

Laboratorio de Fundamentos de Microprocesadores


Curso 2018-2019

Práctica 1

Fundamentos de VHDL

 Ejercicio 1. Tutorial de VHDL y realización de circuito combinacional básico.

En este ejercicio se debe seguir la presentación y obtener la descripción en VHDL del siguiente circuito. Asimismo se deberá generar el fichero de *testbench* (también siguiendo la presentación) y realizar la simulación del mismo.




Objetivo

Aprender a usar las herramientas que se utilizarán durante el curso e implementar un diseño combinacional básico.

 Ejercicio 2. Decodificador 3 a 8 con registro de 8 bits.

Se debe generar un circuito que haga las veces de decodificador 3 a 8 y mantenga el valor de la salida. El fichero suministrado "Deco2a4.vhd" contiene la descripción en VHDL de un decodificador 2 a 4. Por otra parte, el fichero "Registro.vhd" implementa un registro de 1 bit, con *Reset* activo a nivel alto y señal de *Chip Enable* activa a nivel alto. Utilizando como punto de partida los ficheros anteriores, realizar la descripción equivalente al esquemático siguiente:



La entidad debe estar descrita como sigue:

```
entity Deco3a8Reg is
    port (
        D : in std_logic_vector (2 downto 0);
        CE : in std_logic;
        Clk : in std_logic;
        Reset : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end Deco3a8Reg;
```

Se recomienda el uso de tres ficheros, *Deco3a8* que implemente un decodificador 3 a 8, *Reg* que implemente un registro de 8 bits, y *Deco3a8Reg* que instancie los dos módulos anteriores. Esta técnica permite escribir código más organizado y se utilizará en futuras prácticas.

Para verificar el correcto funcionamiento del desarrollo, utilizar el *testbench* incluido en el fichero "*Deco3a8RegTb.vhd*".

Objetivo

Codificar en VHDL el equivalente al esquemático suministrado. Además se debe respetar el formato de entidad suministrado para poder utilizar el *testbench* determinado.

Ejercicio 3. Contador de 8 bits.

Utilizando como base, los ficheros de testbench suministrados en esta práctica, desarrollar un *testbench* para el contador de 8 bits suministrado (fichero "*Contador.vhd*"). Se deberá estudiar el diseño realizado en VHDL de dicho contador y generar todos los casos de prueba.

Objetivo.

Generar un testbench para probar el módulo suministrado. Además de los casos básicos (contar de forma ascendente/descendente), compruebe que el contador se comporta como se espera cuando tiene su CE desactivado, cuando hay reset, si se desborda correctamente, etc.

Otros ejercicios.

- ¿Qué cambios necesitaría el ejercicio 1 si quisiéramos añadir a su salida un registro sin reset ni chip enable?
- ¿Qué cambios necesitaría el ejercicio 2 si el reset fuera síncrono?
- ¿Qué cambios necesitaría el ejercicio 2 si el flanco fuera de bajada?
- ¿Cómo implementaría el código del ejercicio 2 utilizando un único proceso que englobe tanto el registro como el decodificador?
- ¿Qué cambios necesitaría el ejercicio 3 si el contador tuviera una señal *D* (de 8 bits) de carga paralela y una señal *Load* activa en alto para indicar que dicha carga debe realizarse?