

QUINTA EDICIÓN

Fundamentos de circuitos eléctricos



Mc
Graw
Hill
Education

Charles K. Alexander | Matthew N. O. Sadiku

Fundamentos de
circuitos eléctricos



quinta edición

Fundamentos de
circuitos eléctricos



Charles K. Alexander

Department of Electrical and Computer Engineering
Cleveland State University

Matthew N. O. Sadiku

Department of Electrical Engineering
Prairie View A&M University

REVISIÓN TÉCNICA:

Edgar Omar López Caudana

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México*

Francisco Martín del Campo

Universidad Iberoamericana

José Francisco Piñón Rizo

Universidad La Salle



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director general México: Miguel Ángel Toledo Castellanos

Editor sponsor: Pablo E. Roig Vázquez

Coordinadora editorial: Marcela I. Rocha Martínez

Editor de desarrollo: Edmundo Carlos Zúñiga Gutiérrez

Supervisor de producción: Zeferino García García

Traductores: Carlos Roberto Cordero Pedraza, Hugo Villagómez Velázquez

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Quinta edición

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor.



DERECHOS RESERVADOS © 2013, 2006, respecto a la tercera edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,

Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe,

Delegación Álvaro Obregón

C.P. 01376, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-0948-2

ISBN anterior: 978-970-10-5606-6

Traducido de la quinta edición de: *Fundamentals of Electric Circuits*, de Charles K. Alexander y Matthew N. O. Sadiku. Copyright © 2013, 2009, 2007 and 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

978-0-07-7338057-5

1234567890

2456789013

Impreso en México

Printed in Mexico



Dedicado a nuestras esposas, Kikelomo y Hannah, cuya comprensión y ayuda hicieron posible la realización de este libro.

Matthew

y

Chuck

Contenido

Prefacio xi

Nota para el estudiante xvii

Acerca de los autores xix

PARTE 1 Circuitos de cd 2

Capítulo 1 Conceptos básicos 3

- 1.1 Introducción 4
- 1.2 Sistemas de unidades 5
- 1.3 Carga y corriente 5
- 1.4 Tensión 8
- 1.5 Potencia y energía 9
- 1.6 Elementos de circuitos 12
- 1.7 Aplicaciones 14
 - 1.7.1 Tubo de imagen del televisor 14
 - 1.7.2 Recibos de consumo de electricidad 16
- 1.8 Solución de problemas 17
- 1.9 Resumen 20
 - Preguntas de repaso 20
 - Problemas 21
 - Problemas de mayor extensión 23

Capítulo 2 Leyes básicas 25

- 2.1 Introducción 25
- 2.2 Ley de Ohm 26
- 2.3 Nodos, ramas y lazos 30
- 2.4 Leyes de Kirchhoff 32
- 2.5 Resistores en serie y división de tensión 37
- 2.6 Resistores en paralelo y división de corriente 38
- 2.7 Transformaciones estrella-delta 44
- 2.8 Aplicaciones 48
 - 2.8.1 Sistemas de iluminación 49
 - 2.8.2 Diseño de medidores de cd 50
- 2.9 Resumen 54
 - Preguntas de repaso 54
 - Problemas 55
 - Problemas de mayor extensión 65

Capítulo 3 Métodos de análisis 67

- 3.1 Introducción 67
- 3.2 Análisis nodal 68
- 3.3 Análisis nodal con fuentes de tensión 74
- 3.4 Análisis de lazo 77
- 3.5 Análisis de lazo con fuentes de corriente 81
- 3.6 Análisis nodal y de lazo por inspección 83
- 3.7 Comparación del análisis nodal con el de lazo 87
- 3.8 Análisis de circuitos con *PSpice* 87
- 3.9 Aplicaciones: Circuitos transistorizados de cd 89
- 3.10 Resumen 93
 - Preguntas de repaso 93
 - Problemas 94
 - Problemas de mayor extensión 105

Capítulo 4 Teoremas de circuitos 107

- 4.1 Introducción 108
- 4.2 Propiedad de linealidad 108
- 4.3 Superposición 110
- 4.4 Transformación de fuentes 114
- 4.5 Teorema de Thevenin 117
- 4.6 Teorema de Norton 122
- 4.7 Derivación de los teoremas de Thevenin y Norton 125
- 4.8 Máxima transferencia de potencia 126
- 4.9 Comprobación de teoremas de circuitos con *PSpice* 128
- 4.10 Aplicaciones 131
 - 4.10.1 Modelado de fuentes 131
 - 4.10.2 Medición de la resistencia 133
- 4.11 Resumen 135
 - Preguntas de repaso 136
 - Problemas 136
 - Problemas de mayor extensión 147

Capítulo 5 Amplificadores operacionales 149

- 5.1 Introducción 149
- 5.2 Amplificadores operacionales 150
- 5.3 Amplificador operacional ideal 153
- 5.4 Amplificador inversor 154
- 5.5 Amplificador no inversor 156
- 5.6 Amplificador sumador 158
- 5.7 Amplificador diferencial 159
- 5.8 Circuitos con amplificadores operacionales en cascada 162
- 5.9 Análisis de circuitos con amplificadores operacionales con *PSpice* 165
- 5.10 Aplicaciones 166
 - 5.10.1 Convertidor digital-analógico 166
 - 5.10.2 Amplificadores para instrumentación 167
- 5.11 Resumen 169
 - Preguntas de repaso 170
 - Problemas 171
 - Problemas de mayor extensión 181

Capítulo 6 Capacitores e inductores 183

- 6.1 Introducción 183
- 6.2 Capacitores 184
- 6.3 Capacitores en serie y en paralelo 189
- 6.4 Inductores 192
- 6.5 Inductores en serie y en paralelo 196
- 6.6 Aplicaciones 199
 - 6.6.1 Integrador 200
 - 6.6.2 Diferenciador 201
 - 6.6.3 Computadora analógica 202
- 6.7 Resumen 206
 - Preguntas de repaso 206
 - Problemas 207
 - Problemas de mayor extensión 215

Capítulo 7 Circuitos de primer orden 217

- 7.1 Introducción 217
- 7.2 Circuito *RC* sin fuente 218
- 7.3 Circuito *RL* sin fuente 222
- 7.4 Funciones de singularidad 227
- 7.5 Respuesta escalón de un circuito *RC* 235
- 7.6 Respuesta escalón de un circuito *RL* 240
- 7.7 Circuitos de primer orden con amplificadores operacionales 244
- 7.8 Análisis transitorio con *PSpice* 247
- 7.9 Aplicaciones 251
 - 7.9.1 Circuitos de retraso 251
 - 7.9.2 Unidad de flash fotográfico 252
 - 7.9.3 Circuitos relevadores 254
 - 7.9.4 Circuito de encendido de un automóvil 255
- 7.10 Resumen 256
 - Preguntas de repaso 256

- Problemas 257
- Problemas de mayor extensión 266

Capítulo 8 Circuitos de segundo orden 269

- 8.1 Introducción 269
- 8.2 Determinación de valores iniciales y finales 270
- 8.3 Circuito *RLC* en serie sin fuente 274
- 8.4 Circuito *RLC* en paralelo sin fuente 280
- 8.5 Respuesta escalón de un circuito *RLC* en serie 285
- 8.6 Respuesta escalón de un circuito *RLC* en paralelo 290
- 8.7 Circuitos generales de segundo orden 292
- 8.8 Circuitos de segundo orden con amplificadores operacionales 296
- 8.9 Análisis de circuitos *RLC* con *PSpice* 298
- 8.10 Dualidad 302
- 8.11 Aplicaciones 304
 - 8.11.1 Sistema de encendido de un automóvil 304
 - 8.11.2 Circuitos suavizadores 306
- 8.12 Resumen 307
 - Preguntas de repaso 308
 - Problemas 309
 - Problemas de mayor extensión 317

PARTE 2 Circuitos de ca 318

Capítulo 9 Senoides y fasores 319

- 9.1 Introducción 319
- 9.2 Senoides 321
- 9.3 Fasores 325
- 9.4 Relaciones fasoriales de elementos de circuitos 331
- 9.5 Impedancia y admitancia 333
- 9.6 Las leyes de Kirchhoff en el dominio frecuencial 335
- 9.7 Combinaciones de impedancias 336
- 9.8 Aplicaciones 341
 - 9.8.1 Desfasadores 341
 - 9.8.2 Puentes de ca 343
- 9.9 Resumen 346
 - Preguntas de repaso 347
 - Problemas 347
 - Problemas de mayor extensión 354

Capítulo 10 Análisis senoidal en estado estable 357

- 10.1 Introducción 357
- 10.2 Análisis nodal 358

- 10.3 Análisis de lazo 360
- 10.4 Teorema de superposición 363
- 10.5 Transformación de fuentes 366
- 10.6 Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton 367
- 10.7 Circuitos de ca con amplificadores operacionales 371
- 10.8 Análisis de ca con el uso de *PSpice* 373
- 10.9 Aplicaciones 377
 - 10.9.1 Multiplicador de capacitancia 377
 - 10.9.2 Osciladores 378
- 10.10 Resumen 380
 - Preguntas de repaso 380
 - Problemas 381

Capítulo 11 Análisis de potencia de ca 393

- 11.1 Introducción 393
- 11.2 Potencias instantánea y promedio 394
- 11.3 Máxima transferencia de potencia promedio 399
- 11.4 Valor eficaz o rms 402
- 11.5 Potencia aparente y factor de potencia 404
- 11.6 Potencia compleja 407
- 11.7 Conservación de la potencia de ca 410
- 11.8 Corrección del factor de potencia 413
- 11.9 Aplicaciones 415
 - 11.9.1 Medición de la potencia 415
 - 11.9.2 Costo del consumo de electricidad 417
- 11.10 Resumen 419
 - Preguntas de repaso 420
 - Problemas 420
 - Problemas de mayor extensión 428

Capítulo 12 Circuitos trifásicos 431

- 12.1 Introducción 431
- 12.2 Tensiones trifásicas balanceadas 433
- 12.3 Conexión estrella-estrella balanceada 436
- 12.4 Conexión estrella-delta balanceada 438
- 12.5 Conexión delta-delta balanceada 441
- 12.6 Conexión delta-estrella balanceada 442
- 12.7 Potencia en un sistema balanceado 445
- 12.8 Sistemas trifásicos desbalanceados 451
- 12.9 *PSpice* para circuitos trifásicos 454
- 12.10 Aplicaciones 459
 - 12.10.1 Medición de la potencia trifásica 459
 - 12.10.2 Instalación eléctrica residencial 464
- 12.11 Resumen 466
 - Preguntas de repaso 466
 - Problemas 467
 - Problemas de mayor extensión 474

Capítulo 13 Circuitos magnéticamente acoplados 477

- 13.1 Introducción 477
- 13.2 Inductancia mutua 478
- 13.3 Energía en un circuito acoplado 485
- 13.4 Transformadores lineales 488
- 13.5 Transformadores ideales 493
- 13.6 Autotransformadores ideales 499
- 13.7 Transformadores trifásicos 502
- 13.8 Análisis con *PSpice* de circuitos magnéticamente acoplados 504
- 13.9 Aplicaciones 509
 - 13.9.1 El transformador como dispositivo de aislamiento 509
 - 13.9.2 El transformador como dispositivo de acoplamiento 511
 - 13.9.3 Distribución de potencia 512
- 13.10 Resumen 513
 - Preguntas de repaso 514
 - Problemas 515
 - Problemas de mayor extensión 525

Capítulo 14 Respuestas en frecuencia 527

- 14.1 Introducción 527
- 14.2 Función de transferencia 528
- 14.3 La escala de decibeles 531
- 14.4 Diagramas de Bode 532
- 14.5 Resonancia en serie 542
- 14.6 Resonancia en paralelo 546
- 14.7 Filtros pasivos 548
 - 14.7.1 Filtro pasabajas 549
 - 14.7.2 Filtro pasaaltas 550
 - 14.7.3 Filtro pasabanda 550
 - 14.7.4 Filtro rechazabanda 551
- 14.8 Filtros activos 553
 - 14.8.1 Filtro pasabajas de primer orden 553
 - 14.8.2 Filtro pasaaltas de primer orden 554
 - 14.8.3 Filtro pasabanda 554
 - 14.8.4 Filtro rechazabanda (o de muesca) 555
- 14.9 Escalamiento 558
 - 14.9.1 Escalamiento de magnitud 559
 - 14.9.2 Escalamiento de frecuencia 559
 - 14.9.3 Escalamiento de magnitud y de frecuencia 560
- 14.10 Respuesta en frecuencia utilizando *PSpice* 561
- 14.11 Computación con *MATLAB* 564
- 14.12 Aplicaciones 566
 - 14.12.1 Receptor de radio 566
 - 14.12.2 Teléfono de tonos por teclas 568
 - 14.12.3 Red de separación de tonos 569
- 14.13 Resumen 570
 - Preguntas de repaso 571
 - Problemas 571
 - Problemas de mayor extensión 579

PARTE 3 Análisis avanzado de circuitos 580

Capítulo 15 Introducción a la transformada de Laplace 581

- 15.1 Introducción 581
- 15.2 Definición de la transformada de Laplace 582
- 15.3 Propiedades de la transformada de Laplace 585
- 15.4 Transformada inversa de Laplace 594
 - 15.4.1 Polos simples 595
 - 15.4.2 Polos repetidos 596
 - 15.4.3 Polos complejos 596
- 15.5 Integral de convolución 601
- 15.6 Aplicación a las ecuaciones integrodiferenciales 609
- 15.7 Resumen 611
 - Preguntas de repaso 611
 - Problemas 612

Capítulo 16 Aplicaciones de la transformada de Laplace 617

- 16.1 Introducción 618
- 16.2 Modelos de los elementos de un circuito 618
- 16.3 Análisis de circuitos 623
- 16.4 Funciones de transferencia 626
- 16.5 Variables de estado 630
- 16.6 Aplicaciones 636
 - 16.6.1 Estabilidad de una red 637
 - 16.6.2 Síntesis de red 639
- 16.7 Resumen 644
 - Preguntas de repaso 644
 - Problemas 645
 - Problemas de mayor extensión 655

Capítulo 17 Las series de Fourier 657

- 17.1 Introducción 658
- 17.2 Serie trigonométrica de Fourier 658
- 17.3 Consideraciones de simetría 665
 - 17.3.1 Simetría par 665
 - 17.3.2 Simetría impar 667
 - 17.3.3 Simetría de media onda 668
- 17.4 Aplicaciones en circuitos 674
- 17.5 Potencia promedio y valores rms 677
- 17.6 Serie exponencial de Fourier 681
- 17.7 Análisis de Fourier con PSpice 686
 - 17.7.1 Transformada discreta de Fourier 686
 - 17.7.2 Transformada rápida de Fourier 687
- 17.8 Aplicaciones 691
 - 17.8.1 Analizadores de espectro 691
 - 17.8.2 Filtros 691

- 17.9 Resumen 694
 - Preguntas de repaso 694
 - Problemas 695
 - Problemas de mayor extensión 703

Capítulo 18 Transformada de Fourier 705

- 18.1 Introducción 706
- 18.2 Definición de la transformada de Fourier 706
- 18.3 Propiedades de la transformada de Fourier 711
- 18.4 Aplicaciones en circuitos 723
- 18.5 Teorema de Parseval 725
- 18.6 Comparación de las transformadas de Fourier y de Laplace 728
- 18.7 Aplicaciones 729
 - 18.7.1 Modulación de amplitud 729
 - 18.7.2 Muestreo 731
- 18.8 Resumen 732
 - Preguntas de repaso 732
 - Problemas 733
 - Problemas de mayor extensión 739

Capítulo 19 Redes de dos puertos 741

- 19.1 Introducción 742
- 19.2 Parámetros de impedancia 742
- 19.3 Parámetros de admitancia 746
- 19.4 Parámetros híbridos 749
- 19.5 Parámetros de transmisión 754
- 19.6 Relaciones entre parámetros 757
- 19.7 Interconexión de redes 761
- 19.8 Cálculo de los parámetros de dos puertos utilizando PSpice 766
- 19.9 Aplicaciones 768
 - 19.9.1 Circuitos transistorizados 768
 - 19.9.2 Síntesis de redes en escalera 773
- 19.10 Resumen 776
 - Preguntas de repaso 776
 - Problemas 777
 - Problemas de mayor extensión 786

Apéndice A Ecuaciones simultáneas e inversión de matrices A-1

Apéndice B Números complejos A-9

Apéndice C Fórmulas matemáticas A-16

Apéndice D Respuestas a los problemas con número impar A-21

Bibliografía seleccionada B-1

Índice analítico Í-1

Prefacio

Uno se pregunta por qué se seleccionó la foto del Rover, explorador de Marte de la NASA, para la portada de este libro. En realidad se eligió por varias razones. Obviamente, es muy emocionante; de hecho, ¡el espacio representa la frontera más excitante para todo el mundo! Además, mucho del Rover en sí consta de todo tipo de circuitos. ¡Circuitos que deben funcionar sin necesidad de mantenimiento! ¡Cuando se está en Marte, resulta difícil encontrar un técnico!

El Rover debe contar con un sistema de potencia que pueda suministrar toda la energía para que se desplace, le ayude a coleccionar muestras y analizarlas, transmitir los resultados a la Tierra y recibir instrucciones desde ésta. Una de las cuestiones importantes que constituyen el problema de trabajar con este vehículo es que se requieren alrededor de 20 minutos para que la comunicación vaya de la Tierra a Marte, de modo que el Rover no realiza con rapidez los cambios requeridos por la NASA.

Lo más sorprendente es que este dispositivo electromecánico tan sofisticado y complicado puede operar con exactitud y de manera confiable ¡después de haber volado millones de kilómetros y haber rebotado en el suelo! Ésta es una liga para ver un video completamente increíble de lo que es el Rover y cómo llegó a Marte:

<http://www.youtube.com/watch?v=5UmRx4dEdRI>.

¡Disfrútelo!

Características

Lo nuevo de esta edición

En el capítulo 13 se presenta un modelo de acoplamiento magnético para facilitar el análisis y mejorar su capacidad para encontrar errores. Hemos usado este modelo exitosamente durante años y consideramos que ahora es el momento de incluirlo en el libro. Asimismo, al final de los capítulos hay más de 600 nuevos problemas, problemas cambiados y problemas de práctica modificados.

También hemos añadido soluciones de National Instruments *Multisim*TM para casi todos los problemas usando *PSpice*[®]. En nuestra página web hay disponible un tutorial de *Multisim*. Hemos incluido el *Multisim* de National Instruments porque es muy amigable con el usuario y tiene muchas más opciones para el análisis que *PSpice*. Además, permite la capacidad de modificar con facilidad los circuitos con objeto de ver la manera en que el cambio de parámetros del circuito impacta las tensiones, las corrientes y la potencia. Asimismo, hemos desplazado los tutoriales de *PSpice*, *MATLAB*[®] y *KCIDE* a nuestra página web para ayudarnos a seguir el ritmo de los cambios en el software.

Además, hemos agregado 43 problemas nuevos en el capítulo 16, a efecto de mejorar las poderosas técnicas de análisis en el dominio *s* para encontrar tensiones y corrientes en circuitos.

Lo que se conserva de las ediciones anteriores

Un curso en análisis de circuitos quizá es la primera exposición que tienen los estudiantes a la ingeniería eléctrica. También es un espacio donde podemos mejorar algunas de

las habilidades que requerirán después a medida que aprendan a diseñar. Una parte importante de este libro son los 121 problemas de *Diseñe un problema*. Estos problemas fueron desarrollados para mejorar habilidades que forman parte importante del proceso de diseño. Sabemos que no es posible desarrollar por completo las habilidades de diseño de un estudiante en un curso fundamental como el de circuitos. Para desarrollar por completo estas habilidades, un estudiante requiere de experiencia en diseño que normalmente está reservada para el último año de la carrera. Esto no significa que algunas de dichas habilidades no puedan ser desarrolladas y ejercitadas en un curso de circuitos. El texto ya incluía preguntas abiertas que ayudan a los estudiantes a ser creativos, lo cual es parte importante del aprendizaje sobre cómo diseñar. Ya teníamos algunas preguntas abiertas, aunque deseábamos añadir muchas más al texto en esta área importante, y para lograrlo creamos un método. Cuando desarrollamos problemas para que los resuelva el estudiante, nuestro objetivo es que en el ejercicio de resolverlos aprenda más sobre la teoría y el proceso de solución. ¿Por qué no dejar que los estudiantes diseñen problemas como lo hacemos nosotros? Eso es exactamente lo que les pedimos en cada capítulo. En el conjunto de problemas normales, hay algunos en que se solicita que el estudiante diseñe uno para ayudar a otros estudiantes a comprender mejor un concepto importante. Esto produce dos importantes resultados. El primero es optimizar la comprensión de la teoría básica y el segundo, mejorar algunas de las habilidades básicas de diseño del estudiante. Hacemos uso efectivo del principio de aprender enseñando. Esencialmente, todos aprendemos mejor cuando exponemos un tema. El diseño de problemas efectivos es parte fundamental del proceso de enseñanza. Es necesario alentar a los estudiantes para que desarrollen problemas, y cuando sea idóneo, que presenten cifras agradables y no necesariamente recalquen manipulaciones matemáticas complicadas.

Una ventaja muy importante de nuestro libro de texto es que presentamos un total de ¡2 447 ejemplos, problemas de práctica, preguntas de repaso y problemas al final de los capítulos! Proporcionamos las respuestas de todos los problemas de práctica, así como los de número impar al final de cada capítulo.

El principal objetivo de la quinta edición de este libro es el mismo que en las ediciones previas: presentar el análisis de circuitos de una manera más clara, interesante y fácil de entender que en otros textos sobre circuitos, así como ayudar al estudiante a comenzar a ver la “diversión” en la ingeniería. Este objetivo se logra de las formas siguientes:

- **Introducción y resumen en cada capítulo**
Cada capítulo inicia con un análisis acerca de cómo desarrollar las habilidades que contribuyan al éxito en la solución de problemas, así como al éxito en la profesión o con una plática orientada a la profesión sobre alguna subdisciplina de la ingeniería eléctrica. A esto le sigue una introducción que vincula ese capítulo con los anteriores y plantea los objetivos de dicho capítulo. Éste finaliza con un resumen de los puntos y fórmulas principales.
- **Metodología en la solución de problemas**
El capítulo 1 presenta un método de seis pasos para resolver problemas sobre circuitos, el cual se utiliza de manera consistente a lo largo del texto y de los suplementos multimedia a fin de promover las prácticas más actuales para la solución de problemas.
- **Estilo de escritura amigable para el estudiante**
Todos los principios se presentan de manera clara, lógica y detallada. Tratamos de evitar redundancias y detalles superfluos que podrían ocultar los conceptos e impedir la comprensión total del material.
- **Fórmulas y términos clave encerrados en recuadro**
Las fórmulas importantes se encierran en un recuadro como una forma de ayudar a los estudiantes a clasificar qué es esencial y qué no; asimismo, se definen y desta-

can términos clave, a fin de asegurar que los estudiantes perciban claramente la esencia de la materia.

- **Notas al margen**

Las notas al margen se utilizan como una ayuda pedagógica y sirven para varios propósitos: sugerencias, referencias cruzadas, mayor exposición, advertencias, recordatorios para no cometer errores comunes y estrategias para la solución de problemas.

- **Ejemplos desarrollados**

Al final de cada sección se incluyen abundantes ejemplos completamente trabajados, los cuales se consideran como parte del texto y se explican con toda claridad, sin que se pida al lector que complete los pasos. De este modo se proporciona a los estudiantes una comprensión adecuada de la solución y la confianza para que resuelvan problemas por cuenta propia. Algunos de éstos se resuelven de dos o tres formas para facilitar su comprensión y la comparación de los diferentes métodos.

- **Problemas de práctica**

Para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar, a cada ejemplo ilustrativo le sigue de inmediato un problema práctico con la respuesta. Los estudiantes pueden seguir el ejemplo paso a paso para resolver el problema práctico sin hojear páginas o buscar al final del libro las respuestas. El objetivo del problema de práctica es verificar también que el estudiante haya comprendido el ejemplo anterior. Esto reforzará la comprensión del material antes de pasar a la siguiente sección. En nuestra página web se encuentran disponibles para los estudiantes las soluciones completas a los problemas de práctica.

- **Secciones de aplicación**

La última sección en cada capítulo se dedica a las aplicaciones prácticas de los conceptos examinados en éste. Cada capítulo cuenta al menos con uno o dos problemas prácticos o dispositivos, lo cual ayuda a que los estudiantes apliquen los conceptos a situaciones de la vida real.

- **Preguntas de repaso**

Se incluyen 10 preguntas de repaso de opción múltiple al final de cada capítulo, con sus respuestas. Su propósito es describir los pequeños “trucos” que quizá no abarquen los ejemplos y los problemas de fin de capítulo. Sirven como un dispositivo de autoevaluación y ayudan a los estudiantes a determinar qué tan bien han llegado a dominar el capítulo.

- **Herramientas de cómputo**

A fin de reconocer el requerimiento de la ABET relativo a la integración de herramientas computarizadas, el uso de *PSpice*, *Multisim*, *MATLAB* y *KCIDE para circuitos* se fomenta de manera amigable para el estudiante. *PSpice* se aborda al principio del texto de tal forma que los estudiantes se familiaricen y lo utilicen a lo largo del texto. En nuestra página web hay tutoriales de todo lo anterior. Al principio del libro también se presenta *MATLAB*.

- **Problemas de *Diseñe un problema***

Por último, se incluyen los problemas de *Diseñe un problema* para ayudar al estudiante a mejorar habilidades que se necesitarán en el proceso de diseño.

- **Gusto por la historia**

Bosquejos históricos a través del texto proporcionan perfiles de pioneros importantes y eventos relevantes en el estudio de la ingeniería eléctrica.




- **Estudio del amplificador operacional al principio del texto**
El amplificador operacional (amp op) como elemento básico se presenta al principio del texto.
- **Amplia cobertura de las transformadas de Fourier y de Laplace**
Para facilitar la transición entre el curso de circuitos y los cursos de señales y sistemas, las transformadas de Fourier y de Laplace se abordan clara y ampliamente. Los capítulos se presentan de tal manera que el profesor interesado en el tema pueda ir desde las soluciones de los circuitos de primer orden hasta el capítulo 15. Lo anterior facilita una secuencia muy natural a partir de Laplace a Fourier y terminando con ca.
- **Diseño de diagramas**
El diseño de este libro lleva los diagramas de circuitos a la vida cotidiana y mejora los elementos pedagógicos clave en todo el texto.
- **Ejemplos ampliados**
El desarrollo de ejemplos detallados de acuerdo con el método de los seis pasos para la solución de problemas proporciona una guía para el estudiante con el fin de que resuelva los problemas de manera consistente. Al menos un ejemplo en cada capítulo se presenta de esta forma.
- **Introducción a los capítulos EC 2000**
Con base en el nuevo CRITERIO 3, basado en habilidades, de ABET, estas presentaciones de capítulo se dedican a analizar cómo los estudiantes pueden adquirir las destrezas que los conducirán a mejorar de manera muy significativa sus carreras como ingenieros. Debido a que estas destrezas son de vital importancia para el estudiante durante sus años universitarios, así como a lo largo de su carrera, se usará el encabezado “*Mejore sus habilidades y su carrera*”.
- **Problemas de tarea**
Hay 468 problemas nuevos o cambiados al final de cada capítulo que ofrecen a los estudiantes mucha práctica y refuerzan los conceptos fundamentales sobre la materia.
- **Iconos en los problemas de tarea**
Los iconos se utilizan para resaltar los problemas relacionados con el diseño en ingeniería, así como también los problemas que pueden resolverse utilizando *PSpice*, *Multisim*, *KCIDE* o *MATLAB*.

Organización

Este libro se escribió para un curso sobre análisis de circuitos lineales que abarque dos semestres o tres trimestres. Es factible utilizarlo también para un curso de un semestre, mediante la elección adecuada de los capítulos y las secciones por parte del profesor. Está dividido claramente en tres partes.

- En la parte 1, que abarca los capítulos 1 al 8, se estudian los circuitos de cd. Aborda las leyes y teoremas fundamentales, las técnicas de circuitos, así como los elementos pasivos y activos.
- En la parte 2, que incluye del capítulo 9 al 14, se abordan los circuitos de ca. Se presentan los fasores, el análisis senoidal en estado estable, la potencia de ca, los valores rms, los sistemas trifásicos y la respuesta en frecuencia.
- En la parte 3, que engloba los capítulos 15 al 19, se estudian las técnicas avanzadas para el análisis de redes. Se ofrece una sólida introducción a la transformada de

Laplace, las series de Fourier, la transformada de Fourier y al análisis de las redes de dos puertos.

El material en las tres partes es más que suficiente para un curso de dos semestres, de manera que el profesor debe elegir cuáles capítulos o secciones deberá abordar. Las secciones que se marcan con un signo de daga (†) pueden saltarse, explicarse en forma breve o asignarse como tareas. Es posible omitirlas sin pérdida de continuidad. Cada capítulo tiene gran cantidad de problemas, agrupados de acuerdo con las secciones del material relacionado, y son lo suficientemente variados para que el profesor elija algunos como ejemplos y asigne otros para que se trabajen en casa. Como se comentó con anterioridad, se utilizan tres iconos en esta edición. Se utiliza  para denotar los problemas que requieran ya sea *PSpice* en el proceso de su solución, donde la complejidad del circuito sea tal que *PSpice* o *Multisim* puedan facilitar el proceso de solución y donde estas herramientas pueden utilizarse para verificar si un problema ha sido resuelto de manera correcta. Se utiliza  para denotar problemas donde se requiere de *MATLAB* en el proceso de solución, donde tenga sentido utilizarlo por la naturaleza del problema y su complejidad, y donde pueda llevar a cabo una buena verificación para ver si el problema ha sido resuelto de manera correcta. Por último, se utiliza  para identificar los problemas que ayudan al estudiante a desarrollar las destrezas necesarias en el diseño en la ingeniería. Los problemas de mayor dificultad están marcados con un asterisco (*).

Los problemas que tienen una mayor profundidad se encuentran a continuación de los problemas al final de capítulo. En su mayor parte son problemas de aplicación que requieren de destrezas aprendidas en el capítulo en particular.

Prerrequisitos

Al igual que con la mayor parte de los cursos introductorios de circuitos, los principales prerrequisitos son la física y el cálculo. Si bien resulta de utilidad en la última parte del libro, no se requiere tener familiaridad con los números complejos. Una ventaja muy importante de esta obra es que TODAS las ecuaciones matemáticas y fundamentos de física que el estudiante necesita se encuentran incluidas en el texto.

Las herramientas informáticas promueven la flexibilidad y cumplen con los requisitos de ABET*

- *PSpice*[®] para Windows es una herramienta amigable para los usuarios de la obra, se presenta al principio del texto y se utiliza en todo éste, con análisis y ejemplos al final del capítulo correspondiente. En el sitio web del texto (www.mhhe.com/alexander) hay un tutorial sobre *PSpice* para Windows y un tutorial acerca de *MATLAB*[®] para fomentar su uso en el análisis de circuitos.
- Algo nuevo en esta quinta edición es la incorporación de *Multisim*[™], de National Instruments. Para el profesor, en *Multisim* se presentan las soluciones de casi todos los problemas resueltos utilizando *PSpice*. Para los estudiantes, hay un tutorial *Multisim* en nuestro sitio web. Hemos añadido *Multisim* porque es muy amigable con el usuario y contiene más opciones para análisis que *PSpice*. Además, permite al usuario modificar fácilmente los circuitos con el fin de ver cómo el cambio de los parámetros del circuito impacta las tensiones, las corrientes y la potencia.
- Seguimos ofreciendo *KCIDE para circuitos* (Ambiente de diseño integral para la obtención del conocimiento) a fin de ayudar a los estudiantes a resolver problemas de circuitos de manera organizada siguiendo el proceso de resolución de problemas utilizado en el libro. El paquete de software puede ser descargado desde

* N. del Editor. La Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. (ABET) es una organización no gubernamental que acredita los programas educativos posteriores al bachillerato en ciencias aplicadas, computación, ingeniería e ingeniería en tecnología en Estados Unidos y a nivel internacional.

<http://kcide.fennresearch.org>. Al igual que con *PSPICE* y *Multisim*, hay un tutorial disponible en nuestro sitio web.

Materiales de apoyo

Esta obra cuenta con interesantes complementos que fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación de éstos. Dichos materiales se otorgan a profesores que adoptan este texto para sus cursos. Para obtener más información y conocer la política de entrega de estos materiales, contacte a su representante McGraw-Hill.

Ambiente de diseño integral para la obtención del conocimiento (Knowledge Capturing Integrated Design Environment, *KCIDE*) para circuitos

Este software, desarrollado en la Universidad Estatal de Cleveland y financiado por la NASA, está diseñado a fin de ayudar al estudiante que trabaje en un problema sobre circuitos de manera organizada utilizando la metodología de los seis pasos en la solución de problemas del libro. *KCIDE para circuitos* permite al estudiante solucionar problemas de circuitos en *PSPICE* y *MATLAB*, mantener un registro de la evolución de su solución y guardar un registro de sus procesos para alguna futura referencia. Además, el software genera de manera automática un documento en Word y/o una presentación en PowerPoint. El paquete de software puede bajarse de la red sin costo alguno.

Se espera que el libro y los materiales complementarios proporcionen al maestro todas las herramientas pedagógicas necesarias para la presentación eficaz de los temas.

Reconocimientos

Queremos expresar nuestro reconocimiento por el amoroso apoyo que recibimos de nuestras esposas (Hannah y Kikelomo), nuestras hijas (Christina, Tamara, Jennifer, Motunrayo, Ann y Joyce), nuestro hijo (Baixi) y de todos los miembros de nuestras familias. También deseamos agradecer a Baixi (ahora Dr. Baixi Su Alexander) por su ayuda en la comprobación de los problemas para efectos de claridad y precisión.

En McGraw-Hill deseamos agradecer al siguiente personal editorial y de producción: Raghu Srinivasan, editor y editor sponsor; Lora Kalb-Neyens, editora de desarrollo; Curt Reynolds, gerente de marketing; Joyce Watters, director del proyecto; y Margarite Reynolds, diseñadora.

La quinta edición se ha beneficiado bastante gracias a los numerosos y destacados revisores y asistentes del simposio, ¡quienes contribuyeron al éxito de las cuatro primeras ediciones! Además, las siguientes personas hicieron aportaciones importantes a esta edición (en orden alfabético):

Alok Berry, George Mason University
Vahe Caliskan, University of Illinois-Chicago
Archie Holmes, University of Virginia
Anton Kruger, University of Iowa
Arnost Neugroschel, University of Florida
Arun Ravindran, University of North Carolina-Charlotte

Por último, queremos agradecer la realimentación recibida de los profesores y estudiantes que utilizaron las ediciones anteriores del libro. Deseamos que esto se siga haciendo, de modo que solicitamos que nos envíen correos electrónicos a nosotros o directamente al editor. Pueden entrar en contacto con Charles Alexander en la página c.alexander@ieee.org y con Matthew Sadiku en sadiku@ieee.org.

Nota para el estudiante

Este tal vez sea su primer curso de la carrera de ingeniería eléctrica. Aunque esta carrera es una disciplina atractiva y desafiante, quizá el curso pueda amedrentarlo. Este libro se escribió para evitar esto. Un buen libro de texto y un buen profesor representan una gran ventaja, pero usted es el único que habrá de aprender. Si tiene en cuenta las siguientes sugerencias, tendrá un gran aprovechamiento durante el curso.

- Este curso es el fundamento sobre el que otros cursos del plan de estudios de la carrera de ingeniería eléctrica se basarán. Por esta razón, haga el máximo esfuerzo posible. Estudie el curso con regularidad.
- La solución de problemas es una parte esencial del proceso de aprendizaje. Resuelva tantos problemas como pueda. Comience solucionando los problemas de práctica siguiendo cada ejemplo, y después continúe con los problemas que están al final del capítulo. La mejor forma de aprender es resolviendo una gran cantidad de problemas. Cuando un asterisco anteceda a un problema, quiere decir que éste es un problema que plantea un desafío.
- *Spice* o *Multisim*, programas de computadora para el análisis de circuitos, se utilizan a lo largo de todo el libro. *PSPice*, la versión para computadora personal de *Spice*, es el programa popular y estándar para el análisis de circuitos en la mayoría de las universidades. En nuestra página web se describen a *PSPice para Windows* y *Multisim*. Haga un esfuerzo para aprender a utilizar *PSPice* y/o *Multisim*, ya que puede verificar cualquier problema sobre circuitos con estos programas; asimismo, podrá estar seguro de utilizarlos para encontrar la solución correcta de un problema.
- *MATLAB* es otro paquete de software muy útil en el análisis de circuitos y en otros cursos que tomará en el futuro. En nuestra página web se proporciona un breve tutorial sobre *MATLAB* a fin de que se familiarice con él. La mejor forma de aprender *MATLAB* es comenzar a trabajar con él una vez que haya aprendido a utilizar algunos comandos.
- Cada capítulo termina con una sección en la que se describe la forma en que puede aplicarse el material que se estudió a situaciones de la vida real. Los conceptos de esta sección quizá le resulten novedosos y avanzados. Sin duda alguna, aprenderá los detalles en otros cursos. Aquí nos interesa, ante todo, familiarizarlo de manera general con esas ideas.
- Intente contestar las preguntas de revisión que están al final de cada capítulo. Le ayudarán a descubrir algunos “trucos” que no se muestran en la clase o en el libro de texto.
- Es evidente que se ha realizado un gran esfuerzo para facilitar la comprensión de los detalles técnicos de este libro. Asimismo, este libro contiene toda la física y las matemáticas necesarias para comprender la teoría y será de gran utilidad en otros cursos de ingeniería que tome. Sin embargo, también nos hemos enfocado en la creación de un libro de referencia a fin de que lo pueda utilizar tanto en la universidad como en la industria o cuando se encuentre estudiando un posgrado.
- Es muy tentadora la idea de vender este libro cuando haya terminado el curso; sin embargo, nuestro consejo es que *¡NO VENDA SUS LIBROS DE INGENIERÍA!* Los

libros siempre han sido artículos caros; sin embargo, el costo de este libro es prácticamente el mismo que el que pagué por mi libro de texto sobre circuitos a principios de la década de 1960 en términos de dólares reales. De hecho, en realidad es más barato. Además, los libros de ingeniería de años anteriores no están tan completos como los que se encuentran disponibles en la actualidad.

Cuando era un estudiante, no vendí ninguno de mis libros sobre ingeniería, ¡y estoy muy contento de no haberlo hecho! Me di cuenta que necesitaba la mayoría de ellos a lo largo de mi vida profesional.

En el apéndice A se proporciona una revisión breve sobre el cálculo de determinantes. En el apéndice B se estudian de igual manera los números complejos y en el apéndice C se proporcionan fórmulas matemáticas. Las respuestas a los problemas impares se dan en el apéndice D.

¡Qué se divierta!

C.K.A. y M.N.O.S.

Acerca de los autores

Charles K. Alexander es profesor de ingeniería eléctrica y en computación en el Fenn College of Engineering en Cleveland State University, Cleveland, Ohio. También es el director del Center for Research in Electronics and Aerospace Technology (CREATE). De 2002 a 2006 fue decano del Fenn College of Engineering. De 2004 a 2007 fue director de Ohio ICE, un centro de investigación en instrumentación, controles, electrónica y sensores (una coalición de CSU, Case, la University of Akron y varias industrias de Ohio). De 1998 a 2002 fue director interino (2000 y 2001) del Institute for Corrosion and Multiphase Technologies y profesor visitante Stocker de ingeniería eléctrica y ciencia de la computación en la Ohio University. De 1994-1996 fue director de ingeniería y ciencias de la computación en la California State University, Northridge.

De 1989 a 1994 fue director de la escuela de ingeniería de la Temple University, y de 1986 a 1989 fue profesor y jefe del departamento de ingeniería eléctrica en Temple. De 1980 a 1986 ocupó las mismas posiciones en la Tennessee Technological University. Fue profesor asociado y profesor de ingeniería eléctrica en la Youngstown State University de 1972 a 1980, donde fue nombrado Profesor Distinguido en 1977 como reconocimiento por su “distinguida labor en la enseñanza e investigación”. Fue profesor asistente de ingeniería eléctrica en la Ohio University de Ohio de 1971 a 1972. Recibió el título honorario de Doctor en Ingeniería de la Ohio Northern University (2009), su doctorado (Ph.D.) (1971) y su maestría en ingeniería eléctrica M.S.E.E. (1967) de la Ohio University y su licenciatura B.S.E.E. (1965) de la Ohio Northern University.

El Dr. Alexander ha sido consultor de 23 compañías y organizaciones gubernamentales, incluidas la Air Force y Navy y algunas firmas de abogados. Ha recibido financiamiento por más de 85 millones de dólares para la investigación y desarrollo de proyectos que van desde energía solar hasta ingeniería de software. Es autor de más de 40 publicaciones, entre las que se incluyen un cuaderno de trabajo y una serie de conferencias en videotape; además, es coautor de *Fundamentals of Electric Circuits*, *Problem Solving Made Almost Easy* y la quinta edición del *Standard Handbook of Electronic Engineering* con McGraw-Hill. Ha escrito más de 500 presentaciones de artículos.

El Dr. Alexander es miembro del IEEE y fue su presidente y CEO en 1997. En 1993 y 1994 fue vicepresidente del IEEE, de actividades profesionales y jefe de la United States Activities Board (USAB). En 1991-1992 fue director de la región 2, colaborando en el Regional Activities Board (RAB) y USAB. También ha sido miembro de Educational Activities Board. Colaboró como presidente del Member Activities Council del USAB y vicepresidente del Professional Activities Council for Engineers del USAB y presidió el Student Activities Committee del RAB y el Student Professional Awareness Committee del USAB.

En 1998 recibió el Distinguished Engineering Education Achievement Award del Engineering Council y en 1996 el Distinguished Engineering Education Leadership Award del mismo grupo. Cuando se convirtió en miembro del IEEE en 1994, la referencia decía “por su liderazgo en el campo de la educación en la ingeniería y el desarrollo profesional de los estudiantes de ingeniería”. En 1984 recibió la IEEE Centennial Medal y en 1983 recibió el IEEE/RAB Innovation Award, otorgado al miembro del IEEE que ha contribuido de una forma distinguida a alcanzar los objetivos y metas del RAB.



Charles K. Alexander



Matthew N. O. Sadiku

Matthew N. O. Sadiku es actualmente profesor en la Prairie View A&M University. Antes de ingresar a Praire View, dio clases en la Florida Atlantic University, Boca Raton, y en la Temple University, Philadelphia. También ha trabajado en Lucent/Avaya y en la Boeing Satellite Systems.

El Dr. Sadiku es autor de más de 170 artículos profesionales y de más de 30 libros entre los que se incluyen *Elements of Electromagnetics* (Oxford University Press, 3a. ed., 2001), *Numerical Techniques in Electromagnetics* (2a. ed., CRC Press, 2000), *Simulation of Local Area Networks* (con M. Ilyas, CRC Press, 1994), *Metropolitan Area Networks* (CRC Press, 1994), y *Fundamentals of Electric Circuits* (con C. K. Alexander, McGraw-Hill). Sus libros se utilizan en todo el mundo y algunos de ellos han sido traducidos a los idiomas coreano, chino, italiano y español. Recibió el McGraw-Hill/Jacob Millman Award en 2000 por sus sobresalientes contribuciones en el campo de la ingeniería eléctrica. Fue presidente del Student Activities Committee de la región 2 del IEEE y es editor asociado del IEEE "Transactions on Education". Recibió su doctorado (Ph.D.) en la Tennessee Technological University, Cookeville.

Fundamentos de
circuitos eléctricos



Circuitos de cd

CONTENIDO

- 1 Conceptos básicos
- 2 Leyes básicas
- 3 Métodos de análisis
- 4 Teoremas de circuitos
- 5 Amplificadores operacionales
- 6 Capacitores e inductores
- 7 Circuitos de primer orden
- 8 Circuitos de segundo orden



Conceptos básicos

Algunos libros son para probarlos, otros para ingerirlos, y algunos pocos para masti-carlos y digerirlos.

—Francis Bacon

Mejore sus habilidades y su carrera

Criterios de ABET EC 2000 (3.a), capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

Como estudiante, usted necesita estudiar matemáticas, ciencias e ingeniería con el propósito de ser capaz de aplicar esos conocimientos a la solución de problemas de ingeniería. La habilidad aquí es la capacidad para aplicar los fundamentos de esas áreas a la solución de un problema. Así que, ¿cómo desarrollará y mejorará esta habilidad?

El mejor método es resolver tantos problemas como sea posible en todos sus cursos. Sin embargo, para que realmente pueda tener éxito con esto, debe dedicar tiempo a analizar dónde, cuándo y por qué tiene dificultades y así llegar fácilmente a soluciones exitosas. Quizá le sorprenda descubrir que la mayoría de sus dificultades para la resolución de problemas tienen que ver con las matemáticas, más que con su comprensión de la teoría. También podría descubrir que comienza a resolver los problemas demasiado pronto. Tomarse tiempo para reflexionar en los problemas y en la manera en que debería resolverlos siempre le ahorrará a la larga tiempo y frustraciones.

He descubierto que lo que me da mejor resultado es aplicar nuestra técnica de resolución de problemas de seis pasos. Después identifico cuidadosamente las áreas en las que tengo dificultades para resolver el problema. Muchas veces mis deficiencias residen en mi comprensión y capacidad para usar de manera correcta ciertos principios matemáticos. Regreso entonces a mis textos fundamentales de matemáticas y repaso detenidamente las secciones apropiadas, y en algunos casos resuelvo algunos problemas de ejemplo de esos textos. Esto me lleva a otra sugerencia importante que usted siempre debería hacer: tener a la mano todos sus libros de texto básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

Al principio, este proceso de continuo examen de material que usted pensaba que había adquirido en cursos anteriores podría parecer muy tedioso; pero conforme usted desarrolle sus habilidades e incremente sus conocimientos, el proceso se volverá cada vez más fácil. En lo personal, fue justamente este proceso lo que me llevó de ser alguien menos que un estudiante promedio a ser alguien capaz de conseguir un doctorado y convertirse en un investigador exitoso.



Fotografía de Charles Alexander.

1.1 Introducción

Las dos teorías fundamentales en las que se apoyan todas las ramas de la ingeniería eléctrica son la de circuitos eléctricos y la electromagnética. Muchas ramas de la ingeniería eléctrica, como potencia, máquinas eléctricas, control, electrónica, comunicaciones e instrumentación, se basan en la teoría de circuitos eléctricos. Por lo tanto, el curso básico de teoría de circuitos eléctricos es el más importante para un estudiante de ingeniería eléctrica, y constituye siempre un excelente punto de partida para quien inicia su educación en ingeniería eléctrica. La teoría de circuitos también es valiosa para estudiantes que se especializan en otras ramas de las ciencias físicas, porque los circuitos son un buen modelo para el estudio de sistemas de energía en general, y también por la matemática aplicada, la física y la topología implicadas.

En ingeniería eléctrica, a menudo interesa comunicar o transferir energía de un punto a otro. Hacerlo requiere una interconexión de dispositivos eléctricos. A tal interconexión se le conoce como *circuito eléctrico*, y a cada componente del circuito como *elemento*.

Un **circuito eléctrico** es una interconexión de elementos eléctricos.

 


Figura 1.1 Circuito eléctrico simple.

Un circuito eléctrico simple se presenta en la figura 1.1. Consta de tres elementos básicos: una batería, una lámpara y alambres de conexión. Un circuito simple como éste puede existir por sí mismo; tiene varias aplicaciones, como las de linterna, reflector, etcétera.

Un circuito complejo real se muestra en la figura 1.2, la cual representa el diagrama esquemático de un transmisor de radio. Aunque parece complicado, este circuito puede analizarse usando las técnicas incluidas en este libro. La meta de este texto es aprender varias técnicas analíticas y aplicaciones de *software* de computación para describir el comportamiento de un circuito como éste.

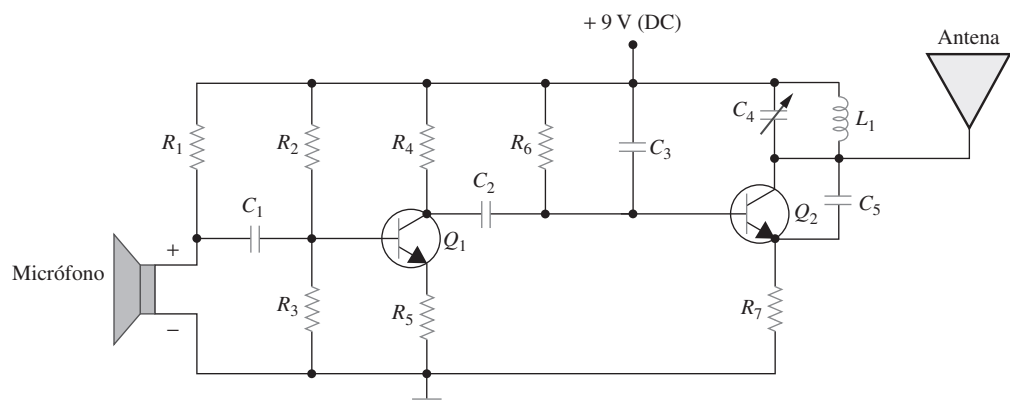


Figura 1.2 Circuito eléctrico de un transmisor de radio.

Los circuitos eléctricos se usan en numerosos sistemas eléctricos para realizar diferentes tareas. El objetivo de este libro no es el estudio de diversos usos y aplicaciones de circuitos. Más bien, el principal interés es el análisis de los circuitos. Por análisis de un circuito se entiende un estudio del comportamiento del circuito: ¿cómo responde a una entrada determinada? ¿Cómo interactúan los elementos y dispositivos interconectados en el circuito?

Este estudio inicia con la definición de algunos conceptos básicos. Estos conceptos son carga, corriente, tensión, elementos de circuito, potencia y energía. Pero antes de definirlos, primero se debe establecer el sistema de unidades que se usará a lo largo del texto.

1.2 Sistemas de unidades

Los ingenieros eléctricos trabajan con cantidades mensurables. Esta medición, sin embargo, debe ser comunicada en un lenguaje estándar que prácticamente todos los profesionales puedan entender, sin importar el país donde se realice la medición. Tal lenguaje internacional de medición es el Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado por la Conferencia General de Pesos y Medidas en 1960. En este sistema hay siete unidades principales de las que pueden derivarse las unidades de todas las demás cantidades físicas. En la tabla 1.1 aparecen esas seis unidades y una unidad derivada que son relevantes para este texto. Las unidades del SI se usarán a todo lo largo de este texto.

Una gran ventaja de las unidades del SI es que utilizan prefijos basados en las potencias de 10 para relacionar unidades mayores y menores con la unidad básica. En la tabla 1.2 aparecen los prefijos del SI y sus símbolos. Por ejemplo, las siguientes son expresiones de la misma distancia en metros (m):

$$600\,000\,000\text{ mm} \quad 600\,000\text{ m} \quad 600\text{ km}$$

TABLA 1.1 Las seis unidades básicas del SI y una unidad derivada relevantes para este texto.

Cantidad	Unidad básica	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Intensidad luminosa	candela	cd
Carga	coulomb	C

TABLA 1.2 Prefijos del SI.

Multiplicador	Prefijo	Símbolo
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

1.3 Carga y corriente

El concepto de carga eléctrica es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. Asimismo, la cantidad básica en un circuito eléctrico es la *carga eléctrica*. Todas las personas experimentan el efecto de la carga eléctrica cuando intentan quitarse un suéter de lana y éste se pega al cuerpo o cuando atraviesan una alfombra y reciben un choque.

Carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, medida en coulombs (C).

Gracias a la física elemental se sabe que toda la materia se compone de bloques constitutivos fundamentales conocidos como átomos y que cada átomo consta de electrones, protones y neutrones. También se sabe que la carga e de un electrón es negativa e igual en magnitud a 1.602×10^{-19} , en tanto que un protón lleva una carga positiva de la misma magnitud que la del electrón. La presencia de igual número de protones y electrones deja a un átomo cargado neutralmente.

Cabe señalar los siguientes puntos sobre la carga eléctrica:

1. El coulomb es una unidad grande para cargas. En 1 C de carga, hay $1/(1.602 \times 10^{-19}) = 6.24 \times 10^{18}$ electrones. Así, valores realistas o de laboratorio de cargas son del orden de pC, nC o μC .¹

¹ Sin embargo, un capacitor grande de una fuente de poder puede almacenar hasta 0.5 C de carga.

- De acuerdo con observaciones experimentales, las únicas cargas que ocurren en la naturaleza son múltiplos enteros de la carga electrónica $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- La *ley de la conservación de la carga* establece que la carga no puede ser creada ni destruida, sólo transferida. Así, la suma algebraica de las cargas eléctricas en un sistema no cambia.

 


Figura 1.3 Corriente eléctrica debida al flujo de carga electrónica en un conductor.

Una convención es una manera estándar de describir algo para que otros en la profesión puedan entender lo que significa. En este libro se usarán las convenciones del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Se considerará ahora el flujo de las cargas eléctricas. Una característica peculiar de la carga eléctrica o electricidad es el hecho de que es móvil; esto es, puede ser transferida de un lugar a otro, donde puede ser convertida en otra forma de energía.

Cuando un alambre conductor (integrado por varios átomos) se conecta a una batería (una fuente de fuerza electromotriz), las cargas son obligadas a moverse; las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea corriente eléctrica. Por convención se considera al flujo de corriente como el movimiento de cargas positivas. Esto es, opuesto al flujo de cargas negativas, tal como lo ilustra la figura 1.3. Esta convención la introdujo Benjamin Franklin (1706-1790), el científico e inventor estadounidense. Aunque ahora se sabe que la corriente en conductores metálicos se debe a electrones con carga negativa, en este texto se seguirá la convención universalmente aceptada de que la corriente es el flujo neto de cargas positivas. Así,

Corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes (A).

Matemáticamente, la relación entre la corriente i , la carga q y el tiempo t es

$$i \triangleq \frac{dq}{dt} \quad (1.1)$$

donde la corriente se mide en amperes (A), y

$$1 \text{ ampere} = 1 \text{ coulomb/segundo}$$

La carga transferida entre el tiempo t_0 y t se obtiene integrando ambos miembros de la ecuación (1.1). Se obtiene

$$Q \triangleq \int_{t_0}^t i \, dt \quad (1.2)$$

Perfiles históricos



André-Marie Ampère (1775-1836), matemático y físico francés, sentó las bases de la electrodinámica. Definió la corriente eléctrica y desarrolló una manera de medirla en la década de 1820.

Ampère nació en Lyon, Francia; a los 12 años de edad dominó el latín en unas cuantas semanas, pues le interesaban vivamente las matemáticas, y muchas de las mejores obras de matemáticas estaban en latín. Fue un brillante científico y un prolífico autor. Formuló las leyes del electromagnetismo. Inventó el electroimán y el amperímetro. La unidad de corriente eléctrica, el ampere, lleva su nombre.

The Burndy Library Collection
en The Huntington Library,
San Marino, California.

La forma en que se define la corriente como i en la ecuación (1.1) indica que no es necesario que la corriente sea una función de valor constante. Como lo sugerirán muchos de los ejemplos y problemas de este capítulo y capítulos subsiguientes, puede haber varios tipos de corriente; es decir, la carga puede variar con el tiempo de diversas maneras.

Si la corriente no cambia con el tiempo, sino que permanece constante, se conoce como *corriente directa* (cd).

Una **corriente directa** (cd) es una corriente que permanece constante en el tiempo.

Por convención, el símbolo I se usa para representar tal corriente constante.

Una corriente que varía con el tiempo se representa con el símbolo i . Una forma común de corriente que varía con el tiempo es la corriente senoidal o *corriente alterna* (ca).

Una **corriente alterna** (ca) es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo.

Esta corriente se emplea en los hogares, para accionar el acondicionador de aire, refrigerador, lavadora y otros aparatos eléctricos. En la figura 1.4 se muestran la corriente directa y la corriente alterna; éstos son los dos tipos de corriente más comunes. Otros tipos se considerarán más adelante.

Una vez definida la corriente como el movimiento de carga, es de esperar que la corriente tenga una dirección asociada de flujo. Como ya se mencionó, por convención se considera que la dirección del flujo de la corriente es la dirección del movimiento de la carga positiva. Con base en esta convención, una corriente de 5 A puede representarse positiva o negativamente, como se observa en la figura 1.5. En otras palabras, una corriente negativa de -5 A que fluye en una dirección, como se muestra en la figura 1.5b), es igual a una corriente de $+5$ A que fluye en la dirección opuesta.

 


Figura 1.4 Dos tipos comunes de corriente: a) corriente directa (cd); b) corriente alterna (ca).

 


Figura 1.5 Flujo de corriente convencional: a) flujo de corriente positiva, b) flujo de corriente negativa.

¿Cuánta carga representan 4 600 electrones?

Ejemplo 1.1

Solución: Cada electrón tiene -1.602×10^{-19} C. Así, 4 600 electrones tendrán

$$-1.602 \times 10^{-19} \text{ C/electrón} \times 4\,600 \text{ electrones} = -7.369 \times 10^{-16} \text{ C}$$

Calcule la cantidad de carga representada por seis millones de protones.

Problema de práctica 1.1

Respuesta: $+9.612 \times 10^{-13}$ C. _____

La carga total que entra a una terminal está determinada por $q = 5t \sin 4\pi t$ mC. Calcule la corriente en $t = 0.5$ s.

Ejemplo 1.2

Solución: $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(5t \sin 4\pi t) \text{ mC/s} = (5 \sin 4\pi t + 20\pi t \cos 4\pi t) \text{ mA}$

En $t = 0.5$, $i = 5 \sin 2\pi + 10\pi \cos 2\pi = 0 + 10\pi = 31.42 \text{ mA}$

Si en el ejemplo 1.2, $q = (10 - 10e^{-2t})$ mC, halle la corriente en $t = 1.0$ s.

Problema de práctica 1.2

Respuesta: 2.707 mA. _____

Ejemplo 1.3

Determine la carga total que entra a una terminal entre $t = 1$ s y $t = 2$ s si la corriente que pasa por la terminal es $i = (3t^2 - t)$ A.

Solución:

$$Q = \int_{t=1}^2 i \, dt = \int_1^2 (3t^2 - t) \, dt$$

$$= \left(t^3 - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_1^2 = (8 - 2) - \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 5.5 \text{ C}$$

Problema de práctica 1.3

La corriente que fluye a través de un elemento es

$$i = \begin{cases} 4 \text{ A}, & 0 < t < 1 \\ 4t^2 \text{ A}, & t > 1 \end{cases}$$

Calcule la carga que entra al elemento de $t = 0$ a $t = 2$ s.

Respuesta: 13.333 C.

1.4 Tensión

Como se explicó brevemente en la sección anterior, para mover el electrón en un conductor en una dirección particular es necesario realizar algo de trabajo o transferir energía. Este trabajo lo lleva a cabo una fuerza electromotriz externa (fem), habitualmente representada por la batería en la figura 1.3. Esta fem también se conoce como *tensión* o *diferencia de potencial*. La tensión v_{ab} entre dos puntos a y b en un circuito eléctrico es la energía (o trabajo) necesaria(o) para mover una carga unitaria desde a hasta b ; matemáticamente,

$$v_{ab} \triangleq \frac{dw}{dq} \quad (1.3)$$

donde w es la energía en joules (J), y q es la carga en coulombs (C). La tensión v_{ab} , o simplemente v , se mide en volts (V), así llamados en honor al físico italiano Alessandro Antonio Volta (1745-1827), quien inventó la primera batería voltaica. Con base en la ecuación (1.3) es evidente que

$$1 \text{ volt} = 1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ newton-metro/coulomb}$$

Así,

Tensión (o **diferencia de potencial**) es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento, medida en volts (V).

 


Figura 1.6 Polaridad de tensión v_{ab} .

 


Figura 1.7 Dos representaciones equivalentes de la misma tensión v_{ab} : a) el punto a tiene 9 V más que el punto b , b) el punto b tiene -9 V más que el punto a .

En la figura 1.6 aparece la tensión entre los extremos de un elemento (representado por un bloque rectangular) conectado a los puntos a y b . Los signos más (+) y menos (-) se usan para definir la dirección de referencia o polaridad de la tensión. El voltaje v_{ab} puede interpretarse de dos maneras: 1) el punto a está a un potencial de v_{ab} volts mayor que el punto b , o 2) el potencial en el punto a respecto del punto b es v_{ab} . De esto se desprende lógicamente que en general

$$v_{ab} = -v_{ba} \quad (1.4)$$

Por ejemplo, en la figura 1.7 tenemos dos representaciones de la misma tensión. En la figura 1.7a), el punto a tiene +9 V más que el punto b ; en la figura 1.7b), el punto b tiene -9 V más que el punto a . Podemos decir que en la figura 1.7a) hay una *caída de tensión* de 9 V de a a b o, en forma equivalente, un *aumento de tensión* de 9 V de b a a .

Perfiles históricos

Alessandro Antonio Volta (1745-1827), físico italiano, inventó la batería eléctrica, la cual brindó el primer flujo continuo de electricidad, y el capacitor.

Nacido en el seno de una familia noble en Como, Italia, Volta ya realizaba experimentos eléctricos a los 18 años de edad. Su invención de la batería en 1796 revolucionó el uso de la electricidad. La publicación de su obra en 1800 marcó el inicio de la teoría de los circuitos eléctricos. Volta recibió muchos honores durante su vida. La unidad de tensión o diferencia de potencial, el volt, fue llamada así en su honor.



The Burndy Library Collection
en The Huntington Library,
San Marino, California.

En otras palabras, una caída de tensión de a a b es equivalente a un aumento de tensión de b a a .

Corriente y tensión son las dos variables básicas en circuitos eléctricos. El término común *señal* se aplica a una cantidad eléctrica como una corriente o tensión (o incluso una onda electromagnética) cuando se usa para transmitir información. Los ingenieros prefieren llamar señales a esas variables, más que funciones matemáticas del tiempo, a causa de su importancia en las comunicaciones y otras disciplinas. Al igual que en el caso de la corriente eléctrica, a una tensión constante se le llama *tensión de cd* y se le representa como V , mientras que a una tensión que varía senoidalmente con el tiempo se le llama *tensión de ca* y se le representa como v . Una tensión de cd la produce comúnmente una batería; una tensión de ca la produce un generador eléctrico.

Tenga presente que la corriente eléctrica siempre ocurre *a través* de un elemento y que la tensión eléctrica siempre ocurre entre los extremos del elemento o entre dos puntos.

1.5 Potencia y energía

Aunque corriente y tensión son las dos variables básicas en un circuito eléctrico, no son suficientes por sí mismas. Para efectos prácticos, se necesita saber cuánta *potencia* puede manejar un dispositivo eléctrico. Todos los lectores saben por experiencia que un foco de 100 watts da más luz que uno de 60 watts. También saben que al pagar una cuenta a la compañía suministradora de electricidad, pagan la *energía* eléctrica consumida durante cierto periodo. Así, los cálculos de potencia y energía son importantes en el análisis de circuitos.

Para relacionar potencia y energía con tensión y corriente, recuérdese de la física que

Potencia es la variación respecto del tiempo de gasto o absorción de energía, medida en watts (W).

Esta relación se escribe como

$$p \triangleq \frac{dw}{dt} \quad (1.5)$$

donde p es la potencia, en watts (W); w es la energía, en joules (J), y t es el tiempo, en segundos (s). De las ecuaciones (1.1), (1.3) y (1.5) se desprende que

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = vi \quad (1.6)$$

o sea

$$p = vi \quad (1.7)$$

Si las direcciones de tensión y corriente son como se muestra en la figura 1.8b), se tiene la *convención activa de signos* y $p = +vi$.

 


Figura 1.8 Polaridades de referencia para la potencia con el uso de la convención pasiva del signo: a) absorción de potencia, b) suministro de potencia.

 


Figura 1.9 Dos casos de un elemento con una absorción de potencia de 12 W: a) $p = 4 \times 3 = 12$ W, b) $p = 4 \times 3 = 12$ W.

 


Figura 1.10 Dos casos de un elemento con un suministro de potencia de 12 W: a) $p = -4 \times 3 = -12$ W, b) $p = -4 \times 3 = -12$ W.

La potencia p en la ecuación (1.7) es una cantidad que varía con el tiempo y se llama *potencia instantánea*. Así, la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión entre los extremos del elemento y la corriente a través de él. Si la potencia tiene signo +, se está suministrando o la está absorbiendo el elemento. Si, por el contrario, tiene signo -, está siendo suministrada por el elemento. Pero, ¿cómo saber cuándo la potencia tiene signo negativo o positivo?

La dirección de corriente y polaridad de tensión desempeñan un papel primordial en la determinación del signo de la potencia. Por lo tanto, es importante que se preste atención a la relación entre la corriente i y la tensión v en la figura 1.8a). La polaridad de tensión y dirección de corriente deben ajustarse a las que aparecen en la figura 1.8a) para que la potencia tenga signo positivo. Esto se conoce como *convención pasiva de signos*. Por efecto de la convención pasiva de los signos, la corriente entra por la polaridad positiva de la tensión. En este caso, $p = +vi$ o $vi > 0$ implica que el elemento está absorbiendo potencia. En cambio, si $p = -vi$ o $vi < 0$, como en la figura 1.8b), el elemento está liberando o suministrando potencia.

La **convención pasiva de signos** se satisface cuando la corriente entra por la terminal positiva de un elemento y $p = +vi$. Si la corriente entra por la terminal negativa, $p = -vi$.

A menos que se indique otra cosa, en este texto se seguirá la convención pasiva de signos. Por ejemplo, el elemento en los dos circuitos en la figura 1.9 tiene una absorción de potencia de +12 W, porque una corriente positiva entra a la terminal positiva en ambos casos. En la figura 1.10, en cambio, el elemento suministra una potencia de +12 W, porque una corriente positiva entra a la terminal negativa. Desde luego, una absorción de potencia de -12 W es equivalente a un suministro de potencia de +12 W. En general,

$$+\text{Potencia absorbida} = -\text{Potencia suministrada}$$

De hecho, la *ley de conservación de la energía* debe cumplirse en cualquier circuito eléctrico. Por esta razón, la suma algebraica de la potencia en un circuito, en cualquier instante, debe ser cero:

$$\sum p = 0 \quad (1.8)$$

Esto confirma de nueva cuenta el hecho de que la potencia total suministrada al circuito debe equilibrar la potencia total absorbida.

A partir de la ecuación (1.6), la energía absorbida o suministrada por un elemento del tiempo t_0 al tiempo t es

$$w = \int_{t_0}^t p \, dt = \int_{t_0}^t vi \, dt \quad (1.9)$$

Energía es la capacidad para realizar trabajo, medida en joules (J).

Las compañías abastecedoras de electricidad miden la energía en watts-horas (Wh), donde

$$1 \text{ Wh} = 3\,600 \text{ J}$$

Una fuente de energía fuerza una corriente constante de 2 A durante 10 s para que fluya por una bombilla eléctrica. Si 2.3 kJ se emiten en forma de luz y energía térmica, calcule la caída de tensión en la bombilla.

Ejemplo 1.4

Solución: La carga total es

$$\Delta q = i \Delta t = 2 \times 10 = 20 \text{ C}$$

La caída de tensión es

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2.3 \times 10^3}{20} = 115 \text{ V}$$

Para mover la carga q del punto a al punto b se requieren -30 J . Halle la caída de tensión v_{ab} si: a) $q = 6 \text{ C}$, b) $q = -3 \text{ C}$.

Problema de práctica 1.4

Respuesta: a) -5 V , b) 10 V .

Halle la potencia que se entrega a un elemento en $t = 3 \text{ ms}$ si la corriente que entra a su terminal positiva es

Ejemplo 1.5

$$i = 5 \cos 60 \pi t \text{ A}$$

y la tensión es: a) $v = 3i$, b) $v = 3 di/dt$.

Solución:

a) La tensión es $v = 3i = 15 \cos 60 \pi t$; así, la potencia es

$$p = v_i = 75 \cos^2 60 \pi t \text{ W}$$

En $t = 3 \text{ ms}$,

$$p = 75 \cos^2 (60 \pi \times 3 \times 10^{-3}) = 75 \cos^2 0.18 \pi = 53.48 \text{ W}$$

b) Se encuentra la tensión y la potencia como

$$v = 3 \frac{di}{dt} = 3(-60\pi)5 \sin 60\pi t = -900\pi \sin 60\pi t \text{ V}$$

$$p = vi = -4 500\pi \sin 60\pi t \cos 60\pi t \text{ W}$$

En $t = 3 \text{ ms}$,

$$p = -4 500\pi \sin 0.18\pi \cos 0.18\pi \text{ W}$$

$$= -14 137.167 \sin 32.4^\circ \cos 32.4^\circ = -6.396 \text{ kW}$$

Halle la potencia provista al elemento del ejemplo 1.5 en $t = 5 \text{ ms}$ si la corriente se mantiene sin cambios pero la tensión es: a) $v = 2i \text{ V}$,

Problema de práctica 1.5

$$b) v = \left(10 + 5 \int_0^t i dt \right) \text{ V.}$$

Respuesta: a) 17.27 W , b) 29.7 W .

¿Cuánta energía consume una bombilla eléctrica de 100 W en dos horas?

Ejemplo 1.6

Solución: $w = pt = 100 \text{ (W)} \times 2 \text{ (h)} \times 60 \text{ (min/h)} \times 60 \text{ (s/min)}$
 $= 720 000 \text{ J} = 720 \text{ kJ}$

Esto es lo mismo que $w = pt = 100 \text{ W} \times 2 \text{ h} = 200 \text{ Wh}$

Problema de práctica 1.6

Un elemento de una estufa eléctrica requiere 15 A cuando está conectado a una línea de 240 V. ¿Cuánto tiempo tarda en consumir 180 kJ?


Respuesta: 50 s.

Perfiles históricos

Exhibición de 1884 En Estados Unidos, nada promovió tanto el futuro de la electricidad como la International Electrical Exhibition de 1884. Basta imaginar un mundo sin electricidad, un mundo iluminado por velas y lámparas de gas, un mundo donde el transporte más común era caminar, montar a caballo o abordar un carruaje tirado por caballos. En ese mundo se creó una exhibición que puso de relieve a Thomas Edison y reflejó su muy desarrollada capacidad para promover sus inventos y productos. Su exposición comprendió espectaculares muestras de iluminación alimentadas por un impresionante generador “Jumbo” de 100 kW.

Dinamos y lámparas de Edward Weston se presentaron en el pabellón de la United States Electric Lighting Company. También se exhibió la conocida colección de instrumentos científicos de Weston.

Otros destacados expositores fueron Frank Sprague, Elihu Thompson y la Brush Electric Company de Cleveland. El American Institute of Electrical Engineers (AIEE) celebró su primera reunión técnica el 7 y el 8 de octubre en el Franklin Institute durante la exhibición. El AIEE se fusionó con el Institute of Radio Engineers (IRE) en 1964 para formar el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

 

Instituto Smithsonian.



1.6 Elementos de circuitos

Como se explicó en la sección 1.1, un elemento es el bloque constitutivo básico de un circuito. Un circuito eléctrico es simplemente una interconexión de los elementos. El análisis de circuitos es el proceso de determinar las tensiones (o las corrientes) a través de los elementos del circuito.

Hay dos tipos de elementos en los circuitos eléctricos: elementos *pasivos* y elementos *activos*. Un elemento activo es capaz de generar energía, mientras que un elemento pasivo no. Ejemplos de elementos pasivos son los resistores, los capacitores y los inductores. Los elementos activos más comunes incluyen a los generadores, las baterías y los amplificadores operacionales. El propósito en esta sección es que el lector se familiarice con algunos importantes elementos activos.

Los elementos activos más importantes son las fuentes de tensión o de corriente, que generalmente suministran potencia al circuito conectado a ellas. Hay dos tipos de fuentes: independientes y dependientes.

Una **fuerza independiente ideal** es un elemento activo que suministra una tensión o corriente especificada y que es totalmente independiente de los demás elementos del circuito.

En otras palabras, una fuente independiente ideal de tensión suministra al circuito la corriente necesaria para mantener su tensión entre las terminales. Fuentes físicas como las baterías y los generadores pueden considerarse aproximaciones de fuentes de tensión ideal. En la figura 1.11 aparecen los símbolos de fuentes de tensión independientes. Nótese que los dos símbolos en la figura 1.11 *a*) y *b*) pueden usarse para representar una fuente de tensión de cd, pero solamente el símbolo en la figura 1.11 *a*) puede usarse para una fuente de tensión que varía con el tiempo. De igual manera, una fuente de corriente independiente ideal es un elemento activo que suministra una corriente especificada completamente independiente de la tensión entre los extremos de la fuente. Esto es, la fuente de corriente aporta al circuito la tensión necesaria para mantener la corriente designada. El símbolo de una fuente de corriente independiente se presenta en la figura 1.12, donde la flecha indica la dirección de la corriente i .

Una **fuerza dependiente ideal** (o **controlada**) es un elemento activo en el que la magnitud de la fuente se controla por medio de otra tensión o corriente.

Las fuentes dependientes suelen indicarse con símbolos en forma de diamante, como se muestra en la figura 1.13. Puesto que el control de la fuente dependiente lo ejerce una tensión o corriente de otro elemento en el circuito, y dado que la fuente puede ser de tensión o de corriente, se concluye que existen cuatro posibles tipos de fuentes dependientes, a saber:

1. Fuente de tensión controlada por tensión (FTCT).
2. Fuente de tensión controlada por corriente (FTCC).
3. Fuente de corriente controlada por tensión (FCCT).
4. Fuente de corriente controlada por corriente (FCCC).

Las fuentes dependientes son útiles en el modelado de elementos como transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados. Un ejemplo de una fuente de tensión controlada por corriente se muestra en la parte derecha de la figura 1.14, donde la tensión $10i$ de la fuente de tensión depende de la corriente i a través del elemento C . A los estudiantes podría sorprenderles que el valor de la fuente de tensión dependiente sea de $10i$ V (y no de $10i$ A), puesto que es una fuente de tensión. La idea clave para tener en cuenta es que una fuente de tensión contiene polaridades (+ -) en su símbolo, mientras que una fuente de corriente se presenta con una flecha, sin importar de qué dependa.

Cabe señalar que una fuente de tensión ideal (dependiente o independiente) producirá cualquier corriente necesaria para asegurar que la tensión entre las terminales sea la requerida, mientras que una fuente de corriente ideal producirá la tensión necesaria para asegurar el flujo de corriente establecido. Así, en teoría una fuente ideal podría suministrar un monto infinito de energía. Cabe indicar asimismo que las fuentes no sólo sumi-

 


Figura 1.11 Símbolos para fuentes de tensión independientes: *a*) usado para tensión constante o que varía con el tiempo, *b*) usado para tensión constante (cd).

 


Figura 1.12 Símbolo para fuente de corriente independiente.

 


Figura 1.13 Símbolos de: *a*) fuente de tensión dependiente, *b*) fuente de corriente dependiente.

 


Figura 1.14 La fuente de la parte derecha es una fuente de tensión controlada por corriente.

nistran potencia a un circuito, sino que también pueden absorber potencia de un circuito. En cuanto a una fuente de tensión, se conoce la tensión, pero no la corriente que alimenta o extrae. Por la misma razón se conoce la corriente suministrada por una fuente de corriente, pero no la tensión a través de ella.

Ejemplo 1.7

Calcule la potencia suministrada o absorbida por cada elemento en la figura 1.15.

Solución: Se aplica la convención de los signos para la potencia mostrada en las figuras 1.8 y 1.9. En el caso de p_1 , la corriente de 5 A sale de la terminal positiva (o entra a la terminal negativa); así,

$$p_1 = 20(-5) = -100 \text{ W} \quad \text{Potencia suministrada}$$

En p_2 y p_3 , la corriente fluye a la terminal positiva del elemento en cada caso.

$$p_2 = 12(5) = 60 \text{ W} \quad \text{Potencia absorbida}$$

$$p_3 = 8(6) = 48 \text{ W} \quad \text{Potencia absorbida}$$

Para p_4 , se debe hacer hincapié en que la tensión es de 8 V (positivo en el extremo superior), igual que la tensión para p_3 , pues tanto el elemento pasivo como la fuente dependiente están conectados a las mismas terminales. (Recuérdese que la tensión siempre se mide a través de un elemento en un circuito.) Dado que la corriente sale de la terminal positiva,

$$p_4 = 8(-0.2I) = 8(-0.2 \times 5) = -8 \text{ W} \quad \text{Potencia suministrada}$$

Obsérvese que la fuente de tensión independiente de 20 V y la fuente de corriente dependiente de $0.2I$ están suministrando potencia al resto de la red, mientras que los dos elementos pasivos la están absorbiendo. Asimismo,

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = -100 + 60 + 48 - 8 = 0$$

De acuerdo con la ecuación (1.8), la potencia total suministrada equivale a la potencia total absorbida.

 


Figura 1.15 Para el ejemplo 1.7.

Problema de práctica 1.7

Calcule la potencia absorbida o suministrada por cada componente del circuito en la figura 1.16.

Respuesta: $p_1 = -45 \text{ W}$, $p_2 = 18 \text{ W}$, $p_3 = 12 \text{ W}$, $p_4 = 15 \text{ W}$.

 


Figura 1.16 Para el problema de práctica 1.7.

1.7 †Aplicaciones²

En esta sección se considerarán dos aplicaciones prácticas de los conceptos presentados en este capítulo. La primera tiene que ver con el tubo de imagen del televisor, y la otra con la manera en que las compañías abastecedoras de energía eléctrica determinan la cuenta de la electricidad que el usuario consume.

1.7.1 Tubo de imagen del televisor

Una importante aplicación del movimiento de electrones se encuentra tanto en la transmisión como en la recepción de señales de televisión. En el extremo de la transmisión, una cámara de televisión convierte la imagen óptica de una escena en una señal eléctrica. El barrido se realiza con un fino haz de electrones en un tubo de la cámara de iconoscopio.

² El signo de cruz (†) que precede al título de una sección indica que ésta puede omitirse, explicarse brevemente o asignarse como tarea.

 


Figura 1.17 Tubo de rayos catódicos.

En el extremo de la recepción, la imagen se reconstruye usando un tubo de rayos catódicos (TRC) localizado en el receptor de televisión.³ El TRC se representa en la figura 1.17. A diferencia del tubo de iconoscopio, que produce un haz de electrones de intensidad constante, el haz del TRC varía en intensidad de acuerdo con la señal de entrada. El cañón de electrones, mantenido en un potencial alto, activa el haz de electrones. El haz pasa por dos series de placas para las deflexiones vertical y horizontal, a fin de que el punto sobre la pantalla donde el haz impacta pueda moverse a derecha e izquierda y arriba y abajo. Cuando el haz de electrones incide la pantalla fluorescente, produce luz en ese punto. Así se consigue que el haz “plasma” una imagen en la pantalla del televisor.

Perfiles históricos

Karl Ferdinand Braun y Vladimir K. Zworykin

Karl Ferdinand Braun (1850-1918), de la Universidad de Estrasburgo, inventó en 1879 el tubo de rayos catódicos de Braun. Éste se convirtió después en la base del cinescopio utilizado durante muchos años en los televisores. Hoy sigue siendo el dispositivo más económico, aunque el precio de los sistemas de pantalla plana se está volviendo rápidamente competitivo. Antes de que el tubo de Braun pudiera ser utilizado en la televisión, se precisó de la inventiva de **Vladimir K. Zworykin** (1889-1982) para desarrollar el iconoscopio, a fin de que la televisión moderna se hiciera realidad. El iconoscopio evolucionó en el orticonoscopio y el orticonoscopio de imagen, que permitían la captura de imágenes y su conversión en señales que pudieran enviarse al receptor de televisión. Así nació la cámara de televisión.



Zworykin con un iconoscopio.
© Bettmann/Corbis.

El haz de electrones en un tubo de imagen de un televisor conduce 10^{15} electrones por segundo. Como ingeniero de diseño, determine la tensión V_0 necesaria para acelerar el haz de electrones a fin de que alcance los 4 W.

Ejemplo 1.8

³ Los tubos de los televisores modernos usan una tecnología diferente.

 


Figura 1.18 Diagrama simplificado del tubo de rayos catódicos, para el ejemplo 1.8.

Solución: La carga en un electrón es

$$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Si el número de electrones es n , entonces $q = ne$ y

$$i = \frac{dq}{dt} = e \frac{dn}{dt} = (-1.6 \times 10^{-19})(10^{15}) = -1.6 \times 10^{-4} \text{ A}$$

El signo negativo indica que la corriente fluye en dirección opuesta al flujo de electrones, como se muestra en la figura 1.18, la cual es un diagrama simplificado del TRC para el caso en que las placas de deflexión vertical no conduzcan ninguna carga. La potencia del haz es

$$p = V_o i \quad \text{o} \quad V_o = \frac{p}{i} = \frac{4}{1.6 \times 10^{-4}} = 25\,000 \text{ V}$$

Así, la tensión requerida es de 25 kV.

Problema de práctica 1.8

TABLA 1.3 Consumo mensual promedio típico de electrodomésticos.

Aparato	kWh consumidos
Calentador de agua	500
Lavadora	120
Refrigerador	100
Estufa eléctrica	100
Iluminación	100
Secadora	80
Lavavajillas	35
Horno de microondas	25
Plancha	15
Computadora	12
TV	10
Radio	8
Tostador	4
Reloj	2

Si el haz de electrones de un tubo de imagen de un televisor conduce 10^{13} electrones por segundo y pasa por placas mantenidas en una diferencia de potencial de 30 kV, calcule la potencia en el haz.

Respuesta: 48 mW.

1.7.2 Recibos de consumo de electricidad

La segunda aplicación tiene que ver con la manera en que las compañías abastecedoras de electricidad les cobran a sus clientes. El costo de la electricidad depende del monto de energía consumida en kilowatts-horas (kWh). (Otros factores que afectan al costo incluyen factores de demanda y potencia, que se ignoran por ahora.) Sin embargo, aun si un consumidor no usa nada de energía, hay un cargo mínimo de servicio que el cliente debe pagar, porque la conexión permanente a la línea eléctrica tiene un costo monetario. Al aumentar el consumo de energía, el costo por kWh disminuye. Es interesante examinar el consumo mensual promedio de electrodomésticos para una familia de cinco integrantes, mostrado en la tabla 1.3.

Ejemplo 1.9

El dueño de una casa consume 700 kWh en enero. Determine la cuenta de electricidad de ese mes con base en el siguiente plan de tarifa residencial:

Cargo mensual base de \$12.00.

Primeros 100 kWh por mes, a 16 centavos/kWh.

Siguientes 200 kWh por mes, a 10 centavos/kWh.

Arriba de 300 kWh por mes, a 6 centavos/kWh.

Solución: Se calcula la cuenta de electricidad como sigue.

Cargo mensual base = \$12.00

Primeros 100 kWh @ 0.16/kWh centavos de dólar = \$16.00

Siguientes 200 kWh @ 0.10/kWh centavos de dólar = \$20.00

Restantes 400 kWh @ 0.06/kWh centavos de dólar = \$24.00

Cargo total = \$72.00

$$\text{Costo promedio} = \frac{\$72}{100 + 200 + 400} = 10.2 \frac{\text{centavos de dólar}}{\text{kWh}}$$

En referencia al plan de tarifa residencial del ejemplo 1.9, calcule el costo promedio por kWh si sólo se consumen 350 kWh en julio, cuando la familia está de vacaciones la mayor parte del tiempo.

Problema de práctica 1.5

Respuesta: 14.571 centavos de dólar/kWh.

1.8 † Solución de problemas

Aunque los problemas por resolver durante la carrera individual variarán en complejidad y magnitud, los principios básicos que deben seguirse son siempre los mismos. El proceso que se describirá aquí lo han practicado los autores a lo largo de muchos años de resolución de problemas con estudiantes, para solucionar problemas de ingeniería en la industria y en la investigación.

Primero se listan los pasos y después se explican.

1. **Definir** cuidadosamente el problema.
2. **Presentar** todo lo que se sabe sobre el problema.
3. Establecer una serie de soluciones **alternativas** y determinar la que ofrece la mayor probabilidad de éxito.
4. **Intentar** una solución del problema.
5. **Evaluar** la solución y comprobar su exactitud.
6. ¿El problema ha sido resuelto **satisfactoriamente**? Si es así, se presenta la solución; de lo contrario, se regresa al paso 3 y se repite el proceso.

1. **Definir cuidadosamente el problema.** Ésta es quizá la parte más importante del proceso, ya que se convierte en el fundamento de los demás pasos. En general, la presentación de problemas de ingeniería es un tanto incompleta. Se debe hacer todo lo posible por cerciorarse de comprender el problema en forma tan completa como quien lo presenta. El tiempo dedicado a la clara identificación del problema ahorrará considerable tiempo y frustración posteriores. El estudiante puede clarificar el planteamiento de un problema en un libro de texto pidiéndole a su profesor que le ayude a comprenderlo mejor. Un problema que se le presente en la industria podría requerir la consulta a varios individuos. En este paso es importante formular preguntas que deban responderse antes de continuar con el proceso de solución. Si existen tales preguntas, se debe consultar a los individuos o recursos apropiados para obtener las respuestas correspondientes. Con estas respuestas se puede depurar el problema y usar esa depuración como enunciado del problema para el resto del proceso de solución.
2. **Presentar todo lo que se sabe sobre el problema.** El lector ya está preparado para escribir todo lo que sabe sobre el problema y sus posibles soluciones. Este importante paso ahorrará tiempo y frustración posteriores.
3. **Establecer una serie de soluciones alternativas y determinar la que ofrece la mayor probabilidad de éxito.** Casi todo problema tendrá varias rutas posibles a la solución. Es altamente deseable identificar tantas de esas rutas como sea posible. En este punto también se debe determinar las herramientas de que se dispone, como *PSpice* y *MATLAB* y otros paquetes de *software* que pueden reducir enormemente el esfuerzo e incrementar la exactitud. Hay que destacar una vez más que el tiempo que se dedique a la cuidadosa definición del problema y a la investigación de métodos alternativos de solución rendirán después grandes dividendos. Evaluar las alternativas y determinar cuál ofrece la mayor probabilidad de éxito puede ser difí-

cil, pero bien valdrá el esfuerzo. Se debe documentar minuciosamente este proceso, ya que deberá volver a él si el primer método no da resultado.

4. **Intentar una solución del problema.** Éste es el momento en que realmente se debe proceder a la solución del problema. Se debe documentar de manera minuciosa el proceso que se siga, para presentar una solución detallada si tiene éxito, o para evaluar el proceso si no se tiene. Esta evaluación pormenorizada puede llevar a correcciones que conduzcan después a una solución exitosa. También puede desembocar en el ensayo de nuevas alternativas. Muchas veces es recomendable establecer por completo una solución antes de poner números en las ecuaciones. Esto ayudará a verificar sus resultados.
5. **Evaluar la solución y comprobar su exactitud.** Se debe evaluar todo lo realizado y decidir si la solución es aceptable, la cual el lector estaría dispuesto a presentar a su equipo, jefe o profesor.
6. **¿El problema ha sido resuelto satisfactoriamente?** Si es así, se presenta la solución; de lo contrario, se regresa al paso 3 y se repite el proceso. Ahora se debe presentar la solución o probar otra alternativa. En este punto, presentar la solución podría poner fin al proceso. A menudo, sin embargo, la presentación de una solución conduce a una mayor depuración de la definición del problema, y el proceso continúa. Seguir este proceso llevará finalmente a una conclusión satisfactoria.

Este proceso se examina ahora en relación con un estudiante del curso de fundamentos de ingeniería eléctrica y computacional. (El proceso básico se aplica también a casi cualquier curso de ingeniería.) Téngase presente que aunque se simplificaron los pasos para aplicarlos a problemas de tipo académico, el proceso formulado debe seguirse siempre. Considérese un ejemplo simple.

Ejemplo 1.10

 


Figura 1.19 Ejemplo ilustrativo.

 


Figura 1.20 Definición del problema.

Determine la corriente que fluye por el resistor de $8\ \Omega$ en la figura 1.19.

Solución:

1. **Definir cuidadosamente el problema.** Éste es un ejemplo sencillo, pero de inmediato es posible advertir que no se conoce la polaridad en la fuente de 3 V. Hay las siguientes opciones. Podría preguntar al profesor cuál debía ser la polaridad. De no ser posible esto, debe decidir qué hacer en seguida. Si hay tiempo para resolver el problema de las dos maneras, puede determinar la corriente cuando la fuente de 3 V es positiva en el extremo superior y luego positiva en el inferior. Si no hay tiempo para ello, suponga una polaridad y después documente detalladamente su decisión. Supóngase que el profesor dice que la fuente es positiva en el extremo inferior, como se muestra en la figura 1.20.
2. **Presentar todo lo que se sabe sobre el problema.** Registrar todo lo que sabe sobre el problema implica en este caso rotular claramente el circuito, para que defina lo que busca.

Dado el circuito en la figura 1.20, debe determinar $i_{8\Omega}$.

Verifique entonces con el profesor, de ser razonable, para saber si el problema ha sido apropiadamente definido.

3. **Establecer una serie de soluciones alternativas y determinar la que ofrece la mayor probabilidad de éxito.** En esencia pueden usarse tres técnicas para resolver este problema. Más adelante descubrirá que podría emplear el análisis de circuitos (con el uso de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm), el análisis nodal y el análisis de malla.

Determinar $i_{8\Omega}$ mediante el análisis de circuitos conducirá finalmente a una solución, pero es probable que implique más trabajo que el análisis nodal o de malla. Determinar $i_{8\Omega}$ mediante el análisis de malla requerirá escribir dos ecuaciones

simultáneas para hallar las dos corrientes de lazo indicadas en la figura 1.21. Usar el análisis nodal requiere despejar sólo una incógnita. Éste es el método más sencillo.

En consecuencia, se determina $i_{8\Omega}$ usando el análisis nodal.

4. **Intentar una solución del problema.** Primero se escriben todas las ecuaciones que se necesitan para hallar $i_{8\Omega}$.

$$i_{8\Omega} = i_2, \quad i_2 = \frac{v_1}{8}, \quad i_{8\Omega} = \frac{v_1}{8}$$

$$\frac{v_1 - 5}{2} + \frac{v_1 - 0}{8} + \frac{v_1 + 3}{4} = 0$$

Es posible resolver ahora para v_1 .

$$8 \left[\frac{v_1 - 5}{2} + \frac{v_1 - 0}{8} + \frac{v_1 + 3}{4} \right] = 0$$

lleva a $(4v_1 - 20) + (v_1) + (2v_1 + 6) = 0$

$$7v_1 = +14, \quad v_1 = +2 \text{ V}, \quad i_{8\Omega} = \frac{v_1}{8} = \frac{2}{8} = \mathbf{0.25 \text{ A}}$$

5. **Evaluar la solución y comprobar su exactitud.** Ahora puede recurrirse a la ley de tensión de Kirchhoff (LTK) para comprobar los resultados.

$$i_1 = \frac{v_1 - 5}{2} = \frac{2 - 5}{2} = -\frac{3}{2} = -1.5 \text{ A}$$

$$i_2 = i_{8\Omega} = 0.25 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{v_1 + 3}{4} = \frac{2 + 3}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ A}$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = -1.5 + 0.25 + 1.25 = 0 \quad (\text{Verificación.})$$

Al aplicar la LTK al lazo 1,

$$\begin{aligned} -5 + v_{2\Omega} + v_{8\Omega} &= -5 + (-i_1 \times 2) + (i_2 \times 8) \\ &= -5 + (-(-1.5)2) + (0.25 \times 8) \\ &= -5 + 3 + 2 = 0 \quad (\text{Verificación.}) \end{aligned}$$

Aplicando la LTK al lazo 2,

$$\begin{aligned} -v_{8\Omega} + v_{4\Omega} - 3 &= -(i_2 \times 8) + (i_3 \times 4) - 3 \\ &= -(0.25 \times 8) + (1.25 \times 4) - 3 \\ &= -2 + 5 - 3 = 0 \quad (\text{Verificación.}) \end{aligned}$$

Así, ahora hay un muy alto grado de confianza en la exactitud de la respuesta.

6. *¿El problema ha sido resuelto satisfactoriamente? Si es así, se presenta la solución; de lo contrario, se regresa al paso 3 y se repite el proceso.* Este problema ha sido resuelto satisfactoriamente.

 


Figura 1.21 Uso del análisis nodal.

La corriente a través del resistor de 8Ω es de 0.25 A y circula hacia abajo por el resistor de 8Ω .

Problema de práctica 1.10

Pruebe la aplicación de este proceso en algunos de los problemas más difíciles que están al final de este capítulo.

1.9 Resumen

1. Un circuito eléctrico consta de elementos eléctricos conectados entre sí.
2. El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el lenguaje internacional de medición, el cual permite a los ingenieros comunicar sus resultados. De las siete unidades principales pueden derivarse las unidades de las demás cantidades físicas.
3. La corriente es la velocidad del flujo de carga que pasa por un punto dado en una dirección específica.

$$i = \frac{dq}{dt}$$

4. La tensión es la energía requerida para mover 1 C de carga por un elemento.

$$v = \frac{dw}{dq}$$

5. La potencia es la energía suministrada o absorbida por unidad de tiempo. También es el producto de tensión y corriente.

$$p = \frac{dw}{dt} = vi$$

6. De acuerdo con la convención pasiva de los signos, la potencia adopta signo positivo cuando la corriente entra por la polaridad positiva de la tensión a lo largo de un elemento.
7. Una fuente de tensión ideal produce una diferencia de potencial específica entre sus terminales sin importar a qué se conecte. Una fuente de corriente ideal produce una corriente específica a través de sus terminales sin importar a qué se conecte.
8. Las fuentes de tensión y de corriente pueden ser dependientes o independientes. Una fuente dependiente es aquella cuyo valor depende de otra variable del circuito.
9. Dos áreas de aplicación de los conceptos incluidos en este capítulo son el tubo de imagen del televisor y el procedimiento de facturación de la electricidad.

Preguntas de repaso

- 1.1 Un milivolt es un millonésimo de un volt.
 - a) Cierto
 - b) Falso
- 1.2 El prefijo *micro* significa:
 - a) 10^6
 - b) 10^3
 - c) 10^{-3}
 - d) 10^{-6}
- 1.3 La tensión de 2 000 000 V puede expresarse en potencias de 10 como:
 - a) 2 mV
 - b) 2 kV
 - c) 2 MV
 - d) 2 GV
- 1.4 Una carga de 2 C que fluye por un punto dado cada segundo es una corriente de 2 A.
 - a) Cierto
 - b) Falso
- 1.5 La unidad de corriente es:
 - a) coulomb
 - b) ampere
 - c) volt
 - d) joule
- 1.6 La tensión se mide en:
 - a) watts
 - b) amperes
 - c) volts
 - d) joules por segundo
- 1.7 Una corriente de 4 A que carga a un material dieléctrico acumulará una carga de 24 C después de 6 s.
 - a) Cierto
 - b) Falso

- 1.8 La tensión a través de un tostador de 1.1 kW que produce una corriente de 10 A es de:
 - a) 11 kV
 - b) 1 100 V
 - c) 110 V
 - d) 11 V
- 1.9 ¿Cuál de las siguientes no es una cantidad eléctrica?
 - a) carga
 - b) tiempo
 - c) tensión
 - d) corriente
 - e) potencia
- 1.10 La fuente dependiente en la figura 1.22 es una:
 - a) fuente de corriente controlada por tensión
 - b) fuente de tensión controlada por voltaje
 - c) fuente de tensión controlada por corriente
 - d) fuente de corriente controlada por corriente

 


Figura 1.22 Para la pregunta de repaso 1.10.

Respuestas: 1.1b, 1.2d, 1.3c, 1.4a, 1.5b, 1.6c, 1.7a, 1.8c, 1.9b, 1.10d.

Problemas

Sección 1.3 Carga y corriente

1.1 ¿Cuántos coulombs representan las siguientes cantidades de electrones?

- a) 6.482×10^{17} b) 1.24×10^{18}
 c) 2.46×10^{19} d) 1.628×10^{20}

1.2 Determine la corriente que fluye a través de un elemento si el flujo de la carga está dado por

- a) $q(t) = (3t + 8) \text{ mC}$
 b) $q(t) = (8t^2 + 4t - 2) \text{ C}$
 c) $q(t) = (3e^{-t} - 5e^{-2t}) \text{ nC}$
 d) $q(t) = 10 \text{ sen } 120\pi t \text{ pC}$
 e) $q(t) = 20e^{-4t} \text{ cos } 50t \mu\text{C}$

1.3 Halle la carga $q(t)$ que fluye a través de un dispositivo si la corriente es:

- a) $i(t) = 3 \text{ A}$, $q(0) = 1 \text{ C}$
 b) $i(t) = (2t + 5) \text{ mA}$, $q(0) = 0$
 c) $i(t) = 20 \text{ cos}(10t + \pi/6) \mu\text{A}$, $q(0) = 2 \mu\text{C}$
 d) $i(t) = 10 e^{-30t} \text{ sen } 40t \text{ A}$, $q(0) = 0$

1.4 Una corriente de 7.4 A fluye a través de un conductor. Calcule cuánta carga pasa por cualquier sección transversal del conductor en 20 s.

1.5 Determine la carga total transferida durante el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 10\text{s}$ cuando $i(t) = \frac{1}{2}t \text{ A}$.

1.6 La carga que entra a cierto elemento se muestra en la figura 1.23. Halle la corriente en:

- a) $t = 1 \text{ ms}$ b) $t = 6 \text{ ms}$ c) $t = 10 \text{ ms}$

 


Figura 1.23 Para el problema 1.6.

1.7 La carga que fluye en un alambre se grafica en la figura 1.24. Trace la corriente correspondiente.

 


Figura 1.24 Para el problema 1.7.

1.8 La corriente que fluye por un punto en un dispositivo se muestra en la figura 1.25. Calcule la carga total a través del punto.

 


Figura 1.25 Para el problema 1.8.

1.9 La corriente a través de un elemento se muestra en la figura 1.26. Determine la carga total que pasó por el elemento en:

- a) $t = 1 \text{ s}$ b) $t = 3 \text{ s}$ c) $t = 5 \text{ s}$

 


Figura 1.26 Para el problema 1.9.

Secciones 1.4 y 1.5 Tensión, potencia y energía

1.10 Un rayo con 8 kA impacta un objeto durante 15 μs . ¿Cuánta carga se deposita en el objeto?

1.11 La batería recargable de una linterna es capaz de suministrar 90 mA durante alrededor de 12 h. ¿Cuánta carga puede liberar a esa tasa? Si su tensión en las terminales es de 1.5 V, ¿cuánta energía puede suministrar?

1.12 Si la corriente que fluye a través de un elemento está dada por

$$i(t) = \begin{cases} 3t \text{ A}, & 0 \leq t < 6 \text{ s} \\ 18 \text{ A}, & 6 \leq t < 10 \text{ s} \\ -12 \text{ A}, & 10 \leq t < 15 \text{ s} \\ 0, & t \geq 15 \text{ s} \end{cases}$$

Grafique la carga almacenada en el elemento sobre $0 < t < 20 \text{ s}$.

1.13 La carga que entra a la terminal positiva de un elemento es

$$q = 5 \text{ sen } 4\pi t \text{ mC}$$

mientras que la tensión a través del elemento (de más a menos) es

$$v = 3 \text{ sen } 4\pi t \text{ V}$$

a) Halle la potencia suministrada al elemento en $t = 0.3 \text{ s}$.

b) Calcule la energía suministrada al elemento entre 0 y 0.6 s.

1.14 La tensión v a través de un dispositivo y la corriente i a través de él son

$$v(t) = 10 \text{ cos } 2t \text{ V}, \quad i(t) = 20(1 - e^{-0.5t}) \text{ mA}$$

Calcule:

- La carga total en el dispositivo en $t = 1$ s.
- La potencia consumida por el dispositivo en $t = 1$ s.

1.15 La corriente que entra a la terminal positiva de un dispositivo es $i(t) = 6e^{-2t}$ mA y la tensión a través del dispositivo es $v(t) = 10 di/dt$ V.

- Halle la carga suministrada al dispositivo entre $t = 0$ y $t = 2$ s.
- Calcule la potencia absorbida.
- Determine la energía absorbida en 3 s.

Sección 1.6 Elementos de circuito

1.16 En la figura 1.27 se presentan la corriente y la tensión a través de un elemento.

- Trace la potencia suministrada al elemento en $t > 0$.
- Halle la energía total absorbida por el elemento en el periodo $0 < t < 4$ s.

 


Figura 1.27 Para el problema 1.16.

1.17 En la figura 1.28 se presenta un circuito con cinco elementos. Si $p_1 = -205$ W, $p_2 = 60$ W, $p_4 = 45$ W, $p_5 = 30$ W, calcule la potencia p_3 recibida o suministrada por el elemento 3.

 


Figura 1.28 Para el problema 1.17.

1.18 Halle la potencia absorbida por cada uno de los elementos en la figura 1.29.

 


Figura 1.29 Para el problema 1.18.

1.19 Halle I y la potencia absorbida por cada uno de los elementos en la red en la figura 1.30.

 


Figura 1.30 Para el problema 1.19.

1.20 Halle V_o y la potencia absorbida por cada elemento en el circuito en la figura 1.31.

 


Figura 1.31 Para el problema 1.20.

Sección 1.7 Aplicaciones

- Una bombilla incandescente de 60 W opera a 120 V. ¿Cuántos electrones y coulombs fluyen por ésta en un día?
- Un rayo impacta un avión con 40 kA durante 1.7 ms. ¿Cuántos coulombs de carga se depositan en el avión?
- Un calentador eléctrico de 1.8 kW tarda 15 min en hervir cierta cantidad de agua. Si esto se hace una vez al día y la energía eléctrica cuesta 10 centavos de dólar/kWh, ¿cuál es el costo de operación del calentador durante 30 días?
- Una compañía abastecedora de electricidad cobra 8.2 centavos de dólar/kWh. Si un consumidor opera continuamente una bombilla de 60 W durante un día, ¿cuánto se le cobrará?
- Un tostador de 1.5 kW tarda aproximadamente 3.5 minutos en calentar cuatro rebanadas de pan. Halle el costo de operarlo una vez al día durante un mes (30 días). Suponga que la energía cuesta 8.2 centavos de dólar/kWh.

- 1.26** La batería de una linterna tiene un valor nominal de 0.8 amperes-horas (Ah) y un ciclo de vida de 10 horas.
- ¿Cuánta corriente puede suministrar?
 - ¿Cuánta potencia puede proporcionar si la tensión en sus terminales es de 6 V?
 - ¿Cuánta energía se almacena en ella en kWh?
- 1.27** Una corriente constante de 3 A durante cuatro horas se requiere para cargar una batería de automóvil. Si la tensión en las terminales es de $10 + t/2$ V, donde t está en horas,
- ¿Cuánta carga se transporta como resultado de la carga?
 - ¿Cuánta energía se consume?
 - ¿Cuánto cuesta la carga? Suponga que la electricidad cuesta 9 centavos de dólar/kWh.
- 1.28** Una lámpara incandescente de 60 W está conectada a una fuente de 120 V y se le deja encendida continuamente en una escalera a oscuras. Determine:
- La corriente a través de la lámpara.
 - Su costo de operación durante un año ininterrumpido si la electricidad cuesta 9.5 centavos de dólar por kWh.

- 1.29** Una estufa eléctrica con cuatro quemadores y un horno se usa para preparar una comida de la siguiente manera.
- Quemador 1: 20 minutos Quemador 2: 40 minutos
 Quemador 3: 15 minutos Quemador 4: 45 minutos
 Horno: 30 minutos
- Si la capacidad de cada quemador es de 1.2 kW y la del horno de 1.8 kW, y si la electricidad cuesta 12 centavos de dólar por kWh, calcule el costo de la electricidad usada en la preparación de la comida.
- 1.30** Reliant Energy (la compañía eléctrica en Houston, Texas) cobra a sus clientes como sigue:
- Cargo mensual 6 dólares
 Primeros 250 kWh @ \$0.02/kWh
 Todos los kWh adicionales @ \$0.07/kWh
- Si un cliente consume 2 436 kWh en un mes, ¿cuánto le cobrará Reliant Energy?
- 1.31** En un hogar, una computadora personal (PC) de 120 W funciona durante 4 h/día, mientras que una bombilla de 60 W funciona durante 8 h /día. Si la compañía abastecedora de electricidad cobra \$0.12/kWh, calcule cuánto paga al año esa familia por la PC y la bombilla.

Problemas de mayor extensión

- 1.32** Por un cable telefónico fluye una corriente de $20 \mu\text{A}$. ¿Cuánto tarda una carga de 15 C en pasar por el cable?
- 1.33** Un rayo condujo una corriente de 2 kA y duró 3 ms. ¿Cuántos coulombs de carga contenía el rayo?
- 1.34** En la figura 1.32 aparece el consumo de electricidad de cierto hogar en un día. Calcule:
- La energía total consumida en kWh.
 - La potencia promedio por hora durante el periodo total de 24 horas.

 


Figura 1.32 Para el problema 1.34.

- 1.35** La gráfica en la figura 1.33 representa la potencia tomada por una planta industrial entre las 8:00 y las 8:30 a. m. Calcule la energía total en MWh consumida por la planta.

 


Figura 1.33 Para el problema 1.35.

- 1.36** La capacidad de una batería puede expresarse en amperes-horas (Ah). La de una batería de plomo-ácido es de 160 Ah.
- ¿Cuál es la corriente máxima que puede suministrar durante 40 h?
 - ¿Cuántos días durará si se descarga a 1 mA?
- 1.37** Una batería de 12 V requiere una carga total de 40 Ah durante su carga. ¿Cuántos joules se le suministran?
- 1.38** ¿Cuánta energía suministra un motor de 10 hp en 30 minutos? Suponga que 1 caballo de fuerza = 746 W.
- 1.39** Un receptor de televisión de 600 W permanece encendido durante 4 h sin que nadie lo vea. Si la electricidad cuesta 10 centavos de dólar/kWh, ¿cuánto dinero se desperdicia?

Leyes básicas

¡Hay mucha gente orando porque se eliminen las montañas de dificultad, cuando lo que realmente necesitan es el coraje para subir!

—Anónimo

Mejore sus habilidades y su carrera

Criterios de ABET EC 2000 (3.b), capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer necesidades deseadas.

Los ingenieros deben ser capaces de diseñar y realizar experimentos, así como de analizar e interpretar datos. La mayoría de los estudiantes ha dedicado muchas horas a realizar experimentos en la preparatoria y la universidad. Para estos momentos ya se le ha pedido analizar e interpretar datos. Así, ya debería estar calificado para esas dos actividades. Mi recomendación es que, en el proceso de realización de experimentos en el futuro, dedique más tiempo a analizar e interpretar datos en el contexto del experimento. ¿Qué significa esto?

Si observa una gráfica de tensión contra resistencia o de corriente contra resistencia o de potencia contra resistencia, ¿qué es lo que realmente ve? ¿La curva tiene sentido? ¿Es congruente con lo que la teoría le dice? ¿Difiere de las expectativas y, de ser así, por qué? Evidentemente, la práctica del análisis e interpretación de datos desarrollará esta habilidad.

Dado que la mayoría de, si no es que todos, los experimentos que debe hacer como estudiante implican escasa o nula práctica en el diseño del experimento, ¿cómo puede generar e incrementar esta habilidad?

En realidad, desarrollar esa habilidad bajo tal restricción no es tan difícil como parece. Lo que debe hacer es tomar el experimento y analizarlo. Descomponerlo en sus partes más simples, reconstruirlo tratando de entender por qué cada elemento está ahí y, finalmente, determinar qué está tratando de enseñar el autor del experimento. Aunque quizá no siempre parezca así, todos los experimentos que haga fueron diseñados por alguien que estaba sinceramente motivado a enseñarle algo.



Fotografía de Charles Alexander.

2.1 Introducción

En el capítulo 1 se presentaron conceptos básicos como corriente, tensión y potencia en un circuito eléctrico. Determinar realmente los valores de esas variables en un circuito dado requiere que se conozcan algunas leyes fundamentales que gobiernan a los circui-

tos eléctricos. Estas leyes, conocidas como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, son la base en la que se apoya el análisis de circuitos eléctricos.

En este capítulo, además de esas leyes, se expondrán algunas técnicas comúnmente aplicadas en el diseño y análisis de circuitos. Estas técnicas incluyen la combinación de resistores en serie o en paralelo, la división de tensión, la división de corriente y las transformaciones delta a estrella y estrella a delta. La aplicación de estas leyes y técnicas se restringirá en este capítulo a circuitos resistivos. Por último, se aplicarán tales leyes y técnicas a problemas reales de iluminación eléctrica y de diseño de medidores de cd.

 


Figura 2.1 a) Resistor, b) símbolo de circuito para la resistencia.

2.2 Ley de Ohm

Los materiales en general poseen el comportamiento característico de oponer resistencia al flujo de la carga eléctrica. Esta propiedad física, o capacidad para resistir a la corriente, se conoce como *resistencia* y se representa con el símbolo R . La resistencia de cualquier material con un área de sección transversal uniforme A depende de ésta y su longitud ℓ , como se muestra en la figura 2.1a). Se puede representar la resistencia (medida en el laboratorio), en forma matemática, como

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad (2.1)$$

donde ρ se llama *resistividad* del material, en ohm-metros. Los buenos conductores, como el cobre y el aluminio, tienen baja resistividad, mientras que los aislantes, como la mica y el papel, tienen alta resistividad. En la tabla 2.1 se presentan los valores de ρ de algunos materiales comunes y se indica qué materiales se utilizan como conductores, aislantes y semiconductores.

El elemento de circuito que se usa para modelar el comportamiento de resistencia a la corriente de un material es el *resistor*. Para efectos de fabricación de circuitos, los resistores suelen hacerse de aleaciones metálicas y compuestos de carbono. El símbolo de circuito del resistor se presenta en la figura 2.1b), donde R significa la resistencia del resistor. El resistor es el elemento pasivo más simple.

Se acredita a Georg Simon Ohm (1787-1854), físico alemán, el descubrimiento de la relación entre corriente y tensión en un resistor. Esta relación se conoce como *ley de Ohm*.

La **ley de Ohm** establece que la tensión v a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente i que fluye a través del resistor.

TABLA 2.1 Resistividad de materiales comunes.

Material	Resistividad ($\Omega \cdot \text{m}$)	Uso
Plata	1.64×10^{-8}	Conductor
Cobre	1.72×10^{-8}	Conductor
Aluminio	2.8×10^{-8}	Conductor
Oro	2.45×10^{-8}	Conductor
Carbón	4×10^{-5}	Semiconductor
Germanio	47×10^{-2}	Semiconductor
Silicio	6.4×10^2	Semiconductor
Papel	10^{10}	Aislante
Mica	5×10^{11}	Aislante
Vidrio	10^{12}	Aislante
Teflón	3×10^{12}	Aislante

Esto es, $v \propto i$ (2.2)

Ohm definió la constante de proporcionalidad de un resistor como la resistencia, R . (La resistencia es una propiedad material que puede cambiar si se alteran las condiciones internas o externas del elemento; por ejemplo, si hay cambios en la temperatura.) Así, la ecuación (2.2) se convierte en

$$v = iR \quad (2.3)$$

la cual es la forma matemática de la ley de Ohm. R en la ecuación (2.3) se mide en la unidad llamada ohm, designada como Ω . Así,

La **resistencia** R de un elemento denota su capacidad para resistirse al flujo de la corriente eléctrica; se mide en ohms (Ω).

De la ecuación (2.3) se deduce que

$$R = \frac{v}{i} \quad (2.4)$$

de modo que $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$

Para aplicar la ley de Ohm como se establece en la ecuación (2.3), se debe prestar cuidadosa atención a la dirección de la corriente y la polaridad de la tensión. La dirección de la corriente i y la polaridad de la tensión v deben ajustarse a la convención pasiva de los signos, como se indica en la figura 2.1b). Esto implica que la corriente fluye de un potencial mayor a uno menor, a fin de que $v = iR$. Si la corriente fluye de un potencial menor a uno mayor, $v = -iR$.

Puesto que el valor de R puede ir de cero al infinito, es importante considerar los dos posibles valores extremos de R . Un elemento con $R = 0$ se llama *cortocircuito*, como se señala en la figura 2.2a). En el caso de un cortocircuito,

$$v = iR = 0 \quad (2.5)$$

lo que indica que la tensión es de cero pero que la corriente podría ser de cualquier valor. En la práctica, un cortocircuito suele ser un alambre conectado, que se supone que es un conductor ideal. Así,

Un **cortocircuito** es un elemento de circuito con resistencia que se aproxima a cero.

 


Figura 2.2 a) Cortocircuito ($R = 0$), b) circuito abierto ($R = \infty$).

Perfiles históricos

Georg Simon Ohm (1787-1854), físico alemán, determinó experimentalmente en 1826 la ley fundamental que relaciona a la tensión y la corriente en un resistor. La obra de Ohm fue al principio rechazada por los críticos.

Nacido en humildes condiciones en Erlangen, Baviera, Ohm se consagró a la investigación eléctrica. Sus esfuerzos dieron fruto en su famosa ley. La Royal Society of London lo galardonó en 1841 con la Medalla Copley. En 1849 se le otorgó la cátedra de profesor de física de la Universidad de Munich. Para honrarlo, la unidad de la resistencia lleva su nombre.



 


Figura 2.3 Resistores fijos: a) tipo bobinado, b) tipo película de carbón. Cortesía de Tech America.

 


Figura 2.4 Símbolos de circuitos de: a) un resistor variable en general, b) un potenciómetro.

 


Figura 2.5 Resistores variables: a) tipo compuesto, b) potenciómetro deslizable. Cortesía de Tech America.

 


Figura 2.6 Resistores en una placa de circuito integrado.

De igual forma, un elemento con $R = \infty$ se conoce como *circuito abierto*, como se señala en la figura 2.2b). En el caso de un circuito abierto,

$$i = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{V}{R} = 0 \quad (2.6)$$

lo que indica que la corriente es de cero aunque la tensión podría ser de cualquiera. Así,

Un **circuito abierto** es un elemento del circuito con resistencia que tiende al infinito.

Un resistor es fijo o variable. La mayoría de los resistores son del tipo fijo, lo que significa que su resistencia se mantiene constante. Los dos tipos más comunes de resistores fijos (el bobinado y el compuesto) se presentan en la figura 2.3. Los resistores compuestos se usan cuando se requiere una gran resistencia. El símbolo de circuito de la figura 2.1b) corresponde a un resistor fijo. Los resistores variables tienen resistencia ajustable. El símbolo de un resistor variable aparece en la figura 2.4a). Un resistor variable común se conoce como *potenciómetro* o *pot*, cuyo símbolo se muestra en la figura 2.4b). El potenciómetro es un elemento de tres terminales con un contacto deslizante. Al deslizar dicho contacto, las resistencias entre la terminal del contacto deslizante y las terminales fijas varían. Como los resistores fijos, los variables pueden ser del tipo bobinado o el compuesto, como se observa en la figura 2.5. Aunque resistores como los de las figuras 2.3 y 2.5 se usan en diseños de circuitos, hoy la mayoría de los componentes de circuito que incluyen resistores montados superficialmente o integrados, por lo general como se indica en la figura 2.6.

Cabe señalar que no todos los resistores cumplen con la ley de Ohm. A un resistor que cumple con la ley de Ohm se le conoce como resistor *lineal*. Tiene una resistencia constante, y por lo tanto su característica de corriente-tensión es como se ilustra en la figura 2.7a): su gráfica de $i-v$ es una línea recta que pasa por el origen. Un resistor *no lineal* no cumple con la ley de Ohm. Su resistencia varía con la corriente y su característica de $i-v$ es habitualmente como la que aparece en la figura 2.7b). Ejemplos de dispositivos con resistencia no lineal son la bombilla y el diodo. Aunque todos los resistores prácticos pueden exhibir comportamiento no lineal en ciertas condiciones, en este libro se supondrá que todos los elementos diseñados como resistores son lineales.

Una cantidad útil en el análisis de circuito es el recíproco de la resistencia R , conocido como *conductancia* y denotado por G :

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v} \quad (2.7)$$

La conductancia es una medida de lo bien que un elemento conducirá corriente eléctrica. La unidad de conductancia es el *mho* (ohm escrito al revés) u ohm recíproco, con el símbolo \mathcal{U} , la omega invertida. Aunque los ingenieros suelen usar el mho, en este libro se prefiere utilizar el siemens (S), la unidad de conductancia del SI:

$$1 \text{ S} = 1 \mathcal{U} = 1 \text{ A/V} \quad (2.8)$$

Así,

La **conductancia** es la capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica; se mide en mhos (\mathcal{U}) o siemens (S).

La misma resistencia puede expresarse en ohms o siemens. Por ejemplo, 10Ω equivale a 0.1 S . A partir de la ecuación (2.7) es posible escribir

$$i = Gv \quad (2.9)$$

La potencia que disipa un resistor puede expresarse en términos de R . Con base en las ecuaciones (1.7) y (2.3),

$$p = vi = i^2R = \frac{v^2}{R} \quad (2.10)$$


La potencia que disipa un resistor también puede expresarse en términos de G como

$$p = vi = v^2G = \frac{i^2}{G} \quad (2.11)$$

Cabe señalar dos cosas respecto de las ecuaciones (2.10) y (2.11):

1. La potencia disipada en un resistor es una función no lineal de la corriente o la tensión.
2. Puesto que R y G son cantidades positivas, la potencia disipada en un resistor siempre es positiva. Así, un resistor siempre absorbe potencia del circuito. Esto confirma la idea de que un resistor es un elemento pasivo, incapaz de generar energía.

Figura 2.7 Característica de i - v de: a) un resistor lineal, b) un resistor no lineal.

 

Una plancha eléctrica requiere 2 A a 120 V. Halle su resistencia.

Ejemplo 2.1

Solución: Con base en la ley de Ohm,

$$R = \frac{v}{i} = \frac{120}{2} = 60 \, \Omega$$

El componente esencial de un tostador es un elemento eléctrico (resistor) que convierte energía eléctrica en energía térmica. ¿Cuánta corriente toma un tostador con resistencia de $15 \, \Omega$ a 110 V?

Problema de práctica 2.1

Respuesta: 7.333 A.

En el circuito que aparece en la figura 2.8, calcule la corriente i , la conductancia G y la potencia p .

Ejemplo 2.2

Solución: La tensión en resistor es la misma que la tensión de la fuente (30 V), porque ambos están conectados al mismo par de terminales. Así, la corriente es

$$i = \frac{v}{R} = \frac{30}{5 \times 10^3} = 6 \, \text{mA}$$

La conductancia es

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 \times 10^3} = 0.2 \, \text{mS}$$

Es posible calcular la potencia de varias maneras, mediante las ecuaciones (1.7), (2.10) o (2.11).

$$p = vi = 30(6 \times 10^{-3}) = 180 \, \text{mW}$$

$$\text{o sea } p = i^2R = (6 \times 10^{-3})^2 5 \times 10^3 = 180 \, \text{mW}$$

$$\text{o sea } p = v^2G = (30)^2 0.2 \times 10^{-3} = 180 \, \text{mW}$$

 


Figura 2.8 Para el ejemplo 2.2.

Para el circuito mostrado en la figura 2.9, calcule la tensión v , la conductancia G y la potencia p .

Respuesta: 30 V, 100 μS , 90 mW.

Problema de práctica 2.2

 


Figura 2.9 Para el problema de práctica 2.2.

Ejemplo 2.3

Una fuente de tensión de $20 \text{ sen } \pi t \text{ V}$ está conectada a través de un resistor de $5 \text{ k}\Omega$. Halle la corriente a través del resistor y la potencia que se disipa en él.

Solución:
$$i = \frac{v}{R} = \frac{20 \text{ sen } \pi t}{5 \times 10^3} = 4 \text{ sen } \pi t \text{ mA}$$

Así,
$$p = vi = 80 \text{ sen}^2 \pi t \text{ mW}$$

Problema de práctica 2.3

Un resistor absorbe una potencia instantánea de $30 \text{ cos}^2 t \text{ mW}$ cuando se conecta a una fuente de tensión $v = 15 \text{ cos } t \text{ V}$. Halle i y R .

Respuesta: $2 \text{ cos } t \text{ mA}$, $7.5 \text{ k}\Omega$.

2.3 †Nodos, ramas y lazos

Dado que los elementos de un circuito eléctrico pueden interconectarse de varias maneras, es necesario conocer algunos conceptos básicos de topología de redes. Para diferenciar entre un circuito y una red, se puede considerar a una red como una interconexión de elementos o dispositivos, mientras que un circuito es una red que proporciona una o más trayectorias cerradas. La convención, al hacer referencia a la topología de red, es usar la palabra red más que circuito. Se hace así pese a que las palabras red y circuito signifiquen lo mismo cuando se usan en este contexto. En topología de redes se estudian las propiedades relativas a la disposición de elementos en la red y la configuración geométrica de la misma. Tales elementos son ramas, nodos y lazos.

 


Figura 2.10 Nodos, ramas y lazos.

Una **rama** representa un solo elemento, como una fuente de tensión o un resistor.

En otras palabras, una rama representa a cualquier elemento de dos terminales. El circuito de la figura 2.10 tiene cinco ramas, a saber: la fuente de tensión de 10 V, la fuente de corriente de 2 A y los tres resistores.

Un **nodo** es el punto de conexión entre dos o más ramas.

Un nodo suele indicarse con un punto en un circuito. Si un cortocircuito (un alambre de conexión) conecta a dos nodos, éstos constituyen un solo nodo. El circuito de la figura 2.10 tiene tres nodos, a , b y c . Nótese que los tres puntos que forman el nodo b están conectados por alambres perfectamente conductores, y constituyen, por lo tanto, un solo punto. Lo mismo puede decirse de los cuatro puntos que forman el nodo c . Se demuestra que el circuito de la figura 2.10 sólo tiene tres nodos volviendo a trazarlo en la figura 2.11. Los circuitos de las figuras 2.10 y 2.11 son idénticos. Sin embargo, en afán de mayor claridad, los nodos b y c se exhiben con conductores ideales, como en la figura 2.10.

Un **lazo** es cualquier trayectoria cerrada en un circuito.

 


Figura 2.11 Nuevo trazo del circuito de tres nodos de la figura 2.10.

Un lazo es una trayectoria cerrada que se inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una vez. Se dice que un lazo es *independiente* si contiene al menos una rama que no forma parte de ningún otro lazo independiente. Los lazos o trayectorias independientes dan por resultado conjuntos independientes de ecuaciones.

Es posible formar un conjunto de lazos independientes en el que uno de los lazos no contenga una rama así. En la figura 2.11, $abca$, con el resistor de 2Ω , es independien-

te. Un segundo lazo, con el resistor de $3\ \Omega$ y la fuente de corriente, es independiente. El tercer lazo podría ser aquel con el resistor de $2\ \Omega$ en paralelo con el resistor de $3\ \Omega$. Esto forma un conjunto de lazos independientes.

Una red con b ramas, n nodos y l lazos independientes satisfará el teorema fundamental de la topología de redes:

$$b = l + n - 1 \quad (2.12)$$

Como lo demuestran las dos definiciones siguientes, la topología de circuitos es de enorme valor para el estudio de tensiones y corrientes en un circuito eléctrico.

Dos o más elementos están en **serie** si comparten exclusivamente un solo nodo y conducen en consecuencia la misma corriente.

Dos o más elementos están en **paralelo** si están conectados a los dos mismos nodos y tienen en consecuencia la misma tensión entre sus terminales.

Los elementos están en serie cuando están conectados en cadena o secuencialmente, terminal con terminal. Por ejemplo, dos elementos están en serie si comparten un nodo y ningún otro elemento está conectado a él. Elementos en paralelo están conectados al mismo par de terminales. Los elementos pueden estar conectados de tal forma que no estén en serie ni en paralelo. En el circuito que aparece en la figura 2.10, la fuente de tensión y el resistor de $5\ \Omega$ están en serie, porque a través de ellos fluiría la misma corriente. El resistor de $2\ \Omega$, el resistor de $3\ \Omega$ y la fuente de corriente están en paralelo, ya que están conectados a los dos mismos nodos (b y c), y en consecuencia tienen la misma tensión entre ellos. Los resistores de 5 y $2\ \Omega$ no están en serie ni en paralelo entre sí.

Determine el número de ramas y nodos en el circuito que se muestra en la figura 2.12. Identifique qué elementos están en serie y cuáles en paralelo.

Solución: Puesto que hay cuatro elementos en el circuito, éste tiene cuatro ramas: $10\ \text{V}$, $5\ \Omega$, $6\ \Omega$ y $2\ \text{A}$. El circuito tiene tres nodos, los cuales se identifican en la figura 2.13. El resistor de $5\ \Omega$ está en serie con la fuente de tensión de $10\ \text{V}$, porque en ambos fluiría la misma corriente. El resistor de $6\ \Omega$ está en paralelo con la fuente de corriente de $2\ \text{A}$, porque ambos están conectados a los mismos nodos 2 y 3.

Ejemplo 2.4

 


Figura 2.12 Para el ejemplo 2.4.

 


Figura 2.13 Los tres nodos del circuito de la figura 2.12.

¿Cuántas ramas y nodos tiene el circuito de la figura 2.14? Identifique los elementos que están en serie y en paralelo.

Respuesta: Cinco ramas y tres nodos se identifican en la figura 2.15. Los resistores de 1 y $2\ \Omega$ están en paralelo. El resistor de $4\ \Omega$ y la fuente de $10\ \text{V}$ también están en paralelo.

Problema de práctica 2.4

 


Figura 2.14 Para el problema de práctica 2.4.

 


Figura 2.15 Respuesta del problema de práctica 2.4.

2.4 Leyes de Kirchhoff

La ley de Ohm no es suficiente en sí misma para analizar circuitos. Pero cuando se le une con las dos leyes de Kirchhoff, hay un conjunto suficiente y eficaz de herramientas para analizar gran variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff las introdujo en 1847 el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). Se les conoce formalmente como la ley de corriente de Kirchhoff (LCK) y la ley de tensión de Kirchhoff (LTK).

La primera ley de Kirchhoff se basa en la ley de la conservación de la carga, de acuerdo con la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar.

La **ley de corriente de Kirchhoff (LCK)** establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo (o frontera cerrada) es de cero.

Matemáticamente, la LCK implica que

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0 \quad (2.13)$$

donde N es el número de ramas conectadas al nodo e i_n es la n -ésima corriente que entra al (o sale del) nodo. Por efecto de esta ley, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras que las corrientes que salen del nodo llegan a considerarse negativas, o viceversa.

Perfiles históricos



Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), físico alemán, enunció en 1847 dos leyes básicas concernientes a la relación entre corrientes y tensiones en una red eléctrica. Las leyes de Kirchhoff, junto con la ley de Ohm, forman la base de la teoría de circuitos.

Hijo de un abogado de Königsberg, Prusia oriental, Kirchhoff ingresó a la Universidad de Königsberg a los 18 años de edad y después fue maestro en Berlín. Su colaboración en espectroscopia con el químico alemán Robert Bunsen derivó en el descubrimiento del cesio en 1860 y del rubidio en 1861. A Kirchhoff también se le acreditó la ley de la radiación de Kirchhoff. Así, es famoso entre los ingenieros, los químicos y los físicos.

Para comprobar la LCK, supóngase que un conjunto de corrientes $i_k(t)$, $k = 1, 2, \dots$, fluye en un nodo. La suma algebraica de las corrientes en el nodo es

$$i_T(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \dots \quad (2.14)$$

La integración de ambos miembros de la ecuación (2.14) produce

$$q_T(t) = q_1(t) + q_2(t) + q_3(t) + \dots \quad (2.15)$$

donde $q_k(t) = \int i_k(t)dt$ y $q_T(t) = \int i_T(t)dt$. Sin embargo, la ley de la conservación de la carga eléctrica requiere que no cambie la suma algebraica de las cargas eléctricas en el nodo; esto es, que el nodo no almacene ninguna carga neta. Así, $q_T(t) = 0 \rightarrow i_T(t) = 0$, lo que confirma la validez de la LCK.

Considérese el nodo de la figura 2.16. La aplicación de la LCK da como resultado

$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0 \quad (2.16)$$

puesto que las corrientes i_1, i_3 e i_4 entran al nodo, mientras que las corrientes i_2 e i_5 salen de él. De la reordenación de los términos se obtiene

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5 \quad (2.17)$$

La ecuación (2.17) es una forma alterna de la LCK:

La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.

Obsérvese que la LCK también se aplica a una frontera cerrada. Esto podría juzgarse un caso generalizado, porque a un nodo se le podría considerar una superficie cerrada contraída en un punto. En dos dimensiones, una frontera cerrada es igual a una trayectoria cerrada. Como lo ilustra representativamente el circuito de la figura 2.17, la corriente total que entra a la superficie cerrada es igual a la corriente total que sale de ella.

Una aplicación simple de la LCK es la combinación de fuentes de corriente en paralelo. La corriente combinada es la suma algebraica de la corriente suministrada por las fuentes individuales. Por ejemplo, las fuentes de corriente que aparecen en la figura 2.18a) pueden combinarse como en la figura 2.18b). La fuente de corriente combinada o equivalente puede determinarse aplicando la LCK al nodo a .

$$I_T + I_2 = I_1 + I_3 \quad (2.18)$$

o sea

$$I_T = I_1 - I_2 + I_3$$

Un circuito no puede contener dos corrientes diferentes, I_1 e I_2 , en serie, a menos que $I_1 = I_2$; de lo contrario, se infringirá la LCK.

La segunda ley de Kirchhoff se basa en el principio de la conservación de la energía:

La ley de tensión de Kirchhoff (LTK) establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada (o lazo) es cero.

Expresada matemáticamente, la LTK establece que

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0 \quad (2.19)$$

donde M es el número de tensiones (o el número de ramas en el lazo) y v_m es la m -ésima tensión.

Para ilustrar la LTK, considérese el circuito de la figura 2.19. El signo en cada tensión es la polaridad de la primera terminal encontrada al recorrer el lazo. Se puede co-

 


Figura 2.16 Corrientes en un nodo que ilustran la LCK.

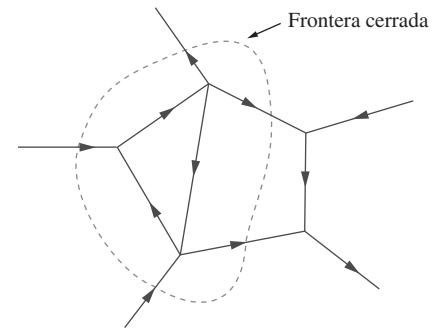


Figura 2.17 Aplicación de la LCK a una frontera cerrada.

Se dice que dos fuentes (o circuitos en general) son equivalentes si tienen la misma relación $i-v$ en un par de terminales.

 


Figura 2.18 Fuentes de corriente en paralelo: a) circuito original, b) circuito equivalente.

La LTK puede aplicarse de dos maneras: recorriendo el lazo en el sentido de las manecillas del reloj o en el contrario alrededor del lazo. De una u otra forma, la suma algebraica de las tensiones a lo largo del lazo es de cero.

 


Figura 2.19 Circuito de un solo lazo que ilustra la LTK.

menzar con cualquier rama y recorrer el lazo en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario. Supóngase que se inicia con la fuente de tensión y que recorre el lazo en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra en la figura; así, las tensiones serían $-v_1, +v_2, +v_3, -v_4$ y $+v_5$, en ese orden. Por ejemplo, al llegar a la rama 3, la primera terminal encontrada es la positiva, y de ahí que se tenga $+v_3$. En cuanto a la rama 4, se llega primero a la terminal negativa, y de ahí que $-v_4$. Por lo tanto, la LTK establece

$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0 \quad (2.20)$$

La reordenación de los términos produce

$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4 \quad (2.21)$$

lo que puede interpretarse como

$$\text{Suma de caídas de tensión} = \text{Suma de aumentos de tensión} \quad (2.22)$$

Ésta es una forma alternativa de la LTK. Adviértase que si se hubiera recorrido el lazo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el resultado habría sido $+v_1, -v_5, +v_4, -v_3$ y $-v_2$, igual que antes, salvo que los signos están invertidos. Así, las ecuaciones (2.20) y (2.21) permanecen iguales.

Cuando fuentes de tensión se conectan en serie, la LTK puede aplicarse para obtener la tensión total. La tensión combinada es la suma algebraica de las tensiones de las fuentes individuales. Por ejemplo, en relación con las fuentes de tensión que aparecen en la figura 2.20a), la fuente de tensión combinada o equivalente en la figura 2.20b) se obtiene aplicando la LTK.

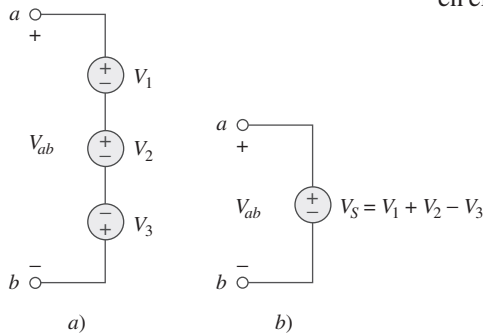


Figura 2.20 Fuentes de tensión en serie: a) circuito original, b) circuito equivalente.

$$-V_{ab} + V_1 + V_2 - V_3 = 0$$


o sea

$$V_{ab} = V_1 + V_2 - V_3 \quad (2.23)$$


Para no infringir la LTK, un circuito no puede contener dos tensiones diferentes V_1 y V_2 en paralelo a menos que $V_1 = V_2$.

 Ejemplo 2.5

En referencia al circuito de la figura 2.21a), halle las tensiones v_1 y v_2 .



a)

 

b)

Solución: Para hallar v_1 y v_2 , se aplica la ley de Ohm y la ley de tensión de Kirchhoff. Supóngase que la corriente i fluye a través del lazo como se muestra en la figura 2.21b). Con base en la ley de Ohm,

$$v_1 = 2i, \quad v_2 = -3i \quad (2.5.1)$$

La aplicación de la LTK alrededor del lazo produce

$$-20 + v_1 - v_2 = 0 \quad (2.5.2)$$

Al sustituir la ecuación (2.5.1) en la ecuación (2.5.2) se obtiene

$$-20 + 2i + 3i = 0 \quad \text{o} \quad 5i = 0 \quad \text{-->} \quad i = 4 \text{ A}$$

La sustitución de i en la ecuación (2.5.1) origina finalmente


$$v_1 = 8 \text{ V}, \quad v_2 = -12 \text{ V}$$

Figura 2.21 Para el ejemplo 2.5.

Halle v_o y v_2 en el circuito de la figura 2.22.

Respuesta: 16 V, -8 V.

Figura 2.22 Para el problema de práctica 2.5.

 

Problema de práctica 2.5

Determine v_o e i en el circuito que aparece en la figura 2.23a).

Solución: Se aplica la LTK a lo largo del lazo como se indica en la figura 2.23b). El resultado es

$$-12 + 4i + 2v_o - 4 + 6i = 0 \quad (2.6.1)$$

La aplicación de la ley de Ohm al resistor de 6 Ω produce



$$v_o = -6i \quad (2.6.2)$$

La sustitución de la ecuación (2.6.2) en la ecuación (2.6.1) da

$$-16 + 10i - 12i = 0 \quad \Rightarrow \quad i = -8 \text{ A}$$

y $v_o = 48 \text{ V}$.

Figura 2.23 Para el ejemplo 2.6.

  


Ejemplo 2.6

Problema de práctica 2.6

Halle v_x y v_o en el circuito de la figura 2.24.

Respuesta: 20 V, -40 V.

Figura 2.24 Para el problema de práctica 2.6.

 

Halle la corriente i_o y la tensión v_o en el circuito que aparece en la figura 2.25.

Solución: Al aplicar la LCK al nodo a se obtiene

$$3 + 0.5i_o = i_o \quad \Rightarrow \quad i_o = 6 \text{ A}$$

En cuanto al resistor de 4 Ω, la ley de Ohm da como resultado

$$v_o = 4i_o = 24 \text{ V}$$


 


Figura 2.25 Para el ejemplo 2.7.

Ejemplo 2.7

 Problema de práctica 2.7

Halle v_o e i_o en el circuito de la figura 2.26.




Respuesta: 12 V, 6 A.

Figura 2.26 Para el problema de práctica 2.7.

 Ejemplo 2.8

Halle las corrientes y tensiones en el circuito que se presenta en la figura 2.27a).



a)

Solución: Se aplica la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Por efecto de la ley de Ohm,

$$v_1 = 8i_1, \quad v_2 = 3i_2, \quad v_3 = 6i_3 \quad (2.8.1)$$

Puesto que la tensión y la corriente de cada resistor están relacionadas por la ley de Ohm como se indica, en realidad se están buscando tres cosas (v_1 , v_2 , v_3) o (i_1 , i_2 , i_3). En el nodo a , la LCK da como resultado

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (2.8.2)$$

Al aplicar la LTK al lazo 1 como en la figura 2.27b),

$$-30 + v_1 + v_2 = 0$$

Se expresa esto en términos de i_1 e i_2 como en la ecuación (2.8.1) para obtener

$$-30 + 8i_1 + 3i_2 = 0$$

o sea

$$i_1 = \frac{30 - 3i_2}{8} \quad (2.8.3)$$

Al aplicar la LTK al lazo 2,

$$-v_2 + v_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_3 = v_2 \quad (2.8.4)$$

como era de esperar, ya que los dos resistores están en paralelo. Se expresa v_1 y v_2 en términos de i_1 e i_2 como en la ecuación (2.8.1). La ecuación (2.8.4) se convierte en

$$6i_3 = 3i_2 \quad \Rightarrow \quad i_3 = \frac{i_2}{2} \quad (2.8.5)$$

La sustitución de las ecuaciones (2.8.3) y (2.8.5) en la ecuación (2.8.2) produce


$$\frac{30 - 3i_2}{8} - i_2 - \frac{i_2}{2} = 0$$

o $i_2 = 2$ A. Con el valor de i_2 , ahora se usan las ecuaciones (2.8.1) a (2.8.5) para obtener

$$i_1 = 3 \text{ A}, \quad i_3 = 1 \text{ A}, \quad v_1 = 24 \text{ V}, \quad v_2 = 6 \text{ V}, \quad v_3 = 6 \text{ V}$$

 Problema de práctica 2.8

Halle las corrientes y tensiones del circuito que aparece en la figura 2.28.



Respuesta: $v_1 = 6$ V, $v_2 = 4$ V, $v_3 = 10$ V, $i_1 = 3$ A, $i_2 = 500$ mA, $i_3 = 2.5$ A.

Figura 2.28 Para el problema de práctica 2.8.

2.5 Resistores en serie y división de tensión

La necesidad de combinar resistores en serie o en paralelo ocurre tan frecuentemente que justifica especial atención. El proceso de combinar los resistores se ve facilitado por su combinación de dos a la vez. Con esto presente, considérese el circuito de un solo lazo de la figura 2.29. Los dos resistores están en serie, ya que en ambos fluye la misma corriente i . Al aplicar la ley de Ohm a cada uno de los resistores se obtiene

$$v_1 = iR_1, \quad v_2 = iR_2 \quad (2.24)$$

Si se aplica la LTK al lazo (desplazándonos en el sentido de las manecillas del reloj), se tiene

$$-v + v_1 + v_2 = 0 \quad (2.25)$$

De la combinación de las ecuaciones (2.24) y (2.25) se obtiene

$$v = v_1 + v_2 = i(R_1 + R_2) \quad (2.26)$$

o sea

$$i = \frac{v}{R_1 + R_2} \quad (2.27)$$

Nótese que la ecuación (2.26) puede escribirse como

$$v = iR_{\text{eq}} \quad (2.28)$$

lo que implica que los dos resistores pueden reemplazarse por un resistor equivalente R_{eq} ; esto es,

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 \quad (2.29)$$

Así, la figura 2.29 puede reemplazarse por el circuito equivalente de la figura 2.30. Los circuitos de ambas figuras son equivalentes porque exhiben las mismas relaciones tensión-corriente en las terminales a - b . Un circuito equivalente como el de la figura 2.30 es útil en la simplificación del análisis de un circuito. En general,

 


Figura 2.29 Circuito de un solo lazo con dos resistores en serie.

 


Figura 2.30 Circuito equivalente al circuito de la figura 2.29.

La **resistencia equivalente** de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales.

Así, en el caso de N resistores en serie,

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n \quad (2.30)$$

Para determinar la tensión a lo largo de cada resistor de la figura 2.29, se sustituye la ecuación (2.26) en la ecuación (2.24) y se obtiene

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}v \quad (2.31)$$

Obsérvese que la tensión en la fuente v se divide entre los resistores en proporción directa a sus resistencias; a mayor resistencia, mayor caída de tensión. Esto se llama *principio de división de tensión*, y el circuito de la figura 2.29 se llama *divisor de tensión*. En general, si un divisor de tensión tiene N resistores (R_1, R_2, \dots, R_N) en serie con la tensión en la fuente v , el n -ésimo resistor (R_n) tendrá una caída de tensión de

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N}v \quad (2.32)$$

Los resistores en serie se comportan como un resistor único, cuya resistencia es igual a la suma de las resistencias de los resistores individuales.

 


Figura 2.31 Dos resistores en paralelo.

2.6 Resistores en paralelo y división de corriente

Considérese el circuito de la figura 2.31, donde dos resistores están conectados en paralelo y, por lo tanto, tienen la misma tensión. Con base en la ley de Ohm,

$$v = i_1 R_1 = i_2 R_2$$

o sea
$$i_1 = \frac{v}{R_1}, \quad i_2 = \frac{v}{R_2} \quad (2.33)$$

La aplicación de la LCK al nodo a produce la corriente total i como

$$i = i_1 + i_2 \quad (2.34)$$

Al sustituir la ecuación (2.33) en la ecuación (2.34) se obtienen

$$i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} = v \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{v}{R_{\text{eq}}} \quad (2.35)$$

donde R_{eq} es la resistencia equivalente de los resistores en paralelo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (2.36)$$

o sea
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

o sea
$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (2.37)$$

Así,

La **resistencia equivalente** de dos resistores en paralelo es igual al producto de sus resistencias dividido entre su suma.

Debe subrayarse que esto sólo se aplica a dos resistores en paralelo. Con base en la ecuación (2.37), si $R_1 = R_2$, entonces $R_{\text{eq}} = R_1/2$.

Es posible extender el resultado de la ecuación (2.36) al caso general de un circuito con N resistores en paralelo. La resistencia equivalente es

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \quad (2.38)$$

Nótese que R_{eq} siempre es menor que la resistencia del resistor menor en la combinación en paralelo. Si $R_1 = R_2 = \cdots = R_N = R$, entonces

$$R_{\text{eq}} = \frac{R}{N} \quad (2.39)$$

Por ejemplo, si cuatro resistores de 100Ω se conectan en paralelo, su resistencia equivalente es de 25Ω .

A menudo es más conveniente usar la conductancia en vez de la resistencia al tratar con resistores en paralelo. Partiendo de la ecuación (2.38), la conductancia equivalente para N resistores en paralelo es

$$G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_N \quad (2.40)$$

Las conductancias en paralelo se comportan como una conductancia única, cuyo valor es igual a la suma de las conductancias individuales.

donde $G_{\text{eq}} = 1/R_{\text{eq}}$, $G_1 = 1/R_1$, $G_2 = 1/R_2$, $G_3 = 1/R_3$, \dots , $G_N = 1/R_N$. La ecuación (2.40) establece que

La **conductancia equivalente** de resistores conectados en paralelo es la suma de sus conductancias individuales.

Esto significa que es posible reemplazar el circuito de la figura 2.31 por el de la figura 2.32. Nótese la semejanza entre las ecuaciones (2.30) y (2.40). La conductancia equivalente de resistores en paralelo se obtiene de la misma manera que la resistencia equivalente de resistores en serie. De igual forma, la conductancia equivalente de resistores en serie se obtiene de la misma manera que la resistencia de resistores en paralelo. Así, la conductancia G_{eq} de N resistores en serie (como se muestra en la figura 2.29) es

$$\frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \frac{1}{G_3} + \dots + \frac{1}{G_N} \quad (2.41)$$

Dada la corriente total i que entra al nodo a en la figura 2.31, ¿cómo se obtienen las corrientes i_1 e i_2 ? Se sabe que el resistor equivalente tiene la misma tensión, o sea

$$v = iR_{\text{eq}} = \frac{iR_1R_2}{R_1 + R_2} \quad (2.42)$$

La combinación de las ecuaciones (2.33) y (2.42) da

$$i_1 = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}, \quad i_2 = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} \quad (2.43)$$

lo que indica que la corriente total i es compartida por los resistores en proporción inversa a sus resistencias. Esto se conoce como *principio de división de corriente*, y el circuito de la figura 2.31 se conoce como *divisor de corriente*. Nótese que la corriente mayor fluye por la resistencia menor.

Como un caso extremo, supóngase que uno de los resistores de la figura 2.31 es de cero, digamos $R_2 = 0$; esto es, R_2 es un cortocircuito, como se observa en la figura 2.33a). De la ecuación (2.43), $R_2 = 0$ implica que $i_1 = 0$, $i_2 = i$. Esto significa que la corriente total i salta a R_1 y fluye por el cortocircuito $R_2 = 0$, la trayectoria de menor resistencia. Así, cuando un circuito se pone en cortocircuito, como se muestra en la figura 2.33a), se deben tener en cuenta dos cosas:

1. La resistencia equivalente $R_{\text{eq}} = 0$. [Véase lo que ocurre cuando $R_2 = 0$ en la ecuación (2.37).]
2. La corriente total fluye por el cortocircuito.

Como otro caso extremo, supóngase que $R_2 = \infty$; es decir, que R_2 es un circuito abierto, como se muestra en la figura 2.33b). La corriente sigue fluyendo por la trayectoria de menor resistencia, R_1 . Tomando el límite de la ecuación (2.37) cuando $R_2 \rightarrow \infty$, se obtiene $R_{\text{eq}} = R_1$ en este caso.

Si se divide tanto el numerador como el denominador entre R_1R_2 , la ecuación (2.43) se convierte en

$$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i \quad (2.44a)$$

$$i_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i \quad (2.44b)$$

 


Figura 2.32 Circuito equivalente al de la figura 2.31.

 
 


Figura 2.33 a) Cortocircuito, b) circuito abierto.

Así, en general, si un divisor de corriente tiene N conductores (G_1, G_2, \dots, G_N) en paralelo con la corriente en la fuente i , el n -ésimo conductor (G_n) tendrá una corriente

$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i \quad (2.45)$$

En general, a menudo es conveniente y posible combinar resistores en serie y en paralelo y reducir una red resistiva a una sola *resistencia equivalente* R_{eq} . Una resistencia equivalente de este tipo es la resistencia entre las terminales designadas de la red y debe exhibir las mismas características de i - v que la red original en las terminales.

Ejemplo 2.9

 


Figura 2.34 Para el ejemplo 2.9.

 
 


Figura 2.35 Circuitos equivalentes para el ejemplo 2.9.

Halle R_{eq} en el circuito que se muestra en la figura 2.34.

Solución: Para obtener R_{eq} se combinan resistores en serie y en paralelo. Los resistores de 6 y 3 Ω están en paralelo, así que su resistencia equivalente es

$$6 \Omega \parallel 3 \Omega = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2 \Omega$$

(El símbolo \parallel se usa para indicar una combinación en paralelo.) De igual forma, los resistores de 1 y 5 Ω están en serie, y de ahí que su resistencia equivalente sea

$$1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega$$

Así, el circuito de la figura 2.34 se transforma en el de la figura 2.35a). En esta última figura se advierte que los dos resistores de 2 Ω están en serie, así que la resistencia equivalente es

$$2 \Omega + 2 \Omega = 4 \Omega$$


Este resistor de 4 Ω está ahora en paralelo con el resistor de 6 Ω de la figura 2.35a); su resistencia equivalente es

$$4 \Omega \parallel 6 \Omega = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4 \Omega$$

El circuito de la figura 2.35a) es reemplazado ahora por el de la figura 2.35b). En esta última figura, los tres resistores están en serie. Así, la resistencia equivalente del circuito es

$$R_{eq} = 4 \Omega + 2.4 \Omega + 8 \Omega = 14.4 \Omega$$

Problema de práctica 2.9

 

Combinando los resistores de la figura 2.36, halle R_{eq} .

Respuesta: 10 Ω .

Figura 2.36 Para el problema de práctica 2.9.

Ejemplo 2.10

Calcule la resistencia equivalente R_{ab} en el circuito de la figura 2.37.

Solución: Los resistores de 3 y 6 Ω están en paralelo, porque están conectados a los mismos dos nodos c y b . Su resistencia combinada es

$$3 \Omega \parallel 6 \Omega = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 \Omega \quad (2.10.1)$$

De igual manera, los resistores de 12 y 4 Ω están en paralelo, ya que están conectados a los dos mismos nodos *d* y *b*. Por lo tanto,

$$12 \Omega \parallel 4 \Omega = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = 3 \Omega \quad (2.10.2)$$

Asimismo, los resistores de 1 y 5 Ω están en serie, y de ahí que su resistencia equivalente sea

$$1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega \quad (2.10.3)$$

Con estas tres combinaciones, se puede reemplazar el circuito de la figura 2.37 por el de la figura 2.38*a*). En esta última figura, 3 Ω en paralelo con 6 Ω produce 2 Ω, como se calculó en la ecuación (2.10.1). Esta resistencia equivalente de 2 Ω está ahora en serie con la resistencia de 1 Ω, lo que produce una resistencia combinada de 1 Ω + 2 Ω = 3 Ω. Así, se reemplaza el circuito de la figura 2.38*a*) por el de la figura 2.38*b*). En esta última figura se combinan los resistores de 2 y 3 Ω en paralelo para obtener

$$2 \Omega \parallel 3 \Omega = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 1.2 \Omega$$

Este resistor de 1.2 Ω está en serie con el resistor de 10 Ω, de manera que

$$R_{ab} = 10 + 1.2 = 11.2 \Omega$$

Figura 2.38 Circuitos equivalentes para el ejemplo 2.10.



 


Figura 2.37 Para el ejemplo 2.10.

 

a)

 

b)

Halle R_{ab} en el circuito de la figura 2.39.

Respuesta: 19 Ω.

Problema de práctica 2.10

 


Figura 2.39 Para el problema de práctica 2.10.

Halle la conductancia equivalente G_{eq} del circuito de la figura 2.40*a*).

Ejemplo 2.11

Solución: Los resistores de 8 y 12 S están en paralelo, así que su conductancia es

$$8 \text{ S} + 12 \text{ S} = 20 \text{ S}$$

El resistor de 20 S está ahora en serie con el de 5 S, como se advierte en la figura 2.40*b*), así que la conductancia combinada es

$$\frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4 \text{ S}$$

Esto está en paralelo con el resistor de 6 S. En consecuencia,

$$G_{eq} = 6 + 4 = 10 \text{ S}$$

Cabe señalar que el circuito de la figura 2.40*a*) es igual al de la figura 2.40*c*). Mientras que los resistores de la figura 2.40*a*) se expresan en siemens, los de la figura 2.40*c*) lo están en ohms. Para demostrar que esos circuitos son iguales, se halla R_{eq} para el circuito de la figura 2.40*c*).

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{6} \parallel \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{8} \parallel \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{6} \parallel \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{6} \parallel \frac{1}{4}$$

$$= \frac{\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{10} \Omega$$

$$G_{\text{eq}} = \frac{1}{R_{\text{eq}}} = 10 \text{ S}$$

Esto es igual a lo obtenido anteriormente.


 


Figura 2.40 Para el ejemplo 2.11: a) circuito original, b) su circuito equivalente, c) el mismo circuito que en a), aunque los resistores se expresan en ohms.

 Problema de práctica 2.11

Calcule G_{eq} en el circuito de la figura 2.41.




Respuesta: 4 S.


Figura 2.41 Para el problema de práctica 2.11.

 Ejemplo 2.12

Halle i_o y v_o en el circuito mostrado en la figura 2.42a). Calcule la potencia disipada en el resistor de 3Ω .



a)

 

b)

Figura 2.42 Para el ejemplo 2.12: a) circuito original, b) su circuito equivalente.

Solución: Los resistores de 6Ω y 3Ω están en paralelo, así que su resistencia combinada es

$$6 \Omega \parallel 3 \Omega = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2 \Omega$$

En consecuencia, el circuito se reduce al mostrado en la figura 2.42b). Nótese que v_o no se ve afectado por la combinación de los resistores, porque los resistores están en paralelo y, por lo tanto, tienen la misma tensión v_o . En la figura 2.42b) se puede obtener v_o de dos maneras. Una de ellas es aplicar la ley de Ohm para obtener

$$i = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A}$$

por lo tanto, $v_o = 2i = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$. Otra manera es aplicar la división de tensión, ya que los 12 V de la figura 2.42b) se dividen entre los resistores de 4Ω y 2Ω . Así,

$$v_o = \frac{2}{2 + 4} (12 \text{ V}) = 4 \text{ V}$$

De igual forma, i_o puede obtenerse de dos maneras. Un método es aplicar la ley de Ohm al resistor de 3Ω de la figura 2.42a) ahora que se conoce v_o ; así,

$$v_o = 3i_o = 4 \quad \Rightarrow \quad i_o = \frac{4}{3} \text{ A}$$

Otro método es aplicar la división de corriente al circuito de la figura 2.42a) ahora que se conoce i , escribiendo

$$i_o = \frac{6}{6+3}i = \frac{2}{3}(2\text{ A}) = \frac{4}{3}\text{ A}$$

La potencia disipada en el resistor de $3\ \Omega$ es

$$p_o = v_o i_o = 4 \left(\frac{4}{3} \right) = 5.333\text{ W}$$

Halle v_1 y v_2 en el circuito que aparece en la figura 2.43. También calcule i_1 e i_2 y la potencia disipada en los resistores de 12 y $40\ \Omega$.

Respuesta: $v_1 = 10\text{ V}$, $i_1 = 833.3\text{ mA}$, $p_1 = 8.333\text{ W}$, $v_2 = 20\text{ V}$, $i_2 = 500\text{ mA}$, $p_2 = 10\text{ W}$.

Problema de práctica 2.12

 


Figura 2.43 Para el problema de práctica 2.12.

En referencia al circuito que se muestra en la figura 2.44a), determine: a) la tensión v_o , b) la potencia suministrada por la fuente de corriente, c) la potencia absorbida por cada resistor.

Solución: a) Los resistores de 6 y $12\ \Omega$ están en serie, así que su valor combinado es de $6 + 12 = 18\text{ k}\Omega$. De este modo, el circuito de la figura 2.44a) se transforma en el que se muestra en la figura 2.44b). Ahora se aplica la técnica de división de corriente para hallar i_1 e i_2 .

$$i_1 = \frac{18\,000}{9\,000 + 18\,000}(30\text{ mA}) = 20\text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{9\,000}{9\,000 + 18\,000}(30\text{ mA}) = 10\text{ mA}$$

Adviértase que la tensión a lo largo de los resistores de 9 y $18\text{ k}\Omega$ es la misma, y que $v_o = 9\,000i_1 = 18\,000i_2 = 180\text{ V}$, como se esperaba.

b) La potencia suministrada por la fuente es

$$p_o = v_o i_o = 180(30)\text{ mW} = 5.4\text{ W}$$

c) La potencia absorbida por el resistor de $12\text{ k}\Omega$ es

$$p = iv = i_2(i_2 R) = i_2^2 R = (10 \times 10^{-3})^2 (12\,000) = 1.2\text{ W}$$

La potencia absorbida por el resistor de $6\ \Omega$ es

$$p = i_2^2 R = (10 \times 10^{-3})^2 (6\,000) = 0.6\text{ W}$$

La potencia absorbida por el resistor de $9\text{ k}\Omega$ es

$$p = \frac{v_o^2}{R} = \frac{(180)^2}{9\,000} = 3.6\text{ W}$$

o sea

$$p = v_o i_1 = 180(20)\text{ mW} = 3.6\text{ W}$$

Ejemplo 2.13


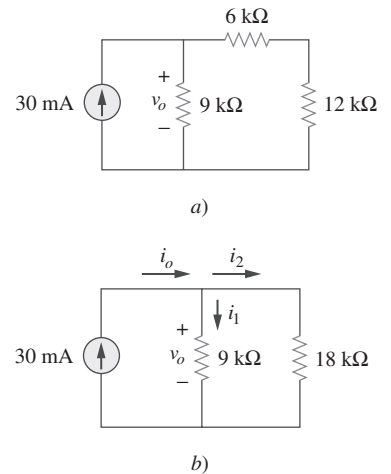


Figura 2.44 Para el ejemplo 2.13: a) circuito original, b) su circuito equivalente.

Nótese que la potencia suministrada (5.4 W) es igual a la potencia absorbida ($1.2 + 0.6 + 3.6 = 5.4$ W). Ésta es una manera de comprobar resultados.

Problema de práctica 2.13

 

En referencia al circuito que aparece en la figura 2.45, halle: a) v_1 y v_2 , b) la potencia disipada en los resistores de 3 y 20 kΩ y c) la potencia suministrada por la fuente de corriente.

Respuesta: a) 45 V, 60 V, b) 675 mW, 180 mW, c) 1.8 mW.

Figura 2.45 Para el problema de práctica 2.13.

2.7 †Transformaciones estrella-delta

 


Figura 2.46 Red puente.

En el análisis de circuitos suelen surgir situaciones en las que los resistores no están en paralelo ni en serie. Por ejemplo, considérese el circuito puente de la figura 2.46. ¿Cómo se combinan los resistores R_1 a R_6 cuando no están en serie ni en paralelo? Muchos circuitos del tipo mostrado en la figura 2.46 pueden simplificarse usando redes equivalentes de tres terminales. Éstas son la red en estrella (Y) o en te (T) que aparece en la figura 2.47 y la red delta (Δ) o pi (Π) que aparece en la figura 2.48. Estas redes se presentan por sí mismas o como parte de una red mayor. Se usan en redes trifásicas, filtros eléctricos y redes de acoplamiento. El principal interés es cómo identificarlas cuando aparecen como parte de una red y cómo aplicar la transformación estrella-delta en el análisis de esa red.

 


Figura 2.47 Dos formas de la misma red: a) Y, b) T.

Conversión delta a estrella

Supóngase que es más conveniente trabajar con una red en estrella en un lugar donde el circuito contiene una configuración en delta. Se superpone una red en estrella en la red en delta existente y se hallan las resistencias equivalentes en la red en estrella. Para obtener las resistencias equivalentes en la red en estrella, hay que comparar las dos redes y cerciorarse de que la resistencia entre cada par de nodos en la red Δ (o Π) sea igual a la resistencia entre el mismo par de nodos en la red Y (o T). Para las terminales 1 y 2 de las figuras 2.47 y 2.48, por ejemplo,

$$\begin{aligned} R_{12}(Y) &= R_1 + R_3 \\ R_{12}(\Delta) &= R_b \parallel (R_a + R_c) \end{aligned} \quad (2.46)$$

Dejando $R_{12}(Y) = R_{12}(\Delta)$, se obtiene

$$R_{12} = R_1 + R_3 = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47a)$$

De igual manera,

$$R_{13} = R_1 + R_2 = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47b)$$

$$R_{34} = R_2 = R_3 = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.47c)$$

Al sustraer la ecuación (2.47c) de la ecuación (2.47a) se obtiene

$$R_1 - R_2 = \frac{R_c(R_b - R_a)}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.48)$$

La suma de las ecuaciones (2.47b) y (2.48) origina

 
 


Figura 2.48 Dos formas de la misma red: a) Δ , b) Π .

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.49)$$

y la sustracción de la ecuación (2.48) de la ecuación (2.47b) origina

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.50)$$

Al restar la ecuación (2.49) de la ecuación (2.47a) se obtiene

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} \quad (2.51)$$

No es necesario memorizar las ecuaciones (2.49) a (2.51). Para transformar una red Δ en Y, se crea un nodo extra n , como se indica en la figura 2.49, y se sigue esta regla de conversión:

Cada resistor de la red Y es el producto de los resistores de las dos ramas Δ adyacentes dividido entre la suma de los tres resistores de Δ .

Se puede seguir esta regla y obtener las ecuaciones (2.49) a (2.51) a partir de la figura 2.49.

Conversión estrella a delta

Para obtener las fórmulas de conversión que transformen una red en estrella en una red delta equivalente, en las ecuaciones (2.49) a (2.51) se advierte que

$$\begin{aligned} R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 &= \frac{R_a R_b R_c (R_a + R_b + R_c)}{(R_a + R_b + R_c)^2} \\ &= \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} \end{aligned} \quad (2.52)$$

La división de la ecuación (2.52) entre cada una de las ecuaciones (2.49) a (2.51) conduce a las siguientes ecuaciones:

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \quad (2.53)$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \quad (2.54)$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \quad (2.55)$$

Con base en las ecuaciones (2.53) a (2.55) y en la figura 2.49, la regla de conversión para Y en Δ es la siguiente:

Cada resistor de la red Δ es la suma de todos los productos posibles de los resistores Y tomados de dos en dos, dividido entre el resistor opuesto en Y.

Se dice que las redes Y y Δ están *equilibradas* cuando

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y, \quad R_a = R_b = R_c = R_d \quad (2.56)$$

 


Figura 2.49 Superposición de redes Y y Δ como ayuda en la transformación de una en otra.

En estas condiciones, las fórmulas de conversión vienen a ser

$$R_Y = \frac{R_\Delta}{3} \quad \text{o sea} \quad R_\Delta = 3 R_Y \quad (2.57)$$

Es posible que provoque sorpresa que R_Y sea menor que R_Δ . A este respecto, obsérvese que la conexión en Y es como una conexión “en serie”, mientras que la conexión en Δ es como una conexión “en paralelo”.

Nótese que al hacer la transformación, no se quita nada del circuito ni se agrega algo nuevo en él. Solamente se están sustituyendo patrones de red, de tres terminales diferentes, equivalentes matemáticamente para crear un circuito en el que los resistores estén en serie o en paralelo, lo que nos permite calcular la R_{eq} de ser necesario.

Ejemplo 2.14

Convierta la red Δ de la figura 2.50a) en una red Y equivalente.

Solución: Al usar las ecuaciones (2.49) a (2.51) se obtiene

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10 \times 25}{15 + 10 + 25} = \frac{250}{50} = 5 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c} = \frac{25 \times 15}{50} = 7.5 \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} = \frac{15 \times 10}{50} = 3 \Omega$$

La red Y equivalente se muestra en la figura 2.50b).


 


Figura 2.50 Para el ejemplo 2.14: a) red Δ original, b) red Y equivalente.

Problema de práctica 2.14

 

Transforme la red en estrella de la figura 2.51 en una red delta.

Respuesta: $R_a = 140 \Omega$, $R_b = 70 \Omega$, $R_c = 35 \Omega$.

Figura 2.51 Para el problema de práctica 2.14.

Obtenga la resistencia equivalente R_{ab} para el circuito de la figura 2.52 y úsela para hallar la corriente i .

Ejemplo 2.15

Solución:

- Definir.** El problema está definido con claridad. Tenga en cuenta, sin embargo, que normalmente esta parte consumirá de manera merecida mucho más tiempo.
- Presentar.** Es obvio que si se elimina la fuente de tensión, se termina con un circuito puramente resistivo. Dado que éste está compuesto por deltas y estrellas, se tiene un proceso más complejo de combinación de los elementos. Se pueden usar transformaciones estrella-delta como un método para hallar una solución. Es útil localizar las estrellas (hay dos de ellas, una en n y la otra en c) y las deltas (hay tres: can , abn , cnb).
- Alternativas.** Pueden usarse varios métodos para resolver este problema. Puesto que el tema de la sección 2.7 es la transformación estrella-delta, ésta debería ser la técnica por usar. Otro método sería determinar la resistencia equivalente inyectando una corriente de un amperio en el circuito y hallando la tensión entre a y b ; este método se aprenderá en el capítulo 4.

El método que se puede aplicar aquí como comprobación sería usar una transformación estrella-delta como la primera solución del problema. Después se puede comprobar la solución comenzando con una transformación delta-estrella.

- Intentar.** En este circuito hay dos redes Y y tres redes Δ . La transformación de sólo una de ellas simplificará el circuito. Si se convierte la red Y comprendida por los resistores de 5, 10 y 20 Ω , se puede seleccionar

$$R_1 = 10 \Omega, \quad R_2 = 20 \Omega, \quad R_3 = 5 \Omega$$

Así, con las ecuaciones (2.53) a (2.55) se tiene

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = \frac{10 \times 20 + 20 \times 5 + 5 \times 10}{10} \\ = \frac{350}{10} = 35 \Omega$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} = \frac{350}{20} = 17.5 \Omega$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} = \frac{350}{5} = 70 \Omega$$

Con la Y convertida en Δ , el circuito equivalente (con la fuente de tensión eliminada por ahora) se presenta en la figura 2.53a). Al combinar los tres pares de resistores en paralelo se obtiene

$$70 \parallel 30 = \frac{70 \times 30}{70 + 30} = 21 \Omega$$

$$12.5 \parallel 17.5 = \frac{12.5 \times 17.5}{12.5 + 17.5} = 7.292 \Omega$$

$$15 \parallel 35 = \frac{15 \times 35}{15 + 35} = 10.5 \Omega$$

por lo que el circuito equivalente es el que se muestra en la figura 2.53b). De este modo, se halla

$$R_{ab} = (7.292 + 10.5) \parallel 21 = \frac{17.792 \times 21}{17.792 + 21} = \mathbf{9.632 \Omega}$$

Entonces,
$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.632} = \mathbf{12.458 \text{ A}}$$



 



Figura 2.52 Para el ejemplo 2.15.

 

a)

 

b)

 

c)

Figura 2.53 Circuitos equivalentes a la figura 2.52, con la fuente de tensión eliminada.

Obsérvese que se ha resuelto exitosamente el problema. Ahora se debe evaluar la solución.

5. **Evaluar.** Ahora se debe determinar si la respuesta es correcta, y después evaluar la solución final.

Es relativamente fácil comprobar la respuesta; se hace resolviendo el problema a partir de una transformación delta-estrella. Se transforma la delta, *can*, en estrella.

Sean $R_c = 10 \Omega$, $R_a = 5 \Omega$ y $R_n = 12.5 \Omega$. Esto conducirá a (concediendo que d representa la parte media de la estrella):

$$R_{ad} = \frac{R_c R_n}{R_a + R_c + R_n} = \frac{10 \times 12.5}{5 + 10 + 12.5} = 4.545 \Omega$$

$$R_{cd} = \frac{R_a R_n}{27.5} = \frac{5 \times 12.5}{27.5} = 2.273 \Omega$$

$$R_{nd} = \frac{R_a R_c}{27.5} = \frac{5 \times 10}{27.5} = 1.8182 \Omega$$

Esto conduce ahora al circuito que se muestra en la figura 2.53c). Si se examina la resistencia entre d y b , se tienen en paralelo dos combinaciones en serie, lo que produce

$$R_{db} = \frac{(2.273 + 15)(1.8182 + 20)}{2.273 + 15 + 1.8182 + 20} = \frac{376.9}{39.09} = 9.642 \Omega$$

Esto está en serie con el resistor de 4.545Ω , los que a su vez están en paralelo con el resistor de 30Ω . Esto proporciona entonces la resistencia equivalente del circuito.

$$R_{ab} = \frac{(9.642 + 4.545)30}{9.642 + 4.545 + 30} = \frac{425.6}{44.19} = \mathbf{9.631 \Omega}$$

Esto conduce ahora a

$$i = \frac{v_s}{R_{ab}} = \frac{120}{9.631} = \mathbf{12.46 \text{ A}}$$

Adviértase que el empleo de las dos variantes de la transformación estrella-delta ofrece el mismo resultado. Esto representa una muy buena comprobación.

6. **¿Satisfactorio?** Dado que se ha hallado la respuesta deseada determinando primero la resistencia equivalente del circuito y comprobando después la respuesta, es evidente que la solución es satisfactoria. Esto quiere decir que se le podría presentar a quien planteó el problema.

Problema de práctica 2.15

En referencia a la red puente de la figura 2.54, halle R_{ab} e i .

 


Figura 2.54 Para el problema de práctica 2.15.

Respuesta: 40Ω , 6 A .


2.8 †Aplicaciones

Los resistores se usan con frecuencia para modelar dispositivos que convierten energía eléctrica en térmica o en otras formas de energía. Tales dispositivos incluyen alambre conductor, bombillas eléctricas, calentadores eléctricos, estufas y hornos eléctricos, y altavoces. En esta sección consideraremos dos problemas reales en los que se aplican los conceptos tratados en este capítulo: sistemas de iluminación eléctrica y diseño de medidores de cd.

Perfiles históricos

Thomas Alva Edison (1847-1931) fue quizá el mayor inventor estadounidense. Patentó 1 093 inventos, de tanta trascendencia histórica como la bombilla eléctrica incandescente, el fonógrafo y los primeros filmes comerciales.

Nació en Milan, Ohio, y fue el menor de siete hijos. Edison sólo recibió tres meses de educación formal, pues detestaba la escuela. Su madre lo educó en casa, y pronto leía por sí solo. En 1868 leyó uno de los libros de Faraday y encontró su vocación. En 1876 se trasladó a Menlo Park, Nueva Jersey, donde administró un laboratorio de investigación bien abastecido de personal. La mayoría de sus inventos salió de ese laboratorio, el cual sirvió como modelo para modernas organizaciones de investigación. A causa de la diversidad de sus intereses y del abrumador número de sus inventos y patentes, Edison empezó a establecer compañías manufactureras para la fabricación de los aparatos que inventaba. Diseñó la primera estación de energía eléctrica para el suministro de luz. La educación formal en ingeniería eléctrica comenzó a mediados de la década de 1880, con Edison como modelo y líder.

 

Biblioteca del Congreso

2.8.1 Sistemas de iluminación

Los sistemas de iluminación, como el de una casa o un árbol de Navidad, suelen constar de N lámparas conectadas ya sea en paralelo o en serie, como se indica en la figura 2.55. Cada lámpara es modelada como resistor. Suponiendo que todas las lámparas son idénticas y que V_o es la tensión de la línea eléctrica, la tensión en cada lámpara es V_o en el caso de la conexión en paralelo y a V_o/N en la conexión en serie. Esta última es fácil de fabricar, pero rara vez se usa en la práctica, por al menos dos razones. Primero, es menos confiable; cuando una lámpara falla, todas se apagan. Segundo, es más difícil de mantener; cuando una lámpara está dañada, deben probarse todas una por una para detectar la defectuosa.

Hasta aquí se ha supuesto que los alambres de conexión son conductores perfectos (es decir, conductores de resistencia cero). Pero en los sistemas físicos reales, la resistencia del alambre de conexión puede ser apreciablemente grande, y la modelación del sistema debe incluir esa resistencia.

 


Figura 2.55 a) Conexión en paralelo de bombillas eléctricas, b) conexión en serie de bombillas eléctricas.

Tres bombillas eléctricas están conectadas a una batería de 9 V, como se indica en la figura 2.56a). Calcule: a) la corriente total suministrada por la batería, b) la corriente que circula por cada bombilla, c) la resistencia de cada bombilla.

Ejemplo 2.16

Solución:

a) La potencia total suministrada por la batería es igual a la potencia total absorbida por las bombillas; es decir,

$$p = 15 + 10 + 20 = 45 \text{ W}$$

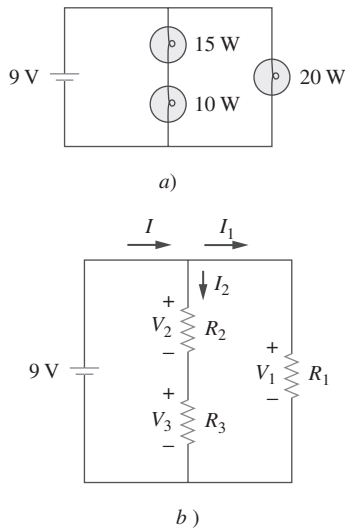


Figura 2.56 a) Sistema de iluminación con tres bombillas, b) modelo del circuito equivalente resistivo.

Puesto que $p = VI$, la corriente total suministrada por la batería es

$$I = \frac{p}{V} = \frac{45}{9} = 5 \text{ A}$$

b) Las bombillas pueden modelarse como resistores, como se muestra en la figura 2.56b). Dado que R_1 (la bombilla de 20 W) está en paralelo con la batería lo mismo que con la combinación en serie de R_2 y R_3 ,

$$V_1 = V_2 + V_3 = 9 \text{ V}$$

La corriente a través de R_1 es

$$I_1 = \frac{p_1}{V_1} = \frac{20}{9} = 2.222 \text{ A}$$

Por la LCK, la corriente a través de la combinación en serie de R_2 y R_3 es

$$I_2 = I - I_1 = 5 - 2.222 = 2.778 \text{ A}$$

c) Puesto que $p = I^2R$,

$$R_1 = \frac{p_1}{I_1^2} = \frac{20}{2.222^2} = 4.05 \Omega$$

$$R_2 = \frac{p_2}{I_2^2} = \frac{15}{2.777^2} = 1.945 \Omega$$

$$R_3 = \frac{p_3}{I_3^2} = \frac{10}{2.777^2} = 1.297 \Omega$$

Problema de práctica 2.16

Remítase a la figura 2.55 y supóngase que hay 10 bombillas eléctricas que pueden conectarse en paralelo y 10 que pueden conectarse en serie, cada una de ellas con un valor nominal de potencia de 40 W. Si la tensión en la toma de corriente es de 110 V para las conexiones en paralelo y en serie, calcule la corriente que circula a través de cada bombilla en ambos casos.

Respuesta: 364 mA (en paralelo), 3.64 A (en serie).

2.8.2 Diseño de medidores de cd

Por su propia naturaleza, los resistores se usan para controlar el flujo de corriente. Esta propiedad se aprovecha en varias aplicaciones, como en un potenciómetro (figura 2.57). La palabra *potenciómetro*, derivada de las palabras *potencial* y *medidor*, implica que el potencial puede medirse. El potenciómetro (o pot para abreviar) es un dispositivo de tres terminales que opera con base en el principio de la división de tensión. Es en esencia un divisor de tensión ajustable. En su calidad de regulador de tensión, se utiliza como control de volumen o nivel en radios, televisores y otros aparatos. En la figura 2.57,

 


Figura 2.57 Niveles de potencial controlados por el potenciómetro.

$$V_{\text{sal}} = V_{bc} = \frac{R_{bc}}{R_{ac}} V_{\text{ent}} \quad (2.58)$$

donde $R_{ac} = R_{ab} + R_{bc}$. Así, V_{sal} disminuye o aumenta cuando el contacto deslizante del potenciómetro se mueve hacia c o a , respectivamente.

Otra aplicación en la que se utilizan los resistores para controlar el flujo de corriente es la de los medidores de cd analógicos: el amperímetro, el voltímetro y el óhmetro, los cuales miden corriente, tensión y resistencia, respectivamente. En todos esos medidores se emplea el mecanismo del medidor de d'Arsonval, que se muestra en la figura 2.58. Este mecanismo consta en esencia de una bobina de núcleo de hierro móvil montada sobre un pivote entre los polos de un imán permanente. Cuando fluye corriente por

Un instrumento capaz de medir tensión, corriente y resistencia se llama *multímetro* o *medidor de volt-ohm*.

 


Figura 2.58 Mecanismo del medidor de d'Arsonval.

 


Figura 2.59 Conexión de un voltímetro y un amperímetro a un elemento.

la bobina, ésta produce un momento de torsión que causa que la aguja se desvíe. La cantidad de corriente que circula a través de la bobina determina la desviación de la aguja, la cual es registrada en una escala unida al movimiento del medidor. Por ejemplo, si el mecanismo del medidor tiene una especificación de 1 mA, 50 Ω, se necesitaría 1 mA para causar una desviación de máxima escala en el mecanismo del medidor. Mediante la introducción de circuitería adicional al mecanismo del medidor de d'Arsonval es posible construir un amperímetro, voltímetro u óhmetro.

Considérese la figura 2.59, en la que un voltímetro y un amperímetro analógicos están conectados a un elemento. El voltímetro mide la tensión en una carga, por lo tanto, está conectado en paralelo con el elemento. Como se observa en la figura 2.60a), el voltímetro consta de un mecanismo de d'Arsonval en serie con un resistor cuya resistencia R_m se hace deliberadamente muy grande (infinita en teoría), para minimizar la corriente tomada del circuito. Para ampliar el intervalo de tensión que puede medir el medidor, suelen conectarse resistores multiplicadores en serie con los voltímetros, como se muestra en la figura 2.60b). El voltímetro de intervalo múltiple de dicha figura puede medir tensiones de 0 a 1 V, 0 a 10 V o 0 a 100 V, dependiendo de que el interruptor esté conectado a R_1 , R_2 o R_3 , respectivamente.

Ahora se presenta el cálculo del resistor multiplicador R_n para el voltímetro de un solo intervalo de la figura 2.60a), o $R_n = R_1$, R_2 o R_3 para el voltímetro de intervalo múltiple de la figura 2.60b). Se necesita determinar el valor del R_n que se va a conectar en serie con la resistencia interna R_m del voltímetro. En cualquier diseño se considera la condición del peor de los casos. En esta circunstancia, el peor de los casos ocurre cuando la corriente de escala máxima $I_{fs} = I_m$ fluye por el medidor. Esto debería corresponder a la lectura de tensión máxima o a la tensión de escala máxima V_{fs} .* Dado que la resistencia multiplicadora R_n está en serie con la resistencia interna R_m ,

$$V_{fs} = I_{fs}(R_n + R_m) \tag{2.59}$$

De esto se obtiene
$$R_n = \frac{V_{fs}}{I_{fs}} - R_m \tag{2.60}$$

De igual forma, el amperímetro mide la corriente que circula por la carga y está conectada en serie con él. Como se indica en la figura 2.61a), el amperímetro consta de un mecanismo de d'Arsonval en paralelo con un resistor, cuya resistencia R_m se hace deliberadamente muy pequeña (teóricamente cero) para minimizar la caída de

Una carga es un componente que recibe energía (un receptor de energía), en oposición a un generador, que suministra energía (una fuente de energía). En la sección 4.9.1 se explicará más sobre la carga.

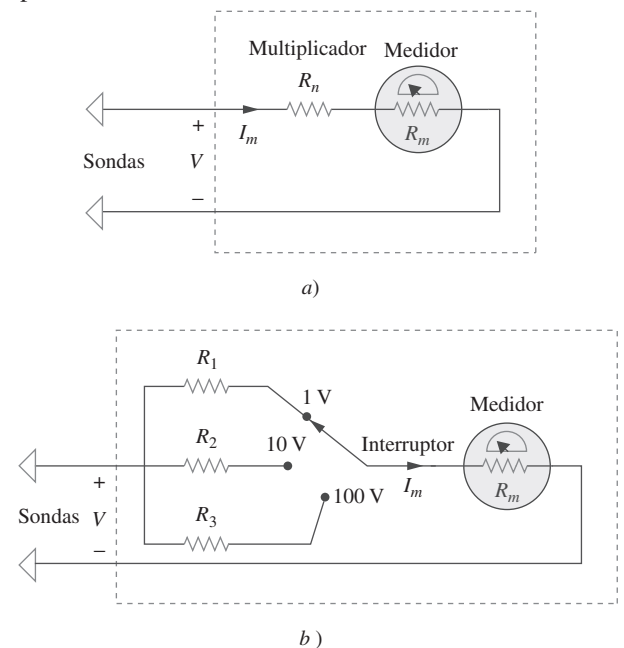


Figura 2.60 Voltímetros: a) tipo de una escala, b) tipo de escala múltiple.

* Nota de RT: V_{fs} también se conoce como V_{em} en algunos países de habla hispana.

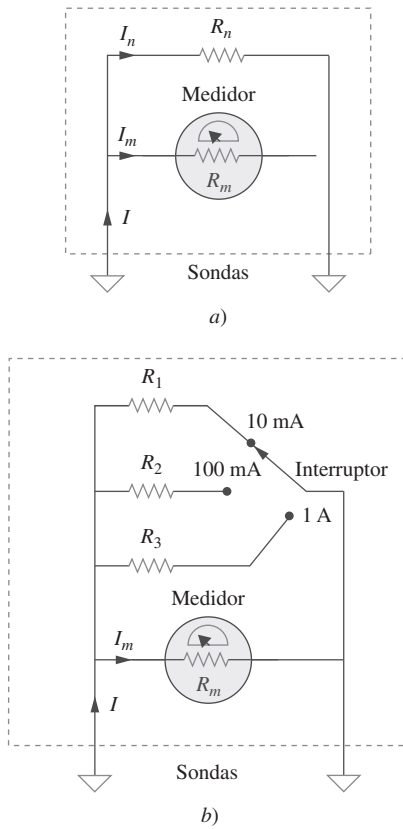


Figura 2.61 Amperímetros: a) tipo de una escala, b) tipo de escala múltiple.

 


Figura 2.62 Dos maneras de medir la resistencia: a) con un amperímetro y un voltímetro, b) con un óhmetro.

tensión en sus terminales. Con el fin de permitir los intervalos múltiples, casi siempre se conectan resistores en derivación en paralelo con R_m , como se advierte en la figura 2.61b). Estos resistores permiten al medidor realizar mediciones en el intervalo 0-10 mA, 0-100 mA o 0-1 A, dependiendo de que el interruptor se conecte a R_1 , R_2 o R_3 , respectivamente.

Ahora el objetivo es obtener la R_n en derivación multiplicadora para el amperímetro de un solo intervalo de la figura 2.61a), o $R_n = R_1, R_2$ o R_3 para el amperímetro de intervalo múltiple de la figura 2.61b). Obsérvese que R_m y R_n están en paralelo y que la lectura de escala máxima $I = I_{fs} = I_m + I_n$, donde I_n es la corriente que pasa por el resistor en derivación R_n en derivación. La aplicación del principio de división de corriente produce

$$I_m = \frac{R_n}{R_n - R_m} I_{fs}$$

$$R_m = \frac{I_m}{I_{fs} - I_m} I_m \quad (2.61)$$

o sea

La resistencia R_x de un resistor lineal puede medirse de dos nodos. Una manera indirecta es medir la corriente I que fluye por la resistencia al conectar a la misma un amperímetro en serie, y la tensión V en sus terminales conectándole un voltímetro en paralelo, como se muestra en la figura 2.62a). Así pues,

$$R_x = \frac{V}{I} \quad (2.62)$$

El método directo para medir la resistencia es usar un óhmetro. Éste consta básicamente de un mecanismo de d'Arsonval, un resistor variable o potenciómetro y una batería, como se advierte en la figura 2.62b). La aplicación de la LTK al circuito de esta última figura da como resultado

$$E = (R + R_m + R_x) I_m$$

$$R_x = \frac{E}{I_m} - (R + R_m) \quad (2.63)$$

o sea

El resistor R es seleccionado de manera que el medidor registre una desviación de escala máxima; esto es, $I_m = I_{fs}$ cuando $R_x = 0$. Esto implica que

$$E = (R + R_m) I_{fs} \quad (2.64)$$

La sustitución de la ecuación (2.64) en la (2.63) conduce a

$$R_x = \left(\frac{I_{fs}}{I_m} - 1 \right) (R + R_m) \quad (2.65)$$

Como ya se mencionó, los tipos de medidores expuestos se conocen como medidores *analógicos* y se basan en el mecanismo del medidor de d'Arsonval. Otro tipo de medidor, llamado *medidor digital*, se basa en elementos de circuitos activos como los amplificadores operacionales. Por ejemplo, un multímetro digital presenta como números discretos a las mediciones de tensión de cd o ca, corriente y resistencia, en vez de utilizar la desviación de la aguja en una escala continua como ocurre con el multímetro analógico. Los medidores digitales son los que con mayor probabilidad utilizaría el lector en un laboratorio moderno. Sin embargo, el diseño de medidores digitales escapa al alcance de este libro.

Ejemplo 2.17

Siguiendo el arreglo del voltímetro de la figura 2.60 diseñe un voltímetro para los siguientes intervalos múltiples:


- a) 0-1 V b) 0-5 V c) 0-50 V d) 0-100 V

Perfiles históricos

Samuel F. B. Morse (1791-1872), pintor estadounidense, inventó el telégrafo, la primera aplicación práctica comercializada de la electricidad.

Morse nació en Charlestown, Massachusetts, y estudió en Yale y en la Royal Academy of Arts de Londres para ser artista. En la década de 1830 se interesó en el desarrollo de un telégrafo. Ya tenía un modelo funcional en 1836, y solicitó una patente en 1838. El senado de Estados Unidos le asignó fondos para la construcción de una línea telegráfica entre Baltimore y Washington D.C. El 24 de mayo de 1844 envió el famoso primer mensaje: “¡Qué ha hecho Dios!” Morse también elaboró un código de puntos y rayas en representación de letras y números, para el envío de mensajes por el telégrafo. La creación del telégrafo llevó a la invención del teléfono.

Biblioteca del Congreso

 

Suponga que la resistencia interna $R_m = 2 \text{ k}\Omega$ y la corriente de escala máxima $I_{fs} = 100 \mu\text{A}$.

Solución: Se aplica la ecuación (2.60) y se supone que R_1 , R_2 , R_3 y R_4 corresponden a los intervalos 0-1 V, 0-5 V, 0-50 V y 0-100 V, respectivamente.

a) Para el intervalo 0-1 V,

$$R_1 = \frac{1}{100 \times 10^{-6}} - 2\,000 = 10\,000 - 2\,000 = 8 \text{ k}\Omega$$

b) Para el intervalo 0-5 V,

$$R_2 = \frac{5}{100 \times 10^{-6}} - 2\,000 = 50\,000 - 2\,000 = 48 \text{ k}\Omega$$

c) Para el intervalo 0-50 V,

$$R_3 = \frac{50}{100 \times 10^{-6}} - 2\,000 = 500\,000 - 2\,000 = 498 \text{ k}\Omega$$

d) Para el intervalo 0-100 V,

$$R_4 = \frac{100}{100 \times 10^{-6}} - 2\,000 = 1\,000\,000 - 2\,000 = 998 \text{ k}\Omega$$

Nótese que la proporción entre la resistencia total ($R_n + R_m$) y la tensión a escala máxima V_{fs} es constante e igual a $1/I_{fs}$ en los cuatro intervalos. Esta proporción (dada en ohms por volt, o Ω/V) se conoce como *sensibilidad* del voltímetro. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor es el voltímetro.

Siguiendo el arreglo del amperímetro de la figura 2.61, diseñe un aparato de este tipo para los siguientes intervalos múltiples:

a) 0-1 A b) 0-100 mA c) 0-10 mA

Suponga la corriente de escala máxima del medidor como $I_m = 1 \text{ mA}$ y la resistencia interna del amperímetro como $R_m = 50 \Omega$.

Respuesta: Resistores en derivación: 50 m Ω , 505 m Ω , 5.556 Ω . _____

Problema de práctica 2.17

2.9 Resumen

1. Un resistor es un elemento pasivo en el cual su tensión v es directamente proporcional a la corriente i que circula por él. Es decir, es un dispositivo que cumple la ley de Ohm,

$$v = iR$$

donde R es la resistencia del resistor.

2. Un cortocircuito es un resistor (un alambre perfectamente conductor) con resistencia cero ($R = 0$). Un circuito abierto es un resistor con resistencia infinita ($R = \infty$).
3. La conductancia G de un resistor es el recíproco de su resistencia:

$$G = \frac{1}{R}$$

4. Una rama es un elemento de dos terminales en un circuito eléctrico. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. Un lazo corresponde a una trayectoria cerrada en un circuito. El número de ramas b , el número de nodos n y el de lazos independientes l en una red se relacionan de la siguiente manera:

$$b = l + n - 1$$

5. La ley de corriente de Kirchhoff (LCK) establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a cero. En otras palabras, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.
6. La ley de tensión de Kirchhoff (LTK) establece que la suma algebraica de las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es igual a cero. En otras palabras, la suma de los aumentos de tensiones es igual a la suma de las caídas de tensión.
7. Dos elementos se encuentran en serie cuando están conectados secuencialmente, terminal con terminal. Cuando los elementos están en serie, circula por ellos la misma corriente ($i_1 = i_2$). Se encuentran en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos. Elementos en paralelo siempre tienen la misma tensión ($v_1 = v_2$).

8. Cuando dos resistores $R_1 (= 1/G_1)$ y $R_2 (= 1/G_2)$ están en serie, su resistencia equivalente R_{eq} y su conductancia equivalente G_{eq} son

$$R_{eq} = R_1 + R_2, \quad G_{eq} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$$

9. Cuando dos resistores $R_1 (= 1/G_1)$ y $R_2 (= 1/G_2)$ están en paralelo, su resistencia equivalente R_{eq} y su conductancia equivalente G_{eq} son

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \quad G_{eq} = G_1 + G_2$$

10. El principio de división de tensión de dos resistores en serie es

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$$

11. El principio de división de corriente para dos resistores en paralelo corresponde a

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

12. Las fórmulas para una transformación delta a estrella son

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

13. Las fórmulas para una transformación estrella a delta son

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

14. Las leyes básicas incluidas en este capítulo pueden aplicarse a problemas de iluminación eléctrica y diseño de medidores de cd.

Preguntas de repaso

- 2.1** El recíproco de la resistencia es:
- a) tensión b) corriente
c) conductancia d) coulombs
- 2.2** Un calefactor eléctrico toma 10 A de una línea de 120 V. La resistencia del calefactor es:
- a) 1 200 Ω b) 120 Ω
c) 12 Ω d) 1.2 Ω
- 2.3** La caída de tensión en un tostador de 1.5 kW que toma una corriente de 12 A es:
- a) 18 kV b) 125 V
c) 120 V d) 10.42 V
- 2.4** La corriente máxima que un resistor de 2 W y 80 k Ω puede conducir con seguridad es:
- a) 160 kA b) 40 kA
c) 5 mA d) 25 μ A
- 2.5** Una red tiene 12 ramas y 8 lazos independientes. ¿Cuántos nodos hay en ella?
- a) 19 b) 17
c) 5 d) 4
- 2.6** La corriente I en el circuito de la figura 2.63 es de:
- a) -0.8 A b) -0.2 A
c) 0.2 A d) 0.8 A

 


Figura 2.63 Para la pregunta de repaso 2.6.

2.7 La corriente I_o de la figura 2.64 es de:

- a) -4 A b) -2 A
- c) 4 A d) 16 A

 


Figura 2.64 Para la pregunta de repaso 2.7.

2.8 En el circuito de la figura 2.65, V es igual a:

- a) 30 V b) 14 V
- c) 10 V d) 6 V

 


Figura 2.65 Para la pregunta de repaso 2.8.

2.9 ¿Cuál de los circuitos de la figura 2.66 producirá $V_{ab} = 7\text{ V}$?

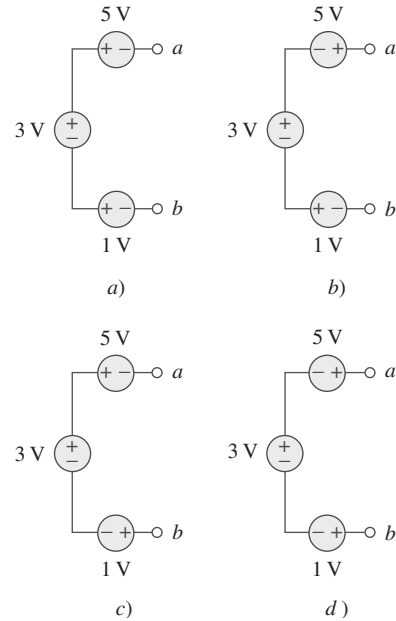


Figura 2.66 Para la pregunta de repaso 2.9.

2.10 En el circuito de la figura 2.67, un decremento en R_3 lleva a un decremento de; seleccione todo lo que proceda:

- a) corriente a través de R_3
- b) tensión alrededor de R_3
- c) tensión alrededor de R_1
- d) potencia disipada en R_2
- e) ninguno de los casos anteriores

 


Figura 2.67 Para la pregunta de repaso 2.10.

Respuestas: 2.1c, 2.2c, 2.3b, 2.4c, 2.5c, 2.6b, 2.7a, 2.8d, 2.9d, 2.10b, d.

Problemas

Sección 2.2 Ley de Ohm

- 2.1** Diseñe un problema completo con solución para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la ley de Ohm. Use por lo menos dos resistores y una fuente de tensión. *Sugerencia:* es posible usar ambos resistores juntos, uno a la vez; usted decide. Sea creativo.
- 2.2** Halle la resistencia en caliente de una bombilla eléctrica de valor nominal de 60 W y 120 V .

- 2.3** Una barra de silicio es de 4 cm de largo con sección transversal circular. Si su resistencia es de $240\ \Omega$ a temperatura ambiente, ¿cuál es el radio de su sección transversal?
- 2.4** a) Calcule la corriente i en la figura 2.68 cuando el interruptor está en la posición 1.
b) Halle la corriente cuando el interruptor está en la posición 2.

 


Figura 2.68 Para el problema 2.4.

Sección 2.3 Nodos, ramas y lazos

2.5 Para la gráfica de la red en la figura 2.69, halle el número de nodos, ramas y lazos.

 


Figura 2.69 Para el problema 2.5.

2.6 En la gráfica de la red que se muestra en la figura 2.70, determine el número de ramas y nodos.

 


Figura 2.70 Para el problema 2.6.

2.7 Determine el número de ramas y nodos en el circuito de la figura 2.71.

 


Figura 2.71 Para el problema 2.7.

Sección 2.4 Leyes de Kirchhoff

2.8 Diseñe un problema completo con solución para ayudar a otros estudiantes a comprender mejor la LCK. Diseñe el problema especificando valores de i_a , i_b e i_c mostrados en la figura 2.72 y pidiéndoles que lo resuelvan para valores de i_1 , i_2 e i_3 . Tenga cuidado al especificar corrientes realistas.

 


Figura 2.72 Para el problema 2.8.

2.9 Halle i_1 , i_2 e i_3 en la figura 2.73.

 


Figura 2.73 Para el problema 2.9.

2.10 Determine i_1 e i_2 en el circuito de la figura 2.74.

 


Figura 2.74 Para el problema 2.10.

2.11 En el circuito de la figura 2.75, calcule V_1 y V_2 .

 


Figura 2.75 Para el problema 2.11.

2.12 En el circuito de la figura 2.76, obtenga v_1 , v_2 y v_3 .

 


Figura 2.76 Para el problema 2.12.

2.13 En referencia al circuito de la figura 2.77, aplique la LCK para hallar las corrientes de las ramas I_1 a I_4 .

 


Figura 2.77 Para el problema 2.13.

2.14 Dado el circuito de la figura 2.78, aplique la LTK para hallar las tensiones de las ramas V_1 a V_4 .

 


Figura 2.78 Para el problema 2.14.

2.15 Calcule v e i_x en el circuito de la figura 2.79.

 


Figura 2.79 Para el problema 2.15.

2.16 Determine V_o en el circuito de la figura 2.80.

 


Figura 2.80 Para el problema 2.16.

2.17 Obtenga v_1 a v_3 en el circuito de la figura 2.81.

 


Figura 2.81 Para el problema 2.17.

2.18 Halle I y V_{ab} en el circuito de la figura 2.82.

 


Figura 2.82 Para el problema 2.18.

2.19 En el circuito de la figura 2.83, halle I , la potencia disipada por el resistor y la potencia suministrada por cada fuente.

 


Figura 2.83 Para el problema 2.19.

2.20 Determine i_o en el circuito de la figura 2.84.

 


Figura 2.84 Para el problema 2.20.

2.21 Halle V_x en el circuito de la figura 2.85.

 


Figura 2.85 Para el problema 2.21.

2.22 Halle V_o en el circuito de la figura 2.86 y la potencia disipada por la fuente controlada.

 


Figura 2.86 Para el problema 2.22.

2.23 En el circuito que se muestra en la figura 2.87, determine v_x y la potencia absorbida por el resistor de $12\ \Omega$.

 


Figura 2.87 Para el problema 2.23.

2.24 En referencia al circuito de la figura 2.88, halle V_o/V_s en términos de α , R_1 , R_2 , R_3 y R_4 . Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$, ¿qué valor de α producirá $|V_o/V_s| = 10$?

 


Figura 2.88 Para el problema 2.24.

2.25 Para la red de la figura 2.89, halle la corriente, tensión y potencia asociadas con el resistor de $20\ \text{k}\Omega$.

 


Figura 2.89 Para el problema 2.25.

Secciones 2.5 y 2.6 Resistores en serie y en paralelo

2.26 Para el circuito de la figura 2.90, $i_o = 2\ \text{A}$. Calcule i_x y la potencia total disipada por el circuito.

 


Figura 2.90 Para el problema 2.26.

2.27 Calcule I_o en el circuito de la figura 2.91.

 


Figura 2.91 Para el problema 2.27.

2.28 Diseñe un problema, usando la figura 2.92, para ayudar a otros estudiantes a comprender los circuitos en serie y en paralelo.

 


Figura 2.92 Para el problema 2.28.

2.29 Todos los resistores de la figura 2.93 son de $5\ \Omega$. Halle R_{eq} .

 


Figura 2.93 Para el problema 2.29.

2.30 Halle R_{eq} para el circuito de la figura 2.94.

 


Figura 2.94 Para el problema 2.30.

2.31 Para el circuito de la figura 2.95, determine i_1 a i_5 .

 


Figura 2.95 Para el problema 2.31.

2.32 Halle i_1 a i_4 en el circuito de la figura 2.96.

 


Figura 2.96 Para el problema 2.32.

2.33 Obtenga v e i en el circuito de la figura 2.97.

 


Figura 2.97 Para el problema 2.33.

2.34 Usando la combinación de resistencias en serie/en paralelo, halle la resistencia equivalente vista por la fuente en el circuito de la figura 2.98. Halle la potencia total disipada.

 


Figura 2.98 Para el problema 2.34.

2.35 Calcule V_o e I_o en el circuito de la figura 2.99.

 


Figura 2.99 Para el problema 2.35.

2.36 Halle i y V_o en el circuito de la figura 2.100.

 


Figura 2.100 Para el problema 2.36.

2.37 Halle R en el circuito de la figura 2.101.

 


Figura 2.101 Para el problema 2.37.

2.38 Halle R_{eq} e i_o en el circuito de la figura 2.102.

 


Figura 2.102 Para el problema 2.38.

2.39 Evalúe R_{eq} en cada uno de los circuitos que aparecen en la figura 2.103.

 


Figura 2.103 Para el problema 2.39.

2.40 Para la red en escalera de la figura 2.104 halle I y R_{eq} .

 


Figura 2.104 Para el problema 2.40.

2.41 Si $R_{eq} = 50 \Omega$ en el circuito de la figura 2.105, halle R .

 


Figura 2.105 Para el problema 2.41.

2.42 Reduzca cada uno de los circuitos de la figura 2.106 a un solo resistor en las terminales $a-b$.

 
 


Figura 2.106 Para el problema 2.42.

2.43 Calcule la resistencia equivalente R_{ab} en las terminales $a-b$ de cada uno de los circuitos de la figura 2.107.

 
 


Figura 2.107 Para el problema 2.43.

2.44 Para los circuitos de la figura 2.108, obtenga la resistencia equivalente en las terminales $a-b$.

 


Figura 2.108 Para el problema 2.44.

2.45 Halle la resistencia equivalente en las terminales $a-b$ de cada circuito de la figura 2.109.

 
 


Figura 2.109 Para el problema 2.45.

2.46 Halle I en el circuito de la figura 2.110.

 


Figura 2.110 Para el problema 2.46.

2.47 Halle la resistencia equivalente R_{ab} en el circuito de la figura 2.111.

 


Figura 2.111 Para el problema 2.47.

Sección 2.7 Transformaciones estrella-delta

2.48 Convierta los circuitos de la figura 2.112 de Y a Δ .

 


Figura 2.112 Para el problema 2.48.

2.49 Transforme los circuitos de la figura 2.113 de Δ a Y.

 


Figura 2.113 Para el problema 2.49.

2.50 Diseñe un problema para ayudar a otros estudiantes a comprender mejor la transformación estrella-delta, usando la figura 2.114.

 


Figura 2.114 Para el problema 2.50.

2.51 Obtenga la resistencia equivalente en las terminales a - b de cada uno de los circuitos de la figura 2.115.

 
 


Figura 2.115 Para el problema 2.51.

*2.52 En referencia al circuito que se muestra en la figura 2.116, halle la resistencia equivalente. Todos los resistores son de $3\ \Omega$.

 


Figura 2.116 Para el problema 2.52.

*2.53 Obtenga la resistencia equivalente R_{ab} en cada uno de los circuitos de la figura 2.117. En b), todos los resistores tienen un valor de $30\ \Omega$.

 
 


Figura 2.117 Para el problema 2.53.

2.54 Considere el circuito de la figura 2.118. Halle la resistencia equivalente en las terminales: a) a - b , b) c - d .

* Un asterisco indica un problema difícil.

 


Figura 2.118 Para el problema 2.54.

2.55 Calcule I_o en el circuito de la figura 2.119.

 


Figura 2.119 Para el problema 2.55.

2.56 Determine V en el circuito de la figura 2.120.

 


Figura 2.120 Para el problema 2.56.

*2.57 Halle R_{eq} e I en el circuito de la figura 2.121.

 


Figura 2.121 Para el problema 2.57.

Sección 2.8 Aplicaciones

2.58 La bombilla eléctrica de 60 W de la figura 2.122 tiene el valor nominal de 120 V. Calcule V_s para conseguir que la bombilla opere en las condiciones establecidas.

 


Figura 2.122 Para el problema 2.58.

2.59 Tres bombillas están conectadas en serie a una batería de 120 V, como se observa en la figura 2.123. Halle la corriente I que circula por las bombillas. Cada bombilla tiene el valor nominal de 120 volts. ¿Cuánta potencia absorbe cada bombilla? ¿Las bombillas generan mucha luz?

 


Figura 2.123 Para el problema 2.59.

2.60 Si las tres bombillas del problema 2.59 están conectadas en paralelo a la batería de 120 V, calcule la corriente a través de cada bombilla.

2.61 Como ingeniero de diseño se le pide diseñar un sistema de iluminación consistente en una fuente de alimentación de 70 W y dos bombillas, como se advierte en la figura 2.124. Debe seleccionar las dos bombillas entre los tres siguientes tipos disponibles:

$R_1 = 80 \Omega$, costo = 0.60 dólares (tamaño estándar)

$R_2 = 90 \Omega$, costo = 0.90 dólares (tamaño estándar)

$R_3 = 100 \Omega$, costo = 0.75 dólares (tamaño no estándar)

El sistema debe diseñarse en función de un costo mínimo, de modo que $I = 1.2 \text{ A} \pm 5$ por ciento.

 


Figura 2.124 Para el problema 2.61.

2.62 Un sistema de tres hilos alimenta a dos cargas A y B , como se muestra en la figura 2.125. La carga A consta de un motor que toma una corriente de 8 A, mientras que la carga B es una PC que toma 2 A. Suponiendo 10 h/día de uso durante 365 días y 6 centavos de dólar/kWh, calcule el costo anual de energía del sistema.

 


Figura 2.125 Para el problema 2.62.

2.63 Si un amperímetro con una resistencia interna de $100\ \Omega$ y una capacidad de corriente de $2\ \text{mA}$ debe medir $5\ \text{A}$, determine el valor de la resistencia necesaria.

Calcule la potencia disipada en el resistor en derivación.

2.64 El potenciómetro (resistor ajustable) R_x de la figura 2.126 debe diseñarse para ajustar la corriente i_x de $1\ \text{A}$ a $10\ \text{A}$. Calcule los valores de R y R_x para conseguir ese objetivo.

 


Figura 2.126 Para el problema 2.64.

2.65 Un medidor de d'Arsonval con una resistencia interna de $1\ \text{k}\Omega$ requiere $10\ \text{mA}$ para producir una desviación de escala máxima. Calcule el valor de una resistencia en serie necesaria para medir $50\ \text{V}$ de escala máxima.


2.66 Un voltímetro de $20\ \text{k}\Omega/\text{V}$ lee $10\ \text{V}$ como escala máxima.

- a) ¿Qué resistencia en serie se requiere para hacer que lea una escala máxima de $50\ \text{V}$?
- b) ¿Qué potencia disipará el resistor en serie cuando el medidor registre la escala máxima?


- 2.67** a) Obtenga la tensión V_o en el circuito de la figura 2.127a).
- b) Determine la tensión V'_o medida cuando un voltímetro con resistencia interna de $6\ \text{k}\Omega$ se conecta como se muestra en la figura 2.127b).
- c) La resistencia finita del medidor introduce un error en la medición. Calcule el error porcentual como

$$\left| \frac{V_o - V'_o}{V_o} \right| \times 100\%$$

 - d) Halle el error porcentual si la resistencia interna fuera de $36\ \text{k}\Omega$.



a)

 


b)


Figura 2.127 Para el problema 2.67.

- 2.68** a) Halle la corriente I en el circuito de la figura 2.128a).
- b) Un amperímetro con una resistencia interna de $1\ \Omega$ se inserta en la red para medir I' , como se advierte en la figura 2.128b). ¿Cuál es el valor de I' ?
- c) Calcule el error porcentual introducido por el medidor como

$$\left| \frac{I - I'}{I} \right| \times 100\%$$

 

a)

 

b)

Figura 2.128 Para el problema 2.68.

- 2.69** Un voltímetro se usa para medir V_o en el circuito de la figura 2.129. El modelo del voltímetro consta de un voltímetro ideal en paralelo con un resistor de $100\ \text{k}\Omega$. Si $V_s = 40\ \text{V}$, $R_s = 10\ \text{k}\Omega$ y $R_1 = 20\ \text{k}\Omega$. Calcule V_o con y sin el voltímetro cuando
- a) $R_2 = 1\ \text{k}\Omega$ b) $R_2 = 10\ \text{k}\Omega$
- c) $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$

 


Figura 2.129 Para el problema 2.69.

- 2.70 a) Considere el puente de Wheatstone que se muestra en la figura 2.130. Calcule v_a , v_b y v_{ab} .
 b) Repita el inciso a) si la tierra se pone en a en vez de en o .

 


Figura 2.130 Para el problema 2.70.

- 2.71 La figura 2.131 representa un modelo de un panel fotovoltaico solar. Dado que $V_s = 30\text{ V}$, $R_1 = 20\ \Omega$ e $i_L = 1\text{ A}$, halle R_L .

 


Figura 2.131 Para el problema 2.71.

- 2.72 Halle V_o en el circuito divisor de potencia bidireccional de la figura 2.132.

 


Figura 2.132 Para el problema 2.72.

- 2.73 Un modelo de amperímetro consta de un amperímetro ideal en serie con un resistor de $20\ \Omega$. Está conectado con una fuente de corriente y con un resistor desconocido R_x , como se muestra en la figura 2.133. Se registran las lecturas del amperímetro. Al añadirse un potenciómetro R y ajustarse hasta que la lectura del amperímetro disminuya a la mitad de su lectura anterior, $R = 65\ \Omega$. ¿Cuál es el valor de R_x ?

 


Figura 2.133 Para el problema 2.73.

- 2.74 El circuito de la figura 2.134 sirve para controlar la velocidad de un motor de modo que tome corrientes de 5 A, 3 A y 1 A cuando el interruptor esté en las posiciones alta, media y baja, respectivamente. El motor puede modelarse como una resistencia de carga de $20\text{ m}\Omega$. Determine las resistencias de caída en serie R_1 , R_2 y R_3 .

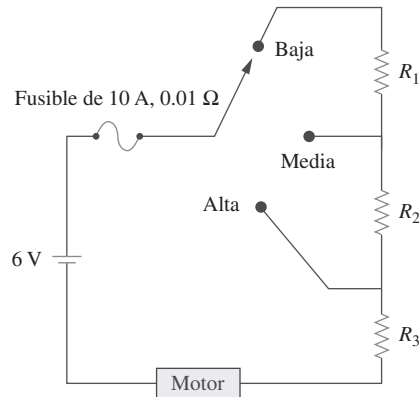


Figura 2.134 Para el problema 2.74.

- 2.75 Halle R_{ab} en el circuito divisor de potencia tetradireccional de la figura 2.135. Suponga que cada elemento es de $1\ \Omega$.

 


Figura 2.135 Para el problema 2.75.

Problemas de mayor extensión

2.76 Repita el problema 2.75 en relación con el divisor octadireccional que aparece en la figura 2.136.

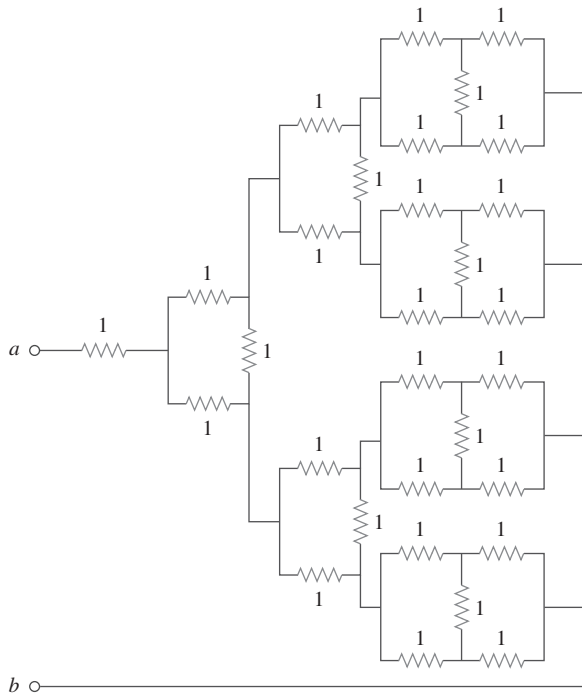


Figura 2.136 Para el problema 2.76.

2.77 Suponga que su laboratorio de circuitos tiene en grandes cantidades los siguientes resistores estándar comerciales:

- 1.8 Ω 20 Ω 300 Ω 24 kΩ 56 kΩ

Usando combinaciones en serie y en paralelo y un número mínimo de resistores disponibles, ¿cómo obtendría las siguientes resistencias en un diseño de circuito electrónico?

- a) 5 Ω b) 311.8 Ω
c) 40 kΩ d) 52.32 kΩ

2.78 En el circuito de la figura 2.137, el contacto deslizante divide la resistencia del potenciómetro entre αR y $(1 - \alpha)R$, $0 \leq \alpha \leq 1$. Halle v_o/v_s .

 


Figura 2.137 Para el problema 2.78.

2.79 Un sacapuntas eléctrico de especificaciones a 240 mW, 6 V, está conectado a una batería de 9 V, como se indica en la figura 2.138. Calcule el valor del resistor de reducción en serie R_x necesario para activar al sacapuntas.

 


Figura 2.138 Para el problema 2.79.

2.80 Un altavoz está conectado a un amplificador como se muestra en la figura 2.139. Si un altavoz de 10 Ω toma la potencia máxima de 12 W del amplificador, determine la potencia máxima que tomará un altavoz de 4 Ω.



Figura 2.139 Para el problema 2.80.

2.81 En cierta aplicación, el circuito de la figura 2.140 debe diseñarse para satisfacer estos dos criterios:

- a) $V_o/V_s = 0.05$ b) $R_{eq} = 40 \text{ k}\Omega$

Si el resistor de carga de 5 kΩ es fijo, halle R_1 y R_2 para satisfacer esos criterios.

 


Figura 2.140 Para el problema 2.81.

2.82 El diagrama de conexiones de un arreglo de resistencias se presenta en la figura 2.141. Halle la resistencia equivalente para los siguientes casos:

- a) 1 y 2
b) 1 y 3
c) 1 y 4

 


Figura 2.141 Para el problema 2.82.

2.83 Dos dispositivos delicados se especifican como se indica en la figura 2.142. Halle los valores de los resistores R_1 y R_2 necesarios para alimentar los dispositivos con una batería de 24 V.

 


Figura 2.142 Para el problema 2.83.

Métodos de análisis

Nunca alguna gran obra se ha hecho de prisa. Lograr un gran descubrimiento científico, imprimir una excelente fotografía, escribir un poema inmortal, convertirse en ministro o en un general famoso: hacer cualquier gran logro requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Estos logros se hacen gradualmente, “poco a poco”.

—W. J. Wilmont Buxton

Desarrollo de su carrera

Carrera en electrónica

Un área de aplicación para el análisis de circuitos eléctricos es la electrónica. El término *electrónica* se usó originalmente para distinguir circuitos de muy bajos niveles de corriente. Esta distinción ya no procede, puesto que los dispositivos semiconductores de energía eléctrica operan a niveles altos de corriente. Hoy la electrónica se considera la ciencia del movimiento de cargas en un gas, en el vacío o en semiconductores. La electrónica moderna implica transistores y circuitos transistorizados. Los primeros circuitos electrónicos se ensamblaron a partir de componentes. Ahora muchos circuitos electrónicos se producen como circuitos integrados, fabricados en un sustrato o pastilla semiconductor.

Los circuitos electrónicos se aplican en muchas áreas, como automatización, transmisión, computación e instrumentación. La variedad de los dispositivos que usan circuitos electrónicos es enorme y sólo está limitada por la imaginación. Radio, televisión, computadoras y sistemas estereofónicos son apenas unos cuantos.

El ingeniero eléctrico usualmente desempeña diversas funciones y es probable que use, diseñe o construya sistemas que incorporen alguna forma de circuitos electrónicos. Así, es esencial para el ingeniero eléctrico el conocimiento de la operación y análisis de la electrónica. Ésta se ha convertido en una especialidad distinta a otras disciplinas dentro de la ingeniería eléctrica. A causa de que el campo de la electrónica está en permanente avance, un ingeniero electrónico debe actualizar sus conocimientos periódicamente. La mejor manera de hacerlo es integrarse a una organización profesional como el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Con más de 300 000 miembros, el IEEE es la mayor organización profesional del mundo. Sus miembros se benefician enormemente de las numerosas revistas, publicaciones, actas e informes de conferencias y simposios anualmente editados por el IEEE. Usted debería considerar la posibilidad de convertirse en miembro de este instituto.



Identificación de problemas de un tablero de circuitería electrónica.

© BrandX Pictures/Punchstock

3.1 Introducción

Ya comprendidas las leyes fundamentales de la teoría de circuitos (la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff), se está listo para aplicarlas al desarrollo de dos eficaces técnicas de

análisis de circuitos: el análisis nodal, el cual se basa en una aplicación sistemática de la ley de corriente de Kirchhoff (LCK), y el análisis de lazo, el cual se basa en una aplicación sistemática de la ley de tensión de Kirchhoff (LTK). Estas dos técnicas son tan importantes que este capítulo debería considerarse el más relevante del libro. Por lo tanto, se debe prestar detenida atención.

Con las dos técnicas por presentar en este capítulo es posible analizar cualquier circuito lineal mediante la obtención de un conjunto de ecuaciones simultáneas que después sean resueltas para obtener los valores requeridos de corriente o tensión. Un método para la resolución de ecuaciones simultáneas implica la regla de Cramer, la cual permite calcular las variables de circuito como un cociente de determinantes. Los ejemplos de este capítulo ilustrarán este método; en el apéndice A también se resumen brevemente los aspectos esenciales que el lector debe conocer para aplicar la regla de Cramer. Otro método para la resolución de ecuaciones simultáneas es usar *MATLAB*, software de computación que se explica en el apéndice E.

En este capítulo se presentará asimismo el uso de *PSpice for Windows*, programa de software de computación para la simulación de circuitos que se usará a lo largo del texto. Por último, se aplicarán las técnicas aprendidas en este capítulo para analizar circuitos transistorizados.

3.2 Análisis nodal

El análisis nodal también se conoce como *método de la tensión de nodo*.

El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de tensiones de nodo como variables de circuito. La elección de las tensiones de nodo en vez de tensiones de elemento como las variables de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea.

Para simplificar las cosas, en esta sección se supondrá que los circuitos no contienen fuentes de tensión. Circuitos que contienen fuentes de tensión se analizarán en la siguiente sección.

En el *análisis nodal* interesa hallar las tensiones de nodo. Dado un circuito con n nodos sin fuentes de tensión, el análisis nodal del circuito implica los tres pasos siguientes.

Pasos para determinar las tensiones de los nodos:

1. Seleccione un nodo como nodo de referencia. Asigne las tensiones v_1, v_2, \dots, v_{n-1} , a los $n - 1$ nodos restantes. Las tensiones se asignan respecto al nodo de referencia.
2. Aplique la LCK a cada uno de los $n - 1$ nodos de no referencia. Use la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de tensiones de nodo.
3. Resuelva las ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las tensiones de nodo desconocidas.

 


Figura 3.1 Símbolos comunes para indicar el nodo de referencia: a) tierra común, b) tierra, c) tierra de chasis.

Ahora se explicarán y aplicarán estos tres pasos.

El primer paso del análisis nodal es seleccionar un nodo como *nodo de referencia* o *de base*. El nodo de referencia se llama comúnmente *tierra*, pues se supone que tiene potencial cero. El nodo de referencia se indica con cualquiera de los tres símbolos de la figura 3.1. El tipo de tierra de la figura 3.1c) se llama *tierra de chasis (armazón)* y se usa en dispositivos en los que la caja, recipiente o chasis actúa como punto de referencia para todos los circuitos. Cuando el potencial de la tierra se usa como referencia, se utiliza la *tierra física* de la figura 3.1a) o b). Aquí se usará siempre el símbolo de la figura 3.1c).

Una vez seleccionado el nodo de referencia, se hacen designaciones de tensión a los nodos de no referencia. Considérese, por ejemplo, el circuito de la figura 3.2a). El nodo 0 es el nodo de referencia ($v = 0$), mientras que a los nodos 1 y 2 se les asignan las ten-

El número de nodos de no referencia es igual al número de ecuaciones independientes que se derivará.

siones v_1 y v_2 , respectivamente. Téngase en cuenta que las tensiones de nodo se definen respecto al nodo de referencia. Como se ilustra en la figura 3.2a), cada tensión de nodo es la elevación de la tensión respecto al nodo de referencia desde el nodo correspondiente distinto de tierra, o simplemente la tensión de ese nodo respecto al nodo de referencia.

Como segundo paso, se aplica la LCK a cada nodo de no referencia en el circuito. Para no recargar de información el mismo circuito, el circuito de la figura 3.2a), se ha redibujado en la figura 3.2b), donde ahora se añaden i_1 , i_2 e i_3 , como las corrientes a través de los resistores R_1 , R_2 y R_3 , respectivamente. En el nodo 1, la aplicación de la LCK produce

$$I_1 = I_2 + i_1 + i_2 \quad (3.1)$$

En el nodo 2,

$$I_2 + i_2 = i_3 \quad (3.2)$$

Ahora se aplica la ley de Ohm para expresar las corrientes desconocidas i_1 , i_2 e i_3 , en términos de tensiones de nodo. La idea clave por tener en cuenta es que, puesto que la resistencia es un elemento pasivo, por la convención pasiva de los signos la corriente siempre debe fluir de un potencial mayor a uno menor.

La corriente fluye de un potencial **mayor** a un potencial **menor** en un resistor.

Este principio se puede expresar como

$$i = \frac{v_{\text{mayor}} - v_{\text{menor}}}{R} \quad (3.3)$$

Nótese que este principio concuerda con la manera en que se definió la resistencia en el capítulo 2 (véase figura 2.1). Con esto presente, de la figura 3.2b) se obtiene,

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{v_1 - 0}{R_1} & \text{o bien} & & i_1 &= G_1 v_1 \\ i_2 &= \frac{v_1 - v_2}{R_2} & \text{o bien} & & i_2 &= G_2 (v_1 - v_2) \\ i_3 &= \frac{v_2 - 0}{R_3} & \text{o bien} & & i_3 &= G_3 v_2 \end{aligned} \quad (3.4)$$

La sustitución de la ecuación (3.4) en las ecuaciones (3.1) y (3.2) da, respectivamente,

$$I_1 = I_2 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} \quad (3.5)$$

$$I_2 + \frac{v_2 - v_2}{R_2} = \frac{v_2}{R_3} \quad (3.6)$$


En términos de las conductancias, las ecuaciones (3.5) y (3.6) se convierten en

$$I_1 = I_2 + G_1 v_1 + G_2 (v_1 - v_2) \quad (3.7)$$


$$I_2 + G_2 (v_1 - v_2) = G_3 v_2 \quad (3.8)$$

El tercer paso del análisis nodal es determinar las tensiones de nodo. Si se aplica la LCK a los $n - 1$ nodos de no referencia, se obtienen $n - 1$ ecuaciones simultáneas como las ecuaciones (3.5) y (3.6) o (3.7) y (3.8). En el caso del circuito de la figura 3.2, se resuelven las ecuaciones (3.5) y (3.6) o (3.7) y (3.8) para obtener las tensiones de nodo v_1 y v_2 , usando cualquier método estándar, como el método de sustitución, el método de eliminación, la regla de Cramer o la inversión de matrices. Para utilizar alguno de los dos últimos métodos, las ecuaciones simultáneas deben enunciarse en forma matricial. Por ejemplo, las ecuaciones (3.7) y (3.8) pueden enunciarse en forma matricial como
 
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (3.9)$$



a)

 

b)


Figura 3.2 Circuito usual para el análisis nodal.

En el apéndice A se analiza la aplicación de la regla de Cramer.


la cual puede resolverse para obtener v_1 y v_2 . La ecuación 3.9 se generalizará en la sección 3.6. Las ecuaciones simultáneas también pueden resolverse con calculadora o con paquetes de software como *MATLAB*, *Mathcad*, *Maple* y *Quattro Pro*.

 Ejemplo 3.1

Calcule las tensiones de nodo en el circuito que se muestra en la figura 3.3a).



a)

 

b)

Figura 3.3 Para el ejemplo 3.1: a) circuito original, b) circuito para análisis.

Solución: Considérese la figura 3.3b), donde el circuito de la figura 3.3a) se ha preparado para el análisis nodal. Nótese cómo se han seleccionado las corrientes para la aplicación de la LCK. Excepto por las ramas con fuentes de corriente, la rotulación de las corrientes es arbitraria, pero coherente. (Por coherente entendemos que si, por ejemplo, se supone que i_2 entra al resistor de 4Ω por el lado izquierdo, i_2 debe salir de ese resistor por el lado derecho.) Se selecciona el nodo de referencia y se determinan las tensiones de nodo v_1 y v_2 .

En el nodo 1, la aplicación de la LCK y de la ley de Ohm produce

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad \Rightarrow \quad 5 = \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{v_1 - 0}{2}$$

Al multiplicar cada término de esta última ecuación por 4 se obtiene

$$20 = v_1 - v_2 + 2v_1$$

o sea

$$3v_1 - v_2 = 20 \quad (3.1.1)$$

En el nodo 2 se hace lo mismo y se obtiene

$$i_2 + i_4 = i_1 + i_5 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_1 - v_2}{4} + 10 = 5 + \frac{v_2 - 0}{6}$$

La multiplicación de cada término por 12 produce

$$3v_1 - 3v_2 + 120 = 60 + 2v_2$$

o sea

$$-3v_1 + 5v_2 = 60 \quad (3.1.2)$$

Ahora hay dos ecuaciones simultáneas, (3.1.1) y (3.1.2). Se pueden resolver con cualquier método para obtener los valores de v_1 y v_2 .

■ **MÉTODO 1** Si se aplica la técnica de eliminación se suman las ecuaciones (3.1.1) y (3.1.2).

$$4v_2 = 80 \quad \Rightarrow \quad v_2 = 20 \text{ V}$$

La sustitución de $v_2 = 20$ en la ecuación (3.1.1) produce

$$3v_1 - 20 = 20 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{40}{3} = 13.33 \text{ V}$$

■ **MÉTODO 2** Si se aplica la regla de Cramer se deben enunciar las ecuaciones (3.1.1) y (3.1.2) en forma matricial, de esta manera:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 60 \end{bmatrix} \quad (3.1.3)$$

El determinante de la matriz es

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 15 - 3 = 12$$

Ahora se obtienen v_1 y v_2 de esta forma:

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 20 & -1 \\ 60 & 5 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{100 + 60}{12} = 13.33 \text{ V}$$

$$v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ -3 & 60 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{180 + 60}{12} = 20 \text{ V}$$

lo que da el mismo resultado que con el método de eliminación.

Si se necesitan las corrientes, se pueden calcular fácilmente a partir de los valores de las tensiones de nodo.

$$i_1 = 5 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{v_1 - v_2}{4} = -1.6668 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{v_1}{2} = 6.666 \text{ A}$$

$$i_4 = 10 \text{ A}, \quad i_5 = \frac{v_2}{6} = 3.333 \text{ A}$$

El hecho de que i_2 sea negativa indica que la corriente fluye en la dirección contraria a la supuesta.

Obtenga las tensiones de nodo en el circuito de la figura 3.4.

Problema de práctica 3.1

Respuesta: $v_1 = -6 \text{ V}$, $v_2 = -42 \text{ V}$.

 


Figura 3.4 Para el problema de práctica 3.1.

Determine las tensiones en los nodos de la figura 3.5a).

Ejemplo 3.2

Solución: El circuito de este ejemplo tiene tres nodos de no referencia, a diferencia del ejemplo anterior, en el que había dos nodos de no referencia. Se asignan tensiones a los tres nodos como se señala en la figura 3.5b) y se rotulan las corrientes.

En el nodo 1,

$$3 = i_1 + i_x \quad \Rightarrow \quad 3 = \frac{v_1 - v_3}{4} + \frac{v_1 - v_2}{2}$$

 


Figura 3.5 Para el ejemplo 3.2: a) circuito original, b) circuito para análisis.

Al multiplicar por 4 y reordenar los términos se obtiene

$$3v_1 - 2v_2 - v_3 = 12 \quad (3.2.1)$$

En el nodo 2,

$$i_x = i_2 + i_3 \Rightarrow \frac{v_1 - v_2}{2} = \frac{v_2 - v_3}{8} + \frac{v_2 - 0}{4}$$

Al multiplicar por 8 y reordenar los términos se obtienen

$$-4v_1 + 7v_2 - v_3 = 0 \quad (3.2.2)$$

En el nodo 3,

$$i_1 + i_2 = 2i_x \Rightarrow \frac{v_1 - v_3}{4} + \frac{v_2 - v_3}{8} = \frac{2(v_1 - v_2)}{2}$$

Al multiplicar por 8, reordenar los términos y dividir entre 3 se obtiene

$$2v_1 - 3v_2 + v_3 = 0 \quad (3.2.3)$$

Se tiene tres ecuaciones simultáneas por resolver para obtener las tensiones de nodo v_1 , v_2 y v_3 . Se resolverán las ecuaciones de tres maneras.

■ **MÉTODO 1** Aplicando la técnica de eliminación, se suman las ecuaciones (3.2.1) y (3.2.3).

$$5v_1 - 5v_2 = 12$$

$$\text{o sea} \quad v_1 - v_2 = \frac{12}{5} = 2.4 \quad (3.2.4)$$

La suma de las ecuaciones (3.2.2) y (3.2.3) da por resultado

$$-2v_1 + 4v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = 2v_2 \quad (3.2.5)$$

La sustitución de la ecuación (3.2.5) en la ecuación (3.2.4) produce

$$2v_2 - v_2 = 2.4 \Rightarrow v_2 = 2.4, \quad v_1 = 2v_2 = 4.8 \text{ V}$$

De la ecuación (3.2.3) se obtiene

$$v_3 = 3v_2 - 2v_1 = 3v_2 - 4v_2 = -v_2 = -2.4 \text{ V}$$

$$\text{Así,} \quad v_1 = 4.8 \text{ V}, \quad v_2 = 2.4 \text{ V} \quad v_3 = -2.4 \text{ V}$$

■ **MÉTODO 2** Para aplicar la regla de Cramer, se enuncian las ecuaciones (3.2.1) a (3.2.3) en forma matricial.

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.2.6)$$

De esto se obtiene

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

donde Δ , Δ_1 , Δ_2 y Δ_3 son los determinantes por calcular, de la siguiente manera. Como se explica en el apéndice A, para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, se repiten las dos primeras hileras y se multiplica en forma cruzada.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ -4 & 7 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$= 21 - 12 + 4 + 14 - 9 - 8 = 10$$

De igual forma se obtiene

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 12 & -2 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$= 84 + 0 + 0 - 0 - 36 - 0 = 48$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 & -1 \\ -4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 12 & -1 \\ -4 & 0 & -1 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$= 0 + 0 - 24 - 0 - 0 + 48 = 24$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & 0 \\ -4 & 7 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$= 0 + 144 + 0 - 168 - 0 - 0 = -24$$

Así, se halla

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{48}{10} = 4.8 \text{ V}, \quad v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{24}{10} = 2.4 \text{ V}$$

$$v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-24}{10} = -2.4 \text{ V}$$

como se obtuvo con el método 1.

■ **MÉTODO 3** Ahora se usa *MATLAB* para resolver la matriz. La ecuación (3.2.6) puede escribirse como

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

donde \mathbf{A} es la matriz cuadrada de 3 por 3, \mathbf{B} es el vector de columna y \mathbf{V} es el vector de columna comprendido por v_1 , v_2 y v_3 que se desea determinar. Se usa *MATLAB* para determinar \mathbf{V} como sigue:

```
>>A = [3 -2 -1; -4 7 -1; 2 -3 1];
>>B = [12 0 0]';
>>V = inv(A) * B
      4.8000
      2.4000
     -2.4000
```

Así, $v_1 = 4.8 \text{ V}$, $v_2 = 2.4 \text{ V}$ y $v_3 = -2.4 \text{ V}$, como se obtuvo anteriormente.

Problema de práctica 3.2

 


Figura 3.6 Para el problema de práctica 3.2.

Halle las tensiones en los tres nodos de no referencia en el circuito de la figura 3.6.

Respuesta: $v_1 = 32 \text{ V}$, $v_2 = -25.6 \text{ V}$, $v_3 = 62.4 \text{ V}$.

3.3 Análisis nodal con fuentes de tensión

Considérese ahora cómo fuentes de tensión afectan el análisis nodal. Se usará el circuito de la figura 3.7 para efectos ilustrativos. Considérense las dos siguientes posibilidades.

■ **CASO 1** Si una fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, simplemente se fija la tensión en el nodo de no referencia como igual a la tensión de la fuente de tensión. En la figura 3.7, por ejemplo,

$$v_1 = 10 \text{ V} \quad (3.10)$$

Así, el análisis se simplifica un poco por el conocimiento de la tensión en este nodo.

■ **CASO 2** Si la fuente de tensión (dependiente o independiente) está conectada entre dos nodos de no referencia, los dos nodos de no referencia forman un *nodo generalizado* o *supernodo*; se aplica tanto la LCK como la LTK para determinar las tensiones de nodo.

Un supernodo puede considerarse como una superficie cerrada que envuelve la fuente de tensión y sus dos nodos.

 


Figura 3.7 Circuito con un supernodo.

Un **supernodo** incluye a una fuente de tensión (dependiente o independiente) conectada entre dos nodos de no referencia y a cualesquiera elementos conectados en paralelo con ella.

En la figura 3.7, los nodos 2 y 3 forman un supernodo. (Un supernodo puede estar formado por más de dos nodos. Véase, por ejemplo, el circuito de la figura 3.14.) Un circuito con supernodos se analiza siguiendo los tres mismos pasos mencionados en la sección anterior, salvo que a los supernodos se les trata de diferente manera. ¿Por qué? Porque un componente esencial del análisis nodal es la aplicación de la LCK, lo que requiere conocer la corriente a través de cada elemento. Pero no hay manera de conocer con anticipación la corriente a través de una fuente de tensión. Sin embargo, la LCK debe satisfacerse en un supernodo como en cualquier otro nodo. Así, en el supernodo de la figura 3.7,

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3 \quad (3.11a)$$

$$\text{o sea} \quad \frac{v_1 - v_2}{2} + \frac{v_1 - v_3}{4} = \frac{v_2 - 0}{8} + \frac{v_3 - 0}{6} \quad (3.11b)$$

Para aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al supernodo de la figura 3.7, se redibuja el circuito como se muestra en la figura 3.8. Al recorrer el lazo en el sentido de las manecillas del reloj

$$-v_2 + 5 + v_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_2 - v_3 = 5 \quad (3.12)$$

De las ecuaciones (3.10), (3.11b) y (3.12) se obtienen las tensiones de nodo.

Cabe reparar en las siguientes propiedades de un supernodo:

1. La fuente de tensión dentro del supernodo aporta una ecuación de restricción necesaria para determinar las tensiones de nodo.
2. Un supernodo no tiene tensión propia.
3. Un supernodo requiere la aplicación tanto de la LCK como de la LTK.

 


Figura 3.8 Aplicación de la LTK a un supernodo.

En relación con el circuito que se muestra en la figura 3.9, halle las tensiones de nodo.

Ejemplo 3.3

Solución: El supernodo contiene la fuente de 2 V, los nodos 1 y 2 y el resistor de 10 Ω. La aplicación de la LCK al supernodo como se indica en la figura 3.10a) da

$$2 = i_1 + i_2 + 7$$

Al expresar i_1 e i_2 en términos de las tensiones de nodo,

$$2 = \frac{v_1 - 0}{2} + \frac{v_2 - 0}{4} + 7 \Rightarrow 8 = 2v_1 + v_2 + 28$$

o sea

$$v_2 = -20 - 2v_1 \tag{3.3.1}$$

 


Figura 3.9 Para el ejemplo 3.3.

 


Figura 3.10 Aplicación de: a) la LCK al supernodo, b) la LTK al lazo.

Para obtener la relación entre v_1 y v_2 , se aplica la LTK al circuito de la figura 3.10b). Al recorrer el lazo se obtiene

$$-v_1 - 2 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1 + 2 \tag{3.3.2}$$

A partir de las ecuaciones (3.3.1) y (3.3.2) se escribe

$$v_2 = v_1 + 2 = -20 - 2v_1$$

o sea

$$3v_1 = -22 \Rightarrow v_1 = -7.333 \text{ V}$$


y $v_2 = v_1 + 2 = -5.333 \text{ V}$. Nótese que el resistor de 10 Ω no hace ninguna diferencia, porque está conectado a través del supernodo.

Halle v e i en el circuito de la figura 3.11.

Problema de práctica 3.3

Respuesta: -400 mV, 2.8 A.

Figura 3.11 Para el problema de práctica 3.3.

 

Halle las tensiones de nodo en el circuito de la figura 3.12.

Ejemplo 3.4

Solución: Los nodos 1 y 2 forman un supernodo, lo mismo que los nodos 3 y 4. Se aplica la LCK a los dos supernodos como en la figura 3.13a). En el supernodo 1-2,

$$i_3 + 10 = i_1 + i_2$$

Al expresar esto en términos de las tensiones de nodo,

$$\frac{v_3 - v_2}{6} + 10 = \frac{v_1 - v_4}{3} + \frac{v_1}{2}$$

 


Figura 3.12 Para el ejemplo 3.4.

 


Figura 3.13 Aplicación de: a) la LCK a los dos supernodos, b) la LTK a los lazos.

$$\text{o sea} \quad 5v_1 + v_2 - v_3 - 2v_4 = 60 \quad (3.4.1)$$

En el supernodo 3-4,

$$i_1 = i_3 + i_4 + i_5 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_1 - v_4}{3} = \frac{v_3 - v_2}{6} + \frac{v_4}{1} + \frac{v_3}{4}$$

$$\text{o sea} \quad 4v_1 + 2v_2 - 5v_3 - 16v_4 = 0 \quad (3.4.2)$$

Ahora se aplica la LTK a las ramas que implican a las fuentes de tensión como se muestra en la figura 3.13b). En cuanto al lazo 1,

$$-v_1 + 20 + v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1 - v_2 = 20 \quad (3.4.3)$$

$$\text{En cuanto al lazo 2,} \quad -v_3 + 3v_x + v_4 = 0$$

$$\text{Pero } v_x = v_1 - v_4, \text{ así que} \quad 3v_1 - v_3 + 2v_4 = 0 \quad (3.4.4)$$

$$\text{En cuanto al lazo 3,} \quad v_x - 3v_x + 6i_3 - 20 = 0$$

Pero $6i_3 = v_3 - v_2$ y $v_x = v_1 - v_4$. Por lo tanto,

$$-2v_1 - v_2 + v_3 + 2v_4 = 20 \quad (3.4.5)$$

Se necesitan cuatro tensiones de nodo, v_1 , v_2 , v_3 y v_4 , y para hallarlas sólo se requieren cuatro de las cinco ecuaciones (3.4.1) a (3.4.5). Aunque la quinta ecuación es redundante, puede utilizarse para comprobar resultados. Se pueden resolver las ecuaciones (3.4.1) a (3.4.4) directamente usando *MATLAB*. Se puede eliminar una tensión de nodo para resolver tres ecuaciones simultáneas en vez de cuatro. Con base en la ecuación (3.4.3), $v_2 = v_1 - 20$. La sustitución de esto en las ecuaciones (3.4.1) y (3.4.2), respectivamente, da por resultado

$$6v_1 - v_3 - 2v_4 = 80 \quad (3.4.6)$$

$$\text{y} \quad 6v_1 - 5v_3 - 16v_4 = 40 \quad (3.4.7)$$

Las ecuaciones (3.4.4), (3.4.6) y (3.4.7) pueden enunciarse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 6 & -1 & -2 \\ 6 & -5 & -16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 80 \\ 40 \end{bmatrix}$$

La aplicación de la regla de Cramer da como resultado

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 6 & -1 & -2 \\ 6 & -5 & -16 \end{vmatrix} = -18, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 80 & -1 & -2 \\ 40 & -5 & -16 \end{vmatrix} = -480$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 6 & 80 & -2 \\ 6 & 40 & -16 \end{vmatrix} = -3120, \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -1 & 80 \\ 6 & -5 & 40 \end{vmatrix} = 840$$

Así, se obtienen las tensiones de nodo de esta forma:

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-480}{-18} = 26.67 \text{ V}, \quad v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-3120}{-18} = 173.33 \text{ V}$$

$$v_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta} = \frac{840}{-18} = -46.67 \text{ V}$$

y $v_2 = v_1 - 20 = 6.667 \text{ V}$. No se ha usado la ecuación (3.4.5); aunque puede recurrir a ella para comprobar los resultados.

Halle v_1 , v_2 y v_3 en el circuito de la figura 3.14 aplicando el análisis nodal.

Respuesta: $v_1 = 7.608 \text{ V}$, $v_2 = -17.39 \text{ V}$, $v_3 = 1.6305 \text{ V}$.

3.4 Análisis de lazo

El análisis de lazo brinda otro procedimiento general para el análisis de circuitos, con el uso de corrientes de lazo como las variables de circuito. Utilizar corrientes de lazo en vez de corrientes de elemento como variables de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea. Recuérdese que un lazo es una trayectoria cerrada que no pasa más de una vez por un nodo. Una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo dentro de él.

En el análisis nodal se aplica la LCK para hallar las tensiones desconocidas en un circuito dado, mientras que en el análisis de lazo se aplica la LTK para hallar las corrientes desconocidas. El análisis de lazo no es tan general como el nodal, porque sólo es aplicable a un circuito con disposición *plana*. Un circuito de este tipo es aquel que puede dibujarse en un plano sin ramas cruzadas; de lo contrario, *no es de disposición plana*. Un circuito puede tener ramas cruzadas y ser de disposición plana de todos modos si es posible volver a dibujarlo sin ramas que se cruzan. Por ejemplo, el circuito de la figura 3.15a) tiene dos ramas que se cruzan, pero puede volver a dibujarse como en la figura 3.15b). Así, el circuito de la figura 3.15a) es de disposición plana. En cambio, el circuito de la figura 3.16 no es de disposición plana, porque no hay manera de volver a dibujarlo y de evitar el cruce de ramas. Los circuitos que no son de disposición plana pueden manejarse con el análisis nodal, pero no se considerarán en este texto.

Para comprender el análisis de lazo, es necesario explicar más lo que se entiende por malla.

Una **malla** es un lazo que no contiene algún otro lazo dentro de ella.

Problema de práctica 3.4

 


Figura 3.14 Para el problema de práctica 3.4.

El análisis de lazo también se conoce como *método de la corriente de lazo*.

 
 


Figura 3.15 a) Circuito con disposición plana con ramas que se cruzan, b) el mismo circuito dibujado de nuevo sin ramas que se cruzan.

Aunque la trayectoria *abcdefa* es un lazo y no una malla, se sigue cumpliendo la LTK. Ésta es la razón del uso indistinto de los términos *análisis de lazo* y *análisis de malla* para designar lo mismo.

La dirección de la corriente de lazo es arbitraria (en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario) y no afecta la validez de la solución.

 


Figura 3.16 Circuito sin disposición plana.

En la figura 3.17, por ejemplo, las trayectorias *abefa* y *bcdeb* son mallas, pero la trayectoria *abcdefa* no es una malla. La corriente a través de una malla se conoce como *corriente de malla*. En el análisis de malla interesa aplicar la LTK para hallar las corrientes de malla en un circuito dado.

 


Figura 3.17 Circuito con dos mallas.

En esta sección se aplica el análisis de lazo a circuitos planares que no contienen fuentes de corriente. En las siguientes secciones se considerarán circuitos con fuentes de corriente. En el análisis de lazo de un circuito con n lazos se dan los tres pasos siguientes:

Pasos para determinar las corrientes de lazo:

1. Asigne las corrientes de lazo i_1, i_2, \dots, i_n a los n lazos.
2. Aplique la LTK a cada uno de los n lazos. Use la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo.
3. Resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo.

Para ilustrar estos pasos, considérese el circuito de la figura 3.17. El primer paso requiere asignar las corrientes de lazo i_1 e i_2 a los lazos 1 y 2. Aunque una corriente de lazo puede asignarse a cada lazo en una dirección arbitraria, por convención se supone que cada corriente de lazo fluye en la dirección de las manecillas del reloj.

Como segundo paso, se aplica la LTK a cada lazo. De la aplicación de la LTK al lazo 1 se obtiene

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2) = 0$$

o sea

$$(R_1 + R_3) i_1 - R_3 i_2 = V_1 \quad (3.13)$$

En el caso del lazo 2, la aplicación de la LTK produce

$$R_2 i_2 + V_2 + R_3 (i_2 - i_1) = 0$$

o

$$-R_3 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = -V_2 \quad (3.14)$$

Adviértase en la ecuación (3.13) que el coeficiente de i_1 es la suma de las resistencias en la primera malla, mientras que el coeficiente de i_2 es el negativo de la resistencia común a los lazos 1 y 2. Obsérvese ahora que lo mismo puede decirse de la ecuación (3.14). Esto puede servir como atajo para escribir las ecuaciones de lazo. Esta idea se explotará en la sección 3.6.

El tercer paso consiste en resolver respecto a las corrientes de malla. El arreglo de las ecuaciones (3.13) y (3.14) en forma de matriz genera

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

la cual puede resolverse para obtener las corrientes de lazo i_1 e i_2 . Hay libertad de usar cualquier técnica para resolver las ecuaciones simultáneas. De acuerdo con la ecuación (2.12), si un circuito tiene n nodos, b ramas y l lazos independientes, entonces $l = b - n + 1$. Así, l ecuaciones simultáneas independientes se requieren para resolver el circuito con el uso del análisis de lazo.

Nótese que las corrientes de rama son diferentes a las corrientes de lazo a menos que el lazo esté aislado. Para distinguir entre esos dos tipos de corrientes, se usa i para una corriente de lazo e I para una corriente de rama. Los elementos de corriente I_1 , I_2 e I_3 son sumas algebraicas de las corrientes de lazo. En la figura 3.17 es evidente que

$$I_1 = i_1, \quad I_2 = i_2, \quad I_3 = i_1 - i_2 \quad (3.16)$$

En relación con el circuito de la figura 3.18 halle las corrientes de rama I_1 , I_2 e I_3 aplicando el análisis de malla.

Solución: Primero se obtienen las corrientes de lazo aplicando la LTK. En cuanto al lazo 1,

$$-15 + 5i_1 + 10(i_1 - i_2) + 10 = 0$$

o sea
$$3i_1 - 2i_2 = 1$$

En cuanto al lazo 2,

$$6i_2 + 4i_2 + 10(i_2 - i_1) - 10 = 0$$

o sea
$$i_1 = 2i_2 - 1$$

■ **MÉTODO 1** Siguiendo el método de sustitución, se sustituye la ecuación (3.5.2) en la ecuación (3.5.1) y se escribe

$$6i_2 - 3 - 2i_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad i_2 = 1 \text{ A}$$

Con base en la ecuación (3.5.2), $i_1 = 2i_2 - 1 = 2 - 1 = 1$ A. Así,

$$I_1 = i_1 = 1 \text{ A}, \quad I_2 = i_2 = 1 \text{ A}, \quad I_3 = i_1 - i_2 = 0$$

■ **MÉTODO 2** Para aplicar la regla de Cramer, se enuncian las ecuaciones (3.5.1) y (3.5.2) en forma de matriz como

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$


Se obtienen los determinantes,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 2 = 4$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 2 = 4, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 1 = 4$$

Este atajo no se aplicará si una corriente de lazo se supone que va en la dirección de las manecillas del reloj y la otra se considera en sentido contrario, aunque esto es permisible.

Ejemplo 3.5

 


(3.5.2) **Figura 3.18** Para el ejemplo 3.5.

$$\text{Así,} \quad i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1 \text{ A}$$

como antes.

 Problema de práctica 3.5

Calcule las corrientes de malla i_1 e i_2 en el circuito de la figura 3.19.



Respuesta: $i_1 = 2.5 \text{ A}$, $i_2 = 0 \text{ A}$.

Figura 3.19 Para el problema de práctica 3.5.

Ejemplo 3.6

Aplique el análisis de malla para hallar la corriente I_o en el circuito de la figura 3.20.

 


Figura 3.20 Para el ejemplo 3.6.

Solución: Se aplica la LTK a cada uno de los tres lazos. En cuanto al lazo 1,

$$-24 + 10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 0$$

o sea

$$11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12 \quad (3.6.1)$$

Para el lazo 2,

$$24i_2 + 4(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0$$

o sea

$$-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0 \quad (3.6.2)$$

Para el lazo 3,

$$4I_o + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$

Pero en el nodo A, $I_o = i_1 - i_2$, así que

$$4(i_1 - i_2) + 12(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) = 0$$

o sea

$$-i_1 - i_2 + 2i_3 = 0 \quad (3.6.3)$$

En forma de matriz, las ecuaciones (3.6.1) a (3.6.3) se convierten en

$$\begin{bmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Los determinantes se obtienen de este modo:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 11 & -5 & -6 \\ -5 & 19 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 418 - 30 - 10 - 114 - 22 - 50 = 192$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -5 & -6 \\ 0 & 19 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 456 - 24 = 432$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 11 & 12 & -6 \\ -5 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 24 + 120 = 144$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 11 & -5 & 12 \\ -5 & 19 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 60 + 228 = 288$$

Se calculan las corrientes de lazo aplicando la regla de Cramer de esta manera:

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{432}{192} = 2.25 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{144}{192} = 0.75 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{288}{192} = 1.5 \text{ A}$$

Así, $I_o = i_1 - i_2 = 1.5 \text{ A}$.

Aplicando el análisis de lazo, halle I_o en el circuito de la figura 3.21.

Respuesta: -4 A .

Problema de práctica 3.6

 


Figura 3.21 Para el problema de práctica 3.6.

3.5 Análisis de lazo con fuentes de corriente

Aplicar el análisis de lazo a circuitos que contienen fuentes de corriente (dependientes o independientes) puede parecer complicado. Pero en realidad es mucho más fácil que lo visto en la sección anterior, porque la presencia de las fuentes de corriente reduce el número de ecuaciones. Considérense los dos posibles casos siguientes.

■ **CASO 1** Cuando existe una fuente de corriente sólo en un lazo: considérese el circuito de la figura 3.22, por ejemplo. Se establece $i_2 = -5 \text{ A}$ y se escribe una ecuación de lazo para el otro lazo en la forma acostumbrada; esto es,

$$-10 + 4i_1 + 6(i_1 - i_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad i_1 = -2 \text{ A} \quad (3.17)$$

■ **CASO 2** Cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos: considérese el circuito de la figura 3.23a), por ejemplo. Se crea un *superlazo* excluyendo la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con éste, como se advierte en la figura 3.23b). Así,

 


Figura 3.22 Circuito con una fuente de corriente.

Se obtiene un **superlazo** cuando dos lazos tienen una fuente de corriente (dependiente o independiente) en común.

Como se muestra en la figura 3.23b), se crea un superlazo como resultado de la periferia de los dos lazos y se trata de diferente manera. (Si un circuito tiene dos o más superlazos que se intersecan, deben combinarse para formar un superlazo más grande.) ¿Por qué se trata de manera diferente al superlazo? Porque en el análisis de lazo se aplica la LTK, lo cual requiere que se conozca la tensión en cada rama, y no se conoce con anticipación

 


Figura 3.23 a) Dos lazos con una fuente de corriente en común, b) un superlazo creado al excluir la fuente de corriente.

la tensión en la fuente de corriente. Sin embargo, un superlazo debe satisfacer la LTK como cualquier otro lazo. En consecuencia, la aplicación de la LTK al superlazo de la figura 3.23b) produce

$$-20 + 6i_1 + 10i_2 + 4i_2 = 0$$

$$\text{o sea} \quad 6i_1 + 14i_2 = 20 \quad (3.18)$$

Se aplica la LCK a un nodo de la rama donde se intersecan los dos lazos. La aplicación de la LCK al nodo 0 de la figura 3.23a) da como resultado

$$i_2 = i_1 + 6 \quad (3.19)$$

Al resolver las ecuaciones (3.18) y (3.19) se obtiene

$$i_1 = -3.2 \text{ A}, \quad i_2 = 2.8 \text{ A} \quad (3.20)$$

Se observan las siguientes propiedades de un superlazo:

1. La fuente de corriente en el superlazo aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes de lazo.
2. Un superlazo no tiene corriente propia.
3. Un superlazo requiere la aplicación tanto de la LTK como de la LCK.

Ejemplo 3.7

Para el circuito de la figura 3.24 halle i_1 a i_4 aplicando el análisis de lazo.

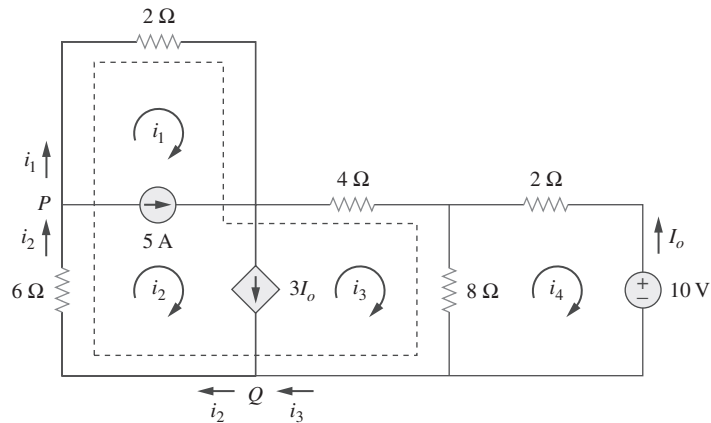


Figura 3.24 Para el ejemplo 3.7.

Solución: Nótese que los lazos 1 y 2 forman un superlazo, ya que tienen una fuente de corriente independiente en común. Asimismo, los lazos 2 y 3 forman otro superlazo, porque tienen una fuente de corriente dependiente en común. Los dos superlazos se intersecan y forman un superlazo más grande, como se indica. Al aplicar la LTK al superlazo más grande,

$$2i_1 + 4i_3 + 8(i_3 - i_4) + 6i_2 = 0$$

$$\text{o sea} \quad i_1 + 3i_2 + 6i_3 - 4i_4 = 0 \quad (3.7.1)$$

Para la fuente de corriente independiente, se aplica la LCK en nodo P:

$$i_2 = i_1 + 5 \quad (3.7.2)$$

Para la fuente de corriente dependiente, se aplica la LCK en nodo Q:

$$i_2 = i_3 + 3I_o$$

Pero $i_o = -i_4$, así que $i_2 = i_3 - 3i_4$ (3.7.3)

Al aplicar la LTK al lazo 4,

$$2i_4 + 8(i_4 - i_3) + 10 = 0$$

o sea $5i_4 - 4i_3 = -5$ (3.7.4)

Con base en las ecuaciones (3.7.1) a (3.7.4),

$$i_1 = -7.5 \text{ A}, \quad i_2 = -2.5 \text{ A}, \quad i_3 = 3.93 \text{ A}, \quad i_4 = 2.143 \text{ A}$$

Aplice el análisis de lazo para determinar i_1, i_2 e i_3 en la figura 3.25.

Respuesta: $i_1 = 4.632 \text{ A}, i_2 = 631.6 \text{ A}, i_3 = 1.4736 \text{ A}$.

3.6 † Análisis nodal y de lazo por inspección

Esta sección presenta un procedimiento generalizado para el análisis nodal o de lazo. Es un atajo que se basa en la mera inspección de un circuito.

Cuando todas las fuentes en un circuito son fuentes de corriente independientes, no es necesario aplicar la LCK a cada nodo para obtener las ecuaciones de tensión de nodo como se vio en la sección 3.2. Se pueden obtener las ecuaciones por mera inspección del circuito. Como ejemplo reexamínese el circuito de la figura 3.2, el cual se reproduce en la figura 3.26a) para mayor comodidad. Este circuito tiene dos nodos de no referencia y las ecuaciones de nodo se derivaron en la sección 3.2 como

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

Obsérvese que cada uno de los términos diagonales es la suma de las conductancias conectadas directamente al nodo 1 o 2, mientras que los términos no diagonales son los negativos de las conductancias conectadas entre los nodos. Asimismo, cada término del miembro derecho de la ecuación (3.21) es la suma algebraica de las corrientes que entran al nodo.

En general, si un circuito con fuentes de corriente independientes tiene N nodos distintos del de referencia, las ecuaciones de tensión de nodo pueden escribirse en términos de las conductancias como

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1N} \\ G_{21} & G_{22} & \dots & G_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N1} & G_{N2} & \dots & G_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_N \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

o simplemente $G\mathbf{v} = \mathbf{i}$ (3.23)

donde

- G_{kk} = Suma de las conductancias conectadas al nodo k
- $G_{kj} = G_{jk}$ = Negativo de la suma de las conductancias que conectan directamente a los nodos k y $j, k \neq j$
- v_k = Tensión desconocida en el nodo k
- i_k = Suma de todas las fuentes de corriente independientes directamente conectadas al nodo k , con las corrientes que entran al nodo consideradas positivas

G se llama *matriz de las conductancias*; \mathbf{v} es el vector de salida, e \mathbf{i} es el vector de entrada. La ecuación (3.22) puede resolverse para obtener las tensiones de nodo desconocidas. Téngase en cuenta que esto es válido para circuitos con sólo fuentes de corriente independientes y resistores lineales.

Problema de práctica 3.7



 


Figura 3.25 Para el problema de práctica 3.7.

 

a)

 

b)

Figura 3.26 a) Circuito de la figura 3.2, b) circuito de la figura 3.17.

De igual forma, se pueden obtener ecuaciones de corriente de lazo por inspección cuando un circuito resistivo lineal tiene sólo fuentes de tensión independientes. Considérese el circuito de la figura 3.17, el cual se ha reproducido en la figura 3.26b) para mayor comodidad. Este circuito tiene dos nodos no de referencia y las ecuaciones de nodo que ya se obtuvieron en la sección 3.4 como

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ -v_2 \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Adviértase que cada uno de los términos diagonales es la suma de las resistencias en el lazo correspondiente, mientras que cada uno de los términos no diagonales es el negativo de la resistencia común a los lazos 1 y 2. Cada uno de los términos del miembro derecho de la ecuación (3.24) es la suma algebraica en el sentido de las manecillas del reloj de todas las fuentes de tensión independientes en el lazo correspondiente.

En general, si el circuito tiene N lazos, las ecuaciones de corriente de lazo pueden expresarse en términos de la resistencia como

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1N} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{N1} & R_{N2} & \dots & R_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

$$\text{o simplemente} \quad \mathbf{Ri} = \mathbf{v} \quad (3.26)$$

donde

R_{kk} = Suma de las resistencias en el lazo k

$R_{kj} = R_{jk}$ = Negativo de la suma de las resistencias en común de los lazos k y j , $k \neq j$

i_k = Corriente de lazo desconocida para el lazo k en el sentido de las manecillas del reloj

v_k = Suma en el sentido de las manecillas del reloj de todas las fuentes de tensión independientes en el lazo k , tratando como positivo el aumento de tensión

\mathbf{R} se conoce como *matriz de resistencia*; \mathbf{i} es el vector de salida, y \mathbf{v} es el vector de entrada. Se puede resolver la ecuación (3.25) para obtener las corrientes de lazo desconocidas.

Ejemplo 3.8

Escriba por inspección la matriz de las ecuaciones de tensión de nodos del circuito de la figura 3.27.

 


Figura 3.27 Para el ejemplo 3.8.

Solución: El circuito de la figura 3.27 tiene cuatro nodos de no referencia, así que se necesitan cuatro ecuaciones de nodo. Esto implica que el tamaño de la matriz de conductancia \mathbf{G} es de 4 por 4. Los términos diagonales de \mathbf{G} , en siemens, son

$$G_{11} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = 0.3, \quad G_{22} = \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{1} = 1.325$$

$$G_{33} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = 0.5, \quad G_{44} = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = 1.625$$

Los términos no diagonales son

$$G_{12} = -\frac{1}{5} = -0.2, \quad G_{13} = G_{14} = 0$$

$$G_{21} = -0.2, \quad G_{23} = -\frac{1}{8} = -0.125, \quad G_{24} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$G_{31} = 0, \quad G_{32} = -0.125, \quad G_{34} = -\frac{1}{8} = -0.125$$

$$G_{41} = 0, \quad G_{42} = -1, \quad G_{43} = -0.125$$

El vector de corriente de entrada \mathbf{i} tiene los siguientes términos, en amperes:

$$i_1 = 3, \quad i_2 = -1 - 2 = -3, \quad i_3 = 0, \quad i_4 = 2 + 4 = 6$$

Así, las ecuaciones de tensión de nodo son

$$\begin{bmatrix} 0.3 & -0.2 & 0 & 0 \\ -0.2 & 1.325 & -0.125 & -1 \\ 0 & -0.125 & 0.5 & -0.125 \\ 0 & -1 & -0.125 & 1.625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

las cuales pueden resolverse usando *MATLAB* para obtener las tensiones de nodo v_1 , v_2 , v_3 y v_4 .

Por inspección, obtenga las ecuaciones de tensión de nodo del circuito de la figura 3.28.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 1.25 & -0.2 & -1 & 0 \\ -0.2 & 0.2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1.25 & -0.25 \\ 0 & 0 & -0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Problema de práctica 3.8

 


Figura 3.28 Para el problema de práctica 3.8.

Por inspección escriba las ecuaciones de corriente de lazo del circuito de la figura 3.29.

Ejemplo 3.9

Solución: Hay cinco lazos, así que la matriz de resistencia es de 5 por 5. Los términos de la diagonal, en ohms, son:

$$R_{11} = 5 + 2 + 2 = 9, \quad R_{22} = 2 + 4 + 1 + 1 + 2 = 10$$

$$R_{33} = 2 + 3 + 4 = 9, \quad R_{44} = 1 + 3 + 4 = 8, \quad R_{55} = 1 + 3 = 4$$

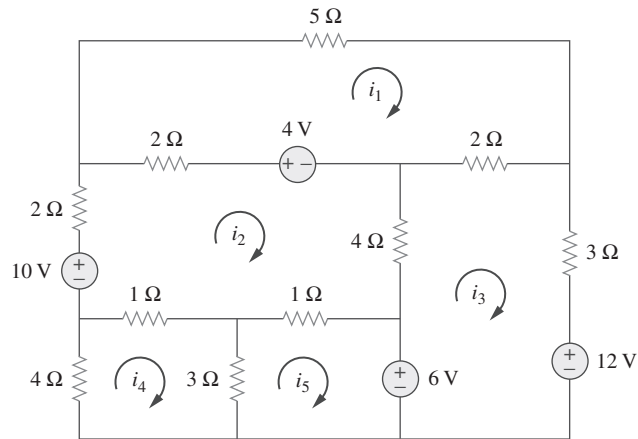


Figura 3.29 Para el ejemplo 3.9.

Los términos fuera de la diagonal son:

$$\begin{aligned}
 R_{12} &= -2, & R_{13} &= -2, & R_{14} &= 0 = R_{15} \\
 R_{21} &= -2, & R_{23} &= -4, & R_{24} &= -1, & R_{25} &= -1 \\
 R_{31} &= -2, & R_{32} &= -4, & R_{34} &= 0 = R_{35} \\
 R_{41} &= 0, & R_{42} &= -1, & R_{43} &= 0, & R_{45} &= -3 \\
 R_{51} &= 0, & R_{52} &= -1, & R_{53} &= 0, & R_{54} &= -3
 \end{aligned}$$

El vector de tensiones de entrada \mathbf{v} tiene los siguientes términos, en volts:

$$\begin{aligned}
 v_1 &= 4, & v_2 &= 10 - 4 = 6 \\
 v_3 &= -12 + 6 = -6, & v_4 &= 0, & v_5 &= -6
 \end{aligned}$$

Así, las ecuaciones de corriente de lazo son

$$\begin{bmatrix} 9 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 10 & -4 & -1 & -1 \\ -2 & -4 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 8 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -6 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

A partir de esto, se puede usar *MATLAB* para obtener las corrientes de lazo i_1, i_2, i_3, i_4 e i_5 .

Problema de práctica 3.9

Por inspección obtenga las ecuaciones de corriente de lazo del circuito de la figura 3.30.

 


Figura 3.30 Para el problema de práctica 3.9.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 150 & -40 & 0 & -80 & 0 \\ -40 & 65 & -30 & -15 & 0 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & -20 \\ -80 & -15 & 0 & 95 & 0 \\ 0 & 0 & -20 & 0 & 80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 0 \\ -12 \\ 20 \\ -20 \end{bmatrix}$$

3.7 Comparación del análisis nodal con el de lazo

Los análisis tanto nodal como de lazo brindan un medio sistemático para analizar una red compleja. Pero cabría preguntarse: dada una red por analizar, ¿cómo saber qué método es mejor o más eficiente? La selección del mejor método la determinan dos factores.

El primer factor es la naturaleza de la red particular. Las redes que contienen muchos elementos conectados en serie, fuentes de tensión o superlazos son más adecuadas para el análisis de lazo, mientras que las redes con elementos conectados en paralelo, fuentes de corriente o supernodos son más adecuadas para el análisis nodal. Asimismo, un circuito con menos nodos que lazos se analiza mejor con el análisis nodal, mientras que un circuito con menos lazos que nodos se analiza mejor con el análisis de lazo. La clave es seleccionar el método que produce un número menor de ecuaciones.

El segundo factor es la información requerida. Si se requieren tensiones de nodo, puede ser ventajoso aplicar el análisis nodal. Si se requieren corrientes de rama o lazo, puede ser mejor aplicar el análisis de lazo.

Es útil familiarizarse con ambos métodos de análisis, por al menos dos razones. Primero, un método, de ser posible, puede emplearse para comprobar los resultados del otro. Segundo, dado que cada método tiene sus limitaciones, únicamente uno de ellos podría ser conveniente para un problema particular. Por ejemplo, el análisis de lazo es el único método que se usa al analizar circuitos transistorizados, como se verá en la sección 3.9. Sin embargo, el análisis de lazo no es fácil de utilizar para resolver un circuito amplificador operacional, como se verá en el capítulo 5, porque no hay una manera directa de obtener la tensión en el propio amplificador operacional. En el caso de redes que no son de disposición plana, el análisis nodal es la única opción, porque el análisis de lazo sólo se aplica a redes de disposición plana. Asimismo, el análisis nodal es más compatible con la solución por computadora, ya que es fácil de programar. Esto permite analizar circuitos complicados que desafían el cálculo manual. En seguida se presenta un paquete de software de computación basado en el análisis nodal.

3.8 Análisis de circuitos con PSpice

PSpice es un programa de software de computación para el análisis de circuitos que aprenderán a usar gradualmente en el curso de este texto. Esta sección ilustra cómo usar *PSpice for Windows* para analizar los circuitos de cd que se han estudiado hasta aquí.

Se espera que el lector consulte las secciones D.1 a D.3 del apéndice D antes de proceder con esta sección. Cabe señalar que *PSpice* sólo es útil en la determinación de tensiones y corrientes de rama cuando se conocen los valores numéricos de todos los componentes de un circuito.

En el apéndice D se proporciona un tutorial sobre el uso de *PSpice for Windows*.

Use *PSpice* para hallar las tensiones de nodo en el circuito de la figura 3.31.

Ejemplo 3.10

Solución: El primer paso es dibujar el circuito dado con el uso de Schematics. Si se siguen las instrucciones de las secciones D.2 y D.3 del apéndice D, se produce el esque-

 


Figura 3.31 Para el ejemplo 3.10.

 


Figura 3.32 Para el ejemplo 3.10; esquema del circuito de la figura 3.31.

ma de la figura 3.32. Puesto que éste es un análisis de cd, se usa la fuente de tensión VDC y la fuente de corriente IDC. Se añade el seudocomponente VIEWPOINTS para exhibir las tensiones de nodo requeridas. Una vez dibujado el circuito y guardado como *exam310.sch*, se ejecuta *PSpice* seleccionando **Analysis/Simulate**. Se simula el circuito y los resultados se presentan en VIEWPOINTS y se guardan en el archivo de salida *exam310.out*. El archivo de salida incluye lo siguiente:

NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE
(1)	120.0000	(2)	81.2900	(3)	89.0320

lo que indica que $V_1 = 120$ V, $V_2 = 81.29$ V, $V_3 = 89.032$ V.

Problema de práctica 3.10

Para el circuito de la figura 3.33, use *PSpice* para hallar las tensiones de nodo.

 


Figura 3.33 Para el problema de práctica 3.10.

Respuesta: $V_1 = -10$ V, $V_2 = 14.286$ V, $V_3 = 50$ V.

Ejemplo 3.11

En el circuito de la figura 3.34, determine las corrientes i_1 , i_2 e i_3 .

 


Figura 3.34 Para el ejemplo 3.11.

Solución: El esquema aparece en la figura 3.35. (Este esquema incluye los resultados de salida, lo que implica que es el exhibido en la pantalla *después* de la simulación.) Obsérvese que la fuente de tensión controlada por tensión E1 en la figura 3.35 está conectada de tal manera que la tensión en su entrada sea la del resistor de 4 Ω; su ganancia se fija igual a 3. Para exhibir las corrientes requeridas, se inserta el seudocomponente

 


Figura 3.35 Esquema del circuito de la figura 3.34.

IPROBES en las ramas apropiadas. El circuito esquemático se guarda como *exam311.sch* y se simula seleccionando **Analysis/Simulate**. Los resultados se presentan en IPROBES como se muestra en la figura 3.35 y se guardan en el archivo de salida *exam311.out*. Del archivo de salida o de IPROBES se obtiene $i_1 = i_2 = 1.333 \text{ A}$ e $i_3 = 2.667 \text{ A}$.

Use *PSpice* para determinar las corrientes i_1, i_2 e i_3 en el circuito de la figura 3.36.

Respuesta: $i_1 = -428.6 \text{ mA}$, $i_2 = 2.286 \text{ A}$, $i_3 = 2 \text{ A}$.

3.9 †Aplicaciones: circuitos transistorizados de cd

La mayoría de los lectores trata con productos electrónicos en forma rutinaria y tiene cierta experiencia con computadoras personales. Un componente básico de los circuitos electrónicos que se hallan en esos aparatos electrónicos y computadoras es el dispositivo activo de tres terminales conocido como *transistor*. Conocer el transistor es esencial para que un ingeniero pueda emprender el diseño de un circuito electrónico.

En la figura 3.37 se muestran varios tipos de transistores comerciales. Hay dos tipos básicos de transistores: los *transistores de unión bipolar* (BJT) y los *transistores de efecto de campo* (FET). Aquí sólo se considerarán los BJT, el primer tipo básico en aparecer y aún en uso. El objetivo es presentar detalles suficientes sobre los BJT que permitan aplicar las técnicas presentadas en este capítulo para analizar circuitos transistorizados de cd.

Hay dos tipos de BJT: *nnp* y *pnp*, cuyos símbolos de circuitos se indican en la figura 3.38. Cada tipo tiene tres terminales, designadas como emisor (E), base (B) y colector (C). En el caso del transistor *nnp*, las corrientes y tensiones del transistor se especifican como en la figura 3.39. La aplicación de la LCK a la figura 3.39a) produce

$$I_E = I_B + I_C \quad (3.27)$$

donde I_E, I_C e I_B , son las corrientes del emisor, colector y base, respectivamente. De igual manera, la aplicación de la LTK a la figura 3.39b) produce

$$V_{CE} + V_{EB} + V_{BC} = 0 \quad (3.28)$$

donde V_{CE}, V_{EB} y V_{BC} , son las tensiones colector-emisor, emisor-base y base-colector. El BJT puede operar en uno de tres modos: activo, de corte y de saturación. Cuando los transistores operan en el modo activo, habitualmente $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$,

$$I_C = \alpha I_E \quad (3.29)$$

Problema de práctica 3.11

 


Figura 3.36 Para el problema de práctica 3.11.


 


Figura 3.37 Varios tipos de transistores. (Cortesía de Tech America.)

Perfiles históricos

 

Cortesía de Lucent Technologies/
Bell Labs

Por sus contribuciones a la creación del transistor, los doctores Shockley, Bardeen y Brattain recibieron en 1956 el Premio Nobel de física. Cabe indicar que el doctor Bardeen es el único individuo que ha ganado dos premios Nobel de física; recibió el segundo por su posterior labor en la superconductividad en la Universidad de Illinois.

William Shockley (1910-1989), **John Bardeen** (1908-1991) y **Walter Brattain** (1902-1987) coinventaron el transistor.

Nada ha tenido tanto impacto en la transición de la “era industrial” a la “era de la ingeniería” como el transistor. Seguramente los doctores Shockley, Bardeen y Brattain no tenían la menor idea de que tendrían tan increíble efecto en la historia. Mientras trabajaban en los Bell Laboratories probaron con éxito el transistor de puntos de contacto, inventado por Bardeen y Brattain en 1947, y el transistor de unión, que Shockley concibió en 1948 y produjo exitosamente en 1951.

Es interesante señalar que la idea del transistor de efecto de campo, el de uso más común en la actualidad, la concibió originalmente en 1925-1928 J. E. Lilienfeld, inmigrante alemán en Estados Unidos. Esto es evidente a partir de sus patentes de lo que parece ser un transistor de efecto de campo. Por desgracia, la tecnología para producir ese dispositivo tuvo que esperar hasta 1954, cuando se hizo realidad el transistor de efecto de campo de Shockley. ¡Basta imaginar cómo serían hoy las cosas si se hubiera tenido este transistor 30 años antes!

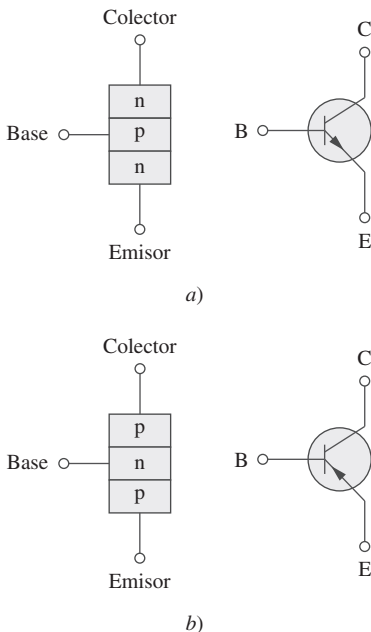


Figura 3.38 Dos tipos de BJT y sus símbolos de circuitos: a) npn, b) pnp.

donde α se llama *ganancia de corriente de base común*. En la ecuación (3.29) α denota la fracción de electrones inyectada por el emisor que recoge el colector. Asimismo,

$$I_C = \beta I_B \quad (3.30)$$

donde β se conoce como *ganancia de corriente de emisor común*. La α y la β son propiedades características de un transistor dado y toman valores constantes para ese transistor. Usualmente, α adopta valores en la gama de 0.98 a 0.999, mientras que β adopta valores en la gama de 50 a 1 000. Con base en las ecuaciones (3.27) a (3.30), es evidente que

$$I_E = (1 + \beta)I_B \quad (3.31)$$

y

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (3.32)$$

Estas ecuaciones indican que, en el modo activo, el BJT puede modelarse como una fuente de corriente dependiente controlada por corriente. Así, en el análisis de circuitos, el modelo equivalente de cd de la figura 3.40b) puede usarse para reemplazar al transistor npn de la figura 3.40a). Puesto que β en la ecuación (3.32) es grande, una corriente de base pequeña controla corrientes altas en el circuito de salida. En consecuencia, es factible que el transistor bipolar sirva como amplificador, pues produce tanto ganancia de corriente como de tensión. Tales amplificadores se utilizan para proporcionar una cantidad considerable de potencia a transductores, como los altavoces o los motores de control.

En los siguientes ejemplos debe repararse en que los circuitos transistorizados no pueden analizarse directamente con el análisis nodal, a causa de la diferencia de potencial entre las terminales del transistor. Sólo cuando el transistor se sustituye por su modelo equivalente es posible aplicar el análisis nodal.

De hecho, los circuitos transistorizados fomentan el estudio de las fuentes dependientes.

 


Figura 3.39 Variables de terminales de un transistor npn: a) corrientes, b) tensiones.

 


Figura 3.40 a) Transistor npn, b) su modelo equivalente de cd.

Halle I_B , I_C y v_o en el circuito transistorizado de la figura 3.41. Suponga que el transistor opera en el modo activo y que $\beta = 50$.

Ejemplo 3.12

Solución: En relación con el lazo de entrada, la LTK da

$$-4 + I_B(20 \times 10^3) + V_{BE} = 0$$

Puesto que $V_{BE} = 0.7$ V en el modo activo,

$$I_B = \frac{4 - 0.7}{20 \times 10^3} = 165 \mu\text{A}$$

Pero, $I_C = \beta I_B = 50 \times 165 \mu\text{A} = 8.25$ mA

Para el lazo de salida, la LTK produce

$$-v_o - 100I_C + 6 = 0$$

o sea $v_o = 6 - 100I_C = 6 - 0.825 = 5.175$ V

Nótese que $v_o = V_{CE}$ en este caso.

 


Figura 3.41 Para el ejemplo 3.12.

Para el circuito transistorizado de la figura 3.42, sea $\beta = 100$ y $V_{BE} = 0.7$ V. Determine v_o y V_{CE} .

Problema de práctica 3.12

Respuesta: 2.876 V, 1.984 V.

 


Figura 3.42 Para el problema de práctica 3.12.

En el circuito BJT de la figura 3.43, $\beta = 150$ y $V_{BE} = 0.7$ V. Halle v_o .

Ejemplo 3.13

Solución:

- Definir.** El circuito está claramente definido y el problema formulado con claridad. Al parecer, no hay preguntas adicionales por plantear.
- Presentar.** Se debe determinar la tensión de salida del circuito que aparece en la figura 3.43. Este circuito contiene un transistor ideal con $\beta = 150$ y $V_{BE} = 0.7$ V.

 


Figura 3.43 Para el ejemplo 3.13.

3. **Alternativas.** Se puede aplicar el análisis de lazos para determinar v_o . Es posible reemplazar el transistor por su circuito equivalente y aplicar el análisis nodal. Se pueden probar ambos métodos y usarlos para comprobarlos entre sí. Como tercera comprobación se puede emplear el circuito equivalente y resolver usando *PSpice*.

4. **Intentar.**

■ **MÉTODO 1** Trabajando con la figura 3.44a), se comienza con el primer lazo.

$$-2 + 100kI_1 + 200k(I_1 - I_2) = 0 \quad \text{o} \quad 3I_1 - 2I_2 = 2 \times 10^{-5} \quad (3.13.1)$$

Ahora, en cuanto al lazo número 2,

$$200k(I_2 - I_1) + V_{BE} = 0 \quad \text{o} \quad -2I_1 + 2I_2 = -0.7 \times 10^{-5} \quad (3.13.2)$$

Dado que hay dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede determinar I_1 e I_2 . Al sumar la ecuación (3.13.1) y (3.13.2) se obtiene

$$I_1 = 1.3 \times 10^{-5} \text{ A} \quad \text{e} \quad I_2 = (-0.7 + 2.6)10^{-5}/2 = 9.5 \mu\text{A}$$

Puesto que $I_3 = -150I_2 = -1.425 \text{ mA}$, ahora se puede determinar v_o usando el lazo 3:

$$-v_o + 1kI_3 + 16 = 0 \quad \text{o} \quad v_o = -1.425 + 16 = 14.575 \text{ V}$$

■ **MÉTODO 2** El reemplazo del transistor por su circuito equivalente produce el circuito que se observa en la figura 3.44b). Ahora se puede usar el análisis nodal para determinar v_o .

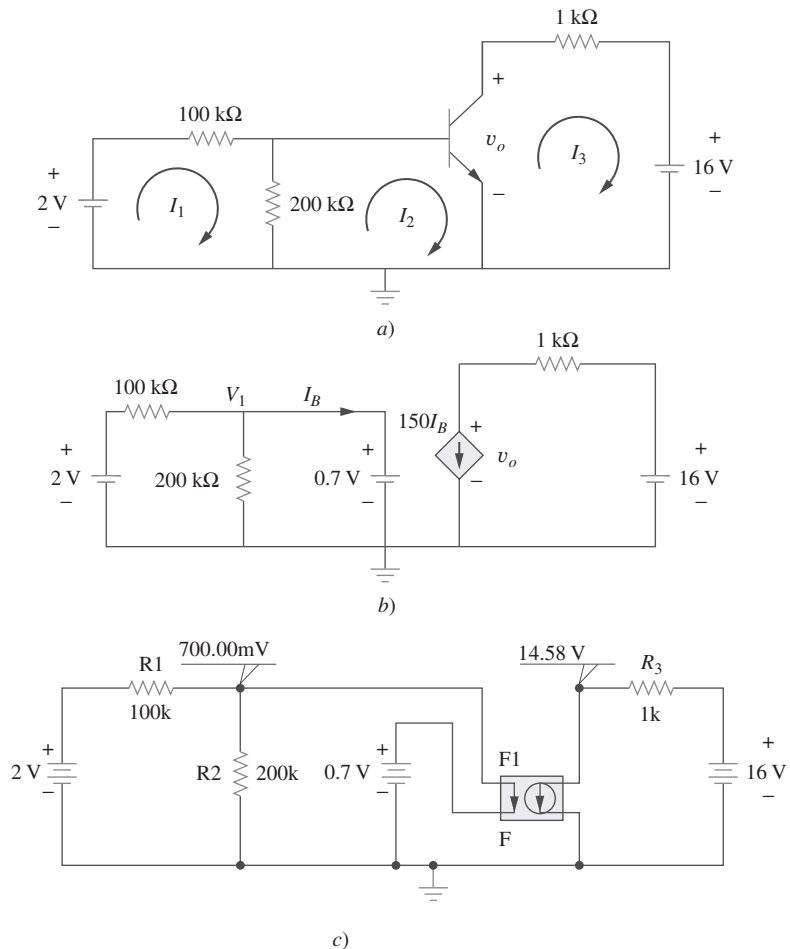


Figura 3.44 Solución del problema del ejemplo 3.13: a) método 1, b) método 2, c) método 3.

En el nodo número 1: $V_1 = 0.7 \text{ V}$

$$(0.7 - 2)/100\text{k} + 0.7/200\text{k} + I_B = 0 \quad \text{o} \quad I_B = 9.5 \mu\text{A}$$

En el nodo número 2 se tiene

$$150I_B + (v_o - 16)/1\text{k} = 0 \quad \text{o}$$

$$v_o = 16 - 150 \times 10^3 \times 9.5 \times 10^{-6} = \mathbf{14.575 \text{ V}}$$

5. **Evaluar.** Las respuestas se comprueban, pero para una comprobación adicional se puede usar *PSpice* (método 3), el que da la solución que se muestra en la figura 3.44c).
6. **¿Satisfactorio?** Obviamente se ha obtenido la respuesta deseada con un muy alto nivel de confianza. Ahora se puede presentar el trabajo como solución del problema.

El circuito transistorizado de la figura 3.45 tiene $\beta = 80$ y $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. Halle v_o e I_o .

Respuesta: 12 V, 600 μA .

Problema de práctica 3.13

 


Figura 3.45 Para el problema de práctica 3.13.

3.10 Resumen

1. El análisis nodal es la aplicación de la ley de la corriente de Kirchhoff a los nodos distintos del de referencia. (Se aplica tanto a circuitos de disposición plana como no plana.) Se expresa el resultado en términos de tensiones de nodo. La solución de las ecuaciones simultáneas produce las tensiones de los nodos.
2. Un supernodo consta de dos nodos distintos del de referencia conectados mediante una fuente de tensión (dependiente o independiente).
3. El análisis de lazo es la aplicación de la ley de tensión de Kirchhoff a alrededor de los lazos en un circuito de disposición plana. El resultado se expresa en términos de corrientes de lazo. La solución de las ecuaciones simultáneas produce las corrientes de lazo.
4. Una supermalla consta de dos lazos que tienen una fuente de corriente (dependiente o independiente) en común.
5. El análisis nodal se aplica normalmente cuando un circuito tiene menos ecuaciones de nodo que de lazo. El análisis de lazo se aplica normalmente cuando un circuito tiene menos ecuaciones de lazo que ecuaciones de nodo.
6. El análisis de circuitos puede realizarse usando *PSpice*.
7. Los circuitos transistorizados de cd pueden analizarse siguiendo las técnicas cubiertas en este capítulo.

Preguntas de repaso

- 3.1 En el nodo 1 del circuito de la figura 3.46, la aplicación de la LCK da:

$$a) 2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}$$

$$b) 2 + \frac{v_1 - 12}{3} = \frac{v_1}{6} + \frac{v_2 - v_1}{4}$$

$$c) 2 + \frac{12 - v_1}{3} = \frac{0 - v_1}{6} + \frac{v_1 - v_2}{4}$$

$$d) 2 + \frac{v_1 - 12}{3} = \frac{0 - v_1}{6} + \frac{v_2 - v_1}{4}$$

 


Figura 3.46 Para las preguntas de repaso 3.1 y 3.2.

- 3.2 En el circuito de la figura 3.46, la aplicación de la LCK al nodo 2 da:

$$a) \frac{v_2 - v_1}{4} + \frac{v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$b) \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$c) \frac{v_1 - v_2}{4} + \frac{12 - v_2}{8} = \frac{v_2}{6}$$

$$d) \frac{v_2 - v_1}{4} + \frac{v_2 - 12}{8} = \frac{v_2}{6}$$

- 3.3 En el circuito de la figura 3.47, v_1 y v_2 se relacionan como:

$$a) v_1 = 6i + 8 + v_2 \quad b) v_1 = 6i - 8 + v_2$$

$$c) v_1 = -6i + 8 + v_2 \quad d) v_1 = -6i - 8 + v_2$$

 


Figura 3.47 Para las preguntas de repaso 3.3 y 3.4.

- 3.4 En el circuito de la figura 3.47, la tensión v_2 es de:

$$a) -8 \text{ V} \quad b) -1.6 \text{ V}$$

$$c) 1.6 \text{ V} \quad d) 8 \text{ V}$$

- 3.5 La corriente i en el circuito de la figura 3.48 es de:

$$a) -2.667 \text{ A} \quad b) -0.667 \text{ A}$$

$$c) 0.667 \text{ A} \quad d) 2.667 \text{ A}$$

 


Figura 3.48 Para las preguntas de repaso 3.5 y 3.6.

- 3.6 La ecuación de lazo del circuito de la figura 3.48 es:

$$a) -10 + 4i + 6 + 2i = 0$$

$$b) 10 + 4i + 6 + 2i = 0$$

$$c) 10 + 4i - 6 + 2i = 0$$

$$d) -10 + 4i - 6 + 2i = 0$$

- 3.7 En el circuito de la figura 3.49, la corriente i_1 es de:

$$a) 4 \text{ A} \quad b) 3 \text{ A} \quad c) 2 \text{ A} \quad d) 1 \text{ A}$$

 


Figura 3.49 Para las preguntas de repaso 3.7 y 3.8.

- 3.8 La tensión v de la fuente de corriente del circuito de la figura 3.49 es de:

$$a) 20 \text{ V} \quad b) 15 \text{ V} \quad c) 10 \text{ V} \quad d) 5 \text{ V}$$

- 3.9 El nombre de la parte de *Pspice* para una fuente de tensión controlada por corriente es:

$$a) \text{EX} \quad b) \text{FX} \quad c) \text{HX} \quad d) \text{GX}$$

- 3.10 ¿Cuáles de los siguientes enunciados no son ciertos respecto del seudocomponente IPROBE?

a) Debe conectarse en serie.

b) Grafica la corriente de rama.

c) Muestra la corriente a través de la rama en la que está conectado.

d) Puede utilizarse para exhibir tensión conectándolo en paralelo.

e) Sólo se utiliza para análisis de cd.

f) No corresponde a ningún elemento de circuitos particular.

Respuestas: 3.1a, 3.2c, 3.3a, 3.4c, 3.5c, 3.6a, 3.7d, 3.8b, 3.9c, 3.10b, d.

Problemas

Secciones 3.2 y 3.3 Análisis nodal

- 3.1 Use la figura 3.50 para diseñar un problema que ayude a los otros estudiantes a comprender mejor el análisis nodal.

 


Figura 3.50 Para los problemas 3.1 y 3.39.

3.2 Para el circuito de la figura 3.51, obtenga v_1 y v_2 .

 


Figura 3.51 Para el problema 3.2.

3.3 Halle las corrientes I_1 a I_4 y la tensión v_o en el circuito de la figura 3.52.

 


Figura 3.52 Para el problema 3.3.

3.4 Dado el circuito de la figura 3.53, calcule las corrientes I_1 a I_4 .

 


Figura 3.53 Para el problema 3.4.

3.5 Obtenga v_o en el circuito de la figura 3.54.

 


Figura 3.54 Para el problema 3.5.

3.6 Aplique el análisis nodal para obtener v_1 en el circuito de la figura 3.55.

 


Figura 3.55 Para el problema 3.6.

3.7 Aplique el análisis nodal para determinar V_x en el circuito de la figura 3.56.

 


Figura 3.56 Para el problema 3.7.

3.8 Aplicando el análisis nodal, halle v_o en el circuito de la figura 3.57.

 


Figura 3.57 Para los problemas 3.8 y 3.37.

3.9 Determine I_b en el circuito de la figura 3.58 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.58 Para el problema 3.9.

3.10 Halle I_o en el circuito de la figura 3.59.

 


Figura 3.59 Para el problema 3.10.

3.11 Halle v_o y la potencia disipada en todos los resistores del circuito de la figura 3.60.

 


Figura 3.60 Para el problema 3.11.

3.12 Aplicando el análisis nodal, determine v_o en el circuito de la figura 3.61.

 


Figura 3.61 Para el problema 3.12.

3.13 Calcule v_1 y v_2 en el circuito de la figura 3.62 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.62 Para el problema 3.13.

3.14 Aplicando el análisis nodal, halle v_o en el circuito de la figura 3.63.

 


Figura 3.63 Para el problema 3.14.

3.15 Aplique el análisis nodal para hallar i_o y la potencia disipada en cada resistor del circuito de la figura 3.64.

 


Figura 3.64 Para el problema 3.15.

3.16 Determine las tensiones v_1 a v_3 en el circuito de la figura 3.65 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.65 Para el problema 3.16.

3.17 Aplicando el análisis nodal, halle la corriente i_1 en el circuito de la figura 3.66.

 


Figura 3.66 Para el problema 3.17.

3.18 Determine las tensiones de los nodos en el circuito de la figura 3.67 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.67 Para el problema 3.18.

3.19 Aplique el análisis nodal para hallar v_1 , v_2 y v_3 en el circuito de la figura 3.68.

ML

 


Figura 3.68 Para el problema 3.19.

3.20 Para el circuito de la figura 3.69, halle v_1 , v_2 y v_3 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.69 Para el problema 3.20.

3.21 Para el circuito de la figura 3.70, halle v_1 y v_2 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 3.70 Para el problema 3.21.

3.22 Determine v_1 y v_2 en el circuito de la figura 3.71.

 


Figura 3.71 Para el problema 3.22.

3.23 Aplique el análisis nodal para hallar v_o en el circuito de la figura 3.72.

 


Figura 3.72 Para el problema 3.23.

3.24 Aplique el análisis nodal y *MATLAB* para hallar V_o en el circuito de la figura 3.73.

ML

 


Figura 3.73 Para el problema 3.24.

3.25 Aplique el análisis nodal junto con *MATLAB* para determinar las tensiones en los nodos de la figura 3.74.

ML

 


Figura 3.74 Para el problema 3.25.

3.26 Calcule las tensiones de nodo v_1 , v_2 y v_3 en el circuito de la figura 3.75.

ML

 


Figura 3.75 Para el problema 3.26.

*3.27 Aplique el análisis nodal para determinar las tensiones v_1 , v_2 y v_3 , en el circuito de la figura 3.76.

ML

 


Figura 3.76 Para el problema 3.27.

* Un asterisco indica un problema difícil.

***3.28** Use *MATLAB* para hallar las tensiones en los nodos a , b , c y d en el circuito de la figura 3.77.

 


Figura 3.77 Para el problema 3.28.

3.29 Use *MATLAB* para determinar las tensiones de nodo en el circuito de la figura 3.78.

 


Figura 3.78 Para el problema 3.29.

3.30 Aplicando el análisis nodal, halle v_o e i_o en el circuito de la figura 3.79.

 


Figura 3.79 Para el problema 3.30.

3.31 Halle las tensiones de los nodos del circuito de la figura 3.80.

 


Figura 3.80 Para el problema 3.31.

3.32 Obtenga las tensiones de los nodos v_1 , v_2 y v_3 en el circuito de la figura 3.81.

 


Figura 3.81 Para el problema 3.32.

Secciones 3.4 y 3.5 Análisis de malla

3.33 ¿Cuál de los circuitos de la figura 3.82 es de disposición plana? Para determinararlo, vuelva a dibujar los circuitos sin que se crucen las ramas.


 
 


Figura 3.82 Para el problema 3.33.

3.34 Determine cuál de los circuitos de la figura 3.83 es de disposición plana y redibújelo sin ramas que se crucen.

 

 


Figura 3.83 Para el problema 3.34.

3.35 Repita el problema 3.5 aplicando el análisis de lazos.

3.36 Aplique el análisis de lazos para obtener i_1 , i_2 e i_3 en el circuito de la figura 3.84.

 


Figura 3.84 Para el problema 3.36.

3.37 Resuelva el problema 3.8 aplicando el análisis de lazos.

3.38 Aplique el análisis de malla al circuito de la figura 3.85 y obtenga I_o .

ML

 


Figura 3.85 Para el problema 3.38.

3.39 Use la figura 3.50 del problema 3.1 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de lazo.

eod

3.40 Para la red puente de la figura 3.86 halle i_o aplicando el análisis del lazo.

ML

 


Figura 3.86 Para el problema 3.40.

3.41 Aplique el análisis de lazo para hallar i en la figura 3.87.

ML

 


Figura 3.87 Para el problema 3.41.

3.42 Use la figura 3.88 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de lazo usando matrices.

eod

 


Figura 3.88 Para el problema 3.42.

3.43 Aplique el análisis de lazos para hallar v_{ab} e i_o en el circuito de la figura 3.89.

ML

 


Figura 3.89 Para el problema 3.43.

3.44 Aplique el análisis de lazos para obtener i_o en el circuito de la figura 3.90.

 


Figura 3.90 Para el problema 3.44.

 


Figura 3.94 Para el problema 3.49.

3.45 Halle la corriente i en el circuito de la figura 3.91.

ML

 


Figura 3.91 Para el problema 3.45.

3.46 Calcule las corrientes de lazos i_1 e i_2 en la figura 3.92.

 


Figura 3.92 Para el problema 3.46.

3.47 Repita el problema 3.19 aplicando el análisis de lazo.

ML

3.48 Determine la corriente a través del resistor de 10 kΩ en el circuito de la figura 3.93 aplicando el análisis de lazo.

ML

 


Figura 3.93 Para el problema 3.48.

3.49 Halle v_o e i_o en el circuito de la figura 3.94.

3.50 Aplique el análisis de lazo para hallar la corriente i_o en el circuito de la figura 3.95.

ML

 


Figura 3.95 Para el problema 3.50.

3.51 Aplicar el análisis de lazo para hallar v_o en el circuito de la figura 3.96.

 


Figura 3.96 Para el problema 3.51.

3.52 Aplique el análisis de lazos para hallar i_1 , i_2 e i_3 en el circuito de la figura 3.97.

ML

 


Figura 3.97 Para el problema 3.52.

3.53 Hallar las corrientes de lazo en el circuito de la figura 3.98 usando *MATLAB*.

ML

 


Figura 3.98 Para el problema 3.53.

3.54 Hallar las corrientes de lazos i_1 , i_2 e i_3 en el circuito de la figura 3.99.

ML

 


Figura 3.99 Para el problema 3.54.

*3.55 En el circuito de la figura 3.100, determinar I_1 , I_2 e I_3 .

ML

 


Figura 3.100 Para el problema 3.55.

3.56 Determine v_1 y v_2 en el circuito de la figura 3.101.

 


Figura 3.101 Para el problema 3.56.

3.57 En el circuito de la figura 3.102 halle los valores de R , V_1 y V_2 dado que $i_o = 15$ mA.

 


Figura 3.102 Para el problema 3.57.

3.58 Halle i_1 , i_2 e i_3 en el circuito de la figura 3.103.

ML

 


Figura 3.103 Para el problema 3.58.

3.59 Repita el problema 3.30 aplicando el análisis de lazo.

ML

3.60 Calcular la potencia disipada en cada resistor del circuito de la figura 3.104.

 


Figura 3.104 Para el problema 3.60.

3.61 Calcular la ganancia de corriente i_o/i_s en el circuito de la figura 3.105.

 


Figura 3.105 Para el problema 3.61.

3.62 Hallar las corrientes de lazo i_1 , i_2 e i_3 en la red de la figura 3.106.

ML

 


Figura 3.106 Para el problema 3.62.

3.63 Hallar v_x e i_x en el circuito que se muestra en la figura 3.107.

 


Figura 3.107 Para el problema 3.63.

3.64 Halle v_o e i_o en el circuito de la figura 3.108.

 


Figura 3.108 Para el problema 3.64.

3.65 Use *MATLAB* para resolver las corrientes de lazo del circuito de la figura 3.109.

 


Figura 3.109 Para el problema 3.65.

3.66 Escriba el conjunto de ecuaciones de los lazos para el circuito de la figura 3.110. Use *MATLAB* para determinar las corrientes de lazo.

 


Figura 3.110 Para el problema 3.66.

Sección 3.6 Análisis nodal y de lazo por inspección

3.67 Obtenga las ecuaciones de tensión de los nodos del circuito de la figura 3.111 por inspección. Después determine V_o .

 


Figura 3.111 Para el problema 3.67.

3.68 Use la figura 3.112 para diseñar un problema para obtener V_o , que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de nodo. Haga su mejor esfuerzo para trabajar con valores que faciliten los cálculos.

 


Figura 3.112 Para el problema 3.68.

3.69 En referencia al circuito que aparece en la figura 3.113, escriba las ecuaciones de tensión de los nodos por inspección.

 


Figura 3.113 Para el problema 3.69.

3.70 Escriba las ecuaciones de tensión de nodo por inspección y después determine los valores de V_1 y V_2 en el circuito de la figura 3.114.

 


Figura 3.114 Para el problema 3.70.

3.71 Escriba las ecuaciones de corriente de los lazos del circuito de la figura 3.115. Después determine los valores de i_1 , i_2 e i_3 .

ML

 


Figura 3.115 Para el problema 3.71.

3.72 Por inspección, escriba las ecuaciones de corriente de los lazos del circuito de la figura 3.116.

 


Figura 3.116 Para el problema 3.72.

3.73 Escriba las ecuaciones de corriente de los lazos del circuito de la figura 3.117.

 


Figura 3.117 Para el problema 3.73.

3.74 Por inspección obtenga las ecuaciones de corriente de los lazos del circuito de la figura 3.118.

 


Figura 3.118 Para el problema 3.74.

Sección 3.8 Análisis de circuitos con *PSpice* o *MultiSim*



3.75 Use *PSpice* o *MultiSim* para resolver el problema 3.58.

3.76 Use *PSpice* o *MultiSim* para resolver el problema 3.27.

3.77 Determine V_1 y V_2 en el circuito de la figura 3.119 usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 3.119 Para el problema 3.77.

3.78 Resuelva el problema 3.20 usando *PSpice* o *MultiSim*.

3.79 Repita el problema 3.28 usando *PSpice* o *MultiSim*.

3.80 Halle las tensiones nodales v_1 a v_4 en el circuito de la figura 3.120 usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 3.120 Para el problema 3.80.

3.81 Use *PSpice* o *MultiSim* para resolver el problema del ejemplo 3.4.

3.82 Si la Schematics Netlist de una red es la siguiente, trace la red.

R_R1	1	2	2K		
R_R2	2	0	4K		
R_R3	3	0	8K		
R_R4	3	4	6K		
R_R5	1	3	3K		
V_VS	4	0	DC	100	
I_IS	0	1	DC	4	
F_F1	1	3	VF_F1	2	
VF_F1	5	0	0V		
E_E1	3	2	1	3	3

3.83 El siguiente programa es la Schematics Netlist de un circuito particular. Trace el circuito y determine la tensión en el nodo 2.

R_R1	1	2	20	
R_R2	2	0	50	
R_R3	2	3	70	
R_R4	3	0	30	
V_VS	1	0	20V	
I_IS	2	0	DC	2A

Sección 3.9 Aplicaciones

3.84 Calcule v_o e I_o en el circuito de la figura 3.121.

 


Figura 3.121 Para el problema 3.84.

3.85 Un amplificador de audio con una resistencia de $9\ \Omega$ suministra energía a un altavoz. ¿Cuál debería ser la resistencia del altavoz para el suministro de la energía máxima?

3.86 Para el circuito transistorizado simplificado de la figura 3.122, calcule la tensión v_o .

 


Figura 3.122 Para el problema 3.86.

3.87 Para el circuito de la figura 3.123, hallar la ganancia v_o/v_s .

 


Figura 3.123 Para el problema 3.87.

*3.88 Determinar la ganancia v_o/v_s del circuito amplificador transistorizado de la figura 3.124.

 


Figura 3.124 Para el problema 3.88.

3.89 Para el circuito transistorizado que aparece en la figura 3.125, halle I_B y V_{CE} . Sea $\beta = 100$ y $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

 


Figura 3.125 Para el problema 3.89.

3.90 Calcule v_s en el transistor de la figura 3.126 dado que $v_o = 4\text{ V}$, $\beta = 150$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

 


Figura 3.126 Para el problema 3.90.

3.91 Para el circuito transistorizado de la figura 3.127, hallar I_B , V_{CE} y v_o . Suponga $\beta = 200$, $V_{BE} = 0.7$ V.

 


Figura 3.127 Para el problema 3.91.

3.92 Use la figura 3.128 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los transistores. ¡Haga su mejor esfuerzo para trabajar con valores razonables!

 


Figura 3.128 Para el problema 3.92.

Problema de mayor extensión

***3.93** Rehaga el ejercicio 3.11 con los cálculos a mano.

Teoremas de circuitos

¡Tu éxito como ingeniero será directamente proporcional a tu habilidad para comunicarte!

—Charles K. Alexander

Mejore sus habilidades y su carrera

Desarrollo de sus habilidades de comunicación

Tomar un curso de análisis de circuitos es un paso en su preparación para una carrera en ingeniería eléctrica. Ya que dedicará gran parte de su tiempo a comunicarse, el mejoramiento de sus habilidades de comunicación mientras está en la universidad también debería estar presente en esa preparación.

Los miembros de la industria se quejan de que los ingenieros recién graduados están deficientemente preparados en comunicación escrita y oral. Un ingeniero que se comunica de manera eficaz se convierte en un bien muy valioso.

Es probable que usted hable o escriba con facilidad y rapidez. Pero, ¿qué tan *eficazmente* se comunica? El arte de la comunicación eficaz es de la mayor importancia para su éxito como ingeniero.

Para los ingenieros industriales, la comunicación es clave para el ascenso. Considere el resultado de una encuesta realizada entre corporaciones de Estados Unidos en la que se preguntó qué factores influyen en el ascenso de los gerentes. Esta encuesta incluía una lista de 22 cualidades personales y su importancia para el progreso profesional. Tal vez le sorprenda saber que la “habilidad técnica basada en la experiencia” quedó en cuarto lugar de abajo para arriba. Atributos como la seguridad en uno mismo; la ambición; la flexibilidad; la madurez; la habilidad para tomar decisiones correctas, obtener resultados y hacerse entender por los demás, y la capacidad para trabajar con tesón ocuparon lugares más altos. El primer lugar de la lista fue para la “capacidad para comunicarse”. Cuanto más alto llegue usted en su carrera profesional, más tendrá que comunicarse. En consecuencia, debería considerar la comunicación eficaz como una importante herramienta en su instrumental de ingeniería.

Aprender a comunicarse de manera eficaz es una tarea de toda la vida en la que deberíamos esmerarnos siempre. El mejor momento para empezar es durante la estancia en la universidad. Busque continuamente oportunidades para mejorar y fortalecer sus habilidades de lectura, redacción, escucha y habla. Puede hacerlo mediante presentaciones en el salón de clases, proyectos en equipo, la activa participación en organizaciones estudiantiles y la inscripción en cursos de comunicación. Los riesgos son menores, entonces, que más tarde en un centro de trabajo.



La capacidad para la comunicación eficaz es considerada por muchos como el paso más importante para el ascenso de un ejecutivo.

© IT Stock/Punchstock

4.1 Introducción

Una de las principales ventajas de analizar circuitos con el uso de las leyes de Kirchhoff, como se hizo en el capítulo 3, es que se puede analizar un circuito sin alterar su configuración original. Una de las principales desventajas de ese método es que implica en gran medida circuitos complejos y tediosos cálculos.

El aumento de las áreas de aplicación de circuitos eléctricos ha causado una evolución de circuitos simples a complejos. Para enfrentar esa complejidad, a lo largo de los años los ingenieros han desarrollado algunos teoremas para simplificar el análisis de circuitos. Entre ellos están los teoremas de Thevenin y Norton. Como estos teoremas se aplican a circuitos *lineales*, primero se expondrá el concepto de linealidad de los circuitos. Además de teoremas de circuitos, en este capítulo se expondrán los conceptos de superposición, transformación de fuentes y máxima transferencia de potencia. Los conceptos desarrollados se aplicarán en la última sección a la modelación de fuentes y la medición de la resistencia.

4.2 Propiedad de linealidad

La linealidad es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Aunque tal propiedad se aplica a muchos elementos de circuitos, en este capítulo se limitará su aplicación a resistores. Esta característica es una combinación de la propiedad de homogeneidad (escalamiento) y la propiedad aditiva.

La propiedad de homogeneidad establece que si la entrada (también llamada *excitación*) se multiplica por una constante, la salida (también llamada *respuesta*) se multiplica por la misma constante. En el caso de un resistor, por ejemplo, la ley de Ohm relaciona la entrada i con la salida v ,

$$v = iR \quad (4.1)$$

Si la corriente se incrementa por una constante k , la tensión se incrementa en consecuencia por k ; esto es,

$$kiR = kv \quad (4.2)$$

La propiedad aditiva establece que la respuesta a una suma de entradas es la suma de las respuestas a cada entrada aplicada por separado. Con base en la relación tensión-corriente de un resistor, si

$$v_1 = i_1R \quad (4.3a)$$

y

$$v_2 = i_2R \quad (4.3b)$$

entonces la aplicación de $(i_1 + i_2)$ da como resultado

$$v = (i_1 + i_2)R = i_1R + i_2R = v_1 + v_2 \quad (4.4)$$

Se dice que un resistor es un elemento lineal a causa de que la relación tensión-corriente satisface las propiedades tanto de homogeneidad como de aditividad.

En general, un circuito es lineal si es tanto aditivo como homogéneo. Un circuito lineal consta únicamente de elementos lineales, fuentes lineales dependientes y fuentes lineales independientes.

Un **circuito lineal** es aquel cuya salida se relaciona linealmente con (o es directamente proporcional a) su entrada.

Por ejemplo, cuando la corriente i_1 fluye por el resistor R , la potencia es $p_1 = Ri_1^2$, y cuando la corriente i_2 fluye por R , la potencia es $p_2 = Ri_2^2$. Si la corriente $i_1 + i_2$ fluye por R , la potencia absorbida es $p_3 = R(i_1 + i_2)^2 = Ri_1^2 + Ri_2^2 + 2Ri_1i_2 \neq p_1 + p_2$. Así, la relación con la potencia es no lineal.

En este libro sólo se consideran circuitos lineales. Nótese que como $p = i^2R = v^2/R$ (lo que hace de ella una función cuadrática más que lineal), la relación entre potencia y tensión (o corriente) es no lineal. Por lo tanto, los teoremas cubiertos en este capítulo no son aplicables a la potencia.

Para ilustrar el principio de linealidad, considérese el circuito lineal que se muestra en la figura 4.1. Este circuito lineal no tiene dentro de él fuentes independientes. Es excitado por una fuente de tensión v_s , la cual sirve como entrada. El circuito termina con una carga R . Puede tomarse la corriente i a través de R como salida. Supóngase que $v_s = 10$ V da $i = 2$ A. De acuerdo con el principio de linealidad, $v_s = 1$ V dará en $i = 0.2$ A. Por la misma razón, $i = 1$ mA tiene que deberse a $v_s = 5$ mV.

 


Figura 4.1 Circuito lineal con entrada v_s y salida i .

Para el circuito de la figura 4.2, halle I_o cuando $v_s = 12$ V y $v_s = 24$ V.

Solución: Al aplicar la LTK a las dos mallas se obtiene

$$12i_1 - 4i_2 + v_s = 0 \tag{4.1.1}$$

$$-4i_1 + 16i_2 - 3v_x - v_s = 0 \tag{4.1.2}$$

Pero $v_x = 2i_1$. Así, la ecuación (4.1.2) se convierte en

$$-10i_1 + 16i_2 - v_s = 0 \tag{4.1.3}$$

La suma de las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.3) produce

$$2i_1 + 12i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = -6i_2$$

Al sustituir esto en la ecuación (4.1.1) se obtiene

$$-76i_2 + v_s = 0 \Rightarrow i_2 = \frac{v_s}{76}$$

Cuando $v_s = 12$ V, $I_o = i_2 = \frac{12}{76}$ A


Cuando $v_s = 24$ V, $I_o = i_2 = \frac{24}{76}$ A

lo que demuestra que cuando el valor de la fuente se duplica, I_o se duplica.

Para el circuito de la figura 4.3, halle v_o cuando $i_s = 30$ e $i_s = 45$ A.

Respuesta: 40 V, 60 V.

Figura 4.3 Para el problema de práctica 4.1.

 

Problema de práctica 4.1

Suponga que $I_o = 1$ A y aplique el principio de la linealidad para hallar el valor real de I_o en el circuito de la figura 4.4.

Ejemplo 4.2

 


Figura 4.4 Para el ejemplo 4.2.

Solución: Si $I_o = 1$ A, entonces $V_1 = (3 + 5)I_o = 8$ V e $I_1 = V_1/4 = 2$ A. La aplicación de la LCK al nodo 1 da

$$I_2 = I_1 + I_o = 3 \text{ A}$$

$$V_2 = V_1 + 2I_2 = 8 + 6 = 14 \text{ V}, \quad I_3 = \frac{V_2}{7} = 2 \text{ A}$$

La aplicación de la LCK al nodo 2 da

$$I_4 = I_3 + I_2 = 5 \text{ A}$$

Por lo tanto, $I_s = 5$ A. Esto demuestra que al suponer que $I_o = 1$ da por resultado $I_s = 5$ A, la fuente real de corriente de 15 A dará $I_o = 3$ A como el valor real.

Problema de práctica 4.2

 


Figura 4.5 Para el problema de práctica 4.2.

La superposición no se limita al análisis de circuitos, también se aplica a muchos otros campos en los que causa y efecto guardan una relación lineal entre sí.

Términos como *muerto*, *inactivo*, *apagado* o *igual a cero* suelen usarse para transmitir la misma idea.

Suponga que $V_o = 1$ V y aplique el principio de la linealidad para calcular el valor real de V_o en el circuito de la figura 4.5.

Respuesta: 16 V.

4.3 Superposición

Si un circuito tiene dos o más fuentes independientes, una forma de determinar el valor de una variable específica (tensión o corriente) es aplicar el análisis nodal o de malla, como en el capítulo 3. Otra es determinar la contribución de cada fuente independiente a la variable y después sumarlas. Este último método se conoce como *superposición*.

La idea de la superposición se basa en la propiedad de la linealidad.

El principio de **superposición** establece que la tensión entre los extremos (o la corriente a través) de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones (o corrientes) a través de ese elemento debido a que cada fuente independiente actúa sola.

El principio de superposición ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente, mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Sin embargo, al aplicarlo deben tenerse en cuenta dos cosas:

1. Las fuentes independientes se consideran una a la vez mientras todas las demás fuentes independientes *están apagadas*. Esto implica que cada fuente de tensión se reemplaza por 0 V (o cortocircuito) y cada fuente de corriente por 0 A (o circuito abierto). De este modo se obtiene un circuito más simple y manejable.
2. Las fuentes dependientes se dejan intactas, porque las controlan variables de circuitos.

Con esto en cuenta, el principio de superposición se aplica en tres pasos:

Pasos para aplicar el principio de superposición:

1. Apague todas las fuentes independientes, excepto una. Determine la salida (tensión o corriente) debida a esa fuente activa, aplicando las técnicas cubiertas en los capítulos 2 y 3.
2. Repita el paso 1 en cada una de las demás fuentes independientes.
3. Halle la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes.

El análisis de un circuito aplicando la superposición tiene una gran desventaja: muy probablemente puede implicar más trabajo. Si el circuito tiene tres fuentes independientes, quizá deban analizarse tres circuitos más simples, cada uno de los cuales proporciona la contribución debida a la respectiva fuente individual. Sin embargo, la superposición ayuda a reducir un circuito complejo en circuitos más simples mediante el reemplazo de fuentes de tensión por cortocircuitos y de fuentes de corriente por circuitos abiertos.

Tenga en cuenta que la superposición se basa en la linealidad. Por esta razón, no es aplicable al efecto sobre la potencia debido a cada fuente, porque la potencia absorbida por un resistor depende del cuadrado de la tensión o de la corriente. De necesitarse el valor de la potencia, primero debe calcularse la corriente (o tensión) a través del elemento aplicando la superposición.

Aplice el teorema de la superposición para hallar v en el circuito de la figura 4.6.

Solución: Puesto que hay dos fuentes, se tiene

$$v = v_1 + v_2$$

donde v_1 y v_2 son las contribuciones de la fuente de tensión de 6 V y a la fuente de corriente de 3 A, respectivamente. Para obtener v_1 , la fuente de corriente se iguala en cero, como se indica en la figura 4.7a). La aplicación de la LTK al lazo de esta última figura se tiene

$$12i_1 - 6 = 0 \Rightarrow i_1 = 0.5 \text{ A}$$

Así,
$$v_1 = 4i_1 = 2 \text{ V}$$

También se puede aplicar la división de tensión para obtener v_1 escribiendo

$$v_1 = \frac{4}{4 + 8} (6) = 2 \text{ V}$$

Para obtener v_2 , la fuente de tensión se iguala en cero, como en la figura 4.7b). Al aplicar el divisor de corriente,

$$i_3 = \frac{8}{4 + 8} (3) = 2 \text{ A}$$

Por lo tanto,
$$v_2 = 4i_3 = 8 \text{ V}$$

Y se halla
$$v = v_1 + v_2 = 2 + 8 = 10 \text{ V}$$

Aplicando el teorema de la superposición, halle v_o en el circuito de la figura 4.8.

Respuesta: 7.4 V.

Figura 4.8 Para el problema de práctica 4.3.

Ejemplo 4.3



 


Figura 4.6 Para el ejemplo 4.3.

 


a)

 

b)

Figura 4.7 Para el ejemplo 4.3: a) cálculo de v_1 , b) cálculo de v_2 .

Problema de práctica 4.3

 

Ejemplo 4.4

Halle i_o en el circuito de la figura 4.9 aplicando la superposición.

Solución: El circuito de la figura 4.9 incluye una fuente dependiente, la cual debe dejarse intacta. Sea

$$i_o = i'_o + i''_o \tag{4.4.1}$$

 


Figura 4.9 Para el ejemplo 4.4.

donde i'_o e i''_o se deben a la fuente de corriente de 4 A y a la fuente de tensión de 20 V, respectivamente. Para obtener i'_o se desactiva la fuente de 20 V, para conseguir el circuito de la figura 4.10a). Se aplica el análisis de malla a fin de obtener i'_o . En cuanto al lazo 1,

$$i_1 = 4 \text{ A} \quad (4.4.2)$$

$$\text{En cuanto al lazo 2,} \quad -3i_1 + 6i_2 - 1i_3 - 5i'_o = 0 \quad (4.4.3)$$

$$\text{En cuanto al lazo 3,} \quad -5i_1 - 1i_2 + 10i_3 + 5i'_o = 0 \quad (4.4.4)$$

$$\text{Pero en el nodo 0,} \quad i_3 = i_1 - i'_o = 4 - i'_o \quad (4.4.5)$$

 


Figura 4.10 Para el ejemplo 4.4: aplicación de la superposición para a) obtener i'_o , b) obtener i''_o .

La sustitución de las ecuaciones (4.4.2) y (4.4.5) en las ecuaciones (4.4.3) y (4.4.4) da como resultado dos ecuaciones simultáneas,

$$3i_2 - 2i'_o = 8 \quad (4.4.6)$$

$$i_2 + 5i'_o = 20 \quad (4.4.7)$$

las que pueden resolverse para obtener

$$i'_o = \frac{52}{17} \text{ A} \quad (4.4.8)$$

Para obtener i''_o se desactiva la fuente de corriente de 4 A, a fin de que el circuito sea como el que aparece en la figura 4.10b). En cuanto al lazo 4, la LTK da

$$6i_4 - i_5 - 5i''_o = 0 \quad (4.4.9)$$

$$\text{y en cuanto al lazo 5,} \quad -i_4 + 10i_5 - 20 + 5i''_o = 0 \quad (4.4.10)$$

Pero $i_5 = -i''_o$. La sustitución de esto en las ecuaciones (4.4.9) y (4.4.10) da por resultado

$$6i_4 - 4i''_o = 0 \quad (4.4.11)$$

$$i_4 + 5i''_o = -20 \quad (4.4.12)$$

que se resuelven para obtener

$$i''_o = -\frac{60}{17} \text{ A} \quad (4.4.13)$$

Ahora, la sustitución de las ecuaciones (4.4.8) y (4.4.13) en la ecuación (4.4.1) deriva en

$$i_o = -\frac{8}{17} = -0.4706 \text{ A}$$

Aplique la superposición para hallar v_x en el circuito de la figura 4.11.

Problema de práctica 4.4

Respuesta: $v_x = 31.25$ V.

 


Figura 4.11 Para el problema de práctica 4.4.

En relación con el circuito de la figura 4.12, aplique el teorema de la superposición para hallar i .

Ejemplo 4.5

Solución: En este caso se tienen tres fuentes. Se tiene

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

donde i_1, i_2 e i_3 se deben a las fuentes de 12 V, 24 V y 3 A, respectivamente. Para obtener i_1 considérese el circuito de la figura 4.13a). La combinación de 4 Ω (a la derecha) en serie con 8 Ω se tiene 12 Ω. El 12 Ω en paralelo con 4 Ω da por resultado $12 \times 4/16 = 3 \Omega$. Así,

 


Figura 4.12 Para el ejemplo 4.5.

$$i_1 = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

Para obtener i_2 considérese el circuito de la figura 4.13b). La aplicación del análisis de malla da como resultado

$$16i_a - 4i_b + 24 = 0 \Rightarrow 4i_a - i_b = -6 \tag{4.5.1}$$

$$7i_b - 4i_a = 0 \Rightarrow i_a = \frac{7}{4} i_b \tag{4.5.2}$$

La sustitución de la ecuación (4.5.2) en la ecuación (4.5.1) produce

$$i_2 = i_b = -1$$

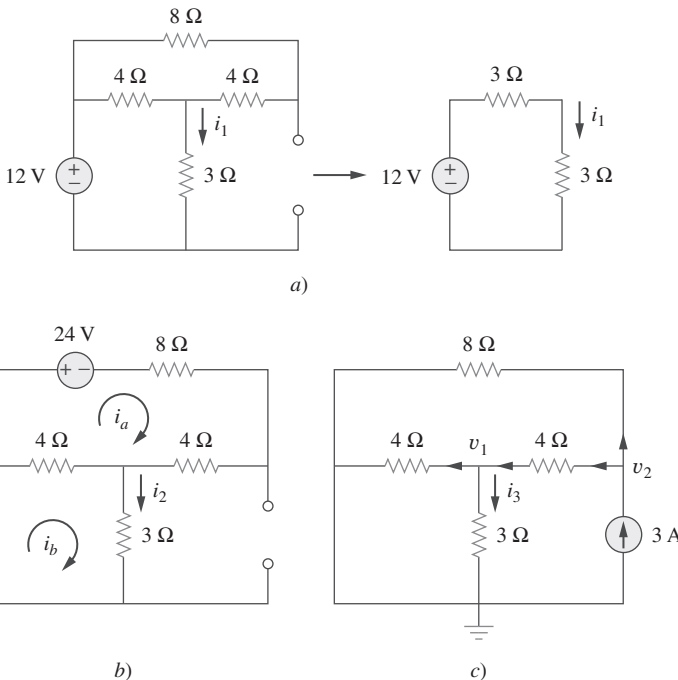


Figura 4.13 Para el ejemplo 4.5.

Para obtener i_3 considérese el circuito de la figura 4.13c). La aplicación del análisis nodal da por resultado

$$3 = \frac{v_2}{8} + \frac{v_2 - v_1}{4} \Rightarrow 24 = 3v_2 - 2v_1 \quad (4.5.3)$$

$$\frac{v_2 - v_1}{4} = \frac{v_1}{4} + \frac{v_1}{3} \Rightarrow v_2 = \frac{10}{3}v_1 \quad (4.5.4)$$

La sustitución de la ecuación (4.5.4) en la ecuación (4.5.3) conduce a $v_1 = 3$ e

$$i_3 = \frac{v_1}{3} = 1 \text{ A}$$

Así, $i = i_1 + i_2 + i_3 = 2 - 1 + 1 = 2 \text{ A}$

Problema de práctica 4.5

Halle I en el circuito de la figura 4.14 aplicando el principio de superposición.

 


Figura 4.14 Para el problema de práctica 4.5.

Respuesta: 375 mA.

4.4 Transformación de fuentes

Se ha señalado que la combinación en serie-paralelo y la transformación estrella-delta ayudan a simplificar circuitos. La *transformación de fuentes* es otra herramienta para simplificar circuitos. Para estas herramientas es básico el concepto de *equivalencia*. Recuerdese que un circuito equivalente es aquel cuyas características de v - i son idénticas a las del circuito original.

En la sección 3.6 se vio que es posible obtener ecuaciones de tensión de nodo (o corriente de malla) por mera inspección de un circuito cuando todas las fuentes de corriente son independientes (o son de tensión independientes). Por lo tanto, en análisis de circuitos es útil poder sustituir una fuente de tensión en serie con un resistor por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o viceversa, como se muestra en la figura 4.15. Cualquier sustitución se conoce como *transformación de fuente*.

 


Figura 4.15 Transformación de fuentes independientes.

Una **transformación de fuentes** es el proceso de reemplazar una fuente de tensión v_s en serie con un resistor R por una fuente de corriente i_s en paralelo con un resistor R o viceversa.

Los dos circuitos de la figura 4.15 son equivalentes, en tanto tengan la misma relación tensión-corriente en las terminales a - b . Es fácil demostrar que en efecto son equivalentes. Si las fuentes se apagan, la resistencia equivalente en las terminales a - b en ambos

circuitos es R . Asimismo, cuando las terminales a - b están en cortocircuito, la corriente correspondiente que fluye de a a b es $i_{sc} = v_s/R$ en el circuito de la izquierda e $i_{sc} = i_s$ en el de la derecha. Así, $v_s/R = i_s$ para que ambos circuitos sean equivalentes. En consecuencia, la transformación de fuente requiere que

$$v_s = i_s R \quad \text{o} \quad i_s = \frac{v_s}{R} \quad (4.5)$$

La transformación de fuentes también se aplica a fuentes dependientes, siempre y cuando se maneje con cuidado la variable dependiente. Como se muestra en la figura 4.16, una fuente de tensión dependiente en serie con un resistor puede transformarse en una fuente de corriente dependiente en paralelo con el resistor o viceversa, confirmando que se satisfaga la ecuación (4.5).

 


Figura 4.16 Transformación de fuentes dependientes.

Al igual que la transformación estrella-delta que se estudió en el capítulo 2, una transformación de fuente no afecta a la parte restante del circuito. Cuando es aplicable, la transformación de fuentes es una herramienta eficaz que permite manipulaciones de circuitos para facilitar su análisis. No obstante, se deben tener en cuenta los siguientes puntos al tratar con la transformación de fuentes.

1. Como se advierte en la figura 4.15 (o 4.16), la flecha de la fuente de corriente apunta hacia la terminal positiva de la fuente de tensión.
2. Como se deduce de la ecuación (4.5), la transformación de fuente no es posible cuando $R = 0$, el cual es el caso de una fuente de tensión ideal. Sin embargo, en una fuente de tensión real no ideal, $R \neq 0$. De igual forma, una fuente de corriente ideal con $R = \infty$ no puede reemplazarse por una fuente de tensión finita. En la sección 4.10.1 se abundará en fuentes ideales y no ideales.

Aplice la transformación de fuente para encontrar v_o en el circuito de la figura 4.17.

Ejemplo 4.6

Solución: Primero hay que transformar las fuentes de corriente y de tensión para obtener el circuito de la figura 4.18a). La combinación de los resistores de 4Ω y 2Ω en serie y la transformación de la fuente de tensión de 12 V dan por resultado la figura 4.18b). Ahora se combinan los resistores de 3Ω y 6Ω en paralelo, para obtener 2Ω . Se combinan asimismo las fuentes de corriente de 2 A y 4 A , para obtener una fuente de 2 A .

 


Figura 4.17 Para el ejemplo 4.6.

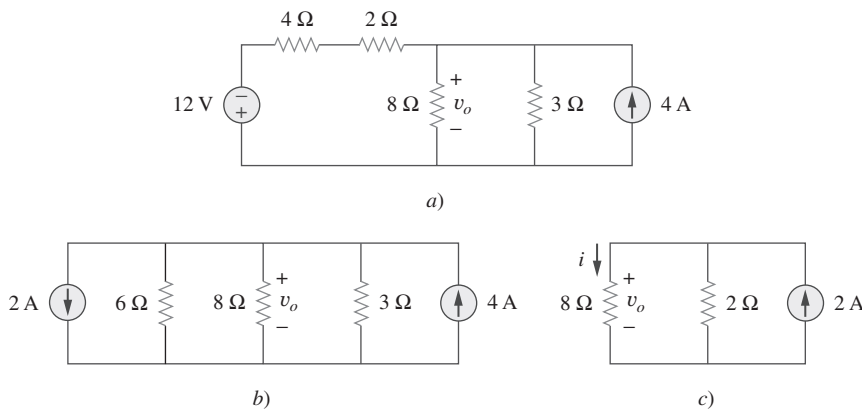


Figura 4.18 Para el ejemplo 4.6.

Así, mediante la repetida aplicación de transformaciones de fuente, se obtiene el circuito de la figura 4.18c).

Se aplica la división de corriente a la figura 4.18c), para obtener

$$i = \frac{2}{2+8}(2) = 0.4 \text{ A}$$

y

$$v_o = 8i = 8(0.4) = 3.2 \text{ V}$$


Alternativamente, puesto que los resistores de 8Ω y 2Ω de la figura 4.18c) están en paralelo, tienen la misma tensión v_o entre sus extremos. Así,

$$v_o = (8 \parallel 2)(2 \text{ A}) = \frac{8 \times 2}{10}(2) = 3.2 \text{ V}$$

Problema de práctica 4.6

Encuentre i_o en el circuito de la figura 4.19 aplicando la transformación de fuente.

Figura 4.19 Para el problema de práctica 4.6.

 

Respuesta: 1.78 A.

Ejemplo 4.7

Encuentre v_x en la figura 4.20 aplicando la transformación de fuente.

 


Figura 4.20 Para el ejemplo 4.7.

Solución: El circuito de la figura 4.20 incluye una fuente dependiente de corriente controlada por tensión. Se transforma esta fuente de corriente dependiente, lo mismo que la fuente de tensión independiente de 6 V, como se indica en la figura 4.21a). La fuente de tensión de 18 V no se transforma, porque no está conectada en serie con ningún resistor. Los dos resistores de 2 Ω en paralelo se combinan, para dar por resultado un resistor de 1 Ω , el cual está en paralelo con la fuente de corriente de 3 A. La fuente de corriente se transforma en fuente de tensión, como se indica en la figura 4.21b). Obsérvese que las terminales de v_x están intactas. La aplicación de la LTK alrededor de la malla de la figura 4.21b) produce

$$-3 + 5i + v_x + 18 = 0 \quad (4.7.1)$$

La aplicación de la LTK alrededor de la malla que contiene únicamente la fuente de tensión de 3 V, el resistor de 1 Ω y v_x produce

$$-3 + 1i + v_x = 0 \Rightarrow v_x = 3 - i \quad (4.7.2)$$

Al sustituir esto en la ecuación (4.7.1) se obtiene

$$15 + 5i + 3 - i = 0 \Rightarrow i = -4.5 \text{ A}$$

 


Figura 4.21 Para el ejemplo 4.7: aplicación de la transformación de fuente al circuito de la figura 4.20.

Alternativamente, se puede aplicar la LTK al lazo que contiene v_x , el resistor de $4\ \Omega$, la fuente dependiente de voltaje controlada por tensión y la fuente de voltaje de $18\ \text{V}$ en la figura 4.21b). De eso se obtiene

$$-v_x + 4i + v_x + 18 = 0 \Rightarrow i = -4.5\ \text{A}$$

Así, $v_x = 3 - i = 7.5\ \text{V}$.

Aplique la transformación de fuentes para hallar i_x en el circuito que se muestra en la figura 4.22.

Respuesta: 7.059 mA.

Problema de práctica 4.7

 


Figura 4.22 Para el problema de práctica 4.7.

4.5 Teorema de Thevenin

En la práctica suele ocurrir que un elemento particular de un circuito sea variable (usualmente llamado *carga*) mientras que los demás elementos permanecen fijos. Como ejemplo habitual, en una toma de corriente doméstica se pueden conectar diferentes aparatos, los que constituyen una carga variable. Cada vez que el elemento variable cambia, el circuito entero tiene que volver a analizarse de nuevo. Para evitar este problema, el teorema de Thevenin proporciona una técnica mediante la cual la parte fija del circuito se reemplaza por un circuito equivalente.

De acuerdo con el teorema de Thevenin, el circuito lineal de la figura 4.23a) puede reemplazarse por el de la figura 4.23b). (La carga en la figura 4.23 puede ser un solo resistor u otro circuito.) El circuito a la izquierda de las terminales a - b en la figura 4.23b) se conoce como *circuito equivalente de Thevenin* y fue desarrollado en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés M. Leon Thevenin (1857-1926).


 
 


Figura 4.23 Reemplazo de un circuito lineal de dos terminales por su equivalente de Thevenin: a) circuito original, b) circuito equivalente de Thevenin.


El **teorema de Thevenin** establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión V_{Th} en serie con un resistor R_{Th} , donde V_{Th} es la tensión de circuito abierto en las terminales y R_{Th} es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan.

La demostración de este teorema se dará más adelante, en la sección 4.7. Por ahora el principal interés es cómo hallar la tensión equivalente de Thevenin V_{Th} y la resistencia R_{Th} . Para hacerlo, supóngase que los dos circuitos de la figura 4.23 son equivalentes. Se dice que dos circuitos son *equivalentes* si tienen la misma relación tensión-corriente en sus terminales. Indáguese qué vuelve equivalentes a los circuitos de la figura 4.23. Si las terminales a - b están en circuito abierto (mediante la eliminación de la carga), ninguna corriente fluye, así que la tensión de circuito abierto entre las terminales a - b de la figura 4.23a) debe ser igual a la fuente de tensión V_{Th} de la figura 4.23b), ya que ambos circuitos son equivalentes. Así, V_{Th} es la tensión de circuito abierto entre las terminales, como se indica en la figura 4.24a); es decir,

$$V_{Th} = v_{oc} \tag{4.6}$$

 

De nueva cuenta, con la carga desconectada y las terminales a - b en circuito abierto, se apagan todas las fuentes independientes. La resistencia de entrada (o resistencia equivalente) del circuito apagado en las terminales a - b de la figura 4.23a) debe ser igual a R_{Th} en la figura 4.23b), porque ambos circuitos son equivalentes. Así, R_{Th} es la resistencia de entrada en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan, como se muestra en la figura 4.24b); es decir,

 

$$R_{Th} = R_{en} \tag{4.7}$$

Figura 4.24 Cálculo de V_{Th} y R_{Th} .

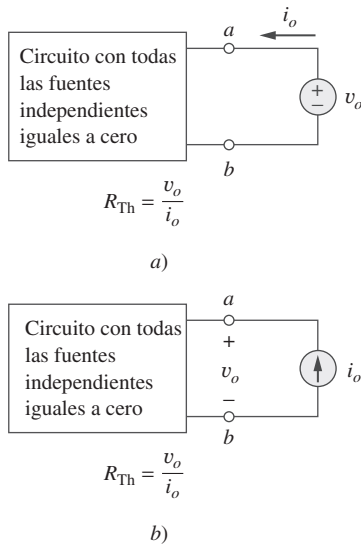


Figura 4.25 Determinación de R_{Th} cuando el circuito tiene fuentes dependientes.

Más adelante se verá que una forma alterna de hallar R_{Th} es $R_{Th} = v_{oc}/i_{sc}$.

 


Figura 4.26 Circuito con una carga: a) circuito original, b) equivalente de Thevenin.

Para aplicar esta idea en el cálculo de la resistencia de Thevenin R_{Th} se deben considerar dos casos.

■ **CASO 1** Si la red no tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes. R_{Th} es la resistencia de entrada que aparece entre las terminales a y b , como se advierte en la figura 4.24b).

■ **CASO 2** Si la red tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes. Como en el caso de la superposición, las fuentes dependientes no se desactivan, porque son controladas por las variables del circuito. Se aplica una fuente de tensión v_o en las terminales a y b y se determina la corriente resultante i_o . Así, $R_{Th} = v_o/i_o$, como se señala en la figura 4.25a). Alternativamente, puede insertarse una fuente de corriente i_o en las terminales a - b , como se muestra en la figura 4.25b), y hallar la tensión entre las terminales v_o . De nuevo, $R_{Th} = v_o/i_o$. Los dos métodos dan el mismo resultado. En ambos puede suponerse cualquier valor de v_o e i_o . Por ejemplo, puede usarse $v_o = 1$ V o $i_o = 1$ A, o incluso valores no especificados de v_o o i_o .

Suele suceder que R_{Th} adopte un valor negativo. En este caso, la resistencia negativa ($v = -iR$) implica que el circuito suministra potencia. Esto es posible en un circuito con fuentes dependientes; el ejemplo 4.10 lo ilustrará.

El teorema de Thevenin es muy importante en el análisis de circuitos. Ayuda a simplificar un circuito. Un circuito complicado puede reemplazarse por una sola fuente de tensión independiente y un solo resistor. Esta técnica de reemplazo es una eficaz herramienta en el diseño de circuitos.

Como ya se mencionó, un circuito lineal con una carga variable puede reemplazarse por el equivalente de Thevenin, exclusivo para la carga. La red equivalente se comporta externamente de la misma manera que el circuito original. Considérese un circuito lineal que termina con una carga R_L , como se advierte en la figura 4.26a). La corriente I_L a través de la carga y la tensión V_L en sus terminales se determinan con facilidad una vez que se obtiene el equivalente de Thevenin del circuito en las terminales de la carga, como se muestra en la figura 4.26b). Con base en esta última figura, se obtiene

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \quad (4.8a)$$

$$V_L = R_L I_L = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} V_{Th} \quad (4.8b)$$

Nótese en la figura 4.26b) que el equivalente de Thevenin es un divisor de tensión simple, lo que produce V_L por mera inspección.

Ejemplo 4.8

 


Figura 4.27 Para el ejemplo 4.8.

Halle el circuito equivalente de Thevenin del circuito que aparece en la figura 4.27 a la izquierda de las terminales a - b . Halle después la corriente a través de $R_L = 6$, 16 y 36 Ω .

Solución: Se halla R_{Th} apagando la fuente de tensión de 32 V (reemplazándola por un cortocircuito) y la fuente de corriente de 2 A (reemplazándola por un circuito abierto). El circuito se convierte en el que aparece en la figura 4.28a). Así,

$$R_{Th} = 4 \parallel 12 + 1 = \frac{4 \times 12}{16} + 1 = 4 \Omega$$

 


Figura 4.28 Para el ejemplo 4.8: a) cálculo de R_{Th} , b) cálculo de V_{Th} .

Para hallar V_{Th} considérese el circuito de la figura 4.28b). Al aplicar el análisis de malla a los dos lazos se obtiene

$$-32 + 4i_1 + 12(i_1 - i_2) = 0, \quad i_2 = -2 \text{ A}$$

Al despejar i_1 se obtiene $i_1 = 0.5 \text{ A}$. Así,

$$V_{Th} = 12(i_1 - i_2) = 12(0.5 + 2.0) = 30 \text{ V}$$

Alternativamente es todavía más fácil aplicar el análisis nodal. Se ignora el resistor de 1Ω , pues no fluye corriente por él. En el nodo superior, la LCK da

$$\frac{32 - V_{Th}}{4} + 2 = \frac{V_{Th}}{12}$$

o sea $96 - 3V_{Th} + 24 = V_{Th} \Rightarrow V_{Th} = 30 \text{ V}$

como se obtuvo antes. Para hallar V_{Th} también podría aplicarse la transformación de fuente.

El circuito equivalente de Thevenin aparece en la figura 4.29. La corriente a través de R_L es

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{30}{4 + R_L}$$

Cuando $R_L = 6$,

$$I_L = \frac{30}{10} = 3 \text{ A}$$

Cuando $R_L = 16$,

$$I_L = \frac{30}{20} = 1.5 \text{ A}$$

Cuando $R_L = 36$,

$$I_L = \frac{30}{40} = 0.75 \text{ A}$$


 


Figura 4.29 Circuito equivalente de Thevenin del ejemplo 4.8.

Aplicando el teorema de Thevenin, halle el circuito equivalente a la izquierda de las terminales en el circuito de la figura 4.30. Después halle I .

Respuesta: $V_{Th} = 6 \text{ V}$, $R_{Th} = 3 \Omega$, $I = 1.5 \text{ A}$.

Figura 4.30 Para el problema de práctica 4.8.

 

Problema de práctica 4.8

Halle el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.31 en las terminales $a-b$.

Ejemplo 4.9

Solución: Este circuito contiene una fuente dependiente, a diferencia del circuito del ejemplo anterior. Para hallar R_{Th} se establece la fuente independiente en cero, pero se

 


Figura 4.31 Para el ejemplo 4.9.

deja intacta la fuente dependiente sola. A causa de la presencia de esta última, sin embargo, se excita la red con una fuente de tensión v_o conectada a las terminales, como se indica en la figura 4.32a). Se puede fijar $v_o = 1$ V para facilitar el cálculo, ya que el circuito es lineal. El objetivo es hallar la corriente i_o a través de las terminales y después obtener $R_{Th} = 1/i_o$. (Alternativamente se puede insertar una fuente de corriente de 1 A, calcular la tensión correspondiente v_o y obtener $R_{Th} = v_o/1$.)

La aplicación del análisis de lazo al lazo 1 del circuito de la figura 4.32a) da por resultado

$$-2v_x + 2(i_1 - i_2) = 0 \quad \text{o} \quad v_x = i_1 - i_2$$

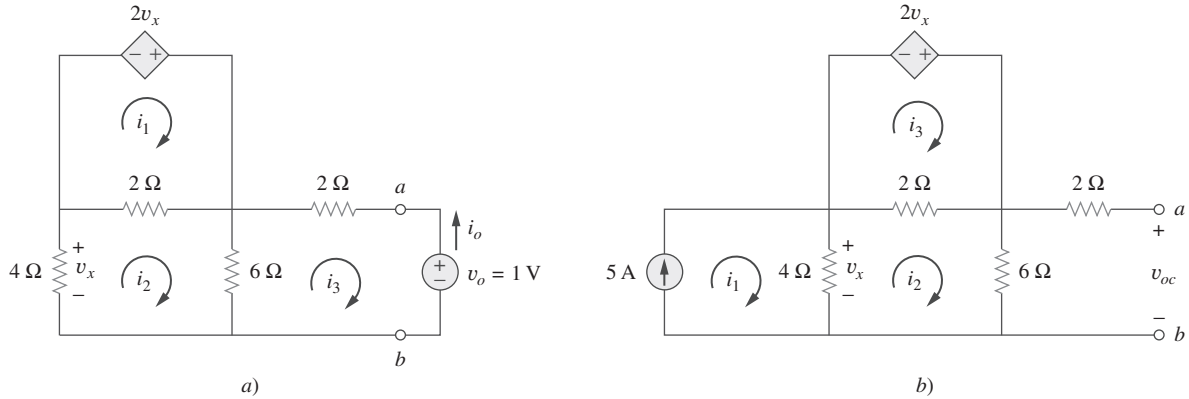


Figura 4.32 Cálculo de R_{Th} y V_{Th} para el ejemplo 4.9.

Pero $-4i_2 = v_x = i_1 - i_2$; por lo tanto,

$$i_1 = -3i_2 \quad (4.9.1)$$

En cuanto a los lazos 2 y 3, la aplicación de la LTK produce

$$4i_2 + 2(i_2 - i_1) + 6(i_2 - i_3) = 0 \quad (4.9.2)$$

$$6(i_3 - i_2) + 2i_3 + 2 = 0 \quad (4.9.3)$$

La resolución de estas ecuaciones deriva en

$$i_3 = -\frac{1}{6} \text{ A}$$

Pero $i_o = -i_3 = 1/6$ A. En consecuencia,

$$R_{Th} = \frac{1 \text{ V}}{i_o} = 6 \Omega$$

Para obtener V_{Th} se halla v_{oc} en el circuito de la figura 4.32b). Al aplicar el análisis de lazo se obtiene

$$i_1 = 5 \quad (4.9.4)$$

$$-2v_x + 2(i_3 - i_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_x = i_3 - i_2 \quad (4.9.5)$$

$$4(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) + 6i_2 = 0$$

o sea

$$12i_2 - 4i_1 - 2i_3 = 0 \quad (4.9.6)$$

Pero $4(i_1 - i_2) = v_x$. La resolución de estas ecuaciones conduce a $i_2 = 10/3$. Así,

$$V_{Th} = v_{oc} = 6i_2 = 20 \text{ V}$$

 



Figura 4.33 Equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.31.

El equivalente de Thevenin se muestra en la figura 4.33.

Halle el circuito equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.34 a la izquierda de las terminales.

Respuesta: $V_{Th} = 5.333 \text{ V}$, $R_{Th} = 444.4 \text{ m}\Omega$.

Figura 4.34 Para el problema de práctica 4.9.

 

Problema de práctica 4.9

Determine el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.35a) en las terminales a-b.

Ejemplo 4.10

Solución:

- Definir.** El problema está claramente definido; se debe determinar el equivalente de Thevenin del circuito que aparece en la figura 4.35a).
- Presentar.** Este circuito contiene un resistor de 2Ω en paralelo con un resistor de 4Ω . A su vez, éstos están en paralelo con una fuente de corriente dependiente. Es importante señalar que no hay fuentes independientes.
- Alternativas.** Lo primero por considerar es que, dado que en este circuito no se tienen fuentes independientes, se le debe excitar externamente o hallar un circuito equivalente real. Además, cuando no se tienen fuentes independientes, no se tendrá un valor para V_{Th} ; sólo debe hallarse R_{Th} .

El método más simple es excitar el circuito con una fuente de tensión de 1 V o una fuente de corriente de 1 A . Como al final habrá una resistencia equivalente (positiva o negativa), el autor prefiere usar la fuente de corriente y el análisis nodal, lo que producirá una tensión en las terminales de salida igual a la resistencia (con una entrada de 1 A , v_o es igual a 1 multiplicado por la resistencia equivalente).

Como alternativa, este circuito también podría excitarse con una fuente de tensión de 1 V y se le podría aplicar el análisis de malla para hallar la resistencia equivalente.

- Intentar.** Se comienza escribiendo la ecuación nodal en a en la figura 4.35b) asumiendo que $i_o = 1 \text{ A}$.

$$2i_x + (v_o - 0)/4 + (v_o - 0)/2 + (-1) = 0 \tag{4.10.1}$$

Puesto que hay dos incógnitas y sólo una ecuación, se necesitará una ecuación de restricción.

$$i_x = (0 - v_o)/2 = -v_o/2 \tag{4.10.2}$$

La sustitución de la ecuación (4.10.2) en la ecuación (4.10.1) produce

$$\begin{aligned} 2(-v_o/2) + (v_o - 0)/4 + (v_o - 0)/2 + (-1) &= 0 \\ = (-1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2})v_o - 1 &\quad \text{o} \quad v_o = -4 \text{ V} \end{aligned}$$

Dado que $v_o = 1 \times R_{Th}$, entonces $R_{Th} = v_o/1 = -4 \Omega$.

El valor negativo de la resistencia indica que, de acuerdo con la convención pasiva de los signos, el circuito de la figura 4.35a) está suministrando potencia. Desde luego que los resistores de esa figura no pueden suministrar potencia (absorben potencia); es la fuente dependiente la que suministra potencia. Éste es un ejemplo del uso de una fuente dependiente y de resistores para simular una resistencia negativa.

- Evaluar.** Antes que nada, adviértase que la respuesta tiene un valor negativo. Se sabe que esto no es posible en un circuito pasivo, pero en este circuito hay un dispositivo activo (la fuente dependiente de corriente). Así, el circuito equivalente es en esencia un circuito activo que puede suministrar potencia en ciertas condiciones.

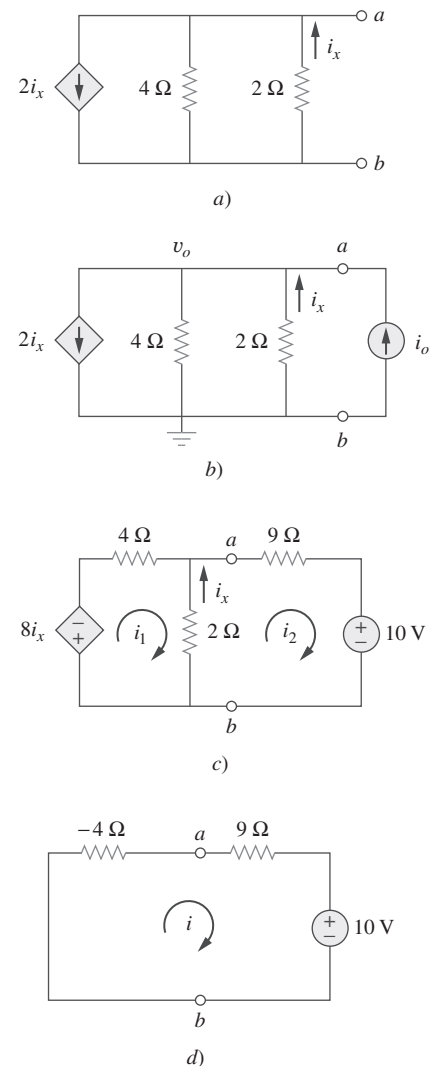


Figura 4.35 Para el ejemplo 4.10.

Ahora se debe evaluar la solución. La mejor manera de hacerlo es efectuar una comprobación, usando un método diferente, y ver si se obtiene la misma solución. Inténtese la conexión de un resistor de $9\ \Omega$ en serie con una fuente de tensión de $10\ \text{V}$ entre las terminales de salida del circuito original, y después el equivalente de Thevenin. Para que el circuito sea más fácil de resolver, entonces se puede tomar la fuente de corriente y el resistor de $4\ \Omega$ en paralelo y convertirlos en una fuente de tensión y un resistor de $4\ \Omega$ en serie aplicando la transformación de fuente. Esto, junto con la nueva carga, da por resultado el circuito que aparece en la figura 4.35c).

Ahora pueden escribirse dos ecuaciones de malla.

$$8i_x + 4i_1 + 2(i_1 - i_2) = 0$$

$$2(i_2 - i_1) + 9i_2 + 10 = 0$$

Nótese que sólo hay dos ecuaciones pero tres incógnitas, así que se necesita una ecuación de restricción. Se puede emplear

$$i_x = i_2 - i_1$$

Esto conduce a una nueva ecuación para la malla 1. La simplificación conduce a

$$(4 + 2 - 8)i_1 + (-2 + 8)i_2 = 0$$

o sea $-2i_1 + 6i_2 = 0$ o $i_1 = 3i_2$

$$-2i_1 + 11i_2 = -10$$

La sustitución de la primera ecuación en la segunda da como resultado

$$-6i_2 + 11i_2 = -10 \quad \text{o} \quad i_2 = -10/5 = -2\ \text{A}$$

La aplicación del equivalente de Thevenin es sumamente fácil, ya que sólo se tiene una malla, como se advierte en la figura 4.35d).

$$-4i + 9i + 10 = 0 \quad \text{o} \quad i = -10/5 = -2\ \text{A}$$

6. **¿Satisfactorio?** Es obvio que se ha hallado el valor del circuito equivalente, como lo pedía el enunciado del problema. La comprobación valida esa solución (se compara la respuesta obtenida mediante la aplicación del circuito equivalente con la que se logró mediante el uso de la carga con el circuito original). Se puede presentar todo esto como solución del problema.

Problema de práctica 4.10

 


Figura 4.36 Para el problema de práctica 4.10.

Obtenga el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.36.

Respuesta: $V_{Th} = 0\ \text{V}$, $R_{Th} = -7.5\ \Omega$.

4.6 Teorema de Norton

En 1926, casi 43 años después de que Thevenin publicó su teorema, E. L. Norton, ingeniero estadounidense de Bell Telephone Laboratories, propuso un teorema similar.

El **teorema de Norton** establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente I_N en paralelo con un resistor R_N , donde I_N es la corriente de cortocircuito a través de las terminales y R_N es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas.

Así, el circuito de la figura 4.37a) puede reemplazarse por el de la figura 4.37b).

La demostración del teorema de Norton se dará en la siguiente sección. Por ahora interesa principalmente cómo obtener R_N e I_N . R_N se halla de la misma manera que

R_{Th} . De hecho, por lo que ya se sabe sobre la transformación de fuente, las resistencias de Thevenin y de Norton son iguales; es decir,

$$R_N = R_{Th} \tag{4.9}$$

Para encontrar la corriente de Norton I_N , se determina la corriente de cortocircuito que fluye de la terminal a a la b en los dos circuitos de la figura 4.37. Es evidente que la corriente de cortocircuito de la figura 4.37b) es I_N . Ésta debe ser igual a la corriente de cortocircuito de la terminal a a la b de la figura 4.37a), ya que ambos circuitos son equivalentes. Así,

$$I_N = i_{sc} \tag{4.10}$$

como se indica en la figura 4.38. Las fuentes dependientes e independientes se tratan igual que en el teorema de Thevenin.

Obsérvese la estrecha relación entre los teoremas de Norton y de Thevenin: $R_N = R_{Th}$ como en la ecuación (4.9) e

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} \tag{4.11}$$

Esto es en esencia la transformación de una fuente. Por esta razón, a la transformación de fuentes suele llamársele transformación de Thevenin-Norton.

Puesto que V_{Th} , I_N y R_{Th} se relacionan de acuerdo con la ecuación (4.11), para determinar el circuito equivalente de Thevenin o de Norton se requiere hallar:

- La tensión de circuito abierto v_{oc} entre las terminales a y b .
- La corriente de cortocircuito i_{sc} por las terminales a y b .
- La resistencia equivalente o de entrada R_{en} en las terminales a y b cuando todas las fuentes independientes están apagadas.


Se pueden calcular dos de las tres siguiendo el método que implique el menor esfuerzo y emplearlas para obtener la tercera aplicando la ley de Ohm. El ejemplo 4.11 lo ilustrará. Asimismo, como

$$V_{Th} = v_{oc} \tag{4.12a}$$


$$I_N = i_{sc} \tag{4.12b}$$

$$R_{Th} = \frac{v_{oc}}{i_{sc}} = R_N \tag{4.12c}$$

 las pruebas en circuito abierto y en cortocircuito son suficientes para hallar cualquier equivalente de Thevenin o Norton de un circuito que contenga al menos una fuente independiente.



a)

 

b)

Figura 4.37 a) Circuito original, b) circuito equivalente de Norton.

Los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton se relacionan por una transformación de fuentes.

 


Figura 4.38 Cálculo de la corriente de Norton.

Halle el circuito equivalente de Norton del circuito de la figura 4.39 en las terminales a - b .

Solución: Se halla R_N de la misma manera que se calculó R_{Th} en el circuito equivalente de Thevenin. Iguale las fuentes independientes en cero. Esto propicia el circuito de la figura 4.40a), del que se obtiene R_N . Así,

$$R_N = 5 \parallel (8 + 4 + 8) = 5 \parallel 20 = \frac{20 \times 5}{25} = 4 \Omega$$

Para hallar I_N se ponen en cortocircuito las terminales a y b , como se muestra en la figura 4.40b). Se ignora el resistor de 5Ω , porque se ha puesto en cortocircuito. Al aplicar el análisis de malla se obtiene

$$i_1 = 2 \text{ A}, \quad 20i_2 - 4i_1 - 12 = 0$$

Ejemplo 4.11

 


Figura 4.39 Para el ejemplo 4.11.

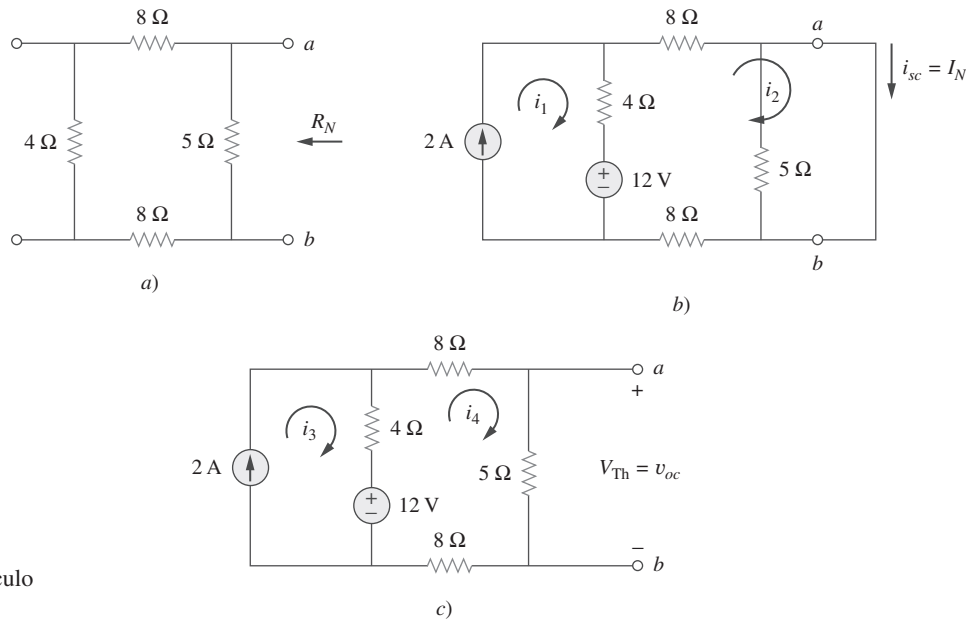


Figura 4.40 Para el ejemplo 4.11; cálculo de: a) R_N , b) $I_N = i_{sc}$, c) $V_{Th} = v_{oc}$.

De estas ecuaciones se obtiene

$$i_2 = 1 \text{ A} = i_{sc} = I_N$$

Alternativamente, se puede determinar I_N a partir de V_{Th}/R_{Th} . Se obtiene V_{Th} como la tensión en circuito abierto entre las terminales a y b de la figura 4.40c). Al aplicar el análisis de malla se obtiene

$$i_3 = 2 \text{ A}$$

$$25i_4 - 4i_3 - 12 = 0 \Rightarrow i_4 = 0.8 \text{ A}$$

$$v_{oc} = V_{Th} = 5i_4 = 4 \text{ V}$$

y

Por lo tanto,

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{4}{4} = 1 \text{ A}$$


 


Figura 4.41 Equivalente de Norton del circuito de la figura 4.39.

como se obtuvo anteriormente. Esto también sirve para confirmar la ecuación (4.12c), que $R_{Th} = v_{oc}/i_{sc} = 4/1 = 4 \Omega$. Así, el circuito equivalente de Norton es el que se muestra en la figura 4.41.

 Problema de práctica 4.11

Halle el circuito equivalente de Norton del circuito de la figura 4.42 en las terminales a - b .



Respuesta: $R_N = 3 \Omega$, $I_N = 4.5 \text{ A}$.

Figura 4.42 Para el problema de práctica 4.11.

Ejemplo 4.12

Aplicando el teorema de Norton, halle R_N e I_N en el circuito de la figura 4.43 en las terminales a - b .

Solución: Para hallar R_N se pone en cero la fuente de tensión independiente y se conecta a las terminales una fuente de tensión de $v_o = 1 \text{ V}$ (o cualquier tensión no especificada). Así, se obtiene el circuito de la figura 4.44a). Se ignora el resistor de 4Ω , porque está en cortocircuito. También debido al cortocircuito, el resistor de 5Ω , la fuente de

tensión y la fuente de corriente dependiente están en paralelo. Así, $i_x = 0$. En el nodo a , $i_o = \frac{1v}{5\Omega} = 0.2 \text{ A}$, y

$$R_N = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{0.2} = 5 \Omega$$

Para hallar I_N se ponen en cortocircuito las terminales a y b y se halla la corriente i_{sc} , como se indica en la figura 4.44b). Nótese en esta última figura que el resistor de 4Ω , la fuente de tensión de 10 V , el resistor de 5Ω y la fuente de corriente dependiente están en paralelo. Por lo tanto,

$$i_s = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

En el nodo a , la LCK resulta en

$$i_{sc} = \frac{10}{5} + 2i_x = 2 + 2(2.5) = 7 \text{ A}$$

Así,

$$I_N = 7 \text{ A}$$

 


Figura 4.43 Para el ejemplo 4.12.

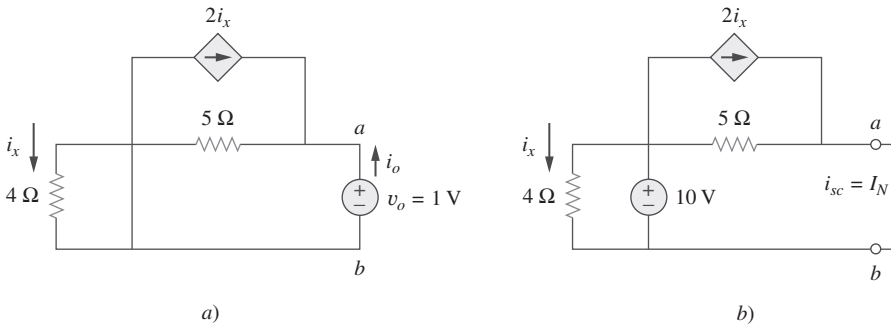


Figura 4.44 Para el ejemplo 4.12: a) cálculo de R_N , b) cálculo de I_N .

Halle el circuito equivalente de Norton del circuito de la figura 4.45 en las terminales a - b .

Respuesta: $R_N = 1 \Omega$, $I_N = 10 \text{ A}$.

4.7 † Derivación de los teoremas de Thevenin y Norton

En esta sección se comprobarán los teoremas de Thevenin y Norton aplicando el principio de superposición.

Considérese el circuito lineal de la figura 4.46a). Supóngase que este circuito contiene resistores y fuentes dependientes e independientes. Se tiene acceso a él vía las terminales a y b , a través de las cuales se aplica corriente desde una fuente externa. El objetivo es cerciorarse de que la relación tensión-corriente en las terminales a y b es idéntica a la del equivalente de Thevenin de la figura 4.46b). Para mayor simplicidad, supóngase que el circuito lineal de la figura 4.46a) contiene dos fuentes de tensión independientes v_{s1} y v_{s2} y dos fuentes de corriente independientes i_{s1} e i_{s2} . Se puede obtener cualquier variable del circuito, como la tensión en las terminales v , aplicando el teorema de la superposición. Esto es, se considera la contribución debida a cada fuente independiente, incluida la fuente externa i . Por superposición, la tensión en las terminales v es

$$v = A_0 i + A_1 v_{s1} + A_2 v_{s2} + A_3 i_{s1} + A_4 i_{s2} \tag{4.13}$$

Problema de práctica 4.12

 


Figura 4.45 Para el problema de práctica 4.12.

 


Figura 4.46 Derivación del equivalente de Thevenin: a) circuito excitado por corriente, b) su equivalente de Thevenin.

donde A_0, A_1, A_2, A_3 y A_4 son constantes. Cada término del miembro derecho de la ecuación (4.13) es la contribución relacionada de la fuente independiente; es decir, A_0i es la contribución a v debida a la fuente de corriente externa i , A_1v_{s1} es la contribución debida a la fuente de tensión v_{s1} y así sucesivamente. Se pueden reunir los términos de las fuentes independientes internas en B_0 , de manera que la ecuación (4.13) se convierte en

$$v = A_0i + B_0 \quad (4.14)$$

donde $B_0 = A_1v_{s1} + A_2v_{s2} + A_3i_{s1} + A_4i_{s2}$. Ahora se desea evaluar los valores de las constantes A_0 y B_0 . Cuando las terminales a y b están en circuito abierto, $i = 0$ y $v = B_0$. Así, B_0 es la tensión de circuito abierto, la cual es igual a v_{oc} , de modo que V_{Th}

$$B_0 = V_{Th} \quad (4.15)$$

Cuando todas las fuentes internas se apagan, $B_0 = 0$. El circuito puede reemplazarse entonces por una resistencia equivalente R_{eq} , la cual es igual a R_{Th} , así que la ecuación (4.14) se convierte en

$$v = A_0i = R_{Th}i \quad \Rightarrow \quad A_0 = R_{Th} \quad (4.16)$$

La sustitución de los valores de A_0 y B_0 en la ecuación (4.14) da como resultado

$$v = R_{Th}i + V_{Th} \quad (4.17)$$

la cual expresa la relación tensión-corriente en las terminales a y b del circuito de la figura 4.46b). Así, los dos circuitos de la figura 4.46a) y 4.46b) son equivalentes.

Cuando el mismo circuito lineal se excita con una fuente de tensión v como se indica en la figura 4.47a), la corriente que entra al circuito puede obtenerse por superposición como

$$i = C_0v + D_0 \quad (4.18)$$

donde C_0v es la contribución a i debida a la fuente de tensión externa v y D_0 contiene las contribuciones a i debidas a todas las fuentes independientes internas. Cuando las terminales a - b se ponen en cortocircuito, $v = 0$, de manera que, donde $i = D_0 = -i_{sc}$, donde i_{sc} es la corriente de cortocircuito que sale de la terminal a , la cual es igual a la corriente de Norton I_N ; es decir,

$$D_0 = -I_N \quad (4.19)$$

Cuando todas las fuentes independientes internas se apagan, $D_0 = 0$, y el circuito puede reemplazarse por una resistencia equivalente R_{eq} (o una conductancia equivalente $G_{eq} = 1/R_{eq}$), la cual es igual a R_{Th} o R_N . Así, la ecuación (4.19) se convierte en

$$i = \frac{v}{R_{Th}} - I_N \quad (4.20)$$

Esto expresa la relación tensión-corriente en las terminales a - b del circuito de la figura 4.47b), lo que confirma que los circuitos de las figuras 4.47a) y 4.47b) son equivalentes.

 


Figura 4.47 Derivación del equivalente de Norton: a) circuito excitado por tensión, b) su equivalente de Norton.

4.8 Máxima transferencia de potencia

En muchas situaciones prácticas, un circuito se diseña para suministrar potencia a una carga. Hay aplicaciones en áreas como comunicaciones en las que es deseable maximizar la potencia suministrada a una carga. Ahora se abordará el problema del suministro de la máxima potencia a una carga dado un sistema con pérdidas internas conocidas. Cabe señalar que esto dará por resultado pérdidas internas significativas, mayores que o iguales a la potencia suministrada a la carga.

El equivalente de Thevenin es útil para hallar la máxima potencia que un circuito lineal puede suministrar a una carga. Supóngase que se puede ajustar la resistencia de

carga R_L . Si el circuito entero se reemplaza por su equivalente de Thevenin exceptuando la carga, como se muestra en la figura 4.48, la potencia suministrada a la carga es

$$p = i^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L \quad (4.21)$$

En un circuito dado, V_{Th} y R_{Th} son fijos. Al variar la resistencia de carga R_L , la potencia suministrada a la carga varía como se indica gráficamente en la figura 4.49. En esta figura se advierte que la potencia es mínima para valores pequeños o grandes de R_L , pero máxima respecto de algún valor de R_L entre 0 y ∞ . Ahora se debe demostrar que esta máxima potencia ocurre cuando R_L es igual a R_{Th} . Esto se conoce como *teorema de máxima potencia*.

La **máxima potencia** se transfiere a la carga cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin vista desde la carga ($R_L = R_{Th}$).

Para comprobar el teorema de la máxima transferencia de potencia, se deriva p en la ecuación (4.21) respecto a R_L y se fija el resultado en cero. De ello se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dR_L} &= V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} \right] \\ &= V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L - 2R_L)}{(R_{Th} + R_L)^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Esto implica que} \quad 0 = (R_{Th} + R_L - 2R_L) = (R_{Th} - R_L) \quad (4.42)$$

lo cual produce

$$R_L = R_{Th} \quad (4.23)$$

lo que demuestra que la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de carga R_L es igual a la resistencia de Thevenin R_{Th} . Se puede confirmar fácilmente que la ecuación (4.23) brinda la máxima potencia demostrando que $d^2p/dR_L^2 < 0$.

La máxima potencia transferida se obtiene sustituyendo la ecuación (4.23) en la ecuación (4.21), de lo que resulta

$$p_{\text{máx}} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} \quad (4.24)$$

La ecuación (4.24) sólo se aplica cuando $R_L = R_{Th}$. Cuando $R_L \neq R_{Th}$, la potencia suministrada a la carga se calcula mediante la ecuación (4.21).

 


Figura 4.48 Circuito empleado para la máxima transferencia de potencia.

 


Figura 4.49 Potencia suministrada a la carga como función de R_L .

Se dice que la fuente y la carga se *igualan* cuando $R_L = R_{Th}$.

Halle el valor de R_L para la máxima transferencia de potencia en el circuito de la figura 4.50. Halle la máxima potencia.

 


Figura 4.50 Para el ejemplo 4.13.

Solución: Se necesita hallar la resistencia de Thevenin R_{Th} y la tensión de Thevenin entre las terminales a - b . Para obtener R_{Th} se emplea el circuito de la figura 4.51a) y se obtiene

$$R_{Th} = 2 + 3 + 6 \parallel 12 = 5 + \frac{6 \times 12}{18} = 9 \Omega$$

Ejemplo 4.13

 


Figura 4.51 Para el ejemplo 4.13: a) cálculo de R_{Th} , b) cálculo de V_{Th} .

Para obtener V_{Th} se considera el circuito de la figura 4.51b). La aplicación del análisis de malla da como resultado

$$-12 + 18i_1 - 12i_2 = 0, \quad i_2 = -2 \text{ A}$$

Al despejar i_1 se obtiene $i_1 = -2/3$. La aplicación de la LTK a lo largo del lazo exterior para obtener V_{Th} entre las terminales a - b produce

$$-12 + 6i_1 + 3i_2 + 2(0) + V_{Th} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{Th} = 22 \text{ V}$$

Para la máxima transferencia de potencia,

$$R_L = R_{Th} = 9 \Omega$$

y la máxima potencia es

$$p_{\text{máx}} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} = \frac{22^2}{4 \times 9} = 13.44 \text{ W}$$

Problema de práctica 4.13

 


Figura 4.52 Para el problema de práctica 4.13.

Determine el valor de R_L que tomará la máxima potencia del resto del circuito de la figura 4.52. Calcule la máxima potencia.

Respuesta: 4.222 Ω , 2.901 W.

4.9 Comprobación de teoremas de circuitos con PSpice

En esta sección se aprenderá a usar *PSpice* para comprobar los teoremas cubiertos en este capítulo. Específicamente, se considerará el uso del análisis barrido en CD para hallar el equivalente de Thevenin o de Norton entre cualquier par de nodos en un circuito así como la máxima transferencia de potencia a una carga. Se recomienda al lector consultar la sección D.3 del apéndice D para estudiar esta sección.

A fin de hallar el equivalente de Thevenin de un circuito en un par de terminales abiertas usando *PSpice*, se emplea el editor de diagramas para dibujar el circuito e insertar entre las terminales una fuente independiente de corriente de prueba, por decir I_p . El nombre de parte de la fuente de corriente de prueba debe ser ISRC. Después se ejecuta un barrido en CD en I_p , como se explica en la sección D.3. Generalmente es posible lograr que la corriente a través de I_p varíe de 0 a 1 A en incrementos de 0.1 A. Luego de guardar y simular el circuito, se utiliza el menú Probe para ilustrar de una gráfica de la tensión entre los extremos de I_p contra la corriente a través de I_p . La intersección en cero de la gráfica nos proporciona la tensión equivalente de Thevenin, mientras que la pendiente de la gráfica es igual a la resistencia de Thevenin.

Hallar el equivalente de Norton implica pasos similares, excepto que entre las terminales se inserta una fuente de tensión independiente de prueba (con nombre de parte VSRC), por decir V_p . Se ejecuta un barrido en DC en V_p y se permite que V_p varíe de 0 a 1 V en incrementos de 0.1 V. Una gráfica de la corriente a través de V_p contra la tensión entre los extremos de V_p se obtiene usando el menú Probe después de la simulación. La intersección en cero es igual a la corriente de Norton, y la pendiente de la gráfica es igual a la conductancia de Norton.

Hallar con *PSpice* la máxima transferencia de potencia a una carga implica ejecutar un barrido paramétrico sobre el valor componente de R_L en la figura 4.48 y diagramar

la potencia suministrada a la carga como función de R_L . De acuerdo con la figura 4.49, la máxima potencia ocurre cuando $R_L = R_{Th}$. Esto se ilustra mejor con un ejemplo, el 4.15.

Se usan VSRC e ISRC como nombres de parte de las fuentes de tensión y corriente independientes, respectivamente.

Considere el circuito de la figura 4.31 (véase el ejemplo 4.9). Use PSpice para hallar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton.

Ejemplo 4.14

Solución:

a) Para hallar la resistencia de Thevenin R_{Th} y la tensión de Thevenin V_{Th} en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.31, primero se usa el menú Schematics para dibujar el circuito que se muestra en la figura 4.53a). Nótese que en las terminales se ha insertado una fuente de corriente de prueba I2. En el menú **Analysis/Setup** se selecciona DC Sweep. En el recuadro de diálogo DC Sweep se selecciona Linear en *Sweep Type* y Current Source en *Sweep Var. Type*. Se teclea I2 bajo el cuadro *Name*, 0 como *Start Value*, 1 como *End Value* y 0.1 como *Increment*. Después de la simulación, se añade el trazado V(I2:-) en la ventana A/D de PSpice y se obtiene la gráfica que aparece en la figura 4.53b). Con base en esta gráfica se obtiene

$$V_{Th} = \text{Intersección en cero} = 20 \text{ V}, \quad R_{Th} = \text{Pendiente} = \frac{26 - 20}{1} = 6 \Omega$$

Estos valores coinciden con los que se obtuvieron analíticamente en el ejemplo 4.9.

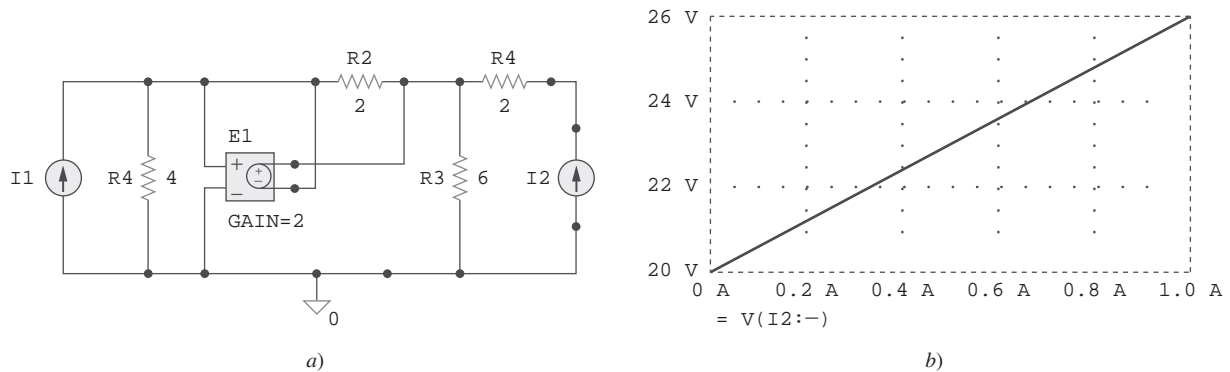


Figura 4.53 Para el ejemplo 4.14: a) esquema y b) gráfica para hallar R_{Th} y V_{Th} .

b) Para hallar el equivalente de Norton, se modifica el esquema de la figura 4.53a) sustituyendo la fuente de corriente de prueba por una fuente de tensión de prueba V1. El resultado es el esquema de la figura 4.54a). De nueva cuenta, en el cuadro de diálogo

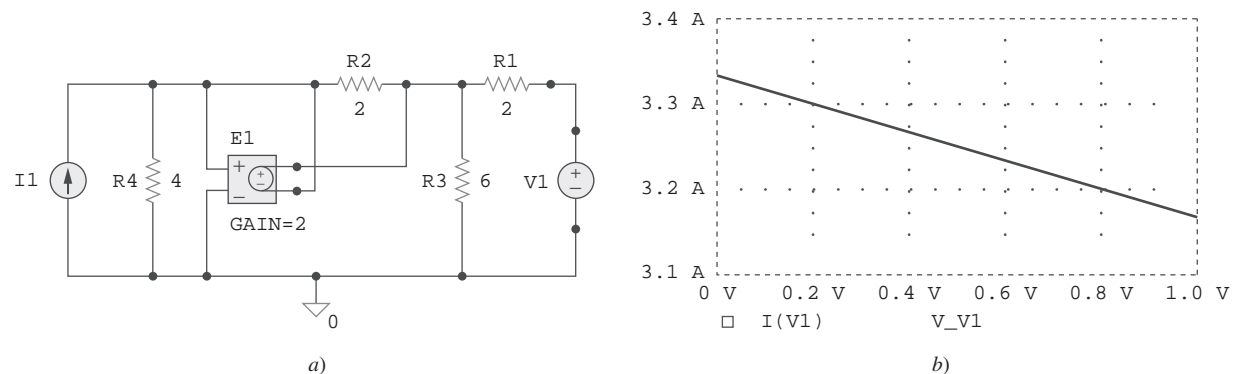


Figura 4.54 Para el ejemplo 4.14: a) esquema y b) gráfica para hallar G_N e I_N .

DC Sweep se selecciona Linear en *Sweep Type* y Voltage Source en *Sweep Var. Type*. Se tecléa V1 bajo el recuadro *Name*, 0 como *Start Value*, 1 como *End Value* y 0.1 como *Increment*. En la ventana A/D de *PSpice* se añade el trazado I (V1) y se obtiene la gráfica de la figura 4.54b). De esta gráfica se obtiene

$$I_N = \text{Intersección en cero} = 3.335 \text{ A}$$

$$G_N = \text{Pendiente} = \frac{3.335 - 3.165}{1} = 0.17 \text{ S}$$

Problema de práctica 4.14

Repita el problema de práctica 4.9 usando *PSpice*.

Respuesta: $V_{Th} = 5.333 \text{ V}$, $R_{Th} = 444.4 \text{ m}\Omega$.

Ejemplo 4.15

 


Figura 4.55 Para el ejemplo 4.15.

Remítase al circuito de la figura 4.55. Use *PSpice* para hallar la máxima transferencia de potencia a R_L .

Solución: Debe ejecutarse un barrido de CD sobre R_L para determinar en qué momento la potencia alcanza su máximo valor. Primero se dibuja el circuito con el uso de Schematics, como se muestra en la figura 4.56. Una vez dibujado el circuito, se dan los tres pasos siguientes para la preparación complementaria del circuito para un barrido de CD.

El primer paso implica definir el valor de R_L como parámetro, puesto que se desea variarlo. Para hacerlo:

1. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el valor 1k de R2 (que representa a R_L) para abrir el cuadro de diálogo *Set Attribute Value*.
2. Reemplace 1k por {RL} y haga clic en **OK** para aceptar el cambio.

Cabe señalar que las llaves son indispensables.

El segundo paso es definir el parámetro. Para conseguirlo:

1. Seleccione **Draw/Get New Part/Libraries.../special.slb**.
2. Teclee PARAM en el cuadro *PartName* y haga clic en **OK**.
3. Arrastre el cuadro a cualquier posición cerca del circuito.
4. Haga clic en el botón izquierdo del ratón para poner fin al modo de colocación.
5. Haga doble clic en el botón izquierdo para abrir el cuadro de diálogo *PartName: PARAM*.
6. Haga clic con el botón izquierdo en *NAME1 =* y teclee RL (sin llaves) en el cuadro *Value*, y después haga clic con el botón izquierdo en **Save Attr** para aceptar el cambio.
7. Haga clic con el botón izquierdo en *VALUE1 =* y teclee 2k en el cuadro *Value*; después haga clic con el botón izquierdo en **Save Attr** para aceptar el cambio.
8. Haga clic en **OK**.

El valor 2k en el punto 7 es indispensable para el cálculo del punto de polarización; no puede dejarse en blanco.

El tercer paso es preparar el barrido en DC para explorar el parámetro. Para hacerlo:

1. Seleccione **Analysis/Setup** para que aparezca el cuadro de diálogo DC Sweep.
2. En *Sweep Type*, seleccione Linear (u Octave para una amplia gama de R_L).
3. En *Sweep Var. Type*, seleccione Global Parameter.
4. Bajo el cuadro *Name*, teclee RL.
5. En el cuadro *Start Value*, teclee 100.
6. En el cuadro *End Value*, teclee 5k.
7. En el cuadro *Increment*, teclee 100.
8. Haga clic en **OK** y en **Close** para aceptar los parámetros.

 


Figura 4.56 Esquema del circuito de la figura 4.55.

Después de dar esos pasos y guardar el circuito, está listo para simular. Seleccione **Analysis/Simulate**. Si no hay errores, seleccione **Add Trace** en la ventana A/D de *PSpice* y teclee $-V(R2:2)*I(R2)$ en el cuadro *Trace Command*. [El signo negativo es indispensable, ya que $I(R2)$ es negativa.] Esto produce la gráfica de la potencia suministrada a R_L cuando R_L varía de 100Ω a $5 \text{ k}\Omega$. También puede obtenerse la potencia absorbida por R_L tecleando $V(R2:2)*V(R2:2)/R_L$ en el cuadro *Trace Command*. De una u otra forma, se obtiene la gráfica de la figura 4.57. En ella salta a la vista que la máxima potencia es $250 \mu\text{W}$. Nótese que ese valor máximo ocurre cuando $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, como era de esperar analíticamente.

 


Figura 4.57 Para el ejemplo 4.15: gráfica de la potencia a través de R_L .

Halle la máxima potencia transferida a R_L si el resistor de $1 \text{ k}\Omega$ de la figura 4.55 se reemplaza por un resistor de $2 \text{ k}\Omega$.

Respuesta: $125 \mu\text{W}$.

Problema de práctica 4.15

4.10 †Aplicaciones

En esta sección se expondrán dos importantes aplicaciones prácticas de los conceptos cubiertos en este capítulo: modelado de fuentes y medición de la resistencia.


4.10.1 Modelado de fuentes

El modelado de fuentes brinda un ejemplo de la utilidad del equivalente de Thevenin o de Norton. Una fuente activa como una batería suele caracterizarse por medio de su circuito equivalente de Thevenin o de Norton. Una fuente de tensión ideal suministra una tensión constante independientemente de la corriente tomada por la carga, mientras que una fuente de corriente ideal suministra una corriente constante independientemente de la tensión de carga. Como se advierte en la figura 4.58, las fuentes de tensión y corriente prácticas no son ideales, debido a sus *resistencias internas* o *resistencias de fuente* R_s y R_p . Se vuelven ideales cuando $R_s \rightarrow 0$ y $R_p \rightarrow \infty$. Para demostrar que éste es el caso, considérese el efecto de la carga sobre fuentes de tensión, como se muestra en la figura 4.59a). Por el principio de división de tensión, la tensión de carga es


$$v_L = \frac{R_L}{R_s + R_L} v_s \tag{4.25}$$

Cuando R_L se incrementa, la tensión de carga se aproxima a una tensión de fuente v_s , como se ilustra en la figura 4.59b). En la ecuación (4.25) cabe reparar en que:

 1. La tensión de carga será constante si la resistencia interna R_s de la fuente es de cero o, al menos, $R_s \ll R_L$. En otras palabras, cuanto menor sea R_s en comparación con R_L , más cerca estará de ser ideal la fuente de tensión.



a)

 

b)

Figura 4.58 a) Fuente de tensión práctica, b) fuente de corriente práctica.

 


Figura 4.59 a) Fuente de tensión práctica conectada a una carga R_L , b) la tensión de carga disminuye al decrecer R_L .

 


Figura 4.60 a) Fuente de corriente práctica conectada a una carga R_L , b) la carga de la corriente disminuye al aumentar R_L .

2. Cuando la carga se desconecta (es decir, cuando la fuente se pone en circuito abierto de manera que $R_L \rightarrow \infty$), $v_{oc} = v_s$. Así, v_s puede considerarse la tensión de la fuente sin carga. La conexión de la carga causa que la tensión entre las terminales disminuya en magnitud; esto se conoce como *efecto de carga*.

La misma argumentación podría hacerse en relación con una fuente de corriente práctica cuando se conecta a una carga como se observa en la figura 4.60a). Por el principio de la división de corriente,

$$i_L = \frac{R_p}{R_p + R_L} i_s \quad (4.26)$$

En la figura 4.60b) se muestra la variación en la corriente de carga al aumentar la resistencia de carga. Esta vez se advierte una caída de corriente debida a la carga (efecto de carga), y la corriente de carga es constante (fuente de corriente ideal) cuando la resistencia interna es muy grande (es decir, cuando $R_p \rightarrow \infty$, al menos, $R_p \gg R_L$).

A veces se necesita conocer la tensión de fuente sin carga v_s y la resistencia interna R_s de una fuente de tensión. Para hallar v_s y R_s se sigue el procedimiento ilustrado en la figura 4.61. Primero se mide la tensión de circuito abierto v_{oc} como en la figura 4.61a) y se establece que

$$v_s = v_{oc} \quad (4.27)$$

Después se conecta una carga variable R_L en las terminales como en la figura 4.61b). Se ajusta la resistencia R_L hasta medir una tensión de carga de exactamente la mitad de la tensión de circuito abierto, $v_L = v_{oc}/2$, porque ahora $R_L = R_{Th} = R_s$. En este punto se desconecta R_L y se mide. Se establece que

$$R_s = R_L \quad (4.28)$$

Por ejemplo, una batería de automóvil puede tener $v_s = 12 \text{ V}$ y $R_s = 0.05 \Omega$.


 


Figura 4.61 a) Medición de v_{oc} , b) medición de v_L .

Ejemplo 4.16

 

La tensión entre las terminales de una fuente de tensión es de 12 V cuando se conecta a una carga de 2 W . Cuando la carga se desconecta, la tensión en las terminales aumenta a 12.4 V . a) Calcule la tensión de fuente v_s y la resistencia interna R_s . b) Determine la tensión cuando una carga de 8Ω se conecta a la fuente.

Solución:

a) Se reemplaza la fuente por su equivalente de Thevenin. La tensión en las terminales al desconectar la carga es la de circuito abierto,

$$v_s = v_{oc} = 12.4 \text{ V}$$

Al desconectar la carga, como se muestra en la figura 4.62a), $v_L = 12 \text{ V}$ y $P_L = 2 \text{ W}$. De ahí que

$$p_L = \frac{v_L^2}{R_L} \Rightarrow R_L = \frac{v_L^2}{p_L} = \frac{12^2}{2} = 72 \Omega$$

Figura 4.62 Para el ejemplo 4.16.

La corriente de carga es

$$i_L = \frac{v_L}{R_L} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6} \text{ A}$$

La tensión a través de R_s es la diferencia entre la tensión de fuente v_s y la tensión de carga v_L , o

$$12.4 - 12 = 0.4 = R_s i_L, \quad R_s = \frac{0.4}{I_L} = 2.4 \Omega$$

b) Una vez que se conoce el equivalente de Thevenin de la fuente, se conecta la carga de 8Ω entre los extremos en el equivalente de Thevenin, como se indica en la figura 4.62b). De la división de tensión se obtiene

$$v = \frac{8}{8 + 2.4} (12.4) = 9.538 \text{ V}$$

La tensión de circuito abierto medida en cierto amplificador es de 9 V. Esa tensión cae a 8 V cuando un altavoz de 20Ω se conecta al amplificador. Calcule la tensión al usarse un altavoz de 10Ω .

Respuesta: 7.2 V.

Problema de práctica 4.16

4.10.2 Medición de la resistencia

Aunque el método del óhmetro es el medio más simple para medir la resistencia, una medición más exacta puede obtenerse con el uso del puente de Wheatstone. Mientras que los óhmetros están diseñados para medir la resistencia en un rango bajo, medio o alto, el puente de Wheatstone se utiliza para medirla en el rango medio, entre, por ejemplo, 1Ω y $1 \text{ M}\Omega$. Valores de resistencia muy bajos se miden con un *milióhmetro*, en tanto que valores muy altos se miden con un *probador de Megger*.

El circuito del puente de Wheatstone (o puente de resistencia) se emplea en varias aplicaciones. Aquí se usará para medir una resistencia desconocida. La resistencia desconocida R_x está conectada al puente como se indica en la figura 4.63. La resistencia variable se ajusta hasta que no fluya corriente por el galvanómetro, el cual es en esencia un mecanismo d'Arsonval que opera como un sensible dispositivo indicador de corriente, a la manera de un amperímetro en el rango de los microamperes. En esta condición $v_1 = v_2$ y se dice que el puente está *equilibrado*. Puesto que no fluye corriente por el galvanómetro, R_1 y R_2 se comportan como si estuvieran en serie, lo mismo que R_3 y R_x . El hecho de que no fluya corriente por el galvanómetro también implica que $v_1 = v_2$. Al aplicar el principio de división de tensión,

$$v_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v = v_2 = \frac{R_x}{R_3 + R_x} v \quad (4.29)$$

Así, no fluye corriente por el galvanómetro cuando

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_x}{R_3 + R_x} \Rightarrow R_2 R_3 = R_1 R_x$$

o sea

$$R_x = \frac{R_3 R_2}{R_1} \quad (4.30)$$

Si $R_1 = R_3$ y R_2 se ajusta hasta que no fluya corriente por el galvanómetro, entonces $R_x = R_2$.

¿Cómo se halla la corriente a través del galvanómetro cuando el puente de Wheatstone está *desequilibrado*? Se halla el equivalente de Thevenin (V_{Th} y R_{Th}) respecto a las

Nota histórica: Este puente lo inventó Charles Wheatstone (1802-1875), profesor inglés que también inventó el telégrafo, como lo hizo por separado Samuel Morse en Estados Unidos.

 


Figura 4.63 Puente de Wheatstone; R_x es la resistencia por medir.

terminales del galvanómetro. Si R_m es la resistencia del galvanómetro, la corriente a través de él en la condición de desequilibrio es

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_m} \quad (4.31)$$

El ejemplo 4.18 ilustrará esto.

Ejemplo 4.17

En la figura 4.63, $R_1 = 500 \Omega$ y $R_3 = 200 \Omega$. El puente está equilibrado cuando R_2 se ajusta a 125Ω . Determine la resistencia desconocida R_x .

Solución: El empleo de la ecuación (4.30) da como resultado

$$R_x = \frac{R_3}{R_1} R_2 = \frac{200}{500} 125 = 50 \Omega$$

Problema de práctica 4.17

Un puente de Wheatstone tiene $R_1 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$. R_2 se ajusta hasta que ninguna corriente fluya por el galvanómetro. En ese punto, $R_2 = 3.2 \text{ k}\Omega$. ¿Cuál es el valor de la resistencia desconocida?

Respuesta: $3.2 \text{ k}\Omega$.

Ejemplo 4.18

El circuito de la figura 4.64 representa un puente desequilibrado. Si el galvanómetro tiene una resistencia de 40Ω , halle la corriente que fluye por él.

 


Figura 4.64 Puente desequilibrado del ejemplo 4.18.

Solución: Primero se debe reemplazar el circuito por su equivalente de Thevenin en las terminales a y b . La resistencia de Thevenin se halla empleando el circuito de la figura 4.65a). Obsérvese que los resistores de $3 \text{ k}\Omega$ y $1 \text{ k}\Omega$ están en paralelo, lo mismo que los resistores de 400Ω y 600Ω . Las dos combinaciones en paralelo forman una combinación en serie respecto a las terminales a y b . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} R_{Th} &= 3\,000 \parallel 1\,000 + 400 \parallel 600 \\ &= \frac{3\,000 \times 1\,000}{3\,000 + 1\,000} + \frac{400 \times 600}{400 + 600} = 750 + 240 = 990 \Omega \end{aligned}$$

Para hallar la tensión de Thevenin, considérese el circuito de la figura 4.65b). La aplicación del principio de división de tensión da por resultado

$$v_1 = \frac{1\,000}{1\,000 + 3\,000} (220) = 55 \text{ V}, \quad v_2 = \frac{600}{600 + 400} (220) = 132 \text{ V}$$

La aplicación de la LTK a lo largo del lazo ab produce

$$-v_1 + V_{Th} + v_2 = 0 \quad \text{o} \quad V_{Th} = v_1 - v_2 = 55 - 132 = -77 \text{ V}$$

Habiendo determinado el equivalente de Thevenin, la corriente por el galvanómetro se halla con base en la figura 4.65c).

$$I_G = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_m} = \frac{-77}{990 + 40} = -74.76 \text{ mA}$$

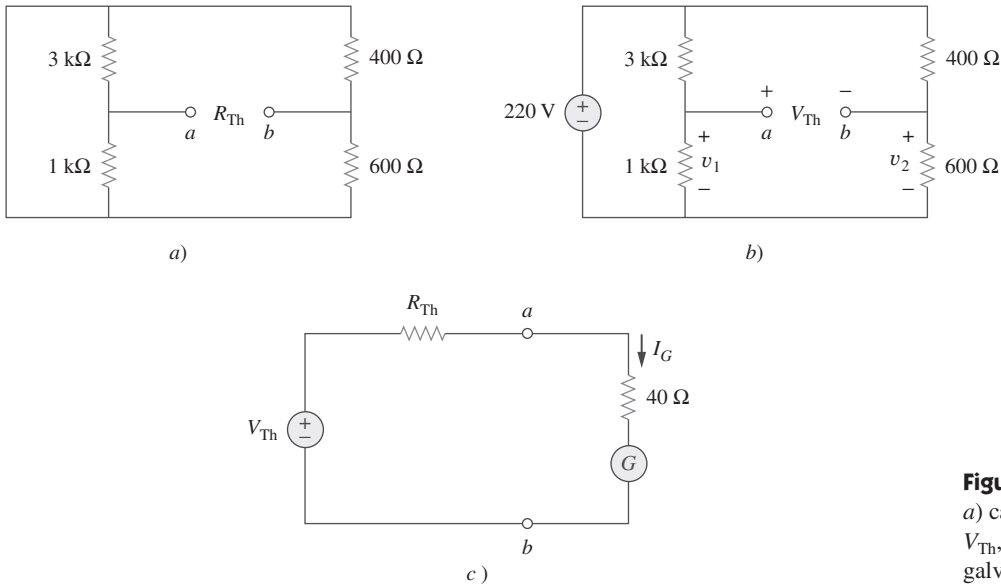


Figura 4.65 Para el ejemplo 4.18: a) cálculo de R_{Th} , b) cálculo de V_{Th} , c) cálculo de la corriente por el galvanómetro.

El signo negativo indica que la corriente fluye en la dirección contraria a la supuesta, es decir, de la terminal b a la terminal a .

Obtenga la corriente que fluye a través del galvanómetro, el cual tiene una resistencia de $14\ \Omega$, en el puente de Wheatstone que aparece en la figura 4.66.

Respuesta: 64 mA.

Problema de práctica 4.18

 


Figura 4.66 Para el problema de práctica 4.18.

4.11 Resumen

1. Una red lineal consta de elementos lineales, fuentes dependientes lineales y fuentes independientes lineales.
2. Los teoremas de redes se usan para reducir un circuito complejo en uno simple, lo que facilita enormemente el análisis de circuitos.
3. El principio de superposición establece que, en un circuito con fuentes independientes múltiples, la tensión a través de un elemento (o corriente que lo atraviesa) es igual a la suma algebraica de todas las tensiones individuales (o corrientes) debidas a cada fuente independiente al actuar por separado.
4. La transformación de las fuentes es un procedimiento para transformar una fuente de tensión en serie con un resistor en una fuente de corriente en paralelo con un resistor o viceversa.
5. Los teoremas de Thevenin y Norton también permiten aislar una porción de una red mientras la porción restante se reemplaza por

una red equivalente. El equivalente de Thevenin consta de una fuente de tensión V_{Th} en serie con un resistor R_{Th} , en tanto que el equivalente de Norton consta de una fuente de corriente I_N en paralelo con un resistor R_N . Ambos teoremas se relacionan por la transformación de fuente.

$$R_N = R_{Th}, \quad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

6. En un circuito equivalente de Thevenin dado, la máxima transferencia de potencia ocurre cuando $R_L = R_{Th}$; es decir, cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin.
7. El teorema de la máxima transferencia de potencia establece que una fuente suministra la máxima potencia a la carga R_L cuando R_L es igual a R_{Th} , la resistencia de Thevenin en las terminales de la carga.

8. *PSpice* puede usarse para comprobar los teoremas de circuitos cubiertos en este capítulo.
9. El modelado de fuentes y la medición de la resistencia con el uso del puente de Wheatstone son aplicaciones del teorema de Thevenin.

Preguntas de repaso

- 4.1 La corriente a través de una rama en una red lineal es de 2 A cuando la tensión de la fuente de entrada es de 10 V. Si la tensión se reduce a 1 V y la polaridad se invierte, la corriente por la rama es de:
 a) -2 A b) -0.2 A c) 0.2 A
 d) 2 A e) 20 A
- 4.2 Para la superposición no se requiere considerar una por una las fuentes independientes; cualquier número de fuentes independientes puede considerarse simultáneamente.
 a) Cierto b) Falso
- 4.3 El principio de superposición se aplica al cálculo de la potencia.
 a) Cierto b) Falso
- 4.4 Remítase a la figura 4.67. La resistencia de Thevenin en las terminales a y b es de:
 a) 25 Ω b) 20 Ω
 c) 5 Ω d) 4 Ω

 


Figura 4.67 Para las preguntas de repaso 4.4 a 4.6.

- 4.5 La tensión de Thevenin entre las terminales a y b del circuito de la figura 4.67 es de:
 a) 50 V b) 40 V
 c) 20 V d) 10 V
- 4.6 La corriente de Norton en las terminales a y b del circuito de la figura 4.67 es de:
 a) 10 A b) 2.5 A
 c) 2 A d) 0 A

- 4.7 La resistencia de Norton R_N es exactamente igual a la resistencia de Thevenin R_{Th} .
 a) Cierto b) Falso
- 4.8 ¿Qué par de circuitos de la figura 4.68 son equivalentes?
 a) a y b b) b y d
 c) a y c d) c y d

 


Figura 4.68 Para la pregunta de repaso 4.8.

- 4.9 Una carga se conecta a una red. En las terminales a las que se conecta, $R_{Th} = 10 \Omega$ y $V_{Th} = 40$ V. La máxima potencia que es posible suministrar a la carga es de:
 a) 160 W b) 80 W
 c) 40 W d) 1 W
- 4.10 La fuente suministra la máxima potencia a la carga cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de fuente.
 a) Cierto b) Falso

Respuestas: 4.1b, 4.2a, 4.3b, 4.4d, 4.5b, 4.6a, 4.7a, 4.8c, 4.9c, 4.10a.

Problemas

Sección 4.2 Propiedad de linealidad

- 4.1 Calcule la corriente i_o en el circuito de la figura 4.69. ¿Qué valor de tensión de entrada se necesita para hacer que i_o sea igual a 5 amperes?

 


Figura 4.69 Para el problema 4.1.

4.2 Use la figura 4.70 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la linealidad.

 


Figura 4.70 Para el problema 4.2.

- 4.3** a) En el circuito de la figura 4.71, calcule v_o e i_o cuando $v_s = 1$ V.
 b) Halle v_o e i_o cuando $v_s = 10$ V.
 c) ¿Qué valores adoptan v_o e i_o cuando cada uno de los resistores de 1Ω se reemplaza por un resistor de 10Ω y $v_s = 10$ V?

 


Figura 4.71 Para el problema 4.3.

4.4 Use la linealidad para determinar i_o en el circuito de la figura 4.72.

 


Figura 4.72 Para el problema 4.4.

4.5 Para el circuito de la figura 4.73, suponga que $v_o = 1$ V y aplique la linealidad para hallar el valor real de v_o .

 


Figura 4.73 Para el problema 4.5.

4.6 Para el circuito lineal que aparece en la figura 4.74, aplique la linealidad para completar la siguiente tabla.

Experimento	V_s	V_o
1	12 V	4 V
2		16 V
3	1 V	
4		-2 V

 


Figura 4.74 Para el problema 4.6.

4.7 Use la linealidad y el supuesto de que $V_o = 1$ V para hallar el valor real de V_o en la figura 4.75.

 


Figura 4.75 Para el problema 4.7.

Sección 4.3 Superposición

4.8 Usando la superposición, halle V_o en el circuito de la figura 4.76. Compruebe con *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 4.76 Para el problema 4.8.

4.9 Dado que $I = 4$ A cuando $V_s = 40$ V e $I_s = 4$ A con $I = 1$ A cuando $V_s = 20$ V e $I_s = 0$, use el principio de superposición y linealidad para determinar el valor de I cuando $V_s = 60$ V e $I_s = -2$ A.

 


Figura 4.77 Para el problema 4.9.

4.10 Use la figura 4.78, para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el principio de superposición. Observe que la letra k es una ganancia que puede

especificar para facilitar la solución del problema, aunque k debe ser diferente de cero.

 


Figura 4.78 Para el problema 4.10.

4.11 Use el principio de superposición para hallar i_o y v_o en el circuito de la figura 4.79.

 


Figura 4.79 Para el problema 4.11.

4.12 Determine v_o en el circuito de la figura 4.80 aplicando el principio de superposición.

 


Figura 4.80 Para el problema 4.12.

4.13 Use la superposición para hallar v_o en el circuito de la figura 4.81.

 


Figura 4.81 Para el problema 4.13.

4.14 Use el principio de superposición para hallar v_o en el circuito de la figura 4.82.

 


Figura 4.82 Para el problema 4.14.

4.15 Para el circuito de la figura 4.83 use la superposición para hallar i . Calcule la potencia suministrada al resistor de 3 Ω.

 


Figura 4.83 Para los problemas 4.15 y 4.56.

4.16 Dado el circuito de la figura 4.84 aplique la superposición para obtener i_o .

 


Figura 4.84 Para el problema 4.16.

4.17 Use la superposición para obtener v_x en el circuito de la figura 4.85. Compruebe su resultado usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 4.85 Para el problema 4.17.

4.18 Use la superposición para hallar V_o en el circuito de la figura 4.86.



 


Figura 4.86 Para el problema 4.18.

4.19 Use la superposición para determinar v_x en el circuito de la figura 4.87.

 


Figura 4.87 Para el problema 4.19.

Sección 4.4 Transformación de fuentes

4.20 Use la transformación de fuentes para reducir el circuito de la figura 4.88 en una sola fuente de tensión en serie con un solo resistor.

 


Figura 4.88 Para el problema 4.20.

4.21 Use la figura 4.89 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la transformación de fuentes.

 


Figura 4.89 Para el problema 4.21.

4.22 En referencia al circuito de la figura 4.90 use la transformación de fuentes para hallar i .

 


Figura 4.90 Para el problema 4.22.

4.23 En referencia a la figura 4.91 use la transformación de fuentes para determinar la corriente y potencia absorbida en el resistor de 8 Ω.

 


Figura 4.91 Para el problema 4.23.

4.24 Use la transformación de fuentes para hallar la tensión V_x en el circuito de la figura 4.92.

 


Figura 4.92 Para el problema 4.24.

4.25 Obtenga v_o en el circuito de la figura 4.93 aplicando la transformación de fuentes. Compruebe su resultado usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 4.93 Para el problema 4.25.

4.26 Use la transformación de fuentes para hallar i_o en el circuito de la figura 4.94.

 


Figura 4.94 Para el problema 4.26.

4.27 Aplique la transformación de fuentes para hallar v_x en el circuito de la figura 4.95.

 


Figura 4.95 Para los problemas 4.27 y 4.40.

4.28 Use la transformación de fuentes para hallar I_o en la figura 4.96.

 


Figura 4.96 Para el problema 4.28.

4.29 Use la transformación de fuentes para hallar v_o en el circuito de la figura 4.97.

 


Figura 4.97 Para el problema 4.29.

4.30 Use la transformación de fuentes al circuito que se muestra en la figura 4.98 y halle i_x .

 


Figura 4.98 Para el problema 4.30.

4.31 Determine v_x en el circuito de la figura 4.99 aplicando la transformación de fuentes.

 


Figura 4.99 Para el problema 4.31.

4.32 Use la transformación de fuentes para hallar i_x en el circuito de la figura 4.100.

 


Figura 4.100 Para el problema 4.32.

Secciones 4.5 y 4.6 Teoremas de Thevenin y Norton

4.33 Determine el circuito equivalente de Thevenin mostrado en de la figura 4.101, revisando el resistor de 5 Ω. Luego calcule la corriente que fluye a través del resistor de 5 Ω.

 


Figura 4.101 Para el problema 4.33.

4.34 Use la figura 4.102 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos equivalentes de Thevenin.

 


Figura 4.102 Para los problemas 4.34 y 4.49.

4.35 Aplique el teorema de Thevenin para hallar v_o en el problema 4.12.

4.36 Determine la corriente i en el circuito de la figura 4.103 aplicando el teorema de Thevenin. (Sugerencia: Halle el equivalente de Thevenin a través del resistor de $12\ \Omega$.)

 


Figura 4.103 Para el problema 4.36.

4.37 Halle el equivalente de Norton respecto a las terminales a - b en el circuito que aparece en la figura 4.104.

 


Figura 4.104 Para el problema 4.37.

4.38 Aplique el teorema de Thevenin para hallar V_o en el circuito de la figura 4.105.

 


Figura 4.105 Para el problema 4.38.

4.39 Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito de la figura 4.106.

 


Figura 4.106 Para el problema 4.39.

4.40 Halle el equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito de la figura 4.107.

 


Figura 4.107 Para el problema 4.40.

4.41 Halle los equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales a - b del circuito que se muestra en la figura 4.108.

 


Figura 4.108 Para el problema 4.41.

*4.42 Para el circuito de la figura 4.109 halle el equivalente de Thevenin entre las terminales a y b .

 


Figura 4.109 Para el problema 4.42.

4.43 Halle el equivalente de Thevenin revisando las terminales a - b del circuito de la figura 4.110 y determine i_x .

 


Figura 4.110 Para el problema 4.43.

* Un asterisco indica un problema difícil.

4.44 Para el circuito de la figura 4.111 obtenga el equivalente de Thevenin revisando las terminales:

a) $a-b$

b) $b-c$

 


Figura 4.111 Para el problema 4.44.

4.45 Halle el equivalente de Norton del circuito de la figura 4.112, revisando las terminales a y b .

 


Figura 4.112 Para el problema 4.45.

4.46 Use la figura 4.113 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos equivalentes de Norton.

 


Figura 4.113 Para el problema 4.46.

4.47 Obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en el circuito de la figura 4.114 respecto a las terminales a y b .

 


Figura 4.114 Para el problema 4.47.

4.48 Determine el equivalente de Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.115.

 


Figura 4.115 Para el problema 4.48.

4.49 Halle el equivalente de Norton revisando las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.102. Sean $V = 40$ V, $I = 3$ A, $R_1 = 10$ Ω, $R_2 = 40$ Ω y $R_3 = 20$ Ω.

4.50 Obtenga el equivalente de Norton del circuito de la figura 4.116 a la izquierda de las terminales $a-b$. Use el resultado para hallar la corriente i .

 


Figura 4.116 Para el problema 4.50.

4.51 Dado el circuito de la figura 4.117 obtenga el equivalente de Norton visto desde las terminales:

a) $a-b$

b) $c-d$

 


Figura 4.117 Para el problema 4.51.

4.52 Para el modelo transistorizado de la figura 4.118, obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$.

 


Figura 4.118 Para el problema 4.52.

4.53 Halle el equivalente de Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.119.

 


Figura 4.119 Para el problema 4.53.

4.54 Halle el equivalente de Thevenin entre las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.120.

 


Figura 4.120 Para el problema 4.54.

*4.55 Obtenga el equivalente de Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.121.

 


Figura 4.121 Para el problema 4.55.

4.56 Use el teorema de Norton para hallar V_o en el circuito de la figura 4.122.

 


Figura 4.122 Para el problema 4.56.

4.57 Obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.123.

 


Figura 4.123 Para los problemas 4.57 y 4.79.

4.58 La red de la figura 4.124 modela un transistor bipolar de amplificador de emisor común conectado a una carga. Halle la resistencia de Thevenin vista desde la carga.

 


Figura 4.124 Para el problema 4.58.

4.59 Determine los equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.125.

 


Figura 4.125 Para los problemas 4.59 y 4.80.

*4.60 Para el circuito de la figura 4.126 halle los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales $a-b$.

 


Figura 4.126 Para los problemas 4.60 y 4.81.

*4.61 Obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.127.



 


Figura 4.127 Para el problema 4.61.

*4.62 Halle el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.128.

ML

 


Figura 4.128 Para el problema 4.62.

4.63 Halle el equivalente de Norton del circuito de la figura 4.129.

 


Figura 4.129 Para el problema 4.63.

4.64 Obtenga el equivalente de Thevenin visto en las terminales a-b del circuito de la figura 4.130.

 


Figura 4.130 Para el problema 4.64.

4.65 Para el circuito que se muestra en la figura 4.131 determine la relación entre V_o e I_o .

 


Figura 4.131 Para el problema 4.65.

Sección 4.8 Máxima transferencia de potencia

4.66 Halle la máxima potencia que puede suministrarse al resistor R en el circuito de la figura 4.132.

 


Figura 4.132 Para el problema 4.66.

4.67 El resistor variable R en la figura 4.133 se ajusta hasta que absorbe la máxima potencia del circuito.

- a) Calcule el valor de R para la máxima potencia.
- b) Determine la máxima potencia absorbida por R .

 


Figura 4.133 Para el problema 4.67.

*4.68 Calcule el valor de R que resulta en la máxima transferencia de potencia al resistor de 10Ω de la figura 4.134. Halle la máxima potencia.

 


Figura 4.134 Para el problema 4.68.

4.69 Halle la máxima potencia transferida al resistor R en el circuito de la figura 4.135.

 


Figura 4.135 Para el problema 4.69.

4.70 Determine la máxima potencia suministrada al resistor variable R que aparece en el circuito de la figura 4.136.

 


Figura 4.136 Para el problema 4.70.

4.71 En relación con el circuito de la figura 4.137, ¿qué resistor conectado entre las terminales $a-b$ absorberá la máxima potencia del circuito? ¿Cuál es esa potencia?

 


Figura 4.137 Para el problema 4.71.

- 4.72** a) Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$, para el circuito de la figura 4.138.
- b) Calcule la corriente en $R_L = 8 \Omega$.
- c) Halle R_L para la máxima potencia suministrable a R_L .
- d) Determine la máxima potencia.

 


Figura 4.138 Para el problema 4.72.

4.73 Determine la máxima potencia que puede suministrarse al resistor variable R en el circuito de la figura 4.139.

 


Figura 4.139 Para el problema 4.73.

4.74 En referencia al circuito puente que se muestra en la figura 4.140, halle la carga R_L para la máxima transferencia de potencia y la máxima potencia absorbida por la carga.

 


Figura 4.140 Para el problema 4.74.

***4.75** Para el circuito de la figura 4.141 determine el valor de R de manera que la máxima potencia suministrada a la carga sea de 3 mW.

 


Figura 4.141 Para el problema 4.75.

Sección 4.9 Comprobación de teoremas de circuitos con *PSpice*

- 4.76** Resuelva el problema 4.34 usando *PSpice* o *MultiSim*. Sean $V = 40 \text{ V}$, $I = 3 \text{ A}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$ y $R_3 = 20 \Omega$.
- 4.77** Use *PSpice* o *MultiSim* para resolver el problema 4.44.
- 4.78** Use *PSpice* o *MultiSim* para resolver el problema 4.52.
- 4.79** Obtenga el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 4.123 usando *PSpice* o *MultiSim*.
- 4.80** Use *PSpice* o *MultiSim* para hallar el circuito equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 4.125.
- 4.81** Para el circuito de la figura 4.126, use *PSpice* o *MultiSim* para hallar el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$.

Sección 4.10 Aplicaciones

- 4.82 Una batería tiene una corriente de cortocircuito de 20 A y una tensión de circuito abierto de 12 V. Si la batería se conecta a una bombilla eléctrica con $2\ \Omega$ de resistencia, calcule la potencia disipada por la bombilla.
- 4.83 Los siguientes resultados se obtuvieron en mediciones tomadas entre las dos terminales de una red resistiva.

Tensión entre las terminales	12 V	0 V
Corriente en las terminales	0 A	1.5 A

Halle el equivalente de Thevenin de la red.

- 4.84 Conectada a un resistor de $4\ \Omega$, una batería tiene una tensión entre sus terminales de 10.8 V, pero produce 12 V en circuito abierto. Determine el circuito equivalente de Thevenin de la batería.
- 4.85 El equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$ de la red lineal que aparece en la figura 4.142 debe determinarse por medición. Cuando un resistor de $10\ \text{k}\Omega$ se conecta a las terminales $a-b$, se obtiene una medida de 6 V de la tensión. Cuando un resistor de $30\ \text{k}\Omega$ se conecta a las terminales, la medida obtenida de V_{ab} es de 12 V. Determine: a) el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$, b) V_{ab} cuando un resistor de $20\ \text{k}\Omega$ se conecta a las terminales $a-b$.

 


Figura 4.142 Para el problema 4.85.

- 4.86 Una caja negra conteniendo un circuito se conecta a un resistor variable. Un amperímetro ideal (con resistencia cero) y un voltímetro ideal (con resistencia infinita) se usan para medir la corriente y la tensión, como se advierte en la figura 4.143. Los resultados aparecen en la tabla siguiente.

 


Figura 4.143 Para el problema 4.86.

- a) Halle i cuando $R = 4\ \Omega$.
- b) Determine la máxima potencia desde la caja.

$R(\Omega)$	$V(V)$	$i(A)$
2	3	1.5
8	8	1.0
14	10.5	0.75

- 4.87 Un transductor se modela con una fuente de corriente I_s y una resistencia en paralelo R_s . De la corriente en las terminales de la fuente se obtiene una medida de 9.975 mA al emplearse un amperímetro con una resistencia interna de $20\ \Omega$.

- a) Si la adición de un resistor de $2\ \text{k}\Omega$ entre las terminales de la fuente causa que la lectura del amperímetro disminuya a 9.876 mA, calcule I_s y R_s .
- b) ¿Cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia entre las terminales de la fuente cambia a $4\ \text{k}\Omega$?

- 4.88 Considere el circuito de la figura 4.144. Un amperímetro con resistencia interna R_i se inserta entre A y B para medir I_o . Determine la lectura del amperímetro si: a) $R_i = 500\ \Omega$, b) $R_i = 0\ \Omega$. (Sugerencia: Halle el circuito equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$.)

 


Figura 4.144 Para el problema 4.88.

- 4.89 Considere el circuito de la figura 4.145. a) Reemplace el resistor R_L por un amperímetro de resistencia cero y determine la lectura del amperímetro. b) Para comprobar el teorema de reciprocidad, intercambie el amperímetro y la fuente de 12 V y determine de nuevo la lectura del amperímetro.

 


Figura 4.145 Para el problema 4.89.

- 4.90 El circuito puente de Wheatstone que aparece en la figura 4.146 se usa para medir la resistencia de un medidor de deformación. El resistor ajustable tiene una graduación de variación lineal con un valor máximo de $100\ \Omega$. Si se halla que la resistencia del medidor de deformación es de $42.6\ \Omega$, ¿qué fracción del recorrido completo del cursor se tendrá cuando el puente está equilibrado?

 


Figura 4.146 Para el problema 4.90.

- 4.91** a) En el circuito puente de Wheatstone de la figura 4.147 seleccione los valores de R_1 y R_3 de manera que el puente pueda medir R_x en el rango 0-10 Ω .

 


Figura 4.147 Para el problema 4.91.

- b) Repita en relación con el rango de 0-100 Ω .

- *4.92** Considere el circuito puente de la figura 4.148. ¿Está equilibrado? Si el resistor de 10 k Ω se reemplaza por uno de 18 k Ω , ¿cuál resistor conectado entre las terminales a-b absorbe la máxima potencia? ¿Cuál es esa potencia?

 


Figura 4.148 Para el problema 4.92.

Problemas de mayor extensión

- 4.93** El circuito en la figura 4.149 modela un amplificador de transistor de emisor común. Halle i_x aplicando la transformación de fuentes.

 


Figura 4.149 Para el problema 4.93.

- 4.94** Un atenuador es un circuito de interfase que reduce el nivel de tensión sin alterar la resistencia de salida.



- a) Especificando R_s y R_p del circuito de interfase de la figura 4.150, diseñe un atenuador que satisfaga los siguientes requisitos:

$$\frac{V_o}{V_g} = 0.125, \quad R_{eq} = R_{Th} = R_g = 100 \Omega$$

- b) Con base en la interfase diseñada en el inciso a), calcule la corriente a través de una carga de $R_L = 50 \Omega$ cuando $V_g = 12 \text{ V}$.

 


Figura 4.150 Para el problema 4.94.

- *4.95** Un voltímetro de cd con una sensibilidad de 20 k Ω /V se usa para hallar el equivalente de Thevenin de una red lineal. Las lecturas en dos escalas son las siguientes:



- a) Escala 0-10 V: 4 V b) Escala 0-50 V: 5 V

Obtenga la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin de la red.

- *4.96** Un sistema de resistencias se conecta a un resistor de carga R y una batería de 9 V como se muestra en la figura 4.151.



- a) Halle el valor de R de manera que $V_o = 1.8 \text{ V}$.
b) Calcule el valor de R que extraerá máxima corriente. ¿Cuál es la corriente máxima?

 


Figura 4.151 Para el problema 4.96.

- 4.97** Un circuito de un amplificador de emisor común se presenta en la figura 4.152. Obtenga el equivalente de Thevenin a la izquierda de los puntos B y E.



 


Figura 4.152 Para el problema 4.97.

***4.98** Para el problema de práctica 4.18 determine la corriente a través del resistor de 40Ω y la potencia disipada por el resistor.

Amplificadores operacionales

El que no quiere razonar es un fanático, el que no puede es un tonto y el que no se atreve es un esclavo.

—Lord Byron


Desarrollo de su carrera

Carrera en instrumentación electrónica

La ingeniería implica aplicar principios físicos para diseñar dispositivos en beneficio de la humanidad. Pero los principios físicos no pueden comprenderse sin medición. De hecho, los físicos suelen afirmar que la física es la ciencia que mide la realidad. Así como las mediciones son una herramienta para conocer el mundo físico, los instrumentos son herramientas para medición. El amplificador operacional, el cual se presentará en este capítulo, es uno de los componentes de la instrumentación electrónica moderna. Por lo tanto, dominar sus aspectos fundamentales es decisivo para cualquier aplicación práctica de circuitos electrónicos.

Los instrumentos electrónicos se usan en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Han proliferado en la ciencia y la tecnología hasta tal punto que sería ridículo adquirir una educación científica o técnica sin tener contacto con instrumentos electrónicos. Por ejemplo, los físicos, fisiólogos, químicos y biólogos deben aprender a usar instrumentos electrónicos. En cuanto a los estudiantes de ingeniería eléctrica en particular, la habilidad para operar instrumentos electrónicos digitales y analógicos es crucial. Tales instrumentos incluyen amperímetros, voltímetros, óhmetros, osciloscopios, analizadores de espectro y generadores de señales.

Además de desarrollar la habilidad para operar esos instrumentos, algunos ingenieros eléctricos se especializan en el diseño y construcción de instrumentos electrónicos. A estos ingenieros les gusta producir sus propios instrumentos. La mayoría de ellos realizan inventos y los patentan. Los especialistas en instrumentos electrónicos hallan empleo en escuelas de medicina, hospitales, laboratorios de investigación, la industria aeronáutica y miles de industrias más en las que es rutinario el uso de instrumentos electrónicos.

 

Instrumentos electrónicos usados en la investigación médica.

© Royalty-Free/Corbis.

5.1 Introducción

Luego de aprender las leyes y teoremas básicos del análisis de circuitos, ya se está preparado para estudiar un elemento activo de circuitos de suma importancia: el *amplificador operacional* o *amp op*: un versátil componente de circuitos.

El término *amplificador operacional* se debe a John Ragazzini y sus colegas, quienes lo acuñaron en 1947 en un estudio sobre computadoras analógicas para el National Defense Research Council de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros amplificadores operacionales contenían tubos al vacío en vez de transistores.

Un amplificador operacional también puede considerarse un amplificador de tensión de muy alta ganancia.

 


Figura 5.1 Amplificador operacional común.
Cortesía de Tech America.

El diagrama de terminales de la figura 5.2a) corresponde al amplificador operacional de propósitos generales 741 fabricado por Fairchild Semiconductor.

El **amplificador operacional** es una unidad electrónica que se comporta como una fuente de tensión controlada por tensión.

Puede servir asimismo para producir una fuente de corriente controlada por tensión o por corriente. Un amplificador operacional puede sumar señales, amplificar una señal, integrarla o diferenciarla. Su capacidad para ejecutar esas operaciones matemáticas es la razón de que se llame *amplificador operacional*. Lo es también por su extendido uso en el diseño analógico. Los amplificadores operacionales son muy comunes en diseños prácticos de circuitos a causa de su versatilidad, bajo costo, facilidad de uso y grato manejo.

Se inicia su estudio con la explicación del amplificador operacional ideal y después se tratará el no ideal. Con el uso del análisis nodal como herramienta, se tratarán los circuitos de amplificadores operacionales ideales como el inversor, el seguidor de tensión, el sumador y el amplificador diferencial. También se analizarán circuitos del amplificador operacional con *PSpice*. Por último, se verá cómo se usa un amplificador operacional en convertidores digitales-analógicos y en amplificadores para instrumentos.

5.2 Amplificadores operacionales

Un amplificador operacional se diseña para ejecutar algunas operaciones matemáticas cuando componentes externos, como resistores y capacitores, están conectados a sus terminales. Así,

Un **amplificador operacional** es un elemento de circuitos activo diseñado para realizar operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, diferenciación e integración.

El amplificador operacional es un dispositivo electrónico que consta de un complejo sistema de resistores, transistores, capacitores y diodos. Una exposición completa de lo que se halla dentro del amplificador operacional escapa al alcance de este libro. Aquí bastará con tratarlo como un componente de circuitos y con estudiar lo que ocurre en sus terminales.

Los amplificadores operacionales se venden en paquetes de circuitos integrados de diversas presentaciones. En la figura 5.1 aparece un paquete usual de amplificador operacional. Uno habitual es el empaque en línea doble (*dual in-line package*, DIP por sus siglas en inglés) de ocho terminales que se muestra en la figura 5.2a). La terminal 8 no se usa, y las terminales 1 y 5 son de escaso interés para el objetivo de esta sección. Las cinco terminales importantes son:

1. La entrada inversora, terminal 2.
2. La entrada no inversora, terminal 3.
3. La salida, terminal 6.
4. El suministro de potencia positivo V^+ , terminal 7.
5. El suministro de potencia negativo V^- , terminal 4.

El símbolo de circuitos del amplificador operacional es el triángulo de la figura 5.2b); como se advierte en ella, el amplificador operacional tiene dos entradas y una salida. Las entradas se han marcado con los signos menos ($-$) y más ($+$) para especificar las entradas *inversora* y *no inversora*, respectivamente. Una entrada aplicada a la terminal no inversora aparecerá con la misma polaridad en la salida, mientras que una entrada aplicada a la terminal inversora aparecerá invertida en la salida.

Como elemento activo es necesario un suministro de tensión al amplificador operacional, como se muestra del modo común en la figura 5.3. Aunque, para mayor simplicidad, en diagramas del circuito del amplificador operacional suelen ignorarse las fuen-

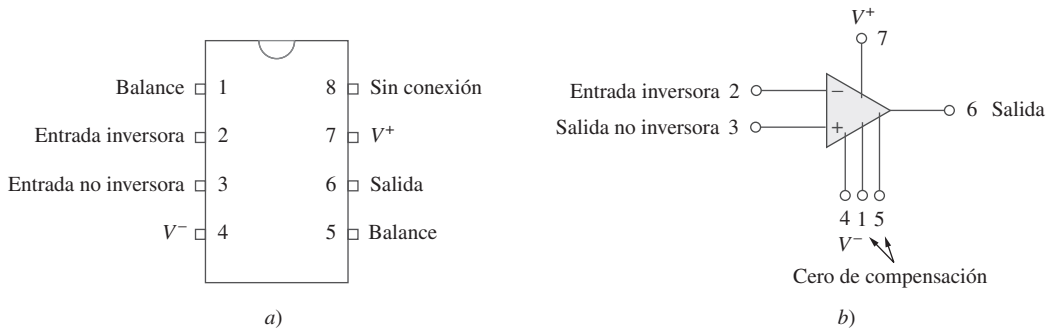


Figura 5.2 Amplificador operacional común: a) configuración de terminales, b) símbolo de circuitos.

tes de suministro, las corrientes de éstas no deben pasarse por alto. Por efecto de la LCK,

$$i_o = i_1 + i_2 + i_+ + i_- \tag{5.1}$$

El modelo de circuito equivalente de un amplificador operacional se presenta en la figura 5.4. La sección de salida consta de una fuente controlada por tensión en serie con la resistencia de salida R_o . En la figura 5.4 es evidente que la resistencia de entrada R_i es la resistencia equivalente de Thevenin vista en las terminales de entrada, mientras que la resistencia de salida R_o es la resistencia equivalente de Thevenin vista en la salida. La tensión de entrada diferencial v_d está dada por

$$v_d = v_2 - v_1 \tag{5.2}$$

donde v_1 es la tensión entre la terminal inversora y tierra y v_2 la tensión entre la terminal no inversora y tierra. El amplificador operacional percibe la diferencia entre esas dos entradas, la multiplica por la ganancia A y provoca que la tensión resultante aparezca en la salida. Así, la salida v_o está dada por

$$v_o = Av_d = A(v_2 - v_1) \tag{5.3}$$

A se llama *ganancia en tensión de lazo abierto*, porque es la ganancia del amplificador operacional sin retroalimentación externa de la salida a la entrada. En la tabla 5.1 aparecen los valores habituales de la ganancia en tensión A , la resistencia de entrada R_i , la resistencia de salida R_o y la tensión del suministro V_{CC} .

El concepto de retroalimentación es crucial para la comprensión de los circuitos de amplificadores operacionales. Una retroalimentación negativa se obtiene cuando la salida se retroalimenta a la terminal inversora del amplificador operacional. Como se demostrará en el ejemplo 5.1, cuando hay una vía de retroalimentación de la salida a la entrada, la proporción entre la tensión de salida y la tensión de entrada se llama *ganancia de lazo cerrado*. Como resultado de la retroalimentación negativa es posible demostrar que la ganancia de lazo cerrado es casi insensible a la ganancia de lazo abierto A del amplificador operacional. Por esta razón se usan amplificadores operacionales en circuitos con trayectorias de retroalimentación.

Una limitación práctica del amplificador operacional es que la magnitud de su tensión de salida no puede exceder de $|V_{CC}|$. En otras palabras, la tensión de salida depende de y está limitada por la tensión de alimentación. La figura 5.5 ilustra que el amplifica-

 


Figura 5.3 Alimentación del amplificador operacional.

 


Figura 5.4 Circuito equivalente de un amplificador operacional no ideal.

A veces la ganancia en tensión se expresa en decibeles (dB), como se explicará en el capítulo 14.

$$A \text{ dB} = 20 \log_{10} A$$

 


Figura 5.5 Tensión de salida v_o del amplificador operacional como función de la tensión de entrada diferencial v_d .

TABLA 5.1 Gammas habituales de parámetros del amplificador operacional.		
Parámetro	Rango típico	Valores ideales
Ganancia de lazo abierto, A	10^5 a 10^8	∞
Resistencia de entrada, R_i	10^5 a $10^{13} \Omega$	$\infty \Omega$
Resistencia de salida, R_o	10 a 100 Ω	0 Ω
Tensión de suministro, V_{CC}	5 a 24 V	

dor operacional puede funcionar en tres modos, dependiendo de la tensión de entrada diferencial v_d :

1. Saturación positiva, $v_o = V_{CC}$.
2. Región lineal, $-V_{CC} \leq v_o = Av_d \leq V_{CC}$.
3. Saturación negativa, $v_o = -V_{CC}$.

Si se intenta incrementar v_d más allá del rango lineal, el amplificador operacional se satura y produce $v_o = V_{CC}$ o $v_o = -V_{CC}$. En este libro se supondrá que los amplificadores operacionales funcionan en el modo lineal. Esto significa que la tensión de salida está restringida por

$$-V_{CC} \leq v_o \leq V_{CC} \quad (5.4)$$

Aunque siempre funciona el amplificador operacional en la región lineal, la posibilidad de saturación debe tenerse en cuenta al realizar diseños que lo incluyan, para no diseñar circuitos de amplificadores operacionales que no funcionen en el laboratorio.

En este libro se supondrá que un amplificador operacional funciona en el rango lineal. Tenga en cuenta la restricción de la tensión sobre el amplificador operacional en este modo.

Ejemplo 5.1

Un amplificador operacional 741 tiene una ganancia en tensión de lazo abierto de 2×10^5 , una resistencia de entrada de $2 \text{ M}\Omega$ y una resistencia de salida de 50Ω . Tal amplificador se usa en el circuito de la figura 5.6a). Halle la ganancia de lazo cerrado v_o/v_s . Determine la corriente i cuando $v_s = 2 \text{ V}$.

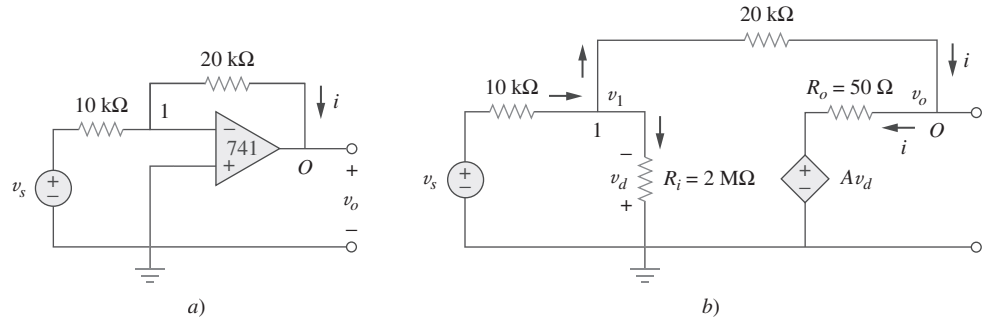


Figura 5.6 Para el ejemplo 5.1: a) circuito original, b) circuito equivalente.

Solución: Con base en el modelo de amplificador operacional de la figura 5.4, se obtiene el circuito equivalente de la figura 5.6a), el cual se muestra en la figura 5.6b). Ahora se resuelve el circuito de esta última figura aplicando el análisis nodal. En el nodo 1, la LCK da como resultado

$$\frac{v_s - v_1}{10 \times 10^3} = \frac{v_1}{2\,000 \times 10^3} + \frac{v_1 - v_o}{20 \times 10^3}$$

Al multiplicar $2\,000 \times 10^3$ se obtiene

$$200v_s = 301v_1 - 100v_o$$

$$\text{o sea} \quad 2v_s \approx 3v_1 - v_o \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{2v_s + v_o}{3} \quad (5.1.1)$$

$$\text{En el nodo } O, \quad \frac{v_1 - v_o}{20 \times 10^3} = \frac{v_o - Av_d}{50}$$

Pero $v_d = -v_1$ y $A = 200\,000$. Por lo tanto,

$$v_1 - v_o = 400(v_o + 200\,000v_1) \quad (5.1.2)$$

La sustitución de v_1 de la ecuación (5.1.1) en la ecuación (5.1.2) da por resultado

$$0 \approx 26\,667\,067v_o + 53\,333\,333v_s \quad \Rightarrow \quad \frac{v_o}{v_s} = -1.9999699$$

Ésta es la ganancia de lazo cerrado, porque el resistor de retroalimentación de 20 kΩ cierra el lazo entre las terminales de salida y entrada. Cuando $v_s = 2$ V, $v_o = -3.9999398$ V. De la ecuación (5.1.1) se obtiene $v_1 = 20.066667$ μV. Así,

$$i = \frac{v_1 - v_o}{20 \times 10^3} = 0.19999 \text{ mA}$$

Es evidente que trabajar con un amplificador operacional no ideal es tedioso, ya que se trata con números muy grandes.

Si el mismo amplificador operacional 741 del ejemplo 5.1 se emplea en el circuito de la figura 5.7, calcule la ganancia de lazo cerrado v_o/v_s . Halle i_o cuando $v_s = 1$ V.

Respuesta: 9.00041, 657 μA.

5.3 Amplificador operacional ideal

Para facilitar la comprensión de los circuitos de amplificadores operacionales, se supondrá que son amplificadores operacionales ideales. Un amplificador operacional es ideal si tiene las siguientes características:

1. Ganancia infinita de lazo abierto, $A \approx \infty$.
2. Resistencia de entrada infinita, $R_i \approx \infty$.
3. Resistencia de salida cero, $R_o \approx 0$.

Un **amplificador operacional** ideal es aquel con ganancia infinita de lazo abierto, resistencia de entrada infinita y resistencia de salida cero.

Aunque suponer un amplificador operacional ideal brinda apenas un análisis aproximado, la mayoría de los amplificadores modernos tienen ganancias e impedancias de entrada tan grandes que el análisis aproximado es aceptable. A menos que se indique otra cosa, en adelante se supondrá que todos los amplificadores operacionales son ideales.

Para efectos de análisis de circuitos, el amplificador operacional ideal se ilustra en la figura 5.8, la cual se deriva del modelo no ideal de la figura 5.4. Dos importantes características del amplificador operacional ideal son:

1. Las corrientes por las dos terminales de entrada son de cero:

$$\boxed{i_1 = 0, \quad i_2 = 0} \tag{5.5}$$

Esto se debe a la resistencia de entrada infinita. Una resistencia infinita entre las terminales de entrada implica que ahí existe un circuito abierto y que no puede entrar corriente en el amplificador operacional. En cambio, la corriente de salida no necesariamente es de cero, de acuerdo con la ecuación (5.1).

2. La tensión entre las terminales de entrada es igual a cero; es decir,

$$v_d = v_2 - v_1 = 0 \tag{5.6}$$

o sea

$$\boxed{v_1 = v_2} \tag{5.7}$$

De este modo, un amplificador operacional ideal tiene corriente cero en sus dos terminales de entrada y la tensión entre las dos terminales de entrada es igual a cero. Las ecuaciones (5.5) y (5.7) son sumamente importantes y deben considerarse los recursos clave para analizar circuitos de amplificadores operacionales.

Problema de práctica 5.1

 


Figura 5.7 Para el problema de práctica 5.1.

 


Figura 5.8 Modelo del amplificador operacional ideal.

Estas dos características pueden explotarse señalando que para cálculos de tensión el puerto de entrada se comporta como un cortocircuito y para cálculos de corriente se comporta como un circuito abierto.

Ejemplo 5.2

 


Figura 5.9 Para el ejemplo 5.2.

Repita el problema de práctica 5.1 con el uso del modelo de amplificador operacional ideal.

Solución: Se puede reemplazar el amplificador operacional de la figura 5.7 por su modelo equivalente de la figura 5.9, como se hizo en el ejemplo 5.1. Pero en realidad no es necesario hacer esto. Basta con tener presentes las ecuaciones (5.5) y (5.7) al analizar el circuito de la figura 5.7. Así, el circuito de esta última figura se presenta como en la figura 5.9. Nótese que

$$v_2 = v_s \quad (5.2.1)$$

Puesto que $i_1 = 0$, los resistores de 40Ω y $5 \text{ k}\Omega$ están en serie; por ellos fluye la misma corriente. v_1 es la tensión entre los extremos del resistor de $5 \text{ k}\Omega$. Así, al aplicar el principio de la división de tensión,

$$v_1 = \frac{5}{5 + 40} v_o = \frac{v_o}{9} \quad (5.2.2)$$

De acuerdo con la ecuación (5.7),

$$v_2 = v_1 \quad (5.2.3)$$

La sustitución de las ecuaciones (5.2.1) y (5.2.2) en la ecuación (5.2.3) produce la ganancia de lazo cerrado,

$$v_s = \frac{v_o}{9} \Rightarrow \frac{v_o}{v_s} = 9 \quad (5.2.4)$$

valor muy cercano al de 9.00041 obtenido con el modelo no ideal en el problema de práctica 5.1. Esto demuestra que se produce un error despreciable al suponer el amplificador operacional de características ideales.

En el nodo O ,

$$i_o = \frac{v_o}{40 + 5} + \frac{v_o}{20} \text{ mA} \quad (5.2.5)$$

De la ecuación (5.2.4), cuando $v_s = 1 \text{ V}$, $v_o = 9 \text{ V}$. La sustitución de $v_o = 9 \text{ V}$ en la ecuación (5.2.5) produce

$$i_o = 0.2 + 0.45 = 0.65 \text{ mA}$$

También este valor es cercano al de 0.657 mA obtenido en el problema de práctica 5.1 con el modelo no ideal.

Problema de práctica 5.2

Repita el ejemplo 5.1 con el uso del modelo de amplificador operacional ideal.

Respuesta: $-2, 200 \mu\text{A}$.

5.4 Amplificador inversor

 


Figura 5.10 Amplificador inversor.

En ésta y las siguientes secciones se considerarán algunos circuitos de amplificadores operacionales útiles que suelen servir como módulos para el diseño de circuitos más complejos. El primero de tales circuitos es el amplificador inversor, el cual se muestra en la figura 5.10. En este circuito, la entrada no inversora se conecta a tierra, v_i se conecta a la entrada inversora a través de R_1 y el resistor de retroalimentación R_f se conecta entre la entrada inversora y la salida. El objetivo es obtener la relación entre la tensión de entrada v_i y la tensión de salida v_o . Al aplicar la LCK en el nodo 1,

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f} \quad (5.8)$$

Pero $v_1 = v_2 = 0$ para un amplificador operacional ideal, ya que la terminal no inversora se conecta a tierra. Por lo tanto,

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f}$$

o sea

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1}v_i \tag{5.9}$$

La ganancia en tensión es $A_v = v_o/v_i = -R_f/R_1$. La designación del circuito de la figura 5.10 como *inversor* procede del signo negativo. Así,

Un **amplificador inversor** invierte la polaridad de la señal de entrada mientras la amplifica.

Obsérvese que la ganancia es la resistencia de retroalimentación dividida entre la resistencia de entrada, lo que significa que la ganancia depende únicamente de los elementos externos conectados al amplificador operacional. En vista de la ecuación (5.9), en la figura 5.11 se presenta el circuito equivalente del amplificador inversor. Este amplificador se utiliza, por ejemplo, en un convertidor de corriente a tensión.

Un rasgo clave del amplificador inversor es que tanto la señal de entrada como la retroalimentación se aplican en la terminal inversora del amplificador operacional.

Nótese que hay dos tipos de ganancia: la de aquí es la ganancia en tensión de lazo cerrado A_v , mientras que el amplificador operacional mismo tiene una ganancia en tensión de lazo abierto A .

 


Figura 5.11 Circuito equivalente del inversor de la figura 5.10.

Remítase al amplificador operacional de la figura 5.12. Si $v_i = 0.5$ V, calcule: a) la tensión de salida v_o y b) la corriente en el resistor de $10\text{ k}\Omega$.

Solución:

a) Con base en la ecuación (5.9),

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{25}{10} = -2.5$$

$$v_o = -2.5v_i = -2.5(0.5) = -1.25\text{ V}$$

b) La corriente a través del resistor de $10\text{ k}\Omega$ es

$$i = \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0.5 - 0}{10 \times 10^3} = 50\ \mu\text{A}$$

Halle la salida del circuito del amplificador operacional que aparece en la figura 5.13. Calcule la corriente a través del resistor de retroalimentación.

Respuesta: -3.15 V , $26.25\ \mu\text{A}$.

Figura 5.13 Para el problema de práctica 5.3.

Ejemplo 5.3


 


Figura 5.12 Para el ejemplo 5.3.

Problema de práctica 5.3

 

Determine v_o en el circuito del amplificador operacional que se muestra en la figura 5.14.

Solución: Al aplicar la LCK al nodo a ,

$$\frac{v_a - v_o}{40\text{ k}\Omega} = \frac{6 - v_a}{20\text{ k}\Omega}$$

$$v_a - v_o = 12 - 2v_a \Rightarrow v_o = 2v_a - 12$$

Ejemplo 5.4

 


Figura 5.14 Para el ejemplo 5.4.


Pero $v_a = v_b = 2 \text{ V}$ para un amplificador operacional ideal, a causa de la caída de tensión a cero entre sus terminales de entrada. Así,

$$v_o = 6 - 12 = -6 \text{ V}$$

Adviértase que si $v_b = 0 = v_a$, entonces $v_o = -12$, como era de esperar de la ecuación (5.9).

 Problema de práctica 5.4

Dos tipos de convertidores de corriente a tensión (también conocidos como *amplificadores de transresistencia*) aparecen en la figura 5.15.



a) Demuestre que para el convertidor de la figura 5.15a),

$$\frac{v_o}{i_s} = -R$$

b) Demuestre que para el convertidor de la figura 5.15b),

$$\frac{v_o}{i_s} = -R_1 \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)$$

Respuesta: Comprobación.

5.5 Amplificador no inversor

Otra importante aplicación del amplificador operacional es el amplificador no inversor que se muestra en la figura 5.16. En este caso, la tensión de entrada v_i se aplica directamente a la terminal de entrada no inversora, y el resistor R_1 se conecta entre la tierra y la terminal inversora. Interesan la tensión de salida y la ganancia en tensión. La aplicación de la LCK en la terminal inversora da por resultado

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f} \tag{5.10}$$

Pero $v_1 = v_2 = v_i$. Así, la ecuación (5.10) se convierte en

$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

o sea

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) v_i \tag{5.11}$$

La ganancia en tensión es $A_v = v_o/v_i = 1 + R_f/R_1$, la cual no tiene signo negativo. Así, la salida tiene la misma polaridad que la entrada.

Un amplificador no inversor es un circuito de amplificador operacional diseñado para suministrar una ganancia en tensión positiva.

 


Figura 5.16 Amplificador no inversor.

Nótese de nueva cuenta que la ganancia sólo depende de los resistores externos.

Obsérvese asimismo que si el resistor de retroalimentación $R_f = 0$ (cortocircuito) o $R_1 = \infty$ (circuito abierto) o ambos, la ganancia se convierte en 1. En estas condiciones ($R_f = 0$ y $R_1 = \infty$), el circuito de la figura 5.16 se convierte en el que aparece en la figu-

ra 5.17, el cual se llama *seguidor de tensión* (o *amplificador de ganancia unitaria*), a causa de que la salida sigue a la entrada. Así, en un seguidor de tensión

$$v_o = v_i \quad (5.12)$$

Tal circuito tiene una impedancia de entrada muy alta y, por lo tanto, es útil como amplificador de etapa intermedia (o *buffer*) para aislar un circuito de otro, como se describe en la figura 5.18. El seguidor de tensión minimiza la interacción entre las dos etapas y elimina la carga interetapas.

 


Figura 5.17 Seguidor de tensión.

 


Figura 5.18 Seguidor de tensión usado para aislar dos etapas en cascada de un circuito.

En el circuito del amplificador operacional de la figura 5.19 calcule la tensión de salida v_o .

Solución: Se puede resolver este problema de dos maneras: aplicando la superposición o el análisis nodal.

■ **MÉTODO 1** Aplicando la superposición, se tiene

$$v_o = v_{o1} + v_{o2}$$

donde v_{o1} se debe a la fuente de tensión de 6 V y v_{o2} a la entrada de 4 V. Para obtener v_{o1} se pone en cero la fuente de 4 V. En esta condición, el circuito se convierte en inversor. Así, la ecuación (5.9) da como resultado

$$v_{o1} = -\frac{10}{4}(6) = -15 \text{ V}$$

Para obtener v_{o2} se pone en cero la fuente de 6 V. El circuito se convierte en amplificador no inversor, así que se aplica la ecuación (5.11).

$$v_{o2} = \left(1 + \frac{10}{4}\right)4 = 14 \text{ V}$$

De este modo, $v_o = v_{o1} + v_{o2} = -15 + 14 = -1 \text{ V}$

■ **MÉTODO 2** Al aplicar la LCK al nodo a ,

$$\frac{6 - v_a}{4} = \frac{v_a - v_o}{10}$$

Pero $v_a = v_b = 4$, así que

$$\frac{6 - 4}{4} = \frac{4 - v_o}{10} \Rightarrow 5 = 4 - v_o$$

o $v_o = -1 \text{ V}$, como se obtuvo anteriormente.

Ejemplo 5.5

 


Figura 5.19 Para el ejemplo 5.5.

 


Figura 5.20 Para el problema de práctica 5.5.

Calcule v_o en el circuito de la figura 5.20.

Respuesta: 7 V.

Problema de práctica 5.5

 


Figura 5.21 Amplificador sumador.

5.6 Amplificador sumador

Aparte de amplificación, el amplificador operacional también puede realizar sumas y restas. La suma la ejecuta el amplificador sumador cubierto en esta sección; la resta, el amplificador de diferencia, el cual se presenta en la siguiente sección.

Un **amplificador sumador** es un circuito del amplificador operacional que combina varias entradas y produce una salida que es la suma ponderada de las entradas.

El amplificador sumador, el cual se muestra en la figura 5.21, es una variante del amplificador inversor. Se beneficia del hecho de que la configuración del inversor puede manejar muchas entradas al mismo tiempo. Téngase en cuenta que la corriente que entra a cada terminal del amplificador operacional es de cero. La aplicación de la LCK al nodo a da por resultado

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \quad (5.13)$$

Pero

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{v_1 - v_a}{R_1}, & i_2 &= \frac{v_2 - v_a}{R_2} \\ i_3 &= \frac{v_3 - v_a}{R_3}, & i &= \frac{v_a - v_o}{R_f} \end{aligned} \quad (5.14)$$

Nótese que $v_a = 0$, y al sustituir la ecuación (5.14) en la ecuación (5.13) se obtiene

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \frac{R_f}{R_3}v_3\right) \quad (5.15)$$

lo que indica que la tensión de salida es una suma ponderada de las entradas. Por esta razón, el circuito de la figura 5.21 se llama *sumador*. Sobra decir que el sumador puede tener más de tres entradas.

Ejemplo 5.6

Calcule v_o e i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.22.

 


Figura 5.22 Para el ejemplo 5.6.

Solución: Éste es un sumador con dos entradas. El uso de la ecuación (5.15) da como resultado

$$v_o = -\left[\frac{10}{5}(2) + \frac{10}{2.5}(1)\right] = -(4 + 4) = -8 \text{ V}$$

La corriente i_o es la suma de las corrientes a través de los resistores de 10 y 2 kΩ. Ambos resistores tienen una tensión $v_o = -8 \text{ V}$ entre sus extremos, puesto que $v_a = v_b = 0$. Así,

$$i_o = \frac{v_o - 0}{10} + \frac{v_o - 0}{2} \text{ mA} = -0.8 - 4 = -4.8 \text{ mA}$$

Halle v_o e i_o en el circuito del amplificador operacional que se muestra en la figura 5.23.

Problema de práctica 5.6

 


Figura 5.23 Para el problema de práctica 5.6.

Respuesta: -3.8 V , -1.425 mA .

5.7 Amplificador diferencial

Los amplificadores de diferencia (o diferenciales) se utilizan en varias aplicaciones en las que hay necesidad de amplificar la diferencia entre las señales de entrada. Son primos hermanos del *amplificador para instrumentos*, el amplificador más útil y popular, del que se tratará en la sección 5.10.

Un **amplificador de diferencia** es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos entradas pero rechaza toda señal común a las dos entradas.

El amplificador de diferencia también se conoce como el *restador*, por razones que se indicarán más adelante.

Considérese el circuito del amplificador operacional que aparece en la figura 5.24. Téngase en cuenta que corrientes cero entran a las terminales del amplificador operacional. Al aplicar la LCK al nodo a ,

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_o}{R_2}$$

o sea

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) v_a - \frac{R_2}{R_1} v_1 \quad (5.16)$$

 


Figura 5.24 Amplificador de diferencia.

Al aplicar la LCK al nodo b ,

$$\frac{v_2 - v_b}{R_3} = \frac{v_b - 0}{R_4}$$

o sea

$$v_b = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2 \quad (5.17)$$

Pero $v_a = v_b$. La sustitución de la ecuación (5.17) en la ecuación (5.16) produce

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

o sea

$$v_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1 \quad (5.18)$$

Como un amplificador de diferencia debe rechazar una señal común a las dos entradas, debe tener la propiedad de que $v_o = 0$ cuando $v_1 = v_2$. Esta propiedad existe cuando

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (5.19)$$

Así, cuando el circuito del amplificador operacional es un amplificador de diferencia, la ecuación (5.18) se convierte en

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1) \quad (5.20)$$

Si $R_2 = R_1$ y $R_3 = R_4$, el amplificador de diferencia se convierte en restador, con la salida

$$v_o = v_2 - v_1 \quad (5.21)$$

Ejemplo 5.7

Diseñe un circuito del amplificador operacional con entradas v_1 y v_2 de manera que $v_o = -5v_1 + 3v_2$.

Solución: El circuito requiere que

$$v_o = 3v_2 - 5v_1 \quad (5.7.1)$$

Este circuito puede realizarse de dos maneras.

DISEÑO 1 Si se desea utilizar sólo un amplificador operacional se puede recurrir al circuito del amplificador operacional de la figura 5.24. Al comparar la ecuación (5.7.1) con la ecuación (5.18) se advierte que

$$\frac{R_2}{R_1} = 5 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 5R_1 \quad (5.7.2)$$

Asimismo,

$$5 \frac{(1 + R_1/R_2)}{(1 + R_3/R_4)} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{6}{5}}{1 + R_3/R_4} = \frac{3}{5}$$

o sea

$$2 = 1 + \frac{R_3}{R_4} \quad \Rightarrow \quad R_3 = R_4 \quad (5.7.3)$$

Si se elige $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, entonces $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ y $R_4 = 20 \text{ k}\Omega$.

DISEÑO 2 Si se desea utilizar más de un amplificador operacional, es posible conectar en cascada un amplificador inversor y un sumador inversor con dos entradas, como se muestra en la figura 5.25. En cuanto al sumador,

$$v_o = -v_a - 5v_1 \quad (5.7.4)$$

y en cuanto al inversor,

$$v_a = -3v_2 \quad (5.7.5)$$

 


Figura 5.25 Para el ejemplo 5.7.

La combinación de las ecuaciones (5.7.4) y (5.7.5) da por resultado

$$v_o = 3v_2 - 5v_1$$

el cual es el resultado deseado. En la figura 5.25 se puede seleccionar $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$ o $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$.

Diseñe un amplificador diferencial con una ganancia de 7.5.

Problema de práctica 5.7

Respuesta: Usual: $R_1 = R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 150 \text{ k}\Omega$.

Un *amplificador para instrumentos*, el cual aparece en la figura 5.26, es un amplificador de señales de bajo nivel que se emplea en el control de procesos o en aplicaciones de medición y se vende en unidades de un solo paquete. Demuestre que

Ejemplo 5.8

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R_3}{R_4} \right) (v_2 - v_1)$$

Solución: Se sabe que el amplificador A_3 de la figura 5.26 es un amplificador diferencial. Así, a partir de la ecuación (5.20),

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{o2} - v_{o1}) \quad (5.8.1)$$

Puesto que los amplificadores operacionales A_1 y A_2 no toman corriente, la corriente i fluye a través de los tres resistores como si estuvieran en serie. Así,

$$v_{o1} - v_{o2} = i(R_3 + R_4 + R_3) = i(2R_3 + R_4) \quad (5.8.2)$$

 


Figura 5.26 Amplificador para instrumentos; para el ejemplo 5.8.

Pero

$$i = \frac{v_a - v_b}{R_4}$$

y $v_o = v_1$, $v_b = v_2$. Por lo tanto,

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_4} \quad (5.8.3)$$

Al sustituir las ecuaciones (5.8.2) y (5.8.3) en la ecuación (5.8.1) da por resultado

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R_3}{R_4} \right) (v_2 - v_1)$$

como se requirió. El amplificador para instrumentos se tratará con detalle en la sección 5.10.

Problema de práctica 5.8

Obtenga i_o en el circuito amplificador para instrumentos de la figura 5.27.

 


Figura 5.27 Amplificador para instrumentos; para el problema de práctica 5.8.

Respuesta: $-800 \mu\text{A}$.

5.8 Circuitos de amplificadores operacionales en cascada

Como es sabido, los circuitos de amplificadores operacionales son módulos o componentes para el diseño de circuitos complejos. En aplicaciones prácticas suele ser necesario conectar circuitos de amplificadores operacionales en cascada (es decir, uno tras otro) para conseguir una ganancia total grande. En general, dos circuitos se disponen en cascada cuando se conectan en tándem, sucediéndose uno a otro en una sola fila.

Una **conexión en cascada** es un arreglo de dos o más circuitos de amplificadores operacionales dispuestos uno tras otro, de manera que la salida de uno es la entrada del siguiente.

Cuando se conectan en cascada circuitos de amplificadores operacionales, a cada circuito de la cadena se le llama una *etapa*; la señal de entrada original se incrementa con la ganancia de la etapa individual. Los circuitos de amplificadores operacionales tienen la ventaja de que pueden disponerse en cascada sin alterar sus relaciones de entrada-salida. Esto se debe al hecho de que cada circuito del amplificador operacional (ideal) tiene resistencia de entrada infinita y resistencia de salida cero. La figura 5.28 muestra una representación del diagrama en bloques de tres circuitos de amplificadores operacionales en cascada. Dado que la salida de una etapa es la entrada de la siguiente, la ganancia total de la conexión en cascada es el producto de las ganancias de los circuitos de amplificadores operacionales individuales, o

$$A = A_1 A_2 A_3 \quad (5.22)$$

Aunque la conexión en cascada no afecta las relaciones de entrada-salida de los amplificadores operacionales, se debe tener cuidado en el diseño de un circuito del amplificador operacional real, para asegurar que la carga debida a la siguiente etapa en la cascada no sature el amplificador.

 


Figura 5.28 Conexión en cascada de tres etapas.

Ejemplo 5.9

Halle v_o e i_o en el circuito de la figura 5.29.

Solución: Este circuito consta de dos amplificadores no inversores en cascada. En la salida del primer amplificador operacional,

$$v_a = \left(1 + \frac{12}{3}\right)(20) = 100 \text{ mV}$$

En la salida del segundo amplificador operacional,

$$v_o = \left(1 + \frac{10}{4}\right)v_a = (1 + 2.5)100 = 350 \text{ mV}$$

La corriente requerida i_o es la corriente a través del resistor de $10 \text{ k}\Omega$.

$$i_o = \frac{v_o - v_b}{10} \text{ mA}$$

Pero $v_b = v_a = 100 \text{ mV}$. Así,

$$i_o = \frac{(350 - 100) \times 10^{-3}}{10 \times 10^3} = 25 \mu\text{A}$$

 



Figura 5.29 Para el ejemplo 5.9.

Determine v_o e i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.30.

Respuesta: 6 V, 24 μA .

Figura 5.30 Para el problema de práctica 5.9.

Problema de práctica 5.9

 

Si $v_1 = 1 \text{ V}$ y $v_2 = 2 \text{ V}$, halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.31.

Ejemplo 5.10

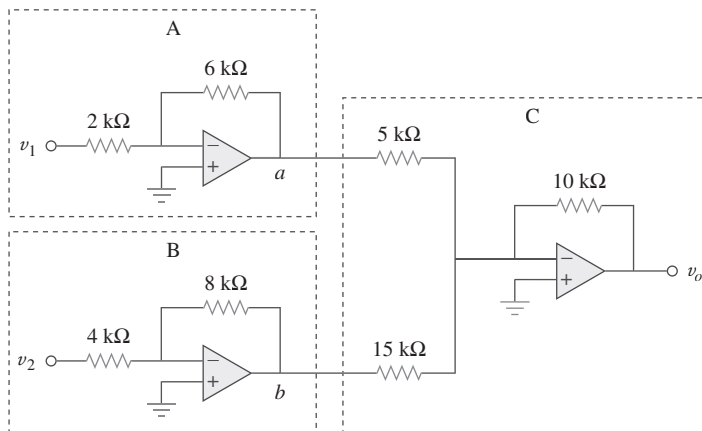


Figura 5.31 Para el ejemplo 5.10.

Solución:

1. **Definir.** El problema está claramente definido.
2. **Presentar.** Con una entrada de v_1 de 1 V y de v_2 de 2 V, determine la tensión de salida del circuito que aparece en la figura 5.31. Este circuito del amplificador operacional se compone en realidad de tres circuitos. El primero actúa como am-

plificador de la ganancia $-3(-6\text{ k}\Omega/2\text{ k}\Omega)$ para v_1 , y el segundo como amplificador de la ganancia $-2(-8\text{ k}\Omega/4\text{ k}\Omega)$ para v_2 . El último sirve como sumador de dos ganancias diferentes para la salida de los otros dos circuitos.

- Alternativas.** Este circuito puede resolverse de varias maneras. Dado que implica amplificadores operacionales ideales, un método puramente matemático funcionará de manera muy fácil. Un segundo método sería usar *PSpice* como confirmación de las operaciones matemáticas.
- Intentar.** Desígnese v_{11} a la salida del primer circuito del amplificador operacional y v_{22} a la salida del segundo. Así se obtiene

$$v_{11} = -3v_1 = -3 \times 1 = -3\text{ V},$$

$$v_{22} = -2v_2 = -2 \times 2 = -4\text{ V}$$

En el tercer circuito se tiene

$$\begin{aligned} v_o &= -(10\text{ k}\Omega/5\text{ k}\Omega)v_{11} + [-(10\text{ k}\Omega/15\text{ k}\Omega)v_{22}] \\ &= -2(-3) - (2/3)(-4) \\ &= 6 + 2.667 = \mathbf{8.667\text{ V}} \end{aligned}$$

- Evaluar.** Para evaluar adecuadamente la solución, se debe identificar una comprobación razonable. Aquí se puede usar fácilmente *PSpice* para disponer de esa comprobación.

Ahora se puede simular esto en *PSpice*. Véanse los resultados en la figura 5.32.

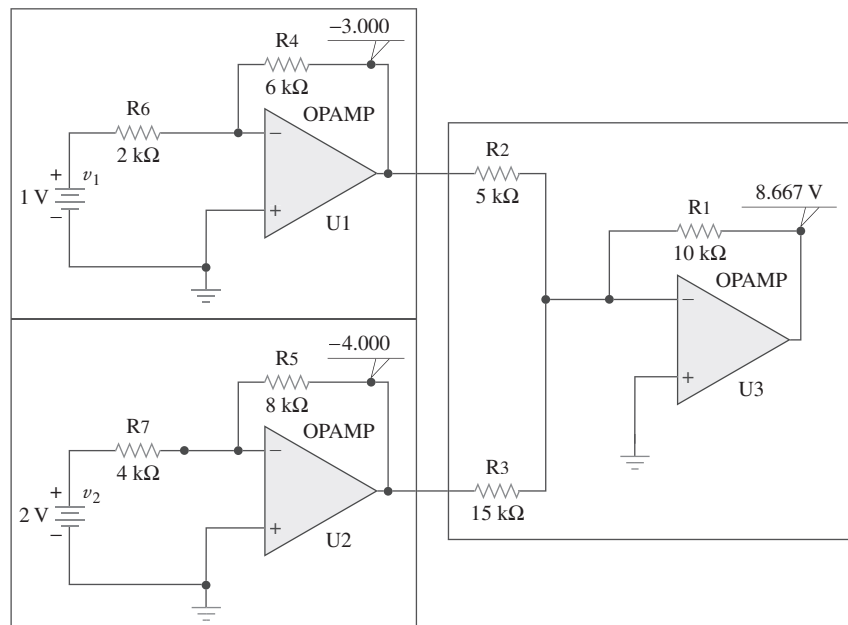


Figura 5.32 Para el ejemplo 5.10.

Nótese que se obtienen los mismos resultados siguiendo dos técnicas por completo diferentes (la primera fue tratar a los circuitos de amplificadores operacionales únicamente como ganancias y un sumador y la segunda aplicar el análisis de circuitos con *PSpice*). Éste es un muy buen método para garantizar que se tiene la respuesta correcta.

- ¿Satisfactorio?** Se está satisfecho por haber obtenido el resultado solicitado. Ahora es posible presentar el trabajo como solución del problema.

Problema de práctica 5.10

Si $v_1 = 7\text{ V}$ y $v_2 = 3.1\text{ V}$, halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.33.

 


Figura 5.33 Para el problema de práctica 5.10.

Respuesta: 10 V.

5.9 Análisis de circuitos de amplificadores operacionales con PSpice

PSpice for Windows no tiene un modelo para un amplificador operacional ideal, aunque puede crearse uno como subcircuito utilizando la línea *Create Subcircuit* del menú *Tools*. Pero en vez de crear un amplificador operacional ideal, aquí se utilizará uno de los cuatro amplificadores operacionales no ideales comercialmente disponibles provistos en la biblioteca *eval.slb* de PSpice. Esos modelos de amplificador operacional tienen los nombres de parte LF411, LM111, LM324 y uA741, como se advierte en la figura 5.34. Cada uno de ellos puede obtenerse en **Draw/Get New Part/libraries.../eval.lib**, o simplemente seleccionando **Draw/Get New Part** y tecleando el nombre de parte en el cuadro de diálogo *PartName*, como de costumbre. Cabe señalar que cada uno de estos modelos requiere fuentes de alimentación de cd, sin las cuales el amplificador operacional no funcionará. Las fuentes de cd deben conectarse como se señala en la figura 5.3.

 


Figura 5.34 Modelos del amplificador operacional no ideal disponibles en PSpice.

Use PSpice para resolver el circuito del amplificador operacional del ejemplo 5.1.

Ejemplo 5.11

Solución: Con el uso del diagrama Schematics se dibuja el circuito de la figura 5.6a) como se muestra en la figura 5.35. Adviértase que la terminal positiva de la fuente de tensión v_s está conectada a la terminal inversora (terminal 2) vía el resistor de 10 kΩ, mientras que la terminal no inversora (terminal 3) está conectada a tierra, como lo requiere la figura 5.6a). Adviértase asimismo cómo el amplificador operacional está alimentado; la terminal de alimentación positiva V+ (terminal 7) está conectada a la fuente de tensión de cd de 15 V, mientras que la terminal de alimentación negativa V- (terminal 4) está conectada a -15 V. Las terminales 1 y 5 se dejan sin conexión, porque se usan para el ajuste de compensación del cero, lo cual no es de interés en este capítulo.

Además de agregar las fuentes de alimentación de cd al circuito original de la figura 5.6a), también se han añadido los seudocomponentes VIEWPOINT e IPROBE para medir la tensión de salida v_o en la terminal 6 y la corriente requerida i a través del resistor de 20 k Ω , respectivamente.

 


Figura 5.35 Esquema para el ejemplo 5.11.

Después de guardar el esquema, se simula el circuito seleccionando **Analysis/Simulate** y se obtienen los resultados en VIEWPOINT e IPROBE. A partir de esos resultados, la ganancia de lazo cerrado es

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{-3.9983}{2} = -1.99915$$

e $i = 0.1999$ mA, en coincidencia con los resultados obtenidos analíticamente en el ejemplo 5.1.

Problema de práctica 5.11

Repita el problema de práctica 5.1 usando *PSpice*.

Respuesta: 9.0027, 650.2 μ A.

5.10 †Aplicaciones

El amplificador operacional es un componente fundamental de la instrumentación electrónica moderna. Se utiliza extensamente en muchos dispositivos, junto con resistores y otros elementos pasivos. Entre las numerosas aplicaciones prácticas se encuentran amplificadores para instrumentos, convertidores digitales-analógicos, computadoras analógicas, cambiadores de nivel, filtros, circuitos de calibración, inversores, sumadores, integradores, diferenciadores, restadores, amplificadores logarítmicos, comparadores, elementos rotatorios, osciladores, rectificadores, reguladores, convertidores de tensión a corriente, convertidores de corriente a tensión y recortadores. Ya se han considerado algunos de ellos. Aquí se consideran dos aplicaciones más: el convertidor digital-analógico y el amplificador para instrumentación.

5.10.1 Convertidor digital-analógico

El convertidor digital-analógico (CDA) transforma señales digitales en analógicas. En la figura 5.36a) se ilustra un ejemplo usual de un CDA de cuatro bits. Éste puede realizarse de muchas maneras. Una realización simple es la *escalera ponderada binaria* que aparece en la figura 5.36b). Los bits son ponderaciones según la magnitud de su valor de posición, por valor descendente de R_f/R_n , de modo que cada bit menor tiene la mitad

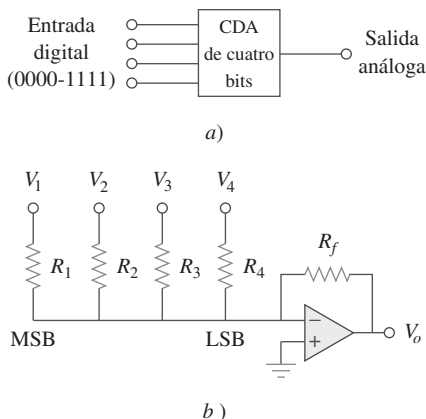


Figura 5.36 CDA de cuatro bits: a) diagrama en bloques, b) tipo de escalera ponderada binaria.

de peso del inmediato superior. Éste es obviamente un amplificador sumador inversor. La salida se relaciona con las entradas como se indicó en la ecuación (5.15). Así,

$$-V_o = \frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3 + \frac{R_f}{R_4}V_4 \quad (5.23)$$

La entrada V_1 se llama *bit más significativo* (BMS o MSB por sus siglas en inglés), en tanto que la entrada V_4 es el *bit menos significativo* (BMES o LSB por sus siglas en inglés). Cada una de las cuatro entradas binarias V_1, \dots, V_4 sólo puede asumir dos niveles de tensión: 0 o 1 V. Aplicando los valores adecuados de entrada y resistor de retroalimentación, el CDA arroja una sola salida, la cual es proporcional a las entradas.

En la práctica, los niveles de tensión pueden ser habitualmente de 0 y ± 5 V.

En el circuito del amplificador operacional de la figura 5.36b), sean $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 40 \text{ k}\Omega$ y $R_4 = 80 \text{ k}\Omega$. Obtenga la salida analógica de las entradas binarias [0000], [0001], [0010], ..., [1111].

Solución: La sustitución de los valores dados de las entradas y los resistores de retroalimentación en la ecuación (5.23) da por resultado

$$\begin{aligned} -V_o &= \frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3 + \frac{R_f}{R_4}V_4 \\ &= V_1 + 0.5V_2 + 0.25V_3 + 0.125V_4 \end{aligned}$$

Con base en esta ecuación, una entrada digital $[V_1V_2V_3V_4] = [0000]$ produce una salida analógica de $-V_o = 0$ V; $[V_1V_2V_3V_4] = [0001]$ lo cual da $-V_o = 0.125$ V.

De igual manera,

$$\begin{aligned} [V_1V_2V_3V_4] = [0010] &\Rightarrow -V_o = 0.25 \text{ V} \\ [V_1V_2V_3V_4] = [0011] &\Rightarrow -V_o = 0.25 + 0.125 = 0.375 \text{ V} \\ [V_1V_2V_3V_4] = [0100] &\Rightarrow -V_o = 0.5 \text{ V} \\ &\vdots \\ [V_1V_2V_3V_4] = [1111] &\Rightarrow -V_o = 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 \\ &= 1.875 \text{ V} \end{aligned}$$

En la tabla 5.2 se resume el resultado de la conversión digital-analógica. Nótese que se ha supuesto que cada bit tiene un valor de 0.125 V. Así, en este sistema no se puede representar una tensión entre 1.000 y 1.125, por ejemplo. Esta falta de resolución es una limitación importante de las conversiones digital-analógicas. Para mayor exactitud se requiere una representación en palabras con un mayor número de bits. Aun así, una representación digital de una tensión analógica nunca es exacta. Pese a esta representación inexacta, la representación digital se ha empleado para conseguir resultados tan notables como los discos compactos de audio y la fotografía digital.

Un CDA de tres bits se muestra en la figura 5.37.

- Determine $|V_o|$ para $[V_1V_2V_3] = [010]$.
- Halle $|V_o|$ si $[V_1V_2V_3] = [110]$.
- Si se desea $|V_o| = 1.25$ V, ¿cuál debería ser el valor de $[V_1V_2V_3]$?
- Para obtener $|V_o| = 1.75$ V, ¿cuál debe ser $[V_1V_2V_3]$?

Respuesta: 0.5 V, 1.5 V, [101], [111].

5.10.2 Amplificadores para instrumentación

Uno de los circuitos de amplificadores operacionales más útiles y versátiles para medidas de precisión y control de procesos es el *amplificador para instrumentación* (AI), así

Ejemplo 5.12

TABLA 5.2 Valores de entrada y salida del CDA de cuatro bits.

Entrada binaria [$V_1V_2V_3V_4$]	Valor decimal	Salida $-V_o$
0000	0	0
0001	1	0.125
0010	2	0.25
0011	3	0.375
0100	4	0.5
0101	5	0.625
0110	6	0.75
0111	7	0.875
1000	8	1.0
1001	9	1.125
1010	10	1.25
1011	11	1.375
1100	12	1.5
1101	13	1.625
1110	14	1.75
1111	15	1.875

Problema de práctica 5.12

 


Figura 5.37 CDA de tres bits; para el problema de práctica 5.12.

llamado a causa de su extendido uso en sistemas de medición. Aplicaciones usuales de AI incluyen amplificadores de aislamiento, amplificadores de termopar y sistemas de adquisición de datos.

El amplificador de instrumentación es una prolongación del amplificador diferencial en cuanto que amplifica la diferencia entre sus señales de entrada. Como se mostró en la figura 5.26 (véase ejemplo 5.8), un amplificador para instrumentos suele constar de tres amplificadores operacionales y siete resistores. Para mayor comodidad, ese amplificador se reproduce en la figura 5.38a), donde aparecen los mismos resistores excepto por el resistor de ajuste de ganancia externa R_G , conectado entre las terminales de ajuste de ganancia. En la figura 5.38b) aparece su símbolo esquemático. En el ejemplo 5.8 se demostró que

$$v_o = A_v(v_2 - v_1) \quad (5.24)$$

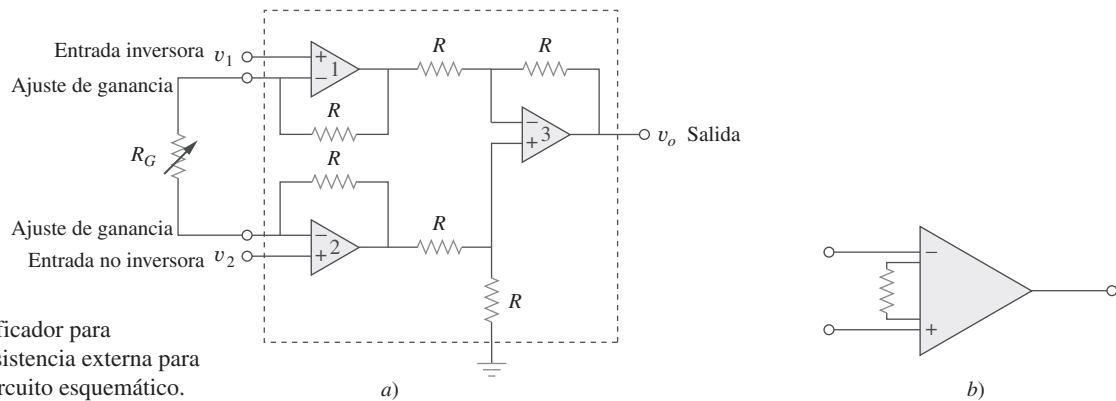


Figura 5.38 a) Amplificador para instrumentos con una resistencia externa para ajustar la ganancia, b) circuito esquemático.

donde la ganancia en tensión es

$$A_v = 1 + \frac{2R}{R_G} \quad (5.25)$$


Como se muestra en la figura 5.39, el amplificador para instrumentos amplifica pequeñas tensiones de señales diferenciales sobrepuestas sobre tensiones en modo común mayores. Dado que las tensiones en modo común son iguales, se cancelan entre sí.

El AI tiene tres características principales:

1. La ganancia en tensión es ajustada por una resistencia externa R_G .
2. La impedancia de entrada de ambas entradas es muy alta y no varía al ajustarse la ganancia.
3. La salida v_o depende de la diferencia entre las entradas v_1 y v_2 , no de la tensión común a ellas (tensión en modo común).

Debido al difundido uso de los AI, los fabricantes los han desarrollado en unidades de un solo paquete. Un ejemplo usual es el LH0036, producido por National Semiconductor. La ganancia puede variar de 1 a 1 000 por efecto de una resistencia externa, cuyo valor puede variar a su vez de 100 Ω a 10 k Ω .

Figura 5.39 El AI rechaza tensiones comunes, pero amplifica las tensiones de señal pequeña.
Thomas L. Floyd, *Electronic Devices*, 4a. ed., © 1995, p. 795. Reimpreso con permiso de Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ.

 

Señales diferenciales pequeñas montadas sobre señales en modo común mayores

Amplificador para instrumentos

Señal diferencial amplificada, señal en modo no común

En la figura 5.38, sean $R = 10\text{ k}\Omega$, $v_1 = 2.011\text{ V}$ y $v_2 = 2.017\text{ V}$. Si R_G se ajusta en $500\ \Omega$, determine: a) la ganancia en tensión, b) la tensión de salida v_o .

Ejemplo 5.13

Solución:

a) La ganancia en tensión es

$$A_v = 1 + \frac{2R}{R_G} = 1 + \frac{2 \times 10\ 000}{500} = 41$$

b) La tensión de salida es

$$v_o = A_v(v_2 - v_1) = 41(2.017 - 2.011) = 41(6)\text{ mV} = 246\text{ mV}$$

Determine el valor del resistor de ajuste de ganancia externo R_G requerido por el AI de la figura 5.38 para producir una ganancia de 142 cuando $R = 25\text{ k}\Omega$.






Problema de práctica 5.13

Respuesta: $354.6\ \Omega$.

5.11 Resumen

1. El amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia con resistencia de entrada muy alta y baja resistencia de salida.
2. En la tabla 5.3 se resumen los circuitos de amplificadores operacionales considerados en este capítulo. La expresión para la ganancia de cada circuito del amplificador es válida aunque las entradas sean de cd, ca o variables en el tiempo en general.
3. Un amplificador operacional ideal tiene una resistencia de entrada infinita, una resistencia de salida cero y una ganancia infinita.
4. En un amplificador operacional ideal, la corriente por cada una de sus dos terminales de entrada es de cero y la tensión entre las terminales de entrada es despreciable.
5. En un amplificador inversor, la tensión de salida es un múltiplo negativo de la entrada.
6. En un amplificador no inversor, la salida es un múltiplo positivo de la entrada.
7. En un seguidor de tensión, la salida sigue a la entrada.
8. En un amplificador sumador, la salida es la suma ponderada de las entradas.
9. En un amplificador diferencial, la salida es proporcional a la diferencia de las dos entradas.
10. Los circuitos del amplificador operacional pueden disponerse en cascada sin alterar sus relaciones de entrada-salida.
11. *PSpice* puede usarse para analizar un circuito de amplificador operacional.
12. Las aplicaciones usuales de los amplificadores operacionales considerados en este capítulo incluyen el convertidor digital-analógico y el amplificador de instrumentación.

TABLA 5.3 Resumen de circuitos de amplificador operacional básicos.

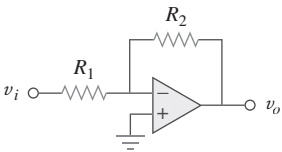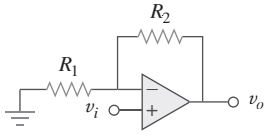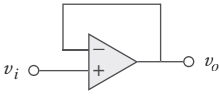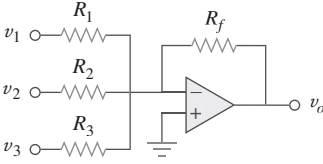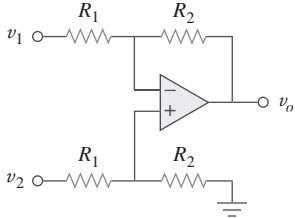Circuito del amplificador	Nombre/relación de salida-entrada
	Amplificador inversor $v_o = -\frac{R_2}{R_1}v_i$
	Amplificador no inversor $v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_i$
	Seguidor de tensión $v_o = v_i$
	Sumador $v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \frac{R_f}{R_3}v_3\right)$
	Amplificador de diferencia $v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$

Preguntas de repaso

- 5.1** Las dos terminales de entrada de un amplificador operacional se llaman:
- Alta y baja.
 - Positiva y negativa.
 - Inversora y no inversora.
 - Diferencial y no diferencial.
- 5.2** En un amplificador operacional ideal, ¿cuáles de los siguientes enunciados no son ciertos?
- La tensión diferencial entre las terminales de entrada es de cero.
 - La corriente hacia las terminales de entrada es de cero.
 - La corriente procedente de la terminal de salida es de cero.
 - La resistencia de entrada es de cero.
 - La resistencia de salida es de cero.

- 5.3** Para el circuito de la figura 5.40, la tensión v_o es de:
- 6 V
 - 5 V
 - 1.2 V
 - 0.2 V

 


Figura 5.40 Para las preguntas de repaso 5.3 y 5.4.

- 5.4** Para el circuito de la figura 5.40, la corriente i_x es de:
- 0.6 mA
 - 0.5 mA
 - 0.2 mA
 - 1/12 mA
- 5.5** Si $v_s = 0$ en el circuito de la figura 5.41, la corriente i_o es de:
- 10 mA
 - 2.5 mA
 - 10/12 mA
 - 10/14 mA

 


Figura 5.41 Para las preguntas de repaso 5.5 a 5.7.

- 5.6** Si $v_s = 8$ mV en el circuito de la figura 5.41, la tensión de salida es de:
- 44 mV
 - 8 mV
 - 4 mV
 - 7 mV
- 5.7** Remítase a la figura 5.41. Si $v_s = 8$ mV, la tensión v_a es de:
- 8 mV
 - 0 mV
 - 10/3 mV
 - 8 mV
- 5.8** La potencia absorbida por el resistor de 4 kΩ en la figura 5.42 es de:
- 9 mW
 - 4 mW
 - 2 mW
 - 1 mW

 


Figura 5.42 Para la pregunta de repaso 5.8.

- 5.9** ¿Cuál de estos amplificadores se emplea en un convertidor digital-analógico?
- no inversor
 - seguidor de tensión
 - sumador
 - amplificador de diferencia
- 5.10** Los amplificadores de diferencia se utilizan en (compruebe todos los válidos):
- amplificadores para instrumentos
 - seguidores de tensión
 - reguladores de tensión
 - buffers
 - amplificadores sumadores
 - amplificadores restadores

Respuestas: 5.1c, 5.2c, d, 5.3b, 5.4b, 5.5a, 5.6c, 5.7d, 5.8b, 5.9c, 5.10a, f.

Problemas

Sección 5.2 Amplificadores operacionales

5.1 El modelo equivalente de cierto amplificador operacional se muestra en la figura 5.43. Determine:

- la resistencia de entrada
- la resistencia de salida
- la ganancia en tensión en dB

 


Figura 5.43 Para el problema 5.1.

5.2 La ganancia de lazo abierto de un amplificador operacional es de 100 000. Calcule la tensión de salida cuando hay entradas de $+10 \mu\text{V}$ en la terminal inversora y $+20 \mu\text{V}$ en la terminal no inversora.

5.3 Determine la tensión de salida cuando $-20 \mu\text{V}$ se aplica a la terminal inversora de un amplificador operacional y $+30 \mu\text{V}$ a su terminal no inversora. Suponga que el amplificador tiene una ganancia de lazo abierto de 200 000.

5.4 La tensión de salida de un amplificador operacional es de -4 V cuando la entrada no inversora es de 1 mV . Si la ganancia de lazo abierto del amplificador es de 2×10^6 , ¿cuál es la entrada inversora?

5.5 El circuito del amplificador operacional de la figura 5.44 tiene una ganancia de lazo abierto de 100 000, una resistencia de entrada de $10 \text{ k}\Omega$ y una resistencia de salida de 100Ω . Halle la ganancia en tensión v_o/v_i usando el modelo de amplificador operacional no ideal.

 


Figura 5.44 Para el problema 5.5.

5.6 Con base en los mismos parámetros del amplificador operacional 741 en el ejemplo 5.1, determine v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.45.

 


Figura 5.45 Para el problema 5.6.

5.7 El amplificador operacional de la figura 5.46 tiene $R_i = 100 \text{ k}\Omega$, $R_o = 100 \Omega$, $A = 100\,000$. Halle la tensión diferencial v_d y la tensión de salida v_o .

 


Figura 5.46 Para el problema 5.7.

Sección 5.3 Amplificador operacional ideal

5.8 Obtenga v_o para cada uno de los circuitos de amplificadores operacionales de la figura 5.47.

 


Figura 5.47 Para el problema 5.8.

5.9 Determine v_o para cada uno de los circuitos de amplificadores operacionales de la figura 5.48.

 


Figura 5.48 Para el problema 5.9.

5.10 Halle la ganancia v_o/v_s del circuito de la figura 5.49.

 


Figura 5.49 Para el problema 5.10.

5.11 Use la figura 5.50 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la manera en que trabajan los amplificadores operacionales.

 


Figura 5.50 Para el problema 5.11.

5.12 Calcule la ganancia de tensión v_o/v_s en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.51. Suponga un amplificador ideal.

 


Figura 5.51 Para el problema 5.12.

5.13 Halle v_o e i_o en el circuito de la figura 5.52.

 


Figura 5.52 Para el problema 5.13.

5.14 Determine la tensión de salida v_o en el circuito de la figura 5.53.

 


Figura 5.53 Para el problema 5.14.

Sección 5.4 Amplificador inversor

5.15 a) Determine la proporción v_o/i_s en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.54.

b) Evalúe esa proporción para $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 25 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 40 \text{ k}\Omega$.

 


Figura 5.54 Para el problema 5.15.

5.16 Use la figura 5.55 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los amplificadores operacionales inversores.

 


Figura 5.55 Para el problema 5.16.

5.17 Calcule la ganancia v_o/v_i cuando el interruptor de la figura 5.56 está en la:

- a) posición 1
- b) posición 2
- c) posición 3

 


Figura 5.56 Para el problema 5.17.

*5.18 En referencia al circuito de la figura 5.57 halle el circuito equivalente de Thevenin en las terminales A y B.

 


Figura 5.57 Para el problema 5.18.

5.19 Determine i_o en el circuito de la figura 5.58.

 


Figura 5.58 Para el problema 5.19.

5.20 En el circuito de la figura 5.59 calcule v_o si $v_s = 2$ V.

 


Figura 5.59 Para el problema 5.20.

* Un asterisco indica un problema difícil.

5.21 Calcule v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.60.

 


Figura 5.60 Para el problema 5.21.

5.22 Diseñe un amplificador inversor con una ganancia de -15 .

ed

5.23 Para el circuito del amplificador operacional de la figura 5.61, halle la ganancia en tensión v_o/v_s .

 


Figura 5.61 Para el problema 5.23.

5.24 En el circuito que aparece en la figura 5.62 halle k en la función de transferencia de tensión $v_o = kv_s$.

 


Figura 5.62 Para el problema 5.24.

Sección 5.5 Amplificador no inversor

5.25 Calcule v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.63.

 


Figura 5.63 Para el problema 5.25.

5.26 Use la figura 5.64 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los amplificadores operacionales no inversores.

 


Figura 5.64 Para el problema 5.26.

5.27 Halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.65.

 


Figura 5.65 Para el problema 5.27.

5.28 Halle i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.66.

 


Figura 5.66 Para el problema 5.28.

5.29 Determine la ganancia en tensión v_o/v_i del circuito del amplificador operacional de la figura 5.67.

 


Figura 5.67 Para el problema 5.29.

5.30 En el circuito que aparece en la figura 5.68 halle i_x y la potencia absorbida por el resistor de 20 kΩ.

 


Figura 5.68 Para el problema 5.30.

5.31 Para el circuito de la figura 5.69 halle i_x .

 


Figura 5.69 Para el problema 5.31.

5.32 Calcule i_x y v_o en el circuito de la figura 5.70. Halle la potencia que disipa el resistor de 60 kΩ.

 


Figura 5.70 Para el problema 5.32.

5.33 Remítase al circuito del amplificador operacional de la figura 5.71. Calcule i_x y la potencia que disipa el resistor de 3 kΩ.

 


Figura 5.71 Para el problema 5.33.

5.34 Dado el circuito del amplificador operacional que se muestra en la figura 5.72, exprese v_o en términos de v_1 y v_2 .

 


Figura 5.72 Para el problema 5.34.

5.35 Diseñe un amplificador no inversor con una ganancia de 7.5.



5.36 En relación con el circuito que se muestra en la figura 5.73, halle el equivalente de Thevenin en las terminales a - b . (Sugerencia: Para hallar R_{Th} aplique una fuente de corriente i_o y calcule v_o .)

 


Figura 5.73 Para el problema 5.36.

Sección 5.6 Amplificador sumador

5.37 Determine la salida del amplificador sumador de la figura 5.74.

 


Figura 5.74 Para el problema 5.37.



5.38 Use la figura 5.75 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los amplificadores sumadores.

 


Figura 5.75 Para el problema 5.38.

5.39 Para el circuito del amplificador operacional de la figura 5.76, determine el valor de v_2 con el fin de lograr que $v_o = -16.5$ V.

 


Figura 5.76 Para el problema 5.39.

5.40 Halle V_o en términos de V_1 y V_2 en el circuito de la figura 5.77.

 


Figura 5.77 Para el problema 5.40.



5.41 Un *amplificador promediador* es un sumador que proporciona una salida igual al promedio de las entradas. Aplicando valores adecuados de entrada y resistor de retroalimentación, puede obtenerse

$$-v_{salida} = \frac{1}{4} (v_1 + v_2 + v_3 + v_4)$$

Con el uso de un resistor de retroalimentación de 10 kΩ, diseñe un amplificador promediador con cuatro entradas.

5.42 Un amplificador sumador de tres entradas tiene resistores de entrada con $R_1 = R_2 = R_3 = 75 \text{ k}\Omega$. Para producir un amplificador promediador, ¿qué valor del resistor de retroalimentación se necesita?

5.43 Un amplificador sumador de cuatro entradas tiene $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 80 \text{ k}\Omega$. ¿Qué valor del resistor de retroalimentación se necesita para convertirlo en un amplificador promediador?

5.44 Demuestre que la tensión de salida v_o del circuito de la figura 5.78 es

$$v_o = \frac{(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)}(R_2v_1 + R_1v_2)$$

 


Figura 5.78 Para el problema 5.44.

5.45 Diseñe un circuito del amplificador operacional para realizar la siguiente operación:

$$v_o = 3v_1 - 2v_2$$

Todas las resistencias deben ser $\leq 100 \text{ k}\Omega$.

5.46 Usando sólo dos amplificadores operacionales, diseñe un circuito para resolver

$$-v_{\text{salida}} = \frac{v_1 - v_2}{3} + \frac{v_3}{2}$$

Sección 5.7 Amplificador diferencial

5.47 El circuito de la figura 5.79 es para un amplificador diferencial. Halle v_o dado que $v_1 = 1 \text{ V}$ y $v_2 = 2 \text{ V}$.

 


Figura 5.79 Para el problema 5.47.

5.48 El circuito de la figura 5.80 es un amplificador de diferencia excitado por un puente. Halle v_o .

 


Figura 5.80 Para el problema 5.48.

5.49 Diseñe un amplificador de diferencia que tenga una ganancia de 4 y una resistencia de entrada en modo común de $20 \text{ k}\Omega$ en cada entrada.

5.50 Diseñe un circuito para amplificar la diferencia entre dos entradas por 2.5.

- Use sólo un amplificador operacional.
- Use dos amplificadores operacionales.

5.51 Usando dos amplificadores operacionales, diseñe un restador.

*5.52 Diseñe un circuito de amplificador operacional de manera que

$$v_o = 4v_1 + 6v_2 - 3v_3 - 5v_4$$

Considere que todos los resistores están en el rango de 20Ω a 200Ω .

*5.53 El amplificador diferencial ordinario para operaciones con ganancia fija se muestra en la figura 5.81a). Es simple y confiable a menos que la ganancia sea variable. Una manera de conseguir ajuste de ganancia sin perder simplicidad y exactitud es el uso del circuito de la figura 5.81b). Otra manera es usar el circuito de la figura 5.81c). Demuestre que:

a) para el circuito de la figura 5.81a),

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1}$$

b) para el circuito de la figura 5.81b),

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{R_1}{2R_G}}$$

c) para el circuito de la figura 5.81c).

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{2R_G} \right)$$

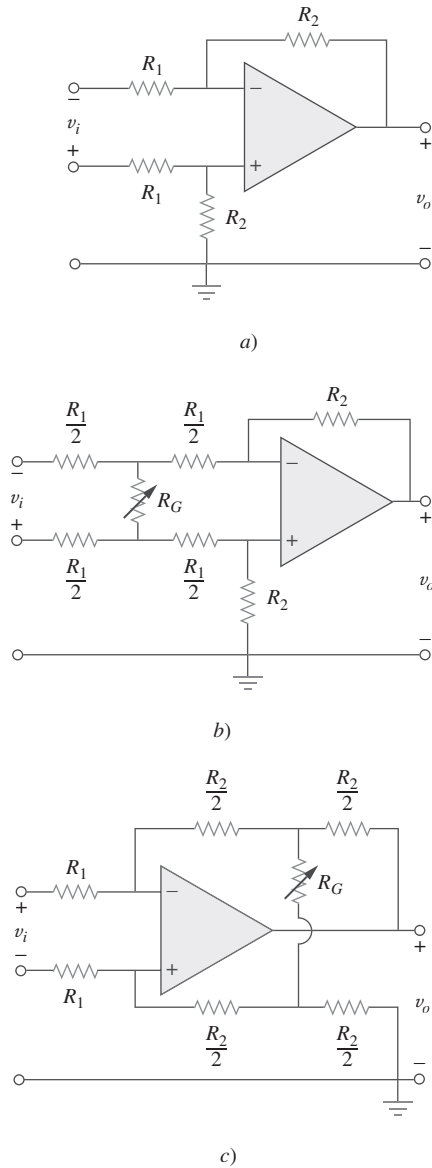


Figura 5.81 Para el problema 5.53.

Sección 5.8 Circuitos del amplificador operacional en cascada

5.54 Determine la proporción de transferencia de tensión v_o/v_s en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.82, donde $R = 10 \text{ k}\Omega$.

 


Figura 5.82 Para el problema 5.54.

5.55 En cierto dispositivo electrónico se desea un amplificador de tres etapas, cuya ganancia de tensión total sea de 42 dB. Las ganancias individuales de tensión de las dos primeras etapas deben ser iguales, mientras que la ganancia de la tercera debe ser de la cuarta parte de cada una de las dos primeras. Calcule la ganancia en tensión de cada una.

5.56 Use la figura 5.83 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los amplificadores operacionales conectados en cascada.

 


Figura 5.83 Para el problema 5.56.

5.57 Halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.84.

 


Figura 5.84 Para el problema 5.57.

5.58 Calcule i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.85.

 


Figura 5.85 Para el problema 5.58.

5.59 En el circuito del amplificador operacional de la figura 5.86 determine la ganancia en tensión v_o/v_s . Adopte $R = 10\text{ k}\Omega$.

 


Figura 5.86 Para el problema 5.59.

5.60 Calcule v_o/v_i en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.87.

 


Figura 5.87 Para el problema 5.60.

5.61 Determine v_o en el circuito de la figura 5.88.

 


Figura 5.88 Para el problema 5.61.

5.62 Obtenga la ganancia en tensión de lazo cerrado v_o/v_i del circuito de la figura 5.89.

 


Figura 5.89 Para el problema 5.62.

5.63 Determine la ganancia v_o/v_i del circuito de la figura 5.90.

 


Figura 5.90 Para el problema 5.63.

5.64 En referencia al circuito del amplificador operacional que se presenta en la figura 5.91, halle v_o/v_s .

 


Figura 5.91 Para el problema 5.64.

5.65 Halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.92.

 


Figura 5.92 Para el problema 5.65.

5.66 Para el circuito de la figura 5.93, halle v_o .

 


Figura 5.93 Para el problema 5.66.

5.67 Obtenga la salida v_o en el circuito de la figura 5.94.

 


Figura 5.94 Para el problema 5.67.

5.68 Halle v_o en el circuito de la figura 5.95, suponiendo que $R_f = \infty$ (circuito abierto).

 


Figura 5.95 Para los problemas 5.68 y 5.69.

5.69 Repita el problema anterior si $R_f = 10 \text{ k}\Omega$.

5.70 Determine v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.96.

 


Figura 5.96 Para el problema 5.70.

5.71 Determine v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.97.

 


Figura 5.97 Para el problema 5.71.

5.72 Halle la tensión de carga v_L en el circuito de la figura 5.98.

 


Figura 5.98 Para el problema 5.72.

5.73 Determine la tensión en la carga v_L en el circuito de la figura 5.99.

 


Figura 5.99 Para el problema 5.73.

5.74 Halle i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.100.

 


Figura 5.100 Para el problema 5.74.

Sección 5.9 Análisis de circuitos de amplificadores operacionales con PSpice



5.75 Repita el ejemplo 5.11 usando el amplificador operacional no ideal LM324 en vez de uA741.

5.76 Resuelva el problema 5.19 usando PSpice o MultiSim y el amplificador operacional uA741.

5.77 Resuelva el problema 5.48 usando PSpice o MultiSim y el amplificador operacional LM324.

5.78 Use PSpice o MultiSim para obtener v_o en el circuito de la figura 5.101.

 


Figura 5.101 Para el problema 5.78.

5.79 Determine v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 5.102 usando PSpice o MultiSim.

 


Figura 5.102 Para el problema 5.79.

5.80 Use PSpice o MultiSim para resolver el problema 5.70.

5.81 Use PSpice o MultiSim para comprobar los resultados del ejemplo 5.9. Suponga amplificadores operacionales no ideales LM324.

Sección 5.10 Aplicaciones

5.82 Un CDA de cinco bits cubre un rango de tensión de 0 a 7.75 V. Calcule cuánta tensión posee cada bit.

5.83 Diseñe un convertidor digital-analógico de seis bits.

5.84 a) Si se desea $|V_o| = 1.1875$ V, ¿cuál debería ser el valor de $[V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6]$?

b) Calcule $|V_o|$ si $[V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6] = [011011]$.

c) ¿Cuál es el valor máximo que $|V_o|$ puede adoptar?

*5.84 Un conversor CDA en escalera R-2R de cuatro bits se presenta en la figura 5.103.

a) Demuestre que la tensión de salida está dada por

$$-V_o = R_f \left(\frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{4R} + \frac{V_3}{8R} + \frac{V_4}{16R} \right)$$

b) Si $R_f = 12$ kΩ y $R = 10$ kΩ, halle $|V_o|$ para $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1011]$ y $[V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6] = [0101]$.

 


Figura 5.103 Para el problema 5.84.

5.85 En el circuito del amplificador operacional de la figura 5.104, halle el valor de R de manera que la potencia absorbida por el resistor de $10\text{ k}\Omega$ sea de 10 mW . Adopte $v_s = 2\text{ V}$.

 


Figura 5.104 Para el problema 5.85.

5.86 Diseñe una fuente de corriente ideal controlada por tensión (dentro de los límites de operación del amplificador operacional) donde la corriente de salida sea igual a $200 v_s(t)\ \mu\text{A}$.

5.87 En la figura 5.105 se presenta un amplificador de instrumentación con dos amplificadores operacionales. Derive una expresión para v_o en términos de v_1 y v_2 . ¿Cómo podría usarse este amplificador como restador?

 


Figura 5.105 Para el problema 5.87.

***5.88** En la figura 5.106 aparece un amplificador de instrumentación excitado por un puente. Obtenga la ganancia v_o/v_i del amplificador.

 


Figura 5.106 Para el problema 5.88.

Problemas de mayor extensión

5.89 Diseñe un circuito que ofrezca una relación entre la tensión de salida v_o y la tensión de entrada v_s de manera que $v_o = 12v_s - 10$. Dispone de dos amplificadores operacionales, una batería de 6 V y varios resistores.

5.90 El circuito del amplificador operacional de la figura 5.107 es un *amplificador de corriente*. Halle su ganancia en corriente i_o/i_s .

 


Figura 5.107 Para el problema 5.90.

5.91 Un amplificador de corriente no inversor se presenta en la figura 5.108. Calcule la ganancia i_o/i_s . Adopte $R_1 = 8\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 1\text{ k}\Omega$.

 


Figura 5.108 Para el problema 5.91.

5.92 Remítase al *puente amplificador* que se muestra en la figura 5.109. Determine la ganancia en tensión v_o/v_i .

 


Figura 5.109 Para el problema 5.92.

*5.93 Un convertidor de voltaje a corriente se muestra en la figura 5.110, lo cual significa que $i_L = Av_1$ si $R_1R_2 = R_3R_4$. Halle el término constante A .

 


Figura 5.110 Para el problema 5.93.

Capacitores e inductores

Pero en la ciencia el crédito va al hombre que convence al mundo, no al hombre a quien se le ocurrió la idea por primera vez.

—Francis Darwin

Mejore sus habilidades y su carrera

CRITERIOS ABET EC 2000 (3.c), “capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso con el fin de satisfacer necesidades deseadas”.

La “capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso con el fin de satisfacer necesidades deseadas” es el motivo de que se contrate a los ingenieros. A esto se debe que esa sea la habilidad *técnica* más importante que un ingeniero puede poseer. De manera curiosa, el éxito de usted como ingeniero es directamente proporcional a su capacidad para comunicarse, pero su capacidad para diseñar es la causa de que se le contrate en primera instancia.

El diseño tiene lugar cuando usted enfrenta lo que se conoce como un problema abierto, finalmente definido por la solución. En el contexto de este curso o libro sólo es posible explorar algunos elementos del diseño. Pero seguir todos los pasos de nuestra técnica de resolución de problemas le enseñará varios de los elementos más importantes del proceso del diseño.

Tal vez la parte más importante del diseño sea definir con claridad cuál es el sistema, componente, proceso o problema en cuestión. Es raro que un ingeniero reciba una asignación perfectamente clara. En consecuencia, como estudiante usted puede desarrollar y reforzar esta habilidad haciéndose preguntas, o haciéndoselas a sus colegas o profesores, dirigidas a aclarar la enunciación de un problema.

Explorar soluciones alternas es otra importante parte del proceso del diseño. De nueva cuenta, como estudiante usted puede practicar esta parte del proceso del diseño en casi cada problema que trabaje.

Evaluar sus soluciones es crítico en cualquier asignación de ingeniería. Una vez más, ésta es una habilidad que como estudiante puede practicar en todos los asuntos en que intervenga.



Fotografía por Charles Alexander.

6.1 Introducción

Hasta aquí el estudio se ha limitado a circuitos resistivos. En este capítulo se presentan dos nuevos e importantes elementos pasivos de los circuitos lineales: el capacitor y el inductor. A diferencia de los resistores, que disipan energía, los capacitores e inductores

En contraste con un resistor, el cual consume o disipa energía en forma irreversible, un inductor o capacitor almacena o libera energía (es decir, tiene memoria).

 


Figura 6.1 Capacitor usual.

 


Figura 6.2 Capacitor con tensión v aplicada.

Alternativamente, la capacitancia es la cantidad de carga almacenada en cada placa por unidad de diferencia de tensión en un capacitor.

El valor nominal de tensión del capacitor y la capacitancia se especifican en forma inversa por lo general, debido a las relaciones entre las ecuaciones (6.1) y (6.2). Ocurre un arco eléctrico si d es pequeña y V es alta.

no disipan, sino que almacenan energía, la cual puede recuperarse en un momento posterior. Por esta razón, los capacitores e inductores se llaman elementos de *almacenamiento*.

La aplicación de los circuitos resistivos es muy limitada. Con la introducción de capacitores e inductores en este capítulo se podrán analizar circuitos más importantes y prácticos. Las técnicas de análisis de circuitos cubiertas en los capítulos 3 y 4 son igualmente aplicables a circuitos con capacitores e inductores.

Se iniciará este tema con la presentación de los capacitores y se describirá cómo combinarlos en serie o en paralelo. Después se hará lo mismo con los inductores. Se explorará cómo los capacitores en sus aplicaciones usuales se combinan con amplificadores operacionales para formar integradores, diferenciadores y computadoras analógicas.

6.2 Capacitores

Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Junto con los resistores, los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Por ejemplo, se emplean en los circuitos sintonizadores de radioreceptores y como elementos de memoria dinámica en sistemas de computación.

Un capacitor se construye como se indica en la figura 6.1.

Un **capacitor** está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante (o dieléctrico).

En muchas aplicaciones prácticas, las placas pueden ser de láminas de aluminio, mientras que el dieléctrico puede ser de aire, cerámica, papel o mica.

Cuando una fuente de tensión v se conecta al capacitor, como en la figura 6.2, deposita una carga positiva q en una placa y una carga negativa $-q$ en la otra. Se dice que el capacitor almacena la carga eléctrica. El monto de carga almacenada, representado por q , es directamente proporcional a la tensión aplicada v de modo que

$$q = Cv \quad (6.1)$$

donde C , la constante de proporcionalidad, se conoce como la *capacitancia* del capacitor. La unidad de capacitancia es el farad (F), así llamado en honor al físico inglés Michael Faraday (1791-1867). De la ecuación (6.1) puede derivarse la siguiente definición.

La **capacitancia** es la razón entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, medida en farads (F).

De la ecuación (6.1) se deduce que 1 farad = 1 coulomb/volt.

Aunque la capacitancia C de un capacitor es la razón entre la carga q por placa y la tensión v , aplicada, no depende de q ni de v . Depende de las dimensiones físicas del capacitor. Por ejemplo, en relación con el capacitor de placas paralelas que aparece en la figura 6.1, la capacitancia está dada por

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (6.2)$$


donde A es el área superficial de cada placa, d la distancia entre las placas y ϵ la permitividad del material dieléctrico entre las placas. Aunque la ecuación (6.2) sólo se aplica a capacitores de placas paralelas, de ella se puede inferir que, en general, tres factores determinan el valor de la capacitancia:

Perfiles históricos

Michael Faraday (1791-1867), químico y físico inglés, fue quizá el principal experimentador que haya habido hasta la fecha.

Faraday, quien nació cerca de Londres, realizó su sueño de juventud al trabajar con el gran químico sir Humphry Davy en la Royal Institution, donde laboró durante 54 años. Hizo varias contribuciones en todas las áreas de las ciencias físicas y acuñó términos como electrólisis, ánodo y cátodo. Su descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 fue un gran avance para la ingeniería, porque brindó un medio para generar electricidad. El motor y el generador eléctricos operan con base en ese principio. La unidad de capacitancia, el farad, se llama así en su honor.

 Cortesía de la Burndy Library Collection en The Huntington Library, San Marino, California.



1. El área superficial de las placas: cuanto más grande el área, mayor capacitancia.
2. El espaciamiento entre las placas: a menor espaciamiento, mayor capacitancia.
3. La permitividad del material: a mayor permitividad, mayor capacitancia.

Los capacitores se consiguen comercialmente con diferentes valores y tipos. Normalmente tienen valores en el rango del picofarad (pF) al microfarad (μF). Se les describe según el material dieléctrico del que están hechos y si son del tipo fijo o variable. En la figura 6.3 aparecen los símbolos de circuitos de los capacitores fijos y variables. Cabe señalar que, de acuerdo con la convención pasiva de los signos, si $v > 0$ e $i > 0$ o si $v < 0$ e $i < 0$, el capacitor se está cargando, y si $v \cdot i < 0$, se está descargando.

En la figura 6.4 se presentan tipos comunes de capacitores de valor fijo. Los capacitores de poliéster son ligeros y estables y su cambio con la temperatura es predecible. En lugar de poliéster pueden usarse otros materiales dieléctricos, como mica y poliestireno. Los capacitores de película se enrollan y se cubren con películas metálicas o plásticas. Los capacitores electrolíticos producen una capacitancia muy alta. En la figura 6.5 se muestran los tipos más comunes de capacitores variables. La capacitancia de un capacitor temporizador (o de compensación) se coloca normalmente en paralelo con otro capacitor para que la capacitancia equivalente pueda ser variada ligeramente. La capacitancia del capacitor variable de aire (placas entrelazadas) varía haciendo girar el eje. Los capacitores variables se usan en radioreceptores que permiten sintonizar varias estaciones. Los capacitores sirven además para bloquear cd, pasar ca, realizar corrientes de fase, almacenar energía, encender motores y suprimir ruidos.

 


Figura 6.4 Capacitores fijos: a) capacitor de poliéster, b) capacitor cerámico, c) capacitor electrolítico. Cortesía de Tech America.

 


Figura 6.3 Símbolos de circuitos de los capacitores: a) capacitor fijo, b) capacitor variable.

 


Figura 6.5 Capacitores variables: a) capacitor de compensación, b) capacitor de placa variable. Cortesía de Johanson.

Para obtener la relación de corriente-tensión del capacitor se toma la derivada de ambos miembros de la ecuación (6.1). Puesto que

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (6.3)$$

la derivación de ambos miembros de la ecuación (6.1) da como resultado

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (6.4)$$

Ésta es la relación de corriente-tensión de un capacitor, suponiendo la convención de signos pasiva. Esta relación se ilustra en la figura 6.6, alusiva a un capacitor cuya capacitancia es independiente de la tensión. Se dice que son *lineales* los capacitores que satisfacen la ecuación (6.4). En lo tocante a *un capacitor no lineal*, la gráfica de su relación de corriente-tensión no es una línea recta. Aunque algunos capacitores son no lineales, la mayoría son lineales. En este libro se supondrá que los capacitores son lineales.

La relación de tensión-corriente del capacitor puede obtenerse integrando ambos miembros de la ecuación (6.4). Así se consigue

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (6.5)$$

o sea

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0) \quad (6.6)$$

donde $v(t_0) = q(t_0)/C$ es la tensión en el capacitor en el tiempo t_0 . La ecuación (6.6) demuestra que la tensión del capacitor depende de la historia pasada de la corriente del capacitor. Por lo tanto, el capacitor tiene memoria, propiedad que se explota con frecuencia.

La potencia instantánea suministrada al capacitor es

$$p = vi = Cv \frac{dv}{dt} \quad (6.7)$$

La energía almacenada en el capacitor es entonces

$$w = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = C \int_{-\infty}^t v \frac{dv}{d\tau} d\tau = C \int_{-\infty}^t v dv = \frac{1}{2} Cv^2 \Big|_{t=-\infty}^t \quad (6.8)$$

Nótese que $v(-\infty) = 0$, porque el capacitor no tenía carga en $t = -\infty$. Así,

$$w = \frac{1}{2} Cv^2 \quad (6.9)$$

Con base en la ecuación (6.1) se puede reformular la ecuación (6.9) como

$$w = \frac{q^2}{2C} \quad (6.10)$$

La ecuación (6.9) o (6.10) representa la energía almacenada en el campo eléctrico que existe entre las placas del capacitor. Esta energía puede recuperarse, ya que un capacitor ideal no puede disipar energía. De hecho, el término *capacitor* se deriva de la capacidad de este elemento para almacenar energía en un campo eléctrico.

Cabe destacar las siguientes propiedades importantes de un capacitor:

De acuerdo con la ecuación (6.4), para que un capacitor conduzca corriente su tensión debe variar con el tiempo. Así, en tensión constante, $i = 0$.

 


Figura 6.6 Relación de corriente-tensión de un capacitor.

- Como se desprende de la ecuación (6.4), cuando la tensión entre los extremos de un capacitor no cambia con el tiempo (es decir, cuando la tensión es de cd), la corriente que circula a través del capacitor es de cero. Así,

Un capacitor es un circuito abierto para la cd.

En cambio, si una batería (tensión de cd) se conecta en un capacitor, éste se carga.

- La tensión en el capacitor debe ser continua.

La tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente.

El capacitor resiste a un cambio abrupto en la tensión que ocurre en él. De acuerdo con la ecuación (6.4), un cambio discontinuo de tensión requiere una corriente infinita, lo cual es físicamente imposible. Por ejemplo, la tensión en un capacitor puede adoptar la forma que se muestra en la figura 6.7a), mientras que es físicamente imposible que adopte la forma que se muestra en la figura 6.7b) a causa de cambios abruptos. A la inversa, la corriente que circula por un capacitor puede cambiar de modo instantáneo.

- El capacitor ideal no disipa energía. Toma potencia del circuito cuando almacena energía en su campo y devuelve la energía previamente almacenada cuando suministra potencia al circuito.
- Un capacitor real no ideal tiene un modelo en paralelo con una resistencia de fuga, como se indica en la figura 6.8. La resistencia de fuga puede ser de hasta 100 MΩ y despreciarse en la mayoría de las aplicaciones prácticas. Por tal razón, en este libro se supondrán capacitores ideales.

 


Figura 6.7 Tensión en un capacitor: a) permitida, b) no permisible; no es posible un cambio abrupto.

Otra forma de considerar esto es recurrir a la ecuación (6.9), la cual indica que la energía es proporcional al cuadrado de la tensión. Como la inyección o extracción de energía sólo puede hacerse en un tiempo finito, la tensión no puede cambiar instantáneamente en un capacitor.

 


Figura 6.8 Modelo de circuito de un capacitor no ideal.

- Calcule la carga almacenada en un capacitor de 3 pF con 20 V a través de él.
- Halle la energía almacenada en el capacitor.

Solución:

a) Dado que $q = Cv$,

$$a = 3 \times 10^{-12} \times 20 = 60 \text{ pC}$$

b) La energía almacenada es

$$w = \frac{1}{2} Cv^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-12} \times 400 = 600 \text{ pJ}$$

¿Cuál es la tensión en un capacitor de 4.5 μF si la carga en una de sus placas es de 0.12 mC? ¿Cuánta energía se almacena?

Respuesta: 26.67 A, 1.6 mJ. _____

Ejemplo 6.1

Problema de práctica 6.1

La tensión en un capacitor de 5 μF es

$$v(t) = 10 \cos 6\,000t \text{ V}$$

Calcule la corriente que circula por él.

Solución: Por definición, la corriente es

$$\begin{aligned} i(t) &= C \frac{dv}{dt} = 5 \times 10^{-6} \frac{d}{dt} (10 \cos 6\,000t) \\ &= -5 \times 10^{-6} \times 6\,000 \times 10 \sin 6\,000t = -0.3 \sin 6\,000t \text{ A} \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2

Problema de práctica 6.2

Si un capacitor de $10 \mu\text{F}$ se conecta a una fuente de tensión con

$$v(t) = 75 \text{ sen } 2\,000t \text{ V}$$

determine la corriente que circula por el capacitor.

Respuesta: $1.5 \text{ cos } 2\,000t \text{ A}$.

Ejemplo 6.3

Determine la tensión en un capacitor de $2 \mu\text{F}$ si la corriente que circula por él es

$$i(t) = 6e^{-3\,000t} \text{ mA}$$

Suponga que la tensión inicial del capacitor es de cero.

Solución: Puesto que $v = \frac{1}{C} \int_0^t i \, dt + v(0)$ y $v(0) = 0$

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{2 \times 10^{-6}} \int_0^t 6e^{-3\,000t} \, dt \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{3 \times 10^3}{-3\,000} e^{-3\,000t} \Big|_0^t = (1 - e^{-3\,000t}) \text{ V} \end{aligned}$$

Problema de práctica 6.3

La corriente que circula por un capacitor de $100 \mu\text{F}$ es $i(t) = 50 \text{ sen } 120\pi t \text{ mA}$. Calcule la tensión en el capacitor en $t = 1 \text{ ms}$ y $t = 5 \text{ ms}$. Considere $v(0) = 0$.

Respuesta: 93.14 mV , 1.736 V .

 
Ejemplo 6.4

Figura 6.9 Para el ejemplo 6.4.

Determine la corriente que circula por un capacitor de $200 \mu\text{F}$ cuya tensión se muestra en la figura 6.9.

Solución: La forma de onda de la tensión puede describirse matemáticamente como

$$v(t) = \begin{cases} 50t \text{ V} & 0 < t < 1 \\ 100 - 50t \text{ V} & 1 < t < 3 \\ -200 + 50t \text{ V} & 3 < t < 4 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Dado que $i = C \, dv/dt$ y $C = 200 \mu\text{F}$, se toma la derivada de v para obtener

$$\begin{aligned} i(t) &= 200 \times 10^{-6} \times \begin{cases} 50 & 0 < t < 1 \\ -50 & 1 < t < 3 \\ 50 & 3 < t < 4 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 10 \text{ mA} & 0 < t < 1 \\ -10 \text{ mA} & 1 < t < 3 \\ 10 \text{ mA} & 3 < t < 4 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \end{aligned}$$

 


Figura 6.10 Para el ejemplo 6.4.

Así, la forma de onda de la corriente es como se muestra en la figura 6.10.

Problema de práctica 6.4

Por un capacitor de 1 mF inicialmente descargado fluye la corriente que se presenta en la figura 6.11. Calcule la tensión a través del capacitor a $t = 2 \text{ ms}$ y $t = 5 \text{ ms}$.

Respuesta: 100 mV, 400 mV.

 


Figura 6.11 Para el problema de práctica 6.4.

Obtenga la energía almacenada en cada capacitor de la figura 6.12a) en condiciones de cd.

Ejemplo 6.5

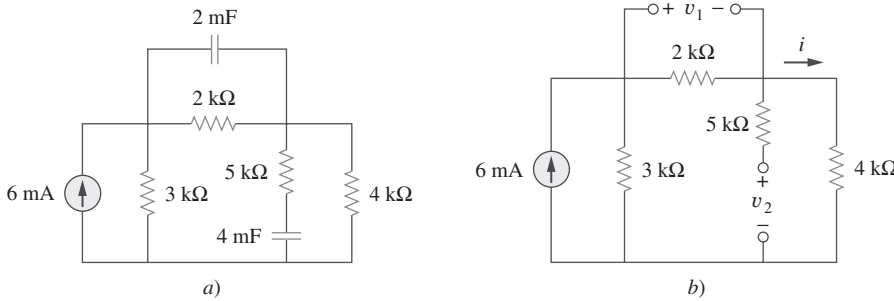


Figura 6.12 Para el ejemplo 6.5.

Solución: En condiciones de cd se reemplaza cada capacitor por un circuito abierto, como se advierte en la figura 6.12b). La corriente que circula a través de la combinación en serie de los resistores de 2 y 4 kΩ se obtiene por división de corriente como

$$i = \frac{3}{3 + 2 + 4}(6 \text{ mA}) = 2 \text{ mA}$$

Así, las tensiones v_1 y v_2 a través de los capacitores son

$$v_1 = 2000i = 4 \text{ V} \quad v_2 = 4000i = 8 \text{ V}$$

y las energías almacenadas en ellos son

$$w_1 = \frac{1}{2}C_1v_1^2 = \frac{1}{2}(2 \times 10^{-3})(4)^2 = 16 \text{ mJ}$$

$$w_2 = \frac{1}{2}C_2v_2^2 = \frac{1}{2}(4 \times 10^{-3})(8)^2 = 128 \text{ mJ}$$

En condiciones de cd, halle la energía almacenada en los capacitores de la figura 6.13.

Respuesta: 20.25 mJ, 3.375 mJ.

Problema de práctica 6.5

6.3 Capacitores en serie y en paralelo

Por los circuitos resistivos se sabe que la combinación serie-paralelo es una eficaz herramienta para reducir circuitos. Esta técnica puede extenderse a conexiones en serie-paralelo de capacitores, relativamente frecuentes. Interesa reemplazar esos capacitores por un solo capacitor equivalente C_{eq} .

Para obtener el capacitor equivalente C_{eq} de N capacitores en paralelo, considérese el circuito de la figura 6.14a). El circuito equivalente se muestra en la figura 6.14b). Tómese en cuenta que los capacitores tienen la misma tensión v entre ellos. Al aplicar la LCK a la figura 6.14a),

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_N \tag{6.11}$$

 


Figura 6.13 Para el problema de práctica 6.5.

 


Figura 6.14 a) N capacitores conectados en paralelo, b) circuito equivalente de los capacitores en paralelo.

Pero $i_k = C_k dv/dt$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} i &= C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} + \cdots + C_N \frac{dv}{dt} \\ &= \left(\sum_{k=1}^N C_k \right) \frac{dv}{dt} = C_{\text{eq}} \frac{dv}{dt} \end{aligned} \quad (6.12)$$

donde

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N \quad (6.13)$$

La **capacitancia equivalente** de N capacitores conectados en paralelo es la suma de las capacitancias individuales.

Obsérvese que los capacitores en paralelo se combinan de la misma manera que los resistores en serie.

Ahora se obtiene la C_{eq} de N capacitores conectados en serie comparando el circuito de la figura 6.15a) con el circuito equivalente de la figura 6.15b). Adviértase que a través de los capacitores fluye la misma corriente i (y consecuentemente la misma carga). Al aplicar la LTK al lazo de la figura 6.15a),

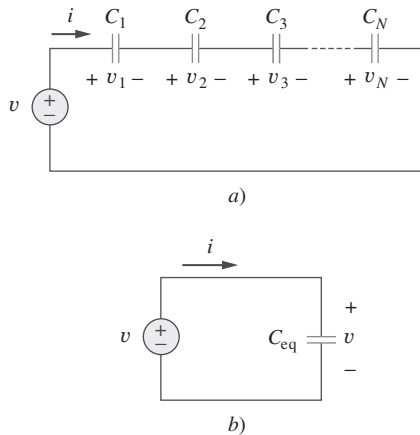


Figura 6.15 a) N capacitores conectados en serie, b) circuito equivalente de los capacitores en serie.

$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_N \quad (6.14)$$

Pero $v_k = \frac{1}{C_k} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v_k(t_0)$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{C_1} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v_1(t_0) + \frac{1}{C_2} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v_2(t_0) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{C_N} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v_N(t_0) \\ &= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N} \right) \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v_1(t_0) + v_2(t_0) \\ &\quad + \cdots + v_N(t_0) \\ &= \frac{1}{C_{\text{eq}}} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0) \end{aligned} \quad (6.15)$$

donde

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_N} \quad (6.16)$$

Por efecto de la LTK, la tensión inicial $v(t_0)$ en C_{eq} es la suma de las tensiones de los capacitores en t_0 . O, de acuerdo con la ecuación (6.15),

$$v(t_0) = v_1(t_0) + v_2(t_0) + \cdots + v_N(t_0)$$

Así, de acuerdo con la ecuación (6.16),

La **capacitancia equivalente** de capacitores conectados en serie es el recíproco de la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales.

Nótese que los capacitores en serie se combinan de la misma manera que los resistores en paralelo. Cuando $N = 2$ (es decir, dos capacitores en serie), la ecuación (6.16) se convierte en

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

o sea

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (6.17)$$

Halle la capacitancia equivalente vista entre las terminales a y b del circuito de la figura 6.16.

Ejemplo 6.6

Solución: Los capacitores de $20 \mu\text{F}$ y $5 \mu\text{F}$ están en serie; así, su capacitancia equivalente es

$$\frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4 \mu\text{F}$$

Este capacitor de $4 \mu\text{F}$ está en paralelo con los capacitores de $6 \mu\text{F}$ y $20 \mu\text{F}$; así, su capacitancia combinada es

$$4 + 6 + 20 = 30 \mu\text{F}$$

Este capacitor de $30 \mu\text{F}$ está en serie con el capacitor de $60 \mu\text{F}$. Por lo tanto, la capacitancia equivalente del circuito completo es

$$C_{\text{eq}} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = 20 \mu\text{F}$$

 


Figura 6.16 Para el ejemplo 6.6.

Halle la capacitancia equivalente vista en las terminales del circuito de la figura 6.17.

Problema de práctica 6.6

Respuesta: $40 \mu\text{F}$.

 


Figura 6.17 Para el problema de práctica 6.6.

En referencia al circuito de la figura 6.18 halle la tensión en cada capacitor.

Ejemplo 6.7

Solución: Primero se halla la capacitancia equivalente C_{eq} , la cual aparece en la figura 6.19. Los dos capacitores en paralelo de la figura 6.18 pueden combinarse para obtener $40 + 20 = 60 \text{ mF}$. Este capacitor de 60 mF está en serie con los capacitores de 20 mF y 30 mF . Así,

$$C_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20}} \text{ mF} = 10 \text{ mF}$$

La carga total es

$$q = C_{\text{eq}} v = 10 \times 10^{-3} \times 30 = 0.3 \text{ C}$$

 


Figura 6.18 Para el ejemplo 6.7.

 


Figura 6.19 Circuito equivalente para la figura 6.18.

Ésta es la carga en los capacitores de 20 mF y 30 mF, porque están en serie con la fuente de 30 V. (Una manera rudimentaria de ver esto es imaginar que la carga actúa como corriente, ya que $i = dq/dt$.) Por lo tanto,

$$v_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{0.3}{20 \times 10^{-3}} = 15 \text{ V} \quad v_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{0.3}{30 \times 10^{-3}} = 10 \text{ V}$$

Luego de determinar v_1 y v_2 , ahora se aplica la LTK para determinar v_3 mediante

$$v_3 = 30 - v_1 - v_2 = 5 \text{ V}$$

Alternativamente, como los capacitores de 40 mF y 20 mF están en paralelo, tienen la misma tensión v_3 y su capacitancia combinada es $40 + 20 = 60$ mF. Esta capacitancia combinada está en serie con los capacitores de 20 mF y 30 mF, y en consecuencia tiene la misma carga en ella. Así,

$$v_3 = \frac{q}{60 \text{ mF}} = \frac{0.3}{60 \times 10^{-3}} = 5 \text{ V}$$

Problema de práctica 6.7

Halle la tensión en cada uno de los capacitores de la figura 6.20.

 


Figura 6.20 Para el problema de práctica 6.7.

Respuesta: $v_1 = 45 \text{ V}$, $v_2 = 45 \text{ V}$, $v_3 = 15 \text{ V}$, $v_4 = 30 \text{ V}$.

6.4 Inductores

Un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo magnético. Los inductores encuentran numerosas aplicaciones en sistemas electrónicos y de potencia. Se usan en alimentaciones de potencia, transformadores, radios, televisores, radares y motores eléctricos.

Todos los conductores de corriente eléctrica tienen propiedades inductivas y pueden considerarse inductores. Pero para aumentar el efecto inductivo, un inductor práctico suele formarse en una bobina cilíndrica con muchas vueltas de alambre conductor, como se observa en la figura 6.21.

 


Figura 6.21 Forma habitual de un inductor.

Un **inductor** consta de una bobina de alambre conductor.

Si se permite que pase corriente por un inductor, se descubre que la tensión en el inductor es directamente proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Mediante la convención de signos pasiva,

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (6.18)$$

Según la ecuación (6.18), para que un inductor tenga tensión entre sus terminales, su corriente debe variar con el tiempo. Así, $v = 0$ para corriente constante por el inductor.

donde L es la constante de proporcionalidad, llamada *inductancia* del inductor. La unidad de inductancia es el henry (H), así llamado en honor al inventor estadounidense Joseph Henry (1797-1878). De la ecuación (6.18) se deduce claramente que 1 henry es igual a 1 volt-segundo por amperere.

La **inductancia** es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por él, medida en henrys (H).

La inductancia de un inductor depende de sus dimensiones y composición física. Las fórmulas para calcular la inductancia de inductores de diferentes formas se derivan de la teoría electromagnética y pueden encontrarse en manuales estándar de ingeniería

Perfiles históricos

Joseph Henry (1797-1878), físico estadounidense, descubrió la inductancia y construyó un motor eléctrico.

Henry nació en Albany, Nueva York, se graduó en la Albany Academy y enseñó filosofía en la Princeton University de 1832 a 1846. Fue el primer secretario de la Smithsonian Institution. Realizó varios experimentos de electromagnetismo y desarrolló poderosos electroimanes capaces de levantar objetos de miles de libras de peso. Curiosamente, descubrió la inducción electromagnética antes que Faraday, pero no publicó sus hallazgos. La unidad de inductancia, el henry, lleva su nombre.



NOAA's People Collection

eléctrica. Por ejemplo, en relación con el inductor (solenoides) que aparece en la figura 6.21,

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell} \quad (6.19)$$

donde N es el número de vueltas, ℓ la longitud, A el área de la sección transversal y μ la permeabilidad del núcleo. Mediante la ecuación (6.19) se advierte que la inductancia puede aumentar si se incrementa el número de vueltas de la bobina, usando material con mayor permeabilidad en el núcleo, aumentando el área de la sección transversal o disminuyendo la longitud de la bobina.

Al igual que los capacitores, los inductores disponibles comercialmente se presentan en diferentes valores y tipos. Los inductores prácticos usuales tienen valores de inductancia que van de unos cuantos microhenrys (μH), como en los sistemas de comunicación, a decenas de henrys (H), como en los sistemas de potencia. Los inductores pueden ser fijos o variables. El núcleo puede ser de hierro, acero, plástico o aire. Los términos *bobina* y *reactancia* se emplean como sinónimos de inductor. En la figura 6.22 se muestran inductores comunes. Los símbolos de circuitos de los inductores se presentan en la figura 6.23, siguiendo la convención de signos pasiva.

La ecuación (6.18) es la relación de tensión-corriente de un inductor. En la figura 6.24 se representa gráficamente esta relación respecto de un inductor cuya inductancia es independiente de la corriente. Tal inductor se conoce como *inductor lineal*. Respecto a un *inductor no lineal*, la gráfica de la ecuación (6.18) no será una línea recta, a causa de que su inductancia varía con la corriente. En este libro se supondrán inductores lineales, a menos que se indique otra cosa.

La relación de corriente-tensión se obtiene de la ecuación (6.18) como

$$di = \frac{1}{L} v dt$$

La integración da por resultado

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau \quad (6.20)$$

o sea

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + i(t_0) \quad (6.21)$$

 


Figura 6.22 Diversos tipos de inductores: a) solenoide, b) inductor toroidal, c) inductor compacto. Cortesía de Tech America.

 


Figura 6.23 Símbolos de circuitos de los inductores: a) de núcleo de aire, b) núcleo de hierro, c) variable de núcleo de hierro.

 


Figura 6.24 Relación de tensión-corriente de un inductor.

donde $i(t_0)$ es la corriente total para $-\infty < t < t_0$ e $i(-\infty) = 0$. La idea de hacer que $i(-\infty) = 0$ es práctica y razonable, porque debe haber un momento en el pasado en el que no hubo corriente en el inductor.

El inductor está diseñado para almacenar energía en su campo magnético. La energía almacenada puede obtenerse de la ecuación (6.18). La potencia suministrada al inductor es

$$p = vi = \left(L \frac{di}{dt} \right) i \quad (6.22)$$

La energía almacenada es

$$\begin{aligned} w &= \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \left(L \frac{di}{d\tau} \right) i d\tau \\ &= L \int_{-\infty}^t i di = \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty) \end{aligned} \quad (6.23)$$

Puesto que $i(-\infty) = 0$,

$$w = \frac{1}{2} Li^2 \quad (6.24)$$

Cabe destacar las siguientes propiedades importantes de un inductor.

1. Como se desprende de la ecuación (6.18), la tensión en un inductor es de cero cuando la corriente es constante. Así,

Un inductor actúa como un cortocircuito para la cd.

2. Una propiedad relevante del inductor es su oposición al cambio en la corriente que fluye por él.

La corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente.

 


Figura 6.25 Corriente que circula a través de un inductor: a) permitida, b) no permitida; no es posible un cambio abrupto.

Dado que es común que un inductor sea de alambre altamente conductor, tiene muy poca resistencia.

 


Figura 6.26 Modelo de circuitos de un inductor práctico.

De acuerdo con la ecuación (6.18), un cambio discontinuo en la corriente por un inductor requiere una tensión infinita, lo cual no es físicamente posible. Así, un inductor se opone a un cambio abrupto en la corriente que circula a través de él. Por ejemplo, la corriente en un inductor puede adoptar la forma que se muestra en la figura 6.25a), pero no la que aparece en la figura 6.25b) en situaciones reales debido a discontinuidades. En cambio, la tensión en un inductor puede cambiar abruptamente.

3. Como el capacitor ideal, el inductor ideal no disipa energía. La energía almacenada en él puede recuperarse en un momento posterior. El inductor toma potencia del circuito al almacenar la energía y suministra potencia al circuito al devolver la energía previamente almacenada.
4. Un inductor práctico no ideal tiene una componente resistiva importante, como se muestra en la figura 6.26. Esto se debe al hecho de que el inductor es de un material conductor como cobre, el cual tiene cierta resistencia, que se llama *resistencia de devanado* R_w , y aparece en serie con la inductancia del inductor. La presencia de R_w convierte a éste tanto en un dispositivo de almacenamiento de energía como en un dispositivo de disipación de energía. Puesto que usualmente R_w es muy reducida, se le ignora en la mayoría de los casos. El inductor no ideal también tiene una *capacitancia de devanado* C_w , debida al acoplamiento capacitivo entre las bobinas conductoras. C_w es muy reducida y puede ignorarse en la mayoría de los casos, excepto en altas frecuencias. En este libro se supondrán inductores ideales.

La corriente que circula a través de un inductor de 0.1 H es $i(t) = 10te^{-5t}$ A. Halle la tensión en el inductor y la energía almacenada en él.

Ejemplo 6.8

Solución: Dado que $v = L di/dt$ y $L = 0.1$ H,

$$v = 0.1 \frac{d}{dt}(10te^{-5t}) = e^{-5t} + t(-5)e^{-5t} = e^{-5t}(1 - 5t) \text{ V}$$

La energía almacenada es

$$w = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}(0.1)100t^2e^{-10t} = 5t^2e^{-10t} \text{ J}$$

Si la corriente que circula a través de un inductor de 1 mH es $i(t) = 60 \cos 100t$ mA, halle la tensión entre las terminales y la energía almacenada.

Problema de práctica 6.8

Respuesta: $-6 \sin 100t$ mV, $1.8 \cos^2(100t) \mu\text{J}$.

Halle la corriente que circula a través de un inductor de 5 H si la tensión en él es

Ejemplo 6.9

$$v(t) = \begin{cases} 30t^2, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Halle también la energía almacenada en $t = 5$ s. Suponga $i(v) > 0$.

Solución: Dado que $i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$ y $L = 5$ H,

$$i = \frac{1}{5} \int_0^t 30t^2 dt + 0 = 6 \times \frac{t^3}{3} = 2t^3 \text{ A}$$

La potencia $p = vi = 60t^5$. Así, la energía almacenada es

$$w = \int p dt = \int_0^5 60t^5 dt = 60 \frac{t^6}{6} \Big|_0^5 = 156.25 \text{ kJ}$$

Alternativamente, se puede obtener la energía almacenada mediante la ecuación (6.24), escribiendo

$$w|_0^5 = \frac{1}{2}Li^2(5) - \frac{1}{2}Li^2(0) = \frac{1}{2}(5)(2 \times 5^3)^2 - 0 = 156.25 \text{ kJ}$$

como se obtuvo anteriormente.

La tensión entre las terminales de un inductor de 2 H es $v = 10(1 - t)$ V. Halle la corriente que fluye a través de él en $t = 4$ s y la energía almacenada en él en $t = 4$ s. Suponga $i(0) = 2$ A.

Problema de práctica 6.9

Respuesta: -18 A, 320 J.

Considere el circuito de la figura 6.27a). En condiciones de cd, halle: a) i , v_C e i_L , b) la energía almacenada en el capacitor y el inductor.

Ejemplo 6.10

 


Figura 6.27 Para el ejemplo 6.10.

Solución:

a) En condiciones de cd, se reemplaza el capacitor por un circuito abierto y el inductor por un cortocircuito, como en la figura 6.27b). En esta figura es evidente que

$$i = i_L = \frac{12}{1 + 5} = 2 \text{ A}$$

La tensión v_C es la misma que la tensión en el resistor de 5 Ω. Por lo tanto,

$$v_C = 5i = 10 \text{ V}$$

b) La energía en el capacitor es

$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2 = \frac{1}{2} (1)(10^2) = 50 \text{ J}$$

y en el inductor es

$$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} (2)(2^2) = 4 \text{ J}$$

Problema de práctica 6.10

 


Figura 6.28 Para el problema de práctica 6.10.

Determine v_C , i_L y la energía almacenada en el capacitor y el inductor del circuito de la figura 6.28 en condiciones de cd.

Respuesta: 15 V, 7.5 A, 450 J, 168.75 J.

6.5 Inductores en serie y en paralelo

Ahora que el inductor se ha añadido a la lista de elementos pasivos, es necesario ampliar la poderosa herramienta de la combinación en serie-paralelo. Se debe saber cómo hallar la inductancia equivalente de un conjunto de inductores conectados en serie o en paralelo en circuitos prácticos.

Considérese una conexión en serie de N inductores, como se muestra en la figura 6.29a), cuyo circuito equivalente aparece en la figura 6.29b). Por los inductores fluye la misma corriente. Al aplicar la LTK al lazo,

$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_N \tag{6.25}$$

La sustitución de $v_k = L_k di/dt$ da por resultado

$$\begin{aligned} v &= L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} + \dots + L_N \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N) \frac{di}{dt} \\ &= \left(\sum_{k=1}^N L_k \right) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt} \end{aligned} \tag{6.26}$$

donde

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_N \tag{6.27}$$

Así,

La **inductancia equivalente** de inductores conectados en serie es la suma de las inductancias individuales.

 


Figura 6.29 a) Conexión en serie de N inductores, b) circuito equivalente de los inductores en serie.

Los inductores en serie se combinan exactamente de la misma manera que resistores en serie.

Considérese ahora una conexión en paralelo de N inductores, como se muestra en la figura 6.30a), cuyo circuito equivalente aparece en la figura 6.30b). Entre los inductores ocurre la misma tensión. Al aplicar la LCK,

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \cdots + i_N \quad (6.28)$$

Pero $i_k = \frac{1}{L_k} \int_{t_0}^t v dt + i_k(t_0)$; por lo tanto,

$$\begin{aligned} i &= \frac{1}{L_1} \int_{t_0}^t v dt + i_1(t_0) + \frac{1}{L_2} \int_{t_0}^t v dt + i_2(t_0) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{L_N} \int_{t_0}^t v dt + i_N(t_0) \\ &= \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N} \right) \int_{t_0}^t v dt + i_1(t_0) + i_2(t_0) \\ &\quad + \cdots + i_N(t_0) \\ &= \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{L_k} \right) \int_{t_0}^t v dt + \sum_{k=1}^N i_k(t_0) = \frac{1}{L_{\text{eq}}} \int_{t_0}^t v dt + i(t_0) \end{aligned} \quad (6.29)$$

donde

$$\boxed{\frac{1}{L_{\text{eq}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_N}} \quad (6.30)$$

Por efecto de la LCK, es de esperar que la corriente inicial $i(t_0)$ a través de L_{eq} en $t = t_0$ sea la suma de las corrientes de los inductores en t_0 . Así, de acuerdo con la ecuación (6.29),

$$i(t_0) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + \cdots + i_N(t_0)$$

De acuerdo con la ecuación (6.30),

La **inductancia equivalente** de inductores en paralelo es el recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias individuales.

Nótese que los inductores en paralelo se combinan de la misma manera que los resistores en paralelo.

En el caso de dos inductores en paralelo ($N = 2$), la ecuación (6.30) se convierte en

$$\frac{1}{L_{\text{eq}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \quad \text{o} \quad L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (6.31)$$

En tanto todos los elementos permanezcan iguales, las transformaciones Δ -Y referentes a los resistores que se explicaron en la sección 2.7 pueden extenderse a capacitores e inductores.

Resulta conveniente resumir en este momento las características más importantes de los tres elementos básicos de circuitos que se han estudiado. Tal resumen se ofrece en la tabla 6.1.

La transformación delta a estrella que se vio en la sección 2.7 para resistores puede extenderse para capacitores e inductores.

 


Figura 6.30 a) Conexión en paralelo de N inductores, b) circuito equivalente de los inductores en paralelo.

TABLA 6.1 Características importantes de los elementos básicos.[†]

Relación	Resistor (<i>R</i>)	Capacitor (<i>C</i>)	Inductor (<i>L</i>)
<i>v-i</i> :	$v = iR$	$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau)d\tau + v(t_0)$	$v = L \frac{di}{dt}$
<i>i-v</i> :	$i = v/R$	$i = C \frac{dv}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau)d\tau + i(t_0)$
<i>p</i> o <i>w</i> :	$p = i^2R = \frac{v^2}{R}$	$w = \frac{1}{2}Cv^2$	$w = \frac{1}{2}Li^2$
En serie:	$R_{eq} = R_1 + R_2$	$C_{eq} = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$	$L_{eq} = L_1 + L_2$
En paralelo:	$R_{eq} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$	$C_{eq} = C_1 + C_2$	$L_{eq} = \frac{L_1L_2}{L_1 + L_2}$
En cd:	Igual	Circuito abierto	Cortocircuito
Variable de circuitos que no puede cambiar abruptamente:	No aplicable	<i>v</i>	<i>i</i>

[†] Se supone la convención pasiva de signos pasiva.

Ejemplo 6.11

 


Figura 6.31 Para el ejemplo 6.11.

Halle la inductancia equivalente del circuito que aparece en la figura 6.31.

Solución: Los inductores de 10, 12 y 20 H están en serie; así, su combinación da por resultado una inductancia de 42 H. Este inductor de 42 H está en paralelo con el inductor de 7 H, los que se combinan para dar como resultado

$$\frac{7 \times 42}{7 + 42} = 6 \text{ H}$$

Este inductor de 6 H está en serie con los inductores de 4 y 8 H. Así,

$$L_{eq} = 4 + 6 + 8 = 18 \text{ H}$$

Problema de práctica 6.11

Calcule la inductancia equivalente para la red inductiva en escalera de la figura 6.32.

 


Figura 6.32 Para el problema de práctica 6.11.

Respuesta: 25 mH.

Ejemplo 6.12

 


Figura 6.33 Para el ejemplo 6.12.

En relación con el circuito de la figura 6.33, $i(t) = 4(2 - e^{-10t})$ mA. Si $i_2(0) = -1$ mA, halle a) $i_1(0)$; b) $v(t)$, $v_1(t)$ y $v_2(t)$; c) $i_1(t)$ e $i_2(t)$.

Solución:

a) Partiendo de $i(t) = 4(2 - e^{-10t})$ mA, $i(0) = 4(2 - 1) = 4$ mA. Puesto que $i = i_1 + i_2$,

$$i_1(0) = i(0) - i_2(0) = 4 - (-1) = 5 \text{ mA}$$

b) La inductancia equivalente es

$$L_{eq} = 2 + 4 \parallel 12 = 2 + 3 = 5 \text{ H}$$

$$\text{Así, } v(t) = L_{\text{eq}} \frac{di}{dt} = 5(4)(-1)(-10)e^{-10t} \text{ mV} = 200e^{-10t} \text{ mV}$$

$$\text{y } v_1(t) = 2 \frac{di}{dt} = 2(-4)(-10)e^{-10t} \text{ mV} = 80e^{-10t} \text{ mV}$$

Dado que $v = v_1 + v_2$,

$$v_2(t) = v(t) - v_1(t) = 120e^{-10t} \text{ mV}$$

c) La corriente i_1 se obtiene de esta manera:

$$\begin{aligned} i_1(t) &= \frac{1}{4} \int_0^t v_2 dt + i_1(0) = \frac{120}{4} \int_0^t e^{-10t} dt + 5 \text{ mA} \\ &= -3e^{-10t} \Big|_0^t + 5 \text{ mA} = -3e^{-10t} + 3 + 5 = 8 - 3e^{-10t} \text{ mA} \end{aligned}$$

De igual modo,

$$\begin{aligned} i_2(t) &= \frac{1}{12} \int_0^t v_2 dt + i_2(0) = \frac{120}{12} \int_0^t e^{-10t} dt - 1 \text{ mA} \\ &= -e^{-10t} \Big|_0^t - 1 \text{ mA} = -e^{-10t} + 1 - 1 = -e^{-10t} \text{ mA} \end{aligned}$$

Obsérvese en que $i_1(t) + i_2(t) = i(t)$.

En el circuito de la figura 6.34, $i_1(t) = 0.6e^{-2t}$ A. Si $i(0) = 1.4$ A, halle: a) $i_2(0)$; b) $i_2(t)$ e $i(t)$; c) $v_1(t)$, $v_2(t)$ y $v(t)$.

Respuesta: a) 0.8 A, b) $(-0.4 + 1.2e^{-2t})$ A, $(-0.4 + 1.8e^{-2t})$ A. c) $-36e^{-2t}$ V, $-7.2e^{-2t}$ V, $-28.8e^{-2t}$ V.

6.6 †Aplicaciones

Los elementos de circuitos como resistores y capacitores se expenden tanto en forma discreta o como circuitos integrados (CI). A diferencia de los capacitores y resistores, los inductores con inductancia significativa son difíciles de producir sobre sustratos de CI. En consecuencia, los inductores (bobinas) usualmente se presentan en forma discreta y tienden a ser más voluminosos y costosos. Por esta razón, no son tan versátiles como los capacitores y los resistores, y sus aplicaciones son más limitadas. Sin embargo, hay varias aplicaciones en las que los inductores no tienen un sustituto práctico. Se usan rutinariamente en relevadores, retardadores, dispositivos sensores, fonocaptadores, circuitos telefónicos, receptores de radio y televisión, fuentes de alimentación, motores eléctricos, micrófonos y altavoces, por mencionar apenas unas cuantas de sus aplicaciones.

Los capacitores y los inductores poseen las siguientes tres propiedades especiales que los vuelven muy útiles en los circuitos eléctricos:

1. La capacidad para almacenar energía los hace útiles como fuentes temporales de tensión o corriente. Así, pueden usarse para generar una elevada cantidad de corriente o tensión por un breve periodo.
2. Los capacitores se oponen a cambios abruptos de tensión, mientras que los inductores se oponen a cambios abruptos de corriente. Esta propiedad hace que los inductores sean útiles para la supresión de chispas o arcos y para la conversión de una tensión intermitente de cd en una tensión de cd relativamente uniforme.
3. Los capacitores e inductores son sensibles a la frecuencia. Esta propiedad los hace útiles para la discriminación de frecuencia.

Problema de práctica 6.12

 


Figura 6.34 Para el problema de práctica 6.12.

 


Figura 6.35 El reemplazo del resistor de retroalimentación en el amplificador inversor de *a*) produce un integrador en *b*).

Las dos primeras propiedades se ponen en práctica en circuitos de cd y la tercera se aprovecha en circuitos de ca. En capítulos posteriores se comprobará su utilidad. Por ahora se consideran tres aplicaciones que incluyen a capacitores y amplificadores operacionales: integrador, diferenciador y computadora analógica.

6.6.1 Integrador

Entre los circuitos importantes del amplificador operacional que emplea elementos de almacenamiento de energía están los integradores y los diferenciadores. Estos circuitos de amplificador operacional suelen contener resistores y capacitores; los inductores (bobinas) tienden a ser más voluminosos y costosos.

El integrador de amplificador operacional tiene numerosas aplicaciones, en especial en las computadoras analógicas, de las que se tratará en la sección 6.6.3.

Un **integrador** es un circuito de amplificador operacional cuya salida es proporcional a la integral de la señal de entrada.

Si el resistor de retroalimentación R_f del ya conocido amplificador inversor de la figura 6.35*a*) se reemplaza por un capacitor, se obtiene un integrador ideal como el que se muestra en la figura 6.35*b*). Es interesante señalar que es posible obtener una representación matemática de la integración de esta manera. En el nodo *a* de la figura 6.35*b*),

$$i_R = i_C \quad (6.32)$$

Pero
$$i_R = \frac{v_i}{R}, \quad i_C = -C \frac{dv_o}{dt}$$

Al sustituir estas expresiones en la ecuación (6.32) se obtiene

$$\frac{v_i}{R} = -C \frac{dv_o}{dt} \quad (6.33a)$$

$$dv_o = -\frac{1}{RC} v_i dt \quad (6.33b)$$

La integración de ambos lados da por resultado

$$v_o(t) - v_o(0) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i(\tau) d\tau \quad (6.34)$$

Para garantizar que $v_o(0) = 0$, siempre es necesario descargar el capacitor del integrador antes de la aplicación de una señal. Suponiendo que $v_o(0) = 0$,

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i(\tau) d\tau \quad (6.35)$$

lo que demuestra que el circuito de la figura 6.35*b*) suministra una tensión de salida proporcional a la integral de la entrada. En la práctica, el integrador de amplificador operacional requiere un resistor de retroalimentación para reducir la ganancia de cd e impedir la saturación. Debe cuidarse que el amplificador operacional funcione dentro del rango lineal para que no se sature.

Ejemplo 6.13

Si $v_1 = 10 \cos 2t$ mV y $v_2 = 0.5t$ mV, halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 6.36. Suponga que la tensión en el capacitor es inicialmente cero.

Solución: Éste es un integrador sumador, y

$$\begin{aligned}
 v_o &= -\frac{1}{R_1 C} \int v_1 dt - \frac{1}{R_2 C} \int v_2 dt \\
 &= -\frac{1}{3 \times 10^6 \times 2 \times 10^{-6}} \int_0^t 10 \cos(2\tau) d\tau \\
 &\quad - \frac{1}{100 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6}} \int_0^t 0.5\tau d\tau \\
 &= -\frac{1}{6} \frac{10}{2} \sin 2t - \frac{1}{0.2} \frac{0.5t^2}{2} = -0.833 \sin 2t - 1.25t^2 \text{ mV}
 \end{aligned}$$

 


Figura 6.36 Para el ejemplo 6.13.

El integrador de la figura 6.35b) tiene $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 20 \text{ }\mu\text{F}$. Determine la tensión de salida cuando una tensión de cd de 2.5 mV se aplica en $t = 0$. Suponga que el amplificador operacional está inicialmente en cero.

Respuesta: $-1.25t \text{ mV}$.

Problema de práctica 6.13

6.6.2 Diferenciador

Un **diferenciador** es un circuito de amplificador operacional cuya salida es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de entrada.

En la figura 6.35a), si el resistor de entrada se reemplaza por un capacitor, el circuito resultante es un diferenciador, el cual se muestra en la figura 6.37. Al aplicar la LCK al nodo a ,

$$i_R = i_C \quad (6.36)$$

Pero
$$i_R = -\frac{v_o}{R}, \quad i_C = C \frac{dv_i}{dt}$$

La sustitución de estas expresiones en la ecuación (6.36) produce

$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt} \quad (6.37)$$

lo que demuestra que la salida es la derivada de la entrada. Los circuitos diferenciadores son electrónicamente inestables, porque magnifican cualquier ruido eléctrico en ellos. Por esta razón, el circuito del diferenciador de la figura 6.37 no es tan útil y popular como el integrador. Rara vez se utiliza en la práctica.

 


Figura 6.37 Diferenciador con amplificador operacional.

Grafique la tensión de salida del circuito de la figura 6.38a) dada la tensión de entrada de la figura 6.38b). Considere $v_o = 0$ en $t = 0$.

Ejemplo 6.14

Solución: Éste es un diferenciador con

$$RC = 5 \times 10^3 \times 0.2 \times 10^{-6} = 10^{-3} \text{ s}$$

Respecto de $0 < t < 4 \text{ ms}$, se puede expresar la tensión de entrada de la figura 6.38b) como

$$v_i = \begin{cases} 2000t & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ 8 - 2000t & 2 < t < 4 \text{ ms} \end{cases}$$

 


Figura 6.38 Para el ejemplo 6.14.

Esto se repite respecto de $4 < t < 8$ ms. Al aplicar la ecuación (6.37), la salida se obtiene como

$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt} = \begin{cases} -2 \text{ V} & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ 2 \text{ V} & 2 < t < 4 \text{ ms} \end{cases}$$

Así, la salida es como la trazada en la figura 6.39.

 


Figura 6.39 Salida del circuito de la figura 6.38a).

Problema de práctica 6.14

El diferenciador de la figura 6.37 tiene $R = 100 \text{ k}\Omega$ y $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$. Puesto que $v_i = 1.25t \text{ V}$, determine la salida v_o .

Respuesta: -12.5 mV .

6.6.3 Computadora analógica

Los amplificadores operacionales se desarrollaron originalmente para las computadoras electrónicas analógicas. Las computadoras analógicas pueden programarse para resolver modelos matemáticos de sistemas mecánicos o eléctricos. Estos modelos suelen expresarse en términos de ecuaciones diferenciales.

Resolver ecuaciones diferenciales simples con el uso de una computadora analógica requiere la disposición en cascada de tres tipos de circuitos con amplificador operacional: circuito integrador, amplificadores sumadores y amplificadores inversores/no inversores para escalamiento negativo/positivo. La mejor manera de ilustrar cómo una computadora analógica resuelve una ecuación diferencial es con un ejemplo.

Supóngase que se desea la solución $x(t)$ de la ecuación

$$a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f(t), \quad t > 0 \quad (6.38)$$

donde a , b y c son constantes y $f(t)$ es una función forzadora arbitraria. La solución se obtiene resolviendo primero el término de la derivada de orden superior. Al despejar d^2x/dt^2 se obtiene

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{f(t)}{a} - \frac{b}{a} \frac{dx}{dt} - \frac{c}{a} x \quad (6.39)$$

Para obtener dx/dt , el término d^2x/dt^2 se integra e invierte. Por último, para obtener x , el término dx/dt se integra e invierte. La función forzadora se introduce en el punto apropiado. Así, la computadora analógica para la resolución de la ecuación (6.38) se implementa interconectando los sumadores, inversores e integradores necesarios. Puede utilizarse una graficadora o un osciloscopio para ver la salida x , o dx/dt , o d^2x/dt^2 , dependiendo de la parte del sistema a la que se le conecte.

Aunque el ejemplo anterior versó sobre una ecuación diferencial de segundo orden, cualquier ecuación diferencial puede simularse mediante una computadora analógica que conjunte integradores, inversores y sumadores inversores. Sin embargo, debe tener-

se cuidado al seleccionar los valores de los resistores y capacitores, para garantizar que los amplificadores operacionales no se saturen durante el intervalo de la resolución.

Las computadoras analógicas con tubos al vacío se utilizaron en las décadas de 1950 y 1960. Recientemente su uso ha disminuido pues las han sustituido las computadoras digitales modernas. No obstante, se estudiarán todavía las computadoras analógicas por dos razones. Primero, la disponibilidad de amplificadores operacionales integrados ha hecho posible producir computadoras analógicas fácilmente y a bajo costo. Segundo, la comprensión de las computadoras analógicas ayuda a apreciar las computadoras digitales.

Diseñe un circuito de computadora analógica para resolver la ecuación diferencial:

Ejemplo 6.15

$$\frac{d^2v_o}{dt^2} + 2\frac{dv_o}{dt} + v_o = 10 \operatorname{sen} 4t, \quad t > 0$$

sujeta a $v_o(0) = -4$, $v_o'(0) = 1$, donde la prima se refiere a la derivada respecto al tiempo.

Solución:

1. **Definir.** Hay un problema y una solución esperada claramente definidos. Sin embargo, hay que recordar que muchas veces el problema no está bien definido y que esta porción del proceso de resolución de problemas podría requerir mucho más esfuerzo. De ser así, tenga siempre presente que el tiempo invertido en ella redundará después en mucho menor esfuerzo y muy probablemente le ahorrará muchas frustraciones en el proceso.
2. **Presentar.** Obviamente, el uso de los dispositivos desarrollados en la sección 6.6.3 permitirá crear el circuito de computadora analógica deseado. Se necesitan los circuitos integradores (quizá combinados con una capacidad de suma) y uno o más circuitos inversores.
3. **Alternativas.** El método para resolver este problema es directo. Se deben elegir los valores correctos de las resistencias y capacitores que permitan lograr la ecuación por representar. La salida final del circuito ofrecerá el resultado deseado.
4. **Intentar.** Hay un número infinito de posibilidades para seleccionar los resistores y capacitores, muchas de las cuales darán por resultado soluciones correctas. Valores extremos para los resistores y capacitores provocarán salidas incorrectas. Por ejemplo, valores bajos de resistores sobrecargarán la electrónica. La selección de valores demasiado grandes de los resistores provocará que los amplificadores operacionales dejen de funcionar como dispositivos ideales. Los límites pueden determinarse a partir de las características del amplificador operacional real.

Primero se determina la segunda derivada como

$$\frac{d^2v_o}{dt^2} = 10 \operatorname{sen} 4t - 2\frac{dv_o}{dt} - v_o \quad (6.15.1)$$

Resolver esto requiere algunas operaciones matemáticas, como suma, escalamiento e integración. La integración de ambos miembros de la ecuación (6.15.1) da como resultado

$$\frac{dv_o}{dt} = - \int_0^t \left(-10 \operatorname{sen} (4\tau) + 2\frac{dv_o(\tau)}{d\tau} + v_o(\tau) \right) d\tau + v_o'(0) \quad (6.15.2)$$

donde $v_o'(0) = 1$. Se implementa la ecuación (6.15.2) utilizando el integrador sumador que aparece en la figura 6.40a). Los valores de los resistores y capacitores se han elegido de manera que $RC = 1$ en el término

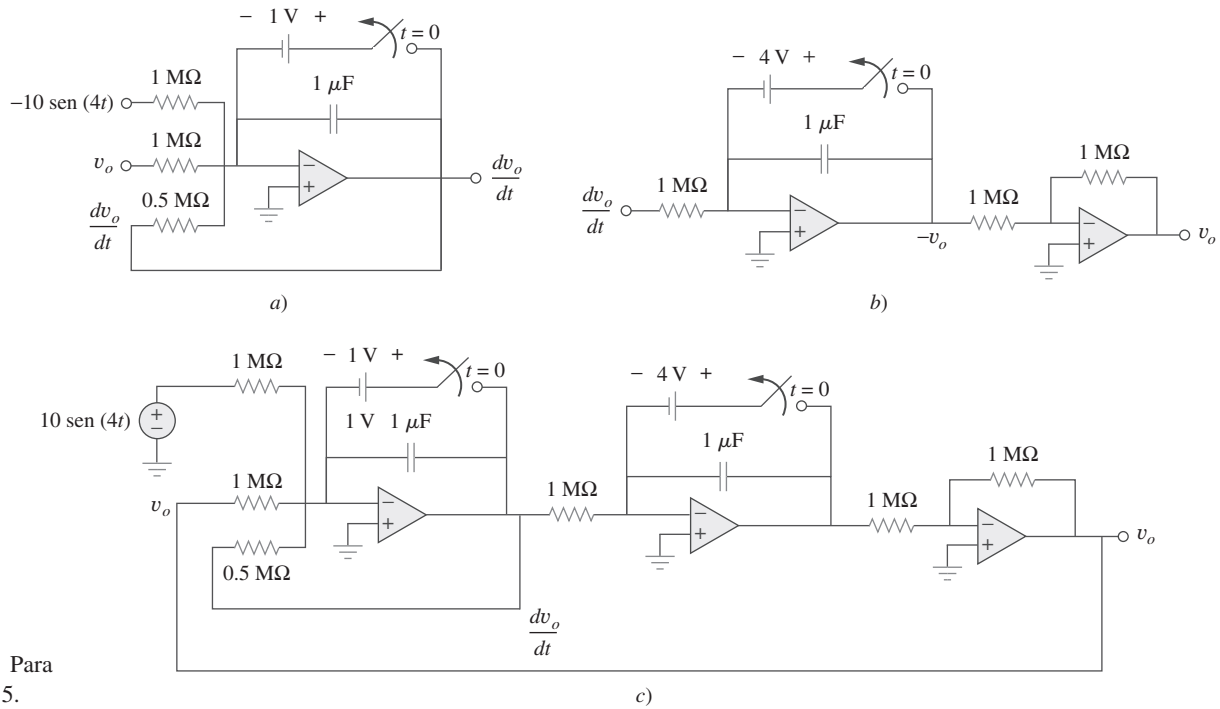


Figura 6.40 Para el ejemplo 6.15.

$$-\frac{1}{RC} \int_0^t v_o(\tau) d\tau$$

Los demás términos del integrador sumador de la ecuación (6.15.2) se implementan en correspondencia. La condición inicial $dv_o(0)/dt = 1$ se logra conectando una batería de 1 V con un interruptor entre los extremos del capacitor, como se muestra en la figura 6.40a).

El siguiente paso es obtener v_o integrando $dv_o(0)/dt$ e invirtiendo el resultado,

$$v_o = - \int_0^t \left(-\frac{dv_o(\tau)}{d\tau} \right) d\tau + v(0) \quad (6.15.3)$$

Esto se realiza en el circuito de la figura 6.40b), en el que la batería aporta la condición inicial de -4 V. Ahora se combinan los circuitos de la figura 6.40a) y b) para obtener el circuito completo presentado en la figura 6.40c). Cuando se aplica la señal de entrada $10 \text{ sen } 4t$, los interruptores se abren en $t = 0$ para obtener la forma de onda de la salida, la cual puede verse en un osciloscopio.

5. **Evaluar.** La respuesta parece correcta, pero ¿lo es? Si se desea una solución efectiva de v_o una buena comprobación sería hallar la solución realizando primero el circuito en *PSpice*. Este resultado podría compararse después con una solución obtenida mediante la capacidad de resolución de ecuaciones diferenciales de *MATLAB*.

Pero como todo se reduce a comprobar el circuito y confirmar que representa a la ecuación, se puede seguir una técnica más fácil: la de recorrer sencillamente el circuito para ver si genera la ecuación deseada.

Sin embargo, hay todavía algunas decisiones por tomar. Se puede recorrer el circuito de izquierda a derecha, pero esto implicaría derivar el resultado para obtener la ecuación original. Un método más fácil sería ir de derecha a izquierda. Éste es el método que se aplicará para comprobar la respuesta.

Comenzando por la salida, v_o , se advierte que el amplificador operacional de la derecha no es más que un inversor con una ganancia unitaria. Esto significa que

la salida del circuito intermedio es $-v_o$. Lo siguiente representa la acción del circuito intermedio.

$$\begin{aligned} -v_o &= -\left(\int_0^t \frac{dv_o}{dt} dt + v_o(0)\right) = -\left(v_o \Big|_0^t + v_o(0)\right) \\ &= -(v_o(t) - v_o(0) + v_o(0)) \end{aligned}$$

donde $v_o(0) = -4$ V es la tensión inicial entre los extremos del capacitor.

El circuito de la izquierda se verifica de la misma manera.

$$\frac{dv_o}{dt} = -\left(\int_0^t -\frac{d^2v_o}{dt^2} dt - v'_o(0)\right) = -\left(-\frac{dv_o}{dt} + v'_o(0) - v'_o(0)\right)$$

Ahora todo lo que se debe comprobar es que la entrada del primer amplificador operacional es $-d^2v_o/dt^2$.

Al examinar la entrada se advierte que es igual a

$$-10 \operatorname{sen}(4t) + v_o + \frac{1/10^{-6}}{0.5 \text{ M}\Omega} \frac{dv_o}{dt} = -10 \operatorname{sen}(4t) + v_o + 2 \frac{dv_o}{dt}$$

lo que produce $-d^2v_o/dt^2$ de la ecuación original.

6. **¿Satisfactorio?** La solución obtenida es satisfactoria. Ahora se puede presentar este trabajo como solución del problema.

Diseñe un circuito de computadora analógica para resolver la ecuación diferencial:

Problema de práctica 6.15

$$\frac{d^2v_o}{dt^2} + 3\frac{dv_o}{dt} + 2v_o = 4 \cos 10t, \quad t > 0$$

sujeta a $v_o(0) = 2$, $v'_o(0) = 0$.

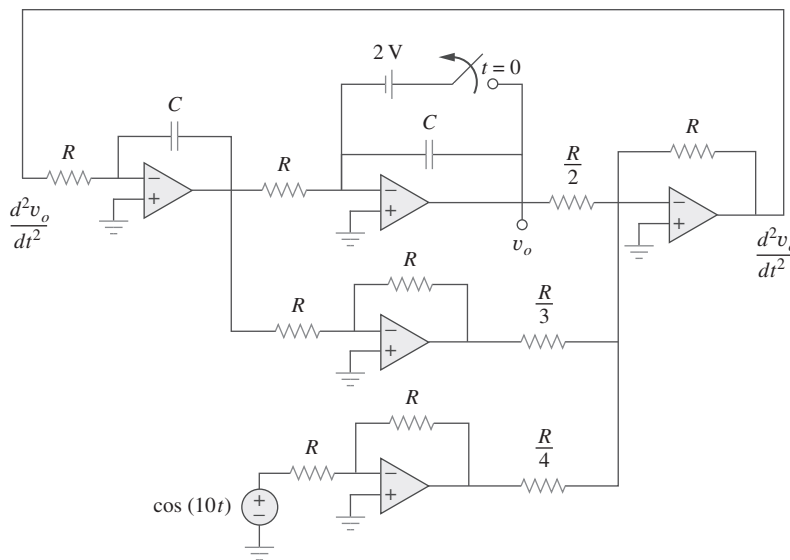


Figura 6.41 Para el problema de práctica 6.15.

Respuesta: Véase la figura 6.41, donde $RC = 1$ s.

6.7 Resumen

1. La corriente que circula a través de un capacitor es directamente proporcional a la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo de la tensión a través de él.

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

La corriente a través de un capacitor es de cero a menos que la tensión cambie. Así, un capacitor actúa como un circuito abierto con una fuente de cd.

2. La tensión en un capacitor es directamente proporcional a la integral en el tiempo de la corriente que circula a través de él.

$$v = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt + v(t_0)$$

La tensión en un capacitor no puede cambiar instantáneamente.

3. Los capacitores en serie y en paralelo se combinan de la misma manera que las conductancias.
4. La tensión en un inductor es directamente proporcional a la derivada de la corriente que circula por el inductor con respecto al tiempo que circula por él

$$v = L \frac{di}{dt}$$

La tensión en el inductor es de cero a menos que la corriente cambie. Así, un inductor actúa como un cortocircuito con una fuente de cd.

5. La corriente que circula por un inductor es directamente proporcional a la integral en el tiempo de la tensión a través del mismo.

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v dt = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v dt + i(t_0)$$

La corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente.

6. Los inductores en serie y en paralelo se combinan de la misma manera que resistores en serie y en paralelo.
7. En cualquier momento dado t , la energía almacenada en un capacitor es $\frac{1}{2} C v^2$, mientras que la energía almacenada en un inductor es $\frac{1}{2} L i^2$.
8. Tres circuitos de aplicación: el integrador, el diferenciador y el de la computadora analógica pueden lograrse empleando resistores, capacitores y amplificadores operacionales.

Preguntas de repaso

- 6.1 ¿Qué carga tiene un capacitor de 5 F cuando se conecta a una fuente de 120 V?

- a) 600 C b) 300 C
c) 24 C d) 12 C

- 6.2 La capacitancia se mide en:

- a) coulombs b) joules
c) henrys d) farads

- 6.3 Cuando la carga total en un capacitor se duplica, la energía almacenada:

- a) permanece sin cambios b) se reduce a la mitad
c) se duplica d) se cuadruplica

- 6.4 ¿Es posible que la forma de onda de la tensión de la figura 6.42 esté asociada con un capacitor real?

- a) Sí b) No

 


Figura 6.42 Para la pregunta de repaso 6.4.

- 6.5 La capacitancia total de dos capacitores en serie de 40 mF conectados en paralelo con un capacitor de 4 mF es de:

- a) 3.8 mF b) 5 mF c) 24 mF
d) 44 mF e) 84 mF

- 6.6 En la figura 6.43, si $i = \cos 4t$ y $v = \sin 4t$, el elemento es:

- a) un resistor b) un capacitor c) un inductor

 


Figura 6.43 Para la pregunta de repaso 6.6.

- 6.7 Un inductor de 5 H cambia su corriente por 3 A en 0.2 s. La tensión producida en sus terminales es de:

- a) 75 V b) 8.888 V
c) 3 V d) 1.2 V

- 6.8 Si la corriente que circula por un inductor de 10 mH aumenta de cero a 2 A, ¿cuánta energía se almacena en él?

- a) 40 mJ b) 20 mJ
c) 10 mJ d) 5 mJ

6.9 Los inductores en paralelo pueden combinarse exactamente igual que resistores en paralelo.

- a) Verdadero b) Falso

6.10 En el circuito de la figura 6.44, la fórmula del divisor de tensión es:

- a) $v_1 = \frac{L_1 + L_2}{L_1} v_s$ b) $v_1 = \frac{L_1 + L_2}{L_2} v_s$
 c) $v_1 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} v_s$ d) $v_1 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} v_s$

 


Figura 6.44 Para la pregunta de repaso 6.10.

Respuestas: 6.1a, 6.2d, 6.3d, 6.4b, 6.5c, 6.6b, 6.7a, 6.8b, 6.9a, 6.10d.

Problemas

Sección 6.2 Capacitores

- 6.1 Si la tensión en un capacitor de 7.5 F es $2te^{-3t}$ V, halle la corriente y la potencia.
- 6.2 Un capacitor de 50 μ F tiene una energía de $w(t) = 10 \cos^2 377t$ J. Determine la corriente que circula por él.
- 6.3 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo trabajan los capacitores.
- 6.4 Una corriente de $4 \sin 4t$ fluye a través de un capacitor de 5 F. Halle la tensión $v(t)$ a través del capacitor dado que $v(0) = 1$ V.
- 6.5 La tensión en un capacitor de 4 μ F se muestra en la figura 6.45. Halle la forma de onda de la corriente.

 


Figura 6.45 Para el problema 6.5.

6.6 La forma de onda de la tensión de la figura 6.46 se aplica en un capacitor de 55 μ F. Diagrame la forma de onda de la corriente que circula por él.

 


Figura 6.46 Para el problema 6.6.

6.7 En $t = 0$, la tensión en un capacitor de 25 mF es de 10 V. Calcule la tensión del capacitor para $t > 0$ cuando la corriente $5t$ mA fluye por él.

6.8 Un capacitor de 4 mF tiene la tensión entre terminales

$$v = \begin{cases} 50 \text{ V}, & t \leq 0 \\ Ae^{-100t} + Be^{-600t} \text{ V}, & t \geq 0 \end{cases}$$

Si el capacitor tiene una corriente inicial de 2 A, halle:

- a) las constantes A y B ,
 b) la energía almacenada en el capacitor en $t = 0$,
 c) la corriente del capacitor en $t > 0$.

6.9 La corriente que circula por un capacitor de 0.5 F es $6(1 - e^{-t})$ A. Determine la tensión y la potencia en $t = 2$ s. Suponga $v(0) = 0$.

6.10 La tensión a través de un capacitor de 5 mF se muestra en la figura 6.47. Determine la corriente que circula por el capacitor.

 


Figura 6.47 Para el problema 6.10.

6.11 Un capacitor de 4 mF tiene una corriente con la forma de onda que aparece en la figura 6.48. Suponiendo que $v(0) = 10$ V, dibuje la forma de onda de tensión $v(t)$.

 


Figura 6.48 Para el problema 6.11.

6.12 Una tensión de $30e^{-2000t}$ V aparece entre las terminales de una combinación de un capacitor de 100 mF y un resistor de 12Ω paralelo. Calcule la potencia absorbida por dicha combinación en paralelo.

6.13 Halle la tensión en las terminales de los capacitores en el circuito de la figura 6.49 en condiciones de cd.

 


Figura 6.49 Para el problema 6.13.

Sección 6.3 Capacitores en serie y en paralelo

6.14 Capacitores de 20 y 60 pF conectados en serie se colocan en paralelo con capacitores de 30 y 70 pF conectados en serie. Determine la capacitancia equivalente.

6.15 Dos capacitores (de 25 y 75 μ F) se conectan a una fuente de 100 V. Halle la energía almacenada en cada capacitor si están conectados en:

- a) paralelo
- b) serie

6.16 La capacitancia equivalente en las terminales *a-b* del circuito de la figura 6.50 es de 30 μ F. Calcule el valor de *C*.

 


Figura 6.50 Para el problema 6.16.

6.17 Determine la capacitancia equivalente de cada uno de los circuitos de la figura 6.51.

 
 


Figura 6.51 Para el problema 6.17.

6.18 Halle C_{eq} en el circuito de la figura 6.52 si todos los capacitores son de 4 μ F.

 


Figura 6.52 Para el problema 6.18.

6.19 Halle la capacitancia equivalente entre las terminales *a* y *b* en el circuito de la figura 6.53. Todas las capacitancias están en μ F.

 


Figura 6.53 Para el problema 6.19.

6.20 Halle la capacitancia equivalente en las terminales *a-b* del circuito de la figura 6.54.

 


Figura 6.54 Para el problema 6.20.

6.21 Determine la capacitancia equivalente en las terminales a - b del circuito de la figura 6.55.

 


Figura 6.55 Para el problema 6.21.

6.22 Obtenga la capacitancia equivalente del circuito de la figura 6.56.

 


Figura 6.56 Para el problema 6.22.

6.23 Use la figura 6.57 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo trabajan juntos los capacitores cuando se conectan en serie y en paralelo.

 


Figura 6.57 Para el problema 6.23.

6.24 Para el circuito en la figura 6.58, determine a) la tensión en cada capacitor y b) la energía almacenada en cada capacitor.

 


Figura 6.58 Para el problema 6.24.

6.25 a) Demuestre que la regla de la división de tensión para dos capacitores en serie como en la figura 6.59a) es

$$v_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_s, \quad v_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_s$$

suponiendo que las condiciones iniciales son de cero.

b) En relación con dos capacitores en paralelo como en la figura 6.59b), demuestre que la regla del divisor de tensión es

$$i_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} i_s, \quad i_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i_s$$

suponiendo que las condiciones iniciales son de cero.

 


Figura 6.59 Para el problema 6.25.

6.26 Tres capacitores, $C_1 = 5 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$ y $C_3 = 20 \mu\text{F}$, se conectan en paralelo a través de una fuente de 150 V. Determine:

- a) la capacitancia total,
- b) la carga en cada capacitor,
- c) la energía total almacenada en la combinación en paralelo.

6.27 Dado que cuatro capacitores de $4 \mu\text{F}$ pueden conectarse en serie y en paralelo, halle los valores mínimo y máximo que pueden obtenerse de tal combinación en serie/paralelo.

*6.28 Obtenga la capacitancia equivalente de la red que aparece en la figura 6.60.


 


Figura 6.60 Para el problema 6.28.

 6.29 Determine C_{eq} en cada circuito de la figura 6.61.



* Un asterisco indica un problema difícil.

 


Figura 6.61 Para el problema 6.29.

6.30 Suponiendo que los capacitores están inicialmente descargados, halle $v_o(t)$ en el circuito de la figura 6.62.

 


Figura 6.62 Para el problema 6.30.

6.31 Si $v(0) = 0$, halle $v(t)$, $i_1(t)$ e $i_2(t)$ en el circuito de la figura 6.63.

 


Figura 6.63 Para el problema 6.31.

6.32 En el circuito de la figura 6.64, sea que $i_s = 50e^{-2t}$ mA y $v_1(0) = 50$ V, $v_2(0) = 20$ V. Determine: a) $v_1(t)$ y $v_2(t)$, b) la energía en cada capacitor en $t = 0.5$ s.

 


Figura 6.64 Para el problema 6.32.

6.33 Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito que aparece en la figura 6.65. Tenga en cuenta que por lo general no existen circuitos equivalentes de Thevenin de circuitos que incluyen capacitores y resistores. Éste es un

caso especial en el que sí existe el circuito equivalente de Thevenin.

 


Figura 6.65 Para el problema 6.33.

Sección 6.4 Inductores

6.34 La corriente que circula por un inductor de 10 mH es $10e^{-t/2}$ A. Halle la tensión y la potencia en $t = 3$ s.

6.35 Un inductor tiene un cambio lineal de corriente de 50 mA a 100 mA en 2 ms e induce una tensión de 160 mV. Calcule el valor del inductor.

6.36 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo trabajan los inductores.

6.37 La corriente que circula por un inductor de 12 mH es 4 sen $100t$ A. Halle la tensión en el inductor en $0 < t < \pi/200$ s, y la energía almacenada en $t = \frac{\pi}{200}$ s.

6.38 La corriente que circula por un inductor de 40 mH es

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ te^{-2t} \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

Halle la tensión $v(t)$.

6.39 La tensión en un inductor de 200 mH está dada por

$$v(t) = 3t^2 + 2t + 4 \text{ V} \quad \text{para } t > 0.$$

Determine la corriente $i(t)$ que circula por el inductor. Suponga que $i(0) = 1$ A.

6.40 La corriente que circula por un inductor de 5 mH se muestra en la figura 6.66. Determine la tensión en el inductor en $t = 1, 3$ y 5 ms.

 


Figura 6.66 Para el problema 6.40.

6.41 La tensión en un inductor de 2 H es $20(1 - e^{-2t})$ V. Si la corriente inicial a través del inductor es de 0.3 A, halle la corriente y la energía almacenada en el inductor en $t = 1$ s.

6.42 Si la forma de onda de la tensión de la figura 6.67 se aplica entre las terminales de un inductor de 5 H, calcule la corriente que circula por el inductor. Suponga $i(0) = -1$ A.

 


Figura 6.67 Para el problema 6.42.

- 6.43** La corriente en un inductor de 80 mH aumenta de 0 a 60 mA. ¿Cuánta energía se almacena en el inductor?
- *6.44** Un inductor de 100 mH se conecta en paralelo con un resistor de 2 kΩ. La corriente por el inductor es $i(t) = 50e^{-400t}$ mA. *a)* Halle la tensión v_L en el inductor. *b)* Halle la tensión v_R en el resistor. *c)* ¿Es $v_R(t) + v_L(t) = 0$? *d)* Calcule la energía en el inductor en $t = 0$.
- 6.45** Si la forma de onda de la tensión de la figura 6.68 se aplica a un inductor de 10 mH, halle la corriente del inductor $i(t)$. Suponga $i(0) = 0$.

 


Figura 6.68 Para el problema 6.45.

- 6.46** Halle v_C , i_L y la energía almacenada en el capacitor e inductor del circuito de la figura 6.69 en condiciones de cd.

 


Figura 6.69 Para el problema 6.46.

- 6.47** En referencia al circuito de la figura 6.70, calcule el valor de R que hará que la energía almacenada en el capacitor sea igual a la almacenada en el inductor en condiciones de cd.

 


Figura 6.70 Para el problema 6.47.

- 6.48** En condiciones de cd en estado estacionario, halle i y v en el circuito de la figura 6.71.

 


Figura 6.71 Para el problema 6.48.

Sección 6.5 Inductores en serie y en paralelo

- 6.49** Halle la inductancia equivalente del circuito de la figura 6.72. Suponga que todos los inductores son de 10 mH.

 


Figura 6.72 Para el problema 6.49.

- 6.50** Una red de almacenamiento de energía consta de inductores en serie de 16 y 14 mH conectados en paralelo con inductores en serie de 24 y 36 mH. Calcule la inductancia equivalente.
- 6.51** Determine L_{eq} en las terminales a - b del circuito de la figura 6.73.

 


Figura 6.73 Para el problema 6.51.

- 6.52** Use la figura 6.74 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo se comportan los inductores cuando se conectan en serie y cuando se conectan en paralelo.

 


Figura 6.74 Para el problema 6.52.

6.53 Halle L_{eq} en las terminales del circuito de la figura 6.75.

 


Figura 6.75 Para el problema 6.53.

6.54 Halle la inductancia equivalente desde las terminales del circuito de la figura 6.76.

 


Figura 6.76 Para el problema 6.54.

6.55 Halle L_{eq} en cada uno de los circuitos de la figura 6.77.

 


Figura 6.77 Para el problema 6.55.

6.56 Halle L_{eq} en el circuito de la figura 6.78.

 


Figura 6.78 Para el problema 6.56.

*6.57 Determine la L_{eq} que puede usarse para representar la red inductiva de la figura 6.79 en las terminales.

 


Figura 6.79 Para el problema 6.57.

6.58 La forma de onda de la corriente de la figura 6.80 fluye por un inductor de 3 H. Diagrame la tensión en el inductor durante el intervalo $0 < t < 6$ s.

 


Figura 6.80 Para el problema 6.58.

6.59 a) Para dos inductores en serie como en la figura 6.81a), demuestre que el principio de división de tensión es

$$v_1 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} v_s, \quad v_2 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} v_s$$

suponiendo que las condiciones iniciales son de cero.

b) Para dos inductores en paralelo como en la figura 6.81b), demuestre que el principio de división de corriente es

$$i_1 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} i_s, \quad i_2 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} i_s$$

suponiendo que las condiciones iniciales son de cero.

 


Figura 6.81 Para el problema 6.59.

6.60 En el circuito de la figura 6.82, $i_o(0) = 2$ A. Determine $i_o(t)$ y $v_o(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 6.82 Para el problema 6.60.

6.61 Considere el circuito de la figura 6.83. Halle: a) L_{eq} , $i_1(t)$ e $i_2(t)$ si $i_s = 3e^{-t}$ mA, b) $v_o(t)$, c) la energía almacenada en el inductor de 20 mH en $t = 1$ s.

 


Figura 6.83 Para el problema 6.61.

6.62 Considere el circuito de la figura 6.84. Dado que $v(t) = 12e^{-3t}$ mV para $t > 0$ e $i_1(0) = -10$ mA, halle: a) $i_2(0)$, b) $i_1(t)$ e $i_2(t)$.

 


Figura 6.84 Para el problema 6.62.

6.63 En el circuito de la figura 6.85 grafique v_o .

 


Figura 6.85 Para el problema 6.63.

6.64 El interruptor de la figura 6.86 ha estado mucho tiempo en la posición A. En $t = 0$ se mueve de la posición A a la B. El in-

terruptor es del tipo sin punto muerto, así que no hay interrupción en la corriente en el inductor. Halle:

- a) $i(t)$ para $t < 0$,
- b) v inmediatamente después de que el interruptor se ha movido a la posición B,
- c) $v(t)$ mucho después de que el interruptor está en la posición B.

 


Figura 6.86 Para el problema 6.64.

6.65 Los inductores de la figura 6.87 están inicialmente cargados y se conectan a la caja negra en $t = 0$. Si $i_1(0) = 4$ A, $i_2(0) = -2$ A y $v(t) = 50e^{-200t}$ mV, $t \geq 0$, halle:

- a) la energía inicialmente almacenada en cada inductor,
- b) la energía total suministrada a la caja negra de $t = 0$ a $t = \infty$,
- c) $i_1(t)$ e $i_2(t)$, $t \geq 0$,
- d) $i(t)$, $t \geq 0$.

 


Figura 6.87 Para el problema 6.65.

6.66 La corriente $i(t)$ por un inductor de 20 mH es igual en magnitud a la tensión entre sus extremos para todos los valores de tiempo. Si $i(0) = 2$ A, halle $i(t)$.

Sección 6.6 Aplicaciones

6.67 Un integrador con amplificador operacional tiene $R = 50$ k Ω y $C = 0.04$ μ F. Si la tensión de entrada es $v_i = 10 \text{ sen } 50t$ mV, obtenga la tensión de salida.

6.68 Una tensión de cd de 10 V se aplica a un integrador con $R = 50$ k Ω y $C = 100$ μ F en $t = 0$. ¿Cuánto tardará en saturarse el amplificador operacional si las tensiones de saturación son de +12 V y -12 V? Suponga que la tensión inicial del capacitor fue de cero.

6.69 Un integrador con amplificador operacional donde $R = 4$ M Ω y $C = 1$ μ F tiene la forma de onda de entrada que se muestra en la figura 6.88. Trace la forma de onda de salida.

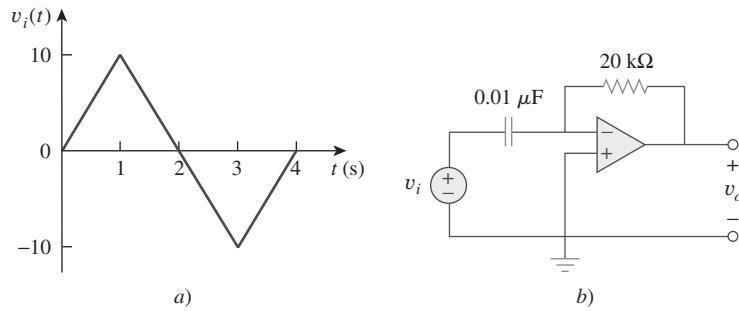


Figura 6.91 Para el problema 6.74.

 


Figura 6.88 Para el problema 6.69.

6.70 Usando un solo amplificador operacional, un capacitor y resistores de 100 kΩ o menor, diseñe un circuito para implementar

$$v_o = -50 \int_0^t v_i(t) dt$$

suponga $v_o = 0$ en $t = 0$.

6.71 Muestre cómo emplearía un solo amplificador operacional para generar

$$v_o = - \int_0^t (v_1 + 4v_2 + 10v_3) dt$$

Si el capacitor integrador es $C = 2 \mu\text{F}$, obtenga los valores de los demás componentes.

6.72 En $t = 1.5 \text{ ms}$, calcule v_o debida a los integradores en cascada de la figura 6.89. Suponga que los integradores se reajustan a 0 V en $t = 0$.

 


Figura 6.89 Para el problema 6.72.

6.73 Demuestre que el circuito de la figura 6.90 es un integrador no inversor.

 


Figura 6.90 Para el problema 6.73.

6.74 La forma de onda triangular de la figura 6.91a) se aplica a la entrada del diferenciador con el amplificador operacional de la figura 6.91b). Trace la salida.

6.75 Un diferenciador con amplificador operacional tiene $R = 250 \text{ k}\Omega$ y $C = 10 \mu\text{F}$. La tensión de entrada es una rampa $r(t) = 12t \text{ mV}$. Halle la tensión de salida.

6.76 Una forma de onda de tensión tiene las siguientes características: una pendiente positiva de 20 V/s durante 5 ms seguida por una pendiente negativa de 10 V/s durante 10 ms. Si esa forma de onda se aplica a un diferenciador con $R = 50 \text{ k}\Omega$ y $C = 10 \mu\text{F}$, grafique la forma de onda de la tensión de salida.

***6.77** La salida v_o del circuito del amplificador operacional de la figura 6.92a) se muestra en la figura 6.92b). Si $R_i = R_f = 1 \text{ M}\Omega$ y $C = 1 \mu\text{F}$. Determine la forma de onda de la tensión de entrada y gráfiquela.

6.78 Diseñe una computadora analógica para simular



$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + 2 \frac{dv_o}{dt} + v_o = 10 \text{ sen } 2t$$

donde $v_o(0) = 2$ y $v_o'(0) = 0$.

6.79 Diseñe un circuito de computadora analógica para resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria,



$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = f(t)$$

donde $y(0) = 1 \text{ V}$.

 


Figura 6.92 Para el problema 6.77.

6.80 En la figura 6.93 se presenta una computadora analógica diseñada para resolver una ecuación diferencial. Suponiendo que se conoce $f(t)$, formule la ecuación para $f(t)$.

 


Figura 6.93 Para el problema 6.80.

6.81 Diseñe una computadora analógica para simular la siguiente ecuación:

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 5v = -2f(t)$$

6.82 Diseñe un circuito con amplificador operacional de manera que

$$v_o = 10v_s + 2 \int v_s dt$$

donde v_s y v_o son la tensión de entrada y la tensión de salida, respectivamente.

Problemas de mayor extensión

6.83 El laboratorio en el que usted trabaja dispone de gran número de capacitores de $10 \mu\text{F}$ con capacidad nominal de 300 V. Para diseñar un bloque de capacitores de $40 \mu\text{F}$ con capacidad de 600 V, ¿cuántos capacitores de $10 \mu\text{F}$ se necesitan y cómo los conectaría?

6.84 Un inductor de 8 mH se usa en un experimento de potencia de fusión. Si la corriente que circula por el inductor es $i(t) = 5 \sin^2 \pi t$ mA, $t > 0$, halle la potencia suministrada al inductor y la energía almacenada en él en $t = 0.5$ s.

6.85 Un generador de onda cuadrada produce una tensión de la forma de onda que se presenta en la figura 6.94a). ¿Qué

tipo de componente de circuitos se necesita para convertir esa forma de onda de tensión a la forma de onda triangular de corriente que aparece en la figura 6.94b)? Calcule el valor del componente, suponiendo que está inicialmente descargado.

6.86 Un motor eléctrico puede modelarse como una combinación en serie de un resistor de 12Ω y un inductor de 200 mH. Si una corriente $i(t) = 2e^{-10t}$ A fluye por la combinación en serie, halle la tensión entre los extremos de la combinación.

 


Figura 6.94 Para el problema 6.85.

Circuitos de primer orden

Vivimos de logros, no de años; de pensamientos, no de la respiración; de sentimientos, no de cifras en una carátula. Deberíamos contar el tiempo en latidos. Vive más quien piensa más, siente lo más noble y actúa de la mejor manera.

—P. J. Bailey


Desarrollo de su carrera

Carreras de ingeniería en computación

La educación en ingeniería eléctrica ha sufrido drásticos cambios en las últimas décadas. La mayoría de los departamentos han terminado por llamarse Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, haciendo hincapié en los rápidos cambios debidos a las computadoras. Éstas ocupan un lugar destacado en la sociedad y la educación modernas. Se han convertido en un objeto común y están contribuyendo a cambiar la faz de la investigación, el desarrollo, la producción, las empresas y el entretenimiento. Científicos, ingenieros, médicos, abogados, maestros, pilotos aviadores, personas de negocios: casi todos se benefician de las capacidades de una computadora para almacenar grandes cantidades de información y para procesar esa información en muy cortos periodos. Internet, la red de comunicación por computadora, se está volviendo esencial para los negocios, la educación y la biblioteconomía. El uso de computadoras aumenta a pasos agigantados.

Una educación en ingeniería en computación debería proporcionar amplios conocimientos de software, diseño de hardware y técnicas básicas de modelación. Debería incluir cursos de estructuras de datos, sistemas digitales, arquitectura de computadoras, microprocesadores, creación de interfases, programación de software y sistemas operativos.

Los ingenieros eléctricos que se especializan en ingeniería en computación encuentran empleo en las industrias de la computación y en numerosos campos en los que se usan computadoras. Las compañías productoras de red software están creciendo rápidamente en número y tamaño, y brindando empleo a quienes están calificados en programación. Una excelente manera de enriquecer los conocimientos personales sobre computación es integrarse a la IEEE Computer Society, la cual auspicia diversas revistas, periódicos y conferencias.

 

Diseño por computadora de circuitos integrados a muy grande escala (*very large scale integrated*, VLSI por sus siglas en inglés).

Cortesía de Brian Fast, Cleveland State University

7.1 Introducción

Una vez considerados individualmente los tres elementos pasivos (resistores, capacitores e inductores) y un elemento activo (el amplificador operacional), se está preparado

para considerar circuitos que contienen diversas combinaciones de dos o tres de los elementos pasivos. En este capítulo se examinan dos tipos de circuitos simples: un circuito que comprende un resistor y un capacitor, y un circuito que comprende un resistor y un inductor. Estos circuitos se llaman circuito RC y circuito RL , respectivamente. Como se verá, tan simples como son, estos circuitos hallan continuas aplicaciones en electrónica, comunicaciones y sistemas de control.

Tal como se hizo con los circuitos resistivos se analizarán los circuitos RC y RL aplicando las leyes de Kirchhoff. La única diferencia es que la aplicación de las leyes de Kirchhoff sólo a los circuitos resistivos da por resultado ecuaciones algebraicas, mientras que su aplicación a circuitos RC y RL produce ecuaciones diferenciales, las cuales son más difíciles de resolver que las ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones diferenciales que son el resultado del análisis de circuitos RC y RL son de primer orden. Así, a estos circuitos se les conoce de manera genérica como circuitos de *primer orden*.

Un circuito de **primer orden** se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden.

Además de haber dos tipos de circuitos de primer orden (RC y RL), hay dos maneras de excitarlos. La primera es mediante las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento de los circuitos. Se supone que en estos circuitos conocidos como *circuitos sin fuente*, la energía se almacena inicialmente en el elemento capacitivo o inductivo. La energía causa que fluya corriente en el circuito y se disipe gradualmente en los resistores. Aunque los circuitos sin fuente están por definición libres de fuentes independientes, pueden tener fuentes dependientes. La segunda manera de excitar circuitos de primer orden es mediante fuentes independientes. En este capítulo, las fuentes independientes consideradas son fuentes de cd. (En capítulos posteriores se tratarán fuentes senoidales y exponenciales.) Los dos tipos de circuitos de primer orden y las dos maneras de excitarlos producen las cuatro situaciones posibles que se estudiarán en este capítulo.

Por último, se considerarán cuatro aplicaciones usuales de circuitos RC y RL : circuitos de retraso y relevador, una unidad de flash fotográfico y un circuito de encendido de automóviles.

 


Figura 7.1 Circuito RC sin fuente.

Una respuesta de circuito es la manera en que el circuito reacciona a una excitación.

7.2 Circuito RC sin fuente

Un circuito RC sin fuente ocurre cuando su fuente de cd se desconecta súbitamente. La energía ya almacenada en el capacitor se libera hacia los resistores.

Considérese una combinación en serie de un resistor y un capacitor inicialmente cargado, como se muestra en la figura 7.1. (El resistor y el capacitor podrían ser la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente de combinaciones de resistores y capacitores.) El objetivo es determinar la respuesta del circuito, la que, por razones pedagógicas, se supondrá como la tensión $v(t)$ a lo largo del capacitor. Puesto que el capacitor está inicialmente cargado, es posible suponer que en el momento $t = 0$ la tensión inicial es

$$v(0) = V_0 \quad (7.1)$$

con el correspondiente valor de la energía almacenada como

$$w(0) = \frac{1}{2}CV_0^2 \quad (7.2)$$

La aplicación de la LCK en el nodo superior del circuito de la figura 7.1 produce

$$i_C + i_R = 0 \quad (7.3)$$

Por definición, $i_C = C dv/dt$ e $i_R = v/R$. Así,

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \quad (7.4a)$$

o sea

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0 \quad (7.4b)$$

Esta es una *ecuación diferencial de primer orden*, ya que sólo implica la primera derivada de v . Para resolverla, los términos se reordenan como

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} dt \quad (7.5)$$

Al integrar ambos miembros se obtiene

$$\ln v = -\frac{t}{RC} + \ln A$$

donde $\ln A$ es la constante de integración. Por lo tanto,

$$\ln \frac{v}{A} = -\frac{t}{RC} \quad (7.6)$$

Al tomar las potencias de e se tiene

$$v(t) = Ae^{-t/RC}$$

Pero desde las condiciones iniciales, $v(0) = A = V_0$. En consecuencia,

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC} \quad (7.7)$$

Esto demuestra que la respuesta en tensión del circuito RC es una caída exponencial de la tensión inicial. Como la respuesta se debe a la energía inicial almacenada y a las características físicas del circuito y no a una fuente externa de tensión o de corriente, se le llama *respuesta natural* del circuito.

La **respuesta natural** de un circuito se refiere al comportamiento (en términos de tensiones y corrientes) del circuito, sin fuentes externas de excitación.

La respuesta natural se ilustra gráficamente en la figura 7.2. Adviértase que en $t = 0$ se tiene la condición inicial correcta, como en la ecuación (7.1). Al aumentar t , la tensión decrece hacia cero. La rapidez con la cual la tensión decrece se expresa en términos de la constante de tiempo, denotada por τ , la letra griega minúscula tau, τ .

La **constante de tiempo** de un circuito es el tiempo requerido para que la respuesta disminuya en un factor de $1/e$, o 36.8% de su valor inicial.¹

Esto implica que $t = \tau$. Así, la ecuación (7.7) se convierte en

$$V_0 e^{-\tau/RC} = V_0 e^{-1} = 0.368V_0$$

¹ La constante de tiempo puede verse desde otra perspectiva. Al evaluar la derivada de $v(t)$ en la ecuación (7.7) en $t = 0$, se obtiene

$$\left. \frac{d}{dt} \left(\frac{v}{V_0} \right) \right|_{t=0} = -\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \Big|_{t=0} = -\frac{1}{\tau}$$

Así, la constante de tiempo es la tasa inicial decaída, o el tiempo que tarda v/V_0 en disminuir desde de la unidad hasta cero, suponiendo una tasa constante de decaimiento. Esta interpretación de pendiente inicial de la constante de tiempo suele usarse en el laboratorio para hallar gráficamente τ a partir de la curva de respuesta exhibida en un osciloscopio. Para hallar τ partiendo de la curva de respuesta, se traza la tangente a la curva en $t = 0$, como se indica en la figura 7.3. La tangente interseca el eje del tiempo en $t = \tau$.

 


Figura 7.2 La respuesta en tensión del circuito RC.

La respuesta natural depende sólo de la naturaleza del circuito, sin fuentes externas. De hecho, el circuito tiene sólo una respuesta debido a la energía almacenada inicialmente en el capacitor.

 


Figura 7.3 Determinación gráfica de la constante de tiempo τ a partir de la curva de respuesta.

o

$$\tau = RC \quad (7.8)$$

En términos de la constante de tiempo, la ecuación (7.7) puede expresarse como

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (7.9)$$

TABLA 7.1 Valores de $v(t)/V_0 = e^{-t/\tau}$.

t	$v(t)/V_0$
τ	0.36788
2τ	0.13534
3τ	0.04979
4τ	0.01832
5τ	0.00674

Con una calculadora es fácil demostrar que el valor de $v(t)/V_0$ es el que se muestra en la tabla 7.1. De esta se desprende claramente que la tensión $v(t)$ es de menos de 1% de V_0 después de 5τ (cinco constantes de tiempo). Así, se acostumbra suponer que el capacitor está por completo descargado (o cargado) después de cinco constantes de tiempo. En otras palabras, el circuito tarda 5τ en llegar a su estado final o estado estable cuando no ocurre ningún cambio con el tiempo. Nótese que por cada intervalo de τ la tensión pierde 36.8% de su valor previo, $v(t + \tau) = v(t)/e = 0.368v(t)$, sin importar el valor de t .

Obsérvese respecto de la ecuación (7.8) que cuanto menor sea la constante de tiempo, más rápidamente disminuirá la tensión; es decir, la respuesta será más rápida. Esto se ilustra en la figura 7.4. Un circuito con una constante de tiempo reducida da una respuesta rápida en cuanto que llega velozmente al estado estable (o estado final) debido a la rápida disipación de la energía almacenada, mientras que un circuito con una constante de tiempo grande da una respuesta lenta, porque tarda más en llegar al estado estable. De una u otra forma, así sea reducida o grande la constante de tiempo, el circuito llega al estado estable en cinco constantes de tiempo.

Con la tensión $v(t)$ en la ecuación (7.9), se puede hallar la corriente $i_R(t)$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \quad (7.10)$$

La potencia disipada en el resistor es

$$p(t) = vi_R = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \quad (7.11)$$

La energía absorbida por el resistor hasta el momento t es

$$\begin{aligned} w_R(t) &= \int_0^t p(\lambda) d\lambda = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2\lambda/\tau} d\lambda \\ &= -\frac{\tau V_0^2}{2R} e^{-2\lambda/\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{2} CV_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}), \quad \tau = RC \end{aligned} \quad (7.12)$$

Nótese que conforme $t \rightarrow \infty$, $w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} CV_0^2$ que es lo mismo que $w_C(0)$, la energía inicialmente almacenada en el capacitor. La energía que se almacenó al inicio en el capacitor se disipa a la larga en el resistor.

 


Figura 7.4 Gráfica de $v/V_0 = e^{-t/\tau}$ para varios valores de la constante de tiempo.

En suma:

La clave para trabajar con un circuito RC sin fuente es hallar:

1. La tensión inicial $v(0) = V_0$ a lo largo del capacitor.
2. La constante de tiempo τ .

Con estos dos elementos, se obtiene la respuesta como la tensión del capacitor $v_C(t) = v(t) = v(0)e^{-t/\tau}$. Una vez que la tensión del capacitor se obtiene primero, pueden determinarse otras variables (la corriente del capacitor i_C , la tensión del resistor v_R y la corriente del resistor i_R). En la búsqueda de la constante de tiempo $\tau = RC$, R suele ser la resistencia equivalente de Thevenin en las terminales del capacitor; es decir, se elimina el capacitor C y se halla $R = R_{Th}$ en sus terminales.

La constante de tiempo es la misma sin importar cómo se defina la salida.

Cuando un circuito contiene un solo capacitor y varios resistores y fuentes dependientes, el equivalente de Thevenin se calcula en las terminales del capacitor para formar un circuito RC simple. También es posible aplicar el teorema de Thevenin cuando se combinan varios capacitores para formar un solo capacitor equivalente.

En la figura 7.5, sea $v_C(0) = 15$ V. Halle v_C , v_x e i_x para $t > 0$.

Solución: Primero se debe hacer que el circuito de la figura 7.5 se ajuste al circuito RC estándar de la figura 7.1. Se encuentra la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin en las terminales del capacitor. El objetivo es siempre obtener primero la tensión del capacitor v_C . Con base en ella se puede determinar v_x e i_x .

Los resistores de 8Ω y 12Ω en serie pueden combinarse para producir un resistor de 20Ω . Este resistor de 20Ω en paralelo con el resistor de 5Ω puede combinarse para que la resistencia equivalente sea

$$R_{eq} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4 \Omega$$

Así, el circuito equivalente es el que se presenta en la figura 7.6, el cual es análogo a la figura 7.1. La constante de tiempo es

$$\tau = R_{eq}C = 4(0.1) = 0.4 \text{ s}$$

Por lo tanto

$$v = v(0)e^{-t/\tau} = 15e^{-t/0.4} \text{ V}, \quad v_C = v = 15e^{-2.5t} \text{ V}$$

Con base en la figura 7.5, se puede aplicar el divisor de tensión para obtener v_x ; así,

$$v_x = \frac{12}{12 + 8}v = 0.6(15e^{-2.5t}) = 9e^{-2.5t} \text{ V}$$

Por último,

$$i_x = \frac{v_x}{12} = 0.75e^{-2.5t} \text{ A}$$

Remítase al circuito de la figura 7.7. Sea que $v_C(0) = 60$ V. Determine v_C , v_x e i_o para $t \geq 0$.

Respuesta: $60e^{-0.25t}$ V, $20e^{-0.25t}$ V, $-5e^{-0.25t}$ A.

Ejemplo 7.1

 


Figura 7.5 Para el ejemplo 7.1.

 


Figura 7.6 Circuito equivalente del circuito de la figura 7.5.

Problema de práctica 7.1

 


Figura 7.7 Para el problema de práctica 7.1.

Ejemplo 7.2

 


Figura 7.8 Para el ejemplo 7.2.

 


Figura 7.9 Para el ejemplo 7.2: a) $t < 0$, b) $t > 0$.

El interruptor del circuito de la figura 7.8 ha estado cerrado mucho tiempo, y se abre en $t = 0$. Halle $v(t)$ para $t \geq 0$. Calcule la energía inicial almacenada en el capacitor.

Solución: Para $t < 0$, el interruptor está cerrado; el capacitor es un circuito abierto para cd, como se representa en la figura 7.9a). Al aplicar la división de tensión,

$$v_C(t) = \frac{9}{9 + 3}(20) = 15 \text{ V}, \quad t < 0$$

Como la tensión a lo largo de un capacitor no puede cambiar instantáneamente esta a $t = 0^-$ es la misma que $t = 0$, o sea

$$v_C(0) = V_0 = 15 \text{ V}$$

Para $t > 0$, el interruptor está abierto, y se tiene el circuito RC que se muestra en la figura 7.9b). (Nótese que el circuito RC de esta última figura es sin fuente; la fuente independiente de la figura 7.8 es necesaria para proporcionar V_0 o la energía inicial en el capacitor.) Los resistores en serie de 1Ω y 9Ω dan por resultado

$$R_{eq} = 1 + 9 = 10 \Omega$$

La constante de tiempo es

$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 20 \times 10^{-3} = 0.2 \text{ s}$$

Así, la tensión a lo largo del capacitor para $t \geq 0$ es

$$v(t) = v_C(0)e^{-t/\tau} = 15e^{-t/0.2} \text{ V}$$

o sea

$$v(t) = 15e^{-5t} \text{ V}$$

La energía inicial almacenada en el capacitor es

$$w_C(0) = \frac{1}{2}Cv_C^2(0) = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 15^2 = 2.25 \text{ J}$$

Problema de práctica 7.2

Si el interruptor de la figura 7.10 se abre en $t = 0$, halle $v(t)$ para $t \geq 0$ y $w_C(0)$.

Respuesta: $8e^{-2t} \text{ V}$, 5.333 J.

 


Figura 7.10 Para el problema de práctica 7.2.

7.3 Circuito RL sin fuente

Considere la conexión en serie de un resistor y un inductor, como se muestra en la figura 7.11. La meta es determinar la respuesta del circuito, la cual se supondrá como la corriente $i(t)$ a través del inductor. Se selecciona la corriente del inductor como la respuesta para aprovechar la idea de que la corriente del inductor no puede cambiar instantáneamente. En $t = 0$, supóngase que el inductor tiene una corriente inicial I_0 , o

$$i(0) = I_0 \tag{7.13}$$

con la correspondiente energía almacenada en el inductor como

$$w(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 \tag{7.14}$$

Al aplicar la LTK a lo largo del lazo de la figura 7.11,

$$v_L + v_R = 0 \tag{7.15}$$

Pero $v_L = L di/dt$ y $v_R = iR$. Así,

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

 


Figura 7.11 Circuito RL sin fuente.

o sea

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0 \quad (7.16)$$

La reordenación de los términos y la integración dan como resultado

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{di}{i} = - \int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\ln i \Big|_{I_0}^{i(t)} = - \frac{Rt}{L} \Big|_0^t \quad \Rightarrow \quad \ln i(t) - \ln I_0 = - \frac{Rt}{L} + 0$$

o sea

$$\ln \frac{i(t)}{I_0} = - \frac{Rt}{L} \quad (7.17)$$

Al tomar las potencias de e se tiene

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L} \quad (7.18)$$

Esto demuestra que la respuesta natural del circuito RL es una caída exponencial de la corriente inicial. La respuesta de la corriente aparece en la figura 7.12. De la ecuación (7.18) se desprende claramente que la constante de tiempo del circuito RL es

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (7.19)$$

de nuevo con τ la unidad de segundos. Así, la ecuación (7.18) puede expresarse como

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad (7.20)$$

Con la corriente de la ecuación (7.20) se puede hallar la tensión a lo largo del resistor como

$$v_R(t) = iR = I_0 R e^{-t/\tau} \quad (7.21)$$

La potencia disipada en el resistor es

$$p = v_R i = I_0^2 R e^{-2t/\tau} \quad (7.22)$$

La energía absorbida por el resistor es

$$w_R(t) = \int_0^t p(\lambda) d\lambda = \int_0^t I_0^2 R e^{-2\lambda/\tau} d\lambda = - \frac{\tau}{2} I_0^2 R e^{-2\lambda/\tau} \Big|_0^t, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

o sea

$$w_R(t) = \frac{1}{2} L I_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}) \quad (7.23)$$

Adviértase que cuando $t \rightarrow \infty$, $w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} L I_0^2$ lo cual es lo mismo que $w_L(0)$ la energía inicial almacenada en el inductor como en la ecuación (7.14). Otra vez la energía inicialmente almacenada en el inductor es finalmente disipada en el resistor.

 


Figura 7.12 Respuesta de corriente del circuito RL.

A menor constante de tiempo τ de un circuito, más rápida será la velocidad de caída de la respuesta. A mayor constante de tiempo, más lenta será la velocidad de caída de la respuesta. A cualquier velocidad, la respuesta decae a menos de 1% de su valor inicial (es decir, llega al estado estable) después de 5τ .

La figura 7.12 muestra la interpretación inicial de la pendiente que puede dar τ .

En suma:

La clave para trabajar con un circuito RL sin fuente es hallar:

1. La corriente inicial $i(0) = I_0$ a través del inductor.
2. La constante de tiempo τ del circuito.

Cuando un circuito tiene un solo inductor y varios resistores y fuentes dependientes, puede hallarse el equivalente de Thevenin en las terminales del inductor para formar un circuito RL simple. También es posible aplicar el teorema de Thevenin cuando varios inductores pueden combinarse para formar un solo inductor equivalente.

Con estos dos elementos se obtiene la respuesta cuando la corriente del inductor $i_L(t) = i(t) = i(0)e^{-t/\tau}$. Una vez determinada la corriente del inductor i_L pueden obtenerse otras variables (tensión del inductor v_L tensión del resistor v_R y la corriente del resistor i_R). Repárese en que, en general, R en la ecuación (7.19) es la resistencia de Thevenin en las terminales del inductor.

Ejemplo 7.3

 


Figura 7.13 Para el ejemplo 7.3.

Suponiendo que $i(0) = 10$ A, calcule $i(t)$ e $i_x(t)$ en el circuito de la figura 7.13.

Solución: Este problema puede resolverse de dos maneras. Una es obtener la resistencia equivalente en las terminales del inductor y después usar la ecuación (7.20). La otra, partir de cero aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. Cualquiera que sea el método que se siga, siempre es mejor obtener primero la corriente del inductor.

■ **MÉTODO 1** La resistencia equivalente es lo mismo que la resistencia de Thevenin en las terminales del inductor. A causa de la fuente dependiente, se inserta una fuente de tensión con $v_o = 1$ V en las terminales a - b del inductor, como en la figura 7.14a). (También podría insertarse en las terminales una fuente de corriente de 1 A.) La aplicación de la LTK a los dos lazos da por resultado

$$2(i_1 - i_2) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_1 - i_2 = -\frac{1}{2} \quad (7.3.1)$$

$$6i_2 - 2i_1 - 3i_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{5}{6}i_1 \quad (7.3.2)$$

La sustitución de la ecuación (7.3.2) en la ecuación (7.3.1) da

$$i_1 = -3 \text{ A}, \quad i_o = -i_1 = 3 \text{ A}$$

Así,
$$R_{\text{eq}} = R_{\text{Th}} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{3} \Omega$$

La constante de tiempo es

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \text{ s}$$

 


Figura 7.14 Resolución del circuito de la figura 7.13.

De este modo, la corriente a través del inductor es

$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 10e^{-(2/3)t} \text{ A}, \quad t > 0$$

■ **MÉTODO 2** Puede aplicarse directamente la LTK al circuito, como en la figura 7.14b). En cuanto al lazo 1,

$$\frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} + 2(i_1 - i_2) = 0$$

o sea
$$\frac{di_1}{dt} + 4i_1 - 4i_2 = 0 \quad (7.3.3)$$

En cuanto al lazo 2,

$$6i_2 - 2i_1 - 3i_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{5}{6}i_1 \quad (7.3.4)$$

La sustitución de la ecuación (7.3.4) en la ecuación (7.3.3) da como resultado

$$\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0$$

Al reordenar los términos,

$$\frac{di_1}{i_1} = -\frac{2}{3}dt$$

Puesto que $i_1 = i$, puede reemplazarse i_1 por i e integrar

$$\ln i \Big|_{i(0)}^{i(t)} = -\frac{2}{3}t \Big|_0^t$$

o sea
$$\ln \frac{i(t)}{i(0)} = -\frac{2}{3}t$$

Al tomar las potencias de e , se obtiene finalmente

$$i(t) = i(0)e^{-(2/3)t} = 10e^{-(2/3)t} \text{ A}, \quad t > 0$$

que es el mismo resultado que con el método 1.

La tensión a lo largo del inductor es

$$v = L \frac{di}{dt} = 0.5(10) \left(-\frac{2}{3} \right) e^{-(2/3)t} = -\frac{10}{3} e^{-(2/3)t} \text{ V}$$

Como el inductor y el resistor de 2Ω están en paralelo,

$$i_x(t) = \frac{v}{2} = -1.6667e^{-(2/3)t} \text{ A}, \quad t > 0$$

Halle i y v_x en el circuito de la figura 7.15. Sea $i(0) = 12 \text{ A}$.

Respuesta: $12e^{-2t} \text{ A}$, $-12e^{-2t} \text{ V}$, $t > 0$.

Problema de práctica 7.3

 


Figura 7.15 Para el problema de práctica 7.3.

Ejemplo 7.4

 


Figura 7.16 Para el ejemplo 7.4.

El interruptor del circuito de la figura 7.16 ha estado cerrado mucho tiempo. En $t = 0$, el interruptor se abre. Calcule $i(t)$ para $t > 0$.

Solución: Cuando $t < 0$, el interruptor está cerrado, y el inductor actúa como cortocircuito para la cd. El resistor de $16\ \Omega$ se pone en cortocircuito; el circuito resultante se presenta en la figura 7.17a). Para obtener i_1 en esta última figura, se combinan los resistores de $4\ \Omega$ y $12\ \Omega$ en paralelo para obtener

$$\frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\ \Omega$$

Así,

$$i_1 = \frac{40}{2 + 3} = 8\ \text{A}$$

Se obtiene $i(t)$ de i_1 en la figura 7.17a) aplicando la división de corriente, y se escribe

$$i(t) = \frac{12}{12 + 4} i_1 = 6\ \text{A}, \quad t < 0$$

Dado que la corriente a través del inductor no puede cambiar instantáneamente,

$$i(0) = i(0^-) = 6\ \text{A}$$

Cuando $t > 0$, el interruptor está abierto y la fuente de tensión se desconecta. Ahora se tiene el circuito RL sin fuente de la figura 7.17b). Al combinar los resistores se tiene


$$R_{\text{eq}} = (12 + 4) \parallel 16 = 8\ \Omega$$

La constante de tiempo es


$$\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}\ \text{s}$$

En consecuencia,
 
$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 6e^{-4t}\ \text{A}$$



a)

 

b)

Figura 7.17 Resolución del circuito de la figura 7.16: a) para $t < 0$, b) para $t > 0$.

Problema de práctica 7.4

En referencia al circuito de la figura 7.18, halle $i(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $5e^{-2t}\ \text{A}$, $t > 0$.

 


Figura 7.18 Para el problema de práctica 7.4.

Ejemplo 7.5

 


Figura 7.19 Para el ejemplo 7.5.

En el circuito que se muestra en la figura 7.19, halle i_o , v_o e i para todos los tiempos, suponiendo que el interruptor estuvo abierto mucho tiempo.

Solución: Es mejor hallar primero la corriente del inductor i y obtener después otras cantidades a partir de ella.

Para $t < 0$, el interruptor está abierto. Dado que el inductor actúa como cortocircuito para la cd, el resistor de $6\ \Omega$ se pone en cortocircuito, de manera que se tiene el circuito que aparece en la figura 7.20a). Así $i_o = 0$, e

$$i(t) = \frac{10}{2 + 3} = 2\ \text{A}, \quad t < 0$$

$$v_o(t) = 3i(t) = 6\ \text{V}, \quad t < 0$$

Por lo tanto, $i(0) = 2$.

Para $t > 0$, el interruptor está cerrado, de modo que la fuente de tensión se pone en cortocircuito. Ahora se tiene el circuito RL sin fuente que se muestra en la figura 7.20b). En las terminales del inductor,

$$R_{Th} = 3 \parallel 6 = 2 \Omega$$

así que la constante de tiempo es

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = 1 \text{ s}$$

Por lo tanto, $i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 2e^{-t} \text{ A}$, $t > 0$

Puesto que el inductor está en paralelo con los resistores de 6Ω y 3Ω ,

$$v_o(t) = -v_L = -L \frac{di}{dt} = -2(-2e^{-t}) = 4e^{-t} \text{ V}, \quad t > 0$$

$$e \quad i_o(t) = \frac{v_L}{6} = -\frac{2}{3}e^{-t} \text{ A}, \quad t > 0$$

Así, para todos los tiempos,

$$i_o(t) = \begin{cases} 0 \text{ A}, & t < 0 \\ -\frac{2}{3}e^{-t} \text{ A}, & t > 0 \end{cases} \quad v_o(t) = \begin{cases} 6 \text{ V}, & t < 0 \\ 4e^{-t} \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

$$i(t) = \begin{cases} 2 \text{ A}, & t < 0 \\ 2e^{-t} \text{ A}, & t \geq 0 \end{cases}$$

Obsérvese que la corriente del inductor es continua en $t = 0$, mientras que la corriente a través del resistor de 6Ω cae de 0 a $-2/3$ en $t = 0$ y la tensión a lo largo del resistor de 3Ω cae de 6 a 4 en $t = 0$. Obsérvese asimismo que la constante de tiempo no cambia sin importar la forma en que se defina la salida. En la figura 7.21 se diagraman i e i_o .

 
 


Figura 7.20 Circuito de la figura 7.19 para: a) $t < 0$, b) $t > 0$.

 


Figura 7.21 Gráfica de i e i_o .

Determine i , i_o y v_o para todo t en el circuito que se muestra en la figura 7.22. Suponga que el interruptor estuvo cerrado mucho tiempo. Cabe señalar que al abrirse un interruptor en serie con una fuente ideal de corriente se crea una tensión infinita en las terminales de la fuente de corriente. Obviamente, esto es imposible. Para los efectos de la resolución de este problema se puede colocar un resistor derivador en paralelo con la fuente (convertida así en fuente de tensión en serie con un resistor). En circuitos más prácticos, los dispositivos que actúan como fuentes de corriente son, en la mayoría de los casos, circuitos electrónicos. Estos circuitos permitirán a la fuente actuar como una fuente ideal de corriente en su rango de operación, pero le impondrán un límite de tensión cuando el resistor de carga se vuelva demasiado grande (como en un circuito abierto).

Respuesta:

$$i = \begin{cases} 16 \text{ A}, & t < 0 \\ 16e^{-2t} \text{ A}, & t \geq 0 \end{cases} \quad i_o = \begin{cases} 8 \text{ A}, & t < 0 \\ -5.333e^{-2t} \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

$$v_o = \begin{cases} 32 \text{ V}, & t < 0 \\ 10.667e^{-2t} \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

Problema de práctica 7.5

 


Figura 7.22 Para el problema de práctica 7.5.

7.4 Funciones de singularidad

Antes de proceder a la segunda mitad de este capítulo se necesita hacer una digresión y considerar algunos conceptos matemáticos que ayudarán a entender el análisis transitorio.

Un conocimiento básico de las funciones de singularidad permitirá dotar de sentido a la respuesta de circuitos de primer orden a una súbita aplicación de una fuente independiente de tensión o de corriente de cd.

Las funciones de singularidad (también llamadas *funciones de conmutación*) son muy útiles en análisis de circuitos. Sirven como aproximaciones aceptables de las señales de conmutación que aparecen en circuitos con operaciones de conmutación. Son de utilidad en la precisa y compacta descripción de algunos fenómenos de circuitos, especialmente la respuesta escalón de circuitos RC o RL , la cual se explicará en las secciones siguientes. Por definición,

Las **funciones de singularidad** son discontinuas o tienen derivadas discontinuas.

Las tres funciones singulares de uso más común en análisis de circuitos son las funciones de *escalón unitario*, de *impulso unitario* y de *rampa unitaria*.

La **función de escalón unitario** $u(t)$ es de 0 para valores negativos de t y de 1 para valores positivos de t .

 


Figura 7.23 Función escalón unitario.

En términos matemáticos,

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} \quad (7.24)$$

La función escalón unitario está indefinida en $t = 0$, donde cambia abruptamente de 0 a 1. Es adimensional, al igual que otras funciones matemáticas, como seno y coseno. En la figura 7.23 se describe de manera gráfica la función escalón unitario. Si el cambio abrupto ocurre en $t = t_0$ (donde $t_0 > 0$) en lugar de $t = 0$, la función escalón unitario se convierte en

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ 1, & t > t_0 \end{cases} \quad (7.25)$$

lo cual equivale a decir que $u(t)$ se atrasa t_0 segundos, como se muestra en la figura 7.24a). Para obtener la ecuación (7.25) de la ecuación (7.24), simplemente se reemplaza cada t por $t = t_0$. Si el cambio ocurre en $t = -t_0$, la función escalón unitario se convierte en

$$u(t + t_0) = \begin{cases} 0, & t < -t_0 \\ 1, & t > -t_0 \end{cases} \quad (7.26)$$

lo que significa que $u(t)$ está adelantada t_0 segundos, como se muestra en la figura 7.24b).

Se usa la función escalón para representar un cambio abrupto de tensión o corriente, como los cambios que ocurren en los circuitos de sistemas de control y de computadoras digitales. Por ejemplo, la tensión

$$v(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ V_0, & t > t_0 \end{cases} \quad (7.27)$$

puede expresarse en términos de la función escalón unitario como

$$v(t) = V_0 u(t - t_0) \quad (7.28)$$

Si $t_0 = 0$, entonces $v(t)$ es simplemente la tensión del escalón $V_0 u(t)$. Una fuente de tensión de $V_0 u(t)$ se presenta en la figura 7.25a); su circuito equivalente se presenta en

 


Figura 7.24 a) Función escalón unitario retardada por t_0 , b) función escalón unitario adelantada por t_0 .

Alternativamente, se obtienen las ecuaciones (7.25) y (7.26) de la ecuación (7.24) escribiendo $u[f(t)] = 1, f(t) > 0$, donde $f(t)$ puede ser $t - t_0$ o $t + t_0$.

 


Figura 7.25 a) Fuente de tensión de $V_0 u(t)$, b) su circuito equivalente.

 


Figura 7.26 a) Fuente de corriente de $I_0 u(t)$, b) su circuito equivalente.

la figura 7.25b). En esta última figura es evidente que las terminales a - b están en cortocircuito ($v = 0$) para $t < 0$ y que $v = V_0$ aparece en las terminales para $t > 0$. De igual manera, una fuente de corriente de $I_0 u(t)$ se muestra en la figura 7.26a), y su circuito equivalente en la figura 7.26b). Adviértase que para $t < 0$ hay un circuito abierto ($i = 0$), y que $i = I_0$ fluye para $t > 0$.

La derivada de la función escalón unitario $u(t)$ es la *función impulso unitario* $\delta(t)$ que se expresa como

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \text{Indefinida}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \quad (7.29)$$

 


Figura 7.27 Función impulso unitario.

La función impulso unitario, también conocida como función *delta*, se muestra en la figura 7.27.

La **función impulso unitario** $\delta(t)$ es de cero siempre, excepto en $t = 0$, donde está indefinida.

Las corrientes y tensiones impulsivas ocurren en circuitos eléctricos como resultado de operaciones de conmutación o fuentes impulsivas. Aunque la función impulso unitario no es físicamente realizable (lo mismo que las fuentes ideales, los resistores ideales, etc.), es una herramienta matemática muy útil.

El impulso unitario puede considerarse un choque aplicado o su resultante. Puede visualizarse como un pulso de área unitaria de muy corta duración. Esto puede expresarse matemáticamente como

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1 \quad (7.30)$$

donde $t = 0^-$ denota el momento inmediato anterior a $t = 0$ y $t = 0^+$ es el momento inmediato posterior a $t = 0$. Por esta razón, se acostumbra escribir 1 (el cual denota área unitaria) junto a la flecha que se usa para simbolizar la función impulso unitario, como en la figura 7.27. El área unitaria se conoce como la fuerza de la función impulso. Cuando una función impulso tiene una *fuerza* distinta a la unidad, el área del impulso es igual a su fuerza. Por ejemplo, una función impulso $10 \delta(t)$ tiene un área de 10. En la figura 7.28 aparecen las funciones de impulso $5\delta(t + 2)$, $10\delta(t)$ y $-4\delta(t - 3)$.

Para ilustrar cómo la función impulso afecta otras funciones, evalúese la integral

$$\int_a^b f(t)\delta(t - t_0) dt \quad (7.31)$$

donde $a < t_0 < b$. Puesto que $\delta(t - t_0) = 0$ excepto en $t = t_0$ el integrando es cero excepto en t_0 . Así,

 


Figura 7.28 Tres funciones impulso.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t)\delta(t - t_0)dt &= \int_a^b f(t_0)\delta(t - t_0)dt \\ &= f(t_0) \int_a^b \delta(t - t_0)dt = f(t_0) \end{aligned}$$

o sea

$$\boxed{\int_a^b f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)} \quad (7.32)$$

Esto demuestra que cuando una función se integra con la función impulso, se obtiene el valor de la función en el punto en el que ocurre el impulso. Esta es una propiedad muy útil de la función de impulso, conocida como propiedad de *muestreo* o *filtrado*. El caso especial de la ecuación (7.31) es para $t_0 = 0$. En consecuencia, la ecuación (7.32) se convierte en

$$\int_{0^-}^{0^+} f(t)\delta(t)dt = f(0) \quad (7.33)$$

La integración de la función escalón unitario $u(t)$ da por resultado la *función de rampa unitaria* $r(t)$, se escribe

$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\lambda)d\lambda = tu(t) \quad (7.34)$$

o sea

$$\boxed{r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}} \quad (7.35)$$



 


Figura 7.29 Función de rampa unitaria.

 

a)

 

b)

Figura 7.30 Función rampa unitaria: a) retardada por t_0 , b) adelantada por t_0 .

La **función rampa unitaria** es de cero para valores negativos de t y tiene una pendiente unitaria para valores positivos de t .

En la figura 7.29 se presenta la función rampa unitaria. En general, una rampa es una función que cambia a una velocidad constante.

La función rampa unitaria puede retardarse o adelantarse, como se advierte en la figura 7.30. En cuanto a la función rampa unitaria retardada,

$$r(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t \leq t_0 \\ t - t_0, & t \geq t_0 \end{cases} \quad (7.36)$$

y en cuanto a la función rampa unitaria adelantada,

$$r(t + t_0) = \begin{cases} 0, & t \leq -t_0 \\ t + t_0, & t \geq -t_0 \end{cases} \quad (7.37)$$

Se debe tener presente que las tres funciones singulares (impulso, escalón y rampa) se relacionan por diferenciación de esta manera:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u(t) = \frac{dr(t)}{dt} \quad (7.38)$$

o por integración de este modo:

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\lambda) d\lambda, \quad r(t) = \int_{-\infty}^t u(\lambda) d\lambda \quad (7.39)$$

Aunque hay muchas más funciones singulares, en este momento sólo interesan estas tres (la función impulso, la función escalón unitario y la función rampa).

Expresé el pulso de tensión de la figura 7.31 en términos del escalón unitario. Calcule su derivada y trácela.

Ejemplo 7.6

Solución: El tipo de pulso de la figura 7.31 se llama *función de compuerta*. Puede considerarse una función escalón que se activa en un valor de t y se desactiva en otro valor de t . La función de compuerta que aparece en la figura 7.31 se activa en $t = 2$ s y se desactiva en $t = 5$ s. Consta de la suma de dos funciones de escalones unitarios, como se muestra en la figura 7.32a). De esta última figura se desprende claramente que

$$v(t) = 10u(t - 2) - 10u(t - 5) = 10[u(t - 2) - u(t - 5)]$$

Al tomar la derivada de esta expresión se obtiene

$$\frac{dv}{dt} = 10[\delta(t - 2) - \delta(t - 5)]$$

expresión que se muestra a su vez en la figura 7.32b). Se puede obtener la figura 7.32b) de modo directo de la figura 7.31 observando simplemente que hay un súbito incremento de 10 V en $t = 2$ s el cual conduce a $10\delta(t - 2)$. En $t = 5$ s hay un súbito decremento de 10 V, que conduce a $-10\delta(t - 5)$.

Las funciones de compuerta se usan junto con las de conmutación para transmitir o bloquear otra señal.



 


Figura 7.31 Para el ejemplo 7.6.

 

a)

 

b)

Figura 7.32 a) Descomposición del pulso de la figura 7.31, b) derivada del pulso de la figura 7.31.

Expresé el pulso de corriente de la figura 7.33 en términos del escalón unitario. Halle su integral y trácela.

Problema de práctica 7.6

Respuesta: $10[u(t) - 2u(t - 2) + u(t - 4)]$, $10[r(t) - 2r(t - 2) + r(t - 4)]$. Véase la figura 7.34.

 


Figura 7.33 Para el problema de práctica 7.6.

 


Figura 7.34 Integral de $i(t)$ de la figura 7.33.

Ejemplo 7.7

 


Figura 7.35 Para el ejemplo 7.7.

Expresar la función *diente de sierra* que se muestra en la figura 7.35 en términos de funciones de singularidad.

Solución: Este problema puede resolverse de tres maneras. El primer método es por mera observación de la función dada, mientras que los otros implican algunas manipulaciones gráficas de la función.

■ **MÉTODO 1** Al examinar la gráfica de $v(t)$ de la figura 7.35, no es difícil percatarse de que la función dada $v(t)$ es una combinación de funciones de singularidad. Así, sea

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + \dots \quad (7.7.1)$$

La función $v_1(t)$ es la función de rampa de pendiente 5 que se muestra en la figura 7.36a); es decir,

$$v_1(t) = 5r(t) \quad (7.7.2)$$

Dado que $v_1(t)$ tiende al infinito, se necesita otra función en $t = 2$ s para obtener $v(t)$. Sea esta función v_2 la cual es una función rampa de pendiente -5 como se muestra en la figura 7.36b); es decir,

$$v_2(t) = -5r(t - 2) \quad (7.7.3)$$

La suma de v_1 y v_2 da por resultado la señal de la figura 7.36c). Obviamente, esto no es lo mismo que $v(t)$ en la figura 7.35. Pero la diferencia es simplemente una constante de 10 unidades para $t > 2$ s. Al sumar una tercera señal v_3 , donde

$$v_3 = -10u(t - 2) \quad (7.7.4)$$

se obtiene $v(t)$, como se indica en la figura 7.37. La sustitución de las ecuaciones (7.7.2) a (7.7.4) en la ecuación (7.7.1) da como resultado

$$v(t) = 5r(t) - 5r(t - 2) - 10u(t - 2)$$

 


Figura 7.36 Descomposición parcial de $v(t)$ de la figura 7.35.

 


Figura 7.37 Descomposición completa de $v(t)$ de la figura 7.35.

■ **MÉTODO 2** Una observación detenida de la figura 7.35 revela que $v(t)$ es una multiplicación de dos funciones: una función rampa y una función compuerta. Así,

$$\begin{aligned}
 v(t) &= 5t[u(t) - u(t - 2)] \\
 &= 5tu(t) - 5tu(t - 2) \\
 &= 5r(t) - 5(t - 2 + 2)u(t - 2) \\
 &= 5r(t) - 5(t - 2)u(t - 2) - 10u(t - 2) \\
 &= 5r(t) - 5r(t - 2) - 10u(t - 2)
 \end{aligned}$$

como se obtuvo anteriormente.

■ **MÉTODO 3** Este método es similar al método 2. De la figura 7.35 se deduce por observación que $v(t)$ es una multiplicación de una función rampa y una función escalón unitario, como se advierte en la figura 7.38. Por lo tanto,

$$v(t) = 5r(t)u(-t + 2)$$

Si se reemplaza $u(-t)$ por $1 - u(-t)$ puede reemplazarse $u(-t + 2)$ por $1 - u(t - 2)$. En consecuencia,

$$v(t) = 5r(t)[1 - u(t - 2)]$$

lo que puede simplificarse como en el método 2 para obtener el mismo resultado.

 


Figura 7.38 Descomposición de $v(t)$ de la figura 7.35.

Remítase a la figura 7.39. Expresé $i(t)$ en términos de funciones de singularidad.

Respuesta: $2u(t) - 2r(t) + 4r(t - 2) - 2r(t - 3)$ A.

Problema de práctica 7.7

 


Figura 7.39 Para el problema de práctica 7.7.

Ejemplo 7.8

Dada la señal

$$g(t) = \begin{cases} 3, & t < 0 \\ -2, & 0 < t < 1 \\ 2t - 4, & t > 1 \end{cases}$$

expresé $g(t)$ en términos de funciones escalón y rampa.

Solución: La señal $g(t)$ puede considerarse la suma de tres funciones especificadas dentro de los tres intervalos $t < 0$, $0 < t < 1$ y $t > 1$.

Para $t < 0$, $g(t)$ puede estimarse como 3 multiplicado por $u(-t)$ donde $u(-t) = 1$ para $t < 0$ y 0 para $t > 0$. Dentro del intervalo de tiempo $0 < t < 1$, la función puede considerarse como -2 multiplicado por una función de compuerta [$u(t) - u(t - 1)$]. Para $t > 1$, la función puede estimarse como $2t - 4$ multiplicado por la función de escalón unitario $u(t - 1)$. Así,

$$\begin{aligned} g(t) &= 3u(-t) - 2[u(t) - u(t - 1)] + (2t - 4)u(t - 1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + (2t - 4 + 2)u(t - 1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + 2(t - 1)u(t - 1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + 2r(t - 1) \end{aligned}$$

Puede evitarse el problema de usar $u(-t)$ reemplazándolo por $1 - u(t)$. Entonces,

$$g(t) = 3[1 - u(t)] - 2u(t) + 2r(t - 1) = 3 - 5u(t) + 2r(t - 1)$$

Alternativamente se puede trazar $g(t)$ y aplicar el método 1 del ejemplo 7.7.

Problema de práctica 7.8

Si

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -4, & 0 < t < 2 \\ 3t - 8, & 2 < t < 6 \\ 0, & t > 6 \end{cases}$$

expresé $h(t)$ en términos de las funciones singulares.

Respuesta: $-4u(t) + 2u(t - 2) + 3r(t - 2) - 10u(t - 6) - 3r(t - 6)$.

Ejemplo 7.9

Evalúe las siguientes integrales que incluyen la función impulso:

$$\int_0^{10} (t^2 + 4t - 2)\delta(t - 2)dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t - 1)e^{-t} \cos t + \delta(t + 1)e^{-t} \sin t]dt$$

Solución: En relación con la primera integral, se aplica la propiedad de filtrado de la ecuación (7.32).

$$\int_0^{10} (t^2 + 4t - 2)\delta(t - 2)dt = (t^2 + 4t - 2)|_{t=2} = 4 + 8 - 2 = 10$$

De igual forma, en relación con la segunda integral,

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t - 1)e^{-t} \cos t + \delta(t + 1)e^{-t} \sin t]dt \\ &= e^{-t} \cos t|_{t=1} + e^{-t} \sin t|_{t=-1} \\ &= e^{-1} \cos 1 + e^1 \sin(-1) = 0.1988 - 2.2873 = -2.0885 \end{aligned}$$

Evalúe las siguientes integrales:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 5t^2 + 10)\delta(t + 3)dt, \quad \int_0^{10} \delta(t - \pi) \cos 3t dt$$

Respuesta: 28, -1.

Problema de práctica 7.9

7.5 Respuesta escalón de un circuito RC

Cuando la fuente de cd de un circuito RC se aplica de repente, la fuente de tensión o de corriente puede modelarse como una función escalón, y la respuesta se conoce como *respuesta escalón*.

La **respuesta escalón** de un circuito es su comportamiento cuando la excitación es la función de escalón, la cual puede ser una fuente de tensión o de corriente.

La respuesta escalón es la respuesta del circuito debida a una súbita aplicación de una fuente de tensión o de corriente de cd.

Considere el circuito RC de la figura 7.40a), el cual puede reemplazarse por el circuito de la figura 7.40b), donde V_s es una fuente de tensión constante de cd. También esta vez se selecciona la tensión del capacitor como la respuesta del circuito por determinar. Supóngase una tensión inicial V_0 en el capacitor, aunque esto no es necesario para la respuesta escalón. Como la tensión de un capacitor no puede cambiar instantáneamente,

$$v(0^-) = v(0^+) = V_0 \quad (7.40)$$

donde $v(0^-)$ es la tensión para el capacitor justo antes de la conmutación y $v(0^+)$ es la tensión inmediatamente después de la conmutación. Al aplicar la LCK se tiene

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v - V_s u(t)}{R} = 0$$

o sea

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t) \quad (7.41)$$

donde v es la tensión a lo largo del capacitor. Para $t > 0$ la ecuación (7.41) se convierte en

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} \quad (7.42)$$

Reestructurando los términos se tiene

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v - V_s}{RC}$$

o sea

$$\frac{dv}{v - V_s} = -\frac{dt}{RC} \quad (7.43)$$

Al integrar ambos miembros e introducir las condiciones iniciales,

$$\ln(v - V_s) \Big|_{V_0}^{v(t)} = -\frac{t}{RC} \Big|_0^t$$

$$\ln(v(t) - V_s) - \ln(V_0 - V_s) = -\frac{t}{RC} + 0$$

 


Figura 7.40 Circuito RC con entrada de escalón de tensión.

o sea

$$\ln \frac{v - V_s}{V_0 - V_s} = -\frac{t}{RC} \quad (7.44)$$

Al aplicar la función exponencial a ambos miembros se tiene

$$\begin{aligned} \frac{v - V_s}{V_0 - V_s} &= e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC \\ v - V_s &= (V_0 - V_s)e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

$$v(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}, \quad t > 0 \quad (7.45)$$

Así,

$$v(t) = \begin{cases} V_0, & t < 0 \\ V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}, & t > 0 \end{cases} \quad (7.46)$$

 


Figura 7.41 Respuesta de un circuito RC con el capacitor inicialmente cargado.

Esto se conoce como la *respuesta completa* (o respuesta total) del circuito de RC a una súbita aplicación de una fuente de tensión de cd, suponiendo que el capacitor está inicialmente cargado. La razón del término “completa” será evidente más adelante. Suponiendo que $V_s > V_0$ en la figura 7.41 se presenta una gráfica de $v(t)$.

Si se supone que el capacitor está descargado inicialmente, hay que fijarse $V_0 = 0$ en la ecuación (7.46) de manera que

$$v(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ V_s(1 - e^{-t/\tau}), & t > 0 \end{cases} \quad (7.47)$$

lo que puede escribirse alternativamente como

$$v(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau})u(t) \quad (7.48)$$

Esta es la respuesta escalón completa del circuito RC cuando el capacitor está inicialmente descargado. La corriente a través del capacitor se obtiene de la ecuación (7.47) con el uso de $i(t) = C dv/dt$. Así se obtiene

$$i(t) = C \frac{dv}{dt} = \frac{C}{\tau} V_s e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC, \quad t > 0$$

o sea


$$i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau} u(t) \quad (7.49)$$

En la figura 7.42 se muestran las gráficas de la tensión del capacitor $v(t)$ y la corriente del capacitor $i(t)$.


En lugar de tener que realizar las derivaciones anteriores, existe un método sistemático, o, más bien, un atajo, para hallar la respuesta escalón de un circuito RC o RL. Reexámense la ecuación (7.45), la cual es más general que la ecuación (7.48). Salta a la vista que $v(t)$ tiene dos componentes. Hay dos maneras clásicas de descomponerla en esos dos componentes. La primera es dividirla en “una respuesta natural y una respuesta forzada”, y la segunda dividirla en “una respuesta transitoria y una respuesta en estado estable”. Al iniciar por la respuesta natural y la respuesta forzada, se escribe la respuesta total o completa como

$$\text{Respuesta completa} = \text{respuesta natural} + \text{respuesta forzada}$$

energía almacenada fuente independiente

 

a)

 

b)

Figura 7.42 Respuesta escalón de un circuito RC con capacitor inicialmente descargado: a) respuesta en tensión, b) respuesta en corriente.

$$o \quad v = v_n + v_f \quad (7.50)$$

$$\text{donde} \quad v_n = V_o e^{-t/\tau}$$

$$y \quad v_f = V_s(1 - e^{-t/\tau})$$

Ya se sabe que v_n es la respuesta natural del circuito, pues se explicó en la sección 7.2 que v_f se conoce como la respuesta *forzada* porque la produce el circuito cuando se aplica una “fuerza” externa (una fuente de tensión en este caso). Representa lo que la excitación de entrada fuerza al circuito a hacer. La respuesta natural se extingue finalmente junto con el componente transitorio de la respuesta forzada, dejando únicamente el componente de estado estable de la respuesta forzada.

Otra manera de concebir la respuesta completa es dividirla en dos componentes, uno temporal y el otro permanente; es decir,

Respuesta completa = respuesta transitoria + respuesta en estado estable <small>parte temporal</small> <small>parte permanente</small>

$$o \text{ sea} \quad v = v_t + v_{ss} \quad (7.51)$$

$$\text{donde} \quad v_t = (V_o - V_s)e^{-t/\tau} \quad (7.52a)$$

$$y \quad v_{ss} = V_s \quad (7.52b)$$

La *respuesta transitoria* v_t es temporal; es la porción de la respuesta completa que decrece a cero conforme el tiempo tiende al infinito. En consecuencia,

La **respuesta transitoria** es la respuesta temporal del circuito, la cual se extinguirá con el tiempo.

La *respuesta en estado estable* v_{ss} es la porción de la respuesta completa que permanece después de que la respuesta transitoria se ha extinguido. Así,

La **respuesta en estado estable** es el comportamiento del circuito mucho tiempo después de aplicada una excitación externa.

La primera descomposición de la respuesta completa es en términos de la fuente de las respuestas, mientras que la segunda descomposición es en términos de la permanencia de las respuestas. En ciertas condiciones, la respuesta natural y la respuesta transitoria son lo mismo. Esto también puede decirse de la respuesta forzada y la respuesta en estado estable.

Como quiera que se le considere, la respuesta completa en la ecuación (7.45) puede expresarse como

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau} \quad (7.53)$$

donde $v(0)$ es la tensión inicial en $t = 0^+$ y $v(\infty)$ es el valor final o de estado estable. Por lo tanto, para hallar la respuesta escalón de un circuito RC se requieren tres datos:

1. La tensión inicial del capacitor $v(0)$.
2. La tensión final del capacitor $v(\infty)$.
3. La constante de tiempo τ .

Se obtiene el dato 1 del circuito dado para $t < 0$ y los puntos 2 y 3 del circuito para $t < 0$. Habiendo determinado estas piezas, se obtiene la respuesta con el uso de la ecuación

Esto equivale a afirmar que la respuesta completa es la suma de las respuestas transitoria y en estado estable.

Una vez que se sabe $x(0)$, $x(\infty)$ y τ , casi todos los problemas de circuitos de este capítulo pueden resolverse mediante la fórmula

$$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

ción (7.53). Esta técnica se aplica por igual a los circuitos RL como se verá en la siguiente sección.

Cabe señalar que si el interruptor cambia de posición en el momento $t = t_0$ en vez de en $t = 0$ hay un retraso en la respuesta, de modo que la ecuación (7.53) se convierte en

$$v(t) = v(\infty) + [v(t_0) - v(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (7.54)$$

donde $v(t_0)$ es el valor inicial en $t = t_0^+$. Tenga en cuenta que la ecuación (7.53) o (7.54) sólo se aplica a respuestas de escalón; esto es, cuando la excitación de entrada es constante.

Ejemplo 7.10

El interruptor en la figura 7.43 ha estado mucho tiempo en la posición A. En $t = 0$ se mueve a B. Determine $v(t)$ para $t > 0$ y calcule su valor en $t = 1$ y 4 s.

 


Figura 7.43 Para el ejemplo 7.10.

Solución: Para $t < 0$, el interruptor está en la posición A. El capacitor actúa como un circuito abierto en cd, pero v es igual que la tensión a lo largo del resistor de $5 \text{ k}\Omega$. Así, la tensión del capacitor justo antes de $t = 0$ se obtiene por división de tensión como

$$v(0^-) = \frac{5}{5 + 3}(24) = 15 \text{ V}$$

Con base en el hecho de que la tensión del capacitor no puede cambiar instantáneamente,

$$v(0) = v(0^-) = v(0^+) = 15 \text{ V}$$

Para $t > 0$ el interruptor está en la posición B. La resistencia de Thevenin conectada al capacitor es $R_{\text{Th}} = 4 \text{ k}\Omega$, y la constante de tiempo es

$$\tau = R_{\text{Th}}C = 4 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 2 \text{ s}$$


Dado que el capacitor actúa como un circuito abierto en cd en estado estable, $v(\infty) = 30 \text{ V}$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} v(t) &= v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 30 + (15 - 30)e^{-t/2} = (30 - 15e^{-0.5t}) \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{En } t = 1, \quad v(1) = 30 - 15e^{-0.5} = 20.9 \text{ V}$$

$$\text{En } t = 4, \quad v(4) = 30 - 15e^{-2} = 27.97 \text{ V}$$

Problema de práctica 7.10

 

Halle $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.44. Suponga que el interruptor ha estado abierto mucho tiempo y se cierra en $t = 0$. Calcule $v(t)$ en $t = 0.5$.

Respuesta: $(9.375 + 5.625 e^{-2t}) \text{ V}$ para todo $t > 0$, 7.63 V .

Figura 7.44 Para el problema de práctica 7.10.

Ejemplo 7.11

En la figura 7.45, el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en $t = 0$. Halle i y v para cualquier tiempo.

 


Figura 7.45 Para el ejemplo 7.11.

Solución: La corriente del resistor i puede ser discontinua en $t = 0$, mientras que la tensión del capacitor v no puede serlo. Así, siempre es mejor hallar v y después obtener i de v .

Por definición de la función de escalón unitario,

$$30u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 30, & t > 0 \end{cases}$$

Para $t < 0$ el interruptor está cerrado y $30u(t) = 0$, de modo que la fuente de tensión $30u(t)$ se reemplaza por un cortocircuito y debe considerarse que no contribuye en nada a v . Puesto que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo, la tensión del capacitor ha llegado al estado estable y el capacitor actúa como un circuito abierto. Por tanto, el circuito se convierte en el que se muestra en la figura 7.46a) para $t < 0$. De este circuito se obtiene

$$v = 10 \text{ V}, \quad i = -\frac{v}{10} = -1 \text{ A}$$

Dado que la tensión del capacitor no puede cambiar instantáneamente,

$$v(0) = v(0^-) = 10 \text{ V}$$

Para $t > 0$, el interruptor está abierto y la fuente de tensión de 10 V se desconecta del circuito. La fuente de tensión $30u(t)$ entra ahora en operación, así que el circuito se convierte en el que aparece en la figura 7.46b). Después de mucho tiempo, el circuito llega al estado estable y el capacitor actúa de nuevo como un circuito abierto. Se obtiene $v(\infty)$ aplicando la división de tensión, y se escribe

$$v(\infty) = \frac{20}{20 + 10}(30) = 20 \text{ V}$$

La resistencia de Thevenin en las terminales del capacitor es

$$R_{\text{Th}} = 10 \parallel 20 = \frac{10 \times 20}{30} = \frac{20}{3} \Omega$$

y la constante de tiempo es


$$\tau = R_{\text{Th}}C = \frac{20}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{3} \text{ s}$$

En consecuencia,


$$\begin{aligned} v(t) &= v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 20 + (10 - 20)e^{-(3/5)t} = (20 - 10e^{-0.6t}) \text{ V} \end{aligned}$$

Para obtener i , se advierte en la figura 7.46b) que i es la suma de las corrientes a través del resistor de 20Ω y del capacitor; es decir,
 
$$\begin{aligned} i &= \frac{v}{20} + C \frac{dv}{dt} \\ &= 1 - 0.5e^{-0.6t} + 0.25(-0.6)(-10)e^{-0.6t} = (1 + e^{-0.6t}) \text{ A} \end{aligned}$$



a)

 

b)

Figura 7.46 Solución del ejemplo 7.11: a) para $t < 0$, b) para $t > 0$.

Obsérvese en la figura 7.46b) que se satisface $v + 10i = 30$ como era de esperar. Por tanto,

$$v = \begin{cases} 10 \text{ V}, & t < 0 \\ (20 - 10e^{-0.6t}) \text{ V}, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$i = \begin{cases} -1 \text{ A}, & t < 0 \\ (1 + e^{-0.6t}) \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

Cabe indicar que la tensión del capacitor es continua, en tanto que la corriente del resistor no lo es.

Problema de práctica 7.11

El interruptor en la figura 7.47 se cierra en $t = 0$. Halle $i(t)$ y $v(t)$ en cualquier tiempo. Tenga en cuenta que $u(-t) = 1$ para $t < 0$ y 0 para $t > 0$. También, que $u(-t) = 1 - u(t)$.

 


Figura 7.47 Para el problema de práctica 7.11.

Respuesta: $i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -2(1 + e^{-1.5t}) \text{ A}, & t > 0, \end{cases}$

$$v = \begin{cases} 20 \text{ V}, & t < 0 \\ 10(1 + e^{-1.5t}) \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

7.6 Respuesta escalón de un circuito RL

Considere el circuito RL de la figura 7.48a), el cual puede reemplazarse por el circuito de la figura 7.48b). De nuevo la meta es hallar la corriente del inductor i como la respuesta del circuito. En lugar de aplicar las leyes de Kirchhoff, se utilizará la técnica simple de las ecuaciones (7.50) a (7.53). Sea la respuesta la suma de la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable,

$$i = i_t + i_{ss} \tag{7.55}$$

Se sabe que la respuesta transitoria es siempre un decaimiento exponencial, es decir

$$i_t = Ae^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R} \tag{7.56}$$


donde A es una constante por determinar.

La respuesta en estado estable es el valor de la corriente mucho tiempo después de que el interruptor en la figura 7.48a) se cierra. Se sabe que la respuesta transitoria se extingue en esencia después de cinco constantes de tiempo. En este momento, el inductor se convierte en un cortocircuito, y la tensión entre sus terminales es de cero. La tensión de fuente V_s entera aparece a través de R . Así, la respuesta en estado estable es


$$i_{ss} = \frac{V_s}{R} \tag{7.57}$$

La sustitución de las ecuaciones (7.56) y (7.57) en la ecuación (7.55) da
 
$$i = Ae^{-t/\tau} + \frac{V_s}{R} \tag{7.58}$$



a)

 

b)

Figura 7.48 Circuito RL con entrada de escalón de tensión.

Ahora se determina la constante A a partir del valor inicial de i . Sea que I_0 es la corriente inicial a través del inductor, la cual puede proceder de una fuente distinta a V_s . Como la corriente a través del inductor no puede cambiar instantáneamente,

$$i(0^+) = i(0^-) = I_0 \quad (7.59)$$

Así, en $t = 0$ la ecuación (7.58) se convierte en

$$I_0 = A + \frac{V_s}{R}$$

De esta expresión se obtiene A como

$$A = I_0 - \frac{V_s}{R}$$

La sustitución de A en la ecuación (7.58) produce

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-t/\tau} \quad (7.60)$$

Esta es la respuesta completa del circuito RL la cual se ilustra en la figura 7.49. La respuesta en la ecuación (7.60) puede escribirse como

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau} \quad (7.61)$$

donde $i(0)$ e $i(\infty)$ son los valores inicial y final de i , respectivamente. Así, para hallar la respuesta escalón de un circuito RL se requieren tres datos:

1. La corriente inicial del inductor $i(0)$ en $t = 0$.
2. La corriente final del inductor $i(\infty)$.
3. La constante de tiempo τ .

Se obtiene el punto 1 del circuito dado para $t < 0$ y los puntos 2 y 3 del circuito para $t > 0$. Una vez determinados estos puntos, se obtiene la respuesta con el uso de la ecuación (7.61). Tenga en cuenta que esta técnica sólo se aplica ante respuestas de tipo escalón.

De nueva cuenta, si la conmutación tiene lugar en el tiempo $t = t_0$ en vez de $t = 0$, la ecuación (7.61) se convierte en

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (7.62)$$

Si $I_0 = 0$, entonces

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/\tau}), & t > 0 \end{cases} \quad (7.63a)$$

o sea

$$i(t) = \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/\tau})u(t) \quad (7.63b)$$

Esta es la respuesta escalón del circuito RL sin corriente inicial del inductor. La tensión en el inductor se obtiene de la ecuación (7.63) aplicando $v = L di/dt$. Así se obtiene

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = V_s \frac{L}{\tau R} e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}, \quad t > 0$$

o sea

$$v(t) = V_s e^{-t/\tau} u(t) \quad (7.64)$$

En la figura 7.50 se muestran las respuestas escalón en las ecuaciones (7.63) y (7.64).

 


Figura 7.49 Respuesta total del circuito RL con corriente inicial del inductor I_0 .

 
 


Figura 7.50 Respuestas escalón de un circuito RL sin corriente inicial del inductor: a) respuesta en corriente, b) respuesta en tensión.

Ejemplo 7.12

 


Figura 7.51 Para el ejemplo 7.12.

Halle $i(t)$ en el circuito de la figura 7.51 para $t > 0$. Suponga que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo.

Solución: Cuando $t < 0$, el resistor de $3\ \Omega$ está en cortocircuito y el inductor actúa como un cortocircuito. La corriente que circula por el inductor en $t = 0^-$ (es decir, justo antes de que $t = 0$) es

$$i(0^-) = \frac{10}{2} = 5\ \text{A}$$

Como la corriente del inductor no puede cambiar instantáneamente,

$$i(0) = i(0^+) = i(0^-) = 5\ \text{A}$$

Cuando $t > 0$ el interruptor está abierto. Los resistores de $2\ \Omega$ y $3\ \Omega$ están en serie, así que

$$i(\infty) = \frac{10}{2 + 3} = 2\ \text{A}$$

La resistencia de Thevenin por las terminales del inductor es

$$R_{\text{Th}} = 2 + 3 = 5\ \Omega$$

En cuanto a la constante de tiempo,

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = \frac{\frac{1}{3}}{5} = \frac{1}{15}\ \text{s}$$

Por tanto,


$$\begin{aligned} i(t) &= i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 2 + (5 - 2)e^{-15t} = 2 + 3e^{-15t}\ \text{A}, \quad t > 0 \end{aligned}$$

Comprobación: En la figura 7.51, para $t > 0$, debe satisfacerse la LTK; esto es,

$$\begin{aligned} 10 &= 5i + L \frac{di}{dt} \\ 5i + L \frac{di}{dt} &= [10 + 15e^{-15t}] + \left[\frac{1}{3}(3)(-15)e^{-15t} \right] = 10 \end{aligned}$$

Esto confirma el resultado.

Problema de práctica 7.12

 

El interruptor en la figura 7.52 ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en $t = 0$. Halle $i(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $(4 + 2e^{-10t})\ \text{A}$ para todo $t > 0$.

Figura 7.52 Para el problema de práctica 7.12.

Ejemplo 7.13

En $t = 0$ el interruptor 1 en la figura 7.53 se cierra, y el interruptor 2 se cierra 4 s después. Halle $i(t)$ para $t > 0$. Calcule i para $t = 2\ \text{s}$ y $t = 5\ \text{s}$.

Solución: Se deben considerar por separado los tres intervalos de tiempo: $t \leq 0$, $0 \leq t \leq 4$ y $t \geq 4$. Para $t < 0$, los interruptores S_1 y S_2 están abiertos, así que $i = 0$. Dado que la corriente del inductor no puede cambiar instantáneamente,

$$i(0^-) = i(0) = i(0^+) = 0$$

 


Figura 7.53 Para el ejemplo 7.13.

Para $0 \leq t \leq 4$, S_1 está cerrado, de modo que los resistores de 4Ω y 6Ω están en serie. (Recuerde que en ese momento S_2 también está abierto.) Así, suponiendo por ahora que S_1 está cerrado para siempre,

$$i(\infty) = \frac{40}{4 + 6} = 4 \text{ A}, \quad R_{\text{Th}} = 4 + 6 = 10 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

Por lo tanto,

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 4 + (0 - 4)e^{-2t} = 4(1 - e^{-2t}) \text{ A}, \quad 0 \leq t \leq 4$$

Para $t \geq 4$, S_2 está cerrado; la fuente de tensión de 10 V se conecta, y el circuito cambia. Este súbito cambio no afecta la corriente del inductor, porque la corriente no puede cambiar abruptamente. Entonces, la corriente inicial es

$$i(4) = i(4^-) = 4(1 - e^{-8}) \approx 4 \text{ A}$$

Para hallar $i(\infty)$ sea v la tensión en el nodo P de la figura 7.53. Al aplicar la LCK,

$$\frac{40 - v}{4} + \frac{10 - v}{2} = \frac{v}{6} \quad \Rightarrow \quad v = \frac{180}{11} \text{ V}$$

$$i(\infty) = \frac{v}{6} = \frac{30}{11} = 2.727 \text{ A}$$

La resistencia de Thevenin en las terminales del inductor es

$$R_{\text{Th}} = 4 \parallel 2 + 6 = \frac{4 \times 2}{6} + 6 = \frac{22}{3} \Omega$$

y

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = \frac{5}{\frac{22}{3}} = \frac{15}{22} \text{ s}$$

De ahí que $i(t) = i(\infty) + [i(4) - i(\infty)]e^{-(t-4)/\tau}$, $t \geq 4$

Se necesita $(t - 4)$ en la función exponencial, a causa del retraso. Así,

$$i(t) = 2.727 + (4 - 2.727)e^{-(t-4)/\tau}, \quad \tau = \frac{15}{22}$$

$$= 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, \quad t \geq 4$$

Al reunir todo esto,

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 4(1 - e^{-2t}), & 0 \leq t \leq 4 \\ 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, & t \geq 4 \end{cases}$$

$$\text{En } t = 2, \quad i(2) = 4(1 - e^{-4}) = 3.93 \text{ A}$$

$$\text{En } t = 5, \quad i(5) = 2.727 + 1.273e^{-1.4667} = 3.02 \text{ A}$$

Problema de práctica 7.13

 


Figura 7.54 Para el problema de práctica 7.13.

El interruptor S_1 en la figura 7.54 se cierra en $t = 0$ y el interruptor S_2 se cierra en $t = 2$ s. Calcule $i(t)$ para cualquier t . Halle $i(1)$ e $i(1)$.

Respuesta:

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2(1 - e^{-9t}), & 0 < t < 2 \\ 3.6 - 1.6e^{-5(t-2)}, & t > 2 \end{cases}$$

$$i(1) = 1.9997 \text{ A}, \quad i(3) = 3.589 \text{ A}.$$

7.7 † Circuitos de primer orden con amplificadores operacionales

Un circuito con un amplificador operacional que contenga un elemento de almacenamiento exhibirá un comportamiento de primer orden. Los diferenciadores e integradores tratados en la sección 6.6 son ejemplos de circuitos de amplificadores operacionales de primer orden. También por razones prácticas, en esta ocasión los inductores difícilmente se emplean en circuitos de amplificadores operacionales; por tanto, los circuitos de amplificadores operacionales considerados aquí son del tipo RC .

Como de costumbre, se analizan circuitos de amplificadores operacionales aplicando el análisis nodal. A veces el circuito equivalente de Thevenin se utiliza para reducir el circuito de amplificador operacional en uno fácil de manejar. Los tres ejemplos siguientes ilustran estos conceptos. El primero se refiere a un circuito de amplificador operacional sin fuente, mientras que los otros dos implican respuestas de escalón. Los tres se han seleccionado con cuidado para cubrir todos los tipos RC posibles de circuitos de amplificadores operacionales, dependiendo de la ubicación del capacitor respecto al amplificador operacional; esto es, el capacitor puede ubicarse en la entrada, la salida o el lazo de retroalimentación.

Ejemplo 7.14

En referencia al circuito del amplificador operacional de la figura 7.55a), halle v_o para $t > 0$, dado que $v(0) = 3 \text{ V}$. Sean $R_f = 80 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ y $C = 5 \mu\text{F}$.

Solución: Este problema puede resolverse de dos maneras:

■ **MÉTODO 1** Considere el circuito de la figura 7.55a). Derívese la ecuación diferencial correspondiente aplicando el análisis nodal. Si v_1 es la tensión en el nodo 1, en ese nodo la LCK da por resultado

$$\frac{0 - v_1}{R_1} = C \frac{dv}{dt} \quad (7.14.1)$$

Puesto que los nodos 2 y 3 deben estar al mismo potencial, el potencial en el nodo 2 es de cero. Así, $v_1 - 0 = v$ o $v_1 = v$ y la ecuación (7.14.1) se convierte en

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{CR_1} = 0 \quad (7.14.2)$$

Esta ecuación es similar a la ecuación (7.4b), de modo que la solución se obtiene de la misma manera que en la sección 7.2, es decir

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = R_1 C \quad (7.14.3)$$

donde V_0 es la tensión inicial a lo largo del capacitor. Pero $v(0) = 3 = V_0$ y $\tau = 20 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} = 0.1$. En consecuencia,

$$v(t) = 3e^{-10t} \tag{7.14.4}$$

La aplicación de la LCK al nodo 2 da como resultado

$$C \frac{dv}{dt} = \frac{0 - v_o}{R_f}$$

o sea

$$v_o = -R_f C \frac{dv}{dt} \tag{7.14.5}$$

Ahora se puede hallar v_o de esta forma:

$$v_o = -80 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} (-30e^{-10t}) = 12e^{-10t} \text{ V}, \quad t > 0$$

■ **MÉTODO 2** Aplíquese el método abreviado de la ecuación (7.53). Se debe hallar $v_o(0^+)$, $v_o(\infty)$ y τ . Dado que $v(0^+) = v(0^-) = 3 \text{ V}$, se aplica la LCK al nodo 2 del circuito de la figura 7.55b) para obtener

$$\frac{3}{20\,000} + \frac{0 - v_o(0^+)}{80\,000} = 0$$

o $v_o(0^+) = 12 \text{ V}$. Como el circuito no tiene fuente, $v(\infty) = 0 \text{ V}$. Para hallar τ , se necesita la resistencia equivalente R_{eq} entre las terminales del capacitor. Si se elimina el capacitor y se reemplaza por una fuente de corriente de 1 A, se tiene el circuito que aparece en la figura 7.55c). La aplicación de la LTK al lazo de entrada produce

$$20\,000(1) - v = 0 \quad \Rightarrow \quad v = 20 \text{ kV}$$

Por consiguiente,

$$R_{eq} = \frac{v}{1} = 20 \text{ k}\Omega$$


y $\tau = R_{eq}C = 0.1$. Así,

$$\begin{aligned} v_o(t) &= v_o(\infty) + [v_o(0) - v_o(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 0 + (12 - 0)e^{-10t} = 12e^{-10t} \text{ V}, \quad t > 0 \end{aligned}$$


como se obtuvo anteriormente.

En relación con el circuito del amplificador operacional de la figura 7.56, halle v_o para $t > 0$ si $v(0) = 4 \text{ V}$. Suponga que $R_f = 50 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 10 \mu\text{F}$.


Respuesta: $-4e^{-2t} \text{ V}, t > 0$.

 

a)

 

b)

 

c)

Figura 7.55 Para el ejemplo 7.14.

Problema de práctica 7.14

 


Figura 7.56 Para el problema de práctica 7.14.

Determine $v(t)$ y $v_o(t)$ en el circuito de la figura 7.57.

Ejemplo 7.15

 


Figura 7.57 Para el ejemplo 7.15.

Solución: Este problema puede resolverse de dos maneras, justo como el del ejemplo anterior. Sin embargo, sólo se aplicará el segundo método. Como lo que se busca es la respuesta escalón, se puede aplicar la ecuación (7.53) y escribir

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}, \quad t > 0 \quad (7.15.1)$$

donde sólo se necesita hallar la constante de tiempo τ , el valor inicial $v(0)$ y el valor final $v(\infty)$. Adviértase que esto se aplica estrictamente a la tensión del capacitor debida a la entrada del escalón. Puesto que no entra corriente a las terminales de entrada del amplificador operacional, los elementos en el lazo de retroalimentación del amplificador constituyen un circuito RC con

$$\tau = RC = 50 \times 10^3 \times 10^{-6} = 0.05 \quad (7.15.2)$$

Para $t < 0$, el interruptor está abierto y no hay tensión en el capacitor. Así, $v(0) = 0$. Para $t > 0$, se obtiene la tensión en el nodo 1 por división de tensión como

$$v_1 = \frac{20}{20 + 10} 3 = 2 \text{ V} \quad (7.15.3)$$

Dado que en el lazo de entrada no hay ningún elemento de almacenamiento, v_1 permanece constante para cualquier t . En estado estable, el capacitor actúa como un circuito abierto, de modo que el circuito del amplificador operacional es un amplificador no inversor. Así,

$$v_o(\infty) = \left(1 + \frac{50}{20}\right)v_1 = 3.5 \times 2 = 7 \text{ V} \quad (7.15.4)$$

$$\text{Pero} \quad v_1 - v_o = v \quad (7.15.5)$$

$$\text{de tal forma que} \quad v(\infty) = 2 - 7 = -5 \text{ V}$$

La sustitución de τ , $v(0)$ y $v(\infty)$ en la ecuación (7.15.1) da


$$v(t) = -5 + [0 - (-5)]e^{-20t} = 5(e^{-20t} - 1) \text{ V}, \quad t > 0 \quad (7.15.6)$$

De las ecuaciones (7.15.3), (7.15.5) y (7.15.6) se obtiene

$$v_o(t) = v_1(t) - v(t) = 7 - 5e^{-20t} \text{ V}, \quad t > 0 \quad (7.15.7)$$

 Problema de práctica 7.15

Halle $v(t)$ y $v_o(t)$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 7.58.



Respuesta: (Observe que la tensión por el capacitor y la tensión de salida deben ser ambas iguales a cero, para $t < 0$, ya que la entrada era de cero para todo $t < 0$.) $40(1 - e^{-10t}) u(t)$ mV, $40(e^{-10t} - 1) u(t)$ mV.

Figura 7.58 Para el problema de práctica 7.15.

Ejemplo 7.16

Halle la respuesta de escalón $v_o(t)$ para $t > 0$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 7.59. Sean $v_i = 2u(t)$ V, $R_1 = 20$ kΩ, $R_f = 50$ kΩ, $R_2 = R_3 = 10$ kΩ, $C = 2$ μF.

Solución: Nótese que el capacitor del ejemplo 7.14 se ubicaba en el lazo de entrada, mientras que el del ejemplo 7.15 está en el lazo de retroalimentación. En este ejemplo el capacitor

se sitúa en la salida del amplificador operacional. También esta vez se puede resolver el problema aplicando directamente el análisis nodal. Pero el empleo del circuito equivalente de Thevenin puede simplificar el problema.

Se elimina temporalmente el capacitor y se halla el equivalente de Thevenin en sus terminales. Para obtener V_{Th} , considere el circuito de la figura 7.60a). Dado que el circuito es un amplificador inversor,

$$V_{ab} = -\frac{R_f}{R_1}v_i$$

Por división de tensión,

$$V_{Th} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}V_{ab} = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}\frac{R_f}{R_1}v_i$$

Para obtener R_{Th} , considere el circuito de la figura 7.60b), donde R_o es la resistencia de salida del amplificador operacional. Puesto que se está suponiendo un amplificador operacional ideal, $R_o = 0$, y

$$R_{Th} = R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

Al sustituir los valores numéricos dados,

$$V_{Th} = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}\frac{R_f}{R_1}v_i = -\frac{10}{20}\frac{50}{20}2u(t) = -2.5u(t)$$

$$R_{Th} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 5 \text{ k}\Omega$$

El circuito equivalente de Thevenin se presenta en la figura 7.61, la cual es similar a la figura 7.40. De ahí que la solución sea similar a la de la ecuación (7.48); esto es,

$$v_o(t) = -2.5(1 - e^{-t/\tau})u(t)$$

donde $\tau = R_{Th}C = 5 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} = 0.01$. Así, la respuesta de escalón para $t > 0$ es

$$v_o(t) = 2.5(e^{-100t} - 1)u(t) \text{ V}$$



 


Figura 7.59 Para el ejemplo 7.16.

 

a)

 

b)

Figura 7.60 Obtención de V_{Th} y R_{Th} a través del capacitor de la figura 7.59.

 


Figura 7.61 Circuito equivalente de Thevenin del circuito de la figura 7.59.

Obtenga la respuesta escalón $v_o(t)$ del circuito de la figura 7.62. Sean $v_i = 4.5u(t)$ V, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_f = 40 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 2 \mu\text{F}$.

Respuesta: $13.5(1 - e^{-50t})u(t)$ V.

7.8 Análisis transitorio con PSpice

Como se explicó en la sección 7.5, la respuesta transitoria es la respuesta temporal del circuito que pronto desaparece. PSpice puede usarse para obtener la respuesta transitoria de un circuito con elementos de almacenamiento. La sección D.4 del apéndice D contiene una revisión de análisis de transitorios usando PSpice for Windows. Es recomendable que lea esa sección antes de continuar con esta.

Problema de práctica 7.16

 


Figura 7.62 Para el problema de práctica 7.16.

PSpice usa “transitorio” en el sentido de “función del tiempo”. Así, la respuesta transitoria en *PSpice* realmente podría no extinguirse de acuerdo con lo esperado.

De ser necesario, primero se efectúa análisis en cd con *PSpice* para determinar las condiciones iniciales. Estas se utilizan después en el análisis de transitorios con *PSpice* para obtener las respuestas transitorias. Se recomienda, aunque no es indispensable, que durante ese análisis en cd todos los capacitores estén en circuito abierto, y todos los inductores en cortocircuito.

Ejemplo 7.17

 


Figura 7.63 Para el ejemplo 7.17.

Use *PSpice* para hallar la respuesta $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.63.

Solución: La resolución de este problema a mano da $i(0) = 0$, $i(\infty) = 2$ A, $R_{Th} = 6$, $\tau = 3/6 = 0.5$ s, así que

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau} = 2(1 - e^{-2t}), \quad t > 0$$

Para usar *PSpice*, primero se dibuja el esquema que aparece en la figura 7.64. Recuérdese del apéndice D que el nombre de parte para un interruptor cerrado es Sw_tclose. No es necesario especificar la condición inicial del inductor, porque *PSpice* la determinará con base en el circuito. Al seleccionar **Analysis/Setup/Transient**, se fija *Print Step* en 25 ms y *Final Step* en $5\tau = 2.5$ s. Tras guardar el circuito, se simula seleccionando **Analysis/Simulate**. En la ventana *A/D* de *PSpice* se selecciona **Trace/Add** para exhibir $-I(L1)$ como la corriente a través del inductor. En la figura 7.65 se muestra la gráfica de $i(t)$, la cual concuerda con la obtenida mediante el cálculo manual.

 


Figura 7.65 Para el ejemplo 7.17; respuesta del circuito de la figura 7.63.


 


Figura 7.64 Esquema del circuito de la figura 7.63.

Nótese que el signo negativo de $I(L1)$ es necesario, ya que la corriente entra por la terminal superior del inductor, que es la terminal negativa luego de una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una forma de evitar el signo negativo es garantizar que la corriente entre por la terminal 1 del inductor. Para obtener la dirección deseada del flujo positivo de corriente, el símbolo del inductor inicialmente horizontal debe hacerse girar 270° en sentido contrario a las manecillas del reloj y colocársele en la dirección deseada.

Problema de práctica 7.17

 

En referencia al circuito de la figura 7.66, use *Pspice* para hallar $v(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $v(t) = 8(1 - e^{-t})$ V, $t > 0$. La respuesta es de forma similar a la de la figura 7.65.

Figura 7.66 Para el problema de práctica 7.17.

Ejemplo 7.18

En el circuito de la figura 7.67a), determine la respuesta $v(t)$.

Solución:

1. **Definir.** El problema está claramente formulado y el circuito claramente rotulado.
2. **Presentar.** Dado el circuito que aparece en la figura 7.67a), determine la respuesta $v(t)$.

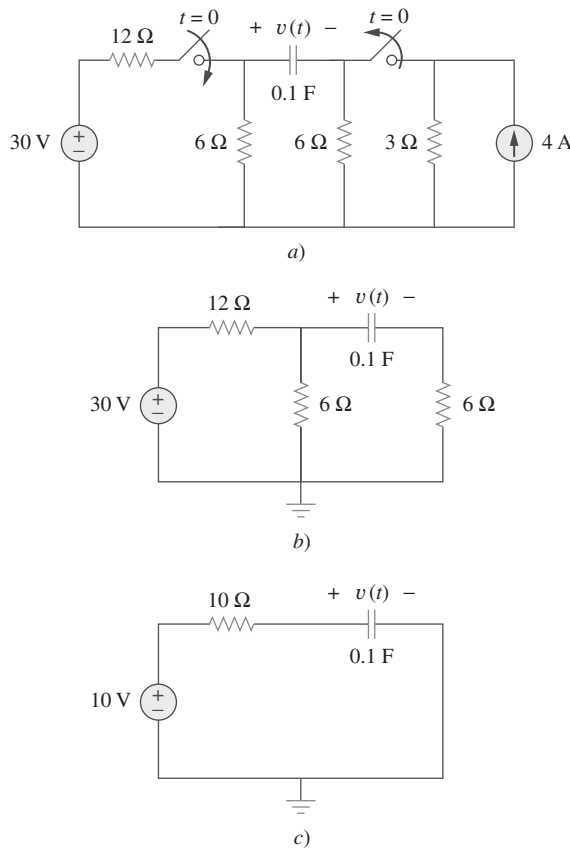


Figura 7.67 Para el ejemplo 7.18. Circuito original *a*), circuito para $t > 0$ *b*), y circuito reducido para $t > 0$ *c*).

3. **Alternativas.** Se puede resolver este circuito aplicando técnicas de análisis de circuitos, análisis nodal, análisis de lazo o *PSpice*. Resuélvase el problema usando técnicas de análisis de circuitos (en esta ocasión circuitos equivalentes de Thevenin) y compruébese después la respuesta usando dos métodos de *PSpice*.
4. **Intentar.** Para el tiempo $t < 0$ el interruptor de la izquierda está abierto y el de la derecha está cerrado. Supóngase que el interruptor de la derecha ha estado cerrado el tiempo suficiente para que el circuito llegue al estado estable; así, el capacitor actúa como un circuito abierto y la corriente procedente de la fuente de 4 A fluye por la combinación en paralelo de los resistores de 6 Ω y 3 Ω ($6 \parallel 3 = 18/9 = 2$), lo que produce una tensión $2 \times 4 = 8 \text{ V} = -v(0)$.

En $t > 0$, el interruptor de la izquierda se cierra y el de la derecha se abre, lo que produce el circuito que se muestra en la figura 7.67*b*).

La manera más sencilla de completar la solución es hallar el circuito equivalente de Thevenin visto desde el capacitor. La tensión de circuito abierto (eliminado el capacitor) es igual a la caída de tensión en el resistor de 6 Ω de la izquierda, o 10 V (la tensión cae de modo uniforme en el resistor de 12 Ω , 20 V, y a través del resistor de 6 Ω , 10 V). Esta es V_{Th} . La resistencia que va hacia dentro desde donde estaba el capacitor es igual a $12 \parallel 6 + 6 = 72/18 + 6 = 10 \Omega$, lo cual es la R_{eq} . Esto produce el circuito equivalente de Thevenin que aparece en la figura 7.67*c*). Al conjuntar las condiciones de frontera ($v(0) = -8 \text{ V}$ y $v(\infty) = 10 \text{ V}$) y $\tau = RC = 1$, se obtiene

$$v(t) = 10 - 18e^{-t} \text{ V}$$

5. **Evaluar.** Hay dos maneras de resolver este problema usando *PSpice*.

■ **MÉTODO 1** Una manera es hacer primero el análisis en cd de *PSpice* para determinar la tensión inicial del capacitor. El esquema del circuito correspondiente se observa en la figura 7.68*a*). Se han insertado dos pseudocomponentes VIEWPOINT para me-

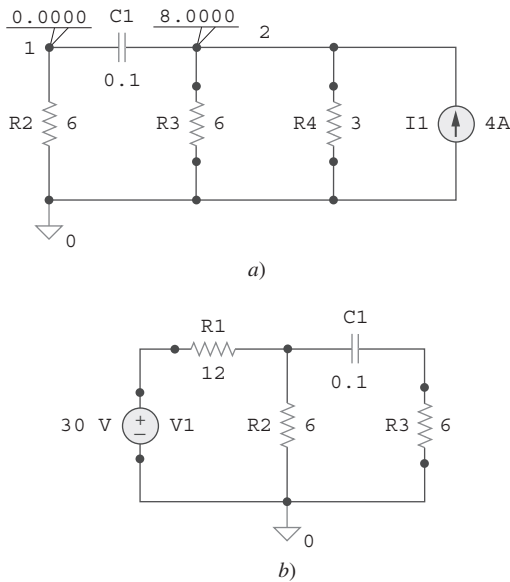


Figura 7.68 a) Esquema para el análisis en cd para obtener $v(0)$, b) esquema para el análisis de transitorios realizado para obtener la respuesta $v(t)$.

dir la tensión en los nodos 1 y 2. Al simular el circuito se obtiene los valores exhibidos en la figura 7.68a) como $V_1 = 0$ V y $V_2 = 8$ V. Así, la tensión inicial del capacitor es $v(t) = V_1 - V_2 = -8$ V. El análisis transitorio de *PSpice* se sirve de este valor junto con el esquema de la figura 7.68b). Una vez trazado el esquema de esta última figura, se inserta la tensión inicial del capacitor como $IC = -8$. Se selecciona **Analysis/Setup/Transient** y se fija *Print Step* en 0.1 s y *Final Step* en $4\tau = 4$ s. Tras guardar el circuito, se selecciona **Analysis/Simulate** para simular el circuito. En la ventana *A/D* de *PSpice* se selecciona **Trace/ Add** y se despliega $V(R2:2) - V(R3:2)$ o $V(C1:1) - V(C1:2)$ como la tensión del capacitor $v(t)$. La gráfica de $v(t)$ se muestra en la figura 7.69. Esto concuerda con el resultado obtenido por cálculo manual, $v(t) = 10 - 18e^{-t}$ V.

 


Figura 7.69 Respuesta $v(t)$ del circuito de la figura 7.67.

■ **MÉTODO 2** Se puede simular el circuito de la figura 7.67 directamente, ya que *PSpice* puede manejar los interruptores abierto y cerrado y determinar automáticamente las condiciones iniciales. Siguiendo este método, se traza el esquema que aparece en la figura 7.70. Después de dibujar el circuito, se selecciona **Analysis/Setup/Transient** y se fija *Print Step* en 0.1 s y *Final Step* en $4\tau = 4$ s. Se guarda el circuito y se selecciona **Analysis/Simulate** para simular el circuito. En la ventana *A/D* de *PSpice* se selecciona **Trace/Add** y se despliega $V(R2:2) - V(R3:2)$ como la tensión del capacitor $v(t)$. La gráfica de $v(t)$ es igual a la que aparece en la figura 7.69.

 


Figura 7.70 Para el ejemplo 7.18.

6. **¿Satisfactorio?** Es evidente que se ha hallado el valor de la respuesta de salida $v(t)$, tal como se pidió en el enunciado del problema. La comprobación valida esa solución. Se puede presentar todo esto como una solución completa del problema.

Problema de práctica 7.18

El interruptor en la figura 7.71 estuvo abierto mucho tiempo, pero se cerró en $t = 0$. Si $i(0) = 10$ A, halle $i(t)$ para $t > 0$ a mano y también con *PSpice*.


Respuesta: $i(t) = 6 + 4e^{-5t}$ A. La gráfica de $i(t)$ obtenida mediante el análisis con PSpice se muestra en la figura 7.72.

7.9 † Aplicaciones

Los diversos dispositivos en los que los circuitos RC y RL encuentran aplicación incluyen el filtrado en fuentes de potencia de cd, circuitos suavizadores en comunicaciones digitales, diferenciadores, integradores, circuitos de retraso y circuitos relevadores. Algunas de estas aplicaciones utilizan constantes de tiempo grandes o pequeñas de los circuitos RC o RL . Aquí se considerarán cuatro aplicaciones simples. Las dos primeras son circuitos RC , las otras dos son circuitos RL .

 7.9.1 Circuitos de retraso

Un circuito RC puede emplearse para proporcionar diferentes retrasos. En la figura 7.73 se presenta un circuito de este tipo. Consta básicamente de un circuito RC con el capacitor conectado en paralelo con una lámpara de neón. La fuente de tensión puede ser suficiente para encender la lámpara. Cuando el interruptor se cierra, la tensión del capacitor aumenta gradualmente hasta 110 V a un ritmo determinado por la constante de tiempo del circuito $(R_1 + R_2)C$. La lámpara actuará como un circuito abierto y no emitirá luz hasta que la tensión entre sus extremos exceda un nivel particular, por ejemplo 70 V. Una vez alcanzado el nivel de tensión, la lámpara se enciende, y el capacitor se descarga a través de ella. Debido a la baja resistencia de la lámpara cuando está encendida, la tensión del capacitor disminuye rápidamente y la lámpara se apaga. Ésta actúa de nuevo como circuito abierto y el capacitor se recarga. Mediante el ajuste de R_2 , se pueden introducir retrasos cortos o largos en el circuito y hacer que la lámpara se encienda, se recargue y vuelva a encenderse repetidamente cada determinada constante de tiempo $\tau = (R_1 + R_2)C$ a causa de que transcurre un periodo τ antes de que la tensión del capacitor sea suficientemente alta para encender la lámpara o suficientemente baja para apagarla.



Las luces intermitentes de advertencia comunes en los emplazamientos de construcción de caminos son un ejemplo de la utilidad de tal circuito de retraso RC .

Considere el circuito de la figura 7.73 y suponga que $R_1 = 1.5 \text{ M}\Omega$, $0 < R_2 < 2.5 \text{ M}\Omega$. a) Calcule los límites extremos de la constante de tiempo del circuito. b) ¿Cuánto tarda en encenderse la lámpara por primera vez después de que el interruptor ha estado cerrado? Permita que R_2 adopte su mayor valor.

Solución:

a) El menor valor de R_2 es 0Ω y la correspondiente constante de tiempo del circuito es

$$\tau = (R_1 + R_2)C = (1.5 \times 10^6 + 0) \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.15 \text{ s}$$

El valor mayor de R_2 es $2.5 \text{ M}\Omega$ y la correspondiente constante de tiempo del circuito es

$$\tau = (R_1 + R_2)C = (1.5 + 2.5) \times 10^6 \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.4 \text{ s}$$

 


Figura 7.71 Para el problema de práctica 7.18.

 


Figura 7.72 Para el problema de práctica 7.18.

Figura 7.73 Circuito RC de retraso.

Ejemplo 7.19

Así, mediante el adecuado diseño del circuito, la constante de tiempo puede ajustarse para introducir en el circuito el retraso adecuado.

b) Suponiendo que el capacitor está inicialmente descargado, $v_C(0) = 0$, mientras que $v_C(\infty) = 110$. Pero

$$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 110[1 - e^{-t/\tau}]$$

donde $\tau = 0.4$ s, como se calculó en el inciso a). La lámpara se enciende cuando $v_C = 70$ V. Si $v_C(t) = 70$ V en $t = t_0$ entonces

$$70 = 110[1 - e^{-t_0/\tau}] \Rightarrow \frac{7}{11} = 1 - e^{-t_0/\tau}$$

o sea

$$e^{-t_0/\tau} = \frac{4}{11} \Rightarrow e^{t_0/\tau} = \frac{11}{4}$$

Al tomar el logaritmo natural de ambos miembros se obtiene

$$t_0 = \tau \ln \frac{11}{4} = 0.4 \ln 2.75 = 0.4046 \text{ s}$$

Una fórmula más general para hallar t_0 es

$$t_0 = \tau \ln \frac{-v(\infty)}{v(t_0) - v(\infty)}$$

La lámpara se encenderá repetidamente cada t_0 segundos si y sólo si $v(t_0) < v(\infty)$.

Problema de práctica 7.19

 


Figura 7.74 Para el problema de práctica 7.19.

El circuito RC de la figura 7.74 se diseña para operar una alarma que se activa cuando la corriente que circula por él excede de $120 \mu\text{A}$. Si $0 \leq R \leq 6 \text{ k}\Omega$, halle el intervalo de retraso que el resistor variable puede crear.

Respuesta: Entre 47.23 ms y 124 ms.

7.9.2 Unidad de flash fotográfico

Una unidad de flash electrónico constituye un ejemplo común de circuito RC. Esta aplicación aprovecha la propiedad del capacitor para oponerse a cambios abruptos de tensión. En la figura 7.75 se advierte un circuito simplificado. Este consta en esencia de una fuente de alta tensión de cd, un resistor limitador de corriente grande R_1 , y un capacitor C en paralelo con la lámpara del flash de baja resistencia R_2 . Cuando el interruptor está en la posición 1, el capacitor se carga lentamente, debido a la elevada constante de tiempo ($\tau_1 = R_1 C$). Como se muestra en la figura 7.76, la tensión del capacitor aumenta en forma gradual de cero a V_s mientras que su corriente decrece en


 


Figura 7.75 Circuito de unidad de flash que suministra carga lenta en la posición 1 y descarga rápida en la posición 2.

Figura 7.76 a) Tensión del capacitor que exhibe carga lenta y descarga rápida, b) corriente del capacitor que exhibe baja corriente de carga $I_1 = V_s/R_1$ y alta corriente de descarga $I_2 = V_s/R_2$.

 

forma gradual de $I_1 = V_s/R_1$ a cero. El tiempo de carga es aproximadamente cinco veces la constante de tiempo,

$$t_{\text{carga}} = 5R_1C \quad (7.65)$$

Con el interruptor en la posición 2, la tensión del capacitor se descarga. La baja resistencia R_2 de la lámpara permite una alta corriente de descarga con un máximo de $I_2 = V_s/R_2$ en un lapso breve, como se describe de manera gráfica en la figura 7.76b). La descarga tiene lugar en aproximadamente cinco veces la constante de tiempo,

$$t_{\text{descarga}} = 5R_2C \quad (7.66)$$

Así, el circuito RC simple de la figura 7.75 proporciona un pulso de corta duración y alta corriente. Tal circuito también se aplica en la electrosoldadura por puntos y el tubo transmisor de radar.

Un disparador de flash electrónico tiene un resistor limitador de corriente de $6 \text{ k}\Omega$ y un capacitor electrolítico de $2000 \mu\text{F}$ cargado a 240 V . Si la resistencia de la lámpara es de 12Ω halle: *a)* la corriente de carga máxima, *b)* el tiempo requerido por el capacitor para cargarse por completo, *c)* la corriente de descarga máxima, *d)* la energía total almacenada en el capacitor y *e)* la potencia promedio disipada por la lámpara.

Ejemplo 7.20

Solución:

a) La máxima corriente de carga es

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1} = \frac{240}{6 \times 10^3} = 40 \text{ mA}$$

b) A partir de la ecuación (7.65),

$$t_{\text{carga}} = 5R_1C = 5 \times 6 \times 10^3 \times 2000 \times 10^{-6} = 60 \text{ s} = 1 \text{ minuto}$$

c) La corriente de descarga pico es

$$I_2 = \frac{V_s}{R_2} = \frac{240}{12} = 20 \text{ A}$$

d) La energía almacenada es

$$W = \frac{1}{2}CV_s^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 10^{-6} \times 240^2 = 57.6 \text{ J}$$

e) La energía almacenada en el capacitor se disipa en la lámpara durante el periodo de descarga. A partir de la ecuación (7.66),

$$t_{\text{descarga}} = 5R_2C = 5 \times 12 \times 2000 \times 10^{-6} = 0.12 \text{ s}$$

Así, la potencia promedio disipada es

$$p = \frac{W}{t_{\text{descarga}}} = \frac{57.6}{0.12} = 480 \text{ watts}$$

La unidad de flash de una cámara tiene un capacitor de 2 mF cargado a 80 V .

Problema de práctica 7.20

- ¿Cuánta carga hay en el capacitor?
- ¿Cuál es la energía almacenada en el capacitor?
- Si el flash se enciende en 0.8 ms , ¿cuál es la corriente promedio a través del tubo del flash?
- ¿Cuánta potencia se suministra al tubo del flash?

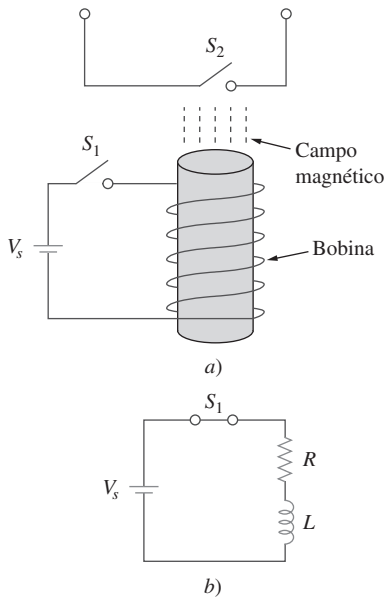


Figura 7.77 Circuito relevador.

- e) Una vez tomada una fotografía, el capacitor debe ser recargado por una unidad alimentadora que suministra un máximo de 5 mA. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse el capacitor?

Respuesta: a) 0.16 C, b) 6.4 J, c) 200 A, d) 8 kW, e) 32 s.

7.9.3 Circuitos relevadores

Un interruptor controlado magnéticamente se llama *relevador*. Es esencialmente un dispositivo electromagnético que sirve para abrir o cerrar un interruptor que controla a otro circuito. En la figura 7.77a) se muestra un circuito relevador usual. El circuito de una bobina es un circuito RL como el de la figura 7.77b), donde R y L son la resistencia y la inductancia de la bobina. Cuando el interruptor S_1 de la figura 7.77a) se cierra, el circuito de bobina se activa. La corriente de la bobina aumenta en forma gradual y produce un campo magnético. A la larga el campo magnético es suficientemente fuerte para atraer al contacto móvil del otro circuito y cerrar el interruptor S_2 . En ese momento, se dice que el relevador está *activado*. El intervalo t_d entre el cierre de los interruptores S_1 y S_2 se llama *tiempo de retraso del relevador*.

Los relevadores se emplearon en los primeros circuitos digitales y aún se utilizan en circuitos de conmutación alta potencia.

Ejemplo 7.21

La bobina de cierto relevador es operada con una batería de 12 V. Si la bobina tiene una resistencia de 150Ω y una inductancia de 30 mH y la corriente necesaria para activarla es de 50 mA, calcule el tiempo de retardo del relevador.

Solución: La corriente a través de la bobina la da

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$$

donde
$$i(0) = 0, \quad i(\infty) = \frac{12}{150} = 80 \text{ mA}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{30 \times 10^{-3}}{150} = 0.2 \text{ ms}$$

Así,
$$i(t) = 80[1 - e^{-t/\tau}] \text{ mA}$$

Si $i(t_d) = 50 \text{ mA}$, entonces

$$50 = 80[1 - e^{-t_d/\tau}] \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{8} = 1 - e^{-t_d/\tau}$$

o sea
$$e^{-t_d/\tau} = \frac{3}{8} \quad \Rightarrow \quad e^{t_d/\tau} = \frac{8}{3}$$

Al tomar el logaritmo natural de ambos miembros se obtiene

$$t_d = \tau \ln \frac{8}{3} = 0.2 \ln \frac{8}{3} \text{ ms} = 0.1962 \text{ ms}$$

Alternativamente, se puede hallar t_d usando

$$t_d = \tau \ln \frac{i(0) - i(\infty)}{i(t_d) - i(\infty)}$$

Problema de práctica 7.21

Un relevador tiene una resistencia de 200Ω y una inductancia de 500 mH. Los contactos del relevador se cierran cuando la corriente a través de la bobina llega a 350 mA.

¿Cuánto tiempo transcurre entre la aplicación de 110 V a la bobina y el cierre de los contactos?

Respuesta: 2.529 ms.

7.9.4 Circuito de encendido de un automóvil

La capacidad de los inductores para oponerse a rápidos cambios de corriente los vuelve útiles para la generación de arcos o chispas. Un sistema de encendido de automóvil aprovecha esta característica.

El motor de gasolina de un automóvil requiere que la mezcla combustible-aire en cada cilindro se encienda en los momentos adecuados. Esto se logra por medio de una bujía (figura 7.78), que consta en esencia de un par de electrodos separados por un entrehierro. Mediante la creación de gran tensión (miles de volts) entre los electrodos, se forma una chispa en ese espacio, lo que enciende el combustible. Pero, ¿cómo puede obtenerse una tensión tan grande de la batería del auto, que sólo suministra 12 V? Esto se logra por medio de un inductor (la bobina de chispa) L . Puesto que la tensión en el inductor es $v = L di/dt$ se puede aumentar di/dt generando un cambio de corriente alto en un tiempo muy corto. Cuando el interruptor de encendido en la figura 7.78 se cierra, la corriente a través del inductor aumenta en forma gradual hasta alcanzar un valor final de $i = V_s/R$, donde $V_s = 12$ V. También esta vez el tiempo que tarda en cargarse el inductor es cinco veces la *constante de tiempo* del circuito ($\tau = L/R$),

$$t_{\text{carga}} = 5 \frac{L}{R} \quad (7.67)$$

Dado que en estado estable i es constante, $di/dt = 0$ y la tensión del inductor $v = 0$. Cuando el interruptor se abre de repente, se crea gran tensión en el inductor (debido al campo que rápidamente se colapsa), lo que provoca una chispa o arco en el entrehierro. La chispa continúa hasta que la energía almacenada en el inductor se disipa en la descarga disruptiva. En los laboratorios, cuando uno está trabajando con circuitos inductivos, este mismo efecto causa un choque muy peligroso y se debe tener cuidado.

 


Figura 7.78 Circuito del sistema de encendido de un automóvil.

Un solenoide con una resistencia de 4Ω e inductancia de 6 mH se emplea en un circuito de encendido de automóvil similar al de la figura 7.78. Si la batería suministra 12 V, determine: la corriente final a través del solenoide cuando el interruptor se cierra; la energía almacenada en la bobina, y la tensión en el entrehierro, suponiendo que el interruptor tarda $1 \mu\text{s}$ en abrirse.

Ejemplo 7.22

Solución: La corriente final que circula por la bobina es

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$$

La energía almacenada en la bobina es

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-3} \times 3^2 = 27 \text{ mJ}$$

La tensión en el entrehierro es

$$V = L \frac{\Delta I}{\Delta t} = 6 \times 10^{-3} \times \frac{3}{1 \times 10^{-6}} = 18 \text{ kV}$$

La bobina de chispa de un sistema de encendido de automóvil tiene una inductancia de 20 mH y una resistencia de 5Ω . Con una tensión de alimentación de 12 V, calcule: el

Problema de práctica 7.22

tiempo necesario para que la bobina se cargue por completo; la energía almacenada en ella, y la tensión creada en el entrehierro de la bujía si el interruptor se abre en $2 \mu\text{s}$.

Respuesta: 20 ms, 57.6 mJ y 24 kV.

7.10 Resumen

1. El análisis contenido en este capítulo es aplicable a cualquier circuito que pueda reducirse en un circuito equivalente que comprenda un resistor y un solo elemento de almacenamiento de energía (inductor o capacitor). Tal circuito es de primer orden a causa de que su comportamiento lo describe por una ecuación diferencial de primer orden. Al analizar circuitos RC y RL siempre debe tenerse en cuenta que el capacitor es un circuito abierto en condiciones de cd de estado estable, mientras que el inductor es un cortocircuito en condiciones de cd de estado estable.
2. La respuesta natural se obtiene cuando no está presente ninguna fuente independiente. Tiene la forma general

$$x(t) = x(0)e^{-t/\tau}$$

donde x representa la corriente (o tensión) a través de un resistor, un capacitor o un inductor y $x(0)$ es el valor inicial de x . A causa de que la mayoría de los circuitos prácticos siempre tienen pérdidas, la respuesta natural es una respuesta transitoria, lo que quiere decir que se extingue con el tiempo.

3. La constante de tiempo τ es el tiempo requerido para que una respuesta decaiga a $1/e$ de su valor inicial. En circuitos RC , $\tau = RC$ y en circuitos RL , $\tau = L/R$.
4. Las funciones de singularidad incluyen las funciones de: escalón unitario, rampa unitaria e impulso unitario. La función escalón unitario $u(t)$ es

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

La función impulso unitario es

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \text{Indefinido}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$$

La función rampa unitaria es

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$

5. La respuesta en estado estable es el comportamiento del circuito después de la aplicación durante mucho tiempo de una fuente independiente. La respuesta transitoria es el componente de la respuesta completa que se extingue con el tiempo.
6. La respuesta total o completa consta de la respuesta en estado estable y la respuesta transitoria.
7. La respuesta escalón es la respuesta del circuito a una súbita aplicación de una corriente o tensión de cd. Para hallar la respuesta de escalón de un circuito de primer orden se requieren el valor inicial $x(0^+)$, el valor final $x(\infty)$ y la constante de tiempo τ . Con estos tres elementos se obtiene la respuesta escalón como

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

Una forma más general de esta ecuación es

$$x(t) = x(\infty) + [x(t_0^+) - x(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

O bien se puede escribir como

$$\text{Valor instantáneo} = \text{Valor final} + [\text{Inicial} - \text{Final}]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

8. *PSpice* es muy útil para obtener la respuesta transitoria de un circuito.
9. Cuatro aplicaciones prácticas de circuitos RC y RL son el circuito de retraso, la unidad de flash fotográfico, el circuito relevador y el circuito de encendido de un automóvil.

Preguntas de repaso

- 7.1 Un circuito RC tiene $R = 2 \Omega$ y $C = 4 \text{ F}$. La constante de tiempo es de:
 - a) 0.5 s
 - b) 2 s
 - c) 4 s
 - d) 8 s
 - e) 15 s
- 7.2 La constante de tiempo de un circuito RL con $R = 2 \Omega$ y $L = 4 \text{ H}$ es de:
 - a) 0.5 s
 - b) 2 s
 - c) 4 s
 - d) 8 s
 - e) 15 s
- 7.3 Un capacitor en un circuito RC con $R = 2 \Omega$ y $C = 4 \text{ F}$ se está cargando. El tiempo requerido para que la tensión del capacitor llegue a 63.2% de su valor de estado estable es de:

- a) 2 s
- b) 4 s
- c) 8 s
- d) 16 s
- e) ninguno de los anteriores

- 7.4 Un circuito RL tiene $R = 2 \Omega$ y $L = 4 \text{ H}$. El tiempo necesario para que la corriente del inductor llegue a 40% de su valor de estado estable es de:

- a) 0.5 s
- b) 1 s
- c) 2 s
- d) 4 s
- e) ninguno de los anteriores

- 7.5 En el circuito de la figura 7.79, la tensión del capacitor justo antes de $t = 0$ es de:

- a) 10 V
- b) 7 V
- c) 6 V
- d) 4 V
- e) 0 V

 


Figura 7.79 Para las preguntas de repaso 7.5 y 7.6.

7.6 En el circuito de la figura 7.79, $v(\infty)$ es de:

- a) 10 V b) 7 V c) 6 V
- d) 4 V e) 0 V

7.7 En relación con el circuito de la figura 7.80, la corriente del inductor justo antes de $t = 0$ es de:

- a) 8 A b) 6 A c) 4 A
- d) 2 A e) 0 A

 


Figura 7.80 Para las preguntas de repaso 7.7 y 7.8.

7.8 En el circuito de la figura 7.80, $i(\infty)$ es de:

- a) 10 A b) 6 A c) 4 A
- d) 2 A e) 0 A

7.9 Si v_s cambia de 2 V a 4 V en $t = 0$ se puede expresar como:

- a) $\delta(t)$ V b) $2u(t)$ V
- c) $2u(-t) + 4u(t)$ V d) $2 + 2u(t)$ V
- e) $4u(t) - 2$ V

7.10 El pulso de la figura 7.116a) puede expresarse en términos de funciones singulares como:

- a) $2u(t) + 2u(t - 1)$ V b) $2u(t) - 2u(t - 1)$ V
- c) $2u(t) - 4u(t - 1)$ V d) $2u(t) + 4u(t - 1)$ V

Respuestas: 7.1d, 7.2b, 7.3c, 7.4b, 7.5d, 7.6a, 7.7c, 7.8e, 7.9c,d, 7.10b.

Problemas

Sección 7.2 Circuito RC sin fuente

7.1 En el circuito que aparece en la figura 7.81,

$$v(t) = 56e^{-200t} \text{ V}, \quad t > 0$$

$$i(t) = 8e^{-200t} \text{ mA}, \quad t > 0$$

- a) Halle los valores de R y C .
- b) Calcule la constante de tiempo τ .
- c) Determine el tiempo requerido para que la tensión decaiga a la mitad de su valor inicial en $t = 0$.

 


Figura 7.81 Para el problema 7.1.

7.2 Halle la constante de tiempo del circuito RC de la figura 7.82.

 


Figura 7.82 Para el problema 7.2.

7.3 Determine la constante de tiempo del circuito de la figura 7.83.

 


Figura 7.83 Para el problema 7.3.

7.4 El interruptor en la figura 7.84 ha estado en la posición A durante mucho tiempo. Suponga que el interruptor se mueve instantáneamente de A a B en $t = 0$.

 


Figura 7.84 Para el problema 7.4.

7.5 Use la figura 7.85 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos RC sin fuente.

 


Figura 7.85 Para el problema 7.5.

- 7.6 El interruptor en la figura 7.86 ha estado cerrado mucho tiempo, y se abre en $t = 0$. Halle $v(t)$ para $t \geq 0$.

 


Figura 7.86 Para el problema 7.6.

- 7.7 Suponiendo que el interruptor en la figura 7.87 ha estado en la posición A durante mucho tiempo y que se mueve a la posición B en $t = 0$. Luego en $t = 1$ s, el interruptor se mueve de B a C. Halle $v_C(t)$ para $t \geq 0$.

 


Figura 7.87 Para el problema 7.7.

- 7.8 En referencia al circuito de la figura 7.88, si $v = 10e^{-4t}$ V y $i = 0.2e^{-4t}$ A, $t > 0$

- Halle R y C .
- Determine la constante de tiempo.
- Calcule la energía inicial en el capacitor.
- Obtenga el tiempo que tarda en disiparse 50% de la energía inicial.

 


Figura 7.88 Para el problema 7.8.

- 7.9 El interruptor en la figura 7.89 se abre en $t = 0$. Halle v_o para $t = 0$.

 


Figura 7.89 Para el problema 7.9.

- 7.10 En relación con el circuito de la figura 7.90, halle $v_o(t)$ para $t > 0$. Determine el tiempo necesario para que la tensión del capacitor decaiga a un tercio de su valor en $t = 0$.

 


Figura 7.90 Para el problema 7.10.

Sección 7.3 Circuito RL sin fuente

- 7.11 En relación con el circuito de la figura 7.91, halle i_o para $t > 0$.

 


Figura 7.91 Para el problema 7.11.

- 7.12 Use la figura 7.92 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos RL sin fuente.

 


Figura 7.92 Para el problema 7.12.

- 7.13 En el circuito de la figura 7.93,

$$v(t) = 80e^{-10^3 t} \text{ V}, \quad t > 0$$

$$i(t) = 5e^{-10^3 t} \text{ mA}, \quad t > 0$$

- Halle R , L y τ .
- Calcule la energía disipada en la resistencia para $0 < t < 0.5$ ms.

 


Figura 7.93 Para el problema 7.13.

- 7.14 Calcule la constante de tiempo del circuito de la figura 7.94.

 


Figura 7.94 Para el problema 7.14.

7.15 Halle la constante de tiempo de cada uno de los circuitos de la figura 7.95.

 


Figura 7.95 Para el problema 7.15.

7.16 Determine la constante de tiempo de cada uno de los circuitos de la figura 7.96.

 


Figura 7.96 Para el problema 7.16.

7.17 Considere el circuito de la figura 7.97. Halle $v_o(t)$ si $i(0) = 6$ A y $v(t) = 0$.

 


Figura 7.97 Para el problema 7.17.

7.18 En referencia al circuito 7.98, determine $v_o(t)$ cuando $i(0) = 5$ A y $v(t) = 0$.

 


Figura 7.98 Para el problema 7.18.

7.19 Para el circuito de la figura 7.99, halle $i(t)$ para $t > 0$ si $i(0) = 6$ A.

 


Figura 7.99 Para el problema 7.19.

7.20 En referencia al circuito de la figura 7.100,
 $v = 90e^{-50t}$ V

e

$$i = 30e^{-50t} \text{ A}, \quad t > 0$$

a) Halle L y R .

b) Determine la constante de tiempo.

c) Calcule la energía inicial en el inductor.

d) ¿Qué fracción de la energía inicial se disipa en 10 ms?

 


Figura 7.100 Para el problema 7.20.

7.21 En el circuito de la figura 7.101, halle el valor de R respecto al cual la energía en estado estable almacenada en el inductor será de 1 J.

 


Figura 7.101 Para el problema 7.21.

7.22 Halle $i(t)$ y $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.102 si $i(0) = 10$ A.

 


Figura 7.102 Para el problema 7.22.

7.23 Considere el circuito de la figura 7.103. Dado que $v_o(t) = 10$ V, halle v_o y v_x para $t > 0$.

 


Figura 7.103 Para el problema 7.23.

Sección 7.4 Funciones singulares

7.24 Exprese las siguientes señales en términos de funciones de singularidad.

$$a) v(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -5, & t > 0 \end{cases}$$

$$b) i(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ -10, & 1 < t < 3 \\ 10, & 3 < t < 5 \\ 0, & t > 5 \end{cases}$$

$$c) x(t) = \begin{cases} t - 1, & 1 < t < 2 \\ 1, & 2 < t < 3 \\ 4 - t, & 3 < t < 4 \\ 0, & \text{De otro modo} \end{cases}$$

$$d) y(t) = \begin{cases} 2, & t < 0 \\ -5, & 0 < t < 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

7.25 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las funciones de singularidad.

7.26 Exprese las señales de la figura 7.104 en términos de funciones de singularidad.

 


Figura 7.104 Para el problema 7.26.

 


Figura 7.105 Para el problema 7.27.

7.27 Exprese $v(t)$ de la figura 7.105 en términos de funciones de escalón.

7.28 Diagrame la forma de onda representada por

$$i(t) = r(t) - r(t - 1) - u(t - 2) - r(t - 2) + r(t - 3) + u(t - 4)$$

7.29 Grafique las siguientes funciones:

$$a) x(t) = 10e^{-t}u(t - 1)$$

$$b) y(t) = 10e^{-(t-1)}u(t)$$

$$c) z(t) = \cos 4t\delta(t - 1)$$

7.30 Evalúe las siguientes integrales que involucran la función impulso:

$$a) \int_{-\infty}^{\infty} 4t^2\delta(t - 1)dt$$

$$b) \int_{-\infty}^{\infty} 4t^2 \cos 2\pi t\delta(t - 0.5)dt$$

7.31 Evalúe las siguientes integrales:

$$a) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4t^2}\delta(t - 2)dt$$

$$b) \int_{-\infty}^{\infty} [5\delta(t) + e^{-t}\delta(t) + \cos 2\pi t\delta(t)]dt$$

7.32 Evalúe las siguientes integrales:

$$a) \int_1^t u(\lambda)d\lambda$$

$$b) \int_0^4 r(t - 1)dt$$

$$c) \int_1^5 (t - 6)^2\delta(t - 2)dt$$

7.33 La tensión a través de un inductor de 10 mH es $15\delta(t - 2)$ mV. Halle la corriente del inductor, suponiendo que este está inicialmente descargado.

7.34 Evalúe las siguientes derivadas:

$$a) \frac{d}{dt}[u(t - 1)u(t + 1)]$$

$$b) \frac{d}{dt}[r(t - 6)u(t - 2)]$$

$$c) \frac{d}{dt}[\sin 4tu(t - 3)]$$

7.35 Halle la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $\frac{dv}{dt} + 2v = 0, \quad v(0) = -1 \text{ V}$

b) $2\frac{di}{dt} - 3i = 0, \quad i(0) = 2$

7.36 Determine para v en las siguientes ecuaciones diferenciales, sujetas a la condición inicial indicada.

a) $\frac{dv}{dt} + v = u(t), \quad v(0) = 0$

b) $2 \frac{dv}{dt} - v = 3u(t), \quad v(0) = -6$

7.37 Un circuito se describe con

$$4\frac{dv}{dt} + v = 10$$

a) ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?

b) ¿Cuál es $v(\infty)$ el valor final de v ?

c) Si $v(0) = 2$, halle $v(t)$ para $t \geq 0$.

7.38 Un circuito se describe con

$$\frac{di}{dt} + 3i = 2u(t)$$

Halle $i(t)$ para $t > 0$, dado que $i(0) = 0$.

Sección 7.5 Respuesta escalón de un circuito RC

7.39 Calcule la tensión del capacitor para $t < 0$ y $t > 0$ de cada uno de los circuitos de la figura 7.106.

 
 


Figura 7.106 Para el problema 7.39.

7.40 Halle la tensión del capacitor para $t < 0$ y $t > 0$ de cada uno de los circuitos de la figura 7.107.

 
 


Figura 7.107 Para el problema 7.40.

7.41 Usando la figura 7.108 diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la respuesta escalón de un circuito RC.

 


Figura 7.108 Para el problema 7.41.

7.42 a) Si el interruptor en la figura 7.109 ha estado abierto mucho tiempo y se cierra en $t = 0$, halle $v_o(t)$.

b) Suponga que ese interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y que se abre en $t = 0$. Halle $v_o(t)$.

 


Figura 7.109 Para el problema. 7.42.

7.43 Considere el circuito de la figura 7.110. Halle $i(t)$ para $t < 0$ y $t > 0$.

 


Figura 7.110 Para el problema 7.43.

7.44 El interruptor en la figura 7.111 ha estado en la posición a durante mucho tiempo. En $t = 0$, se mueve a la posición b. Calcule $i(t)$ para cualquier $t > 0$.

 


Figura 7.111 Para el problema 7.44.

7.45 Halle v_o en el circuito de la figura 7.112 cuando $v_s = 30u(t)$ V. Suponga que $v_o(0) = 5$ V.

 


Figura 7.112 Para el problema 7.45.

7.46 En relación con el circuito de la figura 7.113, $i_s(t) = 5u(t)$. Halle $v(t)$.

 


Figura 7.113 Para el problema 7.46.

7.47 Determine $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.114 si $v(0) = 0$.

 


Figura 7.114 Para el problema 7.47.

7.48 Halle $v(t)$ e $i(t)$ en el circuito de la figura 7.115.



 


Figura 7.115 Para el problema 7.48.

 7.49 Si la forma de onda de la figura 7.116a) se aplica al circuito de la figura 7.116b), halle $v(t)$. Suponga $v(0) = 0$.



a)

 

b)

Figura 7.116 Para el problema 7.49 y la pregunta de repaso 7.10.

*7.50 En el circuito de la figura 7.117, halle i_x para $t > 0$. Sean $R_1 = R_2 = 1$ kΩ, $R_3 = 2$ kΩ y $C = 0.25$ mF.

 


Figura 7.117 Para el problema 7.50.

Sección 7.6 Respuesta escalón de un circuito RL

7.51 En vez de aplicar el método abreviado que se utiliza en la sección 7.6, aplique la LTK para obtener la ecuación (7.60).

7.52 Usando la figura 7.118, diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la respuesta de un circuito de RL.



 


Figura 7.118 Para el problema 7.52.

 7.53 Determine la corriente en el inductor $i(t)$ tanto para $t < 0$ como para $t > 0$ de cada uno de los circuitos de la figura 7.119.



a)

 

b)

Figura 7.119 Para el problema 7.53.

* Un asterisco indica un problema difícil.

7.54 Obtenga la corriente del inductor tanto para $t < 0$ como para $t > 0$ de cada uno de los circuitos de la figura 7.120.

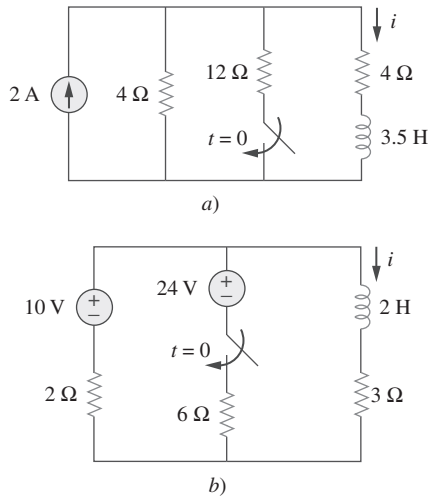


Figura 7.120 Para el problema 7.54.

7.55 Halle $v(t)$ para $t < 0$ y $t > 0$ del circuito de la figura 7.121.

 


Figura 7.121 Para el problema 7.55.

7.56 En referencia a la red que aparece en la figura 7.122, halle $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 7.122 Para el problema 7.56.

*7.57 Halle $i_1(t)$ e $i_2(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.123.

 


Figura 7.123 Para el problema 7.57.

7.58 Repita el problema 7.17 si $i(0) = 10$ A y $v(t) = 20u(t)$ V.

7.59 Determine la respuesta de escalón $v_o(t)$ a $v_s = 18u(t)$ en el circuito de la figura 7.124.

 


Figura 7.124 Para el problema 7.59.

7.60 Halle $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 7.125 si la corriente inicial en el inductor es de cero.

 


Figura 7.125 Para el problema 7.60.

7.61 En el circuito de la figura 7.126, i_s cambia de 5 A a 10 A en $t = 0$; es decir, $i_s = 5u(-t) + 10u(t)$. Halle v e i .

 


Figura 7.126 Para el problema 7.61.

7.62 En referencia al circuito de la figura 7.127, calcule $i(t)$ si $i(0) = 0$.

 


Figura 7.127 Para el problema 7.62.

7.63 Obtenga $v(t)$ e $i(t)$ en el circuito de la figura 7.128.

 


Figura 7.128 Para el problema 7.63.

7.64 Determine el valor de $i_L(t)$ y la energía total disipada por el circuito desde $t = 0$ s hasta $t = \infty$ s. El valor de $v_{in}(t)$ es igual a $[40 - 40u(t)]$ volts.

 


Figura 7.129 Para el problema 7.64.

7.65 Si el pulso de entrada de la figura 7.130a) se aplica al circuito de la figura 7.130b), determine la respuesta $i(t)$.

 


Figura 7.130 Para el problema 7.65.

Sección 7.7 Circuitos de amplificadores operacionales de primer orden

7.66 Usando la figura 7.131, diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos de amplificadores operacionales de primer orden.

 


Figura 7.131 Para el problema 7.66.

7.67 Si $v(0) = 5$ V halle $v_o(t)$ para $t > 0$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 7.132. Sea $R = 10$ k Ω y $C = 1$ μ F.

 


Figura 7.132 Para el problema 7.67.

7.68 Obtenga v_o para $t > 0$ para en el circuito de la figura 7.133.

 


Figura 7.133 Para el problema 7.68.

7.69 En relación con el circuito del amplificador operacional de la figura 7.134, halle $v_o(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 7.134 Para el problema 7.69.

7.70 Determine v_o para $t > 0$ cuando $v_s = 20$ mV en el circuito del amplificador operacional de la figura 7.135.

 


Figura 7.135 Para el problema 7.70.

7.71 En relación con el circuito del amplificador operacional de la figura 7.136, suponga que $v_o = 0$ y $v_s = 3$ V. Halle $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 7.136 Para el problema 7.71.

7.72 Halle i_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 7.137. Suponga que $v(0) = -2$ V, $R = 10$ k Ω y $C = 10$ μ F.

 


Figura 7.137 Para el problema 7.72.

7.73 En referencia al circuito del amplificador operacional de la figura 7.138, sean $R_1 = 10$ k Ω , $R_f = 20$ k Ω , $C = 20$ μ F y $v(0) = 1$. Halle v_o .

 


Figura 7.138 Para el problema 7.73.

7.74 Determine $v_o(t)$ para $t > 0$ para en el circuito de la figura 7.139. Sea $i_s = 10u(t)$ μ A y suponga que el capacitor est inicialmente descargado.

 


Figura 7.139 Para el problema 7.74.

7.75 En el circuito de la figura 7.140, halle v_o e i_o dado que $v_s = 4u(t)$ V y $v(0) = 1$ V.

 


Figura 7.140 Para el problema 7.75.

Seccin 7.8 Anlisis de transitorios con PSpice



7.76 Repita el problema 7.49 usando PSpice o MultiSim.

7.77 El interruptor en la figura 7.141 se abre en $t = 0$. Use PSpice o MultiSim para determinar $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 7.141 Para el problema 7.77.

7.78 El interruptor en la figura 7.142 se mueve de la posicin a a b en $t = 0$. Use PSpice o MultiSim para hallar $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 7.142 Para el problema 7.78.

7.79 En el circuito de la figura 7.143, el interruptor ha estado en la posicin a durante mucho tiempo pero se mueve instantneamente a la posicin b en $t = 0$. Determine $i_o(t)$.

 


Figura 7.143 Para el problema 7.79.

7.80 En el circuito de la figura 7.144, suponga que el interruptor ha estado en la posicin a durante mucho tiempo y halle:

- a) $i_1(0)$, $i_2(0)$ y $v_o(0)$
- b) $i_L(t)$
- c) $i_1(\infty)$, $i_2(\infty)$ y $v_o(\infty)$.

 


Figura 7.144 Para el problema 7.80.

7.81 Repita el problema 7.65 usando *PSpice* o *MultiSim*.

Sección 7.9 Aplicaciones

7.82 Al diseñar un circuito de conmutación de señales se halló que era necesario un capacitor de $100 \mu\text{F}$ para una constante de tiempo de 3 ms. ¿Un resistor de qué valor es necesario para el circuito?

7.83 Un circuito *RC* consta de una conexión en serie de una fuente de 120 V, un interruptor, un resistor de $34 \text{ M}\Omega$ y un capacitor de $15 \mu\text{F}$. Este circuito sirve para estimar la velocidad de un caballo que corre por una pista de 4 km. El interruptor se cierra cuando el caballo comienza a correr y se abre cuando el caballo cruza la meta. Suponiendo que el capacitor se carga a 85.6 V, calcule la velocidad del caballo.

7.84 La resistencia de una bobina de 160 mH es 8Ω . Halle el tiempo requerido para que la corriente aumente a 60% de su valor final cuando se aplica tensión a la bobina.

7.85 Un circuito oscilador simple de relajación se muestra en la figura 7.145. La lámpara de neón se enciende cuando su tensión llega a 75 V y se apaga cuando su tensión se reduce a 30 V. Su resistencia es de 120Ω cuando está encendido e infinitamente alta cuando está apagado.

- a) ¿Cuánto tiempo está encendida la lámpara cada vez que el capacitor se descarga?
- b) ¿Cuál es el intervalo entre los destellos luminosos?

 


Figura 7.145 Para el problema 7.85.

7.86 En la figura 7.146 aparece un circuito para fijar la duración de la tensión aplicada a los electrodos de una máquina soldadora. Ese periodo corresponde al tiempo que tarda el capacitor en cargarse de 0 a 8 V. ¿Cuál es el intervalo cubierto por la resistencia variable?

 


Figura 7.146 Para el problema 7.86.

7.87 Un generador de cd de 120 V suministra energía a un motor cuya bobina tiene una inductancia de 50 H y una resistencia de 100Ω . Una resistencia externa de descarga de 400Ω se conecta en paralelo con el motor para evitar daños al mismo, como se muestra en la figura 7.147. El sistema se encuentra en estado estable. Halle la corriente a través de la resistencia de descarga 100 ms después de accionarse el interruptor.

 


Figura 7.147 Para el problema 7.87.

Problemas de mayor extensión

7.88 El circuito de la figura 7.148a) puede diseñarse como un diferenciador aproximado o como un integrador, dependiendo de si la salida se toma a lo largo de la resistencia o del capacitor, y también de la constante de tiempo $\tau = RC$ del circuito y de la amplitud T del pulso de entrada de la figura 7.148b). El circuito es un diferenciador si $\tau \ll T$ por decir $\tau < 0.1T$, o un integrador si $\tau \gg T$ por decir $\tau > 10T$.

- a) ¿Cuál es la duración mínima del pulso que permitirá que la salida del diferenciador aparezca en el capacitor?
- b) Si la salida debe ser una integral de la entrada, ¿cuál es el valor máximo de la duración del pulso que puede adoptar?

 


Figura 7.148 Para el problema 7.88.

7.89 Un circuito *RL* puede usarse como diferenciador si la salida se toma a través del inductor y $\tau \ll T$ (por decir $\tau < 0.1T$), donde T es la amplitud del pulso de entrada. Si R está fija en $200 \text{ k}\Omega$, determine el valor máximo de L requerido para diferenciar un pulso con $T = 10 \mu\text{s}$.

7.90 Se diseñó una punta atenuadora empleada en los osciloscopios para atenuar la magnitud de la tensión de entrada v_i por un factor de 10. Como se observa en la figura 7.149, el osciloscopio tiene resistencia interna R_s y una capacitancia C_s , mientras que la punta tiene una resistencia interna R_p . Si R_p está fija en $6 \text{ M}\Omega$, halle R_s y C_s para que el circuito tenga una constante de tiempo de $15 \mu\text{s}$.

 


Figura 7.149 Para el problema 7.90.

- 7.91** Una estudiante de biología usa el circuito de la figura 7.150 para estudiar la “patada de la rana”. Ella notó que la rana pateaba un poco cuando el interruptor estaba cerrado, pero que pateaba con violencia durante 5 s cuando el interruptor se abría. Modele la rana como un resistor y calcule su resistencia. Suponga que se precisa de 10 mA para que la rana patee con violencia.

 


Figura 7.150 Para el problema 7.91.

- 7.92** Para mover un punto a lo largo de la pantalla de un tubo de rayos catódicos se requiere un incremento lineal de la tensión a través de las placas de deflexión, tal como se indica en la figura 7.151. Dado que la capacitancia de las placas es de 4 nF, grafique la corriente que fluye por ellas.

 


Figura 7.151 Para el problema 7.92.

Circuitos de segundo orden

Todo el que pueda obtener una maestría en ingeniería debe obtenerla, ¡con el fin de maximizar el éxito de su carrera! Si se quiere hacer investigación, descubrir lo último en ingeniería, enseñar en una universidad o iniciar su propio negocio, ¡entonces realmente necesita doctorarse!

—Charles K. Alexander

Desarrollo de su carrera

Para incrementar sus oportunidades profesionales de ingeniería una vez que se titule, adquiera un firme conocimiento fundamental de una amplia serie de áreas de ingeniería. De ser posible, esto se lograría idealmente cursando de manera inmediata estudios de posgrado después de concluir su licenciatura.

Cada grado de ingeniería representa ciertas habilidades que los estudiantes adquieren. En el nivel de la licenciatura, usted aprende el lenguaje y los fundamentos de la ingeniería y el diseño. En el nivel de la maestría adquiere la capacidad para realizar proyectos avanzados de ingeniería y para comunicar eficazmente su labor tanto de manera oral como por escrito. El doctorado representa un conocimiento cabal de los fundamentos de la ingeniería eléctrica y el dominio de las habilidades necesarias tanto para trabajar en las fronteras de un área de la ingeniería como para comunicar el esfuerzo propio a los demás.

Si usted no tiene idea de qué curso seguirá después de titularse, un programa de posgrado ampliará su capacidad para explorar opciones profesionales. En vista de que su grado de licenciatura le proporcionará sólo los fundamentos de la ingeniería, un grado de maestría en ingeniería complementado por cursos de administración beneficia más a los estudiantes de ingeniería que obtener una maestría en administración de empresas. El mejor momento para iniciar esta última maestría es después de que usted haya ejercido como ingeniero durante algunos años y decida que su trayectoria profesional se vería favorecida por el fortalecimiento de sus habilidades de negocios.

Los ingenieros deben educarse constantemente, de modo formal e informal, aprovechando todos los medios educativos. Quizá no haya mejor manera de desarrollar su carrera que integrarse a una asociación profesional como el IEEE y convertirse en miembro activo.



Mejorar su carrera implica conocer sus metas, adaptarse a cambios, prever oportunidades y planear su propio nicho.
©2005 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

8.1 Introducción

En el capítulo anterior se trataron circuitos con un solo elemento de almacenamiento (un capacitor o un inductor). Esos circuitos son de primer orden, porque las ecuaciones di-

ferenciales que los describen son de primer orden. En este capítulo se analizan circuitos que contienen dos elementos de almacenamiento. A estos circuitos se les conoce como circuitos *de segundo orden*, porque sus respuestas se describen con ecuaciones diferenciales que contienen segundas derivadas.

Ejemplos comunes de circuitos de segundo orden son los circuitos *RLC*, en los que están presentes los tres tipos de elementos pasivos. Ejemplos de tales circuitos se muestran en la figura 8.1a) y b). Otros ejemplos son los circuitos *RC* y *RL* como los que aparecen en la figura 8.1c) y d). En la figura 8.1 es evidente que un circuito de segundo orden puede tener dos elementos de almacenamiento de diferente tipo o del mismo tipo (siempre y cuando los elementos del mismo tipo no puedan representarse con un solo elemento equivalente). Un circuito de amplificador operacional con dos elementos de almacenamiento también puede ser un circuito de segundo orden. Al igual que los circuitos de primer orden, un circuito de segundo orden puede contener varios resistores y fuentes dependientes e independientes.

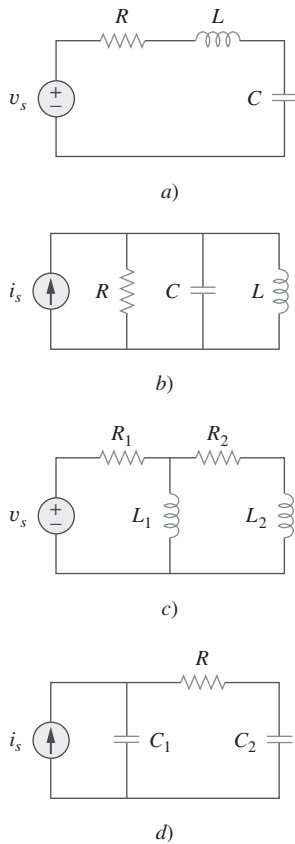


Figura 8.1 Ejemplos comunes de circuitos de segundo orden: a) circuito *RLC* en serie, b) circuito *RLC* en paralelo, c) circuito *RL*, d) circuito *RC*.

Un **circuito de segundo orden** se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo orden. Consta de resistores y el equivalente de dos elementos de almacenamiento de energía.

El análisis de circuitos de segundo orden será similar al realizado con los de primer orden. Primero se considerarán circuitos excitados por las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento. Aunque estos circuitos pueden contener fuentes dependientes, están libres de fuentes independientes. Como es de esperar, estos circuitos sin fuente darán respuestas naturales. Después se tratarán circuitos excitados por fuentes independientes. Estos circuitos darán tanto la respuesta transitoria como la respuesta en estado estable. En este capítulo sólo se analizarán fuentes independientes de cd. El caso de fuentes senoidales y exponenciales se dejará para capítulos posteriores.

Se iniciará con el aprendizaje para obtener las condiciones iniciales de las variables de circuitos y sus derivadas, ya que esto es crucial para analizar circuitos de segundo orden. Luego se tratarán circuitos *RLC* en serie y en paralelo, como los que aparecen en la figura 8.1, en los dos casos de excitación: mediante las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento de energía y mediante entradas de escalón. Posteriormente se examinarán otros tipos de circuitos de segundo orden, incluidos circuitos con amplificadores operacionales. Se analizarán circuitos de segundo orden con *PSpice*. Por último, se tratará el sistema de encendido de un automóvil y los circuitos suavizadores o estabilizadores como aplicaciones usuales de los circuitos tratados en este capítulo. Otras aplicaciones, como circuitos resonantes y filtros, se presentarán en el capítulo 14.

8.2 Determinación de valores iniciales y finales

Quizás el principal problema que enfrentan los estudiantes al manejar circuitos de segundo orden es la determinación de las condiciones iniciales y finales de las variables de circuitos. Los estudiantes suelen obtener cómodamente los valores inicial y final de v e i , pero a menudo tienen dificultades para determinar los valores iniciales de sus derivadas: dv/dt y di/dt . Por tal razón, esta sección se dedicará explícitamente a las sutilezas de la obtención de $v(0)$, $i(0)$, $dv(0)/dt$, $di(0)/dt$, $i(\infty)$ y $v(\infty)$. A menos que se indique otra cosa en este capítulo, v denota la tensión del capacitor, mientras que i denota la corriente del inductor.

Hay dos puntos clave que se deben tener presentes en la determinación de las condiciones iniciales.

Primero, como siempre en análisis de circuitos, se debe manejar con cuidado la polaridad de la tensión $v(t)$ en el capacitor y la dirección de la corriente $i(t)$ a través del inductor. Tenga en cuenta que v e i se definen estrictamente de acuerdo con la convención pasiva de los signos (véanse figuras 6.3 y 6.23). Se debe observar con atención cómo están definidas esas variables y aplicarlas en consecuencia.

Segundo, tenga presente que la tensión del capacitor siempre es continua, de modo que

$$v(0^+) = v(0^-) \quad (8.1a)$$

y que la corriente del inductor siempre es continua, de modo que

$$i(0^+) = i(0^-) \quad (8.1b)$$

donde $t = 0^-$ denota el momento justo antes de un evento de conmutación y $t = 0^+$ es el momento justo después del evento de conmutación, suponiendo que este tiene lugar en $t = 0$.

Así, para determinar las condiciones iniciales primero hay que enfocarse en las variables que no pueden cambiar abruptamente, la tensión del capacitor y la corriente del inductor, aplicando la ecuación (8.1). Los siguientes ejemplos ilustran estas ideas.

El interruptor en la figura 8.2 ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en $t = 0$. Halle: a) $i(0^+)$, $v(0^+)$, b) $di(0^+)/dt$, $dv(0^+)/dt$, c) $i(\infty)$, $v(\infty)$.

Solución:

a) Si el interruptor está cerrado mucho tiempo antes de $t = 0$, esto significa que el circuito ha llegado al estado estable de cd en $t = 0$. En estado estable de cd, el inductor actúa como un cortocircuito, mientras que el capacitor lo hace como un circuito abierto, así que se tiene el circuito de la figura 8.3a) en $t = 0^-$. Por lo tanto,

$$i(0^-) = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A}, \quad v(0^-) = 2i(0^-) = 4 \text{ V}$$

Dado que la corriente del inductor y la tensión del capacitor no pueden cambiar abruptamente,

$$i(0^+) = i(0^-) = 2 \text{ A}, \quad v(0^+) = v(0^-) = 4 \text{ V}$$

b) En $t = 0^+$, el interruptor está abierto; el circuito equivalente se muestra en la figura 8.3b). Tanto por el inductor como por el capacitor fluye la misma corriente. Así,

$$i_C(0^+) = i(0^+) = 2 \text{ A}$$

Puesto que $C dv/dt = i_C$, $dv/dt = i_C/C$, y

$$\frac{dv(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{2}{0.1} = 20 \text{ V/s}$$

De igual manera, como $L di/dt = v_L$, $di/dt = v_L/L$. Ahora se obtiene v_L aplicando la LTK al lazo de la figura 8.3b). El resultado es

$$-12 + 4i(0^+) + v_L(0^+) + v(0^+) = 0$$

o sea

$$v_L(0^+) = 12 - 8 - 4 = 0$$

En consecuencia,

$$\frac{di(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{0}{0.25} = 0 \text{ A/s}$$

c) Para $t > 0$, el circuito pasa por un transiente. Pero como $t \rightarrow \infty$, llega otra vez al estado estable. El inductor actúa como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto, de modo que el circuito de la figura 8.3c) se convierte en el que aparece en la figura 8.3c), del que se tiene

$$i(\infty) = 0 \text{ A}, \quad v(\infty) = 12 \text{ V}$$

Ejemplo 8.1

 


Figura 8.2 Para el ejemplo 8.1.

 
 
 


Figura 8.3 Circuito equivalente del de la figura 8.2 para: a) $t = 0^-$, b) $t = 0^+$, c) $t \rightarrow \infty$.

Problema de práctica 8.1

El interruptor en la figura 8.4 estuvo abierto mucho tiempo, pero se cerró en $t = 0$. Determine: a) $i(0^+)$, $v(0^+)$, b) $di(0^+)/dt$, $dv(0^+)/dt$, c) $i(\infty)$, $v(\infty)$.

 


Figura 8.4 Para el problema de práctica 8.1.

Respuesta: a) 2 A, 4 V, b) 50 A/s, 0 V/s, c) 12 A, 24 V.

Ejemplo 8.2

En el circuito de la figura 8.5, calcule: a) $i_L(0^+)$, $v_C(0^+)$, $v_R(0^+)$, b) $di_L(0^+)/dt$, $dv_C(0^+)/dt$, $dv_R(0^+)/dt$, c) $i_L(\infty)$, $v_C(\infty)$, $v_R(\infty)$.

 


Figura 8.5 Para el ejemplo 8.2.

Solución:

a) Para $t < 0$, $3u(t) = 0$. En $t = 0^-$, dado que el circuito ha llegado al estado estable, el inductor puede reemplazarse por un cortocircuito, mientras que el capacitor se reemplaza por un circuito abierto, como se advierte en la figura 8.6a). De esta figura se obtiene

$$i_L(0^-) = 0, \quad v_R(0^-) = 0, \quad v_C(0^-) = -20 \text{ V} \quad (8.2.1)$$

Aunque las derivadas de estas cantidades en $t = 0^-$ no han sido requeridas, es evidente que todas ellas son cero, ya que el circuito ha llegado al estado estable y nada cambia.

 


Figura 8.6 El circuito de la figura 8.5 para: a) $t = 0^-$, b) $t = 0^+$.

Para $t > 0$, $3u(t) = 3$, así que ahora el circuito es el equivalente al de la figura 8.6b). Puesto que la corriente del inductor y la tensión del capacitor no pueden cambiar abruptamente,

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0, \quad v_C(0^+) = v_C(0^-) = -20 \text{ V} \quad (8.2.2)$$

Aunque no se requiera la tensión del resistor de 4Ω se usará para aplicar las LTK y LCK; llámese v_o . La aplicación de la LCK al nodo a de la figura 8.6b) da

$$3 = \frac{v_R(0^+)}{2} + \frac{v_o(0^+)}{4} \quad (8.2.3)$$

La aplicación de la LTK al lazo intermedio de la figura 8.6b) produce

$$-v_R(0^+) + v_o(0^+) + v_C(0^+) + 20 = 0 \quad (8.2.4)$$

Como $v_C(0^+) = -20$ V de la ecuación (8.2.2), la ecuación (8.2.4) implica que

$$v_R(0^+) = v_o(0^+) \quad (8.2.5)$$

De las ecuaciones (8.2.3) y (8.2.5) se obtiene

$$v_R(0^+) = v_o(0^+) = 4 \text{ V} \quad (8.2.6)$$

b) Puesto que $L di_L/dt = v_L$,

$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L}$$

Pero la aplicación de la LTK a la malla derecha de la figura 8.6b) da como resultado

$$v_L(0^+) = v_C(0^+) + 20 = 0$$

De ahí que

$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = 0 \quad (8.2.7)$$

De igual manera, como $C dv_C/dt = i_C$, entonces $dv_C/dt = i_C/C$. Se aplica la LCK al nodo *b* de la figura 8.6b) para obtener i_C :

$$\frac{v_o(0^+)}{4} = i_C(0^+) + i_L(0^+) \quad (8.2.8)$$

Dado que $v_o(0^+) = 4$ e $i_L(0^+) = 0$, $i_C(0^+) = 4/4 = 1$ A. Entonces,

$$\frac{dv_C(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ V/s} \quad (8.2.9)$$

Para obtener $dv_R(0^+)/dt$, la aplicación de la LCK al nodo *a* produce

$$3 = \frac{v_R}{2} + \frac{v_o}{4}$$

Al tomar la derivada de cada término y establecer $t = 0^+$ se obtiene

$$0 = 2 \frac{dv_R(0^+)}{dt} + \frac{dv_o(0^+)}{dt} \quad (8.2.10)$$

También se aplica la LTK al lazo intermedio de la figura 8.6b), de lo que resulta

$$-v_R + v_C + 20 + v_o = 0$$

Una vez más, al tomar la derivada de cada término y establecer $t = 0^+$ se obtiene

$$-\frac{dv_R(0^+)}{dt} + \frac{dv_C(0^+)}{dt} + \frac{dv_o(0^+)}{dt} = 0$$

La sustitución de $dv_C(0^+)/dt = 2$ rinde

$$\frac{dv_R(0^+)}{dt} = 2 + \frac{dv_o(0^+)}{dt} \quad (8.2.11)$$

De las ecuaciones (8.2.10) y (8.2.11) se obtiene

$$\frac{dv_R(0^+)}{dt} = \frac{2}{3} \text{ V/s}$$

Se puede hallar $di_R(0^+)/dt$ aunque no se haya requerido. Dado que $v_R = 5i_R$,

$$\frac{di_R(0^+)}{dt} = \frac{1}{5} \frac{dv_R(0^+)}{dt} = \frac{1}{5} \frac{2}{3} = \frac{2}{15} \text{ A/s}$$

c) Como $t \rightarrow \infty$, el circuito llega al estado estable. Así se tiene el circuito equivalente de la figura 8.6a), salvo que ahora está en operación la fuente de corriente de 3 A. Por el principio de división de corriente,

$$\begin{aligned} i_L(\infty) &= \frac{2}{2+4} 3 \text{ A} = 1 \text{ A} \\ v_R(\infty) &= \frac{4}{2+4} 3 \text{ A} \times 2 = 4 \text{ V}, \quad v_C(\infty) = -20 \text{ V} \end{aligned} \quad (8.2.12)$$

Problema de práctica 8.2

En referencia al circuito de la figura 8.7, halle: a) $i_L(0^+)$, $v_C(0^+)$, $v_R(0^+)$, b) $di_L(0^+)/dt$, $dv_C(0^+)/dt$, $dv_R(0^+)/dt$, c) $i_L(\infty)$, $v_C(\infty)$, $v_R(\infty)$.

 


Figura 8.7 Para el problema de práctica 8.2.

Respuesta: a) -6 A , 0 , 0 , b) 0 , 20 V/s , 0 , c) -2 A , 20 V , 20 V .

8.3 Circuito RLC en serie sin fuente

El conocimiento de la respuesta natural del circuito RLC en serie es un antecedente necesario para futuros estudios de diseño de filtros y redes de comunicación.

Considérese el circuito RLC en serie que se presenta en la figura 8.8. Este circuito se excita con la energía inicialmente almacenada en el capacitor y el inductor. Tal energía está representada por la tensión inicial del capacitor V_0 y la corriente inicial del inductor I_0 . Así, en $t = 0$,

$$v(0) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 i dt = V_0 \quad (8.2a)$$

$$i(0) = I_0 \quad (8.2b)$$

Al aplicar la LTK a lo largo de la malla de la figura 8.8,

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = 0 \quad (8.3)$$

Para eliminar la integral, se deriva con respecto a t y se reordenan los términos. Así se obtiene

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (8.4)$$

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden y es la razón de que a los circuitos RLC de este capítulo se les llame circuitos de segundo orden. El objetivo es resolver la ecuación (8.4). Resolver esa ecuación diferencial de segundo orden requiere que haya

 


Figura 8.8 Circuito RLC en serie sin fuente.

dos condiciones iniciales, como el valor inicial de i y de su primera derivada o el valor inicial de algunas i y v . El valor inicial de i se da en la ecuación (8.2b). Se obtiene el valor inicial de la derivada de i de las ecuaciones (8.2a) y (8.3); es decir,

$$Ri(0) + L \frac{di(0)}{dt} + V_0 = 0$$

o sea

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L}(RI_0 + V_0) \quad (8.5)$$

Con las dos condiciones iniciales en las ecuaciones (8.2b) y (8.5), ahora se puede resolver la ecuación (8.4). Con base en la experiencia en el capítulo anterior, sobre circuitos de primer orden, indica que la solución es de forma exponencial. Concédase entonces que

$$i = Ae^{st} \quad (8.6)$$

donde A y s son constantes por determinar. De la sustitución de la ecuación (8.6) en la ecuación (8.4) y de la realización de las derivaciones necesarias se obtiene

$$As^2e^{st} + \frac{AR}{L}se^{st} + \frac{A}{LC}e^{st} = 0$$

o sea

$$Ae^{st} \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right) = 0 \quad (8.7)$$

Puesto que $i = Ae^{st}$ es la supuesta solución que se intenta hallar, sólo la expresión entre paréntesis puede ser de cero:

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (8.8)$$

Esta ecuación cuadrática se conoce como *ecuación característica* de la ecuación diferencial (8.4), ya que sus raíces dictan el carácter de i . Las dos raíces de la ecuación (8.8) son

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (8.9a)$$

$$s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (8.9b)$$

Una forma más compacta de expresar estas raíces es

$$\boxed{s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} \quad (8.10)$$

donde

$$\boxed{\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \quad (8.11)$$

Las raíces s_1 y s_2 se denominan *frecuencias naturales*, medidas en nepers por segundo (Np/s), porque se asocian con la respuesta natural del circuito; ω_0 se conoce como *frecuencia resonante*, o más estrictamente como *frecuencia natural no amortiguada*, expresada en radianes por segundo (rad/s), y α es la frecuencia neperiana o factor de

Véase el apéndice C.1 en cuanto a la fórmula para hallar las raíces de una ecuación cuadrática.

El *neper* (Np) es una unidad adimensional, llamada así en honor a John Napier (1550-1617), matemático escocés.

amortiguamiento, expresada en nepers por segundo. En términos de α y ω_0 , la ecuación (8.8) puede escribirse como

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \quad (8.8a)$$

La razón α/ω_0 se conoce como razón de amortiguamiento ζ .

Las variables s y ω_0 son cantidades importantes sobre las que se tratará en el resto del libro.

Los dos valores de s en la ecuación (8.10) indican que hay dos posibles soluciones para i , cada una de las cuales es de la forma de la supuesta solución en la ecuación (8.6); es decir,

$$i_1 = A_1 e^{s_1 t}, \quad i_2 = A_2 e^{s_2 t} \quad (8.12)$$

Como la ecuación (8.4) es una ecuación lineal, cualquier combinación lineal de las dos distintas soluciones i_1 e i_2 también es una solución de la ecuación (8.4). Una solución completa o total de la ecuación (8.4) requeriría por lo tanto una combinación lineal de i_1 e i_2 . Así, la respuesta natural del circuito *RLC* en serie es

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (8.13)$$

donde las constantes A_1 y A_2 se determinan a partir de los valores iniciales de $i(0)$ y $di(0)/dt$ en las ecuaciones (8.2b) y (8.5).

De la ecuación (8.10) se puede inferir que hay tres tipos de soluciones:

1. Si $\alpha > \omega_0$, se tiene el caso *sobreamortiguado*.
2. Si $\alpha = \omega_0$, se tiene el caso *críticamente amortiguado*.
3. Si $\alpha < \omega_0$, se tiene el caso *subamortiguado*.

Considérese por separado cada uno de estos casos.

Caso sobreamortiguado ($\alpha > \omega_0$)

Con base en las ecuaciones (8.9) y (8.10), $\alpha > \omega_0$ implica que $C > 4L/R^2$. Cuando esto sucede, las raíces s_1 y s_2 son negativas y reales. La respuesta es

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (8.14)$$

la cual decrece y tiende a cero al aumentar t . La figura 8.9a) ilustra una respuesta sobreamortiguada común.

Caso críticamente amortiguado ($\alpha = \omega_0$)

Cuando $\alpha = \omega_0$, $C = 4L/R^2$ y

$$s_1 = s_2 = -\alpha = -\frac{R}{2L} \quad (8.15)$$

En este caso, la ecuación (8.13) da por resultado

$$i(t) = A_1 e^{-\alpha t} + A_2 e^{-\alpha t} = A_3 e^{-\alpha t}$$

donde $A_3 = A_1 + A_2$. Esta no puede ser la solución, porque las dos condiciones iniciales no pueden satisfacerse con la constante sencilla A_3 . ¿Qué pudo estar mal, entonces? La suposición de una solución exponencial es incorrecta para el caso especial de amortiguamiento crítico. Vuélvase a la ecuación (8.4). Cuando $\alpha = \omega_0 = R/2L$, la ecuación (8.4) se convierte en

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\alpha \frac{di}{dt} + \alpha^2 i = 0$$

o sea

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{di}{dt} + \alpha i \right) + \alpha \left(\frac{di}{dt} + \alpha i \right) = 0 \quad (8.16)$$

La respuesta está sobreamortiguada cuando las raíces de la ecuación característica del circuito son diferentes y reales, críticamente amortiguada cuando las raíces son iguales y reales y subamortiguada cuando las raíces son complejas.

Si se deja que

$$f = \frac{di}{dt} + \alpha i \quad (8.17)$$

entonces la ecuación (8.16) se convierte en

$$\frac{df}{dt} + \alpha f = 0$$

la cual es una ecuación diferencial de primer orden con solución $f = A_1 e^{-\alpha t}$, donde A_1 es una constante. La ecuación (8.17) se convierte entonces en

$$\frac{di}{dt} + \alpha i = A_1 e^{-\alpha t}$$

o sea

$$e^{\alpha t} \frac{di}{dt} + e^{\alpha t} \alpha i = A_1 \quad (8.18)$$

Esto puede escribirse como

$$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t} i) = A_1 \quad (8.19)$$

La integración de ambos miembros produce

$$e^{\alpha t} i = A_1 t + A_2$$

o sea

$$i = (A_1 t + A_2) e^{-\alpha t} \quad (8.20)$$

donde A_2 es otra constante. Así, la respuesta natural del circuito críticamente amortiguado es una suma de dos términos: una exponencial negativa y una exponencial negativa multiplicada por un término lineal, o sea

$$i(t) = (A_2 + A_1 t) e^{-\alpha t} \quad (8.21)$$

Una respuesta críticamente amortiguada común se presenta en la figura 8.9b). De hecho, esta última figura es una aproximación gráfica de $i(t) = t e^{-\alpha t}$, la cual alcanza un valor máximo de e^{-1}/α en $t = 1/\alpha$ una constante de tiempo, y después decrece hasta cero.

Caso subamortiguado ($\alpha < \omega_0$)

Para $\alpha < \omega_0$, $C > 4LR^2$. Las raíces pueden escribirse como

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d \quad (8.22a)$$


$$s_2 = -\alpha - \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha - j\omega_d \quad (8.22b)$$

donde $j = \sqrt{-1}$ y $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, la cual se llama *frecuencia de amortiguamiento*. Tanto ω_0 como ω_d son frecuencias naturales, porque contribuyen a determinar la respuesta natural; mientras que a ω_0 suele llamársele *frecuencia natural no amortiguada*, ω_d se llama *frecuencia natural amortiguada*. La respuesta natural es


$$\begin{aligned} i(t) &= A_1 e^{-(\alpha - j\omega_d)t} + A_2 e^{-(\alpha + j\omega_d)t} \\ &= e^{-\alpha t} (A_1 e^{j\omega_d t} + A_2 e^{-j\omega_d t}) \end{aligned} \quad (8.23)$$

Usando las identidades de Euler,

 
$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sen \theta, \quad e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sen \theta \quad (8.24)$$



a)

 

b)

 

c)

Figura 8.9 a) Respuesta sobreamortiguada, b) respuesta críticamente amortiguada, c) respuesta subamortiguada.

se obtiene

$$\begin{aligned} i(t) &= e^{-\alpha t}[A_1(\cos \omega_d t + j \operatorname{sen} \omega_d t) + A_2(\cos \omega_d t - j \operatorname{sen} \omega_d t)] \\ &= e^{-\alpha t}[(A_1 + A_2) \cos \omega_d t + j(A_1 - A_2) \operatorname{sen} \omega_d t] \end{aligned} \quad (8.25)$$

Al reemplazar las constantes $(A_1 + A_2)$ y $j(A_1 - A_2)$ por las constantes B_1 y B_2 se escribe

$$i(t) = e^{-\alpha t}(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \operatorname{sen} \omega_d t) \quad (8.26)$$

Con la presencia de las funciones seno y coseno es claro que la respuesta natural para este caso está amortiguada exponencialmente y es de naturaleza oscilatoria. Tal respuesta tiene una constante de tiempo de $1/\alpha$ y un periodo de $T = 2\pi/\omega_d$. En la figura 8.9c) se representa gráficamente una respuesta subamortiguada común. [En la figura 8.9 se supone en cada caso que $i(0) = 0$.]

Una vez hallada la corriente del inductor $i(t)$ para el circuito RLC en serie como se ha mostrado hasta aquí, pueden hallarse fácilmente otras variables del circuito, como las tensiones de los elementos individuales. Por ejemplo, la tensión del resistor es $v_R = Ri$, y la tensión del inductor es $v_L = L di/dt$. La corriente del inductor $i(t)$ se selecciona como la variable clave por determinar primero a fin de obtener provecho de la ecuación (8.1b).

Se concluye esta sección señalando las siguientes interesantes y peculiares propiedades de una red RLC :

1. El comportamiento de una red de este tipo se presenta en la idea de *amortiguamiento*, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente, como lo evidencia el continuo decremento de la amplitud de la respuesta. El efecto de amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R . El factor de amortiguamiento α determina la velocidad con la cual se amortigua la respuesta. Si $R = 0$, entonces $\alpha = 0$ y se tiene un circuito LC con $1/\sqrt{LC}$ como frecuencia natural no amortiguada. Dado que $\alpha < \omega_0$ en este caso, la respuesta no sólo es no amortiguada, sino también oscilatoria. Se dice que el circuito es *sin pérdidas*, porque el elemento disipador o amortiguador (R) está ausente. Ajustando el valor de R , la respuesta puede volverse no amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada.
2. La respuesta oscilatoria es posible debido a la presencia de los dos tipos de elementos de almacenamiento. La disposición tanto de L como de C permite que el flujo de energía vaya y venga entre los dos. La oscilación amortiguada exhibida por la respuesta subamortiguada se conoce como *resonancia*. Se deriva de la capacidad de los elementos de almacenamiento L y C para transferir energía de un lado a otro entre ellos.
3. Obsérvese en la figura 8.9 que las formas de onda de las respuestas difieren. En general, resulta difícil percibir la diferencia entre las respuestas sobreamortiguada y críticamente amortiguada en las formas de onda. Este último caso es la frontera entre los casos subamortiguado y sobreamortiguado, y es el que decae con mayor rapidez. Con las mismas condiciones iniciales, el caso sobreamortiguado tiene el mayor tiempo de estabilización, porque es en el que la energía inicial almacenada tarda más en disiparse. Si se desea la respuesta que aproxime con más rapidez el valor final sin oscilación o resonancia, el circuito críticamente amortiguado es la opción correcta.

$R = 0$ produce una respuesta perfectamente senoidal. Esta respuesta no puede cumplirse en la práctica con L y C , a causa de las pérdidas inherentes a ellos. Véanse las figuras 6.8 y 6.26. El dispositivo electrónico llamado *oscilador* puede producir una respuesta perfectamente senoidal.

En los ejemplos 8.5 y 8.7 se mostrará el efecto de la variación de R .

La respuesta de un circuito de segundo orden con dos elementos de almacenamiento del mismo tipo, como en la figura 8.1c) y d), no puede ser oscilatoria.

En la mayoría de los circuitos prácticos esto significa que lo que se busca es un circuito sobreamortiguado que se acerque lo más posible a uno críticamente amortiguado.

Ejemplo 8.3

En la figura 8.8, $R = 40 \Omega$, $L = 4 \text{ H}$ y $C = 1/4 \text{ F}$. Calcule las raíces características del circuito. ¿La respuesta natural está sobre, sub o críticamente amortiguada?

Solución: Primero se calcula

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{40}{2(4)} = 5, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{4 \times \frac{1}{4}}} = 1$$

Las raíces son $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -5 \pm \sqrt{25 - 1}$

o sea $s_1 = -0.101, \quad s_2 = -9.899$

Puesto que $\alpha > \omega_0$, se concluye que la respuesta está sobreamortiguada. Esto también es evidente en el hecho de que las raíces son reales y negativas.

Si $R = 10 \Omega, L = 5 \text{ H}$ y $C = 2 \text{ mF}$ en la figura 8.8, halle α, ω_0, s_1 y s_2 . ¿Qué tipo de respuesta natural tendrá el circuito?

Respuesta: 1, 10, $-1 + j9.95$, subamortiguada.

Problema de práctica 8.3

Halle $i(t)$ en el circuito de la figura 8.10. Suponga que el circuito ha llegado al estado estable en $t = 0^-$.

Solución: Para $t < 0$, el interruptor está cerrado. El capacitor actúa como circuito abierto, mientras que el inductor lo hace como circuito derivado. El circuito equivalente se muestra en la figura 8.11a). Así, en $t = 0$,

$$i(0) = \frac{10}{4 + 6} = 1 \text{ A}, \quad v(0) = 6i(0) = 6 \text{ V}$$

donde $i(0)$ es la corriente inicial a través del inductor y $v(0)$ es la tensión inicial a través del capacitor.

Para $t > 0$, el interruptor está abierto y la fuente de tensión desconectada. El circuito equivalente se presenta en la figura 8.11b), de un circuito RLC en serie sin fuente. Nótese que los resistores de 3Ω y 6Ω , que están en serie en la figura 8.10, cuando el interruptor se abre, se han combinado para producir $R = 9 \Omega$ en la figura 8.11b). Las raíces se calculan de la siguiente manera:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{9}{2(\frac{1}{2})} = 9, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{50}}} = 10$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -9 \pm \sqrt{81 - 100}$$

o sea $s_{1,2} = -9 \pm j4.359$

Así, la respuesta está subamortiguada ($\alpha < \omega$); es decir,

$$i(t) = e^{-9t}(A_1 \cos 4.359t + A_2 \sen 4.359t) \tag{8.4.1}$$

Ahora se obtiene A_1 y A_2 usando las condiciones iniciales. En $t = 0$,

$$i(0) = 1 = A_1 \tag{8.4.2}$$

Partiendo de la ecuación (8.5),

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{1}{L}[Ri(0) + v(0)] = -2[9(1) - 6] = -6 \text{ A/s} \tag{8.4.3}$$

Adviértase que se emplea $v(0) = V_0 = -6 \text{ V}$, porque la polaridad de v en la figura 8.11b) es la opuesta a la de la figura 8.8. Al tomar la derivada de $i(t)$ en la ecuación (8.4.1),

$$\frac{di}{dt} = -9e^{-9t}(A_1 \cos 4.359t + A_2 \sen 4.359t)$$

$$+ e^{-9t}(4.359)(-A_1 \sen 4.359t + A_2 \cos 4.359t)$$

La imposición de la condición en la ecuación (8.4.3) en $t = 0$ da por resultado

$$-6 = -9(A_1 + 0) + 4.359(-0 + A_2)$$

Ejemplo 8.4



 


Figura 8.10 Para el ejemplo 8.4.

 

a)

 

b)

Figura 8.11 El circuito de la figura 8.10: a) para $t < 0$, b) para $t > 0$.

Pero $A_1 = 1$ por la ecuación (8.4.2). En consecuencia,

$$-6 = -9 + 4.359A_2 \quad \Rightarrow \quad A_2 = 0.6882$$

La sustitución de los valores de A_1 y A_2 en la ecuación (8.4.1) produce la solución completa como

$$i(t) = e^{-9t}(\cos 4.359t + 0.6882 \operatorname{sen} 4.359t) \text{ A}$$

Problema de práctica 8.4

 


Figura 8.12 Para el problema de práctica 8.4.

El circuito de la figura 8.12 ha llegado al estado estable en $t = 0^-$. Si el conmutador sin interrupción se mueve a la posición b en $t = 0$, calcule $i(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $e^{-2.5t}(10 \cos 1.6583t - 15.076 \operatorname{sen} 1.6583t) \text{ A}$.

8.4 Circuito RLC en paralelo sin fuente

Los circuitos RLC en paralelo tienen muchas aplicaciones prácticas, principalmente en redes de comunicación y diseño de filtros.

Considérese el circuito RLC en paralelo que se presenta en la figura 8.13. Supóngase que la corriente inicial del inductor I_0 y la tensión inicial del capacitor V_0 ,

$$i(0) = I_0 = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^0 v(t) dt \quad (8.27a)$$

$$v(0) = V_0 \quad (8.27b)$$

Puesto que los tres elementos están en paralelo, tienen la misma tensión v en sus extremos. De acuerdo con la convención pasiva de los signos, en cada elemento entra corriente; esto es, la corriente a través de cada elemento sale por el nodo superior. Así, la aplicación de la LCK al nodo superior deriva en

$$\frac{v}{R} + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau + C \frac{dv}{dt} = 0 \quad (8.28)$$

Al tomar la derivada respecto a t y dividir entre C resulta

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} v = 0 \quad (8.29)$$

Se obtiene la ecuación característica reemplazando la primera derivada por s y la segunda derivada por s^2 . Siguiendo el mismo razonamiento que el utilizado al establecer las ecuaciones (8.4) a (8.8), la ecuación característica se obtiene como

$$s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (8.30)$$

Las raíces de la ecuación característica son

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

o sea

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (8.31)$$

donde

$$\alpha = \frac{1}{2RC}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (8.32)$$

Los nombres de estos términos son los mismos que en la sección anterior, pues desempeñan el mismo papel en la solución. De nueva cuenta, hay tres posibles soluciones, dependiendo de si $\alpha > \omega_0$, $\alpha = \omega_0$ o $\alpha < \omega_0$. Considérense estos casos por separado.

Caso sobreamortiguado ($\alpha > \omega_0$)

A partir de la ecuación (8.32), $\alpha > \omega_0$ cuando $L = 4R^2C$. Las raíces de la ecuación característica son reales y negativas. La respuesta es

$$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (8.33)$$

Caso críticamente amortiguado ($\alpha = \omega_0$)

Para $\alpha = \omega_0$, $L = 4R^2C$. Las raíces son reales e iguales, así que la respuesta es

$$v(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (8.34)$$

Caso subamortiguado ($\alpha < \omega_0$)

Cuando $\alpha < \omega_0$, $L < 4R^2C$. En este caso las raíces son complejas y pueden expresarse como

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d \quad (8.35)$$

donde

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (8.36)$$

La respuesta es

$$v(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) \quad (8.37)$$

Las constantes A_1 y A_2 pueden determinarse en cada caso con base en las condiciones iniciales. Se necesita $v(0)$ y $dv(0)/dt$. El primer término se conoce a partir de la ecuación (8.27b). El segundo se halla combinando las ecuaciones (8.27) y (8.28), en esta forma:

$$\frac{V_0}{R} + I_0 + C \frac{dv(0)}{dt} = 0$$

o sea

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + RI_0)}{RC} \quad (8.38)$$

Las formas de onda de la tensión son similares a las que se mostraron en la figura 8.9, y dependerán de si el circuito está sobre, sub o críticamente amortiguado.

Habiendo hallado la tensión del capacitor $v(t)$ para el circuito RLC en paralelo como se ha indicado aquí, se pueden obtener fácilmente otras variables del circuito, como las corrientes en cada uno de los elementos individuales. Por ejemplo, la corriente del resistor es $i_R = v/R$, y la tensión del capacitor es $v_C = C dv/dt$. Se ha seleccionado la tensión del capacitor $v(t)$ como la variable clave por determinar primero a fin de aprovechar la ecuación (8.1a). Obsérvese que en el caso del circuito RLC en serie, primero se halla la corriente del inductor $i(t)$, mientras que en el del circuito RLC en paralelo primero se halla la tensión del capacitor $v(t)$.

En el circuito en paralelo de la figura 8.13, halle $v(t)$ para $t > 0$, suponiendo $v(0) = 5$ V, $i(0) = 0$, $L = 1$ H y $C = 10$ mF. Considere estos casos: $R = 1.923 \Omega$, $R = 5 \Omega$ y $R = 6.25 \Omega$.

Solución:

■ **CASO 1** Si $R = 1.923 \Omega$,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 1.923 \times 10 \times 10^{-3}} = 26$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10 \times 10^{-3}}} = 10$$

Dado que $\alpha > \omega_0$ en este caso, la respuesta está sobreamortiguada. Las raíces de la ecuación característica son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -2, -50$$

y la correspondiente respuesta es

$$v(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-50t} \quad (8.5.1)$$

Ahora se aplican las condiciones iniciales para obtener A_1 y A_2 .

$$v(0) = 5 = A_1 + A_2 \quad (8.5.2)$$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{5 + 0}{1.923 \times 10 \times 10^{-3}} = -260$$

Pero al derivar la ecuación (8.5.1),

$$\frac{dv}{dt} = -2A_1 e^{-2t} - 50A_2 e^{-50t}$$

$$\text{En } t = 0, \quad -260 = -2A_1 - 50A_2 \quad (8.5.3)$$

De las ecuaciones (8.5.2) y (8.5.3) se obtiene $A_1 = -0.2083$ y $A_2 = 5.208$. La sustitución de A_1 y A_2 en la ecuación (8.5.1) produce

$$v(t) = -0.2083e^{-2t} + 5.208e^{-50t} \quad (8.5.4)$$

■ **CASO 2** Cuando $R = 5 \Omega$,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 5 \times 10 \times 10^{-3}} = 10$$

mientras que $\omega_0 = 10$ permanece igual. Puesto que $\alpha = \omega_0 = 10$, la respuesta está críticamente amortiguada. Por lo tanto, $s_1 = s_2 = -10$, y

$$v(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-10t} \quad (8.5.5)$$

Para obtener A_1 y A_2 se aplican las condiciones iniciales

$$v(0) = 5 = A_1 \quad (8.5.6)$$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{5 + 0}{5 \times 10 \times 10^{-3}} = -100$$

Pero al derivar la ecuación (8.5.5),

$$\frac{dv}{dt} = (-10A_1 - 10A_2 t + A_2)e^{-10t}$$

$$\text{En } t = 0, \quad -100 = -10A_1 + A_2 \quad (8.5.7)$$

Con base en las ecuaciones (8.5.6) y (8.5.7), $A_1 = 5$ y $A_2 = -50$. Así,

$$v(t) = (5 - 50t)e^{-10t} \text{ V} \quad (8.5.8)$$

■ **CASO 3** Cuando $R = 6.25 \Omega$,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 6.25 \times 10 \times 10^{-3}} = 8$$

mientras que $\omega_0 = 10$ permanece igual. Como $\alpha > \omega_0$ en este caso, la respuesta está subamortiguada. Las raíces de la ecuación característica son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -8 \pm j6$$

De ahí que
$$Av(t) = (A_1 \cos 6t + A_2 \operatorname{sen} 6t)e^{-8t} \quad (8.5.9)$$

Ahora se obtiene A_1 y A_2 como

$$v(0) = 5 = A_1 \quad (8.5.10)$$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{5 + 0}{6.25 \times 10 \times 10^{-3}} = -80$$

Pero al derivar la ecuación (8.5.9),

$$\frac{dv}{dt} = (-8A_1 \cos 6t - 8A_2 \operatorname{sen} 6t - 6A_1 \operatorname{sen} 6t + 6A_2 \cos 6t)e^{-8t}$$

En $t = 0$,
$$-80 = -8A_1 + 6A_2 \quad (8.5.11)$$

Con base en las ecuaciones (8.5.10) y (8.5.11), $A_1 = 5$ y $A_2 = -6.667$. Así,

$$v(t) = (5 \cos 6t - 6.667 \operatorname{sen} 6t)e^{-8t} \quad (8.5.12)$$

Se advierte que al aumentar el valor de R , el grado de amortiguamiento decrece y las respuestas difieren. En la figura 8.14 se diagraman los tres casos.

 


Figura 8.14 Para el ejemplo 8.5: respuestas para los tres grados de amortiguamiento.

En la figura 8.13, conceda que $R = 2 \Omega$, $L = 0.4 \text{ H}$, $C = 25 \text{ mF}$, $v(0) = 0$, $i(0) = 50 \text{ mA}$. Halle $v(t)$ para $t > 0$.

Problema de práctica 8.5

Respuesta: $-2te^{-10t} u(t) \text{ V}$.

Halle $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito RLC de la figura 8.15.

Ejemplo 8.6

Solución: Cuando $t < 0$, el interruptor se encuentra abierto; el inductor actúa como cortocircuito, mientras que el capacitor se comporta como circuito abierto. La ten-

 


Figura 8.15 Para el ejemplo 8.6.

sión inicial a través del capacitor es igual que la tensión a través del resistor de $50\ \Omega$; es decir,

$$v(0) = \frac{50}{30 + 50}(40) = \frac{5}{8} \times 40 = 25\ \text{V} \quad (8.6.1)$$

La corriente inicial que fluye a través del inductor es

$$i(0) = -\frac{40}{30 + 50} = -0.5\ \text{A}$$

La dirección de i es la que se indica en la figura 8.15, en conformidad con la dirección de I_0 en la figura 8.13, la cual concuerda a su vez con la convención de que la corriente entra por la terminal positiva de un inductor (véase figura 6.23). Se debe expresar esto en términos de dv/dt , ya que se busca conocer v .

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{25 - 50 \times 0.5}{50 \times 20 \times 10^{-6}} = 0 \quad (8.6.2)$$


Cuando $t > 0$, el interruptor está cerrado. La fuente de tensión, junto con el resistor de $30\ \Omega$, está separada del resto del circuito. El circuito RLC en paralelo actúa independientemente de la fuente de tensión, como se ilustra en la figura 8.16. En seguida se determina que las raíces de la ecuación característica son

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 50 \times 20 \times 10^{-6}} = 500 \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.4 \times 20 \times 10^{-6}}} = 354 \\ s_{1,2} &= -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ &= -500 \pm \sqrt{250\,000 - 124\,997.6} = -500 \pm 354 \end{aligned}$$

o sea

$$s_1 = -854, \quad s_2 = -146$$

Figura 8.16 Circuito de la figura 8.15 cuando $t > 0$. El circuito RLC en paralelo de la derecha actúa independientemente del circuito a la izquierda del punto de unión.

 

Como $\alpha > \omega_0$ se tiene la respuesta sobreamortiguada

$$v(t) = A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t} \quad (8.6.3)$$

En $t = 0$, se emplea la condición de la ecuación (8.6.1),

$$v(0) = 25 = A_1 + A_2 \quad \Rightarrow \quad A_2 = 25 - A_1 \quad (8.6.4)$$

Al tomar la derivada de $v(t)$ de la ecuación (8.6.3),

$$\frac{dv}{dt} = -854A_1 e^{-854t} - 146A_2 e^{-146t}$$

Al imponer la condición de la ecuación (8.6.2),

$$\frac{dv(0)}{dt} = 0 = -854A_1 - 146A_2$$

o sea $0 = 854A_1 + 146A_2$ (8.6.5)

La solución de las ecuaciones (8.6.4) y (8.6.5) produce

$$A_1 = -5.156, \quad A_2 = 30.16$$

Así, la solución completa de la ecuación (8.6.3) se convierte en

$$v(t) = -5.156e^{-854t} + 30.16e^{-146t} \text{ V}$$

Remítase al circuito de la figura 8.17. Halle $v(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $150(e^{-10t} - e^{-2.5t}) \text{ V}$.

8.5 Respuesta escalón de un circuito RLC en serie

Como se aprendió en el capítulo anterior, la respuesta escalón se obtiene de la aplicación súbita de una fuente de cd. Considérese el circuito RLC en serie que se muestra en la figura 8.18. Al aplicar la LTK a lo largo de la malla para $t > 0$,

$$L \frac{di}{dt} + Ri + v = V_s \quad (8.39)$$

Pero

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Al sustituir i en la ecuación (8.39) y reordenar términos,

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = \frac{V_s}{LC} \quad (8.40)$$

que tiene la misma forma que la ecuación (8.4). Más específicamente, los coeficientes son los mismos (lo cual es importante en la determinación de los parámetros de la frecuencia), pero la variable es diferente. [Véase de igual modo la ecuación (8.47).] Así, la ecuación característica del circuito RLC en serie no se ve afectada por la presencia de la fuente de cd.

La solución de la ecuación (8.40) tiene dos componentes: la respuesta transitoria $v_t(t)$ y la respuesta en estado estable $v_{ss}(t)$ esto es,

$$v(t) = v_t(t) + v_{ss}(t) \quad (8.41)$$

La respuesta transitoria $v_t(t)$ es el componente de la respuesta total que se extingue con el tiempo. La forma de la respuesta transitoria es igual a la de la solución obtenida en la sección 8.3 para el circuito sin fuente, dada por las ecuaciones (8.14), (8.21) y (8.26). En consecuencia, la respuesta transitoria $v_t(t)$ de los casos sobre, sub y críticamente amortiguado es:

$$v_t(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Sobreamortiguado}) \quad (8.42a)$$

$$v_t(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Críticamente amortiguado}) \quad (8.42b)$$

$$v_t(t) = (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sen \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Subamortiguado}) \quad (8.42c)$$

Problema de práctica 8.6

 


Figura 8.17 Para el problema de práctica 8.6.

 


Figura 8.18 Tensión de escalón aplicada a un circuito RLC en serie.

La respuesta en estado estable es el valor final de $v(t)$. En el circuito de la figura 8.18, el valor final de la tensión del capacitor es igual que el de la tensión de fuente V_s . Por lo tanto,

$$v_{ss}(t) = v(\infty) = V_s \quad (8.43)$$

Así, las soluciones completas de los casos sobre, sub y críticamente amortiguado son:

$$v(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Sobreamortiguado}) \quad (8.44a)$$

$$v(t) = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Críticamente amortiguado}) \quad (8.44b)$$

$$v(t) = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \text{sen } \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Subamortiguado}) \quad (8.44c)$$

Los valores de las constantes A_1 y A_2 se obtienen de las condiciones iniciales: $v(0)$ y $dv(0)/dt$. Tenga en cuenta que v e i son la tensión a través del capacitor y la corriente a través del inductor, respectivamente. Por consiguiente, la ecuación (8.44) sólo se aplica para determinar v . Pero una vez conocida la tensión del capacitor $v_C = v$, se puede determinar $i = C dv/dt$, lo que es lo mismo que la corriente a través del capacitor, el inductor y el resistor. Así pues, la tensión a través del resistor es $v_R = iR$, mientras que la tensión del inductor es $v_L = L di/dt$.

Alternativamente, la respuesta completa para cualquier variable $x(t)$ puede hallarse en forma directa, porque tiene la forma general

$$x(t) = x_{ss}(t) + x_t(t) \quad (8.45)$$

donde $x_{ss} = x(\infty)$ es el valor final, y $x_t(t)$ la respuesta transitoria. El valor final se halla como en la sección 8.2. La respuesta transitoria tiene la misma forma que en la ecuación (8.42), y las constantes asociadas se determinan a partir de la ecuación (8.44), con base en los valores de $x(0)$ y $dx(0)/dt$.

Ejemplo 8.7

 


Figura 8.19 Para el ejemplo 8.7.

En referencia al circuito de la figura 8.19, halle $v(t)$ e $i(t)$ para $t > 0$. Considere estos casos: $R = 5 \Omega$, $R = 4 \Omega$ y $R = 1 \Omega$.

Solución:

■ **CASO 1** Cuando $R = 5 \Omega$. Para $t < 0$, el interruptor está cerrado durante mucho tiempo. El capacitor se comporta como circuito abierto, mientras que el inductor actúa como cortocircuito. La corriente inicial a través del inductor es

$$i(0) = \frac{24}{5 + 1} = 4 \text{ A}$$

y la tensión inicial a través del capacitor es la misma que la tensión del resistor de 1Ω ; esto es,

$$v(0) = 1i(0) = 4 \text{ V}$$

Para $t > 0$, el interruptor está abierto, de modo que el resistor de 1Ω está desconectado. Lo que resta es el circuito RLC en serie con la fuente de tensión. Las raíces características se determinan de esta forma:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{5}{2 \times 1} = 2.5, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0.25}} = 2$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -1, -4$$

Puesto que $\alpha > \omega_0$, se tiene la respuesta natural sobreamortiguada. Por lo tanto, la respuesta total es

$$v(t) = v_{ss} + (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t})$$

donde v_{ss} es la respuesta en estado estable. Este es el valor final de la tensión del capacitor. En la figura 8.19, $v_f = 24$ V. Así,

$$v(t) = 24 + (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t}) \quad (8.7.1)$$

Ahora se debe hallar A_1 y A_2 usando las condiciones iniciales,

$$v(0) = 4 = 24 + A_1 + A_2$$

o sea

$$-20 = A_1 + A_2 \quad (8.7.2)$$

La corriente a través del inductor no puede cambiar abruptamente, y es igual que la corriente a través del capacitor en $t = 0^+$, porque el inductor y el capacitor están ahora en serie. En consecuencia,

$$i(0) = C \frac{dv(0)}{dt} = 4 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv(0)}{dt} = \frac{4}{C} = \frac{4}{0.25} = 16$$

Antes de usar esta condición, se debe tomar la derivada de v de la ecuación (8.7.1).

$$\frac{dv}{dt} = -A_1 e^{-t} - 4A_2 e^{-4t} \quad (8.7.3)$$

$$\text{En } t = 0, \quad \frac{dv(0)}{dt} = 16 = -A_1 - 4A_2 \quad (8.7.4)$$

Con base en las ecuaciones (8.7.2) y (8.7.4), $A_1 = -64/3$ y $A_2 = 4/3$. Al sustituir A_1 y A_2 en la ecuación (8.7.1) se obtiene

$$v(t) = 24 + \frac{4}{3}(-16e^{-t} + e^{-4t}) \text{ V} \quad (8.7.5)$$

Dado que el inductor y el capacitor están en serie para $t > 0$, la corriente del inductor es igual que la corriente del capacitor. Así,

$$i(t) = C \frac{dv}{dt}$$

La multiplicación de la ecuación (8.7.3) por $C = 0.25$ y la sustitución de los valores de A_1 y A_2 da por resultado

$$i(t) = \frac{4}{3}(4e^{-t} - e^{-4t}) \text{ A} \quad (8.7.6)$$

Adviértase que $i(0) = 4$ A, como era de esperar.

■ **CASO 2** Cuando $R = 4 \Omega$. De nueva cuenta, la corriente inicial a través del inductor es

$$i(0) = \frac{24}{4 + 1} = 4.8 \text{ A}$$

y la tensión inicial del capacitor es

$$v(0) = 1i(0) = 4.8 \text{ V}$$

Para las raíces características,

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{4}{2 \times 1} = 2$$

mientras que $\omega_0 = 2$ permanece igual. En este caso, $s_1 = s_2 - \alpha = -2$, y se tiene la respuesta natural críticamente amortiguada. En consecuencia, la respuesta total es

$$v(t) = v_{ss} + (A_1 + A_2 t)e^{-2t}$$

y, como en el caso anterior, $v_{ss} = 24 \text{ V}$,

$$v(t) = 24 + (A_1 + A_2 t)e^{-2t} \quad (8.7.7)$$

Para hallar A_1 y A_2 , se emplean las condiciones iniciales. Se escribe

$$v(0) = 4.8 = 24 + A_1 \quad \Rightarrow \quad A_1 = -19.2 \quad (8.7.8)$$

Puesto que $i(0) = C dv(0)/dt = 4.8$, o

$$\frac{dv(0)}{dt} = \frac{4.8}{C} = 19.2$$

A partir de la ecuación (8.7.7),

$$\frac{dv}{dt} = (-2A_1 - 2tA_2 + A_2)e^{-2t} \quad (8.7.9)$$

$$\text{En } t = 0, \quad \frac{dv(0)}{dt} = 19.2 = -2A_1 + A_2 \quad (8.7.10)$$

Con base en las ecuaciones (8.7.8) y (8.7.10), $A_1 = -19.2$ y $A_2 = -19.2$. Así, la ecuación (8.7.7) se convierte en

$$v(t) = 24 - 19.2(1 + t)e^{-2t} \text{ V} \quad (8.7.11)$$

La corriente del inductor es igual que la corriente del capacitor; esto es,

$$i(t) = C \frac{dv}{dt}$$

La multiplicación de la ecuación (8.7.9) por $C = 0.25$ y la sustitución de los valores de A_1 y A_2 da por resultado

$$i(t) = (4.8 + 9.6t)e^{-2t} \text{ A} \quad (8.7.12)$$

Adviértase que $i(0) = 4.8 \text{ A}$, como era de esperar.

■ **CASO 3** Cuando $R = 1 \Omega$. La corriente inicial del inductor es

$$i(0) = \frac{24}{1 + 1} = 12 \text{ A}$$

y la tensión inicial a través del capacitor es igual que la tensión a través del resistor de 1Ω ,

$$v(0) = 1i(0) = 12 \text{ V}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2 \times 1} = 0.5$$

Puesto que $\alpha = 0.5 < \omega_0 = 2$, se tiene la respuesta subamortiguada

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -0.5 \pm j1.936$$

La respuesta total es en consecuencia

$$v(t) = 24 + (A_1 \cos 1.936t + A_2 \sen 1.936t)e^{-0.5t} \quad (8.7.13)$$

Ahora se determina A_1 y A_2 . Se escribe

$$v(0) = 12 = 24 + A_1 \quad \Rightarrow \quad A_1 = -12 \quad (8.7.14)$$

Dado que $i(0) = C dv(0)/dt = 12$,

$$\frac{dv(0)}{dt} = \frac{12}{C} = 48 \quad (8.7.15)$$

Pero

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} = e^{-0.5t} &(-1.936A_1 \text{ sen } 1.936t + 1.936A_2 \text{ cos } 1.936t) \\ &- 0.5e^{-0.5t}(A_1 \text{ cos } 1.936t + A_2 \text{ sen } 1.936t) \end{aligned} \quad (8.7.16)$$

En $t = 0$,

$$\frac{dv(0)}{dt} = 48 = (-0 + 1.936A_2) - 0.5(A_1 + 0)$$

La sustitución de $A_1 = -12$ da $A_2 = 21.694$, y la ecuación (8.7.13) se convierte en

$$v(t) = 24 + (21.694 \text{ sen } 1.936t - 12 \text{ cos } 1.936t)e^{-0.5t} \text{ V} \quad (8.7.17)$$

La corriente del inductor es

$$i(t) = C \frac{dv}{dt}$$

La multiplicación de la ecuación (8.7.16) por $C = 0.25$ y la sustitución de los valores de A_1 y A_2 origina

$$i(t) = (3.1 \text{ sen } 1.936t + 12 \text{ cos } 1.936t)e^{-0.5t} \text{ A} \quad (8.7.18)$$

Adviértase que $i(0) = 12 \text{ A}$, como era de esperar.

En la figura 8.20 se han diagramado las respuestas de los tres casos. En esta figura se observa que la respuesta críticamente amortiguada es la que aproxima con más rapidez la entrada de escalón de 24 V.


 


Figura 8.20 Para el ejemplo 8.7, respuesta de los tres grados de amortiguamiento.

 Luego de estar en la posición a durante mucho tiempo, el interruptor de la figura 8.21 se mueve a la posición b en $t = 0$. Halle $v(t)$ y $v_R(t)$ para $t > 0$.



Problema de práctica 8.7

Figura 8.21 Para el problema de práctica 8.7.

Respuesta: $15 - (1.7321 \text{ sen } 3.464t + 3 \text{ cos } 3.464t)e^{-2t} \text{ V}$, $3.464e^{-2t} \text{ sen } 3.464t \text{ V}$.

 


Figura 8.22 Circuito RLC en paralelo con una corriente aplicada.

8.6 Respuesta escalón de un circuito RLC en paralelo

Considere el circuito RLC en paralelo que aparece en la figura 8.22. Interesa hallar la i debida a la aplicación repentina de una corriente de cd. Al aplicar la LCK al nodo superior para $t > 0$,

$$\frac{v}{R} + i + C \frac{dv}{dt} = I_s \quad (8.46)$$

Pero

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Al sustituir v en la ecuación (8.46) y dividir entre LC se obtiene

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{I_s}{LC} \quad (8.47)$$

que tiene la misma ecuación característica que la ecuación (8.29).

La solución completa de la ecuación (8.47) consta de la respuesta transitoria $i_t(t)$ y la respuesta en estado estable i_{ss} ; esto es,

$$i(t) = i_t(t) + i_{ss}(t) \quad (8.48)$$

La respuesta transitoria es igual que la obtenida en la sección 8.4. La respuesta en estado estable es el valor final de i . En el circuito de la figura 8.22, el valor final de la corriente a través del inductor es igual que el de la corriente de fuente I_s . Así,

$$\begin{aligned} i(t) &= I_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Sobreamortiguado}) \\ i(t) &= I_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Críticamente amortiguado}) \\ i(t) &= I_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \operatorname{sen} \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Subamortiguado}) \end{aligned} \quad (8.49)$$

Las constantes A_1 y A_2 pueden determinarse en cada caso a partir de las condiciones iniciales de i y di/dt . También esta vez se debe tener en cuenta que la ecuación (8.49) sólo se aplica para la determinación de la corriente del inductor i . Pero una vez conocida la corriente del inductor $i_L = i$, se puede hallar $v = L di/dt$, lo cual es lo mismo que la tensión a través del inductor, el capacitor y el resistor. Así, la corriente a través del resistor es $i_R = v/R$, mientras que la corriente del capacitor es $i_C = C dv/dt$. Alternativamente, la respuesta completa para cualquier variable $x(t)$ puede hallarse de manera directa, usando

$$x(t) = x_{ss}(t) + x_t(t) \quad (8.50)$$

donde x_{ss} y x_t son su valor final y su respuesta transitoria, respectivamente.

Ejemplo 8.8

En el circuito de la figura 8.23, halle $i(t)$ e $i_R(t)$ para $t > 0$.

Solución: Para $t < 0$, el interruptor está abierto, y el circuito se divide en dos subcircuitos independientes. La corriente de 4 A fluye a través del inductor, de manera que

$$i(0) = 4 \text{ A}$$

Como $30u(-t) = 30$ cuando $t < 0$ y 0 cuando $t > 0$, la fuente de tensión está en operación para el $t < 0$ en consideración. El capacitor actúa como circuito abierto y su tensión

 


Figura 8.23 Para el ejemplo 8.8.

es igual que la tensión a través del resistor de $20\ \Omega$ conectado en paralelo con él. Por división de tensión, la tensión inicial del capacitor es

$$v(0) = \frac{20}{20 + 20}(30) = 15\ \text{V}$$

Para $t > 0$, el interruptor está cerrado, y se tiene un circuito RLC en paralelo con una fuente de corriente. La fuente de tensión es cero, lo cual significa que actúa como un cortocircuito. Los dos resistores de $20\ \Omega$ están ahora en paralelo. Se combinan para producir $R = 20 \parallel 20 = 10\ \Omega$. Las raíces características se determinan de este modo:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 10 \times 8 \times 10^{-3}} = 6.25 \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \times 8 \times 10^{-3}}} = 2.5 \\ s_{1,2} &= -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -6.25 \pm \sqrt{39.0625 - 6.25} \\ &= -6.25 \pm 5.7282\end{aligned}$$

o sea $s_1 = -11.978$, $s_2 = -0.5218$

Puesto que $\alpha > \omega_0$, se tiene el caso sobreamortiguado. Así,

$$i(t) = I_s + A_1 e^{-11.978t} + A_2 e^{-0.5218t} \quad (8.8.1)$$

donde $I_s = 4$ es el valor final de $i(t)$. Ahora hay que emplear las condiciones iniciales para determinar A_1 y A_2 . En $t = 0$,

$$i(0) = 4 = 4 + A_1 + A_2 \quad \Rightarrow \quad A_2 = -A_1 \quad (8.8.2)$$

Al tomar la derivada de $i(t)$ en la ecuación (8.8.1),

$$\frac{di}{dt} = -11.978A_1 e^{-11.978t} - 0.5218A_2 e^{-0.5218t}$$

de manera que en $t = 0$,

$$\frac{di(0)}{dt} = -11.978A_1 - 0.5218A_2 \quad (8.8.3)$$

Pero

$$L \frac{di(0)}{dt} = v(0) = 15 \quad \Rightarrow \quad \frac{di(0)}{dt} = \frac{15}{L} = \frac{15}{20} = 0.75$$

Al sustituir esto en la ecuación (8.8.3) e incorporar la ecuación (8.8.2) se obtiene

$$0.75 = (11.978 - 0.5218)A_2 \quad \Rightarrow \quad A_2 = 0.0655$$

Así, $A_1 = -0.0655$ y $A_2 = 0.0655$. De la inserción de A_1 y A_2 en la ecuación (8.8.1) da por resultado la solución completa como

$$i(t) = 4 + 0.0655(e^{-0.5218t} - e^{-11.978t})\ \text{A}$$

De $i(t)$ se obtiene $v(t) = L di/dt$ e

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{20} = \frac{L}{20} \frac{di}{dt} = 0.785e^{-11.978t} - 0.0342e^{-0.5218t}\ \text{A}$$

Problema de práctica 8.8

 


Figura 8.24 Para el problema de práctica 8.8.

Un circuito puede parecer complejo al principio. Pero una vez que se desactivan las fuentes con intención de hallar la respuesta transitoria, puede reducirse a un circuito de primer orden, cuando los elementos de almacenamiento pueden combinarse, o a un circuito RLC en paralelo/en serie. Si se reduce a un circuito de primer orden, la solución se convierte simplemente en lo que se vio en el capítulo 7. Si se reduce a un circuito RLC en paralelo o en serie, se aplican las técnicas de las anteriores secciones de este capítulo.

Los problemas de este capítulo también pueden resolverse empleando transformadas de Laplace, las que se cubrirán en los capítulos 15 y 16.

Halle $i(t)$ y $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.24.

Respuesta: $10(1 - \cos(0.25t))$ A, $50 \sin(0.25t)$ V.

8.7 Circuitos generales de segundo orden

Ya dominados los circuitos RLC en serie y en paralelo, se está listo para aplicar las mismas ideas a cualquier circuito de segundo orden con una o más fuentes independientes con valores constantes. Aunque los circuitos RLC en serie y en paralelo son los circuitos de segundo orden de mayor interés, otros circuitos de segundo orden, con amplificadores operacionales, también son útiles. Dado un circuito de segundo orden, se determina su respuesta de escalón $x(t)$ (la cual puede ser en tensión o en corriente) considerando los cuatro pasos siguientes:

1. Como se explicó en la sección 8.2 primero se determinan las condiciones iniciales $x(0)$ y $dx(0)/dt$ y el valor final $x(\infty)$,
2. Se desactivan las fuentes independientes y se encuentra la forma de la respuesta transitoria $x_t(t)$ aplicando las LCK y LTK. Una vez obtenida una ecuación diferencial de segundo orden, se determinan sus raíces características. Dependiendo de si la respuesta está sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada se obtiene $x_t(t)$ con dos constantes desconocidas como se hizo en las secciones anteriores.
3. Se obtiene la respuesta en estado estable como

$$x_{ss}(t) = x(\infty) \quad (8.51)$$

donde $x(\infty)$ es el valor final de x , obtenido en el paso 1.

4. La respuesta total se halla ahora como la suma de la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable,

$$x(t) = x_t(t) + x_{ss}(t) \quad (8.52)$$

Por último se determinan las constantes asociadas con la respuesta transitoria imponiendo las condiciones iniciales $x(0)$ y $dx(0)/dt$, determinadas en el paso 1.

Este procedimiento general puede aplicarse para hallar la respuesta de escalón de cualquier circuito de segundo orden, incluidos aquellos con amplificadores operacionales. Los siguientes ejemplos ilustrarán esos cuatro pasos.

Ejemplo 8.9

 


Figura 8.25 Para el ejemplo 8.9.

Halle la respuesta completa v y después i para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.25.

Solución: Primero se determinan los valores inicial y final. En $t = 0^-$, el circuito queda en estado estable. El interruptor se abre; el circuito equivalente se muestra en la figura 8.26a). En esta última figura es evidente que

$$v(0^-) = 12 \text{ V}, \quad i(0^-) = 0$$

En $t = 0^+$, el interruptor está cerrado; el circuito equivalente se muestra en la figura 8.26b). Por la continuidad de la tensión del capacitor y la corriente del inductor, se sabe que

$$v(0^+) = v(0^-) = 12 \text{ V}, \quad i(0^+) = i(0^-) = 0 \quad (8.9.1)$$

Para obtener $dv(0^+)/dt$, se utiliza $C dv/dt = i_C$ o $dv/dt = i_C/C$ Al aplicar la LCK al nodo a de la figura 8.26b),

$$i(0^+) = i_C(0^+) + \frac{v(0^+)}{2}$$

$$0 = i_C(0^+) + \frac{12}{2} \quad \Rightarrow \quad i_C(0^+) = -6 \text{ A}$$

Así,

$$\frac{dv(0^+)}{dt} = \frac{-6}{0.5} = -12 \text{ V/s} \quad (8.9.2)$$

Los valores finales se obtienen cuando el inductor se reemplaza por un cortocircuito y el capacitor por un circuito abierto en el circuito en la figura 8.26b), lo que da por resultado

$$i(\infty) = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A}, \quad v(\infty) = 2i(\infty) = 4 \text{ V} \quad (8.9.3)$$

Después se obtiene la respuesta transitoria para $t > 0$. Al desactivar la fuente de tensión de 12 V, se tiene el circuito de la figura 8.27. La aplicación de la LCK al nodo a de esta última figura da por resultado

$$i = \frac{v}{2} + \frac{1}{2} \frac{dv}{dt} \quad (8.9.4)$$

La aplicación de la LTK a la malla izquierda produce

$$4i + 1 \frac{di}{dt} + v = 0 \quad (8.9.5)$$

Puesto que por el momento lo que interesa es v , se sustituye i de la ecuación (8.9.4) en la ecuación (8.9.5). De eso se obtiene

$$2v + 2 \frac{dv}{dt} + \frac{1}{2} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{2} \frac{d^2v}{dt^2} + v = 0$$

o sea

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 6v = 0$$

De esta expresión se obtiene la ecuación característica como

$$s^2 + 5s + 6 = 0$$

con raíces $s = -2$ y $s = -3$. Así, la respuesta transitoria es

$$v_n(t) = Ae^{-2t} + Be^{-3t} \quad (8.9.6)$$

donde A y B son constantes desconocidas por determinar más tarde. La respuesta en estado estable es

$$v_{ss}(t) = v(\infty) = 4 \quad (8.9.7)$$

La respuesta completa es

$$v(t) = v_t + v_{ss} = 4 + Ae^{-2t} + Be^{-3t} \quad (8.9.8)$$

Ahora se determinan A y B con base en los valores iniciales. A partir de la ecuación (8.9.1), $v(0) = 12$. La sustitución de esto en la ecuación (8.9.8) en $t = 0$ da por resultado


$$12 = 4 + A + B \quad \Rightarrow \quad A + B = 8 \quad (8.9.9)$$

Al tomar la derivada de v de la ecuación (8.9.8),


$$\frac{dv}{dt} = -2Ae^{-2t} - 3Be^{-3t} \quad (8.9.10)$$

La sustitución de la ecuación (8.9.2) en la ecuación (8.9.10) en $t = 0$ da como resultado
 
$$-12 = -2A - 3B \quad \Rightarrow \quad 2A + 3B = 12 \quad (8.9.11)$$



a)

 

b)

Figura 8.26 Circuito equivalente del circuito de la figura 8.25 para: a) $t < 0$, b) $t > 0$.

 


Figura 8.27 Obtención de la respuesta transitoria del ejemplo 8.9.

De las ecuaciones (8.9.9) y (8.9.11) se obtiene,

$$A = 12, \quad B = -4$$

así que la ecuación (8.9.8) se convierte en

$$v(t) = 4 + 12e^{-2t} - 4e^{-3t} \text{ V}, \quad t > 0 \tag{8.9.12}$$


De v , se puede obtener otras cantidades de interés en referencia a la figura 8.26b). Para obtener i , por ejemplo,

$$\begin{aligned} i &= \frac{v}{2} + \frac{1}{2} \frac{dv}{dt} = 2 + 6e^{-2t} - 2e^{-3t} - 12e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ &= 2 - 6e^{-2t} + 4e^{-3t} \text{ A}, \quad t > 0 \end{aligned} \tag{8.9.13}$$

Obsérvese que $i(0) = 0$, en correspondencia con la ecuación (8.9.1).

 Problema de práctica 8.9

Determine v e i para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.28. (Véanse los comentarios sobre fuentes de corriente en el problema de práctica 7.5.)



Respuesta: $12(1 - e^{-5t})$ V, $3(1 - e^{-5t})$ A.

Figura 8.28 Para el problema de práctica 8.9.

Ejemplo 8.10

Halle $v_o(0)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.29.

 


Figura 8.29 Para el ejemplo 8.10.

Solución: Este es un ejemplo de un circuito de segundo orden con dos inductores. Primero se obtienen las corrientes de lazo i_1 e i_2 , las cuales circulan por los inductores. Se necesita obtener los valores iniciales y finales de estas corrientes.

Para $t < 0$, $7u(t) = 0$, de modo que $i_1(0^-) = 0 = i_2(0^-)$. Para $t > 0$, $7u(t) = 7$, así que el circuito equivalente es el que aparece en la figura 8.30a). Debido a la continuidad de la corriente del inductor,

$$i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0, \quad i_2(0^+) = i_2(0^-) = 0 \tag{8.10.1}$$

$$v_{L_2}(0^+) = v_o(0^+) = 1[(i_1(0^+) - i_2(0^+))] = 0 \tag{8.10.2}$$

Al aplicar la LTK al lazo izquierdo de la figura 8.30a) en $t = 0^+$,

$$7 = 3i_1(0^+) + v_{L_1}(0^+) + v_o(0^+)$$

o sea

$$v_{L_1}(0^+) = 7 \text{ V}$$

Como $L_1 di_1/dt = v_{L_1}$,

$$\frac{di_1(0^+)}{dt} = \frac{v_{L_1}}{L_1} = \frac{7}{\frac{1}{2}} = 14 \text{ V/s} \tag{8.10.3}$$

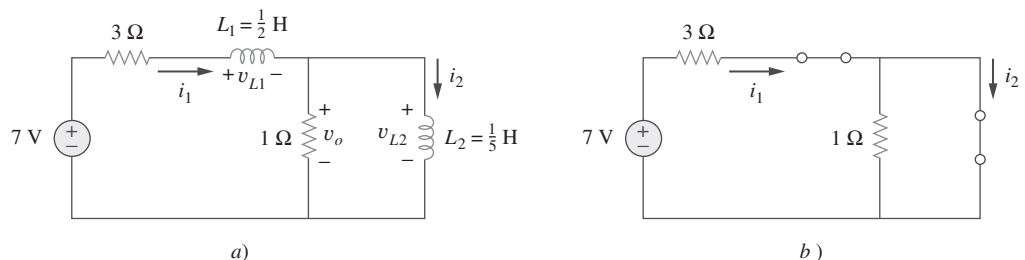


Figura 8.30 Circuito equivalente del de la figura 8.29 para: a) $t > 0$, b) $t \rightarrow \infty$.

De igual manera, como $L_2 \, di_2/dt = v_{L_2}$,

$$\frac{di_2(0^+)}{dt} = \frac{v_{L_2}}{L_2} = 0 \quad (8.10.4)$$

Dado que $t \rightarrow \infty$, el circuito llega al estado estable, y los inductores pueden reemplazarse por cortocircuitos, como se muestra en la figura 8.30b). Con base en esta última figura,

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = \frac{7}{3} \text{ A} \quad (8.10.5)$$

Después se obtiene la forma de las respuestas transitorias eliminando la fuente de tensión, como se advierte en la figura 8.31. La aplicación de la LTK a las dos mallas produce

$$4i_1 - i_2 + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} = 0 \quad (8.10.6)$$

e

$$i_2 + \frac{1}{5} \frac{di_2}{dt} - i_1 = 0 \quad (8.10.7)$$

A partir de la ecuación (8.10.6),

$$i_2 = 4i_1 + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} \quad (8.10.8)$$

La sustitución de la ecuación (8.10.8) en la ecuación (8.10.7) da como resultado

$$\begin{aligned} 4i_1 + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} + \frac{4}{5} \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{10} \frac{d^2i_1}{dt^2} - i_1 &= 0 \\ \frac{d^2i_1}{dt^2} + 13 \frac{di_1}{dt} + 30i_1 &= 0 \end{aligned}$$

De esto se obtiene la ecuación característica como

$$s^2 + 13s + 30 = 0$$

cuyas raíces son $s = -3$ y $s = -10$. Así, la forma de la respuesta transitoria es

$$i_{1n} = Ae^{-3t} + Be^{-10t} \quad (8.10.9)$$

donde A y B son constantes. La respuesta en estado estable es

$$i_{1ss} = i_1(\infty) = \frac{7}{3} \text{ A} \quad (8.10.10)$$

De las ecuaciones (8.10.9) y (8.10.10) se obtiene la respuesta completa como

$$i_1(t) = \frac{7}{3} + Ae^{-3t} + Be^{-10t} \quad (8.10.11)$$

Finalmente se obtienen A y B de los valores iniciales. Con base en las ecuaciones (8.10.1) y (8.10.11),

$$0 = \frac{7}{3} + A + B \quad (8.10.12)$$

Al tomar la derivada de la ecuación (8.10.11), establecer $t = 0$ en la derivada y emplear la ecuación (8.10.3) se obtiene

$$14 = -3A - 10B \quad (8.10.13)$$

 


Figura 8.31 Obtención de la respuesta transitoria del ejemplo 8.10.

Con base en las ecuaciones (8.10.12) y (8.10.13), $A = -4/3$ y $B = -1$. Así,

$$i_1(t) = \frac{7}{3} - \frac{4}{3}e^{-3t} - e^{-10t} \quad (8.10.14)$$

Ahora se obtiene i_2 de i_1 . La aplicación de la LTK al lazo izquierdo de la figura 8.30a da por resultado

$$7 = 4i_1 - i_2 + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} \quad \Rightarrow \quad i_2 = -7 + 4i_1 + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt}$$

La sustitución de i_1 en la ecuación (8.10.14) genera

$$\begin{aligned} i_2(t) &= -7 + \frac{28}{3} - \frac{16}{3}e^{-3t} - 4e^{-10t} + 2e^{-3t} + 5e^{-10t} \\ &= \frac{7}{3} - \frac{10}{3}e^{-3t} + e^{-10t} \end{aligned} \quad (8.10.15)$$

En referencia a la figura 8.29,

$$v_o(t) = 1[i_1(t) - i_2(t)] \quad (8.10.16)$$

La sustitución de las ecuaciones (8.10.14) y (8.10.15) en la ecuación (8.10.16) produce

$$v_o(t) = 2(e^{-3t} - e^{-10t}) \quad (8.10.17)$$

Obsérvese que $v_o(0) = 0$, como era de esperar por la ecuación (8.10.2).

Problema de práctica 8.10

 


Figura 8.32 Para el problema de práctica 8.10.

El uso de amplificadores operacionales en circuitos de segundo orden evita el uso de inductores, un tanto indeseables en algunas aplicaciones.

Para $t > 0$, obtenga $v_o(t)$ en el circuito de la figura 8.32. (*Sugerencia:* Halle primero v_1 y v_2 .)

Respuesta: $8(e^{-t} - e^{-6t})\text{V}, t > 0$.

8.8 Circuitos de segundo orden con amplificadores operacionales

Un circuito con un amplificador operacional y dos o más elementos de almacenamiento que no pueden combinarse en un solo elemento equivalente es de segundo orden. Debido a que los inductores son voluminosos y pesados, es raro que se usen en circuitos con amplificadores operacionales prácticos. Por esta razón, aquí sólo se considerarán circuitos de amplificadores operacionales RC de segundo orden. Tales circuitos encuentran una amplia variedad de aplicaciones en dispositivos como filtros y osciladores.

En el análisis de un circuito de amplificador operacional de segundo orden se siguen los mismos cuatro pasos enunciados y demostrados en la sección anterior.

Ejemplo 8.11

En el circuito de amplificador operacional de la figura 8.33, halle $v_o(t)$ para $t > 0$ cuando $v_s = 10u(t)$ mV. Sean $R_1 = R_2 = 10$ k Ω , $C_1 = 20$ μ F y $C_2 = 100$ μ F.

Solución: Aunque para resolver este problema se podrían seguir los mismos cuatro pasos enunciados en la sección anterior, aquí se resolverá en forma un poco diferente. Debido a la configuración del seguidor de tensión, la tensión a través de C_1 es v_o . Al aplicar la LCK al nodo 1,

$$\frac{v_s - v_1}{R_1} = C_2 \frac{dv_2}{dt} + \frac{v_1 - v_o}{R_2} \quad (8.11.1)$$

 


Figura 8.33 Para el ejemplo 8.11.

En el nodo 2 la LCK produce

$$\frac{v_1 - v_o}{R_2} = C_1 \frac{dv_o}{dt} \quad (8.11.2)$$

Pero

$$v_2 = v_1 - v_o \quad (8.11.3)$$

Ahora se intenta eliminar v_1 y v_2 en las ecuaciones (8.11.1) a (8.11.3). La sustitución de las ecuaciones (8.11.2) y (8.11.3) en la ecuación (8.11.1) produce

$$\frac{v_s - v_1}{R_1} = C_2 \frac{dv_1}{dt} - C_2 \frac{dv_o}{dt} + C_1 \frac{dv_o}{dt} \quad (8.11.4)$$

A partir de la ecuación (8.11.2),

$$v_1 = v_o + R_2 C_1 \frac{dv_o}{dt} \quad (8.11.5)$$

Al sustituir la ecuación (8.11.5) en la ecuación (8.11.4) se obtiene

$$\frac{v_s}{R_1} = \frac{v_o}{R_1} + \frac{R_2 C_1}{R_1} \frac{dv_o}{dt} + C_2 \frac{dv_o}{dt} + R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_o}{dt^2} - C_2 \frac{dv_o}{dt} + C_1 \frac{dv_o}{dt}$$

o sea

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \frac{dv_o}{dt} + \frac{v_o}{R_1 R_2 C_1 C_2} = \frac{v_s}{R_1 R_2 C_1 C_2} \quad (8.11.6)$$

Con los valores dados de R_1 , R_2 , C_1 y C_2 , la ecuación (8.11.6) se convierte en

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + 2 \frac{dv_o}{dt} + 5 v_o = 5 v_s \quad (8.11.7)$$

Para obtener la respuesta transitoria, se establece $v_s = 0$ en la ecuación (8.11.7), lo que equivale a desactivar la fuente. La ecuación característica es

$$s^2 + 2s + 5 = 0$$

la cual tiene las raíces complejas $s_{1,2} = -1 \pm j2$. Así, la forma de la respuesta transitoria es

$$v_{ot} = e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t) \quad (8.11.8)$$

donde A y B son constantes desconocidas por determinar.

Conforme $t \rightarrow \infty$, el circuito llega a la condición de estado estable, y los capacitores pueden reemplazarse por circuitos abiertos. Dado que en condiciones de estado estable no fluye corriente por C_1 y C_2 ni puede entrar corriente a través de las terminales de entrada del amplificador operacional ideal, no fluye corriente a través de R_1 y R_2 .

Por lo tanto, $v_o(\infty) = v_1(\infty) = v_s$

La respuesta en estado estable es entonces

$$v_{oss} = v_o(\infty) = v_s = 10 \text{ mV}, \quad t > 0 \quad (8.11.9)$$

La respuesta completa es

$$v_o(t) = v_{ot} + v_{oss} = 10 + e^{-t}(A \cos 2t + B \operatorname{sen} 2t) \text{ mV} \quad (8.11.10)$$

Para determinar A y B se necesitan las condiciones iniciales. Para $t < 0$, $v_s = 0$, así que

$$v_o(0^-) = v_2(0^-) = 0$$

Para $t > 0$, la fuente está en operación. Sin embargo, debido a la continuidad de la tensión del capacitor,

$$v_o(0^+) = v_2(0^+) = 0 \quad (8.11.11)$$

Con base en la ecuación (8.11.3),

$$v_1(0^+) = v_2(0^+) + v_o(0^+) = 0$$

y de ahí que con base en la ecuación (8.11.2),

$$\frac{dv_o(0^+)}{dt} = \frac{v_1 - v_o}{R_2 C_1} = 0 \quad (8.11.12)$$

Ahora se impone la ecuación (8.11.11) en la respuesta completa de la ecuación (8.11.10) en $t = 0$, para

$$0 = 10 + A \quad \Rightarrow \quad A = -10 \quad (8.11.13)$$

Al tomar la derivada de la ecuación (8.11.10),

$$\frac{dv_o}{dt} = e^{-t}(-A \cos 2t - B \operatorname{sen} 2t - 2A \operatorname{sen} 2t + 2B \cos 2t)$$

Al fijar $t = 0$ e incorporar la ecuación (8.11.12) se obtiene

$$0 = -A + 2B \quad (8.11.14)$$

Partiendo de las ecuaciones (8.11.13) y (8.11.14), $A = -10$ y $B = -5$. Así, la respuesta de escalón se convierte en

$$v_o(t) = 10 - e^{-t}(10 \cos 2t + 5 \operatorname{sen} 2t) \text{ mV}, \quad t > 0$$

Problema de práctica 8.11

 


Figura 8.34 Para el problema de práctica 8.11.

En el circuito de amplificador operacional que se muestra en la figura 8.34, $v_s = 10u(t)$ V, halle $v_o(t)$ para $t > 0$. Suponga que $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 20 \mu\text{F}$ y $C_2 = 100 \mu\text{F}$.

Respuesta: $(10 - 12.5e^{-t} + 2.5e^{-5t}) \text{ V}, t > 0$.

8.9 Análisis de circuitos RLC con PSpice


Los circuitos RLC pueden analizarse con gran facilidad usando PSpice, de igual modo como se hizo con los circuitos RC o RL del capítulo 7. Los dos siguientes ejemplos lo ilustrarán. Si se desea, consúltese la sección D.4 del apéndice D, sobre el análisis transitorio en PSpice.

Ejemplo 8.12


La tensión de entrada en la figura 8.35a) se aplica al circuito de la figura 8.35b). Use PSpice para graficar $v(t)$ para $0 < t < 4$ s.

Solución:


 
1. **Definir.** Al igual que la mayoría de los problemas de libros de texto, este problema está claramente definido.
2. **Presentar.** La entrada es igual a un solo pulso cuadrado de 12 V de amplitud con un periodo de 2 s. Se pide graficar la salida usando PSpice.
3. **Alternativas.** Como se pide usar PSpice, ésta es la única alternativa para una solución. Sin embargo, se puede comprobar aplicando la técnica ilustrada en la sección 8.5 (respuesta de escalón de un circuito RLC en serie).
4. **Intentar.** El circuito dado se dibuja con Schematics, como en la figura 8.36. El pulso se especifica utilizando la fuente de tensión VPWL, aunque en su lugar podría usarse VPULSE. Empleando la función lineal por tramos, se fijan los atributos de VPWL como T1 = 0, V1 = 0, T2 = 0.001, V2 = 12 y así sucesivamente, como se muestra en la figura 8.36. Se insertan dos marcadores de tensión para graficar las tensiones de entrada y salida. Una vez dibujado el circuito y fijados los atributos, se selecciona **Analysis/Setup/Transient** para abrir el cuadro de diálogo *Transient Analysis*. Dado que se trata de un circuito RLC en paralelo, las raíces de la ecuación característica son -1 y -9 . Así, se puede fijar *Final Time* como 4 s (cuatro veces la magnitud de la raíz menor). Tras guardar el esquema, se selecciona **Analysis/Simulate** y se obtiene la gráfica de las tensiones de entrada y salida en la ventana A/D de PSpice, la cual se muestra en la figura 8.37.



a)

 

b)

  Figura 8.35 Para el ejemplo 8.12.**Figura 8.36** Esquema del circuito de la figura 8.35b).**Figura 8.37** Para el ejemplo 8.12: entrada y salida.

Ahora se comprueba aplicando la técnica de la sección 8.5. Se puede comenzar mediante la verificación de que el equivalente de Thevenin para la combinación resistor-fuente es $V_{Th} = 12/2$ (la tensión de circuito abierto se divide en partes iguales entre ambos resistores) = 6 V. La resistencia equivalente es 30Ω ($60 \parallel 60$). Así, ahora se puede determinar la respuesta empleando $R = 30 \Omega$, $L = 3 \text{ H}$ y $C = (1/27) \text{ F}$.

Primero es necesario determinar α y ω_0 :

$$\alpha = R/(2L) = 30/6 = 5 \quad \text{y} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot \frac{1}{27}}} = 3$$

Puesto que 5 es mayor que 3, el caso está sobreamortiguado.

$$s_{1,2} = -5 \pm \sqrt{5^2 - 9} = -1, -9, \quad v(0) = 0, \\ v(\infty) = 6 \text{ V}, \quad i(0) = 0$$

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt},$$

donde

$$\begin{aligned}v(t) &= A_1 e^{-t} + A_2 e^{-9t} + 6 \\v(0) &= 0 = A_1 + A_2 + 6 \\i(0) &= 0 = C(-A_1 - 9A_2)\end{aligned}$$

lo que produce $A_1 = -9A_2$. Al sustituir esto en la expresión anterior se obtiene $0 = 9A_2 - A_2 + 6$, o $A_2 = 0.75$ y $A_1 = -6.75$.

$v(t) = (-6.75e^{-t} + 0.75e^{-9t} + 6)u(t)$ V para todos los casos de $0 < t < 2$ s.

En $t = 1$ s, $v(1) = -6.75e^{-1} + 0.75e^{-9} = -2.483 + 0.0001 + 6 = -3.552$ V. En $t = 2$ s $v(2) = -6.75e^{-2} + 0 + 6 = 5.086$ V.

Nótese que con base en $2 < t < 4$ s, $V_{Th} = 0$, lo que implica que $v(\infty) = 0$. Por lo tanto, $v(t) = (A_3 e^{-(t-2)} + A_4 e^{-9(t-2)})u(t-2)$ V. En $t = 2$ s, $A_3 + A_4 = 5.086$.

$$i(t) = \frac{(-A_3 e^{-(t-2)} - 9A_4 e^{-9(t-2)})}{27}$$

e

$$i(2) = \frac{(6.75e^{-2} - 6.75e^{-18})}{27} = 33.83 \text{ mA}$$

En consecuencia, $-A_3 - 9A_4 = 0.9135$.

Al combinar las dos ecuaciones se obtiene $-A_3 - 9(5.086 - A_3) = 0.9135$, lo que conduce a $A_3 = 5.835$ y $A_4 = -0.749$.

$$v(t) = (5.835e^{-(t-2)} - 0.749e^{-9(t-2)})u(t-2) \text{ V}$$

En $t = 3$ s, $v(3) = (2.147 - 0) = 2.147$ V. $t = 4$ s, $v(4) = 0.7897$ V.

- Evaluar.** Una comprobación entre los valores calculados anteriormente y la gráfica que se muestra en la figura 8.37 indica una coincidencia aceptable dentro del nivel obvio de precisión.
- ¿Satisfactorio?** Sí, existe coincidencia y los resultados pueden presentarse como una solución del problema.

Problema de práctica 8.12

 


Figura 8.38 Para el problema de práctica 8.12.

Halle $i(t)$ usando *PSpice* para $0 < t < 4$ s si la tensión del pulso de la figura 8.35a) se aplica al circuito de la figura 8.38.

Respuesta: Véase figura 8.39.

 


Figura 8.39 Gráfica de $i(t)$ para el problema de práctica 8.12.

En referencia al circuito de la figura 8.40, use PSpice a fin de obtener $i(t)$ para $0 < t < 3$ s.

Ejemplo 8.13

 


Figura 8.40 Para el ejemplo 8.13.

 


Figura 8.41 Para el ejemplo 8.13: a) para el análisis de cd, b) para el análisis transitorio.

Solución: Cuando el interruptor está en la posición *a*, el resistor de $6\ \Omega$ es redundante. El esquema para este caso aparece en la figura 8.41*a*). Para garantizar que la corriente $i(t)$ entre en la terminal 1, el inductor se gira tres veces antes de que se coloque en el circuito. Lo mismo se aplica al capacitor. Se insertan los pseudocomponentes VIEWPOINT e IPROBE para determinar la tensión inicial del capacitor y la corriente inicial del inductor. Se realiza un análisis de cd de PSpice seleccionando **Analysis/Simulate**. Como se muestra en la figura 8.41*a*), del análisis de cd se obtiene la tensión inicial del capacitor como 0 V y la corriente inicial del inductor $i(0)$ como 4 A. Estos valores iniciales se emplearán en el análisis transitorio.

Cuando el interruptor se mueve a la posición *b*, el circuito se convierte en un circuito RLC en paralelo sin fuente, cuyo esquema aparece en la figura 8.41*b*). Se establece la condición inicial $IC = 0$ para el capacitor e $IC = 4$ A para el inductor. Se inserta un marcador de corriente en la terminal 1 del inductor. Se selecciona **Analysis/Setup/Transient** para abrir el cuadro de diálogo *Transient Analysis* y fijar *Final Time* en 3 s. Tras guardar el esquema, se selecciona **Analysis/Transient**. En la figura 8.42 se muestra la gráfica de $i(t)$. Esta gráfica coincide con $i(t) = 4.8e^{-t} - 0.8e^{-6t}$ A, que es la solución mediante cálculo manual.

 


Figura 8.42 Gráfica de $i(t)$ para el ejemplo 8.13.

Remítase al circuito de la figura 8.21 (véase problema de práctica 8.7). Use PSpice a fin de obtener $v(t)$ para $0 < t < 2$.

Problema de práctica 8.13

Respuesta: Véase la figura 8.43.

 


Figura 8.43 Gráfica de $v(t)$ para el problema de práctica 8.13.

8.10 † Dualidad

El concepto de dualidad es una medida que ahorra tiempo y esfuerzo al resolver problemas de circuitos. Considérese la semejanza entre la ecuación (8.4) y la (8.29). Estas dos ecuaciones son iguales salvo por el hecho de que se deben intercambiar las siguientes cantidades: 1. tensión y corriente, 2. resistencia y conductancia, 3. capacitancia e inductancia. Así, en análisis de circuitos a veces ocurre que dos circuitos diferentes tienen las mismas ecuaciones y soluciones, excepto que los papeles de ciertos elementos complementarios se intercambian. Este intercambio se conoce como el principio de *dualidad*.

El **principio de dualidad** establece un paralelismo entre pares de ecuaciones de caracterización y sus teoremas de circuitos eléctricos correspondientes.

TABLA 8.1 Pares duales.

Resistencia R	Conductancia G
Inductancia L	Capacitancia C
Tensión v	Corriente i
Fuente de tensión	Fuente de corriente
Nodo	Lazo
Trayectoria en serie	Trayectoria en paralelo
Circuito abierto	Cortocircuito
LTK	LCK
Thevenin	Norton

Aun si se le aplica el principio de linealidad, un elemento o variable de circuitos podría no tener un dual. Por ejemplo, la inductancia mutua (que se cubrirá en el capítulo 13) no tiene dual.

En la tabla 8.1 se muestran pares duales. Obsérvese que la potencia no aparece en esta tabla, ya que no tiene par dual. La razón de esto es el principio de linealidad; como la potencia no es lineal, no se le aplica la dualidad. Obsérvese también en la tabla 8.1 que el principio de dualidad se extiende a elementos, configuraciones y teoremas de circuitos.

Se dice que dos circuitos son duales entre sí si se describen mediante ecuaciones de la misma forma, pero en las cuales se intercambian las variables.

Se dice que **dos circuitos son duales** si se describen mediante las mismas ecuaciones de caracterización con cantidades duales intercambiadas.

La utilidad del principio de dualidad es evidente. Una vez conocida la solución de un circuito, automáticamente se tiene la solución del circuito dual. Es obvio que los circuitos de las figuras 8.8 y 8.13 son duales. En consecuencia, el resultado de la ecuación (8.32) es el resultado dual del de la ecuación (8.11). Téngase presente que el método que aquí se describe para hallar un dual está limitado a circuitos de configuración plana. La determinación de un dual para un circuito de configuración no plana rebasa el alcance de este libro, porque este tipo de circuitos no pueden describirse por un sistema de ecuaciones de lazo.

Para hallar el dual de un circuito dado no es necesario escribir las ecuaciones de lazo o de nodo. Se puede usar una técnica gráfica. Dado un circuito de configuración plana, se elabora el circuito dual siguiendo estos tres pasos:

1. Colóquese un nodo en el centro de cada malla del circuito dado. Sitúese el nodo de referencia (la tierra) del circuito dual fuera del circuito dado.
2. Trácense líneas entre los nodos de manera que cada línea cruce un elemento. Reemplace ese elemento por su elemento dual (véase tabla 8.1).
3. Para determinar la polaridad de fuentes de tensión y la dirección de fuentes de corriente, sígase esta regla: una fuente de tensión que produce una corriente de malla positiva (en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj) tiene como su dual una fuente de corriente cuya dirección de referencia es de la tierra al nodo de no referencia.

En caso de duda, el circuito dual puede comprobarse escribiendo las ecuaciones nodales o de lazo. Las ecuaciones de lazo (o nodales) del circuito original son similares a las ecuaciones nodales (o de malla) del circuito dual. El principio de dualidad se ilustra con los dos siguientes ejemplos.

Ejemplo 8.14

Elabore el dual del circuito de la figura 8.44.

Solución: Como se observa en la figura 8.45a), primero se localizan los nodos 1 y 2 en los dos lazos y también el nodo de tierra 0 para el circuito dual. Se traza una línea entre un nodo y otro cruzando un elemento. Se reemplaza la línea que une a los nodos por los

duales de los elementos que cruza. Por ejemplo, una línea entre los nodos 1 y 2 cruza un inductor de 2 H, y se coloca un capacitor de 2 F (un dual del inductor) en la línea. Una línea entre los nodos 1 y 0 que cruza la fuente de tensión de 6 V contendrá una fuente de corriente de 6 A. Al trazar líneas que crucen todos los elementos, se elabora el circuito dual sobre el circuito dado como en la figura 8.45a). El circuito dual se ha redibujado en la figura 8.45b) para mayor claridad.

 


Figura 8.44 Para el ejemplo 8.14.

 
 


Figura 8.45
a) Elaboración del circuito dual de la figura 8.44,
b) circuito dual redibujado.

Trace el circuito dual del que aparece en la figura 8.46.

Problema de práctica 8.14

Respuesta: Véase la figura 8.47.

 


Figura 8.46 Para el problema de práctica 8.14.

 


Figura 8.47 Dual del circuito de la figura 8.46.

Obtenga el dual del circuito que se muestra en la figura 8.48.

Ejemplo 8.15

Solución: El circuito dual se elabora sobre el circuito original como en la figura 8.49a). Primero se localizan los nodos 1 a 3 y el nodo de referencia 0. Al unir los nodos 1 y 2, se cruza el capacitor de 2 F, el que se reemplaza por un inductor de 2 H.

 


Figura 8.48 Para el ejemplo 8.15.

Al unir los nodos 2 y 3, se cruza el resistor de 20 Ω, que se reemplaza por un resistor de $\frac{1}{20} \Omega$. Se sigue haciendo esto hasta cruzar todos los elementos. El resultado se presenta en la figura 8.49a). El circuito dual se ha redibujado en la figura 8.49b).

Para verificar la polaridad de la fuente de tensión y la dirección de la fuente de corriente, se pueden aplicar las corrientes de malla i_1, i_2 e i_3 (todas ellas en dirección del movimiento de las manecillas del reloj) del circuito original de la figura 8.48. La fuente de tensión de 10 V produce la corriente de malla positiva i_1 , de modo que su dual es una

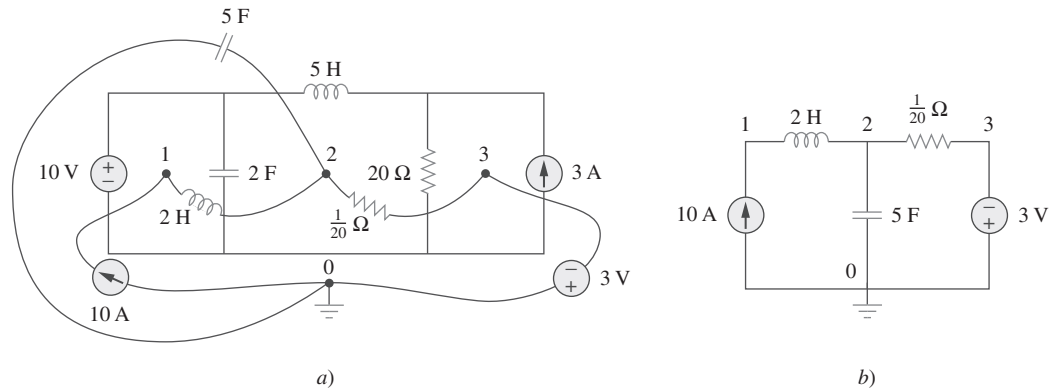


Figura 8.49 Para el ejemplo 8.15: a) elaboración del circuito dual de la figura 8.48, b) circuito dual redibujado.

fuente de corriente de 10 A dirigida de 0 a 1. Asimismo, $i_3 = -3$ A en la figura 8.48 tiene su dual $v_3 = -3$ V en la figura 8.49b).

Problema de práctica 8.15

En referencia al circuito de la figura 8.50, obtenga el circuito dual.

Respuesta: Véase la figura 8.51.

 


Figura 8.50 Para el problema de práctica 8.15.

 


Figura 8.51 Dual del circuito de la figura 8.50.

8.11 † Aplicaciones

Aplicaciones prácticas de los circuitos RLC se encuentran en circuitos de control y de comunicaciones como circuitos de llamada, circuitos limitadores, circuitos resonantes, circuitos de alisamiento y filtros. La mayoría de estos circuitos no pueden cubrirse hasta que se traten fuentes de ca. Por ahora hay que limitarse a dos aplicaciones simples: el circuito de encendido de un automóvil y el circuito nivelador.

8.11.1 Sistema de encendido de un automóvil

En la sección 7.9.4 se consideró el sistema de encendido de un automóvil como sistema de carga. Esa fue sólo una parte del sistema. Aquí se considerará otra parte: el sistema de generación de tensión. Este sistema se modela en el circuito que aparece en la figura 8.52. La fuente de 12 V se debe a la batería y el alternador. El resistor de 4 Ω representa la resistencia del alambrado. La bobina de encendido se modela con el inductor de 8 mH. El capacitor de 1 μF (conocido como condensador en mecánica automotriz) está en paralelo con el interruptor (conocido como punto de ruptura o encendido electrónico). En el siguiente ejemplo se determina cómo se emplea el circuito RLC de la figura 8.52 en la generación de alta tensión.

 


Figura 8.52 Circuito de encendido de un automóvil.

Suponiendo que el interruptor de la figura 8.52 está cerrado antes de $t = 0^-$ halle la tensión del inductor v_L para $t > 0$.

Ejemplo 8.16

Solución: Si el interruptor está cerrado antes de $t = 0^-$ y el circuito está en estado estable, entonces

$$i(0^-) = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}, \quad v_C(0^-) = 0$$

En $t = 0^+$, el interruptor está abierto. Las condiciones de continuidad requieren que

$$i(0^+) = 3 \text{ A}, \quad v_C(0^+) = 0 \quad (8.16.1)$$

Se obtiene $di(0^+)/dt$ de $v_L(0^+)$. La aplicación de la LTK a la malla en $t = 0^+$ produce

$$\begin{aligned} -12 + 4i(0^+) + v_L(0^+) + v_C(0^+) &= 0 \\ -12 + 4 \times 3 + v_L(0^+) + 0 &= 0 \quad \Rightarrow \quad v_L(0^+) = 0 \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{di(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = 0 \quad (8.16.2)$$

Como $t \rightarrow \infty$, el sistema llega al estado estable, de modo que el capacitor actúa como circuito abierto. En consecuencia,

$$i(\infty) = 0 \quad (8.16.3)$$

Si se aplica la LTK al lazo para $t > 0$, se obtiene

$$12 = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt + v_C(0)$$

Tomar la derivada de cada término produce

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (8.16.4)$$

Se obtiene la respuesta transitoria siguiendo el procedimiento de la sección 8.3. Al sustituir $R = 4 \Omega$, $L = 8$ y $C = 1 \mu\text{F}$ se obtiene

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 250, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1.118 \times 10^4$$

Puesto que $\alpha < \omega_0$, la respuesta está subamortiguada. La frecuencia natural amortiguada es

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \approx \omega_0 = 1.118 \times 10^4$$

La forma de la respuesta transitoria es

$$i_t(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) \quad (8.16.5)$$

donde A y B son constantes. La respuesta en estado estable es

$$i_{ss}(t) = i(\infty) = 0 \quad (8.16.6)$$

de manera que la respuesta completa es

$$i(t) = i_t(t) + i_{ss}(t) = e^{-250t} (A \cos 11180t + B \sin 11180t) \quad (8.16.7)$$

Ahora se determina A y B .

$$i(0) = 3 = A + 0 \quad \Rightarrow \quad A = 3$$

Al tomar la derivada de la ecuación (8.16.7),

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} &= -250e^{-250t}(A \cos 11\,180t + B \sin 11\,180t) \\ &+ e^{-250t}(-11\,180A \sin 11\,180t + 11\,180B \cos 11\,180t) \end{aligned}$$

Al fijar $t = 0$ e incorporar la ecuación (8.16.2),

$$0 = -250A + 11\,180B \quad \Rightarrow \quad B = 0.0671$$

$$\text{Así,} \quad i(t) = e^{-250t}(3 \cos 11\,180t + 0.0671 \sin 11\,180t) \quad (8.16.8)$$

La tensión a través del inductor es entonces

$$v_L(t) = L \frac{di}{dt} = -268e^{-250t} \sin 11\,180t \quad (8.16.9)$$

Esto tiene un valor máximo cuando el seno es unitario, es decir en $11\,180t_0 = \pi/2$ o $t_0 = 140.5 \mu\text{s}$. En tiempo $= t_0$, la tensión del inductor llega a su valor pico, el cual es

$$v_L(t_0) = -268e^{-250t_0} = -259 \text{ V} \quad (8.16.10)$$

Aunque esto es muy inferior al rango de tensión de 6 000 a 10 000 V requerido para encender la bujía en un automóvil común, un dispositivo conocido como *transformador* (del que se tratará en el capítulo 13) se usa para elevar la tensión del inductor al nivel requerido.

Problema de práctica 8.16

En la figura 8.52, halle la tensión del capacitor v_C para $t > 0$.

Respuesta: $12 - 12e^{-250t} \cos 11\,180t + 267.7e^{-250t} \sin 11\,180t$ V.

8.11.2 Circuitos suavizadores

En un sistema de comunicación digital común, la señal por transmitir primero se muestrea. El muestreo es el procedimiento de selección de muestras de una señal para su procesamiento, en oposición al procesamiento de la señal entera. Cada muestra se convierte a un número binario representado por una serie de pulsos. Estos se transmiten por medio de una línea de transmisión como cable coaxial, par trenzado o fibra óptica. En el extremo receptor, la señal se aplica a un convertidor digital-analógico (D/A) cuya salida es una función en “escalera”, es decir, una función constante en cada intervalo de tiempo. Para recuperar la señal analógica transmitida, la salida se suaviza haciéndola pasar por un circuito “alisador”, como se ilustra en la figura 8.53. Un circuito *RLC* puede emplearse como circuito alisador.

 


Figura 8.53 Una serie de pulsos se aplica al convertidor digital-analógico (D/A), cuya salida se aplica a su vez al circuito nivelador.

Ejemplo 8.17

La salida de un convertidor digital-analógico se muestra en la figura 8.54a). Si el circuito *RLC* de la figura 8.54b) se utiliza como el circuito suavizador, determine la tensión de salida $v_o(t)$.

 


Figura 8.54 Para el ejemplo 8.17: a) salida de un convertidor D/A, b) circuito nivelador *RLC*.

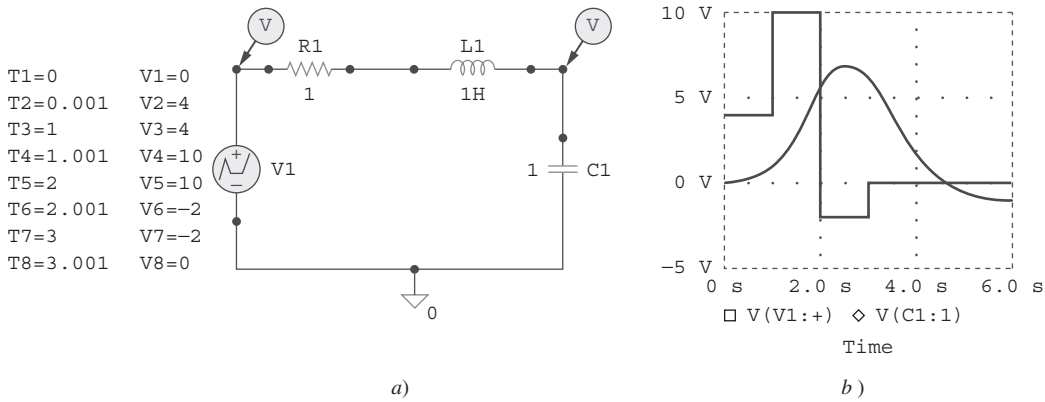


Figura 8.55 Para el ejemplo 8.17: a) esquema, b) tensiones de entrada y de salida.

Solución: Este problema se resuelve en forma óptima mediante *PSpice*. El esquema aparece en la figura 8.55a). El pulso en la figura 8.54a) se especifica aplicando la función lineal por tramos. Los atributos de V1 se fijan como T1 = 0, V1 = 0, T2 = 0.001, V2 = 4, T3 = 1, V3 = 4 y así sucesivamente. Para poder graficar las tensiones tanto de entrada como de salida, se insertan dos marcadores de tensión, como se indica. Se selecciona **Analysis/Setup/Transient** para abrir el cuadro de diálogo *Transient Analysis* y se establece *Final Time* a 6 s. Una vez guardado el esquema, se selecciona **Analysis/Simulate** para ejecutar y obtener las gráficas que se muestran en la figura 8.55b).

Repita el ejemplo 8.17 si la salida del convertidor D/A es como se indica en la figura 8.56.

Problema de práctica 8.17

Respuesta: Véase la figura 8.57.

 


Figura 8.56 Para el problema de práctica 8.17.

 


Figura 8.57 Resultado del problema de práctica 8.17.

8.12 Resumen

1. La determinación de los valores iniciales $x(0)$ y $dx(0)/dt$ y del valor final $x(\infty)$ es crucial para analizar circuitos de segundo orden.
2. El circuito *RLC* es de segundo orden porque se describe mediante una ecuación diferencial de segundo orden. Su ecuación característica es $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$, donde α es el factor de amortigua-

miento y ω_0 la frecuencia natural no amortiguada. En un circuito en serie, $\alpha = R/2L$, en un circuito en paralelo, $\alpha = 1/2RC$, y en ambos casos $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

3. Si no hay fuentes independientes en el circuito después de la conmutación (o cambio súbito), se considera el circuito como sin fuente. La solución completa es la respuesta natural.

4. La respuesta natural de un circuito RLC será sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada, dependiendo de las raíces de la ecuación característica. La respuesta es críticamente amortiguada cuando las raíces son iguales ($s_1 = s_2$ o $\alpha = \omega_0$), sobreamortiguada cuando las raíces son reales y diferentes ($s_1 \neq s_2$ o $\alpha > \omega_0$) y subamortiguada cuando las raíces son complejas conjugadas ($s_1 = s_2^*$ o $\alpha < \omega_0$).
5. Si en el circuito están presentes fuentes independientes después de la conmutación, la respuesta completa es la suma de la respuesta natural y la respuesta forzada de estado estable.
6. *PSpice* se usa para analizar circuitos RLC de la misma manera que en el caso de los circuitos RC o RL .
7. Dos circuitos son duales si las ecuaciones de lazo que describen a uno de ellos tienen la misma forma que las ecuaciones nodales que describen al otro. El análisis de un circuito implica el análisis de su circuito dual.
8. El circuito de encendido de un automóvil y el circuito de alisamiento son aplicaciones usuales del material analizado en este capítulo.

Preguntas de repaso

- 8.1** En relación con el circuito de la figura 8.58, la tensión del capacitor en $t = 0^-$ (justo antes de que el interruptor se cierre) es de:
- a) 0 V b) 4 V c) 8 V d) 12 V

 


Figura 8.58 Para las preguntas de repaso 8.1 y 8.2.

- 8.2** En relación con el circuito de la figura 8.58, la corriente inicial del inductor (en $t = 0$) es de:
- a) 0 A b) 2 A c) 6 A d) 12 A
- 8.3** Cuando una entrada de escalón se aplica a un circuito de segundo orden, los valores finales de las variables de circuitos se hallan mediante:
- a) El reemplazo de los capacitores por circuitos cerrados y de los inductores por circuitos abiertos.
 - b) El reemplazo de los capacitores por circuitos abiertos y de los inductores por circuitos cerrados.
 - c) Ninguno de los casos anteriores.
- 8.4** Si las raíces de la ecuación característica de un circuito RLC son -2 y -3 , la respuesta es:
- a) $(A \cos 2t + B \sin 2t)e^{-3t}$
 - b) $(A + 2Bt)e^{-3t}$
 - c) $Ae^{-2t} + Bte^{-3t}$
 - d) $Ae^{-2t} + Be^{-3t}$

donde A y B son constantes.

- 8.5** En un circuito RLC en serie, establecer $R = 0$ producirá:
- a) una respuesta sobreamortiguada
 - b) una respuesta críticamente amortiguada
 - c) una respuesta subamortiguada
 - d) una respuesta no amortiguada
 - e) ninguna de las anteriores

- 8.6** Un circuito RLC en paralelo tiene $L = 2$ H y $C = 0.25$ F. El valor de R que producirá un factor de amortiguamiento unitario es:
- a) 0.5 Ω b) 1 Ω c) 2 Ω d) 4 Ω

- 8.7** Refiérase al circuito RLC en serie de la figura 8.59. ¿Qué tipo de respuesta producirá?
- a) sobreamortiguada
 - b) subamortiguada
 - c) críticamente amortiguada
 - d) ninguna de las anteriores

 


Figura 8.59 Para la pregunta de repaso 8.7.

- 8.8** Considere el circuito RLC en paralelo de la figura 8.60. ¿Qué tipo de respuesta producirá?
- a) sobreamortiguada
 - b) subamortiguada
 - c) críticamente amortiguada
 - d) ninguna de las anteriores

 


Figura 8.60 Para la pregunta de repaso 8.8.

- 8.9** Haga coincidir los circuitos de la figura 8.61 con los siguientes casos:
- i) circuito de primer orden
 - ii) circuito de segundo orden en serie
 - iii) circuito de segundo orden en paralelo
 - iv) ninguno de los anteriores


 
 


Figura 8.61 Para la pregunta de repaso 8.9.

 

- 8.10 En un circuito eléctrico, el par dual de la resistencia es:
- a) la conductancia
 - b) la inductancia
 - c) la capacitancia
 - d) el circuito abierto
 - e) el cortocircuito

R respuestas: 8.1a, 8.2c, 8.3b, 8.4d, 8.5d, 8.6c, 8.7b, 8.8b, 8.9 i)-c, ii)-b, e, iii)-a, iv)-d, f, 8.10a.

Problemas

Sección 8.2 Determinación de valores iniciales y finales

8.1 En referencia al circuito de la figura 8.62, encuentre:

- a) $i(0^+)$ y $v(0^+)$,
- b) $di(0^+)/dt$ y $dv(0^+)/dt$,
- c) $i(\infty)$ y $v(\infty)$.

 


Figura 8.62 Para el problema 8.1.

8.2 Use la figura 8.63 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la determinación de los valores iniciales y finales.

 


Figura 8.63 Para el problema 8.2.

8.3 Remítase al circuito que aparece en la figura 8.64. Calcule:

- a) $i_L(0^+)$, $v_C(0^+)$ y $v_R(0^+)$,
- b) $di_L(0^+)/dt$, $dv_C(0^+)/dt$ y $dv_R(0^+)/dt$,
- c) $i_L(\infty)$, $v_C(\infty)$ y $v_R(\infty)$.

 


Figura 8.64 Para el problema 8.3.

8.4 En el circuito de la figura 8.65, halle:

- a) $v(0^+)$ e $i(0^+)$,
- b) $dv(0^+)/dt$ y $di(0^+)/dt$,
- c) $v(\infty)$ e $i(\infty)$.

 


Figura 8.65 Para el problema 8.4.

8.5 Remítase al circuito de la figura 8.66. Determine:

- a) $i(0^+)$ y $v(0^+)$,
- b) $di(0^+)/dt$ y $dv(0^+)/dt$,
- c) $i(\infty)$ y $v(\infty)$.

 


Figura 8.66 Para el problema 8.5.

8.6 En el circuito de la figura 8.67, halle:

- a) $v_R(0^+)$ y $v_L(0^+)$,
 b) $dv_R(0^+)/dt$ y $dv_L(0^+)/dt$,
 c) $v_R(\infty)$ y $v_L(\infty)$.

 


Figura 8.67 Para el problema 8.6.

Sección 8.3 Circuito RLC en serie sin fuente

8.7 Un circuito RLC en serie tiene $R = 20 \text{ k}\Omega$, $L = 0.2 \text{ mH}$ y $C = 5 \text{ }\mu\text{F}$. ¿Qué tipo de amortiguamiento exhibe?

8.8 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos RLC sin fuente.

8.9 La corriente en un circuito RLC se describe con

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 10 \frac{di}{dt} + 25i = 0$$

Si $i(0) = 10$ y $di(0)/dt = 0$, halle $i(t)$ para $t > 0$.

8.10 La ecuación diferencial que describe a la tensión en una red RLC es

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 4v = 0$$

Dado que $v(0) = 0$, $dv(0)/dt = 0$, obtenga $v(t)$.

8.11 La respuesta natural de un circuito RLC se describe con la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 2 \frac{dv}{dt} + v = 0$$

para la cual las condiciones iniciales son $v(0) = 10$ y $dv(0)/dt = 0$. Determine $v(t)$.

8.12 Si $R = 50 \text{ }\Omega$, $L = 1.5 \text{ H}$, ¿qué valor de C hará que un circuito RLC en serie esté:

- a) ¿sobreamortiguado? b) ¿críticamente amortiguado?
 c) ¿subamortiguado?

8.13 Para el circuito de la figura 8.68, calcule el valor de R necesario para tener una respuesta críticamente amortiguada.

 


Figura 8.68 Para el problema 8.13.

8.14 El interruptor de la figura 8.69 se mueve de la posición A a la posición B en $t = 0$ (observe que el interruptor debe conectar al punto B antes de interrumpir la conexión con A, pues se

trata de un conmutador sin interrupción). Con $v(0) = 0$, halle $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.69 Para el problema 8.14.

8.15 Las respuestas de un circuito RLC en serie son

$$v_C(t) = 30 - 10e^{-20t} + 30e^{-10t} \text{ V}$$

$$i_L(t) = 40e^{-20t} - 60e^{-10t} \text{ mA}$$

donde v_C e i_L son la tensión del capacitor y la corriente del inductor, respectivamente. Determine los valores de R , L y C .

8.16 Halle $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.70.

 


Figura 8.70 Para el problema 8.16.

8.17 En el circuito de la figura 8.71, el interruptor se mueve instantáneamente de la posición A a la B en $t = 0$. Halle $v(t)$ para cualquier $t \geq 0$.

 


Figura 8.71 Para el problema 8.17.

8.18 Halle la tensión en el capacitor en función del tiempo para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.72. Suponga que existen condiciones de estado estable en $t = 0^-$.

 


Figura 8.72 Para el problema 8.18.

8.19 Obtenga $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.73.

 


Figura 8.73 Para el problema 8.19.

8.20 El interruptor en el circuito de la figura 8.74 ha estado cerrado mucho tiempo pero se abre en $t = 0$. Determine $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.74 Para el problema 8.20.

***8.21** Calcule $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.75.

 


Figura 8.75 Para el problema 8.21.

Sección 8.4 Circuito *RLC* en paralelo sin fuente

8.22 Suponiendo que $R = 2 \Omega$ diseñe un circuito *RLC* en paralelo que tenga la ecuación característica

$$s^2 + 100s + 10^6 = 0.$$

8.23 En relación con la red de la figura 8.76, ¿qué valor de C se necesita para que la respuesta sea subamortiguada con un factor de amortiguamiento unitario ($\alpha = 1$)?

 


Figura 8.76 Para el problema 8.23.

8.24 El interruptor de la figura 8.77 se mueve de la posición *A* a la posición *B* en $t = 0$ (repare en que el interruptor debe conectar al punto *B* antes de interrumpir la conexión con *A*, pues se trata de un conmutador sin interrupción). Determine $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.77 Para el problema 8.24.

8.25 Use la figura 8.78, para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos *RLC* sin fuente.

 


Figura 8.78 Para el problema 8.25.

Sección 8.5 Respuesta escalón de un circuito *RLC* en serie

8.26 La respuesta escalón de un circuito *RLC* lo da

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\frac{di}{dt} + 5i = 10$$

Asumiendo que $i(0) = 2$ y $di(0)/dt = 4$, determine $i(t)$.

8.27 La tensión en una rama de un circuito *RLC* se describe con

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 4\frac{dv}{dt} + 8v = 24$$

Si las condiciones iniciales son $v(0) = 0 = dv(0)/dt$, halle $v(t)$.

8.28 Un circuito *RLC* en serie se describe con

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 10$$

Halle la respuesta cuando $L = 0.5 \text{ H}$, $R = 4 \Omega$ y $C = 0.2 \text{ F}$. Suponga que $i(0) = 1$, $di(0)/dt = 0$.

8.29 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales sujetas a las condiciones iniciales especificadas.

a) $d^2v/dt^2 + 4v = 12$, $v(0) = 0$, $dv(0)/dt = 2$

b) $d^2i/dt^2 + 5 di/dt + 4i = 8$, $i(0) = -1$, $di(0)/dt = 0$

c) $d^2v/dt^2 + 2 dv/dt + v = 3$, $v(0) = 5$, $dv(0)/dt = 1$

d) $d^2i/dt^2 + 2 di/dt + 5i = 10$, $i(0) = 4$, $di(0)/dt = -2$

8.30 Las respuestas escalón de un circuito *RLC* en serie son

$$v_C = 40 - 10e^{-2000t} - 10e^{-4000t} \text{ V}, \quad t > 0$$

$$i_L(t) = 3e^{-2000t} + 6e^{-4000t} \text{ mA}, \quad t > 0$$

a) Halle C . b) Determine qué tipo de amortiguamiento exhibe el circuito.

* Un asterisco indica un problema difícil.

8.31 Considere el circuito de la figura 8.79. Halle $v_L(0^+)$ y $v_C(0^+)$.

 


Figura 8.79 Para el problema 8.31.

8.32 En referencia al circuito de la figura 8.80, halle $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.80 Para el problema 8.32.

8.33 Halle $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.81.

 


Figura 8.81 Para el problema 8.33.

8.34 Calcule $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.82.

 


Figura 8.82 Para el problema 8.34.

8.35 Use la figura 8.83 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la respuesta escalón de los circuitos RLC en serie.

 


Figura 8.83 Para el problema 8.35.

8.36 Obtenga $v(t)$ e $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.84.

 


Figura 8.84 Para el problema 8.36.

*8.37 Para la red de la figura 8.85, determine $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.85 Para el problema 8.37.

8.38 Remítase al circuito de la figura 8.86. Calcule $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.86 Para el problema 8.38.

8.39 Determine $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.87.

 


Figura 8.87 Para el problema 8.39.

8.40 El interruptor en el circuito de la figura 8.88 se mueve de la posición a a la b en $t = 0$. Determine $i(t)$ para $t > 0$.



 


Figura 8.88 Para el problema 8.40.

*8.41 Para la red de la figura 8.89, halle $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.89 Para el problema 8.41.

*8.42 Dada la red de la figura 8.90, halle $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.90 Para el problema 8.42.

8.43 El interruptor en la figura 8.91 se abre en $t = 0$ después de que el circuito ha llegado al estado estable. Seleccione R y C de manera que $\alpha = 8 \text{ Np/s}$ y $\omega_d = 30 \text{ rad/s}$.

 


Figura 8.91 Para el problema 8.43.

8.44 Un circuito RLC en serie tiene los siguientes parámetros: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 1 \text{ H}$ y $C = 10 \text{ nF}$. ¿Qué tipo de amortiguamiento exhibe?

Sección 8.6 Respuesta escalón de un circuito RLC en paralelo

8.45 En el circuito de la figura 8.92, halle $v(t)$ e $i(t)$ para $t > 0$. Suponga que $v(0) = 0$ e $i(0) = 1 \text{ A}$.

 


Figura 8.92 Para el problema 8.45.

8.46 Use la figura 8.93 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la respuesta escalón de los circuitos RLC en paralelo.

 


Figura 8.93 Para el problema 8.46.

8.47 Halle la tensión de salida $v_o(t)$ en el circuito de la figura 8.94.

 


Figura 8.94 Para el problema 8.47.

8.48 Dado el circuito de la figura 8.95, halle $i(t)$ y $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.95 Para el problema 8.48.

8.49 Determine $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.96.

 


Figura 8.96 Para el problema 8.49.

8.50 Para el circuito de la figura 8.97, halle $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.97 Para el problema 8.50.

8.51 Halle $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.98.

 


Figura 8.98 Para el problema 8.51.

8.52 La respuesta escalón de un circuito RLC en paralelo es $v = 10 + 20e^{-300t}(\cos 400t - 2 \sin 400t)$ V, $t \geq 0$ cuando el inductor es de 50 mH. Halle R y C .

Sección 8.7 Circuitos generales de segundo orden

8.53 Después de estar abierto durante un día, el interruptor en el circuito de la figura 8.99 se cierra en $t = 0$. Halle la ecuación diferencial que describe a $i(t)$, $t > 0$.

 


Figura 8.99 Para el problema 8.53.

8.54 Use la figura 8.100 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos generales de segundo orden.

 


Figura 8.100 Para el problema 8.54.

8.55 En referencia al circuito de la figura 8.101, halle $v(t)$ para $t > 0$. Suponga que $v(0^+) = 4$ V e $i(0^+) = 2$ A.

 


Figura 8.101 Para el problema 8.55.

8.56 En el circuito de la figura 8.102, halle $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 8.102 Para el problema 8.56.

8.57 Si el interruptor en la figura 8.103 ha estado cerrado mucho tiempo antes de $t = 0$ pero se abre en $t = 0$, encuentre:

- a) la ecuación característica del circuito,
- b) i_x y v_R para $t > 0$.

 


Figura 8.103 Para el problema 8.57.

8.58 En el circuito de la figura 8.104, el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición 1 pero se movió a la posición 2 en $t = 0$. Halle:

- a) $v(0^+)$, $dv(0^+)/dt$
- b) $v(t)$ para $t \geq 0$.

 


Figura 8.104 Para el problema 8.58.

8.59 El interruptor de la figura 8.105 ha estado mucho tiempo en la posición 1 para $t < 0$. En $t = 0$ se movió de la posición 1 a la parte superior del capacitor en $t = 0$. Nótese que se trata de un interruptor-seccionador, que permanece en contacto con la posición 1 hasta que hace contacto con la parte superior del capacitor y que luego rompe el contacto en la posición 1. Determine $v(t)$.

 


Figura 8.105 Para el problema 8.59.

8.60 Obtenga i_1 e i_2 para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.106.

 


Figura 8.106 Para el problema 8.60.

8.61 En referencia al circuito del problema 8.5, halle i y v para $t > 0$.

8.62 Halle la respuesta $v_R(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 8.107. Sean $R = 3 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$ y $C = 1/18 \text{ F}$.

 


Figura 8.107 Para el problema 8.62.

Sección 8.8 Circuitos de segundo orden con amplificadores operacionales

8.63 Para el circuito del amplificador operacional de la figura 8.108, halle la ecuación diferencial para $i(t)$.

 


Figura 8.108 Para el problema 8.63.

8.64 Use la figura 8.109 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos de segundo orden con amplificadores operacionales.

 


Figura 8.109 Para el problema 8.64.

8.65 Determine la ecuación diferencial para el circuito amplificador operacional de la figura 8.110. Si $v_1(0^+) = 2 \text{ V}$ y $v_2(0^+) = 0 \text{ V}$, halle v_o para $t > 0$. Sea $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$.

 


Figura 8.110 Para el problema 8.65.

8.66 Obtenga las ecuaciones diferenciales de $v_o(t)$ para el circuito del amplificador operacional de la figura 8.111.

 


Figura 8.111 Para el problema 8.66.

*8.67 En el circuito de amplificador operacional de la figura 8.112 determine $v_o(t)$ para $t > 0$. Sean $v_{en} = u(t) \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 100 \mu\text{F}$.

 


Figura 8.112 Para el problema 8.67.

Sección 8.9 Análisis de un circuito RLC con PSpice



8.68 Para la función escalón $v_s = u(t)$, use PSpice a fin de hallar la respuesta $v(t)$ para $0 < t < 6 \text{ s}$ en el circuito de la figura 8.113.

 


Figura 8.113 Para el problema 8.68.

8.69 Dado el circuito sin fuente de la figura 8.114, use *PSpice* o *MultiSim* para obtener $i(t)$ para $0 < t < 20$ s. Tome $v(0) = 30$ V e $i(0) = 2$ A.

 


Figura 8.114 Para el problema 8.69.

8.70 Para el circuito de la figura 8.115, use *PSpice* o *MultiSim* a fin de obtener $v(t)$ para $0 < t < 4$ s. Suponga que la tensión del capacitor y la corriente del inductor en $t = 0$ son de cero.

 


Figura 8.115 Para el problema 8.70.

8.71 Obtenga $v(t)$ para $0 < t < 4$ s en el circuito de la figura 8.116 usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 8.116 Para el problema 8.71.

8.72 El interruptor de la figura 8.117 ha estado mucho tiempo en la posición 1. En $t = 0$, cambia a la posición 2. Use *PSpice* o *MultiSim* para hallar $i(t)$ para $0 < t < 0.2$ s.

 


Figura 8.117 Para el problema 8.72.

8.73 Diseñe un problema, a resolver con *PSpice* o *MultiSim*, que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos RLC sin fuente.

Sección 8.10 Dualidad

8.74 Dibuje el dual del circuito mostrado en la figura 8.118.

 


Figura 8.118 Para el problema 8.74.

8.75 Obtenga el dual del circuito de la figura 8.119.

 


Figura 8.119 Para el problema 8.75.

8.76 Halle el dual del circuito de la figura 8.120.

 


Figura 8.120 Para el problema 8.76.

8.77 Dibuje el dual del circuito de la figura 8.121.

 


Figura 8.121 Para el problema 8.77.

Sección 8.11 Aplicaciones

8.78 El activador de una bolsa de aire para un automóvil se modela en el circuito de la figura 8.122. Determine el tiempo que tarda la tensión en el disparador del activador en llegar a su primer valor pico tras la conmutación de A a B. Sean $R = 3 \Omega$, $C = 1/30$ F y $L = 60$ mH.

 




Figura 8.122 Para el problema 8.78.

8.79 Una carga se modela como un inductor de 250 mH en paralelo con un resistor de 12 Ω. Debe conectarse un capacitor a la carga para que la red esté críticamente amortiguada en 60 Hz. Calcule el valor del capacitor.

Problemas de mayor extensión

8.80  Un sistema mecánico se modela mediante un circuito RLC en serie. Se desea producir una respuesta sobreamortiguada con constantes de tiempo 0.1 ms y 0.5 ms. Si se usa un resistor en serie de 50 k Ω , halle los valores de L y C .

8.81  Un oscilograma puede modelarse adecuadamente mediante un sistema de segundo orden en forma de circuito RLC en paralelo. Se desea proporcionar una tensión subamortiguada a través de un resistor de 200 Ω . Si la frecuencia de amortiguación es de 4 kHz y la constante de tiempo de la envolvente es de 0.25 s, halle los valores necesarios de L y C .

8.82 El circuito de la figura 8.123 es el análogo eléctrico de funciones corporales que se emplea en escuelas de medicina para estudiar las convulsiones. La analogía es la siguiente:

C_1 = Volumen de fluido en un medicamento

C_2 = Volumen de torrente sanguíneo en una región especificada

R_1 = Resistencia al paso del medicamento de la entrada al torrente sanguíneo

R_2 = Resistencia del mecanismo excretor, como riñones, etcétera.

v_0 = Concentración inicial de la dosis del medicamento

$v(t)$ = Porcentaje del medicamento en el torrente sanguíneo

Halle $v(t)$ para $t > 0$ dado que $C_1 = 0.5$ μF , $C_2 = 5$ μF , $R_1 = 5$ M Ω , $R_2 = 2.5$ M Ω y $v_0 = 60u(t)$ V.

 



Figura 8.123 Para el problema 8.82.

8.83  En la figura 8.124 aparece un circuito típico de oscilador con un diodo de túnel. El diodo se modela como un resistor no lineal con $i_D = f(v_D)$, es decir, la corriente del diodo es una función no lineal de la tensión a través del diodo. Obtenga la ecuación diferencial del circuito en términos de v e i_D .

 


Figura 8.124 Para el problema 8.83.

Circuitos de ca

CONTENIDO

- 9 Senoides y fasores
- 10 Análisis senoidal en estado estable
- 11 Análisis de potencia de ca
- 12 Circuitos trifásicos
- 13 Circuitos magnéticamente acoplados
- 14 Respuestas en frecuencia



Senoides y fasores

Aquel que no sabe y no sabe que no sabe es un idiota; evítalo. Aquel que no sabe y sabe que no sabe es un niño; edúcalo. Aquel que sabe y no sabe que sabe está dormido; despiértalo. Aquel que sabe y sabe que sabe es un sabio; síguelo.

—Proverbio persa

Mejore sus habilidades y su carrera

CRITERIOS ABET EC 2000 (3.d), *capacidad para funcionar en equipos multidisciplinares.*

La “capacidad para funcionar en equipos multidisciplinares” es inherentemente crítica para el ingeniero en activo. Es raro, si es que alguna vez ocurre, que los ingenieros trabajen solos. Siempre formarán parte de un equipo. Algo que me agrada recordar a los estudiantes es que no es necesario que les simpaticen todos los miembros de un equipo; lo único necesario es que sean parte exitosa de ese equipo.

Muy a menudo tales equipos incluyen a individuos de una amplia variedad de disciplinas de la ingeniería y a otros de disciplinas ajenas a la ingeniería, como mercadotecnia y finanzas.

Los estudiantes pueden adquirir y reforzar de manera fácil esa capacidad trabajando en grupos de estudio en todos sus cursos. Evidentemente, trabajar en grupos de estudio en cursos ajenos a la ingeniería así como en cursos de ingeniería ajenos a su disciplina también le dará a usted experiencia en equipos multidisciplinares.

Fotografía de Charles Alexander



9.1 Introducción

Hasta ahora el análisis se ha limitado en su mayor parte a circuitos de cd: los circuitos excitados por fuentes constantes o invariables en el tiempo. Se ha restringido la función de forzamiento a fuentes de cd por simplicidad, razones pedagógicas y, también, razones históricas. Las fuentes de cd, históricamente, fueron el principal medio de suministro de energía eléctrica hasta fines del siglo XIX; a finales de ese siglo comenzó la batalla de esa corriente contra la corriente alterna. Ambas tenían defensores entre los ingenieros eléctricos de la época. A causa de que la ca es más eficiente y económica para la transmisión a grandes distancias, los sistemas de ca terminaron imponiéndose. Por ello, en correspondencia con la secuencia histórica de los acontecimientos se ha considerado primero las fuentes de cd.

Perfiles históricos



George Westinghouse. Fotografía
© Bettmann/Corbis

Nikola Tesla (1856-1943) y **George Westinghouse** (1846-1914) contribuyeron a establecer la corriente alterna como el modo primario de la transmisión y distribución de electricidad.

Hoy es obvio que la generación de ca está firmemente establecida como la forma de energía eléctrica que vuelve eficiente y económica la extensa distribución de este tipo de energía. Sin embargo, a fines del siglo XIX, determinar qué era mejor, si la ca o la cd, se debatió acaloradamente y tuvo muy decididos partidarios de ambos lados. El lado a favor de la cd fue encabezado por Thomas A. Edison, quien se había ganado enorme respeto por sus numerosas contribuciones. La generación de energía eléctrica con el uso de ca en realidad comenzó a asentarse tras las exitosas contribuciones de Tesla; sin embargo, el verdadero éxito comercial de la ca procedió de George Westinghouse y el sobresaliente equipo que reunió, entre cuyos miembros se contaba Tesla. Además, hubo otros dos nombres importantes: C. F. Scott y B. G. Lamme.

La contribución más significativa a los primeros éxitos de la ca fue la patente lograda por Tesla en 1888 del motor polifásico de ca. El motor de inducción y los sistemas polifásicos de generación y distribución condenaron el uso de la cd como fuente principal de energía.

Ahora se inicia el análisis de circuitos en los que la tensión o la corriente de fuente varía con el tiempo. En este capítulo nos interesará en particular la excitación senoidal variable con respecto al tiempo, o simplemente excitación por una *senoide*.

Una **senoide** es una señal que tiene la forma de la función seno o coseno.

Una corriente senoidal se conoce usualmente como *corriente alterna* (ca). Esta corriente se invierte a intervalos regulares y tiene valores alternadamente positivo y negativo. Los circuitos excitados por fuentes de corriente o tensión senoidal se llaman *circuitos de ca*.

Las senoides interesan por varias razones. Primero, la propia naturaleza es característicamente senoidal. Hay variación senoidal en el movimiento de un péndulo, la vibración de una cuerda, las olas en la superficie del océano y la respuesta natural de sistemas subamortiguados de segundo orden, por mencionar sólo unos cuantos ejemplos. Segundo, una señal senoidal es fácil de generar y transmitir. Es la forma de la tensión generada en todo el mundo y suministrada a hogares, fábricas, laboratorios, etc. Es la forma dominante de señal en las industrias de comunicaciones y energía eléctrica. Tercero, por medio del análisis de Fourier, cualquier señal periódica práctica puede representarse como una suma de senoides. Las senoides, por lo tanto, desempeñan un importante papel en el análisis de señales periódicas. Por último, una senoide es fácil de manejar de manera matemática. La derivada y la integral de una senoide son ellas mismas senoides. Por estas y otras razones, la senoide es una función extremadamente importante en análisis de circuitos.

Una función de forzamiento senoidal produce tanto una respuesta transitoria como una respuesta en estado estable, a semejanza de la función de escalón vista en los capítulos 7 y 8. La respuesta transitoria se extingue con el tiempo, de modo que sólo la respuesta en estado estable permanece. Se dice que el circuito opera en estado estable senoidal cuando la respuesta transitoria se ha vuelto despreciable en comparación con la respuesta en estado estable. La *respuesta senoidal en estado estable* es la que más nos interesará en este capítulo.

Se inicia con una exposición básica de senoides y fasores. Después se presentan los conceptos de impedancia y admitancia. Las leyes de circuitos básicas, de Kirchhoff y

Ohm, ya presentadas en relación con los circuitos de cd, se aplicarán a circuitos de ca. Por último, se consideran aplicaciones de circuitos de ca en desfases y puentes.

9.2 Senoides

Considere la tensión senoidal

$$v(t) = V_m \text{sen } \omega t \quad (9.1)$$

donde

V_m = la *amplitud* de la senoide

ω = la *frecuencia angular* en radianes/s

ωt = el *argumento* de la senoide

La senoide se muestra en la figura 9.1a) como función de su argumento, y en la figura 9.1b) como función de tiempo. Es evidente que la senoide se repite cada T segundos; así, T se llama *periodo* de la senoide. En las gráficas de la figura 9.1 se observa que $\omega T = 2\pi$,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (9.2)$$

El hecho de que $v(t)$ se repita cada T segundos se demuestra reemplazando t por $t + T$ en la ecuación (9.1). Así se obtiene

 


Figura 9.1 Gráfica de $V_m \text{sen } \omega t$: a) como función de ωt , b) como función de t .

Perfiles históricos

Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894), físico experimental alemán, demostró que las ondas electromagnéticas obedecen las mismas leyes fundamentales que la luz. Su labor confirmó la celebrada teoría y predicción hecha en 1864 por James Clerk Maxwell de que tales ondas existían.

Hertz nació en el seno de una próspera familia en Hamburgo, Alemania. Asistió a la Universidad de Berlín e hizo su doctorado bajo la conducción del distinguido físico Hermann von Helmholtz. Fue profesor en Karlsruhe, donde inició su indagación de las ondas electromagnéticas. Generó y detectó exitosamente ondas electromagnéticas; fue el primero en demostrar que la luz es energía electromagnética. En 1887 señaló por primera vez el efecto fotoeléctrico de los electrones en una estructura molecular. Aunque sólo vivió 37 años, su descubrimiento de las ondas electromagnéticas pavimentó el camino para el uso práctico de tales ondas en la radio, la televisión y otros sistemas de comunicación. La unidad de frecuencia, el hertz, lleva su nombre.



The Burndy Library Colección
en The Huntington Library, San
Marino, California

$$\begin{aligned} v(t + T) &= V_m \operatorname{sen} \omega(t + T) = V_m \operatorname{sen} \left(t + \frac{2\pi}{\omega} \right) \\ &= V_m \operatorname{sen}(\omega t + 2\pi) = V_m \operatorname{sen} \omega t = v(t) \end{aligned} \quad (9.3)$$

En consecuencia,

$$v(t + T) = v(t) \quad (9.4)$$

lo cual quiere decir que v tiene el mismo valor en $t + T$ que en t , y se dice que $v(t)$ es *periódica*. En general,

Una **función periódica** es aquella que satisface $f(t) = f(t + nT)$ para cualquier t y para cualquier n entero.

Como ya se mencionó, el *periodo* T de la función periódica es el tiempo de un ciclo completo, o el número de segundos por ciclo. El recíproco de esta cantidad es el número de ciclos por segundo, conocido como *frecuencia cíclica* f de la senoide. Así,

$$f = \frac{1}{T} \quad (9.5)$$

De las ecuaciones (9.2) y (9.5) se desprende claramente que

$$\omega = 2\pi f \quad (9.6)$$

La unidad de f se bautizó en honor al físico alemán Heinrich R. Hertz (1857-1894).

Mientras que ω está en radianes por segundo (rad/s), f está en hertz (Hz).

Considérese ahora una expresión más general de la senoide,

$$v(t) = V_m \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \quad (9.7)$$

donde $(\omega t + \phi)$ es el argumento y ϕ es la *fase*. Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o grados.

Examínense las dos senoideas

$$v_1(t) = V_m \operatorname{sen} \omega t \quad \text{y} \quad v_2(t) = V_m \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \quad (9.8)$$

que aparecen en la figura 9.2. El punto de partida de v_2 en la figura 9.2 ocurre primero en el tiempo. Por lo tanto, se dice que v_2 se *adelanta* a v_1 en ϕ o que v_1 se *atrassa* de v_2 en ϕ . Si $\phi \neq 0$ también se dice que v_1 y v_2 están *desfasadas*. Si $\phi = 0$, se dice que v_1 y v_2 están *en fase*; alcanzan sus valores mínimos y máximos exactamente al mismo tiempo.

 


Figura 9.2 Dos senoideas con diferentes fases.

Se puede comparar v_1 y v_2 de esta manera porque operan a la misma frecuencia; no es necesario que tengan la misma amplitud.

Una senoide puede expresarse en forma de seno o de coseno. Cuando se comparan dos senoides, es útil expresar ambas como seno o coseno con amplitudes positivas. Esto se realiza usando las siguientes identidades trigonométricas:

$$\begin{aligned} \text{sen}(A \pm B) &= \text{sen } A \cos B \pm \cos A \text{sen } B \\ \cos(A \pm B) &= \cos A \cos B \mp \text{sen } A \text{sen } B \end{aligned} \tag{9.9}$$

Con estas identidades, es fácil demostrar que

$$\begin{aligned} \text{sen}(\omega t \pm 180^\circ) &= -\text{sen } \omega t \\ \cos(\omega t \pm 180^\circ) &= -\cos \omega t \\ \text{sen}(\omega t \pm 90^\circ) &= \pm \cos \omega t \\ \cos(\omega t \pm 90^\circ) &= \mp \text{sen } \omega t \end{aligned} \tag{9.10}$$

Usando estas relaciones se puede transformar una senoide de la forma seno a la forma coseno o viceversa.

Puede emplearse un método gráfico para relacionar o comparar senoides como opción al uso de las identidades trigonométricas de las ecuaciones (9.9) y (9.10). Considérese el conjunto de ejes que se presenta en la figura 9.3a). El eje horizontal representa la magnitud del coseno, mientras que el eje vertical (el cual apunta hacia abajo) denota la magnitud del seno. Los ángulos se miden positivamente en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj desde el eje horizontal, como suele hacerse en coordenadas polares. Esta técnica gráfica puede utilizarse para relacionar dos senoides. Por ejemplo, en la figura 9.3a) se observa que restar 90° al argumento de $\cos \omega t$ da $\text{sen } \omega t$, o $\cos(\omega t - 90^\circ) = \text{sen } \omega t$. De igual manera, sumar 180° al argumento de $\text{sen } \omega t$ da $-\text{sen } \omega t$, o $\text{sen}(\omega t + 180^\circ) = -\text{sen } \omega t$, como se muestra en la figura 9.3b).

Esta técnica gráfica también puede aplicarse para sumar dos senoides de la misma frecuencia cuando una está en la forma seno y la otra en la forma coseno. Para sumar $A \cos \omega t$ y $B \text{sen } \omega t$, se advierte que A es la magnitud de $\cos \omega t$ mientras que B es la magnitud de $\text{sen } \omega t$, como se observa en la figura 9.4a). La magnitud y el argumento de la senoide resultante en la forma coseno se obtienen fácilmente del triángulo. Así,

$$A \cos \omega t + B \text{sen } \omega t = C \cos(\omega t - \theta) \tag{9.11}$$

donde
$$C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{B}{A} \tag{9.12}$$

Por ejemplo, se puede sumar $3 \cos \omega t$ y $-4 \text{sen } \omega t$ como se muestra en la figura 9.4b) y obtener

$$3 \cos \omega t - 4 \text{sen } \omega t = 5 \cos(\omega t + 53.1^\circ) \tag{9.13}$$

En comparación con las identidades trigonométricas de las ecuaciones (9.9) y (9.10), el método gráfico elimina la memorización. Sin embargo, no se debe confundir los ejes de seno y coseno con los ejes para números complejos que se explicarán en la siguiente sección. Algo más por señalar en las figuras 9.3 y 9.4 es que aunque la tendencia natural es que el eje vertical apunte hacia arriba, la dirección positiva de la función seno es hacia abajo en el presente caso.

 


Figura 9.3 Medio gráfico para relacionar coseno y seno: a) $\cos(\omega t - 90^\circ) = \text{sen } \omega t$, b) $\text{sen}(\omega t + 180^\circ) = -\text{sen } \omega t$.

 


Figura 9.4 a) Suma de $A \cos \omega t$ y $B \text{sen } \omega t$, b) suma de $3 \cos \omega t$ y $-4 \text{sen } \omega t$.

Halle la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la senoide

$$v(t) = 12 \cos(50t + 10^\circ)$$

Ejemplo 9.1

Solución: La amplitud es $V_m = 12$ V.
 La fase es $\phi = 10^\circ$.
 La frecuencia angular es $\omega = 50$ rad/s.
 El periodo es $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50} = 0.1257$ s.
 La frecuencia es $f = \frac{1}{T} = 7.958$ Hz.

Problema de práctica 9.1

Dada la senoide $30 \sin(4\pi t - 75^\circ)$, calcule su amplitud, fase, frecuencia angular, periodo y frecuencia.

Respuesta: 30, -75° , 12.57 rad/s, 0.5 s, 2 Hz.

Ejemplo 9.2

Calcule el ángulo de fase entre $v_1 = -10 \cos(\omega t + 50^\circ)$ y $v_2 = 12 \sin(\omega t - 10^\circ)$. Indique cuál de ambas senoideas está adelantada.

Solución: Se calculó la fase de tres maneras. Los dos primeros métodos se sirven de identidades trigonométricas, y el tercero del enfoque gráfico.

■ **MÉTODO 1** Para comparar v_1 y v_2 se debe expresar en la misma forma. Si se expresa en la forma coseno con amplitudes positivas,

$$\begin{aligned} v_1 &= -10 \cos(\omega t + 50^\circ) = 10 \cos(\omega t + 50^\circ - 180^\circ) \\ v_1 &= 10 \cos(\omega t - 130^\circ) \quad \text{o} \quad v_1 = 10 \cos(\omega t + 230^\circ) \end{aligned} \quad (9.2.1)$$

y

$$\begin{aligned} v_2 &= 12 \sin(\omega t - 10^\circ) = 12 \cos(\omega t - 10^\circ - 90^\circ) \\ v_2 &= 12 \cos(\omega t - 100^\circ) \end{aligned} \quad (9.2.2)$$

De las ecuaciones (9.2.1) y (9.2.2) puede deducirse que la diferencia de fase entre v_1 y v_2 es de 30° . Puede escribirse v_2 como

$$v_2 = 12 \cos(\omega t - 130^\circ + 30^\circ) \quad \text{o} \quad v_2 = 12 \cos(\omega t + 260^\circ) \quad (9.2.3)$$

La comparación de las ecuaciones (9.2.1) y (9.2.3) indica claramente que v_2 se adelanta a v_1 en 30° .

■ **MÉTODO 2** Alternativamente, se puede expresar v_1 en la forma seno:

$$\begin{aligned} v_1 &= -10 \cos(\omega t + 50^\circ) = 10 \sin(\omega t + 50^\circ - 90^\circ) \\ &= 10 \sin(\omega t - 40^\circ) = 10 \sin(\omega t - 10^\circ - 30^\circ) \end{aligned}$$

Pero $v_2 = 12 \sin(\omega t - 10^\circ)$. La comparación de estas dos ecuaciones indica que v_1 se atrasa de v_2 en 30° . Esto es lo mismo que decir que v_2 se adelanta a v_1 en 30° .

■ **MÉTODO 3** Se puede considerar a v_1 como simplemente $-10 \cos \omega t$ con un desplazamiento de fase de $+50^\circ$. Así, v_1 es como se muestra en la figura 9.5. De igual manera, v_2 es $12 \sin \omega t$ con un desplazamiento de fase de -10° , como se muestra en la figura 9.5. En esta figura se advierte fácilmente que v_2 se adelanta a v_1 en 30° , es decir, $90^\circ - 50^\circ - 10^\circ$.

 


Figura 9.5 Para el ejemplo 9.2.

Problema de práctica 9.2

Halle el ángulo de fase entre

$$i_1 = -4 \sin(377t + 55^\circ) \quad \text{e} \quad i_2 = 5 \cos(377t - 65^\circ)$$

¿ i_1 se adelanta o se atrasa de i_2 ?

Respuesta: 210° , i_1 se adelanta a i_2 .

9.3 Fasores

Las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores, con los que es más cómodo trabajar que con las funciones seno y coseno.

Un **fasor** es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide.

Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales; las soluciones de tales circuitos serían impracticables de otra manera. La noción de resolver circuitos de ca usando fasores la propuso originalmente Charles Steinmetz en 1893. Pero antes de definir cabalmente los fasores y aplicarlos al análisis de circuitos, hay que familiarizarse por completo con los números complejos.

Un número complejo z puede escribirse en forma rectangular como

$$z = x + jy \tag{9.14a}$$

donde $j = \sqrt{-1}$; x es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z . En este contexto, las variables x y y no representan una posición, como en el análisis de vectores bidimensionales, sino las partes real e imaginaria de z en el plano complejo. No obstante, cabe señalar que existen algunas semejanzas entre la manipulación de números complejos y la de vectores bidimensionales.

El número complejo z también puede escribirse en forma polar o exponencial, como

$$z = r \angle \phi = re^{j\phi} \tag{9.14b}$$

donde r es la magnitud de z y ϕ la fase de z . Se advierte entonces que z puede representarse de tres maneras:

$z = x + jy$	Forma rectangular	
$z = r \angle \phi$	Forma polar	
$z = re^{j\phi}$	Forma exponencial	(9.15)

La relación entre la forma rectangular y la polar se muestra en la figura 9.6, donde el eje x representa la parte real y el eje y la parte imaginaria de un número complejo. Dadas x y y , se puede obtener r y ϕ como

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \tag{9.16a}$$

Charles Proteus Steinmetz (1865-1923) fue un matemático e ingeniero eléctrico alemán-austriaco.

En el apéndice B se presenta un breve tutorial sobre números complejos.

 


Figura 9.6 Representación de un número complejo $z = x + jy = r \angle \phi$.

Perfiles históricos

Charles Proteus Steinmetz (1865-1923), matemático e ingeniero alemán-austriaco, introdujo el método fasorial (tratado en este capítulo) en el análisis de circuitos de ca. También destacó por su labor en la teoría de la histéresis.

Steinmetz nació en Breslau, Alemania, y perdió a su madre cuando tenía un año de edad. En su juventud se vio obligado a salir de Alemania a causa de sus actividades políticas justo cuando estaba a punto de terminar su tesis de doctorado en matemáticas en la Universidad de Breslau. Emigró a Suiza y después a Estados Unidos, donde fue contratado por General Electric en 1893. Ese mismo año publicó un estudio en el que por primera vez se usaban números complejos para analizar circuitos de ca. Esto condujo a uno de sus principales libros de texto, *Theory and Calculation of ac Phenomena*, publicado por McGraw-Hill en 1897. En 1901 se le nombró presidente del American Institute of Electrical Engineers, que más tarde se convertiría en el IEEE.



© Bettmann/Corbis

Por otra parte, si se conoce r y ϕ , se puede obtener x y y como

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi \quad (9.16b)$$

Así, z puede escribirse como

$$z = x + jy = r \angle \phi = r(\cos \phi + j \sin \phi) \quad (9.17)$$

La suma y resta de números complejos es más sencilla en la forma rectangular; la multiplicación y división lo son en forma polar. Dados los números complejos

$$z = x + jy = r \angle \phi, \quad z_1 = x_1 + jy_1 = r_1 \angle \phi_1$$

$$z_2 = x_2 + jy_2 = r_2 \angle \phi_2$$

son importantes las siguientes operaciones.

Suma:
$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) \quad (9.18a)$$

Resta:
$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2) \quad (9.18b)$$

Multiplicación:
$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle \phi_1 + \phi_2 \quad (9.18c)$$

División:
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \phi_1 - \phi_2 \quad (9.18d)$$

Inverso:
$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} \angle -\phi \quad (9.18e)$$

Raíz cuadrada:
$$\sqrt{z} = \sqrt{r} \angle \phi/2 \quad (9.18f)$$

Conjugado complejo:
$$z^* = x - jy = r \angle -\phi = r e^{-j\phi} \quad (9.18g)$$

Nótese que con base en la ecuación (9.18e),

$$\frac{1}{j} = -j \quad (9.18h)$$

Estas son las propiedades básicas de los números complejos que se necesitan. En el apéndice B se pueden hallar otras propiedades de los números complejos.

La idea de la representación fasorial se basa en la identidad de Euler. En general,

$$e^{\pm j\phi} = \cos \phi \pm j \sin \phi \quad (9.19)$$

lo que indica que se puede considerar a $\cos \phi$ y $\sin \phi$ como las partes real e imaginaria de $e^{j\phi}$; se puede escribir

$$\cos \phi = \operatorname{Re}(e^{j\phi}) \quad (9.20a)$$

$$\sin \phi = \operatorname{Im}(e^{j\phi}) \quad (9.20b)$$

donde Re e Im significan la *parte real de* y la *parte imaginaria de*. Dada una senoide $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, se usa la ecuación (9.20a) para expresar $v(t)$ como

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}(V_m e^{j(\omega t + \phi)}) \quad (9.21)$$

o sea
$$v(t) = \operatorname{Re}(V_m e^{j\phi} e^{j\omega t}) \quad (9.22)$$

Por lo tanto,

$$v(t) = \text{Re}(\mathbf{V}e^{j\omega t}) \tag{9.23}$$

donde

$$\mathbf{V} = V_m e^{j\phi} = V_m \angle \phi \tag{9.24}$$

\mathbf{V} es entonces la *representación fasorial* de la senoide $v(t)$, como ya se dijo. En otras palabras, un fasor es una representación compleja de la magnitud y fase de una senoide. La ecuación (9.20a) o (9.20b) puede utilizarse para desarrollar el fasor, aunque la convención estándar es utilizar la ecuación (9.20a).

Una manera de examinar las ecuaciones (9.23) y (9.24) es considerar la gráfica del *sinor* $\mathbf{V}e^{j\omega t} = V_m e^{j(\omega t + \phi)}$ en el plano complejo. Al aumentar el tiempo, el sinor rota en un círculo de radio V_m a una velocidad angular ω en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se advierte en la figura 9.7a). Se puede considerar $v(t)$ como la proyección del sinor $\mathbf{V}e^{j\omega t}$ en el eje real, como se advierte en la figura 9.7b). El valor del sinor en el tiempo $t = 0$ es el fasor \mathbf{V} de la senoide $v(t)$. El sinor puede juzgarse como un fasor giratorio. Así, cada vez que una senoide se expresa como fasor, el término $e^{j\omega t}$ está implícitamente presente. En consecuencia, al tratar con fasores es importante tener en cuenta la frecuencia ω del fasor; de lo contrario, se pueden cometer graves errores.

Un fasor puede considerarse como un equivalente matemático de una senoide sin la dependencia del tiempo.

Si se usa el seno para el fasor en vez del coseno, entonces $v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi) = \text{Im}(V_m e^{j(\omega t + \phi)})$ y el fasor correspondiente es el mismo que el de la ecuación (9.24).

 


Figura 9.7 Representación de $\mathbf{V}e^{j\omega t}$: a) sinor que rota en sentido contrario de las manecillas del reloj, b) su proyección en el eje real, como función de tiempo.

La ecuación (9.23) establece que para obtener la senoide correspondiente a un fasor \mathbf{V} dado, se multiplica el fasor por el factor de tiempo $e^{j\omega t}$ y se toma la parte real. Como cantidad compleja, un fasor puede expresarse en forma rectangular, forma polar o forma exponencial. Dado que un fasor posee magnitud y fase (“dirección”), se comporta como un vector y se representa en negritas. Por ejemplo, los fasores $\mathbf{V} = V_m \angle \phi$ e $\mathbf{I} = I_m \angle -\theta$ se representan gráficamente en la figura 9.8. Esta representación gráfica de fasores se conoce como *diagrama fasorial*.

Las ecuaciones (9.21) a (9.23) revelan que para obtener el fasor correspondiente a una senoide, primero se expresa la senoide en la forma de coseno para que sea posible escribirla como la parte real de un número complejo. Después se elimina el factor de tiempo $e^{j\omega t}$, y lo que resta es el fasor correspondiente a la senoide. Al suprimir el factor de tiempo se transforma la senoide del dominio temporal al dominio fasorial. Esta transformación se resume del siguiente modo:

Se usan cursivas como z para representar números complejos, pero negritas como \mathbf{V} para representar fasores, porque los fasores son cantidades semejantes a los vectores.

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{V} = V_m \angle \phi \tag{9.25}$$

(Representación en el dominio temporal) (Representación en el dominio fasorial)

Dada una senoide $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, se obtiene el fasor correspondiente como $\mathbf{V} = V_m \angle \phi$. La ecuación (9.25) se demuestra asimismo en la tabla 9.1, donde se considera la función seno además de la función coseno. En la ecuación (9.25) se advierte que para obtener la representación fasorial de una senoide, esta se expresa en la forma de coseno

 


Figura 9.8 Diagrama fasorial de $\mathbf{V} = V_m \angle \phi$ $\mathbf{I} = I_m \angle -\theta$.

TABLA 9.1 Transformación senoide-fasor.	
Representación en el dominio temporal	Representación en el dominio fasorial
$V_m \cos(\omega t + \phi)$	$V_m \angle \phi$
$V_m \sen(\omega t + \phi)$	$V_m \angle \phi - 90^\circ$
$I_m \cos(\omega t + \theta)$	$I_m \angle \theta$
$I_m \sen(\omega t + \theta)$	$I_m \angle \theta - 90^\circ$

y se toman la magnitud y la fase. Dado un fasor, la representación en el dominio temporal se obtiene como la función coseno con la misma magnitud que el fasor y el argumento como ωt más la fase del fasor. La idea de expresar información en dominios alternos es fundamental en todas las áreas de la ingeniería.

Obsérvese que en la ecuaciones (9.25) se ha suprimido el factor de frecuencia (o de tiempo) $e^{j\omega t}$ y que la frecuencia no se muestra explícitamente en la representación en el dominio fasorial, porque ω es constante. Sin embargo, la respuesta depende de ω . Por esta razón, el dominio fasorial también se conoce como *dominio frecuencial*.

A partir de las ecuaciones (9.23) y (9.24), $v(t) = \text{Re}(\mathbf{V}e^{j\omega t}) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, de manera que

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= -\omega V_m \sen(\omega t + \phi) = \omega V_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ) \\ &= \text{Re}(\omega V_m e^{j\omega t} e^{j\phi} e^{j90^\circ}) = \text{Re}(j\omega \mathbf{V} e^{j\omega t}) \end{aligned} \tag{9.26}$$

La derivación de una senoide equivale a multiplicar su fasor correspondiente por $j\omega$.

Esto indica que la derivada de $v(t)$ se transforma al dominio fasorial como $j\omega \mathbf{V}$,

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &\Leftrightarrow j\omega \mathbf{V} \\ \text{(Dominio temporal)} &\qquad \text{(Dominio fasorial)} \end{aligned} \tag{9.27}$$

Integrar una senoide equivale a dividir su fasor correspondiente entre $j\omega$.

De igual modo, la integral de $v(t)$ se transforma al dominio fasorial como $\mathbf{V}/j\omega$,

$$\begin{aligned} \int v dt &\Leftrightarrow \frac{\mathbf{V}}{j\omega} \\ \text{(Dominio temporal)} &\qquad \text{(Dominio fasorial)} \end{aligned} \tag{9.28}$$

La ecuación (9.27) permite el reemplazo de una derivada respecto al tiempo por la multiplicación de $j\omega$ en el dominio fasorial, mientras que la ecuación (9.28) permite el reemplazo de una integral respecto al tiempo por la división entre $j\omega$ en el dominio fasorial. Las ecuaciones (9.27) y (9.28) son útiles en la determinación de la solución en estado estable, la cual no requiere conocer los valores iniciales de la variable implicada. Esta es una de las aplicaciones importantes de los fasores.

Además de la derivación e integración respecto al tiempo, otro importante uso de los fasores reside en la suma de senoides de la misma frecuencia. Esto se ilustra mejor con un ejemplo, el 9.6.

Conviene subrayar las diferencias entre $v(t)$ y \mathbf{V} :

1. $v(t)$ es la representación *instantánea* o en el *dominio temporal*, mientras que \mathbf{V} es la representación de *frecuencia* o en el *dominio fasorial*.

La suma de senoides de la misma frecuencia equivale a sumar sus correspondientes fasores.

2. $v(t)$ depende del tiempo, mientras que V no. (Los estudiantes suelen olvidar este hecho.)
3. $v(t)$ siempre es real y no tiene ningún término complejo, mientras que V es generalmente compleja.

Finalmente, se debe tener presente que el análisis fasorial sólo se aplica cuando la frecuencia es constante; se aplica en la manipulación de dos o más señales senoidales sólo si son de la misma frecuencia.

Evalúe estos números complejos:

Ejemplo 9.3

a) $(40\angle 50^\circ + 20\angle -30^\circ)^{1/2}$

b) $\frac{10\angle -30^\circ + (3 - j4)}{(2 + j4)(3 - j5)^*}$

Solución:

a) Al aplicar la transformación de coordenadas polares a rectangulares,

$$40\angle 50^\circ = 40(\cos 50^\circ + j \sin 50^\circ) = 25.71 + j30.64$$

$$20\angle -30^\circ = 20[\cos(-30^\circ) + j \sin(-30^\circ)] = 17.32 - j10$$

La suma da por resultado

$$40\angle 50^\circ + 20\angle -30^\circ = 43.03 + j20.64 = 47.72\angle 25.63^\circ$$

Calculando la raíz cuadrada de esta expresión,

$$(40\angle 50^\circ + 20\angle -30^\circ)^{1/2} = 6.91\angle 12.81^\circ$$

b) Al aplicar la transformación polar-rectangular, suma, multiplicación y división,

$$\begin{aligned} \frac{10\angle -30^\circ + (3 - j4)}{(2 + j4)(3 - j5)^*} &= \frac{8.66 - j5 + (3 - j4)}{(2 + j4)(3 + j5)} \\ &= \frac{11.66 - j9}{-14 + j22} = \frac{14.73\angle -37.66^\circ}{26.08\angle 122.47^\circ} \\ &= 0.565\angle -160.13^\circ \end{aligned}$$

Evalúe los siguientes números complejos:

Problema de práctica 9.3

a) $[(5 + j2)(-1 + j4) - 5\angle 60^\circ]^*$

b) $\frac{10 + j5 + 3\angle 40^\circ}{-3 + j4} + 10\angle 30^\circ + j5$

Respuesta: a) $-15.5 - j13.67$, b) $8.293 + j7.2$.

Transforme estas senoides en fasores:

Ejemplo 9.4

a) $i = 6 \cos(50t - 40^\circ)$ A

b) $v = -4 \sin(30t + 50^\circ)$ V

Solución:

a) $i = 6 \cos(50^\circ t - 40^\circ)$ tiene el fasor

$$\mathbf{I} = 6\angle -40^\circ \text{ A}$$

b) Puesto que $-\text{sen } A = \cos(A + 90^\circ)$,

$$\begin{aligned} v &= -4 \text{ sen}(30t + 50^\circ) = 4 \cos(30t + 50^\circ + 90^\circ) \\ &= 4 \cos(30t + 140^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

La forma fasorial de v es

$$\mathbf{V} = 4/\underline{140^\circ} \text{ V}$$

Problema de práctica 9.4

Expresa estas senoides como fasores:

a) $v = 7 \cos(2t + 40^\circ) \text{ V}$

b) $i = -4 \text{ sen}(10t + 10^\circ) \text{ A}$

Respuesta: a) $\mathbf{V} = 7/\underline{40^\circ} \text{ V}$, b) $\mathbf{I} = 4/\underline{100^\circ} \text{ A}$.

Ejemplo 9.5

Halle las senoides representadas por estos fasores:

a) $\mathbf{I} = -3 + j4 \text{ A}$

b) $\mathbf{V} = j8e^{-j20^\circ} \text{ V}$

Solución:

a) $\mathbf{I} = -3 + j4 = 5/\underline{126.87^\circ}$. Transformando al dominio del tiempo

$$i(t) = 5 \cos(\omega t + 126.87^\circ) \text{ A}$$

b) Puesto que $j = 1/\underline{90^\circ}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= j8/\underline{-20^\circ} = (1/\underline{90^\circ})(8/\underline{-20^\circ}) \\ &= 8/\underline{90^\circ - 20^\circ} = 8/\underline{70^\circ} \text{ V} \end{aligned}$$

La transformación de esto al dominio temporal da por resultado

$$v(t) = 8 \cos(\omega t + 70^\circ) \text{ V}$$

Problema de práctica 9.5

Halle las senoides correspondientes a estos fasores:

a) $\mathbf{V} = -25/\underline{40^\circ} \text{ V}$

b) $\mathbf{I} = j(12 - j5) \text{ A}$

Respuesta: a) $v(t) = 25 \cos(\omega t - 140^\circ) \text{ V}$ o $25 \cos(\omega t + 220^\circ) \text{ V}$,

b) $i(t) = 13 \cos(\omega t + 67.38^\circ) \text{ A}$.

Ejemplo 9.6

Dadas $i_1(t) = 4 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ e $i_2(t) = 5 \text{ sen}(\omega t - 20^\circ) \text{ A}$, halle su suma.

Solución: Este es un uso importante de los fasores: para la suma de senoides de la misma frecuencia. La corriente $i_1(t)$ está en la forma estándar. Su fasor es

$$\mathbf{I}_1 = 4/\underline{30^\circ}$$

Se debe expresar $i_2(t)$ en la forma de coseno. La regla para convertir el seno en coseno es restar 90° . Así,

$$i_2 = 5 \cos(\omega t - 20^\circ - 90^\circ) = 5 \cos(\omega t - 110^\circ)$$

y su fasor es

$$\mathbf{I}_2 = 5/\underline{-110^\circ}$$

Si se concede que $i = i_1 + i_2$, entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{I} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = 4\angle 30^\circ + 5\angle -110^\circ \\ &= 3.464 + j2 - 1.71 - j4.698 = 1.754 - j2.698 \\ &= 3.218\angle -56.97^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

Al transformar esto al dominio temporal se obtiene

$$i(t) = 3.218 \cos(\omega t - 56.97^\circ) \text{ A}$$

Desde luego que se puede hallar $i_1 + i_2$ mediante la ecuación (9.9), pero ese es el método difícil.

Si $v_1 = -10 \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ V}$ y $v_2 = 20 \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$, halle $v = v_1 + v_2$.

Problema de práctica 9.6

Respuesta: $v(t) = 29.77 \cos(\omega t + 49.98^\circ) \text{ V}$.

Aplicando el método fasorial, determine la corriente $i(t)$ en un circuito descrito por la ecuación integrodiferencial

Ejemplo 9.7

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75^\circ)$$

Solución: Se transforma cada término de la ecuación del dominio temporal al fasorial. Teniendo en cuenta las ecuaciones (9.27) y (9.28), se obtiene la forma fasorial de la ecuación dada como

$$4\mathbf{I} + \frac{8\mathbf{I}}{j\omega} - 3j\omega\mathbf{I} = 50\angle 75^\circ$$

Pero $\omega = 2$, así que

$$\mathbf{I}(4 - j4 - j6) = 50\angle 75^\circ$$

$$\mathbf{I} = \frac{50\angle 75^\circ}{4 - j10} = \frac{50\angle 75^\circ}{10.77\angle -68.2^\circ} = 4.642\angle 143.2^\circ \text{ A}$$

Al convertir esto al dominio temporal,

$$i(t) = 4.642 \cos(2t + 143.2^\circ) \text{ A}$$

Tenga presente que esta es sólo la solución de estado estable, y que no se requiere conocer los valores iniciales.

Halle la tensión $v(t)$ en un circuito descrito por la ecuación integrodiferencial

Problema de práctica 9.7

$$2 \frac{dv}{dt} + 5v + 10 \int v dt = 50 \cos(5t - 30^\circ)$$

aplicando el método fasorial.

Respuesta: $v(t) = 5.3 \cos(5t - 88^\circ) \text{ V}$.

9.4 Relaciones fasoriales de elementos de circuitos

Ahora que ya se sabe cómo representar una tensión o una corriente en el dominio fasorial o frecuencial, el lector se podría preguntar legítimamente cómo aplicar eso a circui-

 


Figura 9.9 Relaciones de tensión-corriente de un resistor en el: a) dominio de tiempo, b) dominio de frecuencia.

 


Figura 9.10 Diagrama fasorial para el resistor.

 


Figura 9.11 Relaciones de tensión-corriente de un inductor en el: a) dominio temporal, b) dominio de frecuencia.

 


Figura 9.12 Diagrama fasorial para el inductor; \mathbf{I} se atrasa de \mathbf{V} .

tos que implican a los elementos pasivos R , L y C . Lo que se debe hacer es transformar la relación de tensión-corriente del dominio de tiempo al dominio de frecuencia en cada elemento. Hay que adoptar de nuevo la convención pasiva de los signos.

Inicie por el resistor. Si la corriente que circula por el resistor R es $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$, la tensión a través de él está dada por la ley de Ohm como

$$v = iR = RI_m \cos(\omega t + \phi) \quad (9.29)$$

La forma fasorial de esta tensión es

$$\mathbf{V} = RI_m \angle \phi \quad (9.30)$$

Pero la representación fasorial de la corriente es $\mathbf{I} = I_m \angle \phi$. Así,

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I} \quad (9.31)$$

lo que indica que la relación tensión-corriente del resistor en el dominio fasorial sigue siendo la ley de Ohm, como en el dominio temporal. La figura 9.9 ilustra las relaciones de tensión-corriente de un resistor. Cabe señalar respecto a la ecuación (9.31) que tensión y corriente están en fase, como lo ilustra el diagrama fasorial de la figura 9.10.

En cuanto al inductor L , supóngase que la corriente que circula por él es $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$. Así, la tensión a través del inductor es

$$v = L \frac{di}{dt} = -\omega LI_m \sin(\omega t + \phi) \quad (9.32)$$

Recuérdese de la ecuación (9.10) que $-\sin A = \cos(A + 90^\circ)$. Se puede escribir la tensión como

$$v = \omega LI_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ) \quad (9.33)$$

lo que al transformar en la forma fasorial da por resultado

$$\mathbf{V} = \omega LI_m e^{j(\phi+90^\circ)} = \omega LI_m e^{j\phi} e^{j90^\circ} = \omega LI_m \angle \phi + 90^\circ \quad (9.34)$$

Pero $I_m \angle \phi = \mathbf{I}$, y con base en la ecuación (9.19), $e^{j90^\circ} = j$. Por lo tanto,

$$\mathbf{V} = j\omega L\mathbf{I} \quad (9.35)$$

lo cual indica que la tensión tiene una magnitud de ωLI_m y una fase de $\phi + 90^\circ$. La tensión y la corriente están desfasadas 90° . Específicamente, la corriente se atrasa de la tensión en 90° . En la figura 9.11 se muestran las relaciones tensión-corriente del inductor. En la figura 9.12 se muestra el diagrama fasorial.

En cuanto al capacitor C , supóngase que la tensión a través de él es $v = V_m \cos(\omega t + \phi)$. La corriente a través del capacitor es

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (9.36)$$

Al seguir los mismos pasos dados en el caso del inductor o al aplicar la ecuación (9.27) en la ecuación (9.36) se obtiene

$$\mathbf{I} = j\omega C\mathbf{V} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C} \quad (9.37)$$

Aunque es igualmente correcto decir que la tensión del inductor se adelanta a la corriente en 90° , la convención es indicar la fase de la corriente en relación con la de la tensión.

lo que indica que la corriente y la tensión están desfasadas 90° . Para ser más específicos, la corriente se adelanta a la tensión en 90° . En la figura 9.13 aparecen las relaciones tensión-corriente del capacitor, y en la figura 9.14 el diagrama fasorial. En la tabla 9.2 se resumen las representaciones en el dominio temporal y en el dominio fasorial de estos elementos de circuitos.

 


Figura 9.13 Relaciones de tensión-corriente del capacitor en el: a) dominio de tiempo, b) dominio de frecuencia.

 


Figura 9.14 Diagrama fasorial para el capacitor; **I** se adelanta a **V**.

TABLA 9.2 Resumen de relaciones de tensión-corriente.

Elemento	Dominio de tiempo	Dominio de frecuencia
R	$v = Ri$	$V = RI$
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$V = \frac{I}{j\omega C}$

La tensión $v = 12 \cos(60t + 45^\circ)$ se aplica a un inductor de 0.1 H. Halle la corriente en estado estable que circula por el inductor.

Ejemplo 9.8

Solución: En el caso del inductor, $V = j\omega LI$, donde $\omega = 60 \text{ rad/s}$ y $V = 12/45^\circ \text{ V}$. Así,

$$I = \frac{V}{j\omega L} = \frac{12/45^\circ}{j60 \times 0.1} = \frac{12/45^\circ}{6/90^\circ} = 2/-45^\circ \text{ A}$$

Al convertir esto al dominio temporal,

$$i(t) = 2 \cos(60t - 45^\circ) \text{ A}$$

Si la tensión $v = 10 \cos(100t + 30^\circ)$ se aplica a un capacitor de $50 \mu\text{F}$ calcule la corriente que circula por el capacitor.

Problema de práctica 9.8

Respuesta: $50 \cos(100t + 120^\circ) \text{ mA}$.

9.5 Impedancia y admitancia

En la sección anterior se obtuvieron las relaciones de tensión-corriente de los tres elementos pasivos como

$$V = RI, \quad V = j\omega LI, \quad V = \frac{I}{j\omega C} \tag{9.38}$$

Estas ecuaciones pueden escribirse en términos de la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial como

$$\frac{V}{I} = R, \quad \frac{V}{I} = j\omega L, \quad \frac{V}{I} = \frac{1}{j\omega C} \tag{9.39}$$


De estas tres expresiones se obtiene la ley de Ohm en forma fasorial para cualquier tipo de elemento como

$$\boxed{Z = \frac{V}{I} \quad \text{o sea} \quad V = ZI} \tag{9.40}$$

donde **Z** es una cantidad dependiente de la frecuencia conocida como *impedancia*, medida en ohms.

TABLA 9.3 Impedancias y admitancias de elementos pasivos.

Elemento	Impedancia	Admitancia
R	$Z = R$	$Y = \frac{1}{R}$
L	$Z = j\omega L$	$Y = \frac{1}{j\omega L}$
C	$Z = \frac{1}{j\omega C}$	$Y = j\omega C$

 **Figura 9.15** Circuitos equivalentes en cd y altas frecuencias: a) inductor, b) capacitor.

La **impedancia Z** de un circuito es la razón entre la tensión fasorial \mathbf{V} y la corriente fasorial \mathbf{I} , medida en ohms (Ω).

La impedancia representa la oposición que exhibe el circuito al flujo de la corriente senoidal. Aunque es la relación entre dos fasores, la impedancia no es un fasor, porque no corresponde a una cantidad que varíe senoidalmente.

Las impedancias de resistores, inductores y capacitores pueden obtenerse fácilmente de la ecuación (9.39). En la tabla 9.3 se resumen esas impedancias. De ella se desprende que $Z_L = j\omega L$ y $Z_C = -j/\omega C$. Considérense dos casos extremos de frecuencia angular. Cuando $\omega = 0$ (es decir, para el caso de fuentes de cd), $Z_L = 0$ y $Z_C \rightarrow \infty$, lo que confirma lo que ya se sabe: que el inductor actúa como cortocircuito, en tanto que el capacitor lo hace como circuito abierto. Cuando $\omega \rightarrow \infty$ (es decir, para el caso de altas frecuencias), $Z_L \rightarrow \infty$ y $Z_C = 0$, lo que indica que el inductor es un circuito abierto en altas frecuencias, en tanto que el capacitor es un cortocircuito. La figura 9.15 ilustra esto.

Como cantidad compleja, la impedancia puede expresarse en forma rectangular como

$$\mathbf{Z} = R + jX \quad (9.41)$$

donde $R = \text{Re } \mathbf{Z}$ es la *resistencia* y $X = \text{Im } \mathbf{Z}$ es la *reactancia*. La reactancia X puede ser positiva o negativa. Se dice que la impedancia es inductiva cuando X es positiva o capacitiva cuando X es negativa. Así, se dice que la impedancia $\mathbf{Z} = R + jX$ es *inductiva* o de retardo, puesto que la corriente se atrasa de la tensión, mientras que la impedancia $\mathbf{Z} = R - jX$ es *capacitiva* o de adelanto, puesto que la corriente se adelanta a la tensión. La impedancia, la resistencia y la reactancia se miden en ohms. La impedancia también puede expresarse en forma polar como

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta \quad (9.42)$$

Al comparar las ecuaciones (9.41) y (9.42) se infiere que

$$\mathbf{Z} = R + jX = |\mathbf{Z}| \angle \theta \quad (9.43)$$

donde

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{X}{R} \quad (9.44)$$

y

$$R = |\mathbf{Z}| \cos \theta, \quad X = |\mathbf{Z}| \sin \theta \quad (9.45)$$

A veces resulta conveniente trabajar con el inverso de la impedancia, conocido como *admitancia*.

La **admitancia \mathbf{Y}** es el inverso de la impedancia, medido en siemens (S).

La admitancia \mathbf{Y} de un elemento (o circuito) es la razón entre la corriente fasorial y la tensión fasorial a través de él, o sea

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} \quad (9.46)$$

Las admitancias de resistores, inductores y capacitores pueden obtenerse de la ecuación (9.39). También se resumen en la tabla 9.3.

Como cantidad compleja, se puede escribir \mathbf{Y} como

$$\mathbf{Y} = G + jB \quad (9.47)$$

donde $G = \text{Re } \mathbf{Y}$ se llama *conductancia* y $B = \text{Im } \mathbf{Y}$ se llama *susceptancia*. La admitancia, la conductancia y la susceptancia se expresan en siemens (o mhos). Con base en las ecuaciones (9.41) y (9.47),

$$G + jB = \frac{1}{R + jX} \tag{9.48}$$

Por racionalización,

$$G + jB = \frac{1}{R + jX} \cdot \frac{R - jX}{R - jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \tag{9.49}$$

La igualación de las partes real e imaginaria da como resultado

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = -\frac{X}{R^2 + X^2} \tag{9.50}$$

lo que indica que $G \neq 1/R$ como en los circuitos resistivos. Por supuesto que si $X = 0$, entonces $G = 1/R$.

Halle $v(t)$ e $i(t)$ en el circuito que aparece en la figura 9.16.

Solución: A partir de la fuente de tensión $10 \cos 4t$, $\omega = 4$,

$$\mathbf{V}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$

La impedancia es $\mathbf{Z} = 5 + \frac{1}{j\omega C} = 5 + \frac{1}{j4 \times 0.1} = 5 - j2.5 \Omega$

Así, la corriente,
$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{5 - j2.5} = \frac{10(5 + j2.5)}{5^2 + 2.5^2} = 1.6 + j0.8 = 1.789 \angle 26.57^\circ \text{ A} \tag{9.9.1}$$

La tensión a través del capacitor es

$$\begin{aligned} \mathbf{V} = \mathbf{I}\mathbf{Z}_C &= \frac{\mathbf{I}}{j\omega C} = \frac{1.789 \angle 26.57^\circ}{j4 \times 0.1} \\ &= \frac{1.789 \angle 26.57^\circ}{0.4 \angle 90^\circ} = 4.47 \angle -63.43^\circ \text{ V} \end{aligned} \tag{9.9.2}$$

Al convertir \mathbf{I} y \mathbf{V} de las ecuaciones (9.9.1) y (9.9.2) al dominio temporal se obtiene

$$\begin{aligned} i(t) &= 1.789 \cos(4t + 26.57^\circ) \text{ A} \\ v(t) &= 4.47 \cos(4t - 63.43^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

Nótese que $i(t)$ se adelanta a $v(t)$ en 90° , como era de esperar.

Refiérase a la figura 9.17. Determine $v(t)$ e $i(t)$.

Respuesta: $8.944 \sin(10t + 93.43^\circ) \text{ V}$, $4.472 \sin(10t + 3.43^\circ) \text{ A}$.

9.6 † Las leyes de Kirchoff en el dominio frecuencial

No se puede hacer un análisis de circuitos en el dominio frecuencial sin las leyes de la corriente y de la tensión de Kirchoff. Por lo tanto, se deben expresar en ese dominio.

Ejemplo 9.9

 


Figura 9.16 Para el ejemplo 9.9.

Problema de práctica 9.9

 


Figura 9.17 Para el problema de práctica 9.9.

En lo tocante a la LTK, sean v_1, v_2, \dots, v_n las tensiones a lo largo de un lazo cerrado. Así,

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = 0 \quad (9.51)$$

En el estado estable senoidal, cada tensión puede escribirse en la forma de coseno, de modo que la ecuación (9.51) se convierte en

$$\begin{aligned} V_{m1} \cos(\omega t + \theta_1) + V_{m2} \cos(\omega t + \theta_2) \\ + \dots + V_{mn} \cos(\omega t + \theta_n) = 0 \end{aligned} \quad (9.52)$$

Esto puede escribirse como

$$\operatorname{Re}(V_{m1}e^{j\theta_1}e^{j\omega t}) + \operatorname{Re}(V_{m2}e^{j\theta_2}e^{j\omega t}) + \dots + \operatorname{Re}(V_{mn}e^{j\theta_n}e^{j\omega t}) = 0$$

$$\text{o sea} \quad \operatorname{Re}[(V_{m1}e^{j\theta_1} + V_{m2}e^{j\theta_2} + \dots + V_{mn}e^{j\theta_n})e^{j\omega t}] = 0 \quad (9.53)$$

Si $\mathbf{V}_k = V_{mk}e^{j\phi_k}$, entonces

$$\operatorname{Re}[(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \dots + \mathbf{V}_n)e^{j\omega t}] = 0 \quad (9.54)$$

Dado que $e^{j\omega t} \neq 0$,

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \dots + \mathbf{V}_n = 0 \quad (9.55)$$

lo que indica que la ley de la tensión de Kirchhoff es válida en el caso de los fasores.

Siguiendo un procedimiento similar, se puede demostrar que la ley de la corriente de Kirchhoff se cumple en el caso de los fasores. Si i_1, i_2, \dots, i_n es la corriente que sale o entra a una superficie cerrada en una red en el tiempo t , entonces

$$i_1 + i_2 + \dots + i_n = 0 \quad (9.56)$$

Si $\mathbf{I}_1, \mathbf{I}_2, \dots, \mathbf{I}_n$ son las formas fasoriales de las senoides i_1, i_2, \dots, i_n , entonces

$$\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \dots + \mathbf{I}_n = 0 \quad (9.57)$$

la cual es la ley de la corriente de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia.

Una vez que se ha demostrado que tanto la LTK como la LCK son válidas en el dominio de la frecuencia, es fácil hacer muchas cosas, como combinación de impedancias, análisis nodal y de lazo, superposición y transformación de fuentes.

9.7 Combinaciones de impedancias

Considérense las N impedancias conectadas en serie que aparecen en la figura 9.18. A través de ellas fluye la misma corriente \mathbf{I} . La aplicación de la LTK a lo largo del lazo da

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \dots + \mathbf{V}_N = \mathbf{I}(\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \dots + \mathbf{Z}_N) \quad (9.58)$$

La impedancia equivalente en las terminales de entrada es

$$\mathbf{Z}_{\text{eq}} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \dots + \mathbf{Z}_N$$

 


Figura 9.18 N impedancias en serie.

o sea

$$\boxed{Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N} \quad (9.59)$$

lo que indica que la impedancia total o equivalente de impedancias conectadas en serie es la suma de cada una de las impedancias individuales. Esto se asemeja a la conexión de resistencias en serie.

Si $N = 2$, como se muestra en la figura 9.19, la corriente que circula por las impedancias es

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{Z_1 + Z_2} \quad (9.60)$$

Puesto que $V_1 = Z_1 I$ y $V_2 = Z_2 I$, entonces

$$\boxed{V_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V, \quad V_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V} \quad (9.61)$$

la cual es la relación de *división de tensión*.

De la misma manera, se puede obtener la impedancia o admitancia equivalente de las N impedancias conectadas en paralelo que se presentan en la figura 9.20. La tensión en cada impedancia es la misma. Al aplicar la LCK al nodo superior,

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \dots + \mathbf{I}_N = \mathbf{V} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N} \right) \quad (9.62)$$

 


Figura 9.20 N impedancias en paralelo.

La impedancia equivalente es

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N} \quad (9.63)$$

y la admitancia equivalente es

$$\boxed{Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_N} \quad (9.64)$$

Esto indica que la admitancia equivalente de una conexión de admitancias en paralelo es la suma de las admitancias individuales.

Cuando $N = 2$, como se muestra en la figura 9.21, la impedancia equivalente se convierte en

$$Z_{eq} = \frac{1}{Y_{eq}} = \frac{1}{Y_1 + Y_2} = \frac{1}{1/Z_1 + 1/Z_2} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (9.65)$$

 


Figura 9.19 División de tensión.

 


Figura 9.21 División de corriente.

Asimismo, puesto que $\mathbf{V} = \mathbf{I}Z_{\text{eq}} = \mathbf{I}_1\mathbf{Z}_1 = \mathbf{I}_2\mathbf{Z}_2$

las corrientes en las impedancias son

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{I}, \quad \mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{I} \quad (9.66)$$

que es el principio del *divisor de corriente*.

Las transformaciones delta a estrella y estrella a delta aplicadas a circuitos resistivos también son válidas para las impedancias. En referencia a la figura 9.22, las fórmulas de conversión son las siguientes.

 


Figura 9.22 Redes Y y Δ superpuestas.

Conversión Y- Δ :

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_a &= \frac{\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_3 + \mathbf{Z}_3\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_1} \\ \mathbf{Z}_b &= \frac{\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_3 + \mathbf{Z}_3\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_2} \\ \mathbf{Z}_c &= \frac{\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_3 + \mathbf{Z}_3\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_3} \end{aligned} \quad (9.67)$$

Conversión Δ -Y:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_1 &= \frac{\mathbf{Z}_b\mathbf{Z}_c}{\mathbf{Z}_a + \mathbf{Z}_b + \mathbf{Z}_c} \\ \mathbf{Z}_2 &= \frac{\mathbf{Z}_c\mathbf{Z}_a}{\mathbf{Z}_a + \mathbf{Z}_b + \mathbf{Z}_c} \\ \mathbf{Z}_3 &= \frac{\mathbf{Z}_a\mathbf{Z}_b}{\mathbf{Z}_a + \mathbf{Z}_b + \mathbf{Z}_c} \end{aligned} \quad (9.68)$$

Se dice que un circuito delta o estrella está **equilibrado** si tiene impedancias iguales en sus tres ramas.

Cuando un circuito Δ - Y está equilibrado, las ecuaciones (9.67) y (9.68) se convierten en

$$\boxed{\mathbf{Z}_{\Delta} = 3\mathbf{Z}_Y \quad \text{o} \quad \mathbf{Z}_Y = \frac{1}{3}\mathbf{Z}_{\Delta}} \quad (9.69)$$

donde $\mathbf{Z}_Y = \mathbf{Z}_1 = \mathbf{Z}_2 = \mathbf{Z}_3$ y $\mathbf{Z}_{\Delta} = \mathbf{Z}_a = \mathbf{Z}_b = \mathbf{Z}_c$.

Como puede verse en esta sección, los principios de división de tensión, división de corriente, reducción de circuito, impedancia equivalente y transformación Δ - Y se aplican por igual a circuitos de ca. En el capítulo 10 se mostrará que otras técnicas de circuitos —como superposición, análisis nodal, análisis de malla, transformación de fuente, teorema de Thevenin y teorema de Norton— también se aplican en circuitos de ca en forma similar a como ocurre en circuitos de cd.

Halle la impedancia de entrada del circuito de la figura 9.23. Suponga que el circuito opera a $\omega = 50$ rad/s.

Solución: Sean

\mathbf{Z}_1 = impedancia del capacitor de 2 mF

\mathbf{Z}_2 = impedancia del resistor de 3 Ω en serie con el capacitor de 10 mF

\mathbf{Z}_3 = impedancia del inductor de 0.2 H en serie con el resistor de 8 Ω

Así,

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_1 &= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j50 \times 2 \times 10^{-3}} = -j10 \Omega \\ \mathbf{Z}_2 &= 3 + \frac{1}{j\omega C} = 3 + \frac{1}{j50 \times 10 \times 10^{-3}} = (3 - j2) \Omega \\ \mathbf{Z}_3 &= 8 + j\omega L = 8 + j50 \times 0.2 = (8 + j10) \Omega \end{aligned}$$

La impedancia de entrada es

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{ent}} &= \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 \parallel \mathbf{Z}_3 = -j10 + \frac{(3 - j2)(8 + j10)}{11 + j8} \\ &= -j10 + \frac{(44 + j14)(11 - j8)}{11^2 + 8^2} = -j10 + 3.22 - j1.07 \Omega \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{Z}_{\text{ent}} = 3.22 - j11.07 \Omega$

Determine la impedancia de entrada del circuito de la figura 9.24 en $\omega = 10$ rad/s.

Respuesta: (149.52 - j195).

Figura 9.24 Para el problema de práctica 9.10.

Ejemplo 9.10


 


Figura 9.23 Para el ejemplo 9.10.

Problema de práctica 9.10

 

Determine $v_o(t)$ en el circuito de la figura 9.25.

Ejemplo 9.11

Solución: Para hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, primero se debe transformar el circuito en el dominio temporal de la figura 9.25 al equivalente en el dominio fasorial de la figura 9.26. Esta transformación produce

 


Figura 9.25 Para el ejemplo 9.11.

 


Figura 9.26 Equivalente en el dominio de la frecuencia del circuito de la figura 9.25.

$$v_s = 20 \cos(4t - 15^\circ) \Rightarrow \mathbf{V}_s = 20 \angle -15^\circ \text{ V}, \quad \omega = 4$$

$$10 \text{ mF} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j4 \times 10 \times 10^{-3}} = -j25 \Omega$$

$$5 \text{ H} \Rightarrow j\omega L = j4 \times 5 = j20 \Omega$$

Sean $\mathbf{Z}_1 =$ impedancia del resistor de 60Ω
 $\mathbf{Z}_2 =$ impedancia de la combinación en paralelo del capacitor de 10 mF y el inductor de 5 H

Así, $\mathbf{Z}_1 = 60 \Omega$ y

$$\mathbf{Z}_2 = -j25 \parallel j20 = \frac{-j25 \times j20}{-j25 + j20} = j100 \Omega$$

Por el principio de división de tensión,

$$\mathbf{V}_o = \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{V}_s = \frac{j100}{60 + j100} (20 \angle -15^\circ)$$


$$= (0.8575 \angle 30.96^\circ) (20 \angle -15^\circ) = 17.15 \angle 15.96^\circ \text{ V}$$

Se convierte esto al dominio temporal y se obtiene

$$v_o(t) = 17.15 \cos(4t + 15.96^\circ) \text{ V}$$

 Problema de práctica 9.11

Calcule $v_o(t)$ en el circuito de la figura 9.27.



Respuesta: $v_o(t) = 35.36 \cos(10t - 105^\circ) \text{ V}$.

Figura 9.27 Para el problema de práctica 9.11.

Ejemplo 9.12

Halle la corriente \mathbf{I} en el circuito de la figura 9.28.

 


Figura 9.28 Para el ejemplo 9.12.

Solución: La red delta conectada a los nodos a , b y c puede convertirse en la red Y de la figura 9.29. Se obtienen las impedancias en Y con base en la ecuación (9.68) de la siguiente manera:

$$\mathbf{Z}_{an} = \frac{j4(2 - j4)}{j4 + 2 - j4 + 8} = \frac{4(4 + j2)}{10} = (1.6 + j0.8) \Omega$$

$$\mathbf{Z}_{bn} = \frac{j4(8)}{10} = j3.2 \Omega, \quad \mathbf{Z}_{cn} = \frac{8(2 - j4)}{10} = (1.6 - j3.2) \Omega$$

La impedancia total en las terminales de fuente es

$$\begin{aligned} Z &= 12 + Z_{an} + (Z_{bn} - j3) \parallel (Z_{cn} + j6 + 8) \\ &= 12 + 1.6 + j0.8 + (j0.2) \parallel (9.6 + j2.8) \\ &= 13.6 + j0.8 + \frac{j0.2(9.6 + j2.8)}{9.6 + j3} \\ &= 13.6 + j1 = 13.64 / 4.204^\circ \Omega \end{aligned}$$

La corriente deseada es

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{50 \angle 0^\circ}{13.64 \angle 4.204^\circ} = 3.666 \angle -4.204^\circ \text{ A}$$

 


Figura 9.29 Circuito de la figura 9.28 después de la transformación delta a estrella.

Halle **I** en el circuito de la figura 9.30.

Respuesta: $9.546 \angle 33.8^\circ \text{ A}$.

9.8 † Aplicaciones

En los capítulos 7 y 8 se analizaron ciertos usos de los circuitos *RC*, *RL* y *RLC* en aplicaciones de cd. Estos circuitos también tienen aplicaciones de ca; entre ellas están los circuitos de acoplamiento, los circuitos desfasadores, los filtros, los circuitos resonantes, los circuitos puente de ca y los transformadores. Esta lista de aplicaciones es inagotable. Después se verán algunas de ellas. Por ahora bastará con observar dos simples: los circuitos *RC* desfasadores y los circuitos puente de ca.

9.8.1 Desfasadores

Un circuito desfasador suele emplearse para corregir un corrimiento de fase indeseable ya presente en un circuito o para producir efectos especiales deseados. Un circuito *RC* es conveniente para este propósito, porque su capacitor provoca que la corriente del circuito se adelante a la tensión aplicada. Dos circuitos *RC* de uso común aparecen en la figura 9.31. (Circuitos *RL* o cualesquiera circuitos reactivos también podrían servir para el mismo propósito.)

En la figura 9.31a), la corriente del circuito **I** se adelanta a la tensión aplicada **V_i** en algún ángulo de fase θ , donde $0 < \theta < 90^\circ$, dependiendo de los valores de *R* y *C*. Si $X_C = -1 / \omega C$, entonces la impedancia total es $Z = R + jX_C$, y el desplazamiento de fase está dado por

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X_C}{R} \tag{9.70}$$

Esto indica que el corrimiento de fase depende de los valores de *R*, *C* y la frecuencia de operación. Puesto que la tensión de salida **V_o** a través del resistor está en fase con la

Problema de práctica 9.12

 


Figura 9.30 Para el problema de práctica 9.12.

 
 


Figura 9.31 Circuitos *RC* desfasadores en serie: a) de salida adelantada, b) de salida atrasada.

 


Figura 9.32 Desplazamiento de fase en circuitos RC : a) salida adelantada, b) salida atrasada.

corriente, \mathbf{V}_o se adelanta (desplazamiento de fase positivo) a \mathbf{V}_i como se muestra en la figura 9.32a).

En la figura 9.31b), la salida se toma a través del capacitor. La corriente \mathbf{I} se adelanta a la tensión de entrada \mathbf{V}_i en θ , pero la tensión de salida $v_o(t)$ a través del capacitor se atrasa (desplazamiento de fase negativo) de la tensión de entrada $v_i(t)$ como se ilustra en la figura 9.32b).

Se debe tener en cuenta que los circuitos RC simples de la figura 9.31 también actúan como divisores de tensión. Por lo tanto, conforme el corrimiento de fase θ se aproxima a 90° , la tensión de salida \mathbf{V}_o se aproxima a cero. Por esta razón, esos circuitos RC simples sólo se utilizan cuando se requieren corrimientos de fase reducidos. Si se desea tener desplazamientos de fase mayores de 60° , se disponen redes RC simples en cascada, para producir un desplazamiento de fase total igual a la suma de los desplazamientos de fase individuales. En la práctica, los corrimientos de fase debidos a las etapas no son iguales, porque la carga de las etapas sucesivas es menor que la de las etapas anteriores, a menos que se usen amplificadores operacionales para separar las etapas.

Ejemplo 9.13

 


Figura 9.33 Circuito RC de corrimiento de fase con adelanto de 90° ; para el ejemplo 9.13.

Diseñe un circuito RC que produzca un adelanto de fase de 90° .

Solución: Si se seleccionan componentes de circuitos de igual valor en ohms, por decir $R = |X_C| = 20 \Omega$, a una frecuencia particular, de acuerdo con la ecuación (9.70) el corrimiento de fase será exactamente de 45° . Mediante la disposición en cascada de dos circuitos RC similares a los de la figura 9.31a), se obtiene el circuito de la figura 9.33, el cual produce un desplazamiento de fase positivo o de adelanto de 90° , como se demostrará en seguida. Aplicando la técnica de combinación en serie-en paralelo, \mathbf{Z} en la figura 9.33 se obtiene como

$$\mathbf{Z} = 20 \parallel (20 - j20) = \frac{20(20 - j20)}{40 - j20} = 12 - j4 \Omega \quad (9.13.1)$$

Al aplicar la división de tensión,

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Z} - j20} \mathbf{V}_i = \frac{12 - j4}{12 - j24} \mathbf{V}_i = \frac{\sqrt{2}}{3} \angle 45^\circ \mathbf{V}_i \quad (9.13.2)$$

$$y \quad \mathbf{V}_o = \frac{20}{20 - j20} \mathbf{V}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ \mathbf{V}_1 \quad (9.13.3)$$

La sustitución de la ecuación (9.13.2) en la ecuación (9.13.3) produce

$$\mathbf{V}_o = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{3} \angle 45^\circ \mathbf{V}_i \right) = \frac{1}{3} \angle 90^\circ \mathbf{V}_i$$

Así, la salida se adelanta a la entrada en 90° , aunque su magnitud es de apenas alrededor de 33% de la entrada.

Diseñe un circuito RC que proporcione un corrimiento de fase con un retraso de 90° de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada. Si se aplica una tensión de ca de 60 V efectivos, ¿cuál es la tensión de salida?

Respuesta: En la figura 9.34 se muestra un diseño representativo; 20 V efectivos.

Problema de práctica 9.13

 


Figura 9.34 Para el problema de práctica 9.13.

En referencia al circuito que aparece en la figura 9.35a), calcule el corrimiento de fase producido a 2 kHz.

Solución: A 2 kHz, se transforman las inductancias de 10 mH y 5 mH en las correspondientes impedancias.

$$\begin{aligned}
 10 \text{ mH} &\Rightarrow X_L = \omega L = 2\pi \times 2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-3} \\
 &= 40\pi = 125.7 \Omega \\
 5 \text{ mH} &\Rightarrow X_L = \omega L = 2\pi \times 2 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-3} \\
 &= 20\pi = 62.83 \Omega
 \end{aligned}$$

Considérese el circuito de la figura 9.35b). La impedancia Z es la combinación en paralelo de $j125.7 \Omega$ y $100 + j62.83 \Omega$. Así,

$$\begin{aligned}
 Z &= j125.7 \parallel (100 + j62.83) \\
 &= \frac{j125.7(100 + j62.83)}{100 + j188.5} = 69.56 \angle 60.1^\circ \Omega
 \end{aligned} \tag{9.14.1}$$

Al aplicar la división de tensión,

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \frac{Z}{Z + 150} V_i = \frac{69.56 \angle 60.1^\circ}{184.7 + j60.3} V_i \\
 &= 0.3582 \angle 42.02^\circ V_i
 \end{aligned} \tag{9.14.2}$$

$$y \quad V_o = \frac{j62.832}{100 + j62.832} V_1 = 0.532 \angle 57.86^\circ V_1 \tag{9.14.3}$$

Al combinar las ecuaciones (9.14.2) y (9.14.3),

$$V_o = (0.532 \angle 57.86^\circ)(0.3582 \angle 42.02^\circ) V_i = 0.1906 \angle 100^\circ V_i$$

lo que indica que la salida es de alrededor de 19% de la entrada en magnitud, pero se adelanta a la entrada en 100° . Si el circuito termina en una carga, esta afectará al desplazamiento de fase.

Ejemplo 9.14

 
 


Figura 9.35 Para el ejemplo 9.14.

Remítase al circuito RL de la figura 9.36. Si se aplican 10 V a la entrada, halle la magnitud y el corrimiento de fase producido a 5 kHz. Especifique si el desplazamiento de fase es de adelanto o de atraso.

Respuesta: 1.7161 V, 120.39° , de atraso.

9.8.2 Puentes de ca

Un circuito puente de ca se usa para medir la inductancia L de un inductor o la capacitancia C de un capacitor. Es de forma similar al puente de Wheatstone, para la medi-

Problema de práctica 9.14

 


Figura 9.36 Para el problema de práctica 9.14.



 


Figura 9.37 Puente de ca general.

 

a)

 

b)

Figura 9.38 Puentes de ca específicos: a) para medir L , b) para medir C .

ción de una resistencia desconocida (como se explicó en la sección 4.10), y sigue el mismo principio. Para medir L y C , sin embargo, se necesita una fuente de ca, así como un medidor de ca en vez del galvanómetro. El medidor de ca puede ser un amperímetro o voltímetro de precisión de ca.

Considérese la forma general del circuito puente de ca que se presenta en la figura 9.37. El puente está *equilibrado* cuando no fluye corriente a través del medidor. Esto significa que $V_1 = V_2$. Al aplicar el principio de división de tensión,

$$V_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_s = V_2 = \frac{Z_x}{Z_3 + Z_x} V_s \quad (9.71)$$

Así,
$$\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_x}{Z_3 + Z_x} \Rightarrow Z_2 Z_3 = Z_1 Z_x \quad (9.72)$$

o sea

$$Z_x = \frac{Z_3 Z_2}{Z_1} \quad (9.73)$$

Esta es la ecuación para un puente de ca equilibrado, similar a la ecuación (4.30) para el puente de resistencia, salvo que las R se sustituyen con las Z .

En la figura 9.38 se muestran puentes de ca específicos para medir L y C , donde L_x y C_x son la inductancia y la capacitancia desconocidas por medir, mientras que L_s y C_s son una inductancia y capacitancia estándar (los valores de las cuales se conocen con gran precisión). En cada caso, dos resistores, R_1 y R_2 se hacen variar hasta que el medidor de ca lee cero. El puente está equilibrado entonces. De la ecuación (9.73) se obtiene

$$L_x = \frac{R_2}{R_1} L_s \quad (9.74)$$

y

$$C_x = \frac{R_1}{R_2} C_s \quad (9.75)$$

Nótese que el equilibrio de los puentes de ca de la figura 9.38 no depende de la frecuencia f de la fuente de ca, ya que f no aparece en las relaciones de las ecuaciones (9.74) y (9.75).

Ejemplo 9.15

El circuito puente de ca de la figura 9.37 se equilibra cuando Z_1 es un resistor de $1 \text{ k}\Omega$, Z_2 es un resistor de $4.2 \text{ k}\Omega$, Z_3 es una combinación en paralelo de un resistor de $1.5 \text{ M}\Omega$ y un capacitor de 12 pF y $f = 2 \text{ kHz}$. Halle: a) los componentes en serie que integran a Z_x y b) los componentes en paralelo que integran a Z_x .

Solución:

- Definir.** El problema está claramente enunciado.
- Presentar.** Se deben determinar los componentes desconocidos sujetos al hecho de que equilibran las magnitudes dadas. Como existen un equivalente en paralelo y uno en serie de este circuito, se deben hallar ambos.
- Alternativas.** Aunque existen técnicas iterativas que podrían aplicarse para hallar los valores desconocidos, una igualdad directa funcionará mejor. Una vez que se tengan las respuestas, se pueden comprobar siguiendo técnicas manuales como el análisis nodal o sencillamente utilizando *PSpice*.
- Intentar.** Con base en la ecuación (9.73),

$$\mathbf{Z}_x = \frac{\mathbf{Z}_3}{\mathbf{Z}_1} \mathbf{Z}_2 \quad (9.15.1)$$

donde $\mathbf{Z}_x = R_x + jX_x$,

$$\mathbf{Z}_1 = 1\,000\ \Omega, \quad \mathbf{Z}_2 = 4\,200\ \Omega \quad (9.15.2)$$

$$y \quad \mathbf{Z}_3 = R_3 \parallel \frac{1}{j\omega C_3} = \frac{\frac{R_3}{j\omega C_3}}{R_3 + 1/j\omega C_3} = \frac{R_3}{1 + j\omega R_3 C_3}$$

Puesto que $R_3 = 1.5\ \text{M}\Omega$ y $C_3 = 12\ \text{pF}$.

$$\mathbf{Z}_3 = \frac{1.5 \times 10^6}{1 + j2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^6 \times 12 \times 10^{-12}} = \frac{1.5 \times 10^6}{1 + j0.2262}$$

$$o \quad \mathbf{Z}_3 = 1.427 - j0.3228\ \text{M}\Omega \quad (9.15.3)$$

a) Suponiendo que \mathbf{Z}_x consta de componentes en serie, se sustituyen las ecuaciones (9.15.2) y (9.15.3) en la ecuación (9.15.1) y se obtiene

$$\begin{aligned} R_x + jX_x &= \frac{4\,200}{1\,000} (1.427 - j0.3228) \times 10^6 \\ &= (5.993 - j1.356)\ \text{M}\Omega \end{aligned} \quad (9.15.4)$$

La igualación de las partes real e imaginaria produce $R_x = 5.993\ \text{M}\Omega$ y una reactancia capacitiva

$$X_x = \frac{1}{\omega C} = 1.356 \times 10^6$$

$$o \text{ sea } C = \frac{1}{\omega X_x} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1.356 \times 10^6} = 58.69\ \text{pF}$$

b) \mathbf{Z}_x se mantiene igual que en la ecuación (9.15.4), pero R_x y X_x están en paralelo. Suponiendo una combinación RC en paralelo,

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_x &= (5.993 - j1.356)\ \text{M}\Omega \\ &= R_x \parallel \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_x}{1 + j\omega R_x C_x} \end{aligned}$$

Al igualar las partes real e imaginaria se obtiene

$$R_x = \frac{\text{Real}(\mathbf{Z}_x)^2 + \text{Imag}(\mathbf{Z}_x)^2}{\text{Real}(\mathbf{Z}_x)} = \frac{5.993^2 + 1.356^2}{5.993} = \mathbf{6.3\ \text{M}\Omega}$$

$$\begin{aligned} C_x &= -\frac{\text{Imag}(\mathbf{Z}_x)}{\omega[\text{Real}(\mathbf{Z}_x)^2 + \text{Imag}(\mathbf{Z}_x)^2]} \\ &= -\frac{-1.356}{2\pi(2\,000)(5.917^2 + 1.356^2)} = \mathbf{2.852\ \mu\text{F}} \end{aligned}$$

Se ha supuesto una combinación RC en paralelo.

5. **Evaluar.** Úsese ahora *PSpice* para ver si realmente se tienen las igualdades correctas. La ejecución de *PSpice* con los circuitos equivalentes, un circuito abierto entre la porción de “puente” del circuito y una tensión de entrada de 10 volts produce las

siguientes tensiones en los extremos del “puente” en relación con una referencia en la base del circuito:

FREQ	VM(\$N_0002)	VP(\$N_0002)
2.000E+03	9.993E+00	-8.634E-03
2.000E+03	9.993E+00	-8.637E-03

Dado que las tensiones son básicamente las mismas, ninguna corriente apreciable puede fluir por la porción de “puente” del circuito entre cualquier elemento que conecte los dos puntos, y se tiene un puente equilibrado, como era de esperar. Esto indica que se han encontrado adecuadamente las incógnitas.

¡Pero hay un problema muy importante en lo realizado! ¿Cuál es? Se tiene lo que podría llamarse una respuesta ideal, “teórica”, pero no muy eficaz en la práctica. La diferencia entre las magnitudes de las impedancias superiores y las inferiores es demasiado grande y jamás se aceptaría en un circuito puente real. Para mayor exactitud, el tamaño de las impedancias debe estar dentro del mismo orden de magnitud. Para mejorar la precisión de la solución de este problema, es recomendable incrementar la magnitud de las impedancias superiores para ubicarlas en el rango de 500 k Ω a 1.5 M Ω . Un comentario práctico adicional: el tamaño de estas impedancias también genera problemas en la toma de las mediciones reales, así que deben emplearse los instrumentos apropiados para minimizar la carga (que alteraría las lecturas de tensión reales) en el circuito.

6. **¿Satisfactorio?** Dado que se hallaron los términos desconocidos y después se probaron para ver si funcionaban, los resultados están validados. Pueden presentarse ahora como una solución del problema.

Problema de práctica 9.15

En el circuito puente de ca de la figura 9.37, suponga que el equilibrio se logra cuando \mathbf{Z}_1 es un resistor de 4.8 k Ω , \mathbf{Z}_2 es un resistor de 10 Ω en serie con un inductor de 0.25 μ H, \mathbf{Z}_3 es un resistor de 12 k Ω y $f = 6$ MHz. Determine los componentes en serie que integran \mathbf{Z}_x .

Respuesta: Un resistor de 25 Ω en serie con un inductor de 0.625 μ H.

9.9 Resumen

1. Una senoide es una señal con la forma de la función seno o coseno. Tiene la forma general

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

donde V_m es la amplitud, $\omega = 2\pi f$ la frecuencia angular, $(\omega t + \phi)$ el argumento y ϕ la fase.

2. Un fasor es una cantidad compleja que representa tanto la magnitud como la fase de una senoide. Dada la senoide $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, su fasor \mathbf{V} es

$$\mathbf{V} = V_m / \underline{\phi}$$

3. En circuitos de ca, los fasores de tensión y de corriente siempre tienen una relación fija entre sí en cualquier momento. Si $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$ representa la tensión a través de un elemento e $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$ representa la corriente a través del elemento, entonces $\phi_i = \phi_v$ si el elemento es un resistor, ϕ_i se ade-

lanta a ϕ_v en 90° si el elemento es un capacitor y ϕ_i se atrasa de ϕ_v en 90° si el elemento es un inductor.

4. La impedancia \mathbf{Z} de un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial a través de él:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R(\omega) + jX(\omega)$$

La admitancia \mathbf{Y} es el inverso de la impedancia:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = G(\omega) + jB(\omega)$$

Las impedancias se combinan en serie o en paralelo de la misma manera que las resistencias en serie o en paralelo; es decir, las impedancias en serie se suman, mientras que las admitancias en paralelo se suman.

5. Para un resistor $\mathbf{Z} = R$, para un inductor $\mathbf{Z} = jX = j\omega L$, y para un capacitor $\mathbf{Z} = -jX = 1/j\omega C$.

6. Las leyes de circuitos básicas (de Ohm y de Kirchhoff) se aplican a los circuitos de ca de la misma manera que a los circuitos de cd; es decir,

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \mathbf{Z}\mathbf{I} \\ \sum \mathbf{I}_k &= 0 \quad (\text{LCK}) \\ \sum \mathbf{V}_k &= 0 \quad (\text{LTK}) \end{aligned}$$

7. Las técnicas de división de tensión/corriente, de combinación en serie/en paralelo de impedancias/admitancias, de reducción de circuitos y de transformación $Y-\Delta$ se aplican por igual al análisis de circuitos de ca.
8. Los circuitos de ca se aplican en desfases y puentes.

Preguntas de repaso

- 9.1** ¿Cuál de los siguientes enunciados *no* es una manera correcta de expresar la senoide $A \cos \omega t$?
- a) $A \cos 2 \pi ft$ b) $A \cos(2 \pi t/T)$
c) $A \cos \omega(t - T)$ d) $A \sin(\omega t - 90^\circ)$
- 9.2** Se dice que una función que se repite después de intervalos fijos es:
- a) un fasor b) armónica
c) periódica d) reactiva
- 9.3** ¿Cuál de estas frecuencias tiene el periodo más corto?
- a) 1 krad/s b) 1 kHz
- 9.4** Si $v_1 = 30 \sin(\omega t + 10^\circ)$ y $v_2 = 20 \sin(\omega t + 50^\circ)$, ¿cuáles de los siguientes enunciados son ciertos?
- a) v_1 se adelanta a v_2 b) v_2 se adelanta a v_1
c) v_2 se atrasa de v_1 d) v_1 se atrasa de v_2
e) v_1 y v_2 están en fase
- 9.5** La tensión a través de un inductor se adelanta a la corriente a través de él en 90° .
- a) Cierto b) Falso
- 9.6** La parte imaginaria de la impedancia se llama:
- a) resistencia b) admitancia
c) susceptancia d) conductancia
e) reactancia
- 9.7** La impedancia de un capacitor se incrementa con una frecuencia creciente.
- a) Cierto b) Falso

- 9.8** ¿A qué frecuencia la tensión de salida $v_o(t)$ de la figura 9.39 será igual a la tensión de entrada $v(t)$?
- a) 0 rad/s b) 1 rad/s c) 4 rad/s
d) ∞ rad/s e) ninguna de las anteriores

 


Figura 9.39 Para la pregunta de repaso 9.8.

- 9.9** Un circuito RC en serie tiene $|V_R| = 12 \text{ V}$ y $|V_C| = 5 \text{ V}$. La tensión de alimentación total es:
- a) -7 V b) 7 V c) 13 V d) 17 V
- 9.10** Un circuito RLC en serie tiene $R = 30 \Omega$, $X_C = 50 \Omega$ y $X_L = 90 \Omega$. La impedancia del circuito es:
- a) $30 + j140 \Omega$ b) $30 + j40 \Omega$
c) $30 - j140 \Omega$ d) $-30 - j40 \Omega$
e) $-30 - j40 \Omega$

Respuestas: 9.1d), 9.2c), 9.3b), 9.4b), d), 9.5a), 9.6e), 9.7b), 9.8d), 9.9c), 9.10b).

Problemas

Sección 9.2 Senoides

- 9.1** Dada la tensión senoidal $v(t) = 50 \cos(30t + 10^\circ) \text{ V}$, halle:
- a) la amplitud V_m , b) el periodo T , c) la frecuencia f y d) $v(t)$ en $t = 10 \text{ ms}$.
- 9.2** Una fuente de corriente en un circuito lineal tiene
- $$i_s = 15 \cos(25\pi t + 25^\circ) \text{ A}$$
- a) ¿Cuál es la amplitud de la corriente?
b) ¿Cuál es la frecuencia angular?

- c) Halle la frecuencia de la corriente.
d) Calcule i_s en $t = 2 \text{ ms}$.

- 9.3** Expresé las siguientes funciones en la forma de coseno:
- a) $10 \sin(\omega t + 30^\circ)$ b) $-9 \sin(8t)$
c) $-20 \sin(\omega t + 45^\circ)$

9.4 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las sinusoides.

- 9.5** Dadas $v_1 = 45 \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$ y $v_2 = 50 \cos(\omega t - 30^\circ)$ determine el ángulo de fase entre las dos senoides y cuál se atrasa respecto a la otra.

- 9.6** En relación con los siguientes pares de senoides, determine cuál se adelanta y en cuánto.

a) $v(t) = 10 \cos(4t - 60^\circ)$ e
 $i(t) = 4 \sin(4t + 50^\circ)$
 b) $v_1(t) = 4 \cos(377t + 10^\circ)$ y $v_2(t) = -20 \cos 377t$
 c) $x(t) = 13 \cos 2t + 5 \sin 2t$ y
 $y(t) = 15 \cos(2t - 11.8^\circ)$

Sección 9.3 Fasores

- 9.7** Si $f(\phi) = \cos \phi + j \sin \phi$, demuestre que $f(\phi) = e^{j\phi}$.
- 9.8** Calcule estos números complejos y exprese sus resultados en forma rectangular:

a) $\frac{60/45^\circ}{7.5 - j10} + j2$
 b) $\frac{32/-20^\circ}{(6 + j8)(4 + j2)} + \frac{20}{-10 + j24}$
 c) $20 + (16/-50^\circ)(5 + j12)$

- 9.9** Evalúe los siguientes números complejos y exprese sus resultados en forma polar.

a) $5/30^\circ \left(6 - j8 + \frac{3/60^\circ}{2 + j} \right)$
 b) $\frac{(10/60^\circ)(35/-50^\circ)}{(2 + j6) - (5 + j)}$

- 9.10** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los fasores.

- 9.11** Halle los fasores correspondientes a las siguientes señales.

a) $v(t) = 21 \cos(4t - 15^\circ)$ V
 b) $i(t) = -8 \sin(10t + 70^\circ)$ mA
 c) $v(t) = 120 \sin(10t - 50^\circ)$ V
 d) $i(t) = -60 \cos(30t + 10^\circ)$ mA

- 9.12** Sean $\mathbf{X} = 4/40^\circ$ y $\mathbf{Y} = 20/-30^\circ$. Evalúe las siguientes cantidades y exprese sus resultados en forma polar.

a) $(\mathbf{X} + \mathbf{Y})\mathbf{X}^*$
 b) $(\mathbf{X} - \mathbf{Y})^*$
 c) $(\mathbf{X} + \mathbf{Y})/\mathbf{X}$

- 9.13** Evalúe los siguientes números complejos:

a) $\frac{2 + j3}{1 - j6} + \frac{7 - j8}{-5 + j11}$
 b) $\frac{(5/10^\circ)(10/-40^\circ)}{(4/-80^\circ)(-6/50^\circ)}$
 c) $\begin{vmatrix} 2 + j3 & -j2 \\ -j2 & 8 - j5 \end{vmatrix}$

- 9.14** Simplifique las siguientes expresiones:

a) $\frac{(5 - j6) - (2 + j8)}{(-3 + j4)(5 - j) + (4 - j6)}$
 b) $\frac{(240/75^\circ + 160/-30^\circ)(60 - j80)}{(67 + j84)(20/32^\circ)}$
 c) $\left(\frac{10 + j20}{3 + j4} \right)^2 \sqrt{(10 + j5)(16 - j20)}$

- 9.15** Evalúe estos determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 10 + j6 & 2 - j3 \\ -5 & -1 + j \end{vmatrix}$
 b) $\begin{vmatrix} 20/-30^\circ & -4/-10^\circ \\ 16/0^\circ & 3/45^\circ \end{vmatrix}$
 c) $\begin{vmatrix} 1 - j & -j & 0 \\ j & 1 & -j \\ 1 & j & 1 + j \end{vmatrix}$

- 9.16** Transforme las siguientes senoides en fasores:

a) $-20 \cos(4t + 135^\circ)$ b) $8 \sin(20t + 30^\circ)$
 c) $20 \cos(2t) + 15 \sin(2t)$

- 9.17** Dos tensiones v_1 y v_2 aparecen en serie, de modo que su suma es $v = v_1 + v_2$. Si $v_1 = 10 \cos(50t - \pi/3)$ V y $v_2 = 12 \cos(50t + 30^\circ)$, halle v .

- 9.18** Obtenga las senoides correspondientes a cada uno de los siguientes fasores:

a) $\mathbf{V}_1 = 60/15^\circ$ V, $\omega = 1$
 b) $\mathbf{V}_2 = 6 + j8$ V, $\omega = 40$
 c) $\mathbf{I}_1 = 2.8e^{-j\pi/3}$ A, $\omega = 377$
 d) $\mathbf{I}_2 = -0.5 - j1.2$ A, $\omega = 10^3$

- 9.19** Usando fasores, halle:

a) $3 \cos(20t + 10^\circ) - 5 \cos(20t - 30^\circ)$
 b) $40 \sin 50t + 30 \cos(50t - 45^\circ)$
 c) $20 \sin 400t + 10 \cos(400t + 60^\circ) - 5 \sin(400t - 20^\circ)$

- 9.20** Una red lineal tiene una entrada de corriente $7.5 \cos(10t + 30^\circ)$ A y una salida de tensión $120 \cos(10t + 75^\circ)$ V. Determine la impedancia asociada.

- 9.21** Simplifique lo siguiente:

a) $f(t) = 5 \cos(2t + 15^\circ) - 4 \sin(2t - 30^\circ)$
 b) $g(t) = 8 \sin t + 4 \cos(t + 50^\circ)$
 c) $h(t) = \int_0^t (10 \cos 40t + 50 \sin 40t) dt$

- 9.22** Una tensión alterna la da $v(t) = 55 \cos(5t + 45^\circ)$ V. Use fasores para hallar

$$10v(t) + 4 \frac{dv}{dt} - 2 \int_{-\infty}^t v(t) dt$$

Suponga que el valor de la integral es de cero en $t = -\infty$.

9.23 Aplique el análisis fasorial para evaluar lo siguiente.

a) $v = [110 \text{ sen}(20t + 30^\circ) + 220 \text{ cos}(20t - 90^\circ)] \text{ V}$

b) $i = [30 \text{ cos}(5t + 60^\circ) - 20 \text{ sen}(5t + 60^\circ)] \text{ A}$

9.24 Halle $v(t)$ en las siguientes ecuaciones integrodiferenciales aplicando el método fasorial:

a) $v(t) + \int v \, dt = 10 \text{ cos } t$

b) $\frac{dv}{dt} + 5v(t) + 4 \int v \, dt = 20 \text{ sen}(4t + 10^\circ) \text{ A}$

9.25 Usando fasores, determine $i(t)$ en las siguientes ecuaciones:

a) $2 \frac{di}{dt} + 3i(t) = 4 \text{ cos}(2t - 45^\circ)$

b) $10 \int i \, dt + \frac{di}{dt} + 6i(t) = 5 \text{ cos}(5t + 22^\circ) \text{ A}$

9.26 La ecuación del lazo de un circuito RLC da por resultado

$$\frac{di}{dt} + 2i + \int_{-\infty}^t i \, dt = \text{cos } 2t \text{ A}$$

Suponiendo que el valor de la integral en $t = -\infty$ es de cero, halle $i(t)$ aplicando el método fasorial.

9.27 Un circuito RLC en paralelo tiene la ecuación de nodo

$$\frac{dv}{dt} + 50v + 100 \int v \, dt = 110 \text{ cos}(377t - 10^\circ) \text{ V}$$

Determine $v(t)$ aplicando el método fasorial. Puede suponer que el valor de la integral en $t = -\infty$ es de cero.

Sección 9.4 Relaciones fasoriales de elementos de circuitos

9.28 Determine la corriente que fluye a través de un resistor de $8 \, \Omega$ conectado a una fuente de tensión $v_s = 110 \text{ cos } 377t \text{ V}$.

9.29 ¿Cuál es la tensión instantánea a través de un capacitor de $2 \, \mu\text{F}$ cuando la corriente a través de él es $i = 4 \text{ sen}(10^6t + 25^\circ) \text{ A}$?

9.30 Una tensión $v(t) = 100 \text{ cos}(60t + 20^\circ) \text{ V}$ se aplica a una combinación en paralelo de un resistor de $40 \text{ k}\Omega$ y un capacitor de $50 \, \mu\text{F}$. Halle las corrientes en estado estable a través del resistor y el capacitor.

9.31 Un circuito RLC en serie tiene $R = 80 \, \Omega$, $L = 240 \text{ mH}$ y $C = 5 \text{ mF}$. Si la tensión de entrada es $v(t) = 10 \text{ cos } 2t$, halle la corriente que fluye a través del circuito.

9.32 Use la figura 9.40 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las relaciones fase reales para elementos de circuitos.

 


Figura 9.40 Para el problema 9.32.

9.33 Un circuito RL en serie se conecta a una fuente de ca de 110 V . Si la tensión en el resistor es de 85 V , halle la tensión en el inductor.

9.34 ¿Qué valor de ω causará que la respuesta forzada v_o en la figura 9.41 sea de cero?

 


Figura 9.41 Para el problema 9.34.

Sección 9.5 Impedancia y admitancia

9.35 Halle la corriente i en el circuito de la figura 9.42 cuando $v_s(t) = 50 \text{ cos } 200t \text{ V}$.

 


Figura 9.42 Para el problema 9.35.

9.36 Use la figura 9.43 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la impedancia.

 


Figura 9.43 Para el problema 9.36.

9.37 Determine la admitancia Y en el circuito de la figura 9.44.

 


Figura 9.44 Para el problema 9.37.

9.38 Use la figura 9.45 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la admitancia.

 


Figura 9.45 Para el problema 9.38.

9.39 En relación con el circuito que aparece en la figura 9.46, halle Z_{eq} y úsela para hallar la corriente I . Sea $\omega = 10$ rad/s.

 


Figura 9.46 Para el problema 9.39.

9.40 En el circuito de la figura 9.47, halle I_o cuando:

- a) $\omega = 1$ rad/s
- b) $\omega = 5$ rad/s
- c) $\omega = 10$ rad/s

 


Figura 9.47 Para el problema 9.40.

9.41 Halle $v(t)$ en el circuito RLC de la figura 9.48.

 


Figura 9.48 Para el problema 9.41.

9.42 Calcule $v_o(t)$ en el circuito de la figura 9.49.

 


Figura 9.49 Para el problema 9.42.

9.43 Halle la corriente I_o en el circuito que se muestra en la figura 9.50.

 


Figura 9.50 Para el problema 9.43.

9.44 Calcule $i(t)$ en el circuito de la figura 9.51.

 


Figura 9.51 Para el problema 9.44.

9.45 Halle la corriente I_o en la red de la figura 9.52.

 


Figura 9.52 Para el problema 9.45.

9.46 Si $i_s = 5 \cos(10t + 40^\circ)$ A en el circuito de la figura 9.53, halle i_o .

 


Figura 9.53 Para el problema 9.46.

9.47 En el circuito de la figura 9.54, determine el valor de $i_s(t)$.

 


Figura 9.54 Para el problema 9.47.

9.48 Dado que $v_s(t) = 20 \text{ sen}(100t - 40^\circ)$ en la figura 9.55, determine $i_x(t)$.

 


Figura 9.55 Para el problema 9.48.

9.49 Halle $v_s(t)$ en el circuito de la figura 9.56 si la corriente i_x a través del resistor de 1Ω es $0.5 \text{ sen } 200t \text{ A}$.

 


Figura 9.56 Para el problema 9.49.

9.50 Determine v_x en el circuito de la figura 9.57. Sea $i_s(t) = 5 \text{ cos}(100t - 40^\circ) \text{ A}$.

 


Figura 9.57 Para el problema 9.50.

9.51 Si la tensión v_o a través del resistor de 2Ω del circuito de la figura 9.58 es $10 \text{ cos } 2t \text{ V}$, obtenga i_s .

 


Figura 9.58 Para el problema 9.51.

9.52 Si $V_o = 8 \angle 30^\circ \text{ V}$ en el circuito de la figura 9.59, halle I_s .

 


Figura 9.59 Para el problema 9.52.

9.53 Halle I_o en el circuito de la figura 9.60.

 


Figura 9.60 Para el problema 9.53.

9.54 En el circuito de la figura 9.61, halle V_s si $I_o = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$.

 


Figura 9.61 Para el problema 9.54.

*9.55 Halle Z en la red de la figura 9.62, dado que $V_o = 4 \angle 0^\circ \text{ V}$.

 


Figura 9.62 Para el problema 9.55.

Sección 9.7 Combinaciones de impedancias

9.56 En $\omega = 377 \text{ rad/s}$, halle la impedancia de entrada del circuito que aparece en la figura 9.63.

 


Figura 9.63 Para el problema 9.56.

9.57 En $\omega = 1 \text{ rad/s}$, obtenga la admitancia de entrada del circuito de la figura 9.64.

 


Figura 9.64 Para el problema 9.57.

* Un asterisco indica un problema difícil.

9.58 Use la figura 9.65 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las combinaciones de impedancias.

 


Figura 9.65 Para el problema 9.58.

9.59 En referencia a la red de la figura 9.66, halle Z_{en} . Sea $\omega = 10$ rad/s.

 


Figura 9.66 Para el problema 9.59.

9.60 Obtenga Z_{en} en el circuito de la figura 9.67.

 


Figura 9.67 Para el problema 9.60.

9.61 Halle Z_{en} en el circuito de la figura 9.68.

 


Figura 9.68 Para el problema 9.61.

9.62 En relación con el circuito de la figura 9.69, halle la impedancia de entrada Z_{en} en 10 krad/s.

 


Figura 9.69 Para el problema 9.62.

9.63 En relación con el circuito de la figura 9.70, halle el valor de Z_T .

 


Figura 9.70 Para el problema 9.63.

9.64 Halle Z_T e I en el circuito de la figura 9.71.

 


Figura 9.71 Para el problema 9.64.

9.65 Determine Z_T e I en el circuito de la figura 9.72.

 


Figura 9.72 Para el problema 9.65.

9.66 En referencia al circuito de la figura 9.73, calcule Z_T y V_{ab} .

 


Figura 9.73 Para el problema 9.66.

9.67 En $\omega = 10^3$ rad/s, halle la admitancia de entrada de cada uno de los circuitos de la figura 9.74.

 


Figura 9.74 Para el problema 9.67.

9.68 Determine Z_T en el circuito de la figura 9.75.

 


Figura 9.75 Para el problema 9.68.

9.69 Halle la admitancia equivalente Y_{eq} en el circuito de la figura 9.76.

 


Figura 9.76 Para el problema 9.69.

9.70 Halle la impedancia equivalente del circuito de la figura 9.77.

ML

 


Figura 9.77 Para el problema 9.70.

9.71 Obtenga la impedancia equivalente del circuito de la figura 9.78.

ML

 


Figura 9.78 Para el problema 9.71.

9.72 Calcule el valor de Z_{ab} en la red de la figura 9.79.

ML

 


Figura 9.79 Para el problema 9.72.

9.73 Determine la impedancia equivalente del circuito de la figura 9.80.

ML

 


Figura 9.80 Para el problema 9.73.

Sección 9.8 Aplicaciones

9.74 Diseñe un circuito RL que produzca un adelanto de fase de 90° .

eod

9.75 Diseñe un circuito que transforme una entrada de tensión senoidal en una salida de tensión cosenoidal.

eod

9.76 En relación con los siguientes pares de señales, determine si v_1 se adelanta o se atrasa de v_2 y en cuánto.

- a) $v_1 = 10 \cos(5t - 20^\circ)$, $v_2 = 8 \sin 5t$
- b) $v_1 = 19 \cos(2t + 90^\circ)$, $v_2 = 6 \sin 2t$
- c) $v_1 = -4 \cos 10t$, $v_2 = 15 \sin 10t$

9.77 Remítase al circuito RC de la figura 9.81.

- a) Calcule el corrimiento de fase a 2 MHz.
- b) Halle la frecuencia donde el desplazamiento de fase es de 45° .

 


Figura 9.81 Para el problema 9.77.

- 9.78** Una bobina con impedancia $8 + j6 \Omega$ se conecta en serie con una reactancia capacitiva X . Esta combinación en serie se conecta a su vez en paralelo con un resistor R . Dado que la impedancia equivalente del circuito resultante es $5 \angle 0^\circ \Omega$, halle el valor de R y X .
- 9.79** a) Calcule el desplazamiento de fase del circuito de la figura 9.82.
b) Indique si el desplazamiento de fase es de adelanto o de retraso (salida respecto a la entrada).
c) Determine la magnitud de la salida cuando la entrada es de 120 V.

 


Figura 9.82 Para el problema 9.79.

- 9.80** Considere el circuito desplazamiento de fase de la figura 9.83. Sea $V_i = 120$ V al operar a 60 Hz. Halle:
a) V_o cuando R alcanza su valor máximo
b) V_o cuando R alcanza su valor mínimo
c) el valor de R que producirá un desplazamiento de fase de 45°

 


Figura 9.83 Para el problema 9.80.

- 9.81** El puente de ca de la figura 9.37 está equilibrado cuando $R_1 = 400 \Omega$, $R_2 = 600 \Omega$, $R_3 = 1.2 \text{ k}\Omega$ y $C_2 = 0.3 \mu\text{F}$. Halle R_x y C_x . Suponga que R_2 y C_2 están en serie.
- 9.82** Un puente capacitivo se equilibra cuando $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ y $C_s = 40 \mu\text{F}$. ¿Cuál es el valor de C_x , la capacitancia del capacitor desconocido?

- 9.83** Un puente inductivo se equilibra cuando $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 500 \Omega$ y $L_s = 250 \text{ mH}$. ¿Cuál es el valor de L_x , la inductancia del inductor a prueba?
- 9.84** El puente de ca que aparece en la figura 9.84 se conoce como *puente de Maxwell* y se usa para la medición de precisión de la inductancia y resistencia de una bobina en términos de una capacitancia estándar L_x . Demuestre que cuando el puente está equilibrado,

$$L_x = R_2 R_3 C_s \quad \text{y} \quad R_x = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

Halle L_x y R_x para $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1.6 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$ y $C_s = 0.45 \mu\text{F}$.

 


Figura 9.84 Puente de Maxwell; para el problema 9.84.

- 9.85** El circuito puente de ca de la figura 9.85 se llama *puente de Wien*. Sirve para medir la frecuencia de una fuente. Demuestre que cuando el puente está equilibrado,

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_2 R_4 C_2 C_4}}$$

 


Figura 9.85 Puente de Wien; para el problema 9.85.

Problemas de mayor extensión

- 9.86** El circuito que se muestra en la figura 9.86 se usa en un receptor de televisión. ¿Cuál es la impedancia total de este circuito?

 


Figura 9.86 Para el problema 9.86.

- 9.87** La red de la figura 9.87 forma parte del esquema que describe a un dispositivo industrial de transcripción electrónica. ¿Cuál es la impedancia total del circuito a 2 kHz?

 


Figura 9.87 Para el problema 9.87.

9.88 Un circuito de audio en serie se presenta en la figura 9.88.

- a) ¿Cuál es la impedancia del circuito?
- b) Si la frecuencia se redujera a la mitad, ¿cuál sería su impedancia?

 


Figura 9.88 Para el problema 9.88.

9.89 Una carga industrial se modela como una combinación en serie de una capacitancia y una resistencia como se muestra en la figura 9.89. Calcule el valor de un capacitor C a lo largo de la combinación en serie de manera que la impedancia neta sea resistiva a una frecuencia de 2 kHz.

 


Figura 9.89 Para el problema 9.89.

9.90 Una bobina industrial se modela como una combinación en serie de una inductancia L y una resistencia R , como se observa en la figura 9.90. Puesto que un voltímetro de ca sólo mide la magnitud de una senoide, las siguientes medidas se toman a 60 Hz cuando el circuito opera en el estado estable:

$$|V_s| = 145 \text{ V}, \quad |V_1| = 50 \text{ V}, \quad |V_o| = 110 \text{ V}$$

Use estas medidas para determinar los valores de L y R .

 


Figura 9.90 Para el problema 9.90.

9.91 En la figura 9.91 se muestra una combinación en paralelo de una inductancia y una resistencia. Si se desea conectar un capacitor en serie con la combinación en paralelo de manera que la impedancia neta sea resistiva a 10 MHz, ¿cuál es el valor requerido de C ?

 


Figura 9.91 Para el problema 9.91.

9.92 Una línea de transmisión tiene una impedancia en serie de $Z = 100/75^\circ \Omega$ y una admitancia en paralelo de $Y = 450/48^\circ \mu\text{S}$. Halle: a) la impedancia característica $Z_o = \sqrt{Z/Y}$, b) la constante de propagación $\gamma = \sqrt{ZY}$.

9.93 Un sistema de transmisión de energía eléctrica se modela como se indica en la figura 9.92. Dados la tensión de fuente y los elementos del circuito

- $V_s = 115/0^\circ \text{ V}$, impedancia de fuente
- $Z_x = 1 + j0.5 \Omega$, impedancia de línea
- $Z_t = 0.4 + j0.3 \Omega$, impedancia de carga
- $Z_L = 23.2 + j18.9 \Omega$, halle la corriente de carga I_L .

 


Figura 9.92 Para el problema 9.93.

Análisis senoidal en estado estable

Tres hombres son mis amigos: el que me estima, el que me detesta y al que le soy indiferente. El que me estima me enseña a apreciar; el que me detesta me enseña a protegerme; al que le soy indiferente me enseña a confiar en mí mismo.

—J. E. Dinger


Desarrollo de su carrera

Carrera en ingeniería de programación

La ingeniería de programación es el aspecto de la ingeniería que tiene que ver con la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño, elaboración y validación de programas de computación y la documentación asociada necesaria para desarrollarlos, operarlos y mantenerlos. Esta rama de la ingeniería eléctrica está adquiriendo creciente importancia a medida que un mayor número de disciplinas requieren de una u otra forma paquetes de programas para ejecutar sus tareas de rutina y a medida que se usan en cada vez más aplicaciones de sistemas microelectrónicos programables.

El papel de un ingeniero de programación no debe confundirse con el de un científico en computación; el ingeniero de programación es un profesional, no un teórico. Un ingeniero de programación debe poseer una amplia habilidad para la programación de computadoras y estar familiarizado con los lenguajes de programación, en particular con C++, que cada vez es más popular. A causa de la estrecha interrelación entre hardware y software, es esencial que un ingeniero de programación conozca a fondo el diseño de hardware. Más aún, el ingeniero de programación debería poseer ciertos conocimientos especializados del área en la que aplicará su habilidad de desarrollo de software.

 En suma, el campo de la ingeniería de programación brinda excelentes posibilidades profesionales a quienes gustan de programar y desarrollar paquetes de software. Las mayores recompensas serán para quienes tengan la mejor preparación, y las oportunidades más interesantes y desafiantes para quienes cuenten con una educación universitaria.



Impresión tridimensional de la salida de un modelo de AutoCAD de un volante de inercia de la NASA.

10.1 Introducción

En el capítulo 9 se aprendió que la respuesta forzada o en estado estable de circuitos a entradas senoidales puede obtenerse por medio de fasores. También se aprendió que las leyes de Ohm y de Kirchhoff son aplicables a circuitos de ca. En este capítulo interesa saber cómo se aplican el análisis nodal, el análisis de malla, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, la superposición y las transformaciones de fuente al analizar los

circuitos de ca. Puesto que estas técnicas ya se introdujeron en relación con los circuitos de cd, el principal propósito aquí será ilustrar con ejemplos.

El análisis de circuitos de ca suele implicar tres pasos.

Pasos para analizar circuitos de ca:

1. Transformar el circuito al dominio fasorial o de frecuencia.
2. Resolver el problema aplicando técnicas de circuitos (análisis nodal, análisis de malla, superposición, etcétera).
3. Transformar el fasor resultante al dominio del tiempo.

El análisis en el dominio de frecuencia de un circuito de ca por medio de fasores es mucho más fácil que el análisis del circuito en el dominio del tiempo.

El paso 1 no es necesario si el problema se especifica en el dominio de frecuencia. En el paso 2, el análisis se efectúa de la misma manera que el análisis de circuitos de cd, salvo que están implicados números complejos. Después de leer el capítulo 9, ya se sabe cómo manejar el paso 3.

Al final del capítulo se aprenderá a aplicar *PSpice* a la resolución de problemas de circuitos de ca. Por último, se aplicará el análisis de circuitos de ca a dos circuitos prácticos de ca: circuitos de osciladores y de transistores de ca.

10.2 Análisis nodal

La base del análisis nodal es la ley de la corriente de Kirchhoff (LCK). Dado que la LCK es válida en el caso de los fasores, como se demostró en la sección 9.6, es posible analizar circuitos de ca por medio del análisis nodal. Los siguientes ejemplos lo ilustrarán.

Ejemplo 10.1

Halle i_x en el circuito de la figura 10.1 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 10.1 Para el ejemplo 10.1.

Solución: Primero se convierte el circuito al dominio de frecuencia:

$$\begin{aligned} 20 \cos 4t &\Rightarrow 20 \angle 0^\circ, & \omega &= 4 \text{ rad/s} \\ 1 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L = j4 \\ 0.5 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L = j2 \\ 0.1 \text{ F} &\Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2.5 \end{aligned}$$

Así, el circuito equivalente en el dominio de frecuencia es como se muestra en la figura 10.2.

Al aplicar la LCK al nodo 1,

$$\frac{20 - \mathbf{V}_1}{10} = \frac{\mathbf{V}_1}{-j2.5} + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4}$$

o sea

$$(1 + j1.5)\mathbf{V}_1 + j2.5\mathbf{V}_2 = 20 \quad (10.1.1)$$

 


Figura 10.2 Circuito equivalente en el dominio de frecuencia del circuito de la figura 10.1.

En el nodo 2,

$$2\mathbf{I}_x + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4} = \frac{\mathbf{V}_2}{j2}$$

Pero $\mathbf{I}_x = \mathbf{V}_1 / -j2.5$. La sustitución de esto da por resultado

$$\frac{2\mathbf{V}_1}{-j2.5} + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4} = \frac{\mathbf{V}_2}{j2}$$

Por simplificación se obtiene

$$11\mathbf{V}_1 + 15\mathbf{V}_2 = 0 \tag{10.1.2}$$

Las ecuaciones (10.1.1) y (10.1.2) pueden ponerse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 + j1.5 & j2.5 \\ 11 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se obtienen los determinantes como

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 + j1.5 & j2.5 \\ 11 & 15 \end{vmatrix} = 15 - j5$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 20 & j2.5 \\ 0 & 15 \end{vmatrix} = 300, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 + j1.5 & 20 \\ 11 & 0 \end{vmatrix} = -220$$

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{300}{15 - j5} = 18.97 \angle 18.43^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-220}{15 - j5} = 13.91 \angle 198.3^\circ \text{ V}$$

La corriente \mathbf{I}_x está dada por

$$\mathbf{I}_x = \frac{\mathbf{V}_1}{-j2.5} = \frac{18.97 \angle 18.43^\circ}{2.5 \angle -90^\circ} = 7.59 \angle 108.4^\circ \text{ A}$$

Al transformar esto al dominio del tiempo,

$$i_x = 7.59 \cos(4t + 108.4^\circ) \text{ A}$$

Aplicando el análisis nodal, halle v_1 y v_2 en el circuito de la figura 10.3.

Problema de práctica 10.1

 


Figura 10.3 Para el problema de práctica 10.1.

Respuesta: $v_1(t) = 11.325 \cos(2t + 60.01^\circ) \text{ V}$, $v_2(t) = 33.02 \cos(2t + 57.12^\circ) \text{ V}$.

Ejemplo 10.2

 
Calcule V_1 y V_2 en el circuito de la figura 10.4.

Figura 10.4 Para el ejemplo 10.2.

 


Figura 10.5 Supernodo del circuito de la figura 10.4.

Solución: Los nodos 1 y 2 forman un supernodo, como se indica en la figura 10.5. La aplicación de la LCK al supernodo da como resultado

$$3 = \frac{V_1}{-j3} + \frac{V_2}{j6} + \frac{V_2}{12}$$

o sea

$$36 = j4V_1 + (1 - j2)V_2 \quad (10.2.1)$$

Pero una fuente de tensión está conectada entre los nodos 1 y 2, de modo que

$$V_1 = V_2 + 10\angle 45^\circ \quad (10.2.2)$$

La sustitución de la ecuación (10.2.2) en la ecuación (10.2.1) da por resultado

$$36 - 40\angle 135^\circ = (1 + j2)V_2 \Rightarrow V_2 = 31.41\angle -87.18^\circ \text{ V}$$

Con base en la ecuación (10.2.2),

$$V_1 = V_2 + 10\angle 45^\circ = 25.78\angle -70.48^\circ \text{ V}$$

Problema de práctica 10.2

 
Calcule V_1 y V_2 en el circuito que aparece en la figura 10.6.

Figura 10.6 Para el problema de práctica 10.2.

Respuesta: $V_1 = 96.8\angle 69.66^\circ \text{ V}$, $V_2 = 16.88\angle 165.72^\circ \text{ V}$.

10.3 Análisis de lazo

La ley de tensión de Kirchhoff (LTK) constituye la base del análisis de lazo. La validez de la LTK para circuitos de ca se demostró en la sección 9.6 y se ilustra en los siguientes ejemplos. Tenga presente que la naturaleza misma del empleo del análisis de lazo es que debe aplicarse a circuitos de configuración plana.

Ejemplo 10.3

Determine la corriente I_o en el circuito de la figura 10.7 aplicando el análisis de lazo.

Solución: Al aplicar la LTK al lazo 1 se obtiene

$$(8 + j10 - j2)I_1 - (-j2)I_2 - j10I_3 = 0 \quad (10.3.1)$$

 


Figura 10.7 Para el ejemplo 10.3.

En cuanto al lazo 2,

$$(4 - j2 - j2)I_2 - (-j2)I_1 - (-j2)I_3 + 20\angle 90^\circ = 0 \quad (10.3.2)$$

En cuanto al lazo 3, $I_3 = 5$. Al sustituir esto en las ecuaciones (10.3.1) y (10.3.2) se obtiene

$$(8 + j8)I_1 + j2I_2 = j50 \quad (10.3.3)$$

$$j2I_1 + (4 - j4)I_2 = -j20 - j10 \quad (10.3.4)$$

Las ecuaciones (10.3.3) y (10.3.4) pueden ponerse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 8 + j8 & j2 \\ j2 & 4 - j4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j50 \\ -j30 \end{bmatrix}$$

de donde se obtienen los determinantes

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 + j8 & j2 \\ j2 & 4 - j4 \end{vmatrix} = 32(1 + j)(1 - j) + 4 = 68$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 8 + j8 & j50 \\ j2 & -j30 \end{vmatrix} = 340 - j240 = 416.17\angle -35.22^\circ$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{416.17\angle -35.22^\circ}{68} = 6.12\angle -35.22^\circ \text{ A}$$

La corriente deseada es $I_o = -I_2 = 6.12\angle 144.78^\circ \text{ A}$

Halle I_o en la figura 10.8 aplicando el análisis de lazo.

Respuesta: $5.969\angle 65.45^\circ \text{ A}$.

Problema de práctica 10.3

 


Figura 10.8 Para el problema de práctica 10.3.

Determine V_o en el circuito de la figura 10.9 aplicando el análisis de lazo.

Ejemplo 10.4

Solución: Como se señala en la figura 10.10, los lazos 3 y 4 forman una supermalla debido a la fuente de corriente entre los lazos. En cuanto al lazo 1, la LTK da por resultado

$$-10 + (8 - j2)I_1 - (-j2)I_2 - 8I_3 = 0$$

o sea

$$(8 - j2)I_1 + j2I_2 - 8I_3 = 10 \quad (10.4.1)$$

 


Figura 10.9 Para el ejemplo 10.4.

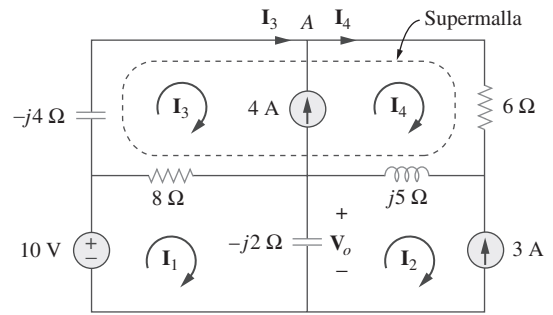


Figura 10.10 Análisis del circuito de la figura 10.9.

En cuanto al lazo 2,

$$\mathbf{I}_2 = -3 \quad (10.4.2)$$

En cuanto a la supermalla,

$$(8 - j4)\mathbf{I}_3 - 8\mathbf{I}_1 + (6 + j5)\mathbf{I}_4 - j5\mathbf{I}_2 = 0 \quad (10.4.3)$$

Debido a la fuente de corriente entre los lazos 3 y 4, en el nodo A,

$$\mathbf{I}_4 = \mathbf{I}_3 + 4 \quad (10.4.4)$$

■ **MÉTODO 1** En vez de resolver las cuatro ecuaciones anteriores se reducen a dos por eliminación.

Al combinar las ecuaciones (10.4.1) y (10.4.2),

$$(8 - j2)\mathbf{I}_1 - 8\mathbf{I}_3 = 10 + j6 \quad (10.4.5)$$

Al combinar las ecuaciones (10.4.2) a (10.4.4),

$$-8\mathbf{I}_1 + (14 + j)\mathbf{I}_3 = -24 - j35 \quad (10.4.6)$$

De las ecuaciones (10.4.5) y (10.4.6) se obtiene la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} 8 - j2 & -8 \\ -8 & 14 + j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + j6 \\ -24 - j35 \end{bmatrix}$$

Se obtienen los siguientes determinantes:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 - j2 & -8 \\ -8 & 14 + j \end{vmatrix} = 112 + j8 - j28 + 2 - 64 = 50 - j20$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 10 + j6 & -8 \\ -24 - j35 & 14 + j \end{vmatrix} = 140 + j10 + j84 - 6 - 192 - j280 \\ &= -58 - j186 \end{aligned}$$

La corriente \mathbf{I}_1 se obtiene como

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-58 - j186}{50 - j20} = 3.618 \angle 274.5^\circ \text{ A}$$

La tensión requerida \mathbf{V}_o es

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= -j2(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = -j2(3.618 \angle 274.5^\circ + 3) \\ &= -7.2134 - j6.568 = 9.756 \angle 222.32^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

■ **MÉTODO 2** Se puede usar *MATLAB* para resolver las ecuaciones (10.4.1) a (10.4.4). Primero se enuncian como

$$\begin{bmatrix} 8 - j2 & j2 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -8 & -j5 & 8 - j4 & 6 + j5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{I}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (10.4.7a)$$

o sea $\mathbf{AI} = \mathbf{B}$

Al invertir \mathbf{A} se puede obtener \mathbf{I} como

$$\mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \quad (10.4.7b)$$

Ahora se aplica *MATLAB*, de esta manera:

```
>> A = [(8-j*2) j*2 -8 0;
        0 1 0 0;
        -8 -j*5 (8-j*4) (6+j*5);
        0 0 -1 1];
>> B = [10 -3 0 4]';
>> I = inv(A)*B
```

```
I =
 0.2828 - 3.6069i
-3.0000
-1.8690 - 4.4276i
 2.1310 - 4.4276i
>> Vo = -2*j*(I(1) - I(2))
```

```
Vo =
-7.2138 - 6.5655i
```

como se obtuvo anteriormente.

Calcule la corriente \mathbf{I}_o en el circuito de la figura 10.11.

Respuesta: $6.089 \angle 5.94^\circ$ A.

10.4 Teorema de superposición

Dado que los circuitos de ca son lineales, el teorema de superposición se aplica a ellos del mismo modo que a los circuitos de cd. Este teorema cobra importancia si el circuito tiene fuentes que operan a *diferentes* frecuencias. En este caso, puesto que las impedancias dependen de la frecuencia, se debe tener un circuito diferente en el dominio de frecuencia para cada frecuencia. La respuesta total debe obtenerse sumando las respuestas individuales en el dominio del *tiempo*. Es incorrecto tratar de sumar las respuestas en el dominio fasorial o de frecuencia. ¿Por qué? Porque el factor exponencial $e^{j\omega t}$ está implícito en el análisis senoidal, y ese factor alteraría cada frecuencia angular ω . Por lo tanto, no tendría sentido sumar respuestas a diferentes frecuencias en el dominio fasorial. Así, cuando un circuito tiene fuentes que operan a diferentes frecuencias, se deben sumar las respuestas debidas a las frecuencias individuales en el dominio del tiempo.

Problema de práctica 10.4

 


Figura 10.11 Para el problema de práctica 10.4.

Aplice el teorema de superposición para hallar \mathbf{I}_o en el circuito de la figura 10.7.

Ejemplo 10.5

Solución: Sea $\mathbf{I}_o = \mathbf{I}'_o + \mathbf{I}''_o$ (10.5.1)

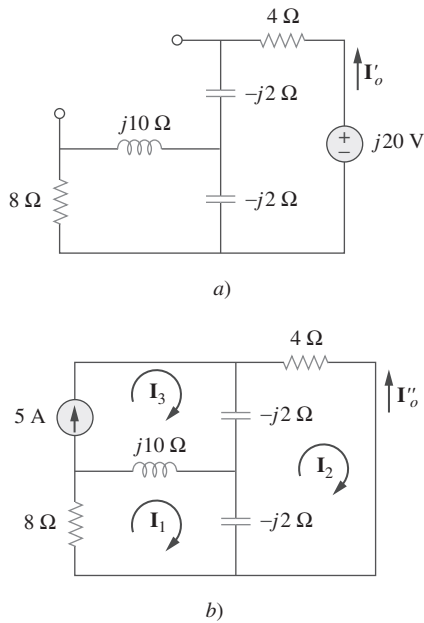


Figura 10.12 Solución del ejemplo 10.5.

donde \mathbf{I}'_o e \mathbf{I}''_o se deben a las fuentes de tensión y de corriente, respectivamente. Para hallar \mathbf{I}'_o considérese el circuito de la figura 10.12a). Si tomamos que \mathbf{Z} es la combinación en paralelo de $-j2$ y $8 + j10$, entonces

$$\mathbf{Z} = \frac{-j2(8 + j10)}{-2j + 8 + j10} = 0.25 - j2.25$$

y la corriente \mathbf{I}'_o es

$$\mathbf{I}'_o = \frac{j20}{4 - j2 + \mathbf{Z}} = \frac{j20}{4.25 - j4.25}$$

o sea

$$\mathbf{I}'_o = -2.353 + j2.353 \quad (10.5.2)$$

Para obtener \mathbf{I}''_o se considera el circuito de la figura 10.12b). En el caso del lazo 1,

$$(8 + j8)\mathbf{I}_1 - j10\mathbf{I}_3 + j2\mathbf{I}_2 = 0 \quad (10.5.3)$$

En el del lazo 2,

$$(4 - j4)\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_3 = 0 \quad (10.5.4)$$

En el del lazo 3,

$$\mathbf{I}_3 = 5 \quad (10.5.5)$$

A partir de las ecuaciones (10.5.4) y (10.5.5),

$$(4 - j4)\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 + j10 = 0$$

La expresión de \mathbf{I}_1 en términos de \mathbf{I}_2 da como resultado

$$\mathbf{I}_1 = (2 + j2)\mathbf{I}_2 - 5 \quad (10.5.6)$$

Al sustituir las ecuaciones (10.5.5) y (10.5.6) en la ecuación (10.5.3) se obtiene

$$(8 + j8)[(2 + j2)\mathbf{I}_2 - 5] - j50 + j2\mathbf{I}_2 = 0$$

o sea

$$\mathbf{I}_2 = \frac{90 - j40}{34} = 2.647 - j1.176$$

La corriente \mathbf{I}''_o se obtiene como

$$\mathbf{I}''_o = -\mathbf{I}_2 = -2.647 + j1.176 \quad (10.5.7)$$

Con base en las ecuaciones (10.5.2) y (10.5.7) se escribe

$$\mathbf{I}_o = \mathbf{I}'_o + \mathbf{I}''_o = -5 + j3.529 = 6.12 \angle 144.78^\circ \text{ A}$$

lo cual concuerda con lo obtenido en el ejemplo 10.3. Cabe señalar que aplicar el teorema de superposición no es la mejor manera de resolver este problema. Al parecer, se ha vuelto el problema doblemente difícil al emplear la superposición. En cambio, en el ejemplo 10.6 la superposición es evidentemente el método más fácil.

Problema de práctica 10.5

Halle la corriente \mathbf{I}_o en el circuito de la figura 10.8 aplicando el teorema de superposición.

Respuesta: $5.97 \angle 65.45^\circ \text{ A}$.

Ejemplo 10.6

Halle v_o en el circuito de la figura 10.13 aplicando el teorema de superposición.

 


Figura 10.13 Para el ejemplo 10.6.

Solución: Como el circuito opera a tres frecuencias diferentes ($\omega = 0$ para la fuente de tensión de cd), una manera de obtener una solución es aplicar la superposición, la cual descompone el problema en problemas de una sola frecuencia. Sea entonces que

$$v_o = v_1 + v_2 + v_3 \quad (10.6.1)$$

donde v_1 se debe a la fuente de tensión de cd de 5 V, v_2 a la fuente de tensión $10 \cos 2t$ V y v_3 a la fuente de corriente $2 \sin 5t$ A.

Para hallar v_1 se eliminan todas las fuentes menos la de cd de 5 V. Recuérdese que, en estado estable, un capacitor es un circuito abierto en cd, mientras que un inductor es un cortocircuito en cd. Hay una forma alterna de considerar esto. Puesto que $\omega = 0$, $j\omega L = 0$, $1/j\omega C = \infty$. De uno u otro modo, el circuito equivalente se muestra en la figura 10.14a). Mediante la división de tensión,


$$-v_1 = \frac{1}{1+4}(5) = 1 \text{ V} \quad (10.6.2)$$

Para hallar v_2 se igualan a cero tanto la fuente de 5 V como la fuente de corriente $2 \sin 5t$ y se transforma el circuito al dominio de frecuencia.

$$\begin{aligned} 10 \cos 2t &\Rightarrow 10 \angle 0^\circ, & \omega &= 2 \text{ rad/s} \\ 2 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L = j4 \Omega \\ 0.1 \text{ F} &\Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j5 \Omega \end{aligned}$$

El circuito equivalente se muestra en la figura 10.14b). Sea
 
$$\mathbf{Z} = -j5 \parallel 4 = \frac{-j5 \times 4}{4 - j5} = 2.439 - j1.951$$



Mediante la división de tensión,

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{1 + j4 + \mathbf{Z}}(10 \angle 0^\circ) = \frac{10}{3.439 + j2.049} = 2.498 \angle -30.79^\circ$$

$$\text{En el dominio del tiempo, } v_2 = 2.498 \cos(2t - 30.79^\circ) \quad (10.6.3)$$

Para obtener v_3 se eliminan las fuentes de tensión y se transforma lo que queda del circuito al dominio de frecuencia.

$$\begin{aligned} 2 \sin 5t &\Rightarrow 2 \angle -90^\circ, & \omega &= 5 \text{ rad/s} \\ 2 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L = j10 \Omega \\ 0.1 \text{ F} &\Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2 \Omega \end{aligned}$$

El circuito equivalente se presenta en la figura 10.14c). Sea

$$\mathbf{Z}_1 = -j2 \parallel 4 = \frac{-j2 \times 4}{4 - j2} = 0.8 - j1.6 \Omega$$

Figura 10.14 Solución del ejemplo 10.6: a) eliminación de todas las fuentes excepto la de cd de 5 V, b) eliminación de todas las fuentes excepto la de tensión de ca, c) eliminación de todas las fuentes en cero excepto la de corriente de ca.

Mediante la división de corriente,

$$\mathbf{I}_1 = \frac{j10}{j10 + 1 + \mathbf{Z}_1} (2 \angle -90^\circ) \text{ A}$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathbf{I}_1 \times 1 = \frac{j10}{1.8 + j8.4} (-j2) = 2.328 \angle -80^\circ \text{ V}$$

En el dominio de tiempo

$$v_3 = 2.33 \cos(5t - 80^\circ) = 2.33 \sin(5t + 10^\circ) \text{ V} \quad (10.6.4)$$

Al sustituir las ecuaciones (10.6.2) a (10.6.4) en la ecuación (10.6.1) se tiene

$$v_o(t) = -1 + 2.498 \cos(2t - 30.79^\circ) + 2.33 \sin(5t + 10^\circ) \text{ V}$$

Problema de práctica 10.6

Calcule v_o en el circuito de la figura 10.15 aplicando el teorema de superposición.

 


Figura 10.15 Para el problema de práctica 10.6.

Respuesta: $11.577 \sin(5t - 81.12^\circ) + 3.154 \cos(10t - 86.24^\circ) \text{ V}$.

10.5 Transformación de fuentes

Como se indica en la figura 10.16, la transformación de fuente en el dominio de frecuencia implica transformar una fuente de tensión en serie con una impedancia a una fuente de corriente en paralelo con dicha impedancia, o viceversa. Al pasar de un tipo de fuente a otro se debe tener presente la siguiente relación:

$$\mathbf{V}_s = \mathbf{Z}_s \mathbf{I}_s \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{I}_s = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}_s} \quad (10.1)$$

 


Figura 10.16 Transformación de fuente.

Ejemplo 10.7

Calcule \mathbf{V}_x en el circuito de la figura 10.17 aplicando el método de transformación de fuente.

Solución: Se transforma la fuente de tensión en fuente de corriente y se obtiene el circuito de la figura 10.18a), donde

$$\mathbf{I}_s = \frac{20 \angle -90^\circ}{5} = 4 \angle -90^\circ = -j4 \text{ A}$$

 


Figura 10.17 Para el ejemplo 10.7.

La combinación en paralelo de la resistencia de 5 Ω y la impedancia (3 + j4) da

$$Z_1 = \frac{5(3 + j4)}{8 + j4} = 2.5 + j1.25 \Omega$$

La conversión de la fuente de corriente en fuente de tensión produce el circuito de la figura 10.18b), donde

$$V_s = I_s Z_1 = -j4(2.5 + j1.25) = 5 - j10 \text{ V}$$

 


Figura 10.18 Solución del circuito de la figura 10.17.

Mediante la división de tensión,

$$V_x = \frac{10}{10 + 2.5 + j1.25 + 4 - j13} (5 - j10) = 5.519 \angle -28^\circ \text{ V}$$

Halle I_o en el circuito de la figura 10.19 aplicando el concepto de transformación de fuente.

Problema de práctica 10.7

 


Figura 10.19 Para el problema de práctica 10.7.

Respuesta: 9.823/99.46° A.

10.6 Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton

Los teoremas de Thevenin y Norton se aplican a los circuitos de ca de la misma manera que a los circuitos de cd. El único esfuerzo adicional surge de la necesidad de manipular números complejos. La versión en el dominio de frecuencia de un circuito equivalente de Thevenin se representa gráficamente en la figura 10.20, donde un circuito lineal se reemplaza por una fuente de tensión en serie con una impedancia. El circuito equivalente de Norton se ilustra en la figura 10.21, donde un circuito lineal se reemplaza por una

 


Figura 10.20 Equivalente de Thevenin.

 


Figura 10.21 Equivalente de Norton.

fuelle de corriente en paralelo con una impedancia. Tenga presente que estos dos circuitos equivalentes se relacionan en esta forma:

$$\mathbf{V}_{Th} = \mathbf{Z}_N \mathbf{I}_N, \quad \mathbf{Z}_{Th} = \mathbf{Z}_N \quad (10.2)$$

justo como en la transformación de fuente. \mathbf{V}_{Th} es la tensión de circuito abierto, mientras que \mathbf{I}_N es la corriente de cortocircuito.

Si el circuito tiene fuentes que operan a diferentes frecuencias (véase como muestra el ejemplo 10.6), el circuito equivalente de Thevenin o de Norton debe determinarse para cada frecuencia. Esto conduce a circuitos equivalentes totalmente distintos, uno por cada frecuencia, no a un solo circuito equivalente con fuentes equivalentes e impedancias equivalentes.

Ejemplo 10.8

Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito de la figura 10.22.

 


Figura 10.22 Para el ejemplo 10.8.

Solución: Se halla \mathbf{Z}_{Th} poniendo la fuente de tensión en cero. Como se advierte en la figura 10.23a), la resistencia de 8Ω está ahora en paralelo con la reactancia $-j6$, de modo que su combinación da como resultado

$$\mathbf{Z}_1 = -j6 \parallel 8 = \frac{-j6 \times 8}{8 - j6} = 2.88 - j3.84 \Omega$$

De igual manera, la resistencia de 4Ω está en paralelo con la reactancia $j12$ y su combinación produce

$$\mathbf{Z}_2 = 4 \parallel j12 = \frac{j12 \times 4}{4 + j12} = 3.6 + j1.2 \Omega$$

 


Figura 10.23 Solución del circuito de la figura 10.22: a) determinación de \mathbf{Z}_{Th} , b) determinación de \mathbf{V}_{Th} .

La impedancia de Thevenin es la combinación en serie de \mathbf{Z}_1 y \mathbf{Z}_2 , es decir,

$$\mathbf{Z}_{Th} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 = 6.48 - j2.64 \Omega$$

Para hallar V_{Th} considérese el circuito de la figura 10.23b). Las corrientes I_1 e I_2 se obtienen como

$$I_1 = \frac{120 \angle 75^\circ}{8 - j6} \text{ A}, \quad I_2 = \frac{120 \angle 75^\circ}{4 + j12} \text{ A}$$

La aplicación de la LTK a lo largo del lazo $bcdeab$ en la figura 10.23b) produce

$$V_{Th} - 4I_2 + (-j6)I_1 = 0$$

o sea

$$\begin{aligned} V_{Th} = 4I_2 + j6I_1 &= \frac{480 \angle 75^\circ}{4 + j12} + \frac{720 \angle 75^\circ + 90^\circ}{8 - j6} \\ &= 37.95 \angle 3.43^\circ + 72 \angle 201.87^\circ \\ &= -28.936 - j24.55 = 37.95 \angle 220.31^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

Halle el equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 10.24.

Problema de práctica 10.8

 


Figura 10.24 Para el problema de práctica 10.8.

Respuesta: $Z_{Th} = 12.4 - j3.2 \Omega$, $V_{Th} = 63.24 \angle -51.57^\circ \text{ V}$.

Halle el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 10.25 visto desde las terminales $a-b$.

Ejemplo 10.9

 


Figura 10.25 Para el ejemplo 10.9.

Solución: Para hallar V_{Th} se aplica la LCK al nodo 1 de la figura 10.26a),

$$15 = I_o + 0.5I_o \quad \Rightarrow \quad I_o = 10 \text{ A}$$

Al aplicar la LTK al lazo de la derecha en la figura 10.26a) se obtiene

$$-I_o(2 - j4) + 0.5I_o(4 + j3) + V_{Th} = 0$$

 


Figura 10.26 Solución del problema de la figura 10.25: a) determinación de V_{Th} , b) determinación de Z_{Th} .

o sea
$$\mathbf{V}_{Th} = 10(2 - j4) - 5(4 + j3) = -j55$$

Así, la tensión de Thevenin es

$$\mathbf{V}_{Th} = 55 \angle -90^\circ \text{ V}$$

Para obtener \mathbf{Z}_{Th} se elimina la fuente independiente. Debido a la presencia de la fuente de corriente dependiente, se conecta una fuente de corriente de 3 A (3 es un valor arbitrario elegido por comodidad aquí, pues es divisible entre la suma de las corrientes que salen del nodo) a las terminales a - b , como se observa en la figura 10.26b). En ese nodo, la LCK produce

$$3 = \mathbf{I}_o + 0.5\mathbf{I}_o \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_o = 2 \text{ A}$$

La aplicación de la LTK al lazo externo de la figura 10.26b) produce


$$\mathbf{V}_s = \mathbf{I}_o(4 + j3 + 2 - j4) = 2(6 - j)$$

La impedancia de Thevenin es

$$\mathbf{Z}_{Th} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}_s} = \frac{2(6 - j)}{3} = 4 - j0.6667 \Omega$$

 Problema de práctica 10.9

Determine el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 10.27 visto desde las terminales a - b .



Respuesta: $\mathbf{Z}_{Th} = 4.473 \angle -7.64^\circ \Omega$, $\mathbf{V}_{Th} = 7.35 \angle 72.9^\circ \text{ V}$.

Figura 10.27 Para el problema de práctica 10.9.

Ejemplo 10.10

Obtenga la corriente \mathbf{I}_o en la figura 10.28 aplicando el teorema de Norton.

 


Figura 10.28 Para el ejemplo 10.10.

Solución: El primer objetivo es encontrar el equivalente de Norton entre las terminales a - b . \mathbf{Z}_N se halla de la misma manera que \mathbf{Z}_{Th} . Se ponen las fuentes en cero, como se indica en la figura 10.29a). En ésta es evidente que las impedancias $(8 - j2)$ y $(10 + j4)$ están en cortocircuito, de manera que

$$\mathbf{Z}_N = 5 \Omega$$

Para obtener \mathbf{I}_N se ponen en cortocircuito las terminales a - b , como se muestra en la figura 10.29b), y se aplica el análisis de lazos. Nótese que los lazos 2 y 3 forman una supermalla, a causa de la fuente de corriente que les une. En cuanto al lazo 1,

$$-j40 + (18 + j2)\mathbf{I}_1 - (8 - j2)\mathbf{I}_2 - (10 + j4)\mathbf{I}_3 = 0 \quad (10.10.1)$$

En cuanto a la supermalla,

$$(13 - j2)\mathbf{I}_2 + (10 + j4)\mathbf{I}_3 - (18 + j2)\mathbf{I}_1 = 0 \quad (10.10.2)$$

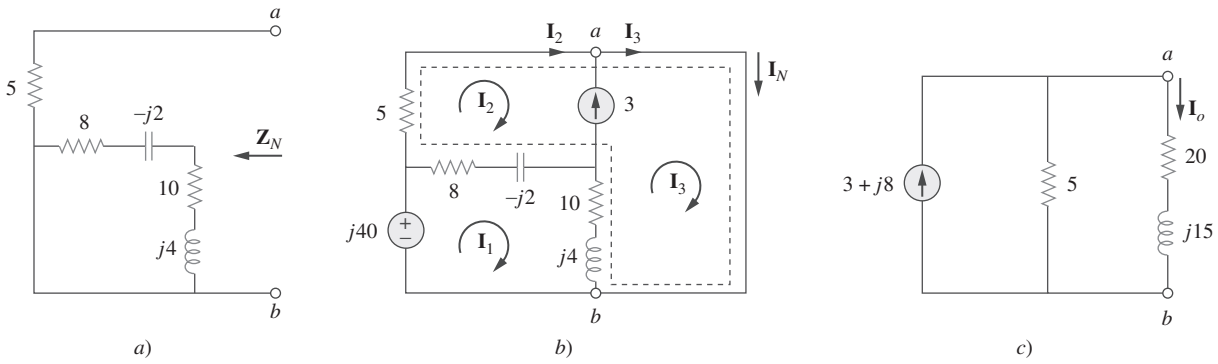


Figura 10.29 Solución del circuito de la figura 10.28: a) determinación de Z_N , b) determinación de V_N , c) cálculo de I_o .

En el nodo a , debido a la fuente de corriente entre los lazos 2 y 3,

$$I_3 = I_2 + 3$$

(10.10.3)

La suma de las ecuaciones (10.10.1) y (10.10.2) da como resultado

$$-j40 + 5I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = j8$$

A partir de la ecuación (10.10.3),

$$I_3 = I_2 + 3 = 3 + j8$$

La corriente de Norton es

$$I_N = I_3 = (3 + j8) \text{ A}$$

En la figura 10.29c) se muestra el circuito equivalente de Norton, así como la impedancia en las terminales a - b . Por división de corriente,

$$I_o = \frac{5}{5 + 20 + j15} I_N = \frac{3 + j8}{5 + j3} = 1.465 \angle 38.48^\circ \text{ A}$$

Determine el equivalente de Norton del circuito de la figura 10.30 visto desde las terminales a - b . Use el equivalente para hallar I_o .

Problema de práctica 10.10

 


Figura 10.30 Para el problema de práctica 10.10 y el problema 10.35.

Respuesta: $Z_N = 3.176 + j0.706 \Omega$, $I_N = 8.396 \angle -32.68^\circ \text{ A}$, $I_o = 1.9714 \angle -2.10^\circ \text{ A}$.

10.7 Circuitos de ca con amplificadores operacionales

Los tres pasos enunciados en la sección 10.1 también se aplican a los circuitos de amplificadores operacionales, siempre y cuando el amplificador operacional opere en la región lineal. Como de costumbre, se supondrán amplificadores operacionales ideales (véase la sección 5.2). Como se explicó en el capítulo 5, la clave para analizar circuitos de

amplificadores operacionales es tener en cuenta dos importantes propiedades de un amplificador operacional ideal:

1. Ninguna corriente entra a ninguna de sus terminales de entrada.
2. La tensión en sus terminales de entrada es de cero.

Los siguientes ejemplos ilustrarán estas ideas.

Ejemplo 10.11

Determine $v_o(t)$ en el circuito de amplificador operacional de la figura 10.31a) si $v_s = 3 \cos 1\,000t$ V.

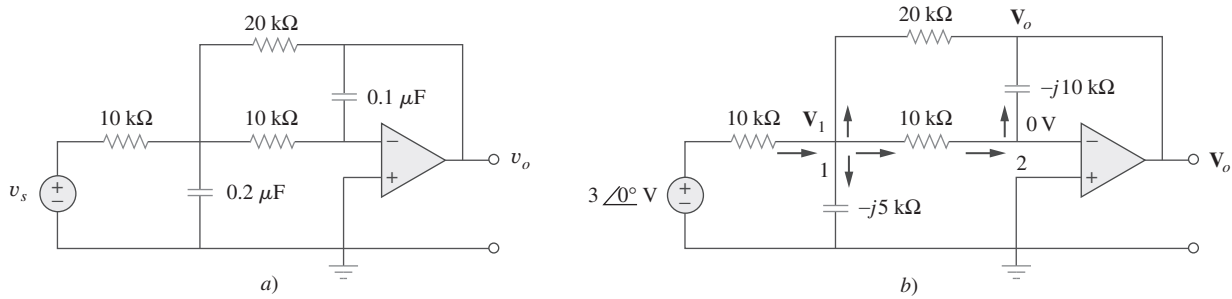


Figura 10.31 Para el ejemplo 10.11: a) circuito original en el dominio del tiempo, b) su equivalente en el dominio de frecuencia.

Solución: Primero se transforma el circuito al dominio de frecuencia, como se advierte en la figura 10.31b), donde $\mathbf{V}_s = 3\angle 0^\circ$, $\omega = 1\,000$ rad/s. Al aplicar la LCK al nodo 1 se obtiene

$$\frac{3\angle 0^\circ - \mathbf{V}_1}{10} = \frac{\mathbf{V}_1}{-j5} + \frac{\mathbf{V}_1 - 0}{10} + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_o}{20}$$

$$\text{o sea} \quad 6 = (5 + j4)\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_o \quad (10.11.1)$$

En el nodo 2, la LCK produce

$$\frac{\mathbf{V}_1 - 0}{10} = \frac{0 - \mathbf{V}_o}{-j10}$$

$$\text{lo que conduce a} \quad \mathbf{V}_1 = -j\mathbf{V}_o \quad (10.11.2)$$

La sustitución de la ecuación (10.11.2) en la ecuación (10.11.1) produce

$$6 = -j(5 + j4)\mathbf{V}_o - \mathbf{V}_o = (3 - j5)\mathbf{V}_o$$

$$\mathbf{V}_o = \frac{6}{3 - j5} = 1.029\angle 59.04^\circ$$

$$\text{Así,} \quad v_o(t) = 1.029 \cos(1\,000t + 59.04^\circ) \text{ V}$$

Problema de práctica 10.11

Halle v_o e i_o en el circuito de amplificador operacional de la figura 10.32. Sea $v_s = 12 \cos 5\,000t$ V.

 


Figura 10.32 Para el problema de práctica 10.11.

Respuesta: $4 \sin 5\,000t$ V, $400 \sin 5\,000t$ μ A.

Calcule la ganancia en lazo cerrado y el desplazamiento de fase del circuito de la figura 10.33. Suponga que $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $C_1 = 2\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 1\text{ }\mu\text{F}$ y $\omega = 200\text{ rad/s}$.

Solución: Las impedancias de retroalimentación y de entrada se calculan en esta forma:

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

$$Z_i = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega C_1}$$

Puesto que el circuito de la figura 10.33 es un amplificador inversor, la ganancia en lazo cerrado lo proporciona

$$\mathbf{G} = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = -\frac{\mathbf{Z}_f}{\mathbf{Z}_i} = \frac{-j\omega C_1 R_2}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

Al sustituir los valores dados de R_1 , R_2 , C_1 , C_2 y ω se obtiene

$$\mathbf{G} = \frac{-j4}{(1 + j4)(1 + j2)} = 0.434 \angle 130.6^\circ$$

Así, la ganancia en lazo cerrado es de 0.434 y el desplazamiento de fase de 130.6° .


Obtenga la ganancia de lazo cerrado y el corrimiento de fase del circuito de la figura 10.34. Sea $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ y $\omega = 1\text{ 000 rad/s}$.

Respuesta: 1.0147, -5.6° .

 10.8 Análisis de ca con el uso de PSpice

PSpice proporciona una gran ayuda en la tediosa tarea de manipular números complejos en el análisis de circuitos de ca. El procedimiento para el uso de PSpice en el análisis de ca es muy similar al requerido para el análisis de cd. El lector debe consultar la sección D.5 del apéndice D con objeto de hacer un repaso de conceptos de PSpice para el análisis de ca. El análisis de circuitos de ca se realiza en el dominio fasorial o de frecuencia, y todas las fuentes deben tener la misma frecuencia. Aunque el análisis de ca con PSpice implica el uso de AC Sweep, el análisis en este capítulo requiere una sola frecuencia $f = \omega/2\pi$. El archivo de salida de PSpice contiene fasores de tensión y de corriente. De ser necesario, las impedancias pueden calcularse utilizando las tensiones y corrientes del archivo de salida.

Obtenga v_o e i_o en el circuito de la figura 10.35 usando PSpice.



Solución: Primero se convierte la función seno en coseno.

$$8 \text{ sen}(1\text{ 000}t + 50^\circ) = 8 \text{ cos}(1\text{ 000}t + 50^\circ - 90^\circ)$$

$$= 8 \text{ cos}(1\text{ 000}t - 40^\circ)$$

Ejemplo 10.12

 


Figura 10.33 Para el ejemplo 10.12.

Problema de práctica 10.12

 


Figura 10.34 Para el problema de práctica 10.12.

Ejemplo 10.13

Figura 10.35 Para el ejemplo 10.13.

La frecuencia f se obtiene de ω como

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1\,000}{2\pi} = 159.155 \text{ Hz}$$

El esquema del circuito se muestra en la figura 10.36. Obsérvese que la fuente de corriente controlada por la corriente F1 está conectada de manera que su corriente fluya del nodo 0 al nodo 3 de conformidad con el circuito original, en la figura 10.35. Puesto que solamente interesan la magnitud y fase de v_o e i_o , se fijan los atributos de IPRINT y VPRINT1 en $AC = yes$, $MAG = yes$, $PHASE = yes$. Como se trata de un análisis de frecuencia única, se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce $Total Pts = 1$, $Start Freq = 159.155$ y $Final Freq = 159.155$. Tras guardar el esquema, se simula seleccionando **Analysis/Simulate**. El archivo de salida incluye la frecuencia de fuente además de los atributos controlados por los seudocomponentes IPRINT y VPRINT1,

FREQ	IM(V_PRINT3)	IP(V_PRINT3)
1.592E+02	3.264E-03	-3.743E+01
FREQ	VM(3)	VP(3)
1.592E+02	1.550E+00	-9.518E+01

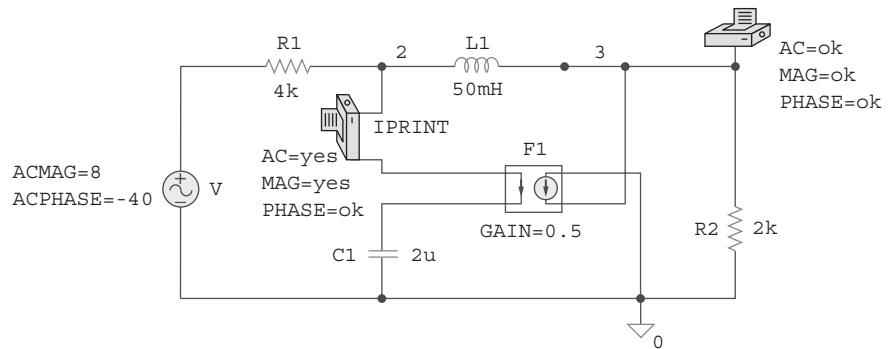


Figura 10.36 Esquema del circuito de la figura 10.35.

De este archivo de salida se obtiene

$$\mathbf{V}_o = 1.55 \angle -95.18^\circ \text{ V}, \quad \mathbf{I}_o = 3.264 \angle -37.43^\circ \text{ mA}$$

los cuales son los fasores para

$$v_o = 1.55 \cos(1\,000t - 95.18^\circ) = 1.55 \sin(1\,000t - 5.18^\circ) \text{ V}$$

e

$$i_o = 3.264 \cos(1\,000t - 37.43^\circ) \text{ mA}$$

Problema de práctica 10.13

Use *PSpice* para obtener v_o e i_o en el circuito de la figura 10.37.

 


Figura 10.37 Para el problema de práctica 10.13.

Respuesta: $536.4 \cos(3\,000t - 154.6^\circ) \text{ mV}$, $1.088 \cos(3\,000t - 55.12^\circ) \text{ mA}$.

Ejemplo 10.14

Halle \mathbf{V}_1 y \mathbf{V}_2 en el circuito de la figura 10.38.

 


Figura 10.38 Para el ejemplo 10.14.

Solución:

1. **Definir.** En su forma presente, el problema está claramente enunciado. ¡Cabe insistir en que el tiempo dedicado a este paso ahorrará mucho tiempo y esfuerzo después! Algo que podría causar un problema es que, en ausencia de referencias sobre este problema, se tendría que preguntar al individuo asignador del problema dónde localizarlas. De no poder hacerlo, se tendría que deducir su ubicación y después formular claramente lo que se hizo y por qué.
2. **Presentar.** El circuito dado es un circuito en el dominio de frecuencia y las tensiones de nodo desconocidas V_1 y V_2 también son valores en el dominio de frecuencia. Evidentemente, se necesita un proceso para determinar esas incógnitas que opere por entero en el dominio de frecuencia.
3. **Alternativas.** Hay dos técnicas alternas de resolución directa fáciles de usar. Se puede aplicar un método directo de análisis nodal o usar *PSpice*. Como este ejemplo se encuentra en una sección dedicada al uso de *PSpice* para la resolución de problemas, se empleará *PSpice* para hallar V_1 y V_2 . Luego se puede aplicar el análisis nodal para comprobar la respuesta.
4. **Intentar.** El circuito de la figura 10.35 está en el dominio del tiempo, mientras que el de la figura 10.38 está en el dominio de frecuencia. Como no se proporcionó una frecuencia particular y *PSpice* requiere especificarla, se selecciona una frecuencia adecuada con las impedancias seleccionadas. Por ejemplo, si se selecciona $\omega = 1$ rad/s, la frecuencia correspondiente es $f = \omega/2\pi = 0.15916$ Hz. Se obtienen los valores de la capacitancia ($C = 1/\omega X_C$) y las inductancias ($L = X_L/\omega$). La realización de estos cambios produce el esquema de la figura 10.39. Para facilitar la conexión se intercambia la posición de la fuente de corriente controlada por tensión G1 y la impedancia $2 + j2 \Omega$. Adviértase que la corriente de G1 fluye del nodo 1 al nodo 3, en tanto que la tensión controladora ocurre a través del capacitor C2, como se requirió en la figura 10.38. Los atributos de los seudocomponentes VPRINT1 se fijan como se muestran. Como se trata de un análisis de frecuencia única, se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce *Total Pts = 1*, *Start Freq =*

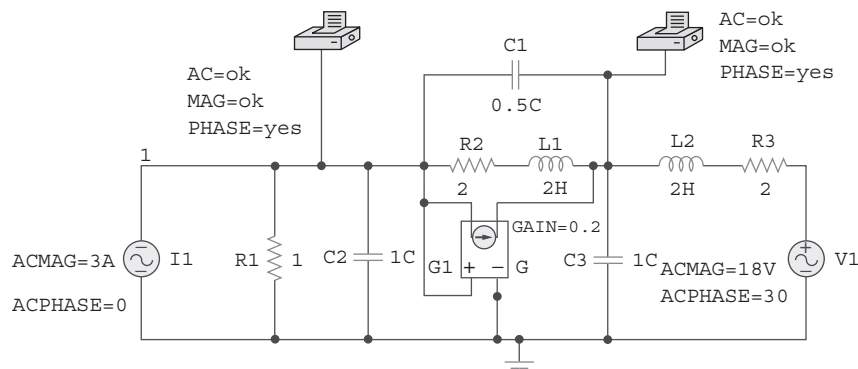


Figura 10.39 Esquema del circuito de la figura 10.38.

0.15916 y $Final\ Freq = 0.15916$. Tras guardar el esquema, se selecciona **Analysis/Simulate** para simular el circuito. Una vez hecho esto, el archivo de salida incluye

FREQ	VM (1)	VP (1)
1.592E-01	2.708E+00	-5.673E+01
FREQ	VM (3)	VP (3)
1.592E-01	4.468E+00	-1.026E+02

de lo que se obtiene

$$\mathbf{V}_1 = 2.708 \angle -56.74^\circ \text{ V} \quad \text{y} \quad \mathbf{V}_2 = 6.911 \angle -80.72^\circ \text{ V}$$

5. **Evaluar.** Una de las lecciones más importantes por aprender es que cuando se usan programas como *PSpice* se debe validar la respuesta de todas maneras. Son muchos los riesgos de cometer un error, incluido el encuentro con una falla desconocida de *PSpice* que genere resultados incorrectos.

Así que, ¿cómo se puede validar esta solución? Obviamente, se puede repetir el problema entero con análisis nodal, y quizá usando *MATLAB*, para ver si se obtiene los mismos resultados. Aquí se seguirá otro método: escribir las ecuaciones nodales y sustituir las respuestas obtenidas en la solución en *PSpice*, para ver si las ecuaciones nodales se satisfacen.

Las ecuaciones nodales de este circuito se dan a continuación. Adviértase que se ha sustituido $\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_x$ en la fuente dependiente.

$$\begin{aligned} -3 + \frac{\mathbf{V}_1 - 0}{1} + \frac{\mathbf{V}_1 - 0}{-j1} + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{2 + j2} + 0.2\mathbf{V}_1 + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{-j2} &= 0 \\ (1 + j + 0.25 - j0.25 + 0.2 + j0.5)\mathbf{V}_1 & \\ - (0.25 - j0.25 + j0.5)\mathbf{V}_2 &= 3 \\ (1.45 + j1.25)\mathbf{V}_1 - (0.25 + j0.25)\mathbf{V}_2 &= 3 \\ 1.9144 \angle 40.76^\circ \mathbf{V}_1 - 0.3536 \angle 45^\circ \mathbf{V}_2 &= 3 \end{aligned}$$

Ahora, para comprobar la respuesta se sustituyen en esto las respuestas de *PSpice*.

$$\begin{aligned} 1.9144 \angle 40.76^\circ \times 2.708 \angle -56.74^\circ - 0.3536 \angle 45^\circ \times 6.911 \angle -80.72^\circ & \\ = 5.184 \angle -15.98^\circ - 2.444 \angle -35.72^\circ & \\ = 4.984 - j1.4272 - 1.9842 + j1.4269 & \\ = 3 - j0.0003 \quad [\text{La respuesta se comprueba}] & \end{aligned}$$

6. **¿Satisfactorio?** Aunque sólo se emplea la ecuación del nodo 1 para comprobar la respuesta, esto es más que satisfactorio para validar la respuesta de la solución en *PSpice*. Ahora se puede presentar el trabajo como una solución del problema.

Problema de práctica 10.14

Obtenga \mathbf{V}_x e \mathbf{I}_x en el circuito que se presenta en la figura 10.40.

 


Figura 10.40 Para el problema de práctica 10.14.

Respuesta: $39.37 \angle 44.78^\circ \text{ V}$, $10.336 \angle 158^\circ \text{ A}$.

10.9 † Aplicaciones

Los conceptos aprendidos en este capítulo se aplicarán en capítulos posteriores para calcular potencia eléctrica y determinar la respuesta en frecuencia. También se les emplea en el análisis de circuitos acoplados, circuitos trifásicos, circuitos transistorizados de ca, filtros, osciladores y otros circuitos de ca. En esta sección se aplicarán esos conceptos al desarrollo de dos circuitos prácticos de ca: el multiplicador de capacitancia y los osciladores de onda senoidal.

10.9.1 Multiplicador de capacitancia

El circuito amplificador operacional de la figura 10.41 se conoce como *multiplicador de capacitancia*, por razones que serán obvias más adelante. Tal circuito se usa en tecnología de circuitos integrados para producir un múltiplo de una reducida capacitancia física C cuando se necesita una gran capacitancia. El circuito de la figura 10.41 puede servir para multiplicar valores de capacitancia por un factor hasta de 1 000. Por ejemplo, un capacitor de 10 pF puede comportarse como uno de 100 nF.

 


Figura 10.41 Multiplicador de capacitancia.

En la figura 10.41, el primer amplificador operacional funciona como seguidor de tensión, en tanto que el segundo es un amplificador inversor. El seguidor de tensión aísla la capacitancia formada por el circuito a partir de la carga impuesta por el amplificador inversor. Puesto que no entra corriente a las terminales de entrada del amplificador operacional, la corriente de entrada I_i fluye a través del capacitor de retroalimentación. Así, en el nodo 1,

$$I_i = \frac{V_i - V_o}{1/j\omega C} = j\omega C(V_i - V_o) \quad (10.3)$$

La aplicación de la LCK al nodo 2 da como resultado

$$\frac{V_i - 0}{R_1} = \frac{0 - V_o}{R_2}$$

o sea

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1}V_i \quad (10.4)$$

La sustitución de la ecuación (10.4) en la ecuación (10.3) produce

$$I_i = j\omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) V_i$$

o sea

$$\frac{I_i}{V_i} = j\omega \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) C \quad (10.5)$$

La impedancia de entrada es

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{1}{j\omega C_{\text{eq}}} \quad (10.6)$$

$$\text{donde} \quad C_{\text{eq}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) C \quad (10.7)$$

Así, mediante una adecuada selección de los valores de R_1 y R_2 , puede lograrse que el circuito de amplificador operacional de la figura 10.41 produzca una capacitancia efectiva entre la terminal de entrada y tierra, la cual es un múltiplo de la capacitancia física C . El tamaño de la capacitancia efectiva está limitado prácticamente por la limitación de la tensión de salida invertida. De este modo, a mayor multiplicación de la capacitancia, menor tensión de entrada permisible, para evitar que los amplificadores operacionales lleguen a la saturación.

Un circuito similar con amplificador operacional puede diseñarse para simular inductancia (véase el problema 10.89). También existe una configuración de circuito de amplificador operacional para producir un multiplicador de resistencia.

Ejemplo 10.15

Calcule C_{eq} en la figura 10.41 cuando $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ y $C = 1 \text{ nF}$.

Solución: A partir de la ecuación (10.7),

$$C_{\text{eq}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) C = \left(1 + \frac{1 \times 10^6}{10 \times 10^3}\right) 1 \text{ nF} = 101 \text{ nF}$$

Problema de práctica 10.15

Determine la capacitancia equivalente del circuito amplificador operacional de la figura 10.41 si $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ M}\Omega$ y $C = 10 \text{ nF}$.

Respuesta: $10 \mu\text{F}$.

10.9.2 Osciladores

Se sabe que la cd se produce con baterías. Pero, ¿cómo se produce ca? Un medio para hacerlo es el empleo de *osciladores*, los cuales son circuitos que convierten cd en ca.

Un **oscilador** es un circuito que produce una forma de onda de ca como salida cuando se le alimenta con una entrada de cd.

La única fuente externa que necesita un oscilador es el suministro de potencia de cd. Irónicamente, el suministro de potencia de cd suele obtenerse convirtiendo la ca provista por la compañía suministradora de energía eléctrica en cd. Luego de librar la molestia de la conversión, cabría preguntar por qué se debe usar el oscilador para convertir la cd nuevamente en ca. El problema es que la ca provista por la compañía suministradora opera a una frecuencia preestablecida de 60 Hz en Estados Unidos (50 Hz en otras naciones), mientras que muchas aplicaciones como circuitos electrónicos, sistemas de comunicación y dispositivos de microondas requieren frecuencias internamente generadas que van de 0 a 10 GHz o más. Los osciladores sirven para generar esas frecuencias.

Para que los osciladores de onda senoidal sostengan sus oscilaciones, deben satisfacer los *criterios de Barkhausen*:

1. La ganancia total del oscilador debe ser unitaria o mayor. Por lo tanto, las pérdidas deben compensarse con un dispositivo de amplificación.
2. El desplazamiento de fase total (de la entrada a la salida y de nuevo a la entrada) debe ser de cero.

Hay tres tipos comunes de osciladores de onda senoidal: el de desplazamiento de fase, el T gemelo y el puente de Wien. Aquí sólo se considera el oscilador de puente de Wien.

Esto corresponde a $\omega = 2\pi f = 377 \text{ rad/s}$.

El *oscilador de puente de Wien* es de amplio uso en la generación de senoides en la gama de frecuencia inferior a 1 MHz. Es un circuito de amplificador operacional RC con apenas unos cuantos componentes, fácil de ajustar y diseñar. Como se observa en la figura 10.42, este oscilador consta en esencia de un amplificador no inversor con dos trayectorias de retroalimentación: la trayectoria de retroalimentación positiva a la entrada no inversora crea oscilaciones, mientras que la trayectoria de retroalimentación negativa a la entrada inversora controla la ganancia. Si se definen las impedancias de las combinaciones RC en serie y en paralelo como Z_s y Z_p , entonces

$$Z_s = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = R_1 - \frac{j}{\omega C_1} \quad (10.8)$$

$$Z_p = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \quad (10.9)$$

La razón de retroalimentación es

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} \quad (10.10)$$

La sustitución de las ecuaciones (10.8) y (10.9) en la ecuación (10.10) produce

$$\begin{aligned} \frac{V_2}{V_o} &= \frac{R_2}{R_2 + \left(R_1 - \frac{j}{\omega C_1}\right)(1 + j\omega R_2 C_2)} \\ &= \frac{\omega R_2 C_1}{\omega(R_2 C_1 + R_1 C_1 + R_2 C_2) + j(\omega^2 R_1 C_1 R_2 C_2 - 1)} \end{aligned} \quad (10.11)$$

Para satisfacer el segundo criterio de Barkhausen, V_2 debe estar en fase con V_o , lo que implica que la razón de la ecuación (10.11) debe ser puramente real. Así, la parte imaginaria debe ser de cero. La fijación de la parte imaginaria en cero produce la frecuencia de oscilación ω_o como

$$\omega_o^2 R_1 C_1 R_2 C_2 - 1 = 0$$

o sea

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (10.12)$$

En la mayoría de las aplicaciones prácticas, $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, de modo que

$$\omega_o = \frac{1}{RC} = 2\pi f_o \quad (10.13)$$

o sea

$$\boxed{f_o = \frac{1}{2\pi RC}} \quad (10.14)$$

La sustitución de la ecuación (10.13) y $R_1 = R_2 = R$, y $C_1 = C_2 = C$ en la ecuación (10.11) deriva en

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{1}{3} \quad (10.15)$$

Así, para satisfacer el primer criterio de Barkhausen, el amplificador operacional debe compensar mediante el suministro de una ganancia de 3 o mayor a fin de que la ganancia total sea al menos de 1, o la unidad. Recuérdese que en el caso de un amplificador no inversor,

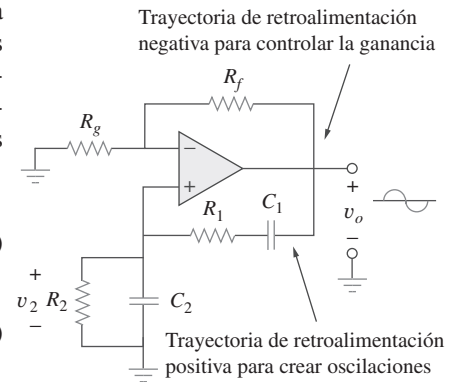


Figura 10.42 Oscilador de puente de Wien.

$$\frac{V_o}{V_2} = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \quad (10.16)$$

o sea

$$R_f = 2R_g \quad (10.17)$$

Debido al retraso inherente causado por el amplificador operacional, los osciladores de puente de Wien están limitados a operar en la gama de frecuencia de 1 MHz o menos.

Ejemplo 10.16

Diseñe un circuito de puente de Wien que oscile a 100 kHz.

Solución: Usando la ecuación (10.14) se obtiene la constante de tiempo del circuito como

$$RC = \frac{1}{2\pi f_o} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^3} = 1.59 \times 10^{-6} \quad (10.16.1)$$

Si se selecciona $R = 10 \text{ k}\Omega$, después se puede seleccionar $C = 159 \text{ pF}$ para satisfacer la ecuación (10.16.1). Puesto que la ganancia debe ser de 3, $R_f/R_g = 2$. Se podría seleccionar $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ mientras que $R_g = 10 \text{ k}\Omega$.

Problema de práctica 10.16

En el circuito oscilador de puente de Wien de la figura 10.42, sean $R_1 = R_2 = 2.5 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 1 \text{ nF}$. Determine la frecuencia f_o del oscilador.

Respuesta: 63.66 kHz.

10.10 Resumen

- Se aplicó el análisis nodal y de lazo a los circuitos de ca aplicando la LCK y la LTK a la forma fasorial de los circuitos.
- Al determinar la respuesta en estado estable de un circuito que tiene fuentes independientes con diferentes frecuencias, cada fuente independiente *debe* considerarse por separado. El método más natural para analizar tales circuitos es aplicar el teorema de superposición. Un circuito fasorial particular por cada frecuencia *debe* resolverse en forma independiente, y la respuesta correspondiente debe obtenerse en el dominio del tiempo. La respuesta total es la suma de las respuestas en el dominio del tiempo de todos los circuitos fasoriales individuales.
- El concepto de transformación de fuente también es aplicable en el dominio de frecuencia.
- El equivalente de Thevenin de un circuito de ca consta de una fuente de tensión V_{Th} en serie con la impedancia de Thevenin Z_{Th} .
- El equivalente de Norton de un circuito de ca consta de una fuente de corriente I_N en paralelo con la impedancia de Norton $Z_N (= Z_{Th})$.
- PSpice* es una herramienta simple y eficaz para la solución de problemas de circuitos de ca. Evita la tediosa tarea de trabajar con los números complejos implicados en el análisis en estado estable.
- El multiplicador de capacitancia y el oscilador de ca son dos aplicaciones usuales de los conceptos presentados en este capítulo. Un multiplicador de capacitancia es un circuito de amplificador operacional que se utiliza para producir un múltiplo de una capacitancia física. Un oscilador es un dispositivo que se vale de una entrada de cd para generar una salida de ca.

Preguntas de repaso

10.1 La tensión V_o a través del capacitor de la figura 10.43 es:

- a) $5 \angle 0^\circ \text{ V}$ b) $7.071 \angle 45^\circ \text{ V}$
 c) $7.071 \angle -45^\circ \text{ V}$ d) $5 \angle -45^\circ \text{ V}$

 


Figura 10.43 Para la pregunta de repaso 10.1.

10.2 El valor de la corriente I_o en el circuito de la figura 10.44 es:

- a) $4 \angle 0^\circ \text{ A}$ b) $2.4 \angle -90^\circ \text{ A}$
 c) $0.6 \angle 0^\circ \text{ A}$ d) -1 A

 


Figura 10.44 Para la pregunta de repaso 10.2.

- 10.3** Aplicando el análisis nodal, el valor de V_o en el circuito de la figura 10.45 es de:
- a) -24 V b) -8 V
 c) 8 V d) 24 V

 


Figura 10.45 Para la pregunta de repaso 10.3.

- 10.4** En el circuito de la figura 10.46, la corriente $i(t)$ es:
- a) $10 \cos t\text{ A}$ b) $10 \sin t\text{ A}$ c) $5 \cos t\text{ A}$
 d) $5 \sin t\text{ A}$ e) $4.472 \cos(t - 63.43^\circ)\text{ A}$

 


Figura 10.46 Para la pregunta de repaso 10.4.

- 10.5** Remítase al circuito de la figura 10.47 y observe que las dos fuentes no tienen la misma frecuencia. La corriente $i_x(t)$ puede obtenerse por:
- a) transformación de fuente
 b) el teorema de superposición
 c) PSpice

 


Figura 10.47 Para la pregunta de repaso 10.5.

- 10.6** En relación con el circuito de la figura 10.48, la impedancia de Thevenin en las terminales $a-b$ es de:
- a) $1\ \Omega$ b) $0.5 - j0.5\ \Omega$
 c) $0.5 + j0.5\ \Omega$ d) $1 + j2\ \Omega$
 e) $1 - j2\ \Omega$

 


Figura 10.48 Para las preguntas de repaso 10.6 y 10.7.

- 10.7** En el circuito de la figura 10.48, la tensión de Thevenin en las terminales $a-b$ es:
- a) $3.535 \angle -45^\circ\text{ V}$ b) $3.535 \angle 45^\circ\text{ V}$
 c) $7.071 \angle -45^\circ\text{ V}$ d) $7.071 \angle 45^\circ\text{ V}$
- 10.8** Remítase al circuito de la figura 10.49. La impedancia equivalente de Norton en las terminales $a-b$ es:
- a) $-j4\ \Omega$ b) $-j2\ \Omega$
 c) $j2\ \Omega$ d) $j4\ \Omega$

 


Figura 10.49 Para las preguntas de repaso 10.8 y 10.9.

- 10.9** La corriente de Norton en las terminales $a-b$ del circuito de la figura 10.49 es:
- a) $1 \angle 0^\circ\text{ A}$ b) $1.5 \angle -90^\circ\text{ A}$
 c) $1.5 \angle 90^\circ\text{ A}$ d) $3 \angle 90^\circ\text{ A}$
- 10.10** PSpice puede manejar un circuito con dos fuentes independientes de diferentes frecuencias.
- a) Cierto b) Falso

Respuestas: 10.1c, 10.2a, 10.3d, 10.4a, 10.5b, 10.6c, 10.7a, 10.8a, 10.9d, 10.10b.

Problemas

Sección 10.2 Análisis nodal

- 10.1** Determine i en el circuito de la figura 10.50.

 


Figura 10.50 Para el problema 10.1.

- 10.2** Use la figura 10.51 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis nodal.

 


Figura 10.51 Para el problema 10.2.

10.3 Determine v_o en el circuito de la figura 10.52.

 


Figura 10.52 Para el problema 10.3.

10.4 Determine $v_o(t)$ en el circuito de la figura 10.53.

 


Figura 10.53 Para el problema 10.4.

10.5 Halle i_o en el circuito de la figura 10.54.

 


Figura 10.54 Para el problema 10.5.

10.6 Determine V_x en la figura 10.55.

 


Figura 10.55 Para el problema 10.6.

10.7 Aplique el análisis nodal para hallar V en el circuito de la figura 10.56.

 


Figura 10.56 Para el problema 10.7.

10.8 Aplique el análisis nodal para hallar la corriente i_o en el circuito de la figura 10.57. Sea $i_s = 6 \cos(200t + 15^\circ)$ A.

 


Figura 10.57 Para el problema 10.8.

10.9 Aplique el análisis nodal para hallar v_o en el circuito de la figura 10.58.

 


Figura 10.58 Para el problema 10.9.

10.10 Aplique el análisis nodal para hallar v_o en el circuito de la figura 10.59. Sea $\omega = 2$ krad/s.

 


Figura 10.59 Para el problema 10.10.

10.11 Mediante el análisis nodal encuentre $i_o(t)$ en el circuito de la figura 10.60.

 


Figura 10.60 Para el problema 10.11.

10.12 Use la figura 10.61 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender el análisis nodal.

 


Figura 10.61 Para el problema 10.12.

10.13 Determine V_x en el circuito de la figura 10.62 aplicando el método de su elección.

 


Figura 10.62 Para el problema 10.13.

10.14 Calcule la tensión en los nodos 1 y 2 del circuito de la figura 10.63 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 10.63 Para el problema 10.14.

10.15 Determine la corriente I en el circuito de la figura 10.64 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 10.64 Para el problema 10.15.

10.16 Aplique el análisis nodal para hallar V_x en el circuito que se muestra en la figura 10.65.

 


Figura 10.65 Para el problema 10.16.

10.17 Mediante el análisis nodal, obtenga la corriente I_o en el circuito de la figura 10.66.

 


Figura 10.66 Para el problema 10.17.

10.18 Aplique el análisis nodal para obtener V_o en el circuito de la figura 10.67, abajo.

 


Figura 10.67 Para el problema 10.18.

10.19 Obtenga V_o en la figura 10.68 aplicando el análisis nodal.

 


Figura 10.68 Para el problema 10.19.

10.20 Remítase a la figura 10.69. Si $v_s(t) = V_m \text{ sen } \omega t$ y $v_o(t) = A \text{ sen } (\omega t + \phi)$, derive las expresiones de A y ϕ .

 


Figura 10.69 Para el problema 10.20.

10.21 En relación con cada uno de los circuitos de la figura 10.70, halle V_o/V_i para $\omega = 0$, $\omega \rightarrow \infty$ y $\omega^2 = 1/LC$.

 


Figura 10.70 Para el problema 10.21.

10.22 En referencia al circuito de la figura 10.71 determine V_o/V_s .

 


Figura 10.71 Para el problema 10.22.

10.23 Aplicando el análisis nodal obtenga V en el circuito de la figura 10.72.

 


Figura 10.72 Para el problema 10.23.

Sección 10.3 Análisis de lazos

10.24 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de lazos.

10.25 Determine i_o en la figura 10.73 aplicando el análisis de lazos.

 


Figura 10.73 Para el problema 10.25.

10.26 Aplique el análisis de lazos para hallar la corriente i_o en el circuito de la figura 10.74.

 


Figura 10.74 Para el problema 10.26.

10.27 Aplicando el análisis de lazos, halle I_1 e I_2 en el circuito de la figura 10.75.

 


Figura 10.75 Para el problema 10.27.

10.28 En el circuito de la figura 10.76 determine las corrientes de lazo i_1 e i_2 . Sean $v_1 = 10 \cos 4t$ V y $v_2 = 20 \cos(4t - 30^\circ)$ V.

 


Figura 10.76 Para el problema 10.28.

10.29 Use la figura 10.77 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de lazos.

 


Figura 10.77 Para el problema 10.29.

10.30 Aplique el análisis de lazos para hallar v_o en el circuito de la figura 10.78. Sean $v_{s1} = 120 \cos(100t + 90^\circ)$ V, $v_{s2} = 80 \cos 100t$ V.

 


Figura 10.78 Para el problema 10.30.

10.31 Aplique el análisis de lazos para determinar la corriente I_o en el circuito de la figura 10.79, abajo.

 


Figura 10.79 Para el problema 10.31.

10.32 Determine V_o e I_o en el circuito de la figura 10.80 aplicando el análisis de lazos.

 


Figura 10.80 Para el problema 10.32.

10.33 Calcule I en el problema 10.15 aplicando el análisis de lazos.

10.34 Aplique el análisis de lazos para hallar I_o en la figura 10.28 (para el ejemplo 10.10).

10.35 Calcule I_o en la figura 10.30 (para el problema de práctica 10.10) aplicando el análisis de lazos.

10.36 Calcule V_o en el circuito de la figura 10.81 aplicando el análisis de lazos.

 


Figura 10.81 Para el problema 10.36.

10.37 Aplique el análisis de lazos para hallar las corrientes I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura 10.82.

 


Figura 10.82 Para el problema 10.37.

10.38 Aplicando el análisis de lazos obtenga I_o en el circuito que aparece en la figura 10.83.

 


Figura 10.83 Para el problema 10.38.

10.39 Halle I_1 , I_2 , I_3 e I_x en el circuito de la figura 10.84.

 


Figura 10.84 Para el problema 10.39.

Sección 10.4 Teorema de superposición

10.40 Halle i_o en el circuito que se muestra en la figura 10.85 aplicando superposición.

 


Figura 10.85 Para el problema 10.40.

10.41 Halle v_o en el circuito de la figura 10.86 suponiendo que $v_s = 6 \cos 2t + 4 \sin 4t$ V.

 


Figura 10.86 Para el problema 10.41.

10.42 Use la figura 10.87 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el teorema de superposición.

 


Figura 10.87 Para el problema 10.42.

10.43 Aplicando el principio de superposición, halle i_x en el circuito de la figura 10.88.

 


Figura 10.88 Para el problema 10.43.

10.44 Aplique el principio de superposición para obtener v_x en el circuito de la figura 10.89. Sean $v_s = 50 \sin 2t$ V e $i_s = 12 \cos(6t + 10°)$ A.

 


Figura 10.89 Para el problema 10.44.

10.45 Aplique la superposición para hallar $i(t)$ en el circuito de la figura 10.90.

 


Figura 10.90 Para el problema 10.45.

10.46 Determine $v_o(t)$ en el circuito de la figura 10.91 aplicando el principio de superposición.

 


Figura 10.91 Para el problema 10.46.

10.47 Determine i_o en el circuito de la figura 10.92 aplicando el principio de superposición.



ML

 


Figura 10.92 Para el problema 10.47.

10.48 Halle i_o en el circuito de la figura 10.93 aplicando la superposición.



ML

 


Figura 10.93 Para el problema 10.48.

Sección 10.5 Transformación de fuente

10.49 Aplicando transformación de fuente halle i en el circuito de la figura 10.94.

 


Figura 10.94 Para el problema 10.49.

10.50 Use la figura 10.95 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la transformación de fuente.

 


Figura 10.95 Para el problema 10.50.

10.51 Use la transformación de fuente para hallar I_o en el circuito del problema 10.42.

10.52 Aplique el método de transformación de fuente para hallar I_x en el circuito de la figura 10.96.

 


Figura 10.96 Para el problema 10.52.

10.53 Use el concepto de transformación de fuente para hallar V_o en el circuito de la figura 10.97.

 


Figura 10.97 Para el problema 10.53.

10.54 Repita el problema 10.7 usando transformación de fuente.

Sección 10.6 Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton

10.55 Halle los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales a - b de cada uno de los circuitos de la figura 10.98.

 
 


Figura 10.98 Para el problema 10.55.

10.56 En referencia a cada uno de los circuitos de la figura 10.99, obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales a - b .

 
 


Figura 10.99 Para el problema 10.56.

10.57 Use la figura 10.100 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton.

 


Figura 10.100 Para el problema 10.57.

10.58 En relación con el circuito que se presenta en la figura 10.101, halle el circuito equivalente de Thevenin en las terminales a - b .

 


Figura 10.101 Para el problema 10.58.

10.59 Calcule la impedancia de salida del circuito que se muestra en la figura 10.102.

 


Figura 10.102 Para el problema 10.59.

10.60 Halle el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 10.103 visto desde:
a) las terminales a - b b) las terminales c - d

 


Figura 10.103 Para el problema 10.60.

10.61 Halle el equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito de la figura 10.104.

 


Figura 10.104 Para el problema 10.61.

10.62 Aplicando el teorema de Thevenin halle v_o en el circuito de la figura 10.105.

 


Figura 10.105 Para el problema 10.62.

10.63 Obtenga el equivalente de Norton del circuito que se presenta en la figura 10.106 en las terminales a - b .

 


Figura 10.106 Para el problema 10.63.

10.64 En referencia al circuito que se muestra en la figura 10.107, halle el circuito equivalente de Norton en las terminales a - b .

 


Figura 10.107 Para el problema 10.64.

10.65 Use la figura 10.108 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el teorema de Norton.

 


Figura 10.108 Para el problema 10.65.

 


Figura 10.112 Para el problema 10.69.

10.66 En las terminales *a-b* obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton de la red que se presenta en la figura 10.109. Adopte $\omega = 10$ rad/s.

 


Figura 10.109 Para el problema 10.66.

10.67 Halle los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales *a-b* del circuito de la figura 10.110.

ML

 


Figura 10.110 Para el problema 10.67.

10.68 Halle el equivalente de Thevenin en las terminales *a-b* del circuito de la figura 10.111.

ML

 


Figura 10.111 Para el problema 10.68.

Sección 10.7 Circuitos de ca con amplificadores operacionales

10.69 En relación con el diferenciador que aparece en la figura 10.112, obtenga V_o/V_s . Halle $v_o(t)$ cuando $v_s(t) = V_m \text{ sen } \omega t$ y $\omega = 1/RC$.

10.70 Use la figura 10.113 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los amplificadores operacionales en circuitos de ca.

 


Figura 10.113 Para el problema 10.70.

10.71 Halle v_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 10.114.

 


Figura 10.114 Para el problema 10.71.

10.72 Calcule $i_o(t)$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 10.115 si $v_s = 4 \cos(10^4 t)$ V.

 


Figura 10.115 Para el problema 10.72.

10.73 Si la impedancia de entrada se define como $Z_{en} = V_s/I_s$, halle la impedancia de entrada del circuito del amplificador operacional de la figura 10.116 cuando $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 20$ kΩ, $C_1 = 10$ nF, $C_2 = 20$ nF y $\omega = 5000$ rad/s.

 


Figura 10.116 Para el problema 10.73.

10.74 Evalúe la ganancia en tensión $A_v = V_o/V_s$ en el circuito de amplificador operacional de la figura 10.117. Halle A_v en $\omega = 0$, $\omega \rightarrow \infty$, $\omega = 1/R_1C_1$ y $\omega = 1/R_2C_2$.

 


Figura 10.117 Para el problema 10.74.

10.75 En el circuito del amplificador operacional de la figura 10.118, halle la ganancia en lazo cerrado y el desplazamiento de fase de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada si $C_1 = C_2 = 1$ nF, $R_1 = R_2 = 100$ k Ω , $R_3 = 20$ k Ω , $R_4 = 40$ k Ω y $\omega = 2000$ rad/s.

 


Figura 10.118 Para el problema 10.75.

10.76 Determine V_o e I_o en el circuito del amplificador operacional de la figura 10.119.

 


Figura 10.119 Para el problema 10.76.

10.77 Calcule la ganancia en lazo cerrado V_o/V_s del circuito del amplificador operacional de la figura 10.120.

 


Figura 10.120 Para el problema 10.77.

10.78 Determine $v_o(t)$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 10.121, abajo.

 


Figura 10.121 Para el problema 10.78.

10.79 En referencia al circuito del amplificador operacional de la figura 10.122, obtenga $v_o(t)$.

 


Figura 10.122 Para el problema 10.79.

10.80 Obtenga $v_o(t)$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 10.123 si $v_s = 4 \text{ cos}(1000t - 60^\circ)$ V.

 


Figura 10.123 Para el problema 10.80.

Sección 10.8 Análisis de ca con el uso de PSpice

10.81 Use PSpice o MultiSim para determinar V_o en el circuito de la figura 10.124. Suponga que $\omega = 1 \text{ rad/s}$.

 


Figura 10.124 Para el problema 10.81.

10.82 Resuelva el problema 10.19 usando PSpice o MultiSim.

10.83 Use PSpice o MultiSim para hallar $v_o(t)$ en el circuito de la figura 10.125. Sea $i_s = 2 \cos(10^3 t) \text{ A}$.

 


Figura 10.125 Para el problema 10.83.

10.84 Obtenga V_o en el circuito de la figura 10.126 usando PSpice o MultiSim.

 


Figura 10.126 Para el problema 10.84.

10.85 Use la figura 10.127 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo hacer análisis de ca con PSpice o MultiSim.

 


Figura 10.127 Para el problema 10.85.

10.86 Use PSpice o MultiSim para hallar V_1 , V_2 y V_3 en la red de la figura 10.128.

 


Figura 10.128 Para el problema 10.86.

10.87 Determine V_1 , V_2 y V_3 en el circuito de la figura 10.129 usando PSpice o MultiSim.

 


Figura 10.129 Para el problema 10.87.

10.88 Use PSpice o MultiSim para hallar v_o e i_o en el circuito de la figura 10.130, abajo.

 


Figura 10.130 Para el problema 10.88.

Sección 10.9 Aplicaciones

10.89 El circuito del amplificador operacional de la figura 10.131 se llama *simulador de inductancia*. Demuestre que la impedancia de entrada está dada por

$$Z_{en} = \frac{V_{en}}{I_{en}} = j\omega L_{eq}$$

donde

$$L_{eq} = \frac{R_1 R_3 R_4}{R_2} C$$

 


Figura 10.131 Para el problema 10.89.

10.90 En la figura 10.132 aparece una red de puente de Wien. Demuestre que la frecuencia a la que el desplazamiento de fase entre las señales de entrada y de salida es de cero es $f = \frac{1}{2\pi RC}$, y que la ganancia necesaria es $A_v = V_o/V_i = 3$ a esa frecuencia.

 


Figura 10.132 Para el problema 10.90.

10.91 Considere el oscilador de la figura 10.133.
 a) Determine la frecuencia de oscilación.
 b) Obtenga el valor mínimo de R con el cual la oscilación tiene lugar.

 


Figura 10.133 Para el problema 10.91.

10.92 El circuito oscilador de la figura 10.134 emplea un amplificador operacional ideal.
 a) Calcule el valor mínimo de R_o que causará que ocurra oscilación.
 b) Halle la frecuencia de oscilación.

 


Figura 10.134 Para el problema 10.92.

10.93 En la figura 10.135 se presenta un oscilador Colpitts. Demuestre que la frecuencia de oscilación es

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}}$$

donde $C_T = C_1C_2/(C_1 + C_2)$. Suponga $R_i \gg X_{C_2}$.

 


Figura 10.135 Oscilador Colpitts; para el problema 10.93.

(Sugerencia: Fije en cero la parte imaginaria de la impedancia en el circuito de retroalimentación.)

10.94 Diseñe un oscilador Colpitts que opere a 50 kHz.



10.95 En la figura 10.136 se muestra un oscilador Hartley. Demuestre que la frecuencia de oscilación es

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1 + L_2)}}$$

 


Figura 10.136 Oscilador Hartley; para el problema 10.95.

10.96 Refiérase al oscilador de la figura 10.137.

a) Demuestre que

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{1}{3 + j(\omega L/R - R/\omega L)}$$

b) Determine la frecuencia de oscilación f_o .

c) Obtenga la relación entre R_1 y R_2 para que la oscilación ocurra.

 


Figura 10.137 Para el problema 10.96.

Análisis de potencia de ca

Cuatro cosas no regresan: la palabra dicha, la flecha arrojada, el tiempo pasado y la oportunidad perdida.

—Al Halif Omar Ibn

Desarrollo de su carrera

Carrera en ingeniería de energía

El descubrimiento del principio del generador de ca por Michael Faraday en 1831 fue un gran adelanto para la ingeniería; brindó un medio conveniente para generar la energía eléctrica necesaria para todos los aparatos electrónicos, eléctricos y electromecánicos que se utilizan en la actualidad.

La energía eléctrica se obtiene convirtiendo energía de fuentes de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), combustible nuclear (uranio), energía hidráulica (la caída de agua), energía geotérmica (agua caliente, vapor), energía eólica, energía de las mareas y energía de la biomasa (desechos). Estos medios diversos para la generación de energía eléctrica se estudian en detalle en el campo de la ingeniería de potencia, la cual se ha convertido en una especialidad indispensable de la ingeniería eléctrica. Un ingeniero eléctrico debe estar familiarizado con el análisis, generación, transmisión, distribución y costo de la energía eléctrica.

La industria eléctrica es una muy importante fuente de empleo para los ingenieros eléctricos. Incluye a miles de sistemas de suministro de energía que van desde grandes sistemas abastecedores interconectados de enormes áreas regionales hasta pequeñas compañías que atienden a comunidades o fábricas particulares. Debido a la complejidad de la industria, existen numerosos puestos para ingenieros eléctricos en diversas áreas: plantas eléctricas (generación), transmisión y distribución, mantenimiento, investigación, adquisición de datos y control de flujo, y administración. Dado que la energía eléctrica se utiliza en todas partes, las compañías de suministro de energía también están en todos lados, ofreciendo interesante capacitación y empleo estable a hombres y mujeres en miles de comunidades del mundo entero.



Transformador de poste con sistema de distribución de baja tensión de tres hilos.
© Vol. 129 PhotoDisc/Getty

11.1 Introducción

El esfuerzo realizado hasta aquí en el análisis de circuitos de ca se ha concentrado mayormente en el cálculo de la tensión y la corriente. El principal interés en este capítulo será el análisis de la potencia.

El análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, por-

que tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. De igual manera, cada aparato eléctrico industrial y doméstico, cada ventilador, motor, lámpara, plancha, televisor y computadora personal tienen una potencia nominal que indica cuánta potencia requiere el equipo; exceder la potencia nominal puede causar daños permanentes a un dispositivo. La forma más común de potencia eléctrica es la potencia de ca a 50 o 60 Hz. La elección de la ca sobre la cd permitió la transmisión de potencia en alta tensión desde la planta generadora de energía al consumidor.

Se comenzará definiendo y derivando la *potencia instantánea* y la *potencia promedio*. Después se presentarán otros conceptos de potencia. Como aplicaciones prácticas de estos conceptos se explicará cómo se mide la potencia y se reconsiderará la forma en que las compañías de suministro de electricidad les cobran a sus clientes.

11.2 Potencias instantánea y promedio

Como se mencionó en el capítulo 2, la *potencia instantánea* $p(t)$ absorbida por un elemento es el producto de la tensión instantánea $v(t)$ en las terminales del elemento y la corriente instantánea $i(t)$ a través de él. Suponiendo la convención pasiva de los signos,

$$p(t) = v(t)i(t) \quad (11.1)$$

La potencia instantánea también puede concebirse como la potencia absorbida por el elemento en un instante específico. Las cantidades instantáneas se denotan con letras minúsculas.

La **potencia instantánea** (en watts) es la potencia en cualquier instante.

Es la tasa en la cual un elemento absorbe energía.

Considérese el caso general de la potencia instantánea absorbida por una combinación arbitraria de elementos de circuitos bajo excitación senoidal, como se muestra en la figura 11.1. Sean la tensión y la corriente en las terminales del circuito

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \quad (11.2a)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \quad (11.2b)$$

donde V_m e I_m son las amplitudes (o valores pico) y θ_v y θ_i son los ángulos de fase de la tensión y la corriente, respectivamente. La potencia instantánea absorbida por el circuito es

$$p(t) = v(t)i(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \quad (11.3)$$

Se aplica la identidad trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)] \quad (11.4)$$

y se expresa la ecuación (11.3) como

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) \quad (11.5)$$

Esto indica que la potencia instantánea tiene dos partes. La primera es constante o independiente del tiempo. Su valor depende de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. La segunda parte es una función senoidal cuya frecuencia es 2ω el doble de la frecuencia angular de la tensión o la corriente.

Una gráfica de $p(t)$ en la ecuación (11.5) se presenta en la figura 11.2, donde $T = 2\pi/\omega$ es el periodo de la tensión o la corriente. Obsérvese que $p(t)$ es periódica, $p(t) = p(t + T_0)$, y que tiene un periodo de $T_0 = T/2$, ya que su frecuencia es dos veces la de la tensión o la corriente. Obsérvese asimismo que $p(t)$ es positiva en cierta parte de

 


Figura 11.1 Fuente senoidal y circuito lineal pasivo.

 


Figura 11.2 Entrada de potencia instantánea $p(t)$ a un circuito.

cada ciclo y negativa en el resto del ciclo. Cuando $p(t)$ es positiva, el circuito absorbe potencia. Cuando $p(t)$ es negativa, la fuente absorbe potencia; es decir, se transfiere potencia del circuito a la fuente. Esto es posible a causa de los elementos de almacenamiento (capacitores e inductores) en el circuito.

La potencia instantánea cambia con el tiempo, por lo tanto, es difícil de medir. La potencia *promedio* es más fácil de medir. De hecho, el wattímetro, el instrumento para medir la potencia, responde a la potencia promedio.

La **potencia promedio**, en watts, es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo.

Así, la potencia promedio está dada por

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad (11.6)$$

Aunque la ecuación (11.6) muestra el promedio sobre T , se obtendría el mismo resultado si se realizara la integración sobre el periodo real de $p(t)$, el cual es $T_0 = T/2$.

La sustitución de $p(t)$ de la ecuación (11.5) en la ecuación (11.6) produce

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) dt \\ &\quad + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt \\ &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \frac{1}{T} \int_0^T dt \\ &\quad + \frac{1}{2} V_m I_m \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt \end{aligned} \quad (11.7)$$

El primer integrando es constante, y el promedio de una constante es la misma constante. El segundo integrando es una senoide. Se sabe que el promedio de una senoide a lo largo de su periodo es de cero, porque el área bajo la senoide durante medio ciclo positivo es cancelada por el área bajo ella durante el siguiente medio ciclo negativo. Así, el segundo término de la ecuación (11.7) se anula y la potencia promedio se convierte en

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.8)$$

Puesto que $\cos(\theta_v = \theta_i) = \cos(\theta_i = \theta_v)$, lo importante es la diferencia en las fases de la tensión y la corriente.

Cabe señalar que $p(t)$ es variable en el tiempo, mientras que P no depende del tiempo. Para hallar la potencia instantánea, necesariamente debe tenerse $v(t)$ e $i(t)$ en el dominio del tiempo. En cambio, la potencia promedio puede hallarse cuando la tensión y la corriente se expresan en el dominio temporal, como en la ecuación (11.8), o cuando se expresan en el dominio de frecuencia. Las formas fasoriales de $v(t)$ e $i(t)$ en la ecua-

ción (11.2) son $\mathbf{V} = V_m/\theta_v$ e $\mathbf{I} = I_m/\theta_i$, respectivamente. P se calcula mediante la ecuación (11.8) o empleando los fasores \mathbf{V} e \mathbf{I} . Para emplear fasores, adviértase que

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\mathbf{VI}^* &= \frac{1}{2}V_m I_m / \theta_v - \theta_i \\ &= \frac{1}{2}V_m I_m [\cos(\theta_v - \theta_i) + j \operatorname{sen}(\theta_v - \theta_i)]\end{aligned}\quad (11.9)$$

En la parte real de esta expresión se reconoce la potencia promedio P , de acuerdo con la ecuación (11.8). Así,

$$P = \frac{1}{2}\operatorname{Re}[\mathbf{VI}^*] = \frac{1}{2}V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)\quad (11.10)$$

Considérense dos casos especiales de la ecuación (11.10). Cuando $\theta_v = \theta_i$, la tensión y la corriente están en fase. Esto implica un circuito puramente resistivo o carga resistiva R , y

$$P = \frac{1}{2}V_m I_m = \frac{1}{2}I_m^2 R = \frac{1}{2}|\mathbf{I}|^2 R\quad (11.11)$$

donde $|\mathbf{I}|^2 = \mathbf{I} \times \mathbf{I}^*$. La ecuación (11.11) indica que un circuito puramente resistivo absorbe potencia todo el tiempo. Cuando $\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ$ se tiene un circuito puramente reactivo, y

$$P = \frac{1}{2}V_m I_m \cos 90^\circ = 0\quad (11.12)$$

lo que indica que un circuito puramente reactivo no absorbe potencia en promedio. En suma,

Una carga resistiva (R) absorbe potencia todo el tiempo, mientras que una carga reactiva (L o C) absorbe una potencia promedio nula.

Ejemplo 11.1

Dado que

$$v(t) = 120 \cos(377t + 45^\circ) \text{ V} \quad \text{e} \quad i(t) = 10 \cos(377t - 10^\circ) \text{ A}$$

halle la potencia instantánea y la potencia promedio absorbidas por la red lineal pasiva de la figura 11.1.

Solución: La potencia instantánea está dada por

$$p = vi = 1200 \cos(377t + 45^\circ) \cos(377t - 10^\circ)$$

La aplicación de la identidad trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

da como resultado $p = 600[\cos(754t + 35^\circ) + \cos 55^\circ]$

o sea $p(t) = 344.2 + 600 \cos(754t + 35^\circ) \text{ W}$

La potencia promedio es

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{2}V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}120(10) \cos[45^\circ - (-10^\circ)] \\ &= 600 \cos 55^\circ = 344.2 \text{ W}\end{aligned}$$

la cual es la parte constante de $p(t)$, arriba.

Calcule la potencia instantánea y la potencia promedio absorbidas por la red lineal pasiva de la figura 11.1 si

$$v(t) = 330 \cos(10t + 20^\circ) \text{ V} \quad \text{e} \quad i(t) = 33 \sin(10t + 60^\circ) \text{ A}$$

Respuesta: $3.5 + 5.445 \cos(20t - 10^\circ) \text{ kW}$, 3.5 kW .

Problema de práctica 11.1

Calcule la potencia promedio absorbida por una impedancia $\mathbf{Z} = 30 - j70 \Omega$ cuando una tensión $\mathbf{V} = 120 \angle 0^\circ$ se aplica en sus terminales.

Ejemplo 11.2

Solución: La corriente a través de la impedancia es

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{30 - j70} = \frac{120 \angle 0^\circ}{76.16 \angle -66.8^\circ} = 1.576 \angle 66.8^\circ \text{ A}$$

La potencia promedio es

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} (120)(1.576) \cos(0 - 66.8^\circ) = 37.24 \text{ W}$$

Una corriente $\mathbf{I} = 33 \angle 30^\circ$ fluye a través de una impedancia $\mathbf{Z} = 40 \angle -22^\circ \Omega$. Halle la potencia promedio suministrada a la impedancia.

Problema de práctica 11.2

Respuesta: 20.19 kW .

En referencia al circuito de la figura 11.3 halle la potencia promedio suministrada por la fuente y la potencia promedio absorbida por el resistor.

Ejemplo 11.3

Solución: La corriente \mathbf{I} está dada por

$$\mathbf{I} = \frac{5 \angle 30^\circ}{4 - j2} = \frac{5 \angle 30^\circ}{4.472 \angle -26.57^\circ} = 1.118 \angle 56.57^\circ \text{ A}$$

La potencia promedio suministrada por la fuente de tensión es

$$P = \frac{1}{2} (5)(1.118) \cos(30^\circ - 56.57^\circ) = 2.5 \text{ W}$$

La corriente a través del resistor es

$$\mathbf{I}_R = \mathbf{I} = 1.118 \angle 56.57^\circ \text{ A}$$

y la tensión en sus terminales es

$$\mathbf{V}_R = 4\mathbf{I}_R = 4.472 \angle 56.57^\circ \text{ V}$$

La potencia promedio absorbida por el resistor es

$$P = \frac{1}{2} (4.472)(1.118) = 2.5 \text{ W}$$

la cual es igual que la potencia promedio suministrada. El capacitor absorbe potencia promedio nula.


 


Figura 11.3 Para el ejemplo 11.3.

En el circuito de la figura 11.4 calcule la potencia promedio absorbida por el resistor y el inductor. Halle la potencia promedio suministrada por la fuente de tensión.

Problema de práctica 11.3

 

Respuesta: 15.361 kW, 0 W, 15.361 kW.

Figura 11.4 Para el problema de práctica 11.3.

Ejemplo 11.4

Determine la potencia promedio generada por cada fuente y la potencia promedio absorbida por cada elemento pasivo del circuito de la figura 11.5a).

 


Figura 11.5 Para el ejemplo 11.4.

Solución: Se aplica el análisis de lazos, como se muestra en la figura 11.5b). En relación con el lazo 1,

$$\mathbf{I}_1 = 4 \text{ A}$$

En relación con el lazo 2,

$$(j10 - j5)\mathbf{I}_2 - j10\mathbf{I}_1 + 60\angle 30^\circ = 0, \quad \mathbf{I}_1 = 4 \text{ A}$$

$$\text{o sea} \quad j5\mathbf{I}_2 = -60\angle 30^\circ + j40 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_2 = -12\angle -60^\circ + 8 \\ = 10.58\angle 79.1^\circ \text{ A}$$

En la fuente de tensión, la corriente que fluye a través de ella es $\mathbf{I}_2 = 10.58\angle 79.1^\circ \text{ A}$ y la tensión entre sus terminales es $60\angle 30^\circ \text{ V}$, de modo que la potencia promedio es

$$P_5 = \frac{1}{2}(60)(10.58) \cos(30^\circ - 79.1^\circ) = 207.8 \text{ W}$$

Siguiendo la convención pasiva de los signos (véase la figura 1.8), esta potencia promedio es absorbida por la fuente, en vista de la dirección de \mathbf{I}_2 y la polaridad de la fuente de tensión. Es decir, el circuito suministra potencia promedio a la fuente de tensión.

En relación con la fuente de corriente, la corriente que fluye por ella es $\mathbf{I}_1 = 4\angle 0^\circ$ y la tensión en sus terminales es

$$\mathbf{V}_1 = 20\mathbf{I}_1 + j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 80 + j10(4 - 2 - j10.39) \\ = 183.9 + j20 = 184.984\angle 6.21^\circ \text{ V}$$

La potencia promedio suministrada por la fuente de corriente es

$$P_1 = -\frac{1}{2}(184.984)(4) \cos(6.21^\circ - 0) = -367.8 \text{ W}$$

Este valor es negativo de acuerdo con la convención pasiva de los signos, lo que significa que la fuente de corriente suministra potencia al circuito.

Para la resistencia, la corriente que fluye por ella es $\mathbf{I}_1 = 4\angle 0^\circ$ y la tensión entre sus terminales es $20\mathbf{I}_1 = 80\angle 0^\circ$, de manera que la potencia absorbida por el resistor es

$$P_2 = \frac{1}{2}(80)(4) = 160 \text{ W}$$

Para el capacitor, la corriente que fluye por él es $\mathbf{I}_2 = 10.58 \angle 79.1^\circ$ y la tensión entre sus terminales es $-j5\mathbf{I}_2 = (5 \angle -90^\circ)(10.58 \angle 79.1^\circ) = 52.9 \angle 79.1^\circ - 90^\circ$. Así, la potencia promedio absorbida por el capacitor es

$$P_4 = \frac{1}{2}(52.9)(10.58) \cos(-90^\circ) = 0$$

Para el inductor, la corriente que fluye por él es $\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 2 - j10.39 = 10.58 \angle -79.1^\circ$. La tensión en sus terminales es $j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 10.58 \angle -79.1^\circ + 90^\circ$. Por lo tanto, la potencia promedio absorbida por el inductor es


$$P_3 = \frac{1}{2}(105.8)(10.58) \cos 90^\circ = 0$$

Nótese que el inductor y el capacitor absorben una potencia promedio nula y que la potencia total suministrada por la fuente de corriente es igual a la potencia absorbida por el resistor y la fuente de tensión, o

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = -367.8 + 160 + 0 + 0 + 207.8 = 0$$

lo que indica que la potencia se conserva.

 Calcule la potencia promedio absorbida por cada uno de los cinco elementos del circuito de la figura 11.6.



Problema de práctica 11.4

Figura 11.6 Para el problema de práctica 11.4.

Respuesta: Fuente de tensión de 40 V: -60 W; fuente de tensión de $j20$ V: -40 W; resistor: 100 W; los demás: 0 W.

11.3 Máxima transferencia de potencia promedio

En la sección 4.8 se resolvió el problema de maximizar la potencia suministrada por una red resistiva de suministro de potencia a una carga Z_L . Representando el circuito con su equivalente de Thevenin, se demostró que la potencia máxima se entregaría a la carga si la resistencia de carga era igual a la resistencia de Thevenin $R_L = R_{Th}$. Ahora se extenderá este resultado a los circuitos de ca.

Considérese el circuito de la figura 11.7, en el que un circuito de ca está conectado a una carga Z_L y se representa con su equivalente de Thevenin. La carga suele representarse con una impedancia, la cual puede modelarse como un motor eléctrico, una antena, un televisor, etc. En forma rectangular, la impedancia de Thevenin Z_{Th} y la impedancia de carga Z_L son

$$Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th} \tag{11.13a}$$

$$Z_L = R_L + jX_L \tag{11.13b}$$

La corriente que fluye a través de la carga es

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_{Th}}{Z_{Th} + Z_L} = \frac{\mathbf{V}_{Th}}{(R_{Th} + jX_{Th}) + (R_L + jX_L)} \tag{11.14}$$

 


Figura 11.7 Determinación de la transferencia de potencia máxima promedio: a) circuito con una carga, b) el equivalente de Thevenin.

Partiendo de la ecuación (11.11), la potencia promedio suministrada a la carga es

$$P = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R_L = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 R_L / 2}{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2} \quad (11.15)$$

El objetivo es ajustar los parámetros de la carga R_L y X_L de manera que P sea máxima. Para hacerlo se fijan en cero $\partial P / \partial R_L$ y $\partial P / \partial X_L$. De la ecuación (11.15) se obtiene

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = -\frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 R_L (X_{Th} + X_L)}{[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2]^2} \quad (11.16a)$$

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2 [(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)]}{2[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2]^2} \quad (11.16b)$$

La fijación de $\partial P / \partial X_L$ en cero produce

$$X_L = -X_{Th} \quad (11.17)$$

y la fijación de $\partial P / \partial R_L$ en cero resulta en

$$R_L = \sqrt{R_{Th}^2 + (X_{Th} + X_L)^2} \quad (11.18)$$

La combinación de las ecuaciones (11.17) y (11.18) lleva a la conclusión de que para la máxima transferencia de potencia promedio \mathbf{Z}_L debe seleccionarse de tal forma que $X_L = -X_{Th}$ y $R_L = R_{Th}$ es decir,

$$\mathbf{Z}_L = R_L + jX_L = R_{Th} - jX_{Th} = \mathbf{Z}_{Th}^* \quad (11.19)$$

Cuando $\mathbf{Z}_L = \mathbf{Z}_{Th}^*$ se dice que la carga está equilibrada con la fuente.

Para la máxima transferencia de potencia promedio, la impedancia de carga \mathbf{Z}_L debe ser igual al conjugado de la impedancia compleja de Thevenin \mathbf{Z}_{Th} .

Este resultado se conoce como *teorema de la máxima transferencia de potencia promedio* para el estado estable senoidal. Fijar $R_L = R_{Th}$ y $X_L = -X_{Th}$ en la ecuación (11.15) da la máxima potencia promedio como

$$P_{\max} = \frac{|\mathbf{V}_{Th}|^2}{8R_{Th}} \quad (11.20)$$

En una situación en la que la carga es puramente real, la condición para la máxima transferencia de potencia se obtiene de la ecuación (11.18) estableciendo $X_L = 0$; es decir,

$$R_L = \sqrt{R_{Th}^2 + X_{Th}^2} = |\mathbf{Z}_{Th}| \quad (11.21)$$

Esto significa que para que la transferencia de potencia promedio a una carga puramente resistiva sea máxima, la impedancia (o resistencia) de la carga debe ser igual a la magnitud de la impedancia de Thevenin.

Ejemplo 11.5

 


Figura 11.8 Para el ejemplo 11.5.

Determine la impedancia de carga \mathbf{Z}_L que maximiza la potencia promedio tomada del circuito de la figura 11.8. ¿Cuál es la máxima potencia promedio?

Solución: Primero se obtiene el equivalente de Thevenin en las terminales de la carga. Para obtener \mathbf{Z}_{Th} considérese el circuito que se muestra en la figura 11.9a). Se halla

$$\mathbf{Z}_{Th} = j5 + 4 \parallel (8 - j6) = j5 + \frac{4(8 - j6)}{4 + 8 - j6} = 2.933 + j4.467 \Omega$$

Para hallar V_{Th} considérese el circuito de la figura 11.8b). Por división de tensión,

$$V_{Th} = \frac{8 - j6}{4 + 8 - j6}(10) = 7.454 \angle -10.3^\circ \text{ V}$$


La impedancia de carga toma la potencia máxima del circuito cuando

$$Z_L = Z_{Th}^* = 2.933 - j4.467 \Omega$$


De acuerdo con la ecuación (11.20), la máxima potencia promedio es

$$P_{\text{máx}} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}} = \frac{(7.454)^2}{8(2.933)} = 2.368 \text{ W}$$

Figura 11.9 Determinación del equivalente de Thevenin del circuito de la figura 11.8.

 

a)

 


b)

En referencia al circuito que aparece en la figura 11.10 halle la impedancia de carga Z_L que absorbe la máxima potencia promedio. Calcule la máxima potencia promedio.

Respuesta: $3.415 - j0.7317 \text{ W}$, 51.47 W .

Figura 11.10 Para el problema de práctica 11.5.

 

Problema de práctica 11.5

En el circuito de la figura 11.11 halle el valor de R_L que absorberá la máxima potencia promedio. Calcule esa potencia.

Solución: Primero se halla el equivalente de Thevenin en las terminales de R_L .

$$Z_{Th} = (40 - j30) \parallel j20 = \frac{j20(40 - j30)}{j20 + 40 - j30} = 9.412 + j22.35 \Omega$$

Por división de tensión,

$$V_{Th} = \frac{j20}{j20 + 40 - j30}(150 \angle 30^\circ) = 72.76 \angle 134^\circ \text{ V}$$

El valor de R_L que absorberá la máxima potencia promedio es

$$R_L = |Z_{Th}| = \sqrt{9.412^2 + 22.35^2} = 24.25 \Omega$$

La corriente que fluye a través de la carga es

$$I = \frac{V_{Th}}{Z_{Th} + R_L} = \frac{72.76 \angle 134^\circ}{33.66 + j22.35} = 1.8 \angle 100.42^\circ \text{ A}$$

La máxima potencia promedio absorbida por R_L es

$$P_{\text{máx}} = \frac{1}{2} |I|^2 R_L = \frac{1}{2} (1.8)^2 (24.25) = 39.29 \text{ W}$$

Ejemplo 11.6


 


Figura 11.11 Para el ejemplo 11.6.

En la figura 11.12, la resistencia R_L se ajusta hasta que absorbe la máxima potencia promedio. Calcule R_L y la máxima potencia promedio absorbida por ella.

Problema de práctica 11.6

Figura 11.12 Para el problema de práctica 11.6.

 

Respuesta: 30 Ω, 6.863 W.

11.4 Valor eficaz o rms

La idea del *valor eficaz* surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva.

El **valor eficaz** de una corriente periódica es la corriente de cd que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica.

En la figura 11.13, el circuito en *a*) es de ca, mientras que el de *b*) es de cd. El objetivo es hallar la I_{efi} que transferirá la misma potencia al resistor R que la senoide i . La potencia promedio absorbida por el resistor en el circuito de ca es

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt = \frac{R}{T} \int_0^T i^2 dt \quad (11.22)$$

en tanto que la potencia absorbida por el resistor en el circuito de cd es

$$P = I_{\text{efi}}^2 R \quad (11.23)$$

Al igualar las expresiones de las ecuaciones (11.22) y (11.23) y despejar I_{efi} , se obtiene

$$I_{\text{efi}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} \quad (11.24)$$

El valor eficaz de la tensión se halla de la misma manera que el de la corriente; es decir,

$$V_{\text{efi}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt} \quad (11.25)$$

Esto indica que el valor eficaz es la raíz (cuadrada) de la *media* (o promedio) del *cuadrado* de la señal periódica. Así, el valor eficaz también se conoce como *valor cuadrático medio*, o valor *rms* (por *root-mean-square* en inglés), y se escribe

$$I_{\text{efi}} = I_{\text{rms}}, \quad V_{\text{efi}} = V_{\text{rms}} \quad (11.26)$$

Para cualquier función periódica $x(t)$ en general, el valor rms está dado por

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt} \quad (11.27)$$

El **valor eficaz** de una señal periódica es su valor cuadrático medio (rms).

La ecuación (11.27) establece que para hallar el valor rms de $x(t)$ primero se debe hallar su *cuadrado* x^2 , después el *valor promedio* de este, o

$$\frac{1}{T} \int_0^T x^2 dt$$

 


Figura 11.13 Determinación de la corriente eficaz: *a*) circuito de ca, *b*) circuito de cd.

y por último la raíz cuadrada ($\sqrt{\quad}$) de esa media. El valor rms de una constante es la propia constante. En el caso de la senoide $i(t) = I_m \cos \omega t$, el valor eficaz o rms es

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2 \omega t \, dt} \\ &= \sqrt{\frac{I_m^2}{T} \int_0^T \frac{1}{2} (1 + \cos 2\omega t) \, dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (11.28)$$

De igual forma, en el caso de $v(t) = V_m \cos \omega t$,

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (11.29)$$

Téngase en cuenta que las ecuaciones (11.28) y (11.29) sólo son válidas para señales senoidales.

La potencia promedio de la ecuación (11.8) puede expresarse en términos de los valores rms.

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned} \quad (11.30)$$

De la misma manera, la potencia promedio absorbida por un resistor R en la ecuación (11.11) puede expresarse como

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} \quad (11.31)$$

Cuando se especifica una tensión o corriente senoidal, a menudo se hace en términos de su valor máximo (o pico) o de su valor rms, ya que su valor promedio es de cero. Las industrias relacionadas con la potencia especifican magnitudes fasoriales en términos de sus valores rms más que de sus valores pico. Por ejemplo, los 110 V disponibles en todos los hogares son el valor rms de la tensión procedente de la compañía suministradora de energía eléctrica. En análisis de potencia es conveniente expresar la tensión y la corriente en sus valores rms. Asimismo, los voltímetros y amperímetros analógicos están diseñados para leer en forma directa el valor rms de la tensión y la corriente, respectivamente.

Determine el valor rms de la onda de corriente de la figura 11.14. Si la corriente pasa por una resistencia de $2 \, \Omega$ halle la potencia promedio absorbida por dicha resistencia.

Solución: El periodo de la onda es $T = 4$. A lo largo de un periodo, la onda de corriente puede expresarse como

$$i(t) = \begin{cases} 5t, & 0 < t < 2 \\ -10, & 2 < t < 4 \end{cases}$$

El valor rms es

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 \, dt} = \sqrt{\frac{1}{4} \left[\int_0^2 (5t)^2 \, dt + \int_2^4 (-10)^2 \, dt \right]} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4} \left[25 \frac{t^3}{3} \Big|_0^2 + 100t \Big|_2^4 \right]} = \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{200}{3} + 200 \right)} = 8.165 \, \text{A} \end{aligned}$$

La potencia disipada por una resistencia de $2 \, \Omega$ es

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = (8.165)^2 (2) = 133.3 \, \text{W}$$

Ejemplo 11.7


 


Figura 11.14 Para el ejemplo 11.7.

 Problema de práctica 11.7

Halle el valor rms de la onda de la corriente en la figura 11.15. Si la corriente fluye a través de una resistencia de 9Ω calcule la potencia promedio absorbida por el resistor.



Respuesta: 9.238 A, 768 W.

Figura 11.15 Para el problema de práctica 11.7.

Ejemplo 11.8

La señal que se muestra en la figura 11.16 es una senoide rectificada de media onda. Halle el valor rms y la potencia promedio disipada en una resistencia de 10Ω .

 


Figura 11.16 Para el ejemplo 11.8.

Solución: El periodo de esta forma de onda de tensión es $T = 2\pi$, y

$$v(t) = \begin{cases} 10 \operatorname{sen} t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

El valor rms se obtiene como

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^\pi (10 \operatorname{sen} t)^2 dt + \int_\pi^{2\pi} 0^2 dt \right]$$

Pero $\operatorname{sen}^2 t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)$. Así,

$$\begin{aligned} V_{\text{rms}}^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{100}{2} (1 - \cos 2t) dt = \frac{50}{2\pi} \left(t - \frac{\operatorname{sen} 2t}{2} \right) \Big|_0^\pi \\ &= \frac{50}{2\pi} \left(\pi - \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2\pi - 0 \right) = 25, \quad V_{\text{rms}} = 5 \text{ V} \end{aligned}$$

La potencia promedio absorbida es

$$P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = \frac{5^2}{10} = 2.5 \text{ W}$$

Problema de práctica 11.8

Halle el valor rms de la señal senoidal rectificada de onda completa de la figura 11.17. Calcule la potencia promedio disipada en una resistencia de 6Ω .

 


Figura 11.17 Para el problema de práctica 11.8.

Respuesta: 70.71 V, 833.3 W.

11.5 Potencia aparente y factor de potencia

En la sección 11.2 se vio que si la tensión y la corriente en las terminales de un circuito son

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \quad \text{e} \quad i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \quad (11.32)$$

o, en forma fasorial, $\mathbf{V} = V_m / \theta_v$ e $\mathbf{I} = I_m / \theta_i$ la potencia promedio es

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.33)$$

En la sección 11.4 se vio que

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) = S \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.34)$$

Se ha añadido un nuevo término a la ecuación:

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \quad (11.35)$$

La potencia promedio es producto de dos términos. El producto $V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ se conoce como *potencia aparente* S . El factor $\cos(\theta_v - \theta_i)$ se llama *factor de potencia* (fp).

La **potencia aparente** (en VA) es el producto de los valores rms de la tensión por la corriente.

La potencia aparente se llama así porque aparentemente la potencia debería ser el producto tensión-corriente, por analogía con los circuitos resistivos de cd. Esta potencia se mide en volt-amperes o VA para distinguirla de la potencia promedio o real, la cual se mide en watts. El factor de potencia es adimensional, ya que es la proporción de la potencia promedio entre la potencia aparente,

$$\text{fp} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.36)$$

El ángulo $\theta_v - \theta_i$ se llama *ángulo del factor de potencia*, dado que es el ángulo cuyo coseno es igual al factor de potencia. El ángulo del factor de potencia es igual al ángulo de la impedancia de carga, si \mathbf{V} es la tensión entre las terminales de la carga e \mathbf{I} la corriente que fluye por ella. Esto es evidente a partir del hecho de que

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{V_m \angle \theta_v}{I_m \angle \theta_i} = \frac{V_m}{I_m} \angle \theta_v - \theta_i \quad (11.37)$$

Alternativamente, puesto que

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{V}}{\sqrt{2}} = V_{\text{rms}} \angle \theta_v \quad (11.38a)$$

e

$$\mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{I}}{\sqrt{2}} = I_{\text{rms}} \angle \theta_i \quad (11.38b)$$

la impedancia es

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{rms}}}{\mathbf{I}_{\text{rms}}} = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} \angle \theta_v - \theta_i \quad (11.39)$$

El **factor de potencia** es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. También es igual al coseno del ángulo de la impedancia de la carga.

Con base en la ecuación (11.36), el factor de potencia puede interpretarse como el factor por el cual debe multiplicarse la potencia aparente para obtener la potencia real o promedio. El valor del fp va de cero a la unidad. En el caso de una carga puramente resistiva, la tensión y la corriente están en fase, de modo que $\theta_v - \theta_i = 0$ y $\text{fp} = 1$. Esto implica que la potencia aparente es igual a la potencia promedio. En el caso de una carga puramente reactiva, $\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ$ y $\text{fp} = 0$. En esta circunstancia la potencia promedio es de cero. Entre estos dos casos extremos se dice que el fp está *adelantado* o *atrasado*. Un factor de potencia adelantado significa que la corriente se adelanta a la tensión, lo cual implica una carga capacitiva. Un factor de potencia atrasado significa

Por la ecuación (11.36), el factor de potencia también puede considerarse como la proporción de la potencia real disipada entre la carga y la potencia aparente de la carga.

que la corriente se atrasa de la tensión, lo que implica una carga inductiva. El factor de potencia afecta las cuentas de electricidad que pagan los consumidores a las compañías suministradoras, como se verá en la sección 11.9.2.

Ejemplo 11.9

Una carga conectada en serie toma una corriente $i(t) = 4 \cos(100\pi t + 10^\circ)$ A cuando la tensión aplicada es $v(t) = 120 \cos(100\pi t - 20^\circ)$ V. Halle la potencia aparente y el factor de potencia de la carga. Determine los valores de los elementos que forman la carga conectada en serie.

Solución: La potencia aparente es

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = \frac{120}{\sqrt{2}} \frac{4}{\sqrt{2}} = 240 \text{ VA}$$

El factor de potencia es

$$\text{fp} = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-20^\circ - 10^\circ) = 0.866 \quad (\text{adelantado})$$

El fp está adelantado porque la corriente se adelanta a la tensión. El fp puede obtenerse también a partir de la impedancia de la carga.

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{120 \angle -20^\circ}{4 \angle 10^\circ} = 30 \angle -30^\circ = 25.98 - j15 \Omega$$

$$\text{fp} = \cos(-30^\circ) = 0.866 \quad (\text{adelantado})$$

La impedancia de carga \mathbf{Z} puede modelarse como una resistencia de 25.98Ω en serie con un capacitor con

$$X_C = -15 = -\frac{1}{\omega C}$$

o sea
$$C = \frac{1}{15\omega} = \frac{1}{15 \times 100\pi} = 212.2 \mu\text{F}$$

Problema de práctica 11.9

Obtenga el factor de potencia y la potencia aparente de una carga cuya impedancia resulta $\mathbf{Z} = 60 + j40 \Omega$ cuando la tensión aplicada es $v(t) = 320 \cos(377t + 10^\circ)$ V.

Respuesta: 0.8321 atrasado, $710 \angle 33.69^\circ$ VA.

Ejemplo 11.10

Determine el factor de potencia del circuito completo de la figura 11.18 visto desde la fuente. Calcule la potencia promedio suministrada por la fuente.

 


Figura 11.18 Para el ejemplo 11.10.

Solución: La impedancia total es

$$\mathbf{Z} = 6 + 4 \parallel (-j2) = 6 + \frac{-j2 \times 4}{4 - j2} = 6.8 - j1.6 = 7 \angle -13.24^\circ \Omega$$

El factor de potencia es

$$\text{fp} = \cos(-13.24) = 0.9734 \quad (\text{adelantado})$$

ya que la impedancia es capacitiva. El valor rms de la corriente es

$$\mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{rms}}}{\mathbf{Z}} = \frac{30 \angle 0^\circ}{7 \angle -13.24^\circ} = 4.286 \angle 13.24^\circ \text{ A}$$

La potencia promedio suministrada por la fuente es

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \text{fp} = (30)(4.286)0.9734 = 125 \text{ W}$$

o sea

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = (4.286)^2(6.8) = 125 \text{ W}$$

donde R es la parte resistiva de \mathbf{Z} .

Calcule el factor de potencia del circuito completo de la figura 11.19 visto desde la fuente. ¿Cuál es la potencia promedio provista por la fuente?

Respuesta: 0.936 atrasado, 2.008 kW.

11.6 Potencia compleja

A lo largo de los años se han invertido considerables esfuerzos para expresar las relaciones de potencia en la forma más sencilla posible. Los ingenieros del área de potencia han acuñado el término *potencia compleja*, que emplean para hallar el efecto total de cargas en paralelo. La potencia compleja es importante en el análisis de potencia a causa de que contiene *toda* la información correspondiente a la potencia recibida por una carga dada.

Considérese la carga de ca de la figura 11.20. Dada la forma fasorial $\mathbf{V} = V_m \angle \theta_v$ e $\mathbf{I} = I_m \angle \theta_i$ de la tensión $v(t)$ y la corriente $i(t)$, la *potencia compleja* \mathbf{S} recibida por la carga de ca es el producto de la tensión por el complejo conjugado de la corriente, o

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* \quad (11.40)$$

suponiendo la convención pasiva de los signos (véase la figura 11.20). En términos de los valores rms,

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* \quad (11.41)$$

donde

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{V}}{\sqrt{2}} = V_{\text{rms}} \angle \theta_v \quad (11.42)$$

e

$$\mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{\mathbf{I}}{\sqrt{2}} = I_{\text{rms}} \angle \theta_i \quad (11.43)$$

Así, la ecuación (11.41) puede escribirse como

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \angle \theta_v - \theta_i \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i) \end{aligned} \quad (11.44)$$

Esta ecuación también puede obtenerse de la ecuación (11.9). Cabe indicar acerca de la ecuación (11.44) que la magnitud de la potencia compleja es la potencia aparente, y de ahí que la potencia compleja se mida en volt-ampères (VA). Asimismo, que el ángulo de la potencia compleja es el ángulo del factor de potencia.

La potencia compleja puede expresarse en términos de la impedancia de carga \mathbf{Z} . A partir de la ecuación (11.37), la impedancia de carga \mathbf{Z} puede escribirse como

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} \angle \theta_v - \theta_i \quad (11.45)$$

Así, $\mathbf{V}_{\text{rms}} = \mathbf{Z} \mathbf{I}_{\text{rms}}$. Sustituyendo esto en la ecuación (11.41) da por resultado

$$\mathbf{S} = I_{\text{rms}}^2 \mathbf{Z} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}^*} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* \quad (11.46)$$

Problema de práctica 11.10

 


Figura 11.19 Para el problema de práctica 11.10.

 


Figura 11.20 Fasores de tensión y corriente asociados con una carga.

Al trabajar con los valores rms de las corrientes o las tensiones, puede eliminarse el subíndice rms si esto no causa confusión.

Puesto que $\mathbf{Z} = R + jX$, la ecuación (11.46) se convierte en

$$\mathbf{S} = I_{\text{rms}}^2(R + jX) = P + jQ \quad (11.47)$$

donde P y Q son las partes real e imaginaria de la potencia compleja; es decir,

$$P = \text{Re}(\mathbf{S}) = I_{\text{rms}}^2 R \quad (11.48)$$

$$Q = \text{Im}(\mathbf{S}) = I_{\text{rms}}^2 X \quad (11.49)$$

P es la potencia promedio o real y depende de la resistencia de la carga R . Q depende de la reactancia de la carga X y se llama potencia *reactiva* (o en cuadratura).

Al comparar la ecuación (11.44) con la ecuación (11.47) se advierte que

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i), \quad Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \text{sen}(\theta_v - \theta_i) \quad (11.50)$$

La potencia real P es la potencia promedio en watts suministrada a una carga; es la única potencia útil. Es la verdadera potencia disipada en la carga. La potencia reactiva Q es una medida del intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. La unidad de Q es el *volt-ampere reactivo* (VAR), para distinguirla de la potencia real, cuya unidad es el watt. Se sabe por el capítulo 6 que los elementos de almacenamiento de energía no disipan ni suministran potencia, sino que intercambian potencia con el resto de la red. De igual manera, la potencia reactiva se transfiere entre la carga y la fuente. Representa un intercambio sin pérdidas entre la carga y la fuente. Cabe señalar que:

1. $Q = 0$ en cargas resistivas (fp unitario).
2. $Q < 0$ en cargas capacitivas (fp adelantado).
3. $Q > 0$ en cargas inductivas (fp atrasado).

Así,

 


Figura 11.21 a) Triángulo de potencia, b) triángulo de impedancia.

 


Figura 11.22 Triángulo de potencia.

S contiene *toda* la información de potencia de una carga. La parte real de **S** es la potencia real P ; su parte imaginaria es la potencia reactiva Q ; su magnitud es la potencia aparente S , y el coseno de su ángulo de fase es el factor de potencia fp.

La **potencia compleja** (en VA) es el producto del fasor de la tensión rms y el conjugado complejo del fasor de la corriente rms. Como variable compleja, su parte real representa la potencia real P y su parte imaginaria la potencia reactiva Q .

La introducción de la potencia compleja permite obtener las potencias real y reactiva directamente de los fasores de la tensión y la corriente.

$$\begin{aligned} \text{Potencia compleja} &= \mathbf{S} = P + jQ = \mathbf{V}_{\text{rms}}(\mathbf{I}_{\text{rms}})^* \\ &= |\mathbf{V}_{\text{rms}}||\mathbf{I}_{\text{rms}}| \angle \theta_v - \theta_i \\ \text{Potencia aparente} &= S = |\mathbf{S}| = |\mathbf{V}_{\text{rms}}||\mathbf{I}_{\text{rms}}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \\ \text{Potencial real} &= P = \text{Re}(\mathbf{S}) = S \cos(\theta_v - \theta_i) \\ \text{Potencia reactiva} &= Q = \text{Im}(\mathbf{S}) = S \text{sen}(\theta_v - \theta_i) \\ \text{Factor de potencia} &= \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned} \quad (11.51)$$

Esto demuestra que la potencia compleja contiene *toda* la información de potencia relevante sobre una carga dada.

Es práctica común representar \mathbf{S} , P y Q con un triángulo llamado *triángulo de potencia*, el cual aparece en la figura 11.21a). Este triángulo es similar al triángulo de impedancia, que exhibe la relación entre \mathbf{Z} , R y X , ilustrado en la figura 11.21b). El triángulo de potencia contiene cuatro elementos: la potencia aparente/compleja, la potencia real, la potencia reactiva y el ángulo de factor de potencia. Dados dos de estos elementos, los otros dos pueden obtenerse fácilmente del triángulo. Como se indica en la figura 11.22, cuando \mathbf{S} se sitúa en el primer cuadrante, se tiene una carga inductiva y un fp atrasado. Cuando \mathbf{S} se sitúa en el cuarto cuadrante, la carga es capacitiva y el fp está adelantado. También es posible que la potencia compleja se ubique en el segundo o tercer cuadrante. Esto requiere que la impedancia de carga tenga una resistencia negativa, lo cual sólo es posible con circuitos activos.

Ejemplo 11.11

La tensión en las terminales de una carga es $v(t) = 60 \cos(\omega t - 10^\circ)$ V y la corriente que fluye a través del elemento en la dirección de la caída de tensión es $i(t) = 1.5 \cos(\omega t + 50^\circ)$ A. Halle: *a*) las potencias compleja y aparente, *b*) las potencias real y reactiva y *c*) el factor de potencia y la impedancia de carga.

Solución:

a) En cuanto a los valores rms de la tensión y la corriente se escribe

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{60}{\sqrt{2}} \angle -10^\circ, \quad \mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{1.5}{\sqrt{2}} \angle +50^\circ$$

La potencia compleja es

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = \left(\frac{60}{\sqrt{2}} \angle -10^\circ \right) \left(\frac{1.5}{\sqrt{2}} \angle -50^\circ \right) = 45 \angle -60^\circ \text{ VA}$$

La potencia aparente es

$$S = |\mathbf{S}| = 45 \text{ VA}$$

b) La potencia compleja puede expresarse en forma rectangular como

$$\mathbf{S} = 45 \angle -60^\circ = 45[\cos(-60^\circ) + j \sin(-60^\circ)] = 22.5 - j38.97$$

Dado que $\mathbf{S} = P + jQ$, la potencia real es

$$P = 22.5 \text{ W}$$

mientras que la potencia reactiva es

$$Q = -38.97 \text{ VAR}$$

c) El factor de potencia es

$$\text{fp} = \cos(-60^\circ) = 0.5 \text{ (adelantado)}$$

El factor de potencia es adelantado, porque la potencia reactiva es negativa. La impedancia de la carga es

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{60 \angle -10^\circ}{1.5 \angle +50^\circ} = 40 \angle -60^\circ \Omega$$

la cual es una impedancia capacitiva.

Para una carga, $\mathbf{V}_{\text{rms}} = 110 \angle 85^\circ$ V, $\mathbf{I}_{\text{rms}} = 0.4 \angle 15^\circ$ A. Determine: *a*) las potencias compleja y aparente, *b*) las potencias real y reactiva y *c*) el factor de potencia y la impedancia de carga.

Respuesta: *a*) $44 \angle 70^\circ$ VA, 44 VA, *b*) 15.05 W, 41.35 VAR, *c*) 0.342 atrasado, 94.06 + j258.4 Ω .

Problema de práctica 11.11

Una carga \mathbf{Z} toma 12 kVA, con un factor de potencia atrasado de 0.856, de una fuente senoidal de 120 V rms. Calcule: *a*) las potencias promedio y reactiva suministradas a la carga, *b*) la corriente pico y *c*) la impedancia de carga.

Ejemplo 11.12

Solución:

a) Dado que $\text{fp} = \cos \theta = 0.856$, el ángulo de potencia se obtiene como $\theta = \cos^{-1} 0.856 = 31.13^\circ$. Si la potencia aparente es $S = 12\,000$ VA, entonces la potencia promedio o real es

$$P = S \cos \theta = 12\,000 \times 0.856 = 10.272 \text{ kW}$$

mientras que la potencia reactiva es

$$Q = S \sin \theta = 12\,000 \times 0.517 = 6.204 \text{ kVA}$$

b) Dado que el fp es atrasado, la potencia compleja es

$$\mathbf{S} = P + jQ = 10.272 + j6.204 \text{ kVA}$$

De $\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^*$ se obtiene

$$\mathbf{I}_{\text{rms}}^* = \frac{\mathbf{S}}{\mathbf{V}_{\text{rms}}} = \frac{10\,272 + j6\,204}{120 \angle 0^\circ} = 85.6 + j51.7 \text{ A} = 100 \angle 31.13^\circ \text{ A}$$

Así, $\mathbf{I}_{\text{rms}} = 100 \angle -31.13^\circ$ y la corriente pico es

$$I_m = \sqrt{2} I_{\text{rms}} = \sqrt{2}(100) = 141.4 \text{ A}$$

c) La impedancia de carga es

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}_{\text{rms}}}{\mathbf{I}_{\text{rms}}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{100 \angle -31.13^\circ} = 1.2 \angle 31.13^\circ \Omega$$

la cual es una impedancia inductiva.

Problema de práctica 11.12

Una fuente senoidal suministra una potencia reactiva de 100 kVAR hacia la carga $\mathbf{Z} = 250 \angle -75^\circ$. Determine: a) el factor de potencia, b) la potencia aparente provista a la carga y c) la tensión rms.

Respuesta: a) 0.2588 adelantado, b) 103.53 kVA, c) 5.087 kV.

De hecho, en los ejemplos 11.3 y 11.4 ya se vio que la potencia promedio se conserva en circuitos de ca.

11.7 † Conservación de la potencia de ca

El principio de la conservación de la potencia se aplica a los circuitos de ca tanto como a los circuitos de cd (véase la sección 1.5).

Para confirmarlo, considérese el circuito de la figura 11.23a), en el que dos impedancias de carga \mathbf{Z}_1 y \mathbf{Z}_2 están conectadas en paralelo a una fuente de ca \mathbf{V} . La LCK produce

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 \quad (11.52)$$

La potencia compleja suministrada por la fuente es (desde ahora, a menos que se especifique otra cosa, se supondrá que todos los valores de las tensiones y corrientes son valores rms)

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{I}^* = \mathbf{V}(\mathbf{I}_1^* + \mathbf{I}_2^*) = \mathbf{V}\mathbf{I}_1^* + \mathbf{V}\mathbf{I}_2^* = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 \quad (11.53)$$

donde \mathbf{S}_1 y \mathbf{S}_2 denotan las potencias complejas provistas a las cargas \mathbf{Z}_1 y \mathbf{Z}_2 , respectivamente.

Si las cargas se conectan en serie con la fuente de tensión, como se muestra en la figura 11.23b), la LTK produce


$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 \quad (11.54)$$

La potencia compleja suministrada por la fuente es


$$\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{I}^* = (\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2)\mathbf{I}^* = \mathbf{V}_1\mathbf{I}^* + \mathbf{V}_2\mathbf{I}^* = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 \quad (11.55)$$

donde \mathbf{S}_1 y \mathbf{S}_2 denotan las potencias complejas provistas a las cargas \mathbf{Z}_1 y \mathbf{Z}_2 respectivamente.

 De las ecuaciones (11.53) y (11.55) se concluye que si las cargas se conectan en serie o en paralelo (o en general), la potencia total *suministrada* por la fuente es igual a la potencia total *provista* a la carga. Así, en general, en el caso de una fuente conectada a N cargas,



a)

 

b)

Figura 11.23 Fuente de tensión de ca que alimenta a cargas conectadas: a) en paralelo, b) en serie.

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \cdots + \mathbf{S}_N \quad (11.56)$$

Esto significa que la potencia compleja total en una red es la suma de las potencias complejas de los componentes individuales. (Esto también se aplica a la potencia real y a la potencia reactiva, pero no a la potencia aparente.) Esto expresa el principio de la conservación de la potencia de ca:

Las potencias compleja, real y reactiva de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales.

De esto se desprende que el flujo de la potencia real (o reactiva) procedente de las fuentes en una red es igual al flujo de potencia real (o reactiva) en los demás elementos de la red.

En realidad, todas las formas de potencia de ca se conservan: instantánea, real, reactiva y compleja.

En la figura 11.24 aparece una carga alimentada por una fuente de tensión mediante una línea de transmisión. La impedancia de la línea está representada por la impedancia $(4 + j2) \Omega$ y una trayectoria de retorno. Halle la potencia real y la potencia reactiva absorbidas por: a) la fuente, b) la línea y c) la carga.

Ejemplo 11.13

 


Figura 11.24 Para el ejemplo 11.13.

Solución: La impedancia total es

$$\mathbf{Z} = (4 + j2) + (15 - j10) = 19 - j8 = 20.62 \angle -22.83^\circ \Omega$$

La corriente que fluye por el circuito es

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{20.62 \angle -22.83^\circ} = 10.67 \angle 22.83^\circ \text{ A rms}$$

a) En lo relativo a la fuente, la potencia compleja es

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_s &= \mathbf{V}_s \mathbf{I}^* = (220 \angle 0^\circ)(10.67 \angle -22.83^\circ) \\ &= 2347.4 \angle -22.83^\circ = (2163.5 - j910.8) \text{ VA} \end{aligned}$$

De esto se obtiene la potencia real como 2163.5 W y la potencia reactiva como 910.8 VAR (adelantada).

b) En lo relativo a la línea, la tensión es

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\text{línea}} &= (4 + j2)\mathbf{I} = (4.472 \angle 26.57^\circ)(10.67 \angle 22.83^\circ) \\ &= 47.72 \angle 49.4^\circ \text{ V rms} \end{aligned}$$

La potencia compleja absorbida por la línea es

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{\text{línea}} &= \mathbf{V}_{\text{línea}} \mathbf{I}^* = (47.72 \angle 49.4^\circ)(10.67 \angle -22.83^\circ) \\ &= 509.2 \angle 26.57^\circ = 455.4 + j227.7 \text{ VA} \end{aligned}$$

o sea $\mathbf{S}_{\text{línea}} = |\mathbf{I}|^2 \mathbf{Z}_{\text{línea}} = (10.67)^2(4 + j2) = 455.4 + j227.7 \text{ VA}$

Esto es, la potencia real es de 455.4 W y la potencia reactiva de 227.76 VAR (atrasada).

c) En lo relativo a la carga, la tensión es

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_L &= (15 - j10)\mathbf{I} = (18.03 \angle -33.7^\circ)(10.67 \angle 22.83^\circ) \\ &= 192.38 \angle -10.87^\circ \text{ V rms} \end{aligned}$$

La potencia compleja absorbida por la carga es

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_L &= \mathbf{V}_L \mathbf{I}^* = (192.38 \angle -10.87^\circ)(10.67 \angle -22.83^\circ) \\ &= 2053 \angle -33.7^\circ = (1708 - j139) \text{ VA} \end{aligned}$$

La potencia real es de 1708 W y la potencia reactiva de 139 VAR (adelantada). Nótese que $\mathbf{S}_s = \mathbf{S}_{\text{línea}} + \mathbf{S}_L$, como era de esperar. Se han empleado los valores rms de tensiones y corrientes.

Problema de práctica 11.13

 


Figura 11.25 Para el problema de práctica 11.13.

En el circuito de la figura 11.25, el resistor de 60 Ω absorbe una potencia promedio de 240 W. Halle \mathbf{V} y la potencia compleja de cada rama del circuito. ¿Cuál es la potencia compleja total del circuito? (Suponga que la corriente a través de la resistencia de 60 Ω no tiene corrimiento de fase.)

Respuesta: $240.7 \angle 21.45^\circ$ V (rms); el resistor de 20 Ω : 656 VA; la impedancia de (30 - j10) Ω : $480 - j160$ VA; la impedancia de (60 + j20) Ω : $240 + j80$ VA; total: $1376 - j80$ VA.

Ejemplo 11.14

 


Figura 11.26 Para el ejemplo 11.14.

En el circuito de la figura 11.26, $\mathbf{Z}_1 = 60 \angle -30^\circ \Omega$ y $\mathbf{Z}_2 = 40 \angle 45^\circ \Omega$. Calcule los valores totales de: a) la potencia aparente, b) la potencia real, c) la potencia reactiva y d) el fp, suministrados por la fuente y vistos por la fuente.

Solución: La corriente a través de \mathbf{Z}_1 es

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_1} = \frac{120 \angle 10^\circ}{60 \angle -30^\circ} = 2 \angle 40^\circ \text{ A rms}$$

mientras que la corriente que fluye a través de \mathbf{Z}_2 es

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_2} = \frac{120 \angle 10^\circ}{40 \angle 45^\circ} = 3 \angle -35^\circ \text{ A rms}$$

Las potencias complejas absorbidas por las impedancias son

$$\mathbf{S}_1 = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}_1^*} = \frac{(120)^2}{60 \angle 30^\circ} = 240 \angle -30^\circ = 207.85 - j120 \text{ VA}$$

$$\mathbf{S}_2 = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}_2^*} = \frac{(120)^2}{40 \angle -45^\circ} = 360 \angle 45^\circ = 254.6 + j254.6 \text{ VA}$$

La potencia compleja total es

$$\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = 462.4 + j134.6 \text{ VA}$$

a) La potencia aparente total es

$$|\mathbf{S}_t| = \sqrt{462.4^2 + 134.6^2} = 481.6 \text{ VA.}$$

b) La potencia real total es

$$P_t = \text{Re}(\mathbf{S}_t) = 462.4 \text{ W o } P_t = P_1 + P_2.$$

c) La potencia reactiva total es

$$Q_t = \text{Im}(S_t) = 134.6 \text{ VAR} \text{ o } Q_t = Q_1 + Q_2.$$

d) El fp = $P_t/|S_t| = 462.4/481.6 = 0.96$ (atrasado).

El resultado puede comprobarse hallando la potencia compleja S_s suministrada por la fuente.

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_t &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = (1.532 + j1.286) + (2.457 - j1.721) \\ &= 4 - j0.435 = 4.024 \angle -6.21^\circ \text{ A rms} \\ S_s &= \mathbf{V} \mathbf{I}_t^* = (120 \angle 10^\circ)(4.024 \angle 6.21^\circ) \\ &= 482.88 \angle 16.21^\circ = 463 + j135 \text{ VA} \end{aligned}$$

como se obtuvo anteriormente.

Dos cargas conectadas en paralelo son de 2 kW con fp adelantado de 0.75 y de 4 kW con fp atrasado de 0.95, respectivamente. Calcule el fp de las dos cargas. Halle la potencia compleja suministrada por la fuente.

Respuesta: 0.9972 (adelantado), $6 - j0.4495 \text{ kVA}$.

Problema de práctica 11.14

11.8 Corrección del factor de potencia

La mayoría de las cargas domésticas (como lavadoras, aparatos de aire acondicionado y refrigeradores) y de las cargas industriales (como los motores de inducción) son inductivas y operan con un factor de potencia bajo y atrasado. Aunque la naturaleza inductiva de la carga no puede modificarse, es posible incrementar su factor de potencia.

El proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como **corrección del factor de potencia**.

Dado que la mayoría de las cargas son inductivas, como se advierte en la figura 11.27a), el factor de potencia de una carga mejora o se corrige al instalar deliberadamente un capacitor en paralelo con la carga, como se observa en la figura 11.27b). El efecto de añadir el capacitor puede ilustrarse con el triángulo de potencia o el diagrama fasorial de las corrientes implicadas. En la figura 11.28 se muestra este último, en el que se ha supuesto que el circuito de la figura 11.27a) tiene un factor de potencia de θ_1 , mientras que el de la figura 11.27b) tiene un factor de potencia de θ_2 . En la figura 11.28 es evidente que la adición del capacitor ha causado que el ángulo de fase entre la tensión y la corriente suministradas se reduzca de θ_1 a θ_2 con lo que se ha incrementado el factor de potencia. De las magnitudes de los vectores en la figura 11.28 también se desprende que, con la misma tensión suministrada, el circuito de la figura 11.27a) toma mayor corriente I_L que la corriente I tomada por el circuito de la figura 11.27b). Las compañías suministradoras de energía eléctrica cobran más por corrientes mayores, a causa de que estas provocan mayores pérdidas de potencia (por un factor cuadrático, ya que $P = I_L^2 R$). Así pues, es benéfico tanto para una compañía de ese tipo como para el consumidor industrial hacer un gran esfuerzo para minimizar el nivel de corriente o mantener el factor de potencia lo más cerca posible a la unidad. Mediante la elección del tamaño adecuado del capacitor puede lograrse que la corriente esté completamente en fase con la tensión, lo que implica un factor de potencia unitario.

La corrección del factor de potencia puede examinarse desde otra perspectiva. Considérese el triángulo de potencia de la figura 11.29. Si la carga inductiva original tiene la potencia aparente S_1 entonces

$$P = S_1 \cos \theta_1, \quad Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = P \tan \theta_1 \tag{11.57}$$

Alternativamente, la corrección del factor de potencia puede concebirse como la adición de un elemento reactivo (usualmente un capacitor) en paralelo con la carga para que el factor de potencia se acerque más a la unidad.

Una carga inductiva se modela como una combinación en serie de un inductor y un resistor.

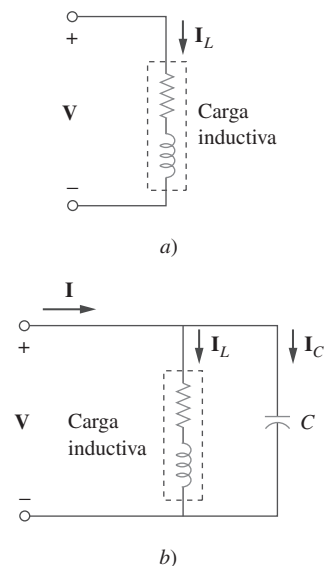


Figura 11.27 Corrección del factor de potencia: a) carga inductiva original, b) carga inductiva con factor de potencia mejorado.

 


Figura 11.28 Diagrama fasorial que muestra el efecto de añadir un capacitor en paralelo con la carga inductiva.

 


Figura 11.29 Triángulo de potencia que ilustra la corrección del factor de potencia.

Si se desea incrementar el factor de potencia de θ_1 a θ_2 sin alterar la potencia real (es decir, $P = S_2 \cos \theta_2$), la nueva potencia reactiva es

$$Q_2 = P \tan \theta_2 \quad (11.58)$$

La reducción de la potencia reactiva es causada por el capacitor en derivación; es decir,

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) \quad (11.59)$$

Pero con base en la ecuación (11.46), $Q_C = V_{\text{rms}}^2 / X_C = \omega C V_{\text{rms}}^2$. El valor de la capacitancia en derivación requerida se determina como

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)}{\omega V_{\text{rms}}^2} \quad (11.60)$$

Adviértase que la potencia real P disipada por la carga no se ve afectada por la corrección del factor de potencia, porque la potencia promedio debida a la capacitancia es de cero.

Aunque la situación más común en la práctica es la de una carga inductiva, también es posible que la carga sea capacitiva; es decir, que opere con factor de potencia adelantado. En este caso, debe conectarse un inductor en la carga para la corrección del factor de potencia. La inductancia en derivación L requerida puede calcularse a partir de

$$Q_L = \frac{V_{\text{rms}}^2}{X_L} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\omega L} \Rightarrow L = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\omega Q_L} \quad (11.61)$$

donde $Q_L = Q_1 - Q_2$, la diferencia entre la nueva y la antigua potencias reactivas.

Ejemplo 11.15

Cuando se conecta a una línea de potencia de 120 V (rms) a 60 Hz, una carga absorbe 4 kW con factor de potencia atrasado de 0.8. Halle el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el fp a 0.95.

Solución: Si el fp = 0.8, entonces

$$\cos \theta_1 = 0.8 \Rightarrow \theta_1 = 36.87^\circ$$

donde θ_1 es la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. La potencia aparente se obtiene de la potencia real y el fp como

$$S_1 = \frac{P}{\cos \theta_1} = \frac{4\,000}{0.8} = 5\,000 \text{ VA}$$

La potencia reactiva es

$$Q_1 = S_1 \sin \theta = 5\,000 \sin 36.87 = 3\,000 \text{ VAR}$$

Cuando el fp aumenta a 0.95,

$$\cos \theta_2 = 0.95 \Rightarrow \theta_2 = 18.19^\circ$$

La potencia real P no ha cambiado. Pero la potencia aparente sí; su nuevo valor es

$$S_2 = \frac{P}{\cos \theta_2} = \frac{4\,000}{0.95} = 4\,210.5 \text{ VA}$$

La nueva potencia reactiva es

$$Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = 1\,314.4 \text{ VAR}$$

La diferencia entre la nueva y la antigua potencias reactivas se debe a la adición a la carga del capacitor en paralelo. La potencia reactiva debida al capacitor es

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = 3\,000 - 1\,314.4 = 1\,685.6 \text{ VAR}$$

y

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{1\,685.6}{2\pi \times 60 \times 120^2} = 310.5 \mu\text{F}$$

Nota: Al comprar capacitores, normalmente se toman en cuenta las tensiones esperadas. En este caso, la tensión máxima que este capacitor soportará es de alrededor de 170 V de pico. Se sugiere adquirir un capacitor con una tensión nominal igual a 200 V.

Halle el valor de la capacitancia en derivación necesaria para corregir una carga de 140 kVAR con fp atrasado de 0.85 y convertirlo en fp unitario. Suponga que la carga se alimenta con una línea de 110 V (rms) a 60 Hz.

Respuesta: 30.69 mF.

Problema de práctica 11.15

11.9 † Aplicaciones

En esta sección se considerarán dos áreas de aplicación importantes: cómo se mide la potencia y cómo las compañías suministradoras de energía eléctrica determinan el costo del consumo de electricidad.

11.9.1 Medición de la potencia

La potencia promedio absorbida por una carga se mide con un instrumento llamado *wattímetro*.

El **wattímetro** es el instrumento para medir la potencia promedio.

En la figura 11.30 aparece un wattímetro que consta en esencia de dos bobinas: la bobina de corriente y la bobina de tensión. Una bobina de corriente con muy baja impedancia (idealmente de cero) se conecta en serie con la carga (figura 11.31) y responde a la corriente de carga. La bobina de tensión con una impedancia muy alta (idealmente infinita) se conecta en paralelo con la carga, como se muestra en la figura 11.31, y responde a la tensión de carga. La bobina de corriente actúa como cortocircuito, a causa de su baja impedancia; la bobina de tensión se comporta como circuito abierto, a causa de su alta impedancia. Así, la presencia del wattímetro no perturba al circuito ni tiene efectos en la medición de la potencia.

Cuando las dos bobinas se energizan, la inercia mecánica del sistema móvil produce un ángulo de desviación proporcional al valor promedio del producto $v(t)i(t)$. Si la corriente y la tensión de la carga son $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$ e $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$, sus correspondientes fasores rms son

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \theta_v \quad \text{e} \quad \mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle \theta_i \tag{11.62}$$

y el wattímetro mide la potencia promedio dada por

$$P = |\mathbf{V}_{\text{rms}}| |\mathbf{I}_{\text{rms}}| \cos(\theta_v - \theta_i) = V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{11.63}$$

Como se observa en la figura 11.31, cada bobina del wattímetro tiene dos terminales, una de ellas marcada como \pm . Para asegurar una deflexión ascendente, la terminal \pm de la bobina de corriente se encuentra hacia la fuente, mientras que la terminal \pm de la bobina de tensión está conectada a la misma línea que la bobina de corriente. La inversión de la conexión de ambas bobinas daría por resultado

La potencia reactiva se mide con un instrumento llamado *vármetro*. Este suele conectarse a la carga de la misma manera que el wattímetro.

Algunos wattímetros no tienen bobinas; el considerado aquí es del tipo electromagnético.

 


Figura 11.30 Wattímetro.

 


Figura 11.31 Wattímetro conectado a la carga.

de cualquier modo en una deflexión ascendente. Sin embargo, la inversión de sólo una de ellas, pero no de la otra daría por resultado una desviación descendente y una lectura nula del wattímetro.

Ejemplo 11.16

Halle la lectura del wattímetro del circuito de la figura 11.32.

 


Figura 11.32 Para el ejemplo 11.16.

Solución:

- Definir.** El problema está definido de manera clara. Curiosamente, este es un problema en el que el estudiante realmente podría validar los resultados realizándolo en el laboratorio con un wattímetro real.
- Presentar.** Este problema consiste en determinar la potencia promedio suministrada a una carga por una fuente externa y una impedancia en serie.
- Alternativas.** Este es un problema simple de circuitos en el que todo lo que debe hacerse es hallar la magnitud y la fase de la corriente a través de la carga y la magnitud y la fase de la tensión a través de la carga. Estas cantidades también podrían hallarse usando *PSpice*, lo que se hará como comprobación.
- Intentar.** En la figura 11.32, el wattímetro lee la potencia promedio absorbida por la impedancia $(8 - j6) \Omega$ porque la bobina de corriente está en serie con la impedancia, mientras que la bobina de tensión está en paralelo con ella. La corriente a través del circuito es

$$\mathbf{I}_{\text{rms}} = \frac{150\angle 0^\circ}{(12 + j10) + (8 - j6)} = \frac{150}{20 + j4} \text{ A}$$

La tensión a través de la impedancia $(8 - j6) \Omega$ es


$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \mathbf{I}_{\text{rms}}(8 - j6) = \frac{150(8 - j6)}{20 + j4} \text{ V}$$

La potencia compleja es

$$\begin{aligned} \mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* &= \frac{150(8 - j6)}{20 + j4} \cdot \frac{150}{20 - j4} = \frac{150^2(8 - j6)}{20^2 + 4^2} \\ &= 423.7 - j324.6 \text{ VA} \end{aligned}$$

El wattímetro lee $P = \text{Re}(\mathbf{S}) = 432.7 \text{ W}$

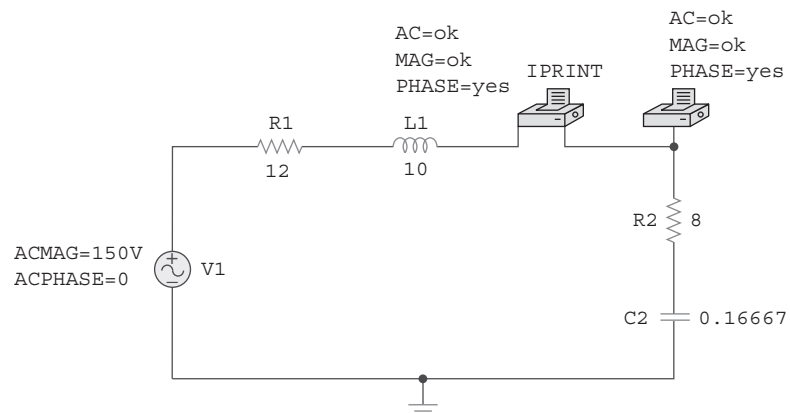- Evaluar.** Los resultados pueden comprobarse con el uso de *PSpice*.



La simulación produce:

FREQ	IM(V_PRINT2)	IP(V_PRINT2)
1.592E-01	7.354E+00	-1.131E+01

y

FREQ	VM(\$N_0004)	VP(\$N_0004)
1.592E-01	7.354E+01	-4.818E+01

Para comprobar la respuesta, todo lo que se necesita es la magnitud de la corriente (7.354 A) que fluye a través del resistor de carga.

$$P = (I_L)^2 R = (7.354)^2 8 = 432.7 \text{ W}$$

Como era de esperar, ¡la respuesta se comprueba!

6. **¿Satisfactorio?** El problema se ha resuelto satisfactoriamente y ahora los resultados pueden presentarse como una solución.

En referencia al circuito de la figura 11.33 halle la lectura del wattímetro.

Problema de práctica 11.16

 


Figura 11.33 Para el problema de práctica 11.16.

Respuesta: 1.437 kW.

11.9.2 Costo del consumo de electricidad

En la sección 1.7 se consideró un modelo simplificado de la forma en que se determina el costo del consumo de electricidad. Sin embargo, en los cálculos respectivos no se incluyó el concepto de factor de potencia. Ahora se considerará la importancia del factor de potencia en el costo del consumo de electricidad.

Como se explicó en la sección 11.8, las cargas con bajos factores de potencia son de operación costosa a causa de que requieren corrientes grandes. La situación ideal sería extraer una corriente mínima de una fuente de alimentación de manera que $S = P$, $Q = 0$ y $\text{fp} = 1$. Una carga con Q diferente a cero significa que la energía fluye de un lado a otro entre la carga y la fuente, lo que provoca pérdidas adicionales de potencia. En vista de esto, las compañías suministradoras de energía eléctrica suelen alentar a sus clientes a tener factores de potencia lo más cercanos posible a la unidad y sancionan a algunos clientes que no mejoran sus factores de potencia de carga.

Las compañías suministradoras dividen a sus clientes en categorías: residencial (doméstica), comercial e industrial, o de potencia reducida, potencia media y gran potencia. Tienen diferentes estructuras de tarifas para cada categoría. El monto de energía consumida en unidades de kilowatt-hora (kWh) se mide con un wattímetro instalado en el domicilio del cliente.

Aunque las compañías suministradoras se sirven de diferentes métodos de cobro a sus clientes, la tarifa o cargo al consumidor consta por lo común de dos partes. La primera es fija y corresponde al costo de generación, transmisión y distribución de electricidad para satisfacer los requerimientos de carga de los consumidores. Esta parte de la tarifa se expresa por lo general como cierto precio por kW de demanda máxima. O puede basarse en kVA de demanda máxima, para tomar en cuenta el factor de potencia (fp) del consumidor. Una multa de fp puede imponerse al consumidor, por la cual se cobra cierto porcentaje de la demanda máxima de kW o kVA por cada caída de 0.01 en

el fp por debajo de un valor prescrito, por decir 0.85 o 0.9. Por otro lado, podría extenderse un crédito de fp por cada 0.01 en que el fp exceda al valor prescrito.

La segunda parte es proporcional a la energía consumida en kWh, la cual podría ser en forma gradual; por ejemplo, los primeros 100 kWh a 16 centavos/kWh, los siguientes 200 kWh a 10 centavos/kWh, etc. Así, la cuenta se determina con base en la siguiente ecuación:

$$\text{Costo total} = \text{costo fijo} + \text{costo de energía} \quad (11.64)$$

Ejemplo 11.17

Una industria manufacturera consume 200 MWh al mes. Si su demanda máxima es de 1 600 kW, calcule su cuenta de electricidad con base en la siguiente tarifa en dos partes:

Cargo de demanda: \$5.00 al mes por kW de demanda facturable.

Cargo de energía: 8 centavos por kWh para los primeros 50 000 kWh, 5 centavos por kWh para la energía restante.

Solución: El cargo de demanda es

$$\$5.00 \times 1\,600 = \$8\,000 \quad (11.17.1)$$

El cargo de energía por los primeros 50 000 kWh es

$$\$0.08 \times 50\,000 = \$4\,000 \quad (11.17.2)$$

La energía restante es de $200\,000 \text{ kWh} - 50\,000 \text{ kWh} = 150\,000 \text{ kWh}$, y el correspondiente cargo de energía es

$$\$0.05 \times 150\,000 = \$7\,500 \quad (11.17.3)$$

La suma de las ecuaciones (11.17.1) a (11.17.3) da por resultado

$$\text{Cuenta mensual total} = \$8\,000 + \$4\,000 + \$7\,500 = \$19\,500$$

Podría parecer que el costo de la electricidad es demasiado alto. Pero a menudo equivale a una fracción reducida del costo total de producción de los bienes manufacturados o del precio de venta del producto terminado.

Problema de práctica 11.17

La lectura mensual del medidor de una fábrica de papel es la siguiente:

Demanda máxima: 32 000 kW

Energía consumida: 500 MWh

Usando la tarifa de dos partes del ejemplo 11.17, calcule la cuenta mensual de la fábrica de papel.

Respuesta: \$186 500.

Ejemplo 11.18

Una carga de 300 kW suministrada a 13 kV (rms) opera 520 horas al mes con un factor de potencia de 80%. Calcule el costo promedio por mes con base en esta tarifa simplificada:

Cargo de energía: 6 centavos por kWh

Multa de factor de potencia: 0.1% del cargo de energía por cada 0.01 que el fp caiga por debajo de 0.85.

Crédito de factor de potencia: 0.1% del cargo de energía por cada 0.01 que el fp exceda de 0.85.

Solución: La energía consumida es

$$W = 300 \text{ kW} \times 520 \text{ h} = 156\,000 \text{ kWh}$$

El factor de potencia de operación $\text{fp} = 80\% = 0.8$ está 5×0.01 por debajo del factor de potencia prescrito de 0.85. Dado que hay una multa de 0.1% del cargo de energía por

cada 0.01, en este caso hay un cargo de multa de factor de potencia de 0.5%. Esto asciende a un cargo de energía de

$$\Delta W = 156\,000 \times \frac{5 \times 0.1}{100} = 780 \text{ kWh}$$

La energía total es

$$W_t = W + \Delta W = 156\,000 + 780 = 156\,780 \text{ kWh}$$

El costo por mes está dado por

$$\text{Costo} = 6 \text{ cents} \times W_t = \$0.06 \times 156\,780 = \$9\,406.80$$

Un horno de inducción de 800 kW con factor de potencia de 0.88 opera 20 horas diarias durante 26 días al mes. Determine la cuenta mensual de electricidad con base en la tarifa del ejemplo 11.18.

Problema de práctica 11.18

Respuesta: \$24 885.12.

11.10 Resumen

1. La potencia instantánea absorbida por un elemento es el producto de la tensión entre las terminales del elemento y la corriente a través del elemento:

$$p = vi.$$

2. La potencia promedio o real P (en watts) es el promedio de la potencia instantánea p :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt$$

Si $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$ e $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$ entonces $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2}$, $I_{\text{rms}} = I_m/\sqrt{2}$, y

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Los inductores y los capacitores no absorben potencia promedio, mientras que la potencia promedio absorbida por un resistor es $(1/2)I_{\text{rms}}^2 R = I_{\text{rms}}^2 R$.

3. La potencia máxima promedio se transfiere a una carga cuando la impedancia de carga es el conjugado complejo de la impedancia de Thevenin vista desde las terminales de la carga, $\mathbf{Z}_L = \mathbf{Z}_{\text{Th}}^*$.
4. El valor eficaz de una señal periódica $x(t)$ es su valor cuadrático medio (rms).

$$X_{\text{ef}} = X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2 \, dt}$$

En el caso de una senoide, el valor eficaz o rms es su amplitud dividida entre $\sqrt{2}$.

5. El factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente:

$$\text{fp} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

También es el coseno del ángulo de la impedancia de la carga o la proporción de la potencia real entre la potencia aparente. El fp

está atrasado si la corriente se atrasa respecto a la tensión (carga inductiva) y adelantado si la corriente se adelanta respecto a la tensión (carga capacitiva).

6. La potencia aparente S (en VA) es el producto de los valores rms de la tensión y la corriente:

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

También está dada por $S = |\mathbf{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$, donde P es la potencia real y Q es la potencia reactiva.

7. La potencia reactiva (en VAR) es:

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(\theta_v - \theta_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

8. La potencia compleja \mathbf{S} (en VA) es el producto del fasor de la tensión rms y el conjugado complejo del fasor de la corriente rms. También es la suma compleja de la potencia real P y la potencia reactiva Q .

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{rms}} \mathbf{I}_{\text{rms}}^* = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \angle \theta_v - \theta_i = P + jQ$$

Asimismo,

$$\mathbf{S} = I_{\text{rms}}^2 \mathbf{Z} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

9. La potencia compleja total de una red es la suma de las potencias complejas de sus componentes individuales. La potencia real y la potencia reactiva totales también son las sumas de las potencias reales y de las potencias reactivas individuales, respectivamente, pero la potencia aparente total no se calcula mediante este método.
10. La corrección del factor de potencia es necesaria por razones económicas; es el procedimiento de mejoramiento del factor de potencia de una carga mediante la reducción de la potencia reactiva total.
11. El wattímetro es el instrumento para medir la potencia promedio. La energía consumida se mide con un wathorímetro.

Preguntas de repaso

- 11.1** La potencia promedio absorbida por un inductor es de cero.
a) Cierto b) Falso
- 11.2** La impedancia de Thevenin de una red vista desde las terminales de la carga es $80 + j55 \Omega$. Para la máxima transferencia de potencia, la impedancia de carga debe ser:
a) $-80 + j55 \Omega$ b) $-80 - j55 \Omega$
c) $80 - j55 \Omega$ d) $80 + j55 \Omega$
- 11.3** La amplitud de la tensión disponible en el tomacorriente a 60 Hz y 120 V del domicilio de usted es de:
a) 110 V b) 120 V
c) 170 V d) 210 V
- 11.4** Si la impedancia de carga es $20 - j20$, el factor de potencia es de:
a) $\angle -45^\circ$ b) 0 c) 1
d) 0.7071 e) ninguno de los anteriores
- 11.5** Una cantidad que contiene toda la información de potencia sobre una carga dada es:
a) el factor de potencia b) la potencia aparente
c) la potencia promedio d) la potencia reactiva
e) la potencia compleja
- 11.6** La potencia reactiva se mide en:
a) watts b) VA
c) VAR d) ninguno de los anteriores
- 11.7** En el triángulo de potencia que aparece en la figura 11.34a), la potencia reactiva es de:
a) 1 000 VAR adelantada b) 1 000 VAR atrasada
c) 866 VAR adelantada d) 866 VAR atrasada

 


Figura 11.34 Para las preguntas de repaso 11.7 y 11.8.

- 11.8** En relación con el triángulo de potencia de la figura 11.34b), la potencia aparente es de:
a) 2 000 VA b) 1 000 VAR
c) 866 VAR d) 500 VAR
- 11.9** Una fuente se conecta a tres cargas Z_1 , Z_2 y Z_3 en paralelo. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es cierto?
a) $P = P_1 + P_2 + P_3$ b) $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
c) $S = S_1 + S_2 + S_3$ d) $S = S_1 + S_2 + S_3$
- 11.10** El instrumento para medir la potencia promedio es el:
a) voltímetro b) amperímetro
c) wattímetro d) vórmetro
e) wathorímetro

Respuestas: 11.1a, 11.2c, 11.3c, 11.4d, 11.5e, 11.6c, 11.7d, 11.8a, 11.9c, 11.10c.

Problemas¹

Sección 11.2 Potencias instantánea y promedio

- 11.1** Si $v(t) = 160 \cos 50t$ V e $i(t) = -33 \sin(50t - 30^\circ)$ A, calcule la potencia instantánea y la potencia promedio.
- 11.2** Dado el circuito de la figura 11.35 halle la potencia promedio suministrada o absorbida por cada elemento.

 


Figura 11.35 Para el problema 11.2.

- 11.3** Una carga consta de un resistor de 60Ω en paralelo con un capacitor de $90 \mu\text{F}$. Si la carga está conectada a una fuente de

tensión $v_s(t) = 160 \cos 2\,000t$, halle la potencia promedio suministrada a la carga.

- 11.4** Halle la potencia promedio disipada por las resistencias del circuito de la figura 11.36. Después, verifique la conservación de la potencia.

 


Figura 11.36 Para el problema 11.4.

- 11.5** Suponiendo que $v_s = 8 \cos(2t - 40^\circ)$ V en el circuito de la figura 11.37, halle la potencia promedio provista a cada uno de los elementos pasivos.

¹ Empezando con el problema 11.22, a menos que se indique otra cosa, se supone que todos los valores de las corrientes y tensiones son rms.

 


Figura 11.37 Para el problema 11.5.

11.6 En referencia al circuito de la figura 11.38, $i_s = 6 \cos 10^3 t$ A. Halle la potencia promedio absorbida por el resistor de 50 Ω .

 


Figura 11.38 Para el problema 11.6.

11.7 Dado el circuito de la figura 11.39 halle la potencia promedio absorbida por el resistor de 10 Ω .

 


Figura 11.39 Para el problema 11.7.

11.8 En el circuito de la figura 11.40 determine la potencia promedio absorbida por el resistor de 40 Ω .

 


Figura 11.40 Para el problema 11.8.

11.9 En referencia al circuito del amplificador operacional de la figura 11.41, $V_s = 10/30^\circ$ V rms. Halle la potencia promedio absorbida por el resistor de 20 k Ω .

 


Figura 11.41 Para el problema 11.9.

11.10 En el circuito del amplificador operacional de la figura 11.42 halle la potencia promedio total absorbida por los resistores.

 


Figura 11.42 Para el problema 11.10.

11.11 En relación con la red de la figura 11.43 suponga que la impedancia de puerto es

$$Z_{ab} = \frac{R}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \angle -\tan^{-1} \omega RC$$

Halle la potencia promedio consumida por la red cuando $R = 10$ k Ω , $C = 200$ nF e $i = 33 \sin(377t + 22^\circ)$ mA.

 


Figura 11.43 Para el problema 11.11.

Sección 11.3 Máxima transferencia de potencia promedio

11.12 En referencia al circuito que se muestra en la figura 11.44, determine la impedancia de carga Z para la máxima transferencia de potencia (hacia Z). Calcule la máxima potencia absorbida por la carga.

 


Figura 11.44 Para el problema 11.12.

11.13 La impedancia de Thevenin de una fuente es $Z_{Th} = 120 + j60 \Omega$, mientras que la tensión pico de Thevenin es $V_{Th} = 165 + j0$ V. Determine la máxima potencia promedio disponible de la fuente.

11.14 Use la figura 11.45 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la máxima transferencia de potencia promedio.

 


Figura 11.45 Para el problema 11.14.

11.15 En el circuito de la figura 11.46 halle el valor de Z_L que absorberá la máxima potencia y el valor de esta.

 


Figura 11.46 Para el problema 11.15.

11.16 En referencia al circuito de la figura 11.47 halle el valor de Z_L que recibirá la máxima potencia del circuito. Luego, calcule la potencia suministrada a la carga Z_L .

 


Figura 11.47 Para el problema 11.16.

11.17 Calcule el valor de Z_L en el circuito de la figura 11.48 con objeto de que Z_L reciba la potencia máxima promedio. ¿Cuál es la potencia máxima promedio recibida por Z_L ?

 


Figura 11.48 Para el problema 11.17.

11.18 Halle el valor de Z_L en el circuito de la figura 11.49 para la transferencia de la potencia máxima.

 


Figura 11.49 Para el problema 11.18.

11.19 La resistencia variable R del circuito de la figura 11.50 se ajusta hasta que absorbe la máxima potencia promedio. Halle R y la máxima potencia promedio absorbida.

 


Figura 11.50 Para el problema 11.19.

11.20 La resistencia de carga R_L de la figura 11.51 se ajusta hasta que absorbe la máxima potencia promedio. Calcule el valor de R_L y la máxima potencia promedio.

 


Figura 11.51 Para el problema 11.20.

11.21 Suponiendo que la impedancia de carga debe ser puramente resistiva, ¿qué carga debería conectarse a las terminales a - b del circuito de la figura 11.52 de manera que se transfiera a la carga la máxima potencia?

 


Figura 11.52 Para el problema 11.21.

Sección 11.4 Valor eficaz o rms

11.22 Halle el valor rms de la onda senoidal rectificada que aparece en la figura 11.53.

 


Figura 11.53 Para el problema 11.22.

11.23 Use la figura 11.54 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo hallar el valor rms de una forma de onda.

 


Figura 11.54 Para el problema 11.23.

11.24 Determine el valor rms de la onda de la figura 11.55.

 


Figura 11.55 Para el problema 11.24.

11.25 Halle el valor rms de la señal que se muestra en la figura 11.56.

 


Figura 11.56 Para el problema 11.25.

11.26 Halle el valor eficaz de la onda de tensión mostrada en la figura 11.57.

 


Figura 11.57 Para el problema 11.26.

11.27 Calcule el valor rms de la onda de corriente mostrada en la figura 11.58.

 


Figura 11.58 Para el problema 11.27.

11.28 Halle el valor rms de la señal de tensión de la figura 11.59 así como la potencia promedio absorbida por un resistor de 2Ω cuando esa tensión se aplica en el resistor.

 


Figura 11.59 Para el problema 11.28.

11.29 Calcule el valor eficaz de la onda de corriente de la figura 11.60 y la potencia promedio suministrada a un resistor de 12Ω cuando esa corriente circula por el resistor.

 


Figura 11.60 Para el problema 11.29.

11.30 Calcule el valor rms de la onda que se presenta en la figura 11.61.

 


Figura 11.61 Para el problema 11.30.

11.31 Halle el valor rms de la señal que aparece en la figura 11.62.

 


Figura 11.62 Para el problema 11.31.

11.32 Obtenga el valor rms de la onda de corriente que se muestra en la figura 11.63.

 


Figura 11.63 Para el problema 11.32.

11.33 Determine el valor rms de la señal de la figura 11.64.

 


Figura 11.64 Para el problema 11.33.

11.34 Halle el valor eficaz de $f(t)$ definida en la figura 11.65.

 


Figura 11.65 Para el problema 11.34.

11.35 Un ciclo de la onda periódica de tensión se representa gráficamente en la figura 11.66. Halle el valor eficaz de la tensión. Note que el ciclo empieza en $t = 0$ y termina en $t = 6$ s.

 


Figura 11.66 Para el problema 11.35.

11.36 Calcule el valor rms de cada una de las siguientes funciones:

a) $i(t) = 10$ A b) $v(t) = 4 + 3 \cos 5t$ V
 c) $i(t) = 8 - 6 \sin 2t$ A d) $v(t) = 5 \sin t + 4 \cos t$ V

11.37 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo hallar el valor rms de la suma de corrientes múltiples.

Sección 11.5 Potencia aparente y factor de potencia

11.38 En relación con el sistema de potencia de la figura 11.67, halle: a) la potencia promedio, b) la potencia reactiva, c) el factor de potencia. Tome en cuenta que 220 V es un valor rms.

 


Figura 11.67 Para el problema 11.38.

11.39 Un motor de ca con impedancia $Z_L = 4.2 + j3.6 \Omega$ se alimenta con una fuente de 220 V a 60 Hz. a) Halle f_p , P y Q . b) Determine el capacitor requerido para conectarse en paralelo con el motor de manera que el factor de potencia se corrija y se iguale a la unidad.

11.40 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la potencia aparente y el factor de potencia.

11.41 Obtenga el factor de potencia de cada uno de los circuitos de la figura 11.68. Especifique si cada factor de potencia está adelantado o atrasado.

 
 


Figura 11.68 Para el problema 11.41.

Sección 11.6 Potencia compleja

11.42 Una fuente de 110 V (rms) a 60 Hz se aplica a una impedancia de carga Z . La potencia aparente que entra a la carga es de 120 VA con factor de potencia atrasado de 0.707.

- Calcule la potencia compleja.
- Encuentre la corriente rms suministrada a la carga.
- Determine Z .
- Suponiendo que $Z = R + j\omega L$ halle los valores de R y L .

11.43 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la potencia compleja.

11.44 Halle la potencia compleja provista por v_s a la red de la figura 11.69. Sea $v_s = 100 \cos 2000t$ V.

 


Figura 11.69 Para el problema 11.44.

11.45 La tensión entre los extremos de una carga y la corriente a través de ella están dadas por

$$v(t) = 20 + 60 \cos 100t \text{ V}$$

$$i(t) = 1 - 0.5 \sin 100t \text{ A}$$

Halle:

- los valores rms de la tensión y de la corriente
- la potencia promedio disipada en la carga

11.46 En relación con los siguientes fasores de tensión y corriente, calcule la potencia compleja, la potencia aparente, la potencia real y la potencia reactiva. Especifique si el f_p está adelantado o atrasado.

- a) $V = 220/\underline{30^\circ}$ V rms, $I = 0.5/\underline{60^\circ}$ A rms
- b) $V = 250/\underline{-10^\circ}$ V rms,
 $I = 6.2/\underline{-25^\circ}$ A rms
- c) $V = 120/\underline{0^\circ}$ V rms, $I = 2.4/\underline{-15^\circ}$ A rms
- d) $V = 160/\underline{45^\circ}$ V rms, $I = 8.5/\underline{90^\circ}$ A rms

11.47 En cada uno de los siguientes casos halle la potencia compleja, la potencia promedio y la potencia reactiva:

- a) $v(t) = 112 \cos(\omega t + 10^\circ)$ V,
 $i(t) = 4 \cos(\omega t - 50^\circ)$ A
- b) $v(t) = 160 \cos 377t$ V,
 $i(t) = 4 \cos(377t + 45^\circ)$ A
- c) $V = 80/\underline{60^\circ}$ V rms, $Z = 50/\underline{30^\circ}$ Ω
- d) $I = 10/\underline{60^\circ}$ A rms, $Z = 100/\underline{45^\circ}$ Ω

11.48 Determine la potencia compleja en los siguientes casos:

- a) $P = 269$ W, $Q = 150$ VAR (capacitiva)
- b) $Q = 2\,000$ VAR, fp = 0.9 (adelantado)
- c) $S = 600$ VA, $Q = 450$ VAR (inductiva)
- d) $V_{rms} = 220$ V, $P = 1$ kW,
 $|Z| = 40$ Ω (inductiva)

11.49 Halle la potencia compleja en los siguientes casos:

- a) $P = 4$ kW, fp = 0.86 (atrasado)
- b) $S = 2$ kVA, $P = 1.6$ kW (capacitiva)
- c) $V_{rms} = 208/\underline{20^\circ}$ V, $I_{rms} = 6.5/\underline{-50^\circ}$ A
- d) $V_{rms} = 120/\underline{30^\circ}$ V, $Z = 40 + j60$ Ω

11.50 Obtenga la impedancia total en los siguientes casos:

- a) $P = 1\,000$ W, fp = 0.8 (adelantado),
 $V_{rms} = 220$ V
- b) $P = 1\,500$ W, $Q = 2\,000$ VAR (inductiva),
 $I_{rms} = 12$ A
- c) $S = 4\,500/\underline{60^\circ}$ VA, $V = 120/\underline{45^\circ}$ V

11.51 Para el circuito completo de la figura 11.70, calcule:

- a) el factor de potencia
- b) la potencia promedio provista por la fuente
- c) la potencia reactiva
- d) la potencia aparente
- e) la potencia compleja

 


Figura 11.70 Para el problema 11.51.

11.52 En el circuito de la figura 11.71, el dispositivo *A* recibe 2 kW con fp atrasado de 0.8, el dispositivo *B* recibe 3 kVA con fp adelantado de 0.4, mientras que el dispositivo *C* es inductivo y consume 1 kW y recibe 500 VAR.

- a) Determine el factor de potencia del sistema completo.
- b) Halle I dado que $V_s = 120/\underline{45^\circ}$ V ms.

 


Figura 11.71 Para el problema 11.52.

11.53 En el circuito de la figura 11.72, la carga *A* recibe 4 kVA con fp adelantado de 0.8. La carga *B* recibe 2.4 kVA con fp atrasado de 0.6. El bloque *C* es una carga inductiva que consume 1 kW y recibe 500 VAR.

- a) Determine I .
- b) Calcule el factor de potencia de la combinación.

 


Figura 11.72 Para el problema 11.53.

Sección 11.7 Conservación de la potencia de ca

11.54 En la red de la figura 11.73 halle la potencia compleja absorbida por cada elemento.

 


Figura 11.73 Para el problema 11.54.

11.55 Use la figura 11.74 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la conservación de la potencia de ca.

 


Figura 11.74 Para el problema 11.55.

11.56 Obtenga la potencia compleja provista por la fuente del circuito de la figura 11.75.

 


Figura 11.75 Para el problema 11.56.

11.57 En el circuito de la figura 11.76 halle las potencias promedio, reactiva y compleja suministradas por la fuente dependiente de corriente.

 


Figura 11.76 Para el problema 11.57.

11.58 Obtenga la potencia compleja suministrada a la resistencia de 10 kΩ en la figura 11.77, abajo.

 


Figura 11.77 Para el problema 11.58.

11.59 Calcule la potencia reactiva en el inductor y el capacitor del circuito de la figura 11.78.

 


Figura 11.78 Para el problema 11.59.

11.60 En alusión al circuito de la figura 11.79 halle V_o y el factor de potencia de entrada.

 


Figura 11.79 Para el problema 11.60.

11.61 Dado el circuito de la figura 11.80 halle I_o y la potencia compleja total suministrada.

 


Figura 11.80 Para el problema 11.61.

11.62 En relación con el circuito de la figura 11.81 halle V_s .

 


Figura 11.81 Para el problema 11.62.

11.63 Halle I_o en el circuito de la figura 11.82.

 


Figura 11.82 Para el problema 11.63.

11.64 Determine I_s en el circuito de la figura 11.83 si la fuente de tensión suministra 2.5 kW y 0.4 kVAR (adelantada).

 


Figura 11.83 Para el problema 11.64.

11.65 En el circuito de amplificador operacional de la figura 11.84, $v_s = 4 \cos 104t$ V. Halle la potencia promedio suministrada al resistor de 50 kΩ.

 


Figura 11.84 Para el problema 11.65.

11.66 Obtenga la potencia promedio absorbida por el resistor de 6 kΩ en el circuito del amplificador operacional de la figura 11.85.

 


Figura 11.85 Para el problema 11.66.

- 11.67** En relación con el circuito de amplificador operacional de la figura 11.86, calcule:
- la potencia compleja provista por la fuente de tensión
 - la potencia disipada promedio en el resistor de $12\ \Omega$

 


Figura 11.86 Para el problema 11.67.

- 11.68** Calcule la potencia compleja suministrada por la fuente de corriente en el circuito RLC en serie de la figura 11.87.

 


Figura 11.87 Para el problema 11.68.

Sección 11.8 Corrección del factor de potencia

- 11.69** En el circuito de la figura 11.88.
- ¿Cuál es el factor de potencia?
 - ¿Cuál es la potencia promedio disipada?
 - ¿Cuál es el valor de la capacitancia que dará por resultado un factor de potencia unitario al conectarse a la carga?

 


Figura 11.88 Para el problema 11.69.

- 11.70** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la corrección del factor de potencia.
- 11.71** Tres cargas se conectan en paralelo con una fuente $120/0^\circ$ V rms. La carga 1 absorbe 60 kVAR con fp atrasado = 0.85, la carga 2 absorbe 90 kW y 50 kVAR adelantada y la carga 3 absorbe 100 kW con fp = 1. *a)* Halle la impedancia equivalente. *b)* Calcule el factor de potencia de la combinación en paralelo. *c)* Determine la corriente suministrada por la fuente.
- 11.72** Dos cargas conectadas en paralelo toman un total de 2.4 kW, con fp atrasado de 0.8, de una línea a 120 V rms y 60 Hz. Una de las cargas absorbe 1.5 kW con fp atrasado de 0.707. Determine: *a)* el fp de la segunda carga, *b)* el elemento en paralelo requerido para corregir el fp de las dos cargas y convertirlo en atrasado de 0.9.
- 11.73** Una alimentación de 240 V rms a 60 Hz abastece a una carga de 10 kW (resistiva), 15 kVAR (capacitiva) y 22 kVAR (inductiva). Halle:

- la potencia aparente
- la corriente tomada de la alimentación
- la capacidad nominal de kVAR y la capacitancia requeridas para mejorar el factor de potencia a atrasado de 0.96
- la corriente tomada de la alimentación en las nuevas condiciones de factor de potencia

- 11.74** Una fuente de 120 V rms a 60 Hz alimenta a dos cargas conectadas en paralelo, como se observa en la figura 11.89.
- Halle el factor de potencia de la combinación en paralelo.
 - Calcule el valor de la capacitancia conectada en paralelo que elevará el factor de potencia a la unidad.

 


Figura 11.89 Para el problema 11.74.

- 11.75** Considere el sistema de potencia que se muestra en la figura 11.90. Calcule:
- la potencia compleja total
 - el factor de potencia

 


Figura 11.90 Para el problema 11.75.

Sección 11.9 Aplicaciones

- 11.76** Obtenga la lectura del wattímetro del circuito de la figura 11.91.

 


Figura 11.91 Para el problema 11.76.

- 11.77** ¿Cuál es la lectura del wattímetro en la red de la figura 11.92?

 


Figura 11.92 Para el problema 11.77.

- 11.78** Halle la lectura del wattímetro del circuito que aparece en la figura 11.93.

 


Figura 11.93 Para el problema 11.78.

- 11.79** Determine la lectura del wattímetro del circuito de la figura 11.94.

 


Figura 11.94 Para el problema 11.79.

- 11.80** El circuito de la figura 11.95 representa un wattímetro conectado a una red de ca.

- Halle la corriente de carga.
- Calcule la lectura del wattímetro.

 


Figura 11.95 Para el problema 11.80.

- 11.81** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo corregir el factor de potencia a valores diferentes de la unidad.

- 11.82** Una fuente de 240 V rms a 60 Hz alimenta a una combinación en paralelo de un calentador de 5 kW y un motor de inducción de 30 kVA cuyo factor de potencia es de 0.82. Determine:

- la potencia aparente del sistema
- la potencia reactiva del sistema
- la capacidad nominal de kVA de un capacitor requerida para ajustar el factor de potencia del sistema a atrasado de 0.9
- el valor del capacitor requerido

- 11.83** Las mediciones de un osciloscopio indican que la tensión entre los extremos de una carga y la corriente a través de ella son, respectivamente, $210/\underline{60^\circ}$ V y $8/\underline{25^\circ}$ A. Determine:

- la potencia real
- la potencia aparente
- la potencia reactiva
- el factor de potencia

- 11.84** Un usuario tiene un consumo anual de 1 200 MWh con una demanda máxima de 2.4 MVA. El cargo por demanda máxima es de \$30 por kVA al año, y el cargo de energía por kWh es de 4 centavos.

- Determine el costo anual de energía.
- Calcule el cargo por kWh con una tarifa uniforme si los ingresos de la compañía suministradora de energía deben ser los mismos que en el caso de una tarifa en dos partes.

- 11.85** Un sistema doméstico de un circuito monofásico de tres hilos permite la operación de aparatos tanto de 120 V como de 240 V a 60 Hz. Este circuito doméstico se modela como se indica en la figura 11.96. Calcule:

- las corrientes I_1 , I_2 e I_n
- la potencia compleja total suministrada
- el factor de potencia total del circuito

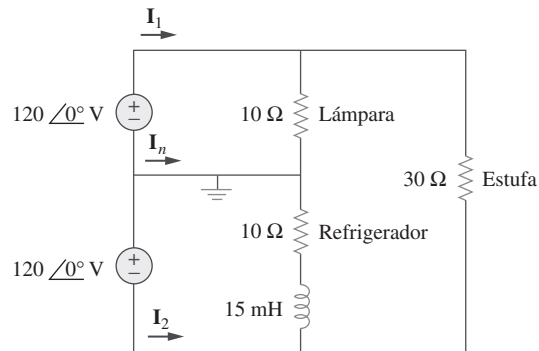


Figura 11.96 Para el problema 11.85.

Problemas de mayor extensión

- 11.86** Un transmisor suministra potencia máxima a una antena cuando esta se ajusta para representar una carga de una resistencia de 75 Ω en serie con una inductancia de 4 μH. Si el transmisor opera a 4.12 MHz, halle su impedancia interna.

- 11.87** En un transmisor de televisión, un circuito en serie tiene una impedancia de 3 kΩ y una corriente total de 50 mA. Si la tensión en la resistencia es de 80 V, ¿cuál es el factor de potencia del circuito?

- 11.88** Cierta circuito electrónico se conecta a una línea de ca de 110 V. El valor cuadrático medio de la corriente tomada es de 2 A, con un ángulo de fase de 55°.

- Halle la potencia real que toma el circuito.
- Calcule la potencia aparente.

- 11.89** Un calefactor industrial tiene una etiqueta en la que se lee: 210 V 60 Hz 12 kVA fp atrasado 0.78. Determine:

- las potencias aparente y compleja
- la impedancia del calentador

- *11.90** Un turbogenerador de 2 000 kW con factor de potencia de 0.85 opera en la carga nominal. Se agrega una carga adicional

* Un asterisco indica un problema difícil.

de 300 kW con factor de potencia de 0.8. ¿Qué kVAR de capacitores se requiere para operar el turbogenerador pero evitando que se sobrecargue?

11.91 La etiqueta de un motor eléctrico contiene la siguiente información:

- Tensión de línea: 220 V rms
- Corriente de línea: 15 A rms
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Potencia: 2 700 W

Determine el factor de potencia (atrasado) del motor. Halle el valor de la capacitancia C que debe conectarse a través del motor para elevar el fp a la unidad.

11.92 Como se muestra en la figura 11.97, una línea alimentadora de 550 V abastece a una planta industrial compuesta por un motor que toma 60 kW con fp (inductivo) de 0.75, un capacitor con capacidad nominal de 20 kVAR y una iluminación que toma 20 kW.

- a) Calcule la potencia reactiva y la potencia aparente totales absorbidas por la planta.
- b) Determine el fp total.
- c) Halle la corriente en la línea alimentadora.

 


Figura 11.97 Para el problema 11.92.

11.93 Una fábrica tiene las siguientes cuatro cargas principales:

- Un motor con capacidad nominal de 5 hp, fp atrasado de 0.8 (1 hp = 0.7457 kW)
- Un calefactor con capacidad nominal de 1.2 kW, fp de 1.0.
- Diez focos de 120 W.
- Un motor síncrono con capacidad nominal de 1.6 kVAR, fp adelantado de 0.6.

- a) Calcule las potencias real y reactiva totales.
- b) Halle el factor de potencia total.

11.94 Una subestación de 1 MVA opera en plena carga con un factor de potencia de 0.7. Se desea elevar este a 0.95 instalando capacitores. Suponga que las nuevas instalaciones de subestación y distribución tienen un costo de \$120 por kVA instalado, y que los capacitores tienen un costo de \$30 por kVA instalado.

- a) Calcule el costo de los capacitores necesarios.
- b) Halle los ahorros en capacidad liberada de la subestación.
- c) ¿Son convenientes económicamente los capacitores para incrementar implícitamente la capacidad de la subestación?

11.95 Un capacitor acoplador se utiliza para bloquear la corriente de cd de un amplificador, como se advierte en la figura 11.98a). El amplificador y el capacitor actúan como la fuente, mientras que el altavoz es la carga, como se indica en la figura 11.98b).

- a) ¿A qué frecuencia se transfiere la potencia máxima al altavoz?
- b) Si $V_s = 4.6$ V rms, ¿cuánta potencia se suministra al altavoz a esa frecuencia?

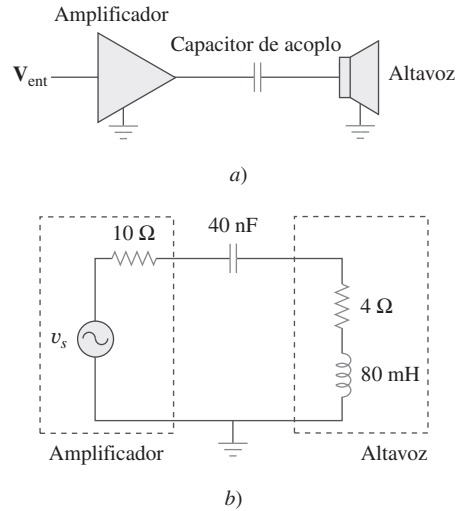


Figura 11.98 Para el problema 11.95.

11.96 Un amplificador de potencia tiene una impedancia de salida de $40 + j8 \Omega$. Produce una tensión de salida sin carga de 146 V a 300 Hz.

- a) Determine la impedancia de la carga que logra la transferencia de potencia máxima.
- b) Calcule la potencia de la carga en esta condición de equilibrio.

11.97 Un sistema de transmisión de potencia se modela como se muestra en la figura 11.99. Si $V_s = 240 \angle 0^\circ$ rms halle la potencia promedio absorbida por la carga.

 


Figura 11.99 Para el problema 11.97.

Circuitos trifásicos

Quien no puede perdonar a los demás, rompe el puente que él mismo debe cruzar.

—G. Herbert

Mejore sus habilidades y su carrera

CRITERIOS ABET EC 2000 (3.e), capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

La “capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería” es precisamente lo que se desarrolla y refuerza en usted con este libro de texto. De hecho, seguir nuestro proceso de resolución de problemas de seis pasos está específicamente diseñado para lograrlo. Le recomendamos aplicar ese proceso tanto como sea posible. Quizá le agrade saber que dicho proceso da buenos resultados incluso en cursos no relacionados con la ingeniería.

CRITERIOS ABET EC 2000 (f), comprensión de la responsabilidad profesional y ética.

Una “comprensión de la responsabilidad profesional y ética” es necesaria en cada ingeniero. Hasta cierto punto, se trata de algo muy personal. Usted sabe que esto es algo que se espera de usted, así que le ofrezco algunos indicadores para ayudarle a desarrollar esa comprensión. Una de mis maneras favoritas de entender esto es que un ingeniero tiene la responsabilidad de contestar lo que llamo la “pregunta no hecha”. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagine que su automóvil tiene un problema con la transmisión y lo ofrece en venta. Un posible cliente le pregunta si hay un problema en el cojinete de la rueda delantera derecha. Usted responde que no. Sin embargo, como ingeniero debe informar al posible cliente que hay un problema con la transmisión, aunque él no haya hecho esta pregunta.

Su responsabilidad, tanto profesional como ética, es actuar de tal manera que no perjudique a quienes lo rodean y a aquellos ante quienes tiene que rendir cuentas. Evidentemente, mejorar esta capacidad demandará de usted tiempo y madurez. Le recomiendo practicarla buscando las características profesionales y éticas de sus actividades diarias.

 


Foto de Charles Alexander

12.1 Introducción

Hasta aquí se ha tratado acerca de circuitos monofásicos. Un sistema monofásico de potencia de ca consta de un generador conectado a través de un par de conductores (una línea de transmisión) a una carga. En la figura 12.1a) aparece un sistema monofásico de dos conductores, donde V_p es la magnitud de la tensión de fuente y ϕ la fase. Más co-

Nota histórica: Thomas Edison inventó el sistema de tres conductores, usando tres conductores en vez de cuatro.

 


Figura 12.1 Sistemas monofásicos: a) tipo de dos conductores, b) tipo de tres conductores.

 


Figura 12.2 Sistema bifásico de tres conductores.

mún en la práctica es un sistema monofásico de tres conductores, como el que aparece en la figura 12.1b). Este sistema contiene dos fuentes idénticas (de igual magnitud y de la misma fase) conectadas a dos cargas por medio de dos conductores exteriores y el neutro. Por ejemplo, el sistema doméstico normal es un sistema monofásico de tres conductores, porque las tensiones entre las terminales tienen la misma magnitud y la misma fase. Tal sistema permite la conexión de aparatos tanto de 120 V como de 240 V.

Los circuitos o sistemas en los que las fuentes de ca operan a la misma frecuencia pero en diferentes fases se conocen como *polifásicos*. En la figura 12.2 se muestra un sistema bifásico de tres conductores, y en la figura 12.3 un sistema trifásico de cuatro conductores. A diferencia de un sistema monofásico, uno bifásico se produce con un generador que consta de dos bobinas dispuestas en forma perpendicular entre sí a fin de que la tensión generada por una se atrase 90° de la otra. Por la misma razón, un sistema trifásico se produce con un generador que consta de tres fuentes con la misma amplitud y frecuencia, pero desfasadas 120° entre sí. Dado que el sistema trifásico es con mucho el sistema polifásico más frecuente y económico, este capítulo tratará principalmente de los sistemas trifásicos.

Los sistemas trifásicos son importantes por al menos tres razones. Primero, casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica, a una frecuencia de utilización de 60 Hz ($\omega = 377$ rad/s) en Estados Unidos, o de 50 Hz ($\omega = 314$ rad/s) en otras partes del mundo. Cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas, se les toma del sistema trifásico en vez de generarlas en forma independiente. Y aun si se necesitan más de tres fases, como en la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efectos de fundición, es posible obtenerlas manipulando las tres fases provistas. Segundo, la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante (no pulsante), como se verá en la sección 12.7. Esto produce una transmisión uniforme de potencia y menos vibración de las máquinas trifásicas. Tercero, respecto del mismo monto de potencia, el sistema trifásico es más económico que el monofásico. La cantidad de alambre conductor requerida para un sistema trifásico es menor que la requerida para un sistema monofásico equivalente.

Se comenzará con una explicación de las tensiones trifásicas balanceadas. Después se analizará cada una de las cuatro posibles configuraciones de los sistemas trifásicos balanceados. También se tratará el análisis de sistemas trifásicos desbalanceados. Se aprenderá a usar *PSpice for Windows* para analizar un sistema trifásico balanceado o desbalanceado. Por último, los conceptos de este capítulo se aplicarán a la medición de la potencia trifásica y a la instalación eléctrica residencial.

Perfiles históricos



Cortesía de Smithsonian Institution

Nikola Tesla (1856-1943) fue un ingeniero croata-estadounidense cuyos inventos, entre ellos el motor de inducción y el primer sistema polifásico de potencia de ca, influyeron enormemente en la resolución a favor de la ca del debate entre esta y la cd. También fue responsable de la adopción de 60 Hz como norma de los sistemas de potencia de ca en Estados Unidos.

Nacido en Austria-Hungría (hoy Croacia) e hijo de un eclesiástico, Tesla poseía una memoria increíble y una marcada afinidad con las matemáticas. Se trasladó a Estados Unidos en 1884, y al principio trabajó para Thomas Edison. En ese entonces, en aquel país se libraba la “batalla de las corrientes”; George Westinghouse (1846-1914) promovía la ca y Thomas Edison dirigía firmemente a las fuerzas de la cd. Tesla se apartó de Edison y se unió a Westinghouse, a causa de su interés en la ca. Por medio de Westinghouse, Tesla obtuvo el prestigio y aceptación de su sistema polifásico de generación, transmisión y distribución de ca. Consiguió en vida 700 patentes. Sus demás inventos incluyen un aparato de alta tensión (la bobina de Tesla) y un sistema de transmisión inalámbrico. La unidad de densidad de flujo magnético, el tesla, se llama así en su honor.

12.2 Tensiones trifásicas balanceadas

Las tensiones trifásicas se producen a menudo con un generador (o alternador) trifásico de ca, la apariencia de cuya sección transversal se muestra en la figura 12.4. Este generador consta básicamente de un imán giratorio (llamado *rotor*) rodeado por un devanado estacionario (llamado *estator*). Tres devanados o bobinas independientes con terminales $a-a'$, $b-b'$ y $c-c'$ se disponen físicamente alrededor del estator a 120° de distancia entre sí. Las terminales a y a' , por ejemplo, representan uno de los extremos de las bobinas, en dirección hacia la página, y el otro extremo de las bobinas, hacia fuera de la página. Al girar el rotor, su campo magnético “corta” el flujo de las tres bobinas e induce tensiones en ellas. A causa de que las bobinas se hallan a 120° de distancia entre sí, las tensiones inducidas en ellas son iguales en magnitud pero están desfasadas 120° (figura 12.5). Puesto que cada bobina puede considerarse en sí misma un generador monofásico, el generador trifásico puede suministrar potencia a cargas tanto monofásicas como trifásicas.

 
 


Figura 12.3 Sistema trifásico de cuatro conductores.

Figura 12.4 Generador trifásico.

Un sistema trifásico común consta de tres fuentes de tensión conectadas a cargas mediante tres o cuatro conductores (o líneas de transmisión). (Las fuentes trifásicas de corriente son muy escasas.) Un sistema trifásico equivale a tres circuitos monofásicos. Las fuentes de tensión pueden conectarse en estrella, como se observa en la figura 12.6a), o en delta, como en la figura 12.6b).

 


Figura 12.6 Fuentes trifásicas de tensión: a) conectadas en Y, b) conectadas en Δ.

Considérense por ahora las tensiones conectadas en estrella de la figura 12.6a). Las tensiones V_{an} , V_{bn} y V_{cn} se encuentran respectivamente entre las líneas a , b y c y la línea neutra n . Esas tensiones se llaman *tensiones de fase*. Si las fuentes de tensión tienen la misma amplitud y frecuencia ω y están desfasadas 120° entre sí, se dice que las tensiones están *balanceadas*. Esto implica que

$$V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = 0 \tag{12.1}$$

$$|V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}| \tag{12.2}$$

 


Figura 12.7 Secuencias de fases: a) *abc* o secuencia positiva, b) *acb* o secuencia negativa.

Por una costumbre común en sistemas de potencia, en este capítulo la tensión y la corriente están en valores rms, a menos que se indique otra cosa.

La secuencia de fases también puede concebirse como el orden en que las tensiones de fase llegan a sus valores pico (o máximos) respecto al tiempo.

Recordatorio: Al incrementarse el tiempo, cada fasor (o sinor) gira a una velocidad angular ω .

Así,

Las **tensiones de fase balanceadas** son de igual magnitud y están desfasadas 120° entre sí.

Dado que las tensiones trifásicas están desfasadas 120° entre sí, hay dos combinaciones posibles. Una posibilidad aparece en la figura 12.7a) y se expresa matemáticamente como

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= V_p \angle 0^\circ \\ \mathbf{V}_{bn} &= V_p \angle -120^\circ \\ \mathbf{V}_{cn} &= V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ \end{aligned} \quad (12.3)$$

donde V_p es el valor eficaz o rms de las tensiones de fase. Esto se conoce como *secuencia abc* o *secuencia positiva*. En esta secuencia de fases, \mathbf{V}_{an} se adelanta a \mathbf{V}_{bn} , la que a su vez se adelanta a \mathbf{V}_{cn} . Esta secuencia se produce cuando el rotor de la figura 12.4 gira en sentido contrahorario. La otra posibilidad aparece en la figura 12.7b) y está dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= V_p \angle 0^\circ \\ \mathbf{V}_{cn} &= V_p \angle -120^\circ \\ \mathbf{V}_{bn} &= V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ \end{aligned} \quad (12.4)$$

Esto se llama *secuencia acb* o *secuencia negativa*. En esta secuencia de fases, \mathbf{V}_{an} se adelanta a \mathbf{V}_{cn} , la que a su vez se adelanta a \mathbf{V}_{bn} . La secuencia *acb* se produce cuando el rotor de la figura 12.4 gira en la dirección de las manecillas del reloj. Es fácil demostrar que las tensiones en las ecuaciones (12.3) o (12.4) satisfacen las ecuaciones (12.1) y (12.2). Por ejemplo, partiendo de la ecuación (12.3).

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} + \mathbf{V}_{bn} + \mathbf{V}_{cn} &= V_p \angle 0^\circ + V_p \angle -120^\circ + V_p \angle +120^\circ \\ &= V_p (1.0 - 0.5 - j0.866 - 0.5 + j0.866) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (12.5)$$

La **secuencia de fases** es el orden temporal en que las tensiones pasan por sus respectivos valores máximos.

La secuencia de fases está determinada por el orden en que los fasores pasan por un punto fijo en el diagrama de fase.

En la figura 12.7a), mientras los fasores giran en dirección contraria a las manecillas del reloj con la frecuencia ω , pasan por el eje horizontal en una secuencia *abcabca*... Así, esta secuencia es *abc*, *bca* o *cab*. De igual manera, en cuanto a los fasores de la figura 12.7b), al girar en dirección contraria a las manecillas del reloj pasan por el eje horizontal en una secuencia *acbacba*... Esto describe a la secuencia *acb*. La secuencia de fases es importante en la distribución de potencia trifásica. Determina la dirección de la rotación de un motor conectado a la fuente de potencia, por ejemplo.

Al igual que las conexiones del generador, una carga trifásica puede conectarse en estrella o en delta, dependiendo de la aplicación final. En la figura 12.8a) se presenta una carga conectada en estrella, y en la figura 12.8b) una carga conectada en delta. La línea neutra de la figura 12.8a) puede existir o no, dependiendo de si el sistema es de cuatro o de tres conductores. (Y, desde luego, una conexión neutra es topológicamente imposible en una conexión en delta.) Se dice que una carga conectada en estrella o en delta está *desbalanceada* si las impedancias de fase no son iguales en magnitud o fase.

Una **carga balanceada** es aquella en la que las impedancias de las fases son iguales en magnitud y en fase.

En una carga *balanceada* conectada en estrella,

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y \tag{12.6}$$

donde Z_Y es la impedancia de carga por fase. En una carga *balanceada* conectada en delta,

$$Z_a = Z_b = Z_c = Z_\Delta \tag{12.7}$$

donde Z_Δ es la impedancia de carga por fase en este caso. Recuérdese de la ecuación (9.69) que

$$Z_\Delta = 3Z_Y \quad \text{o} \quad Z_Y = \frac{1}{3}Z_\Delta \tag{12.8}$$

así que se sabe que una carga conectada en estrella puede transformarse en una carga conectada en delta, o viceversa, con el uso de la ecuación (12.8).

Puesto que tanto la fuente trifásica como la carga trifásica pueden conectarse ya sea en estrella o en delta, se tienen cuatro conexiones posibles:

- Conexión Y-Y (es decir, fuente conectada en Y con carga conectada en Y).
- Conexión Y- Δ .
- Conexión Δ - Δ .
- Conexión Δ -Y.

En las secciones subsecuentes se considerará cada una de estas posibles configuraciones.

Conviene mencionar aquí que una carga balanceada conectada en delta es más común que una carga balanceada conectada en estrella. Esto se debe a la facilidad con la que pueden añadirse o retirarse cargas de cada fase de una carga conectada en delta. Esto es muy difícil con una carga conectada en estrella, porque la línea neutra podría no estar accesible. Por otra parte, las fuentes conectadas en delta no son comunes en la práctica, a causa de la corriente circulante que se producirá en la malla en delta si las tensiones trifásicas están levemente desbalanceadas.

 


Figura 12.8 Dos posibles configuraciones de cargas trifásicas: a) conexión en Y, b) conexión en Δ .

Recordatorio: Una carga conectada en Y consta de tres impedancias conectadas a un nodo neutro, mientras que una carga conectada en Δ consta de tres impedancias conectadas a lo largo de una malla. La carga está balanceada cuando las tres impedancias son iguales en cualquiera de ambos casos.

Determine la secuencia de fases del conjunto de tensiones

Ejemplo 12.1

$$v_{an} = 200 \cos(\omega t + 10^\circ)$$

$$v_{bn} = 200 \cos(\omega t - 230^\circ), \quad v_{cn} = 200 \cos(\omega t - 110^\circ)$$

Solución: Las tensiones pueden expresarse en forma fasorial como

$$V_{an} = 200 \angle 10^\circ \text{ V}, \quad V_{bn} = 200 \angle -230^\circ \text{ V}, \quad V_{cn} = 200 \angle -110^\circ \text{ V}$$

Es notorio que V_{an} se adelanta a V_{cn} en 120° , y que V_{cn} se adelanta a su vez a V_{bn} en 120° . Así, se tiene una secuencia *acb*.

Dado que $V_{bn} = 110 \angle 30^\circ \text{ V}$, halle V_{an} y V_{cn} suponiendo una secuencia positiva (*abc*).

Problema de práctica 12.1

Respuesta: $110 \angle 150^\circ \text{ V}, 110 \angle -90^\circ \text{ V}.$

12.3 Conexión estrella-estrella balanceada

Se comenzará por el sistema Y-Y, porque cualquier sistema trifásico balanceado puede reducirse a un sistema Y-Y equivalente. Por lo tanto, el análisis de este sistema debe considerarse la clave para resolver todos los sistemas trifásicos balanceados.

Un **sistema Y-Y balanceado** es un sistema trifásico con fuente balanceada conectada en Y y carga balanceada conectada en Y.

Considérese el sistema Y-Y balanceado de cuatro conductores de la figura 12.9, en el que una carga conectada en Y se conecta a una fuente conectada en Y. Se supone una carga balanceada, de modo que las impedancias de carga son iguales. Aunque la impedancia Z_Y es la impedancia de carga total por fase, también puede concebirse como la suma de la impedancia de fuente Z_s , la impedancia de línea Z_ℓ y la impedancia de carga Z_L de cada fase, ya que estas impedancias están en serie. Como se ilustra en la figura 12.9, Z_s denota la impedancia interna del devanado de fase del generador; Z_ℓ es la impedancia de la línea que une a una fase de la fuente con una fase de la carga; Z_L es la impedancia de cada fase de la carga, y Z_n es la impedancia de la línea neutra. Así, en general,

$$Z_Y = Z_s + Z_\ell + Z_L \tag{12.9}$$

 


Figura 12.9 Sistema Y-Y balanceado, en el que se indican las impedancias de fuente, línea y carga.

Z_s y Z_ℓ suelen ser muy reducidas en comparación con Z_L , de modo que puede suponerse que $Z_Y = Z_L$ si no se da ninguna impedancia de fuente o línea. En todo caso, mediante la agrupación de las impedancias, el sistema Y-Y de la figura 12.9 puede simplificarse en el que se muestra en la figura 12.10.

Suponiendo la secuencia positiva, las tensiones de fase (o tensiones línea-neutro) son

$$V_{an} = V_p / 0^\circ \tag{12.10}$$

$$V_{bn} = V_p / -120^\circ, \quad V_{cn} = V_p / +120^\circ$$

Las tensiones línea-línea, o simplemente tensiones de línea, V_{ab} , V_{bc} y V_{ca} se relacionan con las tensiones de fase. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} V_{bc} &= V_{an} + V_{nb} = V_{an} - V_{bn} = V_p / 0^\circ - V_p / -120^\circ \\ &= V_p \left(1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} V_p / 30^\circ \end{aligned} \tag{12.11a}$$

 


Figura 12.10 Conexión Y-Y balanceada.

De igual manera puede obtenerse

$$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{bn} - \mathbf{V}_{cn} = \sqrt{3}V_p \angle -90^\circ \quad (12.11b)$$

$$\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{cn} - \mathbf{V}_{an} = \sqrt{3}V_p \angle -210^\circ \quad (12.11c)$$

Por lo tanto, la magnitud de las tensiones de línea V_L es $\sqrt{3}$ veces la magnitud de las tensiones de fase V_p , o

$$\boxed{V_L = \sqrt{3} V_p} \quad (12.12)$$

donde $V_p = |\mathbf{V}_{an}| = |\mathbf{V}_{bn}| = |\mathbf{V}_{cn}| \quad (12.13)$

y $V_L = |\mathbf{V}_{ab}| = |\mathbf{V}_{bc}| = |\mathbf{V}_{ca}| \quad (12.14)$

Asimismo, las tensiones de línea se adelantan respecto a las tensiones de fase correspondientes en 30° . La figura 12.11a) ilustra esto. Esta figura también indica cómo determinar \mathbf{V}_{ab} a partir de las tensiones de fase, en tanto que la figura 12.11b) indica lo mismo acerca de las tres tensiones de línea. Nótese que \mathbf{V}_{ab} se adelanta a \mathbf{V}_{bc} en 120° y \mathbf{V}_{bc} se adelanta a \mathbf{V}_{ca} en 120° , de manera que las tensiones de línea suman cero, al igual que las tensiones de fase.

Al aplicar la LTK a cada fase de la figura 12.10, se obtienen las corrientes de línea como

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a &= \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_Y}, & \mathbf{I}_b &= \frac{\mathbf{V}_{bn}}{\mathbf{Z}_Y} = \frac{\mathbf{V}_{an} \angle -120^\circ}{\mathbf{Z}_Y} = \mathbf{I}_a \angle -120^\circ \\ \mathbf{I}_c &= \frac{\mathbf{V}_{cn}}{\mathbf{Z}_Y} = \frac{\mathbf{V}_{an} \angle -240^\circ}{\mathbf{Z}_Y} = \mathbf{I}_a \angle -240^\circ \end{aligned} \quad (12.15)$$

Se infiere fácilmente que las corrientes de línea suman cero,

$$\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c = 0 \quad (12.16)$$

de modo que $\mathbf{I}_n = -(\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c) = 0 \quad (12.17a)$

o sea $\mathbf{V}_{nN} = \mathbf{Z}_n \mathbf{I}_n = 0 \quad (12.17b)$

lo cual quiere decir que la tensión en el conductor neutro es de cero. Así pues, la línea neutra puede eliminarse sin afectar el sistema. De hecho, en transmisión de potencia de larga distancia se emplean conductores en múltiplos de tres en los que la tierra actúa como el conductor neutro. Los sistemas de potencia que se diseñan de esta manera se aterrizan cuidadosamente en todos los puntos críticos para garantizar la seguridad.

Mientras que la corriente *de línea* es la corriente en cada línea, la corriente *de fase* es la corriente en cada fase de la fuente o la carga. En el sistema Y-Y, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Se usará un solo subíndice en las corrientes de línea, porque es natural y convencional suponer que las corrientes de línea fluyen de la fuente a la carga.

Otra forma de analizar un sistema Y-Y balanceado es hacerlo “por fase”. Se examina una fase, la fase *a* por ejemplo, y se analiza el circuito monofásico equivalente de la figura 12.12. El análisis monofásico produce la corriente de línea \mathbf{I}_a como

$$\boxed{\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_Y}} \quad (12.18)$$

A partir de \mathbf{I}_a , se aplica la secuencia de fases para obtener las demás corrientes de línea. Así, en tanto el sistema esté balanceado, basta con analizar una fase. Esto puede hacerse aun si la línea neutra está ausente, como en el sistema de tres conductores.

 


Figura 12.11 Diagramas fasoriales que ilustran la relación entre tensiones de línea y las de fase.

 


Figura 12.12 Circuito monofásico equivalente.

Ejemplo 12.2

Calcule las corrientes de línea del sistema Y-Y de tres conductores de la figura 12.13.

 


Figura 12.13 Sistema Y-Y de tres conductores, para el ejemplo 12.2.

Solución: El circuito trifásico de la figura 12.13 está balanceado; se le puede reemplazar por su circuito monofásico equivalente, como el de la figura 12.12. I_a se obtiene del análisis monofásico como

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_Y}$$

donde $Z_Y = (5 - j2) + (10 + j8) = 15 + j6 = 16.155 \angle 21.8^\circ$. Así,

$$I_a = \frac{110 \angle 0^\circ}{16.155 \angle 21.8^\circ} = 6.81 \angle -21.8^\circ \text{ A}$$

Como las tensiones de fuente de la figura 12.13 están en secuencia positiva, las corrientes de línea también están en secuencia positiva:

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 6.81 \angle -141.8^\circ \text{ A}$$

$$I_c = I_a \angle -240^\circ = 6.81 \angle -261.8^\circ \text{ A} = 6.81 \angle 98.2^\circ \text{ A}$$

Problema de práctica 12.2

Un generador trifásico balanceado conectado en Y con una impedancia de $0.4 + j0.3 \Omega$ por fase se conecta con una carga balanceada conectada en Y con una impedancia de $24 + j19 \Omega$ por fase. La línea que une al generador y la carga tiene una impedancia de $0.6 + j0.7 \Omega$ por fase. Suponiendo una secuencia positiva de las tensiones de fuente y que $V_{an} = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$ halle: a) las tensiones de línea, b) las corrientes de línea.

Respuesta: a) $207.8 \angle 60^\circ \text{ V}$, $207.8 \angle -60^\circ \text{ V}$, $207.8 \angle -180^\circ \text{ V}$,
b) $3.75 \angle -8.66^\circ \text{ A}$, $3.75 \angle -128.66^\circ \text{ A}$, $3.75 \angle -111.34^\circ \text{ A}$.

12.4 Conexión estrella-delta balanceada

Un sistema Y- Δ balanceado consta de una fuente balanceada conectada en Y que alimenta a una carga balanceada conectada en Δ .

Este es quizás el sistema trifásico más práctico, ya que las fuentes trifásicas suelen conectarse en Y, mientras que las cargas trifásicas suelen conectarse en Δ .

El sistema Y delta balanceado se presenta en la figura 12.14, en la que la fuente está conectada en Y y la carga está conectada en Δ . No hay, desde luego, conexión neutra de la fuente a la carga en este caso. Suponiendo la secuencia positiva, las tensiones de fase son de nueva cuenta

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= V_p \angle 0^\circ \\ \mathbf{V}_{bn} &= V_p \angle -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ \end{aligned} \quad (12.19)$$

Como se mostró en la sección 12.3, las tensiones de línea son

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{ab} &= \sqrt{3}V_p \angle 30^\circ = \mathbf{V}_{AB}, \quad \mathbf{V}_{bc} = \sqrt{3}V_p \angle -90^\circ = \mathbf{V}_{BC} \\ \mathbf{V}_{ca} &= \sqrt{3}V_p \angle -150^\circ = \mathbf{V}_{CA} \end{aligned} \quad (12.20)$$

lo que indica que las tensiones de línea son iguales a las tensiones en las impedancias de carga en esta configuración de sistemas. De estas tensiones pueden obtenerse las corrientes de fase como

$$\mathbf{I}_{AB} = \frac{\mathbf{V}_{AB}}{\mathbf{Z}_\Delta}, \quad \mathbf{I}_{BC} = \frac{\mathbf{V}_{BC}}{\mathbf{Z}_\Delta}, \quad \mathbf{I}_{CA} = \frac{\mathbf{V}_{CA}}{\mathbf{Z}_\Delta} \quad (12.21)$$

Estas corrientes tienen la misma magnitud, pero están desfasadas 120° entre sí.

 


Figura 12.14 Conexión Y-Δ balanceada.

Otra manera de obtener estas corrientes de fase es aplicar la LTK. Por ejemplo, la aplicación de la LTK a lo largo del lazo *aABbna* da como resultado

$$-\mathbf{V}_{an} + \mathbf{Z}_\Delta \mathbf{I}_{AB} + \mathbf{V}_{bn} = 0$$

o sea

$$\mathbf{I}_{AB} = \frac{\mathbf{V}_{an} - \mathbf{V}_{bn}}{\mathbf{Z}_\Delta} = \frac{\mathbf{V}_{ab}}{\mathbf{Z}_\Delta} = \frac{\mathbf{V}_{AB}}{\mathbf{Z}_\Delta} \quad (12.22)$$

ecuación igual a la ecuación (12.21). Ésta es la manera más general de determinar las corrientes de fase.

Las corrientes de línea se obtienen de las corrientes de fase aplicando la LCK en los nodos *A*, *B* y *C*. Así,

$$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} - \mathbf{I}_{CA}, \quad \mathbf{I}_b = \mathbf{I}_{BC} - \mathbf{I}_{AB}, \quad \mathbf{I}_c = \mathbf{I}_{CA} - \mathbf{I}_{BC} \quad (12.23)$$

Puesto que $\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{I}_{AB} \angle -240^\circ$,

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a &= \mathbf{I}_{AB} - \mathbf{I}_{CA} = \mathbf{I}_{AB}(1 - 1 \angle -240^\circ) \\ &= \mathbf{I}_{AB}(1 + 0.5 - j0.866) = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ \end{aligned} \quad (12.24)$$

lo que indica que la magnitud I_L de la corriente de línea es $\sqrt{3}$ veces la magnitud I_p de la corriente de fase, o

$$\boxed{I_L = \sqrt{3}I_p} \quad (12.25)$$

 


Figura 12.15 Diagrama fasorial que ilustra la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea.

 


Figura 12.16 Circuito monofásico equivalente de un circuito Y-Δ balanceado.

$$\text{donde} \quad I_L = |I_a| = |I_b| = |I_c| \quad (12.26)$$

$$\text{e} \quad I_p = |I_{AB}| = |I_{BC}| = |I_{CA}| \quad (12.27)$$

Asimismo, las corrientes de línea se atrasan respecto a las corrientes de fase respectivas en 30° , suponiendo la secuencia positiva. La figura 12.15 es un diagrama fasorial que ilustra la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea.

Otra manera de analizar el circuito Y-Δ es transformar la carga conectada en Δ en una carga equivalente conectada en Y. Mediante la fórmula de transformación Δ-Y de la ecuación (12.8),

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \quad (12.28)$$

Después de esta transformación, se tiene un sistema Y-Y como el de la figura 12.10. El sistema trifásico Y-Δ de la figura 12.14 puede reemplazarse por el circuito monofásico equivalente de la figura 12.16. Esto permite calcular únicamente las corrientes de línea. Las corrientes de fase se obtienen con base en la ecuación (12.25) y en el hecho de que cada corriente de fase se adelanta respecto a la corriente de línea respectiva en 30° .

Ejemplo 12.3

Una fuente balanceada conectada en Y en secuencia abc con $V_{an} = 100\angle 10^\circ$ V se conecta con una carga balanceada conectada en Δ de $(8 + j4) \Omega$ por fase. Calcule las corrientes de fase y de línea.

Solución: Este problema puede resolverse de dos maneras.

■ **MÉTODO 1** La impedancia de carga es

$$Z_\Delta = 8 + j4 = 8.944\angle 26.57^\circ \Omega$$

Si la tensión de fase $V_{an} = 100\angle 10^\circ$, entonces la tensión de línea es

$$V_{ab} = V_{an}\sqrt{3}\angle 30^\circ = 100\sqrt{3}\angle 10^\circ + 30^\circ = V_{AB}$$

o sea

$$V_{AB} = 173.2\angle 40^\circ \text{ V}$$

Las corrientes de fase son

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{173.2\angle 40^\circ}{8.944\angle 26.57^\circ} = 19.36\angle 13.43^\circ \text{ A}$$

$$I_{BC} = I_{AB}\angle -120^\circ = 19.36\angle -106.57^\circ \text{ A}$$

$$I_{CA} = I_{AB}\angle +120^\circ = 19.36\angle 133.43^\circ \text{ A}$$

Las corrientes de línea son

$$I_a = I_{AB}\sqrt{3}\angle -30^\circ = \sqrt{3}(19.36)\angle 13.43^\circ - 30^\circ \\ = 33.53\angle -16.57^\circ \text{ A}$$

$$I_b = I_a\angle -120^\circ = 33.53\angle -136.57^\circ \text{ A}$$

$$I_c = I_a\angle +120^\circ = 33.53\angle 103.43^\circ \text{ A}$$

■ **MÉTODO 2** Alternativamente, aplicando el análisis monofásico,

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_\Delta/3} = \frac{100\angle 10^\circ}{2.981\angle 26.57^\circ} = 33.54\angle -16.57^\circ \text{ A}$$

como se obtuvo anteriormente. Las demás corrientes de línea se obtienen siguiendo la secuencia de fases abc .

Una tensión de línea de una fuente balanceada conectada en Y es $V_{AB} = 120\angle-20^\circ$ V. Si la fuente se conecta a una carga en Δ de $20\angle40^\circ \Omega$, halle las corrientes de fase y de línea. Suponga la secuencia abc .

Respuesta: $6\angle-60^\circ$, $6\angle-180^\circ$, $6\angle60^\circ$, $10.392\angle-90^\circ$, $10.392\angle150^\circ$, $10.392\angle30^\circ$ A.

Problema de práctica 12.3

12.5 Conexión delta-delta balanceada

Un sistema Δ - Δ balanceado es aquel en el que tanto la fuente balanceada como la carga balanceada están conectadas en Δ .

La fuente y la carga pueden conectarse en delta como se muestra en la figura 12.17. La meta, como siempre, es obtener las corrientes de fase y de línea.

 


Figura 12.17 Conexión Δ - Δ balanceada.

Suponiendo una secuencia positiva, las tensiones de fase de una fuente conectada en delta son

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_p\angle0^\circ \\ V_{bc} &= V_p\angle-120^\circ, & V_{ca} &= V_p\angle+120^\circ \end{aligned} \quad (12.29)$$

Las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Con base en la figura 12.17, suponiendo que no hay impedancias de línea, las tensiones de fase de la fuente conectada en delta equivalen a las tensiones a través de las impedancias; es decir,

$$V_{ab} = V_{AB}, \quad V_{bc} = V_{BC}, \quad V_{ca} = V_{CA} \quad (12.30)$$

Así, las corrientes de fase son

$$\begin{aligned} I_{AB} &= \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ab}}{Z_\Delta}, & I_{BC} &= \frac{V_{BC}}{Z_\Delta} = \frac{V_{bc}}{Z_\Delta} \\ I_{CA} &= \frac{V_{CA}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ca}}{Z_\Delta} \end{aligned} \quad (12.31)$$

Dado que la carga está conectada en delta como en la sección anterior, algunas de las fórmulas derivadas en ella se aplican aquí. Las corrientes de línea se obtienen de las corrientes de fase aplicando la LCK en los nodos A, B y C, como se hizo en la sección anterior:

$$I_a = I_{AB} - I_{CA}, \quad I_b = I_{BC} - I_{AB}, \quad I_c = I_{CA} - I_{BC} \quad (12.32)$$

Asimismo, como se indicó en la sección precedente, cada corriente de línea se atrasa de la correspondiente corriente de fase en 30° ; la magnitud I_L de la corriente de línea es $\sqrt{3}$ veces la magnitud I_p de la corriente de fase,

$$I_L = \sqrt{3}I_p \quad (12.33)$$

Otra forma de analizar el circuito Δ - Δ es convertir tanto la fuente como la carga en sus equivalentes en Y. Ya se sabe que $Z_Y = Z_\Delta/3$. Para convertir una fuente conectada en Δ en una fuente conectada en Y, véase la siguiente sección.

Ejemplo 12.4

Una carga balanceada conectada en Δ y con impedancia $20 - j15 \Omega$ se conecta con un generador conectado en Δ en secuencia positiva con $V_{ab} = 330\angle 0^\circ$ V. Calcule las corrientes de fase de la carga y las corrientes de línea.

Solución: La impedancia de carga por fase es

$$Z_\Delta = 20 - j15 = 25\angle -36.87^\circ \Omega$$

Dado que $V_{AB} = V_{ab}$, las corrientes de fase son

$$\begin{aligned} I_{AB} &= \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{330\angle 0^\circ}{25\angle -36.87^\circ} = 13.2\angle 36.87^\circ \text{ A} \\ I_{BC} &= I_{AB}\angle -120^\circ = 13.2\angle -83.13^\circ \text{ A} \\ I_{CA} &= I_{AB}\angle +120^\circ = 13.2\angle 156.87^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

En el caso de una carga en delta, la corriente de línea siempre se atrasa de la correspondiente corriente de fase en 30° y tiene una magnitud de $\sqrt{3}$ veces la de la corriente de fase. En consecuencia, las corrientes de línea son

$$\begin{aligned} I_a &= I_{AB}\sqrt{3}\angle -30^\circ = (13.2\angle 36.87^\circ)(\sqrt{3}\angle -30^\circ) \\ &= 22.86\angle 6.87^\circ \text{ A} \\ I_b &= I_a\angle -120^\circ = 22.86\angle -113.13^\circ \text{ A} \\ I_c &= I_a\angle +120^\circ = 22.86\angle 126.87^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Problema de práctica 12.4

Una fuente balanceada conectada en Δ en secuencia positiva alimenta a una carga balanceada conectada en Δ . Si la impedancia por fase de la carga es $18 + j12 \Omega$ y $I_a = 9.609\angle 35^\circ$ A, halle I_{AB} y V_{AB} .

Respuesta: $5.548\angle 65^\circ$ A, $120\angle 98.69^\circ$ V.

12.6 Conexión delta-estrella balanceada

Un sistema Δ -Y balanceado consta de una fuente balanceada conectada en Δ que alimenta a una carga balanceada conectada en Y.

Considérese el circuito Δ -Y de la figura 12.18. Suponiendo otra vez la secuencia abc , las tensiones de fase de una fuente conectada en delta son

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_p\angle 0^\circ, & V_{bc} &= V_p\angle -120^\circ \\ V_{ca} &= V_p\angle +120^\circ \end{aligned} \quad (12.34)$$

Estas son también las tensiones de línea así como las de fase.

Las corrientes de línea pueden obtenerse de muchas maneras. Una de ellas es aplicar la LTK al lazo $aANBba$ de la figura 12.18 y escribir

$$-V_{ab} + Z_Y I_a - Z_Y I_b = 0$$

o sea

$$Z_Y (I_a + I_b) = V_{ab} = V_p / \underline{0^\circ}$$

Así,

$$I_a - I_b = \frac{V_p / \underline{0^\circ}}{Z_Y} \tag{12.35}$$

 


Figura 12.18 Conexión Δ -Y balanceada

Pero I_b se atrasa de I_a en 120° , ya que se ha supuesto la secuencia abc ; esto es, $I_b = I_a / \underline{-120^\circ}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} I_a - I_b &= I_a (1 - 1 / \underline{-120^\circ}) \\ &= I_a \left(1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = I_a \sqrt{3} / \underline{30^\circ} \end{aligned} \tag{12.36}$$

La sustitución de la ecuación (12.36) en la ecuación (12.35) produce

$$I_a = \frac{V_p / \sqrt{3} / \underline{-30^\circ}}{Z_Y} \tag{12.37}$$

De esto se obtienen las demás corrientes de línea I_b e I_c siguiendo la secuencia positiva de fases, es decir $I_b = I_a / \underline{-120^\circ}$, $I_c = I_a / \underline{+120^\circ}$. Las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea.

Otra forma de obtener las corrientes de línea es reemplazar la fuente conectada en delta por su fuente equivalente conectada en estrella, como se señala en la figura 12.19. En la sección 12.3 se determinó que las tensiones línea-línea de una fuente conectada en estrella se adelantan a sus correspondientes tensiones de fase en 30° . En consecuencia, cada tensión de fase de la fuente equivalente conectada en estrella se obtiene dividiendo la correspondiente tensión de línea de la fuente conectada en delta entre $\sqrt{3}$ y alterando su fase en -30° . Así, la fuente equivalente conectada en estrella tiene las tensiones de fase

$$\begin{aligned} V_{an} &= \frac{V_p}{\sqrt{3}} / \underline{-30^\circ} \\ V_{bn} &= \frac{V_p}{\sqrt{3}} / \underline{-150^\circ}, \quad V_{cn} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} / \underline{+90^\circ} \end{aligned} \tag{12.38}$$

 


Figura 12.19 Transformación de una fuente conectada en Δ en una fuente equivalente conectada en Y.

Si la fuente conectada en delta tiene una impedancia de fuente Z_s por fase, la fuente equivalente conectada en estrella tendrá una impedancia de fuente de $Z_s/3$ por fase, de acuerdo con la ecuación (9.69).

 


Figura 12.20 Circuito monofásico equivalente.

Una vez transformada la fuente en estrella, el circuito se convierte en un sistema estrella-estrella. Por consiguiente, es posible emplear el circuito monofásico equivalente que aparece en la figura 12.20, con base en el cual la corriente de línea de la fase a es

$$\mathbf{I}_a = \frac{V_p / \sqrt{3} / -30^\circ}{\mathbf{Z}_Y} \quad (12.39)$$

ecuación igual a la ecuación (12.37).

Alternativamente, la carga conectada en estrella puede transformarse en una carga equivalente conectada en delta. Esto da por resultado un sistema delta-delta, el cual puede analizarse como en la sección 12.5. Note que

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{AN} &= \mathbf{I}_a \mathbf{Z}_Y = \frac{V_p}{\sqrt{3}} / -30^\circ \\ \mathbf{V}_{BN} &= \mathbf{V}_{AN} / -120^\circ, \quad \mathbf{V}_{CN} = \mathbf{V}_{AN} / +120^\circ \end{aligned} \quad (12.40)$$

Como ya se señaló, la carga conectada en delta es preferible que la carga conectada en estrella. Es más fácil modificar las cargas en cualquiera de las fases conectadas en delta, ya que las cargas individuales se conectan directamente entre las líneas. En cambio, la fuente conectada en delta difícilmente se usa en la práctica, porque cualquier leve desbalance en las tensiones de fase provocará corrientes circulantes indeseables.

En la tabla 12.1 se presenta un resumen de las fórmulas de corrientes y tensiones de fase y de corrientes y tensiones de línea de las cuatro conexiones. Se aconseja a los es-

TABLA 12.1 Resumen de tensiones/corrientes de fase y de línea de sistemas trifásicos balanceados.¹

Conexión	Tensiones/corrientes de fase	Tensiones/corrientes de línea
Y-Y	$\mathbf{V}_{an} = V_p / 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bn} = V_p / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{cn} = V_p / +120^\circ$ Misma corriente de línea	$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3} V_p / 30^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{ab} / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{ab} / +120^\circ$ $\mathbf{I}_a = \mathbf{V}_{an} / \mathbf{Z}_Y$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a / -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a / +120^\circ$
Y-Δ	$\mathbf{V}_{an} = V_p / 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bn} = V_p / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{cn} = V_p / +120^\circ$ $\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{AB} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{BC} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{CA} / \mathbf{Z}_\Delta$	$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{V}_{AB} = \sqrt{3} V_p / 30^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{BC} = \mathbf{V}_{ab} / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = \mathbf{V}_{CA} = \mathbf{V}_{ab} / +120^\circ$ $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} / -30^\circ$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a / -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a / +120^\circ$
Δ-Δ	$\mathbf{V}_{ab} = V_p / 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = V_p / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = V_p / +120^\circ$ $\mathbf{I}_{AB} = \mathbf{V}_{ab} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{BC} = \mathbf{V}_{bc} / \mathbf{Z}_\Delta$ $\mathbf{I}_{CA} = \mathbf{V}_{ca} / \mathbf{Z}_\Delta$	Mismo voltaje de fase $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} \sqrt{3} / -30^\circ$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a / -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a / +120^\circ$
Δ-Y	$\mathbf{V}_{ab} = V_p / 0^\circ$ $\mathbf{V}_{bc} = V_p / -120^\circ$ $\mathbf{V}_{ca} = V_p / +120^\circ$ Misma corriente de línea	Mismo voltaje de fase $\mathbf{I}_a = \frac{V_p / -30^\circ}{\sqrt{3} \mathbf{Z}_Y}$ $\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_a / -120^\circ$ $\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_a / +120^\circ$

¹ Se supone secuencia positiva o abc .

tudiantes no memorizarlas, sino comprender cómo se dedujeron. Estas fórmulas pueden obtenerse siempre aplicando directamente la LCK y la LTK a los circuitos trifásicos apropiados.

Una carga balanceada conectada en Y con una impedancia de fase de $40 + j25 \Omega$ se alimenta con una fuente balanceada conectada en Δ en secuencia positiva con una tensión de línea de 210 V. Calcule las corrientes de fase. Use \mathbf{V}_{ab} como referencia.

Ejemplo 12.5

Solución: La impedancia de carga es

$$\mathbf{Z}_Y = 40 + j25 = 47.17/32^\circ \Omega$$

y la tensión de fuente es $\mathbf{V}_{ab} = 210/0^\circ \text{ V}$

Cuando la fuente conectada en Δ se transforma en una fuente conectada en Y,

$$\mathbf{V}_{an} = \frac{\mathbf{V}_{ab}}{\sqrt{3}}/ -30^\circ = 121.2/ -30^\circ \text{ V}$$

Las corrientes de línea son

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a &= \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_Y} = \frac{121.2/ -30^\circ}{47.17/32^\circ} = 2.57/ -62^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_b &= \mathbf{I}_a/ -120^\circ = 2.57/ -178^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_c &= \mathbf{I}_a/ 120^\circ = 2.57/ 58^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

las cuales son iguales a las corrientes de fase.

En un circuito Δ -Y balanceado, $\mathbf{V}_{ab} = 240/15^\circ$ y $\mathbf{Z}_Y = (12 + j15) \Omega$. Calcule las corrientes de línea.

Problema de práctica 12.5

Respuesta: $7.21/ -66.34^\circ \text{ A}$, $7.21/ -173.66^\circ \text{ A}$, $7.21/ 53.66^\circ \text{ A}$.

12.7 Potencia en un sistema balanceado

Considérese ahora la potencia en un sistema trifásico balanceado. Se comenzará examinando la potencia instantánea absorbida por la carga. Esto requiere que el análisis se realice en el dominio temporal. En una carga conectada en Y, las tensiones de fase son

$$\begin{aligned} v_{AN} &= \sqrt{2}V_p \cos \omega t, & v_{BN} &= \sqrt{2}V_p \cos(\omega t - 120^\circ) \\ v_{CN} &= \sqrt{2}V_p \cos(\omega t + 120^\circ) \end{aligned} \quad (12.41)$$

donde el factor $\sqrt{2}$ es necesario porque V_p se ha definido como el valor rms de la tensión de fase. Si $\mathbf{Z}_Y = Z/\theta$, las corrientes de fase se atrasan respecto a las tensiones de fase respectivas en θ . Así,

$$\begin{aligned} i_a &= \sqrt{2}I_p \cos(\omega t - \theta), & i_b &= \sqrt{2}I_p \cos(\omega t - \theta - 120^\circ) \\ i_c &= \sqrt{2}I_p \cos(\omega t - \theta + 120^\circ) \end{aligned} \quad (12.42)$$

donde I_p es el valor rms de la corriente de fase. La potencia instantánea total en la carga es la suma de las potencias instantáneas en las tres fases; es decir,

$$\begin{aligned} p &= p_a + p_b + p_c = v_{AN}i_a + v_{BN}i_b + v_{CN}i_c \\ &+ 2V_p I_p [\cos \omega t \cos(\omega t - \theta) \\ &+ \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\omega t - \theta - 120^\circ) \\ &+ \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\omega t - \theta + 120^\circ)] \end{aligned} \quad (12.43)$$

La aplicación de la identidad trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos (A + B) + \cos (A - B)] \quad (12.44)$$

da como resultado

$$\begin{aligned} p &= V_p I_p [3 \cos \theta + \cos (2\omega t - \theta) + \cos (2\omega t - \theta - 240^\circ) \\ &\quad + \cos (2\omega t - \theta + 240^\circ)] \\ &= V_p I_p [3 \cos \theta + \cos \alpha + \cos \alpha \cos 240^\circ + \sin \alpha \sin 240^\circ \\ &\quad + \cos \alpha \cos 240^\circ - \sin \alpha \sin 240^\circ] \\ &\quad \text{donde } \alpha = 2\omega t - \theta \\ &= V_p I_p \left[3 \cos \theta + \cos \alpha + 2 \left(-\frac{1}{2} \right) \cos \alpha \right] = 3V_p I_p \cos \theta \end{aligned} \quad (12.45)$$

De este modo, la potencia instantánea total en un sistema trifásico balanceado es constante; no cambia con el tiempo, como lo hace la potencia instantánea de cada fase. Esto es así ya sea que la carga esté conectada en Y o en Δ . Esta es una importante razón para el empleo de un sistema trifásico con objeto de generar y distribuir potencia. Más adelante se dará otra razón.

Como la potencia instantánea total es independiente del tiempo, la potencia promedio por fase P_p en la carga conectada en Δ o en la carga conectada en Y es $p/3$, o

$$P_p = V_p I_p \cos \theta \quad (12.46)$$

y la potencia reactiva por fase es

$$Q_p = V_p I_p \sin \theta \quad (12.47)$$

La potencia aparente por fase es

$$S_p = V_p I_p \quad (12.48)$$

La potencia compleja por fase es

$$\mathbf{S}_p = P_p + jQ_p = \mathbf{V}_p \mathbf{I}_p^* \quad (12.49)$$

donde \mathbf{V}_p e \mathbf{I}_p son la tensión de fase y la corriente de fase con magnitudes V_p e I_p , respectivamente. La potencia promedio total es la suma de las potencias promedio en las fases:

$$P = P_a + P_b + P_c = 3P_p = 3V_p I_p \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \quad (12.50)$$

En una carga conectada en Y, $I_L = I_p$ pero $V_L = \sqrt{3} V_p$, mientras que en una carga conectada en Δ , $I_L = \sqrt{3} I_p$ pero $V_L = V_p$. Así, la ecuación (12.50) se aplica a cargas tanto conectadas en Y como conectadas en Δ . De igual forma, la potencia reactiva total es

$$Q = 3V_p I_p \sin \theta = 3Q_p = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta \quad (12.51)$$

y la potencia compleja total es

$$\mathbf{S} = 3\mathbf{S}_p = 3\mathbf{V}_p \mathbf{I}_p^* = 3I_p^2 \mathbf{Z}_p = \frac{3V_p^2}{\mathbf{Z}_p^*} \quad (12.52)$$

donde $\mathbf{Z}_p = Z_p / \theta$ es la impedancia de carga por fase. (\mathbf{Z}_p podría ser \mathbf{Z}_Y o \mathbf{Z}_Δ .) Alternativamente, la ecuación (12.52) puede expresarse como

$$\mathbf{S} = P + jQ = \sqrt{3} V_L I_L / \theta \quad (12.53)$$

Recuérdese que V_p , I_p , V_L e I_L son valores rms y que θ es el ángulo de la impedancia de carga o el ángulo entre la tensión de fase y la corriente de fase.

Una segunda gran ventaja de los sistemas trifásicos para la distribución de potencia es que los sistemas trifásicos utilizan menor cantidad de alambre conductor que el sistema monofásico para la misma tensión de línea V_L y la misma potencia absorbida P_L . Se compararán estos casos y se supondrá en ambos que los conductores son del mismo material (por ejemplo, cobre con resistividad ρ), de la misma longitud ℓ y que las cargas son resistivas (es decir, de factor de potencia unitario). En relación con el sistema monofásico de dos conductores de la figura 12.21a), $I_L = P_L/V_L$, de manera que la pérdida de potencia en los dos conductores es

$$P_{\text{pérdida}} = 2I_L^2R = 2R \frac{P_L^2}{V_L^2} \tag{12.54}$$

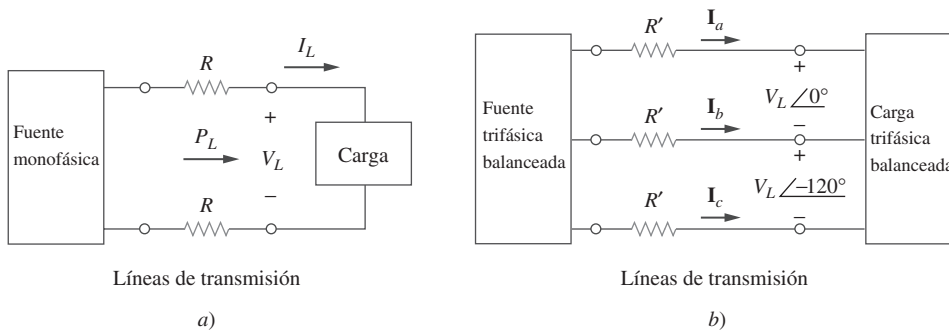


Figura 12.21 Comparación de la pérdida de potencia en a) un sistema monofásico y b) un sistema trifásico.

En cuanto al sistema trifásico de tres conductores de la figura 12.21b), $I_L' = |\mathbf{I}_a| = |\mathbf{I}_b| = |\mathbf{I}_c| = P_L/\sqrt{3}V_L$ de la ecuación (12.50). La pérdida de potencia en los tres conductores es

$$P'_{\text{pérdida}} = 3(I_L')^2R' = 3R' \frac{P_L^2}{3V_L^2} = R' \frac{P_L^2}{V_L^2} \tag{12.55}$$

Las ecuaciones (12.54) y (12.55) indican que para la misma potencia total suministrada P_L y la misma tensión de línea V_L ,

$$\frac{P_{\text{pérdida}}}{P'_{\text{pérdida}}} = \frac{2R}{R'} \tag{12.56}$$

Pero por el capítulo 2, $R = \rho\ell/\pi r^2$ y $R' = \rho\ell/\pi r'^2$, donde r y r' son los radios de los conductores. Por lo tanto,

$$\frac{P_{\text{pérdida}}}{P'_{\text{pérdida}}} = \frac{2r'^2}{r^2} \tag{12.57}$$

Si la misma pérdida de potencia se tolera en ambos sistemas, entonces $r^2 = 2r'^2$. La razón del material requerido está determinada por el número de conductores y sus volúmenes, de modo que

$$\begin{aligned} \frac{\text{Material para monofásico}}{\text{Material para trifásico}} &= \frac{2(\pi r^2 \ell)}{3(\pi r'^2 \ell)} = \frac{2r^2}{3r'^2} \\ &= \frac{2}{3}(2) = 1.333 \end{aligned} \tag{12.58}$$

puesto que $r^2 = 2r'^2$. La ecuación (12.58) indica que el sistema monofásico consume 33% más material que el sistema trifásico o que el sistema trifásico consume sólo 75%

del material consumido en el sistema monofásico equivalente. En otras palabras, se necesita considerablemente menos material para suministrar la misma potencia con un sistema trifásico que con uno monofásico.

Ejemplo 12.6

Refiérase al circuito de la figura 12.13 (del ejemplo 12.2). Determine los valores totales de la potencia promedio, potencia reactiva y potencia compleja en la fuente y en la carga.

Solución: Es suficiente considerar una fase, ya que el sistema está balanceado. En relación con la fase a ,

$$\mathbf{V}_p = 110\angle 0^\circ \text{ V} \quad \text{e} \quad \mathbf{I}_p = 6.81\angle -21.8^\circ \text{ A}$$

Así, en la fuente, la potencia compleja absorbida es

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_s &= -3\mathbf{V}_p\mathbf{I}_p^* = -3(110\angle 0^\circ)(6.81\angle 21.8^\circ) \\ &= -2\,247\angle 21.8^\circ = -(2\,087 + j834.6) \text{ VA} \end{aligned}$$

La potencia real o promedio absorbida es de $-2\,087 \text{ W}$ y la potencia reactiva de -834.6 VAR .

En la carga, la potencia compleja absorbida es

$$\mathbf{S}_L = 3|\mathbf{I}_p|^2\mathbf{Z}_p$$

donde $\mathbf{Z}_p = 10 + j8 = 12.81\angle 38.66^\circ$ e $\mathbf{I}_p = \mathbf{I}_a = 6.81\angle -21.8^\circ$. Así,

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_L &= 3(6.81)^2 12.81\angle 38.66^\circ = 1\,782\angle 38.66^\circ \\ &= (1\,392 + j1\,113) \text{ VA} \end{aligned}$$

La potencia real absorbida es de $1\,391.7 \text{ W}$ y la potencia reactiva absorbida de $1\,113.3 \text{ VAR}$. La diferencia entre las dos potencias complejas es absorbida por la impedancia de línea $(5 - j2) \Omega$. Para demostrar que este es el caso, la potencia compleja absorbida por la línea se halla como

$$\mathbf{S}_\ell = 3|\mathbf{I}_p|^2\mathbf{Z}_\ell = 3(6.81)^2(5 - j2) = 695.6 - j278.3 \text{ VA}$$

la cual es la diferencia entre \mathbf{S}_s y \mathbf{S}_L , es decir $\mathbf{S}_s + \mathbf{S}_\ell + \mathbf{S}_L = 0$, como era de esperar.

Problema de práctica 12.6

En referencia al circuito Y-Y del problema de práctica 12.2, calcule la potencia compleja en la fuente y en la carga.

Respuesta: $-(1\,054.2 + j843.3) \text{ VA}$, $(1\,012 + j801.6) \text{ VA}$.

Ejemplo 12.7

Un motor trifásico puede considerarse una carga en Y balanceada. Un motor trifásico toma 5.6 kW cuando la tensión de línea es de 220 V y la corriente de línea de 18.2 A . Determine el factor de potencia del motor.

Solución: La potencia aparente es

$$S = \sqrt{3}V_L I_L = \sqrt{3}(220)(18.2) = 6\,935.13 \text{ VA}$$

Dado que la potencia real es

$$P = S \cos \theta = 5\,600 \text{ W}$$

el factor de potencia es

$$\text{fp} = \cos \theta = \frac{P}{S} = \frac{5\,600}{6\,935.13} = 0.8075$$

Calcule la corriente de línea requerida para un motor trifásico de 30 kW con un factor de potencia atrasado de 0.85, si se conecta a una fuente balanceada con una tensión de línea de 440 V.

Respuesta: 46.31 A.

Problema de práctica 12.7

Dos cargas balanceadas se conectan a una línea de 240 kV rms a 60 Hz, como se muestra en la figura 12.22a). La carga 1 toma 30 kW con un factor de potencia atrasado de 0.6, mientras que la carga 2 toma 45 kVAR con un factor de potencia atrasado de 0.8. Suponiendo la secuencia *abc*, determine: a) las potencias compleja, real y reactiva absorbidas por la carga combinada; b) las corrientes de línea y c) la capacidad nominal en kVAR de los tres capacitores conectados en Δ en paralelo con la carga que elevarán el factor de potencia a atrasado de 0.9 y la capacitancia de cada capacitor.

Ejemplo 12.8

Solución:

a) En cuanto a la carga 1, dado que $P_1 = 30$ kW y $\cos \theta_1 = 0.6$, entonces $\sin \theta_1 = 0.8$. Por lo tanto,

$$S_1 = \frac{P_1}{\cos \theta_1} = \frac{30 \text{ kW}}{0.6} = 50 \text{ kVA}$$

y $Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = 50(0.8) = 40$ kVAR. Así, la potencia compleja debida a la carga 1 es

$$S_1 = P_1 + jQ_1 = 30 + j40 \text{ kVA} \quad (12.8.1)$$

En cuanto a la carga 2, si $Q_2 = 45$ kVAR y $\cos \theta_2 = 0.8$, entonces $\sin \theta_2 = 0.6$. Se halla

$$S_2 = \frac{Q_2}{\sin \theta_2} = \frac{45 \text{ kVA}}{0.6} = 75 \text{ kVA}$$

y $P_2 = S_2 \cos \theta_2 = 75(0.8) = 60$ kW. En consecuencia, la potencia compleja debida a la carga 2 es

$$S_2 = P_2 + jQ_2 = 60 + j45 \text{ kVA} \quad (12.8.2)$$

A partir de las ecuaciones (12.8.1) y (12.8.2), la potencia compleja total absorbida por la carga es

$$S = S_1 + S_2 = 90 + j85 \text{ kVA} = 123.8 \angle 43.36^\circ \text{ kVA} \quad (12.8.3)$$

la cual tiene un factor de potencia de $\cos 43.36^\circ = 0.727$ atrasado. La potencia real es entonces de 90 kW, mientras que la potencia reactiva es de 85 kVAR.

b) Puesto que $S = \sqrt{3}V_L I_L$, la corriente de línea es

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3}V_L} \quad (12.8.4)$$

Se aplica esto a cada carga, teniendo en cuenta que en ambas cargas $V_L = 240$ kV. En cuanto a la carga 1,

$$I_{L1} = \frac{50\,000}{\sqrt{3} \cdot 240\,000} = 120.28 \text{ mA}$$

Dado que el factor de potencia es atrasado, la corriente de línea se atrasa de la tensión de línea en $\theta_1 = \cos^{-1} 0.6 = 53.13^\circ$. Por consiguiente,

$$\mathbf{I}_{a1} = 120.28 \angle -53.13^\circ$$

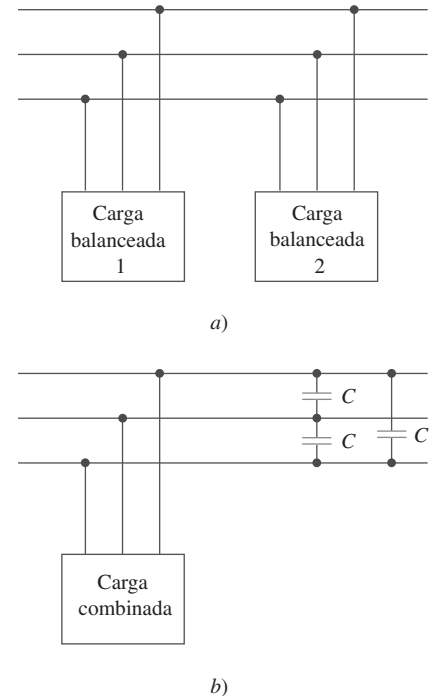


Figura 12.22 Para el ejemplo 12.8: a) cargas balanceadas originales, b) carga combinada con factor de potencia mejorado.

En cuanto a la carga 2,

$$I_{L2} = \frac{75\,000}{\sqrt{3}\,240\,000} = 180.42 \text{ mA}$$

y la corriente de línea se atrasa de la tensión de línea en $\theta_2 = \cos^{-1} 0.8 = 36.87^\circ$. De ahí que

$$\mathbf{I}_{a2} = 180.42 \angle -36.87^\circ$$

La corriente de línea total es

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a &= \mathbf{I}_{a1} + \mathbf{I}_{a2} = 120.28 \angle -53.13^\circ + 180.42 \angle -36.87^\circ \\ &= (72.168 - j96.224) + (144.336 - j108.252) \\ &= 216.5 - j204.472 = 297.8 \angle -43.36^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

Alternativamente, la corriente podría obtenerse de la potencia compleja total mediante la ecuación (12.8.4) como

$$I_L = \frac{123\,800}{\sqrt{3}\,240\,000} = 297.82 \text{ mA}$$

e

$$\mathbf{I}_a = 297.82 \angle -43.36^\circ \text{ mA}$$

que es lo mismo que se obtuvo anteriormente. Las demás corrientes de línea, \mathbf{I}_{b2} e \mathbf{I}_{ca} , pueden obtenerse de acuerdo con la secuencia *abc* (es decir, $\mathbf{I}_b = 297.82 \angle -163.36^\circ \text{ mA}$ e $\mathbf{I}_c = 297.82 \angle 76.64^\circ \text{ mA}$).

c) La potencia reactiva necesaria para aumentar el factor de potencia a 0.9 atrasado puede determinarse con la ecuación (11.59),

$$Q_C = P(\tan \theta_{\text{antiguo}} - \tan \theta_{\text{nuevo}})$$

donde $P = 90 \text{ kW}$, $\theta_{\text{antiguo}} = 43.36^\circ$ y $\theta_{\text{nuevo}} = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$. Así,

$$Q_C = 90\,000(\tan 43.36^\circ - \tan 25.84^\circ) = 41.4 \text{ kVAR}$$

Esta potencia reactiva es para los tres capacitores. Para cada capacitor, la capacidad nominal de $Q'_c = 13.8 \text{ kVAR}$. Con base en la ecuación (11.60), la capacitancia requerida es

$$C = \frac{Q'_c}{\omega V_{\text{rms}}^2}$$

Puesto que los capacitores están conectados en Δ como se muestra en la figura 12.22b), V_{rms} en la fórmula anterior es la tensión línea-línea o de línea, la cual es de 240 kV. Por lo tanto,

$$C = \frac{13\,800}{(2\pi 60)(240\,000)^2} = 635.5 \text{ pF}$$

Problema de práctica 12.8

Suponga que las dos cargas balanceadas de la figura 12.22a) se alimentan con una línea de 840 V rms a 60 Hz. La carga 1 está conectada en Y con $30 + j40 \Omega$ por fase, mientras que la carga 2 es un motor trifásico balanceado que toma 48 kW con un factor de potencia atrasado de 0.8. Suponiendo la secuencia *abc*, calcule: a) la potencia compleja absorbida por la carga combinada; b) la capacidad nominal en kVAR de cada uno de los tres capacitores conectados en Δ en paralelo con la carga para elevar el factor de potencia a la unidad, y c) la corriente tomada de la alimentación en la condición de factor de potencia unitario.

Respuesta: a) $56.47 + j47.29 \text{ kVA}$, b) 15.76 kVAR , c) 38.81 A .

12.8 † Sistemas trifásicos desbalanceados

Este capítulo quedaría incompleto sin mencionar los sistemas trifásicos desbalanceados. Un sistema desbalanceado es producto de dos posibles situaciones: 1) las tensiones de fuente no son iguales en magnitud y/o difieren en fase en ángulos desiguales, o 2) las impedancias de carga son desiguales. Así,

Un sistema desbalanceado se debe a fuentes de tensión desbalanceadas o a una carga desbalanceada.

Para simplificar el análisis, se supondrán tensiones de fuente balanceadas, pero carga desbalanceada.

Los sistemas trifásicos desbalanceados se resuelven mediante la aplicación directa de los análisis de mallas y nodal. En la figura 12.23 se presenta un ejemplo de un sistema trifásico desbalanceado que consta de tensiones de fuente balanceadas (las cuales no aparecen en la figura) y una carga desbalanceada conectada en Y (mostrada en la figura). Puesto que la carga está desbalanceada, Z_A , Z_B y Z_C no son iguales. Las corrientes de línea se determinan mediante la ley de Ohm como

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{AN}}{\mathbf{Z}_A}, \quad \mathbf{I}_b = \frac{\mathbf{V}_{BN}}{\mathbf{Z}_B}, \quad \mathbf{I}_c = \frac{\mathbf{V}_{CN}}{\mathbf{Z}_C} \quad (12.59)$$

Este conjunto de corrientes de línea desbalanceadas produce corriente en la línea neutra, la cual no es cero como en un sistema balanceado. La aplicación de la LCK en el nodo N da por resultado la corriente de la línea neutra como

$$\mathbf{I}_n = -(\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c) \quad (12.60)$$

En un sistema de tres conductores, en el que la línea neutra está ausente, también es posible hallar las corrientes de línea \mathbf{I}_a , \mathbf{I}_b y \mathbf{I}_c , aplicando el análisis de malla. En el nodo N , la LCK debe satisfacerse, de modo que $\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c = 0$ en este caso. Lo mismo podría hacerse en un sistema Δ -Y, Y- Δ o Δ - Δ de tres conductores. Como ya se mencionó anteriormente, en la transmisión de potencia a larga distancia se emplean conductores por múltiplos de tres (sistemas múltiples de tres hilos) en los que la tierra actúa como el conductor neutro.

Para calcular la potencia en un sistema trifásico desbalanceado se requiere hallar la potencia en cada fase por medio de las ecuaciones (12.46) o (12.49). La potencia total no es sencillamente tres veces la potencia en una fase, sino la suma de las potencias en las tres fases.

 


Figura 12.23 Carga trifásica desbalanceada conectada en Y.

Una técnica especial para manejar sistemas trifásicos desbalanceados es el método de *componentes simétricas*, el cual queda fuera del alcance de este libro.

La carga en Y desbalanceada de la figura 12.23 tiene tensiones balanceadas de 100 V y la secuencia acb . Calcule las corrientes de línea y la corriente neutra. Considere $Z_A = 15 \Omega$, $Z_B = 10 + j5 \Omega$, $Z_C = 6 - j8 \Omega$.

Ejemplo 12.9


Solución: Con base en la ecuación (12.59), las corrientes de línea son

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a &= \frac{100 \angle 0^\circ}{15} = 6.67 \angle 0^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_b &= \frac{100 \angle 120^\circ}{10 + j5} = \frac{100 \angle 120^\circ}{11.18 \angle 26.56^\circ} = 8.94 \angle 93.44^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_c &= \frac{100 \angle -120^\circ}{6 - j8} = \frac{100 \angle -120^\circ}{10 \angle -53.13^\circ} = 10 \angle -66.87^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Con base en la ecuación (12.60), la corriente en la línea neutra es

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_n &= -(\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c) = -(6.67 - 0.54 + j8.92 + 3.93 - j9.2) \\ &= -10.06 + j0.28 = 10.06 \angle 178.4^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Problema de práctica 12.9

 

La carga en Δ desbalanceada de la figura 12.24 se alimenta con tensiones línea-línea balanceadas de 440 V en la secuencia positiva. Halle las corrientes de línea. Tome \mathbf{V}_{ab} como referencia.

Respuesta: $39.71 \angle -41.06^\circ \text{ A}$, $64.12 \angle -139.8^\circ \text{ A}$, $70.13 \angle 74.27^\circ \text{ A}$.

Figura 12.24 Carga en Δ desbalanceada; para el problema de práctica 12.9.

Ejemplo 12.10

En referencia al circuito desbalanceado de la figura 12.25, halle: a) las corrientes de línea; b) la potencia compleja total absorbida por la carga, y c) la potencia compleja total absorbida por la fuente.

 


Figura 12.25 Para el ejemplo 12.10.

Solución:

a) Se aplica el análisis de malla para hallar las corrientes requeridas. En cuanto al lazo 1,

$$120 \angle -120^\circ - 120 \angle 0^\circ + (10 + j5)\mathbf{I}_1 - 10\mathbf{I}_2 = 0$$

$$\text{o sea} \quad (10 + j5)\mathbf{I}_1 - 10\mathbf{I}_2 = 120\sqrt{3} \angle 30^\circ \quad (12.10.1)$$

En cuanto al lazo 2,

$$120 \angle 120^\circ - 120 \angle -120^\circ + (10 - j10)\mathbf{I}_2 - 10\mathbf{I}_1 = 0$$

$$\text{o sea} \quad -10\mathbf{I}_1 + (10 - j10)\mathbf{I}_2 = 120\sqrt{3} \angle -90^\circ \quad (12.10.2)$$

Las ecuaciones (12.10.1) y (12.10.2) forman una ecuación matricial:

$$\begin{bmatrix} 10 + j5 & -10 \\ -10 & 10 - j10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120\sqrt{3} \angle 30^\circ \\ 120\sqrt{3} \angle -90^\circ \end{bmatrix}$$

Los determinantes son

$$\Delta = \begin{vmatrix} 10 + j5 & -10 \\ -10 & 10 - j10 \end{vmatrix} = 50 - j50 = 70.71 \angle -45^\circ$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 120\sqrt{3} \angle 30^\circ & -10 \\ 120\sqrt{3} \angle -90^\circ & 10 - j10 \end{vmatrix} = 207.85(13.66 - j13.66)$$

$$= 4\,015 \angle -45^\circ$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 10 + j5 & 120\sqrt{3} \angle 30^\circ \\ -10 & 120\sqrt{3} \angle -90^\circ \end{vmatrix} = 207.85(13.66 - j5)$$

$$= 3\,023.4 \angle -20.1^\circ$$

Las corrientes de malla son

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{4\,015.23 \angle -45^\circ}{70.71 \angle -45^\circ} = 56.78 \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{3\,023.14 \angle -20.1^\circ}{70.71 \angle -45^\circ} = 42.75 \angle 24.9^\circ \text{ A}$$

Las corrientes de línea son

$$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_1 = 56.78 \text{ A}, \quad \mathbf{I}_c = -\mathbf{I}_2 = 42.75 \angle -155.1^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1 = 38.78 + j18 - 56.78 = 25.46 \angle 135^\circ \text{ A}$$

b) Ahora puede calcularse la potencia compleja absorbida por la carga. En cuanto a la fase A,

$$\mathbf{S}_A = |\mathbf{I}_a|^2 \mathbf{Z}_A = (56.78)^2 (j5) = j16\,120 \text{ VA}$$

En cuanto a la fase B,

$$\mathbf{S}_B = |\mathbf{I}_b|^2 \mathbf{Z}_B = (25.46)^2 (10) = 6\,480 \text{ VA}$$

En cuanto a la fase C,

$$\mathbf{S}_C = |\mathbf{I}_c|^2 \mathbf{Z}_C = (42.75)^2 (-j10) = -j18\,276 \text{ VA}$$

La potencia compleja total absorbida por la carga es

$$\mathbf{S}_L = \mathbf{S}_A + \mathbf{S}_B + \mathbf{S}_C = 6\,480 - j2\,156 \text{ VA}$$

c) El resultado anterior se comprueba hallando la potencia absorbida por la fuente. En cuanto a la fuente de tensión en la fase a,

$$\mathbf{S}_a = -\mathbf{V}_{an} \mathbf{I}_a^* = -(120 \angle 0^\circ)(56.78) = -6\,813.6 \text{ VA}$$

En cuanto a la fuente en la fase b,

$$\mathbf{S}_b = -\mathbf{V}_{bn} \mathbf{I}_b^* = -(120 \angle -120^\circ)(25.46 \angle -135^\circ)$$

$$= -3\,055.2 \angle 105^\circ = 790 - j2\,951.1 \text{ VA}$$

En cuanto a la fuente en la fase c,

$$\mathbf{S}_c = -\mathbf{V}_{cn} \mathbf{I}_c^* = -(120 \angle 120^\circ)(42.75 \angle 155.1^\circ)$$

$$= -5\,130 \angle 275.1^\circ = -456.03 + j5\,109.7 \text{ VA}$$

La potencia compleja total absorbida por la fuente trifásica es

$$\mathbf{S}_s = \mathbf{S}_a + \mathbf{S}_b + \mathbf{S}_c = -6\,480 + j2\,156 \text{ VA}$$

lo que indica que $\mathbf{S}_s + \mathbf{S}_L = 0$ y confirma el principio de conservación de la potencia de ca.

Problema de práctica 12.10

Halle las corrientes de línea en el circuito trifásico desbalanceado de la figura 12.26 y la potencia real absorbida por la carga.

 


Figura 12.26 Para el problema de práctica 12.10.

Respuesta: $64/80.1^\circ$ A, $38.1/-60^\circ$ A, $42.5/225^\circ$ A, 4.84 kW.

12.9 PSpice para circuitos trifásicos

PSpice puede usarse para analizar circuitos trifásicos balanceados o desbalanceados de la misma manera que se usa para analizar circuitos monofásicos de ca. Sin embargo, una fuente conectada en delta presenta dos grandes problemas a *PSpice*. Primero, una fuente conectada en delta es una malla de fuentes de tensión, lo cual no es adecuado para *PSpice*. Con objeto de evitar este problema, se inserta una resistencia despreciable ($1 \mu\Omega$ por fase, por ejemplo) en cada fase de la fuente conectada en delta. Segundo, la fuente conectada en delta no brinda un nodo conveniente para el nodo de tierra, el cual es necesario para ejecutar *PSpice*. Este problema puede eliminarse insertando también resistencias grandes balanceadas conectadas en estrella (de $1 \text{ M}\Omega$ por fase, por ejemplo) en la fuente conectada en delta a fin de que el nodo neutro de las resistencias conectadas en estrella sirva como el nodo de tierra 0. El ejemplo 12.12 ilustrará esto.

Ejemplo 12.11

En referencia al circuito Y- Δ balanceado de la figura 12.27, use *PSpice* para hallar la corriente de línea \mathbf{I}_{aA} , la tensión de fase \mathbf{V}_{AB} y la corriente de fase \mathbf{I}_{AC} . Supóngase que la frecuencia de fuente es de 60 Hz.

 


Figura 12.27 Para el ejemplo 12.11.

Solución: El esquema se muestra en la figura 12.28. Los seudocomponentes IPRINT se han insertado en las líneas apropiadas para obtener \mathbf{I}_{aA} e \mathbf{I}_{AC} , mientras que VPRINT2 se ha insertado entre los nodos A y B para imprimir la tensión diferencial \mathbf{V}_{AB} . Los atributos tanto de IPRINT como de VPRINT2 se fijan como $AC = \text{yes}$, $MAG = \text{yes}$, $PHASE = \text{yes}$ para imprimir sólo la magnitud y fase de las corrientes y tensiones. Al igual que en un análisis de frecuencia única, se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce

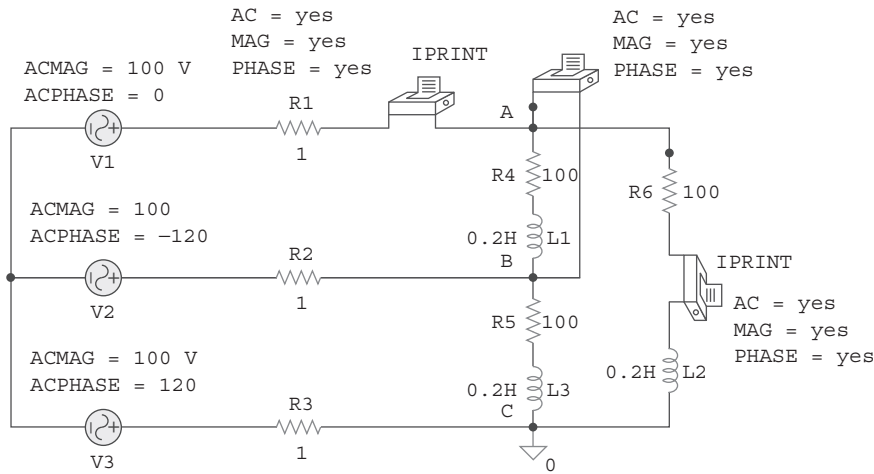


Figura 12.28 Esquema del circuito de la figura 12.27.

Total Pts = 1, Start Freq = 60 y Final Freq = 60. Una vez guardado el circuito, se le simula seleccionando **Analysis/Simulate**. El archivo de salida incluye lo siguiente:

FREQ	V(A,B)	VP(A,B)
6.000E+01	1.699E+02	3.081E+01
FREQ	IM(V_PRINT2)	IP(V_PRINT2)
6.000E+01	2.350E+00	-3.620E+01
FREQ	IM(V_PRINT3)	IP(V_PRINT3)
6.000E+01	1.357E+00	-6.620E+01

De esto se obtiene

$$I_{aA} = 2.35 \angle -36.2^\circ \text{ A}$$

$$V_{AB} = 169.9 \angle 30.81^\circ \text{ V}, \quad I_{AC} = 1.357 \angle -66.2^\circ \text{ A}$$

Para el circuito Y-Y balanceado de la figura 12.29, use *PSpice* para hallar la corriente de línea I_{bB} y la tensión de fase V_{AN} . Adopte $f = 100 \text{ Hz}$.

Problema de práctica 12.11

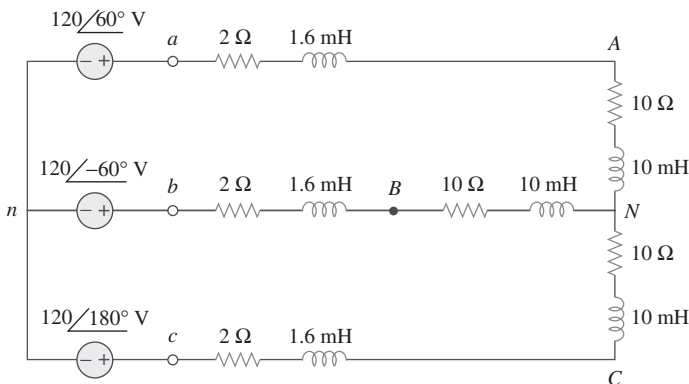


Figura 12.29 Problema de práctica 12.11.

Respuesta: $100.9 \angle 60.87^\circ \text{ V}$, $8.547 \angle -91.27^\circ \text{ A}$.

Considere el circuito Δ - Δ desbalanceado de la figura 12.30. Use *PSpice* para hallar la corriente del generador I_{ab} , la corriente de línea I_{bB} y la corriente de fase I_{BC} .

Ejemplo 12.12

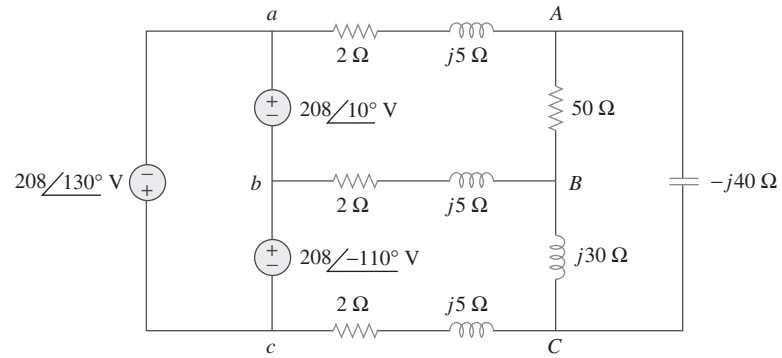


Figura 12.30 Para el ejemplo 12.12.

Solución:

1. **Definir.** El problema y el proceso de solución están claramente definidos.
2. **Presentar.** Se debe hallar la corriente del generador que fluye de a a b , la corriente de línea que fluye de b a B y la corriente de fase que fluye de B a C .
3. **Alternativas.** Aunque existen diferentes métodos para resolver este problema, el uso de *PSpice* es obligado. Por lo tanto, se seguirá este.
4. **Intentar.** Como ya se mencionó, el lazo de las fuentes de tensión se evita insertando una resistencia en serie de $1\text{-}\mu\Omega$ en la fuente conectada en delta. Para disponer de un nodo de tierra 0, se insertan resistencias balanceadas conectadas en estrella ($1\text{ M}\Omega$ por fase) en la fuente conectada en delta, como se muestra en el esquema de la figura 12.31. Se han insertado tres pseudocomponentes IPRINT con sus atributos para poder obtener las corrientes requeridas \mathbf{I}_{ab} , \mathbf{I}_{bB} e \mathbf{I}_{BC} . Puesto que no se ha indicado la frecuencia de utilización y dado que en lugar de impedancias deben especificarse inductancias y capacitancias, se supone $\omega = 1\text{ rad/s}$ de manera que $f = 1/2\pi = 0.159155\text{ Hz}$. Así,

$$L = \frac{X_L}{\omega} \quad \text{y} \quad C = \frac{1}{\omega X_C}$$

Se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce *Total Pts* = 1, *Star Freq* = 0.159155 y *Final Freq* = 0.159155. Una vez almacenado el esquema, se selecciona **Analysis/Simulate** para simular el circuito. El archivo de salida incluye:

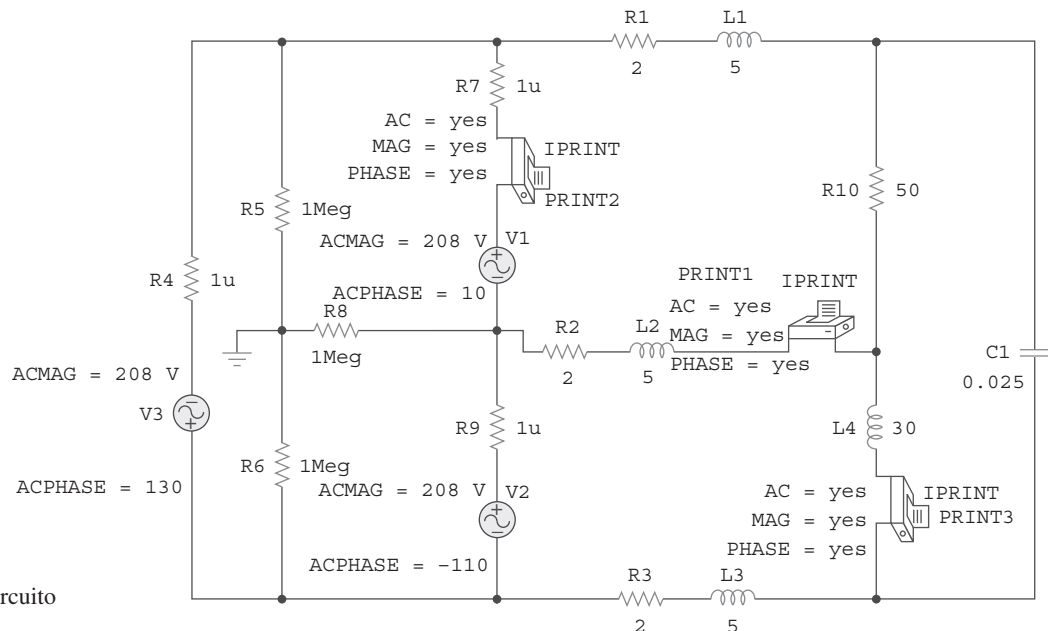


Figura 12.31 Esquema del circuito de la figura 12.30.

FREQ	IM(V_PRINT1)	IP(V_PRINT1)
1.592E-01	9.106E+00	1.685E+02
FREQ	IM(V_PRINT2)	IP(V_PRINT2)
1.592E-01	5.959E+00	-1.772E+02
FREQ	IM(V_PRINT3)	IP(V_PRINT3)
1.592E-01	5.500E+00	1.725E+02

de lo que se obtiene

$$I_{ab} = 5.595 / \underline{-177.2^\circ} \text{ A}, I_{bB} = 9.106 / \underline{168.5^\circ} \text{ A}, e$$

$$I_{BC} = 5.5 / \underline{172.5^\circ} \text{ A}$$

5. **Evaluar.** Los resultados pueden comprobarse aplicando el análisis de mallas. Suponga que el lazo $aABb$ es el lazo 1, el lazo $bBCc$ el lazo 2 y el lazo ACB , el lazo 3, y que las tres corrientes de lazo fluyen en el sentido de las manecillas del reloj. Se concluye entonces con las siguientes ecuaciones de lazos:

Lazo 1

$$(54 + j10)I_1 - (2 + j5)I_2 - (50)I_3 = 208 / \underline{10^\circ} = 204.8 + j36.12$$

Lazo 2

$$-(2 + j5)I_1 + (4 + j40)I_2 - (j30)I_3 = 208 / \underline{-110^\circ}$$

$$= -71.14 - j195.46$$

Lazo 3

$$-(50)I_1 - (j30)I_2 + (50 - j10)I_3 = 0$$

Del uso de MATLAB para resolver esto se obtiene

```
>>Z=[ (54+10i) , (-2-5i) , -50 ; (-2-5i) , (4+40i) ,
-30i;-50,-30i,(50-10i)]
```

Z=

```
54.0000+10.0000i-2.0000-5.0000i-50.0000
-2.0000-5.0000i 4.0000+40.0000i 0-30.0000i
-50.0000 0-30.0000i 50.0000-10.0000i
```

```
>>V=[ (204.8+36.12i) ; (-71.14-195.46i) ; 0]
```

V=

```
1.0e+002*
2.0480+0.3612i
-0.7114-1.9546i
0
```

```
>>I=inv(Z)*V
```

I=

```
8.9317+2.6983i
0.0096+4.5175i
5.4619+3.7964i
```

$$I_{bB} = -I_1 + I_2 = -(8.932 + j2.698) + (0.0096 + j4.518)$$

$$= -8.922 + j1.82 = 9.106 / \underline{168.47^\circ} \text{ A} \quad \text{Se comprueba la respuesta}$$

$$I_{BC} = I_2 - I_3 = (0.0096 + j4.518) - (5.462 + j3.796)$$

$$= -5.452 + j0.722 = 5.5 / \underline{172.46^\circ} \text{ A} \quad \text{Se comprueba la respuesta}$$

Ahora se procede a determinar I_{ab} . Si se supone una impedancia interna pequeña en cada fuente, es posible obtener una estimación razonablemente aceptable de I_{ab} . De la adición tanto de las resistencias internas de 0.01Ω como de un cuarto lazo alrededor del circuito de la fuente da por resultado

Lazo 1

$$(54.01 + j10)I_1 - (2 + j5)I_2 - (50)I_3 - 0.01I_4 = 208 \angle 10^\circ \\ = 204.8 + j36.12$$

Lazo 2

$$-(2 + j5)I_1 + (4.01 + j40)I_2 - (j30)I_3 - 0.01I_4 \\ = 208 \angle -110^\circ = -71.14 - j195.46$$

Lazo 3

$$-(50)I_1 - (j30)I_2 + (50 - j10)I_3 = 0$$

Lazo 4

$$-(0.01)I_1 - (0.01)I_2 + (0.03)I_4 = 0$$

```
>>Z=[ (54.01+10i) , (-2-5i) , -50 , -0.01 ; (-2-5i) ,
(4.01+40i) , -30i , -0.01 ; -50 , -30i , (50-10i) ,
0;-0.01,-0.01,0,0.03]
```

Z=

```
54.0100+10.0000i -2.0000-5.0000i, -50.0000 -0.0100
-2.0000-5.0000i 4.0100-40.0000i 0-30.0000i 0.0100
-50.0000 0-30.0000i 50.0000-10.0000i 0
-0.0100 -0.0100 0 0.0300
```

```
>>V=[ (204.8+36.12i) ; (-71.14-195.46i) ; 0; 0]
```

V=

```
1.0e+002*
2.0480+0.3612i
-0.7114-1.9546i
0
0
```

```
>>I=inv(Z)*V
```


I=

```
8.9309+2.6973i
0.0093+4.5159i
5.4623+3.7954i
2.9801+2.4044i
```

$$I_{ab} = -I_1 + I_4 = -(8.931 + j2.697) + (2.98 + j2.404) \\ = -5.951 - j0.293 \\ = 5.958 \angle -177.18^\circ \text{ A.} \quad \text{Se comprueba la respuesta}$$

 6. **¿Satisfactorio?** Se tiene una solución satisfactoria y una comprobación adecuada de la solución. Los resultados pueden presentarse ahora como una solución del problema.

En relación con el circuito desbalanceado de la figura 12.32, use *PSpice* para hallar la corriente del generador I_{ca} , la corriente de línea I_{cC} y la corriente de fase I_{AB} .



Problema de práctica 12.12

Figura 12.32 Para el problema de práctica 12.12.

Respuesta: $24.68\angle-90^\circ$ A, $37.25\angle83.79^\circ$ A, $15.55\angle-75.01^\circ$ A.

12.10 †Aplicaciones

Las conexiones de fuentes tanto en estrella como en delta tienen importantes aplicaciones prácticas. La conexión de fuente en estrella se usa para la transmisión de larga distancia de energía eléctrica, en la que las pérdidas resistivas (I^2R) deben ser mínimas. Esto se debe al hecho de que la conexión en estrella produce una tensión de línea $\sqrt{3}$ mayor que la conexión en delta, y de ahí que, para la misma potencia, la corriente de línea sea $\sqrt{3}$ menor. Además, las conexiones de fuentes en delta también son indeseables debido al potencial de tener corrientes circulantes desastrosas. Algunas veces, con el uso de transformadores, es posible crear el equivalente de la fuente en conexión delta. Esta conversión de trifásico a monofásico se requiere en la instalación eléctrica residencial, porque la iluminación y aparatos para el hogar usan alimentación eléctrica monofásica. La alimentación eléctrica trifásica se emplea en la instalación eléctrica industrial, caso en el que se requiere gran potencia. En algunas aplicaciones carece de importancia que la carga esté conectada en estrella o en delta. Por ejemplo, ambas conexiones son satisfactorias en motores de inducción. De hecho, algunos fabricantes conectan un motor en delta para 220 V y en estrella para 440 V, a fin de que una línea de motores pueda adaptarse fácilmente a dos diferentes tensiones.

Aquí se considerarán dos aplicaciones prácticas de los conceptos cubiertos en este capítulo: medición de potencia en circuitos trifásicos e instalación eléctrica residencial.

12.10.1 Medición de la potencia trifásica

El wattímetro es el instrumento para medir la potencia promedio (o real) en circuitos monofásicos, tal como se presentó en la sección 11.9. Un wattímetro sencillo también puede medir la potencia promedio en un sistema trifásico balanceado, de modo que $P_1 = P_2 = P_3$; la potencia total es tres veces la lectura de ese wattímetro. En cambio, se necesitan dos o tres wattímetros monofásicos para medir la potencia si el sistema está desbalanceado. El *método de los tres wattímetros* para medir la potencia, el cual se muestra en la figura 12.33, funcionará sin importar si la carga está balanceada o desbalanceada o conectada en estrella o en delta. Dicho método es adecuado para medir la potencia en un sistema trifásico en el que el factor de potencia cambia constantemente. La potencia promedio total es la suma algebraica de las lecturas de los tres wattímetros,

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \quad (12.61)$$

donde P_1 , P_2 y P_3 corresponden a las lecturas de los wattímetros W_1 , W_2 y W_3 , respectivamente. Cabe señalar que el punto común o de referencia o en la figura 12.33 se ha

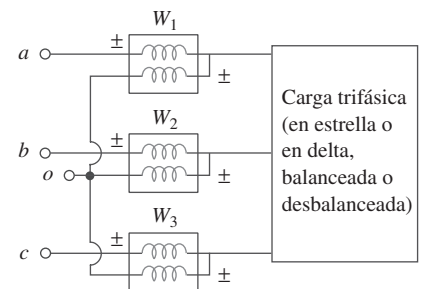


Figura 12.33 Método de los tres wattímetros para medir la potencia trifásica.

seleccionado de manera arbitraria. Si la carga está conectada en estrella, el punto o puede conectarse al punto neutro n . En una carga conectada en delta, el punto o puede conectarse a cualquier punto. Si se conecta al punto b , por ejemplo, la bobina de tensión del wattímetro W_2 leerá cero y $P_2 = 0$, lo que indica que el wattímetro W_2 no es necesario. Así, dos wattímetros son suficientes para medir la potencia total.

El método de los dos wattímetros es el de uso más común para medir la potencia trifásica. Los dos wattímetros deben conectarse apropiadamente a dos fases cualesquiera, como se observa en la figura 12.34. Adviértase que la bobina de corriente de cada wattímetro mide la corriente de línea, mientras que la respectiva bobina de tensión está conectada entre la línea y la tercera línea y mide la tensión de línea. Adviértase asimismo que la terminal \pm de la bobina de tensión está conectada a la línea a la que se conecta la correspondiente bobina de corriente. Aunque los wattímetros individuales ya no leen la potencia tomada por cualquier fase particular, la suma algebraica de las lecturas de los dos wattímetros es igual a la potencia promedio total absorbida por la carga, sin importar si esta última está conectada en estrella o en delta o si está balanceada o desbalanceada. La potencia real total es igual a la suma algebraica de las lecturas de los dos wattímetros,

$$P_T = P_1 + P_2 \quad (12.62)$$

Aquí se demostrará que este método da resultado en un sistema trifásico balanceado.

Considérese la carga balanceada conectada en estrella de la figura 12.35. El objetivo es aplicar el método de los dos wattímetros para hallar la potencia promedio absorbida por la carga. Supóngase que la fuente está en la secuencia abc y que la impedancia de carga $Z_Y = Z_Y/\theta$. Debido a la impedancia de carga, cada bobina de tensión se adelanta a su bobina de corriente en θ , de manera que el factor de potencia es $\cos \theta$. Recuerdese que cada tensión de línea se adelanta a la correspondiente tensión de fase en 30° . Así, la diferencia de fase total entre la corriente de fase I_a y la tensión de línea V_{ab} es $+30^\circ$, y la potencia promedio leída por el wattímetro W_1 es

$$P_1 = \text{Re}[V_{ab}I_a^*] = V_{ab}I_a \cos(\theta + 30^\circ) = V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) \quad (12.63)$$

 


Figura 12.35 Método de los dos wattímetros aplicado a una carga en estrella balanceada.

De igual forma, puede demostrarse que la potencia promedio leída por el wattímetro 2 es

$$P_2 = \text{Re}[V_{cb}I_c^*] = V_{cb}I_c \cos(\theta - 30^\circ) = V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) \quad (12.64)$$

Ahora se usan las identidades trigonométricas

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \text{sen } A \text{ sen } B \\ \cos(A - B) &= \cos A \cos B + \text{sen } A \text{ sen } B \end{aligned} \quad (12.65)$$

para hallar la suma y la diferencia de las lecturas de los dos wattímetros en las ecuaciones (12.63) y (12.64):

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= V_L I_L [\cos(\theta + 30^\circ) + \cos(\theta - 30^\circ)] \\ &= V_L I_L (\cos \theta \cos 30^\circ - \text{sen } \theta \text{ sen } 30^\circ \\ &\quad + \cos \theta \cos 30^\circ + \text{sen } \theta \text{ sen } 30^\circ) \\ &= V_L I_L 2 \cos 30^\circ \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \end{aligned} \quad (12.66)$$

puesto que $2 \cos 30^\circ = \sqrt{3}$. La comparación de la ecuación (12.66) con la ecuación (12.50) demuestra que la suma de las lecturas de los wattímetros da por resultado la potencia promedio total,

$$P_T = P_1 + P_2 \quad (12.67)$$

De la misma manera,

$$\begin{aligned} P_1 - P_2 &= V_L I_L [\cos(\theta + 30^\circ) + \cos(\theta - 30^\circ)] \\ &= V_L I_L (\cos \theta \cos 30^\circ - \sin \theta \sin 30^\circ \\ &\quad - \cos \theta \cos 30^\circ - \sin \theta \sin 30^\circ) \\ &= V_L I_L 2 \sin 30^\circ \sin \theta \\ P_2 - P_1 &= V_L I_L \sin \theta \end{aligned} \quad (12.68)$$

puesto que $2 \sin 30^\circ = 1$. La comparación de la ecuación (12.68) con la ecuación (12.51) demuestra que la diferencia de las lecturas de los wattímetros es proporcional a la potencia reactiva total, o

$$Q_T = \sqrt{3}(P_2 - P_1) \quad (12.69)$$

De las ecuaciones (12.67) y (12.69) puede obtenerse la potencia aparente total como

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} \quad (12.70)$$

La división de la ecuación (12.69) entre la ecuación (12.67) produce la tangente del ángulo del factor de potencia como

$$\tan \theta = \frac{Q_T}{P_T} = \sqrt{3} \frac{P_2 - P_1}{P_2 + P_1} \quad (12.71)$$

de lo que puede obtenerse el factor de potencia como $\text{fp} = \cos \theta$. Así, el método de los dos wattímetros no sólo proporciona las potencias real y reactiva totales, sino que también puede servir para calcular el factor de potencia. De las ecuaciones (12.67), (12.69) y (12.71) se concluye que

1. Si $P_2 = P_1$, la carga es resistiva.
2. Si $P_2 > P_1$, la carga es inductiva.
3. Si $P_2 < P_1$, la carga es capacitiva.

Aunque estos resultados se derivan de una carga balanceada conectada en estrella, son igualmente válidos para una carga balanceada conectada en delta. Sin embargo, el método de los dos wattímetros no es aplicable a la medición de la potencia en un sistema trifásico de cuatro conductores a menos que la corriente a través de la línea neutra sea de cero. El método de los tres wattímetros se emplea para medir la potencia real en un sistema trifásico de cuatro conductores.

Tres wattímetros W_1 , W_2 y W_3 se conectan a las fases a , b y c , respectivamente, para medir la potencia total absorbida por la carga desbalanceada conectada en estrella del ejemplo 12.9 (véase la figura 12.23). *a)* Prediga las lecturas de los wattímetros, *b)* Halle la potencia total absorbida.

Ejemplo 12.13

Solución: Parte del problema ya se resolvió en el ejemplo 12.9. Supóngase que los wattímetros se conectan apropiadamente, como en la figura 12.36.

a) Partiendo del ejemplo 12.9,

$$\mathbf{V}_{AN} = 100 \angle 0^\circ, \quad \mathbf{V}_{BN} = 100 \angle 120^\circ, \quad \mathbf{V}_{CN} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

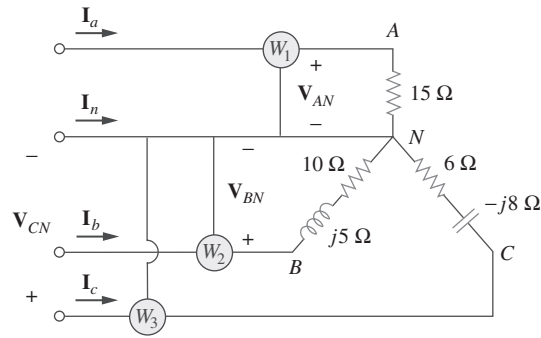


Figura 12.36 Para el ejemplo 12.13.

mientras que

$$\mathbf{I}_a = 6.67 \angle 0^\circ, \quad \mathbf{I}_b = 8.94 \angle 93.44^\circ, \quad \mathbf{I}_c = 10 \angle -66.87^\circ \text{ A}$$

Las lecturas de los wattímetros se calculan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P_1 &= \operatorname{Re}(\mathbf{V}_{AN} \mathbf{I}_a^*) = V_{AN} I_a \cos(\theta_{V_{AN}} - \theta_{I_a}) \\ &= 100 \times 6.67 \times \cos(0^\circ - 0^\circ) = 667 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= \operatorname{Re}(\mathbf{V}_{BN} \mathbf{I}_b^*) = V_{BN} I_b \cos(\theta_{V_{BN}} - \theta_{I_b}) \\ &= 100 \times 8.94 \times \cos(120^\circ - 93.44^\circ) = 800 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3 &= \operatorname{Re}(\mathbf{V}_{CN} \mathbf{I}_c^*) = V_{CN} I_c \cos(\theta_{V_{CN}} - \theta_{I_c}) \\ &= 100 \times 10 \times \cos(-120^\circ + 66.87^\circ) = 600 \text{ W} \end{aligned}$$

b) La potencia total absorbida es

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 667 + 800 + 600 = 2\,067 \text{ W}$$

Puede hallarse la potencia absorbida por los resistores de la figura 12.36 y usar eso para comprobar o confirmar este resultado.

$$\begin{aligned} P_T &= |I_a|^2(15) + |I_b|^2(10) + |I_c|^2(6) \\ &= 6.67^2(15) + 8.94^2(10) + 10^2(6) \\ &= 667 + 800 + 600 = 2\,067 \text{ W} \end{aligned}$$

que es exactamente lo mismo.

Problema de práctica 12.13

Repita el ejemplo 12.13 respecto de la red de la figura 12.24 (véase el problema de práctica 12.9). *Sugerencia:* Conecte el punto de referencia o de la figura 12.33 al punto B .

Respuesta: a) 13.175 kW, 0 W, 29.91 kW, b) 43.08 kW.

Ejemplo 12.14

El método de los dos wattímetros produce las lecturas de wattímetros $P_1 = 1\,560 \text{ W}$ y $P_2 = 2\,100 \text{ W}$ en conexión con una carga conectada en delta. Si la tensión de línea es de 220 V, calcule: a) la potencia promedio por fase; b) la potencia reactiva por fase; c) el factor de potencia, y d) la impedancia de fase.

Solución: Los resultados dados pueden aplicarse a la carga conectada en delta. a) La potencia real o promedio total es

$$P_T = P_1 + P_2 = 1\,560 + 2\,100 = 3\,660 \text{ W}$$

La potencia promedio por fase es entonces

$$P_p = \frac{1}{3} P_T = 1\,220 \text{ W}$$

b) La potencia reactiva total es

$$Q_T = \sqrt{3}(P_2 - P_1) = \sqrt{3}(2\,100 - 1\,560) = 935.3 \text{ VAR}$$

de manera que la potencia reactiva por fase es

$$Q_p = \frac{1}{3}Q_T = 311.77 \text{ VAR}$$

c) El ángulo de potencia es

$$\theta = \tan^{-1} \frac{Q_T}{P_T} = \tan^{-1} \frac{935.3}{3\,660} = 14.33^\circ$$

Así, el factor de potencia es

$$\cos \theta = 0.9689 \text{ (atrasado)}$$

El fp es atrasado porque Q_T es positiva o $P_2 > P_1$.

c) La impedancia de fase es $Z_p = Z_p/\theta$. Se sabe que θ es el ángulo del fp; es decir, $\theta = 14.33^\circ$.

$$Z_p = \frac{V_p}{I_p}$$

Recuérdese que en una carga conectada en delta, $V_p = V_L = 220 \text{ V}$. Con base en la ecuación (12.46),

$$P_p = V_p I_p \cos \theta \quad \Rightarrow \quad I_p = \frac{1\,220}{220 \times 0.9689} = 5.723 \text{ A}$$

Por lo tanto,

$$Z_p = \frac{V_p}{I_p} = \frac{220}{5.723} = 38.44 \, \Omega$$

y

$$Z_p = 38.44/\underline{14.33^\circ} \, \Omega$$

Considere que la tensión de línea $V_L = 208 \text{ V}$ y que las lecturas de los wattímetros del sistema balanceado de la figura 12.35 son $P_1 = -560 \text{ W}$ y $P_2 = 800 \text{ W}$. Determine:

Problema de práctica 12.14

- la potencia promedio total
- la potencia reactiva total
- el factor de potencia
- la impedancia de fase

¿La impedancia es inductiva o capacitiva?

Respuesta: a) 240 W, b) 2.356 kVAR, c) 0.1014, d) $18.25/\underline{84.18^\circ} \, \Omega$, inductiva.

La carga trifásica balanceada de la figura 12.35 tiene una impedancia por fase de $Z_Y = 8 + j6 \, \Omega$. Si se conecta a líneas de 208 V, determine las lecturas de los wattímetros W_1 y W_2 . Halle P_T y Q_T .

Ejemplo 12.15

Solución: La impedancia por fase es

$$Z_Y = 8 + j6 = 10/\underline{36.87^\circ} \, \Omega$$

de modo que el ángulo del fp es de 36.87° . Dado que la tensión de línea $V_L = 208 \text{ V}$, la corriente de línea es

$$I_L = \frac{V_p}{|Z_Y|} = \frac{208/\sqrt{3}}{10} = 12 \text{ A}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} P_1 &= V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) = 208 \times 12 \times \cos(36.87^\circ + 30^\circ) \\ &= 980.48 \text{ W} \\ P_2 &= V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) = 208 \times 12 \times \cos(36.87^\circ - 30^\circ) \\ &= 2\,478.1 \text{ W} \end{aligned}$$

Así, el wattímetro 1 lee 980.48 W , mientras que el wattímetro 2 lee $2\,478.1 \text{ W}$. Como $P_2 > P_1$, la carga es inductiva. Esto es evidente a partir de la propia carga Z_Y . Después,

$$P_T = P_1 + P_2 = 3.459 \text{ kW}$$

$$\text{y } Q_T = \sqrt{3}(P_2 - P_1) = \sqrt{3}(1\,497.6) \text{ VAR} = 2.594 \text{ kVAR}$$

Problema de práctica 12.15

Si la carga de la figura 12.35 está conectada en delta con una impedancia por fase de $Z_p = 30 - j40 \Omega$ y $V_L = 440 \text{ V}$, determine las lecturas de los wattímetros W_1 y W_2 . Calcule P_T y Q_T .

Respuesta: 6.167 kW , 0.8021 kW , 6.969 kW , -9.292 kVAR .

12.10.2 Instalación eléctrica residencial

En Estados Unidos la mayor parte de la iluminación y aparatos para el hogar operan con corriente alterna monofásica de 120 V , 60 Hz . (La electricidad también puede suministrarse a 110 , 115 o 117 V , dependiendo del lugar.) La compañía local suministradora de energía eléctrica abastece a los hogares con un sistema de ca de tres conductores. Por lo general, como se muestra en la figura 12.37, la tensión de línea de, por ejemplo, $12\,000 \text{ V}$ se reduce gradualmente a $120/240 \text{ V}$ con un transformador (hay más detalles sobre transformadores en el siguiente capítulo). Los tres conductores procedentes del transformador suelen ser de color rojo (vivo), negro (vivo) y blanco (neutro). Como se indica en la figura 12.38, las dos tensiones de 120 V son de fase opuesta, y por lo tanto suman cero. Es decir, $\mathbf{V}_W = 0/0^\circ$, $\mathbf{V}_B = 120/0^\circ$, $\mathbf{V}_R = 120/180^\circ = -\mathbf{V}_B$.

$$\mathbf{V}_{BR} = \mathbf{V}_B - \mathbf{V}_R = \mathbf{V}_B - (-\mathbf{V}_B) = 2\mathbf{V}_B = 240/0^\circ \quad (12.72)$$

 


Figura 12.37 Sistema eléctrico doméstico de $120/240 \text{ V}$.

(Fuente: A. Marcus y C. M. Thomson, *Electricity for Technicians*, 2a. ed., ©1975, p. 324. Reimpreso con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, N.J.)

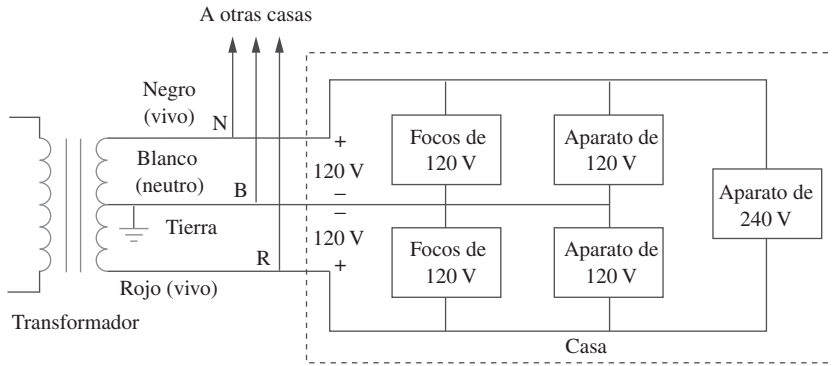


Figura 12.38 Instalación eléctrica residencial monofásica de tres conductores.

Como la mayoría de los aparatos están diseñados para operar con 120 V, la iluminación y los aparatos se conectan a las líneas de 120 V, como se ilustra en la figura 12.39 en el caso de una habitación. Nótese en la figura 12.37 que todos los aparatos se conectan en paralelo. Los aparatos de alto consumo que requieren grandes corrientes, como los equipos de aire acondicionado, las lavadoras de trastos, los hornos y las lavadoras, se conectan a la línea eléctrica de 240 V.

A causa de los riesgos de la electricidad, en Estados Unidos la instalación eléctrica residencial está estrictamente reglamentada por un código establecido por normas locales, así como por el National Electrical Code (NEC). Para evitar contratiempos, se emplean aisladores, conexión a tierra, fusibles e interruptores. Los códigos modernos de instalación eléctrica exigen un tercer conductor para una tierra aparte. Como el conductor neutro, el conductor de tierra no conduce electricidad, pero permite que los aparatos dispongan de una conexión a tierra independiente. En la figura 12.40 se observa la conexión de un receptáculo con una línea de 120 V rms y a tierra. Como se advierte en esa figura, la línea neutra se conecta a tierra en muchos puntos críticos. Aunque la línea de tierra parece redundante, la conexión a tierra es importante por muchas razones. Primero, la exige el NEC. Segundo, proporciona una trayectoria conveniente a tierra a los relámpagos que impactan la línea eléctrica. Tercero, las tierras minimizan el riesgo de choque eléctrico. La causa de este es el paso de corriente de una parte del cuerpo a otra. El cuerpo humano es como un gran resistencia R . Si V es la diferencia de potencial entre el cuerpo y tierra, la corriente que fluye a través del cuerpo se determina mediante la ley de Ohm como

$$I = \frac{V}{R} \tag{12.73}$$

El valor de R varía de una persona a otra y depende de si el cuerpo está húmedo o seco. La intensidad o efecto aniquilador del choque depende de la cantidad de corriente, la trayectoria de la corriente por el cuerpo y el lapso en que el cuerpo se exponga a la corriente. Corrientes inferiores a 1 mA podrían no ser perjudiciales para el cuerpo, pero

 


Figura 12.39 Diagrama de la instalación eléctrica usual de una habitación. (Fuente: A. Marcus y C. M. Thomson, *Electricity for Technicians*, 2a. ed., ©1975, p. 324. Reimpreso con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, N.J.)

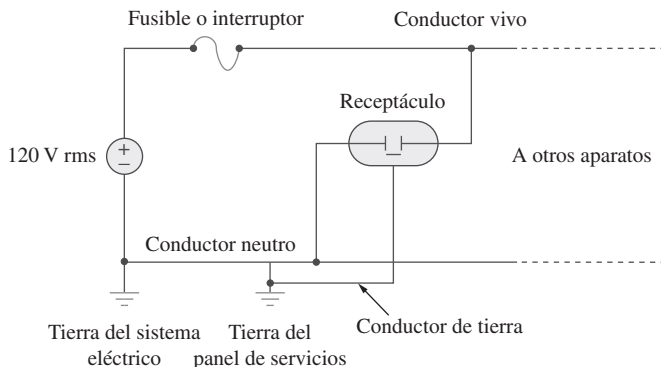


Figura 12.40 Conexión de un receptáculo a la línea con corriente y a tierra.

corrientes superiores a 10 mA pueden causar un choque severo. Un dispositivo moderno de seguridad es el *interruptor del circuito de falla a tierra* (*ground-fault circuit interrupter*, GFCI por sus siglas en inglés), el cual se utiliza en circuitos a la intemperie y en baños, donde el riesgo de choques eléctricos es mayor. Se trata en esencia de un interruptor que se abre cuando la suma de las corrientes i_R , i_W e i_B a través de las líneas roja, blanca y negra no es igual a cero, o $i_R + i_W + i_B \neq 0$.

La mejor manera de evitar choques eléctricos es seguir las normas de seguridad concernientes a sistemas y aparatos eléctricos. He aquí algunas de ellas:

- Nunca suponer que un circuito eléctrico está desactivado. Hay que probarlo siempre para estar seguro.
- Emplear dispositivos de seguridad cuando sea necesario, y vestir ropa adecuada (zapatos con aislamiento, guantes, etcétera).
- Nunca utilizar ambas manos al probar circuitos de alta tensión, ya que la corriente de una mano a la otra pasa directamente por el pecho y el corazón.
- No tocar ningún aparato eléctrico estando mojado, pues el agua conduce electricidad.
- Ser extremadamente cuidadoso al operar aparatos electrónicos como radios y televisores, pues contienen grandes capacitores que tardan en descargarse después de la desconexión eléctrica.
- Quien efectúa operaciones en un sistema de instalación eléctrica se debe acompañar de otra persona, por si acaso sucediera un accidente.

12.11 Resumen

1. La secuencia de fases es el orden en que las tensiones de fase de un generador trifásico se producen respecto al tiempo. En una secuencia *abc* de tensiones de fuente balanceadas, \mathbf{V}_{an} se adelanta a \mathbf{V}_{bn} en 120° , la que a su vez se adelanta a \mathbf{V}_{cn} en 120° . En una secuencia *acb* de tensiones balanceadas, \mathbf{V}_{an} se adelanta a \mathbf{V}_{cn} en 120° , la que a su vez se adelanta a \mathbf{V}_{bn} en 120° .
2. Una carga balanceada conectada en estrella o en delta es aquella en la que las tres impedancias de las fases son iguales.
3. La manera más fácil de analizar un circuito trifásico balanceado es transformar tanto la fuente como la carga en un sistema Y-Y y después analizar el circuito monofásico equivalente. En la tabla 12.1 se presentó un resumen de las fórmulas de corrientes y tensiones de fase y tensiones de línea de las cuatro configuraciones posibles.
4. La corriente de línea I_L es la corriente que fluye del generador a la carga en cada línea de transmisión de un sistema trifásico. La tensión de línea V_L es la tensión entre cada par de líneas, salvo la línea neutra, si existe. La corriente de fase I_p es la corriente que fluye a través de cada fase en una carga trifásica. La tensión de fase V_p es la tensión de cada fase. En una carga conectada en estrella,

$$V_L = \sqrt{3}V_p \quad \text{e} \quad I_L = I_p$$

En una carga conectada en delta,

$$V_L = V_p \quad \text{e} \quad I_L = \sqrt{3}I_p$$

5. La potencia instantánea total en un sistema trifásico balanceado es constante e igual a la potencia promedio.
6. La potencia compleja total absorbida por una carga trifásica balanceada conectada en Y o en Δ es

$$\mathbf{S} = P + jQ = \sqrt{3}V_L I_L / \theta$$

donde θ es el ángulo de las impedancias de carga.

7. Un sistema trifásico desbalanceado puede analizarse aplicando el análisis nodal o de malla.
8. *PSpice* se usa para analizar circuitos trifásicos de la misma manera que para analizar circuitos monofásicos.
9. La potencia real total se mide en sistemas trifásicos siguiendo ya sea el método de los tres wattímetros o el de los dos wattímetros.
10. En la instalación eléctrica residencial se emplea un sistema monofásico de tres conductores de 120/240° V.

Preguntas de repaso

- 12.1 ¿Cuál es la secuencia de fases de un motor trifásico para el cual $\mathbf{V}_{AN} = 220/\underline{-100^\circ}$ V y $\mathbf{V}_{BN} = 220/\underline{140^\circ}$ V?
a) *abc* b) *acb*
- 12.2 Si en una secuencia de fases *acb*, $\mathbf{V}_{an} = 100/\underline{-20^\circ}$, entonces \mathbf{V}_{cn} es:
a) $100/\underline{-140^\circ}$ b) $100/\underline{100^\circ}$ c) $100/\underline{-50^\circ}$ d) $100/\underline{10^\circ}$

- 12.3** ¿Cuál de las siguientes no es una condición requerida para un sistema balanceado?
- a) $|\mathbf{V}_{an}| = |\mathbf{V}_{bn}| = |\mathbf{V}_{cn}|$
 b) $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_b = \mathbf{I}_c = 0$
 c) $\mathbf{V}_{an} = \mathbf{V}_{bn} + \mathbf{V}_{cn} = 0$
 d) Las tensiones de fuente están desfasadas 120° entre sí.
 e) Las impedancias de carga de las tres fases son iguales.
- 12.4** En una carga conectada en Y, la corriente de línea y la corriente de fase son iguales.
- a) Cierto b) Falso
- 12.5** En una carga conectada en Δ , la corriente de línea y la corriente de fase son iguales.
- a) Cierto b) Falso
- 12.6** En un sistema Y-Y, una tensión de línea de 220 V produce una tensión de fase de:
- a) 381 V b) 311 V c) 220 V
 d) 156 V e) 127 V

- 12.7** En un sistema Δ - Δ , una tensión de fase de 100 V produce una tensión de línea de:
- a) 58 V b) 71 V c) 100 V
 d) 173 V e) 141 V
- 12.8** Cuando una carga conectada en Y se alimenta con tensiones en secuencia de fases abc , las tensiones de línea se atrasan de las correspondientes tensiones de fase en 30° .
- a) Cierto b) Falso
- 12.9** En un circuito trifásico balanceado, la potencia instantánea total es igual a la potencia promedio.
- a) Cierto b) Falso
- 12.10** La potencia total suministrada a una carga en Δ balanceada se determina de la misma manera que en una carga en Y balanceada.
- a) Cierto b) Falso

Respuestas: 12.1a, 12.2a, 12.3c, 12.4a, 12.5b, 12.6e, 12.7c, 12.8b, 12.9a, 12.10a.

Problemas¹

Sección 12.2 Tensiones trifásicas balanceadas

- 12.1** Si $\mathbf{V}_{ab} = 400$ V en un generador trifásico balanceado conectado en Y, halle las tensiones de fase, suponiendo que la secuencia de fases es:
- a) abc b) acb
- 12.2** ¿Cuál es la secuencia de fases de un circuito trifásico balanceado para el cual $\mathbf{V}_{an} = 120\angle 30^\circ$ V y $\mathbf{V}_{cn} = 120\angle -90^\circ$ V? Halle \mathbf{V}_{bn} .
- 12.3** Determine la secuencia de fases de un circuito trifásico balanceado en el que $\mathbf{V}_{bn} = 440\angle 130^\circ$ V y $\mathbf{V}_{cn} = 440\angle 10^\circ$ V. Obtenga \mathbf{V}_{an} .
- 12.4** Un sistema trifásico con secuencia abc y $\mathbf{V}_L = 440$ V alimenta a una carga conectada en Y con $Z_L = 40\angle 30^\circ \Omega$. Halle las corrientes de línea.
- 12.5** En relación con una carga conectada en Y, las expresiones en el dominio temporal de tres tensiones línea-neutro en las terminales son:

$$\begin{aligned} v_{AN} &= 120 \cos(\omega t + 32^\circ) \text{ V} \\ v_{BN} &= 120 \cos(\omega t - 88^\circ) \text{ V} \\ v_{CN} &= 120 \cos(\omega t + 152^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

Escriba las expresiones en el dominio temporal de las tensiones línea-línea v_{AB} , v_{BC} y v_{CA} .

Sección 12.3 Conexión estrella-estrella balanceada

- 12.6** Use la figura 12.41 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos balanceados conectados en estrella-estrella.

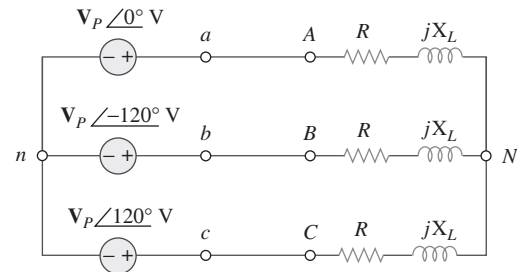


Figura 12.41 Para el problema 12.6.

- 12.7** Obtenga las corrientes de línea en el circuito trifásico de la figura 12.42.

 


Figura 12.42 Para el problema 12.7.

- 12.8** En un sistema Y-Y trifásico balanceado, la fuente está en una secuencia abc de tensiones y $\mathbf{V}_{an} = 100\angle 20^\circ$ V rms. La impe-

¹ Recuerdese que, a menos que se indique otra cosa, todas las tensiones y corrientes dadas son valores rms.

dancia de línea por fase es $0.6 + j1.2 \Omega$, mientras que la impedancia por fase de la carga es $10 + j14 \Omega$. Calcule las corrientes de línea y las tensiones de carga.

- 12.9** Un sistema Y-Y balanceado de cuatro conductores tiene las tensiones de fase

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= 120/0^\circ, & \mathbf{V}_{bn} &= 120/-120^\circ \\ \mathbf{V}_{cn} &= 120/120^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

La impedancia de carga por fase es $19 + j13 \Omega$, y la impedancia de línea por fase es $1 + j2 \Omega$. Determine las corrientes de línea y la corriente neutra.

- 12.10** En referencia al circuito de la figura 12.43, determine la corriente en la línea neutra.

 


Figura 12.43 Para el problema 12.10.

Sección 12.4 Conexión estrella-delta balanceada

- 12.11** En el sistema Y-Δ que aparece en la figura 12.44, la fuente está en una secuencia positiva con $\mathbf{V}_{an} = 240/0^\circ \text{ V}$ e impedancia de fase $\mathbf{Z}_p = 2 - j3 \Omega$. Calcule la tensión de línea \mathbf{V}_L y la corriente de línea \mathbf{I}_L .

 


Figura 12.44 Para el problema 12.11.

- 12.12** Use la figura 12.45 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos conectados en estrella-delta.

 


Figura 12.45 Para el problema 12.12.

- 12.13** En el sistema trifásico balanceado Y-Δ de la figura 12.46, halle la corriente de línea \mathbf{I}_L y la potencia promedio suministrada a la carga.

 


Figura 12.46 Para el problema 12.13.

- 12.14** Obtenga las corrientes de línea en el circuito trifásico de la figura 12.47.

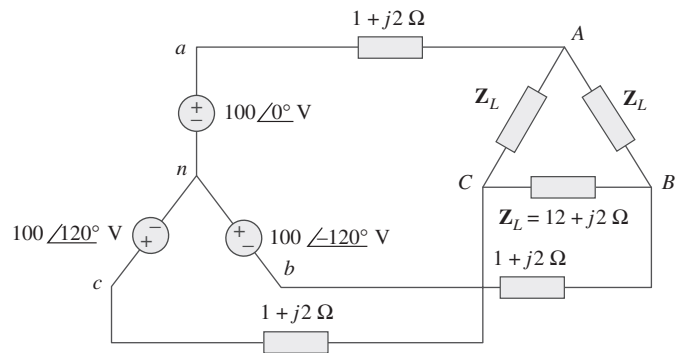


Figura 12.47 Para el problema 12.14.

- 12.15** El circuito de la figura 12.48 se excita mediante una fuente trifásica balanceada con una tensión de línea de 210 V. Si $\mathbf{Z}_l = 1 + j1 \Omega$, $\mathbf{Z}_\Delta = 24 - j30 \Omega$ y $\mathbf{Z}_Y = 12 + j5 \Omega$, determine la magnitud de la corriente de línea de las cargas combinadas.

 


Figura 12.48 Para el problema 12.15.

- 12.16** Una carga balanceada conectada en delta tiene una corriente de fase $\mathbf{I}_{AC} = 5/-30^\circ \text{ A}$.

- Determine las tres corrientes de línea suponiendo que el circuito opera en la secuencia de fases positiva.
- Calcule la impedancia de carga si la tensión de línea es $\mathbf{V}_{AB} = 110/0^\circ \text{ V}$.

- 12.17** Una carga balanceada conectada en delta tiene corriente de línea $\mathbf{I}_a = 5/-25^\circ \text{ A}$. Halle las corrientes de fase \mathbf{I}_{AB} , \mathbf{I}_{BC} e \mathbf{I}_{CA} .

12.18 Si $V_{an} = 220/60^\circ$ V en la red de la figura 12.49, halle las corrientes de fase de la carga I_{AB} , I_{BC} , e I_{CA} .

 


Figura 12.49 Para el problema 12.18.

Sección 12.5 Conexión delta-delta balanceada

12.19 En referencia al circuito Δ - Δ de la figura 12.50, calcule las corrientes de fase y de línea.

 


Figura 12.50 Para el problema 12.19.

12.20 Use la figura 12.51 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos balanceados conectados en delta-delta.

 


Figura 12.51 Para el problema 12.20.

 


Figura 12.53 Para el problema 12.22.

12.21 Tres generadores de 230 V forman una fuente conectada en delta que se conecta a su vez con una carga balanceada conectada en delta de $Z_L = 10 + j8 \Omega$ por fase, como se muestra en la figura 12.52.

- a) Determine el valor de I_{AC} .
- b) ¿Cuál es el valor de I_{bb} ?

 


Figura 12.52 Para el problema 12.21.

12.22 Halle las corrientes de línea I_a , I_b e I_c en la red trifásica de la figura 12.53, abajo. Considere $Z_\Delta = 12 - j15 \Omega$, $Z_Y = 4 + j6 \Omega$ y $Z_l = 2 \Omega$.

12.23 Un sistema trifásico balanceado con una tensión de línea de 202 V rms alimenta a una carga conectada en delta con $Z_p = 25/60^\circ \Omega$.

- a) Halle la corriente de línea.
- b) Determine la potencia total suministrada a la carga utilizando dos wattímetros conectados a las líneas A y C.

12.24 Una fuente balanceada conectada en delta tiene tensión de fase $V_{ab} = 416/30^\circ$ V y secuencia de fases positiva. Si se conecta a una carga balanceada conectada en delta, halle las corrientes de línea y de fase. Considere la impedancia de carga por fase de $60/30^\circ \Omega$ y la impedancia de línea por fase de $1 + j1 \Omega$.

Sección 12.6 Conexión delta-estrella balanceada

12.25 En el circuito de la figura 12.54, si $V_{ab} = 440/10^\circ$, $V_{bc} = 440/-110^\circ$, $V_{ca} = 440/130^\circ$ V, halle las corrientes de línea.

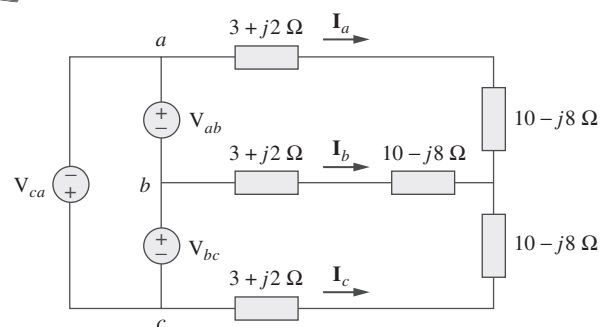


Figura 12.54 Para el problema 12.25.

- 12.26** Use la figura 12.55 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las fuentes balanceadas conectadas en delta que suministran potencia a cargas balanceadas conectadas en estrella.

 


Figura 12.55 Para el problema 12.26.

- 12.27** Una fuente conectada en Δ suministra potencia a una carga conectada en Y en un sistema trifásico balanceado. Dado que la impedancia de línea es $2 + j1 \Omega$ por fase mientras que la impedancia de carga es $6 + j4 \Omega$ por fase, halle la magnitud de la tensión de línea en la carga. Suponga la tensión de fase de la fuente $V_{ab} = 208\angle 0^\circ$ V rms.
- 12.28** Las tensiones línea-línea en una carga en Y tienen una magnitud de 440 V y están en secuencia positiva a 60 Hz. Si las cargas están balanceadas con $Z_1 = Z_2 = Z_3 = 25\angle 30^\circ$, halle todas las corrientes de línea y las tensiones de fase.

Sección 12.7 Potencia en un sistema balanceado

- 12.29** Un sistema trifásico balanceado Y- Δ tiene $V_{an} = 240\angle 0^\circ$ V rms y $Z_\Delta = 51 + j45 \Omega$. Si la impedancia de línea por fase es $0.4 + j1.2 \Omega$, halle la potencia compleja total suministrada a la carga.
- 12.30** En la figura 12.56, el valor rms de la tensión de línea es de 208 V. Halle la potencia promedio suministrada a la carga.

 


Figura 12.56 Para el problema 12.30.

- 12.31** Una carga balanceada conectada en delta se alimenta con una fuente trifásica a 60 Hz con tensión de línea de 240 V. Cada fase de carga toma 6 kW con un factor de potencia atrasado de 0.8. Halle:
- la impedancia de carga por fase
 - la corriente de línea
 - el valor de la capacitancia que debe conectarse en paralelo con cada fase de carga para minimizar la corriente procedente de la fuente

- 12.32** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor un sistema trifásico balanceado.

- 12.33** Una fuente trifásica suministra 4.8 kVA a una carga conectada en estrella con una tensión de fase de 208 V y un factor de potencia atrasado de 0.9. Calcule la corriente de línea de la fuente y la tensión de línea de la fuente.

- 12.34** Una carga balanceada conectada en estrella con una impedancia de fase de $10 - j16 \Omega$ se conecta a un generador trifásico balanceado con una tensión de línea de 220 V. Determine la corriente de línea y la potencia compleja absorbida por la carga.

- 12.35** Tres impedancias iguales, de $60 + j30 \Omega$ cada una, se conectan en delta con un circuito trifásico de 230 V rms. Otras tres impedancias iguales, de $40 + j10 \Omega$ cada una, se conectan en estrella en el mismo circuito entre los mismos puntos. Determine:

- la corriente de línea
- la potencia compleja total suministrada a las dos cargas
- el factor de potencia de las dos cargas combinadas

- 12.36** Una línea de transmisión trifásica de 4 200 V tiene una impedancia de $4 + j \Omega$ por fase. Si alimenta a una carga de 1 MVA con un factor de potencia de 0.75 (atrasado), halle:

- la potencia compleja
- la pérdida de potencia en la línea
- la tensión en el extremo de alimentación

- 12.37** La potencia total medida en un sistema trifásico que alimenta a una carga balanceada conectada en estrella es de 12 kW con un factor de potencia adelantado de 0.6. Si la tensión de línea es de 208 V, calcule la corriente de línea I_L y la impedancia de la carga Z_L .

- 12.38** Dado el circuito de la figura 12.57, abajo, halle la potencia compleja total absorbida por la carga.

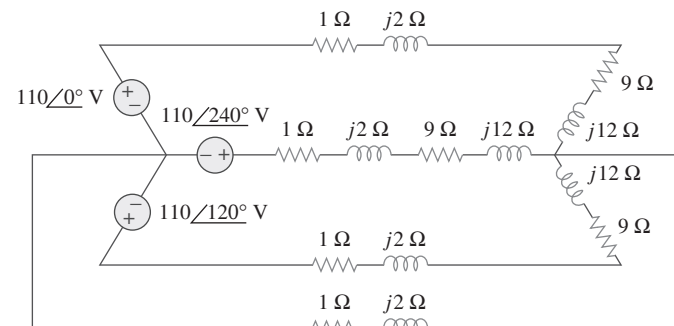


Figura 12.57 Para el problema 12.38.

- 12.39** Halle la potencia real absorbida por la carga en la figura 12.58.

 


Figura 12.58 Para el problema 12.39.

- 12.40** En referencia al circuito trifásico de la figura 12.59, halle la potencia promedio absorbida por la carga conectada en delta con $Z_{\Delta} = 21 + j24 \Omega$.

 


Figura 12.59 Para el problema 12.40.

- 12.41** Una carga balanceada conectada en delta toma 5 kW con un factor de potencia atrasado de 0.8. Si el sistema trifásico tiene una tensión de línea efectiva de 400 V, halle la corriente de línea.
- 12.42** Un generador trifásico balanceado suministra 7.2 kW a una carga conectada en estrella con impedancia $30 - j40 \Omega$ por fase. Halle la corriente de línea I_L y la tensión de línea V_L .
- 12.43** Remítase a la figura 12.48. Obtenga la potencia compleja absorbida por las cargas combinadas.
- 12.44** Una línea trifásica tiene una impedancia de $1 + j3 \Omega$ por fase. Esta línea alimenta a una carga balanceada conectada en delta, la cual absorbe una potencia compleja total de $12 + j5$ kVA. Si la tensión de línea en el extremo de la carga tiene una magnitud de 240 V, calcule la magnitud de la tensión de línea en el extremo de la fuente y el factor de potencia de la fuente.
- 12.45** Una carga balanceada en estrella se conecta con el generador por medio de una línea de transmisión balanceada con una impedancia de $0.5 + j2 \Omega$ por fase. Si la carga tiene una potencia nominal de 450 kW, factor de potencia atrasado de 0.708 y tensión de línea de 440 V, halle la tensión de línea en el generador.
- 12.46** Una carga trifásica consta de tres resistencias de 100 Ω que pueden conectarse en estrella o en delta. Determine cuál conexión absorberá la mayor potencia promedio de una fuente trifásica con tensión de línea de 110 V. Suponga una impedancia de línea de cero.
- 12.47** Las siguientes tres cargas trifásicas conectadas en paralelo se alimentan con una fuente trifásica balanceada.

- Carga 1: 250 kVA, fp atrasado de 0.8
- Carga 2: 300 kVA, fp adelantado de 0.95
- Carga 3: 450 kVA, fp unitario

Si la tensión de línea es de 13.8 kV, calcule la corriente de línea y el factor de potencia de la fuente. Suponga que la impedancia de línea es de cero.

- 12.48** Una fuente balanceada conectada en estrella en secuencia positiva tiene $V_{an} = 240\angle 0^\circ$ V rms y alimenta a una carga desbalanceada conectada en delta a través de una línea de transmisión con impedancia $2 + j3 \Omega$ por fase.
- a) Calcule las corrientes de línea si $Z_{AB} = 40 + j15 \Omega$, $Z_{BC} = 60 \Omega$, $Z_{CA} = 18 - j12 \Omega$
 - b) Halle la potencia compleja suministrada por la fuente.

- 12.49** Cada carga de fase consta de una resistencia de 20 Ω y una reactancia inductiva de 10 Ω . Con una tensión de línea de 220 V rms, calcule la potencia promedio tomada por la carga si:

- a) las tres cargas de fase están conectadas en delta
- b) las cargas están conectadas en estrella.

- 12.50** Una fuente trifásica balanceada con $V_L = 240$ V rms suministra 8 kVA con un factor de potencia atrasado de 0.6 a dos cargas en paralelo conectadas en estrella. Si una carga toma 3 kW con factor de potencia unitario, calcule la impedancia por fase de la segunda carga.

Sección 12.8 Sistemas trifásicos desbalanceados



- 12.51** Considere el sistema Δ - Δ que aparece en la figura 12.60. Considere $Z_1 = 8 + j6 \Omega$, $Z_2 = 4.2 - j2.2 \Omega$, $Z_3 = 10 + j0 \Omega$.

- a) Halle las corrientes de fase I_{AB} , I_{BC} , e I_{CA} .
- b) Calcule las corrientes de línea I_{aA} , I_{bB} , e I_{cC} .

 


Figura 12.60 Para el problema 12.51.

- 12.52** Un circuito estrella-estrella de cuatro conductores tiene

$$V_{an} = 120\angle 120^\circ, \quad V_{bn} = 120\angle 0^\circ$$

$$V_{cn} = 120\angle -120^\circ \text{ V}$$

Si las impedancias son

$$Z_{AN} = 20\angle 60^\circ, \quad Z_{BN} = 30\angle 0^\circ$$

$$Z_{cn} = 40\angle 30^\circ \Omega$$

halle la corriente en la línea neutra.

- 12.53** Use la figura 12.61 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los circuitos trifásicos desbalanceados.

 


Figura 12.61 Para el problema 12.53.

12.54 Una fuente en Y trifásica balanceada con $V_p = 210$ V rms excita a una carga trifásica conectada en Y con impedancia de fase $Z_A = 80 \Omega$, $Z_B = 60 + j90 \Omega$ y $Z_C = j80 \Omega$. Calcule las corrientes de línea y la potencia compleja total suministrada a la carga. Suponga que los neutros están conectados.

12.55 Una alimentación trifásica con tensión de línea de 240 V rms en secuencia positiva tiene una carga desbalanceada conectada en delta, como se muestra en la figura 12.62. Halle las corrientes de fase y la potencia compleja total.

 


Figura 12.62 Para el problema 12.55.

12.56 Use la figura 12.63 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los sistemas trifásicos desbalanceados.

 


Figura 12.63 Para el problema 12.56.

12.57 Determine las corrientes de línea del circuito trifásico de la figura 12.64. Considere que $V_a = 110/0^\circ$, $V_b = 110/-120^\circ$, $V_c = 110/120^\circ$ V.

 


Figura 12.64 Para el problema 12.57.

Sección 12.9 PSpice para circuitos trifásicos



12.58 Resuelva el problema 12.10 usando PSpice o MultiSim.

12.59 La fuente de la figura 12.65 está balanceada y exhibe una secuencia de fases positiva. Si $f = 60$ Hz, utilice PSpice o MultiSim para hallar V_{AN} , V_{BN} y V_{CN} .

 


Figura 12.65 Para el problema 12.59.

12.60 Utilice PSpice o MultiSim para determinar I_o en el circuito monofásico de tres conductores de la figura 12.66. Considere que $Z_1 = 15 - j10 \Omega$, $Z_2 = 30 + j20 \Omega$ y $Z_3 = 12 + j5 \Omega$.

 


Figura 12.66 Para el problema 12.60.

12.61 Dado el circuito de la figura 12.67, utilice PSpice o MultiSim para determinar las corrientes I_{aA} y la tensión V_{BN} .

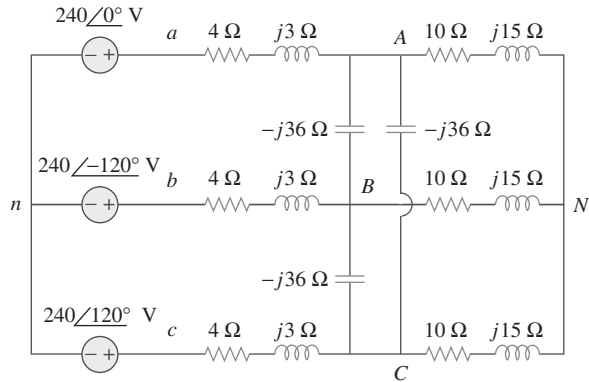


Figura 12.67 Para el problema 12.61.

12.62 Use la figura 12.68 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo usar PSpice o MultiSim para analizar circuitos trifásicos.

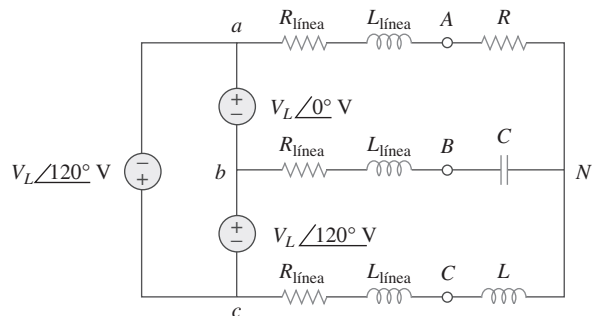


Figura 12.68 Para el problema 12.62.

12.63 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para hallar las corrientes I_{aA} e I_{AC} en el sistema trifásico desbalanceado que aparece en la figura 12.69. Considere que

$$\begin{aligned} Z_1 &= 2 + j, & Z_1 &= 40 + j20 \Omega \\ Z_2 &= 50 - j30 \Omega, & Z_3 &= 25 \Omega \end{aligned}$$

 


Figura 12.69 Para el problema 12.63.

12.64 Para el circuito de la figura 12.58, use *PSpice* o *MultiSim* para hallar las corrientes de línea y las corrientes de fase.

12.65 Un circuito trifásico balanceado se muestra en la figura 12.70, en la siguiente página. Utilice *PSpice* o *MultiSim* para hallar las corrientes de línea I_{aA} , I_{bB} e I_{cC} .

 


Figura 12.70 Para el problema 12.65.

Sección 12.10 Aplicaciones

12.66 Un sistema trifásico de cuatro conductores que opera con una tensión de línea de 208 V se presenta en la figura 12.71. Las tensiones de fuente están balanceadas. La potencia absorbida por la carga resistiva conectada en estrella se mide con el método de los tres wattímetros. Calcule:

- a) la tensión al neutro
- b) las corrientes I_1 , I_2 , I_3 e I_n
- c) las lecturas de los wattímetros
- d) la potencia total absorbida por la carga

 


Figura 12.71 Para el problema 12.66.

***12.67** Como se advierte en la figura 12.72, una línea trifásica de cuatro conductores con tensión de fase de 120 V rms y secuencia de fases positiva alimenta a una carga de motor balanceada de 260 kVA con fp atrasado de 0.85. La carga de motor se conecta a las tres líneas principales rotuladas como a, b y c. Además, focos incandescentes (con fp unitario) se conectan de la siguiente manera: de 24 kW de la línea a a la neutra, de 15 kW de la línea b a la neutra y de 9 kW de la línea c a la neutra.

- a) Si se disponen tres wattímetros para medir la potencia en cada línea, calcule la lectura de cada medidor.
- b) Halle la magnitud de la corriente en la línea neutra.

 


Figura 12.72 Para el problema 12.67.

12.68 Lecturas de medición de un alternador trifásico conectado en estrella que suministra potencia a un motor indican que las tensiones de línea son de 330 V, las corrientes de línea de 8.4 A y la potencia de línea total de 4.5 kW. Halle:

- a) la carga en VA
- b) el fp de la carga
- c) la corriente de fase
- d) la tensión de fase

12.69 Cierta bodega contiene tres cargas trifásicas balanceadas. Las tres cargas son:

- Carga 1: 16 kVA con fp atrasado de 0.85
- Carga 2: 12 kVA con fp atrasado de 0.6
- Carga 3: 8 kW con fp unitario

La tensión de línea en la carga es de 208 V rms a 60 Hz, y la impedancia de línea de $0.4 - j0.8 \Omega$. Determine la corriente de línea y la potencia compleja suministrada a las cargas.

* Un asterisco indica un problema difícil.

12.70 El método de los dos wattímetros da $P_1 = 1\,200\ \Omega$ y $P_2 = -400\ \text{W}$ para un motor trifásico que funciona con una línea de $240\ \text{V}$. Suponga que la carga de motor está conectada en estrella y que toma una corriente de línea de $6\ \text{A}$. Calcule el fp del motor y su impedancia de fase.

12.71 En la figura 12.73, dos wattímetros se conectan apropiadamente a la carga desbalanceada alimentada por una fuente balanceada de manera que $\mathbf{V}_{ab} = 208\angle 0^\circ\ \text{V}$ con secuencia de fases positiva.

- Determine la lectura de cada wattímetro.
- Calcule la potencia aparente total absorbida por la carga.

 


Figura 12.73 Para el problema 12.71.

12.72 Si los wattímetros W_1 y W_2 se conectan de manera apropiada entre las líneas a y b y las líneas b y c , respectivamente, para medir la potencia absorbida por la carga conectada en delta en la figura 12.44, prediga sus lecturas.

12.73 En referencia al circuito de la figura 12.74, halle las lecturas de los wattímetros.

 


Figura 12.74 Para el problema 12.73.

12.74 Prediga las lecturas de los wattímetros en el circuito de la figura 12.75.

 


Figura 12.75 Para el problema 12.74.

12.75 Un hombre tiene una resistencia corporal de $600\ \Omega$. ¿Cuánta corriente fluye por su cuerpo no aterrizado

- cuando toca las terminales de una batería de automóvil de $12\ \text{V}$?
- cuando introduce un dedo en un tomacorriente de $120\ \text{V}$?

12.76 Demuestre que las pérdidas I^2R serán mayores en un aparato de $120\ \text{V}$ que en uno de $240\ \text{V}$ si ambos tienen la misma potencia nominal.

Problemas de mayor extensión

12.77 Un generador trifásico suministra $3.6\ \text{kVA}$ con un factor de potencia atrasado de 0.85 . Si se suministran $2\,500\ \text{W}$ a la carga y las pérdidas de línea son de $80\ \text{W}$ por fase, ¿cuáles son las pérdidas en el generador?

12.78 Una carga trifásica inductiva de $440\ \text{V}$, $51\ \text{kW}$ y $60\ \text{kVA}$ opera a $60\ \text{Hz}$ y está conectada en estrella. Se desea corregir el factor de potencia a 0.95 atrasado. ¿Un capacitor de qué valor debería colocarse en paralelo con cada impedancia de carga?

12.79 Un generador trifásico balanceado tiene una secuencia de fases abc con tensión de fase $\mathbf{V}_{an} = 255\angle 0^\circ\ \text{V}$. Este generador alimenta a un motor de inducción que puede representarse con una carga balanceada conectada en Y con impedancia de $12 + j5\ \Omega$ por fase. Halle las corrientes de línea y las tensiones de carga. Suponga una impedancia de línea de $2\ \Omega$ por fase.

12.80 Una fuente trifásica balanceada abastece de potencia a las siguientes tres cargas:

Carga 1: $6\ \text{kVA}$ con fp atrasado de 0.83

Carga 2: desconocida

Carga 3: $8\ \text{kW}$ con fp adelantado de 0.7071

Si la corriente de línea es de $84.6\ \text{A rms}$, la tensión de línea en la carga es de $208\ \text{V rms}$ y la carga combinada tiene un fp atrasado de 0.8 , determine la carga desconocida.

12.81 Un centro profesional se alimenta mediante una fuente trifásica balanceada. El centro tiene las siguientes cuatro cargas trifásicas balanceadas:

Carga 1: $150\ \text{kVA}$ con fp adelantado de 0.8

Carga 2: $100\ \text{kW}$ con fp unitario

Carga 3: $200\ \text{kVA}$ con fp atrasado de 0.6

Carga 4: $80\ \text{kW}$ y $95\ \text{kVAR}$ (inductiva)

Si la impedancia de línea es $0.02 + j0.05 \Omega$ por fase y la tensión de línea en las cargas es de 480 V, halle la magnitud de la tensión de línea en la fuente.

12.82 Un sistema trifásico balanceado tiene una línea de distribución con impedancia $2 + j6 \Omega$ por fase. Este sistema alimenta a dos cargas trifásicas conectadas en paralelo. La primera es una carga balanceada conectada en estrella que absorbe 400 kVA con un factor de potencia atrasado de 0.8. La segunda es una carga balanceada conectada en delta con impedancia de $10 + j8 \Omega$ por fase. Si la magnitud de la tensión de línea en las cargas es de 2 400 V rms, calcule la magnitud de la tensión de línea en la fuente y la potencia compleja total suministrada a las dos cargas.

12.83 Un motor trifásico comercial inductivo opera a plena carga de 120 hp ($1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$) con eficiencia de 95 por ciento y un factor de potencia atrasado de 0.707. El motor se conecta en paralelo con un calefactor trifásico balanceado de 80 kW con un factor de potencia unitario. Si la magnitud de la tensión de línea es de 480 V rms, calcule la corriente de línea.

***12.84** En la figura 12.76 se presenta la carga de un motor trifásico en delta conectado a su vez con una tensión de línea de 440 V y que toma 4 kVA con un factor de potencia atrasado de 72%. Además, un solo capacitor de 1.8 kVAR se conecta entre las líneas *a* y *b*, mientras que una carga de iluminación de 800 W se conecta entre la línea *c* y la neutra. Suponiendo la secuencia *abc* y adoptando $V_{an} = V_p/0^\circ$, halle la magnitud y ángulo de fase de las corrientes I_a, I_b, I_c e I_n .

 


Figura 12.76 Para el problema 12.84.

12.85 Diseñe un calefactor trifásico con cargas adecuadamente simétricas que empleen resistencia pura conectada en estrella. Suponga que el calefactor se alimenta con una tensión de línea de 240 V y debe proporcionar 27 kW de calor.

12.86 Para el sistema monofásico de tres conductores de la figura 12.77 halle las corrientes I_{aA}, I_{bB} , e I_{nN} .

 


Figura 12.77 Para el problema 12.86.

12.87 Considere el sistema monofásico de tres conductores que se muestra en la figura 12.78. Halle la corriente en el conductor neutro y la potencia compleja suministrada por cada fuente. Considere V_s como una fuente de $115/0^\circ \text{ V}$, a 60 Hz.

 


Figura 12.78 Para el problema 12.87.

Circuitos magnéticamente acoplados

Si quieres ser feliz y prolongar tu vida, olvida las faltas de tus semejantes... Olvida las excentricidades de tus amigos y sólo recuerda las cosas buenas por las que los aprecias... Deja atrás todo lo desagradable del ayer; escribe en la hoja en blanco de hoy cosas maravillosas y adorables.

—Anónimo

Desarrollo de su carrera

Carrera en ingeniería electromagnética

El electromagnetismo es la rama de la ingeniería eléctrica (o de la física) que tiene que ver con el análisis y aplicación de campos eléctricos y magnéticos. En la electromagnética, el análisis de circuitos eléctricos se aplica en bajas frecuencias.

Los principios electromagnéticos (EM) se aplican en varias disciplinas afines, como máquinas eléctricas, conversión de energía electromecánica, meteorología por radar, sensores remotos, comunicaciones satelitales, bioelectromagnética, interferencia y compatibilidad electromagnéticas, plasmas y fibra óptica. Los dispositivos electromagnéticos incluyen motores y generadores eléctricos, transformadores, electroimanes, levitación magnética, antenas, radares, hornos de microondas, antenas parabólicas, superconductores y electrocardiogramas. El diseño de estos dispositivos requiere un profundo conocimiento de las leyes y principios electromagnéticos.

Se considera que el electromagnetismo es una de las disciplinas más difíciles de la ingeniería eléctrica. Una razón de ello es que los fenómenos electromagnéticos son más bien abstractos. Pero a quien le gustan las matemáticas y puede visualizar lo invisible debería considerar la posibilidad de especializarse en EM, ya que pocos ingenieros eléctricos lo hacen. Ingenieros eléctricos especializados en EM son necesarios en las industrias relacionadas con las microondas, estaciones radiodifusoras y de televisión, laboratorios de investigación electromagnética y varias industrias de comunicaciones.




Estación receptora de telemetría de satélites espaciales. © DV169/Getty Images

13.1 Introducción

Los circuitos considerados hasta aquí pueden concebirse como *acoplados conductivamente*, porque un lazo afecta a la contigua por medio de la conducción de corriente. Cuando dos mallas con o sin contacto entre ellas se afectan mutuamente por medio del campo magnético generado por una de ellas, se dice que están *acopladas magnéticamente*.

El transformador es un dispositivo eléctrico diseñado con base en el concepto del acoplamiento magnético. Se sirve de bobinas magnéticamente acopladas para transferir energía de un circuito a otro. Los transformadores son elementos clave de circuitos. Se

Perfiles históricos

 

James Clerk Maxwell (1831-1879), licenciado en matemáticas por la Cambridge University, escribió en 1865 un trabajo notable en el que unificó matemáticamente las leyes de Faraday y de Ampère. Esta relación entre el campo eléctrico y el campo magnético fue la base de lo que más tarde se llamaría campos y ondas electromagnéticos, importante área de estudio de la ingeniería eléctrica. El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) utiliza una representación gráfica de ese principio en su emblema, en el que una flecha recta representa a la corriente y una flecha curva al campo electromagnético. Esta relación se conoce comúnmente como *regla de la mano derecha*. Maxwell fue un teórico y científico muy activo. Se le conoce principalmente por las “ecuaciones de Maxwell”. El maxwell, la unidad del flujo magnético, lleva su nombre.

© Bettmann/Corbis

usan en sistemas eléctricos para aumentar o reducir tensiones o corrientes de ca. También se les emplea en circuitos electrónicos, como en receptores de radio y televisión, para propósitos tales como acoplamiento de impedancias, aislamiento de una parte de un circuito respecto de otra y, de nueva cuenta, aumento o reducción de tensiones y corrientes de ca.

Esta sección se iniciará con el concepto de inductancia mutua y se presentará la convención del punto utilizada para determinar las polaridades de tensión de componentes inductivamente acopladas. Con base en la noción de inductancia mutua, después se presentará el elemento de circuitos conocido como *transformador*. Se considerarán el transformador lineal, el transformador ideal, el autotransformador ideal y el transformador trifásico. Por último, entre sus importantes aplicaciones se examinarán los transformadores como dispositivos aisladores y acopladores y su uso en la distribución de energía eléctrica.

13.2 Inductancia mutua

Cuando dos inductores (o bobinas) están en proximidad estrecha entre sí, el flujo magnético causado por la corriente en una bobina se relaciona con la otra, lo que induce tensión en esta última. Este fenómeno se conoce como *inductancia mutua*.

Considérese primero un solo inductor, una bobina con N vueltas. Cuando la corriente i fluye por la bobina, alrededor de ella se produce un flujo magnético ϕ (figura 13.1). De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión v inducida en la bobina es proporcional al número de vueltas N y a la tasa de cambio del flujo magnético ϕ en el tiempo; es decir,

$$v = N \frac{d\phi}{dt} \quad (13.1)$$

Pero el flujo ϕ es producto de la corriente i , de modo que cualquier cambio en ϕ es causado por un cambio en la corriente. Así, la ecuación (13.1) puede escribirse como

$$v = N \frac{d\phi}{di} \frac{di}{dt} \quad (13.2)$$

$$\text{o sea} \quad v = L \frac{di}{dt} \quad (13.3)$$

la cual es la relación tensión-corriente en el inductor. A partir de las ecuaciones (13.2) y (13.3), la inductancia L del inductor la proporciona entonces

 


Figura 13.1 Flujo magnético producido por una sola bobina con N vueltas.

$$L = N \frac{d\phi}{di} \quad (13.4)$$

Esta inductancia se llama comúnmente *autoinductancia*, porque relaciona la tensión inducida en una bobina por una corriente variable en el tiempo en la misma.

Considérense ahora dos bobinas con autoinductancias L_1 y L_2 en estrecha proximidad entre sí (figura 13.2). La bobina 1 tiene N_1 vueltas, mientras que la bobina 2 tiene N_2 vueltas. Con fines de simplificación, supóngase que en el segundo inductor no existe corriente. El flujo magnético ϕ_1 que emana de la bobina 1 tiene dos componentes: una componente ϕ_{11} enlaza sólo a la bobina 1, y otra componente ϕ_{12} enlaza a ambas bobinas. Por lo tanto,

$$\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12} \quad (13.5)$$

Aunque las dos bobinas están físicamente separadas se dice que están *acopladas magnéticamente*. Puesto que el flujo completo ϕ_1 se une a la bobina 1, la tensión inducida en la bobina 1 es

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{dt} \quad (13.6)$$

Sólo el flujo ϕ_{12} enlaza a la bobina 2, de modo que la tensión inducida en la bobina 2 es

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} \quad (13.7)$$

De nueva cuenta, dado que los flujos son causados por la corriente i_1 que fluye en la bobina 1, la ecuación (13.6) puede escribirse como

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{di_1} \frac{di_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \quad (13.8)$$

donde $L_1 = N_1 d\phi_1/di_1$ es la autoinductancia de la bobina 1. De igual manera, la ecuación (13.7) puede escribirse como

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt} \quad (13.9)$$

donde $M_{21} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1}$ (13.10)

M_{21} se conoce como la *inductancia mutua* de la bobina 2 respecto a la bobina 1. El subíndice 21 indica que la inductancia M_{21} relaciona la tensión inducida en la bobina 2 con la corriente en la bobina 1. Así, la *tensión mutua* (o tensión inducida) de circuito abierto para la bobina 2 es

$$v_2 = M_{21} \frac{di_1}{dt} \quad (13.11)$$

Supóngase que ahora se permite que la corriente i_2 fluya en la bobina 2, mientras que la bobina 1 no conduce corriente (figura 13.3). El flujo magnético ϕ_2 que emana de la bobina 2 comprende al flujo ϕ_{22} que vincula sólo a la bobina 2 y al flujo ϕ_{21} , que enlaza a ambas bobinas. Por consiguiente,

$$\phi_2 = \phi_{21} + \phi_{22} \quad (13.12)$$

El flujo completo ϕ_2 enlaza a la bobina 2, de manera que la tensión inducida en la bobina 2 es

 


Figura 13.2 Inductancia mutua M_{21} de la bobina 2 respecto a la bobina 1.

 


Figura 13.3 Inductancia mutua M_{12} de la bobina 1 respecto a la bobina 2.

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\phi_2}{di_2} \frac{di_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} \quad (13.13)$$

donde $L_2 = N_2 d\phi_2/di_2$ es la autoinductancia de la bobina 2. Puesto que sólo el flujo ϕ_{21} enlaza a la bobina 1, la tensión inducida en la bobina 1 es

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{di_2} \frac{di_2}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt} \quad (13.14)$$

donde
$$M_{12} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{di_2} \quad (13.15)$$

la cual es la *inductancia mutua* de la bobina 1 respecto a la bobina 2. De este modo, la *tensión mutua* de circuito abierto para la bobina 1 es

$$v_1 = M_{12} \frac{di_2}{dt} \quad (13.16)$$

En la siguiente sección se verá que M_{12} y M_{21} son iguales, es decir

$$M_{12} = M_{21} = M \quad (13.17)$$

y M se llama la inductancia mutua entre las dos bobinas. Lo mismo que la autoinductancia L , la inductancia mutua M se mide en henrys (H). Téngase presente que sólo existe acoplamiento mutuo cuando los inductores o bobinas están en estrecha proximidad y los circuitos se excitan mediante fuentes variables en el tiempo. Recuérdese que los inductores actúan como cortocircuitos en cd.

De los dos casos de las figuras 13.2 y 13.3 se concluye que hay inductancia mutua si una tensión se induce mediante una corriente variable en el tiempo en el otro circuito. Una inductancia tiene la propiedad de producir una tensión en otra inductancia acoplada como reacción a una corriente variable en otro conductor próximo. Así,

La **inductancia mutua** es la capacidad de un inductor de inducir una tensión en un inductor cercano, medida en henrys (H).

Aunque la inductancia mutua M siempre es una cantidad positiva, la tensión mutua $M di/dt$ puede ser negativa o positiva, al igual que la tensión autoinducida $L di/dt$. Sin embargo, a diferencia de la tensión autoinducida $L di/dt$, cuya polaridad se determina por medio de la dirección de referencia de la corriente y la polaridad de referencia de la tensión (de acuerdo con la convención pasiva de los signos), la polaridad de la tensión mutua $M di/dt$ no es fácil de determinar, dado que están implicadas cuatro terminales. La elección de la polaridad correcta de $M di/dt$ se realiza examinando la orientación o forma particular en que ambas bobinas están físicamente devanadas y aplicando la ley de Lenz junto con la regla de la mano derecha. Como es no práctico mostrar los detalles de conformación de bobinas en un diagrama de circuitos, se aplica la *convención del punto* en el análisis de circuitos. Por efecto de esta convención se coloca una marca en un extremo de cada una de las dos bobinas acopladas magnéticamente de un circuito, para indicar la dirección del flujo magnético si entra una corriente en la terminal marcada de la bobina. Esto se ilustra en la figura 13.4. Dado un circuito, las marcas están colocadas junto a las bobinas, de modo que no es necesario molestarse en cómo marcarlas. Estos puntos se emplean junto con la convención del punto para determinar la polaridad de la tensión mutua. La convención del punto se formula de esta manera:

Si una corriente **entra** a la terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia para la tensión mutua en la segunda bobina es **positiva** en la terminal con la marca de la segunda bobina.

 


Figura 13.4 Ilustración de la convención del punto.

Alternativamente,

Si una corriente **sale** de la terminal marcada de una bobina, la polaridad de referencia de la tensión mutua en la segunda bobina es **negativa** en la terminal con la marca de la segunda bobina.

Así, la polaridad de referencia de la tensión mutua depende de la dirección de referencia de la corriente inductora y de las marcas en las bobinas acopladas. La aplicación de la convención del punto se ilustra en los cuatro pares de bobinas acopladas mutuamente de la figura 13.5. En cuanto a las bobinas acopladas de la figura 13.5a), el signo de la tensión mutua v_2 está determinado por la polaridad de referencia para v_2 y la dirección de i_1 . Puesto que i_1 entra en la terminal marcada de la bobina 1 y v_2 es positiva en la terminal con la marca en la bobina 2, la tensión mutua es $+M di_1/dt$. En cuanto a las bobinas de la figura 13.5b), la corriente i_1 entra por la terminal marcada de la bobina 1 y v_2 es negativa en la terminal con la marca en la bobina 2. Por lo tanto, la tensión mutua es $-M di_1/dt$. El mismo razonamiento se aplica a las bobinas de la figura 13.5c) y de la figura 13.5d).

En la figura 13.6 se muestra la convención del punto para bobinas acopladas en serie. En relación con las bobinas de la figura 13.6a), la inductancia total es

$$L = L_1 + L_2 + 2M \quad (\text{Conexión en serie aditiva}) \quad (13.18)$$

En relación con las bobinas de la figura 13.6b),

$$L = L_1 + L_2 - 2M \quad (\text{Conexión en serie opositiva}) \quad (13.19)$$

Ahora que se sabe cómo determinar la polaridad de la tensión mutua, se tiene la preparación necesaria para analizar circuitos que implican inductancia mutua. Como primer ejemplo, considérese el circuito de la figura 13.7a). La aplicación de la LTK a la bobina 1 da como resultado

$$v_1 = i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (13.20a)$$

 


Figura 13.5 Ejemplos que ilustran cómo aplicar la convención del punto.

 


Figura 13.6 Convención del punto para bobinas en serie; el signo indica la polaridad de la tensión mutua: a) conexión en serie aditiva, b) conexión en serie opositiva.

 


Figura 13.7 a) Análisis en el dominio temporal de un circuito que contiene bobinas acopladas; b) análisis en el dominio frecuencia de un circuito que contiene bobinas acopladas.

En la bobina 2, la LTK da por resultado

$$v_2 = i_2 R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \tag{13.20b}$$

La ecuación (13.20) puede expresarse en el dominio frecuencial como

$$\mathbf{V}_1 = (R_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 + j\omega M\mathbf{I}_2 \tag{13.21a}$$

$$\mathbf{V}_2 = j\omega M\mathbf{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2)\mathbf{I}_2 \tag{13.21b}$$

Como segundo ejemplo, considérese el circuito de la figura 13.8. Este circuito se analiza en el dominio frecuencial. Al aplicar la LTK a la bobina 1 se obtiene

$$\mathbf{V} = (\mathbf{Z}_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 - j\omega M\mathbf{I}_2 \tag{13.22a}$$

En la bobina 2, la LTK produce

$$0 = -j\omega M\mathbf{I}_1 + (\mathbf{Z}_L + j\omega L_2)\mathbf{I}_2 \tag{13.22b}$$

Las ecuaciones (13.21) y (13.22) se resuelven en la forma usual para determinar las corrientes.

Una de las cuestiones más importantes para asegurarse de que se ha resuelto precisamente un problema es poder comprobar cada paso durante el proceso de solución y que las hipótesis pueden verificarse. Muy a menudo, para la resolución de circuitos acoplados mutuamente es necesario que quien resuelve el problema siga dos o más pasos realizados a la vez con respecto al signo y los valores de las tensiones inducidas mutuamente.

La experiencia ha demostrado que si el problema se descompone en pasos de resolución, el valor y el signo en pasos por separado, las decisiones tomadas son más fáciles de rastrear. Se sugiere usar el modelo de la figura 13.8b) al analizar circuitos que contienen un circuito mutuamente acoplado mostrado en la figura 13.8a).

Obsérvese que en el modelo no se han incluido los signos. Esto se debe a que primero se determinó el valor de las tensiones inducidas y luego los signos idóneos. Es evidente que I_1 induce una tensión en la segunda bobina, representada por el valor $j\omega I_1$ e I_2 induce una tensión de $j\omega I_2$ en la primera bobina. Una vez que se tienen los valores, a continuación se usan ambos circuitos para encontrar los signos correctos para las fuentes dependientes, como se muestra en la figura 13.8c).

Puesto que I_1 entra en L_1 en el extremo con punto, induce una tensión en L_2 que intenta forzar la salida de una corriente de la terminal con punto de L_2 , lo que significa que la fuente debe tener un signo positivo en la parte superior y uno negativo en la inferior, como se muestra en la figura 13.8c). I_2 sale del extremo con punto de L_2 , lo que

 


Figura 13.8 Modelo que facilita la resolución de circuitos mutuamente acoplados.

significa que induce una tensión en L_1 que intenta forzar la entrada de una corriente hacia la terminal con punto de L_1 , lo que requiere una fuente dependiente que tenga un signo positivo en la parte inferior y un signo negativo en la superior, como se muestra en la figura 13.8c). Ahora todo lo que tiene que hacerse es analizar un circuito con dos fuentes dependientes. Este proceso permite comprobar cada una de las hipótesis.

En este nivel introductorio no interesa la determinación de las inductancias mutuas de las bobinas ni la colocación de las marcas. A semejanza de R , L y C , el cálculo de M implicaría aplicar la teoría electromagnética a las propiedades físicas reales de las bobinas. En este libro se supone que la inductancia mutua y la colocación de los puntos son los que están “dados” en el problema de circuitos, a la manera de los componentes de circuitos R , L y C .

Calcule las corrientes fasoriales \mathbf{I}_1 e \mathbf{I}_2 del circuito de la figura 13.9.

Ejemplo 13.1

 


Figura 13.9 Para el ejemplo 13.1.

Solución: En relación con la bobina 1, la LTK da como resultado

$$-12 + (-j4 + j5)\mathbf{I}_1 - j3\mathbf{I}_2 = 0$$

o sea

$$j\mathbf{I}_1 - j3\mathbf{I}_2 = 12 \tag{13.1.1}$$

En la bobina 2, la LTK da por resultado

$$-j3\mathbf{I}_1 + (12 + j6)\mathbf{I}_2 = 0$$

o sea

$$\mathbf{I}_1 = \frac{(12 + j6)\mathbf{I}_2}{j3} = (2 - j4)\mathbf{I}_2 \tag{13.1.2}$$

Al sustituir esto en la ecuación (13.1.1) se obtiene

$$(j2 + 4 - j3)\mathbf{I}_2 = (4 - j)\mathbf{I}_2 = 12$$

o sea

$$\mathbf{I}_2 = \frac{12}{4 - j} = 2.91 \angle 14.04^\circ \text{ A} \tag{13.1.3}$$

Con base en las ecuaciones (13.1.2) y (13.1.3),

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= (2 - j4)\mathbf{I}_2 = (4.472 \angle -63.43^\circ)(2.91 \angle 14.04^\circ) \\ &= 13.01 \angle -49.39^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Determine la tensión \mathbf{V}_o en el circuito de la figura 13.10.

Problema de práctica 13.1

 


Figura 13.10 Para el problema de práctica 13.1.

Respuesta: $20 \angle -135^\circ \text{ V}$.

Ejemplo 13.2

Calcule las corrientes del lazo en el circuito de la figura 13.11.

 


Figura 13.11 Para el ejemplo 13.2.

Solución: La clave para analizar un circuito magnéticamente acoplado es conocer la polaridad de la tensión mutua. Se debe aplicar la regla del punto. En la figura 13.11, supóngase que la bobina 1 es aquella cuya reactancia es de 6Ω , y la bobina 2 aquella cuya reactancia es de 8Ω . Para deducir la polaridad de la tensión mutua en la bobina 1 debida a la corriente I_2 , se observa que I_2 sale de la terminal marcada de la bobina 2. Puesto que se está aplicando la LTK en el sentido de las manecillas del reloj, esto implica que la tensión mutua es negativa, es decir $-j2I_2$.

Alternativamente, podría ser mejor deducir la tensión mutua redibujando la porción pertinente del circuito, como se muestra en la figura 13.12, donde resulta claro que la tensión mutua es $V_1 = -2jI_2$.

Así, en cuanto al lazo 1 de la figura 13.11, la LTK da como resultado

$$-100 + I_1(4 - j3 + j6) - j6I_2 - j2I_2 = 0$$

$$\text{o} \quad 100 = (4 + j3)I_1 - j8I_2 \quad (13.2.1)$$

De igual forma, para deducir la tensión mutua en la bobina 2 debida a la corriente I_1 , considérese la correspondiente porción del circuito, como se muestra en la figura 13.12. La aplicación de la convención del punto produce la tensión mutua como $V_2 = -2jI_1$. Asimismo, la corriente I_2 ve a las dos bobinas acopladas en serie en la figura 13.11; como sale de las terminales con punto en ambas bobinas, se aplica la ecuación (13.18). En consecuencia, en relación con el lazo 2 de la figura 13.11, la LTK produce

$$0 = -2jI_1 - j6I_1 + (j6 + j8 + j2 \times 2 + 5)I_2$$

$$\text{o} \quad 0 = -j8I_1 + (5 + j18)I_2 \quad (13.2.2)$$

Al colocar las ecuaciones (13.2.1) y (13.2.2) en forma matricial se obtiene

$$\begin{bmatrix} 100 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + j3 & -j8 \\ -j8 & 5 + j18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Los determinantes son

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 + j3 & -j8 \\ -j8 & 5 + j18 \end{vmatrix} = 30 + j87$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 100 & -j8 \\ 0 & 5 + j18 \end{vmatrix} = 100(5 + j18)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 + j3 & 100 \\ -j8 & 0 \end{vmatrix} = j800$$

Así, las corrientes de lazo se obtienen como

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{100(5 + j18)}{30 + j87} = \frac{1\,868.2 \angle 74.5^\circ}{92.03 \angle 71^\circ} = 20.3 \angle 3.5^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{j800}{30 + j87} = \frac{800 \angle 90^\circ}{92.03 \angle 71^\circ} = 8.693 \angle 19^\circ \text{ A}$$

 


Figura 13.12 Modelo del ejemplo 13.2 que muestra la polaridad de las tensiones inducidas.

Determine las corrientes fasoriales \mathbf{I}_1 e \mathbf{I}_2 en el circuito de la figura 13.13.

Problema de práctica 13.2

 


Figura 13.13 Para el problema de práctica 13.2.

Respuesta: $\mathbf{I}_1 = 17.889 \angle 86.57^\circ$ A, $\mathbf{I}_2 = 26.83 \angle 86.57^\circ$ A.

13.3 Energía en un circuito acoplado

En el capítulo 6 se vio que la energía almacenada en un inductor está dada por

$$w = \frac{1}{2}Li^2 \quad (13.23)$$

Ahora interesa determinar la energía almacenada en bobinas magnéticamente acopladas.

Considérese el circuito de la figura 13.14. Supóngase que las corrientes i_1 e i_2 son inicialmente de cero, de modo que la energía almacenada en las bobinas es de cero. Si se considera que i_1 aumenta de cero a I_1 mientras que se mantiene $i_2 = 0$, la potencia en la bobina 1 es

$$p_1(t) = v_1 i_1 = i_1 L_1 \frac{di_1}{dt} \quad (13.24)$$

y la energía almacenada en el circuito es

$$w_1 = \int p_1 dt = L_1 \int_0^{I_1} i_1 di_1 = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 \quad (13.25)$$

Si ahora se mantiene $i_1 = I_1$ y se aumenta i_2 de cero a I_2 , la tensión mutua inducida en la bobina 1 es $M_{12} di_2/dt$, en tanto que la tensión mutua inducida en la bobina 2 es de cero, puesto que i_1 no cambia. La potencia en las bobinas es ahora

$$p_2(t) = i_1 M_{12} \frac{di_2}{dt} + i_2 v_2 = I_1 M_{12} \frac{di_2}{dt} + i_2 L_2 \frac{di_2}{dt} \quad (13.26)$$

y la energía almacenada en el circuito es

$$\begin{aligned} w_2 &= \int p_2 dt = M_{12} I_1 \int_0^{I_2} di_2 = L_2 \int_0^{I_2} i_2 di_2 \\ &= M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \end{aligned} \quad (13.27)$$

La energía total almacenada en las bobinas cuando tanto i_1 como i_2 han alcanzado valores constantes es

$$w = w_1 + w_2 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2 \quad (13.28)$$

 


Figura 13.14 Circuito para obtener la energía almacenada en un circuito acoplado.

Si se invierte el orden en el que las corrientes alcanzan sus valores finales; es decir, si primero se aumenta i_2 de cero a I_2 y después se aumenta i_1 de cero a I_1 , la energía total almacenada en las bobinas es

$$w = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + M_{21}I_1I_2 \quad (13.29)$$

Como la energía total almacenada debe ser la misma sin importar cómo se llega a las condiciones finales, la comparación de las ecuaciones (13.28) y (13.29) lleva a concluir que

$$M_{12} = M_{21} = M \quad (13.30a)$$

$$y \quad w = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2 \quad (13.30b)$$

Esta ecuación se obtuvo con base en el supuesto de que ambas corrientes de bobina entraron en las terminales con marca. Si una corriente entra a una terminal marcada mientras que la otra corriente sale de la otra terminal con marca, la tensión mutua es negativa, de manera que la energía mutua MI_1I_2 también es negativa. En este caso,

$$w = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 - MI_1I_2 \quad (13.31)$$

Asimismo, dado que I_1 e I_2 son valores arbitrarios, pueden reemplazarse por i_1 e i_2 , lo que produce la expresión general de la energía instantánea almacenada en el circuito

$$w = \frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 \pm Mi_1i_2 \quad (13.32)$$

Se selecciona el signo positivo en el término mutuo si ambas corrientes entran o salen de las terminales de las bobinas con marca de polaridad; de lo contrario, se selecciona el signo negativo.

Ahora se establecerá un límite superior a la inductancia mutua M . La energía almacenada en el circuito no puede ser negativa, porque el circuito es pasivo. Esto significa que la cantidad $1/2L_1i_1^2 + 1/2L_2i_2^2 - Mi_1i_2$ debe ser mayor que o igual a cero,

$$\frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 - Mi_1i_2 \geq 0 \quad (13.33)$$

Para completar el cuadrado se suma y resta el término $i_1i_2\sqrt{L_1L_2}$ en el miembro derecho de la ecuación (13.33), de lo que se obtiene

$$\frac{1}{2}(i_1\sqrt{L_1} - i_2\sqrt{L_2})^2 + i_1i_2(\sqrt{L_1L_2} - M) \geq 0 \quad (13.34)$$

El término cuadrado nunca es negativo; al menos es cero. Por lo tanto, el segundo término del miembro derecho de la ecuación (13.34) debe ser mayor que cero; es decir,

$$\sqrt{L_1L_2} - M \geq 0$$

o sea

$$M \leq \sqrt{L_1L_2} \quad (13.35)$$

Así, la inductancia mutua no puede ser mayor que la media geométrica de las autoinductancias de las bobinas. La medida en que la inductancia mutua M se acerca al límite superior es especificada por el *coeficiente de acoplamiento* k , dado por

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} \quad (13.36)$$

o sea

$$M = k\sqrt{L_1L_2} \quad (13.37)$$

donde $0 \leq k \leq 1$ o, en forma equivalente, $0 \leq M \leq \sqrt{L_1L_2}$. El coeficiente de acoplamiento es la fracción del flujo total que emana de una bobina que se enlaza con la otra bobina. Por ejemplo, en la figura 13.2,

$$k = \frac{\phi_{12}}{\phi_1} = \frac{\phi_{12}}{\phi_{11} + \phi_{12}} \quad (13.38)$$

y en la figura 13.3,

$$k = \frac{\phi_{21}}{\phi_2} = \frac{\phi_{21}}{\phi_{21} + \phi_{22}} \quad (13.39)$$

Si el flujo completo producido por una bobina se enlaza con la otra bobina, entonces $k = 1$ y se tiene un acoplamiento de 100%, o se dice que las bobinas están *perfectamente acopladas*. Para $k < 0.5$, se dice que las bobinas están *acopladas holgadamente*, y para $k > 0.5$, se dice que están *acopladas estrechamente*. Así,

El coeficiente de acoplamiento k es una medida del acoplamiento magnético entre dos bobinas; $0 \leq k \leq 1$.

Es de esperar que k dependa de la proximidad de las bobinas, su núcleo, su orientación y su devanado. En la figura 13.15 aparecen devanados acoplados holgadamente y acoplados estrechamente. Los transformadores de núcleo de aire que se emplean en circuitos de radiofrecuencia están holgadamente acoplados, mientras que los transformadores de núcleo de hierro que se utilizan en sistemas eléctricos están estrechamente acoplados. Los transformadores lineales de los que se tratará en la sección 13.4 son en su mayoría de núcleo de aire; los transformadores ideales de los que se tratará en las secciones 13.5 y 13.6 son principalmente de núcleo de hierro.

 


Figura 13.15 Devanados: a) acoplamiento holgado, b) acoplamiento estrecho; la vista de recorte muestra ambos devanados.

Considere el circuito de la figura 13.16. Determine el coeficiente de acoplamiento. Calcule la energía almacenada en los inductores acoplados en el momento $t = 1$ s si $v = 60 \cos(4t + 30^\circ)$ V.

Ejemplo 13.3

Solución: El coeficiente de acoplamiento es

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} = \frac{2.5}{\sqrt{20}} = 0.56$$

lo que indica que los inductores están acoplados estrechamente. Para hallar la energía almacenada, se debe calcular la corriente. Para encontrar la corriente, debe obtenerse el equivalente del circuito en el dominio de la frecuencia.

$$\begin{aligned} 60 \cos(4t + 30^\circ) &\Rightarrow 60\angle 30^\circ, \quad \omega = 4 \text{ rad/s} \\ 5 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L_1 = j20 \Omega \\ 2.5 \text{ H} &\Rightarrow j\omega M = j10 \Omega \\ 4 \text{ H} &\Rightarrow j\omega L_2 = j16 \Omega \\ \frac{1}{16} \text{ F} &\Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j4 \Omega \end{aligned}$$

 


Figura 13.16 Para el ejemplo 13.3.

El equivalente en el dominio de frecuencia aparece en la figura 13.17. Ahora se aplica el análisis de mallas. En cuanto al lazo 1,

$$(10 + j20)\mathbf{I}_1 + j10\mathbf{I}_2 = 60\angle 30^\circ \quad (13.3.1)$$

En cuanto al lazo 2,

$$j10\mathbf{I}_1 + (j16 - j4)\mathbf{I}_2 = 0$$

o sea

$$\mathbf{I}_1 = -1.2\mathbf{I}_2 \quad (13.3.2)$$

La sustitución de esto en la ecuación (13.3.1) produce

$$\mathbf{I}_2(-12 - j14) = 60\angle 30^\circ \Rightarrow \mathbf{I}_2 = 3.254\angle 160.6^\circ \text{ A}$$

e

$$\mathbf{I}_1 = -1.2\mathbf{I}_2 = 3.905\angle -19.4^\circ \text{ A}$$

En el dominio del tiempo,

$$i_1 = 3.905 \cos(4t - 19.4^\circ), \quad i_2 = 3.254 \cos(4t - 160.6^\circ)$$

En el momento $t = 1$ s, $4t = 4$ rad = 229.2° y

$$i_1 = 3.905 \cos(229.2^\circ - 19.4^\circ) = -3.389 \text{ A}$$

$$i_2 = 3.254 \cos(229.2^\circ + 160.6^\circ) = 2.824 \text{ A}$$

La energía total almacenada en los dos inductores acoplados es

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 + Mi_1i_2 \\ &= \frac{1}{2}(5)(-3.389)^2 + \frac{1}{2}(4)(2.824)^2 + 2.5(-3.389)(2.824) = 20.73 \text{ J} \end{aligned}$$

 


Figura 13.17 Circuito equivalente en el dominio frecuencial del circuito de la figura 13.16.

Problema de práctica 13.3

En referencia al circuito de la figura 13.18, determine el coeficiente de acoplamiento y la energía almacenada en los inductores acoplados en $t = 1.5$ s.

 


Figura 13.18 Problema de práctica 13.3.

Respuesta: 0.7071, 246.2 J.

13.4 Transformadores lineales

Aquí se presentará el transformador como un nuevo elemento de circuitos. Un transformador es un dispositivo magnético que utiliza el fenómeno de la inductancia mutua.

Un **transformador** es por lo general un dispositivo de cuatro terminales que comprende dos (o más) bobinas magnéticamente acopladas.

Como se observa en la figura 13.19, la bobina directamente conectada con la fuente de tensión se llama *devanado primario*. La bobina conectada a la carga se llama *devanado*

secundario. Las resistencias R_1 y R_2 se incluyen para tomar en cuenta las pérdidas (diposición de potencia) en las bobinas. Se dice que el transformador es lineal si las bobinas están devanadas en un material lineal magnéticamente, en el que la permeabilidad magnética es constante. Entre esos materiales están aire, plástico, baquelita y madera. De hecho, la mayoría de los materiales son magnéticamente lineales. A los transformadores lineales también se les llama *transformadores de núcleo de aire*, aunque no todos ellos son de núcleo de aire. Se les emplea en radios y televisores. En la figura 13.20 aparecen diferentes tipos de transformadores.

 


Figura 13.19 Transformador lineal.


Interesa obtener la impedancia de entrada Z_{ent} vista desde la fuente, porque Z_{ent} rige el comportamiento del circuito primario. La aplicación de la LTK a los dos lazos de la figura 13.19 da como resultado

$$\mathbf{V} = (R_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 - j\omega M\mathbf{I}_2 \quad (13.40a)$$

$$0 = -j\omega M\mathbf{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L)\mathbf{I}_2 \quad (13.40b)$$

En la ecuación (13.40b) se expresa \mathbf{I}_2 en términos de \mathbf{I}_1 y se le sustituye en la ecuación (13.40a). La impedancia de entrada se obtiene como
 
$$\mathbf{Z}_{\text{ent}} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L} \quad (13.41)$$



a)



b)

Figura 13.20 Diferentes tipos de transformadores: a) de potencia seco con devanado de cobre, b) de audiofrecuencia.

Cortesía de: a) Electric Service Co., b) Jensen Transformers.

Algunos autores llaman a ésta la *impedancia acoplada*.

 


Figura 13.21 Determinación del circuito equivalente de un transformador lineal.

Nótese que la impedancia de entrada comprende dos términos. El primero, $(R_1 + j\omega L_1)$, es la impedancia primaria. El segundo término se debe al acoplamiento entre los devanados primario y secundario. Es como si esta impedancia se reflejara en la primaria. Así, se conoce como *impedancia reflejada* Z_R , y

$$Z_R = \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + Z_L} \quad (13.42)$$

Cabe señalar que el resultado en la ecuación (13.41) o (13.42) no lo afecta la ubicación de las marcas en el transformador, porque el mismo resultado se produce cuando M es reemplazada por $-M$.

La experiencia inicial obtenida en las secciones 13.2 y 13.3 en el análisis de circuitos magnéticamente acoplados es suficiente para convencer a cualquiera de que analizar estos circuitos no es tan fácil como analizar los de los capítulos anteriores. Por esta razón, a veces resulta conveniente reemplazar un circuito magnéticamente acoplado por un circuito equivalente sin acoplamiento magnético. Interesa reemplazar el transformador lineal de la figura 13.21 por un circuito T o Π equivalente, el cual carece de inductancia mutua.

Las relaciones de tensión-corriente de las bobinas primaria y secundaria producen la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (13.43)$$

Por inversión matricial, esto puede escribirse como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_2}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)} & \frac{-M}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)} \\ \frac{-M}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)} & \frac{L_1}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (13.44)$$

 


Figura 13.22 Circuito T equivalente.

La meta es igualar las ecuaciones (13.43) y (13.44) con las correspondientes ecuaciones de las redes T y Π .

En el caso de la red T (o Y) de la figura 13.22, el análisis de lazo proporciona las ecuaciones finales como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega(L_a + L_c) & j\omega L_c \\ j\omega L_c & j\omega(L_b + L_c) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (13.45)$$

Si los circuitos de las figuras 13.21 y 13.22 son equivalentes, las ecuaciones (13.43) y (13.45) deben ser idénticas. La igualación de términos en las matrices de impedancia de las ecuaciones (13.43) y (13.45) conduce a

$$L_a = L_1 - M, \quad L_b = L_2 - M, \quad L_c = M \quad (13.46)$$

En el caso de la red Π (o Δ) de la figura 13.23, el análisis nodal produce las ecuaciones finales como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega L_A} + \frac{1}{j\omega L_C} & -\frac{1}{j\omega L_C} \\ -\frac{1}{j\omega L_C} & \frac{1}{j\omega L_B} + \frac{1}{j\omega L_C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (13.47)$$

 


Figura 13.23 Circuito Π equivalente.

Al igualar los términos en las matrices de admitancia de las ecuaciones (13.44) y (13.47) se obtiene

$$\boxed{\begin{aligned} L_A &= \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2 - M}, & L_B &= \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 - M} \\ L_C &= \frac{L_1 L_2 - M^2}{M} \end{aligned}} \quad (13.48)$$

Adviértase que en las figuras 13.22 y 13.23 los inductores no están acoplados magnéticamente. Asimismo, nótese que cambiar la ubicación de las marcas en la figura 13.21 puede provocar que M se convierta en $-M$. Como lo ilustrará el ejemplo 13.6, un valor negativo de M es físicamente irrealizable, pese a lo cual el modelo equivalente es válido desde el punto de vista matemático.

En el circuito de la figura 13.24, calcule la impedancia de entrada y la corriente \mathbf{I}_1 . Considere $\mathbf{Z}_1 = 60 - j100 \, \Omega$, $\mathbf{Z}_2 = 30 + j40 \, \Omega$ y $\mathbf{Z}_L = 80 + j60 \, \Omega$.

Ejemplo 13.4

 


Figura 13.24 Para el ejemplo 13.4.

Solución: A partir de la ecuación (13.41),

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{ent}} &= \mathbf{Z}_1 + j20 + \frac{(5)^2}{j40 + \mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_L} \\ &= 60 - j100 + j20 + \frac{25}{110 + j140} \\ &= 60 - j80 + 0.14 \angle -51.84^\circ \\ &= 60.09 - j80.11 = 100.14 \angle -53.1^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

Así,

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_{\text{ent}}} = \frac{50 \angle 60^\circ}{100.14 \angle -53.1^\circ} = 0.5 \angle 113.1^\circ \, \text{A}$$

Halle la impedancia de entrada del circuito de la figura 13.25 y la corriente procedente de la fuente de tensión.

Problema de práctica 13.4

 


Figura 13.25 Para el problema de práctica 13.4.

Respuesta: $8.58 \angle 58.05^\circ \, \Omega$, $4.662 \angle -58.05^\circ \, \text{A}$.

Ejemplo 13.5

Determine el circuito T equivalente del transformador lineal de la figura 13.26a).

 


Figura 13.26 Para el ejemplo 13.5: a) transformador lineal, b) su circuito T equivalente.

Solución: Dado que $L_1 = 10$, $L_2 = 4$ y $M = 2$, la red T equivalente tiene los siguientes parámetros:

$$L_a = L_1 - M = 10 - 2 = 8 \text{ H}$$

$$L_b = L_2 - M = 4 - 2 = 2 \text{ H}, \quad L_c = M = 2 \text{ H}$$

El circuito T equivalente se muestra en la figura 13.26b). Se ha supuesto que las direcciones de referencia de las corrientes y las polaridades de las tensiones en los devanados primario y secundario se ajustan a las de la figura 13.21. De lo contrario, podría ser necesario reemplazar M por $-M$. El ejemplo 13.6 ilustra esto.

Problema de práctica 13.5

En relación con el transformador lineal de la figura 13.26a), halle la red Π equivalente.

Respuesta: $L_A = 18 \text{ H}$, $L_B = 4.5 \text{ H}$, $L_C = 18 \text{ H}$.

Ejemplo 13.6

Determine I_1 , I_2 y V_o en la figura 13.27 (circuito igual al del problema de práctica 13.1) usando el circuito T equivalente del transformador lineal.

 


Figura 13.27 Para el ejemplo 13.6.

Solución: Obsérvese que el circuito de la figura 13.27 es igual al de la figura 13.10, salvo que la dirección de referencia de la corriente I_2 se ha invertido, para que las direcciones de referencia de las corrientes de las bobinas acopladas magnéticamente se ajusten a las de la figura 13.21.

Las bobinas acopladas magnéticamente deben reemplazarse por el circuito T equivalente. La porción correspondiente del circuito de la figura 13.27 se muestra en la figura 13.28a). La comparación de esta última figura con la figura 13.21 indica dos diferencias. Primero, debido a las direcciones de referencia de las corrientes y las polaridades de las tensiones, debe reemplazarse M por $-M$ para que la figura 13.28a) se ajuste a la figura 13.21. Segundo, el circuito de esta última figura está en el dominio temporal, mientras que el circuito de la figura 13.28a) está en el dominio de frecuencia. La diferencia es el factor $j\omega$; es decir, L en la figura 13.21 se ha reemplazado por $j\omega L$ y M por $j\omega M$. Puesto que no se especifica ω , puede suponerse que $\omega = 1 \text{ rad/s}$ o cualquier otro valor; en realidad no importa. Con estas dos diferencias presentes,

$$L_a = L_1 - (-M) = 8 + 1 = 9 \text{ H}$$

$$L_b = L_2 - (-M) = 5 + 1 = 6 \text{ H}, \quad L_c = -M = -1 \text{ H}$$

Así, el circuito T equivalente de las bobinas acopladas es el que se muestra en la figura 13.28b).

 


Figura 13.28 Para el ejemplo 13.6: a) circuito de bobinas acopladas de la figura 13.27, b) circuito T equivalente.

 


Figura 13.29 Para el ejemplo 13.6.

La inserción del circuito T equivalente de la figura 13.28b) en reemplazo de las dos bobinas de la figura 13.27 produce el circuito equivalente de la figura 13.29, el cual puede resolverse aplicando el análisis nodal o el de mallas. De la aplicación del análisis de mallas se obtiene

$$j6 = \mathbf{I}_1(4 + j9 - j1) + \mathbf{I}_2(-j1) \quad (13.6.1)$$

$$0 = \mathbf{I}_1(-j1) + \mathbf{I}_2(10 + j6 - j1) \quad (13.6.2)$$

Con base en la ecuación (13.6.2),

$$\mathbf{I}_1 = \frac{(10 + j5)}{j} \mathbf{I}_2 = (5 - j10) \mathbf{I}_2 \quad (13.6.3)$$

La sustitución de la ecuación (13.6.3) en la ecuación (13.6.1) produce

$$j6 = (4 + j8)(5 - j10) \mathbf{I}_2 - j \mathbf{I}_2 = (100 - j) \mathbf{I}_2 \approx 100 \mathbf{I}_2$$

Puesto que 100 es muy grande en comparación con 1, la parte imaginaria de $(100 - j)$ puede ignorarse, de modo que $100 - j \approx 100$. De ahí que

$$\mathbf{I}_2 = \frac{j6}{100} = j0.06 = 0.06 \angle 90^\circ \text{ A}$$

Partiendo de la ecuación (13.6.3),

$$\mathbf{I}_1 = (5 - j10)j0.06 = 0.6 + j0.3 \text{ A}$$

$$y \quad \mathbf{V}_o = -10 \mathbf{I}_2 = -j0.6 = 0.6 \angle -90^\circ \text{ V}$$

Esto coincide con la respuesta del problema de práctica 13.1. Desde luego que la dirección de \mathbf{I}_2 en la figura 13.10 es la contraria a la de la figura 13.27. Esto no afectará a \mathbf{V}_o , pero el valor de \mathbf{I}_2 en este ejemplo es el negativo del de \mathbf{I}_2 en el problema de práctica 13.1. La ventaja de utilizar el modelo T equivalente de las bobinas magnéticamente acopladas es que en la figura 13.29 no es necesario preocuparse con las marcas en las bobinas acopladas.

Resuelva el problema del ejemplo 13.1 (véase la figura 13.9) usando el modelo T equivalente de las bobinas acopladas magnéticamente.

Problema de práctica 13.6

Respuesta: $13 \angle -49.4^\circ \text{ A}$, $2.91 \angle 14.04^\circ \text{ A}$.

13.5 Transformadores ideales

Un transformador ideal es aquel con acoplamiento perfecto ($k = 1$). Consta de dos (o más) bobinas con gran número de vueltas devanadas en un núcleo común de alta permeabilidad. A causa de esta alta permeabilidad del núcleo, el flujo enlaza a todas las vueltas de ambas bobinas, lo que da por resultado un acoplamiento perfecto.

Reexaminéese el circuito de la figura 13.14 para ver cómo un transformador ideal es el caso límite de dos inductores acoplados en los que las inductancias se aproximan al infinito y el acoplamiento es perfecto. En el dominio frecuencial,

$$\mathbf{V}_1 = j\omega L_1 \mathbf{I}_1 + j\omega M \mathbf{I}_2 \quad (13.49a)$$

$$\mathbf{V}_2 = j\omega M \mathbf{I}_1 + j\omega L_2 \mathbf{I}_2 \quad (13.49b)$$

Con base en la ecuación (13.49a), $\mathbf{I}_1 = (\mathbf{V}_1 - j\omega M \mathbf{I}_2) / j\omega L_1$ (también hubiéramos podido usar esta ecuación para desarrollar las relaciones de corriente en lugar de usar la conservación de potencia, lo que haremos en breve). La sustitución de esto en la ecuación (13.49b) da por resultado

$$\mathbf{V}_2 = j\omega L_2 \mathbf{I}_2 + \frac{M \mathbf{V}_1}{L_1} - \frac{j\omega M^2 \mathbf{I}_2}{L_1}$$

Pero $M = \sqrt{L_1 L_2}$ para el acoplamiento perfecto ($k = 1$). Por lo tanto,

$$\mathbf{V}_2 = j\omega L_2 \mathbf{I}_2 + \frac{\sqrt{L_1 L_2} \mathbf{V}_1}{L_1} - \frac{j\omega L_1 L_2 \mathbf{I}_2}{L_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \mathbf{V}_1 = n \mathbf{V}_1$$

donde $n = \sqrt{L_2/L_1}$ y se llama *relación de vueltas*. Dado que $L_1, L_2, M \rightarrow \infty$ de modo que n no cambia, las bobinas acopladas se convierten en un transformador ideal. Se dice que un transformador es ideal si posee las siguientes propiedades:

1. Las bobinas tienen reactancias muy grandes ($L_1, L_2, M \rightarrow \infty$).
2. El coeficiente de acoplamiento es igual a la unidad ($k = 1$).
3. Las bobinas primaria y secundaria no tienen pérdidas ($R_1 = 0 = R_2$).

Un **transformador ideal** es un transformador de acoplamiento unitario sin pérdidas en el que las bobinas primaria y secundaria tienen autoinductancias infinitas.

Los transformadores de núcleo de hierro son una aproximación muy cercana de transformadores ideales. Se les emplea en sistemas de potencia y en electrónica.

En la figura 13.30a) aparece un transformador ideal usual; su símbolo de circuitos se muestra en la figura 13.30b). Las líneas verticales entre las bobinas indican un núcleo de hierro, para diferenciarlo del núcleo de aire que se usa en transformadores lineales. El devanado primario tiene N_1 vueltas; el devanado secundario tiene N_2 vueltas.

Cuando se aplica una tensión senoidal al devanado primario, como se advierte en la figura 13.31, por ambos devanados pasa el mismo flujo magnético ϕ . De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión en el devanado primario es

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \quad (13.50a)$$

mientras que a través del devanado secundario es

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \quad (13.50b)$$

Al dividir la ecuación (13.50b) entre la ecuación (13.50a) se obtiene

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} = n \quad (13.51)$$

donde n es, de nueva cuenta, la *relación de vueltas* o *relación de transformación*. Pueden usarse las tensiones fasoriales \mathbf{V}_1 y \mathbf{V}_2 en lugar de los valores instantáneos v_1 y v_2 . Así, la ecuación (13.51) puede escribirse como

$$\boxed{\frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1} = \frac{N_2}{N_1} = n} \quad (13.52)$$

Por efecto de la conservación de la potencia, la energía suministrada al devanado primario debe ser igual a la energía absorbida por el devanado secundario, ya que en un transformador ideal no hay pérdidas. Esto implica que

$$v_1 i_1 = v_2 i_2 \quad (13.53)$$

 


Figura 13.30 a) Transformador ideal, b) símbolo de circuitos para el transformador ideal.

 


Figura 13.31 Relación de cantidades primarias y secundarias en un transformador ideal.

En forma fasorial, la ecuación (13.53) se convierte, junto con la ecuación (13.52), en

$$\frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} = \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1} = n \tag{13.54}$$

lo que indica que las corrientes primaria y secundaria se determinan con la relación de vueltas en forma inversa que las tensiones. Así,

$$\frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{I}_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{n} \tag{13.55}$$

Cuando $n = 1$, el transformador se llama por lo general *transformador de aislamiento*. La razón de ello será obvia en la sección 13.9. Si $n > 1$ se tiene un *transformador elevador*, pues la tensión aumenta de primaria a secundaria ($\mathbf{V}_2 > \mathbf{V}_1$). Por otra parte, si $n < 1$, el transformador es un *transformador reductor*, ya que la tensión se reduce de primaria a secundaria ($\mathbf{V}_2 < \mathbf{V}_1$).

Un **transformador reductor** es aquel cuya tensión secundaria es menor que su tensión primaria.

Un **transformador elevador** es aquel cuya tensión secundaria es mayor que su tensión primaria.

La capacidad nominal de los transformadores suele especificarse como V_1/V_2 . Un transformador con capacidad nominal de 2 400/120 V debe tener 2 400 V en el devanado primario y 120 en el secundario (es decir, se trata de un transformador reductor). Téngase presente que las capacidades nominales de tensión están en rms.

Las compañías de electricidad generan a menudo cierta tensión conveniente y se sirven de un transformador elevador para aumentar la tensión a fin de que la energía eléctrica pueda transmitirse a muy alta tensión y baja corriente por las líneas de transmisión, lo cual permite ahorros significativos. Cerca de las residencias de los consumidores, se emplean transformadores reductores para disminuir la tensión a 120 V. En la sección 13.9.3 se tratará esto.

Es importante saber cómo obtener la polaridad apropiada de las tensiones y la dirección de las corrientes del transformador de la figura 13.31. Si la polaridad de \mathbf{V}_1 o \mathbf{V}_2 o la dirección de \mathbf{I}_1 o \mathbf{I}_2 cambia, podría ser necesario reemplazar n en las ecuaciones (13.51) a (13.55) por $-n$. Las dos reglas simples por seguir son:

1. Si tanto \mathbf{V}_1 como \mathbf{V}_2 son *ambas* positivas o negativas en las terminales con marca, se usa $+n$ en la ecuación (13.52). De lo contrario, se usa $-n$.
2. Si tanto \mathbf{I}_1 como \mathbf{I}_2 *ambas* entran o salen de las terminales marcadas, se usa $-n$ en la ecuación (13.55). De lo contrario, se usa $+n$.

Estas reglas se demuestran en los cuatro circuitos de la figura 13.32.

Usando las ecuaciones (13.52) y (13.55), siempre es posible expresar \mathbf{V}_1 en términos de \mathbf{V}_2 e \mathbf{I}_1 en términos de \mathbf{I}_2 o viceversa:

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{V}_2}{n} \quad \text{o} \quad \mathbf{V}_2 = n\mathbf{V}_1 \tag{13.56}$$

$$\mathbf{I}_1 = n\mathbf{I}_2 \quad \text{o} \quad \mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{I}_1}{n} \tag{13.57}$$

La potencia compleja en el devanado primario es

$$\mathbf{S}_1 = \mathbf{V}_1\mathbf{I}_1^* = \frac{\mathbf{V}_2}{n}(n\mathbf{I}_2)^* = \mathbf{V}_2\mathbf{I}_2^* = \mathbf{S}_2 \tag{13.58}$$

 


Figura 13.32 Circuitos usuales que ilustran las polaridades de tensiones y direcciones de corrientes apropiadas en un transformador ideal.

lo que indica que la potencia compleja provista al devanado primario se entrega al devanado secundario sin pérdidas. El transformador no absorbe potencia. Claro que esto era de esperar, ya que el transformador ideal no tiene pérdidas. La impedancia de entrada vista por la fuente en la figura 13.31 se obtiene de las ecuaciones (13.56) y (13.57) como

$$\mathbf{Z}_{\text{ent}} = \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_1} = \frac{1}{n^2} \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{I}_2} \quad (13.59)$$

En la figura 13.31 es evidente que $\mathbf{V}_2/\mathbf{I}_2 = \mathbf{Z}_L$, de modo que

$$\mathbf{Z}_{\text{ent}} = \frac{\mathbf{Z}_L}{n^2} \quad (13.60)$$

Adviértase que un transformador ideal refleja una impedancia como el cuadrado de la razón de vueltas.

La impedancia de entrada también se llama *impedancia reflejada*, puesto que parecería que la impedancia de carga se reflejara en el lado primario. Esta capacidad del transformador para convertir una impedancia dada en otra impedancia proporciona un medio de *acoplamiento de impedancias* que garantiza la transferencia de potencia máxima. La idea del acoplamiento de impedancias es muy útil en la práctica y se detallará en la sección 13.9.2.

Al analizar un circuito que contiene un transformador ideal, es práctica común eliminar el transformador reflejando impedancias y fuentes de un lado del transformador al otro. Supóngase que en el circuito de la figura 13.33 se desea reflejar el lado secundario del circuito en el lado primario. Se halla el equivalente de Thevenin del circuito a la derecha de las terminales $a-b$. Se obtiene \mathbf{V}_{Th} como la tensión de circuito abierto en las terminales $a-b$, como se observa en la figura 13.34a).

 


Figura 13.33 Circuito con transformador ideal cuyos circuitos equivalentes se desea hallar.

Dado que las terminales $a-b$ están abiertas, $\mathbf{I}_1 = 0 = \mathbf{I}_2$, de manera que $\mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_{s2}$. Así, con base en la ecuación (13.56),

$$\mathbf{V}_{\text{Th}} = \mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{V}_2}{n} = \frac{\mathbf{V}_{s2}}{n} \quad (13.61)$$

Para obtener \mathbf{Z}_{Th} se elimina la fuente de tensión del bobinado secundario y se inserta una fuente unitaria entre las terminales $a-b$, como en la figura 13.34b). Partiendo de las ecuaciones (13.56) y (13.57), $\mathbf{I}_1 = n\mathbf{I}_2$ y $\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_2/n$, de modo que

$$\mathbf{Z}_{\text{Th}} = \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_1} = \frac{\mathbf{V}_2/n}{n\mathbf{I}_2} = \frac{\mathbf{Z}_2}{n^2}, \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{Z}_2\mathbf{I}_2 \quad (13.62)$$

 


Figura 13.34 a) Obtención de \mathbf{V}_{Th} para el circuito de la figura 13.33, b) obtención de \mathbf{Z}_{Th} para el circuito de la figura 13.33.

lo cual cabía esperar de las ecuación (13.60). Una vez que se tiene V_{Th} y Z_{Th} se añade el equivalente de Thevenin a la parte del circuito de la figura 13.33 a la izquierda de las terminales $a-b$. La figura 13.35 exhibe el resultado.

La regla general para eliminar el transformador y reflejar el circuito secundario en el lado primario es: divida la impedancia secundaria entre n^2 , divida la tensión secundaria entre n y multiplique la corriente secundaria por n .

También es posible reflejar el lado primario del circuito de la figura 13.33 en el lado secundario. La figura 13.36 exhibe el circuito equivalente.

La regla para eliminar el transformador y reflejar el circuito primario en el lado secundario es: multiplique la impedancia primaria por n^2 , multiplique la tensión primaria por n y divida la corriente primaria entre n .

 


Figura 13.35 Circuito equivalente al de la figura 13.33 obtenido reflejando el circuito secundario en el lado primario.

De acuerdo con la ecuación (13.58), la potencia se mantiene sin cambios ya sea que se le calcule en el lado primario o en el secundario. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este método de reflexión sólo se aplica si no hay conexiones externas entre los devanados primario y secundario. Cuando se tienen conexiones externas entre los devanados primario y secundario, se aplica simplemente el análisis regular de lazo y de nodo. Ejemplos de circuitos en los que hay conexiones externas entre los devanados primario y secundario se dan en las figuras 13.39 y 13.40. Adviértase asimismo que si la ubicación de las marcas en la figura 13.33 cambia, quizá tendría que reemplazarse n por $-n$ para obedecer la regla del punto, ilustrada en la figura 13.32.

 


Figura 13.36 Circuito equivalente al de la figura 13.33 obtenido reflejando el circuito primario en el lado secundario.

Un transformador ideal tiene capacidad nominal de 2 400/120 V, 9.6 kVA y 50 vueltas en el lado secundario. Calcule: a) la razón de vueltas, b) el número de vueltas en el lado primario y c) las capacidades nominales de corriente de los devanados primario y secundario.

Ejemplo 13.7

Solución:

a) Este es un transformador reductor, ya que $V_1 = 2\,400\text{ V} > V_2 = 120\text{ V}$.

$$n = \frac{V_2}{V_1} = \frac{120}{2\,400} = 0.05$$

b)

$$n = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow 0.05 = \frac{50}{N_1}$$

o sea

$$N_1 = \frac{50}{0.05} = 1\,000 \text{ vueltas}$$

c) $S = V_1 I_1 = V_2 I_2 = 9.6\text{ kVA}$. Por lo tanto,

$$I_1 = \frac{9\,600}{V_1} = \frac{9\,600}{2\,400} = 4\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{9\,600}{V_2} = \frac{9\,600}{120} = 80\text{ A} \quad \text{o} \quad I_2 = \frac{I_1}{n} = \frac{4}{0.05} = 80\text{ A}$$

La corriente primaria que entra a un transformador ideal con capacidad nominal de 2 200/110 V es de 5 A. Calcule: a) la razón de vueltas, b) la capacidad nominal en kVA, c) la corriente secundaria.

Problema de práctica 13.7

Respuesta: a) 1/20, b) 11 kVA, c) 100 A.

Ejemplo 13.8

En referencia al circuito con transformador ideal de la figura 13.37, halle: a) la corriente de fuente \mathbf{I}_1 , b) la tensión de salida \mathbf{V}_o y c) la potencia compleja suministrada por la fuente.

 


Figura 13.37 Para el ejemplo 13.8.

Solución:

a) La impedancia de $20\ \Omega$ puede reflejarse en el lado primario y se obtiene

$$\mathbf{Z}_R = \frac{20}{n^2} = \frac{20}{4} = 5\ \Omega$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_{\text{ent}} &= 4 - j6 + \mathbf{Z}_R = 9 - j6 = 10.82 \angle -33.69^\circ\ \Omega \\ \mathbf{I}_1 &= \frac{120\angle 0^\circ}{\mathbf{Z}_{\text{ent}}} = \frac{120\angle 0^\circ}{10.82\angle -33.69^\circ} = 11.09\angle 33.69^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

b) Puesto que tanto \mathbf{I}_1 como \mathbf{I}_2 salen de las terminales marcadas,

$$\mathbf{I}_2 = -\frac{1}{n}\mathbf{I}_1 = -5.545\angle 33.69^\circ\ \text{A}$$

$$\mathbf{V}_o = 20\mathbf{I}_2 = 110.9\angle 213.69^\circ\ \text{V}$$

c) La potencia compleja suministrada es

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_s \mathbf{I}_1^* = (120\angle 0^\circ)(11.09\angle -33.69^\circ) = 1\ 330.8\angle -33.69^\circ\ \text{VA}$$

Problema de práctica 13.8

En el circuito con transformador ideal de la figura 13.38, halle \mathbf{V}_o y la potencia compleja suministrada por la fuente.

 


Figura 13.38 Para el problema de práctica 13.8.

Respuesta: $429.4\angle 116.57^\circ\ \text{V}$, $17.174\angle -26.57^\circ\ \text{kVA}$.

Ejemplo 13.9

Calcule la potencia suministrada a la resistencia de $10\ \Omega$ en el circuito con transformador ideal de la figura 13.39.

Solución: En este circuito no puede realizarse el reflejo en el lado secundario o el primario; hay una conexión directa entre los lados primario y secundario debida al resistor de $30\ \Omega$. Se aplica el análisis de lazos. En cuanto al lazo 1,

$$-120 + (20 + 30)\mathbf{I}_1 - 30\mathbf{I}_2 + \mathbf{V}_1 = 0$$

o sea

$$50\mathbf{I}_1 - 30\mathbf{I}_2 + \mathbf{V}_1 = 120 \quad (13.9.1)$$

 


Figura 13.39 Para el ejemplo 13.9.

En cuanto al lazo 2,

$$-V_2 + (10 + 30)I_2 - 30I_2 = 0$$

o sea

$$-30I_1 + 40I_2 - V_2 = 0 \tag{13.9.2}$$

En las terminales del transformador,

$$V_2 = -\frac{1}{2}V_1 \tag{13.9.3}$$

$$I_2 = -2I_1 \tag{13.9.4}$$

(Nótese que $n = 1/2$.) Ahora se tienen cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, pero la meta es obtener I_2 . Así, se sustituye V_1 e I_1 en términos de V_2 e I_2 en las ecuaciones (13.9.1) y (13.9.2). La ecuación (13.9.1) se convierte en

$$-55I_1 - 2V_2 = 120 \tag{13.9.5}$$

y la ecuación (13.9.2) en

$$15I_2 + 40I_2 - V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = 55I_2 \tag{13.9.6}$$

Al sustituir la ecuación (13.9.6) en la ecuación (13.9.5),

$$-165I_2 = 120 \Rightarrow I_2 = -\frac{120}{165} = -0.7272 \text{ A}$$

La potencia absorbida por la resistencia de 10Ω es

$$P = (-0.7272)^2(10) = 5.3 \text{ W}$$

Halle V_o en el circuito de la figura 13.40.

Problema de práctica 13.9

 


Figura 13.40 Para el problema de práctica 13.9.


Respuesta: 48 V. _____

13.6 Autotransformadores ideales


A diferencia del transformador convencional de dos devanados considerado hasta aquí, un *autotransformador* tiene un devanado único continuo con un punto de conexión llamado *toma* entre los lados primario y secundario. La toma suele ser ajustable, para



Figura 13.41 Autotransformador usual. Cortesía de Todd Systems, Inc.

 

a)

 

b)

Figura 13.42 a) Autotransformador reductor, b) autotransformador elevador.

brindar la razón de vueltas deseada a fin de aumentar o reducir la tensión. De este modo, una tensión variable se proporciona a la carga conectada al autotransformador.

Un **autotransformador** es un transformador en donde el primario y el secundario se encuentran en un mismo devanado.

En la figura 13.41 se presenta un autotransformador usual. Como se advierte en la figura 13.42, el autotransformador puede operar en el modo reductor o elevador. El autotransformador es un tipo de transformador de potencia. Su mayor ventaja sobre el transformador de dos devanados es su capacidad para transferir mayor potencia aparente. En el ejemplo 13.10 se demostrará esto. Otra ventaja es que un autotransformador es más pequeño y ligero que un transformador equivalente de dos devanados. Sin embargo, dado que los devanados primario y secundario están en el mismo devanado, se pierde el *aislamiento eléctrico* (ninguna conexión eléctrica directa) (en la sección 13.9.1 se verá cómo se emplea en la práctica la propiedad de aislamiento eléctrico en el transformador convencional). La falta de aislamiento eléctrico entre los devanados primario y secundario es una de las principales desventajas del autotransformador.

Algunas de las fórmulas que se derivaron para los transformadores ideales se aplican también a los autotransformadores ideales. En el caso del circuito con autotransformador reductor de la figura 13.42a), la ecuación (13.52) da como resultado

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} = 1 + \frac{N_1}{N_2} \quad (13.63)$$

Como en un autotransformador ideal no hay pérdidas, así la potencia compleja se mantiene sin cambios en los devanados primario y secundario:

$$S_1 = V_1 I_1^* = S_2 = V_2 I_2^* \quad (13.64)$$

La ecuación (13.64) también puede expresarse como

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

o sea

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} \quad (13.65)$$

Así, la relación de corriente es

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \quad (13.66)$$

En el caso del circuito con autotransformador elevador de la figura 13.42b),

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_1 + N_2}$$

o sea

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} \quad (13.67)$$

La potencia compleja dada por la ecuación (13.64) también se aplica al autotransformador elevador, de manera que la ecuación (13.65) se aplica de nuevo. En consecuencia, la relación de corriente es

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} = 1 + \frac{N_2}{N_1} \quad (13.68)$$

Una diferencia importante entre los transformadores convencionales y los autotransformadores es que los lados primario y secundario del autotransformador están acoplados no sólo magnéticamente, sino también acoplados conductivamente. El autotransformador puede usarse en lugar de un transformador convencional cuando no se requiere aislamiento eléctrico.

Compare las potencias nominales del transformador de dos devanados de la figura 13.43a) y del autotransformador de la figura 13.43b).

Ejemplo 13.10

 


Figura 13.43 Para el ejemplo 13.10.

Solución: Aunque los devanados primario y secundario del autotransformador están juntos en un devanado continuo, para mayor claridad aparecen separados en la figura 13.43b). Se advierte que la corriente y la tensión de cada devanado del autotransformador de la figura 13.43b) son iguales a las del transformador de dos devanados de la figura 13.43a). Esta es la base para comparar sus potencias nominales.

En relación con el transformador de dos devanados, la potencia nominal es

$$S_1 = 0.2(240) = 48 \text{ VA} \quad \text{o sea} \quad S_2 = 4(12) = 48 \text{ VA}$$

En relación con el autotransformador, su potencia nominal es

$$S_1 = 4.2(240) = 1\,008 \text{ VA} \quad \text{o sea} \quad S_2 = 4(252) = 1\,008 \text{ VA}$$

lo cual es 21 veces la potencia nominal del transformador de dos devanados.

Remítase a la figura 13.43. Si el transformador de dos devanados es un transformador de 60 VA y 120 V/10 V, ¿cuál es la potencia nominal del autotransformador?

Problema de práctica 13.10

Respuesta: 780 VA.

Remítase al circuito con autotransformador de la figura 13.44. Calcule: a) I_1 , I_2 e I_o si $Z_L = 8 + j6 \Omega$, y b) la potencia compleja suministrada a la carga.

Ejemplo 13.11

 


Figura 13.44 Para el ejemplo 13.11.

Solución:

a) Este es un autotransformador elevador con $N_1 = 80$, $N_2 = 120$, $V_1 = 120\angle 30^\circ$, de modo que la ecuación (13.67) puede aplicarse para hallar V_2 mediante

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} = \frac{80}{200}$$

o sea
$$V_2 = \frac{200}{80} V_1 = \frac{200}{80} (120\angle 30^\circ) = 300\angle 30^\circ \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_L} = \frac{300\angle 30^\circ}{8 + j6} = \frac{300\angle 30^\circ}{10\angle 36.87^\circ} = 30\angle -6.87^\circ \text{ A}$$

Pero
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1} = \frac{200}{80}$$

o sea
$$I_1 = \frac{200}{80} I_2 = \frac{200}{80} (30\angle -6.87^\circ) = 75\angle -6.87^\circ \text{ A}$$

En la toma, la LCK da por resultado

$$I_1 + I_o = I_2$$

o sea
$$I_o = I_2 - I_1 = 30\angle -6.87^\circ - 75\angle -6.87^\circ = 45\angle 173.13^\circ \text{ A}$$

b) La potencia compleja suministrada a la carga es

$$S_2 = V_2 I_2^* = |I_2|^2 Z_L = (30)^2 (10\angle 36.87^\circ) = 9\angle 36.87^\circ \text{ kVA}$$

Problema de práctica 13.11

En el circuito con autotransformador de la figura 13.45, halle las corrientes I_1 , I_2 e I_o . Considere $V_1 = 2.5 \text{ kV}$, $V_2 = 1 \text{ kV}$.

Respuesta: 6.4 A, 16 A, 9.6 A.

 


Figura 13.45 Para el problema de práctica 13.11.

13.7 † Transformadores trifásicos

Para satisfacer la demanda de transmisión de potencia trifásica se necesitan conexiones de transformador que sean compatibles con las operaciones trifásicas. Esas conexiones del transformador pueden lograrse de dos maneras: conectando tres transformadores monofásicos, lo cual forma un *banco de transformadores*, o usando un transformador trifásico especial. Para la misma capacidad nominal en kVA, un transformador trifásico siempre es más pequeño y menos costoso que tres transformadores monofásicos. Cuando se emplean transformadores monofásicos, se debe garantizar que tengan la misma relación de vueltas n a fin de conseguir un sistema trifásico balanceado. Existen cuatro maneras estándar de conectar tres transformadores monofásicos o un transformador trifásico para operaciones trifásicas: Y-Y, Δ - Δ , Y- Δ y Δ -Y.

En cualquiera de esas cuatro conexiones, la potencia aparente total S_T , la potencia real P_T y la potencia reactiva Q_T se obtienen como

$$S_T = \sqrt{3} V_L I_L \quad (13.69a)$$

$$P_T = S_T \cos \theta = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \quad (13.69b)$$

$$Q_T = S_T \sin \theta = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta \quad (13.69c)$$

donde V_L e I_L son iguales a la tensión de línea V_{LP} y a la corriente de línea I_{LP} , respectivamente, del lado primario, o a la tensión de línea V_{LS} y la corriente de línea I_{LS} del lado secundario. Cabe indicar acerca de la ecuación (13.69) que para cada una de las

 


Figura 13.46 Conexión Y-Y del transformador trifásico.

 


Figura 13.47 Conexión Δ-Δ del transformador trifásico.

cuatro conexiones, $V_{Ls}I_{Ls} = V_{Lp}I_{Lp}$, ya que la potencia debe conservarse en un transformador ideal.

En lo que se refiere a la conexión Y-Y (figura 13.46), la tensión de línea V_{Lp} en el lado primario, la tensión de línea V_{Ls} en el lado secundario, la corriente de línea I_{Lp} en el lado primario y la corriente de línea I_{Ls} en el lado secundario se relacionan mediante la relación de vueltas n del transformador por razón de acuerdo con las ecuaciones (13.52) y (13.55) como

$$V_{Ls} = nV_{Lp} \tag{13.70a}$$

$$I_{Ls} = \frac{I_{Lp}}{n} \tag{13.70b}$$

En lo que se refiere a la conexión Δ-Δ (figura 13.47), la ecuación (13.70) también se aplica a las tensiones de línea y corrientes de línea. Esta conexión es excepcional en el sentido de que si uno de los transformadores se retira para efectos de reparación o mantenimiento, los otros dos forman una *delta abierta*, la cual puede proporcionar tensiones trifásicas en un nivel reducido respecto del transformador trifásico original.

Respecto a la conexión Y-Δ (figura 13.48), los valores de línea-fase originan un factor de $\sqrt{3}$ además de la razón de vueltas n del transformador por fase. Así,

$$V_{Ls} = \frac{nV_{Lp}}{\sqrt{3}} \tag{13.71a}$$

$$I_{Ls} = \frac{\sqrt{3}I_{Lp}}{n} \tag{13.71b}$$

De igual forma, respecto a la conexión Δ-Y (figura 13.49),

$$V_{Ls} = n\sqrt{3}V_{Lp} \tag{13.72a}$$

$$I_{Ls} = \frac{I_{Lp}}{n\sqrt{3}} \tag{13.72b}$$

 


Figura 13.48 Conexión Y-Δ del transformador trifásico.

 


Figura 13.49 Conexión Δ-Y del transformador trifásico.

Ejemplo 13.12

La carga balanceada de 42 kVA que se presenta en la figura 13.50 se alimenta con un transformador trifásico. *a)* Determine el tipo de conexiones del transformador. *b)* Halle la tensión y la corriente de línea en el lado primario. *c)* Determine la capacidad nominal en kVA de cada transformador usado en la fila de transformadores. Suponga que los transformadores son ideales.

 


Figura 13.50 Para el ejemplo 13.12.

Solución:

a) Una observación cuidadosa de la figura 13.50 indica que el lado primario está conectado en Y, mientras que el lado secundario lo está en Δ. Así, el transformador trifásico es Y-Δ, como el que se muestra en la figura 13.48.

b) Dada una carga con potencia aparente total $S_T = 42$ kVA, la razón de vueltas $n = 5$ y la tensión de línea secundaria $V_{Ls} = 240$ V, la corriente de línea secundaria puede hallarse usando la ecuación (13.69a), mediante

$$I_{Ls} = \frac{S_T}{\sqrt{3}V_{Ls}} = \frac{42\,000}{\sqrt{3}(240)} = 101 \text{ A}$$

Con base en la ecuación (13.71),

$$I_{Lp} = \frac{n}{\sqrt{3}}I_{Ls} = \frac{5 \times 101}{\sqrt{3}} = 292 \text{ A}$$

$$V_{Lp} = \frac{\sqrt{3}}{n}V_{Ls} = \frac{\sqrt{3} \times 240}{5} = 83.14 \text{ V}$$

c) A causa de que la carga está balanceada, cada transformador comparte por igual la carga total, y puesto que no hay pérdidas (suponiendo transformadores ideales), la capacidad nominal en kVA de cada transformador es $S = S_T/3 = 14$ kVA. Alternativamente, la capacidad nominal de los transformadores puede determinarse mediante el producto de la corriente de fase y la tensión de fase del lado primario o secundario. En el caso del lado primario, por ejemplo, se tiene una conexión en delta, así que la tensión de fase es igual a la tensión de línea de 240 V, mientras que la corriente de fase es $I_{Lp}/\sqrt{3} = 58.34$ A. Por lo tanto, $S = 240 \times 58.34 = 14$ kVA.

Problema de práctica 13.12

Un transformador trifásico Δ-Δ se emplea para reducir una tensión de línea de 625 kV a fin de abastecer a una planta que opera a una tensión de línea de 12.5 kV. Esta planta toma 40 MW con un factor de potencia atrasado de 85%. Halle: *a)* la corriente tomada por la planta, *b)* la razón de vueltas, *c)* la corriente en el lado primario del transformador y *d)* la carga conducida por cada transformador.

Respuesta: *a)* 2.174 kA, *b)* 0.02, *c)* 43.47 A, *d)* 15.69 MVA.

13.8 Análisis con PSpice de circuitos magnéticamente acoplados

PSpice analiza circuitos acoplados magnéticamente de la misma manera que los circuitos con inductancias, salvo que debe seguirse la convención de las marcas. En el Sche-

matic de PSpice, la marca (no mostrada aquí) siempre está junto a la terminal 1, que es la terminal izquierda del inductor cuando el inductor con nombre de parte L se coloca (horizontalmente) sin rotación en un circuito. Así, el punto o terminal 1 estará en la parte de abajo después de una rotación de 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj, ya que la rotación siempre ocurre alrededor de la terminal 1. Una vez dispuestos los inductores acoplados magnéticamente de acuerdo con la convención del punto y fijados en henrys sus atributos de valores, se utiliza el símbolo de acoplamiento K_LINEAR para definir el acoplamiento. En cada par de inductores acoplados se siguen estos pasos:

1. Seleccione **Draw/Get New Part** y teclee K_LINEAR.
2. Haga clic en Enter o en **OK** y coloque el símbolo de K_LINEAR en el esquema, como se muestra en la figura 13.51. (Note que K_LINEAR no es un componente, y por lo tanto no tiene terminales.)
3. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en COUPLING y establezca el valor del coeficiente de acoplamiento k .
4. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el recuadro **K** (el símbolo del acoplamiento) e introduzca los nombres designados de referencia para los inductores acoplados como valores de Li, $i = 1, 2, \dots, 6$. Por ejemplo, si los inductores L20 y L23 están acoplados, se establece L1 = L20 y L2 = L23. L1 y al menos otro Li deben ser valores asignados; los demás Li pueden dejarse en blanco.

En el paso 4 pueden especificarse hasta seis inductores acoplados con acoplamiento igual.

El nombre de parte del transformador de núcleo de aire es XFRM_LINEAR. Se le puede insertar en un circuito seleccionando **Draw/Get Part Name** tecleando después el nombre de parte o seleccionando el nombre de parte en la biblioteca analog.slb. Como se muestra en la figura 13.52a) con fines ilustrativos, los principales atributos del transformador lineal son el coeficiente de acoplamiento k y los valores de inductancia L1 y L2 en henrys. Si se especifica la inductancia mutua M , su valor debe emplearse junto con L1 y L2 para calcular k . Téngase presente que el valor de k debe ubicarse entre 0 y 1.

El nombre de parte del transformador ideal es XFRM_NONLINEAR y se encuentra en la biblioteca breakout.slb. Para seleccionarlo se hace clic en **Draw/Get Part Name** y se teclea el nombre de parte. Como se ilustra en la figura 13.52b), sus atributos son el coeficiente de acoplamiento y los números de vueltas asociados con L1 y L2. El valor del coeficiente de acoplamiento mutuo es $k = 1$.

PSpice tiene configuraciones adicionales de transformador que no se detallarán aquí.

 


Figura 13.51 K_Linear para definir el acoplamiento.


 
 


Figura 13.52 a) Transformador lineal XFRM_LINEAR, b) transformador ideal XFRM_NONLINEAR.

Use PSpice para hallar i_1, i_2 e i_3 en el circuito que se presenta en la figura 13.53.

 

Ejemplo 13.13

Figura 13.53 Para el ejemplo 13.13.

Solución: Los coeficientes de acoplamiento de los tres inductores acoplados se determinan de la siguiente manera:

$$k_{12} = \frac{M_{12}}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{1}{\sqrt{3 \times 3}} = 0.3333$$

$$k_{13} = \frac{M_{13}}{\sqrt{L_1 L_3}} = \frac{1.5}{\sqrt{3 \times 4}} = 0.433$$

$$k_{23} = \frac{M_{23}}{\sqrt{L_2 L_3}} = \frac{2}{\sqrt{3 \times 4}} = 0.5774$$

La frecuencia de utilización f se obtiene de la figura 13.53 como $\omega = 12\pi = 2\pi f \rightarrow f = 6$ Hz.

El esquema del circuito se reproduce en la figura 13.54. Obsérvese cómo se respeta la convención de las marcas. En el caso de L2, el punto (que no se muestra aquí) se encuentra en la terminal 1 (la terminal izquierda), y por lo tanto se ha colocado sin rotación. En el caso de L1, con objeto de que la marca esté en el lado derecho del inductor, este deber rotarse 180°. En L3, el inductor debe rotarse 90°, a fin de que la marca esté abajo. Nótese que el inductor de 2 H (L_4) no está acoplado. Para manejar los tres inductores acoplados, se usan tres partes K_LINEAR, provistas en la biblioteca analog, y se establecen los siguientes atributos (haciendo doble clic en el cuadro de la K):

Los valores de la derecha son los especificadores de referencia de los inductores del esquema.

K1 - K_LINEAR
L1 = L1
L2 = L2
COUPLING = 0.3333

K2 - K_LINEAR
L1 = L2
L2 = L3
COUPLING = 0.433

K3 - K_LINEAR
L1 = L1
L2 = L3
COUPLING = 0.5774

Tres seudocomponentes IPRINT se insertan en las ramas apropiadas para obtener las corrientes requeridas i_1 , i_2 e i_3 . Como en un análisis de frecuencia única de ca, se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce *Total Pts = 1*, *Start Freq = 6* y *Final Freq = 6*. Después de guardar el esquema se selecciona **Analysis/Simulate** para simularlo. El archivo de salida incluye:

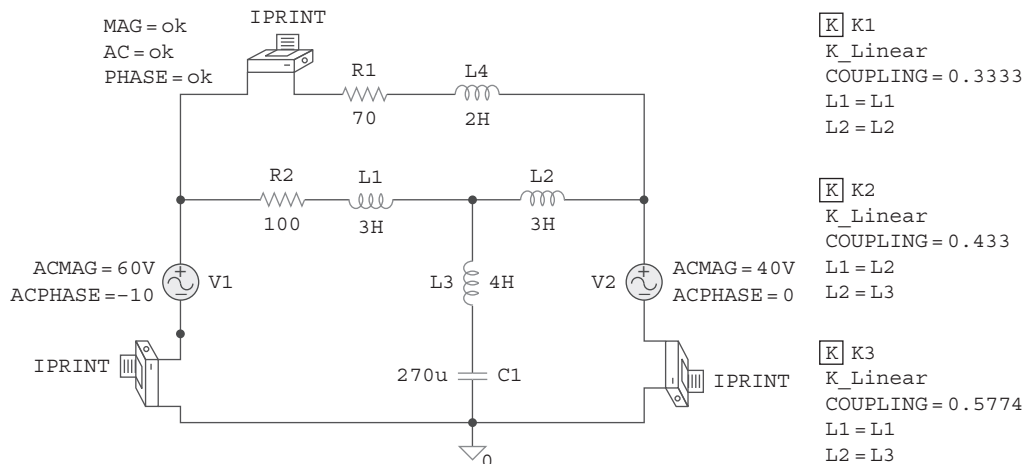


Figura 13.54 Esquema del circuito de la figura 13.53.

FREQ	IM(V_PRINT2)	IP(V_PRINT2)
6.000E+00	2.114E-01	-7.575E+01
FREQ	IM(V_PRINT1)	IP(V_PRINT1)
6.000E+00	4.654E-01	-7.025E+01
FREQ	IM(V_PRINT3)	IP(V_PRINT3)
6.000E+00	1.095E-01	1.715E+01

De esto se obtiene

$$I_1 = 0.4654 \angle -70.25^\circ$$

$$I_2 = 0.2114 \angle -75.75^\circ, \quad I_3 = 0.1095 \angle 17.15^\circ$$

Así,

$$i_1 = 0.4654 \cos(12\pi t - 70.25^\circ) \text{ A}$$

$$i_2 = 0.2114 \cos(12\pi t - 75.75^\circ) \text{ A}$$

$$i_3 = 0.1095 \cos(12\pi t + 17.15^\circ) \text{ A}$$

Halle i_o en el circuito de la figura 13.55 usando PSpice.

Problema de práctica 13.13

 


Figura 13.55 Para el problema de práctica 13.13.

Respuesta: $2.012 \cos(4t + 68.52^\circ) \text{ A}$.

Halle V_1 y V_2 en el circuito con transformador ideal de la figura 13.56 usando PSpice.

Ejemplo 13.14

 


Figura 13.56 Para el ejemplo 13.14.

Solución:

1. **Definir.** El problema está claramente definido y puede procederse al siguiente paso.
2. **Presentar.** Se tiene un transformador ideal y se deben hallar las tensiones de entrada y de salida de ese transformador. Además, se debe usar PSpice para determinar las tensiones.
3. **Alternativas.** Se pide usar PSpice. Puede aplicarse el análisis de malla para comprobar.
4. **Intentar.** Como de costumbre, se supone $\omega = 1$ y se hallan los correspondientes valores de capacitancia e inductancia de los elementos:

$$j10 = j\omega L \quad \Rightarrow \quad L = 10 \text{ H}$$

$$-j40 = \frac{1}{j\omega C} \quad \Rightarrow \quad C = 25 \text{ mF}$$

Recordatorio: En un transformador ideal, las inductancias de los devanados tanto primario como secundario son infinitamente grandes.

En la figura 13.57 aparece el esquema. En relación con el transformador ideal, el factor de acoplamiento se fija en 0.99999 y los números de vueltas en 400 000 y 100 000. Los dos seudocomponentes VPRINT2 se conectan entre las terminales del transformador para obtener V_1 y V_2 . Como en un análisis de frecuencia única, se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se introduce *Total Pts* = 1, *Start Freq* = 0.1592 y *Final Freq* = 0.1592. Tras guardar el esquema, se selecciona **Analysis/Simulate** para simularlo. El archivo de salida incluye:

```
FREQ      VM($N_0003,$N_0006) VP($N_0003,$N_0006)
1.592E-01 9.112E+01      3.792E+01
```

```
FREQ      VM($N_0006,$N_0005) VP($N_0006,$N_0005)
1.592E-01 2.278E+01      -1.421E+02
```

Esto puede escribirse como

$$V_1 = 91.12/37.92^\circ \text{ V} \quad \text{y} \quad V_2 = 22.78/-142.1^\circ \text{ V}$$

5. **Evaluar.** La respuesta puede comprobarse aplicando el análisis de malla, de la siguiente manera:

$$\text{Lazo 1} \quad -120/30^\circ + (80 - j40)I_1 + V_1 + 20(I_1 - I_2) = 0$$

$$\text{Lazo 2} \quad 20(-I_1 + I_2) - V_2 + (6 + j10)I_2 = 0$$

$$\text{Pero } V_2 = -V_1/4 \quad \text{e} \quad I_2 = -4I_1. \text{ Esto conduce a}$$

$$-120/30^\circ + (80 - j40)I_1 + V_1 + 20(I_1 + 4I_1) = 0$$

$$(180 - j40)I_1 + V_1 = 120/30^\circ$$

$$20(-I_1 - 4I_1) + V_1/4 + (6 + j10)(-4I_1) = 0$$

$$(-124 - j40)I_1 + 0.25V_1 = 0 \quad \text{o} \quad I_1 = V_1/(496 + j160)$$

La sustitución de esto en la primera ecuación produce

$$(180 - j40)V_1/(496 + j160) + V_1 = 120/30^\circ$$

$$(184.39/-12.53^\circ/521.2/17.88^\circ)V_1 + V_1$$

$$= (0.3538/-30.41^\circ + 1)V_1 = (0.3051 + 1 - j0.17909)V_1 = 120/30^\circ$$

$$V_1 = 120/30^\circ/1.3173/-7.81^\circ = 91.1/37.81^\circ \text{ V} \quad \text{y}$$

$$V_2 = 22.78/-142.19^\circ \text{ V}$$

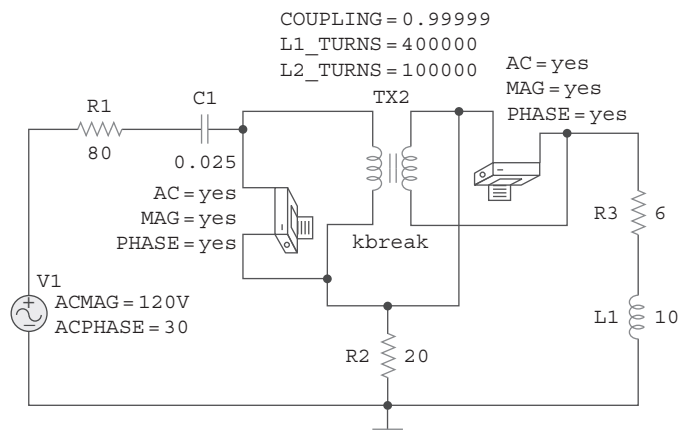


Figura 13.57 Esquema del circuito de la figura 13.56.

Ambas respuestas se comprueban.

6. **¿Satisfactorio?** Se ha respondido satisfactoriamente este problema y se ha comprobado la solución. Ahora puede presentarse la solución completa del problema.

Obtenga V_1 y V_2 en el circuito de la figura 13.58 usando *PSpice*.

Problema de práctica 13.14

 


Figura 13.58 Para el problema de práctica 13.14.

Respuesta: $V_1 = 153/2.18^\circ$ V, $V_2 = 230.2/2.09^\circ$ V.

13.9 †Aplicaciones

Los transformadores son los componentes más grandes, más pesados y a menudo más costosos del circuito. No obstante, son dispositivos pasivos indispensables en circuitos eléctricos. Se encuentran entre las máquinas más eficientes; en ellos es común tener una eficiencia de 95%, y alcanzar hasta 99%. Tienen numerosas aplicaciones. Por ejemplo, se usan transformadores:

- Para aumentar o reducir la tensión o la corriente, a fin de volverlas útiles para la transmisión y distribución de potencia.
- Para aislar una porción de un circuito respecto de otra (es decir, para transferir potencia sin ninguna conexión eléctrica).
- Como dispositivo de acoplamiento de impedancias para la transferencia de potencia máxima.
- En circuitos de frecuencia selectiva cuya operación depende de la respuesta de las inductancias.

A causa de estos diversos usos hay muchos diseños especiales de transformadores (sólo algunos de los cuales se abordarán en este capítulo): transformadores de tensión, transformadores de corriente, transformadores de potencia, transformadores de distribución, transformadores de acoplamiento de impedancias, transformadores de audiofrecuencia, transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, transformadores rectificadores, transformadores inversores y otros más. En esta sección se considerarán tres importantes aplicaciones: el transformador como dispositivo de aislamiento, el transformador como dispositivo acoplador y el sistema de distribución de potencia.

13.9.1 El transformador como dispositivo de aislamiento

Se dice que existe aislamiento eléctrico entre dos dispositivos cuando no hay conexión física entre ellos. En un transformador se transfiere energía por acoplamiento magnético, sin conexión eléctrica entre los circuitos primario y el secundario. Ahora se considerarán tres ejemplos prácticos simples de cómo aprovechar esa propiedad.

Considérese primeramente el circuito de la figura 13.59. Un rectificador es un circuito electrónico que convierte una alimentación de ca en alimentación de cd. Suele emplearse un transformador para acoplar la alimentación de ca con el rectificador. El transformador cumple dos propósitos. Primero, aumenta o reduce la tensión. Segundo,

Para mayor información sobre los muchos tipos de transformadores, un buen texto es W. M. Flanagan, *Handbook of Transformer Design and Applications*, 2a. ed. (Nueva York, McGraw-Hill, 1993).

 


Figura 13.59 Uso de un transformador para aislar una alimentación de ca respecto de un rectificador.

 


Figura 13.60 Transformador de aislamiento de cd entre dos etapas de un amplificador.

 


Figura 13.61 Provisión por un transformador de aislamiento entre las líneas de potencia y el voltímetro.

proporciona aislamiento eléctrico entre la alimentación de potencia de ca y el rectificador, reduciendo así el riesgo de choque en el manejo del dispositivo electrónico.

Como segundo ejemplo, con frecuencia se emplea un transformador para acoplar dos etapas de un amplificador, a fin de impedir que una tensión de cd de una etapa afecte la polarización de cd de la siguiente etapa. La polarización es la aplicación de una tensión de cd a un amplificador de transistores o cualquier otro dispositivo electrónico para producir un modo deseado de operación. Cada etapa del amplificador se polariza por separado a fin de operar en un modo particular; el modo deseado de operación se verá comprometido sin un transformador que aporte aislamiento de cd. Como se observa en la figura 13.60, sólo la señal de ca se acopla a través del transformador de una etapa a la siguiente. Recuerdese que el acoplamiento magnético no existe con una fuente de tensión de cd. Los transformadores se utilizan en receptores de radio y televisión para acoplar etapas de amplificadores de alta frecuencia. Cuando el único propósito de un transformador es proporcionar aislamiento, su razón de vueltas n es unitaria. Así, un transformador de aislamiento tiene $n = 1$.

Como tercer ejemplo, considérese la medición de la tensión en líneas de 13.2 kV. Obviamente es riesgoso conectar directamente un voltímetro a tales líneas de alta tensión. Puede emplearse un transformador

tanto para aislar eléctricamente la potencia de línea respecto del voltímetro como para reducir la tensión a un nivel seguro, como se muestra en la figura 13.61. Una vez empleado el voltímetro para medir la tensión secundaria, la razón de vueltas se utiliza para determinar la tensión de línea en el lado primario.

Ejemplo 13.15

Determine la tensión para la carga de la figura 13.62.

 


Figura 13.62 Para el ejemplo 13.15.

Solución: Puede aplicarse el principio de superposición para hallar la tensión de carga. Considérese que $v_L = v_{L1} + v_{L2}$, donde v_{L1} se debe a la fuente de cd y v_{L2} a la fuente de ca. Se consideran por separado las fuentes de cd y de ca, como se advierte en la figura 13.63. La tensión de carga debida a la fuente de cd es de cero, porque una tensión variable en el tiempo es necesaria en el circuito primario para inducir una tensión en el circuito secundario. Así, $v_{L1} = 0$. En cuanto a la fuente de ca y un valor de R_s tan pequeño que puede despreciarse,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_2}{120} = \frac{1}{3} \quad \text{o sea} \quad V_2 = \frac{120}{3} = 40 \text{ V}$$

De este modo, $V_{L2} = 40 \text{ V ca}$ o $v_{L2} = 40 \cos \omega t$; es decir, sólo la tensión de ca se transfiere a la carga mediante el transformador. Este ejemplo muestra cómo el transformador proporciona aislamiento de cd.

 


Figura 13.63 Para el ejemplo 13.15: a) fuente de cd, b) fuente de ca.

Problema de práctica 13.15

Remítase a la figura 13.61. Calcule la razón de vueltas requerida para reducir la tensión de línea de 13.2 kV a un nivel seguro de 120 V.

Respuesta: 110.

13.9.2 El transformador como dispositivo de acoplamiento

Recuérdese que para la máxima transferencia de potencia, la resistencia de la carga R_L debe acoplarse con la resistencia de la fuente R_s . En la mayoría de los casos, ambas resistencias no están acopladas; son fijas y no pueden alterarse. Sin embargo, un transformador con núcleo de hierro puede emplearse para acoplar la resistencia de la carga con la resistencia de la fuente. Esto se llama *acoplamiento de impedancias*. Por ejemplo, conectar un altavoz a un amplificador de potencia de audiofrecuencia requiere un transformador, porque la resistencia del altavoz es de apenas unos cuantos ohms, mientras que la resistencia interna del amplificador es de varios miles de ohms.

Considérese el circuito que se presenta en la figura 13.64. Recuérdese de la ecuación (13.60) que el transformador ideal refleja su carga en el devanado primario con un factor de escala de n^2 . Para acoplar esta carga reflejada R_L/n^2 con la resistencia de fuente R_s , se les iguala,

$$R_s = \frac{R_L}{n^2} \tag{13.73}$$

La ecuación (13.73) puede satisfacerse mediante la selección apropiada de la razón de vueltas n . De la ecuación (13.73) se deduce que un transformador reductor ($n < 1$) es necesario como el dispositivo acoplador cuando $R_s > R_L$, y uno elevador ($n > 1$) cuando $R_s < R_L$.

 


Figura 13.64 Uso de un transformador como dispositivo de acoplamiento.

El transformador ideal de la figura 13.65 se emplea para acoplar el circuito amplificador con el altavoz a fin de alcanzar la máxima transferencia de potencia. La impedancia de Thevenin (o de salida) del amplificador es de 192Ω , y la impedancia interna del altavoz es de 12Ω . Determine la razón de vueltas requerida.

Solución: Se reemplaza el circuito amplificador por el equivalente de Thevenin y se refleja la impedancia $Z_L = 12 \Omega$ del altavoz en el lado primario del transformador ideal. La figura 13.66 exhibe el resultado. Para máxima transferencia de potencia,

$$Z_{Th} = \frac{Z_L}{n^2} \quad \text{o sea} \quad n^2 = \frac{Z_L}{Z_{Th}} = \frac{12}{192} = \frac{1}{16}$$

Así, la razón de vueltas es $n = 1/4 = 0.25$.

Usando $P = I^2R$ puede demostrarse que, en efecto, la potencia suministrada al altavoz es mucho mayor que sin el transformador ideal. Sin este último, el amplificador se conecta directamente al altavoz. La potencia suministrada al altavoz es

$$P_L = \left(\frac{V_{Th}}{Z_{Th} + Z_L} \right)^2 Z_L = 288 V_{Th}^2 \mu W$$

Con el transformador en su lugar, las corrientes primaria y secundaria son

$$I_p = \frac{V_{Th}}{Z_{Th} + Z_L/n^2}, \quad I_s = \frac{I_p}{n}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P_L &= I_s^2 Z_L = \left(\frac{V_{Th}/n}{Z_{Th} + Z_L/n^2} \right)^2 Z_L \\ &= \left(\frac{nV_{Th}}{n^2 Z_{Th} + Z_L} \right)^2 Z_L = 1\,302 V_{Th}^2 \mu W \end{aligned}$$

lo que confirma lo afirmado líneas atrás.

Ejemplo 13.16

 


Figura 13.65 Uso de un transformador ideal para acoplar un altavoz con un amplificador; para el ejemplo 13.16.

 


Figura 13.66 Circuito equivalente del circuito de la figura 13.65; para el ejemplo 13.16.

Problema de práctica 13.16

Calcule la razón de vueltas de un transformador ideal requerido para acoplar una carga de 400Ω con una fuente con impedancia interna de 2.5Ω . Halle la tensión de carga cuando la tensión de fuente es de 60 V .

Respuesta: 0.4, 12 V.


13.9.3 Distribución de potencia

Un sistema de potencia consta básicamente de tres componentes: generación, transmisión y distribución. La compañía eléctrica local opera una planta que genera varios cientos de megavolt-amperes (MVA), normalmente alrededor de 18 kV . Como se ilustra en la figura 13.67, transformadores trifásicos elevadores se utilizan para alimentar la línea de transmisión con la potencia generada. ¿Por qué es necesario el transformador? Supóngase que se debe transmitir $100\,000 \text{ VA}$ a una distancia de 50 km . Como $S = VI$, usar una tensión de línea de $1\,000 \text{ V}$ implica que la línea de transmisión debe conducir 100 A , lo que requiere una línea de transmisión de gran diámetro. Si, en cambio, se emplea una tensión de línea de $10\,000 \text{ V}$, la corriente es de sólo 10 A . Una corriente menor reduce el calibre del conductor requerido, lo que produce considerables ahorros al mismo tiempo que minimiza las pérdidas I^2R de la línea de transmisión. Minimizar pérdidas requiere un transformador elevador. Sin este, la mayor parte de la potencia generada se perdería en la línea de transmisión. La capacidad del transformador para aumentar o reducir la tensión y distribuir electricidad en forma económica es una de las principales razones de la generación de ca en vez de cd. Así, respecto de una potencia dada, cuanto mayor sea la tensión, mejor. Actualmente, 1 MV es la mayor tensión en uso; este nivel podría aumentar como resultado de investigaciones y experimentos.

Cabría preguntar cómo es que al aumentar la tensión no aumenta la corriente, con lo que se incrementarían las pérdidas I^2R . Téngase presente que $I = V_\ell/R$, donde V_ℓ es la diferencia de potencial entre los extremos transmisor y receptor de la línea. La tensión que aumenta es la tensión en el extremo transmisor V_s , no V_ℓ . Si el extremo receptor es V_R , entonces $V_\ell = V_s - V_R$. Dado que V_s y V_R son muy próximas, V_ℓ es reducida aun si V_s aumenta.

Figura 13.67 Sistema usual de distribución de potencia.

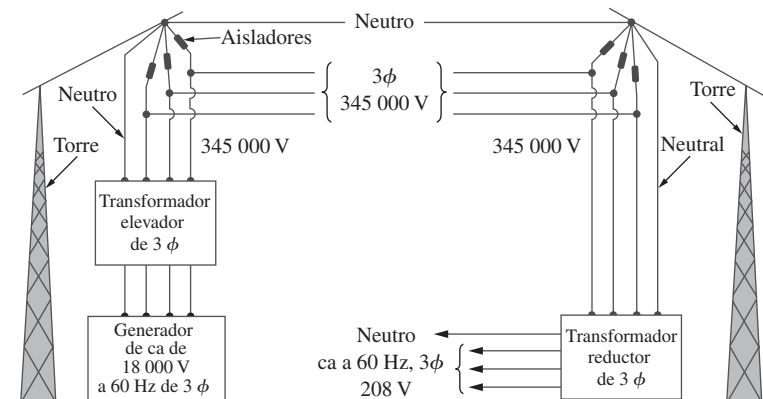A. Marcus y C. M. Thomson, *Electricity for Technicians*, 2a. ed. ©1975, p. 337. Reproducida con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.



Más allá de la planta de generación, la potencia se transmite a lo largo de cientos de kilómetros mediante una red eléctrica llamada red de *distribución de potencia*. La potencia trifásica en la red de distribución de potencia se conduce en líneas de transmisión que cuelgan de torres de acero y que pueden ser de una amplia variedad de tamaños y formas. Estas líneas (de conductor de aluminio reforzado con acero) suelen tener diámetros totales de hasta 40 mm y pueden conducir corriente de hasta $1\,380 \text{ A}$.

En las subestaciones se utilizan transformadores de distribución para reducir la tensión. El proceso de reducción suele efectuarse en etapas. La potencia podría distribuirse en una localidad mediante cables elevados o subterráneos. Las subestaciones distribuyen la potencia a los clientes residenciales, comerciales e industriales. En el extremo receptor, a un cliente residencial se le proporcionan finalmente $120/240 \text{ V}$, mientras que los clientes industriales o comerciales reciben mayores tensiones, de $460/208 \text{ V}$, por ejemplo. Por lo común se abastece a los clientes residenciales mediante transformadores de distribución a menudo montados en postes de la compañía eléctrica. Cuando se necesita corriente directa, la corriente alterna se convierte en cd por medios electrónicos.

Un transformador de distribución se emplea para suministrar electricidad a un hogar, como se muestra en la figura 13.68. La carga consta de ocho bombillas (focos) de 100 W, un televisor de 350 W y una estufa de 15 kW. Si el lado secundario del transformador tiene 72 vueltas, calcule: a) el número de vueltas del devanado primario y b) la corriente I_p en el devanado primario.

Ejemplo 13.17

Solución:

a) La ubicación de las marcas en el devanado no es importante, ya que sólo importa la magnitud de las variables implicadas. Puesto que

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$$

se obtiene

$$N_p = N_s \frac{V_p}{V_s} = 72 \frac{2\,400}{240} = 720 \text{ vueltas}$$

b) La potencia total absorbida por la carga es

$$S = 8 \times 100 + 350 + 15\,000 = 16.15 \text{ kW}$$

Pero $S = V_p I_p = V_s I_s$, de manera que

$$I_p = \frac{S}{V_p} = \frac{16\,150}{2\,400} = 6.729 \text{ A}$$

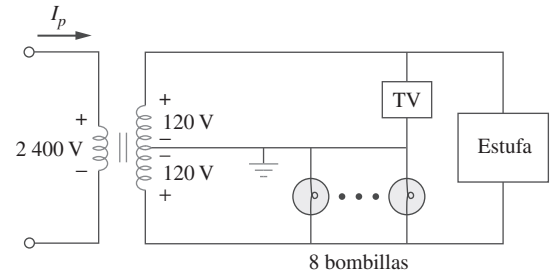


Figura 13.68 Para el ejemplo 13.17.

En el ejemplo 13.17, si las ocho bombillas (focos) de 100 W se reemplazan por doce bombillas de 60 W y la estufa por un equipo de aire acondicionado de 4.5 kW, halle: a) la potencia total suministrada, b) la corriente I_p en el devanado primario.

Problema de práctica 13.17

Respuesta: a) 5.57 kW, b) 2.321 A.

13.10 Resumen

- Se dice que dos bobinas están acopladas mutuamente si el flujo magnético ϕ que emana de una de ellas pasa por la otra. La inductancia mutua entre las dos bobinas está dada por

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

donde k es el coeficiente de acoplamiento, $0 < k < 1$.

- Si v_1 e i_1 son la tensión y la corriente en la bobina 1, mientras que v_2 e i_2 son la tensión y la corriente en la bobina 2, entonces

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{y} \quad v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

Así, la tensión inducida en una bobina acoplada consta de la tensión autoinducida y la tensión mutua.

- La polaridad de la tensión inducida mutuamente se expresa en diagramas mediante la convención del punto.
- La energía almacenada en las dos bobinas acopladas es

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

- Un transformador es un dispositivo de cuatro terminales que contiene dos o más bobinas acopladas magnéticamente. Se emplea para modificar el nivel de corriente, tensión o impedancia en un circuito.
- Las bobinas de un transformador lineal (o acoplado con holgura) están devanadas magnéticamente en un material lineal. Este transformador puede reemplazarse por una red T o Π equivalente para efectos de análisis.
- Un transformador ideal (o con núcleo de hierro) es un transformador sin pérdidas ($R_1 = R_2 = 0$) con coeficiente de acoplamiento unitario ($k = 1$) e inductancias infinitas ($L_1, L_2, M \rightarrow \infty$).
- En un transformador ideal,

$$V_2 = nV_1, \quad I_2 = \frac{I_1}{n}, \quad S_1 = S_2, \quad Z_R = \frac{Z_L}{n^2}$$

donde $n = N_2/N_1$ es la razón de vueltas. N_1 es el número de vueltas del devanado primario y N_2 el número de vueltas del devanado secundario. El transformador aumenta la tensión primaria cuando $n > 1$, la reduce cuando $n < 1$ o sirve como dispositivo acoplador cuando $n = 1$.

9. Un autotransformador es un transformador con un mismo devanado común a los circuitos primario y secundario.
10. *PSpice* es una herramienta útil para analizar circuitos magnéticamente acoplados.
11. Los transformadores son necesarios en todas las etapas de los sistemas de distribución de potencia. Las tensiones trifásicas

pueden aumentarse o reducirse mediante transformadores trifásicos.

12. Usos importantes de los transformadores en aplicaciones electrónicas son como dispositivos de aislamiento eléctrico y como dispositivos de acoplamiento de impedancias.

Preguntas de repaso

- 13.1** Para las dos bobinas acopladas magnéticamente de la figura 13.69a). La polaridad de la tensión mutua es:
- a) Positiva b) Negativa

 


Figura 13.69 Para las preguntas de repaso 13.1 y 13.2.

- 13.2** En relación con las dos bobinas magnéticamente acopladas de la figura 13.69b), la polaridad de la tensión mutua es:
- a) Positiva b) Negativa

- 13.3** El coeficiente de acoplamiento de dos bobinas con $L_1 = 2$ H, $L_2 = 8$ H, $M = 3$ H es de:
- a) 0.1875 b) 0.75
c) 1.333 d) 5.333

- 13.4** Un transformador se usa para reducir o aumentar:
- a) tensiones de cd b) tensiones de ca
c) tensiones tanto de cd como de ca

- 13.5** El transformador ideal de la figura 13.70a) tiene $N_2/N_1 = 10$. La razón V_2/V_1 es:
- a) 10 b) 0.1 c) -0.1 d) -10

 


Figura 13.70 Para las preguntas de repaso 13.5 y 13.6.

- 13.6** En relación con el transformador ideal de la figura 13.70b), $N_2/N_1 = 10$. La razón I_2/I_1 es:
- a) 10 b) 0.1 c) -0.1 d) -10

- 13.7** Un transformador de tres devanados se conecta como se advierte en la figura 13.71a). El valor de la tensión de salida V_o es de:
- a) 10 b) 6 c) -6 d) -10

 


Figura 13.71 Para las preguntas de repaso 13.7 y 13.8.

- 13.8** Si el transformador de tres devanados se conecta como en la figura 13.71b), el valor de la tensión de salida V_o es de:
- a) 10 b) 6 c) -6 d) -10

- 13.9** Para acoplar una fuente de impedancia interna de 500Ω con una carga de 15Ω se necesita un:
- a) transformador elevador lineal
b) transformador reductor lineal
c) transformador elevador ideal
d) transformador reductor ideal
e) autotransformador

- 13.10** ¿Cuál de estos transformadores puede emplearse como dispositivo de aislamiento?
- a) transformador lineal
b) transformador ideal
c) autotransformador
d) todos los anteriores

Respuestas: 13.1b, 13.2a, 13.3b, 13.4b, 13.5d, 13.6b, 13.7c, 13.8a, 13.9d, 13.10b.

Problemas¹

Sección 13.2 Inductancia mutua

13.1 En referencia a las tres bobinas acopladas de la figura 13.72, calcule la inductancia total.

 


Figura 13.72 Para el problema 13.1.

13.2 Use la figura 13.73 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la inductancia mutua.

 


Figura 13.73 Para el problema 13.2.

13.3 Dos bobinas conectadas en serie con polaridad aditiva tienen una inductancia total de 500 mH. Cuando se conectan en serie con polaridad opuesta, tienen una inductancia total de 300 mH. Si la inductancia de una de las bobinas (L_1) es tres veces la de la otra, halle L_1 , L_2 y M . ¿Cuál es el coeficiente de acoplamiento?

13.4 a) En referencia a las bobinas acopladas de la figura 13.74a), demuestre que

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

b) En referencia a las bobinas acopladas de la figura 13.74b), demuestre que

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

 


Figura 13.74 Para el problema 13.4.

¹ Recuerde, a menos que se especifique otra cosa, suponer que todos los valores de las corrientes y tensiones son rms.

13.5 Dos bobinas están acopladas mutuamente, con $L_1 = 50$ mH, $L_2 = 120$ mH y $k = 0.5$. Calcule la inductancia equivalente máxima posible si:

- a) las bobinas se conectan en serie
- b) las bobinas se conectan en paralelo

13.6 Las bobinas de la figura 13.75 tienen $L_1 = 40$ mH, $L_2 = 5$ mH y coeficiente de acoplamiento $k = 0.6$. Halle $i_1(t)$ y $v_2(t)$, dado que $v_1(t) = 20 \cos \omega t$ e $i_2(t) = 4 \sin \omega t$, $\omega = 2000$ rad/s.

 


Figura 13.75 Para el problema 13.6.

13.7 En relación con el circuito de la figura 13.76, halle V_o .

 


Figura 13.76 Para el problema 13.7.

13.8 Halle $v(t)$ en el circuito de la figura 13.77.

 


Figura 13.77 Para el problema 13.8.

13.9 Halle V_x en la red que se muestra en la figura 13.78.

 


Figura 13.78 Para el problema 13.9.

13.10 Halle v_o en el circuito de la figura 13.79.



 


Figura 13.79 Para el problema 13.10.

13.11 Aplique el análisis de mallas para hallar i_x en la figura 13.80, donde



$$i_x = 4 \cos(600t) \text{ A} \quad \text{y} \quad v_s = 110 \cos(600t + 30^\circ)$$

 


Figura 13.80 Para el problema 13.11.

13.12 Determine la L_{eq} equivalente en el circuito de la figura 13.81.

 


Figura 13.81 Para el problema 13.12.

13.13 En referencia al circuito de la figura 13.82, determine la impedancia vista desde la fuente.

 


Figura 13.82 Para el problema 13.13.

13.14 Obtenga el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 13.83 entre las terminales $a-b$.

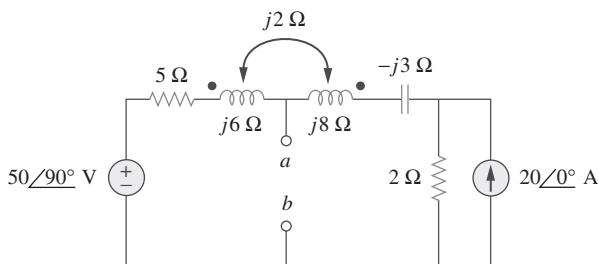


Figura 13.83 Para el problema 13.14.

13.15 Halle el equivalente de Norton del circuito de la figura 13.84 en las terminales $a-b$.

 


Figura 13.84 Para el problema 13.15.

13.16 Obtenga el equivalente de Norton entre las terminales $a-b$ del circuito de la figura 13.85.

 


Figura 13.85 Para el problema 13.16.

13.17 En el circuito de la figura 13.86, Z_L es un inductor de 15 mH con una impedancia de $j40 \Omega$. Determine Z_{ent} cuando $k = 0.6$.

 


Figura 13.86 Para el problema 13.17.

13.18 Halle el equivalente de Thevenin a la izquierda de la carga Z en el circuito de la figura 13.87.

 


Figura 13.87 Para el problema 13.18.

13.19 Determine una sección T equivalente que pueda usarse para reemplazar el transformador de la figura 13.88.

 


Figura 13.88 Para el problema 13.19.

Sección 13.3 Energía en un circuito acoplado

13.20 Determine las corrientes I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura 13.89. Halle la energía almacenada en las bobinas acopladas en $t = 2$ ms. Considere $\omega = 1000$ rad/s.

 


Figura 13.89 Para el problema 13.20.

13.21 Use la figura 13.90 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la inductancia mutua.

 


Figura 13.90 Para el problema 13.21.

***13.22** Halle la corriente I_o en el circuito de la figura 13.91.

 


Figura 13.91 Para el problema 13.22.

13.23 Si $M = 0.2$ H y $v_s = 12 \cos 10t$ V en el circuito de la figura 13.92, halle i_1 e i_2 . Calcule la energía almacenada en las bobinas acopladas en $t = 15$ ms.

 


Figura 13.92 Para el problema 13.23.

13.24 En el circuito de la figura 13.93, a) halle el coeficiente de acoplamiento, b) calcule v_o , c) determine la energía almacenada en los inductores acoplados en $t = 2$ s.

 


Figura 13.93 Para el problema 13.24.

13.25 En relación con la red de la figura 13.94, halle Z_{ab} e I_o .

 


Figura 13.94 Para el problema 13.25.

13.26 Halle I_o en el circuito de la figura 13.95. Cambie la marca en el devanado de la derecha y calcule de nuevo I_o .

 


Figura 13.95 Para el problema 13.26.

13.27 Halle la potencia promedio suministrada al resistor de 50 Ω en el circuito de la figura 13.96.

 


Figura 13.96 Para el problema 13.27.

***13.28** En el circuito de la figura 13.97, halle el valor de X que rendirá la máxima transferencia de potencia a la carga de 20 Ω.



* Un asterisco indica un problema difícil.

 


Figura 13.97 Para el problema 13.28.

Sección 13.4 Transformadores lineales

13.29 En el circuito de la figura 13.98, halle el valor del coeficiente de acoplamiento k que hará que el resistor de 10Ω disipe 320 W . En relación con ese valor de k , halle la energía almacenada en las bobinas acopladas en $t = 1.5 \text{ s}$.

 


Figura 13.98 Para el problema 13.29.

13.30 a) Halle la impedancia de entrada del circuito de la figura 13.99 aplicando el concepto de impedancia reflejada.
b) Obtenga la impedancia de entrada reemplazando el transformador lineal por su T equivalente.

 


Figura 13.99 Para el problema 13.30.

13.31 Use la figura 13.100 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los transformadores lineales y cómo encontrar los circuitos T y Π equivalentes.

 


Figura 13.100 Para el problema 13.31.

*13.32 Dos transformadores lineales se conectan en cascada como se advierte en la figura 13.101. Demuestre que

$$Z_{ent} = \frac{\omega^2 R(L_a^2 + L_a L_b - M_a^2) + j\omega^3(L_a^2 L_b + L_a L_b^2 - L_a M_b^2 - L_b M_a^2)}{\omega^2(L_a L_b + L_b^2 - M_b^2) - j\omega R(L_a + L_b)}$$

 


Figura 13.101 Para el problema 13.32.

13.33 Determine la impedancia de entrada del circuito con transformador de núcleo de aire de la figura 13.102.

 


Figura 13.102 Para el problema 13.33.

13.34 Use la figura 13.103 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la impedancia de entrada de circuitos con transformadores.

 


Figura 13.103 Para el problema 13.34.

*13.35 Halle las corrientes I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura 13.104.

 


Figura 13.104 Para el problema 13.35.

Sección 13.5 Transformadores ideales

13.36 Tal como se hizo en la figura 13.32, obtenga las relaciones entre tensiones y corrientes en las terminales en cada uno de los transformadores ideales de la figura 13.105.

 


Figura 13.105 Para el problema 13.36.

13.37 Un transformador elevador ideal de 480/2 400 V rms suministra 50 kW a una carga resistiva. Calcule:

- a) la razón de vueltas
- b) la corriente primaria
- c) la corriente secundaria

13.38 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los transformadores ideales.

13.39 Un transformador de 1 200/240 V rms tiene una impedancia de $60\angle-30^\circ \Omega$ en el lado de alta tensión. Si se conecta a una carga de $0.8\angle10^\circ \Omega$ en el lado de baja tensión, determine las corrientes primaria y secundaria cuando el transformador está conectado a 1 200 V rms.

13.40 El devanado primario de un transformador ideal con razón de vueltas de 5 se conecta a una fuente de tensión con parámetros de Thevenin $v_{Th} = 10 \cos 2\,000t$ V y $R_{Th} = 100 \Omega$. Determine la potencia promedio suministrada a una carga de 200Ω conectada a través del devanado secundario.

13.41 Determine I_1 e I_2 en el circuito de la figura 13.106.

 


Figura 13.106 Para el problema 13.41.

13.42 En referencia al circuito de la figura 13.107, determine la potencia absorbida por el resistor de 2 Ω. Suponga que 80 V es un valor rms.

 


Figura 13.107 Para el problema 13.42.

13.43 Obtenga V_1 y V_2 en el circuito con transformador ideal de la figura 13.108.

 


Figura 13.108 Para el problema 13.43.

*13.44 En el circuito con transformador ideal de la figura 13.109, halle $i_1(t)$ e $i_2(t)$.

 


Figura 13.109 Para el problema 13.44.

13.45 En relación con el circuito que se muestra en la figura 13.110, halle el valor de la potencia promedio absorbida por el resistor de 8 Ω.

 


Figura 13.110 Para el problema 13.45.

13.46 a) Halle I_1 e I_2 en el circuito de la figura 13.111, abajo.



b) Cambie la marca en uno de los devanados. Halle de nuevo I_1 e I_2 .

 


Figura 13.111 Para el problema 13.46.

13.47 Halle $v(t)$ en el circuito de la figura 13.112.



 


Figura 13.112 Para el problema 13.47.

13.48 Use la figura 13.113 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo trabajan los transformadores ideales.

 


Figura 13.113 Para el problema 13.48.

13.49 Halle la corriente i_x en el circuito con transformador ideal de la figura 13.114.

ML

 


Figura 13.114 Para el problema 13.49.

13.50 Calcule la impedancia de entrada de la red de la figura 13.115, abajo.

ML

 


Figura 13.115 Para el problema 13.50.

13.51 Aplique el concepto de impedancia reflejada para hallar la impedancia de entrada y la corriente I_1 en la figura 13.116.

ML

 


Figura 13.116 Para el problema 13.51.

13.52 En relación con el circuito de la figura 13.117, determine la razón de vueltas n que causará la máxima transferencia de potencia promedio a la carga. Calcule la máxima potencia promedio.

end

 


Figura 13.117 Para el problema 13.52.

13.53 Remítase a la red de la figura 13.118.

ML

- Halle n para la máxima potencia provista a la carga de 200Ω .
- Determine la potencia en la carga de 200Ω si $n = 10$.

 


Figura 13.118 Para el problema 13.53.

13.54 Como se muestra en la figura 13.119, se emplea un transformador para acoplar un amplificador con una carga de 8Ω . El equivalente de Thevenin del amplificador es $V_{Th} = 10 \text{ V}$, $Z_{Th} = 128 \Omega$.

end

- Halle la razón de vueltas requerida para la máxima transferencia de potencia.
- Determine las corrientes primaria y secundaria.
- Calcule las tensiones primaria y secundaria.

 


Figura 13.119 Para el problema 13.54.

13.55 En relación con el circuito de la figura 13.120, calcule la resistencia equivalente.

ML

 


Figura 13.120 Para el problema 13.55.

13.56 Halle la potencia absorbida por la resistencia de 10Ω en el circuito con el transformador ideal de la figura 13.121.

ML

 


Figura 13.121 Para el problema 13.56.

13.57 En relación con el circuito del transformador ideal de la figura 13.122, abajo, halle:



- I_1 e I_2 ,
- V_1 , V_2 y V_o ,
- la potencia compleja suministrada por la fuente.

 


Figura 13.122 Para el problema 13.57.

13.58 Determine la potencia promedio absorbida por cada resistencia del circuito de la figura 13.123.

 


Figura 13.123 Para el problema 13.58.

13.59 En el circuito de la figura 13.124, considere que $v_s = 40 \cos 1000t$. Halle la potencia promedio suministrada a cada resistencia.

 


Figura 13.124 Para el problema 13.59.

13.60 Remítase al circuito de la figura 13.125.



- Halle las corrientes I_1 , I_2 e I_3 .
- Halle la potencia disipada en el resistencia de 40 Ω.

***13.61** En referencia al circuito de la figura 13.126, halle I_1 , I_2 y V_o .



13.62 Para la red de la figura 13.127, halle:



- la potencia compleja suministrada por la fuente.
- la potencia promedio provista al resistencia de 18 Ω.

 


Figura 13.125 Para el problema 13.60.

 


Figura 13.126 Para el problema 13.61.

 


Figura 13.127 Para el problema 13.62.

 


Figura 13.128 Para el problema 13.63.

13.63 Halle las corrientes de mallas en el circuito de la figura 13.128.

ML

13.64 En relación con el circuito de la figura 13.129, halle la razón de vueltas de manera que se suministre la potencia máxima al resistor de 30 kΩ.



ML

 


Figura 13.129 Para el problema 13.64.

*13.65 Calcule la potencia promedio disipada por la resistencia de 20 Ω en la figura 13.130.



ML

 


Figura 13.130 Para el problema 13.65.

Sección 13.6 Autotransformadores ideales

13.66 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo trabaja el autotransformador.

e2d

13.67 Un autotransformador con toma de 40% se alimenta mediante una fuente de 400 V a 60 Hz y se usa para operación de reducción. Una carga de 5 kVA que opera con factor de potencia unitario se conecta a las terminales secundarias. Halle:

- a) la tensión secundaria
- b) la corriente secundaria
- c) la corriente primaria

13.68 En el autotransformador ideal de la figura 13.131, calcule I_1 , I_2 e I_o . Halle la potencia promedio suministrada a la carga.

ML

 


Figura 13.131 Para el problema 13.68.

*13.69 En el circuito de la figura 13.132, Z_L se ajusta hasta que se suministra máxima potencia promedio a Z_L . Halle Z_L y la máxima potencia promedio que se le transfiere. Considere $N_1 = 600$ vueltas y $N_2 = 200$ vueltas.

e2d

 


Figura 13.132 Para el problema 13.69.

13.70 En el circuito con transformador ideal que aparece en la figura 13.133, determine la potencia promedio provista a la carga.

ML

 


Figura 13.133 Para el problema 13.70.

13.71 En el circuito con autotransformador de la figura 13.134, demuestre que

$$Z_{ent} = \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L$$

 


Figura 13.134 Para el problema 13.71.

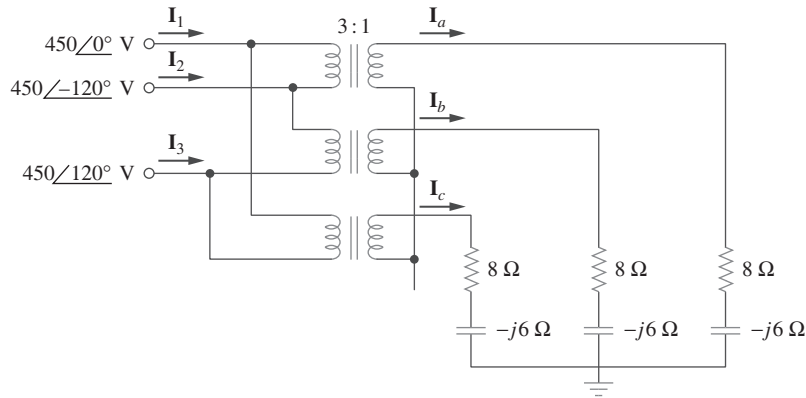


Figura 13.135 Para el problema 13.73.

Sección 13.7 Transformadores trifásicos

13.72 Para enfrentar una emergencia, tres transformadores monofásicos con 12 470/7 200 V rms se conectan en Δ -Y para formar un transformador trifásico alimentado por una línea de transmisión de 12 470 V. Si el transformador suministra 60 MVA a la carga, halle:

- a) la razón de vueltas de cada transformador,
- b) las corrientes en los devanados primario y secundario del transformador,
- c) las corrientes de entrada y salida de la línea de transmisión.

13.73 En la figura 13.135 se muestra un transformador trifásico que abastece a una carga conectada en Y.

- a) Identifique la conexión del transformador.
- b) Calcule las corrientes I_2 e I_c .
- c) Halle la potencia promedio absorbida por la carga.

13.74 Considere el transformador trifásico que aparece en la figura 13.136. El devanado primario se alimenta con una fuente trifásica con tensión de línea de 2.4 kV rms, mientras que el secundario abastece a una carga trifásica balanceada de 120 kW con fp de 0.8. Determine:

- a) el tipo de conexiones del transformador.
- b) los valores de I_{LS} e I_{PS} .
- c) los valores de I_{LP} e I_{PP} .
- d) la capacidad nominal en kVA de cada fase del transformador.

 


Figura 13.136 Para el problema 13.74.

13.75 Un banco de transformadores trifásicos balanceados con la conexión Δ -Y que se representa gráficamente en la figura 13.137 se emplea para reducir tensiones de línea de 4 500 V rms a 900 V rms. Si este transformador alimenta a una carga de 120 kVA, halle:

- a) la razón de vueltas del transformador,
- b) las corrientes de línea en los lados primario y secundario.

 


Figura 13.137 Para el problema 13.75.

13.76 Use la figura 13.138 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor un transformador trifásico y uno Y- Δ , y cómo trabajan.

13.77 El sistema trifásico de una ciudad distribuye potencia con una tensión de línea de 13.2 kV. Un transformador de poste conectado a un solo conductor y a tierra reduce el conductor de alta tensión a 120 V rms y abastece a una casa, como se muestra en la figura 13.139 (pág. 524).

- a) Calcule la razón de vueltas del transformador de poste para obtener 120 V.
- b) Determine cuánta corriente toma de la línea de alta tensión una bombilla (foco) de 100 W conectado a la línea con corriente de 120 V.

 


Figura 13.138 Para el problema 13.76.

 


Figura 13.139 Para el problema 13.77.

Sección 13.8 Análisis con *PSpice* de circuitos magnéticamente acoplados



13.78 Use *PSpice* o *MultiSim* para determinar las corrientes de las mallas en el circuito de la figura 13.140. Considere $\omega = 1$ rad/s. Use $k = 0.5$ cuando resuelva este problema.

 


Figura 13.140 Para el problema 13.78.

13.79 Use *PSpice* o *MultiSim* para hallar I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura 13.141.

 


Figura 13.141 Para el problema 13.79.

13.80 Repita el problema 13.22 usando *PSpice* o *MultiSim*.

13.81 Use *PSpice* o *MultiSim* para hallar I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura 13.142.

 


Figura 13.142 Para el problema 13.81.

13.82 Use *PSpice* o *MultiSim* para hallar V_1 , V_2 e I_o en el circuito de la figura 13.143.

 


Figura 13.143 Para el problema 13.82.

13.83 Halle I_x y V_x en el circuito de la figura 13.144 usando *PSpice* o *MultiSim*.

13.84 Determine I_1 , I_2 e I_3 en el circuito con transformador ideal de la figura 13.145 usando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 13.144 Para el problema 13.83.

 


Figura 13.145 Para el problema 13.84.

Sección 13.9 Aplicaciones

- 13.85** Un circuito amplificador estereofónico con una impedancia de salida de $7.2 \text{ k}\Omega$ debe acoplarse con un altavoz con impedancia de entrada de 8Ω por medio de un transformador cuyo lado primario tiene 3 000 vueltas. Calcule el número de vueltas requeridas en el lado secundario.
- 13.86** Un transformador con 2 400 vueltas en el lado primario y 48 en el secundario se usa como dispositivo de acoplamiento de impedancias. ¿Cuál es el valor reflejado de una carga de 3Ω conectada al lado secundario?
- 13.87** Un receptor de radio tiene una resistencia de entrada de 300Ω . Cuando se conecta directamente a un sistema de antena con impedancia característica de 75Ω , ocurre un desacoplamiento de impedancias. Mediante la inserción de un transformador de acoplamiento de impedancias adelante del receptor,

es posible obtener la máxima potencia. Calcule la razón de vueltas requerida.

- 13.88** Un transformador reductor de potencia con razón de vueltas de $n = 0.1$ suministra 12.6 V rms a una carga resistiva. Si la corriente primaria es de 2.5 A rms , ¿cuánta potencia se suministra a la carga?
- 13.89** Un transformador de potencia de $240/120 \text{ V}$ tiene una capacidad nominal de 10 kVA . Determine la razón de vueltas, la corriente primaria y la corriente secundaria.
- 13.90** Un transformador de 4 kVA y $2\ 400/240 \text{ V rms}$ tiene 250 vueltas en el lado primario. Calcule:
 - a) la razón de vueltas.
 - b) el número de vueltas en el lado secundario.
 - c) las corrientes primaria y secundaria.
- 13.91** Un transformador de distribución de $25\ 000/240 \text{ V rms}$ tiene una corriente primaria nominal de 75 A .
 - a) Halle la capacidad nominal en kVA del transformador.
 - b) Calcule la corriente secundaria.
- 13.92** Una línea de transmisión de $4\ 800 \text{ V rms}$ alimenta a un transformador de distribución con 1 200 vueltas en el lado primario y 28 en el secundario. Cuando una carga de 10Ω se conecta en el secundario, halle:
 - a) la tensión secundaria.
 - b) las corrientes primaria y secundaria.
 - c) la potencia provista a la carga.

Problemas de mayor extensión

- 13.93** Un transformador de cuatro devanados (figura 13.146) suele usarse en diversos equipos (como computadoras personales y videograbadoras) que pueden operar tanto a 110 V como a 220 V . Esto vuelve al equipo adaptable para uso nacional e internacional. Muestre qué conexiones son necesarias para proporcionar:
 - a) una salida de 14 V con una entrada de 110 V .
 - b) una salida de 50 V con una entrada de 220 V .

 


Figura 13.146 Para el problema 13.93.

- *13.94** Un transformador ideal de $440/110 \text{ V}$ puede conectarse para convertirse en un autotransformador ideal de $550/440 \text{ V}$. Existen cuatro posibles conexiones, dos de las cuales son incorrectas. Halle la tensión de salida de:
 - a) una conexión incorrecta.
 - b) una conexión correcta.

- 13.95** Como se observa en la figura 13.147, diez focos (bombillas) en paralelo se alimentan mediante un transformador de $7\ 200/120 \text{ V}$, donde los focos se modelan como resistencias de 144Ω . Halle:
 - a) la razón de vueltas n .
 - b) la corriente a través del devanado primario.

 


Figura 13.147 Para el problema 13.95.

- *13.96** Algunos sistemas de transmisión de potencia modernos ahora tienen importantes segmentos de transmisión de cd de alta tensión. Hay una multitud de buenas razones para hacer esto pero aquí no se abordarán. Para pasar de ca a cd se usa electrónica de potencia. Empezamos con ca trifásica y luego se rectificará (usando un rectificador de onda completa). Se encontró que al usar una combinación delta a estrella y delta conectada con el secundario se obtiene una fluctuación mucho menor después del rectificador de onda completa. ¿Cómo

se logra esto? Recuérdese que estos dispositivos son reales y que están devanados en núcleos comunes.

Sugerencia: Use las figuras 13.47 y 13.49, y el hecho de que cada bobina del secundario conectada de la estrella y cada bobina de la delta conectada al secundario están devanadas alrededor del mismo núcleo de cada bobina de la delta conec-

tada con el primario, de modo que la tensión de cada una de las bobinas correspondientes está en fase. Cuando los conductores de salida de ambos secundarios están conectados a través de rectificadores de onda completa con la misma carga, se observará que ahora la fluctuación se ha reducido notoriamente. Por favor, consulte a su instructor en caso de necesitar más ayuda.

Respuestas en frecuencia

¿Amas la vida? Entonces no desperdicies el tiempo, porque es de lo que está hecha.

—Benjamin Franklin

Desarrollo de su carrera

La carrera en sistemas de control

Los sistemas de control son otra área de la ingeniería eléctrica donde se utiliza el análisis de circuitos. Un sistema de control se diseña para regular el comportamiento de una o más variables de una manera deseable. Los sistemas de control desempeñan papales fundamentales en nuestra vida diaria. Los aparatos domésticos, como los sistemas de calefacción y de aire acondicionado, los termostatos controlados por interruptor, las lavadoras y las secadoras, los controladores de marcha en los automóviles, los elevadores, semáforos, plantas de manufactura y sistemas de navegación, utilizan sistemas de control. En el campo aeroespacial, la guía precisa de sondas espaciales, la amplia gama de modos operativos de los transbordadores espaciales y la capacidad de maniobrar vehículos espaciales en forma remota desde la Tierra requieren el conocimiento de sistemas de control. En el sector de la manufactura, las operaciones repetitivas de las líneas de producción, son ejecutadas cada vez con mayor frecuencia por robots, los cuales son sistemas de control programables que se diseñan para operar muchas horas sin fatiga.

La ingeniería de control integra la teoría de circuitos y la de comunicaciones. No se limita a ninguna disciplina específica de la ingeniería, sino que quizá puede involucrar a las ingenierías ambiental, química, aeronáutica, mecánica, civil y eléctrica. Por ejemplo, una tarea usual de un ingeniero de sistemas de control podría ser diseñar un regulador de velocidad para una cabeza de una unidad de disco.

Una comprensión a fondo de las técnicas de los sistemas de control resulta esencial para el ingeniero eléctrico y es de gran valor en el diseño de sistemas de control a fin de efectuar la tarea deseada.



Un robot para soldadura. © Vol. 1
Photo Disc/Getty Images

14.1 Introducción

En el análisis de circuitos con alimentación senoidal se ha aprendido cómo determinar tensiones y corrientes en un circuito con una fuente de frecuencia constante. Si la amplitud de la fuente senoidal permanece constante y se varía la frecuencia, se obtiene la *respuesta en frecuencia* del circuito. Esta puede considerarse como una descripción completa del comportamiento del estado estable senoidal de un circuito como una función de la frecuencia.

La respuesta en frecuencia de un circuito también puede considerarse como la variación de la ganancia y de la fase en función de la frecuencia.

La **respuesta en frecuencia** de un circuito es la variación de su comportamiento al cambiar la frecuencia de la señal.

Las respuestas en frecuencia de circuitos en estado estable senoidal son de importancia en muchas aplicaciones, en especial en los sistemas de comunicaciones y de control. Una aplicación específica se encuentra en los filtros eléctricos que bloquean o eliminan señales con frecuencias no deseadas y dejan pasar señales con las frecuencias deseadas. Los filtros se utilizan en sistemas de radio, TV y telefónicos para separar una frecuencia de transmisión de otra.

Este capítulo inicia considerando la respuesta en frecuencia de circuitos simples, mediante sus funciones de transferencia. Después se analizan los diagramas de Bode, los cuales son la forma estándar industrial de presentar la respuesta en frecuencia. Se estudian también los circuitos resonantes en serie y en paralelo y se tratan importantes conceptos como la resonancia, el factor de calidad, la frecuencia de corte y el ancho de banda. Se analizan diferentes tipos de filtros y el escalamiento de redes. En la última sección se consideran una aplicación práctica de los circuitos resonantes y dos aplicaciones de filtros.

14.2 Función de transferencia

La función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ (también llamada *función de red*) es una herramienta analítica útil para determinar la respuesta en frecuencia de un circuito. De hecho, la respuesta en frecuencia de un circuito es la gráfica de la función de transferencia de este mismo $\mathbf{H}(\omega)$ contra ω , con ω que varía desde $\omega = 0$ hasta $\omega = \infty$.

Una función de transferencia es la razón dependiente en frecuencia de una función forzada y una función forzadora (o de una salida a una entrada) dependiente de la frecuencia. La idea de función de transferencia estuvo implícita cuando se usaron los conceptos de impedancia y admitancia para relacionar la tensión y la corriente. En general, una red lineal puede representarse mediante el diagrama de bloques que se muestra en la figura 14.1.

 


Figura 14.1 Representación con un diagrama de bloques de una red lineal.

En este contexto, $\mathbf{X}(\omega)$ y $\mathbf{Y}(\omega)$ denotan los fasores de entrada y salida de una red; no deben confundirse con los mismos símbolos que se utilizan para la reactancia y la admitancia. El uso múltiple de símbolos es permitido convencionalmente, debido a la falta de suficientes letras en el lenguaje para expresar en forma distinta todas las variables del circuito.

La **función de transferencia** $\mathbf{H}(\omega)$ de un circuito es la razón dependiente en frecuencia de un fador de salida $\mathbf{Y}(\omega)$ (una tensión o corriente de elemento) a un fador de entrada $\mathbf{X}(\omega)$ (tensión o corriente de la fuente) en función de la frecuencia ω .

Por lo tanto,

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{Y}(\omega)}{\mathbf{X}(\omega)} \quad (14.1)$$

Algunos autores utilizan $\mathbf{H}(j\omega)$ para la función de transferencia, en vez de $\mathbf{H}(\omega)$, puesto que ω y j son un par inseparable.

al suponer las condiciones iniciales iguales a cero. Puesto que la entrada y la salida pueden ser una tensión o una corriente en cualquier parte del circuito, existen cuatro posibles funciones de transferencia:

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Ganancia de voltaje} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad (14.2a)$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Ganancia de corriente} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad (14.2b)$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transferencia de impedancia} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} \quad (14.2c)$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \text{Transferencia de admitancia} = \frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \quad (14.2d)$$

donde los subíndices i y o indican, respectivamente, los valores de entrada y salida. Al ser una cantidad compleja, $\mathbf{H}(\omega)$ tiene una magnitud $H(\omega)$ y una fase ϕ ; esto es, $\mathbf{H}(\omega) = H(\omega)/\phi$.

Para obtener la función de transferencia utilizando la ecuación (14.2), se obtiene primero el equivalente en el dominio de la frecuencia del circuito sustituyendo los resistores, inductores o bobinas y capacitores por sus impedancias R , $j\omega L$ y $1/j\omega C$. Después se usa cualquier técnica de circuitos para obtener la cantidad apropiada en la ecuación (14.2). Se obtiene la respuesta en frecuencia del circuito si se grafica la magnitud y la fase de la función de transferencia conforme varía la frecuencia. Una computadora constituye un verdadero sistema que ahorra tiempo real al graficar la función de transferencia.

La función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ puede expresarse en términos de sus polinomios numerador $\mathbf{N}(\omega)$ y el del denominador $\mathbf{D}(\omega)$ como

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{N}(\omega)}{\mathbf{D}(\omega)} \tag{14.3}$$

donde $\mathbf{N}(\omega)$ y $\mathbf{D}(\omega)$ no son necesariamente las mismas expresiones para las funciones de entrada y salida, respectivamente. La representación de $\mathbf{H}(\omega)$ en la ecuación (14.3) supone que los factores comunes del numerador y el denominador en $\mathbf{H}(\omega)$ se han cancelado, reduciendo el cociente a los mínimos términos. Las raíces de $\mathbf{N}(\omega) = 0$ se llaman los *ceros* de $\mathbf{H}(\omega)$ y suelen representarse como $j\omega = z_1, z_2, \dots$. De manera similar, las raíces de $\mathbf{D}(\omega) = 0$ son los *polos* de $\mathbf{H}(\omega)$ y se representan como $j\omega = p_1, p_2, \dots$

Un **cerro**, como una raíz de polinomio del numerador, es un valor que produce un valor cero de la función. Un **polo**, como una raíz del polinomio del denominador, es un valor para el cual la función es infinita.

Un cero también puede considerarse como el valor de $s = j\omega$ que hace que $\mathbf{H}(s)$ sea cero, y un polo como el valor de $s = j\omega$ que hace que $\mathbf{H}(s)$ sea infinita.

Para evitar el uso de álgebra compleja es conveniente sustituir $j\omega$ temporalmente por s cuando se trabaja con $\mathbf{H}(\omega)$ y reemplazar s por $j\omega$ al final.

Para el circuito RC de la figura 14.2a), obtenga la función de transferencia $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_s$ y su respuesta en frecuencia. Considere que $v_s = V_m \cos\omega t$.

Ejemplo 14.1


 


Figura 14.2 Para el ejemplo 14.1: a) Circuito RC en el dominio del tiempo. b) Circuito RC en el dominio de la frecuencia.

Solución: El equivalente en el dominio de la frecuencia de este circuito se muestra en la figura 14.2b). Mediante divisor de tensión, la función de transferencia está dada por

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Figura 14.3 Respuesta en frecuencia del circuito RC : a) respuesta en amplitud, b) respuesta en fase.

 

Comparando esto con la ecuación (9.18e), se obtiene la magnitud y fase de $\mathbf{H}(\omega)$ como

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

donde $\omega_0 = 1/RC$. Para graficar H y ϕ para $0 < \omega < \infty$, se obtienen sus valores en algunos puntos críticos y luego se traza la gráfica.

En $\omega = 0$, $H = 1$ y $\phi = 0$. En $\omega = \infty$, $H = 0$ y $\phi = -90^\circ$. Además, en $\omega = \omega_0$, $H = 1/\sqrt{2}$ y $\phi = -45^\circ$. Con estos y unos cuantos puntos más, como se indica en la tabla 14.1, se encuentra que la respuesta en frecuencia es la que se muestra en la figura 14.3. Las características adicionales de la respuesta en frecuencia de la figura 14.3 se explicarán en la sección 14.6.1 la cual trata sobre filtros pasabajas.

TABLA 14.1 Para el ejemplo 14.1.

ω/ω_0	H	ϕ	ω/ω_0	H	ϕ
0	1	0	10	0.1	-84°
1	0.71	-45°	20	0.05	-87°
2	0.45	-63°	100	0.01	-89°
3	0.32	-72°	∞	0	-90°

Problema de práctica 14.1

 


Figura 14.4 Circuito RL para el problema de práctica 14.1.

Obtenga la función de transferencia $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_s$ del circuito RL de la figura 14.4, suponiendo que $v_s = V_m \cos \omega t$. Grafique su respuesta en frecuencia.

Respuesta: $j\omega L/(R + j\omega L)$; véase la figura 14.5 para la respuesta.

 


Figura 14.5 Respuesta en frecuencia del circuito RL de la figura 14.4.

Ejemplo 14.2

 


Figura 14.6 Para el ejemplo 14.2.

Para el circuito de la figura 14.6, calcule la ganancia $\mathbf{I}_o(\omega)/\mathbf{I}_i(\omega)$, sus polos y sus ceros.

Solución: Mediante divisor de corriente,

$$\mathbf{I}_o(\omega) = \frac{4 + j2\omega}{4 + j2\omega + 1/j0.5\omega} \mathbf{I}_i(\omega)$$

o sea
$$\frac{\mathbf{I}_o(\omega)}{\mathbf{I}_i(\omega)} = \frac{j0.5\omega(4 + j2\omega)}{1 + j2\omega + (j\omega)^2} = \frac{s(s + 2)}{s^2 + 2s + 1}, \quad s = j\omega$$

Los ceros están en $s(s + 2) = 0 \Rightarrow z_1 = 0, z_2 = -2$

Los polos están en $s^2 + 2s + 1 = (s + 1)^2 = 0$

Por lo tanto, hay un polo repetido (o un polo doble) en $p = -1$.

Encuentre la función de transferencia $V_o(\omega)/I_i(\omega)$ para el circuito de la figura 14.7. Obtenga sus polos y sus ceros.

Respuesta: $\frac{10(s + 2)(s + 3)}{s^2 + 8s + 10}$, $s = j\omega$; ceros: $-2, -3$; polos: $-1.5505, -6.449$.

14.3 † La escala de decibeles

No siempre es fácil obtener de manera rápida una gráfica de la magnitud y la fase de la función de transferencia como se hizo antes. Una forma más sistemática de obtener la respuesta en frecuencia consiste en utilizar los diagramas de Bode. Antes de empezar a dibujar diagramas de Bode se deben considerar con cuidado dos aspectos importantes: el uso de logaritmos y de decibeles al expresar la ganancia.

Puesto que los diagramas de Bode se basan en logaritmos, es importante tener presente las siguientes propiedades de los mismos.

1. $\log P_1 P_2 = \log P_1 + \log P_2$
2. $\log P_1/P_2 = \log P_1 - \log P_2$
3. $\log P^n = n \log P$
4. $\log 1 = 0$

En los sistemas de comunicación, la ganancia se mide en *bels*. Históricamente, el bel se usa para medir las relación entre dos niveles de potencia o la ganancia de potencia G ; esto es,

$$G = \text{número de bels} = \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \tag{14.4}$$

El *decibel* (dB) proporciona una unidad menor en magnitud. Corresponde a 1/10 de un bel y está dado por

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \tag{14.5}$$

Problema de práctica 14.2

 



Figura 14.7 Para el problema de práctica 14.2.

Nota histórica: El *bel* recibe este nombre en honor a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono.

Perfiles históricos

Alexander Graham Bell (1847-1922), inventor del teléfono, fue un científico escocés-estadounidense.

Bell nació en Edimburgo, Escocia; fue hijo de Alexander Melville Bell, reconocido profesor de lenguas. Alexander hijo también fue profesor de lenguas después de que se graduó de la Universidad de Edimburgo y de la Universidad de Londres. En 1866, se comenzó a interesar en transmitir la voz eléctricamente. Después de que su hermano mayor murió de tuberculosis, su papá decidió que se mudaran a Canadá. En Boston se le solicitó para que trabajara en la School for the Deaf. Allí, conoció a Thomas A. Watson, quien se convirtió en su asistente en un experimento sobre un transmisor electromagnético. El 10 de marzo de 1876, Alexander envió el famoso primer mensaje a través del teléfono: “Watson, ven acá, te solicito aquí”. El bel, la unidad logarítmica que se presenta en el capítulo 14, fue nombrada así en su honor.

 

© Ingram Publishing RF

Cuando $P_1 = P_2$, no hay cambio en la potencia y la ganancia es 0 dB. Si $P_2 = 2P_1$, la ganancia corresponde a

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 2 \approx 3 \text{ dB} \quad (14.6)$$

y cuando $P_2 = 0.5P_1$, la ganancia es

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} 0.5 \approx -3 \text{ dB} \quad (14.7)$$

Las ecuaciones (14.6) y (14.7) muestran otra razón por la que se usan ampliamente los logaritmos: el logaritmo del recíproco de una cantidad es simplemente el negativo del logaritmo de esa cantidad.

De manera alterna, la ganancia G puede expresarse en términos de la relación entre las tensiones o de las corrientes. Para hacerlo, considere la red que se muestra en la figura 14.8. Si P_1 es la potencia de entrada, P_2 corresponde a la potencia de salida (de carga), R_1 es la resistencia de entrada y R_2 es la resistencia de carga, entonces $P_1 = 0.5V_1^2/R_1$ y $P_2 = 0.5V_2^2/R_2$, de modo que la ecuación (14.5) se vuelve

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1} \quad (14.8) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 + 10 \log_{10} \frac{R_1}{R_2} \end{aligned}$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} - 10 \log_{10} \frac{R_2}{R_1} \quad (14.9)$$

Para el caso en el que $R_2 = R_1$, una condición que se supone a menudo cuando se comparan niveles de tensión, la ecuación (14.9) se convierte en

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} \quad (14.10)$$

En lugar de esto, si $P_1 = I_1^2 R_1$ y $P_2 = I_2^2 R_2$, para $R_1 = R_2$, se obtiene

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1} \quad (14.11)$$

Es importante observar tres aspectos de las ecuaciones (14.5), (14.10) y (14.11):

1. Que $10 \log_{10}$ se usa para la potencia, en tanto que $20 \log_{10}$ se emplea para la tensión o la corriente, debido a la relación al cuadrado entre ellas ($P = V^2/R = I^2 R$).
2. Que el valor en dB es una medición logarítmica de la *relación* entre dos variables *del mismo tipo*. Por lo tanto, se aplica al expresar la función de transferencia H en las ecuaciones (14.2a) y (14.2b), que son cantidades adimensionales, pero que no es así en las expresiones de H en las ecuaciones (14.2c) y (14.2d).
3. Es importante observar que sólo se usan las magnitudes de la tensión y la corriente en las ecuaciones (14.10) y (14.11). Los signos y ángulos negativos se manejarán de manera independiente como se podrá ver en la sección 14.4.

Tomando esto en cuenta, se aplican ahora los conceptos de logaritmos y decibeles para construir los diagramas de Bode.

14.4 Diagramas de Bode

La obtención de la respuesta en frecuencia a partir de la función de transferencia en la forma en que se hizo en la sección 14.2 constituye una tarea laboriosa. La gama de frecuencias que se requiere en la respuesta en frecuencia es a menudo tan amplia que resulta inconveniente utilizar una escala lineal para el eje de frecuencia. Además, hay una

 


Figura 14.8 Relaciones tensión-corriente para una red de cuatro terminales.

forma más sistemática de localizar los rasgos importantes de las gráficas o diagramas de magnitud y de fase de la función de transferencia. Por estas razones, se ha vuelto una práctica estándar graficar la función de transferencia sobre un par de gráficas semilogarítmicas: la magnitud en decibeles se grafica contra el logaritmo de la frecuencia; sobre un diagrama aparte, se grafica la fase en grados contra el logaritmo de la frecuencia. Tales gráficas semilogarítmicas de la función de transferencia, conocidas como *diagramas de Bode*, se han convertido en un estándar industrial.

Nota histórica: Reciben ese nombre en honor a Hendrik W. Bode (1905-1982), ingeniero de los Bell Telephone Laboratories, por su trabajo pionero en las décadas de 1930 y 1940.

Los **diagramas de Bode** son gráficas semilogarítmicas de la magnitud (en decibeles) y de la fase (en grados) de una función de transferencia en función de la frecuencia.

Los diagramas de Bode contienen la misma información que las gráficas no logarítmicas que se explicaron en la sección anterior, sin embargo, resultan mucho más fáciles de elaborar, como se verá en breve.

Es posible escribir la función de transferencia como

$$\mathbf{H} = H \angle \phi = He^{j\phi} \tag{14.12}$$

Tomando el logaritmo natural en ambos lados,

$$\ln \mathbf{H} = \ln H + \ln e^{j\phi} = \ln H + j\phi \tag{14.13}$$

Por lo tanto, la parte real de $\ln \mathbf{H}$ es una función de la magnitud, mientras que la parte imaginaria es la fase. En un diagrama de magnitud de Bode, la ganancia

$$H_{dB} = 20 \log_{10} H \tag{14.14}$$

se grafica en decibeles (dB), en función de la frecuencia. La tabla 14.2 proporciona unos cuantos valores de H con sus valores correspondientes en decibeles. En un diagrama de fase de Bode, ϕ se grafica en grados en función de la frecuencia. Los diagramas de la magnitud y de la fase se realizan en papel semilogarítmico.

Es posible escribir una función de transferencia en la forma de la ecuación (14.3) en términos de factores que tienen partes real e imaginaria. Una de tales representaciones podría ser

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{K(j\omega)^{\pm 1} (1 + j\omega/z_1)[1 + j2\zeta_1\omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2] \cdots}{(1 + j\omega/p_1)[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2] \cdots} \tag{14.15}$$

la cual se obtiene dividiendo los polos y los ceros en $\mathbf{H}(\omega)$. La representación de $\mathbf{H}(\omega)$ como en la ecuación (14.15) recibe el nombre de *forma estándar*. En este caso en particular, $\mathbf{H}(\omega)$ puede incluir siete factores diferentes que pueden aparecer en diversas combinaciones en una función de transferencia. Estos son:

1. Una ganancia K
2. Un polo $(j\omega)^{-1}$ o cero $(j\omega)$ en el origen
3. Un polo simple $1/(1 + j\omega/p_1)$ o cero $(1 + j\omega/z_1)$
4. Un polo cuadrático $1/[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2]$ o cero $[1 + j2\zeta_1\omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]$

Al elaborar un diagrama de Bode se grafica cada factor por separado y luego se combinan gráficamente. Es posible considerar los factores de uno en uno y luego combinarlos aditivamente debido a los logaritmos implicados. Esta comodidad matemática de los logaritmos hace que los diagramas de Bode constituyan una poderosa herramienta de la ingeniería.

Ahora se realizarán diagramas de línea recta de los factores que acaban de enumerarse. Se debe encontrar que estos diagramas de línea recta, conocidos como diagramas de Bode, se aproximan a los diagramas reales con un sorprendente grado de exactitud.

Término constante: Para la ganancia K , la magnitud es de $20 \log_{10} K$ y la fase es de 0° ; ambas son constantes con la frecuencia. Por lo tanto, los diagramas de magnitud y de


TABLA 14.2 Ganancias específicas y sus valores en decibeles.*

Magnitud H	20 log ₁₀ H (dB)
0.001	-60
0.01	-40
0.1	-20
0.5	-6
$1/\sqrt{2}$	-3
1	0
$\sqrt{2}$	3
2	6
10	20
20	26
100	40
1 000	60

* Algunos de estos valores son aproximados.

El origen está en donde $\omega = 1$ o $\log \omega = 0$ y la ganancia es cero.

Figura 14.9 Diagrama de Bode para la ganancia K : a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

 

fase de la ganancia se indican en la figura 14.9. Si K es negativa, la magnitud sigue siendo de $20 \log_{10} |K|$, pero la fase corresponde a $\pm 180^\circ$.

Una década es un intervalo entre dos frecuencias con una relación de 10. Esto es, entre ω_0 y $10\omega_0$, o entre 10 y 100 Hz. Así, 20 dB/década significa que la magnitud cambia 20 dB, cada vez que la frecuencia cambia 10 veces o una década.

Polo/cero en el origen: Para el cero ($j\omega$) en el origen, la magnitud es de $20 \log_{10} \omega$ y la fase corresponde a 90° . Ambas se grafican en la figura 14.10, donde se advierte que la pendiente del diagrama de magnitud es de 20 dB/década, en tanto que la fase es constante con la frecuencia.

Los diagramas de Bode para el polo ($j\omega$)⁻¹ son similares, salvo que la pendiente del diagrama de magnitud sea de -20 dB/década, mientras que la fase es -90° . En general, para ($j\omega$)^N, donde N es un entero, el diagrama de magnitud tendrá una pendiente de $20N$ dB/década, mientras que la fase es de $90N$ grados.

Polo/cero simple: Para un cero simple ($1 + j\omega/z_1$), la magnitud es de $20 \log_{10} |1 + j\omega/z_1|$ y la fase equivale a $\tan^{-1} \omega/z_1$. Nótese que

$$H_{dB} = 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{z_1} \right| \Rightarrow 20 \log_{10} 1 = 0 \quad (14.16)$$

conforme $\omega \rightarrow 0$

$$H_{dB} = 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{z_1} \right| \Rightarrow 20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1} \quad (14.17)$$

conforme $\omega \rightarrow \infty$

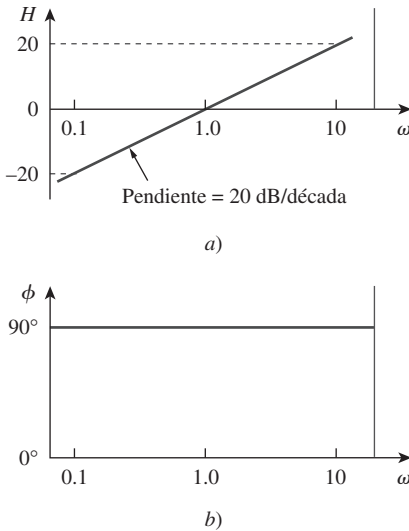


Figura 14.10 Diagrama de Bode para un cero ($j\omega$) en el origen: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

lo que muestra que se puede aproximar la magnitud como cero (una línea recta con pendiente cero) para valores pequeños de ω y mediante una línea recta con pendiente de 20 dB/década para valores grandes de ω . La frecuencia $\omega = z_1$, donde las dos líneas asintóticas se intersecan, recibe el nombre de *frecuencia de esquina* o *frecuencia de quiebre*. Por lo tanto, el diagrama de magnitud aproximada se muestra en la figura 14.11a), donde también se presenta el diagrama real. Observe que el diagrama aproximado se asemeja al real, excepto en la frecuencia de interrupción (ruptura), donde $\omega = z_1$ y la desviación es $20 \log_{10} |(1 + j1)| = 20 \log_{10} \sqrt{2} \approx 3$ dB.

La fase $\tan^{-1}(\omega/z_1)$ se puede expresar como

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{z_1} \right) = \begin{cases} 0, & \omega = 0 \\ 45^\circ, & \omega = z_1 \\ 90^\circ, & \omega \rightarrow \infty \end{cases} \quad (14.18)$$

Como una aproximación de línea recta, sea $\phi \approx 0$ para $\omega \leq z_1/10$, $\phi \approx 45^\circ$ para $\omega = z_1$ y $\phi \approx 90^\circ$ para $\omega \geq 10z_1$. Como se indica en la figura 14.11b) junto con el diagrama real, el diagrama de línea recta tiene una pendiente de 45° por década.

Los diagramas de Bode para el polo $1/(1 + j\omega/p_1)$ son similares a aquellos de la figura 14.11, salvo que la frecuencia de esquina (quiebre) está en $\omega = p_1$, la magnitud tiene una pendiente de -20 dB/década, y la fase tiene una pendiente de -45° por década.

Polo cuadrático/cero: La magnitud del polo cuadrático $1/2[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2]$ es $-20 \log_{10} |1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2|$ y la fase es $-\tan^{-1}(2\zeta_2\omega/\omega_n)/(1 - \omega^2/\omega_n^2)$. Sin embargo,

El caso especial de $\omega = 0$ no aparece en los diagramas de Bode debido a que $\log 0 = -\infty$, lo que implica que la frecuencia cero está infinitamente alejada hacia la izquierda del origen en los diagramas de Bode.

 


Figura 14.11 Diagramas de Bode del cero $(1 + j\omega/z_1)$: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

$$H_{dB} = -20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j2\zeta_2\omega}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 \right| \Rightarrow 0 \quad (14.19)$$

conforme $\omega \rightarrow 0$

$$y \quad H_{dB} = -20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j2\zeta_2\omega}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 \right| \Rightarrow -40 \log_{10} \frac{\omega}{\omega_n} \quad (14.20)$$

conforme $\omega \rightarrow \infty$

Por lo tanto, el diagrama de amplitud está compuesto de dos líneas rectas asintóticas: una con pendiente cero para $\omega < \omega_n$ y la otra con pendiente -40 dB/década para $\omega > \omega_n$, con ω_n como la frecuencia de esquina (quebre). La figura 14.12a) muestra los diagramas de amplitud aproximada y real. Nótese que el diagrama real depende del factor de amortiguamiento ζ_2 , así como de la frecuencia de esquina (ruptura) ω_n . El pico importante en la vecindad de la frecuencia de esquina debe añadirse a la aproximación de línea recta, si se desea un alto nivel de exactitud. Sin embargo, se usará la aproximación de línea recta por simplicidad.

La fase puede expresarse como

$$\phi = -\tan^{-1} \frac{2\zeta_2\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} = \begin{cases} 0, & \omega = 0 \\ -90^\circ, & \omega = \omega_n \\ -180^\circ, & \omega \rightarrow \infty \end{cases} \quad (14.21)$$

El diagrama de la fase es una recta con una pendiente de -90° por década, se empieza en $\omega_n/10$ y termina en $10\omega_n$, como se muestra en la figura 14.12b). Se observa otra vez que la diferencia entre el diagrama real y el diagrama de la línea recta se debe al factor de amortiguamiento. Obsérvese que las aproximaciones de la línea recta para los diagramas de magnitud y de fase correspondientes al polo cuadrático son los mismos que las del polo doble; es decir, $(1 + j\omega/\omega_n)^{-2}$. Esto era de esperar debido a que el polo doble $(1 + j\omega/\omega_n)^{-2}$ es igual al polo cuadrático $1/[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2]$ cuando $\zeta_2 = 1$. Por lo tanto, es posible tratar el polo cuadrático como el polo doble, en la medida en que tiene que ver con la aproximación de la línea recta.

Existe otro procedimiento para obtener los diagramas de Bode, más rápido y quizá más eficiente que el que acaba de estudiarse. Consiste en reconocer que los ceros provocan un aumento en la pendiente, en tanto que los polos dan lugar a un decremento. Si se empieza con la asintota de baja frecuencia del diagrama de Bode, luego se mueve a lo largo del eje de la frecuencia y se aumenta o disminuye la pendiente en cada frecuencia de quiebre, es posible dibujar el diagrama de Bode inmediatamente a partir de la función de transferencia, sin el esfuerzo de graficar los diagramas individuales y sumarlos. Este procedimiento puede utilizarse una vez que se domina el que se explicó aquí.

Las computadoras digitales han vuelto obsoleto el procedimiento presentado aquí. Varios paquetes de software como *PSpice*, *MATLAB*, *Mathcad* y *Micro-Cap* pueden utilizarse para generar diagramas de respuesta en frecuencia. Analizaremos *PSpice* posteriormente en el capítulo.

 


Figura 14.12 Diagrama de Bode del polo cuadrático $[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n - \omega^2/\omega_n^2]^{-1}$: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

Para el cero cuadrático $[1 + j2\zeta_1\omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]$, los diagramas en la figura 14.12 están invertidos debido a que el diagrama de magnitud tiene una pendiente de 40 dB/década, en tanto que el de fase tiene una pendiente de 90° por década.

La tabla 14.3 presenta un resumen de los diagramas de Bode para los siete factores. Por supuesto que no todas las funciones de transferencia tienen todos los siete factores. Para dibujar los diagramas de Bode para una función $\mathbf{H}(\omega)$ en la forma de la ecuación 14.15, por ejemplo, se registran primero las frecuencias de esquina sobre el papel semilogarítmico, se dibujan los factores uno por uno como se explicó antes, y se combinan después en forma aditiva los diagramas de los factores. El diagrama combinado se dibuja a menudo de izquierda a derecha, cambiando las pendientes de manera apropiada cada vez que se encuentra una frecuencia de esquina (ruptura). Los siguientes ejemplos ilustran este procedimiento.

Ejemplo 14.3

Elabore los diagramas de Bode para la función de transferencia

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{200j\omega}{(j\omega + 2)(j\omega + 10)}$$

Solución: Primero se pone $\mathbf{H}(\omega)$ en la forma estándar, dividiendo los polos y los ceros. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\omega) &= \frac{10j\omega}{(1 + j\omega/2)(1 + j\omega/10)} \\ &= \frac{10|j\omega|}{|1 + j\omega/2||1 + j\omega/10|} \angle 90^\circ - \tan^{-1} \omega/2 - \tan^{-1} \omega/10 \end{aligned}$$

De aquí que la magnitud y la fase son

$$\begin{aligned} H_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} |j\omega| - 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{2} \right| \\ &\quad - 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{10} \right| \\ \phi &= 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{10} \end{aligned}$$

 
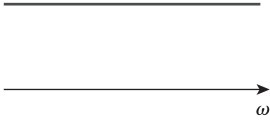
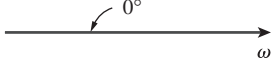
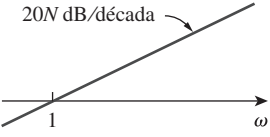

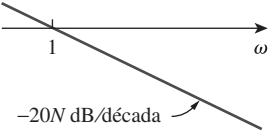

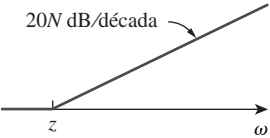
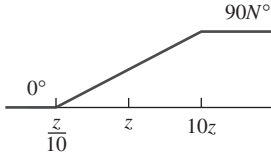
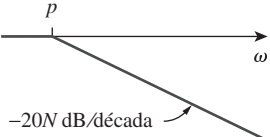
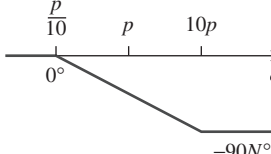
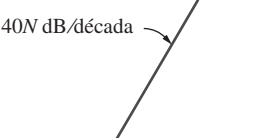

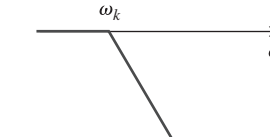
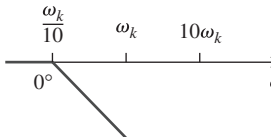


Figura 14.13 Para el ejemplo 14.3: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

TABLA 14.3 Resumen de los diagramas de magnitud y de fase de línea recta de Bode.

Factor	Magnitud	Fase
K	$20 \log_{10} K$ 	0° 
$(j\omega)^N$	$20N \text{ dB/década}$ 	$90N^\circ$ 
$\frac{1}{(j\omega)^N}$	 $-20N \text{ dB/década}$	$-90N^\circ$ 
$\left(1 + \frac{j\omega}{z}\right)^N$	$20N \text{ dB/década}$ 	
$\frac{1}{(1 + j\omega/p)^N}$	 $-20N \text{ dB/década}$	
$\left[1 + \frac{2j\omega\zeta}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^N$	$40N \text{ dB/década}$ 	
$\frac{1}{[1 + 2j\omega\zeta/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]^N}$	 $-40N \text{ dB/década}$	

Obsérvese que hay dos frecuencias de quiebre correspondientes a $\omega = 2, 10$. Para los diagramas de magnitud y de fase, se dibuja cada término como se indica por medio de las líneas punteadas de la figura 14.13. Se suman gráficamente para obtener los diagramas generados que se muestran mediante las curvas continuas.

Problema de práctica 14.3

Dibuje los diagramas de Bode para la función de transferencia

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{5(j\omega + 2)}{j\omega(j\omega + 10)}$$

Respuesta: Véase la figura 14.14.

 


Figura 14.14 Problema de práctica 14.3: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

Ejemplo 14.4

Obtenga los diagramas de Bode para

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{j\omega + 10}{j\omega(j\omega + 5)^2}$$

Solución: Al poner $\mathbf{H}(\omega)$ en la forma estándar, se obtiene

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{0.4(1 + j\omega/10)}{j\omega(1 + j\omega/5)^2}$$

A partir de esto, se encuentran la magnitud y la fase como

$$\begin{aligned} H_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} 0.4 + 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{10} \right| - 20 \log_{10} |j\omega| \\ &\quad - 40 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{5} \right| \\ \phi &= 0^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega}{10} - 90^\circ - 2 \tan^{-1} \frac{\omega}{5} \end{aligned}$$

Hay dos frecuencias de quiebre en $\omega = 5, 10$ rad/s. Para el polo con la frecuencia de quiebre en $\omega = 5$, la pendiente del diagrama de magnitud es -40 dB/década, y la correspondiente al diagrama de fase es de -90° por década debido a la potencia de 2. Los diagramas de magnitud y de fase para los términos individuales (en líneas punteadas) y la $\mathbf{H}(j\omega)$ completa (en líneas continuas) se presentan en la figura 14.15.

 


Figura 14.15 Diagramas de Bode para el ejemplo 14.4: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

Dibuje los diagramas de Bode para

Problema de práctica 14.4

$$H(\omega) = \frac{50j\omega}{(j\omega + 4)(j\omega + 10)^2}$$

Respuesta: Véase la figura 14.16.

 


Figura 14.16 Problema de práctica 14.4: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

Dibuje los diagramas de Bode para

Ejemplo 14.5

$$H(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 12s + 100}$$

Solución:

1. **Definir.** El problema está enunciado de manera clara y se seguirá la técnica que se describió en el capítulo.
2. **Presentar.** Se va a desarrollar el diagrama de Bode aproximado para la función dada, $H(s)$.
3. **Alternativas.** Las dos opciones más efectivas serían la técnica de aproximación descrita en el capítulo, la cual se usará aquí, y *MATLAB*, la cual puede realmente proporcionar los diagramas de Bode.
4. **Intentar.** Se expresa $H(s)$ como

$$H(\omega) = \frac{1/100(1 + j\omega)}{1 + j\omega 1.2/10 + (j\omega/10)^2}$$

Para el polo cuadrático, $\omega_n = 10$ rad/s, que sirve como frecuencia de esquina. La magnitud y la fase son

$$H_{dB} = -20 \log_{10} 100 + 20 \log_{10} |1 + j\omega|$$

$$- 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega 1.2}{10} - \frac{\omega^2}{100} \right|$$

$$\phi = 0^\circ + \tan^{-1} \omega - \tan^{-1} \left[\frac{\omega 1.2/10}{1 - \omega^2/100} \right]$$

La figura 14.17 muestra los diagramas de Bode. Obsérvese que el polo cuadrático se considera como un polo repetido en ω_k , esto es $(1 + j\omega/\omega_k)^2$, que es una aproximación.

 


Figura 14.17 Diagramas de Bode para el ejemplo 14.5; *a*) diagrama de magnitud, *b*) diagrama de fase.

5. **Evaluar.** Aunque se pudo haber utilizado *MATLAB* para validar la solución, se usará un método mucho más directo. Primero, se debe percatar de que el denominador supone que $\zeta = 0$ para la aproximación, así que se usará la siguiente ecuación para verificar la respuesta:

$$\mathbf{H}(s) \approx \frac{s + 1}{s^2 + 10^2}$$

También se puede observar que en realidad se necesita despejar H_{dB} y el correspondiente ángulo de fase ϕ . Primero, sea $\omega = 0$.

$$H_{dB} = 20 \log_{10}(1/100) = -40 \quad \text{y} \quad \phi = 0^\circ.$$

Ahora trátense que $\omega = 1$.

$$H_{dB} = 20 \log_{10}(1.4142/99) = -36.9 \text{ dB}$$

que es el resultado esperado 3 dB arriba de la frecuencia de esquina.

$$\phi = 45^\circ \quad \text{desde} \quad \mathbf{H}(j) = \frac{j + 1}{-1 + 100}$$

Ahora trátense con $\omega = 100$.

$$H_{dB} = 20 \log_{10}(100) - 20 \log_{10}(9\,900) = 39.91 \text{ dB}$$

$\phi = 90^\circ$ del numerador menos 180° , lo que da -90° . Se han verificado tres puntos diferentes y obtenido resultados muy similares y, puesto que esto es una aproximación, hay seguridad de que se ha resuelto el problema satisfactoriamente.

Es razonable que el lector pregunte ¿por qué no se verificó para un valor $\omega = 10$? Si solamente se usa el valor aproximado que se utilizó con anterioridad, se obtendría finalmente un valor infinito, el cual se esperaría a partir de $\zeta = 0$ (véase la figura 14.12a). Si se usara el valor real de $\mathbf{H}(j10)$ se obtendría también finalmente un valor muy alejado de los valores aproximados, puesto que $\zeta = 0.6$ y la figura 14.12a) muestra una desviación significativa con respecto a la aproximación. Se pudo haber vuelto a trabajar el problema con un valor $\zeta = 0.707$, lo cual hubiera llevado a obtener un valor más cercano a la aproximación. Sin embargo, en realidad hay suficientes puntos sin tener que llevar a cabo esto.

6. **¿Satisfactorio?** Sí, el problema ha sido resuelto de manera exitosa y los resultados se pueden presentar como una solución al problema.

Dibuje los diagramas de Bode para

Problema de práctica 14.5

$$H(s) = \frac{10}{s(s^2 + 80s + 400)}$$

Respuesta: Véase la figura 14.18.

 


Figura 14.18 Problema de práctica 14.5: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

Dado el diagrama de Bode de la figura 14.19, obtenga la función de transferencia $H(\omega)$.

Ejemplo 14.6

Solución: Para obtener $H(\omega)$ a partir del diagrama de Bode, hay que recordar que un cero siempre provoca un giro hacia arriba en una frecuencia de quiebre, en tanto que un polo produce un giro hacia abajo. Obsérvese que en la figura 14.19, hay un cero $j\omega$ en el origen, el cual tiene que intersectar el eje de la frecuencia en $\omega = 1$. Esto se indica mediante la línea recta con pendiente $+20$ dB/década. El hecho que esta recta esté desplazada 40 dB, indica que hay una ganancia de 40 dB; esto es,

$$40 = 20 \log_{10} K \Rightarrow \log_{10} K = 2$$

o sea

$$K = 10^2 = 100$$

Además del cero $j\omega$ en el origen, adviértase que hay tres factores con frecuencia de quiebre en $\omega = 1, 5$ y 20 rad/s. Por lo tanto, se tiene:

1. Un polo en $p = 1$ con pendiente de -20 dB/década, para provocar un giro hacia abajo y contrarrestar el cero en el origen. El polo en $p = 1$ corresponde a $1/(1 + j\omega/1)$.
2. Otro polo en $p = 5$ con una pendiente de -20 dB/década que ocasiona un giro hacia abajo. El polo es $1/(1 + j\omega/5)$.
3. Un tercer polo en $p = 20$ con pendiente de -20 dB/década que produce un giro hacia abajo adicional. El polo es $1/(1 + j\omega/20)$.

Si se junta todo esto da la siguiente función de transferencia correspondiente como

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{100j\omega}{(1 + j\omega/1)(1 + j\omega/5)(1 + j\omega/20)} \\ &= \frac{j\omega 10^4}{(j\omega + 1)(j\omega + 5)(j\omega + 20)} \end{aligned}$$

o sea

$$H(s) = \frac{10^4 s}{(s + 1)(s + 5)(s + 20)}, \quad s = j\omega$$

 


Figura 14.19 Para el ejemplo 14.6

Problema de práctica 14.6

 


Figura 14.20 Para el problema de práctica 14.6

Obtenga la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ correspondiente al diagrama de Bode de la figura 14.20.

Respuesta:
$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{2\,000\,000(s+5)}{(s+10)(s+100)^2}$$

Para ver cómo se utiliza *MATLAB* para generar diagramas de Bode, refiérase a la sección 14.11.

14.5 Resonancia en serie

La principal característica de la respuesta en frecuencia de un circuito quizá sea el pico pronunciado (o el *pico resonante*) que se representa por su amplitud característica. El concepto de resonancia se aplica en varias áreas de la ciencia y de la ingeniería. La resonancia ocurre en cualquier sistema que tenga un par de polos complejos conjugados; esta es la causa de que la energía almacenada oscile de una forma a otra. Constituye el fenómeno que permite la discriminación de frecuencia en las redes de comunicaciones. La resonancia se presenta en cualquier circuito que tiene al menos una bobina (inductor) y un capacitor.

La **resonancia** es una condición en un circuito *RLC* en el cual las reactancias capacitiva e inductiva son de igual magnitud, por lo cual dan lugar a una impedancia resistiva.

 


Figura 14.21 Circuito resonante en serie.

Los circuitos resonantes (en serie o en paralelo) son útiles para construir filtros, pues sus funciones de transferencia pueden ser altamente selectivas en frecuencia. Se utilizan en muchas aplicaciones, como las de seleccionar las estaciones deseadas en los receptores de radio y de televisión.

Considérese el circuito *RLC* que se muestra en la figura 14.21 en el dominio de la frecuencia. La impedancia de entrada es

$$\mathbf{Z} = \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \quad (14.22)$$

o sea
$$\mathbf{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \quad (14.23)$$

La resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la función de transferencia es cero, o sea

$$\text{Im}(\mathbf{Z}) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad (14.24)$$

El valor de ω que satisface esta condición recibe el nombre de *frecuencia resonante* ω_0 . Por lo tanto, la condición de resonancia es

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad (14.25)$$

o sea

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s} \quad (14.26)$$

Puesto que $\omega_0 = 2\pi f_0$,
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ Hz} \quad (14.27)$$

Nótese que en la resonancia:

1. La impedancia es puramente resistiva, por lo que $\mathbf{Z} = R$. En otras palabras, la combinación en serie LC actúa como un cortocircuito y toda la tensión está a través de R .
2. La tensión \mathbf{V}_s y la corriente \mathbf{I} se encuentran en fase, de modo que el factor de potencia es unitario.
3. La magnitud de la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{Z}(\omega)$ es mínima.
4. La tensión a través de la bobina (inductor) y del capacitor pueden ser mucho mayores que la tensión de la fuente.

La respuesta en frecuencia de la magnitud de corriente del circuito

$$I = |\mathbf{I}| = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \quad (14.28)$$

se observa en la figura 14.22; el diagrama muestra sólo la simetría ilustrada en esta gráfica cuando el eje de la frecuencia es un logaritmo. La potencia promedio que disipa el circuito RLC es

$$P(\omega) = \frac{1}{2} I^2 R \quad (14.29)$$

La mayor potencia que se disipa ocurre en la resonancia, cuando $I = V_m/R$, por lo que

$$P(\omega_0) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R} \quad (14.30)$$

En ciertas frecuencias correspondientes a $\omega = \omega_1, \omega_2$, la potencia disipada es la mitad del valor máximo; esto es,

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{(V_m/\sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R} \quad (14.31)$$

Por consiguiente, ω_1 y ω_2 se denominan *frecuencias de media potencia (corte)*.

Estas frecuencias se obtienen al igualar Z a $\sqrt{2}R$ y escribir

$$\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{2}R \quad (14.32)$$

Si se despeja ω , obtenemos

$$\boxed{\begin{aligned} \omega_1 &= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ \omega_2 &= \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \end{aligned}} \quad (14.33)$$

Es posible relacionar las frecuencias de media potencia con la frecuencia resonante. De acuerdo con las ecuaciones (14.26) y (14.33)

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad (14.34)$$

lo que muestra que la frecuencia resonante es la media geométrica de las frecuencias de media potencia. Nótese que, en general, ω_1 y ω_2 no son simétricas con respecto a la frecuencia resonante ω_0 , debido a que la respuesta en frecuencia no es simétrica en general. Sin embargo, como se explicará en breve, la simetría de las frecuencias de media potencia con respecto a la frecuencia de resonancia resulta muchas veces una aproximación razonable.

Aunque la altura de la curva en la figura 14.22 está determinada por R , el ancho de la misma depende de otros factores. El ancho de la curva de respuesta depende del an-

La nota 4 se hace evidente a partir del hecho de que

$$|V_L| = \frac{V_m}{R} \omega_0 L = QV_m$$

$$|V_C| = \frac{V_m}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = QV_m$$

donde Q es el factor de calidad definido en la ecuación (14.38).

 


Figura 14.22 La amplitud de la corriente en comparación con la frecuencia para el circuito resonante en serie de la figura 14.21.

cho de banda B , que se define como la diferencia entre las dos frecuencias de media potencia,

$$B = \omega_2 - \omega_1 \quad (14.35)$$

Esta definición de ancho de banda es sólo una de las que se utilizan comúnmente. En sentido estricto, B en la ecuación (14.35) es un ancho de banda de media potencia, ya que es el ancho de banda de frecuencia entre las frecuencias de media potencia.

Lo “puntiagudo” de la resonancia en un circuito resonante se mide cuantitativamente por medio del *factor de calidad* Q . En la resonancia, la energía reactiva en el circuito oscila entre la bobina y el capacitor. El factor de calidad relaciona la energía máxima o pico almacenada con la energía que se disipa en el circuito por ciclo de oscilación:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Pico de la energía almacenada en el circuito}}{\text{Disipación de energía por el circuito en un periodo de resonancia}} \quad (14.36)$$

Se considera también como una medición de la propiedad de un circuito para almacenar energía, en relación con su propiedad de disipación de energía. En el circuito RLC en serie, el pico de la energía almacenada equivale a $\frac{1}{2}LI^2$, en tanto que la energía que se disipa en un periodo corresponde a $\frac{1}{2}(I^2R)(1/f_0)$. Por consiguiente,

$$Q = 2\pi \frac{\frac{1}{2}LI^2}{\frac{1}{2}I^2R(1/f_0)} = \frac{2\pi f_0 L}{R} \quad (14.37)$$

o sea

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} \quad (14.38)$$

Obsérvese que el factor de calidad es adimensional. La relación entre el ancho de banda B y el factor de calidad Q se obtiene al sustituir la ecuación (14.33) en la (14.35) y al utilizar la ecuación (14.38).

$$B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \quad (14.39)$$

o $B = \omega_0^2 CR$. Por lo tanto

El **factor de calidad** de un circuito resonante es la razón entre la frecuencia resonante y su ancho de banda.

 


Figura 14.23 Cuanto más alta la Q del circuito, tanto más pequeño el ancho de banda.

El factor de calidad es una medida de la selectividad (o “agudeza” de resonancia) del circuito.

Recuérdese que las ecuaciones (14.33), (14.38) y (14.39) se aplican únicamente a un circuito RLC en serie.

Como se ilustra en la figura 14.23, cuanto más alto el valor de Q , tanto más selectivo resulta el circuito, aunque el ancho de banda se vuelve más pequeño. La *selectividad* de un circuito RLC es la capacidad del mismo para responder a cierta frecuencia y discriminar a todas las demás. Si la banda de frecuencia que se va a seleccionar o a rechazar es estrecha, el factor de calidad del circuito resonante debe ser alto. Si la banda de frecuencias es amplia, el factor de calidad debe ser bajo.

Un circuito resonante se diseña para operar en o cerca de su frecuencia resonante. Se afirma que será un *circuito de alta* Q cuando su factor de calidad sea igual o mayor que 10. Para circuitos de alta Q ($Q \geq 10$), las frecuencias de media potencia son, para todo fin práctico, simétricas con respecto a la frecuencia resonante y es posible aproximarlas como

$$\omega_1 \approx \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \approx \omega_0 + \frac{B}{2} \quad (14.40)$$

Los circuitos de alta Q se emplean a menudo en redes de comunicaciones.

Se observa que un circuito resonante se caracteriza por cinco parámetros relacionados: las dos frecuencias de media potencia ω_1 y ω_2 , la frecuencia de resonancia ω_0 , el ancho de banda B y el factor de calidad Q .

En el circuito de la figura 14.24, $R = 2\Omega$, $L = 1$ mH y $C = 0.4 \mu\text{F}$. a) Determine la frecuencia resonante y las frecuencias de media potencia. b) Calcule el factor de calidad y el ancho de banda. c) Determine la amplitud de la corriente en ω_0 , ω_1 y ω_2 .

Solución:

a) La frecuencia resonante es

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-6}}} = 50 \text{ krad/s}$$

■ **MÉTODO 1** La frecuencia de media potencia inferior es

$$\begin{aligned} \omega_1 &= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ &= -\frac{2}{2 \times 10^{-3}} + \sqrt{(10^3)^2 + (50 \times 10^3)^2} \\ &= -1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krad/s} = 49 \text{ krad/s} \end{aligned}$$

De manera similar, la frecuencia de media potencia superior es

$$\omega_2 = 1 + \sqrt{1 + 2500} \text{ krad/s} = 51 \text{ krad/s}$$

b) El ancho de banda es

$$B = \omega_2 - \omega_1 = 2 \text{ krad/s}$$

o sea

$$B = \frac{R}{L} = \frac{2}{10^{-3}} = 2 \text{ krad/s}$$

El factor de calidad es

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{50}{2} = 25$$

■ **MÉTODO 2** De manera alternativa, se podría encontrar

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{50 \times 10^3 \times 10^{-3}}{2} = 25$$

A partir de Q se determina que

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{50 \times 10^3}{25} = 2 \text{ krad/s}$$

Puesto que $Q > 10$, éste es un circuito de alta Q y es posible obtener las frecuencias de media potencia como

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{B}{2} = 50 - 1 = 49 \text{ krad/s}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{B}{2} = 50 + 1 = 51 \text{ krad/s}$$

como se obtuvo antes.

Ejemplo 14.7

 


Figura 14.24 Para el ejemplo 14.7.

$$c) \text{ En } \omega = \omega_0, \quad I = \frac{V_m}{R} = \frac{20}{2} = 10 \text{ A}$$

$$\text{En } \omega = \omega_1, \omega_2, \quad I = \frac{V_m}{\sqrt{2}R} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.071 \text{ A}$$

Problema de práctica 14.7

Un circuito conectado en serie tiene $R = 4 \Omega$ y $L = 25 \text{ mH}$. a) Calcule el valor de C que produciría un factor de calidad de 50. b) Determine ω_1 , ω_2 y B . c) Encuentre la potencia promedio disipada en $\omega = \omega_0, \omega_1, \omega_2$. Considere $V_m = 100 \text{ V}$.

Respuesta: a) $0.625 \mu\text{F}$, b) $7\,920 \text{ rad/s}$, $8\,080 \text{ rad/s}$, 160 rad/s , c) 1.25 kW , 0.625 kW , 0.625 kW .

 


Figura 14.25 Circuito resonante en paralelo.

 


Figura 14.26 La amplitud de corriente en comparación con la frecuencia para el circuito resonante en serie de la figura 14.25.

Se puede observar esto a partir de que

$$|I_L| = \frac{I_m R}{\omega_0 L} = Q I_m$$

$$|I_C| = \omega_0 C I_m R = Q I_m$$

donde Q es el factor de calidad definido en la ecuación (14.47).

14.6 Resonancia en paralelo

El circuito RLC en paralelo de la figura 14.25 es el dual del circuito RLC en serie. De tal modo se evitará una repetición innecesaria. La admitancia es

$$Y = H(\omega) = \frac{I}{V} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \quad (14.41)$$

$$\text{o sea} \quad Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (14.42)$$

La resonancia ocurre cuando la parte imaginaria de Y es cero,

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \quad (14.43)$$

o sea

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s} \quad (14.44)$$

que es la misma que la ecuación (14.26) para el circuito resonante en serie. La tensión $|V|$ se dibuja en la figura 14.26 en función de la frecuencia. Obsérvese que en la resonancia, la combinación LC en paralelo actúa como un circuito abierto, de manera que todas las corrientes fluyen por R . Además, las corrientes en la bobina y en el capacitor pueden ser mucho mayores que la corriente de la fuente en la resonancia.

Hay que utilizar de la dualidad entre las figuras 14.21 y 14.25 comparando la ecuación (14.42) con la (14.23). Al reemplazar R , L y C en las expresiones para el circuito en serie con $1/R$, C y L , respectivamente, se obtienen para el circuito en paralelo

$$\begin{aligned} \omega_1 &= -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \\ \omega_2 &= \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \end{aligned} \quad (14.45)$$

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC} \quad (14.46)$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L} \quad (14.47)$$

Se debe observar que las ecuaciones (14.45) a (14.47) se aplican solamente al circuito RLC en paralelo. Utilizando las ecuaciones (14.45) y (14.47) se pueden expresar las frecuencias de media potencia en términos del factor de calidad. El resultado es

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} - \frac{\omega_0}{2Q}, \quad \omega_2 = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} + \frac{\omega_0}{2Q} \quad (14.48)$$

De nuevo, para circuitos con alta Q ($Q \geq 10$)

$$\omega_1 \approx \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \approx \omega_0 + \frac{B}{2} \quad (14.49)$$

En la tabla 14.4 se muestra un resumen de las características de los circuitos resonantes en serie y en paralelo. Además del RLC en serie y en paralelo considerados aquí, existen otros circuitos resonantes. El ejemplo 14.9 muestra un ejemplo típico.

TABLA 14.4 Resumen de las características de los circuitos RLC resonantes.

Característica	Circuito en serie	Circuito en paralelo
Frecuencia resonante, ω_0	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$
Factor de calidad, Q	$\frac{\omega_0 L}{R}$ o $\frac{1}{\omega_0 RC}$	$\frac{R}{\omega_0 L}$ o $\omega_0 RC$
Ancho de banda, B	$\frac{\omega_0}{Q}$	$\frac{\omega_0}{Q}$
Frecuencias de media potencia, ω_1, ω_2	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$	$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$
Para $Q \geq 10$, ω_1, ω_2	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$	$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$

En el circuito RLC en paralelo de la figura 14.27, sea $R = 8 \text{ k}\Omega$, $L = 0.2 \text{ mH}$ y $C = 8 \text{ }\mu\text{F}$. a) Calcule ω_0 , Q y B . b) Determine ω_1 y ω_2 . c) Determine la potencia que se disipe en ω_0 , ω_1 , ω_2 .

Solución:

a)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.2 \times 10^{-3} \times 8 \times 10^{-6}}} = \frac{10^5}{4} = 25 \text{ krad/s}$$

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{8 \times 10^3}{25 \times 10^3 \times 0.2 \times 10^{-3}} = 1600$$

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = 15.625 \text{ rad/s}$$

b) Debido al alto valor de Q , se debe considerar a éste como un circuito de alta Q . Por consiguiente,

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{B}{2} = 25\,000 - 7.812 = 24\,992 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{B}{2} = 25\,000 + 7.812 = 25\,008 \text{ rad/s}$$

Ejemplo 14.8

 


Figura 14.27 Para el ejemplo 14.8.

c) En $\omega = \omega_0$, $\mathbf{Y} = 1/R$ o $\mathbf{Z} = R = 8 \text{ k}\Omega$. Entonces,

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{10 \angle -90^\circ}{8000} = 1.25 \angle -90^\circ \text{ mA}$$

Puesto que toda la corriente fluye por R en la resonancia, la potencia promedio disipada en $\omega = \omega_0$ es

$$P = \frac{1}{2} |\mathbf{I}_o|^2 R = \frac{1}{2} (1.25 \times 10^{-3})^2 (8 \times 10^3) = 6.25 \text{ mW}$$

o sea
$$P = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{100}{2 \times 8 \times 10^3} = 6.25 \text{ mW}$$

En $\omega = \omega_1, \omega_2$,
$$P = \frac{V_m^2}{4R} = 3.125 \text{ mW}$$

Problema de práctica 14.8

Un circuito resonante en paralelo tiene $R = 100 \text{ k}\Omega$, $L = 20 \text{ mH}$ y $C = 5 \text{ nF}$. Calcule ω_0 , ω_1 , ω_2 , Q y B .

Respuesta: 100 krad/s, 99 krad/s, 101 krad/s, 50, 2 krad/s.

Ejemplo 14.9

Determine la frecuencia resonante del circuito de la figura 14.28.

 


Figura 14.28 Para el ejemplo 14.9.

Solución: La admitancia de entrada es

$$\mathbf{Y} = j\omega 0.1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{2 + j\omega 2} = 0.1 + j\omega 0.1 + \frac{2 - j\omega 2}{4 + 4\omega^2}$$

En el punto de resonancia, $\text{Im}(\mathbf{Y}) = 0$ y

$$\omega_0 0.1 - \frac{2\omega_0}{4 + 4\omega_0^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = 2 \text{ rad/s}$$

Problema de práctica 14.9

Calcule la frecuencia resonante del circuito de la figura 14.29.

 


Figura 14.29 Para el problema de práctica 14.9.

Respuesta: 435.9 rad/s.

14.7 Filtros pasivos

El concepto de filtros ha sido parte integral de la evolución de la ingeniería eléctrica desde su inicio. Varios logros tecnológicos no habrían sido posibles sin los filtros eléctricos. Debido al prominente papel de los filtros, se han realizado muchos esfuerzos en relación con la teoría, el diseño y la construcción de filtros y muchos artículos y libros se han escrito acerca de ellos. El análisis en este capítulo debe considerarse introductorio.

Un **filtro** es un circuito que se diseña para dejar pasar señales con frecuencias deseadas y rechazar o atenuar otras.

Como un dispositivo selectivo de frecuencia, es posible utilizar un filtro para limitar el espectro de frecuencias de una señal en cierta banda de frecuencias específica. Los filtros son los circuitos que se utilizan en los receptores de radio y de televisión que per-

miten sintonizar una señal deseada entre una multitud de señales de transmisión en el entorno.

Un filtro es *pasivo* si consiste sólo de elementos pasivos R , L y C . Se afirma que es un *filtro activo* si lo componen elementos activos (tales como transistores y amplificadores operacionales) además de los elementos pasivos R , L y C . En esta sección se estudian los filtros pasivos y los filtros activos en la siguiente. Los filtros LC se han utilizado en aplicaciones prácticas por más de ocho décadas. La tecnología de filtros LC alimenta a áreas relacionadas tales como ecualizadores, redes de acoplamiento de impedancias, transformadores, redes de formato, divisores de potencia, atenuadores, acopladores direccionales y continuamente ofrece a los ingenieros profesionales oportunidades para innovar y experimentar. Además de los filtros LC , que se estudiarán en estas secciones, existen otros tipos de ellos (tales como los digitales, los electromecánicos y los de microondas) los cuales están más allá del nivel de este libro.

Como se muestra en la figura 14.30, hay cuatro tipos de filtros, ya sea pasivos o activos:

1. Un *filtro pasabajas* deja pasar frecuencias bajas y detiene frecuencias elevadas, como se muestra de manera ideal en la figura 14.30a).
2. Un *filtro pasaaltas* deja pasar altas frecuencias y rechaza las frecuencias bajas, como se indica de modo ideal en la figura 14.30b).
3. Un *filtro pasabanda* deja pasar frecuencias dentro de una banda de frecuencia y bloquea o atenúa las frecuencias fuera de la banda, como se muestra idealmente en la figura 14.30c).
4. Un *filtro rechazabanda* deja pasar frecuencias fuera de una banda de frecuencia y bloquea o atenúa frecuencias dentro de la banda, como se señala idealmente en la figura 14.30d).

La tabla 14.5 presenta un resumen de las características de estos filtros. Téngase presente que las características en dicha tabla resultan válidas sólo para filtros de primer o segundo orden, pero no debe tenerse la impresión de que únicamente existen estos dos tipos de filtros. Se considerarán ahora circuitos comunes para poner en práctica los filtros que se presentan en la tabla 14.5.

TABLA 14.5 Resumen de las características de los filtros ideales.

Tipo de filtro	$H(0)$	$H(\infty)$	$H(\omega_c)$ o $H(\omega_0)$
Pasabajas	1	0	$1/\sqrt{2}$
Pasaaltas	0	1	$1/\sqrt{2}$
Pasabanda	0	0	1
Rechazabanda	1	1	0

ω_c es la frecuencia de corte para filtros pasabajas y pasaaltas; ω_0 es la frecuencia central para los filtros pasabanda y rechazabanda.

14.7.1 Filtro pasabajas

Un filtro pasabajas común se forma cuando la salida de un circuito RC se toma del capacitor como se muestra en la figura 14.31. La función de transferencia (véase también el ejemplo 14.1) es

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{14.50}$$

Nótese que $H(0) = 1$, $H(\infty) = 0$. La figura 14.32 muestra el diagrama de $|H(\omega)|$, junto con la característica ideal. La frecuencia de media potencia, que es equivalente a la

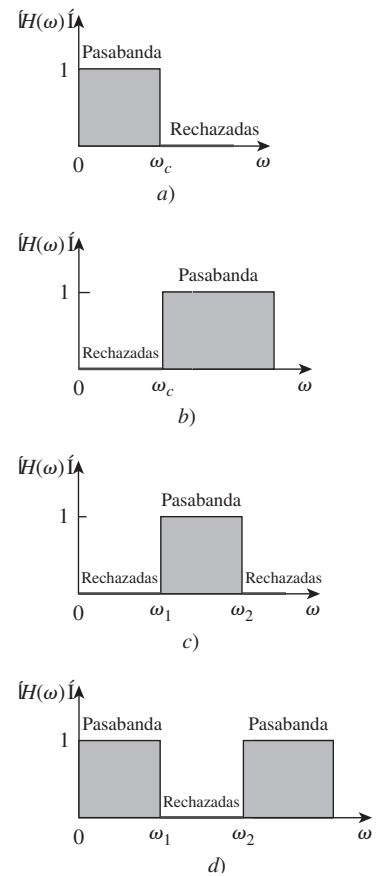


Figura 14.30 Respuesta en frecuencia ideal de cuatro tipos de filtros: a) filtro pasabajas, b) filtro pasaaltas, c) filtro pasabanda, d) filtro rechazabanda.

 


Figura 14.31 Filtro pasabajas.

 


Figura 14.32 Respuesta en frecuencia ideal y real de un filtro pasabajas.

La frecuencia de corte es aquella para la cual la función de transferencia \mathbf{H} disminuye en magnitud hasta 70.71% de su valor máximo. También se considera como la frecuencia a la cual la potencia disipada en un circuito es la mitad de su valor máximo.

 


Figura 14.33 Filtro pasabajas.

 


Figura 14.34 Respuesta en frecuencias ideal y real de un filtro pasabajas.

 


Figura 14.35 Filtro pasabanda.

 


Figura 14.36 Respuesta en frecuencia ideal y real de un filtro pasabanda.

frecuencia de esquina en los diagramas de Bode, pero que en el contexto de los filtros por lo general se conoce como la *frecuencia de corte* ω_c , se obtiene igualando la magnitud de $\mathbf{H}(\omega)$ a $1/\sqrt{2}$, por lo tanto,

$$H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_c^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{o sea} \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \quad (14.51)$$

La frecuencia de corte también se denomina *frecuencia de atenuación*.

Un **filtro pasabajas** se diseña para dejar pasar únicamente las frecuencias de cd superiores a la frecuencia de corte ω_c .

Un filtro pasabajas también puede formarse cuando la salida de un circuito RL se toma de la resistencia. Desde luego, hay muchos otros circuitos para filtros pasabajas.

14.7.2 Filtro pasaltas

Un filtro pasaltas se forma cuando la salida de un circuito RC se toma de la resistencia como se dibuja en la figura 14.33. La función de transferencia es

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + 1/j\omega C}$$

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \quad (14.52)$$

Obsérvese que $\mathbf{H}(0) = 0$, $\mathbf{H}(\infty) = 1$. La figura 14.34 muestra la gráfica de $|H(\omega)|$. También en este caso, la frecuencia de esquina o de corte es

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad (14.53)$$

Un **filtro pasaltas** se diseña para dejar pasar las frecuencias superiores a su frecuencia de corte ω_c .

También es posible formar un filtro pasaltas cuando la salida de un circuito RL se toma desde la bobina.

14.7.3 Filtro pasabanda

El circuito resonante en serie RLC proporciona un filtro pasabanda cuando la salida se toma de la resistencia como se muestra en la figura 14.35. La función de transferencia es

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} \quad (14.54)$$

Obsérvese que $\mathbf{H}(0) = 0$, $\mathbf{H}(\infty) = 0$. La figura 14.36 presenta el diagrama de $|H(\omega)|$. El filtro pasabanda deja pasar una banda de frecuencias ($\omega_1 < \omega < \omega_2$) centrada en ω_0 , correspondientes a la frecuencia central, la cual está dada por,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (14.55)$$

Un **filtro pasabanda** se diseña para dejar pasar todas las frecuencias dentro de una banda de frecuencias, $\omega_1 < \omega < \omega_2$.

Puesto que el filtro pasabanda de la figura 14.35 es un circuito resonante en serie, las frecuencias de media potencia, el ancho de banda y el factor de calidad se determinan como en la sección 14.5. Un filtro pasabanda también puede formarse disponiendo en cascada el filtro pasabajas (donde $\omega_2 = \omega_c$) en la figura 14.31 con el filtro pasaaltas (donde $\omega_1 = \omega_c$) de la figura 14.33. Sin embargo, el resultado podría no ser el mismo que solamente sumar la salida del filtro pasabajas a la entrada del filtro pasaaltas, debido a que un circuito carga al otro, alterando así la función de transferencia deseada.

14.7.4 Filtro rechazabanda

Un filtro que evita el paso de una banda de frecuencias entre dos valores designados (ω_1 y ω_2) se conoce variablemente como filtro *rechazabanda*, *parabanda* o de *muesca*. Un filtro rechazabanda se forma cuando la salida del circuito resonante en serie *RLC* se toma de la combinación en serie *LC* como se muestra en la figura 14.37. La función de transferencia es

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{j(\omega L - 1/\omega C)}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} \quad (14.56)$$

Obsérvese que $\mathbf{H}(0) = 1$, $\mathbf{H}(\infty) = 1$. La figura 14.38 muestra el diagrama de $|H(\omega)|$. También en este caso, la frecuencia central está dada por,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (14.57)$$

mientras que las frecuencias de media potencia, el ancho de banda y el factor de calidad se calculan utilizando las fórmulas de la sección 14.5, para un circuito resonante en serie. Aquí, ω_0 recibe el nombre de *frecuencia de rechazo*, en tanto que el ancho de banda correspondiente ($B = \omega_2 - \omega_1$) se conoce como el *ancho de banda de rechazo*. Por lo tanto,

Un **filtro rechazabanda** se diseña para detener o eliminar todas las frecuencias dentro de una banda de frecuencias, $\omega_1 < \omega < \omega_2$.

Obsérvese que al sumar las funciones de transferencia de los filtros pasabanda y rechazabanda, se obtiene la unidad a cualquier frecuencia para los mismos valores de R , L y C . Desde luego, esto no es cierto en general, sin embargo, es válido para los circuitos estudiados aquí. Lo anterior se debe al hecho de que la característica de uno es el inverso del otro.

Al concluir esta sección, se debe observar que:

1. De acuerdo con las ecuaciones (14.50), (14.52), (14.54) y (14.56), la ganancia máxima de un filtro pasivo es la unidad. Para generar una ganancia mayor que la unidad, es necesario usar un filtro activo, como se muestra en la sección siguiente.
2. Existen otras formas de obtener los tipos de filtros considerados en esta sección.
3. Los filtros que se estudian aquí son los tipos más simples. Muchos otros tienen respuestas en frecuencia más pronunciadas y complejas.

 


Figura 14.37 Un filtro rechazabanda.

 


Figura 14.38 Respuesta en frecuencias ideal y real de un filtro rechazabanda.

Determine el tipo de filtro que se muestra en la figura 14.39. Calcule la frecuencia de esquina o de corte. Considere $R = 2 \text{ k}\Omega$, $L = 2 \text{ H}$ y $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$.

Solución: La función de transferencia es

$$\mathbf{H}(s) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R \parallel 1/sC}{sL + R \parallel 1/sC}, \quad s = j\omega \quad (14.10.1)$$

 


Figura 14.39 Para el ejemplo 14.10.

Sin embargo,

$$R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R/sC}{R + 1/sC} = \frac{R}{1 + sRC}$$

Sustituyendo esto en la ecuación (14.10.1) se obtiene,

$$\mathbf{H}(s) = \frac{R/(1 + sRC)}{sL + R/(1 + sRC)} = \frac{R}{s^2RLC + sL + R}, \quad s = j\omega$$

o sea

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{R}{-\omega^2RLC + j\omega L + R} \quad (14.10.2)$$

Puesto que $\mathbf{H}(0) = 1$ y $\mathbf{H}(\infty) = 0$, se concluye a partir de la tabla 14.5 que el circuito de la figura 14.39 es un filtro pasabajas de segundo orden. La magnitud de \mathbf{H} es,

$$H = \frac{R}{\sqrt{(R - \omega^2RLC)^2 + \omega^2L^2}} \quad (14.10.3)$$

La frecuencia de esquina es la misma que la frecuencia de media potencia; es decir, donde \mathbf{H} se reduce por un factor de $1/\sqrt{2}$. Puesto que el valor de cd de $H(\omega)$ es 1, en la frecuencia de esquina, después de elevar al cuadrado la ecuación (14.10.3) se convierte en,

$$H^2 = \frac{1}{2} = \frac{R^2}{(R - \omega_c^2RLC)^2 + \omega_c^2L^2}$$

o sea

$$2 = (1 - \omega_c^2LC)^2 + \left(\frac{\omega_c L}{R}\right)^2$$

Al sustituir los valores de R , L y C , se obtiene

$$2 = (1 - \omega_c^2 4 \times 10^{-6})^2 + (\omega_c 10^{-3})^2$$

Suponiendo que ω_c está en krad/s,

$$2 = (1 - 4\omega_c^2)^2 + \omega_c^2 \quad \text{o sea} \quad 16\omega_c^4 - 7\omega_c^2 - 1 = 0$$

Despejando ω_c^2 en la ecuación cuadrática, obtenemos $\omega_c^2 = 0.5509$ y -0.1134 . Puesto que ω_c es real,

$$\omega_c = 0.742 \text{ krad/s} = 742 \text{ rad/s}$$

Problema de práctica 14.10

 


Figura 14.40 Para el problema de práctica 14.10.

Para el circuito de la figura 14.40, obtenga la función de transferencia $\mathbf{V}_o(\omega)/\mathbf{V}_i(\omega)$. Identifique el tipo de filtro que el circuito representa y determine la frecuencia de corte. Considere $R_1 = 100 \Omega = R_2$, $L = 2 \text{ mH}$.

Respuesta: $\frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{j\omega}{j\omega + \omega_c} \right)$ filtro pasabajas, $\omega_c = \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} = 25 \text{ krad/s}$.

Ejemplo 14.11

Si el filtro rechazabanda de la figura 14.37 debe rechazar una senoide de 200 Hz, mientras que deja pasar otras frecuencias, calcule los valores de L y C . Considere $R = 150 \Omega$ y el ancho de banda como de 100 Hz.

Solución: Se emplean las fórmulas para un circuito resonante en serie de la sección 14.5.

$$B = 2\pi(100) = 200\pi \text{ rad/s}$$

Sin embargo,

$$B = \frac{R}{L} \Rightarrow L = \frac{R}{B} = \frac{150}{200\pi} = 0.2387 \text{ H}$$

El rechazo de la senoide de 200 Hz significa que f_0 es igual a 200 Hz, por lo que ω_0 en la figura 14.38 corresponde a,

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi (200) = 400\pi$$

Puesto que $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$,

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(400\pi)^2 (0.2387)} = 2.653 \mu\text{F}$$

Diseñe un filtro pasabanda de la forma que se indica en la figura 14.35 con una frecuencia de corte inferior de 20.1 kHz y una frecuencia de corte superior de 20.3 kHz. Considere $R = 20 \text{ k}\Omega$. Calcule L , C y Q .

Respuesta: 15.915 H, 3.9 pF, 101.

Problema de práctica 14.11

14.8 Filtros activos

Los filtros pasivos considerados en la sección anterior tienen tres limitaciones principales. Primero, no pueden generar una ganancia mayor a 1; no es posible que los elementos pasivos agreguen energía a la red. Segundo, es probable que requieran bobinas voluminosas y caras. Tercero, se comportan de manera deficiente a frecuencias por debajo del intervalo de audiofrecuencias ($300 \text{ Hz} < f < 3\,000 \text{ Hz}$). A pesar de eso, los filtros pasivos son útiles a altas frecuencias.

Los filtros activos están compuestos por combinaciones de resistencias, capacitores y amplificadores operacionales. Ofrecen algunas ventajas con respecto a los filtros RLC pasivos. En primer lugar, pueden ser más pequeños y menos costosos, puesto que no requieren bobinas (inductancias). Esto hace factible la puesta en práctica de filtros mediante circuitos integrados. Segundo, pueden proporcionar ganancia de amplificación además de brindar la misma respuesta en frecuencia que los filtros RLC . Tercero, los filtros activos pueden combinarse con amplificadores de aislamiento (seguidores de tensión), para aislar cada etapa del filtro de los efectos de impedancia de la fuente y de la carga. Este aislamiento permite diseñar las etapas de manera independiente, y luego interconectarlas en cascada para poner en práctica la función de transferencia deseada. (Los diagramas de Bode, al ser logarítmicos, pueden agregarse cuando las funciones de transferencia se ponen en cascada.) Sin embargo, los filtros activos son menos confiables y menos estables. El límite práctico de la mayor parte de los filtros activos se encuentra alrededor de 100 kHz; la mayoría de los filtros activos operan muy por debajo de esta frecuencia.

Los filtros suelen clasificarse de acuerdo con su orden (o por su número de polos) o por su tipo específico de diseño.

14.8.1 Filtro pasabajas de primer orden

En la figura 14.41, se muestra un tipo de filtro de primer orden. Las componentes elegidas para Z_i y Z_f determinan si el filtro es pasabajas o pasaaltas, aunque una de las componentes debe ser reactiva.

La figura 14.42 muestra un filtro pasabajas activo común. Para este filtro, la función de transferencia es

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = - \frac{\mathbf{Z}_f}{\mathbf{Z}_i} \tag{14.58}$$

donde $\mathbf{Z}_i = R_i$ y

$$\mathbf{Z}_f = R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f} = \frac{R_f / j\omega C_f}{R_f + 1/j\omega C_f} = \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} \tag{14.59}$$

 


Figura 14.41 Filtro activo general de primer orden.

 


Figura 14.42 Filtro activo pasabajas de primer orden.

Por lo tanto,

$$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{1}{1 + j\omega C_f R_f} \quad (14.60)$$

Obsérvese que la ecuación (14.60) es similar a la (14.50), excepto en que hay una ganancia de frecuencia baja ($\omega \rightarrow 0$) o ganancia de cd en $-R_f/R_i$. Además, la frecuencia de esquina es,

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C_f} \quad (14.61)$$

que no depende de R_i . Esto quiere decir que varias entradas con diferente R_i podrían sumarse si se requiriera, y que la frecuencia de esquina permanecería igual para cada entrada.

14.8.2 Filtro pasaaltas de primer orden

La figura 14.43 presenta un filtro pasaaltas común. Como antes,

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = -\frac{\mathbf{Z}_f}{\mathbf{Z}_i} \quad (14.62)$$

donde $\mathbf{Z}_i = R_i + 1/j\omega C_i$ y $\mathbf{Z}_f = R_f$, de modo que,

$$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{R_f}{R_i + 1/j\omega C_i} = -\frac{j\omega C_i R_f}{1 + j\omega C_i R_i} \quad (14.63)$$

Esta expresión es similar a la ecuación (14.52), salvo en que a frecuencias muy elevadas ($\omega \rightarrow \infty$), la ganancia tiende a $-R_f/R_i$. La frecuencia de esquina es,

$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i} \quad (14.64)$$

14.8.3 Filtro pasabanda


Esta forma de crear un filtro pasabanda, que no necesariamente es la mejor, quizá resulte la más fácil de entender.

El circuito de la figura 14.42 puede combinarse con el de la figura 14.43, para formar un filtro pasabanda que tendrá una ganancia K sobre el intervalo requerido de frecuencias. Al poner en cascada un filtro pasabajas de ganancia unitaria, un filtro pasaaltas de ganancia unitaria y un inversor con ganancia $-R_f/R_i$, como se indica en el diagrama a bloques de la figura 14.44a), es factible construir un filtro pasabanda cuya respuesta en frecuencia sea la de la figura 14.44b). La construcción real del filtro pasabanda se muestra en la figura 14.45.

El análisis del filtro pasabanda es relativamente simple. Su función de transferencia se obtiene multiplicando las ecuaciones (14.60) y (14.63) por la ganancia del inversor; esto es,

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\omega) &= \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \left(-\frac{1}{1 + j\omega C_1 R} \right) \left(-\frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R} \right) \left(-\frac{R_f}{R_i} \right) \\ &= -\frac{R_f}{R_i} \frac{1}{1 + j\omega C_1 R} \frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R} \end{aligned} \quad (14.65)$$

Figura 14.44 Filtro activo pasabanda: a) diagrama a bloques, b) respuesta en frecuencia.

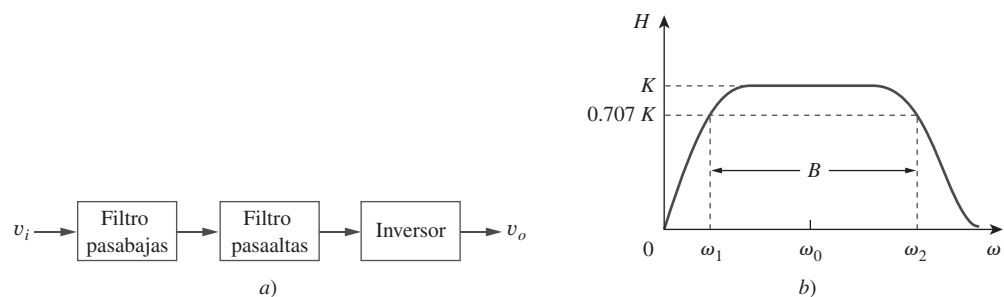

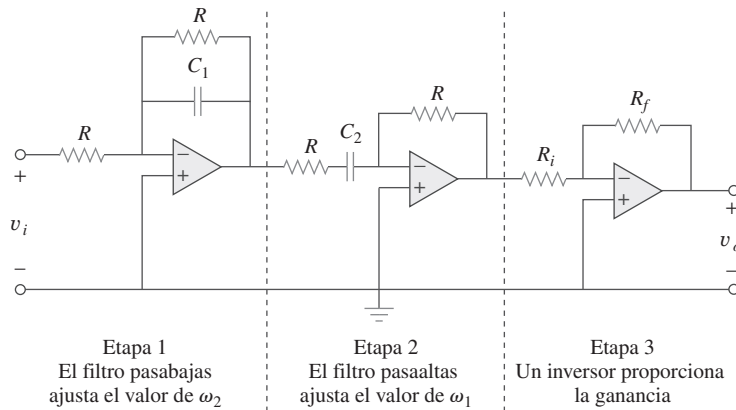


Figura 14.45 Filtro activo pasabanda.

La sección pasabajas establece la frecuencia de esquina superior como,

$$\omega_2 = \frac{1}{RC_1} \quad (14.66)$$

en tanto que la sección pasaaltas fija la frecuencia de esquina inferior como

$$\omega_1 = \frac{1}{RC_2} \quad (14.67)$$

Con estos valores de ω_1 y ω_2 , la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad se encuentran del modo siguiente:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2} \quad (14.68)$$

$$B = \omega_2 - \omega_1 \quad (14.69)$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B} \quad (14.70)$$

Para determinar la ganancia pasabanda K se escribe la ecuación (14.65) en la forma estándar de la ecuación (14.15),

$$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega/\omega_1}{(1 + j\omega/\omega_1)(1 + j\omega/\omega_2)} = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega\omega_2}{(\omega_1 + j\omega)(\omega_2 + j\omega)} \quad (14.71)$$

A la frecuencia central $\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}$, la magnitud de la función de transferencia es,

$$|\mathbf{H}(\omega_0)| = \left| \frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega_0\omega_2}{(\omega_1 + j\omega_0)(\omega_2 + j\omega_0)} \right| = \frac{R_f}{R_i} \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} \quad (14.72)$$

Por lo tanto, la ganancia pasabanda es,

$$K = \frac{R_f}{R_i} \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} \quad (14.73)$$

14.8.4 Filtro rechazabanda (o de muesca)

Un filtro rechazabanda se puede construir mediante la combinación en paralelo de un filtro pasabajas, un filtro pasaaltas y un amplificador sumador, como se indica en el diagrama de bloques de la figura 14.46a). El circuito se diseña de manera tal que la frecuencia de corte inferior ω_1 se fija a través del filtro pasabajas, mientras que la frecuencia de corte superior ω_2 , se fija a través del filtro pasaaltas. El rango de frecuencias que está entre ω_1 y ω_2 es el ancho de banda del filtro. Como se muestra en la figura 14.46b), el filtro pasa frecuencias por debajo de ω_1 y por arriba de ω_2 . El diagrama de

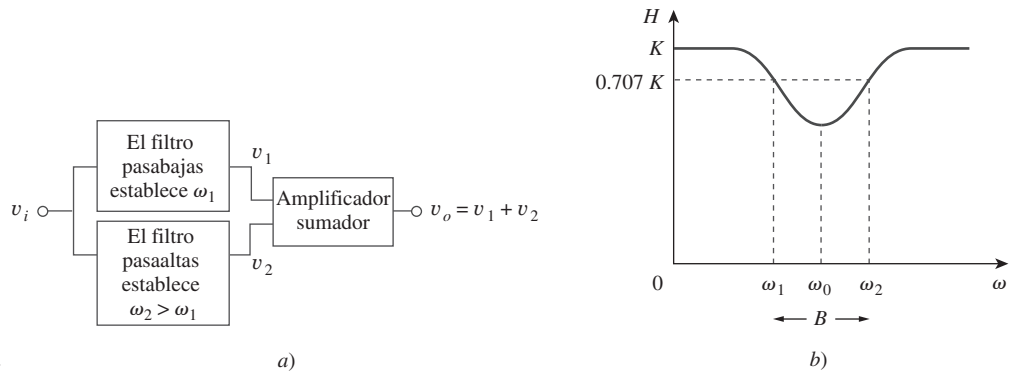


Figura 14.46 Filtro activo rechazabanda: a) diagrama de bloques, b) respuesta en frecuencia.

bloques en la figura 14.46a) se construye, en realidad, como se muestra en la figura 14.47. La función de transferencia es,

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = -\frac{R_f}{R_i} \left(-\frac{1}{1 + j\omega C_1 R} - \frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R} \right) \quad (14.74)$$

Las fórmulas para calcular los valores de ω_1 , ω_2 , la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad son las mismas que las fórmulas de las ecuaciones (14.66) a (14.70).

Para determinar la ganancia pasabanda K del filtro, es posible escribir la ecuación (14.74) en términos de las frecuencias de esquina superior e inferior como

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\omega) &= \frac{R_f}{R_i} \left(\frac{1}{1 + j\omega/\omega_2} + \frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_1} \right) \\ &= \frac{R_f}{R_i} \frac{(1 + j2\omega/\omega_1 + (j\omega)^2/\omega_1\omega_2)}{(1 + j\omega/\omega_2)(1 + j\omega/\omega_1)} \end{aligned} \quad (14.75)$$

La comparación de lo anterior con la forma estándar en la ecuación (14.15) indica que en las dos pasabandas ($\omega \rightarrow 0$ y $\omega \rightarrow \infty$), la ganancia es

$$K = \frac{R_f}{R_i} \quad (14.76)$$

También se puede determinar la ganancia en la frecuencia central encontrando la magnitud de la función de transferencia en $\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}$, escribiendo,

$$\begin{aligned} H(\omega_0) &= \left| \frac{R_f}{R_i} \frac{(1 + j2\omega_0/\omega_1 + (j\omega_0)^2/\omega_1\omega_2)}{(1 + j\omega_0/\omega_2)(1 + j\omega_0/\omega_1)} \right| \\ &= \frac{R_f}{R_i} \frac{2\omega_1}{\omega_1 + \omega_2} \end{aligned} \quad (14.77)$$

 


Figura 14.47 Filtro activo rechazabanda.

También en este caso, los filtros que se analizan en esta sección son los más comunes. Existe un gran número de filtros activos cuyo análisis es más complejo.

Diseñe un filtro activo pasabajas con una ganancia de cd de 4 y una frecuencia de corte de 500 Hz.

Ejemplo 14.12

Solución: De la ecuación (14.61) se encuentra,

$$\omega_c = 2\pi f_c = 2\pi(500) = \frac{1}{R_f C_f} \quad (14.12.1)$$

La ganancia de cd es $H(0) = -\frac{R_f}{R_i} = -4 \quad (14.12.2)$

Hay dos ecuaciones y tres incógnitas. Si se elige $C_f = 0.2 \mu\text{F}$, entonces

$$R_f = \frac{1}{2\pi(500)0.2 \times 10^{-6}} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

y $R_i = \frac{R_f}{4} = 397.5 \Omega$

Se emplea una resistencia de 1.6 k Ω para R_f y una de 400 Ω para R_i . La figura 14.42 muestra el filtro.

Diseñe un filtro pasaaltas con una ganancia de alta frecuencia de 5 y una frecuencia de corte de 2 kHz. Emplee un capacitor de 0.1 μF en su diseño.

Problema de práctica 14.12

Respuesta: $R_i = 800 \Omega$ y $R_f = 4 \text{ k}\Omega$.

Diseñe un filtro pasabanda del tipo de la figura 14.45 para dejar pasar frecuencias entre 250 y 3 000 Hz, y con $K = 10$. Elija $R = 20 \text{ k}\Omega$.

Ejemplo 14.13

Solución:

1. **Definir.** El problema está enunciado de una manera clara y se especifica el circuito que se utilizará en el diseño.
2. **Presentar.** Se pide utilizar el circuito de amplificador operacional que se especifica en la figura 14.45 para diseñar un filtro pasabanda. Se proporciona el valor de R por utilizar (20 k Ω). Además, el rango de frecuencia de las señales que pasarán es de 250 Hz a 3 kHz.
3. **Alternativas.** Se utilizarán las ecuaciones desarrolladas en la sección 14.8.3 a fin de obtener la solución. Después se empleará la función de transferencia para validar la respuesta.
4. **Intentar.** Puesto que $\omega_1 = 1/RC_2$ se obtiene

$$C_2 = \frac{1}{R\omega_1} = \frac{1}{2\pi f_1 R} = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 20 \times 10^3} = 31.83 \text{ nF}$$

De manera similar, puesto que $\omega_2 = 1/RC_1$,

$$C_1 = \frac{1}{R\omega_2} = \frac{1}{2\pi f_2 R} = \frac{1}{2\pi \times 3\,000 \times 20 \times 10^3} = 2.65 \text{ nF}$$

Según la ecuación (14.73),

$$\frac{R_f}{R_i} = K \frac{\omega_1 + \omega_2}{\omega_2} = K \frac{f_1 + f_2}{f_2} = \frac{10(3\,250)}{3\,000} = 10.83$$

Si se elige $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, entonces $R_f = 10.83 R_i \approx 108.3 \text{ k}\Omega$.

5. **Evaluar.** La salida del primer amplificador operacional la da

$$\begin{aligned} \frac{V_i - 0}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{V_1 - 0}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{s2.65 \times 10^{-9}(V_1 - 0)}{1} \\ = 0 \rightarrow V_1 = -\frac{V_i}{1 + 5.3 \times 10^{-5}s} \end{aligned}$$

La salida del segundo amplificador operacional la da

$$\begin{aligned} \frac{V_1 - 0}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{s31.83 \text{ nF}} + \frac{V_2 - 0}{20 \text{ k}\Omega} = 0 \rightarrow \\ V_2 = -\frac{6.366 \times 10^{-4}sV_1}{1 + 6.366 \times 10^{-4}s} \\ = \frac{6.366 \times 10^{-4}sV_i}{(1 + 6.366 \times 10^{-4}s)(1 + 5.3 \times 10^{-5}s)} \end{aligned}$$

La salida del tercer amplificador operacional la da

$$\begin{aligned} \frac{V_2 - 0}{10 \text{ k}\Omega} + \frac{V_o - 0}{108.3 \text{ k}\Omega} = 0 \rightarrow V_o = 10.83V_2 \rightarrow j2\pi \times 25^\circ \\ V_o = -\frac{6.894 \times 10^{-3}sV_i}{(1 + 6.366 \times 10^{-4}s)(1 + 5.3 \times 10^{-5}s)} \end{aligned}$$

Sea $j2\pi \times 25^\circ$ y despéjese la magnitud de V_o/V_i .

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-j10.829}{(1 + j1)(1)}$$

$|V_o/V_i| = (0.7071)10.829$, la cual es la frecuencia de corte más baja.

Sea $s = j2\pi \times 3000 = j18.849 \text{ k}\Omega$. Entonces, se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_i} = \frac{-j129.94}{(1 + j12)(1 + j1)} \\ = \frac{129.94 \angle -90^\circ}{(12.042 \angle 85.24^\circ)(1.4142 \angle 45^\circ)} = (0.7071)10.791 \angle -18.61^\circ \end{aligned}$$

Es claro que ésta es la frecuencia corte superior y la respuesta coincide.

6. **¿Satisfactorio?** Se ha diseñado el circuito de manera satisfactoria y estos resultados se pueden presentar como una solución al problema.

Problema de práctica 14.13

Diseñe un filtro de muesca basado en la figura 14.47 para $\omega_0 = 20 \text{ krad/s}$ $K = 5$ y $Q = 10$. Utilice $R = R_i = 10 \text{ k}\Omega$.

Respuesta: $C_1 = 4.762 \text{ nF}$, $C_2 = 5.263 \text{ nF}$ y $R_f = 50 \text{ k}\Omega$.

14.9 Escalamiento

Al diseñar y analizar filtros y circuitos resonantes o en el análisis de circuitos en general, en ocasiones resulta conveniente trabajar con valores de elementos de 1Ω , 1 H o 1 F , y después transformar los valores a valores reales mediante el *escalamiento*. Se ha aprovechado esta idea al no usar valores de elementos reales en la mayor parte de los ejemplos y problemas; el dominio del análisis de circuitos se facilita utilizando valores con-

venientes de los componentes. De este modo se han facilitado los cálculos, al saber que se podría usar un escalamiento para luego hacer reales los valores.

Existen dos formas de escalar un circuito: *escalamiento de magnitud o de impedancia* y *escalamiento de frecuencia*. Ambas son útiles en el escalamiento de las respuestas y de los elementos del circuito hasta valores dentro de los intervalos prácticos. Si bien el escalamiento de magnitud deja inalterada la respuesta en frecuencia de un circuito, el escalamiento de la frecuencia desplaza la respuesta en frecuencia hacia arriba o hacia abajo del espectro de la misma.

14.9.1 Escalamiento de magnitud

El **escalamiento de magnitud** es el proceso de incrementar todas las impedancias en una red por un factor y permanece invariable la respuesta en frecuencia.

Recuérdese que las impedancias de los elementos individuales R , L y C están dadas por,

$$\mathbf{Z}_R = R, \quad \mathbf{Z}_L = j\omega L, \quad \mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (14.78)$$

En el escalamiento de magnitud se multiplica la impedancia de cada elemento de circuito por un factor K_m y se deja que la frecuencia permanezca constante. Esto origina que las nuevas impedancias correspondan a,

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}'_R &= K_m \mathbf{Z}_R = K_m R, & \mathbf{Z}'_L &= K_m \mathbf{Z}_L = j\omega K_m L \\ \mathbf{Z}'_C &= K_m \mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C / K_m} \end{aligned} \quad (14.79)$$

Al comparar la ecuación (14.79) con la (14.78) se observan los siguientes cambios en los valores de los elementos: $R \rightarrow K_m R$, $L \rightarrow K_m L$ y $C \rightarrow C / K_m$. Por lo tanto, en el escalamiento de magnitud, los nuevos valores de los elementos y de la frecuencia son

$$\boxed{\begin{aligned} R' &= K_m R, & L' &= K_m L \\ C' &= \frac{C}{K_m}, & \omega' &= \omega \end{aligned}} \quad (14.80)$$

Los nuevos valores son las variables primas y las variables originales son los valores anteriores. Considérese el circuito RLC en serie o en paralelo. Ahora se tiene

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{K_m LC / K_m}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \quad (14.81)$$

la cual muestra que la frecuencia resonante, como se esperaba, no ha cambiado. De manera similar, el factor de calidad y el ancho de banda no están afectados por el escalamiento de magnitud. Además, este escalamiento no afecta las funciones de transferencia de las ecuaciones (14.2a) y (14.2b), que son cantidades adimensionales.

14.9.2 Escalamiento de frecuencia

El **escalamiento de frecuencia** es el proceso de correr la respuesta en frecuencia de una red por arriba o abajo del eje de frecuencia mientras se mantiene igual la impedancia.

El escalamiento de frecuencia se consigue multiplicando ésta por un factor K_f mientras se mantiene la impedancia igual.

El escalamiento de frecuencia es equivalente a modificar de nuevo al eje de la frecuencia de un diagrama de respuesta en frecuencia. Resulta necesario cuando se trasladan frecuencias como la resonante, la de esquina o el ancho de banda, etcétera, a un nivel verdadero. Es posible recurrir a él para llevar los valores de la capacitancia y de la inductancia a un rango en el que sea conveniente trabajar con ellos.

A partir de la ecuación (14.78) se ve que la impedancia de L y C dependen de la frecuencia. Si se aplica el escalamiento de frecuencia a $\mathbf{Z}_L(\omega)$ y $\mathbf{Z}_C(\omega)$ en la ecuación (14.78), se obtiene

$$\mathbf{Z}_L = j(\omega K_f)L' = j\omega L \quad \Rightarrow \quad L' = \frac{L}{K_f} \quad (14.82a)$$

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j(\omega K_f)C'} = \frac{1}{j\omega C} \quad \Rightarrow \quad C' = \frac{C}{K_f} \quad (14.82b)$$

puesto que las impedancias de la bobina y del capacitor deben permanecer iguales después del escalamiento de frecuencia. Nótese los siguientes cambios en los valores de los elementos: $L \rightarrow L/K_f$ y $C \rightarrow C/K_f$. El valor de R no se afecta, ya que su impedancia no depende de la frecuencia. Así, en el escalamiento de frecuencia, los nuevos valores de los elementos y de la frecuencia son

$$\boxed{\begin{array}{ll} R' = R, & L' = \frac{L}{K_f} \\ C' = \frac{C}{K_f}, & \omega' = K_f \omega \end{array}} \quad (14.83)$$

También en este caso, si se considera el circuito RLC en serie o en paralelo, para la frecuencia resonante,

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{(L/K_f)(C/K_f)}} = \frac{K_f}{\sqrt{LC}} = K_f \omega_0 \quad (14.84)$$

y para el ancho de banda,

$$B' = K_f B \quad (14.85)$$

sin embargo, el factor de calidad permanece igual ($Q' = Q$).

14.9.3 Escalamiento de magnitud y de frecuencia

Si un circuito se escala en magnitud y en frecuencia al mismo tiempo, entonces

$$\boxed{\begin{array}{ll} R' = K_m R, & L' = \frac{K_m}{K_f} L \\ C' = \frac{1}{K_m K_f} C, & \omega' = K_f \omega \end{array}} \quad (14.86)$$

Estas son fórmulas más generales que las de las ecuaciones (14.80) y (14.83). Se establece $K_m = 1$ en la ecuación (14.86) cuando no hay escalamiento de magnitud, o $K_f = 1$ cuando no hay escalamiento de frecuencia.

Ejemplo 14.14

Un filtro pasabajas Butterworth de cuarto orden se muestra en la figura 14.48a). El filtro se diseña de modo tal que la frecuencia de corte es $\omega_c = 1$ rad/s. Escale el circuito para una frecuencia de corte de 50 kHz; utilice resistencias de 10 k Ω .

Solución: Si la frecuencia de corte se desplaza desde $\omega_c = 1$ rad/s hasta $\omega_c = 2\pi(50)$ krad/s, entonces el factor de escala de frecuencia es

$$K_f = \frac{\omega'_c}{\omega_c} = \frac{100\pi \times 10^3}{1} = \pi \times 10^5$$

 


Figura 14.48 Ejemplo 14.14: a) filtro pasabajas Butterworth normalizado, b) versión escalada del mismo filtro pasabajas.

Además, si cada resistor de 1Ω se va a reemplazar por uno de $10 \text{ k}\Omega$, entonces el factor de escala de magnitud debe ser

$$K_m = \frac{R'}{R} = \frac{10 \times 10^3}{1} = 10^4$$

Se utiliza la ecuación (14.86),

$$L'_1 = \frac{K_m}{K_f} L_1 = \frac{10^4}{\pi \times 10^5} (1.848) = 58.82 \text{ mH}$$

$$L'_2 = \frac{K_m}{K_f} L_2 = \frac{10^4}{\pi \times 10^5} (0.765) = 24.35 \text{ mH}$$

$$C'_1 = \frac{C_1}{K_m K_f} = \frac{0.765}{\pi \times 10^9} = 243.5 \text{ pF}$$

$$C'_2 = \frac{C_2}{K_m K_f} = \frac{1.848}{\pi \times 10^9} = 588.2 \text{ pF}$$

El circuito escalado es como se muestra en la figura 14.48b). Este circuito utiliza valores prácticos y proporcionará la misma función de transferencia que el prototipo de la figura 14.48a), pero desplazado en frecuencia.

Un filtro Butterworth de tercer orden normalizado a $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$ se muestra en la figura 14.49. Escale el circuito hasta una frecuencia de corte de 10 kHz . Utilice capacitores de 15 nF .

Respuesta: $R'_1 = R'_2 = 1.061 \text{ k}\Omega$, $C'_1 = C'_2 = 15 \text{ nF}$, $L' = 33.77 \text{ mH}$.

Problema de práctica 14.14

 


Figura 14.49 Para el problema de práctica 14.14.

14.10 Respuesta en frecuencia utilizando PSpice

PSpice es una herramienta útil en las manos del diseñador moderno de circuitos para obtener la respuesta en frecuencia de circuitos. La respuesta en frecuencia se obtiene utilizando el AC Sweep como se explica en la sección D.5 (apéndice D). Esto requiere que se especifique *Total Pts*, *Start Freq*, *End Freq* y el tipo de barrido en el cuadro de diálogo denominada AC Sweep. *Total Pts* es el número de puntos en el barrido de frecuencia, y *Start Freq* y *End Freq* son, respectivamente, las frecuencias de inicio y final en hertz. Con el fin de conocer qué frecuencias elegir para *Start Freq* y *End Freq*, se debe tener idea del intervalo de frecuencia de interés, haciendo un bosquejo aproximado de la respuesta en frecuencia. En un circuito complejo donde esto quizá no sea posible, resultaría viable utilizar un método de ensayo y error.

Existen tres tipos de barrido:

Lineal: La frecuencia se varía linealmente desde *Start Freq* hasta *End Freq* con *Total Pts* (o respuestas) uniformemente espaciados.

Octava: La frecuencia se barre logarítmicamente mediante octavas desde *Start Freq* hasta *End Freq* con *Total Pts* por octava. Una octava es un factor de 2 (esto es, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16).

Década: La frecuencia se varía logarítmicamente por décadas desde *Start Freq* hasta *End Freq* con *Total Pts* por década. Una década es un factor de 10 (esto es, desde 2 hasta 20 Hz, desde 20 hasta 200 Hz, desde 200 Hz hasta 2 kHz).

Es mejor utilizar un barrido lineal cuando se muestra una gama estrecha de frecuencias de interés: puesto que un barrido lineal presenta bien la gama de frecuencias en un intervalo estrecho. De manera inversa, resulta mejor utilizar un barrido logarítmico (octava o década) para exhibir una amplia gama de frecuencias de interés, si se utiliza barrido lineal para una gama amplia, todos los datos se acumulan en el extremo de alta o de baja frecuencia y los datos son insuficientes en el otro extremo.

Con las especificaciones anteriores, *PSpice* efectúa un análisis senoidal en estado estable del circuito conforme la frecuencia de todas las fuentes independientes varía (o pasa) desde *Start Freq* hasta *End Freq*.

El programa *PSpice A/D* genera una salida gráfica. El tipo de datos de salida puede especificarse en la *Trace Command Box*, si se agrega uno de los siguientes sufijos a V o a I:

- M Amplitud de la senoide.
- P Fase de la senoide.
- dB Amplitud de la senoide en decibeles, es decir, $20 \log_{10}$ (amplitud).

Ejemplo 14.15

Determine la respuesta en frecuencia del circuito que se muestra en la figura 14.50.

 


Figura 14.50 Para el ejemplo 14.15.

Solución: Se considera que la tensión de salida v_s es una senoide de 1 V de amplitud y 0° de fase. La figura 14.51 es un diagrama del circuito. El capacitor se gira 270° en contra de las manecillas del reloj para asegurar que la terminal 1 (la terminal positiva) se ubique en la parte superior. El marcador de tensión se inserta para la tensión de salida a través del capacitor. Para efectuar un barrido lineal correspondiente a $1 < f < 1\,000$ Hz con 50 puntos, se elige **Analysis/Setup/AC Sweep, DCLICK Linear**, se tecldea 50 en la caja *Total Pts*, 1 en la caja *Start Freq* y 1 000 en la caja *End Freq*. Después de guardar el archivo, se elige **Analysis/Simulate** para simular el circuito. Si no hay errores, la ventana de *PSpice A/D* exhibirá la gráfica de $V(C1:1)$, que es la misma que V_o o $H(\omega) = V_o/1$, como se indica en la figura 14.52a). Esta es la gráfica de la magnitud, ya que $V(C1:1)$ es lo mismo que $VM(C1:1)$. Para obtener la gráfica de la fase, se elige **Trace/Add** en el menú de *PSpice A/D* y se tecldea $VP(C1:1)$ en el cuadro **Trace Command**. En la figura 14.52b) se presenta el resultado. En forma manual, la función de transferencia es,

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{1\,000}{9\,000 + j\omega 8}$$

o sea

$$H(\omega) = \frac{1}{9 + j16\pi \times 10^{-3}}$$

lo que muestra que el circuito es un filtro pasabajos como se muestra en la figura 14.52. Obsérvese que las gráficas de la figura 14.52 son similares a las de la figura 14.3 (note

 


Figura 14.51 Diagrama para el circuito de la figura 14.50.

 


Figura 14.52 Para el ejemplo 14.15: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase de la respuesta en frecuencia.

que el eje horizontal en la figura 14.52 es logarítmico mientras que el eje horizontal de la figura 14.3 es lineal).

Obtenga la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 14.53 con PSpice. Utilice un barrido de frecuencia lineal y considere $1 < f < 1\,000$ Hz con 100 puntos.

Problema de práctica 14.15

Respuesta: Véase la figura 14.54.

 


Figura 14.53 Para el problema de práctica 14.15.

 


Figura 14.54 Para el problema de práctica 14.15: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase de la respuesta en frecuencia.

Utilice PSpice para generar los diagramas de Bode de ganancia y de fase de V , en el circuito de la figura 14.55.

Ejemplo 14.16

Solución: El circuito que se analizó en el ejemplo 14.15 es de primer orden, en tanto que el de este ejemplo es de segundo orden. Puesto que interesan los diagramas de Bode, se usa el barrido de frecuencia por década para $300 < f < 3\,000$ Hz con 50 puntos por década. Se elige este intervalo debido a que se sabe que la frecuencia resonante del circuito está dentro del intervalo. Recuérdese que,

 


Figura 14.55 Para el ejemplo 14.16.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5 \text{ krad/s} \quad \text{o} \quad f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = 795.8 \text{ Hz}$$

Después de dibujar el circuito como en la figura 14.55, elegimos **Analysis/Setup/AC Sweep, DCLICK Decade**, tecleamos 50 como en la caja *Total Pts*, 300 como la correspondiente a *Start Freq*, y 3 000 como la caja *End Freq*. Después de guardar el archivo, los simulamos al elegir **Analysis/Simulate**. Esto automáticamente traerá la ventana PSpice A/D y desplegará V(C1:1), si no hay errores. Puesto que estamos interesados en

 


Figura 14.56 Para el ejemplo 14.16: *a)* diagrama de Bode, *b)* diagrama de fase de la respuesta.

el diagrama de Bode, elegimos **Trace/Add** en el menú *PSpice A/D* y tecleamos **dB(V(C1:1))** en la caja **Trace Command**. El resultado es el diagrama de magnitud de Bode de la figura 14.56*a*). En cuanto al diagrama de fase, elegimos **Trace/Add** en el menú *PSpice A/D* y tecleamos **VP(C1:1)** en la caja **Trace Command**. El resultado es el diagrama de fase de Bode de la figura 14.56*b*). Observe que los diagramas confirman la frecuencia resonante de 795.8 Hz.

Problema de práctica 14.16

Considere la red de la figura 14.57 y utilice *PSpice* para obtener los diagramas de Bode para V_o para una frecuencia desde 1 hasta 100 kHz con 20 puntos por década.

 


Figura 14.57 Para el problema de práctica 14.16.

Respuesta: Véase la figura 14.58.

 


Figura 14.58 Para el problema de práctica 14.16. *a)* diagrama de magnitud de Bode, *b)* diagrama de fase de Bode.

14.11 Computación con MATLAB

MATLAB es un paquete de software utilizado ampliamente en computación y simulación en ingeniería. En el apéndice E se ofrece al principiante una revisión de *MATLAB*. Esta sección muestra cómo utilizar el software para llevar a cabo de manera numérica la mayoría de las operaciones que se presentan en este capítulo y en el 15. La clave para describir un sistema en *MATLAB* es especificar el numerador (num) y el denominador (den) de la función de transferencia del sistema. Una vez que esto se ha llevado a cabo, se

pueden utilizar algunos comandos de *MATLAB* para obtener los diagramas de Bode del sistema (respuesta en frecuencia) y la respuesta del sistema a una entrada determinada.

El comando **bode** genera los diagramas de Bode (tanto en magnitud como en fase) de una función de transferencia $H(s)$ determinada. El formato del comando es **bode** (num, den), donde num es el numerador de $H(s)$ y den es su denominador. El rango de frecuencias y el número de puntos se seleccionan de manera automática. Por ejemplo, considérese la función de transferencia en ejemplo 14.3. Es mejor escribir primero el numerador y el denominador en forma polinomial.

$$\text{Por lo tanto, } H(s) = \frac{200j\omega}{(j\omega + 2)(j\omega + 10)} = \frac{200s}{s^2 + 12s + 20}, \quad s = j\omega$$

Utilizando los comandos siguientes se generan los diagramas de Bode como se muestra en la figura 14.59. Si es necesario, se puede incluir el comando **logspace** para generar una frecuencia espaciada logarítmicamente y se puede utilizar el comando **semilogx** para generar una escala semilogarítmica.

```
>> num = [200 0]; % specify the numerator of H(s)
>> den = [1 12 20]; % specify the denominator of H(s)
>> bode(num, den); % determine and draw Bode plots
```

La respuesta escalón $y(t)$ de un sistema es la salida cuando la entrada $x(t)$ es la función de escalón unitario. El comando **step** grafica la respuesta escalón de un sistema, dados el numerador y el denominador de la función de transferencia de dicho sistema. El rango de tiempo y el número de puntos se seleccionan de manera automática. Por ejemplo, considérese un sistema de segundo orden con la función de transferencia,

$$H(s) = \frac{12}{s^2 + 3s + 12}$$

Se obtiene la respuesta de escalón del sistema que se muestra en la figura 14.60 utilizando los comandos siguientes,

```
>> n = 12;
>> d = [1 3 12];
>> step(n,d);
```

Se puede verificar el diagrama de la figura 14.60, obteniendo $y(t) = x(t) * u(t)$ o $Y(s) = X(s)H(s)$.

El comando **lsim** es más general que el **step**. Este calcula la respuesta en el tiempo de un sistema a cualquier señal de entrada arbitraria. El formato del comando es $y = \text{lsim}(\text{num}, \text{den}, x, t)$, donde $x(t)$ es la señal de entrada, t es el vector tiempo y $y(t)$ es la salida generada. Por ejemplo, supóngase que un sistema se describe por la función de transferencia,

$$H(s) = \frac{s + 4}{s^3 + 2s^2 + 5s + 10}$$

Para encontrar la respuesta $y(t)$ del sistema a la entrada $x(t) = 10e^{-t}u(t)$, se usan los comandos de *MATLAB* siguientes. Tanto la respuesta $y(t)$ como la entrada $x(t)$ están graficadas en la figura 14.61.

```
>> t = 0:0.02:5; % time vector 0 < t < 5 with increment 0.02
>> x = 10*exp(-t);
>> num = [1 4];
>> den = [1 2 5 10];
>> y = lsim(num,den,x,t);
>> plot(t,x,t,y)
```

 


Figura 14.59 Diagramas de magnitud y de fase.

 


Figura 14.60 La respuesta escalón de $H(s) = 12/(s^2 + 3s + 12)$.

 


Figura 14.61 Respuesta del sistema descrito por $H(s) = (s + 4)/(s^2 + 2s^2 + 5s + 10)$ a una entrada exponencial.

14.12 †Aplicaciones

Los circuitos resonantes y los filtros se usan ampliamente, en particular en la electrónica, los sistemas de potencia y los sistemas de comunicación. Por ejemplo, un filtro de muesca (rechazabanda) con una frecuencia de corte en 60 Hz puede utilizarse para eliminar el ruido de la línea de potencia de 60 Hz en diversos circuitos electrónicos de comunicaciones. El filtrado de las señales en los sistemas de comunicaciones es necesario para seleccionar la señal deseada, entre una gran cantidad de señales, en el mismo rango (como en el caso de los receptores de radio que se explicarán más adelante), y para minimizar también los efectos de ruido e interferencia en la señal deseada. En esta sección se considerará una de las aplicaciones prácticas de los circuitos resonantes y dos aplicaciones de los filtros. El objetivo de cada aplicación no es comprender los detalles de cómo trabaja cada dispositivo, sino ver la forma en que los circuitos considerados en este capítulo se aplican en los dispositivos prácticos.

14.12.1 Receptor de radio

Los circuitos resonantes en serie y en paralelo se emplean comúnmente en los receptores de radio y de televisión para sintonizar las estaciones y separar la señal de audio de la onda portadora de radiofrecuencia. Como ejemplo, considérese el diagrama de bloques de un receptor de radio de AM que se muestra en la figura 14.62. Las ondas de radio entrantes de amplitud modulada (miles de ellas a diferentes frecuencias provenientes de distintas estaciones transmisoras) se reciben por medio de la antena. Se necesita un circuito resonante (o un filtro pasabanda) para sintonizar sólo una de las ondas entrantes. La señal elegida es débil y se amplifica por etapas con objeto de lograr una onda de audiofrecuencia audible. De ese modo, se tiene el amplificador de radiofrecuencia (RF) para amplificar la señal radiada que se eligió, el amplificador de frecuencia intermedia (FI) con el objeto de amplificar una señal generada internamente basada en la señal de RF, y el amplificador de audio para amplificar la señal de audible justo antes de llegar al altavoz. Resulta mucho más sencillo amplificar la señal en tres etapas que construir un amplificador para proporcionar la misma amplificación para toda la banda completa.

El tipo de receptor de AM que se presenta en la figura 14.62 se conoce como *receptor superheterodino*. En los primeros años del desarrollo del radio, cada etapa de amplificación tenía que sintonizarse a la frecuencia de la señal entrante. De este modo, cada etapa debe tener varios circuitos sintonizados para cubrir la banda completa de AM (540

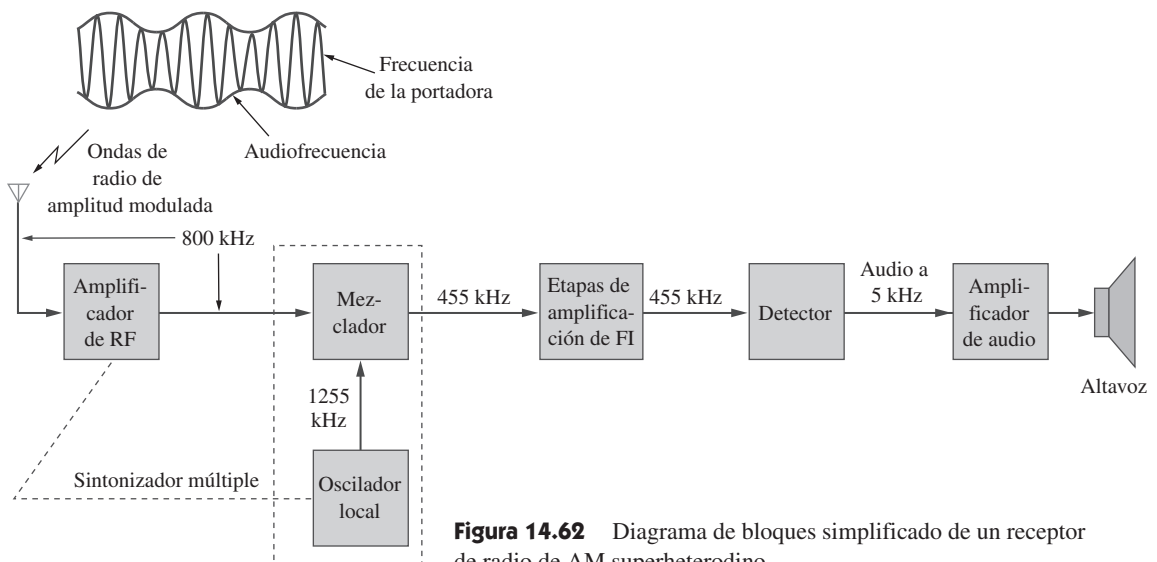


Figura 14.62 Diagrama de bloques simplificado de un receptor de radio de AM superheterodino.

a 1 600 kHz). A fin de evitar el problema de tener varios circuitos resonantes, los receptores modernos utilizan un *mezclador de frecuencias* o *circuito heterodino*, que produce siempre la misma señal FI (445 kHz), pero que retiene las frecuencias de audio que transporta la señal de entrada. Para producir la frecuencia FI constante, se acoplan mecánicamente entre sí los rotores de dos capacitores variables independientes, de modo que puedan rotar simultáneamente con un solo control; esto se conoce como *sintonía simultánea*. Un *oscilador local* en sintonía con el amplificador de RF produce una señal RF que se combina con la onda entrante mediante un mezclador de frecuencia, para producir una señal de salida que contiene la suma y la diferencia de las frecuencias de las dos señales. Por ejemplo, si el circuito resonante se sintoniza para recibir una señal entrante de 800 kHz, el oscilador local debe producir una señal de 1 255 kHz, de modo que la suma ($1\,255 + 800 = 2\,055$ kHz) y la diferencia ($1\,255 - 800 = 455$ kHz) de frecuencias estén disponibles a la salida del mezclador. Sin embargo, en la práctica sólo se utiliza la diferencia de frecuencias de 455 kHz. Esta es la única frecuencia a la cual se sintonizan todas las etapas de amplificador de FI, independientemente de la estación sintonizada. La señal de audio original (que contiene la “inteligencia”) se extrae en la etapa del detector. Este elimina básicamente la señal de FI y deja la señal de audio, la cual se amplifica para accionar el altavoz que actúa como un transductor al convertir la señal eléctrica en sonido.

El principal interés aquí es el circuito sintonizador para el receptor de radio de AM. La operación del receptor de radio de FM es diferente de la del receptor de AM analizado aquí, y en un rango de frecuencias muy diferente, sin embargo, la sintonización resulta similar.

El circuito resonante o sintonizador de un radio de AM se muestra en la figura 14.63. Dado que $L = 1\ \mu\text{H}$, ¿cuál debe ser el rango de C , para obtener la frecuencia resonante ajustable desde un extremo de la banda de AM hasta el otro?

Solución: El rango de frecuencia para la transmisión de AM es de 540 hasta 1 600 kHz. Se consideran los extremos inferior y superior de la banda. Puesto que el circuito resonante de la figura 14.63 es de tipo paralelo, se aplican las ideas presentadas en la sección 14.6. Según la ecuación (14.44),

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

o sea

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L}$$

En el extremo superior de la banda de AM, $f_0 = 1\,600$ kHz y la C correspondiente es

$$C_1 = \frac{1}{4\pi^2 \times 1\,600^2 \times 10^6 \times 10^{-6}} = 9.9\ \text{nF}$$

En el extremo inferior de la banda de AM, $f_0 = 540$ kHz y la C correspondiente es

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 \times 540^2 \times 10^6 \times 10^{-6}} = 86.9\ \text{nF}$$

Por lo tanto, C debe ser un capacitor ajustable (de sintonización múltiple) que varía de 9.9 a 86.9 nF.

Para un receptor de radio de FM, la onda de entrada está en el rango de frecuencia de 88 a 108 MHz. El circuito sintonizador es un circuito RLC en paralelo con una bobina de $4\ \mu\text{H}$. Calcule el rango del capacitor variable que se necesita para cubrir la banda completa.

Respuesta: Desde 0.543 pF a 0.818 pF.

Ejemplo 14.17

 


Figura 14.63 El circuito sintonizador para el ejemplo 14.17

Problema de práctica 14.17

14.12.2 Teléfono de tonos por teclas

Una aplicación típica de filtrado es el aparato telefónico de tonos por teclas que se muestra en la figura 14.64. El teclado cuenta con 12 botones arreglados en cuatro hileras y tres columnas. El arreglo proporciona 12 distintas señales y utiliza siete tonos divididos en dos grupos: el grupo de baja frecuencia (697 a 941 Hz) y el de alta frecuencia (1 209 a 1 477 Hz). Al oprimir un botón se genera una suma de dos senoides correspondiente a su único par de frecuencias. Por ejemplo, al oprimir el botón del número 6 se generan tonos senoidales con frecuencias de 770 Hz y de 1 477 Hz.

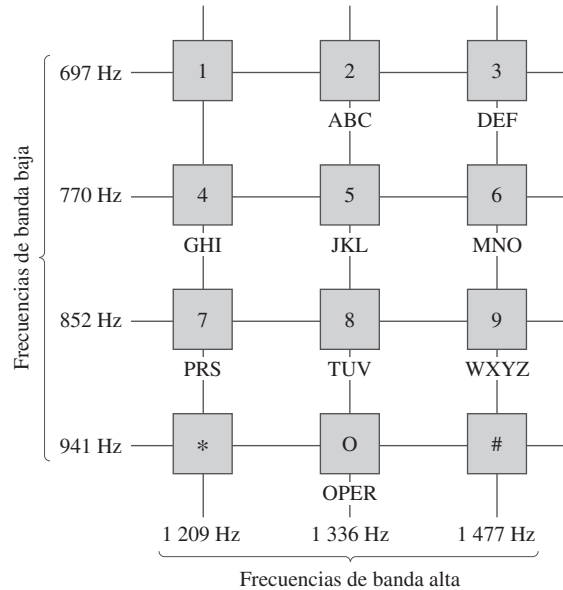


Figura 14.64 Asignaciones de frecuencia para el marcado de tonos por teclas. G. Daryanani, *Principles of Active Network Synthesis and Design*, p. 79, ©1976. Reproducida con autorización de John Wiley & Sons, Inc.

Cuando el que llama marca un número telefónico se transmite un número de señales a la central telefónica, donde las señales de tonos por teclas se decodifican para detectar las frecuencias que contienen. La figura 14.65 muestra el diagrama de bloques del esquema de detección. Las señales se amplifican primero y se separan en grupos respectivos mediante filtros pasabajos (PB) y pasaaltas (PA). Los limitadores (L) se utilizan para convertir los tonos independientes en ondas cuadradas. Los tonos individuales se identifican si se utilizan siete filtros pasabanda (PBN), se deja pasar en cada filtro un

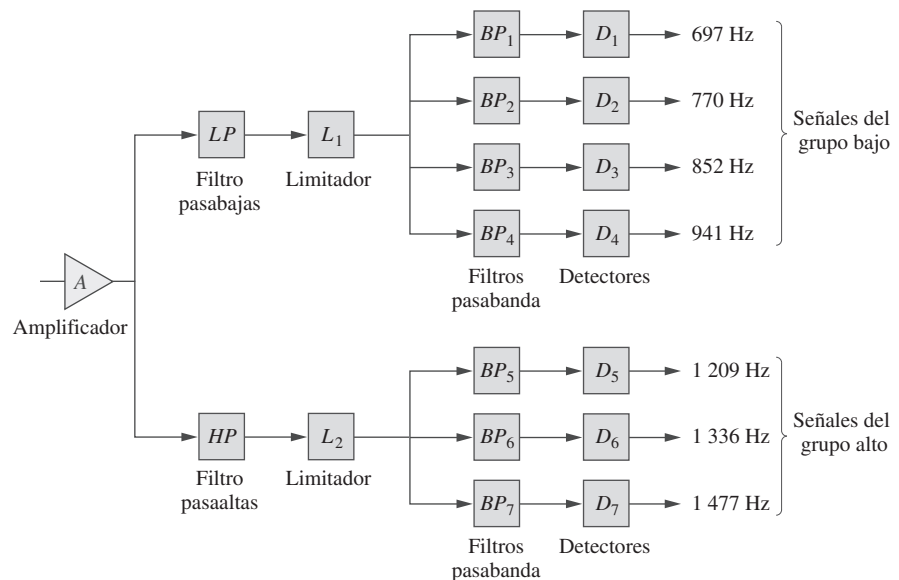


Figura 14.65 Diagrama de bloques del esquema de detección. G. Daryanani, *Principles of Active Network Synthesis and Design*, ©1976, p. 79. Reproducida con permiso de John Wiley & Sons.

tono y se rechazan los demás. A cada filtro le sigue un detector (D), que se energiza cuando su tensión de entrada excede cierto nivel. Las salidas de los detectores proporcionan las señales de cd requeridas que se necesitan mediante el sistema de conmutación para conectar al que llama con el que recibe la llamada.

Utilizando el resistor estándar de 600Ω que se emplea en los circuitos telefónicos y un circuito serie RLC en serie, diseñe el filtro pasabanda BP_2 de la figura 14.65.

Solución: El filtro pasabanda es el circuito RLC en serie de la figura 14.35. Puesto que BP_2 deja pasar las frecuencias de 697 Hz hasta 852 Hz y está centrado en $f_0 = 770$ Hz, su ancho de banda es,

$$B = 2\pi (f_2 - f_1) = 2\pi (852 - 697) = 973.89 \text{ rad/s}$$

Según la ecuación (14.39),

$$L = \frac{R}{B} = \frac{600}{973.89} = 0.616 \text{ H}$$

De la ecuación (14.27) o la ecuación (14.55),

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \times 770^2 \times 0.616} = 69.36 \text{ nF}$$

Repita el ejemplo 14.18 para el filtro pasabanda BP_6 .

Respuesta: 356 mH, 39.83 nF.

14.12.3 Red de separación de tonos

Otra aplicación común de los filtros es la *red de separación* que acopla un amplificador de audio a los altavoces de frecuencias alta y baja, como se muestra en la figura 14.66a). La red consta básicamente de un filtro RC pasaaltas y de un filtro RL pasabajas. Dirige las frecuencias mayores a una frecuencia de cruce determinada f_c hacia el altavoz de alta frecuencia, y las frecuencias menores a f_c al altavoz de bajas frecuencias. Estos altavoces se han diseñado para obtener ciertas respuestas en frecuencia. El de bajas frecuencias (*woofer*) se diseña para reproducir la parte baja del espectro de frecuencia, hasta aproximadamente 3 kHz. El altavoz de frecuencias altas (*tweeter*) puede reproducir frecuencias de audio desde cerca de 3 kHz hasta casi 20 kHz. Es posible combinar los dos tipos de altavoces para reproducir el rango de audio completo de interés y proporcionar la óptima respuesta en frecuencia.

Al sustituir al amplificador con una fuente de tensión, el circuito equivalente se muestra en la figura 14.66b), donde los altavoces se modelan mediante resistencias. Como un filtro pasaaltas, la función de transferencia V_1/V_s está dada por

$$H_1(\omega) = \frac{V_1}{V_s} = \frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_1 C} \tag{14.87}$$

De manera similar, la función de transferencia del filtro pasabajas está dada por

$$H_2(\omega) = \frac{V_2}{V_s} = \frac{R_2}{R_2 + j\omega L} \tag{14.88}$$

Los valores de R_1 , R_2 , L y C pueden elegirse de modo tal que los dos filtros tengan la misma frecuencia de corte, lo que se conoce como la *frecuencia de cruce*, tal como se indica en la figura 14.67.

El principio que está detrás de la red de separación se utiliza también en el circuito resonante de un receptor de televisión, donde es necesario separar las bandas de video y

Ejemplo 14.18

Problema de práctica 14.18

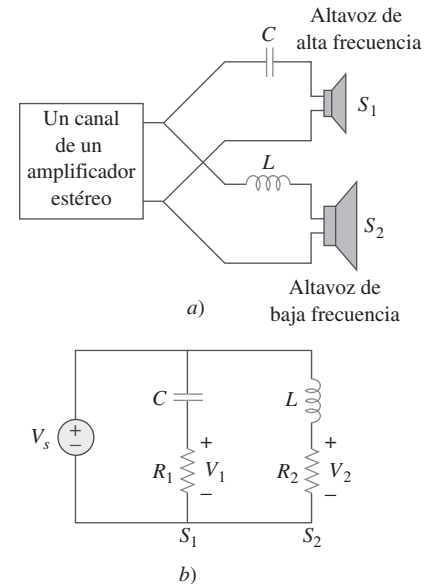


Figura 14.66 a) Red de separación para dos altavoces, b) modelo equivalente.

 


Figura 14.67 Respuestas en frecuencia de la red de separación de la figura 14.66.

de audio de las frecuencias portadoras de RF. La banda de frecuencia inferior (información de la imagen en el espectro de aproximadamente 30 Hz hasta casi 4 MHz) se canaliza hacia el amplificador de video del receptor, en tanto que la banda de alta frecuencia (información del sonido cerca de 4.5 MHz) se canaliza hacia el amplificador de sonido del receptor.

Ejemplo 14.19

En la red de separación de la figura 14.66, suponga que cada altavoz actúa como una resistencia de 6Ω . Determine C y L si la frecuencia de corte corresponde a 2.5 kHz.

Solución: Para el filtro pasaaltas,

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{1}{R_1 C}$$

o sea
$$C = \frac{1}{2\pi f_c R_1} = \frac{1}{2\pi \times 2.5 \times 10^3 \times 6} = 10.61 \mu\text{F}$$

Para el filtro pasabajas,

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{R_2}{L}$$

o sea
$$L = \frac{R_2}{2\pi f_c} = \frac{6}{2\pi \times 2.5 \times 10^3} = 382 \mu\text{H}$$

Problema de práctica 14.19

Si cada altavoz de la figura 14.66 tiene una resistencia de 8Ω y $C = 10 \mu\text{F}$, determine L y la frecuencia de separación.

Respuesta: 0.64 mH, 1.989 kHz.

14.13 Resumen

1. La función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ es la relación entre la respuesta de salida $\mathbf{Y}(\omega)$ y la excitación de entrada $\mathbf{X}(\omega)$; esto es, $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{Y}(\omega)/\mathbf{X}(\omega)$.
2. La respuesta en frecuencia es la variación de la función de transferencia respecto a la frecuencia.
3. Los ceros de una función de transferencia $\mathbf{H}(s)$ son los valores de $s = j\omega$ que hacen que $H(s) = 0$, en tanto que los polos son los valores de s que hacen que $H(s) \rightarrow \infty$.
4. El decibel es una unidad de ganancia logarítmica. Para una ganancia de tensión o corriente G , su equivalente en decibels es $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} G$.
5. Los diagramas de Bode son diagramas semilogarítmicos de la magnitud y de la fase de la función de transferencia, conforme varía la frecuencia. Las aproximaciones de línea recta de H (en dB) y ϕ (en grados) se grafican utilizando las frecuencias de esquina definidas por los polos y los ceros de $\mathbf{H}(\omega)$.
6. La frecuencia de resonancia es aquella a la cual se anula la parte imaginaria de la función de transferencia. Para circuitos RLC en serie y en paralelo,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

7. Las frecuencias de media potencia (ω_1 , ω_2) son aquellas a las cuales la potencia disipada corresponde a la mitad de la que se

disipa a la frecuencia resonante. La media geométrica entre las frecuencias de media potencia es la frecuencia resonante o

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

8. El ancho de banda es el rango de frecuencia entre las frecuencias de media potencia:

$$B = \omega_2 - \omega_1$$

9. El factor de calidad es una medida de la agudeza del pico de resonancia. Es la relación entre la frecuencia resonante (angular) y el ancho de banda,

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

10. Un filtro es un circuito diseñado para dejar pasar una banda de frecuencias y rechazar otras. Los filtros pasivos se construyen con resistencias, capacitores y bobinas. Los filtros activos se construyen con resistencias, capacitores y un dispositivo activo, usualmente un amplificador operacional.
11. Cuatro tipos comunes de filtros son: pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda. Un filtro pasabajas deja pasar sólo las señales cuyas frecuencias estén por debajo de la frecuencia de corte ω_c . Un filtro pasaaltas deja pasar únicamente las señales cuyas frecuencias se encuentran arriba de la frecuencia de corte

ω_c . Un filtro pasabanda deja pasar sólo señales cuyas frecuencias se ubican dentro de un rango prescrito ($\omega_1 < \omega < \omega_2$). Un filtro rechazabanda deja pasar sólo las señales cuyas frecuencias están fuera de un rango determinado ($\omega_1 > \omega > \omega_2$).

12. El escalamiento es el proceso mediante el cual los valores de los elementos ideales se dimensionan en magnitud, mediante un factor K_m y/o se escalan en frecuencia mediante un factor K_f para producir valores reales.

$$R' = K_m R, \quad L' = \frac{K_m}{K_f} L, \quad C' = \frac{1}{K_m K_f} C$$

13. *PSpice* puede utilizarse para obtener la respuesta en frecuencia de un circuito, si se especifican un rango de frecuencia para la

respuesta y el número deseado de puntos dentro de los rangos especificados en el barrido en CA (AC Sweep.)

14. El receptor de radio, una aplicación práctica en los circuitos resonantes, emplea un circuito resonante pasabanda, para sintonizar una frecuencia entre todas las señales de las radiodifusoras que capta la antena.
15. El teléfono de tonos por teclas y la red de separación de frecuencias son dos aplicaciones comunes de los filtros. El primero emplea filtros para separar tonos de frecuencias diferentes a fin de activar interruptores electrónicos. La red de separación selecciona las señales en distintos rangos de frecuencia, de manera que puedan dirigirse a diferentes dispositivos como los sistemas de altavoces de frecuencias alta y baja, respectivamente.

Preguntas de repaso

- 14.1 Un cero de la función de transferencia

$$H(s) = \frac{10(s + 1)}{(s + 2)(s + 3)}$$

está en

- a) 10 b) -1 c) -2 d) -3

- 14.2 En el diagrama de magnitud de Bode, la pendiente de $1/(5 + j\omega)^2$ para valores mayores de ω es

- a) 20 dB/década b) 40 dB/década
c) -40 dB/década d) -20 dB/década

- 14.3 En el diagrama de fase de Bode para $0.5 < \omega < 50$, la pendiente de $[1 + j10\omega - \omega^2/25]^2$ es

- a) 45°/década b) 90°/década
c) 135°/década d) 180°/década

- 14.4 ¿Cuánta inductancia es necesaria para tener resonancia a 5 kHz con una capacitancia de 12 nF?

- a) 2 652 H b) 11.844 H
c) 3.333 H d) 84.43 mH

- 14.5 La diferencia entre las frecuencias de media potencia se denomina:

- a) factor de calidad b) frecuencia resonante
c) ancho de banda d) frecuencia de corte

- 14.6 En un circuito *RLC* en serie, ¿cuál de estos factores de calidad tiene la curva de respuesta de magnitud más pronunciada cerca de la resonancia?

- a) $Q = 20$ b) $Q = 12$
c) $Q = 8$ d) $Q = 4$

- 14.7 En el circuito *RLC* en paralelo, el ancho de banda B es directamente proporcional a R .

- a) Cierto b) Falso

- 14.8 Cuando los elementos de un circuito *RLC* se escalan tanto en magnitud como en frecuencia, ¿cuál cualidad permanece inalterada?

- a) resistor b) frecuencia resonante
c) ancho de banda d) factor de calidad

- 14.9 ¿Qué tipo de filtro puede utilizarse para seleccionar una señal de una estación de radio en particular?

- a) pasabajas b) pasaaltas
c) pasabanda d) rechazabanda

- 14.10 Una fuente de tensión suministra una señal de amplitud constante, de 0 a 40 kHz, a un filtro pasabajas *RC*. La resistencia de carga, conectada en paralelo a través del capacitor, experimenta la tensión máxima en:

- a) cd b) 10 kHz
c) 20 kHz d) 40 kHz

Respuestas: 14.1b, 14.2c, 14.3d, 14.4d, 14.5c, 14.6a, 14.7b, 14.8d, 14.9c, 14.10a.

Problemas

Sección 14.2 Función de transferencia

- 14.1 Determine la función de transferencia V_o/V_i del circuito *RC* de la figura 14.68. Expresela utilizando $\omega_0 = 1/RC$.

 


Figura 14.68 Para el problema 14.1.

- 14.2 Use la figura 14.69 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar funciones de transferencia.

 


Figura 14.69 Para el problema 14.2.

- 14.3 Para el circuito mostrado en la figura 14.70, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $C_1 = 0.1 \text{ F}$ y $C_2 = 0.2 \text{ F}$, determine la función de transferencia $\mathbf{H}(s) = \mathbf{V}_o(s)/\mathbf{V}_i(s)$.



 


Figura 14.70 Para el problema 14.3.

 - 14.4 Encuentre la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{V}_o/\mathbf{V}_i$ de los circuitos que se muestran en la figura 14.71.




a)

 


b)

Figura 14.71 Para el problema 14.4.

 - 14.5 En cada uno de los circuitos mostrados en la figura 14.72, encuentre $\mathbf{H}(s) = \mathbf{V}_o(s)/\mathbf{V}_s(s)$.



a)

 

b)

Figura 14.72 Para el problema 14.5.

- 14.6 En el circuito mostrado en la figura 14.73, encuentre $\mathbf{H}(s) = \mathbf{I}_o(s)/\mathbf{I}_s(s)$.

 


Figura 14.73 Para el problema 14.6.

Sección 14.3 La escala de decibeles

- 14.7 Calcule $|\mathbf{H}(\omega)|$ si H_{dB} es igual a

a) 0.05dB b) -6.2 dB c) 104.7

- 14.8 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a calcular la magnitud en dB y en fase en grados de una variedad de funciones de transferencia en un simple valor de ω .

Sección 14.4 Diagramas de Bode

- 14.9 Una red en escalera tiene una ganancia de tensión de

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{10}{(1 + j\omega)(10 + j\omega)}$$

Dibuje los diagramas de Bode de la ganancia.

- 14.10 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los diagramas de magnitud y fase de Bode de una función de transferencia dada en términos de ω .

- 14.11 Dibuje los diagramas de Bode de

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{0.2(10 + j\omega)}{j\omega(2 + j\omega)}$$

- 14.12 Una función de transferencia está dada por,

$$T(s) = \frac{100(s + 10)}{s(s + 10)}$$

Dibuje los diagramas de Bode de magnitud y de fase.

- 14.13 Construya los diagramas de Bode de

$$G(s) = \frac{0.1(s + 1)}{s^2(s + 10)}, \quad s = j\omega$$

- 14.14 Dibuje los diagramas de Bode de

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{250(j\omega + 1)}{j\omega(-\omega^2 + 10j\omega + 25)}$$

- 14.15 Construya los diagramas de Bode de magnitud y fase de

$$H(s) = \frac{2(s + 1)}{(s + 2)(s + 10)}, \quad s = j\omega$$

- 14.16 Dibuje los diagramas de Bode de magnitud y de fase de

$$H(s) = \frac{1.6}{s(s^2 + s + 16)}, \quad s = j\omega$$

- 14.17 Dibuje los diagramas de Bode de

$$G(s) = \frac{s}{(s + 2)^2(s + 1)}, \quad s = j\omega$$

- 14.18 Una red lineal tiene esta función de transferencia,

$$\mathbf{H}(s) = \frac{7s^2 + s + 4}{s^3 + 8s^2 + 14s + 5}, \quad s = j\omega$$

Utilice *MATLAB* u otro programa similar para graficar la magnitud y la fase (en grados) de la función de transferencia. Considere $0.1 < \omega < 10 \text{ rad/s}$.

- 14.19 Dibuje los diagramas de Bode asintóticos de magnitud y fase de

$$H(s) = \frac{80s}{(s + 10)(s + 20)(s + 40)}, \quad s = j\omega$$

14.20 Diseñe un problema más complicado que el 14.10 que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los diagramas de magnitud y fase de Bode de una función de transferencia dada en términos de $j\omega$. Incluya por lo menos una raíz repetida de segundo orden.

14.21 Dibuje el diagrama de Bode de magnitud de

$$H(s) = \frac{10s(s + 20)}{(s + 1)(s^2 + 60s + 400)}, \quad s = j\omega$$

14.22 Encuentre la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega)$ con el diagrama de magnitud de Bode que se muestra en la figura 14.74.

 


Figura 14.74 Para el problema 14.22.

14.23 El diagrama de magnitud de Bode de $\mathbf{H}(\omega)$ se muestra en la figura 14.75. Encuentre $\mathbf{H}(\omega)$.

 


Figura 14.75 Para el problema 14.23.

14.24 El diagrama de magnitud de la figura 14.76 representa la función de transferencia de un preamplificador. Encuentre $H(s)$.

 


Figura 14.76 Para el problema 14.24.

Sección 14.5 Resonancia en serie

14.25 Una red RLC en serie tiene $R = 2 \text{ k}\Omega$, $L = 40 \text{ mH}$ y $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$. Calcule la impedancia de la resonancia y a un cuarto, un medio, el doble y cuatro veces la frecuencia resonante.

14.26 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor ω_0 , Q y B en resonancia en circuitos RLC en serie.

14.27 Diseñe un circuito resonante RLC en serie con $\omega_0 = 40 \text{ rad/s}$ y $B = 10 \text{ rad/s}$.

14.28 Diseñe un circuito RLC en serie con $B = 20 \text{ rad/s}$ y $\omega_0 = 1\,000 \text{ rad/s}$. Encuentre la Q del circuito. Sea $R = 10 \text{ }\Omega$.

14.29 Sea $v_s = 20 \cos(at) \text{ V}$ en el circuito de la figura 14.77. Encuentre ω_0 , Q y B , vistos desde el capacitor.

 


Figura 14.77 Para el problema 14.29.

14.30 Un circuito que consiste en una bobina con inductancia de 10 mH y resistencia de $20 \text{ }\Omega$ está conectada en serie con un capacitor y un generador con un voltaje de 120 V rms . Encuentre:

- a) el valor de la capacitancia que provocará que el circuito entre en resonancia a 15 kHz
- b) la corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia
- c) la Q del circuito

Sección 14.6 Resonancia en paralelo

14.31 Diseñe un circuito RLC resonante en paralelo correspondiente a $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ y $Q = 20$. Calcule el ancho de banda del circuito. Considere $R = 10 \text{ }\Omega$.

14.32 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el factor de calidad, la frecuencia resonante y el ancho de banda de circuitos RLC en paralelo.

14.33 Un circuito resonante en paralelo con un factor de calidad de 120 tiene una frecuencia resonante de $6 \times 10^6 \text{ rad/s}$. Calcule el ancho de banda y las frecuencias de media potencia.

14.34 Un circuito RLC en paralelo resuena a 5.6 MHz , tiene una Q de 80 y una rama resistiva de $40 \text{ k}\Omega$. Determine los valores de L y C en las otras dos ramas.

14.35 Un circuito RLC en paralelo tiene una $R = 5 \text{ k}\Omega$, $L = 8 \text{ mH}$ y $C = 60 \text{ }\mu\text{F}$. Determine:

- a) la frecuencia de resonancia
- b) el ancho de banda
- c) el factor de calidad

14.36 Se espera que un circuito resonante RLC en paralelo tenga una admitancia de $25 \times 10^{-3} \text{ S}$ en la mitad de la banda, un factor de calidad de 80 y una frecuencia de resonancia de 200 krad/s . Calcule los valores de R , L y C . Determine el ancho de banda y las frecuencias de media potencia.

14.37 Repita el problema 14.25 si los elementos se conectan en paralelo.

14.38 Encuentre la frecuencia de resonancia del circuito de la figura 14.78.

 


Figura 14.78 Para el problema 14.38.

 


Figura 14.82 Para el problema 14.43.

14.39 En el circuito “tanque” de la figura 14.79, encuentre la frecuencia de resonancia.

 


Figura 14.79 Para los problemas 14.39, 14.71 y 14.91.

14.40 Un circuito resonante en paralelo tiene una resistencia de 2 kΩ y frecuencias de media potencia de 86 kHz y 90 kHz. Determine:

- a) capacitancia
- b) inductancia
- c) frecuencia de resonancia
- d) ancho de banda
- e) factor de calidad

14.41 Use la figura 14.80 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el factor de calidad, la frecuencia resonante y el ancho de banda en circuitos *RLC*.

 


Figura 14.80 Para el problema 14.41.

14.42 Para los circuitos de la figura 14.81, encuentre la frecuencia de resonancia ω_0 , el factor de calidad Q y el ancho de banda B .

 


Figura 14.81 Para el problema 14.42.

14.43 Calcule la frecuencia de resonancia de cada uno de los circuitos que se muestran en la figura 14.82.

***14.44** En el circuito de la figura 14.83, encuentre:
a) la frecuencia de resonancia ω_0
b) $Z_{ent}(\omega_0)$

 


Figura 14.83 Para el problema 14.44.

14.45 Para el circuito que se muestra en la figura 14.84, encuentre ω_0 , B y Q , vistos a partir de la tensión a través de la bobina.

 


Figura 14.84 Para el problema 14.45.

14.46 Para la red ilustrada en la figura 14.85, encuentre
a) la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{V}_o(\omega)/\mathbf{I}(\omega)$
b) la magnitud de \mathbf{H} en $\omega = 1$ rad/s

 


Figura 14.85 Para los problemas 14.46, 14.78 y 14.92.

Sección 14.7 Filtros pasivos

14.47 Demuestre que un circuito *LR* en serie es un filtro pasabajas si se toma la salida en la resistencia. Calcule la frecuencia de esquina f_c si $L = 2$ mH y $R = 10$ kΩ.

14.48 Determine la función de transferencia $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_s$ del circuito de la figura 14.86. Demuestre que el circuito es un filtro pasabajas.

* Un asterisco indica un problema difícil.

 


Figura 14.86 Para el problema 14.48.

14.49 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los filtros pasabajas descritos para funciones de transferencia.

14.50 Determine qué tipo de filtro es el de la figura 14.87. Calcule la frecuencia de corte f_c .

 


Figura 14.87 Para el problema 14.50.

14.51 Diseñe un filtro RL pasabajas que utilice una bobina de 40 mH y tenga una frecuencia de corte de 5 kHz.

14.52 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los filtros pasaalts pasivos.

14.53 Diseñe un filtro pasabanda tipo RLC en serie con frecuencias de corte de 10 kHz y 11 kHz. Suponiendo que $C = 80$ pF, encuentre R , L y Q .

14.54 Diseñe un filtro pasivo rechazabanda con $\omega_0 = 10$ rad/s y $Q = 20$.

14.55 Determine el rango de frecuencias que dejará pasar un filtro pasabanda RLC en serie con $R = 10$ Ohm, $L = 25$ mH y $C = 0.4$ μ F. Determine el factor de calidad.

14.56 a) Demuestre que para un filtro pasabanda,

$$H(s) = \frac{sB}{s^2 + sB + \omega_0^2}, \quad s = j\omega$$

donde B = ancho de banda del filtro y ω_0 corresponde a la frecuencia central.

b) De manera similar, demuestre que para un filtro rechazabanda,

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + sB + \omega_0^2}, \quad s = j\omega$$

14.57 Determine la frecuencia central y el ancho de banda de los filtros pasabanda de la figura 14.88.

 


Figura 14.88 Para el problema 14.57.

14.58 Los parámetros de circuito para un filtro rechazabanda RLC en serie son $R = 2$ kOhm, $L = 0.1$ H y $C = 40$ pF.

Calcule:

- a) la frecuencia central
- b) las frecuencias de media potencia
- c) el factor de calidad

14.59 Encuentre el ancho de banda y la frecuencia central del filtro rechazabanda de la figura 14.89.

 


Figura 14.89 Para el problema 14.59.


Sección 14.8 Filtros activos

14.60 Obtenga la función de transferencia de un filtro pasaalts con una ganancia en la banda de paso de 10 y una frecuencia de corte de 50 rad/s.


14.61 Encuentre la función de transferencia de cada uno de los filtros activos que se muestran en la figura 14.90.

14.62 El filtro de la figura 14.90b) tiene una frecuencia de corte de 3 dB a 1 kHz. Si su entrada se conecta a una señal de frecuencia variable de 120 mV, encuentre la tensión de salida a:

- a) 200 Hz
- b) 2 kHz
- c) 10 kHz

 

a)

 

b)

Figura 14.90 Para los problemas 14.61 y 14.62.

14.63 Diseñe un filtro activo pasaaltas de primer orden con

e7d

$$\mathbf{H}(s) = -\frac{100s}{s + 10}, \quad s = j\omega$$

Utilice un capacitor de $1 \mu\text{F}$.

14.64 Obtenga la función de transferencia del filtro activo de la figura 14.91. ¿Qué tipo de filtro es?

 


Figura 14.91 Para el problema 14.64.

14.65 Un filtro pasaaltas se muestra en la figura 14.92. Demuestre que la función de transferencia es

$$\mathbf{H}(\omega) = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

 


Figura 14.92 Para el problema 14.65.

14.66 Un filtro “generalizado” de primer orden se muestra en la figura 14.93.

a) Demuestre que la función de transferencia es

$$\mathbf{H}(s) = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times \frac{s + (1/R_1C)[R_1/R_2 - R_3/R_4]}{s + 1/R_2C},$$

$$s = j\omega$$

b) ¿Qué condición debe satisfacerse para que el circuito opere como un filtro pasaaltas?

c) ¿Qué condición debe satisfacerse para que el circuito opere como un filtro pasabajas?

 


Figura 14.93 Para el problema 14.66.

14.67 Diseñe un filtro pasabajas activo con ganancia de 0.25 y una frecuencia de esquina de 500 Hz.

e7d

14.68 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el diseño de filtros pasaaltas activos al especificar una ganancia de alta frecuencia y una frecuencia de esquina.

e7d

14.69 Diseñe el filtro de la figura 14.94 para cumplir con los siguientes requerimientos:

e7d

a) El filtro debe atenuar una señal a 2 kHz en 3 dB comparada con su valor a 10 MHz.

b) Debe proporcionar una salida en estado estable de $v_o(t) = 10 \sin(2\pi \times 10^8 t + 180^\circ)$ V para una entrada de $v_s(t) = 4 \sin(2\pi \times 10^8 t)$ V.

 


Figura 14.94 Para el problema 14.69.

***14.70** Un filtro activo de segundo orden conocido como filtro Butterworth se muestra en la figura 14.95.

e7d

a) Encuentre la función de transferencia $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_i$.

b) Demuestre que se trata de un filtro pasabajas.

 


Figura 14.95 Para el problema 14.70.

Sección 14.9 Escalamiento

14.71 Use el escalamiento de magnitud y de frecuencia en el circuito de la figura 14.79 para obtener un circuito equivalente en el que la bobina y el capacitor tengan magnitud de 1 H y de 1 F, respectivamente.

14.72 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el escalamiento de magnitud y de frecuencia.

e7d

14.73 Calcule los valores de R , L y C que producirán $R = 12 \text{ k}\Omega$, $L = 40 \mu\text{H}$, y $C = 300 \text{ nF}$, respectivamente, cuando la magnitud se escale por 800 y la frecuencia por 1 000.

14.74 Un circuito tiene una $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $L = 2\text{H}$ y $C = 1/10 \text{ F}$. Después de que el circuito se ha escalado en magnitud por 100 y en frecuencia por 10^6 , encuentre los nuevos valores de los elementos del circuito.

14.75 En un circuito RLC , $R = 20 \Omega$, $L = 4 \text{ H}$ y $C = 1 \text{ F}$. El circuito se escala en magnitud por 10 y en frecuencia por 10^5 . Calcule los nuevos valores de los elementos.

14.76 Dado un circuito RLC en paralelo con $R = 5 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ y $C = 20 \mu\text{F}$, si el circuito se escala en magnitud por $K_m = 500$ y en frecuencia por $K_f = 10^5$, encuentre los valores resultantes de R , L y C .

14.77 Un circuito RLC en serie tiene $R = 10 \Omega$, $\omega_0 = 40 \text{ rad/s}$ y $B = 5 \text{ rad/s}$. Determine L y C cuando el circuito se escale en:

- a) magnitud por un factor de 600
- b) frecuencia por un factor de 1 000
- c) magnitud por un factor de 40 y en frecuencia por un factor de 10^5

14.78 Rediseñe el circuito de la figura 14.85 de manera que todos los elementos resistivos se escalen por un factor de 1 000 y todos los elementos sensibles a la frecuencia se escalen por un factor de 10^4 .

***14.79** Refiérase a la red de la figura 14.96.

- a) Encuentre $Z_{\text{ent}}(s)$.
- b) Escale los elementos por $K_m = 10$ y $K_f = 100$. Determine $Z_{\text{ent}}(s)$ y ω_0 .

 


Figura 14.96 Para el problema 14.79.

14.80 a) Para el circuito de la figura 14.97, dibuje el nuevo circuito después de que este haya sido escalado por $K_m = 200$ y $K_f = 10^4$.

b) Obtenga la impedancia equivalente de Thevenin en las terminales a - b del circuito escalado en $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$.

 


Figura 14.97 Para el problema 14.80.

14.81 El circuito que se muestra en la figura 14.98 tiene una impedancia,

$$Z(s) = \frac{1\,000(s + 1)}{(s + 1 + j50)(s + 1 - j50)}, \quad s = j\omega$$

Encuentre:

- a) los valores de R , L , C y G

b) los valores de los elementos que incrementarán la frecuencia de resonancia por un factor de 10^3 por escalamiento de frecuencia.

 


Figura 14.98 Para el problema 14.81.

14.82 Escale el filtro activo pasabajos de la figura 14.99 de modo que su frecuencia de esquina aumente desde 1 rad/s hasta 200 rad/s. Emplee un capacitor de $1 \mu\text{F}$.

 


Figura 14.99 Para el problema 14.82.

14.83 El circuito de amplificador operacional de la figura 14.100 se va a escalar en magnitud por 100 y en frecuencia por 10^5 . Encuentre los valores resultantes de los elementos.

 


Figura 14.100 Para el problema 14.83.

Sección 14.10 Respuesta en frecuencia utilizando *PSpice*



14.84 Obtenga la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 14.101 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 14.101 Para el problema 14.84.

14.85 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para obtener los diagramas de magnitud y de fase de V_o/I_s del circuito de la figura 14.102.

 


Figura 14.102 Para el problema 14.85.

14.86 Use la figura 14.103 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo usar *PSpice* o *MultiSim* para obtener la respuesta en frecuencia (magnitud y fase de I) en circuitos eléctricos.

 


Figura 14.103 Para el problema 14.86.

14.87 En el intervalo $0.1 < f < 100$ Hz, grafique la respuesta de la red de la figura 14.104. Clasifique este filtro y obtenga ω_0 .

 


Figura 14.104 Para el problema 14.87.

14.88 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para generar los diagramas de magnitud y de fase de Bode de V_o en el circuito de la figura 14.105.

 


Figura 14.105 Para el problema 14.88.

14.89 Obtenga un diagrama de magnitud de la respuesta V_o en la red de la figura 14.106 para el intervalo de frecuencia $100 < f < 1\,000$ Hz.

 


Figura 14.106 Para el problema 14.89.

14.90 Obtenga la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 14.40 (véase el problema de práctica 14.10). Considere $R_1 = R_2 = 100 \Omega$, $L = 2$ mH. Utilice $1 < f < 100\,000$ Hz.

14.91 Para el circuito “tanque” de la figura 14.79, obtenga la respuesta en frecuencia (tensión a través del capacitor) utilizando *PSpice* o *MultiSim*. Determine la frecuencia resonante del circuito.

14.92 Utilizando *PSpice* o *MultiSim*, grafique la magnitud de la respuesta en frecuencia del circuito de la figura 14.85.

Sección 14.12 Aplicaciones

14.93 Para el circuito de corrimiento de fase que se muestra en la figura 14.107, encuentre $H = V_o/V_s$.

 


Figura 14.107 Para el problema 14.93.

14.94 Para una situación de emergencia, un ingeniero necesita diseñar un filtro RC pasabajos. Cuenta con un capacitor de 10 pF, un capacitor de 30 pF, una resistencia de 1.8 kΩ y una resistencia de 3.3 kΩ disponible. Encuentre la mayor frecuencia de corte posible utilizando estos elementos.

14.95 Un circuito de antena sintonizado en serie está compuesto por un capacitor variable (40 pF hasta 360 pF) y una bobina de antena de 240 μH que tiene una resistencia de cd de 12 Ω.

- Determine el rango de frecuencia de las señales de radio para las cuales el radio es sintonizable.
- Determine el valor de Q en cada extremo del rango de frecuencia.

14.96 El circuito separador de frecuencias de la figura 14.108 es un filtro pasabajos que se conecta a un altavoz de baja frecuencia. Determine la función de transferencia $H(\omega) = V_o(\omega)/V_i(\omega)$.

 


Figura 14.108 Para el problema 14.96.

- 14.97** El circuito separador de frecuencias de la figura 14.109 es un filtro pasaaltas que se conecta a un altavoz de alta frecuencia. Determine la función de transferencia $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{V}_o(\omega)/\mathbf{V}_i(\omega)$.

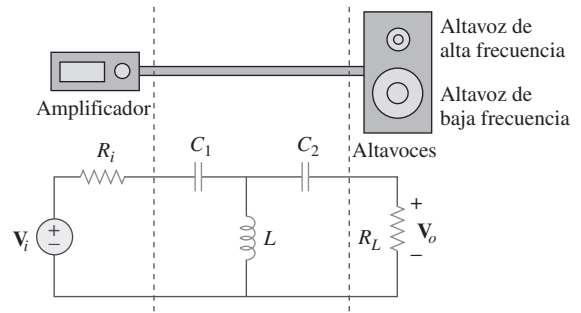


Figura 14.109 Para el problema 14.97.

Problemas de mayor extensión

- 14.98** Cierta circuito electrónico de prueba produce una curva resonante con puntos de media potencia a 432 Hz y 454 Hz. Si $Q = 20$, ¿cuál es la frecuencia de resonancia del circuito?
- 14.99** En un dispositivo electrónico se emplea un circuito en serie que tiene una resistencia de 100Ω , una reactancia capacitiva de $5 \text{ k}\Omega$ y una reactancia inductiva de 300Ω cuando se utiliza a 2 MHz. Determine la frecuencia de resonancia y el ancho de banda del circuito.
- 14.100** En cierta aplicación se diseña un filtro pasabajas RC simple para reducir el ruido de alta frecuencia. Si la frecuencia de esquina deseada corresponde a 20 kHz y $C = 0.5 \mu\text{F}$, determine el valor de R .
- 14.101** En un circuito amplificador se necesita un filtro pasaaltas RC simple para bloquear la componente de cd mientras deja pasar la componente variable en el tiempo. Si la frecuencia de atenuación deseada es de 15 Hz y $C = 10 \mu\text{F}$, encuentre el valor de R .
- 14.102** El diseño de un filtro RC práctico permite resistencias de fuente y de carga como se muestra en la figura 14.110. Sea $R = 4 \text{ k}\Omega$ y $C = 40 \text{ nF}$. Obtenga la frecuencia de corte cuando:
 a) $R_s = 0, R_L = \infty$,
 b) $R_s = 1 \text{ k}\Omega, R_L = 5 \text{ k}\Omega$

 


Figura 14.110 Para el problema 14.102.

- 14.103** El circuito RC de la figura 14.111 se utiliza en un compensador de adelanto en el diseño de un sistema. Obtenga la función de transferencia del circuito.

 


Figura 14.111 Para el problema 14.103.

- 14.104** Un filtro pasabanda doblemente sintonizado y de factor de calidad bajo se muestra en la figura 14.112. Utilice PSpice o MultiSim para generar el diagrama de magnitud de $\mathbf{V}_o(\omega)$.

 


Figura 14.112 Para el problema 14.104.

Análisis avanzado de circuitos

CONTENIDO

- 15 Introducción a la transformada de Laplace
- 16 Aplicaciones de la transformada de Laplace
- 17 La serie de Fourier
- 18 Transformada de Fourier
- 19 Redes de dos puertos



Introducción a la transformada de Laplace

Lo más importante respecto a un problema no es su solución, sino la fortaleza que adquirimos al encontrarla.

—Anónimo

Mejore sus habilidades y su carrera

Criterio ABET EC 2000 (3.h), *La amplitud necesaria en la educación para comprender el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global y social.*

Como estudiante, usted debe asegurarse de adquirir “la amplitud necesaria en la educación para comprender el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global y social”. Hasta cierto punto, si usted ya se encuentra inscrito en un programa de ingeniería acreditado por la ABET, entonces algunos de los cursos que requiere tomar deben cumplir con este criterio. Mi recomendación es que aun si usted se encuentra en dicho programa, examine todos los cursos opcionales que tome a fin de asegurarse de que expanda su comprensión de los problemas sociales así como de los asuntos globales. Los ingenieros del futuro deben comprender en su totalidad que tanto ellos como sus actividades nos afectan a todos de una manera u otra.

Criterio ABET EC 2000 (3.i), *Necesidad de y habilidad para comprometerse con el aprendizaje toda la vida.*

Usted debe estar totalmente consciente y reconocer la “necesidad de y la habilidad para comprometerse con el aprendizaje toda la vida”. Casi parece absurdo que se tengan que enunciar esta necesidad y habilidad; sin embargo, se sorprendería al saber cuántos ingenieros no entienden este concepto. En realidad, la única forma de mantenerse al tanto de la explosión tecnológica que estamos viviendo en estos momentos y viviremos en el futuro, es a través del aprendizaje constante. Este aprendizaje deberá incluir aspectos no técnicos, así como también lo último en tecnología en nuestro campo de estudio.

La mejor forma de que usted esté actualizado en su campo es a través de sus colegas y de la asociación con las personas que conozca a través de su organización u organizaciones técnicas (especialmente con el IEEE). Leer artículos técnicos con lo más nuevo en tecnología es otra forma de estar actualizado.

 


Foto por Charles Alexander

15.1 Introducción

El objetivo en este y los capítulos siguientes es el desarrollo de técnicas para el análisis de circuitos con una amplia gama de entradas y salidas. Dichos circuitos están modelados a través de *ecuaciones diferenciales*, cuyas soluciones describen el comportamiento

Perfiles históricos



©Time&Life Pictures/Getty

Pierre Simon Laplace (1749-1827), astrónomo y matemático francés, primero en presentar en 1779 la transformada que lleva su nombre y sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales.

Nacido de orígenes humildes en Beaumont-en-Auge, Normandía, Francia, Laplace fue profesor de matemáticas a la edad de 20 años. Sus habilidades matemáticas inspiraron al famoso matemático Simeon Poisson a llamar a Laplace el Isaac Newton de Francia. Hizo importantes contribuciones en la teoría del potencial, la teoría de la probabilidad, la astronomía y la mecánica celeste. Fue ampliamente conocido por su trabajo *Traité de Mécanique Celeste* (*Mecánica celeste*) que complementó el trabajo de Newton en astronomía. La transformada de Laplace, el tema de este capítulo, es nombrada así en su honor.

total de la respuesta de los circuitos. Se han contemplado métodos matemáticos para determinar, de manera sistemática, las soluciones a las ecuaciones diferenciales. Ahora se presenta un método muy poderoso, la *transformada de Laplace*, la cual involucra la conversión de ecuaciones diferenciales a *ecuaciones algebraicas*, facilitando así en gran medida el proceso de solución.

La idea de transformación ahora debe ser familiar. Al usar los fasores para el análisis de circuitos, se transforma el circuito del dominio temporal al dominio de frecuencia o fasorial. Una vez obtenido el resultado fasorial, hay que transformarlo de nuevo al dominio temporal. El método de la transformada de Laplace sigue el mismo proceso: se usa la transformación de Laplace para cambiar el circuito del dominio temporal al dominio frecuencial, se obtiene la solución y se aplica la transformada inversa de Laplace al resultado para transformarlo de nuevo al dominio temporal (o del tiempo).

La transformada de Laplace es importante por varias razones. Primero, puede aplicarse a una variedad más amplia de entradas que el análisis fasorial. Segundo, proporciona una manera fácil de resolver problemas de circuitos que involucran condiciones iniciales, debido a que permite trabajar con ecuaciones algebraicas, en lugar de hacerlo con ecuaciones diferenciales. Tercero, la transformada de Laplace es capaz de proporcionar, en una sola operación, la respuesta total del circuito que comprende las respuestas naturales y las forzadas.

En seguida se presenta la definición de la transformada de Laplace, la cual da pie a sus propiedades más esenciales. Al examinar estas propiedades puede observarse cómo y por qué funciona este método. Lo anterior también ayuda a apreciar de una mejor manera la idea de las transformaciones matemáticas. También se consideran algunas propiedades de la transformada de Laplace que son muy útiles en el análisis de circuitos. Después se considera la transformada inversa de Laplace, las funciones de transferencia y la convolución. Este capítulo se enfoca en la mecánica de la transformación de Laplace y en el capítulo 16 se examina cómo la transformada de Laplace se aplica en el análisis de circuitos y a la estabilidad y síntesis de la red.

15.2 Definición de la transformada de Laplace

Dada una función $f(t)$, su transformada de Laplace, denotada por $F(s)$ o $\mathcal{L}[f(t)]$, se define como,

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (15.1)$$

donde s es una variable compleja dada por,

$$s = \sigma + j\omega \tag{15.2}$$

Puesto que el argumento st del exponente e en la ecuación (15.1) debe ser adimensional, resulta entonces que s tiene las dimensiones de la frecuencia y las unidades de segundos inversos (s^{-1}) o “frecuencia”. En la ecuación (15.1), el límite inferior se especifica como 0^- para indicar un tiempo justo antes de $t = 0$. Usamos 0^- como el límite inferior para incluir el origen y cualquier discontinuidad de $f(t)$ en $t = 0$; esto dará cabida a funciones, como a las funciones de singularidad, que pueden ser discontinuas en $t = 0$.

Se debe observar que la integral de la ecuación (15.1) es una integral definida con respecto al tiempo. De aquí que el resultado de la integración es independiente del tiempo y solamente involucra a la variable “ s ”.

La ecuación (15.1) ilustra el concepto general de transformación. La función $f(t)$ se transforma en la función $F(s)$. Mientras que la función anterior involucra a t como su argumento, la última involucra a s . Se dice que la transformación es desde el dominio t al dominio s . Dada la interpretación de s como la frecuencia, se llega a la siguiente descripción de la transformada de Laplace:

Para una función ordinaria $f(t)$, el límite inferior puede reemplazarse por 0.

La **transformada de Laplace** es una transformación integral de una función $f(t)$ del dominio temporal al dominio de la frecuencia complejo, lo que da por resultado $F(s)$.

Cuando la transformada de Laplace se aplica al análisis de circuitos, las ecuaciones diferenciales representan el circuito en el dominio temporal. Los términos en las ecuaciones diferenciales toman el lugar de $f(t)$. Su transformada de Laplace, que corresponde a $F(s)$, constituye las ecuaciones algebraicas que representan al circuito en el dominio frecuencial.

Supóngase en la ecuación (15.1) que $f(t)$ se ignora para $t < 0$. A fin de asegurar que este es el caso, a menudo una función se multiplica por la función escalón unitario. Por lo tanto, $f(t)$ se escribe como $f(t)u(t)$ o $f(t)$, $t \geq 0$.

La transformada de Laplace de la ecuación (15.1) se conoce como la transformada de Laplace *de un lado* (o *unilateral*). La transformada de Laplace de *dos lados* (o *bilateral*) está dada por,

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \tag{15.3}$$

La transformada de Laplace de un lado en la ecuación (15.1) es el único tipo de transformada de Laplace que se tratará en este libro, ya que es adecuada para el propósito que se sigue.

Una función $f(t)$ puede no tener una transformada de Laplace. Para que $f(t)$ tenga una transformada de Laplace, la integral de la ecuación (15.1) debe converger a un valor finito. Puesto que $|e^{j\omega t}| = 1$ para cualquier valor de t , la integral converge cuando,

$$|e^{j\omega t}| = \sqrt{\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t} = 1$$

$$\int_{0^-}^{\infty} e^{-\sigma t} |f(t)| dt < \infty \tag{15.4}$$

para algún valor real de $\sigma = \sigma_c$. Así, la región de convergencia para la transformada de Laplace es $\text{Re}(s) = \sigma > \sigma_c$, como se muestra en la figura 15.1. En esta región, $|F(s)| < \infty$ y $F(s)$ existe. $F(s)$ no está definida fuera de la región de convergencia. Por fortuna, todas las funciones de interés para el análisis de circuitos satisfacen el criterio de convergencia de la ecuación (15.4) y tienen transformadas de Laplace. Por consiguiente, no es necesario especificar σ_c en lo que sigue.

Una función asociada a la transformada directa de Laplace de la ecuación (15.1) es la transformada *inversa* de Laplace dada por,

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_1 - j\infty}^{\sigma_1 + j\infty} F(s)e^{st} ds \tag{15.5}$$

 


Figura 15.1 Región de convergencia para la transformada de Laplace.

donde la integración se ha realizado a la largo de una recta ($\sigma_1 + j\omega$, $-\infty < \omega < \infty$) en la región de convergencia, $\sigma_1 > \sigma_c$. Véase la figura 15.1. La aplicación directa de la ecuación (15.5) involucra cierto conocimiento del análisis complejo, lo cual está más allá del alcance de este libro. Por esta razón no se usará la ecuación (15.5) para encontrar la transformada inversa de Laplace. Se usará mejor una tabla de verificación, que se presentará en la sección 15.3. Las funciones $f(t)$ y $F(s)$ se consideran como un par de transformadas de Laplace, donde

$$f(t) \Leftrightarrow F(s) \quad (15.6)$$

lo cual significa que hay correspondencia uno a uno entre $f(t)$ y $F(s)$. En los ejemplos siguientes se deducen las transformadas de Laplace de algunas funciones importantes.

Ejemplo 15.1

Determine la transformada de Laplace de cada una de las funciones siguientes: a) $u(t)$, b) $e^{-at}u(t)$, $a \geq 0$ y c) $\delta(t)$.

Solución:

a) Para la función escalón unitario $u(t)$, mostrada en la figura 15.2a), la transformada de Laplace es

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[u(t)] &= \int_{0^-}^{\infty} 1e^{-st} dt = -\frac{1}{s}e^{-st} \Big|_0^{\infty} \\ &= -\frac{1}{s}(0) + \frac{1}{s}(1) = \frac{1}{s} \end{aligned} \quad (15.1.1)$$

b) Para la función exponencial que se muestra en la figura 15.2b), la transformada de Laplace es

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{-at}u(t)] &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-at}e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s+a} \end{aligned} \quad (15.1.2)$$

c) Para la función impulso unitario que se muestra en la figura 15.2c),

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-st} dt = e^{-0} = 1 \quad (15.1.3)$$

puesto que la función impulso unitario $\delta(t)$ es cero en todos los lugares excepto en $t = 0$. La propiedad de selección en la ecuación (7.33) se ha aplicado en la ecuación (15.1.3).

 


Figura 15.2 Para el ejemplo 15.1: a) función escalón unitario, b) función exponencial, c) función impulso unitario.

Problema de práctica 15.1

Encuentre la transformada de Laplace de estas funciones: $r(t) = tu(t)$, es decir, la función rampa; $Ae^{-at}u(t)$ y $Be^{-j\omega t}u(t)$.

Respuesta: $1/s^2$, $A/(s+a)$, $B/(s+j\omega)$.

Determine la transformada de Laplace de $f(t) = \sin \omega t u(t)$.

Ejemplo 15.2

Solución: Si se usa la ecuación (B.27) además de la (15.1), se obtiene la transformada de Laplace de la función seno como,

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{\infty} (\sin \omega t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \right) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} (e^{-(s-j\omega)t} - e^{-(s+j\omega)t}) dt \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

Encuentre la transformada de Laplace de $f(t) = 50 \cos \omega t u(t)$.

Problema de práctica 15.2

Respuesta: $50s/(s^2 + \omega^2)$.

15.3 Propiedades de la transformada de Laplace

Las propiedades de la transformada de Laplace ayudan a obtener pares de transformadas sin utilizar directamente la ecuación (15.1), como se hizo en los ejemplos 15.1 y 15.2. A medida que se deduzcan cada una de estas propiedades, se debe tener presente la definición de la transformada de Laplace de la ecuación (15.1).

Linealidad

Si $F_1(s)$ y $F_2(s)$ son, respectivamente, la transformada de Laplace de $f_1(t)$ y $f_2(t)$, entonces,

$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s) \quad (15.7)$$

donde a_1 y a_2 son constantes. La ecuación 15.7 expresa la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. La prueba de la ecuación (15.7) se deduce de inmediato de la definición de la transformada de Laplace de la ecuación (15.1).

Por ejemplo, por la propiedad de linealidad de la ecuación (15.7), se puede escribir,

$$\mathcal{L}[\cos \omega t u(t)] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})\right] = \frac{1}{2}\mathcal{L}[e^{j\omega t}] + \frac{1}{2}\mathcal{L}[e^{-j\omega t}] \quad (15.8)$$

Sin embargo, del ejemplo 15.1b), $\mathcal{L}[e^{-at}] = 1/(s+a)$. De aquí que,

$$\mathcal{L}[\cos \omega t u(t)] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (15.9)$$

Escalamiento

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, entonces,

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_{0^-}^{\infty} f(at) e^{-st} dt \quad (15.10)$$

donde a es una constante y $a > 0$. Si $x = at$, $dx = a dt$, entonces,

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_{0^-}^{\infty} f(x) e^{-x(s/a)} \frac{dx}{a} = \frac{1}{a} \int_{0^-}^{\infty} f(x) e^{-x(s/a)} dx \quad (15.11)$$

Al comparar esta integral con la definición de la transformada de Laplace de la ecuación (15.1), se muestra que s en la ecuación (15.1) debe sustituirse por s/a , mientras que la variable t es reemplazada por x . De esta manera se obtiene la propiedad de escalamiento como

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (15.12)$$

Por ejemplo, a partir del ejemplo 15.2 se sabe que

$$\mathcal{L}[\text{sen } \omega t u(t)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (15.13)$$

Utilizando la propiedad de escalamiento en la ecuación (15.2),

$$\mathcal{L}[\text{sen } 2\omega t u(t)] = \frac{1}{2} \frac{\omega}{(s/2)^2 + \omega^2} = \frac{2\omega}{s^2 + 4\omega^2} \quad (15.14)$$

la cual también puede obtenerse a partir de la ecuación (15.13) al reemplazar ω por 2ω .

Desplazamiento en el tiempo

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, entonces,

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st} dt \quad (15.15)$$

$$a \geq 0$$

Pero $u(t-a) = 0$ para $t < a$ y $u(t-a) = 1$ para $t > a$. De esta manera,

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = \int_a^{\infty} f(t-a)e^{-st} dt \quad (15.16)$$

Si $x = t - a$, entonces $dx = dt$ y $t = x + a$. A medida que $t \rightarrow a$, $x \rightarrow 0$ y a medida que $t \rightarrow \infty$, $x \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] &= \int_{0^-}^{\infty} f(x)e^{-s(x+a)} dx \\ &= e^{-as} \int_{0^-}^{\infty} f(x)e^{-sx} dx = e^{-as} F(s) \end{aligned}$$

o sea

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as} F(s) \quad (15.17)$$

En otras palabras, si una función se retarda en el tiempo por a , el resultado en el dominio s es la multiplicación de la transformada de Laplace de la función (sin el retraso) por e^{-as} . Esto se llama *retraso en el tiempo* o *propiedad de desplazamiento en el tiempo* de la transformada de Laplace.

Como ejemplo, se sabe a partir de la ecuación (15.9) que

$$\mathcal{L}[\cos \omega t u(t)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Utilizando la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la ecuación (15.17),

$$\mathcal{L}[\cos \omega(t-a)u(t-a)] = e^{-as} \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (15.18)$$

Desplazamiento de frecuencia

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, entonces,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{-at} f(t)u(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-at} f(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-(s+a)t} dt = F(s+a)\end{aligned}$$

o sea

$$\boxed{\mathcal{L}[e^{-at} f(t)u(t)] = F(s+a)} \quad (15.19)$$

Es decir, la transformada de Laplace de $e^{-at} f(t)$ puede obtenerse de la transformada de Laplace de $f(t)$, si se reemplaza cada s por $s+a$. Esto se conoce como *desplazamiento de frecuencia* o *traslación de frecuencia*.

Como ejemplo, se sabe que,

$$\cos \omega t u(t) \Leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (15.20)$$

y

$$\operatorname{sen} \omega t u(t) \Leftrightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Si se utiliza la propiedad de desplazamiento de la ecuación (15.19), se obtiene la transformada de Laplace de las funciones seno amortiguado y del coseno amortiguado, como

$$\mathcal{L}[e^{-at} \cos \omega t u(t)] = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \quad (15.21a)$$

$$\mathcal{L}[e^{-at} \operatorname{sen} \omega t u(t)] = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} \quad (15.21b)$$

Diferenciación en el tiempo

Dado que $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, la transformada de Laplace de su derivada es

$$\mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}u(t)\right] = \int_{0^-}^{\infty} \frac{df}{dt} e^{-st} dt \quad (15.22)$$

Para integrar esto por partes, sea $u = e^{-st}$, $du = -se^{-st}dt$ y $dv = (df/dt) dt = df(t)$, $v = f(t)$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}u(t)\right] &= f(t)e^{-st}\Big|_{0^-}^{\infty} - \int_{0^-}^{\infty} f(t)[-se^{-st}] dt \\ &= 0 - f(0^-) + s \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt = sF(s) - f(0^-)\end{aligned}$$

o sea

$$\boxed{\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^-)} \quad (15.23)$$

La transformada de Laplace de la segunda derivada de $f(t)$ es una aplicación repetida de la ecuación (15.23) como

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{d^2f}{dt^2}\right] &= s\mathcal{L}[f'(t)] - f'(0^-) = s[sF(s) - f(0^-)] - f'(0^-) \\ &= s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)\end{aligned}$$

o sea

$$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2 F(s) - sf(0^-) - f'(0^-) \quad (15.24)$$

Continuando de esta manera se puede obtener la transformada de Laplace de la n -ésima derivada de $f(t)$ como

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f}{dt^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots - s^0 f^{(n-1)}(0^-) \quad (15.25)$$

Como ejemplo se usa la ecuación (15.23) para obtener la transformada de Laplace del seno a partir del coseno. Si $f(t) = \cos \omega t u(t)$, entonces $f(0) = 1$ y $f'(t) = -\omega \text{sen } \omega t u(t)$. Al usar la ecuación (15.23) y la propiedad de escalamiento,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\text{sen } \omega t u(t)] &= -\frac{1}{\omega} \mathcal{L}[f'(t)] = -\frac{1}{\omega} [sF(s) - f(0^-)] \\ &= -\frac{1}{\omega} \left(s \frac{s}{s^2 + \omega^2} - 1 \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned} \quad (15.26)$$

como se esperaba.

Integración en el tiempo

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, la transformada de Laplace de su integral es

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right] = \int_0^\infty \left[\int_0^t f(x) dx\right] e^{-st} dt \quad (15.27)$$

Para integrar esto por partes, sea

$$u = \int_0^t f(x) dx, \quad du = f(t) dt$$

$$y \quad dv = e^{-st} dt, \quad v = -\frac{1}{s} e^{-st}$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces,} \quad \mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right] &= \left[\int_0^t f(x) dx\right] \left(-\frac{1}{s} e^{-st}\right) \Big|_{0^-}^\infty \\ &\quad - \int_0^\infty \left(-\frac{1}{s}\right) e^{-st} f(t) dt \end{aligned}$$

Para el primer término del lado derecho de la ecuación, al evaluar el término en $t = \infty$, se obtiene cero debido a $e^{-s\infty}$, y al evaluarlo en $t = 0$, se obtiene, $\frac{1}{s} \int_0^0 f(x) dx = 0$. Por lo tanto, el primer término es cero, y

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right] = \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{s} F(s)$$

o simplemente

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right] = \frac{1}{s} F(s) \quad (15.28)$$

Como ejemplo, si $f(t) = u(t)$, del ejemplo 15.1a), $F(s) = 1/s$. Al utilizar la ecuación (15.28),

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right] = \mathcal{L}[t] = \frac{1}{s}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función rampa es,

$$\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2} \quad (15.29)$$

Aplicando la ecuación (15.28), se tiene,

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t x dx\right] = \mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}\right] = \frac{1}{s}\frac{1}{s^2}$$

o sea
$$\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3} \quad (15.30)$$

La aplicación repetida de la ecuación (15.28) conduce a

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (15.31)$$

De manera similar, si se utiliza la integración por partes se puede demostrar que

$$\mathcal{L}\left[\int_{-\infty}^t f(x) dx\right] = \frac{1}{s}F(s) + \frac{1}{s}f^{-1}(0^-) \quad (15.32)$$

donde
$$f^{-1}(0^-) = \int_{-\infty}^{0^-} f(t) dt$$

Diferenciación en frecuencia

Si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, entonces

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Si se deriva con respecto a s ,

$$\frac{dF(s)}{ds} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)(-te^{-st}) dt = \int_{0^-}^{\infty} (-tf(t))e^{-st} dt = \mathcal{L}[-tf(t)]$$

y la propiedad de diferenciación en frecuencia se convierte en

$$\boxed{\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}} \quad (15.33)$$

La aplicación repetida de esta ecuación lleva a

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (15.34)$$

Por ejemplo, se sabe a partir del ejemplo 15.1b) que $\mathcal{L}[e^{-at}] = 1/(s+a)$. Utilizando la propiedad en la ecuación (15.33),

$$\mathcal{L}[te^{-at}u(t)] = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+a}\right) = \frac{1}{(s+a)^2} \quad (15.35)$$

 


Figura 15.3 Función periódica.

 


Figura 15.4 Descomposición de la función periódica de la figura 15.3.

Obsérvese que si $a = 0$, se obtiene $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ como en la ecuación (15.29) y las aplicaciones repetidas de la ecuación (15.33) conducirán a la ecuación (15.31).

Periodicidad en el tiempo

Si la función $f(t)$ es una función periódica, como se muestra en la figura 15.3, puede representarse como la suma de las funciones desplazadas en el tiempo que se muestran en la figura 15.4. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) + f_2(t) + f_3(t) + \cdots \\ &= f_1(t) + f_1(t - T)u(t - T) \\ &\quad + f_1(t - 2T)u(t - 2T) + \cdots \end{aligned} \quad (15.36)$$

donde $f_1(t)$ es la misma función $f(t)$ incluida en el intervalo $0 < t < T$, es decir,

$$f_1(t) = f(t)[u(t) - u(t - T)] \quad (15.37a)$$

o sea

$$f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (15.37b)$$

Ahora se transforma cada término de la ecuación (15.36) y se aplica la propiedad de desplazamiento en el tiempo en la ecuación (15.17). Se obtiene

$$\begin{aligned} F(s) &= F_1(s) + F_1(s)e^{-Ts} + F_1(s)e^{-2Ts} + F_1(s)e^{-3Ts} + \cdots \\ &= F_1(s)[1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + e^{-3Ts} + \cdots] \end{aligned} \quad (15.38)$$

Sin embargo,

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1 - x} \quad (15.39)$$

si $|x| < 1$. De esta forma,

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}} \quad (15.40)$$

donde $F_1(s)$ es la transformada de Laplace de $f_1(t)$; en otras palabras, $F_1(s)$ es la transformada $f(t)$ definida sólo sobre su primer periodo. La ecuación (15.40) muestra que la transformada de Laplace de una función periódica es la transformada del primer periodo de la función, dividida entre $1 - e^{-Ts}$.

Valores inicial y final

Las propiedades de valor inicial y valor final permiten encontrar el valor inicial $f(0)$ y el valor final $f(\infty)$ de $f(t)$ directamente de su transformada de Laplace $F(s)$. Para obtener estas propiedades se inicia con la propiedad de diferenciación en la ecuación (15.23), es decir,

$$sF(s) - f(0) = \mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = \int_0^{\infty} \frac{df}{dt} e^{-st} dt \quad (15.41)$$

Si $s \rightarrow \infty$, el integrando de la ecuación (15.41) desaparece debido al factor exponencial de amortiguación, y la ecuación (15.41) se convierte en

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)] = 0$$

Debido a que $f(0)$ es independiente de s , puede escribirse,

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (15.42)$$

Esto se conoce como el *teorema del valor inicial*. Por ejemplo, se sabe que, a partir de la ecuación (15.21a),

$$f(t) = e^{-2t} \cos 10t \quad \Leftrightarrow \quad F(s) = \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 10^2} \quad (15.43)$$

Utilizar el teorema del valor inicial,

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 4s + 104} \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1 + 2/s}{1 + 4/s + 104/s^2} = 1 \end{aligned}$$

confirma lo que se esperaba de la función $f(t)$ dada.

En la ecuación (15.41), sea $s \rightarrow 0$, entonces

$$\lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0^-)] = \int_{0^-}^{\infty} \frac{df}{dt} e^{0t} dt = \int_{0^-}^{\infty} df = f(\infty) - f(0^-)$$

o sea

$$\boxed{f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)} \quad (15.44)$$

Esto se conoce como *teorema del valor final*. Para que el teorema del valor final sea válido, todos los polos de $F(s)$ deben localizarse en la mitad izquierda del plano s (véase la figura 15.1 o la figura 15.9); es decir, los polos deben tener partes reales negativas. La única excepción a este requisito es el caso en el que $F(s)$ tiene un polo simple en $s = 0$, porque el efecto de $1/s$ se anulará por $sF(s)$ en la ecuación (15.44). Por ejemplo, de la ecuación (15.21b),

$$f(t) = e^{-2t} \sin 5tu(t) \quad \Leftrightarrow \quad F(s) = \frac{5}{(s + 2)^2 + 5^2} \quad (15.45)$$

Al aplicar el teorema del valor final,

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5s}{s^2 + 4s + 29} = 0$$

como se esperó de la función $f(t)$ dada. Como otro ejemplo,

$$f(t) = \sin tu(t) \quad \Leftrightarrow \quad f(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \quad (15.46)$$

así que, $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^2 + 1} = 0$

Esto es incorrecto, porque $f(t) = \sin t$ oscila entre $+1$ y -1 y no tiene límite cuando $t \rightarrow \infty$. Así, el teorema del valor final no puede usarse para encontrar el valor final de $f(t) = \sin t$, porque $F(s)$ tiene polos en $s = \pm j$, que no están en la mitad izquierda del plano s . En general, el teorema del valor final no se aplica para encontrar los valores finales de las funciones senoidales; estas funciones oscilan todo el tiempo y no tienen un valor final.

Los teoremas del valor inicial y del valor final describen la relación entre el origen y el infinito en el dominio temporal y en el dominio de s . Sirven como verificaciones útiles de las transformadas de Laplace.

La tabla 15.1 proporciona una lista de propiedades de la transformada de Laplace. La última propiedad (convolución) se demostrará en la sección 15.5. Hay otras propiedades, sin embargo, estas son suficientes para los propósitos actuales. La tabla 15.2 es

TABLA 15.1 Propiedades de la transformada de Laplace.

Propiedad	$f(t)$	$F(s)$
Linealidad	$a_1f_1(t) + a_2f_2(t)$	$a_1F_1(s) + a_2F_2(s)$
Escalamiento	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
Desplazamiento en el tiempo	$f(t-a)u(t-a)$	$e^{-as}F(s)$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{-at}f(t)$	$F(s+a)$
Diferenciación en el tiempo	$\frac{df}{dt}$	$sF(s) - f(0^-)$
	$\frac{d^2f}{dt^2}$	$s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$
	$\frac{d^3f}{dt^3}$	$s^3F(s) - s^2f(0^-) - sf'(0^-) - f''(0^-)$
	$\frac{d^nf}{dt^n}$	$s^nF(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$
Integración en el tiempo	$\int_0^t f(x)dx$	$\frac{1}{s}F(s)$
Diferenciación en frecuencia	$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}F(s)$
Integración en frecuencia	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(s)ds$
Periodicidad en el tiempo	$f(t) = f(t+nT)$	$\frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}}$
Valor inicial	$f(0)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Valor final	$f(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
Convolución	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s)F_2(s)$

TABLA 15.2 Parejas de la transformada de Laplace.*

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\text{cos } \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\text{sen}(\omega t + \theta)$	$\frac{s \text{sen } \theta + \omega \text{cos } \theta}{s^2 + \omega^2}$
$\text{cos}(\omega t + \theta)$	$\frac{s \text{cos } \theta - \omega \text{sen } \theta}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \text{cos } \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

*Definido para $t \geq 0$; $f(t) = 0$, para $t < 0$.

un resumen de las transformadas de Laplace de algunas funciones comunes. Se ha omitido el factor $u(t)$ excepto donde es necesario.

Hay que mencionar que muchos paquetes de software, como Mathcad, *MATLAB*, Maple y Mathematica, ofrecen matemática simbólica. Por ejemplo, Mathcad tiene matemática simbólica para las transformadas de Laplace, Fourier y Z, así como la función inversa.

Ejemplo 15.3

Obtenga la transformada de Laplace de $f(t) = \delta(t) + 2u(t) - 3e^{-2t}u(t)$.

Solución: Por la propiedad de linealidad se tiene

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[\delta(t)] + 2\mathcal{L}[u(t)] - 3\mathcal{L}[e^{-2t}u(t)] \\ &= 1 + 2\frac{1}{s} - 3\frac{1}{s+2} = \frac{s^2 + s + 4}{s(s+2)} \end{aligned}$$

Problema de práctica 15.3

Encuentre la transformada de Laplace de $f(t) = (\cos(2t) + e^{-4t})u(t)$.

Respuesta: $\frac{2s^2 + 4s + 4}{(s + 4)(s^2 + 4)}$.

Determine la transformada de Laplace de $f(t) = t^2 \text{sen } 2t u(t)$.

Ejemplo 15.4

Solución: Se sabe que

$$\mathcal{L}[\text{sen } 2t] = \frac{2}{s^2 + 2^2}$$

Utilizando la diferenciación en frecuencia en la ecuación (15.34),

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[t^2 \text{sen } 2t] = (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{2}{s^2 + 4} \right) \\ &= \frac{d}{ds} \left(\frac{-4s}{(s^2 + 4)^2} \right) = \frac{12s^2 - 16}{(s^2 + 4)^3} \end{aligned}$$

Encuentre la transformada de Laplace de $f(t) = t^2 \text{cos } 3t u(t)$.

Problema de práctica 15.4

Respuesta: $\frac{2s(s^2 - 27)}{(s^2 + 9)^3}$.

Encuentre la transformada de Laplace de la función compuesta de la figura 15.5.

Ejemplo 15.5

Solución: La función compuesta de la figura 15.5 puede expresarse como

$$g(t) = 10[u(t - 2) - u(t - 3)]$$

Puesto que se conoce la transformada de Laplace de $u(t)$, se aplica la propiedad de desplazamiento en el tiempo y se obtiene

$$G(s) = 10 \left(\frac{e^{-2s}}{s} - \frac{e^{-3s}}{s} \right) = \frac{10}{s} (e^{-2s} - e^{-3s})$$

 



Figura 15.5 La función compuesta, para el ejemplo 15.5.

Encuentre la transformada de Laplace de la función $h(t)$ de la figura 15.6.

Problema de práctica 15.5

Respuesta: $\frac{10}{s}(2 - e^{-4s} - e^{-8s})$.

Figura 15.6 Para el problema de práctica 15.5.

 

Calcule la transformada de Laplace de la función periódica de la figura 15.7.

Ejemplo 15.6

Solución: El periodo de la función es $T = 2$. Para aplicar la ecuación (15.40), primero se obtiene la transformada del primer periodo de la función,

$$\begin{aligned} f_1(t) &= 2t[u(t) - u(t - 1)] = 2tu(t) - 2tu(t - 1) \\ &= 2tu(t) - 2(t - 1 + 1)u(t - 1) \\ &= 2tu(t) - 2(t - 1)u(t - 1) - 2u(t - 1) \end{aligned}$$

 


Figura 15.7 Para el ejemplo 15.6.

Utilizando la propiedad de desplazamiento en el tiempo,

$$F_1(s) = \frac{2}{s^2} - 2\frac{e^{-s}}{s^2} - \frac{2}{s}e^{-s} = \frac{2}{s^2}(1 - e^{-s} - se^{-s})$$

Por lo tanto, la transformada de la función periódica de la figura 15.7 es

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}} = \frac{2}{s^2(1 - e^{-2s})}(1 - e^{-s} - se^{-s})$$

Problema de práctica 15.6

Determine la transformada de Laplace de la función periódica de la figura 15.8.



Respuesta: $\frac{1 - e^{-2s}}{s(1 - e^{-5s})}$.

Figura 15.8 Para el problema de práctica 15.6.

Ejemplo 15.7

Encuentre los valores inicial y final de la función, cuya transformada de Laplace es

$$H(s) = \frac{20}{(s + 3)(s^2 + 8s + 25)}$$

Solución: Al aplicar el teorema del valor inicial,

$$\begin{aligned} h(0) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{20s}{(s + 3)(s^2 + 8s + 25)} \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{20/s^2}{(1 + 3/s)(1 + 8/s + 25/s^2)} = \frac{0}{(1 + 0)(1 + 0 + 0)} = 0 \end{aligned}$$

Para estar seguros de que el teorema del valor final pueda aplicarse, se verifica dónde se localizan los polos de $H(s)$. Los polos de $H(s)$ son $s = -3, -4 \pm j3$, y todos tienen partes reales negativas: todos se localizan en la mitad izquierda del plano s (figura 15.9). De aquí que se puede aplicar el teorema del valor final y,

$$\begin{aligned} h(\infty) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{20s}{(s + 3)(s^2 + 8s + 25)} \\ &= \frac{0}{(0 + 3)(0 + 0 + 25)} = 0 \end{aligned}$$

Tanto el valor inicial como el final pudieron haberse determinado a partir de $h(t)$ si se conociera. Véase el ejemplo 15.11, donde se proporciona $h(t)$.

Problema de práctica 15.7

Obtenga los valores inicial y final de

$$G(s) = \frac{6s^3 + 2s + 5}{s(s + 2)^2(s + 3)}$$

Respuesta: 6, 0.4167.

 


Figura 15.9 Para el ejemplo 15.7: polos de $H(s)$.

15.4 Transformada inversa de Laplace

Dada $F(s)$, ¿cómo se transforma de nuevo al dominio temporal y se obtiene la correspondiente $f(t)$? Al localizar las entradas adecuadas de la tabla 15.2 se evita utilizar la ecuación (15.5) para encontrar $f(t)$.

Suponga que $F(s)$ tiene la forma general de

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (15.47)$$

donde $N(s)$ es el polinomio del numerador y $D(s)$ es el polinomio del denominador. Las raíces de $N(s) = 0$ se llaman los *ceros* de $F(s)$, mientras que las raíces de $D(s) = 0$ son los *polos* de $F(s)$. Aunque la ecuación (15.47) es similar en forma a la (14.3), aquí $F(s)$ es la transformada de Laplace de una función, que no es necesariamente una función de transferencia. Se usa la *expansión en fracciones parciales* para separar $F(s)$ en términos simples cuya transformada inversa se obtiene de la tabla 15.2. Por lo tanto, la obtención de la transformada inversa de Laplace de $F(s)$, involucra dos pasos.

Los paquetes de software como *MATLAB*, *Mathcad* y *Maple* poseen la capacidad de calcular de manera fácil las expansiones en fracciones parciales.

Pasos para encontrar la transformada inversa de Laplace:

1. Descomponga $F(s)$ en términos simples usando una expansión en fracciones parciales.
2. Se encuentra el inverso de cada término contrastándolo con las entradas de la tabla 15.2.

Considérense las tres posibles formas que puede tomar $F(s)$ y la manera de aplicar los dos pasos a cada forma.

15.4.1 Polos simples

Recuérdese del capítulo 14 que un polo simple es un polo de primer orden. Si $F(s)$ tiene sólo polos simples, entonces $D(s)$ se vuelve un producto de factores, así que

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \quad (15.48)$$

donde $s = -p_1, -p_2, \dots, -p_n$ son los polos simples y $p_i \neq p_j$ para toda $i \neq j$ (es decir, los polos son distintos). Suponiendo que el grado de $N(s)$ es menor que el grado de $D(s)$, se usa la expansión de fracciones parciales para descomponer $F(s)$ en la ecuación (15.48) como

$$F(s) = \frac{k_1}{s + p_1} + \frac{k_2}{s + p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s + p_n} \quad (15.49)$$

Los coeficientes de expansión k_1, k_2, \dots, k_n se conocen como *residuos* de $F(s)$. Hay muchas maneras de encontrar los coeficientes de la expansión. Una es usando el *método del residuo*. Si se multiplican ambos lados de la ecuación (15.49) por $(s + p_1)$ se obtiene

$$(s + p_1)F(s) = k_1 + \frac{(s + p_1)k_2}{s + p_2} + \cdots + \frac{(s + p_1)k_n}{s + p_n} \quad (15.50)$$

Puesto que $p_i \neq p_j$, al hacer que $s = -p_1$ en la ecuación (15.50), queda sólo k_1 en el lado derecho de la ecuación (15.50). De aquí que

$$(s + p_1)F(s) \Big|_{s=-p_1} = k_1 \quad (15.51)$$

Por lo tanto, en general

$$k_i = (s + p_i)F(s) \Big|_{s=-p_i} \quad (15.52)$$

Esto se conoce como el *teorema de Heaviside*. Una vez que los valores de k_i se conocen, se procede a encontrar el inverso de $F(s)$ utilizando la ecuación (15.49). Puesto que la

De otra forma, se debe aplicar primero la división larga, de tal forma que $F(s) = N(s)/D(s) = Q(s) + R(s)/D(s)$, donde el grado de $R(s)$, el residuo de la división larga, es menor que el grado de $D(s)$.

Nota histórica: Se le llama así en honor a Oliver Heaviside (1850-1925), ingeniero inglés, pionero del cálculo operacional.

transformada inversa de cada término de la ecuación (15.49) es $\mathcal{L}^{-1}[k/(s+a)] = ke^{-at}u(t)$, entonces, de la tabla 15.2,

$$f(t) = (k_1e^{-p_1t} + k_2e^{-p_2t} + \cdots + k_n e^{-p_n t})u(t) \quad (15.53)$$

15.4.2 Polos repetidos

Supóngase que $F(s)$ tiene n polos repetidos en $s = -p$. Entonces se representaría a $F(s)$ como

$$F(s) = \frac{k_n}{(s+p)^n} + \frac{k_{n-1}}{(s+p)^{n-1}} + \cdots + \frac{k_2}{(s+p)^2} + \frac{k_1}{s+p} + F_1(s) \quad (15.54)$$

donde $F_1(s)$ es el residuo de $F(s)$ que no tiene un polo en $s = -p$. Se determina el coeficiente de expansión k_n como

$$k_n = (s+p)^n F(s) \Big|_{s=-p} \quad (15.55)$$

como se hizo antes. Para determinar k_{n-1} se multiplica cada término de la ecuación (15.54) por $(s+p)^n$ y se deriva para eliminar k_n , luego se evalúa el resultado en $s = -p$ para quitar los otros coeficientes, excepto k_{n-1} . Por lo tanto, se obtiene

$$k_{n-1} = \frac{d}{ds} [(s+p)^n F(s)] \Big|_{s=-p} \quad (15.56)$$

Repetiendo esto, se tiene

$$k_{n-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+p)^n F(s)] \Big|_{s=-p} \quad (15.57)$$

El m -ésimo término se convierte en,

$$k_{n-m} = \frac{1}{m!} \frac{d^m}{ds^m} [(s+p)^n F(s)] \Big|_{s=-p} \quad (15.58)$$

donde $m = 1, 2, \dots, n-1$. Se esperaría que la derivación fuera más difícil de calcular conforme m aumenta. Una vez obtenidos los valores de k_1, k_2, \dots, k_n , por la expansión de fracciones parciales, se aplica la transformada inversa

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+a)^n} \right] = \frac{t^{n-1} e^{-at}}{(n-1)!} u(t) \quad (15.59)$$

a cada término en el lado derecho de la ecuación (15.54) y se obtiene

$$f(t) = \left(k_1 e^{-pt} + k_2 t e^{-pt} + \frac{k_3}{2!} t^2 e^{-pt} + \cdots + \frac{k_n}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-pt} \right) u(t) + f_1(t) \quad (15.60)$$

15.4.3 Polos complejos

Un par de polos complejos es simple si no están repetidos; es un polo doble o múltiple si se repiten. Es posible manejar los polos complejos simples de la misma forma que los polos reales simples, pero debido a que involucra álgebra compleja, el resultado siempre

es complicado. Un enfoque más fácil es un método conocido como *completar el cuadrado*. La idea es expresar cada par de polos complejos (o el término cuadrático) en $D(s)$ como un cuadrado completo, como $(s + \alpha)^2 + \beta^2$, y después utilizar la tabla 15.2 para determinar el inverso del término.

Puesto que $N(s)$ y $D(s)$ siempre tienen coeficientes reales y se sabe que las raíces complejas de los polinomios con coeficientes reales deben ocurrir en pares conjugados, $F(s)$ puede tener la forma general,

$$F(s) = \frac{A_1s + A_2}{s^2 + as + b} + F_1(s) \quad (15.61)$$

donde $F_1(s)$ es el residuo de $F(s)$ que no tiene este par de polos complejos. Si se completa el cuadrado al hacer que

$$s^2 + as + b = s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \beta^2 = (s + \alpha)^2 + \beta^2 \quad (15.62)$$

y también al hacer que

$$A_1s + A_2 = A_1(s + \alpha) + B_1\beta \quad (15.63)$$

entonces, la ecuación (15.61) se convierte en

$$F(s) = \frac{A_1(s + \alpha)}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} + \frac{B_1\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} + F_1(s) \quad (15.64)$$

De la tabla 15.2, la transformada inversa es

$$f(t) = (A_1e^{-\alpha t} \cos \beta t + B_1e^{-\alpha t} \operatorname{sen} \beta t)u(t) + f_1(t) \quad (15.65)$$

Los términos seno y coseno pueden combinarse si se utiliza la ecuación (9.11).

Sin importar que el polo sea simple, repetido o complejo, un enfoque general que siempre puede usarse para encontrar los coeficientes de expansión es el *método del álgebra*, ilustrado en los ejemplos del 15.9 al 15.11. Para aplicar el método, primero se hace que $F(s) = N(s)/D(s)$ sea igual a una expansión que contenga constantes desconocidas. Se multiplica el resultado por un denominador común. Luego se determinan las constantes desconocidas igualando los coeficientes (es decir, se resuelve algebraicamente un conjunto de ecuaciones simultáneas para estos coeficientes, como potencias de s).

Otro enfoque general es sustituir los valores específicos y convenientes de s para obtener tantas ecuaciones simultáneas como el número de coeficientes desconocidos, y después resolver los coeficientes. Hay que asegurarse de que cada valor seleccionado de s no sea alguno de los otros polos de $F(s)$. El ejemplo 15.11 ilustra esta idea.

Encuentre la transformada inversa de Laplace de

Ejemplo 15.8

$$F(s) = \frac{3}{s} - \frac{5}{s + 1} + \frac{6}{s^2 + 4}$$

Solución: La transformada inversa está dada por

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3}{s}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{5}{s + 1}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{6}{s^2 + 4}\right) \\ &= (3 - 5e^{-t} + 3 \operatorname{sen} 2t)u(t), \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

donde se ha consultado la tabla 15.2 a fin de encontrar la transformada inversa de cada término.

Problema de práctica 15.8

Determine la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = 5 + \frac{6}{s+4} - \frac{7s}{s^2+25}$$

Respuesta: $5\delta(t) + (6e^{-4t} - 7 \cos(5t))u(t)$.

Ejemplo 15.9

Encuentre $f(t)$ dado que

$$F(s) = \frac{s^2 + 12}{s(s+2)(s+3)}$$

Solución: A diferencia del ejemplo anterior, donde se proporcionaron las fracciones parciales, se necesita primero determinar las fracciones parciales. Puesto que hay tres polos, sea

$$\frac{s^2 + 12}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3} \quad (15.9.1)$$

donde A , B y C son las constantes por determinar. Es posible encontrar las constantes utilizando dos métodos.

■ **MÉTODO 1** Método del residuo:

$$\begin{aligned} A &= sF(s) \Big|_{s=0} = \frac{s^2 + 12}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=0} = \frac{12}{(2)(3)} = 2 \\ B &= (s+2)F(s) \Big|_{s=-2} = \frac{s^2 + 12}{s(s+3)} \Big|_{s=-2} = \frac{4+12}{(-2)(1)} = -8 \\ C &= (s+3)F(s) \Big|_{s=-3} = \frac{s^2 + 12}{s(s+2)} \Big|_{s=-3} = \frac{9+12}{(-3)(-1)} = 7 \end{aligned}$$

■ **MÉTODO 2** Método algebraico: Al multiplicar ambos lados de la ecuación (15.9.1) por $s(s+2)(s+3)$, se tiene

$$s^2 + 12 = A(s+2)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(s+2)$$

o sea $s^2 + 12 = A(s^2 + 5s + 6) + B(s^2 + 3s) + C(s^2 + 2s)$

Al igualar los coeficientes de potencias iguales de s se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Constante: } 12 &= 6A &\Rightarrow A &= 2 \\ s: &0 = 5A + 3B + 2C &\Rightarrow 3B + 2C &= -10 \\ s^2: &1 = A + B + C &\Rightarrow B + C &= -1 \end{aligned}$$

Por lo tanto $A = 2$, $B = -8$, $C = 7$, y la ecuación (15.9.1) se convierte en

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{8}{s+2} + \frac{7}{s+3}$$

Al encontrar la transformada inversa de cada término se obtiene

$$f(t) = (2 - 8e^{-2t} - 7e^{-3t})u(t)$$

Problema de práctica 15.9

Encuentre $f(t)$ si

$$F(s) = \frac{6(s+2)}{(s+1)(s+3)(s+4)}$$

Respuesta: $f(t) = (e^{-t} + 3e^{-3t} - 4e^{-4t})u(t)$.

Calcule $v(t)$, dado que

Ejemplo 15.10

$$V(s) = \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2}$$

Solución: Mientras que el ejemplo anterior es de raíces simples, este es de raíces repetidas. Sea

$$\begin{aligned} V(s) &= \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2} \\ &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+2)^2} + \frac{D}{s+2} \end{aligned} \quad (15.10.1)$$

■ **MÉTODO 1** Método del residuo

$$\begin{aligned} A &= sV(s) \Big|_{s=0} = \frac{10s^2 + 4}{(s+1)(s+2)^2} \Big|_{s=0} = \frac{4}{(1)(2)^2} = 1 \\ B &= (s+1)V(s) \Big|_{s=-1} = \frac{10s^2 + 4}{s(s+2)^2} \Big|_{s=-1} = \frac{14}{(-1)(1)^2} = -14 \\ C &= (s+2)^2V(s) \Big|_{s=-2} = \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)} \Big|_{s=-2} = \frac{44}{(-2)(-1)} = 22 \\ D &= \frac{d}{ds}[(s+2)^2V(s)] \Big|_{s=-2} = \frac{d}{ds} \left(\frac{10s^2 + 4}{s^2 + s} \right) \Big|_{s=-2} \\ &= \frac{(s^2 + s)(20s) - (10s^2 + 4)(2s + 1)}{(s^2 + s)^2} \Big|_{s=-2} = \frac{52}{4} = 13 \end{aligned}$$

■ **MÉTODO 2** Método algebraico: Al multiplicar la ecuación (15.10.1) por $s(s+1)(s+2)^2$, se obtiene

$$10s^2 + 4 = A(s+1)(s+2)^2 + Bs(s+2)^2 + Cs(s+1) + Ds(s+1)(s+2)$$

o sea
$$10s^2 + 4 = A(s^3 + 5s^2 + 8s + 4) + B(s^3 + 4s^2 + 4s) + C(s^2 + s) + D(s^3 + 3s^2 + 2s)$$

Al igualar los coeficientes se tiene

$$\begin{aligned} \text{Constante: } 4 &= 4A \quad \Rightarrow \quad A = 1 \\ s: \quad 0 &= 8A + 4B + C + 2D \quad \Rightarrow \quad 4B + C + 2D = -8 \\ s^2: \quad 10 &= 5A + 4B + C + 3D \quad \Rightarrow \quad 4B + C + 3D = 5 \\ s^3: \quad 0 &= A + B + D \quad \Rightarrow \quad B + D = -1 \end{aligned}$$

Al resolver estas ecuaciones simultáneas se obtiene $A = 1$, $B = -14$, $C = 22$, $D = 13$; así que

$$V(s) = \frac{1}{s} - \frac{14}{s+1} + \frac{13}{s+2} + \frac{22}{(s+2)^2}$$

Al calcular la transformada inversa de cada término se obtiene

$$v(t) = (1 - 14e^{-t} + 13e^{-2t} + 22te^{-2t})u(t)$$

Obtenga $g(t)$ si

$$G(s) = \frac{s^3 + 2s + 6}{s(s+1)^2(s+3)}$$

Problema de práctica 15.10

Respuesta: $(2 - 3.25e^{-t} - 1.5te^{-t} + 2.25e^{-3t})u(t)$.

Ejemplo 15.11

Encuentre la transformada inversa de la función en el dominio de frecuencia del ejemplo 15.7:

$$H(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)}$$

Solución: En este ejemplo, $H(s)$ tiene un par de polos complejos en $s^2 + 8s + 25 = 0$ o $s = -4 \pm j3$. Sea

$$H(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2+8s+25} \quad (15.11.1)$$

Ahora se determinan los coeficientes de expansión de dos maneras.

■ **MÉTODO 1 Combinación de métodos:** Se puede obtener A usando el método del residuo

$$A = (s+3)H(s) \Big|_{s=-3} = \frac{20}{s^2+8s+25} \Big|_{s=-3} = \frac{20}{10} = 2$$

Aunque se obtienen B y C utilizando el método del residuo, no se hace así para evitar el álgebra compleja. En lugar de eso, se sustituyen dos valores específicos de s [por decir, $s = 0, 1$, que no son los polos de $F(s)$] en la ecuación (15.11.1). Esto dará dos ecuaciones simultáneas, a partir de las cuales se encuentran B y C . Si se establece $s = 0$ en la ecuación (15.11.1), se obtiene

$$\frac{20}{75} = \frac{A}{3} + \frac{C}{25}$$

$$\text{o sea} \quad 20 = 25A + 3C \quad (15.11.2)$$

Puesto que $A = 2$, la ecuación (15.11.2) da $C = -10$. Sustituyendo $s = 1$ en la ecuación (15.11.1) se obtiene

$$\frac{20}{(4)(34)} = \frac{A}{4} + \frac{B+C}{34}$$

$$\text{o sea} \quad 20 = 34A + 4B + 4C \quad (15.11.3)$$

Sin embargo, $A = 2$, $C = -10$, así que la ecuación (15.11.3) da $B = -2$.

■ **MÉTODO 2 Método algebraico:** Si se multiplican ambos lados de la ecuación (15.11.1) por $(s+3)(s^2+8s+25)$ se obtiene

$$\begin{aligned} 20 &= A(s^3+8s+25) + (Bs+C)(s+3) \\ &= A(s^2+8s+25) + B(s^2+3s) + C(s+3) \end{aligned} \quad (15.11.4)$$

Si se igualan los coeficientes se obtiene

$$\begin{aligned} s^2: \quad 0 &= A + B \quad \Rightarrow \quad A = -B \\ s: \quad 0 &= 8A + 3B + C = 5A + C \quad \Rightarrow \quad C = -5A \\ \text{Constante: } 20 &= 25A + 3C = 25A - 15A \quad \Rightarrow \quad A = 2 \end{aligned}$$

Esto es, $B = -2$, $C = -10$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{2}{s+3} - \frac{2s+10}{(s^2+8s+25)} = \frac{2}{s+3} - \frac{2(s+4)+2}{(s+4)^2+9} \\ &= \frac{2}{s+3} - \frac{2(s+4)}{(s+4)^2+9} - \frac{2}{3} \frac{3}{(s+4)^2+9} \end{aligned}$$

Al determinar el inverso de cada término se obtiene

$$h(t) = \left(2e^{-3t} - 2e^{-4t} \cos 3t - \frac{2}{3}e^{-4t} \operatorname{sen} 3t \right) u(t) \quad (15.11.5)$$

Está bien dejar de esta manera el resultado. Sin embargo, pueden combinarse los términos coseno y seno como

$$h(t) = (2e^{-3t} - Re^{-4t} \cos(3t - \theta)) u(t) \quad (15.11.6)$$

Para obtener la ecuación (15.11.6) de la (15.11.5), se aplica la ecuación (9.11). Después, se determina el coeficiente R y el ángulo de fase θ :

$$R = \sqrt{2^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = 2.108, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{2} = 18.43^\circ$$

Por lo tanto, $h(t) = (2e^{-3t} - 2.108e^{-4t} \cos(3t - 18.43^\circ)) u(t)$

Encuentre $g(t)$ dado que,

$$G(s) = \frac{60}{(s+1)(s^2+4s+13)}$$

Problema de práctica 15.11

Respuesta: $6e^{-t} - 6e^{-2t} \cos 3t - 2e^{-2t} \operatorname{sen} 3t, t \geq 0$

15.5 Integral de convolución

El término *convolución* significa “voltar”. La convolución es una herramienta importante para el ingeniero, porque proporciona un medio para ver y caracterizar sistemas físicos. Por ejemplo, se usa para encontrar la respuesta $y(t)$ de un sistema a una excitación $x(t)$, conociendo la respuesta del impulso del sistema $h(t)$. Esto se logra a través de la *integral de convolución*, definida como

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) h(t - \lambda) d\lambda \quad (15.66)$$

o simplemente $y(t) = x(t) * h(t)$ (15.67)

donde λ es una variable muda y el asterisco denota la convolución. La ecuación (15.66) o la (15.67) establecen que la salida es igual a la entrada convolucionada con la respuesta ante un impulso unitario. El proceso de convolución es conmutativo:

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \quad (15.68a)$$

o sea $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) h(t - \lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda$ (15.68b)

Esto implica que el orden en el que las dos funciones se convolucionan es irrelevante. Se verá brevemente cómo aprovechar esta propiedad conmutativa cuando se lleva a cabo el cálculo gráfico de la integral de convolución.

La **convolución** de dos señales consiste en invertir una de las señales en el tiempo, desplazándola y multiplicándola punto a punto por la segunda señal, e integrando el producto.

La integral de la convolución en la ecuación (15.66) es la general; se aplica a cualquier sistema lineal. Sin embargo, la integral de convolución se puede simplificar si

se supone que un sistema tiene dos propiedades. Primero, si $x(t) = 0$ para $t < 0$, entonces

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)h(t - \lambda) d\lambda = \int_0^{\infty} x(\lambda)h(t - \lambda) d\lambda \quad (15.69)$$

Segundo, si la respuesta al impulso del sistema es *causal* (es decir, $h(t) = 0$ para $t < 0$), entonces $h(t - \lambda) = 0$ para $t - \lambda < 0$ o $\lambda > t$, de manera que la ecuación (15.69) se convierte en

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_0^t x(\lambda)h(t - \lambda) d\lambda \quad (15.70)$$

A continuación se listan algunas propiedades de la integral de convolución.

1. $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$ (Conmutativa)
2. $f(t) * [x(t) + y(t)] = f(t) * x(t) + f(t) * y(t)$ (Distributiva)
3. $f(t) * [x(t) * y(t)] = [f(t) * x(t)] * y(t)$ (Asociativa)
4. $f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\delta(t - \lambda) d\lambda = f(t)$
5. $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$
6. $f(t) * \delta'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\delta'(t - \lambda) d\lambda = f'(t)$
7. $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)u(t - \lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda$

Antes de aprender a evaluar la integral de convolución en la ecuación (15.70) se considerará el vínculo entre la transformada de Laplace y la integral de convolución. Dadas las funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$ con transformadas de Laplace $F_1(s)$ y $F_2(s)$, respectivamente, su convolución es

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\lambda)f_2(t - \lambda) d\lambda \quad (15.71)$$

Al calcular la transformada de Laplace se obtiene

$$F(s) = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s) \quad (15.72)$$

Para demostrar que la ecuación (15.72) es verdadera, se inicia con el hecho de que $F_1(s)$ se define como

$$F_1(s) = \int_{0^-}^{\infty} f_1(\lambda)e^{-s\lambda} d\lambda \quad (15.73)$$

Multiplicando esto por $F_2(s)$ se tiene

$$F_1(s)F_2(s) = \int_{0^-}^{\infty} f_1(\lambda)[F_2(s)e^{-s\lambda}] d\lambda \quad (15.74)$$

Recuérdese la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la ecuación (15.17) que el término en corchetes puede escribirse como

$$\begin{aligned} F_2(s)e^{-s\lambda} &= \mathcal{L}[f_2(t - \lambda)u(t - \lambda)] \\ &= \int_0^{\infty} f_2(t - \lambda)u(t - \lambda)e^{-st} dt \end{aligned} \quad (15.75)$$

Al sustituir la ecuación (15.75) en la ecuación (15.74) se obtiene

$$F_1(s)F_2(s) = \int_0^{\infty} f_1(\lambda) \left[\int_0^{\infty} f_2(t - \lambda)u(t - \lambda)e^{-st} dt \right] d\lambda \quad (15.76)$$

Intercambiar el orden de la integración da por resultado

$$F_1(s)F_2(s) = \int_0^{\infty} \left[\int_0^t f_1(\lambda)f_2(t - \lambda) d\lambda \right] e^{-st} dt \quad (15.77)$$

La integral entre corchetes sólo se extiende de 0 a t porque el escalón unitario retrasado $u(t - \lambda) = 1$ para $\lambda < t$ y $u(t - \lambda) = 0$ para $\lambda > t$. Nótese que la integral es la convolución de $f_1(t)$ y $f_2(t)$ como en la ecuación (15.71). De aquí que

$$F_1(s)F_2(s) = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] \quad (15.78)$$

como se buscaba. Esto indica que la convolución en el dominio temporal es equivalente a la multiplicación en el dominio de s . Por ejemplo, si $x(t) = 4e^{-t}$ y $h(t) = 5e^{-2t}$ y se aplica la propiedad en la ecuación (15.78), se obtiene

$$\begin{aligned} h(t) * x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[H(s)X(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\frac{5}{s+2}\right)\left(\frac{4}{s+1}\right)\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{20}{s+1} + \frac{-20}{s+2}\right] \\ &= 20(e^{-t} - e^{-2t}), \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (15.79)$$

Aunque puede obtenerse la convolución de dos señales utilizando la ecuación (15.78), como se acaba de hacer, si el producto $F_1(s)F_2(s)$ es muy complicado, quizá sea difícil determinar la inversa. También hay situaciones en las que $f_1(t)$ y $f_2(t)$ están disponibles en forma de datos experimentales y no hay transformadas de Laplace explícitas. En estos casos, debe hacerse la convolución en el dominio temporal.

El proceso de convolucionar dos señales en el dominio temporal, se aprecia mejor desde el punto de vista gráfico. El procedimiento gráfico para evaluar la integral de convolución en la ecuación (15.70), por lo general involucra cuatro pasos

Pasos para evaluar la integral de convolución:

1. Girar: tomar la imagen espejo de $h(\lambda)$ con respecto al eje de las ordenadas a fin de obtener $h(-\lambda)$.
2. Desplazamiento: trasladar o retrasar $h(-\lambda)$ un tiempo t para obtener $h(t - \lambda)$.
3. Multiplicación: encontrar el producto de $h(t - \lambda)$ y $x(\lambda)$.
4. Integración: para un tiempo dado t , calcular el área bajo el producto $h(t - \lambda)x(\lambda)$ para $0 < \lambda < t$, a fin de obtener $y(t)$ en t .

La operación de voltear en el paso 1 es la razón del uso del término *convolución*. La función $h(t - \lambda)$ explora o se desplaza sobre $x(\lambda)$. En vista de este procedimiento de superposición, la integral de la convolución también se conoce como la *integral de superposición*.

Para aplicar los cuatro pasos es necesario poder trazar $x(\lambda)$ y $h(t - \lambda)$. El cálculo de $x(\lambda)$ a partir de la función original $x(t)$ involucra simplemente el reemplazo de cada t por λ . Graficar $h(t - \lambda)$ es la clave para el proceso de convolución. Involucra reflejar $h(\lambda)$ con respecto al eje vertical y desplazarla un tiempo t . De manera analítica, puede obtenerse $h(t - \lambda)$, reemplazando cada t en $h(t)$ por $t - \lambda$. Puesto que la convolución es conmutativa, puede ser más conveniente aplicar los pasos 1 y 2 a $x(t)$, en lugar de $h(t)$. La mejor forma de ilustrar el procedimiento es con la ayuda de algunos ejemplos.

Ejemplo 15.12

Encuentre la convolución de las dos señales de la figura 15.10.

 


Figura 15.10 Para el ejemplo 15.12.

Solución: Se siguen los cuatro pasos para obtener $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$. Primero se determina el giro de $x_1(t)$, como se muestra en la figura 15.11a) y se desplaza t unidades, como se muestra en la figura 15.11b). Para diferentes valores de t se multiplican ahora las dos funciones y se integran para determinar el área de la región superpuesta.

Para $0 < t < 1$, no hay superposición de las dos funciones, como se muestra en la figura 15.12a). De aquí que

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = 0, \quad 0 < t < 1 \quad (15.12.1)$$

Para $1 < t < 2$, las dos señales se superponen entre 1 y t , como se muestra en la figura 15.12b).

$$y(t) = \int_1^t (2)(1) d\lambda = 2\lambda \Big|_1^t = 2(t-1), \quad 1 < t < 2 \quad (15.12.2)$$

Para $2 < t < 3$, las dos señales se superponen completamente entre $(t-1)$ y t , como se muestra en la figura 15.12c). Es fácil ver que el área bajo la curva es 2. O

$$y(t) = \int_{t-1}^t (2)(1) d\lambda = 2\lambda \Big|_{t-1}^t = 2, \quad 2 < t < 3 \quad (15.12.3)$$

Para $3 < t < 4$, las dos señales se superponen entre $(t-1)$ y 3, como se muestra en la figura 15.12d).

$$y(t) = \int_{t-1}^3 (2)(1) d\lambda = 2\lambda \Big|_{t-1}^3 \quad (15.12.4)$$

$$= 2(3-t+1) = 8-2t, \quad 3 < t < 4$$

Para $t > 4$, las dos señales no se superponen [figura 15.12e)], y

$$y(t) = 0, \quad t > 4 \quad (15.12.5)$$

Combinando las ecuaciones (15.12.1) a la (15.12.5), se obtiene

$$y(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2t-2, & 1 \leq t \leq 2 \\ 2, & 2 \leq t \leq 3 \\ 8-2t, & 3 \leq t \leq 4 \\ 0, & t \geq 4 \end{cases} \quad (15.12.6)$$


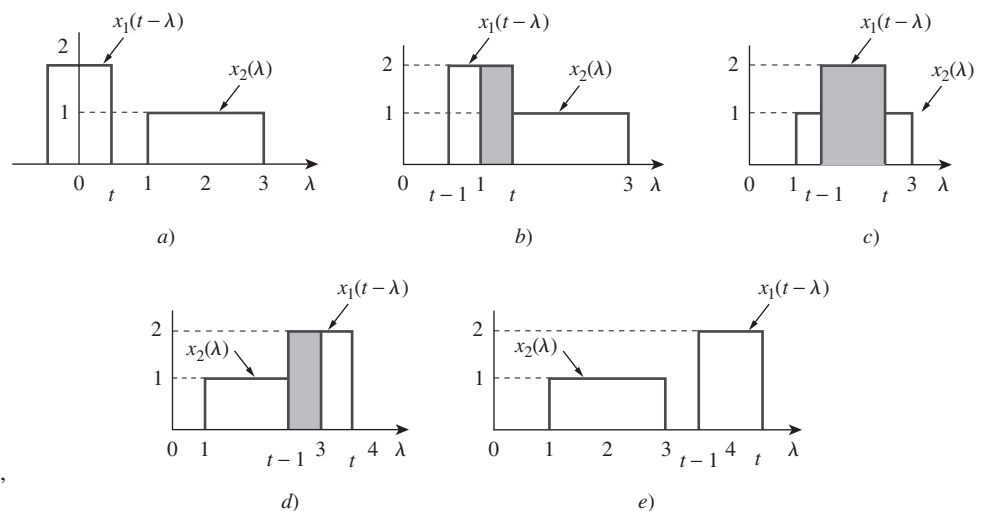


Figura 15.12 Superposición de $x_1(t-\lambda)$ y $x_2(\lambda)$ para: a) $0 < t < 1$, b) $1 < t < 2$, c) $2 < t < 3$, d) $3 < t < 4$, e) $t > 4$.

la cual se grafica en la figura 15.13. Obsérvese que $y(t)$ en esta ecuación es continua. Este hecho se usa para verificar los resultados cuando hay movimiento de un rango de t a otro. El resultado en la ecuación (15.12.6) puede obtenerse sin utilizar el procedimiento gráfico; se usa directamente la ecuación (15.70) y las propiedades de las funciones escalón. Lo anterior se ilustra en el ejemplo 15.14.

Figura 15.13 Convolución de las señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de la figura 15.10.

 

Determine gráficamente la convolución de las dos funciones de la figura 15.14. Para mostrar cuán poderoso es trabajar en el dominio de s , compruebe su respuesta realizando la misma operación equivalente en el dominio de s .

Problema de práctica 15.12

Respuesta: El resultado de la convolución $y(t)$ se muestra en la figura 15.15, donde

$$y(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 6 - 2t, & 2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{de otro modo.} \end{cases}$$

 


Figura 15.14 Problema de práctica 15.12.

 


Figura 15.15 Convolución de las señales de la figura 15.14.

Gráficamente determine la convolución de $g(t)$ y $u(t)$ que se muestra en la figura 15.16.

Ejemplo 15.13

Solución: Sea $y(t) = g(t) * u(t)$. Se encuentra $y(t)$ de dos maneras.

■ **MÉTODO 1** Supóngase que se voltea $g(t)$, como se muestra en la figura 15.17a) y se desplaza un tiempo t , como se muestra en la figura 15.17b). Puesto que originalmente $g(t) = t, 0 < t < 1$, se espera que $g(t - \lambda) = t - \lambda, 0 < t - \lambda < 1$ o $t - 1 < \lambda < t$. No hay superposición de las dos funciones cuando $t < 0$, de forma que $y(0) = 0$ para este caso.

 


Figura 15.16 Para el ejemplo 15.13.

 


Figura 15.17 Convolución de $g(t)$ y $u(t)$ de la figura 15.16 con $g(t)$ volteada.

Para $0 < t < 1$ $g(t - \lambda)$ y $u(\lambda)$ se superponen de 0 a t , como es evidente en la figura 15.17b). Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_0^t (1)(t - \lambda) d\lambda = \left(t\lambda - \frac{1}{2}\lambda^2 \right) \Big|_0^t \\
 &= t^2 - \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 1
 \end{aligned} \tag{15.13.1}$$

Para $t > 1$, las dos funciones se superponen completamente entre $(t - 1)$ y t [véase la figura 15.17c)]. De aquí que

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{t-1}^t (1)(t - \lambda) d\lambda \\
 &= \left(t\lambda - \frac{1}{2}\lambda^2 \right) \Big|_{t-1}^t = \frac{1}{2}, \quad t \geq 1
 \end{aligned} \tag{15.13.2}$$

Por lo tanto, a partir de las ecuaciones (15.13.1) y (15.13.2),

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & t \geq 1 \end{cases}$$

■ **MÉTODO 2** En lugar de voltear g , supóngase que se invierte la función escalón unitario $u(t)$, como se muestra en la figura 15.18a), y después se desplaza un tiempo t , como se muestra en la figura 15.18b). Puesto que $u(t) = 1$ para $t > 0$, $u(t - \lambda) = 1$ para $-\lambda > 0$ o $\lambda < t$, las dos funciones se superponen de 0 a t , de tal forma que

$$y(t) = \int_0^t (1)\lambda d\lambda = \frac{1}{2}\lambda^2 \Big|_0^t = \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 1 \tag{15.13.3}$$

 


Figura 15.18 Convolución de $g(t)$ y $u(t)$ de la figura 15.16 con $u(t)$ volteada.

Para $t > 1$, las dos funciones se superponen entre 0 y 1, como se muestra en la figura 15.18c). De aquí que,

$$y(t) = \int_0^1 (1)\lambda d\lambda = \frac{1}{2}\lambda^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}, \quad t \geq 1 \tag{15.13.4}$$

Y, de las ecuaciones (15.13.3) y (15.13.4),

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & t \geq 1 \end{cases}$$

 


Figura 15.19 Resultado del ejemplo 15.13.

Aunque los dos métodos dan el mismo resultado, como se esperaba, obsérvese que es más conveniente voltear la función escalón unitario $u(t)$ que $g(t)$ en este ejemplo. La figura 15.19 muestra a $y(t)$.

Dadas $g(t)$ y $f(t)$ en la figura 15.20, encuentre la gráfica de $y(t) = g(t) * f(t)$.

Problema de práctica 15.13

 


Figura 15.20 Para el problema de práctica 15.13.

Respuesta: $y(t) = \begin{cases} 3(1 - e^{-t}), & 0 \leq t \leq 1 \\ 3(e - 1)e^{-t}, & t \geq 1 \\ 0, & \text{en otra parte.} \end{cases}$

Para el circuito RL de la figura 15.21a), utilice la integral de convolución para encontrar la respuesta $i_o(t)$ debida a la excitación que se muestra en la figura 15.21b).

Ejemplo 15.14

Solución:

- Definir.** El problema está enunciado de manera clara y también se especifica el método de solución.
- Presentar.** Se va a utilizar la integral de convolución para encontrar la respuesta $i_o(t)$ debida a $i_s(t)$ que se muestra en la figura 15.21b).
- Alternativas.** Ya se ha aprendido a efectuar la convolución utilizando la integral de convolución y cómo efectuarla de manera gráfica. Además, siempre se puede trabajar en el dominio de s para encontrar la corriente. Se encuentra la corriente utilizando la integral de convolución y después se verifica utilizando el método gráfico.
- Intentar.** Como se mencionó, este problema puede resolverse de dos maneras: utilizando directamente la integral de convolución o utilizando la técnica gráfica. Para utilizar cualquier método, es necesario obtener primero la respuesta del circuito a un impulso unitario $h(t)$. En el dominio de s , la aplicación del principio del divisor de corriente al circuito de la figura 15.22a) da

 
 


Figura 15.21 Para el ejemplo 15.14.

$$I_o = \frac{1}{s + 1} I_s$$

De aquí que,

$$H(s) = \frac{I_o}{I_s} = \frac{1}{s + 1} \tag{15.14.1}$$

y la transformada inversa de Laplace de lo anterior da

$$h(t) = e^{-t}u(t) \tag{15.14.2}$$

La figura 15.22b) muestra la respuesta al impulso $h(t)$ del circuito.

Para utilizar la integral de convolución directamente, recuérdese que la respuesta se da en el dominio de s como

$$I_o(s) = H(s)I_s(s)$$

Con la $i_s(t)$ dada en la figura 15.21b),

$$i_s(t) = u(t) - u(t - 2)$$

 
 


Figura 15.22 Para el circuito de la figura 15.21a): a) su equivalente en el dominio s , b) su respuesta a un impulso.

de tal forma que

$$\begin{aligned} i_o(t) &= h(t) * i_s(t) = \int_0^t i_s(\lambda)h(t - \lambda) d\lambda \\ &= \int_0^t [u(\lambda) - u(\lambda - 2)]e^{-(t-\lambda)} d\lambda \end{aligned} \quad (15.14.3)$$

Puesto que $u(\lambda - 2) = 0$ para $0 < \lambda < 2$, el integrando donde está incluido $u(\lambda)$ es diferente de cero para toda $\lambda > 0$, mientras que el integrando donde está incluido $u(\lambda - 2)$ es diferente de cero solamente para $\lambda > 2$. La mejor manera de manejar la integral es hacerlo en dos partes separadas. Para $0 < t < 2$,

$$\begin{aligned} i'_o(t) &= \int_0^t (1)e^{-(t-\lambda)} d\lambda = e^{-t} \int_0^t (1)e^\lambda d\lambda \\ &= e^{-t}(e^t - 1) = 1 - e^{-t}, \quad 0 < t < 2 \end{aligned} \quad (15.14.4)$$

Para $t > 2$,

$$\begin{aligned} i''_o(t) &= \int_2^t (1)e^{-(t-\lambda)} d\lambda = e^{-t} \int_2^t e^\lambda d\lambda \\ &= e^{-t}(e^t - e^2) = 1 - e^2e^{-t}, \quad t > 2 \end{aligned} \quad (15.14.5)$$

Sustituyendo las ecuaciones (15.14.4) y (15.14.5) en la ecuación (15.14.3) se obtiene

$$\begin{aligned} i_o(t) &= i'_o(t) - i''_o(t) \\ &= (1 - e^{-t})[u(t - 2) - u(t)] - (1 - e^2e^{-t})u(t - 2) \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-t} \mathbf{A}, & 0 < t < 2 \\ (e^2 - 1)e^{-t} \mathbf{A}, & t > 2 \end{cases} \end{aligned} \quad (15.14.6)$$

5. **Evaluar.** Para utilizar la técnica gráfica se puede voltear $i_s(t)$ en la figura 15.21b) y desplazarla un tiempo t , como se muestra en la figura 15.23a). Para $0 < t < 2$, la superposición entre $i_s(t - \lambda)$ y $h(\lambda)$ es desde 0 hasta t , de tal forma que

$$i_o(t) = \int_0^t (1)e^{-\lambda} d\lambda = -e^{-\lambda} \Big|_0^t = (1 - e^{-t}) \mathbf{A}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad (15.14.7)$$

Para $t > 2$, las dos funciones se superponen entre $(t - 2)$ y t , como se muestra en la figura 15.23b). De aquí que,

$$\begin{aligned} i_o(t) &= \int_{t-2}^t (1)e^{-\lambda} d\lambda = -e^{-\lambda} \Big|_{t-2}^t = -e^{-t} + e^{-(t-2)} \\ &= (e^2 - 1)e^{-t} \mathbf{A}, \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (15.14.8)$$

De las ecuaciones (15.14.7) y (15.14.8), la respuesta es

$$i_o(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t} \mathbf{A}, & 0 \leq t \leq 2 \\ (e^2 - 1)e^{-t} \mathbf{A}, & t \geq 2 \end{cases} \quad (15.14.9)$$

la cual es igual a la que se encontró en la ecuación (15.14.6). Por lo tanto, la respuesta $i_o(t)$ a lo largo de la excitación $i_s(t)$ es como se muestra en la figura 15.24.

6. **¿Satisfactorio?** Se ha resuelto el problema de manera satisfactoria y se pueden presentar los resultados como la solución del problema.

 


Figura 15.23 Para el ejemplo 15.14.

 


Figura 15.24 Para el ejemplo 15.14; excitación y respuesta.

Utilice la convolución para encontrar $v_o(t)$ en el circuito de la figura 15.25a), cuando la excitación es la señal que se muestra en la figura 15.15b). Para mostrar cuán poderoso es trabajar en el dominio de s , compruebe su respuesta realizando la misma operación equivalente en el dominio de s .

Problema de práctica 15.14

 


Figura 15.25 Para el problema de práctica 15.14.

Respuesta: $20(e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$ V.

15.6 † Aplicación a las ecuaciones integrodiferenciales

La transformada de Laplace es útil para resolver ecuaciones integrodiferenciales lineales. Utilizando las propiedades de la derivación y la integración de la transformada de Laplace, se transforma cada término en la ecuación integrodiferencial. Las condiciones iniciales se toman en cuenta de manera automática. Se resuelve la ecuación algebraica resultante en el dominio de s . Luego, se convierte de nuevo la solución al dominio temporal, utilizando la transformada inversa. Los ejemplos siguientes ilustran el proceso.

Utilice la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial

Ejemplo 15.15

$$\frac{d^2v(t)}{dt^2} + 6\frac{dv(t)}{dt} + 8v(t) = 2u(t)$$

sujeta a $v(0) = 1$, $v'(0) = -2$.

Solución: Se calcula la transformada de Laplace de cada término en la ecuación diferencial dada y se obtiene

$$[s^2V(s) - sv(0) - v'(0)] + 6[sV(s) - v(0)] + 8V(s) = \frac{2}{s}$$

Sustituyendo $v(0) = 1$, $v'(0) = -2$,

$$s^2V(s) - s + 2 + 6sV(s) - 6 + 8V(s) = \frac{2}{s}$$

o sea
$$(s^2 + 6s + 8)V(s) = s + 4 + \frac{2}{s} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s}$$

De aquí que
$$V(s) = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s + 2)(s + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 4}$$

$$\begin{aligned} \text{donde} \quad A &= sV(s) \Big|_{s=0} = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s+2)(s+4)} \Big|_{s=0} = \frac{2}{(2)(4)} = \frac{1}{4} \\ B &= (s+2)V(s) \Big|_{s=-2} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+4)} \Big|_{s=-2} = \frac{-2}{(-2)(2)} = \frac{1}{2} \\ C &= (s+4)V(s) \Big|_{s=-4} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+2)} \Big|_{s=-4} = \frac{2}{(-4)(-2)} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{De aquí que} \quad V(s) = \frac{1}{4} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2} + \frac{\frac{1}{4}}{s+4}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace se tiene

$$v(t) = \frac{1}{4}(1 + 2e^{-2t} + e^{-4t})u(t)$$

Problema de práctica 15.15

Resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de la transformada de Laplace.

$$\frac{d^2v(t)}{dt^2} + 4\frac{dv(t)}{dt} + 4v(t) = 2e^{-t}$$

si $v(0) = v'(0) = 2$.

Respuesta: $(2e^{-t} + 4te^{-2t})u(t)$.

Ejemplo 15.16

Despeje la respuesta $y(t)$ en la siguiente ecuación integrodiferencial.

$$\frac{dy}{dt} + 5y(t) + 6 \int_0^t y(\tau) d\tau = u(t), \quad y(0) = 2$$

Solución: Calculando la transformada de Laplace de cada término se obtiene

$$[sY(s) - y(0)] + 5Y(s) + \frac{6}{s}Y(s) = \frac{1}{s}$$

Sustituyendo $y(0) = 2$ y multiplicar por s ,

$$Y(s)(s^2 + 5s + 6) = 1 + 2s$$

$$\text{o sea} \quad Y(s) = \frac{2s + 1}{(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3}$$

$$\text{donde} \quad A = (s+2)Y(s) \Big|_{s=-2} = \frac{2s+1}{s+3} \Big|_{s=-2} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$B = (s+3)Y(s) \Big|_{s=-3} = \frac{2s+1}{s+2} \Big|_{s=-3} = \frac{-5}{-1} = 5$$

$$\text{Por lo tanto,} \quad Y(s) = \frac{-3}{s+2} + \frac{5}{s+3}$$

Su transformada inversa es

$$y(t) = (-3e^{-2t} + 5e^{-3t})u(t)$$

Utilice la transformada de Laplace para resolver la ecuación integrodiferencial

Problema de práctica 15.16

$$\frac{dy}{dt} + 3y(t) + 2 \int_0^t y(\tau) d\tau = 2e^{-3t}, \quad y(0) = 0$$

Respuesta: $(-e^{-t} + 4e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)$.

15.7 Resumen

1. La transformada de Laplace permite el análisis en el dominio de s (o dominio complejo de frecuencia), de una señal representada por una función en el dominio temporal. Se define como

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

2. Las propiedades de la transformada de Laplace se listan en la tabla 15.1, mientras que las transformadas de Laplace de las funciones comunes básicas se listan en la tabla 15.2.
3. La transformada inversa de Laplace se encuentra utilizando las expansiones por fracciones parciales y las parejas de transformadas de Laplace de la tabla 15.2, como una tabla de consulta. Los polos reales dan como resultado funciones exponenciales, mientras que los polos complejos proporcionan senoides amortiguadas.
4. La convolución de dos señales consiste en aplicar la inversión en el tiempo de una de las señales, desplazarla, multiplicarla punto

a punto con una segunda señal e integrar el producto. La integral de convolución relaciona la convolución de dos señales en el dominio temporal con el inverso del producto de sus transformadas de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\lambda)f_2(t - \lambda) d\lambda$$

5. En el dominio temporal, la salida $y(t)$ de la red es la convolución de la respuesta al impulso con la entrada $x(t)$,

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

La convolución puede considerarse como el método de voltear, desplazar y multiplicar el tiempo y el área.

6. La transformada de Laplace puede utilizarse para resolver una ecuación lineal integrodiferencial.

Preguntas de repaso

15.1 Toda función $f(t)$ tiene una transformada de Laplace.

- a) Cierto b) Falso

15.2 La variable s en la transformada de Laplace $H(s)$ se llama

- a) frecuencia compleja b) función de transferencia
c) cero d) polo

15.3 La transformada de Laplace de $u(t - 2)$ es:

- a) $\frac{1}{s + 2}$ b) $\frac{1}{s - 2}$
c) $\frac{e^{2s}}{s}$ d) $\frac{e^{-2s}}{s}$

15.4 El cero de la función

$$F(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)(s + 4)}$$

está en

- a) -4 b) -3
c) -2 d) -1

15.5 Los polos de la función

$$F(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)(s + 4)}$$

están en

- a) -4 b) -3
c) -2 d) -1

15.6 Si $F(s) = 1/(s + 2)$, entonces $f(t)$ es

- a) $e^{2t}u(t)$ b) $e^{-2t}u(t)$
c) $u(t - 2)$ d) $u(t + 2)$

15.7 Dado que $F(s) = e^{-2s}/(s + 1)$, entonces $f(t)$ es

- a) $e^{-2(t-1)}u(t - 1)$ b) $e^{-(t-2)}u(t - 2)$
c) $e^{-t}u(t - 2)$ d) $e^{-t}u(t + 1)$
e) $e^{-(t-2)}u(t)$

15.8 El valor inicial de $f(t)$ con transformada

$$F(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)}$$

es:

- a) no existente b) ∞ c) 0
d) 1 e) $\frac{1}{6}$

15.9 La transformada inversa de Laplace de

$$\frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1}$$

es:

- a) $e^{-t}\cos 2$ b) $e^{-t}\sin 2t$
 c) $e^{-2t}\cos 2$ d) $e^{-2t}\sin 2t$
 e) ninguna de las anteriores

15.10 El resultado de $u(t) * u(t)$ es:

- a) $u^2(t)$ b) $tu(t)$
 c) $t^2u(t)$ d) $\delta(t)$

Respuestas: 15.1b, 15.2a, 15.3d, 15.4d, 15.5a, b, c, 15.6b, 15.7b, 15.8d, 15.9c, 15.10b.

Problemas

Secciones 15.2 y 15.3 Definición y propiedades de la transformada de Laplace

15.1 Encuentre la transformada de Laplace de:

- a) $\cosh at$ b) $\sinh at$
 [Sugerencia: $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$,
 $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.]

15.2 Determine la transformada de Laplace de:

- a) $\cos(\omega t + \theta)$ b) $\sin(\omega t + \theta)$

15.3 Obtenga la transformada de Laplace de cada una de las funciones siguientes:

- a) $e^{-2t}\cos 3tu(t)$ b) $e^{-2t}\sin 4tu(t)$
 c) $e^{-3t}\cosh 2tu(t)$ d) $e^{-4t}\sinh tu(t)$
 e) $te^{-t}\sin 2tu(t)$

15.4 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la transformada de Laplace de diferentes funciones que varían en el tiempo.

15.5 Calcule las transformadas de Laplace de estas funciones:

- a) $t^2 \cos(2t + 30^\circ)u(t)$ b) $3t^4 e^{-2t}u(t)$
 c) $2tu(t) - 4\frac{d}{dt}\delta(t)$ d) $2e^{-(t-1)}u(t)$
 e) $5u(t/2)$ f) $6e^{-t/3}u(t)$
 g) $\frac{d^n}{dt^n}\delta(t)$

15.6 Encuentre $F(s)$ dado que

$$f(t) = \begin{cases} 5t, & 0 < t < 1 \\ -5t, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

15.7 Calcule la transformada de Laplace de las señales siguientes:

- a) $f(t) = (2t + 4)u(t)$
 b) $g(t) = (4 + 3e^{-2t})u(t)$
 c) $h(t) = (6 \sin(3t) + 8 \cos(3t))u(t)$
 d) $x(t) = (e^{-2t}\cosh(4t))u(t)$

15.8 Encuentre la transformada de Laplace $F(s)$, dado que $f(t)$ es:

- a) $2tu(t - 4)$
 b) $5 \cos(t) \delta(t - 2)$

c) $e^{-t}u(t - t)$

d) $\sin(2t)u(t - \tau)$

15.9 Determine las transformadas de Laplace de estas funciones:

- a) $f(t) = (t - 4)u(t - 2)$
 b) $g(t) = 2e^{-4t}u(t - 1)$
 c) $h(t) = 5 \cos(2t - 1)u(t)$
 d) $p(t) = 6[u(t - 2) - u(t - 4)]$

15.10 Encuentre en dos formas diferentes la transformada de Laplace de


$$g(t) = \frac{d}{dt}(te^{-t} \cos t)$$

15.11 Encuentre $F(s)$ si:

- a) $f(t) = 6e^{-t} \cosh 2t$ b) $f(t) = 3te^{-2t} \sinh 4t$
 c) $f(t) = 8e^{-3t} \cosh tu(t - 2)$

15.12 Si $g(t) = e^{-2t}\cos 4t$, encuentre $G(s)$.**15.13** Encuentre la transformada de Laplace de las siguientes funciones:

- a) $t \cos tu(t)$ b) $e^{-t}t \sin tu(t)$
 c) $\frac{\sin \beta t}{t}u(t)$

 15.14 Calcule la transformada de Laplace de la señal de la figura 15.26.**Figura 15.26** Para el problema 15.14.**15.15** Determine la transformada de Laplace de la función de la figura 15.27.

 


Figura 15.27 Para el problema 15.15.

15.16 Obtenga la transformada de Laplace de $f(t)$ de la figura 15.28.

 


Figura 15.28 Para el problema 15.16.

15.17 Use la figura 15.29 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la transformada de Laplace de una forma de onda simple no periódica.

 


Figura 15.29 Para el problema 15.17.

15.18 Obtenga las transformadas de Laplace de las funciones de la figura 15.30.

 


Figura 15.30 Para el problema 15.18.

15.19 Calcule la transformada de Laplace del tren infinito de impulsos unitarios de la figura 15.31.

 


Figura 15.31 Para el problema 15.19.

15.20 Use la figura 15.32 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la transformada de Laplace de una forma de onda simple periódica.

 


Figura 15.32 Para el problema 15.20.

15.21 Obtenga la transformada de Laplace de la forma de onda periódica de la figura 15.33.

 


Figura 15.33 Para el problema 15.21.

15.22 Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones de la figura 15.34.

 


Figura 15.34 Para el problema 15.22.

15.23 Determine las transformadas de Laplace de las funciones periódicas de la figura 15.35.

 


Figura 15.35 Para el problema 15.23.

15.24 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar el valor inicial y el valor final de una función de transferencia.

15.25 Sea

$$F(s) = \frac{5(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

- a) Utilice los teoremas del valor inicial y final para encontrar $f(0)$ y $f(\infty)$.
 b) Verifique su respuesta del inciso a) al encontrar $f(t)$ utilizando fracciones parciales.

15.26 Determine los valores inicial y final de $f(t)$, si existen, dado que:

a) $F(s) = \frac{5s^2 + 3}{s^3 + 4s^2 + 6}$

b) $F(s) = \frac{s^2 - 2s + 1}{4(s-2)(s^2 + 2s + 4)}$

Sección 15.4 Transformada inversa de Laplace

15.27 Determine la transformada inversa de Laplace de cada una de las funciones siguientes:

a) $F(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s+1}$

b) $G(s) = \frac{3s+1}{s+4}$

c) $H(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)}$

d) $J(s) = \frac{12}{(s+2)^2(s+4)}$

15.28 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la transformada inversa de Laplace.

15.29 Calcule la transformada inversa de Laplace de:

$$V(s) = \frac{2s+26}{s(s^2+4s+13)}$$

15.30 Calcule la transformada inversa de Laplace de:

a) $F_1(s) = \frac{6s^2 + 8s + 3}{s(s^2 + 2s + 5)}$

b) $F_2(s) = \frac{s^2 + 5s + 6}{(s+1)^2(s+4)}$

c) $F_3(s) = \frac{10}{(s+1)(s^2 + 4s + 8)}$

15.31 Encuentre $f(t)$ de cada $F(s)$:

a) $\frac{10s}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

b) $\frac{2s^2 + 4s + 1}{(s+1)(s+2)^3}$

c) $\frac{s+1}{(s+2)(s^2 + 2s + 5)}$

15.32 Determine la transformada inversa de Laplace de cada una de las funciones siguientes:

a) $\frac{8(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}$

b) $\frac{s^2 - 2s + 4}{(s+1)(s+2)^2}$

c) $\frac{s^2 + 1}{(s+3)(s^2 + 4s + 5)}$

15.33 Calcule la transformada inversa de Laplace de:

a) $\frac{6(s-1)}{s^4 - 1}$

b) $\frac{se^{-\pi s}}{s^2 + 1}$

c) $\frac{8}{s(s+1)^3}$

15.34 Encuentre las funciones de tiempo que tienen las siguientes transformadas de Laplace:

a) $F(s) = 10 + \frac{s^2 + 1}{s^2 + 4}$

b) $G(s) = \frac{e^{-s} + 4e^{-2s}}{s^2 + 6s + 8}$

c) $H(s) = \frac{(s+1)e^{-2s}}{s(s+3)(s+4)}$

15.35 Obtenga $f(t)$ para las transformadas siguientes:

a) $F(s) = \frac{(s+3)e^{-6s}}{(s+1)(s+2)}$

b) $F(s) = \frac{4 - e^{-2s}}{s^2 + 5s + 4}$

c) $F(s) = \frac{se^{-s}}{(s+3)(s^2 + 4)}$

15.36 Calcule la transformada inversa de Laplace de las siguientes funciones:

a) $X(s) = \frac{3}{s^2(s+2)(s+3)}$

b) $Y(s) = \frac{2}{s(s+1)^2}$

c) $Z(s) = \frac{5}{s(s+1)(s^2 + 6s + 10)}$

15.37 Encuentre la transformada inversa de Laplace de:

a) $H(s) = \frac{s + 4}{s(s + 2)}$

b) $G(s) = \frac{s^2 + 4s + 5}{(s + 3)(s^2 + 2s + 2)}$

c) $F(s) = \frac{e^{-4s}}{s + 2}$

d) $D(s) = \frac{10s}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)}$

15.38 Encuentre $f(t)$ dado que:

a) $F(s) = \frac{s^2 + 4s}{s^2 + 10s + 26}$

b) $F(s) = \frac{5s^2 + 7s + 29}{s(s^2 + 4s + 29)}$

*15.39 Determine $f(t)$ si:

a) $F(s) = \frac{2s^3 + 4s^2 + 1}{(s^2 + 2s + 17)(s^2 + 4s + 20)}$

b) $F(s) = \frac{s^2 + 4}{(s^2 + 9)(s^2 + 6s + 3)}$

15.40 Demuestre que

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4s^2 + 7s + 13}{(s + 2)(s^2 + 2s + 5)} \right] = \left[\sqrt{2}e^{-t} \cos(2t + 45^\circ) + 3e^{-2t} \right] u(t)$$

Sección 15.5 Integral de convolución

*15.41 Sea $x(t)$ y $y(t)$ las funciones mostradas en la figura 15.36. Encuentre $z(t) = x(t) * y(t)$.

 


Figura 15.36 Para el problema 15.41.

* Un asterisco indica un problema difícil.

15.42 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo obtener la convolución de dos funciones juntas.



15.43 Encuentre $y(t) = x(t) * h(t)$ para cada pareja $x(t)$ y $h(t)$ de la figura 15.37.

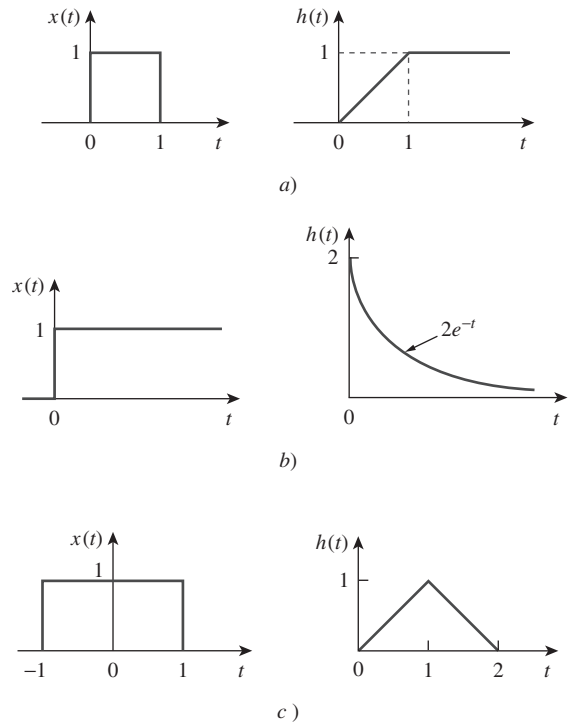


Figura 15.37 Para el problema 15.43.

15.44 Obtenga la convolución de las parejas de señales de la figura 15.38.

 


Figura 15.38 Para el problema 15.44.

15.45 Dadas $h(t) = 4e^{-2t}u(t)$ y $x(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t)$, encuentre $y(t) = x(t) * h(t)$.

15.46 Dadas las funciones siguientes

$$x(t) = 2\delta(t), \quad y(t) = 4u(t), \quad z(t) = e^{-2t}u(t),$$

evalúe las operaciones de convolución siguientes:

- $x(t) * y(t)$
- $x(t) * z(t)$
- $y(t) * z(t)$
- $y(t) * [y(t) + z(t)]$

15.47 Un sistema tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

- Encuentre la respuesta al impulso del sistema.
- Determine la salida $y(t)$, dado que la entrada es $x(t) = u(t)$.

15.48 Utilice la convolución, encuentre $f(t)$ dado que:

- $F(s) = \frac{4}{(s^2 + 2s + 5)^2}$
- $F(s) = \frac{2s}{(s+1)(s^2+4)}$

***15.49** Utilice la integral de convolución para encontrar:

- $t * e^{at}u(t)$
- $\cos(t) * \cos(t)u(t)$

Sección 15.6 Aplicación a las ecuaciones integrodiferenciales

15.50 Utilice la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial

$$\frac{d^2v(t)}{dt^2} + 2\frac{dv(t)}{dt} + 10v(t) = 3 \cos 2t$$

sujeta a $v(0) = 1$, $dv(0)/dt = -2$.

15.51 Dado que $v(0) = 2$, y $dv(0)/dt = 4$, resuelva

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 5\frac{dv}{dt} + 6v = 10e^{-t}u(t)$$

15.52 Utilice la transformada de Laplace para encontrar $i(t)$ para $t > 0$ si

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 3\frac{di}{dt} + 2i + \delta(t) = 0,$$

$$i(0) = 0, \quad i'(0) = 3$$

***15.53** Utilice transformadas de Laplace para encontrar el valor de $x(t)$ en

$$x(t) = \cos t + \int_0^t e^{\lambda-t} x(\lambda) d\lambda$$

15.54 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con una entrada que varían con el tiempo.

15.55 Resuelva $y(t)$ en la ecuación diferencial siguiente si las condiciones iniciales son cero.

$$\frac{d^3y}{dt^3} + 6\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} = e^{-t} \cos 2t$$

15.56 Resuelva $v(t)$ en la ecuación integrodiferencial

$$4\frac{dv}{dt} + 12 \int_{-\infty}^t v dt = 0$$

dado que $v(0) = 2$.

15.57 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo resolver ecuaciones integrodiferenciales con una entrada periódica, usando la transformada de Laplace.

15.58 Dado

$$\frac{dv}{dt} + 2v + 5 \int_0^t v(\lambda) d\lambda = 4u(t)$$

con $v(0) = -1$, determine $v(t)$ para $t > 0$.

15.59 Resuelva la ecuación integrodiferencial,

$$\frac{dy}{dt} + 4y + 3 \int_0^t y dt = 6e^{-2t}, \quad y(0) = -1$$

15.60 Resuelva la siguiente ecuación integrodiferencial

$$2\frac{dx}{dt} + 5x + 3 \int_0^t x dt + 4 = \sin 4t, \quad x(0) = 1$$

15.61 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales sujetas a las condiciones iniciales especificadas.

- $d^2v/dt^2 + 4v = 12$, $v(0) = 0$, $dv(0)/dt = 2$
- $d^2i/dt^2 + 5di/dt + 4i = 8$, $i(0) = -1$, $di(0)/dt = 0$
- $d^2v/dt^2 + 2dv/dt + v = 3$, $v(0) = 5$, $dv(0)/dt = 1$
- $d^2i/dt^2 + 2di/dt + 5i = 10$, $i(0) = 4$, $di(0)/dt = -2$

Aplicaciones de la transformada de Laplace

Las habilidades de comunicación son las habilidades más importantes que puede tener un ingeniero. Un elemento muy importante en este juego de herramientas es la posibilidad de hacer una pregunta y entender la respuesta, una cosa muy simple y, sin embargo, ¡puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso!

—James A. Watson

Mejore sus habilidades y su carrera

Plantear preguntas

En más de treinta años de enseñanza, he tenido problemas para determinar cómo puedo ayudar mejor a aprender a los estudiantes. Sin tomar en cuenta cuánto tiempo invierten ellos para estudiar un curso, la actividad que más les ayuda es aprender cómo plantear preguntas en clase y, después, responder esas preguntas. El estudiante, al hacer preguntas, se involucra más activamente en el proceso de aprendizaje y ya no es más un receptor pasivo de información. Creo que este involucramiento activo contribuye tanto en el proceso de aprendizaje que es probablemente el único aspecto más importante en el desarrollo de un ingeniero moderno. De hecho, plantear preguntas es la base de la ciencia. Como Charles P. Steinmetz atinadamente dijo: “En realidad, ningún hombre se convierte en un tonto hasta que deja de hacer preguntas”.

Parece algo muy directo y sencillo hacer preguntas. ¿No hemos estado haciendo esto toda nuestra vida? Hacer preguntas de la manera apropiada y maximizar el proceso de aprendizaje toma algo de razonamiento y preparación.

Estoy seguro que existen varios modelos que uno puede utilizar de manera efectiva. Permítanme compartir lo que me ha funcionado. Lo más importante que uno debe tener presente es que usted no tiene que formular una pregunta perfecta. Debido a que el formato pregunta y respuesta permite que la pregunta se desarrolle de manera iterativa, la pregunta original puede ser refinada fácilmente a medida que se avanza. A menudo les digo a mis alumnos que la lectura de sus preguntas en clase es más que bienvenida.

Hay tres aspectos que usted debe tener presente cuando formule preguntas. Primero, prepare su pregunta. Si usted es como muchos estudiantes que son tímidos o que no hay aprendido a hacer preguntas en clase, podría empezar con una pregunta escrita fuera de clase. Segundo, espere el momento apropiado para hacer la pregunta. Simplemente use su juicio al respecto. Tercero, prepárese para clarificar su pregunta parafraseándola o formulándola de una manera diferente en caso de que se le pida repetir la pregunta.

Un último comentario: a pesar de que digan que sí, no a todos los profesores les gusta que los estudiantes formulen preguntas en clase. Es necesario que investigue a qué profesores sí les gusta que los alumnos pregunten en clase. Buena suerte en el proceso de mejora de una de las habilidades más importantes de un ingeniero.



Foto por Charles Alexander

16.1 Introducción

Ahora que ya se ha presentado la transformada de Laplace, hay que ver qué se puede hacer con ella. Por favor, tenga presente que con la transformada de Laplace se cuenta en realidad con una de las herramientas matemáticas más poderosas para el análisis, síntesis y diseño. Poder ver los circuitos y sistemas en el dominio de s puede ayudar a comprender cómo funcionan en realidad los circuitos y sistemas. En este capítulo se verá más a fondo qué fácil es trabajar con circuitos en el dominio s . Además, se verán brevemente los sistemas físicos. Es seguro que el lector ha estudiado algunos sistemas mecánicos y ha utilizado las mismas ecuaciones diferenciales para describirlos de la misma forma que se usan para describir los circuitos eléctricos. En realidad, existe algo maravilloso respecto al universo físico; las mismas ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para describir cualquier circuito, sistema o proceso lineal. La clave está en el término *lineal*.

Un **sistema** es un modelo matemático de un proceso físico que relaciona su entrada con su salida.

Es totalmente válido considerar los circuitos como sistemas. Históricamente, los circuitos se han estudiado como un tema diferente de los sistemas, por lo que en realidad se tratará acerca de los circuitos y sistemas en este capítulo, tomando en cuenta que los circuitos no son más que un tipo de sistemas eléctricos.

Lo más importante que hay que recordar es que todo lo que se ha estudiado en el capítulo anterior y en este, se aplica a sistemas lineales. En el capítulo 15 se estudió cómo se puede utilizar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. En este capítulo se presenta el concepto de modelado de circuitos en el dominio s . Se puede utilizar ese principio como ayuda para resolver casi todo tipo de circuito lineal. Se estudiará brevemente cómo se pueden utilizar las variables de estado para analizar sistemas con múltiples entradas y salidas. Por último, se estudiará cómo se utiliza la transformada de Laplace en el análisis de la estabilidad de una red y en la síntesis de la misma.

16.2 Modelos de los elementos de un circuito

Habiendo dominado la forma de obtener la transformada de Laplace y su inversa, ya se está preparado para emplear la transformada de Laplace en el análisis de circuitos. Esto, en general, incluye tres pasos.

Pasos en la aplicación de la transformada de Laplace:

1. Transformar el circuito del dominio temporal al dominio de s .
2. Resolver el circuito usando el análisis nodal, el análisis de mallas, la transformación de fuentes, la superposición o cualquier otra técnica del análisis de circuito con la que se esté familiarizado.
3. Calcular la transformada inversa de la solución y obtener así la solución en el dominio temporal.

Como se puede deducir del paso 2, todas las técnicas del análisis de circuitos que se aplican a los circuitos de cd son aplicables al dominio de s .

Sólo el primer paso es nuevo y se analizará aquí. Como se hizo en el análisis fasorial, se transforma un circuito en el dominio temporal al dominio de frecuencia o dominio s , mediante la transformación de Laplace de cada término en el circuito.

Para una resistencia, la relación tensión-corriente en el dominio temporal es,

$$v(t) = Ri(t) \quad (16.1)$$

Calculando la transformada de Laplace, se obtiene

$$V(s) = RI(s) \tag{16.2}$$

Para un inductor,

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \tag{16.3}$$

Calculando la transformada de Laplace en ambos lados da,

$$V(s) = L[sI(s) - i(0^-)] = sLI(s) - Li(0^-) \tag{16.4}$$

o sea

$$I(s) = \frac{1}{sL}V(s) + \frac{i(0^-)}{s} \tag{16.5}$$

Los equivalentes en el dominio de s se muestran en la figura 16.1, donde la condición inicial se modela como una fuente de tensión o de corriente.

Para un capacitor,

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} \tag{16.6}$$

el cual se transforma en el dominio de s como

$$I(s) = C[sV(s) - v(0^-)] = sCV(s) - Cv(0^-) \tag{16.7}$$


o sea

$$V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{v(0^-)}{s} \tag{16.8}$$

Los equivalentes en el dominio de s se muestran en la figura 16.2. Con esos equivalentes, la transformada de Laplace puede utilizarse de manera inmediata para resolver los circuitos de primer y segundo órdenes, como los que se consideraron en los capítulos 7 y 8. Se debe observar de las ecuaciones (16.3) a (16.8) que las condiciones iniciales son parte de la transformación. Esta es una ventaja de usar la transformada de Laplace en el análisis de circuitos. Otra ventaja es que se obtiene una respuesta completa, transitoria y de estado estable, de una red. Esto se ilustra con los ejemplos 16.2 y 16.3. Asimismo, obsérvese la dualidad de las ecuaciones (16.5) y (16.8), lo cual confirma lo que ya se sabe del capítulo 8 (véase la tabla 8.1), esto es, que L y C , $I(s)$ y $V(s)$, y $v(0^-)$ e $i(0^-)$ son pares duales.

Si se supone las condiciones iniciales nulas para el inductor y el capacitor, las ecuaciones anteriores se reducen a:
 
$$\begin{aligned} \text{Resistor:} \quad & V(s) = RI(s) \\ \text{Inductor:} \quad & V(s) = sLI(s) \\ \text{Capacitor:} \quad & V(s) = \frac{1}{sC}I(s) \end{aligned} \tag{16.9}$$



(16.2)

(16.3)

(16.4)

(16.5)


 


Figura 16.1 Representación de un inductor: a) dominio temporal, b) y c) equivalentes en el dominio de s .

 

(16.6)

(16.7)

(16.8)

 


Figura 16.2 Representación de un capacitor: a) en el dominio temporal, b) y c) equivalentes en el dominio de s .


La elegancia del uso de la transformada de Laplace en el análisis de circuitos radica en la inclusión automática de las condiciones iniciales en el proceso de transformación, proporcionando así una solución completa (transitoria y de estado estable).

Los equivalentes en el dominio de s se muestran en la figura 16.3.

TABLA 16.1 Impedancia de un elemento en el dominio s .*

Elemento	$Z(s) = V(s)/I(s)$
Resistor	R
Inductor	sL
Capacitor	$1/sC$

* Suponiendo condiciones iniciales nulas.

 **Figura 16.3** Representaciones en el dominio temporal y en el dominio de s de los elementos pasivos bajo condiciones iniciales nulas.

La impedancia en el dominio de s se define como el cociente de la transformada de la tensión a la transformada de la corriente, en las condiciones iniciales nulas; es decir,

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)} \quad (16.10)$$

Por lo tanto, las impedancias de los tres elementos del circuito son

$$\begin{aligned} \text{Resistor: } Z(s) &= R \\ \text{Inductor: } Z(s) &= sL \\ \text{Capacitor: } Z(s) &= \frac{1}{sC} \end{aligned} \quad (16.11)$$

La tabla 16.1 resume esto. La admitancia en el dominio s es el recíproco de la impedancia, o sea

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{I(s)}{V(s)} \quad (16.12)$$


El uso de la transformada de Laplace en el análisis de circuitos facilita el uso de varias fuentes de señales, como el impulso, el escalón, la rampa, exponencial y senoidal.

Los modelos de fuentes y amplificadores operacionales dependientes son fáciles de desarrollar partiendo del simple hecho de que si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$, entonces la transformada de Laplace de $af(t)$ es $aF(s)$, la propiedad de linealidad. El modelo de fuente dependiente es un poco más fácil en que se está tratando con un solo valor. La fuente dependiente solamente puede tener dos valores de control, una constante multiplicada por una tensión o una corriente. Por lo tanto,

$$\mathcal{L}[av(t)] = aV(s) \quad (16.13)$$

$$\mathcal{L}[ai(t)] = aI(s) \quad (16.14)$$

El amplificador operacional ideal puede tratarse exactamente como una resistencia. Nada dentro de un amplificador operacional, ya sea real o ideal, hace algo más que multiplicar una tensión por una constante. Por lo tanto, sólo es necesario escribir las ecuaciones como siempre se ha hecho utilizando la restricción que la tensión de entrada del amplificador operacional tiene que ser cero, así como también que la corriente de entrada tiene que serlo.

 Ejemplo 16.1**Figura 16.4** Para el ejemplo 16.1.

Encuentre $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.4, suponiendo las condiciones iniciales nulas.

Solución: Primero se transforma el circuito del dominio temporal al dominio de s .

$$\begin{aligned} u(t) &\Rightarrow \frac{1}{s} \\ 1 \text{ H} &\Rightarrow sL = s \\ \frac{1}{3} \text{ F} &\Rightarrow \frac{1}{sC} = \frac{3}{s} \end{aligned}$$

El circuito en el dominio s resultante se encuentra en la figura 16.5. Se aplica ahora el análisis de mallas. Para la malla 1,

$$\frac{1}{s} = \left(1 + \frac{3}{s}\right)I_1 - \frac{3}{s}I_2 \quad (16.1.1)$$

Para la malla 2,
$$0 = -\frac{3}{s}I_1 + \left(s + 5 + \frac{3}{s}\right)I_2$$

o sea
$$I_1 = \frac{1}{3}(s^2 + 5s + 3)I_2$$

Sustituyendo esto en la ecuación (16.1.1),

$$\frac{1}{s} = \left(1 + \frac{3}{s}\right)\frac{1}{3}(s^2 + 5s + 3)I_2 - \frac{3}{s}I_2$$


Multiplicando por $3s$ se tiene,

$$3 = (s^3 + 8s^2 + 18s)I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{3}{s^3 + 8s^2 + 18s}$$

$$V_o(s) = sI_2 = \frac{3}{s^2 + 8s + 18} = \frac{3}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{(s + 4)^2 + (\sqrt{2})^2}$$

El cálculo de la transformada inversa da
 
$$v_o(t) = \frac{3}{\sqrt{2}} e^{-4t} \text{sen } \sqrt{2}t \text{ V}, \quad t \geq 0$$




(16.1.2)

Figura 16.5 Análisis de mallas del equivalente en el dominio de la frecuencia del mismo circuito.

Determine $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.6; suponiendo las condiciones iniciales nulas.

Respuesta: $40(1 - e^{-2t} - 2te^{-2t})u(t)$ V.

Figura 16.6 Para el problema de práctica 16.1.

 

Problema de práctica 16.1

Encuentre $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.7. Suponga $v_o(0) = 5$ V.

Ejemplo 16.2

 


Figura 16.7 Para el ejemplo 16.2.

Solución: Se transforma el circuito al dominio de s , como se muestra en la figura 16.8. La condición inicial está incluida en la forma de la fuente de corriente $Cv_o(0) = 0.1(5) = 0.5$ A. [Véase la figura 16.2c)]. Se aplica el análisis nodal. En el nodo superior,


$$\frac{10/(s + 1) - V_o}{10} + 2 + 0.5 = \frac{V_o}{10} + \frac{V_o}{10/s}$$

o sea
$$\frac{1}{s + 1} + 2.5 = \frac{2V_o}{10} + \frac{sV_o}{10} = \frac{1}{10}V_o(s + 2)$$

Multiplicando por 10,
$$\frac{10}{s + 1} + 25 = V_o(s + 2)$$

o sea
$$V_o = \frac{25s + 35}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2}$$

Figura 16.8 Análisis nodal del equivalente del circuito de la figura 16.7.

 

$$\text{donde } A = (s + 1)V_o(s) \Big|_{s=-1} = \frac{25s + 35}{(s + 2)} \Big|_{s=-1} = \frac{10}{1} = 10$$


$$B = (s + 2)V_o(s) \Big|_{s=-2} = \frac{25s + 35}{(s + 1)} \Big|_{s=-2} = \frac{-15}{-1} = 15$$

Por lo tanto,
$$V_o(s) = \frac{10}{s + 1} + \frac{15}{s + 2}$$

Calculando la transformada inversa de Laplace, se obtiene

$$v_o(t) = (10e^{-t} + 15e^{-2t})u(t) \text{ V}$$

Problema de práctica 16.2

 

Encuentre $v_o(t)$ en el circuito que se muestra en la figura 16.9. Observe que debido a que la tensión de entrada está multiplicada por $u(t)$, la fuente de tensión es un cortocircuito para todo $t < 0$ e $i_L(0) = 0$.

Respuesta: $60e^{-2t} - 10e^{-t/3})u(t) \text{ V}$.

Figura 16.9 Para el problema de práctica 16.2.

Ejemplo 16.3

 
 


Figura 16.10 Para el ejemplo 16.3.

En el circuito de la figura 16.10a), el interruptor se mueve de la posición a a la posición b en $t = 0$. Encuentre $i(t)$ para $t > 0$.

Solución: La corriente inicial a través de la bobina es $i(0) = I_o$. Para $t > 0$, la figura 16.10b) muestra el circuito transformado al dominio s . La condición inicial se incorpora como una fuente de tensión, $Li(0) = LI_o$. Utilizando el análisis de mallas, se tiene

$$I(s)(R + sL) - LI_o - \frac{V_o}{s} = 0 \quad (16.3.1)$$

o sea
$$I(s) = \frac{LI_o}{R + sL} + \frac{V_o}{s(R + sL)} = \frac{I_o}{s + R/L} + \frac{V_o/L}{s(s + R/L)} \quad (16.3.2)$$

Al aplicar la expansión por fracciones parciales en el segundo término del lado derecho de la ecuación (16.3.2), se obtiene

$$I(s) = \frac{I_o}{s + R/L} + \frac{V_o/R}{s} - \frac{V_o/R}{(s + R/L)} \quad (16.3.3)$$

La transformada inversa de Laplace da,

$$i(t) = \left(I_o - \frac{V_o}{R} \right) e^{-t/\tau} + \frac{V_o}{R}, \quad t \geq 0 \quad (16.3.4)$$

donde $\tau = R/L$. El término entre paréntesis es la respuesta transitoria, mientras que el segundo término es la respuesta de estado estable. En otras palabras, el valor final es $i(\infty) = V_o/R$, que se podría predecir aplicando el teorema del valor final en la ecuación (16.3.2) o en la ecuación (16.3.3); es decir,

$$\lim_{s \rightarrow 0} sI(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{sI_o}{s + R/L} + \frac{V_o/L}{s + R/L} \right) = \frac{V_o}{R} \quad (16.3.5)$$

La ecuación (16.3.4) también podría escribirse como

$$i(t) = I_o e^{-t/\tau} + \frac{V_o}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad t \geq 0 \quad (16.3.6)$$

El primer término es la respuesta natural, mientras que el segundo es la respuesta forzada. Si la condición inicial $I_o = 0$, la ecuación (16.3.6) se convierte en

$$i(t) = \frac{V_o}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad t \geq 0 \quad (16.3.7)$$

que es la respuesta escalón, puesto que es provocada por la entrada en escalón V_o , sin energía inicial.

El interruptor de la figura 16.11 ha estado por mucho tiempo en la posición *b*. Se mueve a la posición *a* en $t = 0$. Determine $v(t)$ para $t > 0$.

Respuesta: $v(t) = (V_o - I_o R)e^{-t/\tau} + I_o R, t > 0$, donde $\tau = RC$.

16.3 Análisis de circuitos

El análisis de circuitos es relativamente sencillo de llevar a cabo al encontrarse en el dominio de s . Sólo se necesita transformar un conjunto de relaciones matemáticas complicadas del dominio temporal al dominio s donde se puede convertir a los operadores (derivadas e integrales) en simples multiplicadores por s y $1/s$. Esto permite utilizar el álgebra para diseñar y resolver las ecuaciones de circuitos. Lo más sorprendente de esto es que *todos* los teoremas y las relaciones que se desarrollaron para los circuitos de cd son perfectamente válidos en el dominio s .

Recuerde que los circuitos equivalentes con capacitores y bobinas, existen solamente en el dominio de s ; no pueden transformarse de regreso al dominio temporal.

Considere el circuito de la figura 16.12a). Encuentre el valor de la tensión a través del capacitor suponiendo que el valor de $v_s(t) = 10u(t)$ V y suponga que en $t = 0$, una corriente de -1 A fluye a través del inductor y hay una tensión de $+5$ V a través del capacitor.

Solución: La figura 16.12b) representa el circuito completo en el dominio de s e incorpora las condiciones iniciales. Ahora se tiene un problema de análisis nodal directo. Puesto que el valor de V_1 es también el valor de la tensión en el capacitor en el dominio temporal y es la única tensión de nodo desconocido, solamente es necesario escribir una ecuación.

$$\frac{V_1 - 10/s}{10/3} + \frac{V_1 - 0}{5s} - \frac{i(0)}{s} + \frac{V_1 - [v(0)/s]}{1/(0.1s)} = 0 \quad (16.4.1)$$

o sea
$$0.1 \left(s + 3 + \frac{2}{s} \right) V_1 = \frac{3}{s} + \frac{1}{s} + 0.5 \quad (16.4.2)$$

donde $v(0) = 5$ V e $i(0) = -1$ A. Simplificando se obtiene,

$$(s^2 + 3s + 2) V_1 = 40 + 5s$$

Problema de práctica 16.3

 


Figura 16.11 Para el problema de práctica 16.3.

Ejemplo 16.4

 


Figura 16.12 Para el ejemplo 16.4.

$$o \quad V_1 = \frac{40 + 5s}{(s+1)(s+2)} = \frac{35}{s+1} - \frac{30}{s+2} \quad (16.4.3)$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace, da


$$v_1(t) = (35e^{-t} - 30e^{-2t})u(t) \text{ V} \quad (16.4.4)$$

Problema de práctica 16.4


En el circuito que se muestra en la figura 16.12, con las mismas condiciones iniciales, encuentre la corriente a través del inductor para todo tiempo $t > 0$.

Respuesta: $i(t) = (3 - 7e^{-t} + 3e^{-2t})u(t)$ A.


Ejemplo 16.5

 

a)

 

b)

 

c)

Figura 16.13 Para el ejemplo 16.5.

En el circuito que se muestra en la figura 16.12 y las condiciones iniciales utilizadas en el ejemplo 16.4, utilice la superposición para encontrar el valor de la tensión en el capacitor.

Solución: Puesto que el circuito en el dominio de s , en realidad, tiene tres fuentes independientes, puede buscarse la solución considerando una sola fuente a la vez. La figura 16.13 muestra los circuitos en el dominio de s considerando una sola fuente a la vez. Ahora se tienen tres problemas de análisis nodal. Primero, se encuentra la tensión en el capacitor del circuito que se muestra en la figura 16.13a).

$$\frac{V_1 - 10/s}{10/3} + \frac{V_1 - 0}{5s} - 0 + \frac{V_1 - 0}{1/(0.1s)} = 0$$

$$o \text{ sea} \quad 0.1 \left(s + 3 + \frac{2}{s} \right) V_1 = \frac{3}{s}$$

Al simplificar, se obtiene

$$(s^2 + 3s + 2)V_1 = 30$$

$$V_1 = \frac{30}{(s+1)(s+2)} = \frac{30}{s+1} - \frac{30}{s+2}$$

$$o \text{ sea} \quad v_1(t) = (30e^{-t} - 30e^{-2t})u(t) \text{ V} \quad (16.5.1)$$

De la figura 16.13b), se obtiene

$$\frac{V_2 - 0}{10/3} + \frac{V_2 - 0}{5s} - \frac{1}{s} + \frac{V_2 - 0}{1/(0.1s)} = 0$$

$$o \text{ sea} \quad 0.1 \left(s + 3 + \frac{2}{s} \right) V_2 = \frac{1}{s}$$

Lo anterior lleva a

$$V_2 = \frac{10}{(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s+1} - \frac{10}{s+2}$$

Calculando la transformada inversa de Laplace, se obtiene

$$v_2(t) = (10e^{-t} - 10e^{-2t})u(t) \text{ V} \quad (16.5.2)$$

Para la figura 16.13c),

$$\frac{V_3 - 0}{10/3} + \frac{V_3 - 0}{5s} - 0 + \frac{V_3 - 5/s}{1/(0.1s)} = 0$$

o sea
$$0.1\left(s + 3 + \frac{2}{s}\right) V_3 = 0.5$$

$$V_3 = \frac{5s}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{-5}{s + 1} + \frac{10}{s + 2}$$

Esto lleva a
$$v_3(t) = (-5e^{-t} + 10e^{-2t})u(t) \text{ V} \quad (16.5.3)$$

Ahora, lo que se necesita hacer es sumar las ecuaciones (16.5.1), (16.5.2) y (16.5.3):

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) = \{(30 + 10 - 5)e^{-t} + (-30 + 10 - 10)e^{-2t}\}u(t) \text{ V}$$

o sea
$$v(t) = (35e^{-t} - 30e^{-2t})u(t) \text{ V}$$

lo cual está de acuerdo con la respuesta del ejemplo 16.4.

En el circuito que se muestra en la figura 16.12 y para las mismas condiciones iniciales del ejemplo 16.4, encuentre la corriente a través del inductor para el tiempo $t > 0$ utilizando la superposición.

Respuesta: $i(t) = (3 - 7e^{-t} + 3e^{-2t})u(t) \text{ A}$.

Problema de práctica 16.5

Suponga que no existe energía inicial almacenada en el circuito de la figura 16.14 en $t = 0$ y que $i_s = 10 u(t) \text{ A}$. a) Encuentre $V_o(s)$ utilizando el teorema de Thevenin. b) Aplique los teoremas del valor inicial y final para encontrar $v_o(0^+)$ y $v_o(\infty)$. c) Determine $v_o(t)$.

Solución: Puesto que no hay energía inicial almacenada en el circuito, se supone que la corriente inicial en el inductor y la tensión inicial en el capacitor son cero en $t = 0$.

a) Para encontrar el circuito equivalente de Thevenin, se elimina el resistor de 5Ω y después se usa V_{oc} (V_{Th}) e I_{sc} . Para encontrar V_{Th} se usa el circuito de la figura 16.15a) al que se le aplicó la transformada de Laplace. Puesto que $I_x = 0$, la fuente de tensión dependiente no contribuye en nada, por lo que,

$$V_{oc} = V_{Th} = 5\left(\frac{10}{s}\right) = \frac{50}{s}$$

Para encontrar Z_{Th} se considera el circuito de la figura 16.15b), donde primero encontramos I_{sc} . Se puede usar el análisis nodal para encontrar V_1 , lo cual lleva a I_{sc} ($I_{sc} = I_x = V_1/2s$).

$$-\frac{10}{s} + \frac{(V_1 - 2I_x) - 0}{5} + \frac{V_1 - 0}{2s} = 0$$

junto con
$$I_x = \frac{V_1}{2s}$$

que lleva a
$$V_1 = \frac{100}{2s + 3}$$

De aquí que
$$I_{sc} = \frac{V_1}{2s} = \frac{100/(2s + 3)}{2s} = \frac{50}{s(2s + 3)}$$

y
$$Z_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{50/s}{50/[s(2s + 3)]} = 2s + 3$$

Ejemplo 16.6

 


Figura 16.14 Para el ejemplo 16.6.

 
 


Figura 16.15 Para el ejemplo 16.6: a) para encontrar V_{Th} , b) determinación de Z_{Th} .

 


Figura 16.16 El equivalente de Thevenin del circuito de la figura 16.14 en el dominio s .

El circuito dado se reemplaza por su equivalente de Thevenin entre las terminales a - b , como se muestra en la figura 16.16. De la figura 16.16,

$$V_o = \frac{5}{5 + Z_{Th}} V_{Th} = \frac{5}{5 + 2s + 3} \left(\frac{50}{s} \right) = \frac{250}{s(2s + 8)} = \frac{125}{s(s + 4)}$$

b) Utilizando el teorema del valor inicial, se encuentra que

$$v_o(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sV_o(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{125}{s + 4} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{125/s}{1 + 4/s} = \frac{0}{1} = 0$$

Utilizando el teorema del valor final, se encuentra que

$$v_o(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sV_o(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{125}{s + 4} = \frac{125}{4} = 31.25 \text{ V}$$

c) Por fracciones parciales

$$V_o = \frac{125}{s(s + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 4}$$

$$A = sV_o(s) \Big|_{s=0} = \frac{125}{s + 4} \Big|_{s=0} = 31.25$$

$$B = (s + 4)V_o(s) \Big|_{s=-4} = \frac{125}{s} \Big|_{s=-4} = -31.25$$

$$V_o = \frac{31.25}{s} - \frac{31.25}{s + 4}$$

Calculando la transformada inversa de Laplace, se obtiene

$$v_o(t) = 31.25(1 - e^{-4t})u(t) \text{ V}$$

Obsérvese que los valores de $v_o(0)$ y $v_o(\infty)$ que se obtuvieron en el inciso b) se confirman.

Problema de práctica 16.6

 


Figura 16.17 Para el problema de práctica 16.6.

Para las redes eléctricas, la función de transferencia también se conoce como *función red*.

La energía inicial del circuito de la figura 16.17 es cero en $t = 0$. Suponga que $v_s = 30 u(t)$ V. a) Encuentre $V_o(s)$ utilizando el teorema de Thevenin. b) Aplique los teoremas del valor inicial y final para encontrar $v_o(0)$ y $v_o(\infty)$. c) Obtenga $v_o(t)$.

Respuesta: a) $V_o(s) = \frac{24(s+0.25)}{s(s+0.3)}$, b) 24 V, 20 V, c) $(20 + 4e^{-0.3t})u(t)$ V.

16.4 Funciones de transferencia

La *función de transferencia* es un concepto importante en el procesamiento de señales porque indica cómo se procesa una señal conforme pasa a través de la red. Es una herramienta clave para encontrar la respuesta de una red, o para determinar (o diseñar) la estabilidad de la red y para la síntesis de la misma. La función de transferencia de una red describe cómo se comporta la salida respecto a la entrada. Especifica la transferencia desde la entrada hacia la salida en el dominio de s , suponiendo que no existe energía inicial.

La **función de transferencia** $H(s)$ es el cociente de la respuesta $Y(s)$ a la salida y la excitación $X(s)$ a la entrada, suponiendo que todas las condiciones iniciales son nulas.

Por lo tanto,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad (16.15)$$

La función de transferencia depende de lo que se define como entrada y salida. Puesto que la entrada y la salida pueden ser la corriente o la tensión en cualquier lugar del circuito, hay cuatro posibles funciones de transferencia:

$$H(s) = \text{Ganancia de tensión} = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} \quad (16.16a)$$

$$H(s) = \text{Ganancia de corriente} = \frac{I_o(s)}{I_i(s)} \quad (16.16b)$$

$$H(s) = \text{Impedancia} = \frac{V(s)}{I(s)} \quad (16.16c)$$

$$H(s) = \text{Admitancia} = \frac{I(s)}{V(s)} \quad (16.16d)$$

Por lo tanto, un circuito puede tener muchas funciones de transferencia. Obsérvese que $H(s)$ es adimensional en las ecuaciones (16.16a) y (16.16b).

Cada una de las funciones de transferencia de la ecuación (16.16) puede encontrarse de dos formas. Una es suponer cualquier entrada conveniente $X(s)$, utilizar cualquier técnica de análisis de circuitos (como el de división de corriente o de tensión, el análisis nodal o de mallas) para encontrar la salida $Y(s)$, y después obtener el cociente de ambos. El otro enfoque es aplicar el *método de la escalera*, el cual involucra el análisis del circuito. Mediante este método, se supone que la salida es 1 V o 1 A conforme sea más apropiado, y se usan las leyes básicas de Ohm y de Kirchhoff (solamente la LCK) para obtener la entrada. La función de transferencia se convierte en el recíproco de la entrada. Es conveniente utilizar este enfoque cuando el circuito tiene muchas mallas o nodos, de manera que aplicar el análisis nodal o de mallas resulte engorroso. En el primer método, se supone una entrada y se determina la salida; en el segundo, se supone la salida y se encuentra la entrada. En ambos métodos se calcula $H(s)$ como el cociente de las transformadas de salida y la de la entrada. Puesto que sólo se trata con circuitos lineales en este libro, los dos métodos se basan en la propiedad de linealidad. El ejemplo 16.8 ilustra estos métodos.

La ecuación (16.15) supone que se conocen $X(s)$ y $Y(s)$. A veces se conoce la entrada $X(s)$ y la función de transferencia $H(s)$. Se determina la salida $Y(s)$ como

$$Y(s) = H(s)X(s) \quad (16.17)$$

y se toma la transformada inversa para obtener $y(t)$. Un caso especial es cuando la entrada es la función impulso unitario, $x(t) = \delta(t)$, de forma que $X(s) = 1$. Para este caso,

$$Y(s) = H(s) \quad \text{o} \quad y(t) = h(t) \quad (16.18)$$

donde

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] \quad (16.19)$$

El término $h(t)$ representa la *respuesta a un impulso unitario*; es la respuesta de la red en el tiempo ante un impulso unitario. Así, la ecuación (16.19) proporciona una nueva interpretación de la función de transferencia: $H(s)$ es la transformada de Laplace de la respuesta de la red a un impulso unitario. Una vez que se conoce $h(t)$, la respuesta impulso de una red, se puede obtener la respuesta de la red a *cualquier* otra señal de entrada si se utiliza la ecuación (16.17) en el dominio de s o si se usa la integral de convolución (sección 15.5) en el dominio temporal.

La respuesta a un impulso unitario es la respuesta a la salida de un circuito cuando la entrada es un impulso unitario.

La salida de un sistema lineal es $y(t) = 10e^{-t} \cos 4t u(t)$, cuando la entrada es $x(t) = e^{-t}u(t)$. Determine la función de transferencia del sistema y su respuesta al impulso.

Ejemplo 16.7

Solución: Si $x(t) = e^{-t}u(t)$ y $y(t) = 10e^{-t} \cos 4t u(t)$, entonces,

$$X(s) = \frac{1}{s+1} \quad \text{y} \quad Y(s) = \frac{10(s+1)}{(s+1)^2 + 4^2}$$

$$\text{De aquí que } H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{10(s+1)^2}{(s+1)^2 + 16} = \frac{10(s^2 + 2s + 1)}{s^2 + 2s + 17}$$

Para encontrar $h(t)$, se escribe $H(s)$ como

$$H(s) = 10 - 40 \frac{4}{(s+1)^2 + 4^2}$$

De la tabla 15.2, se obtiene

$$h(t) = 10\delta(t) - 40e^{-t} \text{sen } 4t u(t)$$

Problema de práctica 16.7

La función de transferencia de un sistema lineal es

$$H(s) = \frac{2s}{s+6}$$

Encuentre la salida $y(t)$, causada por la entrada $10e^{-3t}u(t)$ y su respuesta al impulso.

Respuesta: $-20e^{-3t} + 40e^{-6t}, t \geq 0, 2\delta(t) - 12e^{-6t}u(t)$.

Ejemplo 16.8

Determine la función de transferencia $H(s) = V_o(s)/I_o(s)$ para el circuito de la figura 16.18.

 


Figura 16.18 Para el ejemplo 16.8.

Solución:

■ **MÉTODO 1** Por división de corriente

$$I_2 = \frac{(s+4)I_o}{s+4+2+1/2s}$$

Sin embargo,

$$V_o = 2I_2 = \frac{2(s+4)I_o}{s+6+1/2s}$$

De aquí que

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{I_o(s)} = \frac{4s(s+4)}{2s^2 + 12s + 1}$$

■ **MÉTODO 2** Se puede aplicar el método de la escalera. Sea $V_o = 1$ V. Por la ley de Ohm, $I_2 = V_o/2 = 1/2$ A. La tensión a través de la impedancia $(2 + 1/2s)$ es

$$V_1 = I_2 \left(2 + \frac{1}{2s} \right) = 1 + \frac{1}{4s} = \frac{4s+1}{4s}$$

Esto es lo mismo que la tensión a través de la impedancia $(s+4)$. De esta manera,

$$I_1 = \frac{V_1}{s+4} = \frac{4s+1}{4s(s+4)}$$

Aplicando la LCK en el nodo superior, se obtiene

$$I_o = I_1 + I_2 = \frac{4s+1}{4s(s+4)} + \frac{1}{2} = \frac{2s^2 + 12s + 1}{4s(s+4)}$$

De aquí que

$$H(s) = \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{I_o} = \frac{4s(s+4)}{2s^2 + 12s + 1}$$

como antes.

Encuentre la función de transferencia $H(s) = I_1(s)/I_o(s)$ en el circuito de la figura 16.18.

Respuesta: $\frac{4s + 1}{2s^2 + 12s + 1}$.

Problema de práctica 16.8

En el circuito del dominio de s de la figura 16.19, encuentre: a) la función de transferencia $H(s) = V_o/V_i$, b) la respuesta al impulso, c) la respuesta cuando $v_i(t) = u(t)$ V, d) la respuesta cuando $v_i(t) = 8 \cos 2t$ V.

Solución:

a) Utilizando la división de tensión

$$V_o = \frac{1}{s + 1} V_{ab} \quad (16.9.1)$$

Sin embargo, $V_{ab} = \frac{1 \parallel (s + 1)}{1 + 1 \parallel (s + 1)} V_i = \frac{(s + 1)/(s + 2)}{1 + (s + 1)/(s + 2)} V_i$

o sea $V_{ab} = \frac{s + 1}{2s + 3} V_i \quad (16.9.2)$

Sustituyendo la ecuación (16.9.2) en la ecuación (16.9.1), da como resultado,

$$V_o = \frac{V_i}{2s + 3}$$

Por lo tanto, la función de transferencia es

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{2s + 3}$$

b) Se puede escribir $H(s)$ como

$$H(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{s + \frac{3}{2}}$$

Su transformada inversa de Laplace es la respuesta al impulso que se requiere:

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-3t/2} u(t)$$

c) Cuando $v_i(t) = u(t)$, $V_i(s) = 1/s$, y

$$V_o(s) = H(s)V_i(s) = \frac{1}{2s(s + \frac{3}{2})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{3}{2}}$$

donde $A = sV_o(s)|_{s=0} = \frac{1}{2(s + \frac{3}{2})} \Big|_{s=0} = \frac{1}{3}$

$$B = \left(s + \frac{3}{2}\right)V_o(s) \Big|_{s=-3/2} = \frac{1}{2s} \Big|_{s=-3/2} = -\frac{1}{3}$$

De aquí que, para $v_i(t) = u(t)$,

$$V_o(s) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{3}{2}} \right)$$

y su transformada inversa de Laplace es

$$v_o(t) = \frac{1}{3} (1 - e^{-3t/2}) u(t) \text{ V}$$

Ejemplo 16.9

 


Figura 16.19 Para el ejemplo 16.19.

d) Cuando $v_i(t) = 8 \cos 2t$, entonces $V_i(s) = \frac{8s}{s^2 + 4}$, y

$$\begin{aligned} V_o(s) &= H(s)V_i(s) = \frac{4s}{(s + \frac{3}{2})(s^2 + 4)} \\ &= \frac{A}{s + \frac{3}{2}} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} \end{aligned} \quad (16.9.3)$$

donde $A = \left(s + \frac{3}{2}\right)V_o(s) \Big|_{s=-3/2} = \frac{4s}{s^2 + 4} \Big|_{s=-3/2} = -\frac{24}{25}$

Para obtener B y C , se multiplica la ecuación (16.9.3) por $(s + 3/2)(s^2 + 4)$. Se obtiene

$$4s = A(s^2 + 4) + B\left(s^2 + \frac{3}{2}s\right) + C\left(s + \frac{3}{2}\right)$$

Igualando los coeficientes,

$$\text{Constante} \quad 0 = 4A + \frac{3}{2}C \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{8}{3}A$$

$$s: \quad 4 = \frac{3}{2}B + C$$

$$s^2: \quad 0 = A + B \quad \Rightarrow \quad B = -A$$

Resolviendo estos coeficientes da $A = -24/25$, $B = 24/25$, $C = 64/25$. De aquí que, para $v_i(t) = 8 \cos 2t$ V.

$$V_o(s) = \frac{-\frac{24}{25}}{s + \frac{3}{2}} + \frac{24}{25} \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{32}{25} \frac{2}{s^2 + 4}$$

y su inversa es

$$v_o(t) = \frac{24}{25} \left(-e^{-3t/2} + \cos 2t + \frac{4}{3} \sin 2t \right) u(t) \text{ V}$$

Problema de práctica 16.9

 


Figura 16.20 Para el problema de práctica 16.9.


Vuelva a trabajar en el ejemplo 16.9 considerando el circuito que se muestra en la figura 16.20.

Respuesta: a) $2/(s + 4)$, b) $2e^{-4t}u(t)$, c) $\frac{1}{2}(1 - 4e^{-4t})u(t)$ V, d) $3.2(-e^{-4t} + \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t)u(t)$ V.

 16.5 Variables de estado

Hasta el momento se han considerado técnicas para el análisis de sistemas con una sola entrada y una sola salida. Como se muestra en la figura 16.21, muchos sistemas en ingeniería tienen muchas entradas y muchas salidas. El método de las variables de estado es una herramienta muy importante en el análisis de sistemas y en la comprensión de tales sistemas muy complejos. Por lo tanto, el modelo de variables de estado es más general que el modelo de una sola entrada y una sola salida, como lo es la función de transferencia. Aunque el tema no puede cubrirse en un solo capítulo de manera adecuada, se aborda en esta sección del capítulo para estudiarlo brevemente en este punto.

En el modelo de las variables de estado se especifica un conjunto de variables que describen el comportamiento interno del sistema. Estas variables son conocidas con el nombre de *variables de estado* del sistema. Son las variables que determinan el comportamiento futuro de un sistema cuando el estado presente del mismo y las señales de en-



Señales de entrada Señales de salida

Figura 16.21 Un sistema lineal con m entradas y p salidas.

trada se conocen. En otras palabras, son aquellas variables que, si se conocen, permiten la determinación de todos los demás parámetros del sistema utilizando solamente ecuaciones algebraicas.

Una **variable de estado** es una propiedad física que caracteriza el estado de un sistema, sin considerar cómo alcanzó dicho estado el sistema.

Ejemplos comunes de variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura. En un circuito eléctrico, las variables de estado son la corriente de un inductor y la tensión de un capacitor, puesto que éstos describen de manera conjunta el estado de la energía en el sistema.

La forma estándar de representar las ecuaciones de estado es arreglándolas como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bz} \quad (16.20)$$

donde $\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}$ = vector de estado que representa vectores de estado n

y el punto representa la primera derivada con respecto al tiempo, es decir,

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}$$

y $\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_m(t) \end{bmatrix}$ = vector de estado que representa entradas m

\mathbf{A} y \mathbf{B} son matrices de $n \times n$ y $n \times m$, respectivamente. Además de la ecuación de estado de la ecuación (16.20), se necesita la ecuación de salida. El modelo de estados o espacio de estados completo es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bz} \quad (16.21a)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Dz} \quad (16.21b)$$

donde $\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_p(t) \end{bmatrix}$ = el vector de salida que representa salidas p

\mathbf{C} y \mathbf{D} son las matrices $p \times n$ y $p \times m$, respectivamente. Para el caso especial de una sola entrada y una sola salida, $n = m = p = 1$.

Suponiendo condiciones iniciales nulas, la función de transferencia del sistema se encuentra calculando la transformada de Laplace de la ecuación (16.21a); así se obtiene

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{AX}(s) + \mathbf{BZ}(s) \quad \rightarrow \quad (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{BZ}(s)$$

o sea
$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{BZ}(s) \quad (16.22)$$

donde \mathbf{I} es la matriz identidad. Calculando la transformada de Laplace de la ecuación (16.21b), se obtiene

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{CX}(s) + \mathbf{DZ}(s) \quad (16.23)$$

Sustituyendo la ecuación (16.22) en la ecuación (16.23) y dividiendo entre $\mathbf{Z}(s)$ da la función de transferencia como

$$\mathbf{H}(s) = \frac{\mathbf{Y}(s)}{\mathbf{Z}(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \quad (16.24)$$

donde

- \mathbf{A} = matriz del sistema
- \mathbf{B} = matriz de acoplamiento de entrada
- \mathbf{C} = matriz de salida
- \mathbf{D} = matriz de alimentación hacia delante

En la mayoría de los casos, $\mathbf{D} = \mathbf{0}$, por lo que el grado del numerador de $H(s)$ en la ecuación (16.24) es menor que el del denominador. Por lo tanto

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \quad (16.25)$$

Debido al cálculo matricial que esto implica, puede utilizarse *MATLAB* para encontrar la función de transferencia.

Para aplicar el análisis de variables de estado a un circuito, se llevan a cabo los tres pasos siguientes:

Pasos para la aplicación del método de las variables de estado en el análisis de circuitos

1. Seleccionar la corriente i en el inductor y la tensión v en el capacitor como variables de estado. Cerciórese de que estas sean consistentes con la convención pasiva de signos.
2. Aplicar las leyes LTK y LCK al circuito y obtener las variables del circuito (tensiones y corrientes) en términos de las variables de estado. Esto debe conducir a obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden necesarias y suficientes para determinar todas las variables de estado.
3. Obtener la ecuación de salida y escribir el resultado final utilizando la representación estado-espacio.

Los pasos 1 y 3 generalmente se realizan de manera directa; el paso 2 es el más engorroso. Se ilustrará lo anterior con la ayuda de unos ejemplos.

Ejemplo 16.10

 


Figura 16.22 Para el ejemplo 16.10.

Encuentre la representación estado-espacio del circuito de la figura 16.22. Determine la función de transferencia del circuito cuando v_s es la entrada e i_x es la salida. Considere $R = 1 \Omega$, $C = 0.25 \text{ F}$ y $L = 0.5 \text{ H}$.

Solución: Se selecciona la corriente i que pasa por el inductor y la tensión v a través del capacitor, como las variables de estado.

$$v_L = L \frac{di}{dt} \quad (16.10.1)$$

$$i_C = C \frac{dv}{dt} \quad (16.10.2)$$

Si se aplica la LCK en el nodo 1 da

$$i = i_x + i_C \rightarrow C \frac{dv}{dt} = i - \frac{v}{R}$$

o sea
$$\dot{v} = -\frac{v}{RC} + \frac{i}{C} \quad (16.10.3)$$

puesto que la misma tensión v se encuentra en R y en C . Si se aplica la LTK en el circuito exterior se obtiene,

$$v_s = v_L + v \rightarrow L \frac{di}{dt} = -v + v_s$$

$$i = -\frac{v}{L} + \frac{v_s}{L} \quad (16.10.4)$$

Las ecuaciones (16.10.3) y (16.10.4) constituyen las ecuaciones de estado. Si se considera i_x como la salida,

$$i_x = \frac{v}{R} \quad (16.10.5)$$

Al expresar las ecuaciones (16.10.3), (16.10.4) y (16.10.5) en la forma estándar, se obtiene

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s \quad (16.10.6a)$$

$$i_x = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} \quad (16.10.6b)$$

Si $R = 1$, $C = \frac{1}{4}$ y $L = \frac{1}{2}$, se obtienen, a partir de la ecuación (16.10.6), las matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix} = [1 \quad 0]$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+4 & -4 \\ 2 & s \end{bmatrix}$$

Calculando la inversa de esta, se obtiene

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adjunto de } \mathbf{A}}{\text{determinante de } \mathbf{A}} = \frac{\begin{bmatrix} s & 4 \\ -2 & s+4 \end{bmatrix}}{s^2 + 4s + 8}$$

Por lo tanto, la función de transferencia está dada por

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{[1 \quad 0] \begin{bmatrix} s & 4 \\ -2 & s+4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}}{s^2 + 4s + 8} = \frac{[1 \quad 0] \begin{bmatrix} 8 \\ 2s+8 \end{bmatrix}}{s^2 + 4s + 8}$$

$$= \frac{8}{s^2 + 4s + 8}$$

que es lo mismo que se obtendría aplicando directamente la transformada de Laplace del circuito y obteniendo $\mathbf{H}(s) = I_x(s)/V_s(s)$. La ventaja real del método de las variables de estado se presenta cuando se tienen múltiples entradas y salidas. En este caso, se tiene una entrada v_s y una salida i_x . En el ejemplo siguiente, habrá dos entradas y dos salidas.

Obtenga el modelo de variables de estado del circuito que se muestra en la figura 16.23. Sea $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $C = 0.5$ y $L = 0.2$ y obtenga la función de transferencia.

 


Figura 16.23 Para el problema de práctica 16.10.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{R_1 C} & \frac{-1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{-R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix} v_s, \quad v_o = [0 \quad R_2] \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}(s) = \frac{20}{s^2 + 12s + 30}$$

Ejemplo 16.11

El circuito de la figura 16.24 puede considerarse como un sistema de dos entradas y dos salidas. Determine el modelo de variables de estado y determine la función de transferencia del sistema.

 


Figura 16.24 Para el ejemplo 16.11.

Solución: En este caso se tienen dos entradas v_s y v_i y dos salidas v_o e i_o . De nuevo, se selecciona la corriente i del inductor y la tensión v en el capacitor como las variables de estado. Aplicando la LTK al circuito del lado izquierdo, se obtiene

$$-v_s + i_1 + \frac{1}{6}\dot{i} = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{i} = 6v_s - 6i_1 \quad (16.11.1)$$

Es necesario eliminar i_1 . Aplicando la LTK en la malla que contiene v_s , la resistencia de 1Ω , la resistencia de 2Ω y el capacitor de $\frac{1}{3} \text{ F}$, se obtiene

$$v_s = i_1 + v_o + v \quad (16.11.2)$$

Sin embargo, en el nodo 1, la LCK da

$$i_1 = i + \frac{v_o}{2} \quad \rightarrow \quad v_o = 2(i_1 - i) \quad (16.11.3)$$

Sustituyendo lo anterior en la ecuación (16.11.2),

$$v_s = 3i_1 + v - 2i \quad \rightarrow \quad i_1 = \frac{2i - v + v_s}{3} \quad (16.11.4)$$

Sustituyendo esto en la ecuación (16.11.1), se obtiene

$$\dot{i} = 2v - 4i + 4v_s \quad (16.11.5)$$

la cual es una ecuación de estado. Para obtener la segunda, se aplica la LCK al nodo 2.

$$\frac{v_o}{2} = \frac{1}{3}\dot{v} + i_o \quad \rightarrow \quad \dot{v} = \frac{3}{2}v_o - 3i_o \quad (16.11.6)$$

Es necesario eliminar v_o e i_o . De la malla del lado derecho, es evidente que

$$i_o = \frac{v - v_i}{3} \quad (16.11.7)$$

Sustituyendo la ecuación (16.11.4) en la ecuación (16.11.3), se obtiene

$$v_o = 2\left(\frac{2i - v + v_s}{3} - i\right) = -\frac{2}{3}(v + i - v_s) \quad (16.11.8)$$

Sustituyendo las ecuaciones (16.11.7) y (16.11.8) en la ecuación (16.11.6) se obtiene la segunda ecuación de estado como

$$\dot{v} = -2v - i + v_s + v_i \quad (16.11.9)$$

Las dos ecuaciones de salida ya se obtuvieron y son las ecuaciones (16.11.7) y (16.11.8). Expresando las ecuaciones (16.11.5) y (16.11.7) a (16.11.9) juntas en la forma estándar, conducen al modelo de estado del circuito, a saber,

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ v_i \end{bmatrix} \quad (16.11.10a)$$

$$\begin{bmatrix} v_o \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ v_i \end{bmatrix} \quad (16.11.10b)$$

En el circuito eléctrico de la figura 16.25, determine el modelo de estado. Considere v_o e i_o como las variables de salida.

Problema de práctica 16.11

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 4 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_o \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

 


Figura 16.25 Para el problema de práctica 16.11.

Suponga que se tiene un sistema donde la salida es $y(t)$ y la entrada es $z(t)$. Permítase que la ecuación diferencial siguiente describa la relación entre la entrada y la salida.

Ejemplo 16.12

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5z(t) \quad (16.12.1)$$

Obtenga el modelo de estado y la función de transferencia del sistema.

Solución: Primero, se seleccionan las variables de estado. Sea $x_1 = y(t)$, por lo tanto,

$$\dot{x}_1 = \dot{y}(t) \quad (16.12.2)$$

Ahora, sea

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{y}(t) \quad (16.12.3)$$

Obsérvese que, en esta ocasión, se trata de un sistema de segundo orden que normalmente tendría dos términos de primer orden en la solución.

Ahora se tiene $\dot{x}_2 = \ddot{y}(t)$, donde se puede encontrar el valor \dot{x}_2 , a partir de la ecuación (16.12.1), es decir,

$$\dot{x}_2 = \ddot{y}(t) = -2y(t) - 3\dot{y}(t) + 5z(t) = -2x_1 - 3x_2 + 5z(t) \quad (16.12.4)$$

A partir de las ecuaciones (16.12.2) a (16.12.4), pueden escribirse las ecuaciones matriciales siguientes:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} z(t) \quad (16.12.5)$$

$$\mathbf{y}(t) = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (16.12.6)$$

Se obtiene ahora la función de transferencia.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

La inversa es

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}}{s(s+3)+2}$$

La función de transferencia es

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} &= \frac{(1 \ 0) \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}}{s(s+3)+2} = \frac{(1 \ 0) \begin{pmatrix} 5 \\ 5s \end{pmatrix}}{s(s+3)+2} \\ &= \frac{5}{(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

Para verificar lo anterior, se aplica directamente la transformada de Laplace a cada término de la ecuación (16.12.1). Puesto que las condiciones iniciales son nulas, se obtiene,

$$[s^2 + 3s + 2]Y(s) = 5Z(s) \rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}$$

la cual coincide con lo que se obtuvo antes.

Problema de práctica 16.12

Desarrolle un conjunto de ecuaciones de variables de estado que represente la ecuación diferencial siguiente.

$$\frac{d^3y}{dt^3} + 18\frac{d^2y}{dt^2} + 20\frac{dy}{dt} + 5y = z(t)$$

Respuesta:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -20 & -18 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \ 0 \ 0].$$

16.6 †Aplicaciones

Hasta ahora se han considerado tres aplicaciones de la transformada de Laplace: el análisis de circuitos en general, la obtención de las funciones de transferencia y la solución de ecuaciones integrodiferenciales lineales. La transformada de Laplace también tiene aplicación en otras áreas en el análisis de circuitos, en el procesamiento de señales y los sistemas de control. Aquí se considerarán dos aplicaciones más importantes: la estabilidad de una red y la síntesis de redes.

16.6.1 Estabilidad de una red

Un circuito es *estable* si su respuesta $h(t)$ a un impulso está acotada [es decir, $h(t)$ converge en un valor finito] conforme $t \rightarrow \infty$; es *inestable* si $h(t)$ crece ilimitadamente conforme $t \rightarrow \infty$. En términos matemáticos, un circuito es estable cuando

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |h(t)| = \text{finito} \tag{16.26}$$

Puesto que la función de transferencia $H(s)$ es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso $h(t)$, $H(s)$ debe reunir ciertos requisitos para que se cumpla la ecuación (16.26). Recuérdese que $H(s)$ puede escribirse como

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \tag{16.27}$$

donde las raíces de $N(s) = 0$ se llaman *ceros* de $H(s)$ porque hacen que $H(s) = 0$; en tanto que las raíces de $D(s) = 0$ se llaman *polos* de $H(s)$ ya que causan que $H(s) \rightarrow \infty$. Los ceros y los polos de $H(s)$ se localizan a menudo en el plano de s , como se muestra en la figura 16.26a). Recuérdese de las ecuaciones (15.47) y (15.48) que $H(s)$ también puede escribirse en términos de sus polos como

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \tag{16.28}$$

$H(s)$ debe reunir dos requisitos para que el circuito sea estable. En primer lugar, el grado de $N(s)$ debe ser menor que el grado de $D(s)$; de otra forma, la división larga daría

$$H(s) = k_n s^n + k_{n-1} s^{n-1} + \cdots + k_1 s + k_0 + \frac{R(s)}{D(s)} \tag{16.29}$$

donde el grado de $R(s)$, el residuo de la división larga, es menor que el grado de $D(s)$. La inversa de $H(s)$ en la ecuación (16.29) no cumple con la condición de la ecuación (16.26). En segundo lugar, todos los polos de $H(s)$ en la ecuación (16.27) (es decir, todas las raíces de $D(s) = 0$) deben tener sus partes reales negativas; en otras palabras, todos los polos deben estar en la mitad izquierda del plano s , como se muestra en la figura 16.26b). La razón de esto será evidente si se calcula la transformada inversa de Laplace de $H(s)$ en la ecuación (16.27); puesto que es similar a la ecuación (15.48), su expansión en fracciones parciales es similar a la de la ecuación (15.49), así que el inverso de $H(s)$ es similar al de la ecuación (15.53). De aquí que,

$$h(t) = (k_1 e^{-p_1 t} + k_2 e^{-p_2 t} + \cdots + k_n e^{-p_n t}) u(t) \tag{16.30}$$

Se nota de esta ecuación que cada polo p_i debe ser positivo (es decir, polo $s = -p_i$ en la mitad izquierda del plano) para que $e^{-p_i t}$ disminuya con el incremento de t . Por lo tanto,

Un circuito es **estable** cuando todos los polos de su función de transferencia $H(s)$ están en la mitad izquierda del plano s .

Un circuito inestable nunca alcanza el estado estable porque su respuesta transitoria no decae hasta cero. Por consiguiente, el análisis de estado estable sólo se aplica a circuitos estables.

Un circuito compuesto exclusivamente por elementos pasivos (R , L y C) y fuentes independientes no puede ser inestable, porque esto implicaría que algunas corrientes o tensiones de rama crecerían de forma indefinida con las fuentes igualadas a cero. Los elementos pasivos no pueden generar tal crecimiento indefinido. Los circuitos pasivos son estables o tienen polos en los que la parte real es igual a cero. Para demostrar que este es el caso, considérese el circuito en serie RLC de la figura 16.27. La función de transferencia está dada por

$$H(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{1/sC}{R + sL + 1/sC}$$

 


Figura 16.26 El plano complejo s : a) gráfica de polos y ceros, b) mitad izquierda del plano.

 


Figura 16.27 Un circuito RLC típico.

$$\text{o sea} \quad H(s) = \frac{1/L}{s^2 + sR/L + 1/LC} \quad (16.31)$$

Obsérvese que $D(s) = s^2 + sR/L + 1/LC = 0$ es la misma que la ecuación característica obtenida para el circuito RLC en serie en la ecuación (8.8). El circuito tiene polos en

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (16.32)$$

donde

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{LC}$$

Para $R, L, C > 0$, ambos polos siempre quedan en la mitad izquierda del plano s , lo cual implica que el circuito siempre es estable. Sin embargo, cuando $R = 0$, $\alpha = 0$ y el circuito se vuelve inestable. Aunque idealmente esto es posible, no ocurre en realidad porque R nunca es cero.

Por otro lado, los circuitos activos o los pasivos con fuentes controladas pueden suministrar energía y ser inestables. De hecho, un oscilador es un ejemplo típico de un circuito diseñado para ser inestable. Un oscilador está diseñado de tal manera que su función de transferencia es de la forma

$$H(s) = \frac{N(s)}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{N(s)}{(s + j\omega_0)(s - j\omega_0)} \quad (16.33)$$

razón por la cual su salida es senoidal.

Ejemplo 16.13

Determine los valores de k para que el circuito de la figura 16.28 sea estable.

 


Figura 16.28 Para el ejemplo 16.13.

Solución: Al aplicar el análisis de mallas al circuito de primer orden de la figura 16.28, se obtiene

$$V_i = \left(R + \frac{1}{sC}\right)I_1 - \frac{I_2}{sC} \quad (16.13.1)$$

y

$$0 = -kI_1 + \left(R + \frac{1}{sC}\right)I_2 - \frac{I_1}{sC}$$

o sea

$$0 = -\left(k + \frac{1}{sC}\right)I_1 + \left(R + \frac{1}{sC}\right)I_2 \quad (16.13.2)$$

Se pueden escribir las ecuaciones (16.13.1) y (16.13.2) en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} V_i \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(R + \frac{1}{sC}\right) & -\frac{1}{sC} \\ -\left(k + \frac{1}{sC}\right) & \left(R + \frac{1}{sC}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

El determinante es

$$\Delta = \left(R + \frac{1}{sC}\right)^2 - \frac{k}{sC} - \frac{1}{s^2C^2} = \frac{sR^2C + 2R - k}{sC} \quad (16.13.3)$$

La ecuación característica ($\Delta = 0$), proporciona un solo polo que es


$$p = \frac{k - 2R}{R^2C}$$

que es negativo cuando $k < 2R$. Así, se concluye que el circuito es estable cuando $k < 2R$, e inestable cuando $k > 2R$.

¿Para qué valor de β , el circuito de la figura 16.29, es estable?

Respuesta: $\beta > -1/R$.

Figura 16.29 Para el problema de práctica 16.13.

 

Problema de práctica 16.13

Un filtro activo tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{k}{s^2 + s(4 - k) + 1}$$

¿Para qué valores de k es estable el filtro?

Solución: Como circuito de segundo orden, $H(s)$ puede escribirse como

$$H(s) = \frac{N(s)}{s^2 + bs + c}$$

donde $b = 4 - k$, $c = 1$ y $N(s) = k$. Éste tiene polos en $p^2 + bp + c = 0$; esto es,

$$p_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

Para que el circuito sea estable, los polos deben localizarse en la mitad izquierda del plano s . Esto implica que $b > 0$.

La aplicación de esto a la $H(s)$ dada significa que para que el circuito sea estable, $4 - k > 0$ o $k < 4$.

Ejemplo 16.14

Un circuito activo de segundo orden tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s(25 + \alpha) + 25}$$

Encuentre el rango de los valores de α para los que el circuito es estable. ¿Cuál es el valor de α que provocará que se presente oscilación?

Respuesta: $\alpha > -25$, $\alpha = -25$.

Problema de práctica 16.14

16.6.2 Síntesis de red

La síntesis de una red se considera como el proceso para lograr una red apropiada para representar una función de transferencia dada. La síntesis de red es más fácil en el dominio de s que en el dominio temporal.

En el análisis de red se encuentra la función de transferencia de una red dada. En la síntesis de red se invierte el enfoque: dada una función de transferencia, se requiere encontrar una red apropiada.

La **síntesis de red** consiste en determinar una red que represente una función de transferencia determinada.

Tenga presente que en la síntesis puede haber muchas respuestas diferentes, o posiblemente ninguna, porque hay muchos circuitos que se usan para representar la misma función de transferencia; en el análisis de red, hay sólo una respuesta.

La síntesis de red es un campo excitante de importancia fundamental en la ingeniería. Poder ver una función de transferencia y proponer el tipo de circuito que representa

es un gran recurso para el diseñador de circuitos. Aunque la síntesis de red constituya todo un curso por sí mismo y requiera alguna experiencia, los ejemplos siguientes se pensaron para satisfacer su curiosidad.

Dada la función de transferencia

Ejemplo 16.15

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{10}{s^2 + 3s + 10}$$

lleve a cabo la función utilizando el circuito de la figura 16.30a). a) Seleccione $R = 5 \Omega$, y determine L y C . b) Seleccione $R = 1 \Omega$, y encuentre L y C .

Solución:

 
 


Figura 16.30 Para el ejemplo 16.15.

1. **Definir.** El problema está total y claramente definido. Este problema es lo que se llama un problema de síntesis: dada una función de transferencia, hay que sintetizar un circuito que represente la función de transferencia dada. Sin embargo, a fin de mantener el problema más entendible se proporciona un circuito que genera la función de transferencia deseada.

Si a una de las variables, R en este caso, no se le hubiera asignado un valor, entonces el problema hubiera tenido un número infinito de respuestas. Un problema de este tipo requerirá hacer algunas suposiciones adicionales que reducirá el conjunto de soluciones posibles.

2. **Presentar.** Una función de transferencia de la tensión de salida contra la tensión de entrada es igual a $10/(s^2 + 3s + 10)$. Se proporciona un circuito, figura 16.30, que debe ser capaz de generar la función de transferencia que se requiere. Se utilizarán dos valores diferentes de R , 5Ω y 1Ω , para calcular los valores de L y C que generen la función de transferencia dada.

3. **Alternativas.** Todas las vías de solución implican la determinación de la función de transferencia de la figura 16.30 y, después, la comparación de los diferentes términos de la función de transferencia. Dos métodos sería utilizar el análisis de malla o el nodal. Puesto que se busca un cociente de tensiones, el análisis nodal tiene más sentido en este caso.

4. **Intentar.** Utilizando el análisis nodal se obtiene

$$\frac{V_o(s) - V_i(s)}{sL} + \frac{V_o(s) - 0}{1/(sC)} + \frac{V_o(s) - 0}{R} = 0$$

Ahora multiplíquese todo por sLR :

$$RV_o(s) - RV_i(s) + s^2RLCV_o(s) + sLV_o(s) = 0$$

Agrupando términos se obtiene

$$(s^2RLC + sL + R)V_o(s) = RV_i(s)$$

o sea

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + [1/(RC)]s + 1/(LC)}$$

Igualando las dos funciones de transferencia se generan dos ecuaciones con tres incógnitas.

$$LC = 0.1 \quad \text{o} \quad L = \frac{0.1}{C}$$

$$\text{y} \quad RC = \frac{1}{3} \quad \text{o} \quad C = \frac{1}{3R}$$

Se tiene una ecuación de restricción, $R = 5 \Omega$ para a) y $R = 1 \Omega$ para b).

$$a) C = 1/(3 \times 5) = \mathbf{66.67 \text{ mF}} \text{ y } L = \mathbf{1.5 \text{ H}}$$

$$b) C = 1/(3 \times 1) = \mathbf{333.3 \text{ mF}} \text{ y } L = \mathbf{300 \text{ mH}}$$

5. **Evaluar.** Existen diferentes maneras de verificar la respuesta. Encontrar la función de transferencia utilizando el análisis de malla parece ser el método más directo y el que se puede utilizar aquí. Sin embargo, debe aclararse que esto es más complejo desde el punto de vista matemático y toma más tiempo que el método de análisis nodal. Existen también otros métodos. Se puede suponer una entrada para $v_i(t)$, $v_i(t) = u(t) \text{ V}$ y, utilizando el análisis nodal o el de malla, ver si se obtiene la misma respuesta que se obtendría utilizando solamente la función de transferencia. Este es el método que se probará utilizando el análisis de malla.

Sea $v_i(t) = u(t) \text{ V}$ o $V_i(s) = 1/s$. Esto dará

$$V_o(s) = 10/(s^3 + 3s^2 + 10s)$$

Con base en la figura 16.30, al análisis de malla lleva a

a) Para el lazo 1,

$$-(1/s) + 1.5sI_1 + [1/(0.06667s)](I_1 - I_2) = 0$$

$$\text{o sea} \quad (1.5s^2 + 15)I_1 - 15I_2 = 1$$

$$\text{Para el lazo 2,} \quad (15/s)(I_2 - I_1) + 5I_2 = 0$$

$$\text{o sea} \quad -15I_1 + (5s + 15)I_2 = 0 \quad \text{o} \quad I_1 = (0.3333s + 1)I_2$$

Sustituyendo en la primera ecuación, se obtiene

$$(0.5s^3 + 1.5s^2 + 5s + 15)I_2 - 15I_2 = 1$$

$$\text{o sea} \quad I_2 = 2/(s^3 + 3s^2 + 10s)$$

$$\text{sin embargo,} \quad V_o(s) = 5I_2 = 10/(s^3 + 3s^2 + 10s)$$

y la respuesta coincide.

b) Para el lazo 1,

$$-(1/s) + 0.3sI_1 + [1/(0.3333s)](I_1 - I_2) = 0$$

$$\text{o sea} \quad (0.3s^2 + 3)I_1 - 3I_2 = 1$$

$$\text{Para el lazo 2,} \quad (3/s)(I_2 - I_1) + I_2 = 0$$

$$\text{o sea} \quad -3I_1 + (s + 3)I_2 = 0 \quad \text{o} \quad I_1 = (0.3333s + 1)I_2$$

Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene

$$(0.09999s^3 + 0.3s^2 + s + 3)I_2 - 3I_2 = 1$$

$$\text{o sea} \quad I_2 = 10/(s^3 + 3s^2 + 10s)$$

$$\text{pero } V_o(s) = 1 \times I_2 = 10/(s^3 + 3s^2 + 10s)$$

y la respuesta coincide.

6. **¿Satisfactorio?** Se han identificado claramente los valores de L y C para cada una de las condiciones. Además, se han verificado las respuestas con mucho cuidado para ver si son correctas. El problema se ha resuelto de manera apropiada. Los resultados pueden presentarse como la solución del problema.

Problema de práctica 16.15

Lleve a cabo la función

 


Figura 16.31 Para el problema de práctica 16.15.

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{4s}{s^2 + 4s + 20}$$

utilizando el circuito de la figura 16.31. Seleccione $R = 2 \Omega$ y determine L y C .

Respuesta: 500 mH, 100 mF.

Ejemplo 16.16

Sintetice la función

$$T(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{10^6}{s^2 + 100s + 10^6}$$

utilizando la topología de la figura 16.32.

 


Figura 16.32 Para el ejemplo 16.16.

Solución: Se aplica el análisis nodal a los nodos 1 y 2. En el nodo 1,

$$(V_s - V_1)Y_1 = (V_1 - V_o)Y_2 + (V_1 - V_2)Y_3 \quad (16.16.1)$$

En el nodo 2,

$$(V_1 - V_2)Y_3 = (V_2 - 0)Y_4 \quad (16.16.2)$$

Pero $V_2 = V_o$, así la ecuación (16.16.1) se convierte en

$$Y_1 V_s = (Y_1 + Y_2 + Y_3)V_1 - (Y_2 + Y_3)V_o \quad (16.16.3)$$

y la ecuación (16.16.2) se convierte en

$$V_1 Y_3 = (Y_3 + Y_4)V_o$$

o sea

$$V_1 = \frac{1}{Y_3}(Y_3 + Y_4)V_o \quad (16.16.4)$$

Sustituyendo la ecuación (16.16.4) en la ecuación (16.16.3) se obtiene

$$Y_1 V_s = (Y_1 + Y_2 + Y_3) \frac{1}{Y_3}(Y_3 + Y_4)V_o - (Y_2 + Y_3)V_o$$

o sea

$$Y_1 Y_3 V_s = [Y_1 Y_3 + Y_4(Y_1 + Y_2 + Y_3)]V_o$$

Por lo tanto,

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{Y_1 Y_3}{Y_1 Y_3 + Y_4(Y_1 + Y_2 + Y_3)} \quad (16.16.5)$$

Para sintetizar la función de transferencia dada $T(s)$ hay que compararla con la de la ecuación (16.16.5). Obsérvense dos cosas: (1) $Y_1 Y_3$ no debe involucrar a s debido a que

el numerador de $T(s)$ es constante; (2) la función de transferencia dada es de segundo orden, lo que implica que se deben tener dos capacitores. Por consiguiente, Y_1 y Y_3 deben hacerse resistivas, mientras que Y_2 y Y_4 capacitivas. Así que se selecciona

$$Y_1 = \frac{1}{R_1}, \quad Y_2 = sC_1, \quad Y_3 = \frac{1}{R_2}, \quad Y_4 = sC_2 \quad (16.16.6)$$

Sustituyendo la ecuación (16.16.6) en la ecuación (16.16.5) se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_s} &= \frac{1/(R_1R_2)}{1/(R_1R_2) + sC_2(1/R_1 + 1/R_2 + sC_1)} \\ &= \frac{1/(R_1R_2C_1C_2)}{s^2 + s(R_1 + R_2)/(R_1R_2C_1) + 1/(R_1R_2C_1C_2)} \end{aligned}$$

Comparando esto con la función de transferencia dada $T(s)$, se nota que

$$\frac{1}{R_1R_2C_1C_2} = 10^6, \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C_1} = 100$$

Si se selecciona $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, entonces

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{R_1 + R_2}{100R_1R_2} = \frac{20 \times 10^3}{100 \times 100 \times 10^6} = 2 \mu\text{F} \\ C_2 &= \frac{10^{-6}}{R_1R_2C_1} = \frac{10^{-6}}{100 \times 10^6 \times 2 \times 10^{-6}} = 5 \text{ nF} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función de transferencia dada se lleva a cabo utilizando el circuito que se muestra en la figura 16.33.

 


Figura 16.33 Para el ejemplo 16.16.

Sintetice la función

Problema de práctica 16.16

$$\frac{V_o(s)}{V_{\text{ent}}} = \frac{-2s}{s^2 + 6s + 10}$$

utilizando el circuito del amplificador operacional que se muestra en la figura 16.34. Selecciónese

$$Y_1 = \frac{1}{R_1}, \quad Y_2 = sC_1, \quad Y_3 = sC_2, \quad Y_4 = \frac{1}{R_2}$$

Sea $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y determínese C_1 , C_2 y R_2 .

Respuesta: 100 μF , 500 μF , 2 $\text{k}\Omega$.

 


Figura 16.34 Para el problema de práctica 16.16.

16.7 Resumen

1. La transformada de Laplace se emplea para analizar un circuito. Se convierte cada elemento del dominio del tiempo al dominio de s , se resuelve el problema mediante cualquier técnica de análisis de circuitos y se convierte el resultado al dominio del tiempo utilizando la transformada inversa.
2. En el dominio s , los elementos del circuito se reemplazan con la condición inicial en $t = 0$ como sigue. (Observe por favor que los modelos de tensión se proporcionan en seguida, sin embargo, los modelos de corriente correspondientes dan los resultados similares):

$$\text{Resistor: } v_R = Ri \rightarrow V_R = RI$$

$$\text{Inductor: } v_L = L \frac{di}{dt} \rightarrow V_L = sLI - Li(0^-)$$

$$\text{Capacitor: } v_C = \int i dt \rightarrow V_C = \frac{1}{sC} - \frac{v(0^-)}{s}$$

3. Utilizando la transformada de Laplace para analizar un circuito se obtiene una respuesta completa (tanto transitoria como en estado estable), debido a que las condiciones iniciales se encuentran incorporadas en el proceso de transformación.
4. La función de transferencia $H(s)$ de una red es la transformada de Laplace de la respuesta $h(t)$ al impulso.
5. En el dominio s , la función de transferencia $H(s)$ relaciona la respuesta $Y(s)$ a la salida con la excitación $X(s)$ a la entrada; esto es, $H(s) = Y(s)/X(s)$.

6. El modelo de variables de estado es una herramienta útil en el análisis de sistemas complejos con varias entradas y salida. El análisis de variables de estado es una técnica muy poderosa que es muy popular en la teoría de circuitos y control. El estado de un sistema es el conjunto más pequeño de cantidades (conocidas como variables de estado) que se deben conocer a fin de poder determinar su respuesta futura a una entrada determinada. La ecuación de estado en forma de variables de estado es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bz}$$

mientras que la ecuación de salida es

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Dz}$$

7. En un circuito eléctrico se seleccionan, en primera instancia, las tensiones en los capacitores y las corrientes en los inductores, como las variables de estado. Después se aplican la LCK y la LTK para obtener las ecuaciones de estado.
8. Las otras dos áreas de aplicación de la transformada de Laplace que se estudian en este capítulo son la estabilidad y la síntesis de circuitos. Un circuito es estable cuando todos los polos de su función de transferencia se encuentran en la mitad izquierda del plano s . La síntesis de red es el proceso para obtener una red apropiada que represente una función de transferencia dada para la cual sea adecuado el análisis en el dominio de s .

Preguntas de repaso

- 16.1 La tensión en una resistencia por la que fluye una corriente $i(t)$ en el dominio s es $sRI(s)$.
a) Cierto b) Falso
- 16.2 La corriente que fluye por un circuito RL en serie con una tensión de entrada $v(t)$ está dada en el dominio de s , como:
a) $V(s) \left[R + \frac{1}{sL} \right]$ b) $V(s)(R + sL)$
c) $\frac{V(s)}{R + 1/sL}$ d) $\frac{V(s)}{R + sL}$
- 16.3 La impedancia de un capacitor de 10 F es:
a) $10/s$ b) $s/10$ c) $1/10 s$ d) $10s$
- 16.4 En general, puede obtenerse el equivalente de Thevenin en el dominio temporal.
a) Cierto b) Falso
- 16.5 Una función de transferencia se define solamente cuando todas sus condiciones iniciales son nulas.
a) Cierto b) Falso
- 16.6 Si la entrada a un sistema lineal es $\delta(t)$ y la salida es $e^{-2t}u(t)$, la función de transferencia del sistema es:
a) $\frac{1}{s+2}$ b) $\frac{1}{s-2}$ c) $\frac{s}{s+2}$ d) $\frac{s}{s-2}$
e) Ninguno de los anteriores

16.7 Si la función de transferencia de un sistema es

$$H(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^3 + 4s^2 + 5s + 1}$$

se puede concluir que la entrada es $X(s) = s^3 + 4s^2 + 5s + 1$, mientras que la salida es $Y(s) = s^2 + s + 2$.

- a) Cierto b) Falso

16.8 La función de transferencia de una red es

$$H(s) = \frac{s + 1}{(s - 2)(s + 3)}$$

La red es estable.

- a) Cierto b) Falso

16.9 ¿A cuál de las ecuaciones siguientes se le llama ecuación de estado?

- a) $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bz}$
 b) $\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Dz}$

- c) $\mathbf{H}(s) = \mathbf{Y}(s)/\mathbf{Z}(s)$
 d) $\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$

16.10 Un modelo de estado describe un sistema de una sola entrada y una sola salida como:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 2x_1 - x_2 + 3z \\ \dot{x}_2 &= -4x_2 - z \\ y &= 3x_1 - 2x_2 + z \end{aligned}$$

¿Cuál de las matrices siguientes es incorrecta?

- a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$
 c) $\mathbf{C} = [3 \quad -2]$ d) $\mathbf{D} = \mathbf{0}$

Respuestas: 16.1b, 16.2d, 16.3c, 16.4b, 16.5b, 16.6a, 16.7b, 16.8b, 16.9a, 16.10d.

Problemas

Secciones 16.2 y 16.3 Modelos de los elementos de un circuito y análisis de circuitos

16.1 La corriente en un circuito RLC está descrita por

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 10 \frac{di}{dt} + 25i = 0$$

Si $i(0) = 2$ y $di(0)/dt = 0$, encuentre $i(t)$ para $t > 0$.

16.2 La ecuación diferencial que describe la tensión en una red RLC es

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 4v = 0$$

Dado que $v(0) = 0$, $dv(0)/dt = 5$, obtenga $v(t)$.

16.3 La respuesta natural de un circuito RLC está descrita por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2 \frac{dv}{dt} + v = 0$$

para la que las condiciones iniciales son $v(0) = 20$ V y $dv(0)/dt = 0$. Despeje $v(t)$.

16.4 Si $R = 20 \Omega$, $L = 0.6$ H, ¿qué valor de C hará un circuito RLC en serie

- a) sobremortiguado?
 b) críticamente amortiguado?
 c) subamortiguado?

16.5 Las respuestas de un circuito RLC en serie son

$$\begin{aligned} v_c(t) &= [30 - 10e^{-20t} + 30e^{-10t}]u(t)\text{V} \\ i_L(t) &= [40e^{-20t} - 60e^{-10t}]u(t)\text{mA} \end{aligned}$$

donde $v_c(t)$ e $i_L(t)$ son la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor, respectivamente. Determine los valores de R , L y C .

16.6 Diseñe un circuito RLC en paralelo cuya ecuación característica sea

$$s^2 + 100s + 10^6 = 0.$$

16.7 La respuesta de escalón de un circuito RLC está dada por

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2 \frac{di}{dt} + 5i = 10$$

Dado que $i(0) = 6$ y $di(0)/dt = 12$, despeje $i(t)$.

16.8 Una rama de tensión en un circuito RLC está descrita por

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 4 \frac{dv}{dt} + 8v = 48$$

Si las condiciones iniciales son $v(0) = 0 = dv(0)/dt$, encuentre $v(t)$.

16.9 Un circuito RLC en serie está descrito por

$$L \frac{d^2i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = 2$$

Encuentre la respuesta cuando $L = 0.5$ H, $R = 4 \Omega$ y $C = 0.2$ F. Sean $i(0^-) = 1$ A y $[di(0^-)/dt] = 0$.

16.10 Las respuestas de escalón de un circuito RLC en serie son

$$\begin{aligned} V_c &= 40 - 10e^{-2000t} - 10e^{-4000t} \text{ V}, t > 0 \\ i_L(t) &= 3e^{-2000t} + 6e^{-4000t} \text{ mA}, t > 0 \end{aligned}$$

- a) Encuentre C .
 b) Determine el tipo de amortiguamiento que muestra el circuito.

16.11 La respuesta de escalón de un circuito RLC en paralelo está dada por

$$v = 10 + 20e^{-300t}(\cos 400t - 2 \sin 400t)\text{V}, t \geq 0$$

cuando el inductor es de 50 mH. Encuentre R y C .

- 16.12** Determine $i(t)$ en el circuito de la figura 16.35 por medio de la transformada de Laplace.

 


Figura 16.35 Para el problema 16.12.

- 16.13** Use la figura 16.36 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de circuitos utilizando transformadas de Laplace.

 


Figura 16.36 Para el problema 16.13.

- 16.14** Encuentre $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 16.37. Suponga que $i_s(t) = [4u(t) + 2\delta(t)]$ mA.

 


Figura 16.37 Para el problema 16.14.

- 16.15** Para el circuito en la figura 16.38, calcule el valor de R necesario para tener una respuesta críticamente amortiguada.

 


Figura 16.38 Para el problema 16.15.

- 16.16** El capacitor del circuito de la figura 16.39 se encuentra inicialmente descargado. Encuentre $v_o(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.39 Para el problema 16.16.

- 16.17** Si $i_s(t) = e^{-2t}u(t)$ en el circuito que se muestra en la figura 16.40, encuentre el valor de $i_o(t)$.

 


Figura 16.40 Para el problema 16.17.

- 16.18** Encuentre $v(t)$, $t > 0$ en el circuito de la figura 16.41. Sea $v_s = 20$ V.

 


Figura 16.41 Para el problema 16.18.

- 16.19** El interruptor en la figura 16.42 se mueve de la posición A a la posición B en $t = 0$ (observe por favor que el interruptor debe estar conectado al punto B antes de interrumpir la conexión en A, un interruptor sin paso por cero). Encuentre $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.42 Para el problema 16.19.

- 16.20** Encuentre $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 16.43.

 


Figura 16.43 Para el problema 16.20.

- 16.21** En el circuito de la figura 16.44, el interruptor se mueve (interruptor sin paso por cero) de la posición A a B en $t = 0$. Encuentre $v(t)$ para todo $t \geq 0$.

 


Figura 16.44 Para el problema 16.21.

16.22 Encuentre la tensión a través de un capacitor como una función del tiempo para $t > 0$ para el circuito en la figura 16.45. Suponga que en $t = 0^-$ existen condiciones de estado estable.

 


Figura 16.45 Para el problema 16.22.

16.23 Obtenga $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.46.

 


Figura 16.46 Para el problema 16.23.

16.24 El interruptor en el circuito en la figura 16.47 permaneció cerrado durante mucho tiempo, pero se abrió en $t = 0$. Determine $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.47 Para el problema 16.24.

16.25 Calcule $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.48.

 


Figura 16.48 Para el problema 16.25.

16.26 El interruptor en la figura 16.49 se mueve de la posición A a la posición B en $t = 0$ (observe por favor que el interruptor debe estar conectado al punto B antes de interrumpir la conexión en A, un interruptor sin paso por cero). Determine $i(t)$

para $t > 0$. Suponga también que la tensión inicial sobre el capacitor es igual a cero.

 


Figura 16.49 Para el problema 16.26.

16.27 Encuentre $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.50.

 


Figura 16.50 Para el problema 16.27.

16.28 Para el circuito en la figura 16.51, encuentre $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.51 Para el problema 16.28.

16.29 Calcule $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.52.

 


Figura 16.52 Para el problema 16.29.

16.30 Encuentre $v_o(t)$ para todo $t > 0$, en el circuito de la figura 16.53.

 


Figura 16.53 Para el problema 16.30.

16.31 Obtenga $v(t)$ e $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.54.

 


Figura 16.54 Para el problema 16.31.

16.32 Para la red en la figura 16.55, resuelva para $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.55 Para el problema 16.32.

16.33 Use la figura 16.56 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo usar el teorema de Thevenin (en el dominio s) como ayuda en el análisis de circuitos.

 


Figura 16.56 Para el problema 16.33.

16.34 Encuentre las corrientes de malla del circuito de la figura 16.57. Puede expresar los resultados en el dominio de s .

 


Figura 16.57 Para el problema 16.34.

16.35 Encuentre $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.58.

 


Figura 16.58 Para el problema 16.35.

16.36 Con base en el circuito en la figura 16.59, calcule $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.59 Para el problema 16.36.

16.37 Determine v para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.60.

 


Figura 16.60 Para el problema 16.37.

16.38 El interruptor del circuito en la figura 16.61 se mueve de la posición a a la posición b (un interruptor sin paso por cero) en $t = 0$. Determine $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.61 Para el problema 16.38.

16.39 Para la red en la figura 16.62, encuentre $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.62 Para el problema 16.39.

16.40 En el circuito en la figura 16.63, encuentre $v(t)$ e $i(t)$ para $t > 0$. Suponga $v(0) = 0$ V e $i(0) = 1$ A.

 


Figura 16.63 Para el problema 16.40.

16.41 Encuentre la tensión de salida $v_o(t)$ en el circuito en la figura 16.64.

 


Figura 16.64 Para el problema 16.41.

16.42 Dado el circuito en la figura 16.65, encuentre $i(t)$ y $v(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.65 Para el problema 16.42.

16.43 Determine $i(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.66.

 


Figura 16.66 Para el problema 16.38.

16.44 Para el circuito en la figura 16.67, encuentre $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.67 Para el problema 16.44.

16.45 Encuentre $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.68.

 


Figura 16.68 Para el problema 16.45.

16.46 Determine $i_o(t)$ en el circuito de la figura 16.69.

 


Figura 16.69 Para el problema 16.46.

16.47 Determine $i_o(t)$ en la red que se muestra en la figura 16.70.

 


Figura 16.70 Para el problema 16.47.

16.48 Encuentre $V_x(s)$ en el circuito que se muestra en la figura 16.71.

 


Figura 16.71 Para el problema 16.48.

16.49 Encuentre $i_o(t)$ para $t > 0$ en el circuito de la figura 16.72.

 


Figura 16.72 Para el problema 16.49.

16.50 Para el circuito en la figura 16.73, encuentre $v(t)$ para $t > 0$. Suponga que $v(0^+) = 4$ V y que $i(0^+) = 2$ A.

 


Figura 16.73 Para el problema 16.50.

16.51 En el circuito en la figura 16.74, encuentre $i(t)$ para $t > 0$.

 


Figura 16.74 Para el problema 16.51.

16.52 Si el interruptor en la figura 16.75 ha estado cerrado durante mucho tiempo antes de $t = 0$ pero se abrió en $t = 0$, determine i_x y v_R para $t > 0$.

 


Figura 16.75 Para el problema 16.52.

16.53 En el circuito en la figura 16.76, el interruptor ha estado en la posición 1 durante mucho tiempo, pero se movió a la posición 2 en $t = 0$. Encuentre:

- a) $v(0^+)$, $dv(0^+)/dt$
- b) $v(t)$ para $t \geq 0$.

 


Figura 16.76 Para el problema 16.53.

16.54 El interruptor en la figura 16.77 ha permanecido en la posición 1 durante $t < 0$. En $t = 0$, se movió de la posición 1 a la parte superior del capacitor en $t = 0$. Observe por favor que el interruptor es sin paso por cero; permanece en contacto con la posición 1 hasta que hace contacto con la parte superior del capacitor y luego interrumpe el contacto en la posición 1. Determine $v(t)$.

 


Figura 16.77 Para el problema 16.54.

16.55 Obtenga i_1 e i_2 para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.78.

 


Figura 16.78 Para el problema 16.55.

16.56 Calcule $i_o(t)$ para $t > 0$ en la red de la figura 16.79.

 


Figura 16.79 Para el problema 16.56.

16.57 a) Encuentre la transformada de Laplace de la tensión que se muestra en la figura 16.80a). b) Utilice ese valor de $v_s(t)$ en el circuito que se muestra en la figura 16.80b) para encontrar el valor de $v_o(t)$.

 
 


Figura 16.80 Para el problema 16.57.

16.58 Use la figura 16.81 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el análisis de circuitos en el dominio s con circuitos que tienen fuentes dependientes.

 


Figura 16.81 Para el problema 16.58.

16.59 Encuentre $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.82 si $v_x(0) = 2$ V e $i(0) = 1$ A.

 


Figura 16.82 Para el problema 16.59.

16.60 Encuentre la respuesta $v_R(t)$ para $t > 0$ en el circuito en la figura 16.83. Sean $R = 3 \Omega$, $L = 2$ H y $C = 1/18$ F.

 


Figura 16.83 Para el problema 16.60.

***16.61** Encuentre la tensión $v_o(t)$ en el circuito de la figura 16.84 por medio de la transformada de Laplace.

 


Figura 16.84 Para el problema 16.61.

16.62 Use la figura 16.85 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la determinación de tensiones de nodo al trabajar en el dominio s .

 


Figura 16.85 Para el problema 16.62.

* Un asterisco indica un problema difícil.

16.63 Considere el circuito RLC en paralelo de la figura 16.86. Encuentre $v(t)$ e $i(t)$ dado que $v(0) = 5$ e $i(0) = -2$ A.

 


Figura 16.86 Para el problema 16.63.

16.64 El interruptor de la figura 16.87 se mueve de la posición 1 a la posición 2 en $t = 0$. Encuentre $v(t)$, para toda $t > 0$.

 


Figura 16.87 Para el problema 16.64.

16.65 En el circuito RLC que se muestra en la figura 16.88, encuentre la respuesta completa si $v(0) = 2$ V cuando se cierre el interruptor.

 


Figura 16.88 Para el problema 16.65.

16.66 En el circuito del amplificador operacional de la figura 16.89, encuentre $v_o(t)$ para $t > 0$. Tome $v_s = 3e^{-5t}u(t)$ V.

 


Figura 16.89 Para el problema 16.66.

16.67 Dado el circuito con amplificador operacional en la figura 16.90, si $v_1(0^+) = 2$ V y $v_2(0^+) = 0$ V, encuentre v_o para $t > 0$. Sean $R = 100$ k ohm y $C = 1$ microF.

 


Figura 16.90 Para el problema 16.67.

16.68 Obtenga V_o/V_s en el circuito con amplificador operacional en la figura 16.91.

 


Figura 16.91 Para el problema 16.68.

16.69 Encuentre $I_1(s)$ e $I_2(s)$ en el circuito de la figura 16.92.

 


Figura 16.92 Para el problema 16.69.

16.70 Use la figura 16.93 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo hacer análisis de circuitos con circuitos que tienen elementos mutuamente acoplados trabajando en el dominio s .

 


Figura 16.93 Para el problema 16.70.

16.71 En el circuito con transformador ideal de la figura 16.94, determine $i_o(t)$.

 


Figura 16.94 Para el problema 16.71.

Sección 16.4 Funciones de transferencia

16.72 La función de transferencia de un sistema es

$$H(s) = \frac{s^2}{3s + 1}$$

Encuentre la salida cuando el sistema tiene una entrada de $4e^{-t/3}u(t)$.

16.73 Cuando la entrada a un sistema es una función escalón unitario, la respuesta es $10 \cos 2tu(t)$. Obtenga la función de transferencia del sistema.

16.74 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar salidas cuando se proporcionan una función de transferencia y una entrada.

16.75 Cuando se aplica un escalón unitario a un sistema en $t = 0$, su respuesta es,

$$y(t) = \left[4 + \frac{1}{2}e^{-3t} - e^{-2t}(2 \cos 4t + 3 \sin 4t) \right] u(t)$$

¿Cuál es la función de transferencia del sistema?

16.76 En el circuito de la figura 16.95, encuentre $H(s) = V_o(s)/V_s(s)$. Suponga que las condiciones iniciales son nulas.

 


Figura 16.95 Para el problema 16.76.

16.77 Obtenga la función de transferencia $H(s) = V_o/V_s$ en el circuito de la figura 16.96.

 


Figura 16.96 Para el problema 16.77.

16.78 La función de transferencia de un cierto circuito es

$$H(s) = \frac{5}{s + 1} - \frac{3}{s + 2} + \frac{6}{s + 4}$$

Encuentre la respuesta a un impulso del circuito.

16.79 En el circuito de la figura 16.97, encuentre:

- a) I_1/V_s b) I_2/V_x

 


Figura 16.97 Para el problema 16.79.

16.80 Refiérase a la red de la figura 16.98. Encuentre las funciones de transferencia siguientes:

- a) $H_1(s) = V_o(s)/V_s(s)$
 b) $H_2(s) = V_o(s)/I_s(s)$
 c) $H_3(s) = I_o(s)/I_s(s)$
 d) $H_4(s) = I_o(s)/V_s(s)$

 


Figura 16.98 Para el problema 16.80.

16.81 Para el circuito con amplificador operacional en la figura 16.99, encuentre la función de transferencia $T(s) = I(s)/V_s(s)$. Suponga que las condiciones iniciales son cero.

 


Figura 16.99 Para el problema 16.81.

16.82 Calcule la ganancia $H(s) = V_o/V_s$ en el circuito del amplificador operacional de la figura 16.100.

 


Figura 16.100 Para el problema 16.82.

16.83 Refiérase al circuito RL de la figura 16.101. Encuentre:

- a) la respuesta al impulso $h(t)$ del circuito.
 b) la respuesta al escalón unitario del circuito.

 


Figura 16.101 Para el problema 16.83.

16.84 Un circuito RL en paralelo tiene una $R = 4 \Omega$ y $L = 1$ H. La entrada del circuito es $i_s(t) = 2e^{-t}u(t)$ A. Encuentre la corriente del inductor $i_L(t)$ para toda $t > 0$ y suponga que $i_L(0) = -2$ A.

16.85 Un circuito tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s + 4}{(s + 1)(s + 2)^2}$$

Encuentre la respuesta al impulso.

Sección 16.5 Variables de estado

16.86 Desarrolle las ecuaciones de estado del problema 16.12.

16.87 Desarrolle las ecuaciones de estado del problema 16.13 que usted diseñó.

16.88 Desarrolle las ecuaciones de estado del circuito que se muestra en la figura 16.102.

 


Figura 16.102 Para el problema 16.88.

16.89 Desarrolle las ecuaciones de estado del circuito que se muestra en la figura 16.103.

 


Figura 16.103 Para el problema 16.89.

16.90 Desarrolle las ecuaciones de estado del circuito que se muestra en la figura 16.104.

 


Figura 16.104 Para el problema 16.90.

16.91 Desarrolle las ecuaciones de estado de la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{6 dy(t)}{dt} + 7y(t) = z(t)$$

***16.92** Desarrolle las ecuaciones de estado de la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{7 dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + z(t)$$

***16.93** Desarrolle las ecuaciones de estado de la ecuación diferencial siguiente.

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + \frac{6 d^2y(t)}{dt^2} + \frac{11 dy(t)}{dt} + 6y(t) = z(t)$$

***16.94** Dada la ecuación de estado siguiente, encuentre $y(t)$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = [1 \ 0] \mathbf{x}$$

***16.95** Dada la ecuación de estado siguiente, encuentre $y_1(t)$ y $y_2(t)$.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ 2u(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & -0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ 2u(t) \end{bmatrix}$$

Sección 16.6 Aplicaciones

16.96 Demuestre que el circuito RLC en paralelo que se muestra en la figura 16.105 es estable.

 


Figura 16.105 Para el problema 16.96.

16.97 Un sistema está compuesto por dos sistemas en cascada como se muestra en la figura 16.106. Dado que las respuestas al impulso de dichos sistemas son

$$h_1(t) = 3e^{-t}u(t), \quad h_2(t) = e^{-4t}u(t)$$

a) Obtenga la respuesta al impulso de todo el sistema.

b) Verifique si el sistema completo es estable.



Figura 16.106 Para el problema 16.97.

16.98 Determine si el circuito del amplificador operacional de la figura 16.107 es estable.

 


Figura 16.107 Para el problema 16.98.

16.99 Se desea conformar la función de transferencia

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 6}$$

utilizando el circuito de la figura 16.108. Seleccione $R = 1 \text{ k}\Omega$ y encuentre L y C .

 


Figura 16.108 Para el problema 16.99.

16.100 Diseñe un circuito con el amplificador operacional utilizando la figura 16.109 que genere la siguiente función de transferencia:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{s + 1000}{2(s + 4000)}$$

Seleccione $C_1 = 10 \mu\text{F}$, determine R_1 , R_2 y C_2 .

 


Figura 16.109 Para el problema 16.100.

16.101 Conforme la función de transferencia

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = -\frac{s}{s + 10}$$

utilizando el circuito de la figura 16.110. Sea $Y_1 = sC_1$, $Y_2 = 1/R_1$, $Y_3 = sC_2$. Seleccione $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y determine C_1 y C_2 .

 


Figura 16.110 Para el problema 16.101.

16.102 Sintetice la función de transferencia

$$\frac{V_o(s)}{V_{ent}(s)} = \frac{10^6}{s^2 + 100s + 10^6}$$

utilizando la topología de la figura 16.111. Sea $Y_1 = 1/R_1$, $Y_2 = 1/R_2$, $Y_3 = sC_1$, $Y_4 = sC_2$. Seleccione $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y determine C_1 , C_2 y R_2 .

 


Figura 16.111 Para el problema 16.102.

Problemas de mayor extensión

16.103 Obtenga la función de transferencia del circuito del amplificador operacional de la figura 16.112 en la forma de

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{as}{s^2 + bs + c}$$

donde a , b y c son constantes. Determine las constantes

 


Figura 16.112 Para el problema 16.103.

16.104 Cierta red tiene una admitancia de entrada $Y(s)$. La admitancia tiene un polo en $s = -3$, un cero en $s = -1$ y $Y(\infty) = 0.25 \text{ S}$.

a) Encuentre $Y(s)$.

b) Una batería de 8 V se conecta a la red vía un interruptor. Si éste se encuentra cerrado en $t = 0$, encuentre la corriente $i(t)$ a través de $Y(s)$ utilizando la transformada de Laplace.

16.105 Un girador es un dispositivo para simular una inductancia en una red. En la figura 16.113 se muestra el circuito básico de un girador. Demuestre que la inductancia producida por el girador es $L = CR^2$, encontrando el valor de $V_i(s)/I_o(s)$.

 


Figura 16.113 Para el problema 16.105.

Las series de Fourier

La investigación consiste en ver lo que todo mundo ha visto y en pensar lo que nadie ha pensado.

—Albert Szent Györgyi

Mejore sus habilidades y su carrera

Criterio ABET EC 2000 (3.j), un conocimiento de los problemas contemporáneos.

Los ingenieros deben conocer los problemas contemporáneos. Para tener una carrera que esté en verdad llena de significado en el siglo veintiuno, se debe tener conocimiento de los problemas contemporáneos, en especial aquellos que afectan de manera directa su profesión y/o trabajo. Una de las maneras más fáciles de lograrlo es leer mucho: periódicos, revistas y libros contemporáneos. Como estudiantes inscritos en un programa acreditado por ABET, algunos de los cursos que se tomen estarán enfocados a cumplir este criterio.

Criterio ABET EC 2000 (3.k), una habilidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería.

El ingeniero exitoso debe tener la “habilidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica profesional”. Es claro que el principal enfoque de este texto es hacer exactamente esto. El aprendizaje del uso habilidoso de las herramientas que faciliten su trabajo en un “ambiente de diseño integrado para la obtención de conocimiento” (KCIDE), es fundamental para su desempeño como ingeniero. La habilidad para trabajar en un ambiente KCIDE moderno requiere una comprensión a fondo de las herramientas asociadas con ese ambiente.

Por lo tanto, el ingeniero exitoso debe mantenerse al tanto de las nuevas herramientas de diseño, análisis y simulación. Ese ingeniero también debe utilizar esas herramientas hasta que se sienta a gusto al utilizarlas. También debe asegurarse de que los resultados de software sean consistentes con la realidad actual. Esta área probablemente sea con la que más dificultades tienen los ingenieros. Por lo tanto, el uso exitoso de estas herramientas requiere un constante aprendizaje, así como un repaso de los fundamentos del área en la que el ingeniero está trabajando.



Fotografía por Charles Alexander

Perfiles históricos



©Hulton Archive/Getty

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), matemático francés, presentó por primera vez la serie y transformada que llevan su nombre. Los resultados de Fourier no se recibieron con entusiasmo en el mundo científico. Incluso no pudo publicar su trabajo como un artículo.

Nacido en Auxerre, Francia, Fourier quedó huérfano a la edad de 8 años. Asistió a un colegio militar local que dirigían monjes benedictinos, donde demostró gran habilidad para las matemáticas. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Fourier fue arrastrado por la política de la Revolución Francesa. Desempeñó un importante papel en las expediciones de Napoleón a Egipto a finales de la década de 1790. Debido a sus inclinaciones políticas, en dos ocasiones estuvo a punto de perder la vida.

17.1 Introducción

Se ha dedicado un tiempo considerable al análisis de circuitos con fuentes senoidales. Este capítulo tiene que ver con medios para analizar circuitos con excitaciones periódicas no senoidales. La noción de funciones periódicas se presentó en el capítulo 9 donde se mencionó que la senoide es la función periódica más simple y útil. Este capítulo presenta la serie de Fourier, una técnica para expresar una función periódica en términos de senoídes. Una vez que la excitación de la fuente se expresa en términos de senoídes, es posible aplicar el método fasorial para analizar circuitos.

La serie de Fourier recibe su nombre en honor a Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830). En 1822, el genio de Fourier llegó a la conclusión de que cualquier función periódica práctica puede representarse como una suma de senoídes. Tal representación, junto con el teorema de superposición, permite encontrar la respuesta de circuitos a entradas periódicas arbitrarias utilizando técnicas fasoriales.

Se empezará con la serie trigonométrica de Fourier y después con la serie exponencial de Fourier. Se aplica luego la serie de Fourier al análisis de circuitos y, por último, se demuestran las aplicaciones prácticas de la serie de Fourier en analizadores de espectros y filtros.

17.2 Serie trigonométrica de Fourier

Mientras estudiaba el flujo de calor, Fourier descubrió que una función periódica no senoidal puede expresarse como una suma infinita de funciones senoidales. Recuérdese que una función periódica es aquella que se repite cada T segundos, en otras palabras, una función $f(t)$ satisface

$$f(t) = f(t + nT) \quad (17.1)$$

donde n es un entero y T es el periodo de la función.

De acuerdo con el *teorema de Fourier*, toda función periódica práctica de frecuencia ω_0 puede expresarse como una suma infinita de funciones seno o coseno que son múltiplos enteros de ω_0 . Por lo tanto, $f(t)$ puede expresarse como

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos \omega_0 t + b_1 \sin \omega_0 t + a_2 \cos 2\omega_0 t + b_2 \sin 2\omega_0 t + a_3 \cos 3\omega_0 t + b_3 \sin 3\omega_0 t + \dots \quad (17.2)$$

o sea

$$f(t) = \underbrace{a_0}_{\text{cd}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)}_{\text{ca}} \quad (17.3)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ se llama la *frecuencia fundamental* en radianes por segundo. Las senoides $\sin n\omega_0 t$ o $\cos n\omega_0 t$ se llaman las armónicas n -ésimas de $f(t)$; ésta es una armónica impar si n es impar y es una armónica par si n es par. La ecuación 17.3 recibe el nombre de *serie trigonométrica de Fourier* de $f(t)$. Las constantes a_n y b_n son los *coeficientes de Fourier*. El coeficiente a_0 es la componente de cd o el valor promedio de $f(t)$. (Recuérdese que las senoides tienen valores promedio cero.) Los coeficientes a_n y b_n (para $n \neq 0$) son las amplitudes de las senoides en la componente de ca. Por lo tanto,

La frecuencia armónica ω_n es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental ω_0 , esto es, $\omega_n = n\omega_0$.

La **serie de Fourier** de una función periódica $f(t)$ constituye una representación que descompone a $f(t)$ en una componente de cd y una componente de ca, las cuales abarcan una serie infinita de senoides armónicas.

Una función que pueda representarse mediante una serie de Fourier como en la ecuación (17.3) debe cumplir ciertos requerimientos, debido a que la serie infinita de la ecuación (17.3) puede o no convergir. Estas condiciones sobre $f(t)$ para producir una serie de Fourier convergente son:

1. $f(t)$ tiene un solo valor en cualquier punto.
2. $f(t)$ tiene un número finito de discontinuidades finitas en cualquier periodo.
3. $f(t)$ tiene un número finito de máximos y mínimos en cualquier periodo.
4. La integral $\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)| dt < \infty$ para cualquier t_0 .

Estas condiciones se denominan *condiciones de Dirichlet*. Aunque no son condiciones necesarias, son suficientes para que exista una serie de Fourier.

Una tarea fundamental en la serie de Fourier es la determinación de los coeficientes de Fourier a_0 , a_n y b_n . El proceso para determinar los coeficientes se denomina *análisis de Fourier*. Las siguientes integrales trigonométricas son muy útiles en el análisis de Fourier. Para enteros cualquiera m y n .

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t dt = 0 \quad (17.4a)$$

$$\int_0^T \cos n\omega_0 t dt = 0 \quad (17.4b)$$

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t \cos m\omega_0 t dt = 0 \quad (17.4c)$$

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t \sin m\omega_0 t dt = 0, \quad (m \neq n) \quad (17.4d)$$

$$\int_0^T \cos n\omega_0 t \cos m\omega_0 t dt = 0, \quad (m \neq n) \quad (17.4e)$$

$$\int_0^T \sin^2 n\omega_0 t dt = \frac{T}{2} \quad (17.4f)$$

$$\int_0^T \cos^2 n\omega_0 t dt = \frac{T}{2} \quad (17.4g)$$

Estas identidades se usan para evaluar los coeficientes de Fourier.

Nota histórica: A pesar de que Fourier publicó su teorema en 1822, fue P.G.L. Dirichlet (1805-1859) quien ofreció después una prueba aceptable del teorema.

Un paquete de software como *Mathcad* o *Maple* puede utilizarse para evaluar los coeficientes de Fourier.

Se comienza determinando a_0 . Se integran ambos lados de la ecuación (17.3) sobre un periodo y se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^T f(t) dt &= \int_0^T \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t) \right] dt \\ &= \int_0^T a_0 dt + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^T a_n \cos n\omega_0 t dt \right. \\ &\quad \left. + \int_0^T b_n \sen n\omega_0 t dt \right] dt \end{aligned} \quad (17.5)$$

Apelando a las identidades de las ecuaciones (17.4a) y (17.4b), se anulan las dos integrales que involucran a los términos de ca. Por consiguiente,

$$\int_0^T f(t) dt = \int_0^T a_0 dt = a_0 T$$

o sea

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad (17.6)$$

lo que demuestra que a_0 es el valor promedio de $f(t)$.

Para evaluar a_n se multiplican ambos lados de la ecuación (17.3) por $\cos m\omega_0 t$ y se integra sobre un periodo:

$$\begin{aligned} \int_0^T f(t) \cos m\omega_0 t dt &= \int_0^T \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t) \right] \cos m\omega_0 t dt \\ &= \int_0^T a_0 \cos m\omega_0 t dt + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^T a_n \cos n\omega_0 t \cos m\omega_0 t dt \right. \\ &\quad \left. + \int_0^T b_n \sen n\omega_0 t \cos m\omega_0 t dt \right] dt \end{aligned} \quad (17.7)$$

La integral que contiene a_0 es cero en vista de la ecuación (17.4b), mientras que la integral que incluye a b_n se anula de acuerdo con la ecuación (17.4c). La integral que contiene a a_n será cero salvo cuando $m = n$, en cuyo caso ésta es $T/2$, de acuerdo con las ecuaciones (17.4e) y (17.4g). Por lo tanto,

$$\int_0^T f(t) \cos m\omega_0 t dt = a_n \frac{T}{2}, \quad \text{para } m = n$$

o sea

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_0 t dt \quad (17.8)$$

De modo similar, se obtiene b_n multiplicando ambos lados de la ecuación (17.3) por $\sen m\omega_0 t$ y se integra sobre el periodo. El resultado es

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sen n\omega_0 t dt \quad (17.9)$$

Tomando en cuenta que $f(t)$ es periódica, quizá sea más conveniente efectuar las integra- ciones anteriores desde $-T/2$ hasta $T/2$, o generalmente desde t_0 hasta $t_0 + T$ en lugar de hacerlo desde 0 hasta T . El resultado será el mismo.

Una forma alterna de la ecuación (17.3) es la de *amplitud-fase*

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \tag{17.10}$$

Es posible emplear las ecuaciones (9.11) y (9.12) para relacionar la ecuación (17.3) con la (17.10), o es viable aplicar la identidad trigonométrica

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \text{sen}\alpha \text{sen}\beta \tag{17.11}$$

a los términos de ca en la ecuación (17.10), de modo que

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \phi_n) \cos n\omega_0 t - (A_n \text{sen} \phi_n) \text{sen} n\omega_0 t \tag{17.12}$$

La igualación de los coeficientes de los desarrollos de las series en las ecuaciones (17.3) y (17.12) muestra que

$$a_n = A_n \cos \phi_n, \quad b_n = -A_n \text{sen} \phi_n \tag{17.13a}$$

o sea

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \phi_n = -\tan^{-1} \frac{b_n}{a_n} \tag{17.13b}$$

Para evitar cualquier confusión en la determinación de ϕ_n , quizá resulte mejor relacio- nar los términos en forma compleja como

$$A_n / \phi_n = a_n - jb_n \tag{17.14}$$

La conveniencia de esta relación resultará evidente en la sección 17.6. La gráfica de la amplitud A_n de las armónicas, en comparación con $n\omega_0$ se conoce como el *espectro de amplitud* de $f(t)$; la gráfica de la fase ϕ_n en comparación con $n\omega_0$ constituye el *espectro de fase* de $f(t)$. Tanto los espectros de amplitud como de fase forman el *espectro de frecuencia* de $f(t)$.

El espectro de frecuencia también se conoce como *espectro de barras* en vista de las componentes discretas de frecuencia.

El **espectro de frecuencia** de una señal consiste en las gráficas de las amplitudes y de las fases de sus armónicas, en comparación con la frecuencia.

Por lo tanto, el análisis de Fourier constituye también una herramienta matemática para determinar el espectro de una señal periódica. La sección 17.6 ofrecerá mayores detalles acerca del espectro de una señal.

Para evaluar los coeficientes de Fourier a_0 , a_n y b_n , muchas veces es necesario apli- car las integrales siguientes:

$$\int \cos at \, dt = \frac{1}{a} \text{sen} at \tag{17.15a}$$

$$\int \text{sen} at \, dt = -\frac{1}{a} \cos at \tag{17.15b}$$

$$\int t \cos at \, dt = \frac{1}{a^2} \cos at + \frac{1}{a} t \text{sen} at \tag{17.15c}$$

$$\int t \text{sen} at \, dt = \frac{1}{a^2} \text{sen} at - \frac{1}{a} t \cos at \tag{17.15d}$$

También es útil conocer los valores de las funciones coseno, seno y exponencial para múltiplos enteros de π . Éstos se presentan en la tabla 17.1, donde n es un entero.

TABLA 17.1 Valores de las funciones coseno, seno y exponencial para múltiplos enteros de π .

Función	Valor
$\cos 2n\pi$	1
$\text{sen} 2n\pi$	0
$\cos n\pi$	$(-1)^n$
$\text{sen} n\pi$	0
$\cos \frac{n\pi}{2}$	$\begin{cases} (-1)^{n/2}, & n = \text{par} \\ 0, & n = \text{impar} \end{cases}$
$\text{sen} \frac{n\pi}{2}$	$\begin{cases} (-1)^{(n-1)/2}, & n = \text{impar} \\ 0, & n = \text{par} \end{cases}$
$e^{j2n\pi}$	1
$e^{jn\pi}$	$(-1)^n$
$e^{jn\pi/2}$	$\begin{cases} (-1)^{n/2}, & n = \text{par} \\ j(-1)^{(n-1)/2}, & n = \text{impar} \end{cases}$

Ejemplo 17.1



 
 



Figura 17.1 Para el ejemplo 17.1; una onda cuadrada.

 


a)

 

 
Suma de las primeras dos componentes de ca



 Suma de las primeras tres componentes de ca



 Suma de las primeras cuatro componentes de ca



Suma de las primeras cinco componentes de ca

b)

Figura 17.2 Evolución de una onda cuadrada a partir de sus componentes de Fourier.

Determine la serie de Fourier de la forma de onda que se muestra en la figura 17.1. Obtenga los espectros de amplitud y de fase.

Solución: La serie de Fourier la da la ecuación (17.3), a saber,

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t) \quad (17.1.1)$$

La meta es obtener los coeficientes de Fourier a_0 , a_n y b_n utilizando las ecuaciones (17.6), (17.8) y (17.9). Primero, se describe la forma de onda como

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 2 \end{cases} \quad (17.1.2)$$

y $f(t) = f(t + T)$. Puesto que $T = 2$, $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$. Por lo tanto,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 1 dt + \int_1^2 0 dt \right] = \frac{1}{2} t \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \quad (17.1.3)$$

Utilizando la ecuación (17.8) junto con la ecuación (17.15a),

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_0 t dt \\ &= \frac{2}{2} \left[\int_0^1 1 \cos n\pi t dt + \int_1^2 0 \cos n\pi t dt \right] \\ &= \frac{1}{n\pi} \sen n\pi t \Big|_0^1 = \frac{1}{n\pi} [\sen n\pi - \sen(0)] = 0 \end{aligned} \quad (17.1.4)$$

De acuerdo con la ecuación (17.9) y con la ayuda de la ecuación (17.15b),

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sen n\omega_0 t dt \\ &= \frac{2}{2} \left[\int_0^1 1 \sen n\pi t dt + \int_1^2 0 \sen n\pi t dt \right] \\ &= -\frac{1}{n\pi} \cos n\pi t \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{n\pi} (\cos n\pi - 1), \quad \cos n\pi = (-1)^n \\ &= \frac{1}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{2}{n\pi}, & n = \text{impar} \\ 0, & n = \text{par} \end{cases} \end{aligned} \quad (17.1.5)$$

La sustitución de los coeficientes de Fourier en las ecuaciones (17.1.3) a la (17.1.5) en la ecuación (17.1.1) produce la serie de Fourier como

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sen \pi t + \frac{2}{3\pi} \sen 3\pi t + \frac{2}{5\pi} \sen 5\pi t + \dots \quad (17.1.6)$$

Puesto que $f(t)$ contiene únicamente la componente de cd, junto con los términos seno con la componente fundamental y las armónicas impares, ésta puede escribirse como

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sen n\pi t, \quad n = 2k - 1 \quad (17.1.7)$$

Al sumar los términos uno por uno como se demuestra en la figura 17.2, se observa cómo las superposiciones de los términos evolucionan hacia el cuadrado original. A

 


Figura 17.3 Truncamiento de la serie de Fourier en $N = 11$; fenómeno de Gibbs.

 
 


Figura 17.4 Para el ejemplo 17.1: a) espectro de amplitud y b) espectro de fase de la función que se muestra en la figura 17.1.

medida que se añaden más y más componentes de Fourier, la suma se acerca más y más a la onda cuadrada. Sin embargo, en la práctica no es posible sumar las series en las ecuaciones (17.1.6) o (17.1.7) hasta el infinito. Sólo es posible una suma parcial ($n = 1, 2, 3, \dots, N$, donde N es finita). Si se grafica la suma parcial (o la serie truncada) en un periodo para una N grande como en la figura 17.3, se observa que la suma parcial oscila por arriba y abajo del valor real de $f(t)$. En la vecindad de los puntos de discontinuidad ($x = 0, 1, 2, \dots$), existe un sobretiro y una oscilación amortiguada. De hecho, un sobretiro muy cercano a 9% del valor pico siempre está presente, independientemente del número de términos utilizados para aproximar $f(t)$. Lo anterior recibe el nombre de *fenómeno de Gibbs*.

Por último, se obtienen los espectros de amplitud y de fase para la señal de la figura 17.1. Puesto que $a_n = 0$,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |b_n| = \begin{cases} \frac{2}{n\pi}, & n = \text{impar} \\ 0, & n = \text{par} \end{cases} \quad (17.1.8)$$

y

$$\phi_n = -\tan^{-1} \frac{b_n}{a_n} = \begin{cases} -90^\circ, & n = \text{impar} \\ 0, & n = \text{par} \end{cases} \quad (17.1.9)$$



Las gráficas de A_n y ϕ_n para valores diferentes de $n\omega_0 = n\pi$ proporcionan los espectros de amplitud y de fase de la figura 17.4. Obsérvese que las amplitudes de las armónicas decaen muy rápido con la frecuencia.

La suma de los términos de Fourier mediante el cálculo manual quizá resulte tedioso. Una computadora es útil para calcular los términos y graficar la suma como en los casos que se muestran en la figura 17.2.

Nota histórica: Se le dio este nombre en honor al físico Josiah Willard Gibbs, quien lo observó por primera vez en 1899.

Encuentre la serie de Fourier de la onda cuadrada de la figura 17.5. Grafique los espectros de amplitud y de fase.

  Respuesta: $f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen } n\pi t, n = 2k - 1$. Véanse los espectros en la figura 17.6.



Problema de práctica 17.1

 


Figura 17.5 Para el problema de práctica 17.1.

Figura 17.6 Para el problema de práctica 17.1: espectros de amplitud y de fase para la función que se muestra en la figura 17.5.

Ejemplo 17.2

 


Figura 17.7 Para el ejemplo 17.2.

Obtenga la serie de Fourier de la función periódica de la figura 17.7 y grafique los espectros de amplitud y de fase.

Solución: La función se describe como

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

Puesto que $T = 2$, $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$. Entonces

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 t dt + \int_1^2 0 dt \right] = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \quad (17.2.1)$$

Para evaluar a_n y b_n se necesitan las integrales que se encuentran en la ecuación (17.15):

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_0 t dt \\ &= \frac{2}{2} \left[\int_0^1 t \cos n\pi t dt + \int_1^2 0 \cos n\pi t dt \right] \\ &= \left[\frac{1}{n^2\pi^2} \cos n\pi t + \frac{t}{n\pi} \sin n\pi t \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{n^2\pi^2} (\cos n\pi - 1) + 0 = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \end{aligned} \quad (17.2.2)$$

puesto que el $\cos n\pi = (-1)^n$; y

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_0 t dt \\ &= \frac{2}{2} \left[\int_0^1 t \sin n\pi t dt + \int_1^2 0 \sin n\pi t dt \right] \\ &= \left[\frac{1}{n^2\pi^2} \sin n\pi t - \frac{t}{n\pi} \cos n\pi t \right] \Big|_0^1 \\ &= 0 - \frac{\cos n\pi}{n\pi} = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \end{aligned} \quad (17.2.3)$$

La sustitución en la ecuación (17.3) de los coeficientes de Fourier que acaban de encontrarse produce

$$f(t) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{[(-1)^n - 1]}{(n\pi)^2} \cos n\pi t + \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin n\pi t \right]$$

Para obtener los espectros de amplitud y de fase, obsérvese que, para las armónicas pares, $a_n = 0$, $b_n = -1/n\pi$, de manera que

$$A_n/\phi_n = a_n - jb_n = 0 + j\frac{1}{n\pi} \quad (17.2.4)$$

De aquí que,

$$\begin{aligned} A_n &= |b_n| = \frac{1}{n\pi}, & n &= 2, 4, \dots \\ \phi_n &= 90^\circ, & n &= 2, 4, \dots \end{aligned} \quad (17.2.5)$$

Para las armónicas impares, $a_n = -2/(n^2\pi^2)$, $b_n = 1/(n\pi)$ de manera que

$$A_n/\phi_n = a_n - jb_n = -\frac{2}{n^2\pi^2} - j\frac{1}{n\pi} \tag{17.2.6}$$

Esto es,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \sqrt{\frac{4}{n^4\pi^4} + \frac{1}{n^2\pi^2}} \tag{17.2.7}$$

$$= \frac{1}{n^2\pi^2} \sqrt{4 + n^2\pi^2}, \quad n = 1, 3, \dots$$

De la ecuación (17.2.6), obsérvese que ϕ se encuentra en el tercer cuadrante, por lo que

$$\phi_n = 180^\circ + \tan^{-1} \frac{n\pi}{2}, \quad n = 1, 3, \dots \tag{17.2.8}$$

De acuerdo con las ecuaciones (17.2.5), (17.2.7) y (17.2.8), se grafican A_n y ϕ_n para diferentes valores de $n\omega_0 = n\pi$ a fin de obtener el espectro de amplitud y el de fase, como se muestra en la figura 17.8.

 
 


Figura 17.8 Para el ejemplo 17.2: a) espectro de amplitud, b) espectro de fase.

Determine la serie de Fourier de la forma de onda de diente de sierra de la figura 17.9.

Respuesta: $f(t) = 3 - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen } 2\pi nt$

17.3 Consideraciones de simetría

Obsérvese que la serie de Fourier del ejemplo 17.1 contenía únicamente los términos del seno. Quizá se sorprenda si supiera que existe un método por medio del cual es posible conocer con anticipación que algunos de los coeficientes de Fourier serían cero y evitar así el trabajo innecesario en el proceso de calcularlos. Existe un método con tales características; se basa en reconocer la existencia de la simetría. Aquí se analizarán tres tipos de simetría: 1) simetría par, 2) simetría impar, 3) simetría de media onda.

17.3.1 Simetría par

Una función $f(t)$ es *par* si su gráfica es simétrica con respecto al eje vertical; esto es,

$$f(t) = f(-t) \tag{17.16}$$

Ejemplos de funciones pares son t^2 , t^4 y $\cos t$. La figura 17.10 presenta más ejemplos de funciones pares periódicas. Obsérvese que cada uno de estos ejemplos satisface la ecuación (17.16). Una propiedad principal de cualquier función $f_e(t)$ es que:

$$\int_{-T/2}^{T/2} f_e(t) dt = 2 \int_0^{T/2} f_e(t) dt \tag{17.17}$$

debido a que integrar desde $-T/2$ hasta 0 es lo mismo que hacerlo desde 0 hasta $T/2$. Recurriendo a esta propiedad, los coeficientes de Fourier para una función par se convierten en

Problema de práctica 17.2

 


Figura 17.9 Para el problema de práctica 17.2.

 
 
 


Figura 17.10 Ejemplos comunes de funciones periódicas pares.

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt \\
 a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt \\
 b_n &= 0
 \end{aligned}
 \tag{17.18}$$

Puesto que $b_n = 0$, la ecuación (17.3) se vuelve una *serie de cosenos de Fourier*. Esto tiene sentido debido a que la misma función coseno es par. También tiene sentido intuitivo que una función par no contenga términos seno, ya que la función seno es impar.

Para confirmar de manera cuantitativa la ecuación (17.18), aplíquese en la ecuación (17.17) la propiedad de una función par para evaluar los coeficientes de Fourier en las ecuaciones (17.6), (17.8) y (17.9). Es conveniente en cada caso integrar sobre el intervalo $-T/2 < t < T/2$, que es simétrico en torno al origen. De tal modo,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = \frac{1}{T} \left[\int_{-T/2}^0 f(t) dt + \int_0^{T/2} f(t) dt \right]
 \tag{17.19}$$

Se cambian variables para la integral sobre el intervalo $-T/2 < t < 0$ poniendo $t = -x$, por lo que $dt = -dx$, $f(t) = f(-t) = f(x)$, puesto que $f(t)$ es una función par, y cuando $t = -T/2$, $x = T/2$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(x)(-dx) + \int_0^{T/2} f(t) dt \right] \\
 &= \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} f(x) dx + \int_0^{T/2} f(t) dt \right]
 \end{aligned}
 \tag{17.20}$$

lo que muestra que las dos integrales son idénticas. En consecuencia,

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt
 \tag{17.21}$$

como se esperaba. De manera similar, según la ecuación (17.8),

$$a_n = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 f(t) \cos n\omega_0 t dt + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt \right]
 \tag{17.22}$$

Se realiza el mismo cambio de variable que condujo a la ecuación (17.20) y se observa que tanto $f(t)$ como $\cos n\omega_0 t$ son funciones pares, lo que implica que $f(-t) = f(t)$ y $\cos(-n\omega_0 t) = \cos n\omega_0 t$. La ecuación (17.22) se vuelve

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(-x) \cos(-n\omega_0 x)(-dx) + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt \right] \\
 &= \frac{2}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(x) \cos(n\omega_0 x)(-dx) + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt \right] \\
 &= \frac{2}{T} \left[\int_0^{T/2} f(x) \cos(n\omega_0 x) dx + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt \right]
 \end{aligned}
 \tag{17.23a}$$

$$\text{o sea} \quad a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt
 \tag{17.23b}$$

como se esperaba. Para b_n se aplica la ecuación (17.9),

$$b_n = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \right] \quad (17.24)$$

Se realiza el mismo cambio de variable, aunque recuérdese que $f(-t) = f(t)$, pero $\operatorname{sen}(-n\omega_0 t) = -\operatorname{sen} n\omega_0 t$. La ecuación (17.24) produce

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(-x) \operatorname{sen}(-n\omega_0 x)(-dx) + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \right] \\ &= \frac{2}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(x) \operatorname{sen} n\omega_0 x \, dx + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \right] \\ &= \frac{2}{T} \left[- \int_0^{T/2} f(x) \operatorname{sen}(n\omega_0 x) \, dx + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \right] \\ &= 0 \end{aligned} \quad (17.25)$$

lo que confirma la ecuación (17.18).

17.3.2 Simetría impar

Se dice que una función $f(t)$ es *impar* si su gráfica es antisimétrica con respecto al eje vertical.

$$\boxed{f(-t) = -f(t)} \quad (17.26)$$

Ejemplos de funciones impares son t , t^3 y $\operatorname{sen} t$. La figura 17.11 muestra más ejemplos de funciones impares periódicas. Todos ellos satisfacen la ecuación (17.26). Una función impar $f_o(t)$ tiene esta característica principal:

$$\int_{-T/2}^{T/2} f_o(t) \, dt = 0 \quad (17.27)$$

debido a que la integración desde $-T/2$ hasta 0 es la negativa de aquella de 0 hasta $T/2$. Con esta propiedad, los coeficientes de Fourier para una función impar se vuelven

$$\boxed{\begin{aligned} a_0 &= 0, & a_n &= 0 \\ b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \end{aligned}} \quad (17.28)$$

que da una *serie de senos de Fourier*. También esto tiene sentido debido a que la misma función seno es impar. Además, obsérvese que no hay término de cd para el desarrollo de la serie de Fourier de una función impar.

La prueba cuantitativa de la ecuación (17.28) sigue el mismo procedimiento que se realizó para demostrar la ecuación (17.18), salvo que $f(t)$ es ahora impar, por lo que $f(t) = -f(t)$. Con esta fundamental pero simple diferencia, es fácil ver que $a_0 = 0$ en la ecuación (17.20), $a_n = 0$ en la ecuación (17.23a) y b_n en la ecuación (17.24) se vuelve,

 


Figura 17.11 Ejemplos comunes de funciones periódicas impares.

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{T} \left[\int_{T/2}^0 f(-x) \operatorname{sen}(-n\omega_0 x)(-dx) + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t dt \right] \\
&= \frac{2}{T} \left[- \int_{T/2}^0 f(x) \operatorname{sen} n\omega_0 x dx + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t dt \right] \\
&= \frac{2}{T} \left[\int_0^{T/2} f(x) \operatorname{sen}(n\omega_0 x) dx + \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t dt \right] \\
b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t dt \tag{17.29}
\end{aligned}$$

como se esperaba.

Es interesante observar que cualquier función periódica $f(t)$ sin simetría par o impar puede descomponerse en partes que son par e impar. Utilizando las propiedades de las funciones par e impar a partir de las ecuaciones (17.16) y (17.26), es posible escribir

$$f(t) = \underbrace{\frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]}_{\text{par}} + \underbrace{\frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]}_{\text{impar}} = f_e(t) + f_o(t) \tag{17.30}$$

Obsérvese que $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$ satisface la propiedad de una función par en la ecuación (17.16), en tanto que $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$ satisface la propiedad de una función impar en la ecuación (17.26). El hecho de que $f_e(t)$ contenga sólo el término de \cos y los términos coseno, en tanto que $f_o(t)$ cuente sólo con los términos seno, se aprovecha al agrupar el desarrollo en serie de Fourier de $f(t)$ como

$$f(t) = \underbrace{a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega_0 t}_{\text{par}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} n\omega_0 t}_{\text{impar}} = f_e(t) + f_o(t) \tag{17.31}$$

De inmediato se concluye a partir de la ecuación (17.31) que cuando $f(t)$ es par, $b_n = 0$ y cuando $f(t)$ es impar, $a_0 = 0 = a_n$.

Asimismo, obsérvese las siguientes propiedades de las funciones impares y pares:

1. El producto de dos funciones pares es también una función par.
2. El producto de dos funciones impares es una función par.
3. El producto de una función par y de una función impar es una función impar.
4. La suma (o diferencia) de dos funciones pares es también una función par.
5. La suma (o diferencia) de dos funciones impares es una función impar.
6. La suma (o diferencia) de una función par y de una impar no es ni par ni impar.

Es posible demostrar cada una de estas propiedades utilizando las ecuaciones (17.16) y (17.26).

17.3.3 Simetría de media onda

Una función tiene simetría de media onda (impar) si

$$\boxed{f\left(t - \frac{T}{2}\right) = -f(t)} \tag{17.32}$$

lo cual significa que cada medio ciclo es la imagen espejo del siguiente medio ciclo. Obsérvese que las funciones $\cos n\omega_0 t$ y $\operatorname{sen} n\omega_0 t$ satisfacen la ecuación (17.32) para valores impares de n , y en consecuencia poseen simetría de media onda cuando n es impar. La figura 17.12 muestra otros ejemplos de funciones simétricas de media onda.

 


Figura 17.12 Ejemplos comunes de funciones simétricas impares de media onda.

Las funciones en las figuras 17.11a) y 17.11b) también son simétricas de media onda. Obsérvese que en cada función, un medio ciclo es la versión invertida del medio ciclo adyacente. Los coeficientes de Fourier se convierten en

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 0 \\
 a_n &= \begin{cases} \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t \, dt, & \text{para } n \text{ impar} \\ 0, & \text{para } n \text{ par} \end{cases} \\
 b_n &= \begin{cases} \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin n\omega_0 t \, dt, & \text{para } n \text{ impar} \\ 0, & \text{para } n \text{ par} \end{cases}
 \end{aligned} \quad (17.33)$$

lo que demuestra que la serie de Fourier de una función simétrica de media onda contiene únicamente armónicas impares.

Para deducir la ecuación (17.33) se aplica la propiedad de las funciones simétricas de media onda en la ecuación (17.32) al evaluar los coeficientes de Fourier en las ecuaciones (17.6), (17.8) y (17.9). Por lo tanto,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \, dt = \frac{1}{T} \left[\int_{-T/2}^0 f(t) \, dt + \int_0^{T/2} f(t) \, dt \right] \quad (17.34)$$

Se cambian las variables para la integral sobre el intervalo $-T/2 < t < 0$ poniendo $x = t + T/2$, por lo que $dx = dt$; cuando $t = -T/2$, $x = 0$; y cuando $t = 0$, $x = T/2$. Además, recuérdese la ecuación (17.32); esto es, $f(x - T/2) = -f(x)$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} f\left(x - \frac{T}{2}\right) dx + \int_0^{T/2} f(t) \, dt \right] \\
 &= \frac{1}{T} \left[- \int_0^{T/2} f(x) \, dx + \int_0^{T/2} f(t) \, dt \right] = 0
 \end{aligned} \quad (17.35)$$

lo que confirma la expresión para a_0 en la ecuación (17.33). De manera similar,

$$a_n = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 f(t) \cos n\omega_0 t \, dt + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t \, dt \right] \quad (17.36)$$

Se efectúa el mismo cambio de variable que condujo a la ecuación (17.35), por lo que la ecuación (17.36) se vuelve,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T} \left[\int_0^{T/2} f\left(x - \frac{T}{2}\right) \cos n\omega_0 \left(x - \frac{T}{2}\right) dx \right. \\
 &\quad \left. + \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t \, dt \right]
 \end{aligned} \quad (17.37)$$

TABLA 17.2 Efecto de la simetría en los coeficientes de Fourier.

Simetría	a_0	a_n	b_n	Observaciones
Par	$a_0 \neq 0$	$a_n \neq 0$	$b_n = 0$	Integre sobre $T/2$ y multiplique por 2 para obtener los coeficientes.
Impar	$a_0 = 0$	$a_n = 0$	$b_n \neq 0$	Integre sobre $T/2$ y multiplique por 2 para obtener los coeficientes.
Media onda	$a_0 = 0$	$a_{2n} = 0$ $a_{2n+1} \neq 0$	$b_{2n} = 0$ $b_{2n+1} \neq 0$	Integre sobre $T/2$ y multiplique por 2 para obtener los coeficientes.

Puesto que $f(x - T/2) = -f(x)$ y

$$\begin{aligned} \cos n\omega_0\left(x - \frac{T}{2}\right) &= \cos(n\omega_0 t - n\pi) \\ &= \cos n\omega_0 t \cos n\pi + \operatorname{sen} n\omega_0 t \operatorname{sen} n\pi \\ &= (-1)^n \cos n\omega_0 t \end{aligned} \quad (17.38)$$

si se sustituye esto en la ecuación (17.37) se llega a

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T}[1 - (-1)^n] \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t \, dt \\ &= \begin{cases} \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t \, dt, & \text{para } n \text{ impar} \\ 0, & \text{para } n \text{ par} \end{cases} \end{aligned} \quad (17.39)$$

lo que confirma la ecuación (17.33). Siguiendo un procedimiento similar se puede deducir b_n como en la ecuación (17.33).

La tabla 17.2 resume los efectos de estas simetrías en los coeficientes de Fourier. Por otra parte, la tabla 17.3 proporciona la serie de Fourier de algunas funciones periódicas comunes.

Ejemplo 17.3

Encuentre el desarrollo en serie de Fourier de la función $f(t)$ que aparece en la figura 17.13.

 
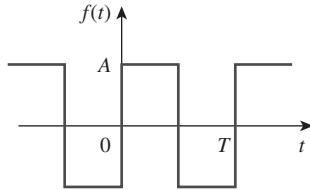
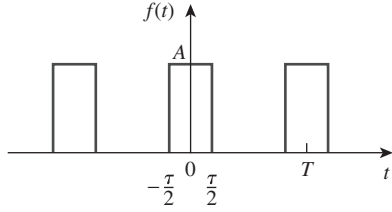
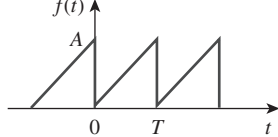
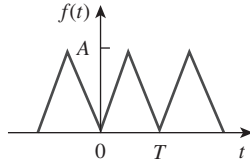
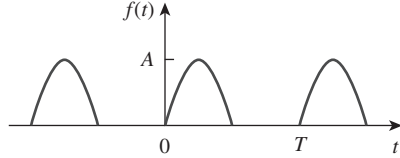
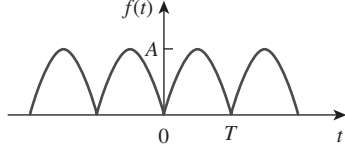


Figura 17.13 Para el ejemplo 17.3.

Solución: La función $f(t)$ es una función impar. En consecuencia, $a_0 = 0 = a_n$. El periodo es $T = 4$ y $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/2$, por lo que

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \operatorname{sen} n\omega_0 t \, dt \\ &= \frac{4}{4} \left[\int_0^1 1 \operatorname{sen} \frac{n\pi}{2} t \, dt + \int_1^2 0 \operatorname{sen} \frac{n\pi}{2} t \, dt \right] \end{aligned}$$

TABLA 17.3 La serie de Fourier para funciones comunes.

Función	Serie de Fourier
1. Onda cuadrada	
	$f(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \text{sen}(2n-1)\omega_0 t$
2. Tren de pulsos rectangulares	
	$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen} \frac{n\pi\tau}{T} \cos n\omega_0 t$
3. Onda diente de sierra	
	$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen} n\omega_0 t}{n}$
4. Onda triangular	
	$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{4A}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)\omega_0 t$
5. Función seno rectificado de media onda	
	$f(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \text{sen} \omega_0 t - \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos 2n\omega_0 t$
6. Función seno rectificado de onda completa	
	$f(t) = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos n\omega_0 t$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi t}{2} \Big|_0^1 = \frac{2}{n\pi} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2}\right)$$

De aquí que,
$$f(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2}\right) \text{sen} \frac{n\pi}{2} t$$

la cual es la serie de senos de Fourier.

Problema de práctica 17.3

 
Encuentre la serie de Fourier de la función $f(t)$ de la figura 17.14.

Figura 17.14 Para el problema de práctica 17.3.

Respuesta: $f(t) = -\frac{32}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{sen} nt, n = 2k - 1.$

Ejemplo 17.4

Determine la serie de Fourier de la función coseno rectificada de media onda que se muestra en la figura 17.15.

 


Figura 17.15 Función coseno rectificada de media onda; para el ejemplo 17.4.

Solución: Ésta es una función par de modo que $b_n = 0$. Además, $T = 4$, $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/2$. Sobre un periodo,

$$f(t) = \begin{cases} 0, & -2 < t < -1 \\ \cos \frac{\pi}{2}t, & -1 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt = \frac{2}{4} \left[\int_0^1 \cos \frac{\pi}{2}t dt + \int_1^2 0 dt \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}t \Big|_0^1 = \frac{1}{\pi}$$

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_0 t dt = \frac{4}{4} \left[\int_0^1 \cos \frac{\pi}{2}t \cos \frac{n\pi t}{2} dt + 0 \right]$$

Sin embargo, $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)]$. Entonces,

$$a_n = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\cos \frac{\pi}{2}(n+1)t + \cos \frac{\pi}{2}(n-1)t \right] dt$$

Para $n = 1$, $a_1 = \frac{1}{2} \int_0^1 [\cos \pi t + 1] dt = \frac{1}{2} \left[\frac{\operatorname{sen} \pi t}{\pi} + t \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$

Para $n > 1$, $a_n = \frac{1}{\pi(n+1)} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}(n+1) + \frac{1}{\pi(n-1)} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}(n-1)$

Para $n = \text{impar}$ ($n = 1, 3, 5, \dots$), $(n + 1)$ y $(n - 1)$ ambos son pares, por lo que

$$\text{sen} \frac{\pi}{2}(n + 1) = 0 = \text{sen} \frac{\pi}{2}(n - 1), \quad n = \text{impar}$$

Para $n = \text{par}$ ($n = 2, 4, 6, \dots$), $(n + 1)$ y $(n - 1)$ ambos son impares. Asimismo,

$$\text{sen} \frac{\pi}{2}(n + 1) = -\text{sen} \frac{\pi}{2}(n - 1) = \cos \frac{n\pi}{2} = (-1)^{n/2}, \quad n = \text{par}$$

Por consiguiente,

$$a_n = \frac{(-1)^{n/2}}{\pi(n + 1)} + \frac{-(-1)^{n/2}}{\pi(n - 1)} = \frac{-2(-1)^{n/2}}{\pi(n^2 - 1)}, \quad n = \text{par}$$

Por lo tanto,
$$f(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2}t - \frac{2}{\pi} \sum_{n=\text{par}}^{\infty} \frac{(-1)^{n/2}}{(n^2 - 1)} \cos \frac{n\pi}{2}t$$

Para evitar el uso de $n = 2, 4, 6, \dots$ y también para facilitar el cálculo, es posible sustituir n por $2k$, donde $k = 1, 2, 3, \dots$ y obtener

$$f(t) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2}t - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(4k^2 - 1)} \cos k\pi t$$


que es la serie de cosenos de Fourier.

Determine el desarrollo de la función de Fourier de la figura 17.16.

Respuesta: $f(t) = 4 - \frac{32}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos nt, n = 2k - 1.$

Figura 17.16 Para el problema de práctica 17.4.

Problema de práctica 17.4

 

Calcule la serie de Fourier para la función de la figura 17.17.

Solución: La función en la figura 17.17 es simétrica impar de media onda, de modo que $a_0 = 0 = a_n$. Se describe sobre la mitad del periodo como

$$f(t) = t, \quad -1 < t < 1$$

$T = 4, \omega_0 = 2\pi/T = \pi/2$. Puesto que:

$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \text{sen } n\omega_0 t \, dt$$

En vez de integrar $f(t)$ de 0 a 2, es más conveniente hacerlo de -1 a 1. Al aplicar la ecuación (17.15d),

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{4} \int_{-1}^1 t \text{sen} \frac{n\pi t}{2} dt = \left[\frac{\text{sen} \frac{n\pi t}{2}}{n^2 \pi^2 / 4} - \frac{t \cos \frac{n\pi t}{2}}{n\pi/2} \right] \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{4}{n^2 \pi^2} \left[\text{sen} \frac{n\pi}{2} - \text{sen} \left(-\frac{n\pi}{2} \right) \right] - \frac{2}{n\pi} \left[\cos \frac{n\pi}{2} - \cos \left(-\frac{n\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{8}{n^2 \pi^2} \text{sen} \frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

Ejemplo 17.5

 


Figura 17.17 Para el ejemplo 17.5.

puesto que $\sin(-x) = -\sin(x)$ es una función impar, mientras que $\cos(-x) = \cos x$ es una función par. Si se utilizan las identidades para $\sin n\pi/2$ en la tabla 17.1,

$$b_n = \frac{8}{n^2\pi^2}(-1)^{(n-1)/2}, \quad n = \text{impar} = 1, 3, 5, \dots$$

Por lo tanto,
$$f(t) = \sum_{n=1,3,5}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{2} t$$

Problema de práctica 17.5

Determine la serie de Fourier de la función de la figura 17.12a). Considere $A = 5$ y $T = 2\pi$.

Respuesta: $f(t) = \frac{10}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{-2}{n^2\pi} \cos nt + \frac{1}{n} \sin nt \right), n = 2k - 1.$

17.4 Aplicaciones en circuitos

En la práctica se encuentra que muchos circuitos son excitados por medio de funciones periódicas no senoidales. Para determinar la respuesta en estado estable de un circuito a una excitación periódica no senoidal se requiere la aplicación de una serie de Fourier, el análisis fasorial de ca y el principio de superposición. El procedimiento suele implicar cuatro pasos.

Pasos para aplicar la serie de Fourier

1. Se expresa la excitación como una serie de Fourier.
2. Se transforma el circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
3. Se encuentra la respuesta de las componentes de cd y ca en la serie de Fourier.
4. Se suman las respuestas individuales de cd y ca utilizando el principio de superposición.

El primer paso consiste en determinar el desarrollo por serie de Fourier de la excitación. Para la fuente de tensión periódica que se muestra en la figura 17.18a), por ejemplo, la serie de Fourier se expresa como

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n) \quad (17.40)$$

(Lo mismo podría hacerse para una fuente de corriente periódica.) La ecuación (17.40) muestra que $v(t)$ está compuesta por dos partes: la componente de cd, V_0 y la componente de ca, $\mathbf{V}_n = V_n/\underline{\theta}_n$ con varias armónicas. Esta representación de la serie de Fourier puede considerarse como un conjunto de fuentes senoidales conectadas en serie, con cada fuente teniendo su propia amplitud y frecuencia, como se indica en la figura 17.18b).

El tercer paso es determinar la respuesta para cada término en la serie de Fourier. La respuesta a la componente de cd se determina en el dominio de la frecuencia fijando el valor de $n = 0$ o $\omega = 0$ como en la figura 17.19a), o en el dominio del tiempo sustituyendo todas las inductancias por cortocircuitos y todos los capacitores con circuitos abiertos. La respuesta a la componente de ca se obtiene mediante las técnicas fasoriales que se estudiaron en el capítulo 9, como se muestra en la figura 17.19b). La red se representa mediante su impedancia $\mathbf{Z}(n\omega_0)$ o admitancia $\mathbf{Y}(n\omega_0)$. $\mathbf{Z}(n\omega_0)$ es la impedancia

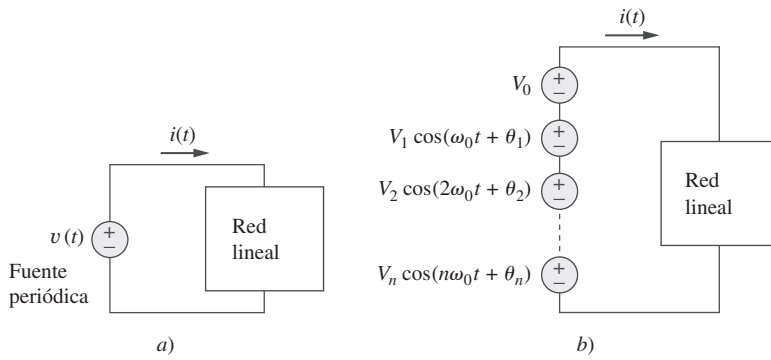


Figura 17.18 a) Red lineal excitada mediante una fuente de tensión periódica, b) representación de la serie de Fourier (dominio del tiempo).


de entrada de las fuentes cuando ω se sustituye en todas partes por $n\omega_0$ y $\mathbf{Y}(n\omega_0)$ es el recíproco de $\mathbf{Z}(n\omega_0)$.

Por último, siguiendo el principio de superposición, todas las respuestas individuales se suman. Para el caso que se muestra en la figura 17.19,

$$\begin{aligned}
 i(t) &= i_0(t) + i_1(t) + i_2(t) + \dots \\
 &= \mathbf{I}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} |\mathbf{I}_n| \cos(n\omega_0 t + \psi_n)
 \end{aligned}
 \tag{17.41}$$

donde cada componente \mathbf{I}_n de frecuencia $n\omega_0$ se ha transformado al dominio temporal para obtener $i_n(t)$ y ψ_n es el argumento de \mathbf{I}_n .

Figura 17.19 Respuestas en estado estable: a) componente de cd, b) componente de ca (dominio de la frecuencia).

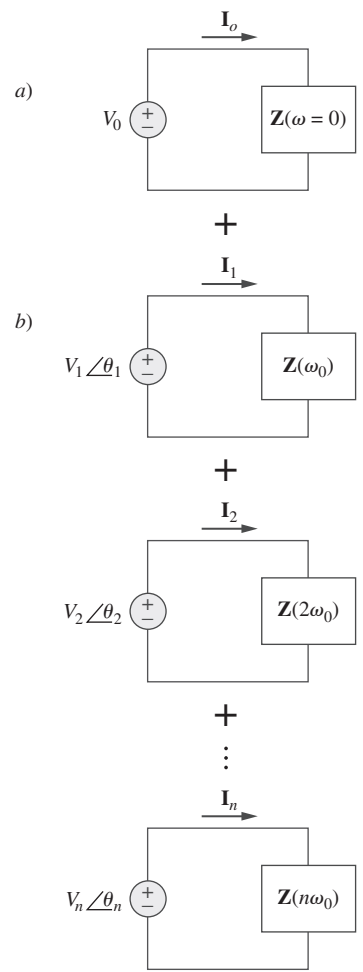

Sea la función $f(t)$ del ejemplo 17.1, la tensión de la fuente $v_s(t)$ en el circuito de la figura 17.20. Determine la respuesta $v_o(t)$ del circuito.

Solución: Del ejemplo 17.1,

$$v_s(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen } n\pi t, \quad n = 2k - 1$$

donde $\omega_n = n\omega_0 = n\pi$ rad/s. Si se utilizan fasores se obtiene la respuesta \mathbf{V}_o en el circuito de la figura 17.20 mediante la división de tensión:

$$\mathbf{V}_o = \frac{j\omega_n L}{R + j\omega_n L} \mathbf{V}_s = \frac{j2n\pi}{5 + j2n\pi} \mathbf{V}_s$$

Para la componente de cd ($\omega_n = 0$ o $n = 0$)

$$\mathbf{V}_s = \frac{1}{2} \Rightarrow \mathbf{V}_o = 0$$

Esto se esperaba, ya que una inductancia es un cortocircuito para la cd. Para la n -ésima armónica,

$$\mathbf{V}_s = \frac{2}{n\pi} \angle -90^\circ \tag{17.6.1}$$

y la respuesta correspondiente es

Ejemplo 17.6

 


Figura 17.20 Para el ejemplo 17.6.

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= \frac{2n\pi \angle 90^\circ}{\sqrt{25 + 4n^2\pi^2} \angle \tan^{-1} 2n\pi/5} \left(\frac{2}{n\pi} \angle -90^\circ \right) \\ &= \frac{4 \angle -\tan^{-1} 2n\pi/5}{\sqrt{25 + 4n^2\pi^2}} \end{aligned} \quad (17.6.2)$$

En el dominio del tiempo,

$$v_o(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{25 + 4n^2\pi^2}} \cos\left(n\pi t - \tan^{-1} \frac{2n\pi}{5}\right), \quad n = 2k - 1$$

Los primeros tres términos ($k = 1, 2, 3$ o $n = 1, 3, 5$) de las armónicas impares en la sumatoria dan

$$\begin{aligned} v_o(t) &= 0.4981 \cos(\pi t - 51.49^\circ) + 0.2051 \cos(3\pi t - 75.14^\circ) \\ &\quad + 0.1257 \cos(5\pi t - 80.96^\circ) + \dots \text{ V} \end{aligned}$$

La figura 17.21 muestra el espectro de amplitud para la tensión de salida $v_o(t)$, en tanto que la tensión de entrada $v_s(t)$ está en la figura 17.4a). Obsérvese que los dos espectros están muy cercanos. ¿Por qué? Se puede ver que el circuito de la figura 17.20 es un filtro pasaaltas con la frecuencia de corte $\omega_c = R/L = 2.5$ rad/s, que es menor que la frecuencia fundamental $\omega_0 = \pi$ rad/s. La componente de cd no pasa y la primera armónica se atenúa ligeramente, aunque pasan las armónicas superiores. De hecho, de acuerdo con las ecuaciones (17.6.1) y (17.6.2), \mathbf{V}_o es idéntica a \mathbf{V}_s para n grande, lo cual es característico de un filtro pasaaltas.

 


Figura 17.21 Para el ejemplo 17.6: espectro de amplitud de la tensión de salida.

Problema de práctica 17.6

 


Figura 17.22 Para el problema de práctica 17.6.

Si la forma de onda de diente de sierra de la figura 17.9 (véase el problema de práctica 17.2) es la tensión $v_s(t)$ de la fuente en el circuito de la figura 17.22, encuentre la respuesta $v_o(t)$.

Respuesta: $v_o(t) = \frac{3}{2} - \frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(2\pi n t - \tan^{-1} 4n\pi)}{n\sqrt{1 + 16n^2\pi^2}} \text{ V.}$

Ejemplo 17.7

 


Figura 17.23 Para el ejemplo 17.7.

Determine la respuesta $i_o(t)$ en el circuito de la figura 17.23 si la tensión de entrada $v(t)$ tiene el desarrollo de la serie de Fourier

$$v(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{1 + n^2} (\cos nt - n \text{ sen } nt)$$

Solución: Utilizando la ecuación (17.13) es posible expresar la tensión de entrada como

$$\begin{aligned} v(t) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{\sqrt{1 + n^2}} \cos(nt + \tan^{-1} n) \\ &= 1 - 1.414 \cos(t + 45^\circ) + 0.8944 \cos(2t + 63.45^\circ) \\ &\quad - 0.6345 \cos(3t + 71.56^\circ) - 0.4851 \cos(4t + 78.7^\circ) + \dots \end{aligned}$$

Obsérvese que $\omega_0 = 1$, $\omega_n = n$ rad/s. La impedancia en la fuente es

$$\mathbf{Z} = 4 + j\omega_n 2 \parallel 4 = 4 + \frac{j\omega_n 8}{4 + j\omega_n 2} = \frac{8 + j\omega_n 8}{2 + j\omega_n}$$

La corriente de entrada corresponde a

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{2 + j\omega_n}{8 + j\omega_n 8} \mathbf{V}$$

donde \mathbf{V} es la forma fasorial de la tensión de la fuente $v(t)$. Mediante la división de corriente,

$$\mathbf{I}_o = \frac{4}{4 + j\omega_n 2} \mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{4 + j\omega_n 4}$$

Puesto que $\omega_n = n$, \mathbf{I}_o puede expresarse como

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{4\sqrt{1 + n^2} \angle \tan^{-1} n}$$

Para la componente de cd ($\omega_n = 0$ o $n = 0$)

$$\mathbf{V} = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}}{4} = \frac{1}{4}$$

Para la n -ésima armónica, $\mathbf{V} = \frac{2(-1)^n}{\sqrt{1 + n^2}} \angle \tan^{-1} n$

de modo que,

$$\mathbf{I}_o = \frac{1}{4\sqrt{1 + n^2} \angle \tan^{-1} n} \frac{2(-1)^n}{\sqrt{1 + n^2}} \angle \tan^{-1} n = \frac{(-1)^n}{2(1 + n^2)}$$

En el dominio temporal,

$$i_o(t) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2(1 + n^2)} \cos nt \text{ A}$$

Si la tensión de entrada en el circuito de la figura 17.24 es

$$v(t) = \frac{1}{3} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \cos nt - \frac{\pi}{n} \sin nt \right) \text{ V}$$

determine la respuesta $i_o(t)$.

Respuesta: $\frac{1}{9} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1 + n^2 \pi^2}}{n^2 \pi^2 \sqrt{9 + 4n^2}} \cos \left(nt - \tan^{-1} \frac{2n}{3} + \tan^{-1} n\pi \right) \text{ A.}$

Problema de práctica 17.7

 


Figura 17.24 Para el problema de práctica 17.7.

17.5 Potencia promedio y valores rms

Recuérdense los conceptos de potencia promedio y valor rms de una señal periódica que se explicaron en el capítulo 11. Para encontrar la potencia promedio que absorbe un circuito debido a una excitación periódica, se escribe la tensión y la corriente en la forma de amplitud-fase [véase la ecuación (17.10)] como

$$v(t) = V_{\text{cd}} + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \quad (17.42)$$

$$i(t) = I_{\text{cd}} + \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(m\omega_0 t - \phi_m) \quad (17.43)$$

 


Figura 17.25 Referencia de polaridad de la tensión y dirección de referencia de la corriente.

Siguiendo la convención pasiva de los signos (figura 17.25), la potencia promedio es

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v i \, dt \quad (17.44)$$

Sustituyendo las ecuaciones (17.42) y (17.43) en la ecuación (17.44) produce,

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T V_{cd} I_{cd} \, dt + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{I_m V_{dc}}{T} \int_0^T \cos(m\omega_0 t - \phi_m) \, dt \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_{cd}}{T} \int_0^T \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \, dt \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_m}{T} \int_0^T \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \cos(m\omega_0 t - \phi_m) \, dt \end{aligned} \quad (17.45)$$

La segunda y la tercera integrales se anulan, ya que se está integrando el coseno sobre su periodo. De acuerdo con la ecuación (17.4e), todos los términos en la cuarta integral son cero cuando $m \neq n$. Al evaluar la primera integral y aplicar la ecuación (17.4g) a la cuarta integral para el caso de $m = n$, se obtiene,

$$P = V_{cd} I_{cd} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos(\theta_n - \phi_n) \quad (17.46)$$

Esto demuestra que en el cálculo de la potencia promedio que involucra tensión y corriente periódicas, la potencia promedio total corresponde a la suma de las potencias promedio de cada una de las armónicas correspondiente a su tensión y su corriente.

Dada una función periódica $f(t)$, su valor rms (o valor efectivo) está dado por,

$$F_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) \, dt} \quad (17.47)$$

Al sustituir $f(t)$ de la ecuación (17.10) en la ecuación (17.47) y observando que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, se obtiene,

$$\begin{aligned} F_{\text{rms}}^2 &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[a_0^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_0 A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_n A_m \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \cos(m\omega_0 t + \phi_m) \right] dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T a_0^2 \, dt + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_0 A_n \frac{1}{T} \int_0^T \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \, dt \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_n A_m \frac{1}{T} \int_0^T \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \cos(m\omega_0 t + \phi_m) \, dt \end{aligned} \quad (17.48)$$

Se han introducido diferentes valores enteros n y m para manejar el producto de dos series sumatorias. Utilizando el mismo razonamiento que antes, se obtiene

$$\begin{aligned} F_{\text{rms}}^2 &= a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2 \\ \text{o} \quad F_{\text{rms}} &= \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2} \end{aligned} \quad (17.49)$$

En términos de los coeficientes de Fourier a_n y b_n , la ecuación (17.49) puede escribirse como

$$F_{\text{rms}} = \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)} \quad (17.50)$$

Si $f(t)$ es la corriente que circula por un resistor R , entonces la potencia que se disipa en este último es

$$P = RF_{\text{rms}}^2 \quad (17.51)$$

O si $f(t)$ es la tensión a través de un resistor R , la potencia disipada en éste es

$$P = \frac{F_{\text{rms}}^2}{R} \quad (17.52)$$

Se puede evitar especificar la naturaleza de la señal eligiendo una resistencia de 1Ω . La potencia disipada por una resistencia de dicho valor es

$$P_{1\Omega} = F_{\text{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (17.53)$$

Este resultado se conoce como *teorema de Parseval*. Obsérvese que a_0^2 es la potencia en la componente de cd, en tanto que $\frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$ es la potencia de ca en la n -ésima armónica. Por lo tanto, el teorema de Parseval establece que la potencia promedio en una señal periódica es la suma de la potencia promedio en su componente de cd y las potencias promedio en sus armónicas.

Nota histórica: En honor al matemático francés Marc-Antoine Parseval Deschemes (1755-1836).

Determine la potencia promedio que se suministra al circuito de la figura 17.26 si $i(t) = 2 + 10 \cos(t + 10^\circ) + 6 \cos/3t + 35^\circ$ A.

Solución: La impedancia de entrada de la red es

$$\mathbf{Z} = 10 \parallel \frac{1}{j2\omega} = \frac{10(1/j2\omega)}{10 + 1/j2\omega} = \frac{10}{1 + j20\omega}$$

Por consiguiente,

$$\mathbf{V} = \mathbf{IZ} = \frac{10\mathbf{I}}{\sqrt{1 + 400\omega^2} \angle \tan^{-1} 20\omega}$$

Para la componente de cd, $\omega = 0$,

$$\mathbf{I} = 2 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} = 10(2) = 20 \text{ V}$$

Esto se esperaba, debido a que el capacitor es un circuito abierto para la cd y toda la corriente de 2 A fluye por la resistencia. Para $\omega = 1 \text{ rad/s}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{I} = 10 \angle 10^\circ \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} &= \frac{10(10 \angle 10^\circ)}{\sqrt{1 + 400} \angle \tan^{-1} 20} \\ &= 5 \angle -77.14^\circ \end{aligned}$$

Para $\omega = 3 \text{ rad/s}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{I} = 6 \angle 35^\circ \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V} &= \frac{10(6 \angle 35^\circ)}{\sqrt{1 + 3600} \angle \tan^{-1} 60} \\ &= 1 \angle -54.04^\circ \end{aligned}$$

Ejemplo 17.8

 


Figura 17.26 Para el ejemplo 17.8.

Por lo tanto, en el dominio del tiempo,

$$v(t) = 20 + 5 \cos(t - 77.14^\circ) + 1 \cos(3t - 54.04^\circ) \text{ V}$$

Se obtiene la potencia promedio que se suministra al circuito al aplicar la ecuación (17.46), como

$$P = V_{\text{cd}} I_{\text{cd}} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos(\theta_n - \phi_n)$$

Para obtener los signos apropiados de θ_n y ϕ_n , se tiene que comparar v e i en este ejemplo con las ecuaciones (17.42) y (17.43). Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P &= 20(2) + \frac{1}{2}(5)(10) \cos[77.14^\circ - (-10^\circ)] \\ &\quad + \frac{1}{2}(1)(6) \cos[54.04^\circ - (-35^\circ)] \\ &= 40 + 1.247 + 0.05 = 41.5 \text{ W} \end{aligned}$$

De otra manera, es posible determinar la potencia promedio que absorbe el resistor, como

$$\begin{aligned} P &= \frac{V_{\text{cd}}^2}{R} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|V_n|^2}{R} = \frac{20^2}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5^2}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1^2}{10} \\ &= 40 + 1.25 + 0.05 = 41.5 \text{ W} \end{aligned}$$

que es la misma que la potencia suministrada, ya que el capacitor no absorbe potencia promedio.

Problema de práctica 17.8

La tensión y la corriente en las terminales de un circuito son

$$\begin{aligned} v(t) &= 128 + 192 \cos 120 \pi t + 96 \cos(360 \pi t - 30^\circ) \\ i(t) &= 4 \cos(120 \pi t - 10^\circ) + 1.6 \cos(360 \pi t - 60^\circ) \end{aligned}$$

Determine la potencia promedio que absorbe el circuito.

Respuesta: 444.7 W.

Ejemplo 17.9

Encuentre un estimado para el valor rms de la tensión en el ejemplo 17.7.

Solución: De acuerdo con el ejemplo 17.7, $v(t)$ se expresa como

$$\begin{aligned} v(t) &= 1 - 1.414 \cos(t + 45^\circ) + 0.8944 \cos(2t + 63.45^\circ) \\ &\quad - 0.6345 \cos(3t + 71.56^\circ) \\ &\quad - 0.4851 \cos(4t + 78.7^\circ) + \dots \text{ V} \end{aligned}$$

Empleando la ecuación (17.49) se obtiene

$$\begin{aligned} V_{\text{rms}} &= \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2} \\ &= \sqrt{1^2 + \frac{1}{2} [(-1.414)^2 + (0.8944)^2 + (-0.6345)^2 + (-0.4851)^2 + \dots]} \\ &= \sqrt{2.7186} = 1.649 \text{ V} \end{aligned}$$

Lo anterior es solamente un estimado, pues no se han considerado suficientes términos de la serie. La función real representada por la serie de Fourier es

$$v(t) = \frac{\pi e^t}{\sinh \pi}, \quad -\pi < t < \pi$$

con $v(t) = v(t + T)$. El valor rms exacto es 1.776 V.

Determine el valor rms de la corriente periódica

$$i(t) = 8 + 30 \cos 2t - 20 \sin 2t + 15 \cos 4t - 10 \sin 4t \text{ A}$$

Respuesta: 29.61 A.

Problema de práctica 17.9

17.6 Serie exponencial de Fourier

Una manera compacta de expresar la serie de Fourier en la ecuación (17.3) consiste en ponerla en forma exponencial. Esto requiere que se representen las funciones seno y coseno en la forma exponencial utilizando la identidad de Euler:

$$\cos n\omega_0 t = \frac{1}{2}[e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}] \quad (17.54a)$$

$$\sin n\omega_0 t = \frac{1}{2j}[e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}] \quad (17.54b)$$

La sustitución de la ecuación (17.54) en la (17.3) y el agrupamiento de términos dan lugar a

$$f(t) = a_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n - jb_n)e^{jn\omega_0 t} + (a_n + jb_n)e^{-jn\omega_0 t}] \quad (17.55)$$

Si se define un nuevo coeficiente c_n de manera que

$$c_0 = a_0, \quad c_n = \frac{(a_n - jb_n)}{2}, \quad c_{-n} = c_n^* = \frac{(a_n + jb_n)}{2} \quad (17.56)$$

entonces, $f(t)$ se convierte en

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}) \quad (17.57)$$

o sea

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad (17.58)$$

Ésta es la representación mediante *serie compleja de Fourier* o *exponencial* $f(t)$. Obsérvese que esta forma exponencial es más compacta que la forma seno-coseno de la ecuación (17.3). Aunque los coeficientes de la serie exponencial de Fourier c_n también pueden obtenerse de a_n y b_n utilizando la ecuación (17.56), también es posible obtenerlos directamente de $f(t)$ como

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad (17.59)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$, como de costumbre. Las gráficas de la magnitud y de la fase de c_n en función de $n\omega_0$ reciben el nombre de *espectro complejo de amplitud* y *espectro complejo de fase* de $f(t)$, respectivamente. Los dos espectros forman el espectro complejo de frecuencia de $f(t)$.

La **serie exponencial de Fourier** de una función periódica $f(t)$ describe el espectro de $f(t)$ en términos de la amplitud y del ángulo de fase de las componentes de ca en las frecuencias armónicas positivas y negativas.

Los coeficientes de las tres formas de la serie de Fourier (forma seno-coseno, forma de amplitud-fase y forma exponencial) se relacionan por medio de

$$\boxed{A_n/\phi_n = a_n - jb_n = 2c_n} \quad (17.60)$$

o sea
$$c_n = |c_n|/\theta_n = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2} / \underline{-\tan^{-1} b_n/a_n} \quad (17.61)$$

si únicamente $a_n > 0$. Obsérvese que la fase θ_n de c_n es igual a ϕ_n .

En términos de los coeficientes complejos de Fourier c_n , el valor rms de una señal periódica $f(t)$ se encuentra como

$$\begin{aligned} F_{\text{rms}}^2 &= \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \right] dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \left[\frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{jn\omega_0 t} dt \right] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n c_n^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \end{aligned} \quad (17.62)$$

o sea
$$F_{\text{rms}} = \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2} \quad (17.63)$$

La ecuación (17.62) puede escribirse como

$$F_{\text{rms}}^2 = |c_0|^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 \quad (17.64)$$

También en este caso, la potencia disipada por una resistencia de 1Ω es

$$P_{1\Omega} = F_{\text{rms}}^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \quad (17.65)$$

 


Figura 17.27 Tren de pulsos periódicos.

lo cual es una reformulación del teorema de Parseval. El *espectro de potencia* de la señal $f(t)$ es la gráfica de $|c_n|^2$ en función de $n\omega_0$. Si $f(t)$ es la tensión a través de una resistencia R , la potencia promedio que absorbe la resistencia es F_{rms}^2/R ; si $f(t)$ es la corriente que circula por R , la potencia correspondiente será $F_{\text{rms}}^2 R$.

Como un ejemplo, considérese el tren de pulsos periódicos de la figura 17.27. El objetivo es obtener sus espectros de amplitud y de fase. El periodo del tren de pulsos es $T = 10$, de manera que $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/5$. Empleando la ecuación (17.59),

$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{10} \int_{-1}^1 10e^{-jn\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{-jn\omega_0} e^{-jn\omega_0 t} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{-jn\omega_0} (e^{-jn\omega_0} - e^{jn\omega_0}) \\
 &= \frac{2}{n\omega_0} \frac{e^{jn\omega_0} - e^{-jn\omega_0}}{2j} = 2 \frac{\text{sen } n\omega_0}{n\omega_0}, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{5} \\
 &= 2 \frac{\text{sen } n\pi/5}{n\pi/5}
 \end{aligned}
 \tag{17.66}$$

y

$$f(t) = 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen } n\pi/5}{n\pi/5} e^{jn\pi t/5}
 \tag{17.67}$$

Obsérvese en la ecuación (17.66) que c_n es el producto de 2 y una función de la forma $\text{sen } x/x$. Esta función se conoce como la *función sinc*; se escribe como

$$\text{senc}(x) = \frac{\text{sen } x}{x}
 \tag{17.68}$$

Algunas propiedades de la función sinc son importantes en este momento. Para un argumento cero, el valor de la función sinc es la unidad.

$$\text{senc}(0) = 1
 \tag{17.69}$$

Esto se obtiene aplicando la regla de L'Hopital a la ecuación 17.68). Para un múltiplo entero de π el valor de la función sinc es cero,

$$\text{senc}(n\pi) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots
 \tag{17.70}$$


Además, la función sinc muestra una simetría par. Teniendo en cuenta todo esto, se pueden obtener los espectros de amplitud y de fase de $f(t)$. Según la ecuación (17.66), la magnitud es

$$|c_n| = 2 \left| \frac{\text{sen } n\pi/5}{n\pi/5} \right|
 \tag{17.71}$$

mientras que la fase equivale a

$$\theta_n = \begin{cases} 0^\circ, & \text{sen } \frac{n\pi}{5} > 0 \\ 180^\circ, & \text{sen } \frac{n\pi}{5} < 0 \end{cases}
 \tag{17.72}$$

La figura 17.28 muestra la gráfica de $|c_n|$ en función de n para n variando de -10 a 10 , donde $n = \omega/\omega_0$ es la frecuencia normalizada. La figura 17.29 muestra la gráfica de θ_n en función de n . Tanto el espectro de amplitud como el de fase se denominan *espectros de línea*, pues el valor de $|c_n|$ y θ_n sólo ocurre en valores discretos de frecuencias. El espaciamiento entre las rectas es ω_0 . El espectro de potencia, que es la gráfica de $|c_n|^2$ en función de $n\omega_0$, también puede graficarse. Obsérvese que la función sinc forma la envolvente del espectro de amplitud.

 

La función sinc se denomina *función de muestreo* en la teoría de comunicaciones, donde es muy útil.

 


Figura 17.28 Amplitud de un tren de pulsos periódicos.

El examen de los espectros de entrada y de salida posibilita la visualización del efecto de un circuito sobre una señal periódica.

Figura 17.29 Espectro de fase de un tren de pulsos periódicos.

Ejemplo 17.10

Encuentre el desarrollo de la serie de Fourier exponencial de la función periódica $f(t) = e^t$, $0 < t < 2\pi$ con $f(t + 2p) = f(t)$.

Solución: Puesto que $T = 2\pi$, $\omega_0 = 2\pi/T = 1$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^t e^{-jnt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1-jn} e^{(1-jn)t} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi(1-jn)} [e^{2\pi} e^{-j2\pi n} - 1] \end{aligned}$$

Sin embargo, por la identidad de Euler,

$$e^{-j2\pi n} = \cos 2\pi n - j \operatorname{sen} 2\pi n = 1 - j0 = 1$$

Por lo tanto,
$$c_n = \frac{1}{2\pi(1-jn)} [e^{2\pi} - 1] = \frac{85}{1-jn}$$

La serie compleja de Fourier es

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{85}{1-jn} e^{jnt}$$

Es posible que se desee graficar el espectro de frecuencia complejo $f(t)$. Si se deja que $c_n = |c_n| \angle \theta_n$, entonces

$$|c_n| = \frac{85}{\sqrt{1+n^2}}, \quad \theta_n = \tan^{-1} n$$

Al insertar los valores negativo y positivo de n se obtienen las gráficas de amplitud y de fase de c_n en función de $n\omega_0 = n$, como se muestra en la figura 17.30.

 


Figura 17.30 Espectro de frecuencia complejo de la función del ejemplo 17.10: a) espectro de amplitud, b) espectro de fase.

Problema de práctica 17.10

Obtenga la serie compleja de Fourier de la función de la figura 17.1.

Respuesta:
$$f(t) = \frac{1}{2} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0 \\ n = \text{impar}}}^{\infty} \frac{j}{n\pi} e^{jn\pi t}.$$

Determine la serie compleja de Fourier de la onda de diente de sierra de la figura 17.9. Grafique los espectros de amplitud y de fase.

Ejemplo 17.11

Solución: Según la figura 17.9, $f(t) = t$, $0 < t < 1$, $T = 1$, por lo que $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi$. De aquí que,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{1} \int_0^1 t e^{-j2n\pi t} dt \quad (17.11.1)$$

Pero
$$\int t e^{at} dt = \frac{e^{at}}{a^2} (at - 1) + C$$

La aplicación de esto a la ecuación (17.11.1) produce

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{e^{-j2n\pi t}}{(-j2n\pi)^2} (-j2n\pi t - 1) \Big|_0^1 \\ &= \frac{e^{-j2n\pi} (-j2n\pi - 1) + 1}{-4n^2 \pi^2} \end{aligned} \quad (17.11.2)$$

También en este caso,

$$e^{-j2\pi n} = \cos 2\pi n - j \sin 2\pi n = 1 - j0 = 1$$

de manera que la ecuación (17.11.2) se convierte en

$$c_n = \frac{-j2n\pi}{-4n^2 \pi^2} = \frac{j}{2n\pi} \quad (17.11.3)$$

Esto no incluye el caso cuando $n = 0$. Cuando $n = 0$,

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{1} \int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = 0.5 \quad (17.11.4)$$

Por consiguiente,

$$f(t) = 0.5 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{j}{2n\pi} e^{j2n\pi t} \quad (17.11.5)$$

y
$$|c_n| = \begin{cases} \frac{1}{2|n|\pi}, & n \neq 0 \\ 0.5, & n = 0 \end{cases}, \quad \theta_n = 90^\circ, \quad n \neq 0 \quad (17.11.6)$$

Al graficar $|c_n|$ y θ_n para n diferente, se obtienen el espectro de amplitud y el espectro de fase que se muestran en la figura 17.31.

 



Figura 17.31 Para el ejemplo 17.11: a) espectro de amplitud, b) espectro de fase.

Problema de práctica 17.11

Obtenga el desarrollo de la serie compleja de Fourier de $f(t)$ de la figura 17.17. Muestre los espectros de amplitud y de fase.

Respuesta: $f(t) = - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{j(-1)^n}{n\pi} e^{jn\pi t}$. Véase la figura 17.32 para el espectro.

Figura 17.32 Para el problema de práctica 17.11: a) espectro de amplitud, b) espectro de fase.

 

17.7 Análisis de Fourier con PSpice

El análisis de Fourier suele llevarse a cabo con *PSpice* en conjunto con el análisis transitorio. Por lo tanto, se debe realizar un análisis transitorio para llevar a cabo el análisis de Fourier.

Para efectuar el análisis de Fourier de una señal es necesario un circuito cuya entrada sea la forma de onda y cuya salida corresponda a la expansión de Fourier. Un circuito adecuado es una fuente de corriente (o de tensión) en serie con una resistencia de 1Ω como se muestra en la figura 17.33. La forma de onda se alimenta como $v_s(t)$ utilizando *VPULSE* para un pulso, o *VSIN* para una senoide, y los atributos de la forma de onda se fijan sobre su periodo T . La salida $V(1)$ desde el nodo 1 es el nivel de cd (a_0) y las primeras nueve armónicas (A_n) con sus correspondientes fases ψ_n ; esto es,

 


Figura 17.33 Análisis de Fourier con *PSpice* utilizando: a) una fuente de corriente, b) una fuente de tensión.

$$v_o(t) = a_0 + \sum_{n=1}^9 A_n \text{sen}(n\omega_0 t + \psi_n) \quad (17.73)$$

$$\text{donde} \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \psi_n = \phi_n - \frac{\pi}{2}, \quad \phi_n = \tan^{-1} \frac{b_n}{a_n} \quad (17.74)$$

Obsérvese en la ecuación (17.74) que la salida de *PSpice* está en la forma de seno y ángulo en vez de coseno y ángulo como en la ecuación (17.10). La salida de *PSpice* incluye también los coeficientes normalizados de Fourier. Cada coeficiente a_n se normaliza al dividirlo entre la magnitud de la a_1 fundamental, de modo que la componente normalizada es a_n/a_1 . La fase correspondiente ψ_n se normaliza al restar la fase ψ_1 de la fundamental, de manera que la fase normalizada es $\psi_n - \psi_1$.

Existen dos tipos de análisis de Fourier que ofrece *PSpice para Windows*: *Transformada Discreta de Fourier (DFT)*, efectuada por el programa *PSpice*, y *Transformada Rápida de Fourier (FFT)* efectuada por el programa *PSpice A/D*. Mientras que la DFT es una aproximación de la serie exponencial de Fourier, la FFT es un algoritmo eficiente para el cómputo numérico de la DFT. Una explicación completa de la DFT y de la FFT está más allá del objetivo de este libro.

17.7.1 Transformada discreta de Fourier

El programa *PSpice* efectúa una transformada discreta de Fourier (DFT), la cual tabula las armónicas en un archivo de salida. Para permitir un análisis de Fourier se seleccio-

na **Analysis/Setup/Transient** y se trae el cuadro de diálogo Transient, que se ilustra en la figura 17.34. El *Print Step* debe ser una pequeña fracción del periodo T , en tanto que el *Final Time* podría ser $6T$. La *Center Frequency* es la frecuencia fundamental $f_0 = 1/T$. La variable particular cuya DFT se desea, $V(1)$ en la figura 17.34, se introduce en el cuadro de comando **Output Vars.** Además de llenar el cuadro de diálogo Transient, efectúe **DCLICK Enable Fourier**. Con el análisis de Fourier habilitado y el diagrama guardado, ejecútase *PSpice* seleccionando **Analysis/Simulate** como en los demás casos. El programa lleva a cabo una expansión de las armónicas en componentes de Fourier del resultado del análisis transitorio. Los resultados se envían a un archivo de salida que se recupera seleccionando **Analysis/Examine Output**. El archivo de salida incluye el valor de *cd* y las primeras nueve armónicas por omisión, aunque es posible especificar un mayor número en la caja *Number of harmonics* (véase la figura 17.34).

17.7.2 Transformada rápida de Fourier

La transformada rápida de Fourier (FFT) se encuentra mediante el programa *PSpice A/D* y exhibe como una gráfica de *PSpice A/D* el espectro completo de la expresión transitoria. Como se explicó antes, se construye primero el diagrama de la figura 17.33b) y se introducen los atributos de la señal. Es necesario incorporar también los datos en *Print Step* y *Final Time* en el cuadro de diálogo Transient. Una vez que se ha llevado a cabo lo anterior, se puede obtener la FFT de onda de dos formas.

Una consiste en insertar un marcador de tensión en el nodo 1 en el esquema del circuito de la figura 17.33b). Después de guardar el diagrama y seleccionar **Analysis/Simulate**, se exhibirá la forma de onda $V(1)$ en la ventana *PSpice A/D*. Haciendo doble clic en el ícono de la FFT en el menú *PSpice A/D*, automáticamente se sustituirá la forma de onda con su FFT. A partir de la gráfica generada por la FFT, es posible obtener las armónicas. En el caso de que esta última gráfica sea muy densa, se puede utilizar el intervalo de datos *User Defined* (véase la figura 17.35) para especificar un rango más pequeño.

Otra manera de obtener la FFT de $V(1)$ es no insertar un marcador de tensión en el nodo 1 del esquema del circuito. Después de elegir **Analysis/Simulate**, la ventana *PSpice A/D* aparecerá sin gráfica en ella. Se elige **Trace/Add** y se teclea $V(1)$ en la caja **Trace Command** y se efectúa **DCLICK OK**. Luego se selecciona **Plot/X-Axis Settings** para traer el cuadro de diálogo *X Axis Setting* que se presenta en la figura 17.35 y después se selecciona **Fourier/OK**. Esto hará que aparezca la FFT de la traza (o trazas) elegida(s). Este segundo método resulta útil para obtener la FFT de cualquier traza asociada con el circuito.

Una ventaja fundamental del método de la FFT es que proporciona una salida gráfica. Sin embargo, su principal desventaja es que algunas de las armónicas probablemente sean muy pequeñas para que puedan observarse.

Tanto en la DFT como en la FFT se debe permitir que la simulación se ejecute durante un número de ciclos grande y utilizar un valor pequeño de *Step Ceiling* (en la ventana de diálogo Transient) para asegurar resultados exactos. El *Final Time* en el cuadro de diálogo Transient debe ser por lo menos cinco veces mayor que el periodo de la señal para permitir que la simulación alcance el estado estable.

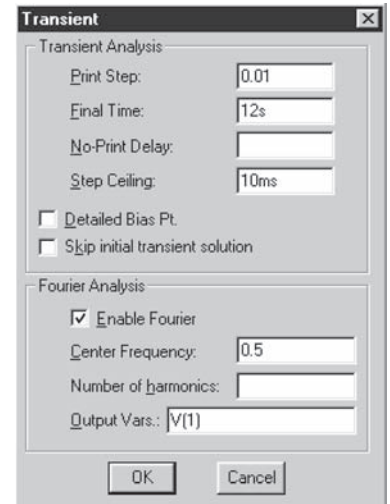


Figura 17.34 Ventana de diálogo Transient.

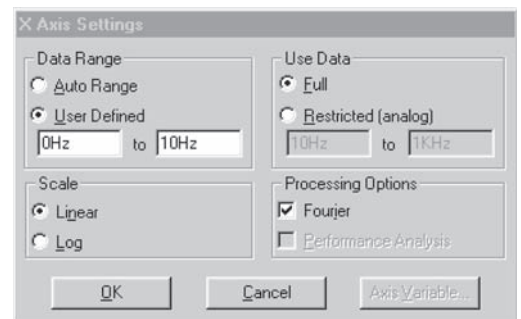


Figura 17.35 Ventana de diálogo de valores del eje X.

Utilice *PSpice* para determinar los coeficientes de Fourier de la señal de la figura 17.1.

Ejemplo 17.12

Solución: La figura 17.36 muestra el diagrama para obtener los coeficientes de Fourier. Teniendo en cuenta la señal de la figura 17.1 se ingresan los atributos de la fuente de tensión VPULSE como se muestra en la figura 17.36. Se resolverá este ejemplo utilizando tanto el método de la DFT como el de la FFT.

 


Figura 17.36 Esquema del circuito para el ejemplo 17.12.

■ **MÉTODO 1 Método DFT:** (El marcador de tensión de la figura 17.36 no se necesita para este método.) Según la figura 17.1, resulta evidente que $T = 2$ s,

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ Hz}$$

Así que, en la caja de diálogo Transient, se selecciona *Final Time* como $6T = 12$ s, *Print Step* como 0.01 s, *Step Ceiling* como 10 ms, *Center Frequency* como 0.5 Hz, y la variable de salida como V(1). (De hecho, la figura 17.34 corresponde a este ejemplo particular.) Cuando se ejecuta *PSpice*, el archivo de salida contiene el resultado siguiente:


FOURIER COEFFICIENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(1)

DC COMPONENT = 4.989950E-01


HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	5.000E-01	6.366E-01	1.000E+00	-1.809E-01	0.000E+00
2	1.000E+00	2.012E-03	3.160E-03	-9.226E+01	-9.208E+01
3	1.500E+00	2.122E-01	3.333E-01	-5.427E-01	-3.619E-01
4	2.000E+00	2.016E-03	3.167E-03	-9.451E+01	-9.433E+01
5	2.500E+00	1.273E-01	1.999E-01	-9.048E-01	-7.239E-01
6	3.000E+00	2.024E-03	3.180E-03	-9.676E+01	-9.658E+01
7	3.500E+00	9.088E-02	1.427E-01	-1.267E+00	-1.086E+00
8	4.000E+00	2.035E-03	3.197E-03	-9.898E+01	-9.880E+01
9	4.500E+00	7.065E-02	1.110E-01	-1.630E+00	-1.449E+00

Al compararse el resultado con el de la ecuación (17.1.7) (véase el ejemplo 17.1) o con los espectros de la figura 17.4, existe una concordancia mayor. De acuerdo con la ecuación (17.1.7), la componente de cd es 0.5, en tanto que *PSpice* produce 0.498995. Además, la señal sólo tiene armónicas impares con fase $\psi_n - 90^\circ$, mientras que *PSpice* parece indicar que la señal tiene armónicas pares, aunque las magnitudes de las mismas sean pequeñas.

 ■ **MÉTODO 2 Método FFT:** Habiendo colocado el marcador de tensión de la figura 17.36, se ejecuta *PSpice* y se obtiene la forma de onda V(1) que se presenta en la figura 17.37a) en la ventana *PSpice A/D*. Haciendo doble clic en el ícono FFT y en el



a)

 

b)

Figura 17.37 a) Forma de onda original de la figura 17.1, b) FFT de la forma de onda.

menú *PSpice A/D* y cambiando los valores del eje X de 0 a 10 Hz, se obtiene la FFT de $V(1)$ como se muestra en la figura 17.37b). La gráfica generada por la FFT contiene las componentes de cd y las armónicas dentro del intervalo de frecuencias elegido. Nótese que las magnitudes y las frecuencias de las armónicas concuerdan con los valores tabulados que genera la DFT.

Obtenga los coeficientes de Fourier de la función de la figura 17.7 utilizando *PSpice*.

Problema de práctica 17.12

Respuesta:

FOURIER COEFFICIENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(1)

DC COMPONENT = 4.950000E-01

HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	1.000E+00	3.184E-01	1.000E+00	-1.782E+02	0.000E+00
2	2.000E+00	1.593E-01	5.002E-01	-1.764E+02	1.800E+00
3	3.000E+00	1.063E-01	3.338E-01	-1.746E+02	3.600E+00
4	4.000E+00	7.979E-02	2.506E-03	-1.728E+02	5.400E+00
5	5.000E+00	6.392E-01	2.008E-01	-1.710E+02	7.200E+00
6	6.000E+00	5.337E-02	1.676E-03	-1.692E+02	9.000E+00
7	7.000E+00	4.584E-02	1.440E-01	-1.674E+02	1.080E+01
8	8.000E+00	4.021E-02	1.263E-01	-1.656E+02	1.260E+01
9	9.000E+00	3.584E-02	1.126E-01	-1.638E+02	1.440E+01

Si $v_s = 12 \text{ sen}(200\pi t)u(t)$ V en el circuito de la figura 17.38, encuentre $i(t)$.

Ejemplo 17.13

Solución:

- Definir.** Aunque el enunciado del problema parece estar claro, se recomienda verificar con quién asignó el problema para asegurarse de que se desea la respuesta transitoria en vez de la respuesta en estado estable; en este último caso, el problema es trivial.
- Presentar.** Se va a determinar la respuesta $i(t)$ dada la entrada $v_s(t)$ utilizando *PSpice* y el análisis de Fourier.
- Alternativa.** Se utilizará la DFT para llevar a cabo el análisis inicial. Después, se verificará empleando el método de la FFT.
- Intentar.** El esquema se muestra en la figura 17.39. Se puede utilizar el método DFT para obtener los coeficientes de Fourier de $i(t)$. Puesto que el periodo de la onda de entrada es $T = 1/100 = 10$ ms, en la ventana de diálogo Transient, se selecciona *Print Step*: 0.1 ms, *Final Time*: 100 ms, *Center Frequency*: 100 Hz, *Number of harmonics*: 4, y *Output Vars*: I(L1). Cuando se simula el circuito, el archivo de salida incluye lo siguiente:

 


Figura 17.38 Para el ejemplo 17.13.

 


Figura 17.39 Esquema del circuito de la figura 17.38.

FOURIER COEFFICIENTS OF TRANSIENT RESPONSE I (VD)

DC COMPONENT = 8.583269E-03

HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	1.000E+02	8.730E-03	1.000E+00	-8.984E+01	0.000E+00
2	2.000E+02	1.017E-04	1.165E-02	-8.306E+01	6.783E+00
3	3.000E+02	6.811E-05	7.802E-03	-8.235E+01	7.490E+00
4	4.000E+02	4.403E-05	5.044E-03	-8.943E+01	4.054E+00

 


Figura 17.40 Para el ejemplo 17.13: a) gráfica de $i(t)$, b) la FFT de $i(t)$.

Mediante los coeficientes de Fourier, es posible obtener la serie de Fourier que describe la corriente $i(t)$ utilizando la ecuación (17.73); esto es,

$$i(t) = 8.5833 + 8.73 \text{ sen}(2\pi \cdot 100t - 89.84^\circ) + 0.1017 \text{ sen}(2\pi \cdot 200t - 83.06^\circ) + 0.068 \text{ sen}(2\pi \cdot 300t - 82.35^\circ) + \dots \text{ mA}$$

- 5. Evaluar.** Se puede utilizar también el método de FFT para cotejar el resultado. El marcador de corriente se inserta en la terminal 1 del inductor tal como se indica en la figura 17.39. Al ejecutar *PSpice* se producirá la gráfica de I(L1) de manera automática en la ventana *PSpice A/D*, como se muestra en la figura 17.40a). Mediante un doble clic en el ícono FFT y asignando valores al intervalo del eje X de 0 a 200 Hz, se genera la FFT de I(L1) que se muestra en la figura 17.40b). Resulta claro a partir de la gráfica generada por la FFT que sólo son visibles la componente de cd y la primera armónica. Las armónicas superiores son sumamente pequeñas.

Una pregunta final: ¿tiene sentido la respuesta? Obsérvese la respuesta transitoria real, $i(t) = (9.549e^{-0.5t} - 9.549) \cos(200 \pi t)u(t)$ mA. El periodo de la onda del coseno es 10 ms mientras que la constante de tiempo de la exponencial es 2 000 ms (2 segundos). Así que la respuesta que se obtuvo a través de las técnicas de Fourier coincide.

- 6. ¿Satisfactorio?** Es claro que se ha resuelto el problema de manera satisfactoria utilizando el método especificado. Ahora es posible presentar los resultados como solución del problema.

Problema de práctica 17.13

 


Figura 17.41 Para el problema de práctica 17.13.

Una fuente de corriente senoidal de 4 A de amplitud y 2 kHz de frecuencia se aplica al circuito de la figura 17.41. Utilice *PSpice* para encontrar $v(t)$.

Respuesta: $v(t) = -150.72 + 145.5 \text{ sen}(4\pi \cdot 10^3 t + 90^\circ) + \dots \mu\text{V}$.
Las componentes de Fourier se muestran a continuación:

FOURIER COEFFICIENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(R1:1)

DC COMPONENT = -1.507169E-04

HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	2.000E+03	1.455E-04	1.000E+00	9.006E+01	0.000E+00
2	4.000E+03	1.851E-06	1.273E-02	9.597E+01	5.910E+00
3	6.000E+03	1.406E-06	9.662E-03	9.323E+01	3.167E+00
4	8.000E+03	1.010E-06	6.946E-02	8.077E+01	-9.292E+00

17.8 † Aplicaciones

En la sección 17.4 se demostró que el desarrollo de la serie de Fourier permite la aplicación de las técnicas fasoriales utilizadas en el análisis de ca para los circuitos con excitaciones periódicas no senoidales. La serie de Fourier tiene muchas otras aplicaciones prácticas, en particular en las comunicaciones y en el procesamiento de señales. Las aplicaciones comunes incluyen el análisis del espectro, el filtrado, la rectificación y la distorsión de armónicas. Se considerarán dos de éstos: los analizadores de espectro y los filtros.

17.8.1 Analizadores de espectro

La serie de Fourier muestra el espectro de una señal. Como se ha visto, el espectro está compuesto por las amplitudes y las fases de las armónicas en función de la frecuencia. Al proporcionar el espectro de la señal $f(t)$, la serie de Fourier es de utilidad para la identificación de las características de la señal. Muestra cuáles frecuencias desempeñan un papel importante a la salida y cuáles no. Por ejemplo, los sonidos audibles tienen componentes importantes en el intervalo de frecuencias de 20 Hz a 15 kHz, en tanto que las señales de luz visible varían de 10^5 GHz a 10^6 GHz. La tabla 17.4 presenta algunas otras señales y los intervalos de frecuencia de sus componentes. Se dice que una función periódica será *limitada en ancho de banda* si su espectro de amplitud contiene únicamente un número finito de coeficientes A_n o c_n . En este caso, la serie de Fourier se vuelve

$$f(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{jn\omega_0 t} = a_0 + \sum_{n=1}^N A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \quad (17.75)$$

Esto demuestra que es necesario sólo $2N + 1$ términos (a saber, $a_0, A_1, A_2, \dots, A_N, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N$) para especificar por completo $f(t)$, si se conoce ω_0 . Esto conduce al *teorema del muestreo*: una función periódica limitada en ancho de banda cuya serie de Fourier contiene N armónicas se especifica únicamente mediante sus valores en $2N + 1$ instantes en un periodo.

Un *anализador de espectro* es un instrumento que exhibe la amplitud de las componentes de una señal en función de la frecuencia. En otras palabras, muestra las diversas componentes de la frecuencia (líneas espectrales) que indican la cantidad de energía en cada frecuencia.

Es diferente de un osciloscopio, el cual exhibe la señal completa (todas las componentes) en función del tiempo. Un osciloscopio presenta la señal en el dominio del tiempo, en tanto que el analizador de espectro la muestra en el dominio de la frecuencia. Quizá no haya instrumento más útil para analizar circuitos que el analizador de espectro. Un analizador tiene la posibilidad de hacer un análisis de señales espurias y de ruido, verificar fases, examinar interferencia electromagnética y comportamiento de filtros, medir vibraciones, hacer mediciones de radar, entre muchas cosas más. Hay analizadores de espectro disponibles comercialmente en diferentes tipos y formas. La figura 17.42 presenta un tipo común.

17.8.2 Filtros

Los filtros constituyen una parte importante de los sistemas electrónicos y de comunicaciones. En el capítulo 14 se presentó un análisis completo de filtros pasivos y activos. Aquí se investiga cómo diseñar filtros para seleccionar la componente fundamental (o cualquier otra armónica deseada) de la señal de entrada y rechazar otras armónicas. Este proceso de filtrado no puede llevarse a cabo sin el desarrollo de la serie de Fourier de la señal de entrada. Con fines ilustrativos considérense dos casos: un filtro pasabajas y uno pasaaltas. En el ejemplo 17.6, ya se ha considerado un filtro *RL* pasaaltas.

TABLA 17.4 Intervalos de frecuencia de señales comunes.

Señal	Intervalo de frecuencia
Sonidos audibles	20 Hz a 15 kHz
Radio de AM	540-1 600 kHz
Radio de onda corta	3-36 MHz
Señales de video (estándares en Estados Unidos)	cd a 4.2 MHz
Televisión VHF, radio FM	54-216 MHz
Televisión UHF	470-806 MHz
Teléfono celular	824-891.5 MHz
Microondas	2.4-300 GHz
Luz visible	10^5 - 10^6 GHz
Rayos X	10^8 - 10^9 GHz

 


Figura 17.42 Analizador de espectro típico.
© SETI Institute/SPL/Photo Researchers, Inc.

La salida de un filtro pasabajas depende de la señal de entrada, la función de transferencia $H(\omega)$ del filtro y la frecuencia de corte o de media potencia ω_c . Recuerdese que $\omega_c = 1/RC$ para cualquier filtro pasivo RC . Como se ilustra en la figura 17.43a), el filtro pasabajas deja pasar componentes de cd y de baja frecuencia, en tanto que bloquea las de alta frecuencia. Es posible dejar pasar una gran cantidad de las armónicas, haciendo suficientemente grande ($\omega_c \gg \omega_0$, esto es, haciendo C pequeña). Por otra parte, al hacer ω_c suficientemente pequeña ($\omega_c \ll \omega_0$) se bloquean todas las componentes de ca y sólo deja pasar la cd, como se indica en forma general en la figura 17.43b). (En la figura 17.2a) se puede ver el desarrollo de la serie de Fourier de la onda cuadrada.)


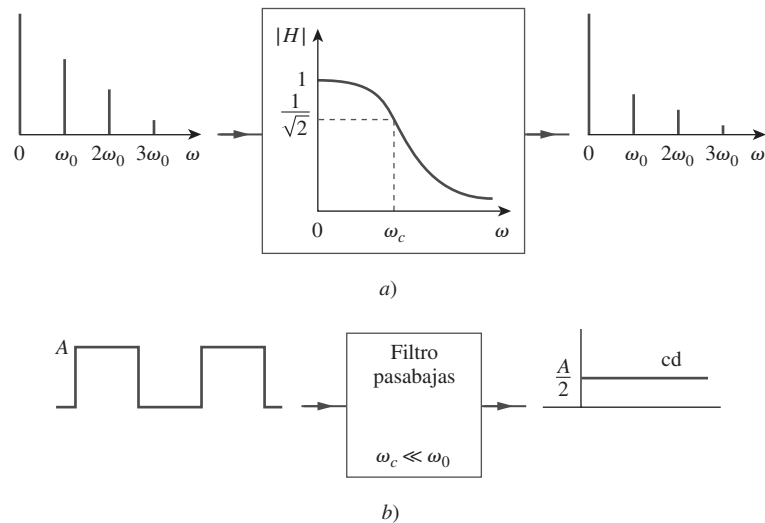



Figura 17.43 a) Espectros de entrada y salida de un filtro pasabajas, b) el filtro pasabajas deja pasar únicamente la componente de cd cuando $\omega_c \ll \omega_0$.

De manera similar, la salida de un filtro pasabanda depende de la señal de entrada y de la función de transferencia del filtro $H(\omega)$, su ancho de banda B y su frecuencia central ω_c . Como se ilustra en la figura 17.44a), el filtro deja pasar todas las armónicas de la señal de entrada dentro de una banda de frecuencias ($\omega_1 < \omega < \omega_2$) centradas en torno a ω_c . Se ha supuesto que $\omega_0, 2\omega_0$ y $3\omega_0$ se encuentran dentro de la banda. Si el filtro se hace muy selectivo ($B \ll \omega_0$) y $\omega_c = \omega_0$, donde ω_0 es la frecuencia fundamental de la señal de entrada, el filtro sólo deja pasar la componente fundamental ($n = 1$) de la entrada y bloquea todas las armónicas superiores. Como se muestra en la figura 17.44b), con una onda cuadrada como entrada se obtiene de salida una onda senoidal de la misma frecuencia [de nuevo, refiérase a la figura 17.2a)].

 En esta sección se ha utilizado ω_c para la frecuencia central del filtro pasabanda, en vez de ω_0 como en el capítulo 14, para evitar confundir ω_0 con la frecuencia fundamental de la señal de entrada.



a)

 

b)

Figura 17.44 a) Espectros de entrada y salida de un filtro pasabanda, b) el filtro pasabanda sólo deja pasar la componente fundamental cuando $B \ll \omega_0$.

Si la forma de onda de diente de sierra de la figura 17.45a) se aplica a un filtro pasabajas ideal con la función de transferencia que se muestra en la figura 17.45b), determine la salida.

Ejemplo 17.14

 


Figura 17.45 Para el ejemplo 17.14.

Solución: La señal de entrada en la figura 17.45a) es la misma que la señal de la figura 17.9. De acuerdo con el problema de práctica 17.2, se sabe que el desarrollo de la serie de Fourier es

$$x(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \text{sen } \omega_0 t - \frac{1}{2\pi} \text{sen } 2\omega_0 t - \frac{1}{3\pi} \text{sen } 3\omega_0 t - \dots$$

donde el periodo es $T = 1$ s y la frecuencia fundamental corresponde a $\omega_0 = 2\pi$ rad/s. Puesto que la frecuencia de corte del filtro es $\omega_c = 10$ rad/s, sólo pasarán la componente de cd y las armónicas con $n\omega_0 < 10$. Para $n = 2$, $n\omega_0 = 4\pi = 12.566$ rad/s, que es mayor a 10 rad/s, lo que significa que se rechazarán la segunda armónica y las superiores. De tal modo, únicamente pasarán las componentes de cd y la fundamental. Por lo tanto, la salida del filtro es

$$y(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \text{sen } 2\pi t$$

Repita el ejemplo 17.14 si el filtro pasabajas se sustituye por un filtro pasabanda ideal que se muestra en la figura 17.46.

Problema de práctica 17.14

Respuesta: $y(t) = -\frac{1}{3\pi} \text{sen } 3\omega_0 t - \frac{1}{4\pi} \text{sen } 4\omega_0 t - \frac{1}{5\pi} \text{sen } 5\omega_0 t$

Figura 17.46 Para el problema de práctica 17.14.



17.9 Resumen

- Una función periódica es aquella que se repite a sí misma cada T segundos; esto es, $f(t \pm nT) = f(t)$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- Cualquier función periódica no senoidal $f(t)$ en el campo de la ingeniería eléctrica puede expresarse en términos de senoides utilizando la serie de Fourier:

$$f(t) = \underbrace{a_0}_{\text{cd}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t)}_{\text{ca}}$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ es la frecuencia fundamental. La serie de Fourier descompone la función en una componente de cd a_0 y en una componente de ca que contiene un número infinito de senoides relacionadas armónicamente. Los coeficientes de Fourier se determinan como

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sen n\omega_0 t dt$$

Si $f(t)$ es una función par, $b_n = 0$; y cuando $f(t)$ es impar, $a_0 = 0$ y $a_n = 0$. Si $f(t)$ es simétrica de media onda, $a_0 = a_n = b_n = 0$ para valores pares de n .

- Una alternativa a la serie trigonométrica de Fourier (o seno-coseno) es la forma de amplitud-fase

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

donde $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\phi_n = -\tan^{-1} \frac{b_n}{a_n}$

- La representación de la serie de Fourier permite aplicar el método fasorial para analizar circuitos cuando la función de la fuente es periódica mas no senoidal. Se recurre a la técnica fasorial para determinar la respuesta de cada armónica de la serie, transformando las respuestas al dominio del tiempo y sumándolas.
- La potencia promedio de la tensión y la corriente periódicas es

$$P = V_{\text{cd}} I_{\text{cd}} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos(\theta_n - \phi_n)$$

En otras palabras, la potencia promedio total corresponde a la suma de las potencias promedio en cada tensión y corriente relacionadas armónicamente.

- Es igualmente posible representar una función periódica en términos de una serie exponencial (o compleja) de Fourier como

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

donde

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

y $\omega_0 = 2\pi/T$. La forma exponencial describe el espectro de $f(t)$ en términos de la amplitud y la fase de las componentes de ca en las frecuencias armónicas positiva y negativa. De tal manera que hay tres formas básicas de la representación de la serie de Fourier: la forma trigonométrica, la forma de la amplitud-fase y la forma exponencial

- El espectro de frecuencia (o de barras) es la gráfica de A_n y ϕ_n o $|c_n|$ y θ_n en función de la frecuencia.
- El valor rms de una función periódica está dado por

$$F_{\text{rms}} = \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2}$$

La potencia disipada por una resistencia de 1Ω es

$$P_{1\Omega} = F_{\text{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Esta relación se conoce con el nombre de *teorema de Parseval*.

- El análisis de Fourier de un circuito puede llevarse a cabo en conjunto con el análisis transitorio si se utiliza *PSpice*.
- La serie de Fourier encuentra una aplicación en los analizadores de espectro y en los filtros. El analizador de espectro es un instrumento que muestra los espectros discretos de Fourier de una señal de entrada, de modo que el analista puede determinar las frecuencias y energías relativas de las componentes de la señal. Debido a que los espectros de Fourier son discretos, los filtros se diseñan para que tengan buen desempeño en el bloqueo de componentes de frecuencia de una señal que está fuera de la banda deseada.

Preguntas de repaso

- ¿Cuáles de las siguientes no pueden ser una serie de Fourier?

a) $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{5}$

b) $5 \sen t + 3 \sen 2t - 2 \sen 3t + \sen 4t$

c) $\sen t - 2 \cos 3t + 4 \sen 4t + \cos 4t$

d) $\sen t + 3 \sen 2.7t - \cos \pi t + 2 \tan \pi t$

e) $1 + e^{-j\pi t} + \frac{e^{-j2\pi t}}{2} + \frac{e^{-j3\pi t}}{3}$

- Si $f(t) = t$, $0 < t < \pi$, $f(t + n\pi) = f(t)$, el valor de ω_0 es

a) 1 b) 2 c) π d) 2π

- ¿Cuál de las siguientes funciones es par?

a) $t + t^2$ b) $t^2 \cos t$ c) e^{t^2}

d) $t^2 + t^4$ e) $\sinh t$

- ¿Cuál de las siguientes funciones es impar?

- a) $\text{sen } t + \text{cos } t$
- b) $t \text{ sen } t$
- c) $t \ln t$
- d) $t^3 \text{cos } t$
- e) $\text{senh } t$

17.5 Si $f(t) = 10 + 8 \text{cos } t + 4 \text{cos } 3t + 2 \text{cos } 5t + \dots$, la magnitud de la componente de cd es:

- a) 10
- b) 8
- c) 4
- d) 2
- e) 0

17.6 Si $f(t) = 10 + 8 \text{cos } t + 4 \text{cos } 3t + 2 \text{cos } 5t + \dots$, la frecuencia angular de la sexta armónica es

- a) 12
- b) 11
- c) 9
- d) 6
- e) 1

17.7 La función de la figura 17.14 es simétrica de media onda.

- a) Cierto
- b) Falso

17.8 La gráfica de $|c_n|$ en función de $n\omega_0$ se denomina:

- a) espectro de frecuencia complejo
- b) espectro de amplitud complejo
- c) espectro de fase complejo

17.9 Cuando la tensión periódica $2 + 6 \text{sen } \omega_0 t$ se aplica a una resistencia de 1Ω el número entero más próximo a la potencia que se disipa en la resistencia (en watts) es:

- a) 5
- b) 8
- c) 20
- d) 22
- e) 40

17.10 El instrumento para mostrar el espectro de una señal se conoce como:

- a) osciloscopio
- b) espectrógrafo
- c) analizador de espectro
- d) espectrómetro de Fourier

Respuestas: 17.1a,d, 17.2b, 17.3b,c,d, 17.4d,e, 17.5a, 17.6d, 17.7a, 17.8b, 17.9d, 17.10c.

Problemas

Sección 17.2 Serie trigonométrica de Fourier

17.1 Evalúe cada una de las siguientes funciones, vea si es periódica. Si lo es, determine su periodo.

- a) $f(t) = \text{cos } \pi t + 2 \text{cos } 3\pi t + 3 \text{cos } 5\pi t$
- b) $y(t) = \text{sen } t + 4 \text{cos } 2\pi t$
- c) $g(t) = \text{sen } 3t \text{cos } 4t$
- d) $h(t) = \text{cos}^2 t$
- e) $z(t) = 4.2 \text{sen}(0.4\pi t + 10^\circ) + 0.8 \text{sen}(0.6\pi t + 50^\circ)$
- f) $p(t) = 10$
- g) $q(t) = e^{-\pi t}$

17.2 Utilizando MATLAB, sintetice la forma de onda periódica para la cual la serie trigonométrica de Fourier es



$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\text{cos } t + \frac{1}{9} \text{cos } 3t + \frac{1}{25} \text{cos } 5t + \dots \right)$$

17.3 Proporcione los coeficientes de Fourier a_0 , a_n y b_n de la forma de onda de la figura 17.47. Grafique los espectros de amplitud y de fase.

 


Figura 17.47 Para el problema 17.3.

17.4 Encuentre el desarrollo de la serie de Fourier de la onda de diente de sierra invertida de la figura 17.48. Obtenga los espectros de amplitud y de fase.

 


Figura 17.48 Para los problemas 17.4 y 17.66.

17.5 Obtenga la expansión de la serie de Fourier de la onda que se muestra en la figura 17.49.

 


Figura 17.49 Para el problema 17.5.

17.6 Encuentre la serie trigonométrica de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} 5, & 0 < t < \pi \\ 10, & \pi < t < 2\pi \end{cases} \text{ y } f(t + 2\pi) = f(t).$$

*17.7 Determine la serie de Fourier de la función periódica de la figura 17.50.



* Un asterisco indica un problema difícil.

 


Figura 17.50 Para el problema 17.7.

- 17.8** Use la figura 17.51 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar la serie exponencial de Fourier a partir de una forma de onda periódica.

 


Figura 17.51 Para el problema 17.8.

- 17.9** Determine los coeficientes de Fourier a_n y b_n de los tres primeros términos armónicos de la onda coseno rectificada de la figura 17.52.

 


Figura 17.52 Para el problema 17.9.

- 17.10** Encuentre la serie exponencial de Fourier de la forma de onda de la figura 17.53.

 


Figura 17.53 Para el problema 17.10.

- 17.11** Obtenga la serie exponencial de Fourier de la señal de la figura 17.54.

 


Figura 17.54 Para el problema 17.11.

- *17.12 Una fuente de tensión tiene una forma de onda periódica definida sobre su periodo como

$$v(t) = 10t(2\pi - t) \text{ V}, \quad 0 < t < 2\pi$$

Encuentre la serie de Fourier para esta tensión.

- 17.13** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar la serie de Fourier a partir de una función periódica.

- 17.14** Encuentre la forma (coseno y seno) de la serie de Fourier en cuadratura

$$f(t) = 5 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{25}{n^3 + 1} \cos\left(2nt + \frac{n\pi}{4}\right)$$

- 17.15** Exprese la serie de Fourier


$$f(t) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2 + 1} \cos 10nt + \frac{1}{n^3} \sin 10nt$$

- a) en la forma de coseno y ángulo,
b) en la forma de seno y ángulo.

 
- 17.16** La forma de onda de la figura 17.55a) tiene la siguiente serie de Fourier:

$$v_1(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi t + \frac{1}{9} \cos 3\pi t + \frac{1}{25} \cos 5\pi t + \dots \right) \text{ V}$$

Obtenga la serie de Fourier de $v_2(t)$ en la figura 17.55b).



a)

 

b)


Figura 17.55 Para los problemas 17.16 y 17.69.

Sección 17.3 Consideraciones de simetría


- 17.17** Determine si estas funciones son pares, impares o ninguna de las dos.

a) $1 + t$ b) $t^2 - 1$ c) $\cos n\pi t \sin n\pi t$
d) $\sin^2 \pi t$ e) e^{-t}

 
- 17.18** Determine la frecuencia fundamental y especifique el tipo de simetría presente en las funciones de la figura 17.56.



a)

 

b)

 

c)

Figura 17.56 Para los problemas 17.18 y 17.63.

17.19 Obtenga la serie de Fourier de la forma de onda periódica de la figura 17.57.

 


Figura 17.57 Para el problema 17.19.

17.20 Encuentre la serie de Fourier para la señal de la figura 17.58.

ML Evalúe $f(t)$ en $t = 2$ utilizando las tres primeras armónicas distintas de cero.

 


Figure 17.58 Para los problemas 17.20 y 17.67.

17.21 Determine la serie trigonométrica de Fourier de la señal de la figura 17.59.

 


Figura 17.59 Para el problema 17.21.

17.22 Calcule los coeficientes de Fourier de la función de la figura 17.60.

 


Figura 17.60 Para el problema 17.22.

17.23 Use la figura 17.61 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la serie de una forma de onda periódica.

 


Figura 17.61 Para el problema 17.23.

17.24 En la función periódica de la figura 17.62,

- a) determine los coeficientes a_2 y b_2 de la serie trigonométrica de Fourier.
- b) calcule la magnitud y la fase de la componente de $f(t)$ que tiene $\omega_n = 10$ rad/s.
- c) use los primeros cuatro términos distintos de cero para estimar $f(\pi/2)$,
- d) demuestre que

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

 


Figura 17.62 Para los problemas 17.24 y 17.60.

17.25 Determine la representación por serie de Fourier de la función que se muestra en la figura 17.63.

 


Figura 17.63 Para el problema 17.25.

17.26 Encuentre la representación por serie de Fourier de la señal que se presenta en la figura 17.64.

 


Figura 17.64 Para el problema 17.26.

17.27 Para la forma de onda que se muestra en la figura 17.65,

- a) especifique el tipo de simetría que tiene,
- b) calcule a_3 y b_3 ,
- c) encuentre su valor rms utilizando las primeras cinco armónicas distintas de cero.

17.28 Obtenga la serie trigonométrica de Fourier para la forma de onda de tensión que se indica en la figura 17.66.

ML

 


Figura 17.66 Para el problema 17.28.

17.29 Determine el desarrollo por serie de Fourier para la función diente de sierra de la figura 17.67.

 


Figura 17.67 Para el problema 17.29.

17.30 a) Si $f(t)$ es una función par, demuestre que

$$c_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_o t dt$$

b) Si $f(t)$ es una función impar, demuestre que

$$c_n = -\frac{j2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin n\omega_o t dt$$

17.31 Sean a_n y b_n los coeficientes de la serie de Fourier de $f(t)$ y sea ω_0 su frecuencia fundamental. Suponga que $f(t)$ está escalada en tiempo y es igual a $h(t) = f(\alpha t)$. Exprese a'_n y b'_n , y ω'_0 , de $h(t)$ en términos de a_n , b_n y ω_0 de $f(t)$.

Sección 17.4 Aplicaciones en circuitos

17.32 Determine $i(t)$ en el circuito de la figura 17.68, dado que

$$i_s(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos 3nt \text{ A}$$

 


Figura 17.68 Para el problema 17.32.

17.33 En el circuito que se muestra en la figura 17.69, el desarrollo por serie de Fourier de $v_o(t)$ es

$$v_s(t) = 3 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\pi t)$$

Encontrar $v_o(t)$.

 


Figura 17.69 Para el problema 17.33.

17.34 Use la figura 17.70 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor las respuestas de los circuitos a una serie de Fourier.

eod

 


Figura 17.70 Para el problema 17.34.

 


Figura 17.65 Para el problema 17.27.

17.35 Si v_s en el circuito de la figura 17.71 es la misma que la función $f_2(t)$ de la figura 17.56b), determine la componente de cd y las primeras tres armónicas distintas de cero de $v_o(t)$.

 


Figura 17.71 Para el problema 17.35.

*17.36 Encuentre la respuesta i_o del circuito de la figura 17.72a), donde $v_s(t)$ se muestra en la figura 17.72b).

 
 


Figura 17.72 Para el problema 17.36.

17.37 Si la forma de onda de corriente periódica de la figura 17.73a) se aplica al circuito de la figura 17.73b), encuentre v_o .

 
 


Figura 17.73 Para el problema 17.37.

17.38 Si la onda cuadrada que se muestra en la figura 17.74a) se aplica al circuito de la figura 17.74b), encuentre la serie de Fourier de $v_o(t)$.

 
 


Figura 17.74 Para el problema 17.38.

17.39 Si la tensión periódica de la figura 17.75a) se aplica al circuito de la figura 17.75b), encuentre $i_o(t)$.

 
 


Figura 17.75 Para el problema 17.39.

*17.40 La señal de la figura 17.76a) se aplica al circuito de la figura 17.76b). Encuentre $v_o(t)$.

 
 


Figura 17.76 Para el problema 17.40.

- 17.41** La tensión rectificada de onda completa senoidal de la figura 17.77a) se aplica al filtro pasabajas de la figura 17.77b). Obtenga la tensión en la salida $v_o(t)$ del filtro.

 
 


Figura 17.77 Para el problema 17.41.

- 17.42** La onda cuadrada de la figura 17.78a) se aplica al circuito de la figura 17.78b). Encuentre la serie de Fourier de $v_o(t)$.

 
 


Figura 17.78 Para el problema 17.42.

Sección 17.5 Potencia promedio y valores rms

- 17.43** La tensión en las terminales de un circuito es
- $$v(t) = [30 + 20 \cos(60\pi t + 45^\circ) + 10 \cos(120\pi t - 45^\circ)] \text{ V}$$

Si la corriente que entra a la terminal positiva es

$$i(t) = 6 + 4 \cos(60\pi t + 10^\circ) - 2 \cos(120\pi t - 60^\circ) \text{ A}$$

Determine:

- a) el valor rms de la tensión,

- b) el valor rms de la corriente,
c) la potencia promedio que absorbe el circuito.

- *17.44** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar la tensión rms y la corriente rms a través de un elemento eléctrico dada una serie de Fourier para la corriente y la tensión. Además, pídeles que calculen la potencia promedio entregada por el elemento y el espectro de potencia.

- 17.45** Un circuito RLC en serie tiene $R = 10 \Omega$, $L = 2 \text{ mH}$ y $C = 40 \mu\text{F}$. Determine la corriente efectiva y la potencia promedio que se absorbe cuando la tensión que se aplica es

$$v(t) = 100 \cos 1000t + 50 \cos 2000t + 25 \cos 3000t \text{ V}$$

- 17.46** Utilice *MATLAB* para graficar las siguientes senoides para $0 < t < 5$:



a) $5 \cos 3t - 2 \cos(3t - \pi/3)$

b) $8 \sin(\pi t + \pi/4) + 10 \cos(\pi t - \pi/8)$

- 17.47** La onda de corriente periódica de la figura 17.79 se aplica a una resistencia de $2 \text{ k}\Omega$. Encuentre el porcentaje de la potencia total disipada en promedio debida a la componente de cd.

 


Figura 17.79 Para el problema 17.47.

- 17.48** En el circuito de la figura 17.80,

$$i(t) = 20 + 16 \cos(10t + 45^\circ) + 12 \cos(20t - 60^\circ) \text{ mA}$$

- a) encuentre $v(t)$, y
b) calcule la potencia promedio disipada en la resistencia.

 


Figura 17.80 Para el problema 17.48.

- 17.49** a) En la onda periódica del problema 17.5, encuentre el valor rms.
b) Utilice los primeros cinco términos armónicos de la serie de Fourier del problema 17.5 para calcular el valor efectivo de la señal.
c) Calcule el porcentaje de error en el estimado del valor rms de $z(t)$ si

$$\% \text{ error} = \left(\frac{\text{valor estimado}}{\text{valor exacto}} - 1 \right) \times 100$$

Sección 17.6 Serie exponencial de Fourier

17.50 Obtenga la serie exponencial de Fourier para $f(t) = t, -1 < t < 1$, con $f(t + 2n) = f(t)$, para todos los valores enteros de n .

17.51 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar la serie exponencial de Fourier de una función periódica dada.

17.52 Calcule la serie compleja de Fourier para $f(t) = e^t, -\pi < t < \pi$, con $f(t + 2\pi n) = f(t)$ para todos los valores enteros de n .

17.53 Encuentre la serie compleja de Fourier para $f(t) = e^{-t}, 0 < t < 1$, con $f(t + n) = f(t)$ para todos los valores enteros de n .

17.54 Encuentre la serie exponencial de Fourier de la función de la figura 17.81.

 


Figura 17.81 Para el problema 17.54.

17.55 Obtenga el desarrollo por serie exponencial de Fourier de la corriente rectificadora de media onda senoidal que se muestra en la figura 17.82.

 


Figura 17.82 Para el problema 17.55.

17.56 La representación por serie trigonométrica de Fourier de una función periódica es

$$f(t) = 10 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} \cos n\pi t + \frac{n}{n^2 + 1} \sin n\pi t \right)$$

Encuentre la representación por serie exponencial de Fourier de $f(t)$.

17.57 Los coeficientes de la representación trigonométrica por serie de Fourier de una función son:

$$b_n = 0, \quad a_n = \frac{6}{n^3 - 2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Si $\omega_n = 50n$, encuentre la serie exponencial de Fourier de la función.

17.58 Encuentre la serie exponencial de Fourier de una función que tenga los siguientes coeficientes de la serie trigonométrica:

$$a_0 = \frac{\pi}{4}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad a_n = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}$$

Considere $T = 2\pi$.

17.59 La serie compleja de Fourier de la función de la figura 17.83a es

$$f(t) = \frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{j e^{-j(2n+1)t}}{(2n+1)\pi}$$

Encuentre la serie compleja de Fourier de la función $h(t)$ que se presenta en la figura 17.83b).

 
 


Figura 17.83 Para el problema 17.59.

17.60 Obtenga los coeficientes complejos de Fourier de la señal de la figura 17.62.

17.61 Los espectros de la serie de Fourier de una función se muestran en la figura 17.84. a) Obtenga la serie trigonométrica de Fourier. b) Calcule el valor rms de la función.

 
 


Figura 17.84 Para el problema 17.61.

17.62 Los espectros de amplitud y de fase de una serie de Fourier trucaada se muestran en la figura 17.85.

- a) Encuentre una expresión de la tensión periódica utilizando la forma amplitud-fase. Vea la ecuación (17.10).
b) ¿Es la tensión una función par o impar de t ?

 


Figura 17.85 Para el problema 17.62.

17.63 Grafique el espectro de amplitud para la señal $f_2(t)$ en la figura 17.56b). Considere los cinco primeros términos.

17.64 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor los espectros de amplitud y de fase de una serie de Fourier dada.

17.65 Dado que

$$f(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n=\text{impar}}}^{\infty} \left(\frac{20}{n^2\pi^2} \cos 2nt - \frac{3}{n\pi} \sin 2nt \right)$$

grafique los cinco primeros términos de los espectros de amplitud y de fase de la función.

Sección 17.7 Análisis de Fourier con PSpice



17.66 Determine los coeficientes de Fourier de la onda de la figura 17.48 utilizando PSpice o MultiSim.

17.67 Calcule los coeficientes de Fourier de la señal de la figura 17.58 utilizando PSpice o MultiSim.

17.68 Utilice PSpice o MultiSim para encontrar las componentes de Fourier de la señal del problema 17.7.

17.69 Utilice PSpice o MultiSim para obtener los coeficientes de Fourier de la forma de onda de la figura 17.55a).

17.70 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo usar PSpice o MultiSim para resolver problemas de circuitos con entradas periódicas.

17.71 Utilice PSpice o MultiSim para resolver el problema 17.40.

Sección 17.8 Aplicaciones

17.72 La señal que despliega un dispositivo médico puede aproximarse a la forma de onda que se indica en la figura 17.86. Determine la representación de la serie de Fourier de la señal.

 


Figura 17.86 Para el problema 17.72.

17.73 Un analizador de espectro indica que una señal está conformada únicamente por tres componentes: 640 kHz a 2 V, 644 kHz a 1 V, 636 kHz a 1 V. Si la señal se aplica a través de una resistencia de 10Ω , ¿cuál es la potencia promedio que absorbe dicha resistencia?

17.74 Una corriente periódica limitada en ancho de banda tiene sólo tres frecuencias en su representación por serie de Fourier: cd, 50 Hz y 100 Hz. La corriente puede representarse como

$$i(t) = 4 + 6 \sin 100\pi t + 8 \cos 100\pi t - 3 \sin 200\pi t - 4 \cos 200\pi t$$

a) Exprese $i(t)$ en la forma de amplitud-fase.

b) Si $i(t)$ fluye por una resistencia de 2Ω , ¿cuántos watts de potencia promedio se disiparán?

17.75 Diseñe un filtro RC pasabajas con una resistencia $R = 2 \text{ k}\Omega$.

La entrada al filtro es un tren de pulsos periódicos rectangulares (véase la tabla 17.3) con $A = 1 \text{ V}$, $T = 10 \text{ ms}$ y $\tau = 1 \text{ ms}$. Seleccione C de tal forma que la componente de cd sea 50 veces mayor que la componente armónica fundamental de la salida.

17.76 Una señal periódica dada por $v_s(t) = 10 \text{ V}$ para $0 < t < 1$ y 0 V para $1 < t < 2$ se aplica al filtro pasaaltas de la figura 17.87. Determine el valor de R tal que la señal a la salida $v_o(t)$ tenga una potencia promedio de al menos 70% de la potencia promedio de la señal de entrada.

 


Figura 17.87 Para el problema 17.76.

Problemas de mayor extensión

17.77 La tensión a través de un dispositivo está dada por

$$v(t) = -2 + 10 \cos 4t + 8 \cos 6t + 6 \cos 8t \\ -5 \sin 4t - 3 \sin 6t - \sin 8t \text{ V}$$

Determine:

- a) el periodo de $v(t)$,
- b) el valor promedio de $v(t)$,
- c) el valor efectivo de $v(t)$.

17.78 Una tensión periódica limitada en ancho de banda tiene sólo tres armónicas en su representación por serie de Fourier. Las armónicas tienen los valores rms siguientes: fundamental de 40 V, tercera armónica de 20 V, quinta armónica de 10 V.

- a) Si la tensión se aplica a través de una resistencia de 5Ω encuentre la potencia promedio que se disipa en la resistencia.
- b) Si se añade una componente de cd a la tensión periódica y la potencia disipada que se mide aumenta en 5%, determine el valor de la componente de cd agregada.

17.79 Escriba un programa que calcule los coeficientes de Fourier (hasta la décima armónica) de la onda cuadrada de la tabla 17.3 con $A = 10$ y $T = 2$.

17.80 Escriba un programa para calcular la serie exponencial de Fourier de la corriente senoidal rectificadora de media onda de la figura 17.82. Considere los términos hasta la décima armónica.

17.81 Considere la corriente rectificadora de onda completa senoidal de la tabla 17.3. Suponga que la corriente pasa por una resistencia de 1Ω .

- a) Determine la potencia promedio que absorbe la resistencia.
- b) Obtenga c_n para $n = 1, 2, 3$ y 4 .
- c) ¿Qué fracción de la potencia total representa la componente de cd?
- d) ¿Qué fracción de la potencia total representa la segunda armónica ($n = 2$)?

17.82 Una señal de tensión limitada en ancho de banda tiene los coeficientes complejos de Fourier que se presentan en la tabla siguiente. Calcule la potencia promedio que la señal suministraría a una resistencia de 4Ω .

$n\omega_0$	$ c_n $	θ_n
0	10.0	0°
ω	8.5	15°
2ω	4.2	30°
3ω	2.1	45°
4ω	0.5	60°
5ω	0.2	75°

Transformada de Fourier

La planeación es hacer lo mejor hoy para ser mejores el día de mañana ya que el futuro pertenece a quienes toman decisiones difíciles hoy.

—Business Week

Mejore sus habilidades y su carrera


Carrera en sistemas de comunicaciones

Los sistemas de comunicaciones aplican los principios del análisis de circuitos. Un sistema de comunicaciones se diseña para llevar información de una fuente (el transmisor) a un destino (el receptor) vía un canal (el medio de propagación). Los ingenieros en comunicaciones diseñan sistemas para transmitir y recibir información. La información puede ser en forma de voz, datos o video.

Vivimos en la edad de la información: noticias, clima, deportes, compras, finanzas, inventario comercial, y otras fuentes hacen disponible la información casi al instante vía los sistemas de comunicación. Algunos ejemplos obvios de sistemas de comunicación son la red telefónica, los teléfonos celulares, la radio, la televisión por cable, la televisión vía satélite, el fax y el radar. Otro ejemplo es el radio móvil, que utilizan los departamentos de policía y bomberos, la aviación y varios negocios.

El campo de las comunicaciones es quizás el área de más rápido crecimiento en la ingeniería eléctrica. En años recientes la fusión del campo de comunicaciones con la tecnología de computadora ha transformado a las redes digitales de comunicación de datos, como las redes de área local, en redes de área metropolitana y en redes digitales de servicios integrados de banda ancha. Por ejemplo, internet (la “supercarretera de la información”) permite a los educadores, a los hombres de negocios y a otras personas enviar correo electrónico desde sus computadoras a todo el mundo, tener acceso a bases de datos remotas y transferir archivos. Internet ha golpeado al mundo como una ola y está cambiando drásticamente la manera en que las personas hacen negocios, se comunican y obtienen información. Esta tendencia continuará.

Un ingeniero en telecomunicaciones diseña sistemas que proporcionan servicios de información de alta calidad. Los sistemas incluyen el hardware para generar, transmitir y recibir señales de información. Los ingenieros en comunicaciones trabajan en numerosas industrias de la comunicación y en lugares donde se usan sistemas de comunicaciones de manera rutinaria. Cada vez más agencias gubernamentales, instituciones académicas y de negocios están exigiendo una transmisión de información más rápida y exacta. Para satisfacer estas necesidades, se tiene una gran demanda de ingenieros en comunicaciones. Por consiguiente, el futuro está en las comunicaciones y cada ingeniero eléctrico debe prepararse de acuerdo con ello.

 

Fotografía por Charles Alexander

18.1 Introducción

La serie de Fourier permite representar una función periódica como sumatoria de senoídes y obtener el espectro de frecuencia a partir de la serie. La transformada de Fourier permite extender el concepto de un espectro de frecuencia a funciones no periódicas. La transformada supone que una función no periódica es una función periódica con un periodo infinito. Así, la transformada de Fourier es una representación integral de una función no periódica que es análoga a una representación en serie de Fourier de una función periódica.

La transformada de Fourier es una *transformada integral*, como la transformada de Laplace. Transforma una función en el dominio temporal al dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier es muy útil en los sistemas de comunicaciones y en el procesamiento de señales digitales, en situaciones donde la transformada de Laplace no se aplica. Si bien la transformada de Laplace sólo puede manejar circuitos con entradas para $t > 0$ con condiciones iniciales, la transformada de Fourier maneja circuitos con entradas para $t < 0$, así como aquellas para $t > 0$.

Se comienza utilizando una serie de Fourier como fundamento para definir la transformada de Fourier. Después se presentan algunas de las propiedades de la transformada de Fourier; posteriormente ésta se aplica para analizar circuitos. Se estudia el teorema de Parseval, se comparan las transformadas de Laplace y de Fourier y se ve cómo la transformada de Fourier se aplica en la modulación de amplitud y el muestreo.

18.2 Definición de la transformada de Fourier

En el capítulo anterior se vio que una función periódica no senoidal se representa por una serie de Fourier, con tal de que satisfaga las condiciones de Dirichlet. ¿Qué pasa si una función no es periódica? Desafortunadamente hay muchas funciones importantes no periódicas, como la de escalón unitario o la función exponencial, que no se pueden representar por una serie de Fourier. Como se verá, la transformada de Fourier permite una transformación del tiempo al dominio frecuencial, aun cuando la función no sea periódica.

Supóngase que se desea encontrar la transformada de Fourier de la función no periódica $p(t)$ que se muestra en la figura 18.1a). Se considera una función periódica $f(t)$ cuya forma en un periodo es igual a $p(t)$, como se muestra en la figura 18.1b). Si se hace que el periodo $T \rightarrow \infty$, sólo un pulso único de ancho τ [la función no periódica deseada en la figura 18.1a)] no cambia, porque los pulsos adyacentes se han movido al infinito. Así, la función $f(t)$ ya no es periódica. En otras palabras, $f(t) = p(t)$ conforme $T \rightarrow \infty$. Es interesante considerar el espectro de $f(t)$ para $A = 10$ y $\tau = 0.2$ (véase la sección 17.6). La figura 18.2 muestra el efecto de incrementar T sobre el espectro. Primero, se observa que la forma general del espectro permanece igual y que la frecuencia para la que la envolvente primero se hace cero permanece igual. Sin embargo, la amplitud del espectro y el espacio entre los componentes adyacentes disminuyen, en tanto que el número de armónicas aumenta. Así, sobre un intervalo de frecuencias, la suma de amplitudes de las armónicas se queda casi constante. Puesto que la “fuerza” total o energía de los componentes dentro de una banda debe permanecer inalterada, las amplitudes de las armónicas deben disminuir conforme T aumenta. Puesto que $f = 1/T$ cuando T se incrementa, f o ω disminuyen, de manera que el espectro discreto finalmente se vuelve continuo.

Para comprender mejor esta conexión entre una función no periódica y su contraparte periódica, considérese la forma exponencial de una serie de Fourier de la ecuación (17.58); es decir,

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad (18.1)$$

 


Figura 18.1 a) Función no periódica, b) el incremento de T al infinito hace que $f(t)$ se vuelva una función no periódica en a).

 


Figura 18.2 Efecto de incrementar T en el espectro de los trenes de pulsos periódicos de la figura 18.1b), usando la ecuación (17.66) modificada según sea necesario.

donde

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt \quad (18.2)$$

La frecuencia fundamental es

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (18.3)$$

y el espacio entre las armónicas adyacentes es

$$\Delta\omega = (n + 1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (18.4)$$

Sustituyendo la ecuación (18.2) en la ecuación (18.1) se obtiene

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt \right] e^{jn\omega_0 t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt \right] e^{jn\omega_0 t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt \right] \Delta\omega e^{jn\omega_0 t} \end{aligned} \quad (18.5)$$

Si se hace que $T \rightarrow \infty$ la sumatoria se convierte en una integral, el intervalo del incremento $\Delta\omega$ se vuelve la diferencial $d\omega$ y la frecuencia armónica discreta $n\omega_0$ se vuelve una frecuencia continua ω . Conforme $T \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} &\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \\ \Delta\omega &\Rightarrow d\omega \\ n\omega_0 &\Rightarrow \omega \end{aligned} \quad (18.6)$$

para que la ecuación (18.5) se convierta en

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \right] e^{j\omega t} d\omega \quad (18.7)$$

Algunos autores utilizan $F(j\omega)$ en lugar de $F(\omega)$ para representar la transformada de Fourier.

El término entre corchetes se conoce como la *transformada de Fourier* de $f(t)$ y se representa como $F(\omega)$. Así,

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (18.8)$$

donde \mathcal{F} es el operador de la transformada de Fourier. Es evidente de la ecuación (18.8) que:

La **transformada de Fourier** es una transformación integral de $f(t)$ de dominio temporal al dominio de frecuencia.

En general, $F(\omega)$ es una función compleja; su magnitud se conoce como *espectro de amplitud*, mientras que su fase se llama *espectro de fase*. Así $F(\omega)$ es el *espectro*.

La ecuación (18.7) puede escribirse en términos de $F(\omega)$ y se obtiene la *transformada inversa de Fourier* como

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (18.9)$$

La función $f(t)$ y su transformada $F(\omega)$ forman el par de la transformada de Fourier:

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega) \quad (18.10)$$

puesto que una puede deducirse de la otra.

La transformada de Fourier $F(\omega)$ existe cuando la integral de Fourier en la ecuación (18.8) converge. Una condición suficiente, pero no necesaria para que $f(t)$ tenga una transformada de Fourier es que sea completamente integrable en el sentido que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad (18.11)$$

Por ejemplo, la transformada de Fourier de la función rampa unitaria $tu(t)$ no existe, porque la función no satisface la condición anterior.

Para evitar el álgebra compleja que en forma explícita aparece en la transformada de Fourier, a veces es conveniente reemplazar en forma temporal $j\omega$ con s y después sustituir s al final con $j\omega$.

Ejemplo 18.1

Encuentre la transformada de Fourier de las funciones siguientes: a) $\delta(t - t_0)$, b) $e^{j\omega_0 t}$, c) $\cos \omega_0 t$.

Solución:

a) Para que la función impulso,

$$F(\omega) = \mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0} \quad (18.1.1)$$

donde se ha aplicado la propiedad de la selección de la función impulso de la ecuación (7.32). Para el caso especial de $t_0 = 0$ se obtiene

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1 \quad (18.1.2)$$

Esto muestra que la magnitud del espectro de la función impulso es constante; es decir, todas las frecuencias se representan igualmente en la función impulso.

b) Se puede encontrar la transformada de Fourier de $e^{j\omega_0 t}$ de dos maneras. Si se hace que

$$F(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$$

entonces se encuentra $f(t)$ utilizando la ecuación (18.9), escribiendo,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega$$

Al usar la propiedad de la selección de la función impulso se obtiene

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$$

Puesto que $F(\omega)$ y $f(t)$ constituyen un par de una transformada de Fourier, así también lo forman $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ y $e^{j\omega_0 t}$,

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (18.1.3)$$

De manera alterna, de la ecuación (18.1.2),

$$\delta(t) = \mathcal{F}^{-1}[1]$$

Utilizando la fórmula de la transformada inversa de Fourier en la ecuación (18.9),

$$\delta(t) = \mathcal{F}^{-1}[1] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 e^{j\omega t} d\omega$$

o sea
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t) \quad (18.1.4)$$

Al intercambiar las variables t y ω da por resultado

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega) \quad (18.1.5)$$

Utilizando este resultado, la transformada de Fourier de la función dada es

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j(\omega_0 - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega_0 - \omega)$$

Puesto que la función impulso es una función par, con $\delta(\omega_0 - \omega) = \delta(\omega - \omega_0)$.

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (18.1.6)$$

Simplemente cambiando el signo de ω_0 se obtiene de inmediato

$$\mathcal{F}[e^{-j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega + \omega_0) \quad (18.1.7)$$

Asimismo, poniendo $\omega_0 = 0$, se tiene

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega) \quad (18.1.8)$$

c) Utilizando el resultado de las ecuaciones (18.1.6) y (18.1.7) se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\cos \omega_0 t] &= \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] + \frac{1}{2}\mathcal{F}[e^{-j\omega_0 t}] \\ &= \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \end{aligned} \quad (18.1.9)$$

La transformada de Fourier de la señal de coseno se muestra en la figura 18.3.

 


Figura 18.3 Transformada de Fourier de $f(t) = \cos \omega_0 t$.

Problema de práctica 18.1

Determine las transformadas de Fourier de las funciones siguientes: a) la función compuesta $g(t) = 4u(t + 1) - 4u(t - 2)$, b) $4\delta(t + 2)$, c) $10 \sin \omega_0 t$.

Respuesta: a) $4(e^{-j\omega} - e^{-j2\omega})/j\omega$, b) $4e^{j2\omega}$, c) $j10\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$.

Ejemplo 18.2

Encuentre la transformada de Fourier de un pulso rectangular único de amplitud τ y altura A , que se muestra en la figura 18.4.

 


Figura 18.4 Un pulso rectangular; para el ejemplo 18.2.

Solución:

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j\omega t} dt = -\frac{A}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{2A}{\omega} \left(\frac{e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}}{2j} \right) \\ &= A\tau \frac{\text{sen } \omega\tau/2}{\omega\tau/2} = A\tau \text{senc } \frac{\omega\tau}{2} \end{aligned}$$

Si se hace que $A = 10$ y $\tau = 2$ como en la figura 17.27 (igual que en la sección 17.6), entonces

$$F(\omega) = 20 \text{senc } \omega$$

cuyo espectro de amplitud se muestra en la figura 18.5. Comparando la figura 18.4 con el espectro de frecuencia de los pulsos rectangulares de la figura 17.28, se puede observar que el espectro de la figura 17.28 es discreto y su envolvente tiene la misma forma que la transformada de Fourier de un solo pulso rectangular.


 


Figura 18.5 Espectro de amplitud del pulso rectangular de la figura 18.4; para el ejemplo 18.2.

 Problema de práctica 18.2

Obtenga la transformada de Fourier de la función de la figura 18.6.



Respuesta: $\frac{20(\cos \omega - 1)}{j\omega}$.

Figura 18.6 Para el problema de práctica 18.2.

Ejemplo 18.3

Obtenga la transformada de Fourier de la función exponencial de “encendido”, que se muestra en la figura 18.7.

Solución: De la figura 18.7,

$$f(t) = e^{-at}u(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

De esta forma,

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \\ &= \frac{-1}{a + j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a + j\omega} \end{aligned}$$

 


Figura 18.7 Para el ejemplo 18.3.

Determine la transformada de Fourier de la función exponencial de “apagado” de la figura 18.8.

Respuesta: $\frac{10}{a - j\omega}$.

Problema de práctica 18.3

 


Figura 18.8 Para el problema de práctica 18.3.

18.3 Propiedades de la transformada de Fourier

Ahora se presentan algunas propiedades de la transformada de Fourier que son útiles para encontrar las transformadas de funciones complicadas, a partir de las transformadas de funciones simples. Para cada propiedad, primero se enunciará y se deducirá, y, después, se ilustrará con algunos ejemplos.

Linealidad

Si $F_1(\omega)$ y $F_2(\omega)$ son las transformadas de Fourier de $f_1(t)$ y $f_2(t)$ respectivamente, entonces

$$\mathcal{F}[a_1f_1(t) + a_2f_2(t)] = a_1F_1(\omega) + a_2F_2(\omega) \tag{18.12}$$

donde a_1 y a_2 son constantes. Esta propiedad simplemente establece que la transformada de Fourier de una combinación lineal de funciones es igual a la combinación lineal de las transformadas de cada una de las funciones individuales. La prueba de la propiedad de la linealidad de la ecuación (18.12) es directa. Por definición,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[a_1f_1(t) + a_2f_2(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} [a_1f_1(t) + a_2f_2(t)]e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} a_1f_1(t)e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} a_2f_2(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= a_1F_1(\omega) + a_2F_2(\omega) \end{aligned} \tag{18.13}$$

Por ejemplo, sen $\omega_0 t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$. Utilizando la propiedad de linealidad,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\text{sen } \omega_0 t] &= \frac{1}{2j}[\mathcal{F}(e^{j\omega_0 t}) - \mathcal{F}(e^{-j\omega_0 t})] \\ &= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \end{aligned} \tag{18.14}$$

Escalamiento temporal

Si $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (18.15)$$

donde a es una constante. La ecuación (18.15) muestra que la expansión temporal ($|a| > 1$) corresponde a la compresión de la frecuencia; o recíprocamente la compresión temporal ($|a| < 1$) implica la expansión de la frecuencia. La prueba de la propiedad de escalamiento temporal procede como sigue:

$$\mathcal{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(at) e^{-j\omega t} dt \quad (18.16)$$

Si se hace que $x = at$, para que $dx = a dt$, entonces,

$$\mathcal{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega x/a} \frac{dx}{a} = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (18.17)$$

Por ejemplo, para el pulso rectangular $p(t)$ en el ejemplo 18.2,

$$\mathcal{F}[p(t)] = A\tau \operatorname{senc} \frac{\omega\tau}{2} \quad (18.18a)$$

Utilizando la ecuación (18.15),

$$\mathcal{F}[p(2t)] = \frac{A\tau}{2} \operatorname{senc} \frac{\omega\tau}{4} \quad (18.18b)$$

Puede ser útil graficar $p(t)$ y $p(2t)$ y sus transformadas de Fourier. Puesto que

$$p(t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (18.19a)$$

entonces, al reemplazar cada t por $2t$, se tiene

$$p(2t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} < 2t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{4} < t < \frac{\tau}{4} \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (18.19b)$$

lo cual muestra que $p(2t)$ es el tiempo comprimido, como se muestra en la figura 18.9b). Para graficar ambas transformadas de Fourier de la ecuación (18.18), recuérdese que la función senc tiene ceros cuando su argumento es $n\pi$, donde n es un entero. De esta forma, para la transformada de $p(t)$ en la ecuación (18.18a), $\omega\tau/2 = 2\pi f\tau/2 = n\pi \rightarrow f = n/\tau$, y para la transformada de $p(2t)$ en la ecuación (18.18b), $\omega\tau/4 = 2\pi f\tau/4 = n\pi \rightarrow f = 2n/\tau$. Las gráficas de las transformadas de Fourier se muestran en la figura 18.9, la cual muestra que la compresión del tiempo corresponde a la expansión de la frecuencia. Intuitivamente, esto es de esperarse, ya que cuando la señal se compacta en el tiempo, se espera que cambie más rápidamente, causando así la existencia de componentes de frecuencia más alta.

Corrimiento en el tiempo

Si $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(\omega) \quad (18.20)$$

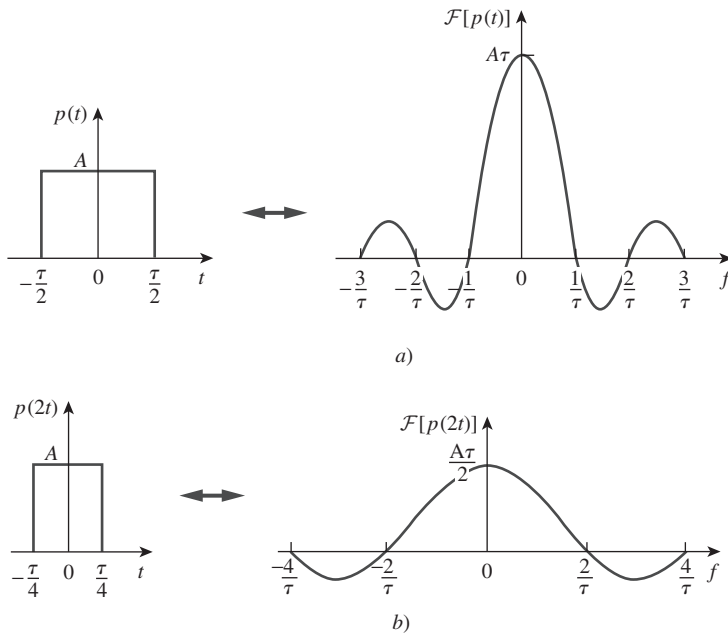


Figura 18.9 Efecto de escalamiento temporal: a) transformada del pulso, b) la reducción de la duración del pulso causa la expansión de las frecuencias.

es decir, un retraso en el dominio temporal corresponde a un cambio de fase en el dominio de frecuencia. Para deducir la propiedad de desplazamiento temporal, se puede observar que

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t_0)e^{-j\omega t} dt \tag{18.21}$$

Si $x = t - t_0$ para que $dx = dt$ y $t = x + t_0$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t - t_0)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega(x+t_0)} dx \\ &= e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega x} dx = e^{-j\omega t_0} F(\omega) \end{aligned} \tag{18.22}$$

De manera similar, $\mathcal{F}[f(t + t_0)] = e^{j\omega t_0} F(\omega)$.

Por ejemplo, a partir del ejemplo 18.3,

$$\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a + j\omega} \tag{18.23}$$

La transformada de $f(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$ es

$$F(\omega) = \mathcal{F}[e^{-(t-2)}u(t-2)] = \frac{e^{-j2\omega}}{1 + j\omega} \tag{18.24}$$

Corrimiento en frecuencia (o modulación de amplitud)

Esta propiedad establece que si $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0) \tag{18.25}$$

lo que significa que en un desplazamiento en frecuencia en el dominio frecuencial agrega un desplazamiento de la fase en la función temporal. Por definición,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = F(\omega - \omega_0)\end{aligned}\quad (18.26)$$

Por ejemplo, $\cos \omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$. Utilizando la propiedad en la ecuación (18.25),

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t) \cos \omega_0 t] &= \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] + \frac{1}{2}\mathcal{F}[f(t)e^{-j\omega_0 t}] \\ &= \frac{1}{2}F(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}F(\omega + \omega_0)\end{aligned}\quad (18.27)$$

Éste es un resultado importante en la modulación donde se desplazan las componentes de frecuencia de una señal. Por ejemplo, si el espectro de amplitud de $f(t)$ es como el que se muestra en la figura 18.10a), entonces el espectro de amplitud de $f(t) \cos \omega_0 t$ será como el que se muestra en la figura 18.10b). Se estudiará la modulación de amplitud en la sección 18.7.1.

 


Figure 18.10 Espectros de amplitud de: a) la señal $f(t)$, b) la señal modulada $f(t) \cos \omega_0 t$.

Diferenciación en el tiempo

Dado que $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega F(\omega) \quad (18.28)$$

En otras palabras, la transformada de la derivada de $f(t)$ se obtiene multiplicando la transformada de $f(t)$ por $j\omega$. Por definición,

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (18.29)$$

Tomando la derivada de ambos lados con respecto a t se obtiene

$$f'(t) = \frac{j\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega = j\omega \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

o sea

$$\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega F(\omega) \quad (18.30)$$

Al aplicar sucesivamente la ecuación (18.30) se obtiene

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (j\omega)^n F(\omega) \quad (18.31)$$

Por ejemplo, si $f(t) = e^{-at}$ entonces

$$f'(t) = -ae^{-at}u(t) + e^{-at}\delta(t) = -af(t) + e^{-at}\delta(t) \quad (18.32)$$

Calculando las transformadas de Fourier del primero y último términos, se obtiene

$$j\omega F(\omega) = -aF(\omega) + 1 \quad \Rightarrow \quad F(\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \quad (18.33)$$

lo cual está de acuerdo con el resultado del ejemplo 18.3.

Integración en el tiempo

Dado que $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t) dt\right] = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega) \quad (18.34)$$

es decir, la transformada de la integral de $f(t)$ se obtiene dividiendo la transformada de $f(t)$ entre $j\omega$ y sumando el resultado el término del impulso que refleja la componente de cd $F(0)$. Uno se podría preguntar: “¿cómo se puede saber que cuando se calcula la transformada de Fourier para la integración en el tiempo, se debe integrar sobre el intervalo $[-\infty, t]$, y no en $[-\infty, \infty]$?”. Cuando se integra sobre $[-\infty, \infty]$, el resultado ya no depende del tiempo, y la transformada de Fourier que al final se obtendrá es la de una constante. Pero cuando se integra sobre $[-\infty, t]$, se obtiene la integral de la función desde un tiempo anterior hasta el tiempo t , así el resultado depende de t y se calcula la transformada de Fourier de esto.

Si ω se sustituye por 0 en la ecuación (18.8),

$$F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt \quad (18.35)$$

lo cual indica que la componente cd es cero cuando la integral de $f(t)$ desaparece durante todo el tiempo. La prueba de la integración en el tiempo en la ecuación (18.34) se dará después, cuando se estudie la propiedad de convolución.

Por ejemplo se sabe que $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$ y que integrar la función impulso origina la función escalón unitario [véase la ecuación (7.39a)]. Aplicando la propiedad en la ecuación (18.34), se obtiene la transformada de Fourier de la función escalón unitario como

$$\mathcal{F}[u(t)] = \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t \delta(t) dt\right] = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \quad (18.36)$$

Inversión en el tiempo

Si $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, entonces

$$\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega) = F^*(\omega) \quad (18.37)$$

donde el asterisco denota el conjugado complejo. Esta propiedad establece que invirtiendo $f(t)$ sobre el eje del tiempo se invierte $F(\omega)$ sobre el eje de la frecuencia. Esto se considera como un caso especial de escalamiento temporal, para el que $a = -1$ en la ecuación (18.15).

Por ejemplo, $1 = u(t) + u(-t)$. De aquí que,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[1] &= \mathcal{F}[u(t)] + \mathcal{F}[u(-t)] \\
 &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \\
 &\quad - \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(-\omega) \\
 &= 2\pi\delta(\omega)
 \end{aligned}$$

Dualidad

Esta propiedad establece que si $F(\omega)$ es la transformada de Fourier de $f(t)$, entonces la transformada de Fourier de $F(t)$ es $2\pi f(-\omega)$; se puede escribir

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega) \quad (18.38)$$

Esto expresa la propiedad de simetría de la transformada de Fourier. Para deducir esta propiedad, recuérdese que

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\text{o sea} \quad 2\pi f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (18.39)$$

Al reemplazar t por $-t$ se obtiene

$$2\pi f(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

Si se intercambian t y ω se obtiene

$$2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}[F(t)] \quad (18.40)$$

Puesto que $f(t)$ es la suma de las señales de las figuras 18.7 y 18.8, $F(\omega)$ es la suma de los resultados del ejemplo 18.3 y el problema de práctica 18.3.

como se esperaba.

Por ejemplo, si $f(t) = e^{-|t|}$ entonces

$$F(\omega) = \frac{2}{\omega^2 + 1} \quad (18.41)$$

Por la propiedad de dualidad, la transformada de Fourier de $F(t) = 2/(t^2 + 1)$ es

$$2\pi f(\omega) = 2\pi e^{-|\omega|} \quad (18.42)$$

La figura 18.11 muestra otro ejemplo de la propiedad de la dualidad. Ilustra el hecho de que si $f(t) = \delta(t)$ así que $F(\omega) = 1$ como en la figura 18.11a), entonces la transformada de Fourier de $F(t) = 1$ es $2\pi f(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ como se muestra en la figura 18.11b).

 


Figura 18.11 Una ilustración típica de la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier: a) transformada de impulso, b) transformada de un nivel unitario de cd.

Convolución

Recuérdese del capítulo 15 que si $x(t)$ es la excitación de entrada a un circuito, con una función impulso de $h(t)$, entonces la respuesta de salida $y(t)$ está dada por la integral de la convolución

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)x(t - \lambda) d\lambda \quad (18.43)$$

Si $X(\omega)$, $H(\omega)$ y $Y(\omega)$ son las transformadas de Fourier de $x(t)$, $h(t)$ y $y(t)$ respectivamente, entonces

$$Y(\omega) = \mathcal{F}[h(t) * x(t)] = H(\omega)X(\omega) \quad (18.44)$$

lo que indica que la convolución en el dominio temporal corresponde a la multiplicación en el dominio de la frecuencia.

Para deducir la propiedad de convolución se calcula la transformada de Fourier de ambos lados de la ecuación (18.43) para obtener

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)x(t - \lambda) d\lambda \right] e^{-j\omega t} dt \quad (18.45)$$

Intercambiando el orden de integración y factorizando $h(\lambda)$ el cual no depende de t , se obtiene

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t - \lambda)e^{-j\omega t} dt \right] d\lambda$$

Para la integral dentro de los corchetes, sea $\tau = t - \lambda$ de modo que $t = \tau + \lambda$ y $dt = d\tau$. Entonces,

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega(\tau+\lambda)} d\tau \right] d\lambda \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)e^{-j\omega\lambda} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau = H(\omega)X(\omega) \end{aligned} \quad (18.46)$$

como se esperaba. Este resultado extiende el método fasorial más allá de lo que se hizo con la serie de Fourier en el capítulo anterior.

Para ilustrar la propiedad de convolución, supóngase que $h(t)$ y $x(t)$ son pulsos rectangulares idénticos, como se muestra en la figura 18.12a) y 18.12b). Recuérdese del ejemplo 18.2 y de la figura 18.5 que las transformadas de Fourier de los pulsos rectangulares son las funciones senc, como se muestra en la figura 18.12c) y 18.12d). Según la propiedad de convolución, el producto de las funciones senc debe proporcionar la convolución de los pulsos rectangulares en el dominio del tiempo. Así, la convolución de los pulsos en la figura 18.12e) y el producto de las funciones senc en la figura 18.12f) forman un par de Fourier.

En vista de la propiedad de dualidad, se espera que si la convolución en el dominio temporal corresponde a la multiplicación en el dominio de frecuencia, entonces la multiplicación en el dominio del tiempo debe tener una correspondencia en el dominio de la frecuencia. Éste es el caso. Si $f(t) = f_1(t)f_2(t)$, entonces

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega) \quad (18.47)$$

o sea

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\lambda)F_2(\omega - \lambda) d\lambda \quad (18.48)$$

La relación importante en la ecuación (18.46) es la razón principal para emplear la transformada de Fourier en el análisis de sistemas lineales.

 


Figura 18.12 Ilustración gráfica de la propiedad de convolución. E.O. Brigham, *The Fast Fourier Transform*. Reproducido con autorización de Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. © 1974, p. 60.

que es la convolución en el dominio de frecuencia. La prueba de la ecuación (18.48) se deduce rápidamente de la propiedad de dualidad en la ecuación (18.38).

Ahora se deducirá la propiedad de integración en el tiempo de la ecuación (18.34). Si se reemplaza $x(t)$ por la función escalón unitario $u(t)$ y $h(t)$ por $f(t)$ en la ecuación (18.43), entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)u(t - \lambda) d\lambda = f(t) * u(t) \quad (18.49)$$

Sin embargo, por la definición de la función escalón unitario,

$$u(t - \lambda) = \begin{cases} 1, & t - \lambda > 0 \\ 0, & t - \lambda < 0 \end{cases}$$

Es posible escribir esto como

$$u(t - \lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda < t \\ 0, & \lambda > t \end{cases}$$

Sustituyendo esto en la ecuación (18.49) hace que el intervalo de integración cambie de $[-\infty, \infty]$ a $[-\infty, t]$ y así la ecuación (18.49) se vuelve,

$$\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda = u(t) * f(t)$$

Calculando la transformada de Fourier en ambos lados se obtiene

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda\right] = U(\omega)F(\omega) \quad (18.50)$$

Sin embargo, de la ecuación (18.36), la transformada de Fourier de la función escalón unitario es

$$U(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

Sustituyendo esto en la ecuación (18.50) se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda\right] &= \left(\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right)F(\omega) \\ &= \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega) \end{aligned} \quad (18.51)$$

que es la propiedad de integración temporal de la ecuación (18.34). Obsérvese que en la ecuación (18.51), $F(\omega)\delta(\omega) = F(0)\delta(\omega)$ puesto que $\delta(\omega)$ no es nula sólo en $\omega = 0$.

 
La tabla 18.1 lista estas propiedades de la transformada de Fourier. La tabla 18.2 presenta los pares de transformada de algunas funciones comunes. Obsérvense las semejanzas entre estas tablas y las tablas 15.1 y 15.2.

TABLA 18.1 Propiedades de la transformada de Fourier.

Propiedad	$f(t)$	$F(\omega)$
Linealidad	$a_1f_1(t) + a_2f_2(t)$	$a_1F_1(\omega) + a_2F_2(\omega)$
Escalamiento	$f(at)$	$\frac{1}{ a }F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Corrimiento en el tiempo	$f(t - a)$	$e^{-j\omega a}F(\omega)$
Corrimiento en frecuencia	$e^{j\omega_0 t}f(t)$	$F(\omega - \omega_0)$
Modulación	$\cos(\omega_0 t)f(t)$	$\frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$
Diferenciación en el tiempo	$\frac{df}{dt}$	$j\omega F(\omega)$
	$\frac{d^n f}{dt^n}$	$(j\omega)^n F(\omega)$
Integración en el tiempo	$\int_{-\infty}^t f(t) dt$	$\frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$
Diferenciación en la frecuencia	$t^n f(t)$	$(j)^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$
Inversión en el tiempo	$f(-t)$	$F(-\omega)$ o $F^*(\omega)$
Dualidad	$F(t)$	$2\pi f(-\omega)$
Convolución en t	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(\omega)F_2(\omega)$
Convolución en ω	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega)$

TABLA 18.2 Pares de transformadas de Fourier.

$f(t)$	$F(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$u(t + \tau) - u(t - \tau)$	$2\frac{\text{sen } \omega\tau}{\omega}$
$ t $	$\frac{-2}{\omega^2}$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\text{sen } \omega_0 t$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$\text{cos } \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
$e^{-at} \text{sen } \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
$e^{-at} \text{cos } \omega_0 t u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$

Ejemplo 18.4**Figura 18.13** La función signo del ejemplo 18.4.

Calcule la transformada de Fourier de las siguientes funciones: a) función signo $\text{sgn}(t)$ que se muestra en la figura 18.13, b) el exponencial de doble lado $e^{-a|t|}$, y c) la función senc $(\text{sen } t)/t$.

Solución:

a) Es posible obtener la transformada de Fourier de la función *signum* de tres maneras.

■ **MÉTODO 1** Se puede escribir la función signo en términos de la función escalón unitario como,

$$\text{sgn}(t) = f(t) = u(t) - u(-t)$$

Sin embargo, de la ecuación (18.36),

$$U(\omega) = \mathcal{F}[u(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

Aplicando esto y la propiedad de cambio de polaridad se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\text{sgn}(t)] &= U(\omega) - U(-\omega) \\ &= \left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right) - \left(\pi\delta(-\omega) + \frac{1}{-j\omega} \right) = \frac{2}{j\omega} \end{aligned}$$

■ **MÉTODO 2** Puesto que $\delta(\omega) = \delta(-\omega)$ se tiene el siguiente método. Otra manera de escribir la función signo en términos de la función escalón unitario es,

$$f(t) = \text{sgn}(t) = -1 + 2u(t)$$

Calculando la transformada de Fourier de cada término se obtiene

$$F(\omega) = -2\pi\delta(\omega) + 2\left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right) = \frac{2}{j\omega}$$

■ **MÉTODO 3** Se puede calcular la derivada de la función signo de la figura 18.13 y obtener,

$$f'(t) = 2\delta(t)$$

Obteniendo la transformada de esto

$$j\omega F(\omega) = 2 \quad \Rightarrow \quad F(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

como se obtuvo previamente

b) La exponencial de doble lado puede expresarse como

$$f(t) = e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) = y(t) + y(-t)$$

donde $y(t) = e^{-at}u(t)$, así que $Y(\omega) = 1/(a + j\omega)$. Aplicando la propiedad de cambio de polaridad,

$$\mathcal{F}[e^{-a|t|}] = Y(\omega) + Y(-\omega) = \left(\frac{1}{a + j\omega} + \frac{1}{a - j\omega}\right) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

c) Del ejemplo 18.2,

$$\mathcal{F}\left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right] = \tau \frac{\text{sen}(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} = \tau \text{senc} \frac{\omega\tau}{2}$$

Fijando el valor de $\tau/2 = 1$ se obtiene

$$\mathcal{F}[u(t + 1) - u(t - 1)] = 2 \frac{\text{sen } \omega}{\omega}$$

Aplicando la propiedad de dualidad,

$$\mathcal{F}\left[2 \frac{\text{sen } t}{t}\right] = 2\pi [U(\omega + 1) - U(\omega - 1)]$$

o sea

$$\mathcal{F}\left[\frac{\text{sen } t}{t}\right] = \pi [U(\omega + 1) - U(\omega - 1)]$$

Determine las transformadas de Fourier de estas funciones: a) función compuerta $g(t) = u(t) - u(t - 1)$, b) $f(t) = te^{-2t}u(t)$, y c) pulso diente de sierra $p(t) = 50t[u(t) - u(t - 2)]$.

Problema de práctica 18.4

Respuesta: a) $(1 - e^{-j\omega}) \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right]$, b) $\frac{1}{(2 + j\omega)^2}$,

c) $\frac{50(e^{-j2\omega} - 1)}{\omega^2} + \frac{100j}{\omega}e^{-j2\omega}$.

Ejemplo 18.5

 


Figura 18.14 Para el ejemplo 18.5.


Calcule la transformada de Fourier de la función de la figura 18.14.

Solución: La transformada de Fourier se encuentra si se utiliza, de manera directa, la ecuación (18.8); sin embargo, es mucho más fácil calcularla utilizando la propiedad de derivación. Se puede expresar la función como

$$f(t) = \begin{cases} 1 + t, & -1 < t < 0 \\ 1 - t, & 0 < t < 1 \end{cases}$$

Su primera derivada se muestra en la figura 18.15a) y está dada por

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -1 < t < 0 \\ -1, & 0 < t < 1 \end{cases}$$

 Figura 18.15 Primera y segunda derivadas de $f(t)$ de la figura 18.14; para el ejemplo 18.5.

Su segunda derivada está en la figura 18.15b) y está dada por

$$f''(t) = \delta(t + 1) - 2\delta(t) + \delta(t - 1)$$

Al obtener la transformada de Fourier en ambos lados,


$$(j\omega)^2 F(\omega) = e^{j\omega} - 2 + e^{-j\omega} = -2 + 2 \cos \omega$$

o sea

$$F(\omega) = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\omega^2}$$

 Problema de práctica 18.5

Determine la transformada de Fourier para la función de la figura 18.16.



Respuesta: $(20 \cos 3\omega - 10 \cos 4\omega - 10 \cos 2\omega)/\omega^2$.

Figura 18.16 Para el problema de práctica 18.5.

Ejemplo 18.6

Obtenga la transformada inversa de Fourier de

$$a) F(\omega) = \frac{10j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 8} \quad b) G(\omega) = \frac{\omega^2 + 21}{\omega^2 + 9}$$

Solución:

a) Para evitar el álgebra compleja, es posible reemplazar $j\omega$ por s por el momento. Utilizando la expansión en fracciones parciales,

$$F(s) = \frac{10s + 4}{s^2 + 6s + 8} = \frac{10s + 4}{(s + 4)(s + 2)} = \frac{A}{s + 4} + \frac{B}{s + 2}$$

$$\text{donde } A = (s + 4)F(s) \Big|_{s=-4} = \frac{10s + 4}{(s + 2)} \Big|_{s=-4} = \frac{-36}{-2} = 18$$

$$B = (s + 2)F(s) \Big|_{s=-2} = \frac{10s + 4}{(s + 4)} \Big|_{s=-2} = \frac{-16}{2} = -8$$

Sustituyendo $A = 18$ y $B = -8$ en $F(s)$ y s por $j\omega$, se obtiene

$$F(j\omega) = \frac{18}{j\omega + 4} + \frac{-8}{j\omega + 2}$$

Con la ayuda de la tabla 18.2, se obtiene la transformada inversa como

$$f(t) = (18e^{-4t} - 8e^{-2t})u(t)$$

b) Se efectúa la simplificación de $G(\omega)$ como

$$G(\omega) = \frac{\omega^2 + 21}{\omega^2 + 9} = 1 + \frac{12}{\omega^2 + 9}$$

Con la ayuda de la tabla 18.2, la transformada inversa se obtiene como

$$g(t) = \delta(t) + 2e^{-3|t|}$$

Encuentre la transformada inversa de Fourier de:

$$a) H(\omega) = \frac{6(3 + j2\omega)}{(1 + j\omega)(4 + j\omega)(2 + j\omega)}$$

$$b) Y(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} + \frac{2(1 + j\omega)}{(1 + j\omega)^2 + 16}$$

Respuesta: a) $h(t) = (2e^{-t} + 3e^{-2t} - 5e^{-4t})u(t)$, b) $y(t) = (1 + 2e^{-t} \cos 4t)u(t)$.

Problema de práctica 18.6

18.4 Aplicaciones en circuitos

La transformada de Fourier generaliza la técnica fasorial a las funciones no periódicas. Por consiguiente, se aplican transformadas de Fourier a circuitos con excitaciones no senoidales, exactamente de la misma manera que se aplican las técnicas fasoriales a los circuitos con excitaciones senoidales. Así, la ley de Ohm aún es válida:

$$V(\omega) = Z(\omega)I(\omega) \quad (18.52)$$

donde $V(\omega)$ e $I(\omega)$ son las transformadas de Fourier de la tensión y la corriente, y $Z(\omega)$ es la impedancia. Se obtienen las mismas expresiones para las impedancias de los resistores, los inductores y los capacitores como en el análisis fasorial, es decir,

$$\begin{array}{l} R \Rightarrow R \\ L \Rightarrow j\omega L \\ C \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} \end{array} \quad (18.53)$$

Una vez que se transforman las funciones de los elementos del circuito en el dominio de frecuencia y que se toman las transformadas de Fourier de las excitaciones, es posible utilizar las técnicas de circuitos como la división de tensión, la transformación de fuente, el análisis por malla, el análisis nodal o el teorema de Thevenin, para encontrar la

 


Figura 18.17 Relación entrada-salida de un circuito en el dominio de la frecuencia.

respuesta desconocida (la corriente o la tensión). Por último, se determina la transformada inversa para obtener la respuesta en el dominio del tiempo.

Aunque el método de la transformada de Fourier produce una respuesta que existe para $-\infty < t < \infty$, la transformada de Fourier no puede manejar circuitos con condiciones iniciales.

La función de transferencia se define de nuevo como la razón entre la respuesta de salida $Y(\omega)$ y la excitación de entrada $X(\omega)$; o sea,

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \quad (18.54)$$

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) \quad (18.55)$$

Una relación entrada-salida en el dominio de frecuencia se presenta en la figura 18.17. La ecuación (18.55) muestra que si se conoce la función de transferencia y la entrada, es posible encontrar rápidamente la salida. La relación expresada en la ecuación (18.54) es la razón principal del uso de la transformada de Fourier en el análisis de circuitos. Obsérvese que $H(\omega)$ es idéntica a $H(s)$ con $s = j\omega$. Asimismo, si la entrada es una función impulso [es decir, $x(t) = \delta(t)$] entonces, $X(\omega) = 1$, de tal forma que la respuesta es

$$Y(\omega) = H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)] \quad (18.56)$$

lo cual indica que $H(\omega)$ es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso $h(t)$.

Ejemplo 18.7

 


Figura 18.18 Para el ejemplo 18.7.

Calcule $v_o(t)$ en el circuito de la figura 18.18 para $v_i(t) = 2e^{-3t}u(t)$.

Solución: La transformada de Fourier de la tensión de entrada es

$$V_i(\omega) = \frac{2}{3 + j\omega}$$

y la función de transferencia obtenida por el divisor de tensión es

$$H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{1/j\omega}{2 + 1/j\omega} = \frac{1}{1 + j2\omega}$$

$$\text{De esta manera, } V_o(\omega) = V_i(\omega)H(\omega) = \frac{2}{(3 + j\omega)(1 + j2\omega)}$$


$$\text{o sea } V_o(\omega) = \frac{1}{(3 + j\omega)(0.5 + j\omega)}$$

$$\text{Por fracciones parciales, } V_o(\omega) = \frac{-0.4}{3 + j\omega} + \frac{0.4}{0.5 + j\omega}$$

Al calcular la transformada inversa de Fourier, se obtiene

$$v_o(t) = 0.4(e^{-0.5t} - e^{-3t})u(t)$$

Problema de práctica 18.7

 

Determine $v_o(t)$ en la figura 18.19 si $v_i(t) = 5\text{sgn}(t) = -5 + 10u(t)$ V.

Respuesta: $-5 + 10(1 - e^{-4t})u(t)$ V.

Figura 18.19 Para el problema de práctica 18.7.

Utilizando el método de la transformada de Fourier, encuentre $i_o(t)$ en la figura 18.20 cuando $i_s(t) = 10 \text{ sen } 2t \text{ A}$.

Solución: Por la división de corriente,

$$H(\omega) = \frac{I_o(\omega)}{I_s(\omega)} = \frac{2}{2 + 4 + 2/j\omega} = \frac{j\omega}{1 + j\omega 3}$$

Si $i_s(t) = 10 \text{ sen } 2t$ entonces

$$I_s(\omega) = j\pi 10[\delta(\omega + 2) - \delta(\omega - 2)]$$

De esta forma,

$$I_o(\omega) = H(\omega)I_s(\omega) = \frac{10\pi\omega[\delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 2)]}{1 + j\omega 3}$$

La transformada inversa de Fourier de $i_o(\omega)$ no puede determinarse utilizando la tabla 18.2. Por lo tanto, se recurre a la fórmula de la transformada inversa de Fourier de la ecuación (18.9) y se escribe

$$i_o(t) = \mathcal{F}^{-1}[I_o(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{10\pi\omega[\delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 2)]}{1 + j\omega 3} e^{j\omega t} d\omega$$

Se aplica la propiedad de selección de la función impulso, es decir

$$\delta(\omega - \omega_0)f(\omega) = f(\omega_0)$$

o sea

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0)f(\omega) d\omega = f(\omega_0)$$

y se obtiene

$$\begin{aligned} i_o(t) &= \frac{10\pi}{2\pi} \left[\frac{2}{1 + j6} e^{j2t} - \frac{-2}{1 - j6} e^{-j2t} \right] \\ &= 10 \left[\frac{e^{j2t}}{6.082 e^{j80.54^\circ}} + \frac{e^{-j2t}}{6.082 e^{-j80.54^\circ}} \right] \\ &= 1.644 [e^{j(2t-80.54^\circ)} + e^{-j(2t-80.54^\circ)}] \\ &= 3.288 \cos(2t - 80.54^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

Encuentre la corriente $i_o(t)$ en el circuito de la figura 18.21, dado que $i_s(t) = 20 \cos 4t \text{ A}$.

Respuesta: $11.8 \cos(4t + 26.57^\circ) \text{ A}$.

Ejemplo 18.8

 


Figura 18.20 Para el ejemplo 18.8.

18.5 Teorema de Parseval

El teorema de Parseval demuestra un uso práctico de la transformada de Fourier. Relaciona la energía contenida en una señal con la transformada de Fourier de la señal. Si $p(t)$ es la potencia asociada con la señal, la energía llevada por la señal es

$$W = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt \quad (18.57)$$

Para poder comparar el contenido de energía de las señales de corriente y de tensión es conveniente utilizar una resistencia de 1Ω como la base para el cálculo de la energía.

Problema de práctica 18.8

 


Figura 18.21 Para el problema de práctica 18.8.

Para un resistor de 1Ω , $p(t) = v^2(t) = i^2(t) = f^2(t)$, donde $f(t)$ simboliza la tensión o la corriente. La energía entregada al resistor de 1Ω es:

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt \quad (18.58)$$

El teorema de Parseval enuncia que esta misma energía puede calcularse en el dominio de frecuencia como:

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \quad (18.59)$$

El **teorema de Parseval** establece que la energía total entregada a un resistor de 1Ω es igual al área total bajo el cuadrado de $f(t)$ o $1/2\pi$ veces el área total bajo el cuadrado de la magnitud de la transformada de Fourier de $f(t)$.

De hecho, $|F(\omega)|^2$ es a veces conocida como la densidad espectral de energía de la señal $f(t)$.

El teorema de Parseval relaciona la energía asociada a una señal con su transformada de Fourier. Proporciona el significado físico de $F(\omega)$ es decir, $|F(\omega)|^2$ es una medida de densidad de energía (en joules por hertz) que corresponden a $f(t)$.

Para obtener la ecuación (18.59) se comienza con la ecuación (18.58) y se sustituye la ecuación (18.9) por una de las $f(t)$. Se obtiene

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt \quad (18.60)$$

La función $f(t)$ se mueve dentro de la integral en los corchetes, puesto que la integral no involucra al tiempo:

$$W_{1\Omega} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) F(\omega) e^{j\omega t} d\omega dt \quad (18.61)$$

Invirtiendo el orden de integración,

$$\begin{aligned} W_{1\Omega} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(-\omega)t} dt \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) F(-\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) F^*(\omega) d\omega \end{aligned} \quad (18.62)$$

Sin embargo, si $z = x + jy$, $zz^* = (x + jy)(x - jy) = x^2 + y^2 = |z|^2$. De aquí que

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \quad (18.63)$$

como se esperaba. La ecuación (18.63) indica que la energía que lleva una señal se calcula al integrar el cuadrado de $f(t)$ en el dominio temporal, o $1/2\pi$ veces el cuadrado de $F(\omega)$ en el dominio de frecuencia.

Puesto que $|F(\omega)|^2$ es una función par, se puede integrar de 0 a ∞ y duplicar el resultado; esto es,

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \quad (18.64)$$

También es posible calcular la energía en cualquier banda de frecuencia $\omega_1 < \omega < \omega_2$ como

$$W_{1\Omega} = \frac{1}{\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} |F(\omega)|^2 d\omega \quad (18.65)$$

Obsérvese que el teorema de Parseval, como se enuncia aquí, se aplica a funciones no periódicas. Dicho teorema se presentó en las secciones 17.5 y 17.6 para las funciones periódicas. Como es evidente en la ecuación (18.63), el teorema de Parseval establece que la energía asociada con una señal no periódica se extiende sobre todo el espectro de frecuencias, mientras que la energía de una señal periódica se concentra en las frecuencias de sus componentes armónicas.

La tensión de un resistor de 10Ω es $v(t) = 5e^{-3t}u(t)$ V. Encuentre la energía total disipada en el resistor.

Ejemplo 18.9

Solución:

1. **Definir.** El problema está bien definido y su enunciado es claro.
2. **Presentar.** Se proporciona la tensión en la resistencia en todo momento y se pide encontrar la energía disipada en la resistencia. Se puede observar que la tensión es cero en todo tiempo menor a cero. Por lo tanto, solamente es necesario considerar el tiempo de cero hasta infinito.
3. **Alternativas.** Existen, básicamente, dos formas de encontrar la respuesta. La primera sería calcular la respuesta en el dominio del tiempo. Se utilizará el segundo método para encontrar la respuesta usando el análisis de Fourier.
4. **Intentar.** En el dominio del tiempo,

$$\begin{aligned} W_{10\Omega} &= 0.1 \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = 0.1 \int_0^{\infty} 25e^{-6t} dt \\ &= 2.5 \left. \frac{e^{-6t}}{-6} \right|_0^{\infty} = \frac{2.5}{6} = \mathbf{416.7 \text{ mJ}} \end{aligned}$$

5. **Evaluar.** En el dominio de frecuencia,

$$F(\omega) = V(\omega) = \frac{5}{3 + j\omega}$$

de tal forma que

$$|F(\omega)|^2 = F(\omega)F(\omega)^* = \frac{25}{9 + \omega^2}$$

De aquí que la energía disipada es

$$\begin{aligned} W_{10\Omega} &= \frac{0.1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{0.1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{25}{9 + \omega^2} d\omega \\ &= \frac{2.5}{\pi} \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{\omega}{3} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{2.5}{\pi} \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{2.5}{6} = \mathbf{416.7 \text{ mJ}} \end{aligned}$$

6. **¿Satisfactorio?** Se ha resuelto el problema de manera satisfactoria y se pueden presentar los resultados como su solución.

a) Calcule la energía total absorbida por una resistencia de 1Ω , con $i(t) = e^{-2|t|}$ A en el dominio temporal. b) Repita a) en el dominio frecuencial.

Problema de práctica 18.9

Respuesta: a) 50 J, b) 50 J.

Calcule la fracción de la energía total disipada por un resistor de 1Ω , en la banda de frecuencia $-10 < \omega < 10$ rad/s, cuando la tensión en ella es $v(t) = e^{-2t}u(t)$.

Ejemplo 18.10

Solución: Dado que $f(t) = v(t) = e^{-2t}u(t)$, entonces

$$F(\omega) = \frac{1}{2 + j\omega} \quad \Rightarrow \quad |F(\omega)|^2 = \frac{1}{4 + \omega^2}$$

La energía total disipada por el resistor es

$$\begin{aligned} W_{1\Omega} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{d\omega}{4 + \omega^2} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\omega}{2} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2} = 0.25 \text{ J} \end{aligned}$$

La energía en las frecuencias $-10 < \omega < 10$ rad/s es

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{\pi} \int_0^{10} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{10} \frac{d\omega}{4 + \omega^2} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\omega}{2} \Big|_0^{10} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \tan^{-1} 5 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{78.69^\circ}{180^\circ} \pi \right) = 0.218 \text{ J} \end{aligned}$$

Su porcentaje con respecto a la energía total es

$$\frac{W}{W_{1\Omega}} = \frac{0.218}{0.25} = 87.4\%$$

Problema de práctica 18.10

Una resistencia de 2Ω tiene $i(t) = 2e^{-t}u(t)$ A. ¿Qué porcentaje de energía total está en la banda de frecuencia $-4 < \omega < 4$ rad/s)?

Respuesta: 84.4 por ciento.

18.6 Comparación de las transformadas de Fourier y de Laplace

Vale la pena dedicar algunos momentos para comparar las transformadas de Laplace y de Fourier. Deben observarse algunas similitudes y diferencias:

1. La transformada de Laplace que se definió en el capítulo 15 es unilateral en el sentido de que se integra entre $0 < t < \infty$, siendo útil sólo para las funciones con tiempo positivo, $f(t)$, $t > 0$. La transformada de Fourier se aplica a funciones definidas para cualquier tiempo.
2. Para una función $f(t)$ que no es cero para el tiempo positivo solo (es decir, $f(t) = 0$, $t < 0$) y $\int_0^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, las dos transformadas están relacionadas mediante

$$F(\omega) = F(s) \Big|_{s=j\omega} \quad (18.66)$$

Esta ecuación también muestra que la transformada de Fourier se considera como un caso especial de la transformada de Laplace con $s = j\omega$. Recuérdese que $s = \sigma + j\omega$. Por consiguiente, la ecuación (18.66) muestra que la transformada de Laplace está definida en todo el plano s , mientras que la transformada de Fourier se restringe al eje $j\omega$. Véase la figura 15.1.

3. La transformada de Laplace se aplica en un universo de funciones mayor que la de Fourier. Por ejemplo la función $tu(t)$ tiene una transformada de Laplace pero ninguna transformada de Fourier. Sin embargo, la transformada de Fourier existe para señales que no son físicamente realizables y no tienen ninguna transformada de Laplace.

En otras palabras, si todos los polos de $F(s)$ se ubican en el lado izquierdo del plano s , entonces se obtiene la transformada de Fourier $F(\omega)$ a partir de la correspondiente transformada de Laplace $F(s)$ reemplazando meramente s por $j\omega$. Observe que éste no es el caso, por ejemplo, para $u(t)$ o $\cos at u(t)$.

4. La transformada de Laplace es más apropiada para el análisis de problemas transitorios que involucran condiciones iniciales, puesto que permite la inclusión de las condiciones iniciales, mientras que la de Fourier no lo hace. La transformada de Fourier es especialmente útil para los problemas en el estado estable.
5. La transformada de Fourier proporciona un mayor conocimiento de las características de frecuencia de las señales del que se obtiene con la transformada de Laplace.

Algunas de las similitudes y diferencias se observan comparando las tablas 15.1 y 15.2 con las tablas 18.1 y 18.2.

18.7 † Aplicaciones

Además de su utilidad para el análisis de circuitos, la transformada de Fourier se usa extensivamente en una variedad de campos, como la óptica, la espectroscopia, la acústica, las ciencias de la computación y la energía eléctrica. En esta última, se aplica en los sistemas de comunicaciones y procesamiento de señales, donde la respuesta en frecuencia y los espectros de frecuencia son vitales. Aquí se consideran dos aplicaciones simples: la modulación de amplitud (AM) y el muestreo.

18.7.1 Modulación de amplitud

La radiación electromagnética o la transmisión de información a través del espacio se han vuelto una parte indispensable de una sociedad tecnológica moderna. Sin embargo, la transmisión a través del espacio es eficaz y económica sólo en altas frecuencias (arriba de los 20 kHz). Transmitir señales inteligentes como el habla y la música contenidas en intervalos de baja frecuencia de 50 Hz a 20 kHz es caro; requiere una gran cantidad de potencia y grandes antenas. Un método común para transmitir información de audio de baja frecuencia es por medio de una señal de alta frecuencia, llamada *portadora*, que se controla de alguna forma para que corresponda a la información de audio. Tres características (amplitud, frecuencia, o fase) de una portadora se controlan para permitirle llevar a la señal inteligente, llamada *señal modulante*. Aquí sólo se considera el control de la amplitud de la portadora. Esto se conoce como *modulación de amplitud*.

La **modulación de amplitud** (AM) es un proceso mediante el cual la amplitud de la portadora se controla por la señal modulante.

La AM se utiliza en las bandas de radio comercial y en la porción de video de la televisión comercial.

Supóngase que la información de audio como la voz o la música (o la señal de modulación en general) que se transmite es $m(t) = V_m \cos \omega_m t$, mientras que la portadora de alta frecuencia es $c(t) = V_c \cos \omega_c t$, donde $\omega_c \gg \omega_m$. Entonces, una señal de AM $f(t)$ está dada por

$$f(t) = V_c [1 + m(t)] \cos \omega_c t \quad (18.67)$$

La figura 18.22 ilustra la señal de modulación $m(t)$, la portadora $c(t)$ y la señal AM $f(t)$. Es posible usar el resultado de la ecuación (18.27) junto con la transformada de Fourier de la función coseno (véase el ejemplo 18.1 o la tabla 18.1) para determinar el espectro de la señal de AM:

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}[V_c \cos \omega_c t] + \mathcal{F}[V_c m(t) \cos \omega_c t] \\ &= V_c \pi [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] \\ &\quad + \frac{V_c}{2} [M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)] \end{aligned} \quad (18.68)$$

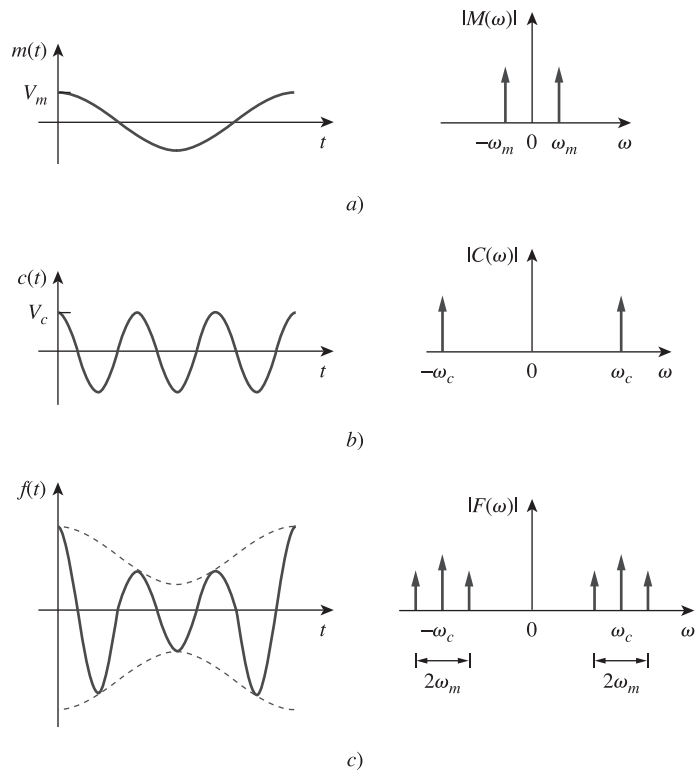


Figura 18.22 Muestreo en el dominio temporal y despliegue de la frecuencia de: a) la señal de modulación, b) la señal portadora, c) la señal de AM.

 


Figura 18.23 Espectro de frecuencia de la señal de AM.

donde $M(\omega)$ es la transformada de Fourier de la señal de modulación $m(t)$. En la figura 18.23 se muestra el espectro de frecuencia de la señal de AM. La figura 18.23 indica que la señal de AM consiste en la portadora y en otras dos senoideas. La senoidea con frecuencia $\omega_c - \omega_m$ se conoce como *banda lateral inferior*, mientras que el de frecuencia $\omega_c + \omega_m$ se conoce como *banda lateral superior*.

Obsérvese que se ha supuesto que la señal de modulación es senoidal para facilitar el análisis. En la vida real $m(t)$ es una señal de banda limitada no senoidal; su espectro de frecuencia está dentro del intervalo entre 0 y $\omega_u = 2\pi f_u$ (es decir, la señal tiene un límite de frecuencia superior). Usualmente, $f_u = 5$ kHz para el radio de AM. Si el espectro de frecuencia de la señal de modulación es como la figura 18.24a), entonces el espectro de frecuencia de la señal de AM se muestra en la figura 18.24b). Así, para evitar cualquier interferencia, las portadoras para las estaciones de radio de AM están espaciadas por 10 kHz.

En el extremo receptor de la transmisión, la información de audio se recupera de la portadora modulada mediante un proceso conocido como *demodulación*.

 


Figura 18.24 Espectro de frecuencia de: a) la señal de modulación, b) la señal de AM.

Ejemplo 18.11

Una señal de música tiene componentes de frecuencia desde 15 Hz hasta 30 kHz. Si esta señal pudiera utilizarse para modular la amplitud de una portadora de 1.2 MHz, encuentre el rango de frecuencia para las bandas laterales inferior y superior.

Solución: La banda lateral inferior es la diferencia de las frecuencias de las señales portadora y de modulación. Incluirá las frecuencias de

$$1\,200\,000 - 30\,000 \text{ Hz} - 1\,170\,000 \text{ Hz}$$

a $1\,200\,000 - 15 \text{ Hz} - 1\,199\,985 \text{ Hz}$

La banda lateral superior es la suma de las frecuencias de las señales portadora y de modulación. Incluirá las frecuencias de

$$1\,200\,000 + 15 \text{ Hz} - 1\,200\,015 \text{ Hz}$$

a $1\,200\,000 + 30\,000 \text{ Hz} = 1\,230\,000 \text{ Hz}$

Si una portadora de 2 MHz está modulada por una señal inteligente 4 kHz, determine las frecuencias de las tres componentes de la señal de AM que resulta

Respuesta: 2 004 000 Hz, 2 000 000 Hz, 1 996 000 Hz.

Problema de práctica 18.11

18.7.2 Muestreo

En los sistemas analógicos, las señales se procesan en su totalidad. Sin embargo, en los sistemas digitales modernos se requieren sólo muestreos de señales para procesar. Esto es posible como resultado del teorema del muestreo dado en la sección 17.8.1. El muestreo se hace utilizando un tren de pulsos o impulsos. Aquí se utilizará el muestreo de impulsos.

Considérese la señal continua $g(t)$ mostrada en la figura 18.25a). Ésta puede multiplicarse por el tren de impulsos $\delta(t - nT_s)$ que se muestra en la figura 18.25b), donde T_s es el *intervalo de muestreo* donde $f_s = 1/T_s$, es la *frecuencia de muestreo* o la *tasa de muestreo*. La señal muestreada $g_s(t)$ es, por consiguiente,

$$g_s(t) = g(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nT_s) \delta(t - nT_s) \quad (18.69)$$

Su transformada de Fourier es,

$$G_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nT_s) \mathcal{F}[\delta(t - nT_s)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \quad (18.70)$$

Puede demostrarse que,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nT_s) e^{-jn\omega T_s} = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(\omega + n\omega_s) \quad (18.71)$$

donde $\omega_s = 2\pi/T_s$. Así, la ecuación (18.70) se convierte en

$$G_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(\omega + n\omega_s) \quad (18.72)$$

Esto demuestra que la transformada de Fourier $G_s(\omega)$ de la señal de muestreo es una suma de translaciones de la transformada de Fourier de la señal original, a una razón de $1/T_s$.

Para asegurar la recuperación óptima de la señal original, ¿cuál debe ser el intervalo de muestreo? Esta pregunta fundamental en el muestreo se responde mediante una parte equivalente del teorema de muestreo:

Una señal limitada en ancho de banda, sin componentes de frecuencia mayores que W hertz, puede recuperarse completamente a partir de muestras tomadas con una frecuencia al menos dos veces superior que $2W$ muestras por segundo.

 


Figura 18.25 a) Señal continua (analógica) para ser muestreada, b) tren de impulsos, c) señal muestreada (digital).

En otras palabras, para una señal con amplitud de banda de W hertz, no hay pérdida de información o superposición, si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal de modulación. Por lo tanto,

$$\frac{1}{T_s} = f_s \geq 2W \quad (18.73)$$

La frecuencia de muestreo $f_s = 2W$ se conoce como *frecuencia* o *razón de Nyquist* y $1/f_s$ es el *intervalo de Nyquist*.

Ejemplo 18.12

Una señal telefónica con una frecuencia de corte de 5 kHz se muestrea a una tasa de 60% más alta que la mínima frecuencia permitida. Encuentre la velocidad de muestreo.

Solución: La velocidad mínima de muestreo es la razón de Nyquist $= 2W = 2 \times 5 = 10$ kHz. De esta forma,

$$f_s = 1.60 \times 2W = 16 \text{ kHz}$$

Problema de práctica 18.12

Una señal de audio limitada en ancho de banda a 12.5 kHz se digitaliza en muestras de 8 bits. ¿Cuál es el máximo periodo de muestreo que debe usarse para asegurar la recuperación completa?

Respuesta: 40 μ s.

18.8 Resumen

1. La transformada de Fourier convierte una función no periódica $f(t)$ en una transformada $F(\omega)$, donde

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

2. La transformada inversa de Fourier de $F(\omega)$ es

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

3. Las propiedades importantes de la transformada de Fourier y sus parejas se resumen en las tablas 18.1 y 18.2, respectivamente.
4. El uso del método de la transformada de Fourier para analizar el circuito involucra determinar la transformada de Fourier de la excitación, mediante la transformación del elemento del circuito al dominio de frecuencia, resolviendo la respuesta desconocida y transformando la respuesta al dominio del tiempo utilizando la transformada inversa de Fourier.
5. Si $H(\omega)$ es la función de transferencia de una red, entonces $H(\omega)$ es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de la red; es decir

$$H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$$

La salida $V_o(\omega)$ de la red se obtiene de la entrada $V_i(\omega)$ usando

$$V_o(\omega) = H(\omega)V_i(\omega)$$

6. El teorema de Parseval nos da la relación de energía entre una función $f(t)$ y su transformada de Fourier $F(\omega)$. La energía sobre 1Ω es

$$W_{1\Omega} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

El teorema es útil para el cálculo de la energía contenida por una señal en el dominio temporal, o en el dominio de frecuencia.

7. Las aplicaciones típicas de la transformada de Fourier se encuentran en la modulación de amplitud (AM) y en el muestreo. Para la aplicación en la AM, una manera de determinar las bandas laterales en una onda de amplitud modulada se deriva de la propiedad de modulación de la transformada de Fourier. Para la aplicación del muestreo, se puede observar que no se pierde información en el muestreo (lo cual se requiere en la transmisión digital) si la frecuencia de muestreo es por lo menos igual al doble de la tasa de Nyquist.

Preguntas de repaso

- 18.1** ¿Cuál de estas funciones no tiene una transformada de Fourier?

- a) $e^t u(-t)$ b) $te^{-3t} u(t)$
c) $1/t$ d) $|t|u(t)$

- 18.2** La transformada de Fourier de e^{j2t} es:

- a) $\frac{1}{2 + j\omega}$ b) $\frac{1}{-2 + j\omega}$
c) $2\pi\delta(\omega - 2)$ d) $2\pi\delta(\omega + 2)$

18.3 La transformada inversa de Fourier de $\frac{e^{-j\omega}}{2 + j\omega}$ es

- a) e^{-2t} b) $e^{-2t}u(t - 1)$
 c) $e^{-2(t-1)}$ d) $e^{-2(t-1)}u(t - 1)$

18.4 La transformada inversa de Fourier de $\delta(\omega)$ es:

- a) $\delta(t)$ b) $u(t)$ c) 1 d) $1/2\pi$

18.5 La transformada inversa de Fourier de $j\omega$ es:

- a) $\delta'(t)$ b) $u'(t)$
 c) $1/t$ d) indefinida

18.6 La evaluación de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{10\delta(\omega)}{4 + \omega^2} d\omega$ da:

- a) 0 b) 2 c) 2.5 d) ∞

18.7 La integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{10\delta(\omega - 1)}{4 + \omega^2} d\omega$ da como resultado:

- a) 0 b) 2 c) 2.5 d) ∞

18.8 La corriente a través de un capacitor inicialmente descargado de 1 F es $\delta(t)$. La tensión a través del capacitor es:

- a) $u(t)$ V b) $-1/2 + u(t)$ V
 c) $e^{-t}u(t)$ V d) $\delta(t)$ V

18.9 Un escalón unitario de corriente atraviesa una inductancia de 1 H. La tensión a través del inductor es:

- a) $u(t)$ V b) $\text{sgn}(t)$ V
 c) $e^{-t}u(t)$ V d) $\delta(t)$ V

18.10 El teorema de Parseval es sólo para funciones no periódicas.

- a) Cierto b) Falso

Respuestas: 18.1c, 18.2c, 18.3d, 18.4d, 18.5a, 18.6c, 18.7b, 18.8a, 18.9d, 18.10b.

Problemas

† Secciones 18.2 y 18.3 Transformada de Fourier y sus propiedades

18.1 Obtenga la transformada de Fourier de la función de la figura 18.26.

 


Figura 18.26 Para el problema 18.1.

18.2 Use la figura 18.27 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor la transformada de Fourier dada una forma de onda.

 


Figura 18.27 Para el problema 18.2.

18.3 Calcule la transformada de Fourier para la señal de la figura 18.28.

 


Figura 18.28 Para el problema 18.3.

18.4 Encuentre la transformada de Fourier de la onda que se muestra en la figura 18.29.

 


Figura 18.29 Para el problema 18.4.

† Se han marcado (con el ícono de MATLAB) los problemas donde se solicita al estudiante encontrar la transformada de Fourier de una onda. Esto se hace debido a que se puede utilizar MATLAB para graficar los resultados a manera de verificación.

18.5 Obtenga la transformada de Fourier de la señal que se muestra en la figura 18.30.



 


Figura 18.30 Para el problema 18.5.


 



Figura 18.33 Para el problema 18.8.

18.9 Determine las transformadas de Fourier de las señales de la figura 18.34.

ML

 

a)

 


b)

Figura 18.34 Para el problema 18.9.

18.10 Obtenga las transformadas de Fourier de las señales que se muestran en la figura 18.35.

ML

 


a)

b)

Figura 18.35 Para el problema 18.10.

18.11 Encuentre la transformada de Fourier del “pulso senoidal” que se muestra en la figura 18.36.

ML

 

a)


 


Figura 18.36 Para el problema 18.11.

18.6 Calcule las transformadas de Fourier de ambas funciones de la figura 18.31.

ML

 


a)

b)

Figura 18.31 Para el problema 18.6.

18.7 Encuentre las transformadas de Fourier de las señales de la figura 18.32.

ML

 

a)

b)

Figura 18.32 Para el problema 18.7.

18.12 Determine la transformada de Fourier de las señales siguientes:

a) $f_1(t) = e^{-3t} \text{sen}(10t)u(t)$

b) $f_2(t) = e^{-4t} \text{cos}(10t)u(t)$

18.13 Encuentre la transformada de Fourier de las señales siguientes:

a) $f(t) = \text{cos}(at - \pi/3), \quad -\infty < t < \infty$

b) $g(t) = u(t + 1) \text{sen} \pi t, \quad -\infty < t < \infty$

c) $h(t) = (1 + A \text{sen} at) \text{cos} bt, \quad -\infty < t < \infty,$

donde A, a y b son constantes

d) $i(t) = 1 - t, \quad 0 < t < 4$

18.14 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la transformada de Fourier de diversas funciones que varían con el tiempo (haga tres por lo menos).



18.15 Encuentre las transformadas de Fourier de las funciones siguientes:

a) $f(t) = \delta(t + 3) - \delta(t - 3)$

b) $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} 2\delta(t - 1) dt$

c) $f(t) = \delta(3t) - \delta'(2t)$

***18.16** Determine las transformadas de Fourier de estas funciones:

a) $f(t) = 4/t^2$ b) $g(t) = 8/(4 + t^2)$

18.17 Encuentre las transformadas de Fourier de:

a) $\text{cos} 2tu(t)$ b) $\text{sen} 10tu(t)$

18.18 Dada $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, demuestre los resultados siguientes, utilizando la definición de transformada de Fourier:

a) $\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(\omega)$

b) $\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = j\omega F(\omega)$

c) $\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega)$

d) $\mathcal{F}[tf(t)] = j\frac{d}{d\omega} F(\omega)$

18.19 Encuentre la transformada de Fourier de

$$f(t) = \text{cos} 2\pi t [u(t) - u(t - 1)]$$

18.20 a) Demuestre que una señal periódica con serie exponencial de Fourier



$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

tiene la transformada de Fourier

$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$.

b) Encuentre la transformada de Fourier de la señal de la figura 18.37.

 


Figura 18.37 Para el problema 18.20b).

18.21 Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\text{sen} a\omega}{a\omega}\right)^2 d\omega = \frac{\pi}{a}$$

Sugerencia: Aplique el hecho de que

$$\mathcal{F}[u(t + a) - u(t - a)] = 2a \left(\frac{\text{sen} a\omega}{a\omega}\right).$$

18.22 Demuestre que si $F(\omega)$ es la transformada de Fourier de $f(t)$,

$$\mathcal{F}[f(t) \text{sen} \omega_0 t] = \frac{j}{2} [F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0)]$$

18.23 Si la transformada de Fourier de $f(t)$ es

$$F(\omega) = \frac{10}{(2 + j\omega)(5 + j\omega)}$$

determine las transformadas de lo siguiente:

a) $f(-3t)$ b) $f(2t - 1)$ c) $f(t) \text{cos} 2t$

d) $\frac{d}{dt} f(t)$ e) $\int_{-\infty}^t f(t) dt$

18.24 Dado que $\mathcal{F}[f(t)] = (j/\omega)(e^{-j\omega} - 1)$, encuentre las transformadas de Fourier de:

a) $x(t) = f(t) + 3$ b) $y(t) = f(t - 2)$

c) $h(t) = f'(t)$

d) $g(t) = 4f\left(\frac{2}{3}t\right) + 10f\left(\frac{5}{3}t\right)$

18.25 Obtenga la transformada inversa de Fourier de las señales siguientes:

a) $G(\omega) = \frac{5}{j\omega - 2}$

b) $H(\omega) = \frac{12}{\omega^2 + 4}$

c) $X(\omega) = \frac{10}{(j\omega - 1)(j\omega - 2)}$

18.26 Determine la transformada inversa de Fourier de lo siguiente:

a) $F(\omega) = \frac{e^{-j2\omega}}{1 + j\omega}$

b) $H(\omega) = \frac{1}{(j\omega + 4)^2}$

c) $G(\omega) = 2u(\omega + 1) - 2u(\omega - 1)$

18.27 Encuentre la transformada inversa de Fourier de las funciones siguientes:

a) $F(\omega) = \frac{100}{j\omega(j\omega + 10)}$

b) $G(\omega) = \frac{10j\omega}{(-j\omega + 2)(j\omega + 3)}$

* Un asterisco indica un problema difícil.

$$c) H(\omega) = \frac{60}{-\omega^2 + j40\omega + 1300}$$

$$d) Y(\omega) = \frac{\delta(\omega)}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$$

18.28 Encuentre la transformada inversa de Fourier de:

$$a) \frac{\pi \delta(\omega)}{(5 + j\omega)(2 + j\omega)}$$

$$b) \frac{10\delta(\omega + 2)}{j\omega(j\omega + 1)}$$

$$c) \frac{20\delta(\omega - 1)}{(2 + j\omega)(3 + j\omega)}$$

$$d) \frac{5\pi \delta(\omega)}{5 + j\omega} + \frac{5}{j\omega(5 + j\omega)}$$

***18.29** Determine la transformada inversa de Fourier de:

$$a) F(\omega) = 4\delta(\omega + 3) + \delta(\omega) + 4\delta(\omega - 3)$$

$$b) G(\omega) = 4u(\omega + 2) - 4u(\omega - 2)$$

$$c) H(\omega) = 6 \cos 2\omega$$

18.30 Para un sistema lineal con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ encuentre la respuesta al impulso de los casos siguientes:

$$a) x(t) = e^{-at}u(t), \quad y(t) = u(t) - u(-t)$$

$$b) x(t) = e^{-t}u(t), \quad y(t) = e^{-2t}u(t)$$

$$c) x(t) = \delta(t), \quad y(t) = e^{-at} \sin btu(t)$$

18.31 Dado un sistema lineal con entrada $y(t)$ y respuesta al impulso $h(t)$, encuentre la entrada $x(t)$ correspondiente para los casos siguientes:

$$a) y(t) = te^{-at}u(t), \quad h(t) = e^{-at}u(t)$$

$$b) y(t) = u(t + 1) - u(t - 1), \quad h(t) = \delta(t)$$

$$c) y(t) = e^{-at}u(t), \quad h(t) = \text{sgn}(t)$$

***18.32** Determine las funciones correspondientes a las transformadas de Fourier siguientes:

$$a) F_1(\omega) = \frac{e^{j\omega}}{-j\omega + 1} \quad b) F_2(\omega) = 2e^{|\omega|}$$

$$c) F_3(\omega) = \frac{1}{(1 + \omega^2)^2} \quad d) F_4(\omega) = \frac{\delta(\omega)}{1 + j2\omega}$$

***18.33** Encuentre $f(t)$ si:

$$a) F(\omega) = 2 \text{sen } \pi \omega [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)]$$

$$b) F(\omega) = \frac{1}{\omega}(\text{sen } 2\omega - \text{sen } \omega) + \frac{j}{\omega}(\cos 2\omega - \cos \omega)$$

18.34 Determine la señal $f(t)$ cuya transformada de Fourier se muestra en la figura 18.38. (Sugerencia: Utilice la propiedad de dualidad.)

ML

 


Figura 18.38 Para el problema 18.34.

18.35 Una señal $f(t)$ tiene como transformada de Fourier

$$F(\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$$

Determine la transformada de Fourier de las señales siguientes:

$$a) x(t) = f(3t - 1)$$

$$b) y(t) = f(t) \cos 5t$$

$$c) z(t) = \frac{d}{dt} f(t)$$

$$d) h(t) = f(t) * f(t)$$

$$e) i(t) = tf(t)$$

Sección 18.4 Aplicaciones de circuitos

18.36 La función de transferencia de un circuito es

$$H(\omega) = \frac{2}{j\omega + 2}$$

Si la señal de entrada al circuito es $v_s(t) = e^{-4t}u(t)$ V, encuentre la señal de salida. Suponga que las condiciones iniciales son nulas.

18.37 Encuentre la función de transferencia $I_o(\omega)/I_s(\omega)$ del circuito de la figura 18.39.

 


Figura 18.39 Para el problema 18.37.

18.38 Use la figura 18.40 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor el uso de las transformadas de Fourier para efectuar análisis de circuitos.

e2d


 


Figura 18.40 Para el problema 18.38.

 18.39 Dado el circuito de la figura 18.41, con su excitación, determine la transformada de Fourier de $i(t)$.



a)

 


Figura 18.41 Para el problema 18.39.

18.40 Determine la corriente $i(t)$ en el circuito de la figura 18.42b), dada la fuente de tensión que se muestra en la figura 18.42a).

 


Figura 18.42 Para el problema 18.40.

18.41 Determine la transformada de Fourier de $v(t)$ en el circuito que se muestra en la figura 18.43.

 


Figura 18.43 Para el problema 18.41.

18.42 Obtenga la corriente $i_o(t)$ del circuito de la figura 18.44.

- a) Sea $i(t) = \text{sgn}(t)$ A.
- b) Sea $i(t) = 4[u(t) - u(t - 1)]$ A.

 


Figura 18.44 Para el problema 18.42.

18.43 Encuentre $v_o(t)$ en el circuito de la figura 18.45, donde $i_s = 5e^{-t}u(t)$ A.

 


Figura 18.45 Para el problema 18.43.

18.44 Si el pulso rectangular de la figura 18.46a) se aplica al circuito de la figura 18.46b), encuentre v_o en $t = 1$ s.

 


Figura 18.46 Para el problema 18.44.

18.45 Utilice la transformada de Fourier para encontrar $i(t)$ en el circuito de la figura 18.47 si $v_s(t) = 10e^{-2t}u(t)$.

 


Figura 18.47 Para el problema 18.45.

18.46 Determine la transformada de Fourier de $i_o(t)$ en el circuito de la figura 18.48.

 


Figura 18.48 Para el problema 18.46.

18.47 Encuentre la tensión $v_o(t)$ del circuito de la figura 18.49. Sea $i_s(t) = 8e^{-t}u(t)$ A.

 


Figura 18.49 Para el problema 18.47.

18.48 Encuentre $i_o(t)$ en el circuito amplificador operacional de la figura 18.50.

 


Figura 18.50 Para el problema 18.48.

- 18.49** Utilice el método de la transformada de Fourier para obtener $v_o(t)$ en el circuito de la figura 18.51.

 


Figura 18.51 Para el problema 18.49.

- 18.50** En el circuito del transformador de la figura 18.52, determine $v_o(t)$.

 


Figura 18.52 Para el problema 18.50.

- 18.51** Encuentre la energía disipada por el resistor de la figura 18.53.

 


Figura 18.53 Para el problema 18.51.

Sección 18.5 Teorema de Parseval

- 18.52** Para $F(\omega) = \frac{1}{3 + j\omega}$, encuentre $J = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt$.

- 18.53** Si $f(t) = e^{-2|t|}$, encuentre $J = \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$.

- 18.54** Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo encontrar la energía total en una señal dada.

- 18.55** Sea $f(t) = 5e^{-(t-2)}u(t)$. Encuentre $F(\omega)$ y utilícelo para encontrar la energía total de $f(t)$.

- 18.56** La tensión en una resistencia 1Ω es $v(t) = te^{-2t}u(t)$ V. a) ¿Cuál es la energía total disipada por la resistencia? b) ¿Qué fracción de esta energía absorbida está en la banda de frecuencia $-2 \leq \omega \leq 2$?

- 18.57** Sea $i(t) = 2e^t u(-t)$ A. Encuentre la energía total que lleva $i(t)$ y el porcentaje de la energía en 1Ω dentro del rango de frecuencia de $-5 < \omega < 5$ rad/s.

Sección 18.6 Aplicaciones

- 18.58** Una señal de AM está especificada por

$$f(t) = 10(1 + 4 \cos 200\pi t) \cos \pi \times 10^4 t$$

Determine lo siguiente:

- la frecuencia de la portadora,
- la frecuencia de la banda lateral inferior,
- la frecuencia de la banda lateral superior.

- 18.59** En el sistema lineal de la figura 18.54, cuando la tensión de entrada es $v_i(t) = 2\delta(t)$ V, la salida es $v_o(t) = 10e^{-2t} - 6e^{-4t}$ V. Encuentre la salida cuando la entrada es $v_i(t) = 4e^{-t}u(t)$ V.

 


Figura 18.54 Para el problema 18.59.

- 18.60** Una señal limitada en ancho de banda tiene la siguiente representación en serie de Fourier:

$$i_s(t) = 10 + 8 \cos(2\pi t + 30^\circ) + 5 \cos(4\pi t - 150^\circ) \text{ mA}$$

Si la señal se aplica al circuito de la figura 18.55, encuentre $v(t)$.

 


Figura 18.55 Para el problema 18.60.

- 18.61** En un sistema, la señal de entrada $x(t)$ es modulada en amplitud por $m(t) = 2 + \cos \omega_0 t$. La respuesta $y(t) = m(t)x(t)$. Encuentre $Y(\omega)$ en términos de $X(\omega)$.

- 18.62** Una señal de voz que ocupa la banda de frecuencia de 0.4 a 3.5 kHz se utiliza para modular en amplitud a una portadora de 10 MHz. Determine el rango de frecuencia de las bandas laterales superior e inferior.

- 18.63** Para una localidad determinada, calcule el número de estaciones posibles en la banda de radiodifusión de AM (540 a 1 600 kHz) sin que interfieran entre sí.

- 18.64** Repita el problema anterior para la banda de radiodifusión de FM (88 a 108 MHz), suponiendo que las frecuencias de las portadoras están separadas 200 kHz entre sí.

- 18.65** La componente de mayor frecuencia en una señal de voz es de 3.4 kHz. ¿Cuál es la tasa de Nyquist del muestreador para dicha señal?

- 18.66** Una señal de TV está limitada en ancho de banda a 4.5 MHz. Se va a reconstruir a partir de muestras en un punto distante, ¿Cuál es el máximo periodo de muestreo permisible?

- *18.67** Dada la señal $g(t) = \text{senc}(200 \pi t)$, encuentre la tasa de Nyquist y el periodo de Nyquist en la señal.

Problemas de mayor extensión

18.68 La señal de tensión en la entrada de un filtro es $v(t) = 50e^{-2|t|}$ V. ¿Qué porcentaje del contenido de energía total de 1Ω se encuentra en el rango de frecuencia de $1 < \omega < 5$ rad/s?

18.69 Una señal con transformada de Fourier

$$F(\omega) = \frac{20}{4 + j\omega}$$

pasa a través de un filtro cuya frecuencia de corte es 2 rad/s (es decir, $0 < \omega < 2$). ¿Qué fracción de la energía de la señal de entrada se encuentra contenida en la señal de salida?

Redes de dos puertos

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No molestes a otro por lo que puedes hacer tú mismo. Nunca gastes dinero antes de tenerlo. Nunca compres lo que no quieres porque es barato. El orgullo nos cuesta más que el hambre, la sed y el frío. Rara vez nos arrepentimos por haber comido muy poco. Nada es molesto cuando lo hacemos de buena gana. ¡Cuánto dolor nos han costado los males que nunca han sucedido! Toma las cosas siempre por el lado amable. Cuando estés enojado, cuenta hasta diez antes de hablar, y hasta cien si estás muy enojado.

—Thomas Jefferson

Desarrollo de su carrera

Carrera en educación

Si bien dos terceras partes de todos los ingenieros trabajan en la industria privada, algunos se desempeñan en la academia y preparan estudiantes para las carreras de ingeniería. El curso de análisis de circuitos que está usted estudiando es una parte importante del proceso de preparación. Si disfruta al enseñar a otros, tal vez considere convertirse en un profesor de ingeniería.

Los profesores de ingeniería trabajan en proyectos de investigación de vanguardia, imparten clases en los niveles de posgrado y de licenciatura y proporcionan servicios a sus sociedades profesionales y a la comunidad en general. Se espera de ellos que aporten contribuciones originales en sus áreas de especialidad. Lo anterior requiere una amplia preparación en los fundamentos de la ingeniería eléctrica y un dominio de las habilidades necesarias para comunicar sus actividades a los demás.

Si a usted le agrada realizar investigación, trabajar en las fronteras de la ingeniería, aportar contribuciones al avance tecnológico, inventar, asesorar, y/o enseñar, piense en una carrera de enseñanza en la ingeniería. La mejor forma de empezar es hablando con sus profesores y enriqueciéndose a partir de la experiencia de ellos.

Una comprensión sólida de las matemáticas y de la física a nivel licenciatura resulta vital para su éxito como profesor de ingeniería. Si tiene dificultades para resolver los problemas de su libro de texto de ingeniería, empiece por corregir cualquier debilidad en sus fundamentos de matemáticas y de física.

La mayor parte de las universidades de hoy requieren que los profesores de ingeniería cuenten con un doctorado. Además, algunas necesitan que estén activamente implicados en la investigación que conduzca a publicaciones en revistas de prestigio. Para prepararse usted mismo en una carrera de enseñanza en la ingeniería, obtenga una instrucción lo más amplia posible, pues la ingeniería eléctrica está cambiando rápidamente y se está volviendo interdisciplinaria. Sin lugar a dudas, la enseñanza de la ingeniería es una carrera gratificante. Los profesores logran un sentido de satisfacción y plenitud cuando ven que sus estudiantes se gradúan, se vuelven líderes en las profesiones y contribuyen de manera significativa al mejoramiento de la humanidad.



Fotografía de James Watson

 


Figura 19.1 a) Red de un puerto, b) red de dos puertos.

19.1 Introducción

Se conoce como *puerto* a una pareja de terminales a través de las cuales es posible que entre o salga corriente de una red. Los dispositivos o elementos de dos terminales (como los resistores, los capacitores y los inductores) son redes de un puerto. La mayor parte de los circuitos con los que se ha trabajado hasta ahora, son circuitos de dos terminales o un puerto, representados en la figura 19.1a). Se han considerado la tensión y la corriente a través de un par simple de terminales, como las dos terminales de un resistor, un capacitor o un inductor. También se han estudiado los circuitos de cuatro terminales o de dos puertos que incluyen amplificadores operacionales, transistores y transformadores, como se muestra en la figura 19.1b). En general, una red puede tener n puertos. Un puerto es un acceso a la red y consta de un par de terminales. La corriente que entra en una terminal sale a través de la otra, de modo que la corriente neta que entra al puerto es igual a cero.

En este capítulo, el interés principal son las redes de *dos puertos* (o, simplemente, *bipuertos*).

Una **red de dos puertos** es una red eléctrica con dos puertos diferentes para la entrada y la salida.

En consecuencia, una red de dos puertos cuenta con dos pares de terminales que actúan como puntos de acceso. Como se muestra en la figura 19.1b), la corriente que entra a una terminal por un par sale por la otra terminal. Los dispositivos de tres terminales, como los transistores, pueden configurarse en redes de dos puertos.

El estudio de las redes de dos puertos se debe al menos a dos razones. En primer lugar, dichas redes resultan útiles en las comunicaciones, los sistemas de control, los sistemas de potencia y la electrónica. Por ejemplo, se emplea en electrónica para modelar transistores y facilitar el diseño en cascada. En segundo lugar, se usan para conocer los parámetros de una red de dos puertos, lo cual permite tratarla como una “caja negra” cuando está incrustada dentro de una red mayor.

La caracterización de una red de dos puertos requiere que se relacionen las cantidades en las terminales V_1 , V_2 , I_1 e I_2 en la figura 19.1b), de las cuales dos son independientes. Los diversos términos que relacionan estas tensiones y corrientes reciben el nombre de *parámetros*. El objetivo en este capítulo es deducir seis conjuntos de estos parámetros. Se mostrará la relación entre estos parámetros y la forma en que es posible conectar las redes de dos puertos en serie, paralelo o en cascada. Del mismo modo que con los amplificadores operacionales, sólo hay interés en el comportamiento de los circuitos entre las terminales. Y se supondrá que los circuitos de dos puertos no contienen fuentes independientes, aunque pueden incluir fuentes dependientes. Por último, se aplicarán algunos de los conceptos presentados en este capítulo al análisis de los circuitos de transistores y a la síntesis de las redes en escalera.

19.2 Parámetros de impedancia

Los parámetros de impedancia y de admitancia se emplean comúnmente en las síntesis de filtros. Son útiles en el diseño y en el análisis de redes de acoplamiento y de impedancia, así como para las redes de distribución de potencia. Se analizarán los parámetros de impedancia en esta sección, y los de admitancia en la siguiente.

Una red de dos puertos puede alimentarse por medio de una tensión como se muestra en la figura 19.2a) o por una corriente como se muestra en la figura 19.2b). A partir de cualquiera de estas dos figuras es posible relacionar las tensiones en las terminales con las corrientes en las terminales, como

$$\begin{aligned} V_1 &= z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 &= z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{aligned} \quad (19.1)$$

Recordatorio: Sólo dos de las cuatro variables (V_1 , V_2 , I_1 e I_2) son independientes. Las otras dos pueden encontrarse utilizando la ecuación (19.1).

 


Figura 19.2 Red lineal de dos puertos: a) alimentada por fuentes de tensión, b) alimentada por fuentes de corriente.

o en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = [z] \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (19.2)$$

donde los términos z se denominan *parámetros de impedancia*, o simplemente *parámetros z* , cuyas unidades son los ohms.

El valor de los parámetros puede evaluarse fijando $I_1 = 0$ (puerto de entrada en circuito abierto) o $I_2 = 0$ (puerto de salida en circuito abierto). Por lo tanto,

$$\begin{aligned} z_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0}, & z_{12} &= \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \\ z_{21} &= \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}, & z_{22} &= \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \end{aligned} \quad (19.3)$$

Puesto que los parámetros z se obtienen poniendo en circuito abierto el puerto de entrada o de salida, entonces se les denomina *parámetros de impedancia en circuito abierto*. Específicamente,

- z_{11} = Impedancia de entrada en circuito abierto
 - z_{12} = Impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 1 al puerto 2
 - z_{21} = Impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 2 al puerto 1
 - z_{22} = Impedancia de salida en circuito abierto
- (19.4)

De acuerdo con la ecuación (19.3) se obtienen z_{11} y z_{21} conectando una tensión V_1 (o una fuente de corriente I_1) al puerto 1 con el puerto 2 en circuito abierto, como en la figura 19.3a) y encontrando I_1 y V_2 ; se obtiene entonces

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1}, \quad z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \quad (19.5)$$

De manera similar, se obtienen z_{12} y z_{22} conectando una tensión V_2 (o una fuente de corriente I_2) al puerto 2 con el puerto 1 en circuito abierto, como en la figura 19.3b) y determinando I_2 y V_1 ; en ese caso se obtiene

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2}, \quad z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \quad (19.6)$$

El procedimiento anterior proporciona un método para calcular o medir los parámetros z .

Algunas veces z_{11} y z_{22} se denominan *impedancias en el punto de alimentación*, en tanto que z_{21} y z_{12} se llaman *impedancias de transferencia*. Una impedancia de punto de alimentación es la impedancia de entrada de un dispositivo de dos terminales (un puerto). De tal manera, z_{11} es la impedancia del punto de excitación de la entrada con el

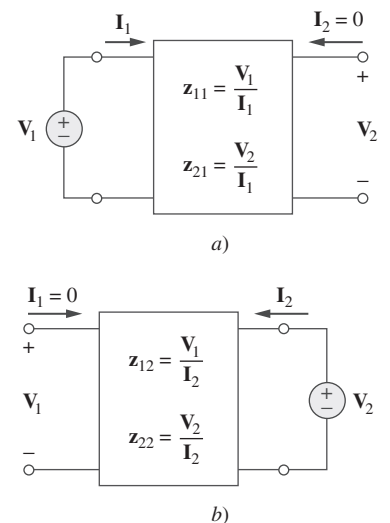


Figura 19.3 Determinación de los parámetros z : a) determinación de z_{11} y z_{21} , b) determinación de z_{12} y z_{22} .

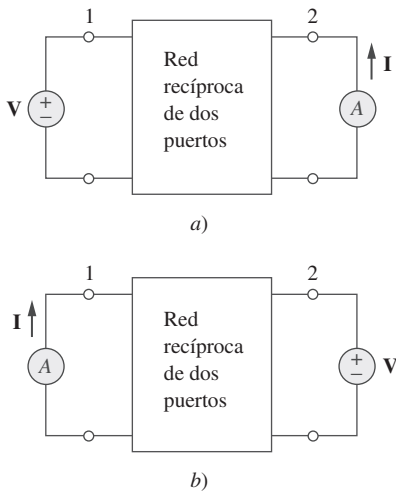


Figura 19.4 Intercambiando una fuente de tensión en un puerto, con un amperímetro ideal en el otro puerto se produce la misma lectura en una red de puertos recíprocos.

puerto de salida en circuito abierto; en tanto que z_{22} es la impedancia del punto de excitación de salida con el puerto de entrada en circuito abierto.

Cuando $z_{11} = z_{22}$ se dice que la red de dos puertos es *simétrica*. Esto implica que la red tiene simetría similar a un espejo en torno en alguna línea central; así, es posible encontrar una línea que divida la red en dos mitades similares.

Cuando la red de dos puertos es lineal y no tiene fuentes dependientes, las impedancias de transferencia son iguales ($z_{12} = z_{21}$), y se dice que los dos puertos son *recíprocos*. Esto quiere decir que si se intercambian los puntos de excitación y de respuesta, las impedancias de transferencia permanecen iguales. Como se ilustra en la figura 19.4, un par de puertos es recíproco si al intercambiar una fuente de tensión ideal en un puerto conectando un amperímetro ideal en el otro puerto, se obtiene la misma lectura en el amperímetro. La red recíproca produce $V = z_{12}I$ de acuerdo con la ecuación (19.1) cuando se conecta como en la figura 19.4a), sin embargo, produce $V = z_{21}I$ cuando se conecta como en la figura 19.4b). Esto es posible sólo si $z_{12} = z_{21}$. Cualquier par de puertos conformado solamente por resistencias, capacitores y bobinas debe ser recíproco. Una red recíproca puede reemplazarse por el circuito equivalente T de la figura 19.5a). Si la red no es recíproca, se muestra una red equivalente más general en la figura 19.5b); obsérvese que esta figura se desprende directamente de la ecuación (19.1).

 


Figura 19.5 a) Circuito equivalente en T (sólo para el caso recíproco), b) circuito equivalente general.

 


Figura 19.6 Un transformador ideal no tiene parámetros z .

Cabe mencionar que para algunas redes de dos puertos, no existen parámetros z porque éstos no se pueden describir mediante la ecuación (19.1). Como ejemplo, considérense el transformador ideal de la figura 19.6. Las ecuaciones que definen la red de dos puertos son:

$$V_1 = \frac{1}{n}V_2, \quad I_1 = -nI_2 \tag{19.7}$$

Obsérvese que es imposible expresar las tensiones en términos de las corrientes, y viceversa, como requiere la ecuación (19.1). Por lo tanto, el transformador ideal no tiene parámetros z . Sin embargo, tiene parámetros híbridos, como se verá en la sección 19.4.

Ejemplo 19.1

 


Figura 19.7 Para el ejemplo 19.1.

Determinense los parámetros z para el circuito de la figura 19.7.

Solución:

■ **MÉTODO 1** Para determinar z_{11} y z_{21} se aplica una fuente de tensión V_1 al puerto de entrada y se deja abierto el puerto de salida como en la figura 19.8a). Por lo tanto,

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{(20 + 40)I_1}{I_1} = 60 \Omega$$

esto es, z_{11} es la impedancia de entrada en el puerto 1.

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{40I_1}{I_1} = 40 \Omega$$

Para determinar z_{12} y z_{22} se aplica una fuente de tensión V_2 al puerto de salida y se deja abierto el puerto de entrada, como en la figura 19.8b). Entonces,

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{40I_2}{I_2} = 40 \Omega, \quad z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{(30 + 40)I_2}{I_2} = 70 \Omega$$

Por lo tanto,

$$[z] = \begin{bmatrix} 60 \Omega & 40 \Omega \\ 40 \Omega & 70 \Omega \end{bmatrix}$$

■ **MÉTODO 2** De manera alternativa, puesto que no hay fuente dependiente en el circuito dado, $z_{12} = z_{21}$ y es posible usar el circuito de la figura 19.5a). Al comparar la figura 19.7 con la figura 19.5a), se obtiene

$$\begin{aligned} z_{12} &= 40 \Omega = z_{21} \\ z_{11} - z_{12} &= 20 \Rightarrow z_{11} = 20 + z_{12} = 60 \Omega \\ z_{22} - z_{12} &= 30 \Rightarrow z_{22} = 30 + z_{12} = 70 \Omega \end{aligned}$$

 
 



Figura 19.8 Para el ejemplo 19.1:
a) determinación de z_{11} y z_{21} ,
b) determinación de z_{12} y z_{22} .

Encuentre los parámetros z de la red de dos puertos de la figura 19.9.

Respuesta: $z_{11} = 7 \Omega$, $z_{12} = z_{21} = z_{22} = 3 \Omega$.

Figura 19.9 Para el problema de práctica 19.1.

Problema de práctica 19.1

 

Determine I_1 e I_2 en el circuito de la figura 19.10.

Ejemplo 19.2

 


Figura 19.10 Para el ejemplo 19.2.

Solución: Ésta no es una red recíproca. Se puede utilizar el circuito equivalente de la figura 19.5b), sin embargo, no se tiene la posibilidad de utilizar directamente la ecuación (19.1). Sustituyendo los parámetros z dados en la ecuación (19.1),

$$V_1 = 40I_1 + j20I_2 \tag{19.2.1}$$

$$V_2 = j30I_1 + 50I_2 \tag{19.2.2}$$

Puesto que se está buscando I_1 e I_2 , se sustituye

$$V_1 = 100\angle 0^\circ, \quad V_2 = -10I_2$$

en las ecuaciones (19.2.1) y (19.2.2), que se convierte en

$$100 = 40I_1 + j20I_2 \tag{19.2.3}$$

$$-10I_2 = j30I_1 + 50I_2 \Rightarrow I_1 = j2I_2 \tag{19.2.4}$$

Sustituyendo la ecuación (19.2.4) en la ecuación (19.2.3) se obtiene

$$100 = j80I_2 + j20I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{100}{j100} = -j$$

A partir de la ecuación (19.2.4), $\mathbf{I}_1 = j2(-j) = 2$. Por lo tanto,

$$\mathbf{I}_1 = 2/\underline{0^\circ} \text{ A}, \quad \mathbf{I}_2 = 1/\underline{-90^\circ} \text{ A}$$

Problema de práctica 19.2

Calcule \mathbf{I}_1 e \mathbf{I}_2 en el puerto doble de la figura 19.11.


 


Figura 19.11 Para el problema de práctica 19.2.


Respuesta: $200/\underline{30^\circ}$ mA, $100/\underline{120^\circ}$ mA.

 19.3 Parámetros de admitancia

En la sección anterior se estudió que los parámetros de impedancia quizá no existan para una red de dos puertos. De tal forma que hay la necesidad de medios alternos para describir una red de este tipo. Lo anterior puede satisfacerse mediante el segundo conjunto de parámetros, que se obtienen expresando las corrientes de terminal en términos de tensiones en las terminales. En cualquiera de las figuras 19.12a) o 19.12b), es posible expresar las corrientes en las terminales en términos de las tensiones a través de las mismas como



a)

 

b)

Figura 19.12 Determinación de los parámetros y : a) determinación de y_{11} y y_{21} , b) determinación de y_{12} y y_{22} .

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= y_{11}\mathbf{V}_1 + y_{12}\mathbf{V}_2 \\ \mathbf{I}_2 &= y_{21}\mathbf{V}_1 + y_{22}\mathbf{V}_2 \end{aligned} \quad (19.8)$$

o en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{y}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (19.9)$$

Los términos y se conocen como *parámetros de admitancia* (o, simplemente *parámetros y*) y sus unidades son los siemens.

Los valores de los parámetros pueden determinarse dejando $\mathbf{V}_1 = 0$ (puerto de entrada en cortocircuito), o $\mathbf{V}_2 = 0$ (puerto de salida en cortocircuito). En consecuencia,

$$\begin{aligned} y_{11} &= \left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{V}_1} \right|_{\mathbf{V}_2=0}, & y_{12} &= \left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{V}_1=0} \\ y_{21} &= \left. \frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{V}_1} \right|_{\mathbf{V}_2=0}, & y_{22} &= \left. \frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{V}_1=0} \end{aligned} \quad (19.10)$$

Puesto que los parámetros y se obtienen al poner en cortocircuito el puerto de entrada o de salida, también se conocen como *parámetros de admitancia en cortocircuito*. Específicamente:

$$\begin{aligned} y_{11} &= \text{Admitancia de entrada en cortocircuito} \\ y_{12} &= \text{Admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 2 al puerto 1} \\ y_{21} &= \text{Admitancia de transferencia en cortocircuito del puerto 1 al puerto 2} \\ y_{22} &= \text{Admitancia de salida en cortocircuito} \end{aligned} \quad (19.11)$$

Si siguiendo la ecuación (19.10), se obtiene y_{11} y y_{21} conectando una corriente I_1 al puerto 1 y poniendo en cortocircuito el puerto 2, como en la figura 19.12a), para después determinar V_1 e I_2 , y calcular

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1}, \quad y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \tag{19.12}$$

De modo similar, se obtiene y_{12} y y_{22} conectando una fuente de corriente I_2 al puerto 2, poniendo en cortocircuito al puerto 1 de modo similar a la figura 19.12b), para después determinar I_1 y V_2 y obtener

$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2}, \quad y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \tag{19.13}$$

Este procedimiento proporciona un medio para calcular o medir los parámetros y . A los parámetros de impedancia y de admitancia se les conoce de manera colectiva como parámetros de *inmitancia*.

Para una red de dos puertos que es lineal y sin fuentes dependientes, las admitancias de transferencia son iguales ($y_{12} = y_{21}$). Esto se prueba de la misma manera que en el caso de los parámetros z . Se puede hacer el modelo de una red recíproca ($y_{12} = y_{21}$) mediante el circuito equivalente Π de la figura 19.13a). Si la red no es recíproca, una red equivalente más general se muestra en la figura 19.13b).

 


Figura 19.13 a) Circuito equivalente Π (sólo para el caso recíproco), b) circuito equivalente general.

Obtenga los parámetros y de la red Π que se muestra en la figura 19.14.

Solución:

■ **MÉTODO 1** Para encontrar y_{11} y y_{21} se pone en cortocircuito el puerto de salida y se conecta una fuente de corriente I_1 al puerto de entrada, como en la figura 19.15a). Puesto que la resistencia de 8Ω está en cortocircuito, la resistencia de 2Ω se encuentra en paralelo con el de 4Ω . Por consiguiente,

$$V_1 = I_1(4 \parallel 2) = \frac{4}{3}I_1, \quad y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{I_1}{\frac{4}{3}I_1} = 0.75 \text{ S}$$

Mediante la división de corrientes,

$$-I_2 = \frac{4}{4 + 2}I_1 = \frac{2}{3}I_1, \quad y_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{-\frac{2}{3}I_1}{\frac{4}{3}I_1} = -0.5 \text{ S}$$

Para obtener y_{12} y y_{22} se pone el puerto de entrada en cortocircuito y se conecta una fuente de corriente I_2 al puerto de salida, de igual modo que en la figura 19.15b). La resistencia de 4Ω está en cortocircuito en tanto que las de 2Ω y de 8Ω están en paralelo.

$$V_2 = I_2(8 \parallel 2) = \frac{8}{5}I_2, \quad y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{I_2}{\frac{8}{5}I_2} = \frac{5}{8} = 0.625 \text{ S}$$

Por la división de corriente,

$$-I_1 = \frac{8}{8 + 2}I_2 = \frac{4}{5}I_2, \quad y_{12} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{-\frac{4}{5}I_2}{\frac{8}{5}I_2} = -0.5 \text{ S}$$

Ejemplo 19.3



 


Figura 19.14 Para el ejemplo 19.3.

 

a)

 

b)

Figura 19.15 Para el ejemplo 19.3: a) determinación de y_{11} y y_{21} , b) determinación de y_{12} y y_{22} .

■ **MÉTODO 2** De forma alterna, al comparar la figura 19.14 con la figura 19.13a),


$$y_{12} = -\frac{1}{2} S = y_{21}$$

$$y_{11} + y_{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow y_{11} = \frac{1}{4} - y_{12} = 0.75 S$$

$$y_{22} + y_{12} = \frac{1}{8} \Rightarrow y_{22} = \frac{1}{8} - y_{12} = 0.625 S$$

como se obtuvo antes.

Problema de práctica 19.3

 

Obtenga los parámetros y para la red en T que se muestra en la figura 19.16.

Respuesta: $y_{11} = 227.3 \text{ mS}$, $y_{12} = y_{21} = -90.91 \text{ mS}$, $y_{22} = 136.36 \text{ mS}$.

Figura 19.16 Para el problema de práctica. 19.3.

Ejemplo 19.4

 


Figura 19.17 Para el ejemplo 19.4.

Determine los parámetros y para la red de dos puertos que se muestra en la figura 19.17.

Solución: Se sigue el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Para obtener y_{11} y y_{21} , se utiliza el circuito de la figura 19.18a), cuyo puerto 2 está en cortocircuito y se aplica una fuente de corriente al puerto 1. En el nodo 1,

$$\frac{V_1 - V_o}{8} = 2I_1 + \frac{V_o}{2} + \frac{V_o - 0}{4}$$

Sin embargo, $I_1 = \frac{V_1 - V_o}{8}$; por lo tanto,

$$0 = \frac{V_1 - V_o}{8} + \frac{3V_o}{4}$$

$$0 = V_1 - V_o + 6V_o \Rightarrow V_1 = -5V_o$$

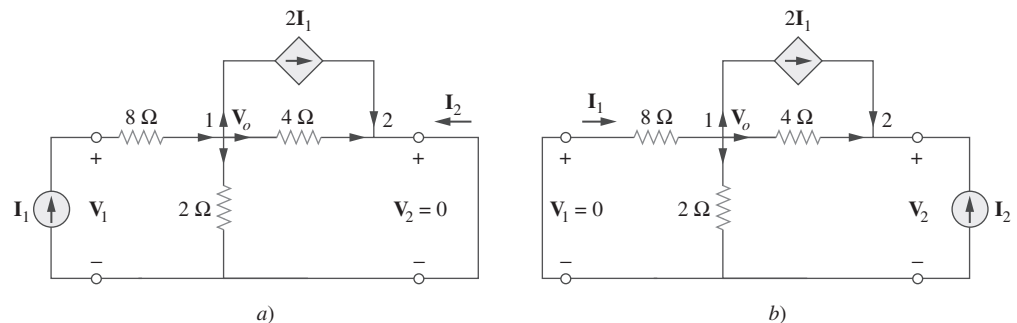


Figura 19.18 Solución del ejemplo 19.4: a) determinación de y_{11} y y_{21} , b) determinación de y_{12} y y_{22} .

De aquí que, $I_1 = \frac{-5V_o - V_o}{8} = -0.75V_o$

y $y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{-0.75V_o}{-5V_o} = 0.15 S$

En el nodo 2,

$$\frac{V_o - 0}{4} + 2I_1 + I_2 = 0$$

o sea

$$-I_2 = 0.25V_o - 1.5V_o = -1.25V_o$$

De aquí que,

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{1.25V_o}{-5V_o} = -0.25 \text{ S}$$

De manera similar se obtienen y_{12} y y_{22} al utilizar la figura 19.18b). En el nodo 1,

$$\frac{0 - V_o}{8} = 2I_1 + \frac{V_o}{2} + \frac{V_o - V_2}{4}$$

Pero $I_1 = \frac{0 - V_o}{8}$; por lo tanto,

$$0 = -\frac{V_o}{8} + \frac{V_o}{2} + \frac{V_o - V_2}{4}$$

o sea,

$$0 = -V_o + 4V_o + 2V_o - 2V_2 \Rightarrow V_2 = 2.5V_o$$

De aquí que,

$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{-V_o/8}{2.5V_o} = -0.05 \text{ S}$$

En el nodo 2,

$$\frac{V_o - V_2}{4} + 2I_1 + I_2 = 0$$

o sea,

$$-I_2 = 0.25V_o - \frac{1}{4}(2.5V_o) - \frac{2V_o}{8} = -0.625V_o$$

Por lo tanto,

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{0.625V_o}{2.5V_o} = 0.25 \text{ S}$$

Obsérvese que $y_{12} \neq y_{21}$ en este caso, ya que la red no es recíproca.

Obtenga los parámetros y para el circuito de la figura 19.19.

Respuesta: $y_{11} = 0.625 \text{ S}$, $y_{12} = -0.125 \text{ S}$, $y_{21} = 0.375 \text{ S}$, $y_{22} = 0.125 \text{ S}$.

19.4 Parámetros híbridos

Los parámetros z y y de una red de dos puertos no existen siempre. Es por ello que se presenta la necesidad de desarrollar otros conjuntos de parámetros. Este tercer conjunto de parámetros se basa en convertir a V_1 e I_2 en variables dependientes. De tal manera, se obtiene

$$\begin{cases} V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{cases} \quad (19.14)$$

o en forma matricial,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = [h] \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (19.15)$$

Problema de práctica 19.4

 


Figura 19.19 Para el problema de práctica 19.4.

Los parámetros \mathbf{h} se conocen como *parámetros híbridos* (o, simplemente *parámetros h*) debido a que son combinaciones híbridas de cocientes. Éstos resultan muy útiles para describir dispositivos electrónicos como los transistores (véase la sección 19.9); es más fácil medir de manera experimental los parámetros h de tales dispositivos que sus parámetros z o y . De hecho, se ha observado que el transformador ideal de la figura 19.6, descrito por la ecuación (19.7), no tiene parámetros z . Es posible describir el transformador ideal por medio de los parámetros híbridos, ya que la ecuación (19.7) concuerda con la (19.14).

Los valores de los parámetros se determinan como:

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_{11} &= \left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_1} \right|_{\mathbf{V}_2=0}, & \mathbf{h}_{12} &= \left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{I}_1=0} \\ \mathbf{h}_{21} &= \left. \frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{I}_1} \right|_{\mathbf{V}_2=0}, & \mathbf{h}_{22} &= \left. \frac{\mathbf{I}_2}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{I}_1=0} \end{aligned} \quad (19.16)$$

Es evidente que a partir de la ecuación (19.16) los parámetros \mathbf{h}_{11} , \mathbf{h}_{12} , \mathbf{h}_{21} y \mathbf{h}_{22} representan, respectivamente, una impedancia, una ganancia de tensión, una ganancia de corriente y una admitancia. Ésta es la razón por la que se denominan parámetros híbridos. Para ser específicos,

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_{11} &= \text{Impedancia de entrada en cortocircuito} \\ \mathbf{h}_{12} &= \text{Ganancia inversa de tensión en circuito abierto} \\ \mathbf{h}_{21} &= \text{Ganancia directa de corriente en cortocircuito} \\ \mathbf{h}_{22} &= \text{Admitancia de salida en circuito abierto} \end{aligned} \quad (19.17)$$

El procedimiento para calcular los parámetros h es similar al que se utilizó para los parámetros z o y . Se aplica una fuente de tensión o corriente en el puerto apropiado, se pone en cortocircuito o circuito abierto el otro puerto, dependiendo del parámetro de interés, y se lleva a cabo el análisis del circuito en forma regular. Para redes recíprocas como $\mathbf{h}_{12} = -\mathbf{h}_{21}$. Esto puede demostrarse de la misma manera que se demostró que $\mathbf{z}_{12} = \mathbf{z}_{21}$. La figura 19.20 muestra el modelo híbrido de una red de dos puertos.

Un conjunto de parámetros muy relacionado con parámetros h son los g o *híbridos inversos*. Se utilizan para describir las corrientes y las tensiones en las terminales como

 


Figura 19.20 Red equivalente de parámetros h de una red de dos puertos.

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= \mathbf{g}_{11}\mathbf{V}_1 + \mathbf{g}_{12}\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{V}_2 &= \mathbf{g}_{21}\mathbf{V}_1 + \mathbf{g}_{22}\mathbf{I}_2 \end{aligned} \quad (19.18)$$

o sea


$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_{11} & \mathbf{g}_{12} \\ \mathbf{g}_{21} & \mathbf{g}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{g}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (19.19)$$

Los valores de los parámetros g se determinan como

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_{11} &= \left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{V}_1} \right|_{\mathbf{I}_2=0}, & \mathbf{g}_{12} &= \left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{V}_1=0} \\ \mathbf{g}_{21} &= \left. \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_1} \right|_{\mathbf{I}_2=0}, & \mathbf{g}_{22} &= \left. \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{V}_1=0} \end{aligned} \quad (19.20)$$

Por lo tanto, los parámetros híbridos inversos se denominan específicamente

 - g_{11} = Admitancia de entrada en circuito abierto
- g_{12} = Ganancia inversa de corriente en cortocircuito
- g_{21} = Ganancia directa de tensión en circuito abierto
- g_{22} = Impedancia de salida en cortocircuito



(19.21)

Figura 19.21 Modelo de parámetros g de una red de dos puertos.

La figura 19.21 presenta el modelo híbrido inverso de un modelo de red de dos puertos. Los parámetros g a menudo se utilizan para modelar transistores de efecto de campo.

Determine los parámetros híbridos de la red de dos puertos de la figura 19.22.

Solución: Para determinar h_{11} y h_{21} se pone en cortocircuito el puerto de salida y se conecta a una fuente de corriente I_1 al puerto de entrada, como se indica en la figura 19.23a). A partir de la figura 19.23a),

$$V_1 = I_1(2 + 3 \parallel 6) = 4I_1$$

Por consiguiente,
$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} = 4 \Omega$$

Además, de acuerdo con la figura 19.23a) se obtiene, por la división de corriente

$$-I_2 = \frac{6}{6 + 3} I_1 = \frac{2}{3} I_1$$

De aquí que,
$$h_{21} = \frac{I_2}{I_1} = -\frac{2}{3}$$

Para obtener h_{12} y h_{22} se pone en circuito abierto el puerto de entrada y se conecta una fuente de tensión V_2 en el puerto de salida, como se muestra en la figura 19.23b). Aplicando la división de tensión,

$$V_1 = \frac{6}{6 + 3} V_2 = \frac{2}{3} V_2$$

De aquí que,
$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$$

Asimismo,
$$V_2 = (3 + 6)I_2 = 9I_2$$

De tal modo que
$$h_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{9} \text{ S}$$

Ejemplo 19.5



 


Figura 19.22 Para el ejemplo 19.5.

 

a)

 

b)


Figura 19.23 Para el ejemplo 19.5:
a) determinación de h_{11} y h_{21} ,
b) determinación de h_{12} y h_{22} .

Determine los parámetros h del circuito de la figura 19.24.

Respuesta: $h_{11} = 1.2 \Omega$, $h_{12} = 0.4$, $h_{21} = -0.4$, $h_{22} = 400 \text{ mS}$.

Figura 19.24 Para el problema de práctica 19.5.

Problema de práctica 19.5

 

Determine el equivalente de Thevenin en el puerto de salida del circuito de la figura 19.25.

Ejemplo 19.6

 


Figura 19.25 Para el ejemplo 19.6.

Solución: Para determinar Z_{Th} y V_{Th} se aplica el procedimiento usual, teniendo en cuenta las fórmulas que relacionan los puertos de entrada y de salida en el modelo h . Para obtener Z_{Th} se quita la fuente de tensión de 60 V en el puerto de entrada y se aplica una tensión de 1 V en el puerto de salida, como se muestra en la figura 19.26a). Según la ecuación (19.14),

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \quad (19.6.1)$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \quad (19.6.2)$$

Sin embargo, $V_2 = 1$ y $V_1 = -40 I_1$. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones (19.6.1) y (19.6.2), se obtiene

$$-40I_1 = h_{11}I_1 + h_{12} \Rightarrow I_1 = -\frac{h_{12}}{40 + h_{11}} \quad (19.6.3)$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22} \quad (19.6.4)$$

La sustitución de la ecuación (19.6.3) en la ecuación (19.6.4) produce

$$I_2 = h_{22} - \frac{h_{21}h_{12}}{h_{11} + 40} = \frac{h_{11}h_{22} - h_{21}h_{12} + h_{22}40}{h_{11} + 40}$$

Es, por lo tanto,
$$Z_{Th} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{I_2} = \frac{h_{11} + 40}{h_{11}h_{22} - h_{21}h_{12} + h_{22}40}$$

Sustituyendo los valores de los parámetros h ,

$$\begin{aligned} Z_{Th} &= \frac{1\ 000 + 40}{10^3 \times 200 \times 10^{-6} + 20 + 40 \times 200 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{1\ 040}{20.21} = 51.46\ \Omega \end{aligned}$$

Para obtener V_{Th} se encuentra la tensión en circuito abierto V_2 de la figura 19.26b). En el puerto de entrada,

$$-60 + 40I_1 + V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 60 - 40I_1 \quad (19.6.5)$$

En la salida,
$$I_2 = 0 \quad (19.6.6)$$

Mediante la sustitución de las ecuaciones (19.6.5) y (19.6.6) en las ecuaciones (19.6.1) y (19.6.2), se obtiene

$$60 - 40I_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$$

o sea,
$$60 = (h_{11} + 40)I_1 + h_{12}V_2 \quad (19.6.7)$$

y
$$0 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \Rightarrow I_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}}V_2 \quad (19.6.8)$$

Sustituyendo luego la ecuación (19.6.8) en la ecuación (19.6.7) se produce

$$60 = \left[-(h_{11} + 40)\frac{h_{22}}{h_{21}} + h_{12} \right] V_2$$

o sea
$$V_{Th} = V_2 = \frac{60}{-(h_{11} + 40)h_{22}/h_{21} + h_{12}} = \frac{60h_{21}}{h_{12}h_{21} - h_{11}h_{22} - 40h_{22}}$$

Mediante la sustitución de los parámetros h

$$V_{Th} = \frac{60 \times 10}{-20.21} = -29.69\ \text{V}$$

 


Figura 19.26 Para el ejemplo 19.6: a) determinación de Z_{Th} , b) determinación de V_{Th} .

Encuentre la impedancia en el puerto de entrada del circuito de la figura 19.27.

Respuesta: 1.6667 kΩ.

Problema de práctica 19.6

 


Figura 19.27 Para el problema de práctica 19.6.

Encuentre los parámetros g como funciones de s en el circuito de la figura 19.28.

Ejemplo 19.7

Solución: En el dominio s ,

$$1 \text{ H} \Rightarrow sL = s, \quad 1 \text{ F} \Rightarrow \frac{1}{sC} = \frac{1}{s}$$

 


Figura 19.28 Para el ejemplo 19.7.

Para obtener g_{11} y g_{21} se pone en circuito abierto el puerto de salida y se conecta a una fuente de tensión V_1 al puerto de entrada, del mismo modo que en la figura 19.29a). De acuerdo con la figura,

$$I_1 = \frac{V_1}{s + 1}$$

o sea


$$g_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{s + 1}$$

Mediante la división de tensión,

$$V_2 = \frac{1}{s + 1} V_1$$

o sea
 
$$g_{21} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{s + 1}$$



a)

Para obtener g_{12} y g_{22} se pone en cortocircuito el puerto de entrada y se conecta una fuente de corriente I_2 en el puerto de salida, como en la figura 19.29b). Por la división de corriente,

$$I_1 = -\frac{1}{s + 1} I_2$$

o sea

$$g_{12} = \frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{s + 1}$$

Asimismo,


$$V_2 = I_2 \left(\frac{1}{s} + s \parallel 1 \right)$$

o sea

$$g_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{s} + \frac{s}{s + 1} = \frac{s^2 + s + 1}{s(s + 1)}$$

Por lo tanto
 
$$[g] = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & -\frac{1}{s + 1} \\ \frac{1}{s + 1} & \frac{s^2 + s + 1}{s(s + 1)} \end{bmatrix}$$



b)

Figura 19.29 Determinación de los parámetros g en el dominio s en el circuito de la figura 19.28.

Problema de práctica 19.7

 


Figura 19.30 Para el problema de práctica 19.7.

Para la red en escalera de la figura 19.30, determine los parámetros g en el dominio de s .

$$\text{Respuesta: } [g] = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{s^2+3s+1} & -\frac{1}{s^2+3s+1} \\ \frac{1}{s^2+3s+1} & \frac{s(s+2)}{s^2+3s+1} \end{bmatrix}$$

19.5 Parámetros de transmisión

Puesto que no hay restricciones acerca de las tensiones y las corrientes en las terminales que pueden considerarse variables independientes o dependientes, pueden generarse muchos conjuntos de parámetros.

Otro conjunto de parámetros que relaciona las variables en el puerto de entrada con aquéllas en el puerto de salida. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_1 &= \mathbf{A}\mathbf{V}_2 - \mathbf{B}\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_1 &= \mathbf{C}\mathbf{V}_2 - \mathbf{D}\mathbf{I}_2 \end{aligned} \quad (19.22)$$

$$\text{o sea} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ -\mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{T}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ -\mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (19.23)$$

 


Figura 19.31 Variables en las terminales utilizadas para definir los parámetros $\mathbf{A}\mathbf{D}\mathbf{C}\mathbf{B}$.

Las ecuaciones (19.22) y (19.23) relacionan las variables de entrada (\mathbf{V}_1 e \mathbf{I}_1) con las variables de salida (\mathbf{V}_2 y $-\mathbf{I}_2$). Obsérvese que al calcular los parámetros de transmisión se utiliza $-\mathbf{I}_2$ en lugar de \mathbf{I}_2 , ya que se considera que la corriente sale de la red, como en la figura 19.31, en lugar de entrar a la red, como se muestra en la figura 19.1b). Esto se hace solamente por convención. Cuando se conectan en cascada dos puertos (salida con entrada), resulta más lógico pensar que \mathbf{I}_2 sale del puerto. También se acostumbra en la industria de la generación de electricidad, considerar que \mathbf{I}_2 sale de la red de dos puertos.

Los parámetros de dos puertos en las ecuaciones (19.22) y (19.23) proporcionan una medida de la forma en que un circuito transmite la tensión y la corriente de una fuente a una carga. Resultan útiles en el análisis de líneas de transmisión (como el cable y la fibra óptica) porque expresan variables del extremo emisor (\mathbf{V}_1 e \mathbf{I}_1) en términos de las variables del extremo receptor (\mathbf{V}_2 y $-\mathbf{I}_2$). Por esta razón, se conocen como *parámetros de transmisión*. También se les asigna el nombre de parámetros $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D}$. Se utilizan en el diseño de sistemas telefónicos, redes de microondas y radares.

Los parámetros de transmisión se determinan como

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{I}_2=0}, & \mathbf{B} &= -\left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{V}_2=0} \\ \mathbf{C} &= \left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{V}_2} \right|_{\mathbf{I}_2=0}, & \mathbf{D} &= -\left. \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{V}_2=0} \end{aligned} \quad (19.24)$$

Por lo tanto, los parámetros de transmisión se determinan específicamente,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \text{Relación de tensión en circuito abierto} \\ \mathbf{B} &= \text{Impedancia negativa de transferencia en cortocircuito} \\ \mathbf{C} &= \text{Admitancia de transferencia en circuito abierto} \\ \mathbf{D} &= \text{Relación negativa de corrientes en cortocircuito} \end{aligned} \quad (19.25)$$

A y **D** son adimensionales, **B** está en ohms y **C** está en siemens. Puesto que los parámetros de transmisión ofrecen una relación directa entre las variables de entrada y salida, son muy útiles para las redes en cascada.

Es posible definir el último conjunto de parámetros expresando las variables en el puerto de salida, en términos de las variables en el puerto de entrada. Se tiene

$$\begin{cases} V_2 = aV_1 - bI_1 \\ I_2 = cV_1 - dI_1 \end{cases} \quad (19.26)$$

o sea
$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix} = [t] \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix} \quad (19.27)$$

Los parámetros **a**, **b**, **c** y **d** se denominan *parámetros t* o de *transmisión inversa*, y se determinan de la manera siguiente:

$$\begin{cases} a = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_1=0}, & b = - \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \\ c = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{I_1=0}, & d = - \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \end{cases} \quad (19.28)$$

A partir de la ecuación (19.28) y de la experiencia ganada hasta el momento, es evidente que estos parámetros se conocen individualmente como

- a** = Ganancia de tensión en circuito abierto
 - b** = Impedancia negativa de transferencia en cortocircuito
 - c** = Admitancia de transferencia en circuito abierto
 - d** = Ganancia negativa de corriente en cortocircuito
- (19.29)

Mientras que **a** y **d** son adimensionales, **b** y **c** están en ohms y en siemens, respectivamente.

En términos de los parámetros de transmisión o de transmisión inversos, una red es recíproca si

$$\boxed{AD - BC = 1, \quad ad - bc = 1} \quad (19.30)$$

Estas relaciones pueden demostrarse de la misma manera que las relaciones de la impedancia de transferencia para los parámetros *z*. Alternativamente, un poco más adelante se podrá utilizar la tabla 19.1 para deducir la ecuación (19.30) a partir del hecho de que para redes recíprocas $z_{12} = z_{21}$.

Determine los parámetros de transmisión correspondientes a la red de dos puertos de la figura 19.32.

Solución: Para determinar **A** y **C** se deja abierto el puerto de salida como en la figura 19.33a) de modo que $I_2 = 0$ y se coloca una fuente de tensión V_1 en el puerto de entrada. Se tiene que

$$V_1 = (10 + 20)I_1 = 30I_1 \quad \text{y} \quad V_2 = 20I_1 - 3I_1 = 17I_1$$

Por lo tanto, $A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{30I_1}{17I_1} = 1.765,$ $C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{I_1}{17I_1} = 0.0588 \text{ S}$

Ejemplo 19.8

 


Figura 19.32 Para el ejemplo 19.8.

 


Figura 19.33 Para el ejemplo 19.8: a) determinación de **A** y **C**, b) determinación de **B** y **D**.

Para obtener **B** y **D** se pone el puerto de salida en cortocircuito, de modo que $V_2 = 0$ como se muestra en la figura 19.33b), y se conecta una fuente de tensión V_1 en el puerto de entrada. La LCK produce en el nodo a del circuito de la figura 19.33b)

$$\frac{V_1 - V_a}{10} - \frac{V_a}{20} + I_2 = 0 \quad (19.8.1)$$

Sin embargo $V_a = 3I_1$ e $I_1 = (V_1 - V_a)/10$. La combinación de éstos origina

$$V_a = 3I_1 \quad V_1 = 13I_1 \quad (19.8.2)$$

Sustituyendo $V_a = 3I_1$ en la ecuación (19.8.1) y reemplazando el primer término por I_1 ,

$$I_1 - \frac{3I_1}{20} + I_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{17}{20}I_1 = -I_2$$

Por lo tanto,

$$D = -\frac{I_1}{I_2} = \frac{20}{17} = 1.176, \quad B = -\frac{V_1}{I_2} = \frac{-13I_1}{(-17/20)I_1} = 15.29 \Omega$$

Problema de práctica 19.8

Determine los parámetros de transmisión del circuito de la figura 19.16 (véase el problema de práctica 19.3).

Respuesta: **A** = 1.5, **B** = 11 Ω , **C** = 250 mS, **D** = 2.5.

Ejemplo 19.9

Los parámetros **ABCD** de la red de dos puertos de la figura 19.34 son

 


Figura 19.34 Para el ejemplo 19.9.

$$\begin{bmatrix} 4 & 20 \Omega \\ 0.1 \text{ S} & 2 \end{bmatrix}$$

Se conecta a una carga variable en el puerto de salida, para una transferencia de potencia máxima. Encuentre R_L y la máxima potencia transferida.

Solución: Se necesita determinar el equivalente de Thevenin (Z_{Th} y V_{Th}) en la carga o puerto de salida. Se obtiene Z_{Th} utilizando el circuito de la figura 19.35a). El objetivo es obtener $Z_{Th} = V_2/I_2$. Al sustituir los parámetros **ABCD** dados en la ecuación (19.22), se obtiene

$$V_1 = 4V_2 - 20I_2 \quad (19.9.1)$$

$$I_1 = 0.1V_2 - 2I_2 \quad (19.9.2)$$

En el puerto de entrada $V_1 = -10I_1$. La sustitución de esto en la ecuación (19.9.1) produce

$$-10I_1 = 4V_2 - 20I_2$$

o sea

$$I_1 = -0.4V_2 + 2I_2 \quad (19.9.3)$$

 


Figura 19.35 Solución del ejemplo 19.9: a) determinación de Z_{Th} , b) determinación de V_{Th} , c) determinación de R_L para transferencia de potencia máxima.

Igualando los lados derechos de las ecuaciones (19.9.2) y (19.9.3)

$$0.1V_2 - 2I_2 = -0.4V_2 + 2I_2 \Rightarrow 0.5V_2 = 4I_2$$

De aquí que,
$$Z_{Th} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{4}{0.5} = 8 \Omega$$

Para encontrar V_{Th} se utiliza el circuito de la figura 19.35b). En el puerto de salida, $I_2 = 0$ y en el puerto de entrada $V_1 = 50 - 10I_1$. Sustituyendo éstos en las ecuaciones (19.9.1) y (19.9.2),

$$50 - 10I_1 = 4V_2 \tag{19.9.4}$$

$$I_1 = 0.1V_2 \tag{19.9.5}$$

Sustituyendo la ecuación (19.9.5) en la ecuación (19.9.4),

$$50 - V_2 = 4V_2 \Rightarrow V_2 = 10$$

Por lo tanto, $V_{Th} = V_2 = 10 \text{ V}$

El circuito equivalente se muestra en la figura 19.35c). Para una transferencia máxima de potencia,


$$R_L = Z_{Th} = 8 \Omega$$

De acuerdo con la ecuación (4.24), la potencia máxima es

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{2R_L}\right)^2 R_L = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} = \frac{100}{4 \times 8} = 3.125 \text{ W}$$

Encuentre I_1 e I_2 si los parámetros de transmisión de los puertos de la figura 19.36 son,
 
$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \Omega \\ 0.4 \text{ S} & 1 \end{bmatrix}$$



Problema de práctica 19.9

Figura 19.36 Para el problema de práctica 19.9.

Respuesta: 1 A, -0.2 A.

19.6 † Relaciones entre parámetros

Puesto que los seis conjuntos de parámetros relacionan las mismas variables entre las terminales de entrada y de salida de la red de dos puertos, éstos deben estar interrelacio-

nados. Si existen dos conjuntos de parámetros es posible relacionar un conjunto con el otro. Se va a demostrar el proceso con dos ejemplos.

Dados los parámetros z se tendrán los parámetros y . A partir de la ecuación (19.2),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{z}] \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (19.31)$$

o sea
$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{z}]^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (19.32)$$

Además, de acuerdo con la ecuación (19.9),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{y}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (19.33)$$

Comparando las ecuaciones (19.32) y (19.33), se puede ver que

$$[\mathbf{y}] = [\mathbf{z}]^{-1} \quad (19.34)$$

La adjunta de la matriz $[\mathbf{z}]$ es
$$\begin{bmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{bmatrix}$$

y su determinante es
$$\Delta_z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}$$

Al sustituir esto en la ecuación (19.34), se obtiene

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{bmatrix}}{\Delta_z} \quad (19.35)$$

La igualación de términos produce

$$y_{11} = \frac{z_{22}}{\Delta_z}, \quad y_{12} = -\frac{z_{12}}{\Delta_z}, \quad y_{21} = -\frac{z_{21}}{\Delta_z}, \quad y_{22} = \frac{z_{11}}{\Delta_z} \quad (19.36)$$

Como un segundo ejemplo se determinarán los parámetros h a partir de los parámetros z . Según la ecuación (19.1),

$$\mathbf{V}_1 = z_{11}\mathbf{I}_1 + z_{12}\mathbf{I}_2 \quad (19.37a)$$

$$\mathbf{V}_2 = z_{21}\mathbf{I}_1 + z_{22}\mathbf{I}_2 \quad (19.37b)$$

Haciendo \mathbf{I}_2 el sujeto de la ecuación (19.37b),

$$\mathbf{I}_2 = -\frac{z_{21}}{z_{22}}\mathbf{I}_1 + \frac{1}{z_{22}}\mathbf{V}_2 \quad (19.38)$$

Sustituyendo en la ecuación (19.37a),

$$\mathbf{V}_1 = \frac{z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}}{z_{22}}\mathbf{I}_1 + \frac{z_{12}}{z_{22}}\mathbf{V}_2 \quad (19.39)$$

Poniendo las ecuaciones (19.38) y (19.39) en forma de matriz,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta_z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ -\frac{z_{21}}{z_{22}} & \frac{1}{z_{22}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} \quad (19.40)$$

A partir de la ecuación (19.15),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix}$$

TABLA 19.1 Conversión de parámetros de dos puertos.

	z		y		h		g		T		t	
z	z ₁₁	z ₁₂	$\frac{y_{22}}{\Delta_y}$	$-\frac{y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h}{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1}{g_{11}}$	$-\frac{g_{12}}{g_{11}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\Delta_T}{C}$	$\frac{d}{c}$	$\frac{1}{c}$
	z ₂₁	z ₂₂	$-\frac{y_{21}}{\Delta_y}$	$\frac{y_{11}}{\Delta_y}$	$-\frac{h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\frac{g_{21}}{g_{11}}$	$\frac{\Delta_g}{g_{11}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$	$\frac{\Delta_t}{c}$	$\frac{a}{c}$
y	$\frac{z_{22}}{\Delta_z}$	$-\frac{z_{12}}{\Delta_z}$	y ₁₁	y ₁₂	$\frac{1}{h_{11}}$	$-\frac{h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta_g}{g_{22}}$	$\frac{g_{12}}{g_{22}}$	$\frac{D}{B}$	$-\frac{\Delta_T}{B}$	$\frac{a}{b}$	$-\frac{1}{b}$
	$-\frac{z_{21}}{\Delta_z}$	$\frac{z_{11}}{\Delta_z}$	y ₂₁	y ₂₂	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta_h}{h_{11}}$	$-\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\frac{1}{g_{22}}$	$-\frac{1}{B}$	$\frac{A}{B}$	$-\frac{\Delta_t}{b}$	$\frac{d}{b}$
h	$\frac{\Delta_z}{z_{22}}$	$\frac{z_{12}}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}}$	$-\frac{y_{12}}{y_{11}}$	$\frac{h_{11}}{h_{11}}$	$\frac{h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{g_{22}}{\Delta_g}$	$-\frac{g_{12}}{\Delta_g}$	$\frac{B}{D}$	$\frac{\Delta_T}{D}$	$\frac{b}{a}$	$\frac{1}{a}$
	$-\frac{z_{21}}{z_{22}}$	$\frac{1}{z_{22}}$	$\frac{y_{21}}{y_{11}}$	$\frac{\Delta_y}{y_{11}}$	$\frac{h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{h_{22}}{h_{22}}$	$-\frac{g_{21}}{\Delta_g}$	$\frac{g_{11}}{\Delta_g}$	$-\frac{1}{D}$	$\frac{C}{D}$	$\frac{\Delta_t}{a}$	$\frac{c}{a}$
g	$\frac{1}{z_{11}}$	$-\frac{z_{12}}{z_{11}}$	$\frac{\Delta_y}{y_{22}}$	$\frac{y_{12}}{y_{22}}$	$\frac{h_{22}}{\Delta_h}$	$-\frac{h_{12}}{\Delta_h}$	$\frac{g_{11}}{g_{11}}$	$\frac{g_{12}}{g_{12}}$	$\frac{C}{A}$	$-\frac{\Delta_T}{A}$	$\frac{c}{d}$	$-\frac{1}{d}$
	$\frac{z_{21}}{z_{11}}$	$\frac{\Delta_z}{z_{11}}$	$-\frac{y_{21}}{y_{22}}$	$\frac{1}{y_{22}}$	$-\frac{h_{21}}{\Delta_h}$	$\frac{h_{11}}{\Delta_h}$	$\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\frac{g_{22}}{g_{22}}$	$\frac{1}{A}$	$\frac{B}{A}$	$\frac{\Delta_t}{d}$	$-\frac{b}{d}$
T	$\frac{z_{11}}{z_{21}}$	$\frac{\Delta_z}{z_{21}}$	$-\frac{y_{22}}{y_{21}}$	$-\frac{1}{y_{21}}$	$-\frac{\Delta_h}{h_{21}}$	$-\frac{h_{11}}{h_{21}}$	$\frac{1}{g_{21}}$	$\frac{g_{22}}{g_{21}}$	A	B	$\frac{d}{\Delta_t}$	$\frac{b}{\Delta_t}$
	$\frac{1}{z_{21}}$	$\frac{z_{22}}{z_{21}}$	$-\frac{\Delta_y}{y_{21}}$	$-\frac{y_{11}}{y_{21}}$	$-\frac{h_{22}}{h_{21}}$	$-\frac{1}{h_{21}}$	$\frac{g_{11}}{g_{21}}$	$\frac{\Delta_g}{g_{21}}$	C	D	$\frac{c}{\Delta_t}$	$\frac{a}{\Delta_t}$
t	$\frac{z_{22}}{z_{12}}$	$\frac{\Delta_z}{z_{12}}$	$-\frac{y_{11}}{y_{12}}$	$-\frac{1}{y_{12}}$	$\frac{1}{h_{12}}$	$\frac{h_{11}}{h_{12}}$	$-\frac{\Delta_g}{g_{12}}$	$-\frac{g_{22}}{g_{12}}$	$\frac{D}{\Delta_T}$	$\frac{B}{\Delta_T}$	a	b
	$\frac{1}{z_{12}}$	$\frac{z_{11}}{z_{12}}$	$-\frac{\Delta_y}{y_{12}}$	$-\frac{y_{22}}{y_{12}}$	$\frac{h_{22}}{h_{12}}$	$\frac{\Delta_h}{h_{12}}$	$-\frac{g_{11}}{g_{12}}$	$-\frac{1}{g_{12}}$	$\frac{C}{\Delta_T}$	$\frac{A}{\Delta_T}$	c	d

$$\Delta_z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}, \quad \Delta_h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}, \quad \Delta_T = AD - BC$$

$$\Delta_y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}, \quad \Delta_g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}, \quad \Delta_t = ad - bc$$

Compendo lo anterior con la fórmula (19.40), se obtiene

$$h_{11} = \frac{\Delta_z}{z_{22}}, \quad h_{12} = \frac{z_{12}}{z_{22}}, \quad h_{21} = -\frac{z_{21}}{z_{22}}, \quad h_{22} = \frac{1}{z_{22}} \quad (19.41)$$

La tabla 19.1 proporciona las fórmulas de conversión para los seis conjuntos de parámetros de dos puertos. Dado un conjunto de parámetros, la tabla 19.1 puede utilizarse para encontrar los demás parámetros. Por ejemplo, dados los parámetros *T* se encontrarán los parámetros *h* correspondientes en la quinta columna del tercer renglón. Asimismo, dado que $z_{21} = z_{12}$ en una red recíproca, es factible utilizar la tabla para expresar esta condición en términos de otros parámetros. También es posible demostrar que,

$$[g] = [h]^{-1} \quad (19.42)$$

sin embargo

$$[t] \neq [T]^{-1} \quad (19.43)$$

Encuentre *[z]* y *[g]* en una red de dos puertos si

Ejemplo 19.10

$$[T] = \begin{bmatrix} 10 & 1.5 \Omega \\ 2 \text{ S} & 4 \end{bmatrix}$$

Solución: Si *A* = 10, *B* = 1.5, *C* = 2, *D* = 4, el determinante de la matriz es

$$\Delta_T = AD - BC = 40 - 3 = 37$$

De la tabla 19.1,

$$\begin{aligned} z_{11} &= \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{C}} = \frac{10}{2} = 5, & z_{12} &= \frac{\Delta_T}{\mathbf{C}} = \frac{37}{2} = 18.5 \\ z_{21} &= \frac{1}{\mathbf{C}} = \frac{1}{2} = 0.5, & z_{22} &= \frac{\mathbf{D}}{\mathbf{C}} = \frac{4}{2} = 2 \\ g_{11} &= \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{A}} = \frac{2}{10} = 0.2, & g_{12} &= -\frac{\Delta_T}{\mathbf{A}} = -\frac{37}{10} = -3.7 \\ g_{21} &= \frac{1}{\mathbf{A}} = \frac{1}{10} = 0.1, & g_{22} &= \frac{\mathbf{B}}{\mathbf{A}} = \frac{1.5}{10} = 0.15 \end{aligned}$$

Por lo tanto,
$$[\mathbf{z}] = \begin{bmatrix} 5 & 18.5 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \Omega, \quad [\mathbf{g}] = \begin{bmatrix} 0.2 \text{ S} & -3.7 \\ 0.1 & 0.15 \Omega \end{bmatrix}$$

Problema de práctica 19.10

Determine $[\mathbf{y}]$ y $[\mathbf{T}]$ en una red de dos puertos cuyos parámetros z son

$$[\mathbf{z}] = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \Omega$$

Respuesta: $[\mathbf{y}] = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.2 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix} \text{ S}, \quad [\mathbf{T}] = \begin{bmatrix} 1.5 & 5 \Omega \\ 0.25 \text{ S} & 1.5 \end{bmatrix}$.

Ejemplo 19.11

 


Figura 19.37 Para el ejemplo 19.11.

Obtenga los parámetros y del circuito de amplificador operacional de la figura 19.37. Demuestre que el circuito no tiene parámetros z .

Solución: Puesto que no puede entrar corriente en las terminales de entrada del amplificador operacional, $\mathbf{I}_1 = 0$, lo cual puede expresarse en términos de \mathbf{V}_1 y \mathbf{V}_2 como

$$\mathbf{I}_1 = 0\mathbf{V}_1 + 0\mathbf{V}_2 \quad (19.11.1)$$

Comparando con la ecuación (19.8), se obtiene

$$\mathbf{y}_{11} = 0 = \mathbf{y}_{12}$$

Asimismo,

$$\mathbf{V}_2 = R_3\mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_o(R_1 + R_2)$$

donde \mathbf{I}_o es la corriente que pasa por R_1 y R_2 . Sin embargo, $\mathbf{I}_o = \mathbf{V}_1/R_1$. Por consiguiente,

$$\mathbf{V}_2 = R_3\mathbf{I}_2 + \frac{\mathbf{V}_1(R_1 + R_2)}{R_1}$$

que es posible escribir como

$$\mathbf{I}_2 = -\frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_3} \mathbf{V}_1 + \frac{\mathbf{V}_2}{R_3}$$

La comparación con la ecuación 19.8 muestra que

$$\mathbf{y}_{21} = -\frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_3}, \quad \mathbf{y}_{22} = \frac{1}{R_3}$$

El determinante de la matriz $[\mathbf{y}]$ es

$$\Delta_y = \mathbf{y}_{11}\mathbf{y}_{22} - \mathbf{y}_{12}\mathbf{y}_{21} = 0$$

Puesto que $\Delta_y = 0$, la matriz $[\mathbf{y}]$ no tiene inversa; por lo tanto, la matriz $[\mathbf{z}]$ no existe, de acuerdo con la ecuación (19.34). Obsérvese que el circuito no es recíproco debido al elemento activo.

Encuentre los parámetros z del circuito del amplificador operacional que se muestra en la figura 19.38. Demuestre que el circuito no tiene parámetros y .

Respuesta: $[z] = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ -R_2 & 0 \end{bmatrix}$. Puesto que $[z]^{-1}$ no existe, $[y]$ tampoco existe.

Problema de práctica 19.11

 


Figura 19.38 Para el problema de práctica 19.11.

19.7 Interconexión de redes

Una red grande y compleja puede dividirse para su análisis y diseño en subredes. Las subredes se modelan como redes de dos puertos interconectadas para formar la red original. Por lo tanto, es posible que las redes de dos puertos se consideren como bloques constitutivos que pueden interconectarse para formar una red compleja. La interconexión puede efectuarse en serie, en paralelo o en cascada. Aunque la red interconectada se describe mediante cualquiera de los conjuntos de seis parámetros, cierto conjunto de parámetros quizá tenga una ventaja definitiva. Por ejemplo, cuando las redes están conectadas en serie, sus parámetros individuales z se suman a los parámetros z dados de la red mayor. Cuando están conectadas en paralelo, sus parámetros y individuales se suman para obtener los parámetros y de la red mayor. Cuando están en cascada, es posible multiplicar en conjunto sus parámetros individuales de transmisión para obtener los parámetros de transmisión de la red más amplia.

Considérese la conexión de las dos redes de dos puertos en serie que se muestra en la figura 19.39. Se consideran en serie porque sus corrientes de entrada son las mismas y sus tensiones se suman. Además, cada red tiene una referencia común, y cuando los circuitos se ponen en serie, los puntos de referencia comunes de cada circuito se conectan entre sí. Para la red N_a ,

$$\begin{aligned} V_{1a} &= z_{11a}I_{1a} + z_{12a}I_{2a} \\ V_{2a} &= z_{21a}I_{1a} + z_{22a}I_{2a} \end{aligned} \tag{19.44}$$

y para la red N_b ,

$$\begin{aligned} V_{1b} &= z_{11b}I_{1b} + z_{12b}I_{2b} \\ V_{2b} &= z_{21b}I_{1b} + z_{22b}I_{2b} \end{aligned} \tag{19.45}$$

Se puede observar de la figura 19.39 que

$$I_1 = I_{1a} = I_{1b}, \quad I_2 = I_{2a} = I_{2b} \tag{19.46}$$

y que

$$\begin{aligned} V_1 &= V_{1a} + V_{1b} = (z_{11a} + z_{11b})I_1 + (z_{12a} + z_{12b})I_2 \\ V_2 &= V_{2a} + V_{2b} = (z_{21a} + z_{21b})I_1 + (z_{22a} + z_{22b})I_2 \end{aligned} \tag{19.47}$$

Por lo tanto, los parámetros z de la red completa son

$$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11a} + z_{11b} & z_{12a} + z_{12b} \\ z_{21a} + z_{21b} & z_{22a} + z_{22b} \end{bmatrix} \tag{19.48}$$

o sea

$$\boxed{[z] = [z_a] + [z_b]} \tag{19.49}$$

lo que demuestra que los parámetros z correspondientes a la red completa son la suma de los parámetros z relativos a las redes individuales. Lo anterior puede ampliarse a n redes en serie. Si dos redes de dos puertos se conectan en serie en el modelo $[h]$, por ejemplo, se utiliza la tabla 19.1 para convertir las h en z y aplicar después la ecuación (19.49). Por último, se convierte el resultado de nuevo en h utilizando la tabla 19.1.

 


Figura 19.39 Conexión en serie de dos redes de dos puertos.

 


Figura 19.40 Conexión en paralelo de dos redes de dos puertos.

Utilizando dos redes de dos puertos están en paralelo cuando las tensiones en sus puertos son iguales y las corrientes en los puertos de la red más grande son las sumas de las corrientes individuales en los puertos. Además, cada circuito debe tener una referencia común y cuando las redes se conectan entre sí todas deben tener sus referencias comunes conectadas. La conexión en paralelo de dos redes de dos puertos se muestra en la figura 19.40. En el caso de dos redes,

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{1a} &= \mathbf{y}_{11a}\mathbf{V}_{1a} + \mathbf{y}_{12a}\mathbf{V}_{2a} \\ \mathbf{I}_{2a} &= \mathbf{y}_{21a}\mathbf{V}_{1a} + \mathbf{y}_{22a}\mathbf{V}_{2a} \end{aligned} \quad (19.50)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{1b} &= \mathbf{y}_{11b}\mathbf{V}_{1b} + \mathbf{y}_{12b}\mathbf{V}_{2b} \\ \mathbf{I}_{2b} &= \mathbf{y}_{21b}\mathbf{V}_{1b} + \mathbf{y}_{22b}\mathbf{V}_{2b} \end{aligned} \quad (19.51)$$

e

Sin embargo, de la figura 19.40,

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_{1a} = \mathbf{V}_{1b}, \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_{2a} = \mathbf{V}_{2b} \quad (19.52a)$$

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_{1a} + \mathbf{I}_{1b}, \quad \mathbf{I}_2 = \mathbf{I}_{2a} + \mathbf{I}_{2b} \quad (19.52b)$$

La sustitución de las ecuaciones (19.50) y (19.51) en la (19.52b) produce

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= (\mathbf{y}_{11a} + \mathbf{y}_{11b})\mathbf{V}_1 + (\mathbf{y}_{12a} + \mathbf{y}_{12b})\mathbf{V}_2 \\ \mathbf{I}_2 &= (\mathbf{y}_{21a} + \mathbf{y}_{21b})\mathbf{V}_1 + (\mathbf{y}_{22a} + \mathbf{y}_{22b})\mathbf{V}_2 \end{aligned} \quad (19.53)$$

En consecuencia, los parámetros y de la red completa son

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}_{11} & \mathbf{y}_{12} \\ \mathbf{y}_{21} & \mathbf{y}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_{11a} + \mathbf{y}_{11b} & \mathbf{y}_{12a} + \mathbf{y}_{12b} \\ \mathbf{y}_{21a} + \mathbf{y}_{21b} & \mathbf{y}_{22a} + \mathbf{y}_{22b} \end{bmatrix} \quad (19.54)$$

o sea

$$\boxed{[\mathbf{y}] = [\mathbf{y}_a] + [\mathbf{y}_b]} \quad (19.55)$$

lo que confirma que los parámetros y de la red completa son la suma de los parámetros y de las redes individuales. El resultado puede extenderse a n redes de dos puertos en paralelo.

Se dice que dos redes están en *cascada* cuando la salida de una es la entrada de la otra. La conexión de dos redes de dos puertos en cascada se muestra en la figura 19.41. Para las dos redes,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_{1a} \\ \mathbf{I}_{1a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_a & \mathbf{B}_a \\ \mathbf{C}_a & \mathbf{D}_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{2a} \\ -\mathbf{I}_{2a} \end{bmatrix} \quad (19.56)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_{1b} \\ \mathbf{I}_{1b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_b & \mathbf{B}_b \\ \mathbf{C}_b & \mathbf{D}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{2b} \\ -\mathbf{I}_{2b} \end{bmatrix} \quad (19.57)$$

A partir de la figura 19.41,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{1a} \\ \mathbf{I}_{1a} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{2a} \\ -\mathbf{I}_{2a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{1b} \\ \mathbf{I}_{1b} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{2b} \\ -\mathbf{I}_{2b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ -\mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (19.58)$$

 


Figura 19.41 Conexión en cascada de dos redes de dos puertos.

Sustituyendo éstas en las ecuaciones (19.56) y (19.57),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_a & \mathbf{B}_a \\ \mathbf{C}_a & \mathbf{D}_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_b & \mathbf{B}_b \\ \mathbf{C}_b & \mathbf{D}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ -\mathbf{I}_2 \end{bmatrix} \quad (19.59)$$

Por lo tanto, los parámetros de transmisión de toda la red son el producto de los parámetros de transmisión de los parámetros de transmisión individuales:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_a & \mathbf{B}_a \\ \mathbf{C}_a & \mathbf{D}_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_b & \mathbf{B}_b \\ \mathbf{C}_b & \mathbf{D}_b \end{bmatrix} \quad (19.60)$$

o sea

$$\boxed{[\mathbf{T}] = [\mathbf{T}_a][\mathbf{T}_b]} \quad (19.61)$$

Esta propiedad es la que hace tan útiles a los parámetros de transmisión. Recuérdese que la multiplicación de las matrices debe ser en el orden en el cual las redes N_a y N_b están en cascada.

Evalúe $\mathbf{V}_2/\mathbf{V}_s$ en el circuito de la figura 19.42.

Ejemplo 19.12

 


Figura 19.42 Para el ejemplo 19.12.

Solución: Este circuito puede considerarse como dos redes de dos puertos en serie. Para N_b ,

$$\mathbf{z}_{12b} = \mathbf{z}_{21b} = 10 = \mathbf{z}_{11b} = \mathbf{z}_{22b}$$

Por lo tanto,

$$[\mathbf{z}] = [\mathbf{z}_a] + [\mathbf{z}_b] = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 8 & 20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 18 \\ 18 & 30 \end{bmatrix}$$

Sin embargo,

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{z}_{11}\mathbf{I}_1 + \mathbf{z}_{12}\mathbf{I}_2 = 22\mathbf{I}_1 + 18\mathbf{I}_2 \quad (19.12.1)$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{z}_{21}\mathbf{I}_1 + \mathbf{z}_{22}\mathbf{I}_2 = 18\mathbf{I}_1 + 30\mathbf{I}_2 \quad (19.12.2)$$

Además, en el puerto de entrada

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_s - 5\mathbf{I}_1 \quad (19.12.3)$$

y en el puerto de salida

$$\mathbf{V}_2 = -20\mathbf{I}_2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_2 = -\frac{\mathbf{V}_2}{20} \quad (19.12.4)$$

Sustituyendo las ecuaciones (19.12.3) y (19.12.4) en la ecuación (19.12.1) da

$$\mathbf{V}_s - 5\mathbf{I}_1 = 22\mathbf{I}_1 - \frac{18}{20}\mathbf{V}_2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{V}_s = 27\mathbf{I}_1 - 0.9\mathbf{V}_2 \quad (19.12.5)$$

mientras que al sustituir la ecuación (19.12.4) en la ecuación (19.12.2) da

$$\mathbf{V}_2 = 18\mathbf{I}_1 - \frac{30}{20}\mathbf{V}_2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{I}_1 = \frac{2.5}{18}\mathbf{V}_2 \quad (19.12.6)$$

Al reemplazar la ecuación (19.12.6) en la ecuación (19.12.5), se obtiene

$$\mathbf{V}_s = 27 \times \frac{2.5}{18}\mathbf{V}_2 - 0.9\mathbf{V}_2 = 2.85\mathbf{V}_2$$

Y así
$$\frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{V}_s} = \frac{1}{2.85} = 0.3509$$

Problema de práctica 19.12

Encuentre $\mathbf{V}_2/\mathbf{V}_s$ en el circuito de la figura 19.43

 


Figura 19.43 Para el problema de práctica 19.12.

Respuesta: $0.6799 \angle -29.05^\circ$.

Ejemplo 19.13

Encuentre los parámetros de los dos puertos de la figura 19.44.

 


Figura 19.44 Para el ejemplo 19.13.

Solución: Se hace referencia a la red superior como N_a y a la red inferior como N_b . Ambas están conectadas en paralelo al comparar N_a y N_b con el circuito de la figura 19.13(a), se obtiene

$$\mathbf{y}_{12a} = -j4 = \mathbf{y}_{21a}, \quad \mathbf{y}_{11a} = 2 + j4, \quad \mathbf{y}_{22a} = 3 + j4$$

o sea

$$[\mathbf{y}_a] = \begin{bmatrix} 2 + j4 & -j4 \\ -j4 & 3 + j4 \end{bmatrix} \text{ S}$$

y

$$\mathbf{y}_{12b} = -4 = \mathbf{y}_{21b}, \quad \mathbf{y}_{11b} = 4 - j2, \quad \mathbf{y}_{22b} = 4 - j6$$

o sea

$$[\mathbf{y}_b] = \begin{bmatrix} 4 - j2 & -4 \\ -4 & 4 - j6 \end{bmatrix} \text{ S}$$

Los parámetros y completos son


$$[\mathbf{y}] = [\mathbf{y}_a] + [\mathbf{y}_b] = \begin{bmatrix} 6 + j2 & -4 - j4 \\ -4 - j4 & 7 - j2 \end{bmatrix} \text{ S}$$

Obtenga los parámetros y de la red de la figura 19.45.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 27 - j15 & -25 + j10 \\ -25 + j10 & 27 - j5 \end{bmatrix} \text{ S.}$

Figura 19.45 Para el problema de práctica 19.13.

Problema de práctica 19.13

 

Encuentre los parámetros de transmisión del circuito de la figura 19.46.

Solución: Es posible considerar el circuito dado en la figura 19.46 como una conexión en cascada de dos redes en T, como se muestra en la figura 19.47a). Es posible demostrar que una red en T, como la que se muestra en la figura 19.47b), tiene los parámetros de transmisión siguientes [véase el problema 19.52b)]:

$$\mathbf{A} = 1 + \frac{R_1}{R_2}, \quad \mathbf{B} = R_3 + \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_2}$$

$$\mathbf{C} = \frac{1}{R_2}, \quad \mathbf{D} = 1 + \frac{R_3}{R_2}$$

Al aplicar esto en las redes en cascada N_a y N_b en la figura 19.47a), se obtiene

$$\mathbf{A}_a = 1 + 4 = 5, \quad \mathbf{B}_a = 8 + 4 \times 9 = 44 \Omega$$

$$\mathbf{C}_a = 1 \text{ S}, \quad \mathbf{D}_a = 1 + 8 = 9$$

o en forma de matriz, $[\mathbf{T}_a] = \begin{bmatrix} 5 & 44 \Omega \\ 1 \text{ S} & 9 \end{bmatrix}$

y $\mathbf{A}_b = 1, \quad \mathbf{B}_b = 6 \Omega, \quad \mathbf{C}_b = 0.5 \text{ S}, \quad \mathbf{D}_b = 1 + \frac{6}{2} = 4$

esto es, $[\mathbf{T}_b] = \begin{bmatrix} 1 & 6 \Omega \\ 0.5 \text{ S} & 4 \end{bmatrix}$

Por lo tanto, para la red total del circuito de la figura 19.46,

$$\begin{aligned} [\mathbf{T}] &= [\mathbf{T}_a][\mathbf{T}_b] = \begin{bmatrix} 5 & 44 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0.5 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \times 1 + 44 \times 0.5 & 5 \times 6 + 44 \times 4 \\ 1 \times 1 + 9 \times 0.5 & 1 \times 6 + 9 \times 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 27 & 206 \Omega \\ 5.5 \text{ S} & 42 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Obsérvese que,

$$\Delta_{T_a} = \Delta_{T_b} = \Delta_T = 1$$

lo que demuestra que la red es recíproca.

Ejemplo 19.14

 


Figura 19.46 Para el ejemplo 19.14.

 
 


Figura 19.47 Para el ejemplo 19.14: a) descomposición del circuito de la figura 19.46 en dos redes de dos puertos, b) una red de dos puertos en T general.

Obtenga la representación con parámetros ABCD del circuito de la figura 19.48.

Problema de práctica 19.14

 


Figura 19.48 Para el problema de práctica 19.14.

Respuesta: $[T] = \begin{bmatrix} 6.3 & 472 \Omega \\ 0.425 \text{ S} & 32 \end{bmatrix}$.

19.8 Cálculo de los parámetros de dos puertos utilizando *PSpice*

El cálculo manual de los parámetros de dos puertos quizá se vuelva difícil cuando el circuito de dos puertos sea complicado. Se recurre a *PSpice* en tales situaciones. Si el circuito es puramente resistivo, puede utilizarse el análisis de cd de *PSpice*; de otra manera, se requiere el análisis de ca de *PSpice* a una frecuencia específica. La clave en el uso de *PSpice* para calcular un parámetro de dos puertos particular es recordar cómo se define ese parámetro y restringir la variable del puerto apropiado, con una fuente de 1 A o 1 V, mientras se usa un circuito abierto o un cortocircuito para imponer las otras restricciones necesarias. Los dos ejemplos siguientes ilustran la idea.

Ejemplo 19.15

Encuentre los parámetros h de la red de la figura 19.49.

 


Figura 19.49 Para el problema de práctica 19.15.

Solución: A partir de la ecuación (19.16),

$$h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0}, \quad h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0}$$

lo que muestra que h_{11} y h_{21} se determinan haciendo $V_2 = 0$. Asimismo al considerar $I_1 = 1 \text{ A}$, h_{11} se convierte en $V_1/1$, en tanto que h_{21} se vuelve $I_2/1$. Con esto en mente, se diagrama el circuito mostrado en la figura 19.50a). Insertando una fuente de corriente de cd IDC de 1 A para que $I_1 = 1 \text{ A}$, y que el pseudocomponente VIEWPOINT exhiba V_1 y el pseudocomponente IPROBE muestre I_2 . Después de guardar el esquema del circuito, se ejecuta *PSpice* seleccionando **Analysis/Simulate** y eligiendo los valores que exhiben los pseudocomponentes. Se obtiene

$$h_{11} = \frac{V_1}{1} = 10 \Omega, \quad h_{21} = \frac{I_2}{1} = -0.5$$

De manera similar, de acuerdo con la ecuación 19.16,

$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}, \quad h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

lo que indica que h_{12} y h_{22} se obtienen poniendo en un circuito abierto al puerto de entrada ($I_1 = 0$). Haciendo $V_2 = 1 \text{ V}$, h_{12} se convierte en $V_1/1$ en tanto que h_{22} se transforma en $I_2/1$. Por lo tanto, se emplea el esquema de la figura 19.50b) con una fuente de tensión de cd VDC de 1 V conectada en la terminal de salida, para que $V_2 = 1 \text{ V}$. Los

 


Figura 19.50 Para el problema de práctica 19.15: a) cálculo de h_{11} y h_{21} , b) cálculo de h_{12} y h_{22} .

pseudocomponentes VIEWPOINT e IPROBE se insertan para mostrar los valores de V_1 e I_2 , respectivamente. (Obsérvese que en la figura 19.50b) se ignora la resistencia de $5\ \Omega$ debido a que el puerto de entrada está abierto y PSpice no permitirá tal situación. Es posible incluir la resistencia de $5\ \Omega$ si se sustituye el circuito abierto por una resistencia grande, por ejemplo, de $10\ \text{M}\Omega$.) Después de simular el circuito del esquema, se obtienen los valores mostrados por los pseudocomponentes como se muestra en la figura 19.50b). De tal manera que,

$$h_{12} = \frac{V_1}{I_2} = 0.8333, \quad h_{22} = \frac{I_2}{V_1} = 0.1833\ \text{S}$$

Obtenga los parámetros h de la red de la figura 19.51 utilizando PSpice.

Respuesta: $h_{11} = 4.238\ \Omega$, $h_{21} = -0.6190$, $h_{12} = -0.7143$, $h_{22} = -0.1429\ \text{S}$.

Problema de práctica 19.15

 


Figura 19.51 Para el problema de práctica 19.15.

Encuentre los parámetros z del circuito de la figura 19.52 en $\omega = 10^6\ \text{rad/s}$.

Ejemplo 19.16

Solución: Obsérvese que se utiliza el análisis de cd en el ejemplo 19.15 puesto que en el circuito de la figura 19.49 es resistivo. Aquí se emplea el análisis de ca con $f = \omega/2\pi = 0.15915\ \text{MHz}$, ya que L y C dependen de la frecuencia.

En la ecuación (19.3) se definen los parámetros z como

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0}, \quad z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

Esto sugiere que si se deja que $I_1 = 1\ \text{A}$ y se pone en circuito abierto el puerto de salida de modo que $I_2 = 0$, se obtiene

$$z_{11} = \frac{V_1}{1} \quad \text{y} \quad z_{21} = \frac{V_2}{1}$$

 


Figura 19.52 Para el ejemplo 19.16.

Se lleva a cabo lo anterior con la ayuda del esquema de la figura 19.53a). Se inserta una fuente de corriente de ca IAC 1 A en la terminal de entrada del circuito y dos pseudocomponentes VPRINT1 para obtener V_1 y V_2 . Las características de cada VPRINT1 se fijan como $AC = yes$, $MAG = yes$ y $PHASE = yes$ para imprimir los valores de magnitud y de fase de las tensiones. Se selecciona **Analysis/Setup/AC Sweep** y se tecldea 1 como *Total Pts*, 0.1519MEG como *Start Freq*, y 0.1519MEG como *Final Freq* en el cuadro de diálogo **AC Sweep and Noise Analysis**. Después de guardar el esquema se selecciona **Analysis/Simulate** para simularlo. Se obtienen V_1 y V_2 del archivo de salida. Por lo tanto,

$$z_{11} = \frac{V_1}{1} = 19.70 / \underline{175.7^\circ}\ \Omega, \quad z_{21} = \frac{V_2}{1} = 19.79 / \underline{170.2^\circ}\ \Omega$$

De forma similar, de la ecuación (19.3),

$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}, \quad z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

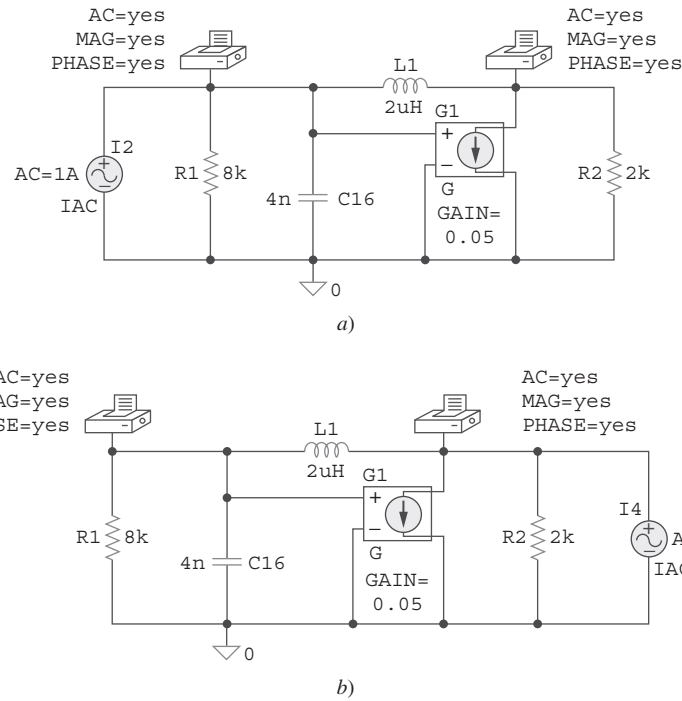


Figura 19.53 Para el ejemplo 19.16: a) circuito para determinar z_{11} y z_{21} , b) circuito para determinar z_{12} y z_{22} .

lo que sugiere que si se deja que $I_2 = 1$ A y se pone en circuito abierto el puerto de entrada,

$$z_{12} = \frac{V_1}{1} \quad \text{y} \quad z_{22} = \frac{V_2}{1}$$

Lo anterior conduce al esquema de la figura 19.53b). La única diferencia entre esto último y el de la figura 19.53a) es que la fuente de corriente 1 A IAC de ca de 1 A está ahora en la terminal de salida. Se ejecuta el análisis del esquema de la figura 19.53b) y se obtienen V_1 y V_2 del archivo de salida. Por lo tanto,

$$z_{12} = \frac{V_1}{1} = 19.70/175.7^\circ \Omega, \quad z_{22} = \frac{V_2}{1} = 19.56/175.7^\circ \Omega$$

Problema de práctica 19.16

 


Figura 19.54 Para el problema de práctica 19.16.

Obtenga los parámetros z del circuito de la figura 19.54 en $f = 60$ Hz.

Respuesta: $z_{11} = 3.987/175.5^\circ \Omega$, $z_{21} = 0.0175/-2.65^\circ \Omega$,
 $z_{12} = 0$, $z_{22} = 0.2651/91.9^\circ \Omega$.

19.9 † Aplicaciones

Se ha visto cómo los seis conjuntos de parámetros de las redes se utilizan para caracterizar una amplia gama de redes de dos puertos. Dependiendo de la forma en que se interconecten los puertos para formar una red mayor, es posible aprovechar las ventajas de un conjunto particular de parámetros con respecto a otro, como se observó en la sección 19.7. En esta sección se consideran dos importantes áreas de aplicación de los parámetros de dos puertos: los circuitos transistorizados y la síntesis de redes en escalera.

19.9.1 Circuitos transistorizados

La red de dos puertos se usa a menudo para aislar una carga de la excitación de un circuito. Por ejemplo, los dos puertos de la figura 19.55 pueden representar un amplifica-

dor, un filtro o alguna otra red. Cuando los dos puertos representan un amplificador, es posible deducir con facilidad expresiones para la ganancia de tensión A_v , la ganancia de corriente A_i , la impedancia de entrada Z_{ent} y la impedancia de salida Z_{sal} . Éstas se definen de la manera siguiente:

$$A_v = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} \tag{19.62}$$

$$A_i = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \tag{19.63}$$

$$Z_{ent} = \frac{V_1(s)}{I_1(s)} \tag{19.64}$$

$$Z_{sal} = \left. \frac{V_2(s)}{I_2(s)} \right|_{V_s=0} \tag{19.65}$$

Cualquiera de los seis conjuntos de parámetros de dos puertos se usa para deducir las expresiones de las ecuaciones (19.62) a (19.65). Sin embargo, los parámetros híbridos (h) son los más útiles para transistores; se miden con facilidad y muchas veces se proporcionan en los datos de los fabricantes o en las hojas de especificaciones de los transistores. Los parámetros h ofrecen una rápida estimación del desempeño de los circuitos transistorizados; se utilizan para determinar con exactitud la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida de un transistor.

Los parámetros h de los transistores tienen significados específicos que se expresan por medio de subíndices. Éstos se listan mediante el primer subíndice y se relacionan con los parámetros h en general, de la manera siguiente:

$$h_i = h_{11}, \quad h_r = h_{12}, \quad h_f = h_{21}, \quad h_o = h_{22} \tag{19.66}$$

Los subíndices i, r, f y o significan entrada, inverso, directo y salida. El segundo subíndice especifica el tipo de conexión utilizada: e para emisor común (EC), c para colector común (CC), y b para base común (BC). Aquí el interés principal es en la conexión de emisor común. De esta forma, los cuatro parámetros h del amplificador de emisor común son:

$$\begin{aligned} h_{ie} &= \text{Impedancia de entrada de la base} \\ h_{re} &= \text{Relación inversa de retroalimentación de tensión} \\ h_{fe} &= \text{Ganancia de corriente base-colector} \\ h_{oe} &= \text{Admitancia de salida} \end{aligned} \tag{19.67}$$

Éstos se calculan o miden de la misma manera que los parámetros h generales. Los valores comunes son $h_{ie} = 6 \text{ k}\Omega$, $h_{re} = 1.5 \times 10^{-4}$, $h_{fe} = 200$, $h_{oe} = 8 \mu\text{S}$. Se debe recordar que estos valores representan características de ca del transistor, medidas en circunstancias específicas.

La figura 19.56 muestra el diagrama del circuito del amplificador de emisor común y el modelo híbrido equivalente. De acuerdo con la figura, se observa que

$$\mathbf{V}_b = h_{ie}\mathbf{I}_b + h_{re}\mathbf{V}_c \tag{19.68a}$$

$$\mathbf{I}_c = h_{fe}\mathbf{I}_b + h_{oe}\mathbf{V}_c \tag{19.68b}$$

 
 


Figura 19.55 Red de dos puertos que aísla a la fuente de la carga.

Figura 19.56 Amplificador de emisor común: a) esquema del circuito, b) modelo híbrido.

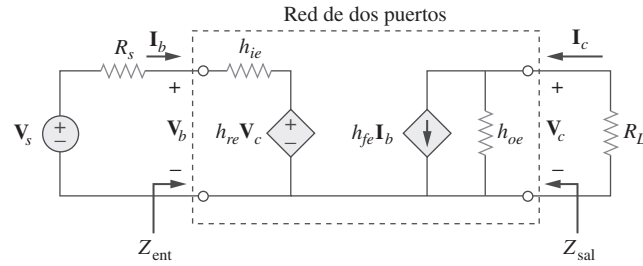


Figura 19.57 Amplificador transistorizado con resistencias de fuente y de carga.

Considérese el amplificador transistorizado que se conecta a una fuente de ca y a una carga como se muestra en la figura 19.57. Éste es un ejemplo de una red de dos puertos incluida dentro de una red mayor. Se puede analizar el circuito híbrido equivalente en la forma usual de acuerdo con la ecuación (19.68). (Véase el ejemplo 19.6.)

Al reconocer de la figura 19.57 que $V_c = -R_L I_c$ y sustituyendo esto en la ecuación (19.68b), se obtiene

$$\begin{aligned} I_c &= h_{fe} I_b - h_{oe} R_L I_c \\ (1 + h_{oe} R_L) I_c &= h_{fe} I_b \end{aligned} \quad (19.69)$$

A partir de esto, se obtiene la ganancia de corriente como,

$$A_i = \frac{I_c}{I_b} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L} \quad (19.70)$$

Según las ecuaciones (19.68b) y (19.70), se puede expresar I_b en términos de V_c :

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L} I_b = h_{fe} I_b + h_{oe} V_c \\ \text{o sea} \quad I_b &= \frac{h_{oe} V_c}{\frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L} - h_{fe}} \end{aligned} \quad (19.71)$$

Sustituyendo la ecuación (19.71) en la ecuación (19.68a) y dividiendo entre V_c da,

$$\begin{aligned} \frac{V_b}{V_c} &= \frac{h_{oe} h_{ie}}{\frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L} - h_{fe}} + h_{re} \\ &= \frac{h_{ie} + h_{ie} h_{oe} R_L - h_{re} h_{fe} R_L}{-h_{fe} R_L} \end{aligned} \quad (19.72)$$

Por lo tanto, la ganancia de tensión es

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} = \frac{-h_{fe} R_L}{h_{ie} + (h_{ie} h_{oe} - h_{re} h_{fe}) R_L} \quad (19.73)$$

Sustituyendo $V_c = -R_L I_c$ en la ecuación (19.68a) da

$$\begin{aligned} V_b &= h_{ie} I_b - h_{re} R_L I_c \\ \text{o sea} \quad \frac{V_b}{I_b} &= h_{ie} - h_{re} R_L \frac{I_c}{I_b} \end{aligned} \quad (19.74)$$

 


Figura 19.58 Determinación de la impedancia de salida del circuito de amplificador de la figura 19.57.

Reemplazando I_c/I_b por la ganancia de corriente en la ecuación (19.70) da lugar a que la impedancia de entrada sea

$$Z_{ent} = \frac{V_b}{I_b} = h_{ie} - \frac{h_{re}h_{fe}R_L}{1 + h_{oe}R_L} \quad (19.75)$$

La impedancia de salida Z_{sal} es la misma que la equivalente de Thevenin entre las terminales de salida. Como siempre, al eliminar la fuente de tensión y poner una fuente de 1 V en las terminales de salida, se obtiene el circuito de la figura 19.58, a partir de la cual se determina Z_{sal} como $1/I_c$. Puesto que $V_c = 1$ V, la malla de entrada produce

$$h_{re}(1) = -I_b(R_s + h_{ie}) \quad \Rightarrow \quad I_b = -\frac{h_{re}}{R_s + h_{ie}} \quad (19.76)$$

Para el lazo de salida,

$$I_c = h_{oe}(1) + h_{fe}I_b \quad (19.77)$$

Sustituyendo la ecuación (19.76) en la ecuación (19.77) da

$$I_c = \frac{(R_s + h_{ie})h_{oe} - h_{re}h_{fe}}{R_s + h_{ie}} \quad (19.78)$$

A partir de esto se obtiene la impedancia de salida Z_{sal} como $1/I_c$; esto es,

$$Z_{sal} = \frac{R_s + h_{ie}}{(R_s + h_{ie})h_{oe} - h_{re}h_{fe}} \quad (19.79)$$

Considere el circuito amplificador de emisor común de la figura 19.59. Determine la ganancia en tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida utilizando estos parámetros h :

Ejemplo 19.17

$$h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega, \quad h_{re} = 2.5 \times 10^{-4}, \quad h_{fe} = 50, \quad h_{oe} = 20 \text{ }\mu\text{S}$$

Encontrar la tensión de salida V_o .

 


Figura 19.59 Para el ejemplo 19.17.

Solución:

1. **Definir.** A primera vista se puede decir que el enunciado de este problema es claro. Sin embargo, cuando se solicita determinar la impedancia de entrada y la ganancia en tensión, ¿se refieren al transistor o al circuito? En cuanto a la ganancia de corriente y a la impedancia de salida, son los mismos en ambos casos.

Se busca que esto se aclare y se especifique que se deben calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión del circuito y no del transistor aislado. Es interesante observar que el problema puede enunciarse de otra forma y convertirse en un simple problema de diseño: Dados los parámetros h , diseñese un simple amplificador que tenga una ganancia de -60 .

2. **Presentar.** Dados un circuito típico de transistor, una tensión de entrada de 3.2 mV y los parámetros h del transistor, calcúlese la tensión de salida.
3. **Alternativas.** Existen diversas formas de enfrentar el problema, la más directa es el uso de circuito equivalente que se muestra en la figura 19.57. Una vez obtenido éste, se puede utilizar el análisis de circuitos para determinar la respuesta. Cuando se obtenga la solución, se puede verificar reemplazando la respuesta en las ecuaciones del circuito para ver si son las correctas. Otro método es simplificar el lado derecho del circuito equivalente y trabajar en sentido inverso para ver si se obtuvo aproximadamente la misma respuesta. Se utilizará este último método.
4. **Intentar.** Se puede observar que $R_s = 0.8 \text{ k}\Omega$ y $R_L = 1.2 \text{ k}\Omega$. El transistor de la figura 19.59 se trata como una red de dos puertos y se aplican las ecuaciones (19.70) a (19.79).

$$\begin{aligned}
 h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe} &= 10^3 \times 20 \times 10^{-6} - 2.5 \times 10^{-4} \times 50 \\
 &= 7.5 \times 10^{-3} \\
 A_v &= \frac{-h_{fe}R_L}{h_{ie} + (h_{ie}h_{oe} - h_{re}h_{fe})R_L} = \frac{-50 \times 1\,200}{1\,000 + 7.5 \times 10^{-3} \times 1\,200} \\
 &= -59.46
 \end{aligned}$$

A_v es la ganancia de tensión del amplificador $= V_o/V_b$. Para calcular la ganancia del circuito, es necesario encontrar V_o/V_s . Se puede hacer esto utilizando la ecuación de malla del circuito en el lado izquierdo y las ecuaciones (19.71) y (19.73).

$$-V_s + R_s I_b + V_b = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{o} \quad V_s &= 800 \frac{20 \times 10^{-6}}{50} - \frac{1}{59.46} V_o \\
 &= \frac{20 \times 10^{-6} \times 800}{1 + 20 \times 10^{-6} \times 1.2 \times 10^3} - 50 \\
 &= -0.03047 V_o.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ganancia del circuito es igual a -32.82 . Ahora, se puede calcular la tensión de salida,

$$\begin{aligned}
 V_o &= \text{ganancia} \times V_s = -105.09 \angle 0^\circ \text{ mV.} \\
 A_i &= \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe}R_L} = \frac{50}{1 + 20 \times 10^{-6} \times 1\,200} = 48.83 \\
 Z_{\text{ent}} &= h_{ie} - \frac{h_{re}h_{fe}R_L}{1 + h_{oe}R_L} \\
 &= 1\,000 - \frac{2.5 \times 10^{-4} \times 50 \times 1\,200}{1 + 20 \times 10^{-6} \times 1\,200} \\
 &= 985.4 \Omega
 \end{aligned}$$

Se puede modificar Z_{ent} para incluir a la resistencia 800 ohm, por lo que se obtiene

$$\text{Impedancia de entrada del circuito} = 800 + 985.4 = 1\,785.4 \Omega.$$

$$\begin{aligned}
 (R_s + h_{ie})h_{oe} - h_{re}h_{fe} &= (800 + 1\,000) \times 20 \times 10^{-6} - 2.5 \times 10^{-4} \times 50 = 23.5 \times 10^{-3} \\
 Z_{\text{sal}} &= \frac{R_s + h_{ie}}{(R_s + h_{ie})h_{oe} - h_{re}h_{fe}} = \frac{800 + 1\,000}{23.5 \times 10^{-3}} = 76.6 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

5. **Evaluar.** En el circuito equivalente, h_{oe} representa una resistencia de $50\,000\ \Omega$. Ésta se encuentra conectada en paralelo con una resistencia de carga de $1.2\ \text{k}\Omega$. El tamaño de la carga es tan pequeño en relación con la resistencia h_{oe} que esta última puede despreciarse. Esto lleva a

$$I_c = h_{fe}I_b = 50I_b, \quad V_c = -1\,200I_c,$$

y la siguiente ecuación de la malla del lado izquierdo del circuito:

$$-0.0032 + (800 + 1\,000)I_b + (0.00025)(-1\,200)(50)I_b = 0$$

$$I_b = 0.0032/(1\,785) = 1.7927\ \mu\text{A}.$$

$$I_c = 50 \times 1.7927 = 89.64\ \mu\text{A} \text{ y } V_c = -1\,200 \times 89.64 \times 10^{-6} \\ = -107.57\ \text{mV}$$

Ésta es una buena aproximación respecto al valor $-105.09\ \text{mV}$.

$$\text{Ganancia de tensión} = -107.57/3.2 = -33.62$$

De nuevo, ésta es una buena aproximación respecto al valor 32.82 .

$$\text{Impedancia de entrada del circuito} = 0.032/1.7927 \times 10^{-6} = \mathbf{1\,785\ \Omega}$$

el cual es comparable con el valor de $1\,785.4\ \Omega$ obtenido antes.

Para estos cálculos, se supone que $Z_{\text{sal}} = \infty\ \Omega$. Los cálculos producen $72.6\ \text{k}\Omega$. Se puede probar esa suposición si se calcula la resistencia equivalente y la resistencia de carga.

$$72\,600 \times 1\,200/(72\,600 + 1\,200) = 1\,180.5 = 1.1805\ \text{k}\Omega$$

De nuevo, se tiene una buena aproximación.

6. **¿Satisfactorio?** Se ha resuelto satisfactoriamente el problema y verificado los resultados. Ahora se pueden presentar los resultados como la solución del problema.

Para el amplificador transistorizado de la figura 19.60, determine la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Considérese que

$$h_{ie} = 6\ \text{k}\Omega, \quad h_{re} = 1.5 \times 10^{-4}, \quad h_{fe} = 200, \quad h_{oe} = 8\ \mu\text{S}$$

Respuesta: -123.61 para el transistor y -4.753 para el circuito, 194.17 , $6\ \text{k}\Omega$ para el transistor y $156\ \text{k}\Omega$ para el circuito, $128.08\ \text{k}\Omega$.

19.9.2 Síntesis de redes en escalera

Otra aplicación de los parámetros de dos puertos corresponde a la síntesis (o construcción) de las redes en escalera que se encuentran con frecuencia en la práctica y tienen un uso particular en el diseño de filtros pasabajas pasivos. Con base en la discusión sobre los circuitos de segundo orden en el capítulo 8, el orden del filtro es el de la ecuación característica que los describe, la cual se determina por medio del número de elementos reactivos que no es posible combinar en elementos simples (esto es, mediante la combinación en serie o en paralelo). La figura 19.61a) muestra una red LC en escalera con un número impar de elementos (para realizar un filtro de orden impar); en tanto que la figura 19.61b) presenta una con un número par de elementos (para realizar un filtro de orden par). Cuando cualquiera de las redes se termina mediante una impedancia de carga Z_L y la impedancia de la fuente Z_s , se obtiene la estructura de la figura 19.62. Para lograr que el diseño resulte menos complicado, se supondrá que $Z_s = 0$. El objetivo es sintetizar la función de transferencia de la red LC en escalera. Se empieza caracterizando la red en escalera mediante sus parámetros de admitancia; a saber,

$$\mathbf{I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2} \tag{19.80a}$$

$$\mathbf{I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2} \tag{19.80b}$$

Problema de práctica 19.17

 


Figura 19.60 Para el problema de práctica 19.17.

 


Figura 19.61 Redes LC en escalera para filtros pasabajas de: a) orden impar, b) orden par.

 


Figura 19.62 Red LC en escalera con impedancias terminales.

(Desde luego, los parámetros de impedancia podrían utilizarse en lugar de los de admitancia.) En el puerto de entrada $V_1 = V_s$, puesto que $Z_s = 0$. En el puerto de salida, $V_2 = V_o$ e $I_2 = -V_2/Z_L = -V_o Y_L$. De tal modo, la ecuación (19.80b) se convierte en

$$-V_o Y_L = y_{21} V_s + y_{22} V_o$$

$$\text{o sea} \quad \mathbf{H}(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-y_{21}}{Y_L + y_{22}} \quad (19.81)$$

Se puede escribir esto como

$$\mathbf{H}(s) = -\frac{y_{21}/Y_L}{1 + y_{22}/Y_L} \quad (19.82)$$

Se puede ignorar el signo negativo de la ecuación (19.82) debido a que los requerimientos del filtro se establecen a menudo en términos de la magnitud de la función de transferencia. El principal objetivo en el diseño de filtros es seleccionar capacitores e inductores de manera que se sinteticen en los parámetros y_{21} y y_{22} a fin de que se cumpla la función de transferencia que se desea. Para lograr lo anterior, se aprovecha una propiedad importante de la red LC en escalera: todos los parámetros z y y son cocientes de polinomios que contienen únicamente potencias pares de s o potencias impares de s , esto es, son relaciones de Impar(es)/Par(es), o Par(es)/Impar(es), donde Impares y Pares corresponden a funciones impares y pares, respectivamente. Sea

$$\mathbf{H}(s) = \frac{\mathbf{N}(s)}{\mathbf{D}(s)} = \frac{\mathbf{N}_o + \mathbf{N}_e}{\mathbf{D}_o + \mathbf{D}_e} \quad (19.83)$$

donde $\mathbf{N}(s)$ y $\mathbf{D}(s)$ son el numerador y el denominador, respectivamente, de la función de transferencia $\mathbf{H}(s)$; \mathbf{N}_o y \mathbf{N}_e son las partes impar o par de \mathbf{N} ; \mathbf{D}_o y \mathbf{D}_e son las partes impar y par de \mathbf{D} . Puesto que $\mathbf{N}(s)$ debe ser impar o par, es posible escribir la ecuación (19.83) como

$$\mathbf{H}(s) = \begin{cases} \frac{\mathbf{N}_o}{\mathbf{D}_o + \mathbf{D}_e}, & (\mathbf{N}_e = 0) \\ \frac{\mathbf{N}_e}{\mathbf{D}_o + \mathbf{D}_e}, & (\mathbf{N}_o = 0) \end{cases} \quad (19.84)$$

y puede reescribirse ésta como

$$\mathbf{H}(s) = \begin{cases} \frac{\mathbf{N}_o/\mathbf{D}_e}{1 + \mathbf{D}_o/\mathbf{D}_e}, & (\mathbf{N}_e = 0) \\ \frac{\mathbf{N}_e/\mathbf{D}_o}{1 + \mathbf{D}_e/\mathbf{D}_o}, & (\mathbf{N}_o = 0) \end{cases} \quad (19.85)$$

Comparándola con la ecuación (19.82), se obtienen los parámetros y de la red como

$$\frac{y_{21}}{Y_L} = \begin{cases} \frac{\mathbf{N}_o}{\mathbf{D}_e}, & (\mathbf{N}_e = 0) \\ \frac{\mathbf{N}_e}{\mathbf{D}_o}, & (\mathbf{N}_o = 0) \end{cases} \quad (19.86)$$

$$y \quad \mathbf{Y}_L = \begin{cases} \frac{\mathbf{D}_o}{\mathbf{D}_e}, & (\mathbf{N}_e = 0) \\ \frac{\mathbf{D}_e}{\mathbf{D}_o}, & (\mathbf{N}_o = 0) \end{cases} \quad (19.87)$$

El ejemplo siguiente ilustra el procedimiento.

Diseñe una red en escalera LC terminada en una resistencia de 1Ω que tiene una función de transferencia normalizada

Ejemplo 19.18

$$\mathbf{H}(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

(Esta función de transferencia es para un filtro pasabajos Butterworth.)

Solución: El denominador muestra que se trata de una red de tercer orden, por lo que la red en escalera LC se ilustra en la figura 19.63a), con dos inductancias y un capacitor. El objetivo es determinar los valores de las bobinas y el capacitor, para lo cual se agrupan los términos en el denominador en las partes impar o par:

$$\mathbf{D}(s) = (s^3 + 2s) + (2s^2 + 1)$$

de manera que
$$\mathbf{H}(s) = \frac{1}{(s^3 + 2s) + (2s^2 + 1)}$$

Se divide el numerador y el denominador entre la parte impar del denominador para obtener

$$\mathbf{H}(s) = \frac{1}{s^3 + 2s} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s}} \quad (19.18.1)$$

De acuerdo con la ecuación (19.82), cuando $\mathbf{Y}_L = 1$, se tiene

$$\mathbf{H}(s) = \frac{-y_{21}}{1 + y_{22}} \quad (19.18.2)$$

Comparando las ecuaciones (19.19.1) y (19.19.2), se obtiene

$$y_{21} = -\frac{1}{s^3 + 2s}, \quad y_{22} = \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s}$$

Cualquier realización de y_{22} automáticamente dará lugar a y_{21} , ya que y_{22} es la admitancia de salida del punto de carga, esto es, la admitancia de salida de la red con el puerto de entrada en cortocircuito. Se determinan los valores de L y C de la figura 19.63a) que nos dará y_{22} . Recuérdese que y_{22} es la admitancia de salida en cortocircuito. De tal modo que se pone en cortocircuito el puerto de entrada como se indica en la figura 19.63b). Se obtiene L_3 primero dejando

$$Z_A = \frac{1}{y_{22}} = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1} = sL_3 + Z_B \quad (19.18.3)$$

A través de la división larga,

$$Z_A = 0.5s + \frac{1.5s}{2s^2 + 1} \quad (19.18.4)$$

La comparación de las ecuaciones (19.18.3) y (19.18.4) muestra que,

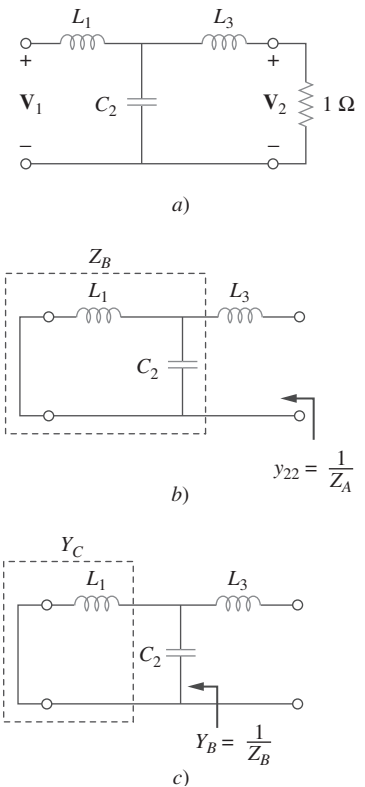


Figura 19.63 Para el ejemplo 19.18.

$$L_3 = 0.5H, \quad Z_B = \frac{1.5s}{2s^2 + 1}$$

A continuación, se busca obtener C_2 como se hizo en la figura 19.63c) teniendo

$$Y_B = \frac{1}{Z_B} = \frac{2s^2 + 1}{1.5s} = 1.333s + \frac{1}{1.5s} = sC_2 + Y_C$$

a partir de lo cual $C_2 = 1.33 \text{ F}$ y

$$Y_C = \frac{1}{1.5s} = \frac{1}{sL_1} \Rightarrow L_1 = 1.5 \text{ H}$$

Por lo tanto, la red en escalera LC de la figura 19.63a), con $L_1 = 1.5 \text{ H}$, $C_2 = 1.333 \text{ F}$ y $L_3 = 0.5 \text{ H}$ se ha sintetizado para proporcionar la función de transferencia dada $\mathbf{H}(s)$. Este resultado se conforma determinando $\mathbf{H}(s) = \mathbf{V}_2/\mathbf{V}_1$ en la figura 19.63a) o confirmando la requerida y_{21} .

Problema de práctica 19.8

Realice la siguiente función de transferencia utilizando una red en escalera LC terminada en una resistencia de carga 1Ω :

$$H(s) = \frac{2}{s^3 + s^2 + 4s + 2}$$

Respuesta: La red en escalera de la figura 19.63a), con $L_1 = L_3 = 1.0 \text{ H}$ y $C_2 = 500 \text{ mF}$.

19.10 Resumen

- Una red de dos puertos es aquella con dos puertos (o dos pares de terminales de acceso), conocidos como puertos de entrada y salida.
- Los seis parámetros que se utilizan para modelar una red de dos puertos son: impedancia $[\mathbf{z}]$, admitancia $[\mathbf{y}]$, híbrido $[\mathbf{h}]$, híbrido inverso $[\mathbf{g}]$, transmisión $[\mathbf{T}]$ y transmisión inversa $[\mathbf{t}]$.
- Los parámetros relacionan las variables del puerto de entrada y salida de la forma siguiente

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{z}] \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{y}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{h}] \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{g}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{I}_1 \end{bmatrix} = [\mathbf{T}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ -\mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{t}] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ -\mathbf{I}_1 \end{bmatrix}$$

- Los parámetros pueden calcularse o medirse poniendo en cortocircuito o en circuito abierto al puerto de entrada o salida apropiado.
- Una red de dos puertos es recíproca si $\mathbf{z}_{12} = \mathbf{z}_{21}$, $\mathbf{y}_{12} = \mathbf{y}_{21}$, $\mathbf{h}_{12} = \mathbf{h}_{21}$, $\mathbf{g}_{12} = -\mathbf{g}_{21}$, $\Delta_T = 1$ o $\Delta_I = 1$. Las redes que tienen fuentes dependientes no son recíprocas.

- La tabla 19.1 proporciona las relaciones entre los seis conjuntos de parámetros. Tres relaciones importantes son

$$[\mathbf{y}] = [\mathbf{z}]^{-1}, \quad [\mathbf{g}] = [\mathbf{h}]^{-1}, \quad [\mathbf{t}] \neq [\mathbf{T}]^{-1}$$

- Es posible que las redes de dos puertos se conecten en serie, en paralelo o en cascada. En la conexión en serie, los parámetros \mathbf{z} se suman; en la conexión en paralelo se suman los parámetros \mathbf{y} y en la conexión en cascada los parámetros de transmisión se multiplican en el orden correcto.
- Se puede utilizar *PSpice* para calcular los parámetros de dos puertos, restringiendo las variables del puerto apropiadas con una fuente de 1 A o 1 V al mismo tiempo que se usa un circuito abierto o en cortocircuito para imponer las demás restricciones necesarias.
- Los parámetros de red se aplican específicamente en el análisis de circuitos transistorizados y en la síntesis de redes LC en escalera. Son especialmente útiles en el análisis de circuitos de transistores porque pueden representarse fácilmente como redes de dos puertos. Las redes en escalera LC , importantes en el diseño de filtros pasabajas pasivos, se semejan a las redes T en cascada, y por lo tanto, su análisis resulta mejor como redes de dos puertos.

Preguntas de repaso

- 19.1** En la red de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64a), \mathbf{z}_{11} es:

- a) 0 b) 5 c) 10
d) 20 e) indefinido

 


Figura 19.64 Para preguntas de repaso.

- 19.2** En la red de dos puertos y un solo elemento de la figura 19.64b), z_{11} es:
 a) 0 b) 5 c) 10
 d) 20 e) indefinido
- 19.3** En la red de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64a), y_{11} es:
 a) 0 b) 5 c) 10
 d) 20 e) indefinido
- 19.4** En la red de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64b), h_{11} es:
 a) -0.1 b) -1 c) 0
 d) 10 e) indefinido
- 19.5** En la red de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64a), B es:
 a) 0 b) 5 c) 10
 d) 20 e) indefinido
- 19.6** En la red de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64b), B es:

- a) 0 b) 5 c) 10
 d) 20 e) indefinido

19.7 Cuando el puerto 1, de un circuito de dos puertos se pone en cortocircuito, $I_1 = 4I_2$ y $V_2 = 0.25I_2$. De lo siguiente, ¿qué se cumple?

- a) $y_{11} = 4$ b) $y_{12} = 16$
 c) $y_{21} = 16$ d) $y_{22} = 0.25$

19.8 Una red de dos puertos se define mediante las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} V_1 &= 50I_1 + 10I_2 \\ V_2 &= 30I_1 + 20I_2 \end{aligned}$$

De lo siguiente, ¿qué *no* se cumple?

- a) $z_{12} = 10$ b) $y_{12} = -0.0143$
 c) $h_{12} = 0.5$ d) $A = 50$

19.9 Si una red de dos puertos es recíproca, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones *no* es válida?

- a) $z_{21} = z_{12}$ b) $y_{21} = y_{12}$
 c) $h_{21} = h_{12}$ d) $AD = BC + 1$

19.10 Si las dos redes de dos puertos de un solo elemento de la figura 19.64 están en cascada, entonces D es:

- a) 0 b) 0.1 c) 2
 d) 10 e) indefinido

Respuestas: 19.1c, 19.2e, 19.3e, 19.4b, 19.5a, 19.6c, 19.7b, 19.8d, 19.9c, 19.10c.

Problemas

Sección 19.2 Parámetros de Impedancia

19.1 Obtenga los parámetros z de la red de la figura 19.65.

 


Figura 19.65 Para los problemas 19.1 y 19.28.

***19.2** Determine los parámetros de impedancia equivalentes a la red de la figura 19.66.

 


Figura 19.66 Para el problema 19.2.

* Un asterisco indica un problema difícil.

19.3 Determine los parámetros z que se muestran en la figura 19.67.

 


Figura 19.67 Para el problema 19.3.

19.4 Use la figura 19.68 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los parámetros z de un circuito eléctrico.

 


Figura 19.68 Para el problema 19.4.

19.5 Obtenga los parámetros z de la red de la figura 19.69 como funciones de s .

 


Figura 19.69 Para el problema 19.5.

19.6 Calcule los parámetros z del circuito de la figura 19.70.

 


Figura 19.70 Para los problemas 19.6 y 19.73.

19.7 Determine los parámetros de impedancia equivalentes al circuito de la figura 19.71.

 


Figura 19.71 Para los problemas 19.7 y 19.80.

19.8 Encuentre los parámetros z de la red de dos puertos de la figura 19.72.

 


Figura 19.72 Para el problema 19.8.

19.9 Los parámetros y de una red son:

$$Y = [y] = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} S$$

Determine los parámetros z de la red.

19.10 Construya una red de dos puertos que cumpla con cada uno de los siguientes parámetros z .

a) $[z] = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} \Omega$

b) $[z] = \begin{bmatrix} 1 + \frac{3}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & 2s + \frac{1}{s} \end{bmatrix} \Omega$

19.11 Determine una red de dos puertos que esté representada por los siguientes parámetros z :

$$[z] = \begin{bmatrix} 6 + j3 & 5 - j2 \\ 5 - j2 & 8 - j \end{bmatrix} \Omega$$

19.12 En el circuito que se muestra en la figura 19.73, sea

$$[z] = \begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -4 & 12 \end{bmatrix} \Omega$$

Encuentre I_1 , I_2 , V_1 y V_2 .

 


Figura 19.73 Para el problema 19.12.

19.13 Calcule la potencia promedio entregada a $Z_L = 5 + j4$ en la red de la figura 19.74. Nota: La tensión es rms.

 


Figura 19.74 Para el problema 19.13.

19.14 Para la red de dos puertos que se muestra en la figura 19.75, demuestre que en las terminales de salida,

$$Z_{Th} = z_{22} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{11} + Z_s}$$

y

$$V_{Th} = \frac{z_{21}}{z_{11} + Z_s} V_s$$

 


Figura 19.75 Para los problemas 19.14 y 19.41.

19.15 En el circuito de dos puertos de la figura 19.76,

$$[z] = \begin{bmatrix} 40 & 60 \\ 80 & 120 \end{bmatrix} \Omega$$

a) Encuentre Z_L para una máxima transferencia de potencia a la carga.

b) Calcule la máxima potencia entregada a la carga.

 


Figura 19.76 Para el problema 19.15.

19.16 En el circuito de la figura 19.77, cuando $\omega = 2 \text{ rad/s}$, $z_{11} = 10 \Omega$, $z_{12} = z_{21} = j6 \Omega$, $z_{22} = 4 \Omega$. Obtenga el circuito equivalente de Thevenin en las terminales $a-b$ y calcule v_o .

 


Figura 19.77 Para el problema 19.16.

Sección 19.3 Parámetros de admitancia

*19.17 Determine los parámetros z y y del circuito de la figura 19.78.

 


Figura 19.78 Para el problema 19.17.

19.18 Calcule los parámetros y para la red de dos puertos de la figura 19.79.

 


Figura 19.79 Para los problemas 19.18 y 19.37.

19.19 Use la figura 19.80 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los parámetros y en el dominio s .

 


Figura 19.80 Para el problema 19.19.

19.20 Obtenga los parámetros y del circuito de la figura 19.81.

 


Figura 19.81 Para el problema 19.20.

19.21 Determine el circuito equivalente de parámetros de admitancia de la red de dos puertos de la figura 19.82.

 


Figura 19.82 Para el problema 19.21.

19.22 Calcule los parámetros y de la red de dos puertos de la figura 19.83.

 


Figura 19.83 Para el problema 19.22.

19.23 a) Encuentre los parámetros y de la red de dos puertos de la figura 19.84.

b) Determine $V_2(s)$ para $v_s = 2u(t) \text{ V}$.

 


Figura 19.84 Para el problema 19.23.

19.24 Calcule el circuito resistivo que representan estos parámetros y:

$$[y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \text{ S}$$

19.25 Dibuje la red de dos puertos que tiene los parámetros y siguientes:

$$[y] = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} S$$

19.26 Calcule $[y]$ en la red de dos puertos de la figura 19.85.

 


Figura 19.85 Para el problema 19.26.

19.27 Encuentre los parámetros y del circuito de la figura 19.86.

 


Figura 19.86 Para el problema 19.27.

19.28 En el circuito de la figura 19.65, al puerto de entrada se le conecta a una fuente de corriente de 1 A de cd. Utilizando los parámetros y calcule la potencia disipada por la resistencia de 2 Ω. Verifique su resultado mediante el análisis directo del circuito.

19.29 En el circuito puente de la figura 19.87, $I_1 = 10$ A e $I_2 = -4$ A.

- Encuentre V_1 y V_2 utilizando los parámetros y.
- Confirme los resultados del inciso a) por medio del análisis directo del circuito.

 


Figura 19.87 Para el problema 19.29.

Sección 19.4 Parámetros híbridos

19.30 Encuentre los parámetros h de las redes de la figura 19.88.

 


Figura 19.88 Para el problema 19.30.

19.31 Determine los parámetros híbridos de la red de la figura 19.89.

 


Figura 19.89 Para el problema 19.31.

19.32 Use la figura 19.90 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los parámetros h y g para un circuito en el dominio s .

 


Figura 19.90 Para el problema 19.32.

19.33 Calcule los parámetros h de la red de dos puertos de la figura 19.91.

 


Figura 19.91 Para el problema 19.33.

19.34 Determine los parámetros h y g de la red de dos puertos de la figura 19.92.

 


Figura 19.92 Para el problema 19.34.

19.35 Obtenga los parámetros h de la red de la figura 19.93.

 


Figura 19.93 Para el problema 19.35.

19.36 En la red de dos puertos de la figura 19.94,

$$[h] = \begin{bmatrix} 16 \Omega & 3 \\ -2 & 0.01 S \end{bmatrix}$$

Encuentre:

- a) V_2/V_1 b) I_2/I_1
- c) I_1/V_1 d) V_2/I_1

 


Figura 19.94 Para el problema 19.36.

- 19.37** El puerto de entrada en el circuito de la figura 19.79 se conecta a una fuente de tensión de cd de 10 V, en tanto que al puerto de salida se le conecta una resistencia de 5 Ω. Encuentre la tensión a través de la resistencia de 5 Ω utilizando los parámetros h del circuito. Verifique los resultados utilizando el análisis directo del circuito.
- 19.38** Los parámetros h de la red de dos puertos de la figura 19.95 son:

$$[h] = \begin{bmatrix} 600 \Omega & 0.04 \\ 30 & 2 \text{ mS} \end{bmatrix}$$

Dados $Z_s = 2 \text{ k}\Omega$ y $Z_L = 400 \Omega$, encuentre Z_{ent} y Z_{sal} .

 


Figura 19.95 Para el problema 19.38.

- 19.39** Obtenga los parámetros g del circuito en estrella de la figura 19.96.

 


Figura 19.96 Para el problema 19.39.

- 19.40** Use la figura 19.97 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los parámetros g en un circuito de ca.

 


Figura 19.97 Para el problema 19.40.

- 19.41** En la red de dos puertos de la figura 19.75, demuestre que

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-g_{21}}{g_{11}Z_L + \Delta_g}$$

$$\frac{V_2}{V_s} = \frac{g_{21}Z_L}{(1 + g_{11}Z_s)(g_{22} + Z_L) - g_{21}g_{12}Z_s}$$

donde Δ_g es el determinante de la matriz $[g]$.

- 19.42** Los parámetros h de un dispositivo de dos puertos están dados por

$$h_{11} = 600 \Omega, \quad h_{12} = 10^{-3}, \quad h_{21} = 120,$$

$$h_{22} = 2 \times 10^{-6} \text{ S}$$

Dibuje el modelo del circuito del dispositivo de tal forma que incluya el valor de cada elemento.

Sección 19.5 Parámetros de transmisión

- 19.43** Encuentre los parámetros de transmisión de las redes de dos puertos y un solo elemento de la figura 19.98.

 


Figura 19.98 Para el problema 19.43.

- 19.44** Use la figura 19.99 para diseñar un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo determinar los parámetros de transmisión de un circuito de ca.

 


Figura 19.99 Para el problema 19.44.

- 19.45** Calcule los parámetros **ABCD** del circuito de la figura 19.100.

 


Figura 19.100 Para el problema 19.45.

- 19.46** Encuentre los parámetros de transmisión del circuito de la figura 19.101.

 


Figura 19.101 Para el problema 19.46.

19.47 Obtenga los parámetros **ABCD** de la red de la figura 19.102.

 


Figura 19.102 Para el problema 19.47.

19.48 En una red de dos puertos, sea $\mathbf{A} = 4$, $\mathbf{B} = 30 \Omega$, $\mathbf{C} = 0.1 \text{ S}$ y $\mathbf{D} = 1.5$. Calcule la impedancia de entrada $\mathbf{Z}_{\text{ent}} = \mathbf{V}_1/\mathbf{I}_1$, cuando:

- las terminales de salida están en cortocircuito,
- el puerto de salida está en circuito abierto,
- el puerto de salida se conecta a una carga de 10Ω .

19.49 Utilizando impedancias en el dominio s , obtenga los parámetros de transmisión del circuito de la figura 19.103.

 


Figura 19.103 Para el problema 19.49.

19.50 Deduzca la expresión en el dominio s de los parámetros t del circuito de la figura 19.104.

 


Figura 19.104 Para el problema 19.50.

19.51 Determine los parámetros t de la red de la figura 19.105.

 


Figura 19.105 Para el problema 19.51.

Sección 19.6 Relaciones entre parámetros

19.52 a) En la red T de la figura 19.106, demuestre que los parámetros h son:

$$h_{11} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_3}, \quad h_{12} = \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$h_{21} = -\frac{R_2}{R_2 + R_3}, \quad h_{22} = \frac{1}{R_2 + R_3}$$

b) Para la misma red, demuestre que los parámetros de transmisión corresponden a:

$$\mathbf{A} = 1 + \frac{R_1}{R_2}, \quad \mathbf{B} = R_3 + \frac{R_1}{R_2}(R_2 + R_3)$$

$$\mathbf{C} = \frac{1}{R_2}, \quad \mathbf{D} = 1 + \frac{R_3}{R_2}$$

 


Figura 19.106 Para el problema 19.52.

19.53 Mediante deducción, exprese los parámetros z en términos de los parámetros **ABCD**.

19.54 Demuestre que los parámetros de transmisión de una red de dos puertos puede obtenerse a partir de los parámetros y como:

$$\mathbf{A} = -\frac{y_{22}}{y_{21}}, \quad \mathbf{B} = -\frac{1}{y_{21}}$$

$$\mathbf{C} = -\frac{\Delta_y}{y_{21}}, \quad \mathbf{D} = -\frac{y_{11}}{y_{21}}$$

19.55 Demuestre que los parámetros g se obtienen de los parámetros z como

$$g_{11} = \frac{1}{z_{11}}, \quad g_{12} = -\frac{z_{12}}{z_{11}}$$

$$g_{21} = \frac{z_{21}}{z_{11}}, \quad g_{22} = \frac{\Delta_z}{z_{11}}$$

19.56 En la red de la figura 19.107, obtenga $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_s$.

 


Figura 19.107 Para el problema 19.56.

19.57 Dados los parámetros de transmisión

$$[\mathbf{T}] = \begin{bmatrix} 3 & 20 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

obtenga los cinco parámetros restantes de dos puertos.

19.58 Diseñe un problema que ayude a otros estudiantes a comprender mejor cómo desarrollar los parámetros y y los parámetros de transmisión, dadas ecuaciones en términos de los parámetros híbridos

19.59 Dado que

$$[g] = \begin{bmatrix} 0.06 \text{ S} & -0.4 \\ 0.2 & 2 \Omega \end{bmatrix}$$

determine:

- a) $[z]$ b) $[y]$ c) $[h]$ d) $[T]$

19.60 Diseñe la red T necesaria para realizar los parámetros z siguientes a $\omega = 10^6$ rad/s.

$$[z] = \begin{bmatrix} 4 + j3 & 2 \\ 2 & 5 - j \end{bmatrix} \text{ k}\Omega$$

19.61 Para el circuito puente de la figura 19.108, obtenga:

- a) los parámetros z
 b) los parámetros h
 c) los parámetros de transmisión

 


Figura 19.108 Para el problema 19.61.

19.62 Encuentre los parámetros z del circuito del amplificador operacional de la figura 19.109. Obtenga los parámetros de transmisión.

 


Figura 19.109 Para el problema 19.62.

19.63 Determine los parámetros z de la red de dos puertos de la figura 19.110.

 


Figura 19.110 Para el problema 19.63.

19.64 Determine los parámetros y en $\omega = 1000$ rad/s del circuito con el amplificador operacional de la figura 19.111. Encuentre los parámetros h correspondientes.

 


Figura 19.111 Para el problema 19.64.

Sección 19.7 Interconexión de redes

19.65 ¿Cuál es la representación del circuito de la figura 19.112 mediante parámetros y ?

 


Figura 19.112 Para el problema 19.65.

19.66 En la red de dos puertos de la figura 19.113, considere $y_{12} = y_{21} = 0$, $y_{11} = 2$ mS y $y_{22} = 10$ mS. Encuentre V_o/V_s .

 


Figura 19.113 Para el problema 19.66.

19.67 Si tres circuitos idénticos como el que se muestra en la figura 19.114 se conectan en paralelo, encuentre los parámetros de transmisión totales.

ML

 


Figura 19.114 Para el problema 19.67.

19.68 Obtenga los parámetros h de la red de la figura 19.115.

 


Figura 19.115 Para el problema 19.68.

***19.69** El circuito de la figura 19.116 puede considerarse como dos redes de dos puertos conectadas en paralelo. Obtenga los parámetros y como funciones de s .

 


Figura 19.116 Para el problema 19.69.

***19.70** En la conexión paralelo-serie de las dos redes de dos puertos de la figura 19.117, encuentre los parámetros g .

 


Figura 19.117 Para el problema 19.70.

***19.71** Determine los parámetros z de la red de la figura 19.118.

 


Figura 19.118 Para el problema 19.71.

***19.72** Una conexión serie-paralelo de dos redes de dos puertos se muestra en la figura 19.119. Determine la representación de los parámetros z de la red.

 


Figura 19.119 Para el problema 19.72.

19.73 Tres copias del circuito que se muestra en la figura 19.70 están conectadas en cascada. Determine los parámetros z .

***19.74** Determine los parámetros **ABCD** del circuito de la figura 19.120 como funciones de s . (*Sugerencia:* Divida el circuito en subcircuitos y conéctelos en cascada utilizando los resultados del problema 19.43.)

 


Figura 19.120 Para el problema 19.74.

***19.75** Para las redes individuales de dos puertos que se muestran en la figura 19.121 donde,

$$[z_a] = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega \quad [y_b] = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} S$$

- a) Determine los parámetros y de los dos puertos completos.
- b) Encuentre la relación de tensiones V_o/V_i cuando $Z_L = 2 \Omega$.

 


Figura 19.121 Para el problema 19.75.

Sección 19.8 Cálculo de los parámetros de dos puertos utilizando *PSpice*

19.76 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para obtener los parámetros z de la red de la figura 19.122.

 


Figura 19.122 Para el problema 19.76.

19.77 Utilizando *PSpice* o *MultiSim*, determine los parámetros h de la red de la figura 19.123. Considere $\omega = 1 \text{ rad/s}$.

 


Figura 19.123 Para el problema 19.77.

19.78 Obtenga los parámetros h en $\omega = 4 \text{ rad/s}$ del circuito de la figura 19.124 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 19.124 Para el problema 19.78.

19.79 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para determinar los parámetros z del circuito de la figura 19.125. Considere $\omega = 2 \text{ rad/s}$.

 


Figura 19.125 Para el problema 19.79.

19.80 Utilice *PSpice* o *MultiSim* para encontrar los parámetros z del circuito de la figura 19.71.

19.81 Repita el problema 19.26 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

19.82 Utilizando *PSpice* o *MultiSim* repita el problema 19.31.

19.83 Repita el problema 19.47 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

19.84 Utilizando *PSpice* o *MultiSim*, encuentre los parámetros de transmisión de la red de la figura 19.126.

 


Figura 19.126 Para el problema 19.84.

19.85 Para $\omega = 1 \text{ rad/s}$, encuentre los parámetros de transmisión de la red de la figura 19.127 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 19.127 Para el problema 19.85.

19.86 Obtenga los parámetros g de la red de la figura 19.128 utilizando *PSpice* o *MultiSim*.

 


Figura 19.128 Para el problema 19.86.

19.87 En el circuito que se muestra en la figura 19.129, utilice *PSpice* o *MultiSim* para obtener los parámetros t . Considere $\omega = 1 \text{ rad/s}$.

 


Figura 19.129 Para el problema 19.87.

Sección 19.9 Aplicaciones

19.88 Utilizando los parámetros y , deduzca las fórmulas Z_{ent} , Z_{sal} , A_i y A_v en el circuito transistorizado de emisor común.

19.89 Un transistor tiene los siguientes parámetros en un circuito de emisor común:

$$h_{ie} = 2\,640 \, \Omega, \quad h_{re} = 2.6 \times 10^{-4}$$

$$h_{fe} = 72, \quad h_{oe} = 16 \, \mu\text{S}, \quad R_L = 100 \, \text{k}\Omega$$

¿Cuál es la amplificación de tensión del transistor? ¿A cuántos decibelios de ganancia equivale lo anterior?

19.90 Un transistor con



$$h_{fe} = 120, \quad h_{ie} = 2 \, \text{k}\Omega$$

$$h_{re} = 10^{-4}, \quad h_{oe} = 20 \, \mu\text{S}$$

se usa en un amplificador EC para proporcionar una resistencia de entrada de 1.5 kΩ.

- a) Determine la resistencia de carga necesaria R_L .
- b) Calcule A_v , A_i y Z_{sal} si el amplificador es accionado por una fuente de 4 mV que tiene una resistencia interna de 600 Ω.
- c) Encuentre la tensión en la carga.

19.91 Para la red transistorizada de la figura 19.130,

$$h_{fe} = 80, \quad h_{ie} = 1.2 \, \text{k}\Omega$$

$$h_{re} = 1.5 \times 10^{-4}, \quad h_{oe} = 20 \, \mu\text{S}$$

Determine lo siguiente:

- a) Ganancia en tensión $A_v = V_o/V_s$,
- b) Ganancia en corriente $A_i = I_o/I_i$,
- c) Impedancia de entrada Z_{ent} ,
- d) Impedancia de salida Z_{sal} .

 


Figura 19.130 Para el problema 19.91.

***19.92** Determine A_v , A_i , Z_{ent} y Z_{sal} del amplificador que se muestra en la figura 19.131. Suponga que

$$h_{ie} = 4 \text{ k}\Omega, \quad h_{re} = 10^{-4}$$

$$h_{fe} = 100, \quad h_{oe} = 30 \mu\text{S}$$

 


Figura 19.131 Para el problema 19.92.

***19.93** Calcule A_v , A_i , Z_{ent} y Z_{sal} de la red transistorizada de la figura 19.132. Suponga que

$$h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega, \quad h_{re} = 2.5 \times 10^{-4}$$

$$h_{fe} = 150, \quad h_{oe} = 10 \mu\text{S}$$

 


Figura 19.132 Para el problema 19.93.

19.94 Un transistor en su configuración de emisor común se especifica como

$$[h] = \begin{bmatrix} 200 \Omega & 0 \\ 100 & 10^{-6} \text{ S} \end{bmatrix}$$

Dos transistores idénticos con estas características se conectan en cascada para formar un amplificador de dos etapas que se utiliza para frecuencias de audio. Si el amplificador se termina por medio de una resistencia de 4 kΩ, calcule las A_v y Z_{ent} totales.

19.95 Elabore una red LC en escalera tal que

$$y_{22} = \frac{s^3 + 5s}{s^4 + 10s^2 + 8}$$

19.96 Diseñe una red LC en escalera para realizar un filtro pasabajas con una función de transferencia,

$$H(s) = \frac{1}{s^4 + 2.613s^2 + 3.414s^2 + 2.613s + 1}$$

19.97 Sintetice la función de transferencia

e2d

$$H(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{s^3}{s^3 + 6s + 12s + 24}$$

usando la red LC en escalera de la figura 19.133.

 


Figura 19.133 Para el problema 19.97.

19.98 El amplificador de dos etapas de la figura 19.134 contiene dos bloques idénticos con

$$[h] = \begin{bmatrix} 2 \text{ k}\Omega & 0.004 \\ 200 & 500 \mu\text{S} \end{bmatrix}$$

Si $Z_L = 20 \text{ k}\Omega$, encuentre el valor requerido de V_s para producir $V_o = 16 \text{ V}$.

 


Figura 19.134 Para el problema 19.98.

Problemas de mayor extensión

19.99 Suponga que los dos circuitos de la figura 19.135 son equivalentes. Los parámetros de los dos circuitos deben ser iguales. Utilizando este hecho y los parámetros z deduzca las ecuaciones (9.67) y (9.68).

 
 


Figura 19.135 Para el problema 19.99.

Apéndice A

Ecuaciones simultáneas e inversión de matrices

En el análisis de circuitos, a menudo se encuentra un conjunto de ecuaciones simultáneas que tienen la forma

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

donde hay n incógnitas x_1, x_2, \dots, x_n por resolver. La ecuación (A.1) puede escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (\text{A.2})$$

Esta ecuación matricial puede ponerse en una forma compacta como

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B} \quad (\text{A.3})$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (\text{A.4})$$

\mathbf{A} es una matriz cuadrada ($n \times n$) mientras que \mathbf{X} y \mathbf{B} son matrices columna.

Existen varios métodos para resolver la ecuación (A.1) o (A.3), entre ellos se incluyen la sustitución, la eliminación gaussiana, la regla de Cramer, la inversión de matrices y el análisis numérico.

A.1 Regla de Cramer

En muchos casos se usa la regla de Cramer para resolver las ecuaciones simultáneas que aparecen en el análisis de circuitos. Dicha regla establece que la solución de la ecuación (A.1) o (A.3) es

$$\begin{bmatrix} x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \\ \vdots \\ x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{bmatrix} \quad (\text{A.5})$$

donde las Δ son los determinantes dados por

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{vmatrix} \quad (\text{A.6})$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{vmatrix}$$

Obsérvese que Δ es el determinante de la matriz \mathbf{A} y Δ_k es el de la matriz formada al sustituir la columna k -ésima de \mathbf{A} por \mathbf{B} . Resulta evidente a partir de la ecuación (A.5) que la regla de Cramer se aplica únicamente cuando $\Delta \neq 0$. Cuando $\Delta = 0$, el conjunto de ecuaciones no tiene solución única, ya que éstas son linealmente dependientes.

El valor del determinante Δ , por ejemplo, se obtiene expandiendo el primer renglón:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (\text{A.7})$$

$$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}M_{1n}$$

donde el menor M_{ij} es un determinante $(n-1) \times (n-1)$ de la matriz formada al eliminar el renglón i -ésimo y la columna j -ésima. El valor de Δ también se obtiene al expandir la primera columna:

$$\Delta = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1} \quad (\text{A.8})$$

A continuación se desarrollan específicamente las fórmulas para calcular los determinantes de matrices de 2×2 y 3×3 , debido a su frecuente ocurrencia en este texto. Para una matriz de 2×2 ,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (\text{A.9})$$

Para una matriz de 3×3 ,

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^2 \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{21}(-1)^3 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\quad + a_{31}(-1)^4 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \quad (\text{A.10}) \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) \\ &\quad + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13}) \end{aligned}$$

Un método alternativo para obtener el determinante de una matriz de 3×3 es repetir los primeros dos renglones y multiplicar los términos diagonalmente como se indica a continuación.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (\text{A.11})$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{12}a_{21}$$

En resumen:

La solución de ecuaciones simultáneas lineales mediante la regla de Cramer se reduce a determinar

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (\text{A.12})$$

donde Δ es el determinante de la matriz \mathbf{A} y Δ_k es el determinante de la matriz formada al sustituir la columna k -ésima de \mathbf{A} por \mathbf{B} .

Es posible que no sea muy necesario utilizar el método de Cramer que se describe en este apéndice, en vista de la disponibilidad de calculadoras, computadoras y paquetes de software como *MATLAB*, los cuales se utilizan con facilidad para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, en caso de que el lector necesite resolver de forma manual las ecuaciones, el material que se cubre en este apéndice resultará de utilidad. En cualquier caso, es importante conocer las bases matemáticas de aquellas calculadoras y paquetes de software.

Es posible utilizar otros métodos, como la inversión y eliminación de matrices. Sólo se estudia el método de Cramer aquí debido a su simplicidad y a la disponibilidad de calculadoras poderosas.

Resuelva las ecuaciones simultáneas

$$4x_1 - 3x_2 = 17, \quad -3x_1 + 5x_2 = -21$$

Ejemplo A.1

Solución: El conjunto dado de ecuaciones se arregla en forma de matriz como

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ -21 \end{bmatrix}$$

Los determinantes se evalúan como

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times 5 - (-3)(-3) = 11$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 17 & -3 \\ -21 & 5 \end{vmatrix} = 17 \times 5 - (-3)(-21) = 22$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 17 \\ -3 & -21 \end{vmatrix} = 4 \times (-21) - 17 \times (-3) = -33$$

De aquí que,

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{22}{11} = 2, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-33}{11} = -3$$

Encuentre la solución de las siguientes ecuaciones simultáneas:

$$3x_1 - x_2 = 4, \quad -6x_1 + 18x_2 = 16$$

Problema de práctica A.1

Respuesta: $x_1 = 1.833, x_2 = 1.5$.

Ejemplo A.2

Determine x_1 , x_2 y x_3 para este sistema de ecuaciones simultáneas:

$$\begin{aligned} 25x_1 - 5x_2 - 20x_3 &= 50 \\ -5x_1 + 10x_2 - 4x_3 &= 0 \\ -5x_1 - 4x_2 + 9x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Solución: En forma de matriz, el conjunto dado de ecuaciones se vuelve

$$\begin{bmatrix} 25 & -5 & -20 \\ -5 & 10 & -4 \\ -5 & -4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se aplica la ecuación (A.11) para encontrar los determinantes. Esto requiere de la repetición de los primeros dos renglones de la matriz. De tal manera,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 25 & -5 & -20 \\ -5 & 10 & -4 \\ -5 & -4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} 25 & -5 & -20 & & & \\ -5 & 10 & -4 & & & \\ -5 & -4 & 9 & & & \\ \hline 25 & -5 & -20 & + & & \\ -5 & 10 & -4 & + & & \\ -5 & -4 & 9 & + & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= 25(10)9 + (-5)(-4)(-20) + (-5)(-5)(-4) \\ &\quad - (-20)(10)(-5) - (-4)(-4)25 - 9(-5)(-5) \\ &= 2\,250 - 400 - 100 - 1\,000 - 400 - 225 = 125 \end{aligned}$$

En forma similar,

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 50 & -5 & -20 \\ 0 & 10 & -4 \\ 0 & -4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} 50 & -5 & -20 & & & \\ 0 & 10 & -4 & & & \\ 0 & -4 & 9 & & & \\ \hline 50 & -5 & -20 & + & & \\ 0 & 10 & -4 & + & & \end{array}$$

$$= 4\,500 + 0 + 0 - 0 - 800 - 0 = 3\,700$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 25 & 50 & -20 \\ -5 & 0 & -4 \\ -5 & 0 & 9 \end{vmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} 25 & 50 & -20 & & & \\ -5 & 0 & -4 & & & \\ -5 & 0 & 9 & & & \\ \hline 25 & 50 & -20 & + & & \\ -5 & 0 & -4 & + & & \end{array}$$

$$= 0 + 0 + 1\,000 - 0 - 0 + 2\,250 = 3\,250$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 25 & -5 & 50 \\ -5 & 10 & 0 \\ -5 & -4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} 25 & -5 & 50 & & & \\ -5 & 10 & 0 & & & \\ -5 & -4 & 0 & & & \\ \hline 25 & -5 & 50 & + & & \\ -5 & 10 & 0 & + & & \end{array}$$

$$= 0 + 1\,000 + 0 + 2\,500 - 0 - 0 = 3\,500$$

De aquí que, se calcula ahora

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{3\,700}{125} = 29.6 \\ x_2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{3\,250}{125} = 26 \\ x_3 &= \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{3\,500}{125} = 28 \end{aligned}$$

Obtenga la solución del conjunto de ecuaciones simultáneas siguiente

Problema de práctica A.2

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 - 2x_3 &= 1 \\ -x_1 + 6x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 6x_3 &= 6 \end{aligned}$$

Respuesta: $x_1 = 3 = x_3, x_2 = 2.$

A.2 Inversión de matrices

El sistema lineal de ecuaciones de la ecuación (A.3) puede resolverse a través de inversión de matrices. En la ecuación matricial $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$, se puede invertir \mathbf{A} para obtener \mathbf{X} , es decir,

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \tag{A.13}$$

donde \mathbf{A}^{-1} es el inverso de \mathbf{A} . La inversión de matrices es necesaria en otras aplicaciones aparte de utilizarse para resolver un conjunto de ecuaciones.

Por definición, el inverso de la matriz \mathbf{A} satisface

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I} \tag{A.14}$$

donde \mathbf{I} es una matriz identidad. \mathbf{A}^{-1} está dada por

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}} \tag{A.15}$$

donde $\text{adj } \mathbf{A}$ es la adjunta de \mathbf{A} y $\det \mathbf{A} = |\mathbf{A}|$ es el determinante de \mathbf{A} . La adjunta de \mathbf{A} es la transpuesta de los cofactores de \mathbf{A} . Supóngase que se proporciona una matriz dada, \mathbf{A} , de $n \times n$ como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \tag{A.16}$$

Los cofactores de \mathbf{A} se definen como

$$\mathbf{C} = \text{cof}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & & \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \tag{A.17}$$

donde el cofactor c_{ij} es el producto de $(-1)^{i+j}$ y el determinante de la submatriz $(n - 1) \times (n - 1)$ se obtiene eliminando el $-ésimo$ renglón i y la $-ésima$ columna j de \mathbf{A} . Por ejemplo, eliminando el primer renglón y la primera columna de \mathbf{A} en la ecuación (A.16), se obtiene el cofactor c_{11} como

$$c_{11} = (-1)^2 = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (\text{A.18})$$

Una vez que se encuentran los cofactores, se obtiene la adjunta de \mathbf{A} como

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}^T = \mathbf{C}^T \quad (\text{A.19})$$

donde T denota la transpuesta.

Además de utilizar los cofactores para encontrar la adjunta de \mathbf{A} , también se emplean para hallar el determinante de \mathbf{A} , el cual está dado por

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij}c_{ij} \quad (\text{A.20})$$

donde i es cualquier valor desde 1 hasta n . Sustituyendo las ecuaciones (A.19) y (A.20) en la ecuación (A.15), se obtiene la inversa de \mathbf{A} como

$$\boxed{\mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{C}^T}{|\mathbf{A}|}} \quad (\text{A.21})$$

En una matriz de 2×2 , si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (\text{A.22})$$

su inversa es

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (\text{A.23})$$

En una matriz de 3×3 , si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (\text{A.24})$$

primero se obtienen los cofactores como

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \quad (\text{A.25})$$

donde

$$\begin{aligned} c_{11} &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, & c_{12} &= -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, & c_{13} &= \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \\ c_{21} &= -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, & c_{22} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, & c_{23} &= -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \\ c_{31} &= \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}, & c_{32} &= -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}, & c_{33} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

El determinante de la matriz de 3×3 puede encontrarse utilizando la ecuación (A.11). Aquí, se desea utilizar la ecuación (A.20), es decir,

$$|\mathbf{A}| = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13} \quad (\text{A.27})$$

La idea puede extenderse a $n > 3$, sin embargo, en este libro se estudian principalmente matrices de 2×2 y de 3×3 .

Utilice la inversión de matrices para resolver las ecuaciones simultáneas

Ejemplo A.3

$$2x_1 + 10x_2 = 2, \quad -x_1 + 3x_2 = 7$$

Solución: En primer término se expresan las dos ecuaciones en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

o sea

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

El determinante de \mathbf{A} es $|\mathbf{A}| = 2 \times 3 - 10(-1) = 16$, por lo que la inversa de \mathbf{A} es,

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

De aquí que,

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} -64 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es decir, $x_1 = -4$ y $x_2 = 1$.

Resuelva las dos ecuaciones siguientes por medio de inversión de matrices.

Problema de práctica A.3

$$2y_1 - y_2 = 4, \quad y_1 + 3y_2 = 9$$

Respuesta: $y_1 = 3, y_2 = 2$.

Determine el valor de x_1, x_2 y x_3 de las ecuaciones simultáneas siguientes utilizando la inversión de matrices.

Ejemplo A.4

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 5 \\ -x_1 + 2x_2 &= 9 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 &= -2 \end{aligned}$$

Solución: En forma matricial, las ecuaciones se convierten en

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$$

o sea

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Ahora, se calculan los cofactores,

$$c_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad c_{12} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad c_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -9$$

$$c_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2, \quad c_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -5, \quad c_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$c_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \quad c_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad c_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

La adjunta de la matriz \mathbf{A} es

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -9 \\ 2 & -5 & 3 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -1 & -5 & -1 \\ -9 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Es posible calcular el determinante de \mathbf{A} utilizando cualquier renglón o columna de \mathbf{A} . Puesto que un elemento del segundo renglón es 0, se puede aprovechar esto para encontrar el determinante como

$$|\mathbf{A}| = -1c_{21} + 2c_{22} + (0)c_{23} = -1(2) + 2(-5) = -12$$

De aquí que, la inversa de \mathbf{A} es

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-12} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -1 & -5 & -1 \\ -9 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{-12} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -1 & -5 & -1 \\ -9 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

es decir, $x_1 = -1$, $x_2 = 4$, $x_3 = 2$.

Problema de práctica A.4

Resuelva las ecuaciones siguientes utilizando la inversión de matrices.

$$\begin{aligned} y_1 - y_3 &= 1 \\ 2y_1 + 3y_2 - y_3 &= 1 \\ y_1 - y_2 - y_3 &= 3 \end{aligned}$$

Respuesta: $y_1 = 6$, $y_2 = -2$, $y_3 = 5$.

Apéndice B

Números complejos

La capacidad de manipular números complejos es muy útil en el análisis de circuitos y en la ingeniería eléctrica en general. Los números complejos son particularmente útiles en el análisis de los circuitos de ca. También en este caso, a pesar de que las calculadoras y los paquetes de software pueden conseguirse en la actualidad para manejar números complejos, sigue siendo aconsejable para el estudiante familiarizarse con la manera en que éstos se utilizan en forma manual.

B.1 Representaciones de números complejos

Un número complejo z puede escribirse en *forma rectangular* como

$$z = x + jy \quad (\text{B.1})$$

donde $j = \sqrt{-1}$; x es la *parte real* de z , en tanto que y es la *parte imaginaria* de z ; es decir,

$$x = \text{Re}(z), \quad y = \text{Im}(z) \quad (\text{B.2})$$

El número complejo z se muestra al graficar en el plano complejo en la figura B.1. Puesto que $j = \sqrt{-1}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{j} &= -j \\ j^2 &= -1 \\ j^3 &= j \cdot j^2 = -j \\ j^4 &= j^2 \cdot j^2 = 1 \\ j^5 &= j \cdot j^4 = j \\ &\vdots \\ j^{n+4} &= j^n \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

Una segunda forma de representar el número complejo z es especificando su magnitud r y el ángulo θ que forma con el eje real, como se indica en la figura B.1. Esto se conoce como la *forma polar*. Y está dada por

$$z = |z| \angle \theta = r \angle \theta \quad (\text{B.4})$$

donde
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (\text{B.5a})$$

o sea
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \text{ sen } \theta \quad (\text{B.5b})$$

esto es,
$$z = x + jy = r \angle \theta = r \cos \theta + jr \text{ sen } \theta \quad (\text{B.6})$$

Al convertir la forma rectangular a la polar utilizando la ecuación (B.5), debe tenerse cuidado al determinar el valor correcto de θ . Éstas son las cuatro posibilidades:

El plano complejo se asemeja al espacio curvilíneo coordenado en dos dimensiones, sin embargo, no lo es.

 


Figura B.1 Representación gráfica de un número complejo.

$$\begin{aligned}
 z &= x + jy, & \theta &= \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{Primer cuadrante} \\
 z &= -x + jy, & \theta &= 180^\circ - \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{Segundo cuadrante} \\
 z &= -x - jy, & \theta &= 180^\circ + \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{Tercer cuadrante} \\
 z &= x - jy, & \theta &= 360^\circ - \tan^{-1} \frac{y}{x} & \text{Cuarto cuadrante}
 \end{aligned}
 \tag{B.7}$$

En la forma exponencial, $z = re^{j\theta}$ de manera que, $dz/d\theta = jre^{j\theta} = jz$.

suponiendo que x y y son positivas.

La tercera forma de representar el número complejo z es la *forma exponencial*:

$$z = re^{j\theta} \tag{B.8}$$

Ésta es casi igual que la forma polar, porque se usa la misma magnitud r y el ángulo θ .

Las tres formas de representar un número complejo se resumen del modo siguiente:

$z = x + jy, \quad (x = r \cos \theta, y = r \sin \theta)$	Forma rectangular	(B.9)	
$z = r/\theta,$	$\left(r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \right)$		Forma polar
$z = re^{j\theta},$	$\left(r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \right)$		Forma exponencial

Las primeras dos formas se relacionan mediante las ecuaciones (B.5) y (B.6). En la sección B.3 se deducirá la fórmula de Euler, la cual demuestra que la tercera forma es también equivalente a las dos primeras.

Ejemplo B.1

Expresé los números complejos siguientes en formas polar y exponencial:

a) $z_1 = 6 + j8$, b) $z_2 = 6 - j8$, c) $z_3 = -6 + j8$, d) $z_4 = -6 - j8$.

Solución: Nótese que se han escogido deliberadamente estos números complejos para que se ubiquen en los cuatro cuadrantes, como se ilustran en la figura B.2.

a) Para $z_1 = 6 + j8$ (primer cuadrante),

$$r_1 = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \quad \theta_1 = \tan^{-1} \frac{8}{6} = 53.13^\circ$$

Por consiguiente, la forma polar es $10/53.13^\circ$ y la forma exponencial correspondiente es $10e^{j53.13^\circ}$.

b) Para $z_2 = 6 - j8$ (cuarto cuadrante),

$$r_2 = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = 10, \quad \theta_2 = 360^\circ - \tan^{-1} \frac{8}{6} = 306.87^\circ$$

de manera que la forma polar es $10/306.87^\circ$ y la forma exponencial es $10e^{j306.87^\circ}$. El ángulo θ_2 también puede considerarse como -53.13° , como se muestra en la figura B.2, por lo que la forma polar se vuelve $10/-53.13^\circ$ y la forma exponencial viene a ser $10e^{-j53.13^\circ}$.

c) Para $z_3 = -6 + j8$ (segundo cuadrante),

$$r_3 = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10, \quad \theta_3 = 180^\circ - \tan^{-1} \frac{8}{6} = 126.87^\circ$$

Por consiguiente, la forma polar es $10/126.87^\circ$ y la forma exponencial corresponde a $10e^{j126.87^\circ}$.

 


Figura B.2 Para el ejemplo B.1.

d) Para $z_4 = -6 - j8$ (tercer cuadrante),

$$r_4 = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = 10, \quad \theta_4 = 180^\circ + \tan^{-1} \frac{8}{6} = 233.13^\circ$$

de manera que la forma polar es $10/233.13^\circ$ y la forma exponencial equivale a $10e^{j233.13^\circ}$.

Convierta los números complejos siguientes a las formas polar y exponencial:

Problema de práctica B.1

a) $z_1 = 3 - 4j$, b) $z_2 = 5 + j12$, c) $z_3 = -3 - j9$, d) $z_4 = -7 + j$.

Respuesta: a) $5/306.9^\circ$, $5e^{j306.9^\circ}$, b) $13/67.38^\circ$, $13e^{j67.38^\circ}$,
c) $9.487/251.6^\circ$, $9.487e^{j251.6^\circ}$, d) $7.071/171.9^\circ$, $7.071e^{j171.9^\circ}$.

Convierta los números complejos siguientes a forma rectangular:

Ejemplo B.2

a) $12/-60^\circ$, b) $-50/285^\circ$, c) $8e^{j10^\circ}$, d) $20e^{-j\pi/3}$.

Solución:

a) Utilizando la ecuación (B.6),

$$12/-60^\circ = 12 \cos(-60^\circ) + j12 \sin(-60^\circ) = 6 - j10.39$$

Obsérvese que $\theta = -60^\circ$ es lo mismo que $\theta = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$.

b) Se puede escribir

$$-50/285^\circ = -50 \cos 285^\circ - j50 \sin 285^\circ = -12.94 + j48.3$$

c) De manera similar,

$$8e^{j10^\circ} = 8 \cos 10^\circ + j8 \sin 10^\circ = 7.878 + j1.389$$

d) Por último,

$$20e^{-j\pi/3} = 20 \cos(-\pi/3) + j20 \sin(-\pi/3) = 10 - j17.32$$

Determine la forma rectangular de los números complejos siguientes:

Problema de práctica B.2

a) $-8/210^\circ$, b) $40/305^\circ$, c) $10e^{-j30^\circ}$, d) $50e^{j\pi/2}$.

Respuesta: a) $6.928 + j4$, b) $22.94 - j32.77$, c) $8.66 - j5$, d) $j50$.

B.2 Operaciones matemáticas

Dos números complejos: $z_1 = x_1 + jy_1$ y $z_2 = x_2 + jy_2$ son iguales si y sólo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también lo son.

$$x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2 \tag{B.10}$$

El *conjugado complejo* del número complejo $z = x + jy$ es

$$z^* = x - jy = r / -\theta = re^{-j\theta} \tag{B.11}$$

Por lo tanto, el conjugado complejo de un número complejo se encuentra reemplazando todas las j por $-j$.

Dados dos números complejos $z_1 = x_1 + jy_1 = r_1/\theta_1$ y $z_2 = x_2 + jy_2 = r_2/\theta_2$, su suma es

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + jy_1 + jy_2 \tag{B.12}$$

y su diferencia corresponde a

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2) \tag{B.13}$$

Se ha utilizado la notación con tipo normal para los números complejos, puesto que no son dependientes ni del tiempo ni de la frecuencia; en tanto que se usaron las negritas para los fasores.

Si bien resulta más conveniente efectuar la suma y la resta de números complejos en forma rectangular, su producto y su cociente se llevan a cabo de mejor modo en la forma polar o exponencial. Para su producto,

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2 \quad (\text{B.14})$$

De manera alterna, utilizando la forma rectangular,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2) \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned} \quad (\text{B.15})$$

Para su cociente,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2 \quad (\text{B.16})$$

Alternativamente, utilizando la forma rectangular,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} \quad (\text{B.17})$$

Se racionaliza el denominador multiplicando tanto el numerador como el denominador por z_2^* .

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + jy_1)(x_2 - jy_2)}{(x_2 + jy_2)(x_2 - jy_2)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + j \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (\text{B.18})$$

Ejemplo B.3

Si $A = 2 + j5$, $B = 4 - j6$, encuentre: a) $A^*(A + B)$, b) $(A + B)/(A - B)$.

Solución:

a) Si $A = 2 + j5$, entonces $A^* = 2 - j5$ y

$$A + B = (2 + 4) + j(5 - 6) = 6 - j$$

por lo que

$$A^*(A + B) = (2 - j5)(6 - j) = 12 - j2 - j30 - 5 = 7 - j32$$

b) De manera similar,

$$A - B = (2 - 4) + j[(5) - (-6)] = -2 + j11$$

De aquí que,

$$\begin{aligned} \frac{A + B}{A - B} &= \frac{6 - j}{-2 + j11} = \frac{(6 - j)(-2 - j11)}{(-2 + j11)(-2 - j11)} \\ &= \frac{-12 - j66 + j2 - 11}{(-2)^2 + 11^2} = \frac{-23 - j64}{125} = -0.184 - j0.512 \end{aligned}$$

Problema de práctica B.3

Dado que $C = -3 + j7$ y $D = 8 + j$, calcule:

a) $(C - D^*)(C + D^*)$, b) D^2/C^* , c) $2CD/(C + D)$.

Respuesta: a) $-103 - j26$, b) $-5.19 + j6.776$, c) $6.054 + j11.53$.

Ejemplo B.4

Evalúe:

$$\text{a) } \frac{(2 + j5)(8e^{j10^\circ})}{2 + j4 + 2\angle -40^\circ} \quad \text{b) } \frac{j(3 - j4)^*}{(-1 + j6)(2 + j)^2}$$

Solución:

a) Puesto que hay términos en la forma polar y exponencial, quizá resulte mejor expresar todos los términos en forma polar:

$$\begin{aligned} 2 + j5 &= \sqrt{2^2 + 5^2} / \tan^{-1} 5/2 = 5.385 / 68.2^\circ \\ (2 + j5)(8e^{j10^\circ}) &= (5.385 / 68.2^\circ)(8 / 10^\circ) = 43.08 / 78.2^\circ \\ 2 + j4 + 2 / -40^\circ &= 2 + j4 + 2 \cos(-40^\circ) + j2 \sin(-40^\circ) \\ &= 3.532 + j2.714 = 4.454 / 37.54^\circ \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{(2 + j5)(8e^{j10^\circ})}{2 + j4 + 2 / -40^\circ} = \frac{43.08 / 78.2^\circ}{4.454 / 37.54^\circ} = 9.672 / 40.66^\circ$$

b) Es posible evaluarlo en su forma rectangular, ya que todos los términos se encuentran en dicha forma. Sin embargo,

$$\begin{aligned} j(3 - j4)^* &= j(3 + j4) = -4 + j3 \\ (2 + j)^2 &= 4 + j4 - 1 = 3 + j4 \\ (-1 + j6)(2 + j)^2 &= (-1 + j6)(3 + j4) = -3 - 4j + j18 - 24 \\ &= -27 + j14 \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \frac{j(3 - j4)^*}{(-1 + j6)(2 + j)^2} &= \frac{-4 + j3}{-27 + j14} = \frac{(-4 + j3)(-27 - j14)}{27^2 + 14^2} \\ &= \frac{108 + j56 - j81 + 42}{925} = 0.1622 - j0.027 \end{aligned}$$

Evalúe estas fracciones complejas:

Problema de práctica B.4

a) $\frac{6 / 30^\circ + j5 - 3}{-1 + j + 2e^{j45^\circ}}$ b) $\left[\frac{(15 - j7)(3 + j2)^*}{(4 + j6)^*(3 / 70^\circ)} \right]^*$

Respuesta: a) $3.387 / -5.615^\circ$, b) $2.759 / -287.6^\circ$.

B.3 Fórmula de Euler

La fórmula de Euler es un resultado importante para las variables complejas. Se deduce a partir de la expansión en serie de e^x , $\cos \theta$ y $\sen \theta$. Se sabe que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \tag{B.19}$$

Reemplazando x por $j\theta$ se obtiene

$$e^{j\theta} = 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} - j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \dots \tag{B.20}$$

Asimismo,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \\ \sen \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \end{aligned} \tag{B.21}$$

$$\text{por lo que} \quad \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta = 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} - j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + j\frac{\theta^5}{5!} - \dots \quad (\text{B.22})$$

Al comparar las ecuaciones (B.20) y (B.22), se concluye que

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta \quad (\text{B.23})$$

Ésta se conoce como la *fórmula de Euler*. La forma exponencial de representación de un número complejo como en la ecuación (B.8) se basa en la fórmula de Euler. Según la ecuación (B.23), se puede observar que

$$\cos \theta = \operatorname{Re}(e^{j\theta}), \quad \operatorname{sen} \theta = \operatorname{Im}(e^{j\theta}) \quad (\text{B.24})$$

$$\text{y que} \quad |e^{j\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta} = 1$$

Reemplazando θ por $-\theta$ en la ecuación (B.23), se obtiene

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \operatorname{sen} \theta \quad (\text{B.25})$$

La suma de las ecuaciones (B.23) y (B.25) da como resultado,

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \quad (\text{B.26})$$

La sustracción de la ecuación (B.24) de la (B.23) origina

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \quad (\text{B.27})$$

Identidades útiles

Las identidades siguientes son útiles al trabajar con números complejos. Si $z = x + jy = r/\theta$, entonces

$$zz^* = x^2 + y^2 = r^2 \quad (\text{B.28})$$

$$\sqrt{z} = \sqrt{x + jy} = \sqrt{re^{j\theta/2}} = \sqrt{r}/\theta/2 \quad (\text{B.29})$$

$$z^n = (x + jy)^n = r^n/n\theta = r^n e^{jn\theta} = r^n(\cos n\theta + j \operatorname{sen} n\theta) \quad (\text{B.30})$$

$$z^{1/n} = (x + jy)^{1/n} = r^{1/n}/\theta/n + 2\pi k/n \quad (\text{B.31})$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$$

$$\ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} = \ln r + j\theta + j2k\pi \quad (\text{B.32})$$

($k = \text{entero}$)

$$\frac{1}{j} = -j$$

$$e^{\pm j\pi} = -1$$

$$e^{\pm j2\pi} = 1$$

$$e^{j\pi/2} = j$$

$$e^{-j\pi/2} = -j$$

(B.33)

$$\operatorname{Re}(e^{(\alpha+j\omega)t}) = \operatorname{Re}(e^{\alpha t} e^{j\omega t}) = e^{\alpha t} \cos \omega t$$

$$\operatorname{Im}(e^{(\alpha+j\omega)t}) = \operatorname{Im}(e^{\alpha t} e^{j\omega t}) = e^{\alpha t} \operatorname{sen} \omega t$$

(B.34)

Si $A = 6 + j8$, encuentre: a) \sqrt{A} , b) A^4 .

Ejemplo B.5

Solución:

a) Primero, conviértase A a la forma polar:

$$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{8}{6} = 53.13^\circ, \quad A = 10 \angle 53.13^\circ$$

Entonces

$$\sqrt{A} = \sqrt{10} \angle 53.13^\circ / 2 = 3.162 \angle 26.56^\circ$$

b) Puesto que $A = 10 \angle 53.13^\circ$,

$$A^4 = r^4 \angle 4\theta = 10^4 \angle 4 \times 53.13^\circ = 10\,000 \angle 212.52^\circ$$

Si $A = 3 - j4$, encuentre: a) $A^{1/3}$ (3 raíces), y b) $\ln A$.

Problema de práctica B.5

Respuesta: a) $1.71 \angle 102.3^\circ$, $1.71 \angle 222.3^\circ$, $1.71 \angle 342.3^\circ$,

b) $1.609 + j5.356 + j2n\pi$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Apéndice C

Fórmulas matemáticas

Este apéndice, de ningún modo exhaustivo, sirve como una referencia útil. Contiene todas las fórmulas necesarias para resolver los problemas de circuitos de este libro.

C.1 Fórmula cuadrática

Las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ son

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

C.2 Identidades trigonométricas

$$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$$

$$\operatorname{cos}(-x) = \operatorname{cos} x$$

$$\sec x = \frac{1}{\operatorname{cos} x}, \quad \operatorname{csc} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$\operatorname{sen}(x \pm 90^\circ) = \pm \operatorname{cos} x$$

$$\operatorname{cos}(x \pm 90^\circ) = \mp \operatorname{sen} x$$

$$\operatorname{sen}(x \pm 180^\circ) = -\operatorname{sen} x$$

$$\operatorname{cos}(x \pm 180^\circ) = -\operatorname{cos} x$$

$$\operatorname{cos}^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$$

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} \quad (\text{ley de senos})$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \operatorname{cos} A \quad (\text{ley de cosenos})$$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(A - B)}{\tan \frac{1}{2}(A + B)} = \frac{a - b}{a + b} \quad (\text{ley de tangentes})$$

$$\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen} x \operatorname{cos} y \pm \operatorname{cos} x \operatorname{sen} y$$

$$\operatorname{cos}(x \pm y) = \operatorname{cos} x \operatorname{cos} y \mp \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$2 \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y = \operatorname{cos}(x - y) - \operatorname{cos}(x + y)$$

$$2 \operatorname{sen} x \operatorname{cos} y = \operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y)$$

$$2 \operatorname{cos} x \operatorname{cos} y = \operatorname{cos}(x + y) + \operatorname{cos}(x - y)$$

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \operatorname{cos} x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$K_1 \cos x + K_2 \operatorname{sen} x = \sqrt{K_1^2 + K_2^2} \cos\left(x + \tan^{-1} \frac{-K_2}{K_1}\right)$$

$$e^{jx} = \cos x + j \operatorname{sen} x \quad (\text{fórmula de Euler})$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$1 \text{ rad} = 57.296^\circ$$

C.3 Funciones hiperbólicas

$$\operatorname{senh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$\operatorname{cosh} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\operatorname{cosh} x}$$

$$\operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\operatorname{senh} x}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\operatorname{cosh} x}$$

$$\operatorname{senh}(x \pm y) = \operatorname{senh} x \operatorname{cosh} y \pm \operatorname{cosh} x \operatorname{senh} y$$

$$\operatorname{cosh}(x \pm y) = \operatorname{cosh} x \operatorname{cosh} y \pm \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$$

C.4 Derivadas

Si $U = U(x)$, $V = V(x)$, y $a = \text{constante}$,

$$\frac{d}{dx}(aU) = a \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(UV) = U \frac{dV}{dx} + V \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{U}{V}\right) = \frac{V \frac{dU}{dx} - U \frac{dV}{dx}}{V^2}$$

$$\frac{d}{dx}(aU^n) = naU^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(a^U) = a^U \ln a \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(e^U) = e^U \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\text{sen } U) = \cos U \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos U) = -\text{sen } U \frac{dU}{dx}$$

C.5 Integrales indefinidas

Si $U = U(x)$, $V = V(x)$ y $a = \text{constante}$,

$$\int a \, dx = ax + C$$

$$\int U \, dV = UV - \int V \, dU \quad (\text{integración por partes})$$

$$\int U^n \, dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{dU}{U} = \ln U + C$$

$$\int a^U \, dU = \frac{a^U}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$\int x^2 e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2) + C$$

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$\int \text{sen } ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$\int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \text{sen } ax + C$$

$$\int \text{sen}^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\text{sen } 2ax}{4a} + C$$

$$\int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\text{sen } 2ax}{4a} + C$$

$$\int x \text{sen } ax \, dx = -\frac{1}{a^2} (\text{sen } ax - ax \cos ax) + C$$

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \text{sen } ax) + C$$

$$\int x^2 \text{sen } ax \, dx = -\frac{1}{a^3} (2ax \text{sen } ax + 2 \cos ax - a^2 x^2 \cos ax) + C$$

$$\int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a^3}(2ax \cos ax - 2 \operatorname{sen} ax + a^2 x^2 \operatorname{sen} ax) + C$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a \operatorname{sen} bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a \cos bx + b \operatorname{sen} bx) + C$$

$$\int \operatorname{sen} ax \operatorname{sen} bx \, dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \operatorname{sen} ax \cos bx \, dx = \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\operatorname{sen}(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\operatorname{sen}(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x}{x^2 + a^2} + \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right) + C$$

C.6 Integrales definidas

Si m y n son enteros,

$$\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} ax \, dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos ax \, dx = 0$$

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 ax \, dx = \int_0^{\pi} \cos^2 ax \, dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx \, dx = \int_0^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = 0, \quad m \neq n$$

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen} mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m+n = \text{par} \\ \frac{2m}{m^2 - n^2}, & m+n = \text{impar} \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & a < 0 \end{cases}$$

C.7 Regla de L'Hopital

Si $f(0) = 0 = h(0)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{h'(x)}$$

donde la prima indica derivación.

Apéndice D

Respuestas a los problemas con número impar



Capítulo 1

1.1 a) -103.84 mC , b) -198.65 mC , c) -3.941 mC ,
d) -26.08 mC

1.3 a) $3t + 1 \text{ C}$, b) $t^2 + 5t \text{ mC}$,
c) $2 \text{ sen}(10t + \pi/6) + 1 \mu\text{C}$,
d) $-e^{-30t}[0.16 \cos 40t + 0.12 \text{ sen } 40t] \text{ C}$

1.5 25 C

$$1.7 \quad i = \begin{cases} 25 \text{ A}, & 0 < t < 2 \\ -25 \text{ A}, & 2 < t < 6 \\ 25 \text{ A}, & 6 < t < 8 \end{cases}$$

Véase el dibujo de la figura D.1.

 


Figura D.1 Para el problema 1.7.

1.9 a) 10 C, b) 22.5 C, c) 30 C

1.11 3.888 kC, 5.832 kJ

1.13 127.37 mW, 58.76 mJ

1.15 a) 2.945 mC, b) $-720^{-4t} \mu\text{W}$, c) $-180 \mu\text{J}$

1.17 70 W

1.19 6 A, -72 W , 18 W, 18 W, 36 W

1.21 2.696×10^{23} electrones, 43 200 C

1.23 \$1.35

1.25 21.52 centavos

1.27 a) 43.2 kC, b) 475.2 kJ, c) 1.188 centavos

1.29 39.6 centavos

1.31 \$42.05

1.33 6 C

1.35 2.333 MWh

1.37 1.728 MJ

1.39 24 centavos

Capítulo 2

2.1 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

2.3 184.3 mm

2.5 $n = 9$, $b = 15$, $l = 7$

2.7 6 ramas y 4 nodos

2.9 7 A, -1 A , 5 A

2.11 6 V, 3 V

2.13 12 A, -10 A , 5 A, -2 A

2.15 6 V, -4 A

2.17 2 V, -22 V , 10 V

2.19 -2 A , 12 W, -24 W , 20 W, 16 W

2.21 4.167 W

2.23 2 V, 21.33 W

2.25 0.1 A, 2 kV, 0.2 kW

2.27 1 A

2.29 8.125 Ω

2.31 56 A, 8 A, 48 A, 32 A, 16 A

2.33 3 V, 6 A

2.35 32 V, 800 mA

2.37 2.5 Ω

2.39 a) 727.3 Ω , b) 3 k Ω

2.41 16 Ω

2.43 a) 12 Ω , b) 16 Ω

2.45 a) 59.8 Ω , b) 32.5 Ω

2.47 24 Ω

2.49 a) 4 Ω , b) $R_1 = 18 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$

2.51 a) 9.231 Ω , b) 36.25 Ω

2.53 a) 142.32 Ω , b) 33.33 Ω

2.55 997.4 mA

2.57 12.21 Ω , 1.64 A

2.59 5.432 W, 4.074 W, 3.259 W

2.61 Utilícense los bulbos R_1 y R_3

2.63 0.4 Ω , $\cong 1$ W

2.65 4 k Ω

2.67 a) 4 V, b) 2.857 V, c) 28.57%, d) 6.25%

2.69 a) 1.278 V (con), 1.29 V (sin)
b) 9.30 V (con), 10 V (sin)
c) 25 V (con), 30.77 V (sin)

2.71 10 Ω

2.73 45 Ω

2.75 2 Ω

2.77 a) Cuatro resistores de 20 Ω en paralelo.
b) Un resistor de 300 Ω en serie con un resistor de 1.8 Ω y una combinación en paralelo de dos resistores de 20 Ω .
c) Dos resistores de 24 k Ω en paralelo conectadas en serie con dos resistores de 56 k Ω en paralelo.
d) Una combinación en serie de un resistor de 20 Ω , uno de 300 Ω y uno de 24 k Ω y una combinación en paralelo de dos resistores de 56 k Ω .

2.79 75 Ω

2.81 38 k Ω , 3.333 k Ω

2.83 3 k Ω , $\infty \Omega$ (mejor respuesta)

Capítulo 3

3.1 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

3.3 -6 A, -3 A, -2 A, 1 A, -60 V

3.5 20 V

3.7 5.714 V

3.9 79.34 mA

3.11 3 V, 293.9 W, 750 mW, 121.5 W

3.13 40 V, 40 V

3.15 29.45 A, 144.6 W, 129.6 W, 12 W

3.17 1.73 A

3.19 10 V, 4.933 V, 12.267 V

3.21 1 V, 3 V

3.23 22.34 V


3.25 25.52 V, 22.05 V, 14.842 V, 15.055 V

3.27 625 mV, 375 mV, 1.625 V


3.29 -0.7708 V, 1.209 V, 2.309 V, 0.7076 V

3.31 4.97 V, 4.85 V, -0.12 V

 3.33 a) y b) son de configuración plana y pueden redibujarse como se muestra en la figura D.2.



a)

 

b)

Figura D.2 Para el problema 3.33.

3.35 20 V

3.37 12 V

3.39 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

3.41 1.188 A

3.43 1.7778 A, 53.33 V

3.45 8.561 A

3.47 10 V, 4.933 V, 12.267 V

3.49 57 V, 18 A

3.51 20 V

3.53 1.6196 mA, -1.0202 mA, -2.461 mA, 3 mA,
-2.423 mA

3.55 -1 A, 0 A, 2 A

3.57 6 kΩ, 60 V, 30 V

3.59 -4.48 A, -1.0752 kV

3.61 -0.3

3.63 -4 V, 2.105 A

3.65 2.17 A, 1.9912 A, 1.8119 A, 2.094 A, 2.249 A

3.67 -30 V

$$3.69 \begin{bmatrix} 1.75 & -0.25 & -1 \\ -0.25 & 1 & -0.25 \\ -1 & -0.25 & 1.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

3.71 6.255 A, 1.9599 A, 3.694 A

$$3.73 \begin{bmatrix} 9 & -3 & -4 & 0 \\ -3 & 8 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

3.75 -3 A, 0 A, 3 A

3.77 3.111 V, 1.4444 V

3.79 -10.556 V, 20.56 V, 1.3889 V, -43.75 V

3.81 26.67 V, 6.667 V, 173.33 V, -46.67 V

3.83 Véase figura D.3; -12.5 V

 


Figura D.3 Para el problema 3.83.

3.85 9 Ω

3.87 -8

3.89 22.5 μA, 12.75 V

3.91 0.6105 μA, 8.34 V, 49.08 mV

3.93 1.333 A, 1.333 A, 2.6667 A

Capítulo 4

4.1 600 mA, 250 V

4.3 a) 0.5 V, 0.5 A, b) 5 V, 5 A, c) 5 V, 500 mA

4.5 4.5 V

4.7 888.9 mV

4.9 2 A

4.11 17.99 V, 1.799 A

4.13 8.696 V

4.15 1.875 A, 10.55 W

4.17 -8.571 V

4.19 -26.67 V

4.21 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

4.23 1 A, 8 W

4.25 -6.6 V

4.27 -48 V

4.29 3 V

4.31 3.652 V

4.33 a) 40 V, 20 Ω, 1.6 A

4.35 -125 mV

4.37 10 Ω, 666.7 mA

4.39 20 Ω, -49.2 V

- 4.41 $4 \Omega, -8 \text{ V}, -2 \text{ A}$
- 4.43 $10 \Omega, 0 \text{ V}$
- 4.45 $3 \Omega, 2 \text{ A}$
- 4.47 $1.1905 \text{ V}, 476.2 \text{ m}\Omega, 2.5 \text{ A}$
- 4.49 $28 \Omega, 3.286 \text{ A}$
- 4.51 a) $2 \Omega, 7 \text{ A}$, b) $1.5 \Omega, 12.667 \text{ A}$
- 4.53 $3 \Omega, 1 \text{ A}$
- 4.55 $100 \text{ k}\Omega, -20 \text{ mA}$
- 4.57 $10 \Omega, 166.67 \text{ V}, 16.667 \text{ A}$
- 4.59 $22.5 \Omega, 40 \text{ V}, 1.7778 \text{ A}$
- 4.61 $1.2 \Omega, 9.6 \text{ V}, 8 \text{ A}$
- 4.63 $-3.333 \Omega, 0 \text{ A}$
- 4.65 $V_0 = 24 - 5I_0$
- 4.67 $25 \Omega, 7.84 \text{ W}$
- 4.69 ∞ (teóricamente)
- 4.71 $8 \text{ k}\Omega, 1.152 \text{ W}$
- 4.73 20.77 W
- 4.75 $1 \text{ k}\Omega, 3 \text{ mW}$
- 4.77 a) $3.8 \Omega, 4 \text{ V}$, b) $3.2 \Omega, 15 \text{ V}$
- 4.79 $10 \Omega, 167 \text{ V}$
- 4.81 $3.3 \Omega, 10 \text{ V}$ (Nota: Valores obtenidos en forma gráfica)
- 4.83 $8 \Omega, 12 \text{ V}$
- 4.85 a) $24 \text{ V}, 30 \text{ k}\Omega$, b) 9.6 V
- 4.87 a) $10 \text{ mA}, 8 \text{ k}\Omega$, b) 9.926 mA
- 4.89 a) $99.99 \mu\text{A}$, b) $99.99 \mu\text{A}$
- 4.91 a) $100 \Omega, 20 \Omega$, b) $100 \Omega, 200 \Omega$
- 4.93 $\frac{V_s}{R_s + (1 + \beta)R_o}$
- 4.95 $5.333 \text{ V}, 66.67 \text{ k}\Omega$
- 4.97 $2.4 \text{ k}\Omega, 4.8 \text{ V}$

Capítulo 5

- 5.1 a) $1.5 \text{ M}\Omega$, b) 60Ω , c) 98.06 dB
- 5.3 10 V
- 5.5 0.999990
- 5.7 $-100 \text{ nV}, -10 \text{ mV}$
- 5.9 $2 \text{ V}, 2 \text{ V}$
- 5.11 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.
- 5.13 $2.7 \text{ V}, 288 \mu\text{A}$
- 5.15 a) $-\left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2}\right)$, b) $-92 \text{ k}\Omega$
- 5.17 a) -2.4 , b) -16 , c) -400
- 5.19 $-562.5 \mu\text{A}$
- 5.21 -4 V
- 5.23 $-\frac{R_f}{R_1}$
- 5.25 2.312 V
- 5.27 2.7 V
- 5.29 $\frac{R_2}{R_1}$
- 5.31 $727.2 \mu\text{A}$
- 5.33 $12 \text{ mW}, -2 \text{ mA}$
- 5.35 Si $R_i = 60 \text{ k}$, entonces $R_f = 390 \text{ k}$.
- 5.37 1.5 V
- 5.39 3 V
- 5.41 Véase la figura D.4.

 


Figura D.4 Para el problema 5.41.

- 5.43 20 k
- 5.45 Véase la figura D.5, donde $R \leq 100 \text{ k}\Omega$.

 


Figura D.5 Para el problema 5.45.

5.47 14.09 V

5.49 $R_1 = R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 80 \text{ k}\Omega$

5.51 Véase la figura D.6.

 


Figura D.6 Para el problema 5.51.

5.53 Demostrado

5.55 7.956, 7.956, 1.989

5.57 $6v_{s1} - 6v_{s2}$

5.59 -12

5.61 2.4 V

5.63 $\frac{R_2R_4/R_1R_5 - R_4/R_6}{1 - R_2R_4/R_3R_5}$

5.65 -21.6 mV

5.67 2 V

5.69 -25.71 mV

5.71 7.5 V

5.73 10.8 V

5.75 -2, 200 μA

5.77 -6.686 mV

5.79 -4.992 V

5.81 343.4 mV, 24.51 μA

5.83 El resultado depende del diseño. De aquí que, sea $R_G = 10 \text{ k ohms}$, $R_1 = 10 \text{ k ohms}$, $R_2 = 20 \text{ k ohms}$, $R_3 = 40 \text{ k ohms}$, $R_4 = 80 \text{ k ohms}$, $R_5 = 160 \text{ k ohms}$, $R_6 = 320 \text{ k ohms}$,

entonces,

$$\begin{aligned} -v_o &= (R_f/R_1)v_1 + \dots + (R_f/R_6)v_6 \\ &= v_1 + 0.5v_2 + 0.25v_3 + 0.125v_4 \\ &\quad + 0.0625v_5 + 0.03125v_6 \end{aligned}$$

a) $|v_o| = 1.1875 = 1 + 0.125 + 0.0625 = 1 + (1/8) + (1/16)$, lo cual implica, $[v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4 \ v_5 \ v_6] = [100110]$

b) $|v_o| = 0 + (1/2) + (1/4) + 0 + (1/16) + (1/32) = (27/32) = 843.75 \text{ mV}$

c) Esto corresponde a [111111]. $|v_o| = 1 + (1/2) + (1/4) + (1/8) + (1/16) + (1/32) = 63/32 = 1.96875 \text{ V}$

5.85 160 k Ω

5.87 $\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)v_2 - \left[\frac{R_4}{R_3} + \left(\frac{R_2R_4}{R_1R_3}\right)\right]v_1$

Sea $R_4 = R_1$ y $R_3 = R_2$;

entonces $v_0 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)(v_2 - v_1)$

un restador con una ganancia de $\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)$.

5.89 Un sumador con $v_0 = -v_1 - (5/3)v_2$ donde $v_2 = 6 \text{ V}$ batería y un amplificador inversor con $v_1 = -12 \text{ v}_2$.

5.91 9

5.93 $A = \frac{1}{(1 + \frac{R_1}{R_3})R_L - R_1(\frac{R_2 + R_L}{R_2R_3})(R_4 + \frac{R_2R_L}{R_2 + R_L})}$

Capítulo 6

6.1 $15(1 - 3t)e^{-3t} \text{ A}$, $30t(1 - 3t)e^{-6t} \text{ W}$

6.3 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

6.5 $v = \begin{cases} 20 \text{ mA}, & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ -20 \text{ mA}, & 2 < t < 6 \text{ ms} \\ 20 \text{ mA}, & 6 < t < 8 \text{ ms} \end{cases}$

6.7 $[0.1t^2 + 10] \text{ V}$

6.9 13.624 V, 70.66 W

6.11 $v(t) = \begin{cases} 10 + 3.75t \text{ V}, & 0 < t < 2\text{s} \\ 22.5 - 2.5t \text{ V}, & 2 < t < 4\text{s} \\ 12.5 \text{ V}, & 4 < t < 6\text{s} \\ 2.5t - 2.5 \text{ V}, & 6 < t < 8\text{s} \end{cases}$

6.13 $v_1 = 42 \text{ V}$, $v_2 = 48 \text{ V}$

6.15 a) 125 mJ, 375 mJ, b) 70.31 mJ, 23.44 mJ

6.17 a) 3 F, b) 8 F, c) 1 F

6.19 10 μF

6.21 2.5 μF

6.23 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

6.25 a) Para capacitores en serie,

$$Q_1 = Q_2 \rightarrow C_1 v_1 = C_2 v_2 \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{C_2}{C_1}$$

$$v_s = v_1 + v_2 = \frac{C_2}{C_1} v_2 + v_2 = \frac{C_1 + C_2}{C_1} v_2$$

$$\rightarrow v_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_s$$

De manera similar, $v_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_s$

b) Para capacitores en paralelo,

$$v_1 = v_2 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$Q_s = Q_1 + Q_2 = \frac{C_1}{C_2} Q_2 + Q_2 = \frac{C_1 + C_2}{C_2} Q_2$$

o sea

$$Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_s$$

$$Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q_s$$

$$i = \frac{dQ}{dt} \rightarrow i_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} i_s$$

$$i_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i_s$$

6.27 1 μ F, 16 μ F

6.29 a) 1.6 C, b) 1 C

$$6.31 v(t) = \begin{cases} 1.5t^2 \text{ kV}, & 0 < t < 1\text{s} \\ [3t - 1.5] \text{ kV}, & 1 < t < 3\text{s}; \\ [0.75t^2 - 7.5t + 23.25] \text{ kV}, & 3 < t < 5\text{s} \end{cases}$$

$$i_1 = \begin{cases} 18t \text{ mA}, & 0 < t < 1\text{s} \\ 18 \text{ mA}, & 1 < t < 3\text{s}; \\ [9t - 45] \text{ mA}, & 3 < t < 5\text{s} \end{cases}$$

$$i_2 = \begin{cases} 12t \text{ mA}, & 0 < t < 1\text{s} \\ 12 \text{ mA}, & 1 < t < 3\text{s} \\ [6t - 30] \text{ mA}, & 3 < t < 5\text{s} \end{cases}$$

6.33 15 V, 10 F

6.35 6.4 mH

6.37 4.8 cos 100t V, 96 mJ

6.39 (5t³ + 5t² + 20t + 1) A

6.41 5.977 A, 35.72 J

6.43 144 μ J

$$6.45 i(t) = \begin{cases} 250t^2 \text{ A}, & 0 < t < 1\text{s} \\ [1 - t + 0.25t^2] \text{ kA}, & 1 < t < 2\text{s} \end{cases}$$

6.47 5 Ω

6.49 3.75 mH

6.51 7.778 mH

6.53 20 mH

6.55 a) 1.4 L, b) 500 mL

6.57 6.625 H

6.59 Demostrado.

6.61 a) 6.667 mH, e^{-t} mA, $2e^{-t}$ mA
b) $-20e^{-t}$ μ V, c) 1.3534 nJ

6.63 Véase la figura D.7.

 


Figura D.7 Para el problema 6.63.

6.65 a) 40 J, 40 J, b) 80 J, c) $5 \times 10^{-5}(e^{-200t} - 1) + 4$ A, $1.25 \times 10^{-5}(e^{-200t} - 1) - 2$ A
d) $6.25 \times 10^{-5}(e^{-200t} - 1) + 2$ A

6.67 100 cos (50t) mV

6.69 Véase la figura D.8.

 


Figura D.8 Para el problema 6.69.

6.71 Al combinar un sumador con un integrador se obtiene el circuito que se muestra en la figura D.9.

 


Figura D.9 Para el problema 6.71.

$$v_o = -\frac{1}{R_1 C} \int v_1 dt - \frac{1}{R_2 C} \int v_2 dt - \frac{1}{R_2 C} \int v_2 dt$$

Para el problema dado, $C = 2\mu\text{F}$; $R_1 = 500\text{ k}\Omega$,
 $R_2 = 125\text{ k}\Omega$, $R_3 = 50\text{ k}\Omega$

6.73 Considere el amplificador operacional que se muestra en la figura D.10.

 


Figura D.10 Para el problema 6.73.

Sea $v_a = v_b = v$. En el nodo a ,

$$\frac{0 - v}{R} = \frac{v - v_o}{R} \rightarrow 2v - v_o = 0 \quad (1)$$

En el nodo b , $\frac{v_i - v}{R} = \frac{v - v_o}{R} + C \frac{dv}{dt}$

$$v_i = 2v - v_o + RC \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

Al combinar las ecuaciones (1) y (2),

$$v_i = v_o - v_o + \frac{RC}{2} \frac{dv_o}{dt} \quad \text{o} \quad v_o = \frac{2}{RC} \int v_i dt$$

lo que demuestra que el circuito es un integrador no inversor.

6.75 -30 mV

6.77 Véase la figura D.11.

 


Figura D.11 Para el problema 6.77.

6.79 Véase la figura D.12.

 


Figura D.12 Para el problema 6.79.

6.81 Véase la figura D.13.

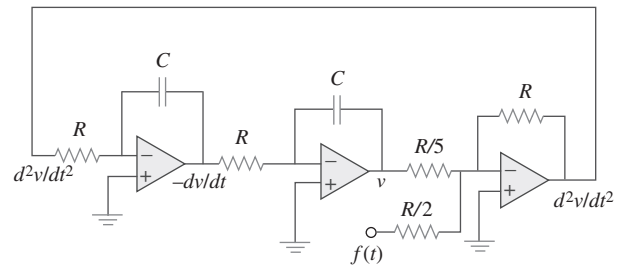


Figura D.13 Para el problema 6.81.

6.83 Ocho grupos en paralelo con cada grupo consistente en dos capacitores en serie.

6.85 Inductor de 1.25 mH .

Capítulo 7

7.1 a) $0.7143\ \mu\text{F}$, b) 5 ms , c) 3.466 ms

7.3 $3.222\ \mu\text{s}$

7.5 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

7.7 $12e^{-t}\text{ V}$ para $0 < t < 1\text{ s}$
 $4.415e^{-2(t-1)}\text{ V}$ para $1\text{ s} < t < \infty$

7.9 $4e^{-t/12}$ V

7.11 $1.2e^{-3t}$ A

7.13 a) 16 k Ω , 16 H, 1 ms, b) 126.42 μ J

7.15 a) 10 Ω , 500 ms, b) 40 Ω , 250 μ s

7.17 $-6e^{-16t}u(t)$ V

7.19 $6e^{-5t}u(t)$ A

7.21 13.333 Ω

7.23 $10e^{-4t}$ V, $t > 0$, $2.5e^{-4t}$ V, $t > 0$

7.25 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

7.27 $[5u(t + 1) + 10u(t) - 25u(t - 1) + 15u(t - 2)]$ V

7.29 c) $z(t) = \cos 4t \delta(t - 1) = \cos 4\delta(t - 1) = -0.6536\delta(t - 1)$, que se muestra a continuación.

 
 
 


Figura D.14 Para el problema 7.29.

7.31 a) 112×10^{-9} , b) 7

7.33 $1.5u(t - 2)$ A

7.35 a) $-e^{-2t}u(t)$ V, b) $2e^{1.5t}u(t)$ A

7.37 a) 4 s, b) 10 V, c) $(10 - 8e^{-t/4})u(t)$ V

7.39 a) 4 V, $t < 0$, $20 - 16e^{-t/8}$, $t > 0$,
b) 4 V, $t < 0$, $12 - 8e^{-t/6}$ V, $t > 0$,

7.41 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

7.43 0.8 A, $0.8e^{-t/480}u(t)$ A

7.45 $[20 - 15e^{-14.286t}]u(t)$ V

7.47 $\begin{cases} 24(1 - e^{-t})$ V, & $0 < t < 1$ \\ $30 - 14.83e^{-(t-1)}$ V, & $t > 1$ \end{cases}

7.49 $\begin{cases} 8(1 - e^{-t/5})$ V, & $0 < t < 1$ \\ $1.45e^{-(t-1)/5}$ V, & $t > 1$ \end{cases}

7.51 $V_S = Ri + L \frac{di}{dt}$
o $L \frac{di}{dt} = -R \left(i - \frac{V_S}{R} \right)$
 $\frac{di}{i - V_S/R} = \frac{-R}{L} dt$

Al integrar ambos lados,

$\ln \left(i - \frac{V_S}{R} \right) \Big|_{I_0}^{i(t)} = \frac{-R}{L} t$

$\ln \left(\frac{i - V_S/R}{I_0 - V_S/R} \right) = \frac{-t}{\tau}$

o $\frac{i - V_S/R}{I_0 - V_S/R} = e^{-t/\tau}$

$i(t) = \frac{V_S}{R} + \left(I_0 - \frac{V_S}{R} \right) e^{-t/\tau}$

lo cual es lo mismo que la ecuación (7.60).

7.53 a) 5 A, $5e^{-t/2}u(t)$ A, b) 6 A, $6e^{-2t/3}u(t)$ A

7.55 96 V, $96e^{-4t}u(t)$ V

7.57 $2.4e^{-2t}u(t)$ A, $600e^{-5t}u(t)$ mA

7.59 $6e^{-4t}u(t)$ V

 


Figura D.15 Para el problema 7.77.

7.61 $20e^{-8t}u(t)$ V, $(10 - 5e^{-8t})u(t)$ A

7.75 $(6 - 3e^{-50t})u(t)$ V, -0.2 mA

7.63 $2e^{-8t}u(t)$ A, $-8e^{-8t}u(t)$ V

7.77 Véase la figura D.15.

7.65 $\begin{cases} 2(1 - e^{-2t})\text{ A} & 0 < t < 1 \\ 1.729e^{-2(t-1)}\text{ A} & t > 1 \end{cases}$

7.79 $(-0.5 + 4.5e^{-80t/3})u(t)$ A

7.67 $5e^{-100t/3}u(t)$ V

7.81 Véase la figura D.16.

7.69 $48(e^{-t/3000} - 1)u(t)$ V

7.83 6.278 m/s

7.71 $6(1 - e^{-5t})u(t)$ V

7.85 a) $659 \mu\text{s}$, b) 16.636 s

7.73 $-6e^{-5t}u(t)$ V

7.87 441 mA

 


Figura D.16 Para el problema 7.81.

7.89 $L < 200 \text{ mH}$

7.91 1.271Ω

Capítulo 8

8.1 a) 2 A, 12 V, b) -4 A/s, -5 V/s, c) 0 A, 0 V

8.3 a) 0 A, -10 V, 0 V, b) 0 A/s, 8 V/s, 8 V/s, c) 400 mA, 6 V, 16 V

8.5 a) 0 A, 0 V, b) 4 A/s, 0 V/s, c) 2.4 A, 9.6 V

8.7 Sobreamortiguada

8.9 $[(10 + 50t)e^{-5t}] \text{ A}$

8.11 $[10(1 + 10t)e^{-t}] \text{ V}$

8.13 120Ω

8.15 $750 \Omega, 200 \mu\text{F}, 25 \text{ H}$

8.17 $[21.55e^{-2.679t} - 1.55e^{-37.32t}] \text{ V}$

8.19 $24 \text{ sen}(0.5t) \text{ V}$

8.21 $18e^{-t} + 2e^{-t} \text{ V}$

8.23 40 mF

8.25 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

8.27 $[3 - 3(\cos(2t) + \text{sen}(2t))e^{-2t}] \text{ V}$

8.29 a) $3 - 3 \cos 2t + \text{sen } 2t \text{ V}$,
b) $2 - 4e^{-t} + e^{-4t} \text{ A}$,
c) $3 + (2 + 3t)e^{-t} \text{ V}$,
d) $2 + 2 \cos 2te^{-t} \text{ A}$

8.31 $80 \text{ V}, 40 \text{ V}$

8.33 $[20 + 0.2052e^{-4.95t} - 10.205e^{-0.05t}] \text{ V}$

8.35 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

8.37 $7.5e^{-4t} \text{ A}$

8.39 $(-6 + [0.021e^{-47.83t} - 6.02e^{-0.167t}]) \text{ V}$

8.41 $727.5 \text{ sen}(4.583t)e^{-2t} \text{ mA}$

8.43 $8 \Omega, 2.075 \text{ mF}$

8.45 $[4 - [3 \cos(1.3229t) + 1.1339 \text{ sen}(1.3229t)]e^{-t/2}] \text{ A}$,
 $[4.536 \text{ sen}(1.3229t)e^{-t/2}] \text{ V}$

8.47 $(200te^{-10t}) \text{ V}$

8.49 $[3 + (3 + 6t)e^{-2t}] \text{ A}$

8.51 $\left[-\frac{i_0}{\omega_o C} \text{ sen}(\omega_o t)\right] \text{ V}$ donde $\omega_o = 1/\sqrt{LC}$

8.53 $(d^2i/dt^2) + 0.125(di/dt) + 400i = 600$

8.55 $7.448 - 3.448e^{-7.25t} \text{ V}, t > 0$

8.57 a) $s^2 + 20s + 36 = 0$,

b) $-\frac{3}{4}e^{-2t} - \frac{5}{4}e^{-18t} \text{ A}, 6e^{-2t} + 10e^{-18t} \text{ V}$

8.59 $-32te^{-t} \text{ V}$

8.61 $2.4 - 2.667e^{-2t} + 0.2667e^{-5t} \text{ A}$,
 $9.6 - 16e^{-2t} + 6.4e^{-5t} \text{ V}$



8.63 $\frac{d^2i(t)}{dt^2} = -\frac{v_s}{RCL}$

8.65 $\frac{d^2v_o}{dt^2} - \frac{v_o}{R^2C^2} = 0, e^{10t} - e^{-10t} \text{ V}$

Nota: El circuito es inestable.

8.67 $-te^{-t}u(t) \text{ V}$

8.69 Véase la figura D.17.

  **Figura D.17** Para el problema 8.69.**Figura D.18** Para el problema 8.71.

8.71 Véase la figura D.18 (pág. A-30).

8.73 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

8.75 Véase la figura D.19.

 


Figura D.19 Para el problema 8.75.

8.77 Véase la figura D.20.

 


Figura D.20 Para el problema 8.77.

8.79 434 μF

8.81 2.533 μF , 625 μF

$$8.83 \frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{R}{LC} i_D + \frac{1}{C} \frac{di_D}{dt} = \frac{v_s}{LC}$$

Capítulo 9

9.1 a) 50 V, b) 209.4 ms, c) 4.775 Hz,
d) 44.48 V, 0.3 rad

9.3 a) $10 \cos(\omega t - 60^\circ)$, b) $9 \cos(8t + 90^\circ)$,
c) $20 \cos(\omega t + 135^\circ)$

9.5 30° , v_1 se retrasa v_2

9.7 Demostrado

9.9 a) $50.88 \angle -15.52^\circ$, b) $60.02 \angle -110.96^\circ$

9.11 a) $21 \angle -15^\circ$ V, b) $8 \angle 160^\circ$ mA,

c) $120 \angle -140^\circ$ V, d) $60 \angle -170^\circ$ mA

9.13 a) $-1.2749 + j0.1520$, b) -2.083 , c) $35 + j14$

9.15 a) $-6 - j11$, b) $120.99 + j4.415$, c) -1

9.17 $15.62 \cos(50t - 9.8^\circ)$ V

9.19 a) $3.32 \cos(20t + 114.49^\circ)$,
b) $64.78 \cos(50t - 70.89^\circ)$,
c) $9.44 \cos(400t - 44.7^\circ)$

9.21 a) $f(t) = 8.324 \cos(30t + 34.86^\circ)$,
b) $g(t) = 5.565 \cos(t - 62.49^\circ)$,
c) $h(t) = 1.2748 \cos(40t - 168.69^\circ)$

9.23 a) $320.1 \cos(20t - 80.11^\circ)$ A
b) $36.05 \cos(5t + 93.69^\circ)$ A

9.25 a) $0.8 \cos(2t - 98.13^\circ)$ A,
b) $0.745 \cos(5t - 4.56^\circ)$ A

9.27 $0.289 \cos(377t - 92.45^\circ)$ V

9.29 $2 \sin(10^6 t - 65^\circ)$

9.31 $78.3 \cos(2t + 51.21^\circ)$ mA

9.33 69.82 V

9.35 $4.789 \cos(200t - 16.7^\circ)$ A

9.37 $(250 - j25)$ mS

9.39 $9.135 + j27.47 \Omega$,
 $414.5 \cos(10t - 71.6^\circ)$ mA

9.41 $6.325 \cos(t - 18.43^\circ)$ V

9.43 $499.7 \angle -28.85^\circ$ mA

9.45 -5 A

9.47 $460.7 \cos(2000t + 52.63^\circ)$ mA

9.49 $1.4142 \sin(200t - 45^\circ)$ V

9.51 $25 \cos(2t - 53.13^\circ)$ A

9.53 $8.873 \angle -21.67^\circ$ A

9.55 $(2.798 - j16.403) \Omega$

9.57 $0.3171 - j0.1463$ S

9.59 $2.707 + j2.509$

9.61 $1 + j0.5 \Omega$

9.63 $34.69 + j6.93 \Omega$

9.65 $17.35 \angle 0.9^\circ$ A, $6.83 + j1.094 \Omega$

9.67 a) $14.8 \angle -20.22^\circ$ mS, b) $19.704 \angle 74.56^\circ$ mS

9.69 $1.661 + j0.6647 S$

9.71 $1.058 + j2.235 \Omega$

9.73 $0.3796 + j1.46 \Omega$

9.75 Se puede lograr a través del circuito RL que se muestra en la figura D.21.

 


Figura D.21 Para el problema 9.75.

9.77 a) 51.49° retrasada, b) 1.5915 MHz

9.79 a) 140.2° , b) adelantada, c) 18.43 V

9.81 $1.8 \text{ k}\Omega$, $0.1 \mu\text{F}$

9.83 104.17 mH

9.85 Comprobado

9.87 $38.21 / -8.97^\circ \Omega$

9.89 $25 \mu\text{F}$

9.91 235 pF

9.93 $3.592 / -38.66^\circ \text{ A}$

Capítulo 10

10.1 $1.9704 \cos(10t + 5.65^\circ) \text{ A}$

10.3 $3.835 \cos(4t - 35.02^\circ) \text{ V}$

10.5 $12.398 \cos(4 \times 10^3 t + 4.06^\circ) \text{ mA}$

10.7 $124.08 / -154^\circ \text{ V}$

10.9 $6.154 \cos(10^3 t + 70.26^\circ) \text{ V}$

10.11 $199.5 / 86.89^\circ \text{ mA}$

10.13 $29.36 / 62.88^\circ \text{ V}$

10.15 $7.906 / 43.49^\circ \text{ A}$

10.17 $9.25 / -162.12^\circ \text{ A}$

10.19 $7.682 / 50.19^\circ \text{ V}$

10.21 a) $1, 0, -\frac{j}{R\sqrt{L/C}}$, b) $0, 1, \frac{j}{R\sqrt{L/C}}$

10.23 $\frac{(1 - \omega^2 LC)V_s}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC(2 - \omega^2 LC)}$

10.25 $1.4142 \cos(2t + 45^\circ) \text{ A}$

10.27 $4.698 / 95.24^\circ \text{ A}$, $0.9928 / 37.71^\circ \text{ A}$

10.29 Éste es un problema de diseño con varias respuestas diferentes.

10.31 $2.179 / 61.44^\circ \text{ A}$

10.33 $7.906 / 43.49^\circ \text{ A}$

10.35 $1.971 / -2.1^\circ \text{ A}$

10.37 $2.38 / -96.37^\circ \text{ A}$, $2.38 / 143.63^\circ \text{ A}$, $2.38 / 23.63^\circ \text{ A}$

10.39 $381.4 / 109.6^\circ \text{ mA}$, $344.3 / 124.4^\circ \text{ mA}$,
 $145.5 / -60.42^\circ \text{ mA}$, $100.5 / 48.5^\circ \text{ mA}$

10.41 $[4.243 \cos(2t + 45^\circ) + 3.578 \sin(4t + 25.56^\circ)] \text{ V}$

10.43 $9.902 \cos(2t - 129.17^\circ) \text{ A}$

10.45 $791.1 \cos(10t + 21.47^\circ)$
 $+ 299.5 \sin(4t + 176.6^\circ) \text{ mA}$

10.47 $[4 + 0.504 \sin(t + 19.1^\circ)$
 $+ 0.3352 \cos(3t - 76.43^\circ)] \text{ A}$

10.49 $[4.472 \sin(200t + 56.56^\circ)] \text{ A}$

10.51 $109.3 / 30^\circ \text{ mA}$

10.53 $(3.529 - j5.883) \text{ V}$

10.55 a) $Z_N = Z_{Th} = 22.63 / -63.43^\circ \Omega$,
 $V_{Th} = 50 / -150^\circ \text{ V}$, $I_N = 2.236 / -86.6^\circ \text{ A}$,

b) $Z_N = Z_{Th} = 10 / 26^\circ \Omega$,
 $V_{Th} = 33.92 / 58^\circ \text{ V}$, $I_N = 3.392 / 32^\circ \text{ A}$

10.57 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

10.59 $-6 + j38 \Omega$

10.61 $-24 + j12 \text{ V}$, $-8 + j6 \Omega$

10.63 $1 \text{ k}\Omega$, $5.657 \cos(200t + 75^\circ) \text{ A}$

10.65 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

10.67 $4.945 / -69.76^\circ \text{ V}$, $0.4378 / -75.24^\circ \text{ A}$,
 $11.243 + j1.079 \Omega$

10.69 $-j\omega RC$, $-V_m \cos \omega t$

10.71 $48 \cos(2t + 29.53^\circ) \text{ V}$

10.73 $21.21 / -45^\circ \text{ k}\Omega$

10.75 $0.12499/\underline{180^\circ}$

10.77 $\frac{R_2 + R_3 + j\omega C_2 R_2 R_3}{(1 + j\omega R_1 C_1)(R_3 + j\omega C_2 R_2 R_3)}$

10.79 $3.578 \cos(1\,000t + 26.56^\circ)$ V

10.81 $11.27/\underline{128.1^\circ}$ V

10.83 $6.611 \cos(1\,000t - 159.2^\circ)$ V

10.85 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

10.87 $15.91/\underline{169.6^\circ}$ V, $5.172/\underline{-138.6^\circ}$ V, $2.27/\underline{-152.4^\circ}$ V

10.89 Demostrado

10.91 a) 180 kHz,
b) 40 k Ω

10.93 Demostrado

10.95 Demostrado

Capítulo 11

(Supóngase que todos los valores de las corrientes y tensiones son rms, a menos que se especifique otra cosa.)

11.1 $[1.320 + 2.640 \cos(100t + 60^\circ)]$ kW, 1.320 kW

11.3 213.4 W

11.5 $P_{1\Omega} = 1.4159$ W, $P_{2\Omega} = 5.097$ W,
 $P_{3H} = P_{0.25F} = 0$ W

11.7 160 W

11.9 22.42 mW

11.11 3.472 W

11.13 28.36 W

11.15 90 W

11.17 20 Ω , 31.25 W

11.19 258.5 W

11.21 19.58 Ω

11.23 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

11.25 3.266

11.27 2.887 A

11.29 17.321 A, 3.6 kW

11.31 2.944 V

11.33 3.332 A

11.35 21.6 V

11.37 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

11.39 a) 0.7592, 6.643 kW, 5.695 kVAR,
b) 312 μ F

11.41 a) 0.5547 (adelantado), b) 0.9304 (atrasado)

11.43 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

11.45 a) 46.9 V, 1.061 A, b) 20 W

11.47 a) $S = 112 + j194$ VA,
potencia promedio = 112 W,
potencia reactiva = 194 VAR
b) $S = 226.3 - j226.3$ VA,
potencia promedio = 226.3 W,
potencia reactiva = -226.3 VAR
c) $S = 110.85 + j64$ VA, potencia promedio = 110.85 W,
potencia reactiva = 64 VAR
d) $S = 7.071 + j7.071$ kVA, potencia promedio = 7.071 kW,
potencia reactiva = 7.071 kVAR

11.49 a) $4 + j2.373$ kVA,
b) $1.6 + j1.2$ kVA,
c) $0.4624 + j1.2705$ kVA,
d) $110.77 + j166.16$ VA

11.51 a) 0.9956 (atrasado),
b) 31.12 W,
c) 2.932 VAR,
d) 31.26 VA,
e) $[31.12 + j2.932]$ VA

11.53 a) $47/\underline{29.8^\circ}$ A, b) 1.0 (atrasado)

11.55 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

11.57 $(50.45 - j33.64)$ VA

11.59 $j339.3$ VAR, $-j1.4146$ kVAR

11.61 $66.2/\underline{92.4^\circ}$ A, $6.62/\underline{-2.4^\circ}$ kVA

11.63 $221.6/\underline{-28.13^\circ}$ A

11.65 80 μ W

11.67 a) $18/\underline{36.86^\circ}$ mVA, b) 2.904 mW

11.69 a) 0.6402 (atrasado),
b) 590.2 W,
c) 130.4 μ F

- 11.71** a) $50.14 + j1.7509 \text{ m}\Omega$,
b) 0.9994 atrasado,
c) $2.392 \angle -2^\circ \text{ kA}$
- 11.73** a) 12.21 kVA , b) $0 \angle -35^\circ \text{ A}$,
c) 4.083 kVAR , $188.03 \mu\text{F}$, d) $43.4 \angle -16.26^\circ \text{ A}$
- 11.75** a) $1835.9 - j114.68 \text{ VA}$, b) 0.998 (adelantado),
c) no es necesaria ninguna corrección
- 11.77** 157.69 W
- 11.79** 50 mW
- 11.81** Éste es un problema de diseño con varias respuestas.
- 11.83** a) 688.1 W , b) 840 VA ,
c) 481.8 VAR , d) 0.8191 (atrasado)
- 11.85** a) 20 A , $17.85 \angle 163.26^\circ \text{ A}$, $5.907 \angle -119.5^\circ \text{ A}$
b) $4451 + j617 \text{ VA}$, c) 0.9904 (atrasado)
- 11.87** 0.5333
- 11.89** a) 12 kVA , $936 + j7.51 \text{ kVA}$,
b) $2.866 + j2.3 \Omega$
- 11.91** 0.8182 (atrasado), $1.398 \mu\text{F}$
- 11.93** a) 7.328 kW , 1.196 kVAR , b) 0.987
- 11.95** a) 2.814 kHz ,
b) 431.8 mW
- 11.97** 547.3 W
- 12.17** $2.887 \angle 5^\circ \text{ A}$, $2.887 \angle -115^\circ \text{ A}$,
 $2.887 \angle 125^\circ \text{ A}$
- 12.19** $5.47 \angle -18.43^\circ \text{ A}$, $5.47 \angle -138.43^\circ \text{ A}$, $5.47 \angle 101.57^\circ \text{ A}$,
 $9.474 \angle -48.43^\circ \text{ A}$, $9.474 \angle -168.43^\circ \text{ A}$,
 $9.474 \angle 71.57^\circ \text{ A}$
- 12.21** $17.96 \angle -98.66^\circ \text{ A}$, $31.1 \angle 171.34^\circ \text{ A}$
- 12.23** a) 13.995 A ,
b) 2.448 kW
- 12.25** $17.742 \angle 4.78^\circ$, $17.742 \angle -115.22^\circ \text{ A}$, $17.742 \angle 124.78^\circ \text{ A}$
- 12.27** 91.79 V
- 12.29** $[5.197 + j4.586] \text{ kVA}$
- 12.31** a) $6.144 + j4.608 \Omega$,
b) 18.04 A , c) $207.2 \mu\text{F}$
- 12.33** 7.69 A , 360.3 V
- 12.35** a) $14.61 - j5.953 \text{ A}$,
b) $[10.081 + j4.108] \text{ kVA}$
c) 0.9261
- 12.37** 55.51 A , $1.298 - j1.731 \Omega$
- 12.39** 431.1 W
- 12.41** 9.021 A
- 12.43** $4.373 - j1.145 \text{ kVA}$
- 12.45** $2.109 \angle 24.83^\circ \text{ kV}$
- 12.47** 39.19 A (rms) , 0.9982 (atrasado)
- 12.49** a) 5.808 kW , b) 1.9356 kW
- 12.51** a) $19.2 - j14.4 \text{ A}$, $-42.76 + j27.09 \text{ A}$,
 $-12 - j20.78 \text{ A}$,
b) $31.2 + j6.38 \text{ A}$, $-61.96 + j41.48 \text{ A}$,
 $30.76 - j47.86 \text{ A}$
- 12.53** Éste es un problema de diseño con varias respuestas.
- 12.55** $9.6 \angle -90^\circ \text{ A}$, $6 \angle 120^\circ \text{ A}$, $8 \angle -150^\circ \text{ A}$,
 $3.103 + j3.264 \text{ kVA}$
- 12.57** $I_a = 1.9585 \angle -18.1^\circ \text{ A}$, $I_b = 1.4656 \angle -130.55^\circ \text{ A}$,
 $I_c = 1.947 \angle 117.8^\circ \text{ A}$
- 12.59** $220.6 \angle -34.56^\circ$, $214.1 \angle -81.49^\circ$, $49.91 \angle -50.59^\circ \text{ V}$,
suponiendo que N está conectado a tierra.
- 12.61** $11.15 \angle 37^\circ \text{ A}$, $230.8 \angle -133.4^\circ \text{ V}$,
suponiendo que N está conectado a tierra.

Capítulo 12

(Supóngase que todos los valores de las corrientes y tensiones son rms, a menos que se especifique otra cosa.)

- 12.1** a) $231 \angle -30^\circ$, $231 \angle -150^\circ$, $231 \angle 90^\circ \text{ V}$,
b) $231 \angle 30^\circ$, $231 \angle 150^\circ$, $231 \angle -90^\circ \text{ V}$
- 12.3** secuencia abc , $440 \angle 110^\circ \text{ V}$
- 12.5** $207.8 \cos(\omega t + 62^\circ) \text{ V}$, $207.8 \cos(\omega t - 58^\circ) \text{ V}$,
 $207.8 \cos(\omega t - 178^\circ) \text{ V}$
- 12.7** $44 \angle 53.13^\circ \text{ A}$, $44 \angle -66.87^\circ \text{ A}$, $44 \angle 173.13^\circ \text{ A}$
- 12.9** $4.8 \angle -36.87^\circ \text{ A}$, $4.8 \angle -156.87^\circ \text{ A}$, $4.8 \angle 83.13^\circ \text{ A}$
- 12.11** 207.8 V , 199.69 A
- 12.13** 20.43 A , 3.774 kW
- 12.15** 13.66 A

- 12.63 $18.67/\underline{158.9^\circ}$ A, $12.38/\underline{144.1^\circ}$ A
- 12.65 $11.02/\underline{12^\circ}$ A, $11.02/\underline{-108^\circ}$ A, $11.02/\underline{132^\circ}$ A
- 12.67 a) 97.67 kW, 88.67 kW, 82.67 kW,
b) 108.97 A
- 12.69 $I_a = 94.32/\underline{-62.05^\circ}$ A, $I_b = 94.32/\underline{177.95^\circ}$ A,
 $I_c = 94.32/\underline{57.95^\circ}$ A, 28.8 + j18.03 kVA
- 12.71 a) 2 590 W, 4 808 W,
b) 8 335 VA
- 12.73 2 360 W, -632.8 W
- 12.75 a) 20 mA,
b) 200 mA
- 12.77 320 W
- 12.79 $17.15/\underline{-19.65^\circ}$, $17.15/\underline{-139.65^\circ}$, $17.15/\underline{100.35^\circ}$ A,
 $223/\underline{2.97^\circ}$, $223/\underline{-117.03^\circ}$, $223/\underline{122.97^\circ}$ V
- 12.81 516 V
- 12.83 183.42 A
- 12.85 $Z_Y = 2.133 \Omega$
- 12.87 $1.448/\underline{-176.6^\circ}$ A, 1 252 + j711.6 VA,
1 085 + j721.2 VA

Capítulo 13

(Supóngase que todos los valores de las corrientes y tensiones son rms, a menos que se especifique otra cosa.)

- 13.1 20 H
- 13.3 300 mH, 100 mH, 50 mH, 0.2887
- 13.5 a) 247.4 mH, b) 48.62 mH
- 13.7 $1.081/\underline{144.16^\circ}$ V
- 13.9 $2.074/\underline{21.12^\circ}$ V
- 13.11 $461.9 \cos(600t - 80.26^\circ)$ mA
- 13.13 $[4.308 + j6.538] \Omega$
- 13.15 $[1.0014 + j19.498] \Omega$, $1.1452/\underline{6.37^\circ}$ mA
- 13.17 $[25.07 + j25.86] \Omega$
- 13.19 Véase la figura D.22.
- 13.21 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.
- 13.23 $3.081 \cos(10t + 40.74^\circ)$ A,
 $2.367 \cos(10t - 99.46^\circ)$ A, 10.094 J
- 13.25 $2.2 \sin(2t - 4.88^\circ)$ A, $1.5085/\underline{17.9^\circ} \Omega$
- 13.27 11.608 W
- 13.29 0.984, 130.5 mJ
- 13.31 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.
- 13.33 $12.769 + j7.154 \Omega$
- 13.35 $1.4754/\underline{-21.41^\circ}$ A, $77.5/\underline{-134.85^\circ}$ mA,
 $77/\underline{-110.41^\circ}$ mA
- 13.37 a) 5, b) 104.17 A, c) 20.83 A
- 13.39 $15.7/\underline{20.31^\circ}$ A, $78.5/\underline{20.31^\circ}$ A
- 13.41 500 mA, -1.5 A
- 13.43 4.186 V, 16.744 V
- 13.45 36.71 mW
- 13.47 $2.656 \cos(3t + 5.48^\circ)$ V
- 13.49 $0.937 \cos(2t + 51.34^\circ)$ A
- 13.51 $[8 - j1.5] \Omega$, $8.95/\underline{10.62^\circ}$ A
- 13.53 a) 5, b) 8 W
- 13.55 1.6669Ω
- 13.57 a) $25.9/\underline{69.96^\circ}$, $12.95/\underline{69.96^\circ}$ A (rms),
b) $21.06/\underline{147.4^\circ}$, $42.12/\underline{147.4^\circ}$,
 $42.12/\underline{147.4^\circ}$ V(rms), c) $1\,554/\underline{20.04^\circ}$ VA
- 13.59 24.69 W, 16.661 W, 3.087 W
- 13.61 6 A, 0.36 A, -60 V
- 13.63 $3.795/\underline{18.43^\circ}$ A, $1.8975/\underline{18.43^\circ}$ A, $0.6325/\underline{161.6^\circ}$ A
- 13.65 11.05 W

 


Figura D.22 Para el problema 13.19.

13.67 a) 160 V, b) 31.25 A, c) 12.5 A

13.69 $(1.2 - j2)$ k Ω , 5.333 W

13.71 $[1 + (N_1/N_2)]^2 Z_L$

13.73 a) transformador trifásico Δ -Y,
b) $8.66/\underline{156.87^\circ}$ A, $5/\underline{-83.13^\circ}$ A,
c) 1.8 kW

13.75 a) 0.11547, b) 76.98 A, 15.395 A

13.77 a) un transformador de una sola fase, $1:n$, $n = 1/110$,
b) 7.576 mA

13.79 $1.306/\underline{-68.01^\circ}$ A, $406.8/\underline{-77.86^\circ}$ mA,
 $1.336/\underline{-54.92^\circ}$ A

13.81 $104.5/\underline{13.96^\circ}$ mA, $29.54/\underline{-143.8^\circ}$ mA,
 $208.8/\underline{24.4^\circ}$ mA

13.83 $1.08/\underline{33.91^\circ}$ A, $15.14/\underline{-34.21^\circ}$ V


13.85 100 vueltas

13.87 0.5


13.89 0.5, 41.67 A, 83.33 A

13.91 a) 1 875 kVA, b) 7 812 A

 13.93 a) Véase la figura D.23a). b) Véase la figura D.23b).



a)

 

b)

Figura D.23 Para el problema 13.93.

13.95 a) $1/60$, b) 139 mA

Capítulo 14

14.1 $\frac{j\omega/\omega_o}{1 + j\omega/\omega_o}, \omega_o = \frac{1}{RC}$

14.3 $\frac{5s}{(s^2 + 8s + 5)}$

14.5 a) $\frac{sRL}{(R + R_s)Ls + RR_s}$

b) $\frac{R}{LRCs^2 + Ls + R}$

14.7 a) 1.005773, b) 0.4898, c) 1.718×10^5

14.9 Véase la figura D.24.


 
 


Figura D.24 Para el problema 14.9.

14.11 Véase la figura D.25.

 

a)

 


Figura D.25 Para el problema 14.11.

14.13 Véase la figura D.26.

 


Figura D.26 Para el problema 14.13.

14.15 Véase la figura D.27.

 
 


Figura D.27 Para el problema 14.15: a) diagrama de magnitud, b) diagrama de fase.

14.17 Véase la figura D.28.

 


Figura D.28 Para el problema 14.17.

14.19 Véase la figura D.29 (pág. A-38).

14.21 Véase la figura D.30.

14.23
$$\frac{100 j\omega}{(1 + j\omega)(10 + j\omega)^2}$$

(Debe observarse que esta función también podría tener un signo menos y seguir siendo correcta. La gráfica de la magnitud no contiene esta información. Sólo es posible obtenerla a partir de la gráfica de fase.)

14.25 $2 \text{ k}\Omega, 2 - j0.75 \text{ k}\Omega, 2 - j0.3 \text{ k}\Omega, 2 + j0.3 \text{ k}\Omega, 2 + j0.75 \text{ k}\Omega$

14.27 $R = 1 \Omega, L = 0.1 \text{ H}, C = 25 \text{ mF}$

14.29 $4.082 \text{ krad/s}, 105.55 \text{ rad/s}, 38.67$

14.31 $50 \text{ mH}, 200 \text{ mF}, 0.5 \text{ rad/s}$

 


Figura D.29 Para el problema 14.19.

14.33 50 krad/s, 5.95×10^6 rad/s, 6.05×10^6 rad/s

14.35 a) 1.443 krad/s, b) 3.33 rad/s, c) 432.9

14.37 $2 \text{ k}\Omega$, $(1.4212 + j53.3) \Omega$, $(8.85 + j132.74) \Omega$,
 $(8.85 - j132.74) \Omega$, $(1.4212 - j53.3) \Omega$

14.39 4.841 krad/s

14.41 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

14.43 $\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}, \frac{1}{\sqrt{LC}}$

14.45 447.2 rad/s, 1.067 rad/s, 419.1

14.47 796 kHz

14.49 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

 


Figura D.30 Para el problema 14.21.

14.51 1.256 kΩ

14.53 18.045 kΩ, 2.872 H, 10.5

14.55 1.56 kHz f 1.62 kHz, 25

14.57 a) 1 rad/s, 3 rad/s, b) 1 rad/s, 3 rad/s

14.59 2.408 krad/s, 15.811 krad/s

14.61 a) $\frac{1}{1 + j\omega RC}$,
 b) $\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$

14.63 10 MΩ, 100 kΩ

14.65 Demostrado

14.67 Si $R_f = 20$ kΩ, entonces $R_i = 80$ kΩ y
 $C = 15.915$ nF

14.69 Sea $R = 10$ kΩ, entonces $R_f = 25$ kΩ, $C = 7.96$ nF.

14.71 $K_f = 2 \times 10^{-4}$, $K_m = 5 \times 10^{-3}$

14.73 9.6 MΩ, 32 μH, 0.375 pF

14.75 200 Ω, 400 μH, 1 μF

14.77 a) 1 200 H, 0.5208 μF, b) 2 mH, 312.5 nF,
 c) 8 mH, 7.81 pF

14.79 a) $8s + 5 + \frac{10}{s}$,
 b) $0.8s + 50 + \frac{10^4}{s}$, 111.8 rad/s

14.81 a) 0.4 Ω, 0.4 H, 1 mF, 1 mS,
 b) 0.4 Ω, 0.4 mH, 1 μF, 1 mS

14.83 0.1 pF, 0.5 pF, 1 MΩ, 2 MΩ

14.85 Véase la figura D.31.

 
 


Figura D.31 Para el problema 14.85.

14.87 Véase la figura D.32; filtro pasabajas, $f_0 = 1.2$ Hz

14.89 Véase la figura D.33.

14.91 Véase la figura D.34; $f_0 = 800$ Hz

14.95 a) $0.541 \text{ MHz} < f_o < 1.624 \text{ MHz}$,
b) 67.98, 204.1

$$14.97 \frac{s^3 L R_L C_1 C_2}{(s R_i C_1 + 1)(s^2 L C_2 + s R_L C_2 + 1) + s^2 L C_1 (s R_L C_2 + 1)}$$

14.99 8.165 MHz, 4.188×10^6 rad/s

$$14.93 \frac{-RCs + 1}{RCs + 1}$$

 


Figura D.32 Para el problema 14.87.

 


Figura D.33 Para el problema 14.89.

 


Figura D.34 Para el problema 14.91.

14.101 1.061 kΩ

14.103 $\frac{R_2(1 + sCR_1)}{R_1 + R_2 + sCR_1R_2}$

Capítulo 15

15.1 a) $\frac{s}{s^2 - a^2}$,

b) $\frac{a}{s^2 - a^2}$

15.3 a) $\frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9}$, b) $\frac{4}{(s + 2)^2 + 16}$,

c) $\frac{s + 3}{(s + 3)^2 - 4}$, d) $\frac{1}{(s + 4)^2 - 1}$,

e) $\frac{4(s + 1)}{[(s + 1)^2 + 4]^2}$

15.5 a) $\frac{8 - 12\sqrt{3}s - 6s^2 + \sqrt{3}s^3}{(s^2 + 4)^3}$,

b) $\frac{72}{(s + 2)^5}$, c) $\frac{2}{s^2} - 4s$,

d) $\frac{2e}{s + 1}$, e) $\frac{5}{s}$, f) $\frac{18}{3s + 1}$, g) s^n

15.7 a) $\frac{2}{s^2} + \frac{4}{s}$, b) $\frac{4}{s} + \frac{3}{s + 2}$,

c) $\frac{8s + 18}{s^2 + 9}$, d) $\frac{s + 2}{s^2 + 4s - 12}$

15.9 a) $\frac{e^{-2s}}{s^2} - \frac{2e^{-2s}}{s^2}$, b) $\frac{2e^{-s}}{e^4(s + 4)}$,

c) $\frac{2.702s}{s^2 + 4} + \frac{8.415}{s^2 + 4}$,

d) $\frac{6}{s}e^{-2s} - \frac{6}{s}e^{-4s}$

15.11 a) $\frac{6(s + 1)}{s^2 + 2s - 3}$,

b) $\frac{24(s + 2)}{(s^2 + 4s - 12)^2}$,

c) $\frac{e^{-(2s+6)}[(4e^2 + 4e^{-2})s + (16e^2 + 8e^{-2})]}{s^2 + 6s + 8}$

15.13 a) $\frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2}$,

b) $\frac{2(s + 1)}{(s^2 + 2s + 2)^2}$,

c) $\tan^{-1}\left(\frac{\beta}{s}\right)$

15.15 $5\frac{1 - e^{-s} - se^{-s}}{s^2(1 - e^{-3s})}$

15.17 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

15.19 $\frac{1}{1 - e^{-2s}}$

15.21 $\frac{(2\pi s - 1 + e^{-2\pi s})}{2\pi s^2(1 - e^{-2\pi s})}$

15.23 a) $\frac{(1 - e^{-s})^2}{s(1 - e^{-2s})}$,

b) $\frac{2(1 - e^{-2s}) - 4se^{-2s}(s + s^2)}{s^3(1 - e^{-2s})}$

15.25 a) 5 y 0, b) 5 y 0

15.27 a) $u(t) + 2e^{-t}u(t)$, b) $3\delta(t) - 11e^{-4t}u(t)$,

c) $(2e^{-t} - 2e^{-3t})u(t)$,

d) $(3e^{-4t} - 3e^{-2t} + 6te^{-2t})u(t)$

15.29 $\left(2 - 2e^{-2t} \cos 3t - \frac{2}{3}e^{-2t} \sin 3t\right)u(t)$, $t \geq 0$

15.31 a) $(-5e^{-t} + 20e^{-2t} - 15e^{-3t})u(t)$,

b) $\left(-e^{-t} + \left(1 + 3t - \frac{t^2}{2}\right)e^{-2t}\right)u(t)$,

c) $(-0.2e^{-2t} + 0.2e^{-t} \cos(2t) + 0.4e^{-t} \sin(2t))u(t)$

15.33 a) $(3e^{-t} + 3 \sin(t) - 3 \cos(t))u(t)$,

b) $\cos(t - \pi)u(t - \pi)$,

c) $8[1 - e^{-t} - te^{-t} - 0.5t^2e^{-t}]u(t)$

15.35 a) $[2e^{-(t-6)} - e^{-2(t-6)}]u(t - 6)$,

b) $\frac{4}{3}u(t)[e^{-t} - e^{-4t}] - \frac{1}{3}u(t - 2)[e^{-(t-2)} - e^{-4(t-2)}]$,

c) $\frac{1}{13}u(t - 1)[-3e^{-3(t-1)} + 3 \cos 2(t - 1) + 2 \sin 2(t - 1)]$

15.37 a) $(2 - e^{-2t})u(t)$,

b) $[0.4e^{-3t} + 0.6e^{-t} \cos t + 0.8e^{-t} \sin t]u(t)$,

c) $e^{-2(t-4)}u(t - 4)$,

d) $\left(\frac{10}{3} \cos t - \frac{10}{3} \cos 2t\right)u(t)$

15.39 a) $(-1.6e^{-t} \cos 4t - 4.05e^{-t} \sin 4t + 3.6e^{-2t} \cos 4t + (3.45e^{-2t} \sin 4t))u(t)$,

b) $[0.08333 \cos 3t + 0.02778 \sin 3t + 0.0944e^{-0.551t} - 0.1778e^{-5.449t}]u(t)$,

15.41 $z(t) = \begin{cases} 8t, & 0 < t < 2 \\ 16 - 8t, & 2 < t < 6 \\ -16, & 6 < t < 8 \\ 8t - 80, & 8 < t < 12 \\ 112 - 8t, & 12 < t < 14 \\ 0, & \text{de otra manera} \end{cases}$

$$15.43 \quad a) y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 < t < 1 \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1, & 1 < t < 2 \\ 1, & t > 2 \\ 0, & \text{de otra manera} \end{cases}$$

$$b) y(t) = 2(1 - e^{-t}), t > 0,$$

$$c) y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}, & -1 < t < 0 \\ -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}, & 0 < t < 2 \\ \frac{1}{2}t^2 - 3t + \frac{9}{2}, & 2 < t < 3 \\ 0, & \text{de otra manera} \end{cases}$$

$$15.45 \quad (4e^{-2t} - 8te^{-2t})u(t)$$

$$15.47 \quad a) (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t), \quad b) (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

$$15.49 \quad a) \left(\frac{t}{a}(e^{at} - 1) - \frac{1}{a^2} - \frac{e^{at}}{a^2}(at - 1) \right) u(t),$$

$$b) [0.5 \cos(t)(t + 0.5 \operatorname{sen}(2t) - 0.5 \operatorname{sen}(t)(\cos(t) - 1))]u(t)$$

$$15.51 \quad (5e^{-t} - 3e^{-3t})u(t)$$

$$15.53 \quad \cos(t) + \operatorname{sen}(t) \text{ o } 1.4142 \cos(t - 45^\circ)$$

$$15.55 \quad \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{20}e^{-2t} - \frac{3}{104}e^{-4t} - \frac{3}{65}e^{-t} \cos(2t) - \frac{2}{65}e^{-t} \operatorname{sen}(2t) \right) u(t)$$

15.57 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

$$15.59 \quad [-2.5e^{-t} + 12e^{-2t} - 10.5e^{-3t}]u(t)$$

$$15.61 \quad a) [3 + 3.162 \cos(2t - 161.12^\circ)]u(t) \text{ volts,}$$

$$b) [2 - 4e^{-t} + e^{-4t}]u(t) \text{ amps,}$$

$$c) [3 + 2e^{-t} + 3te^{-t}]u(t) \text{ volts,}$$

$$d) [2 + 2e^{-t} \cos(2t)]u(t) \text{ amps}$$

Capítulo 16

$$16.1 \quad [(2 + 10t)e^{-5t}]u(t) \text{ A}$$

$$16.3 \quad [(20 + 20t)e^{-t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.5 \quad 750 \, \Omega, 25 \text{ H}, 200 \, \mu\text{F}$$

$$16.7 \quad [2 + 4e^{-t}(\cos(2t) + 2 \operatorname{sen}(2t))]u(t) \text{ A}$$

$$16.9 \quad [400 + 789.8e^{-1.5505t} - 189.8e^{-6.457t}]u(t) \text{ mA}$$

$$16.11 \quad 20.83 \, \Omega, 80 \, \mu\text{F}$$

16.13 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

$$16.15 \quad 120 \, \Omega$$

$$16.17 \quad \left(e^{-2t} - \frac{2}{\sqrt{7}}e^{-0.5t} \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \right) u(t) \text{ A}$$

$$16.19 \quad [-1.3333e^{-t/2} + 1.3333e^{-2t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.21 \quad [64.65e^{-2.679t} - 4.65e^{-37.32t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.23 \quad 18 \cos(0.5t - 90^\circ)u(t) \text{ V}$$

$$16.25 \quad [18e^{-t} - 2e^{-9t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.27 \quad [20 - 10.206e^{-0.05051t} + 0.2052e^{-4.9497t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.29 \quad 10 \cos(8t + 90^\circ)u(t) \text{ A}$$

$$16.31 \quad [35 + 25e^{-0.8t} \cos(0.6t + 126.87^\circ)]u(t) \text{ V,} \\ 5e^{-0.8t} [\cos(0.6t - 90^\circ)]u(t) \text{ A}$$

16.33 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

$$16.35 \quad [5.714e^{-t} - 5.714e^{-t/2} \cos(0.866t) + 25.57e^{-t/2} \operatorname{sen}(0.866t)]u(t) \text{ V}$$

$$16.37 \quad [-6 + 6.022e^{-0.1672t} - 0.021e^{-47.84t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.39 \quad [0.3636e^{-2t} \cos(4.583t - 90^\circ)]u(t) \text{ A}$$

$$16.41 \quad [200te^{-10t}]u(t) \text{ V}$$

$$16.43 \quad [3 + 3e^{-2t} + 6te^{-2t}]u(t) \text{ A}$$

$$16.45 \quad [i_o/(\omega C)] \cos(\omega t + 90^\circ)u(t) \text{ V}$$

$$16.47 \quad [15 - 10e^{-0.6t}(\cos(0.2t) - \operatorname{sen}(0.2t))]u(t) \text{ A}$$

$$16.49 \quad [0.7143e^{-2t} - 1.7145e^{-0.5t} \cos(1.25t) + 3.194e^{-0.5t} \operatorname{sen}(1.25t)]u(t) \text{ A}$$

$$16.51 \quad [-5 + 17.156e^{-15.125t} \cos(4.608t - 73.06^\circ)]u(t) \text{ A}$$

$$16.53 \quad [4.618e^{-t} \cos(1.7321t + 30^\circ)]u(t) \text{ V}$$

$$16.55 \quad [4 - 3.2e^{-t} - 0.8e^{-6t}]u(t) \text{ A,} \\ [1.6e^{-t} - 1.6e^{-6t}]u(t) \text{ A}$$

$$16.57 \quad a) (3/s)[1 - e^{-s}], \quad b) [(2 - 2e^{-1.5t})u(t) - (2 - 2e^{-1.5(t-1)})u(t-1)] \text{ V}$$

$$16.59 \quad [e^{-t} - 2e^{-t/2} \cos(t/2)]u(t) \text{ V}$$

$$16.61 \quad [6.667 - 6.8e^{-1.2306t} + 5.808e^{-0.6347t} \cos(1.4265t + 88.68^\circ)]u(t) \text{ V}$$

$$16.63 \quad [5e^{-4t} \cos(2t) + 230e^{-4t} \operatorname{sen}(2t)]u(t) \text{ V,} \\ [6 - 6e^{-4t} \cos(2t) - 11.375e^{-4t} \operatorname{sen}(2t)]u(t) \text{ A}$$

16.65 $\{2.202e^{-3t} + 3.84te^{-3t} - 0.202 \cos(4t) + 0.6915 \sin(4t)\}u(t)$ V

16.67 $[e^{10t} - e^{-10t}]u(t)$ volts; ¡éste es un circuito inestable!

16.69 $6.667(s + 0.5)/[s(s + 2)(s + 3)]$, $-3.333(s - 1)/[s(s + 2)(s + 3)]$

16.71 $10[2e^{-1.5t} - e^{-t}]u(t)$ A

16.73 $\frac{10s^2}{s^2 + 4}$

16.75 $4 + \frac{s}{2(s + 3)} - \frac{2s(s + 2)}{s^2 + 4s + 20} - \frac{12s}{s^2 + 4s + 20}$

16.77 $\frac{9s}{3s^2 + 9s + 2}$

16.79 a) $\frac{s^2 - 3}{3s^2 + 2s - 9}$, b) $\frac{-3}{2s}$

16.81 $-1/(RLCs^2)$

16.83 a) $\frac{R}{L}e^{-Rt/L}u(t)$, b) $(1 - e^{-Rt/L})u(t)$

16.85 $[3e^{-t} - 3e^{-2t} - 2te^{-2t}]u(t)$

16.87 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

16.89 $\begin{bmatrix} v'_C \\ i'_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.25 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v'_C \\ i'_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ i_s \end{bmatrix};$

$v_o(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ i_s \end{bmatrix}$

16.91 $\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} z(t);$

$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} z(t)$

16.93 $\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} z(t);$

$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} z(t)$

16.95 $[-2.4 + 4.4e^{-3t} \cos(t) - 0.8e^{-3t} \sin(t)]u(t)$,
 $[-1.2 - 0.8e^{-3t} \cos(t) + 0.6e^{-3t} \sin(t)]u(t)$

16.97 a) $(e^{-t} - e^{-4t})u(t)$, b) El sistema es estable.

16.99 500 μ F, 333.3 H

16.101 100 μ F

16.103 -100, 400, 2×10^4

16.105 Si se tiene $L = R^2C$ entonces $V_o/I_o = sL$.

Capítulo 17

- 17.1** a) periódico, 2, b) no periódico, c) periódico, 2π , d) periódico, π , e) periódico, 10, f) no periódico, g) no periódico

17.3 Véase la figura D.35.

 


Figura D.35 Para el problema 17.3.

17.5 $-1 + \sum_{\substack{n=1 \\ n=\text{impar}}}^{\infty} \frac{12}{n\pi} \sin nt$

17.7 $1 + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{3}{n\pi} \sin \frac{4n\pi}{3} \cos \frac{2n\pi t}{3} + \frac{3}{n\pi} \left(1 - \cos \frac{4n\pi}{3} \right) \sin \frac{2n\pi t}{3} \right]$. Véase la figura D.36.

17.9 $a_0 = 3.183, a_1 = 10, a_2 = 4.244, a_3 = 0,$
 $b_1 = 0 = b_2 = b_3$

17.11 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{10}{n^2\pi^2} [1 + j(jn\pi/2 - 1) \sin n\pi/2 + n\pi \sin n\pi/2] e^{jn\pi t/2}$

17.13 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

 


Figura D.36 Para el problema 17.7.

$$17.15 \quad a) 10 + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{16}{(n^2+1)^2} + \frac{1}{n^6}} \cos\left(10nt - \tan^{-1} \frac{n^2+1}{4n^3}\right),$$

$$b) 10 + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{16}{(n^2+1)^2} + \frac{1}{n^6}} \sin\left(10nt + \tan^{-1} \frac{4n^3}{n^2+1}\right)$$

17.17 a) ni impar ni par, b) par, c) impar, d) par, e) ni impar ni par

$$17.19 \quad \frac{5}{n^2 \omega_o^2} \operatorname{sen} n\pi/2 - \frac{10}{n\omega_o} (\cos \pi n - \cos n\pi/2) - \frac{5}{n^2 \omega_o^2} (\operatorname{sen} \pi n - \operatorname{sen} n\pi/2) - \frac{2}{n\omega_o} \cos n\pi - \frac{\cos \pi n/2}{n\omega_o}$$

$$17.21 \quad \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^2 \pi^2} \left[1 - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right] \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right)$$

17.23 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

17.25

$$\sum_{\substack{n=1 \\ n=\text{impar}}}^{\infty} \left\{ \left[\frac{3}{\pi^2 n^2} \left(\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - 1 \right) + \frac{2}{\pi n} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right] \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right. \\ \left. + \left[\frac{3}{\pi^2 n^2} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \frac{2}{\pi n} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right] \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right\}$$

17.27 a) impar, b) -0.045 , c) 0.383

$$17.29 \quad 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{2}{n^2 \pi} \cos(nt) - \frac{1}{n} \operatorname{sen}(nt) \right], n = 2k - 1$$

$$17.31 \quad \omega'_o = \frac{2\pi}{T'} = \frac{2\pi}{T/\alpha} = \alpha \omega_o$$

$$a'_n = \frac{2}{T'} \int_0^{T'} f(\alpha t) \cos n\omega'_o t \, dt$$

Sea $\alpha t = \lambda$, $dt = d\lambda/\alpha$, y $\alpha T' = T$. Entonces

$$a'_n = \frac{2\alpha}{T} \int_0^T f(\lambda) \cos n\omega_o \lambda \, d\lambda/\alpha = a_n$$

De manera similar, $b'_n = b_n$

$$17.33 \quad v_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen}(n\pi t - \theta_n) V,$$

$$A_n = \frac{8(4 - 2n^2\pi^2)}{\sqrt{(20 - 10n^2\pi^2)^2 - 64n^2\pi^2}},$$

$$\theta_n = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{8n\pi}{20 - 10n^2\pi^2}\right)$$

$$17.35 \quad \frac{3}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{3} + \theta_n\right), \text{ donde}$$

$$A_n = \frac{\frac{6}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{2n\pi}{3}}{\sqrt{9\pi^2 n^2 + (2\pi^2 n^2/3 - 3)^2}},$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{2n\pi}{9} - \frac{1}{n\pi}\right)$$

$$17.37 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - \cos \pi n)}{\sqrt{1 + n^2 \pi^2}} \cos(n\pi t - \tan^{-1} n\pi)$$

17.39 $\frac{1}{20} + \frac{200}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} I_n \text{sen}(n\pi t - \theta_n), n = 2k - 1,$

$\theta_n = 90^\circ + \tan^{-1} \frac{2n^2\pi^2 - 1200}{802n\pi},$

$I_n = \frac{1}{n\sqrt{(804n\pi)^2 + (2n^2\pi^2 - 1200)^2}}$

17.41 $\frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2nt + \theta_n),$ donde

$A_n = \frac{20}{\pi(4n^2 - 1)\sqrt{16n^2 - 40n + 29}}$ y

$\theta_n = 90^\circ - \tan^{-1}(2n - 2.5)$

- 17.43 a) 33.91 V,
b) 6.782 A,
c) 203.1 W

17.45 4.263 A, 181.7 W

17.47 10%

- 17.49 a) 3.162,
b) 3.065,
c) 3.068%

17.51 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

17.53 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{0.6321e^{j2n\pi t}}{1 + j2n\pi}$

17.55 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1 + e^{-jn\pi}}{2\pi(1 - n^2)} e^{jnt}$

17.57 $-3 + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \frac{3}{n^3 - 2} e^{j50nt}$

17.59 $-\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{j4e^{-j(2n+1)\pi t}}{(2n+1)\pi}$

17.61 a) $6 + 2.571 \cos t - 3.83 \text{sen} t + 1.638 \cos 2t - 1.147 \text{sen} 2t + 0.906 \cos 3t - 0.423 \text{sen} 3t + 0.47 \cos 4t - 0.171 \text{sen} 4t,$ b) 6.828

17.63 Véase la figura D.37.

 


Figura D.37 Para el problema 17.63.

17.65 Véase la figura D.38 (pág. A-46).

17.67 DC COMPONENT = 2.000396E+00

HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	1.667E-01	2.432E+00	1.000E+00	-8.996E+01	0.000E+00
2	3.334E-01	6.576E-04	2.705E-04	-8.932E+01	6.467E-01
3	5.001E-01	5.403E-01	2.222E-01	9.011E+01	1.801E+02
4	6.668E+01	3.343E-04	1.375E-04	9.134E+01	1.813E+02
5	8.335E-01	9.716E-02	3.996E-02	-8.982E+01	1.433E-01
6	1.000E+00	7.481E-06	3.076E-06	-9.000E+01	-3.581E-02
7	1.167E+00	4.968E-02	2.043E-01	-8.975E+01	2.173E-01
8	1.334E+00	1.613E-04	6.634E-05	-8.722E+01	2.748E+00
9	1.500E+00	6.002E-02	2.468E-02	-9.032E+01	1.803E+02

 


Figura D.38 Para el problema 17.65.

17.69 HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	5.000E-01	4.056E-01	1.000E+00	-9.090E+01	0.000E+00
2	1.000E+00	2.977E-04	7.341E-04	-8.707E+01	3.833E+00
3	1.500E+00	4.531E-02	1.117E-01	-9.266E+01	-1.761E+00
4	2.000E+00	2.969E-04	7.320E-04	-8.414E+01	6.757E+00
5	2.500E+00	1.648E-02	4.064E-02	-9.432E+01	-3.417E+00
6	3.000E+00	2.955E-04	7.285E-04	-8.124E+01	9.659E+00
7	3.500E+00	8.535E-03	2.104E-02	-9.581E+01	-4.911E+00
8	4.000E+00	2.935E-04	7.238E-04	-7.836E+01	1.254E+01
9	4.500E+00	5.258E-03	1.296E-02	-9.710E+01	-6.197E+00

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 1.214285+01 PERCENT

17.71 Véase la figura D.39 (pág. A-47).

17.77 a) π , b) -2 V, c) 11.02 V

17.73 300 mW

17.79 Véase en seguida el programa en *MATLAB* y los resultados.

17.75 24.59 mF

 


Figura D.39 Para el problema 17.71.

```
% for problem 17.79
a = 10;

for
    b(n)=c/(2*n-1);
end
diary
n, b
diary off
```

n	b_n
1	12.7307
2	4.2430
3	2.5461
4	1.8187
5	1.414
6	1.1573
7	0.9793
8	0.8487
9	0.7488
10	0.6700

17.81 a) $\frac{A^2}{2}$, b) $|c_1| = 2A/(3\pi)$, $|c_2| = 2A/(15\pi)$,
 $|c_3| = 2A/(35\pi)$, $|c_4| = 2A/(63\pi)$, c) 81.1%,
d) 0.72%

18.11 $\frac{\pi}{\omega^2 - \pi^2}(e^{-j\omega 2} - 1)$

18.13 a) $\pi e^{-j\pi/3}\delta(\omega - a) + \pi e^{j\pi/3}\delta(\omega + a)$,
b) $\frac{e^{j\omega}}{\omega^2 - 1}$, c) $\pi[\delta(\omega + b) + \delta(\omega - b)]$
 $+\frac{j\pi A}{2}[\delta(\omega + a + b) - \delta(\omega - a + b)$
 $+ \delta(\omega + a - b) - \delta(\omega - a - b)]$,
d) $\frac{1}{\omega^2} - \frac{e^{-j4\omega}}{j\omega} - \frac{e^{-j4\omega}}{\omega^2}(j4\omega + 1)$

18.15 a) $2j \text{sen } 3\omega$, b) $\frac{2e^{-j\omega}}{j\omega}$, c) $\frac{1}{3} - \frac{j\omega}{2}$

18.17 a) $\frac{\pi}{2}[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] - \frac{j\omega}{\omega^2 - 4}$,
b) $\frac{j\pi}{2}[\delta(\omega + 10) - \delta(\omega - 10)] - \frac{10}{\omega^2 - 100}$

18.19 $\frac{j\omega}{\omega^2 - 4\pi^2}(e^{-j\omega} - 1)$

18.21 Demostrado

18.23 a) $\frac{30}{(6 - j\omega)(15 - j\omega)}$,

b) $\frac{20e^{-j\omega/2}}{(4 + j\omega)(10 + j\omega)}$,

c) $\frac{5}{[2 + j(\omega + 2)][5 + j(\omega + 2)]} +$
 $\frac{5}{[2 + j(\omega - 2)][5 + j(\omega - 2)]}$,

Capítulo 18

18.1 $\frac{2(\cos 2\omega - \cos \omega)}{j\omega}$

18.3 $\frac{j}{\omega^2}(2\omega \cos 2\omega - \text{sen } 2\omega)$

18.5 $\frac{2j}{\omega} - \frac{2j}{\omega^2} \text{sen } \omega$

18.7 a) $\frac{2 - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega}$, b) $\frac{5e^{-j2\omega}}{\omega^2}(1 + j\omega 2) - \frac{5}{\omega^2}$

18.9 a) $\frac{2}{\omega} \text{sen } 2\omega + \frac{4}{\omega} \text{sen } \omega$,

b) $\frac{2}{\omega^2} - \frac{2e^{-j\omega}}{\omega^2}(1 + j\omega)$

$$d) \frac{j\omega 10}{(2 + j\omega)(5 + j\omega)},$$

$$e) \frac{10}{j\omega(2 + j\omega)(5 + j\omega)} + \pi\delta(\omega)$$

$$18.25 \quad a) 5e^{2t}u(t), b) 6e^{-2t}, c) (-10e^t u(t) + 10e^{2t})u(t)$$

$$18.27 \quad a) 5 \operatorname{sgn}(t) - 10e^{-10t}u(t),$$

$$b) 4e^{2t}u(-t) - 6e^{-3t}u(t),$$

$$c) 2e^{-2t} \operatorname{sen}(30t)u(t), d) \frac{1}{4}\pi$$

$$18.29 \quad a) \frac{1}{2\pi}(1 + 8 \cos 3t), b) \frac{4 \operatorname{sen} 2t}{\pi t},$$

$$c) 3\delta(t + 2) + 3\delta(t - 2)$$

$$18.31 \quad a) x(t) = e^{-at}u(t),$$

$$b) x(t) = u(t + 1) - u(t - 1),$$

$$c) x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{a}{2}e^{-at}u(t)$$

$$18.33 \quad a) \frac{2j \operatorname{sen} t}{t^2 - \pi^2}, b) u(t - 1) - u(t - 2)$$

$$18.35 \quad a) \frac{e^{-j\omega/3}}{6 + j\omega}, b) \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2 + j(\omega + 5)} + \frac{1}{2 + j(\omega - 5)} \right],$$

$$c) \frac{j\omega}{2 + j\omega}, d) \frac{1}{(2 + j\omega)^2}, e) \frac{1}{(2 + j\omega)^2}$$

$$18.37 \quad \frac{j\omega}{4 + j3\omega}$$

$$18.39 \quad \frac{10^3}{10^6 + j\omega} \left(\frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\omega^2} - \frac{1}{\omega^2} e^{-j\omega} \right)$$

$$18.41 \quad \frac{2j\omega(4.5 + j2\omega)}{(2 + j\omega)(4 - 2\omega^2 + j\omega)}$$

$$18.43 \quad 1000(e^{-1t} - e^{-1.25t})u(t) \text{ V}$$

$$18.45 \quad 5(e^{-t} - e^{-2t})u(t) \text{ A}$$

$$18.47 \quad 16(e^{-t} - e^{-2t})u(t) \text{ V}$$

$$18.49 \quad 0.542 \cos(t + 13.64^\circ) \text{ V}$$

$$18.51 \quad 16.667 \text{ J}$$

$$18.53 \quad \pi$$

$$18.55 \quad 682.5 \text{ J}$$

$$18.57 \quad 2 \text{ J}, 87.43\%$$

$$18.59 \quad (16e^{-t} - 20e^{-2t} + 4e^{-4t})u(t) \text{ V}$$

$$18.61 \quad 2X(\omega) + 0.5X(\omega + \omega_0) + 0.5X(\omega - \omega_0)$$

$$18.63 \quad 106 \text{ estaciones}$$

$$18.65 \quad 6.8 \text{ kHz}$$

$$18.67 \quad 200 \text{ Hz}, 5 \text{ ms}$$

$$18.69 \quad 35.24\%$$

Capítulo 19

$$19.1 \quad \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 3.333 \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.3 \quad \begin{bmatrix} (8 + j12) & j12 \\ j12 & -j8 \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.5 \quad \begin{bmatrix} \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1} & \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1} \\ \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1} & \frac{s^2 + 2s + 2}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1} \end{bmatrix}$$

$$19.7 \quad \begin{bmatrix} 29.88 & 3.704 \\ -70.37 & 11.11 \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.9 \quad \begin{bmatrix} 2.5 & 1.25 \\ 1.25 & 3.125 \end{bmatrix} \Omega$$

19.11 Véase la figura D.40.

 


Figura D.40 Para el problema 19.11.

$$19.13 \quad 329.9 \text{ W}$$

$$19.15 \quad 24 \Omega, 384 \text{ W}$$

19.17 $\begin{bmatrix} 9.6 & -0.8 \\ -0.8 & 8.4 \end{bmatrix} \Omega$, y $\begin{bmatrix} 0.105 & 0.01 \\ 0.01 & 0.12 \end{bmatrix} S$

19.19 Éste es un problema de diseño con varias respuestas.

19.21 Véase la figura D.41.

 


Figura D.41 Para el problema 19.21.

19.23 $\begin{bmatrix} s+2 & -(s+1) \\ -(s+1) & \frac{s^2+s+1}{s} \end{bmatrix}$, $\frac{0.8(s+1)}{s^2+1.8s+1.2}$

19.25 Véase la figura D.42.

 


Figura D.42 Para el problema 19.25.

19.27 $\begin{bmatrix} 0.25 & 0.025 \\ 5 & 0.6 \end{bmatrix} S$

19.29 a) 22 V, 8 V, b) el mismo

19.31 $\begin{bmatrix} 3.8 \Omega & 0.4 \\ -3.6 & 0.2 S \end{bmatrix}$

19.33 $\begin{bmatrix} (3.077 + j1.2821) \Omega & 0.3846 - j0.2564 \\ -0.3846 + j0.2564 & (76.9 + 282.1) mS \end{bmatrix}$

19.35 $\begin{bmatrix} 2 \Omega & 0.5 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix}$

19.37 1.1905 V

19.39 $g_{11} = \frac{1}{R_1 + R_2}$, $g_{12} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$
 $g_{21} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, $g_{22} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

19.41 Demostrado

19.43 a) $\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{Z} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{Y} & 1 \end{bmatrix}$

19.45 $\begin{bmatrix} 1 - j0.5 & -j2 \Omega \\ 0.25 S & 1 \end{bmatrix}$

19.47 $\begin{bmatrix} 0.3235 & 1.176 \Omega \\ 0.02941 S & 0.4706 \end{bmatrix}$

19.49 $\begin{bmatrix} \frac{2s+1}{s} & \frac{1}{s} \Omega \\ \frac{(s+1)(3s+1)}{s} S & 2 + \frac{1}{s} \end{bmatrix}$

19.51 $\begin{bmatrix} 2 & 2 + j5 \\ j & -2 + j \end{bmatrix}$

19.53 $z_{11} = \frac{A}{C}$, $z_{12} = \frac{AD - BC}{C}$, $z_{21} = \frac{1}{C}$, $z_{22} = \frac{D}{C}$

19.55 Demostrado

19.57 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \Omega$, $\begin{bmatrix} \frac{7}{20} & \frac{-1}{20} \\ \frac{-1}{20} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} S$, $\begin{bmatrix} \frac{20}{7} \Omega & \frac{1}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{1}{7} S \end{bmatrix}$,

$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} S & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{20}{3} \Omega \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 7 & 20 \Omega \\ 1 S & 3 \end{bmatrix}$

19.59 $\begin{bmatrix} 16.667 & 6.667 \\ 3.333 & 3.333 \end{bmatrix} \Omega$, $\begin{bmatrix} 0.1 & -0.2 \\ -0.1 & 0.5 \end{bmatrix} S$,

$\begin{bmatrix} 10 \Omega & 2 \\ -1 & 0.3 S \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 5 & 10 \Omega \\ 0.3 S & 1 \end{bmatrix}$

19.61 a) $\begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \Omega$, b) $\begin{bmatrix} \frac{3}{5} \Omega & \frac{4}{5} \\ \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} S \end{bmatrix}$, c) $\begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \Omega \\ \frac{3}{4} S & \frac{5}{4} \end{bmatrix}$

19.63 $\begin{bmatrix} 0.8 & 2.4 \\ 2.4 & 7.2 \end{bmatrix} \Omega$

19.65 $\begin{bmatrix} \frac{0.5}{3} & \frac{-1}{-0.5} \\ \frac{-0.5}{3} & \frac{2}{5/6} \end{bmatrix} S$

$$19.67 \begin{bmatrix} 4 & 63.29 \Omega \\ 0.1576 \text{ S} & 4.994 \end{bmatrix}$$

$$19.69 \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s+2} & \frac{-(3s+2)}{2(s+2)} \\ \frac{-(3s+2)}{2(s+2)} & \frac{5s^2+4s+4}{2s(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$19.71 \begin{bmatrix} 2 & -3.334 \\ 3.334 & 20.22 \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.73 \begin{bmatrix} 14.628 & 3.141 \\ 5.432 & 19.625 \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.75 \text{ a) } \begin{bmatrix} 0.3015 & -0.1765 \\ 0.0588 & 10.94 \end{bmatrix}, \text{ b) } -0.0051$$

$$19.77 \begin{bmatrix} 0.9488 \angle -161.6^\circ & 0.3163 \angle 18.42^\circ \\ 0.3163 \angle -161.6^\circ & 0.9488 \angle -161.6^\circ \end{bmatrix}$$

$$19.79 \begin{bmatrix} 4.669 \angle -136.7^\circ & 2.53 \angle -108.4^\circ \\ 2.53 \angle -108.4^\circ & 1.789 \angle -153.4^\circ \end{bmatrix} \Omega$$

$$19.81 \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ 3.5 & 1.5 \end{bmatrix} \text{ S}$$

$$19.83 \begin{bmatrix} 0.3235 & 1.1765 \Omega \\ 0.02941 \text{ S} & 0.4706 \end{bmatrix}$$

$$19.85 \begin{bmatrix} 1.581 \angle 71.59^\circ & -j \Omega \\ j \text{ S} & 5.661 \times 10^{-4} \end{bmatrix}$$

$$19.87 \begin{bmatrix} -j1,765 & -j1,765 \Omega \\ j888.2 \text{ S} & j888.2 \end{bmatrix}$$

$$19.89 -1 \text{ 613, 64.15 dB}$$

$$19.91 \text{ a) } -25.64, \text{ para el transistor y } -9.615 \text{ para el circuito,}$$

$$\text{ b) } 74.07, \text{ c) } 1.2 \text{ k}\Omega \text{ d) } 51.28 \text{ k}\Omega$$

$$19.93 -17.74, 144.5, 31.17 \Omega, -6.148 \text{ M}\Omega$$

19.95 Véase la figura D.43.

 


Figura D.43 Para el problema 19.95.

$$19.97 250 \text{ mF, } 333.3 \text{ mF, } 500 \text{ mF}$$

19.99 Demostrado

APLICACIONES PRÁCTICAS

Cada capítulo contiene material que es una aplicación práctica de los conceptos estudiados en *Fundamentos de circuitos eléctricos*, a fin de ayudar al lector a usarlos en la vida real. Aquí se presenta una muestra de las aplicaciones prácticas que se pueden encontrar en el texto:

- Batería recargable de luz de una linterna (problema 1.11)
- Costo de operación de un tostador (problema 1.25)
- Potenciómetro (sección 2.8)
- Diseño de un sistema de iluminación (problema 2.61)
- Lectura de un voltímetro (problema 2.66)
- Control de velocidad de un motor (problema 2.74)
- Sacapuntas eléctrico (problema 2.79)
- Cálculo de la tensión de un transistor (problema 3.86)
- Modelado de un transductor (problema 4.87)
- Medidor de tensión (problema 4.90)
- Puente de Wheatstone (problema 4.91)
- Diseño de un DAC de seis bits (problema 5.83)
- Amplificador de instrumentos (problema 5.88)
- Diseño de un circuito de computadora analógica (ejemplo 6.15)
- Diseño de un circuito de amplificador operacional (problema 6.71)
- Diseño de una computadora analógica para resolver ecuaciones diferenciales (problema 6.79)
- Subestación de planta generadora de energía eléctrica-bloque de capacitores (problema 6.83)
- Unidad electrónica de flash fotográfico (sección 7.9)
- Circuito de encendido de automóvil (sección 7.9)
- Máquina soldadora (problema 7.86)
- Activador de una bolsa de aire (problema 8.78)
- Analogía eléctrica de las funciones corporales; estudio de las convulsiones (problema 8.82)
- Dispositivo industrial de transcripción electrónica (problema 9.87)
- Sistema de transmisión de potencia (problema 9.93)
- Diseño de un oscilador de Colpitts (problema 10.94)
- Circuito amplificador de un aparato estereofónico (problema 13.85)
- Circuito básico de un girador (problema 16.69)
- Cálculo del número de estaciones posibles en la banda de frecuencia de AM (problema 18.63)
- Señal de voz-tasa de Nyquist (problema 18.65)

Bibliografía seleccionada

- Aidala, J. B., y L. Katz. *Transients in Electric Circuits*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980.
- Angerbaur, G. J. *Principles of DC and AC Circuits*, 3a. ed. Albany, NY: Delman Publishers, 1989.
- Attia, J. O. *Electronics and Circuits Analysis Using MATLAB*. Boca Ratón, FL: CRC Press, 1999.
- Balabanian, N. *Electric Circuits*. Nueva York: McGraw-Hill, 1994.
- Bartkowiak, R. A. *Electric Circuit Analysis*. Nueva York: Harper & Row, 1985.
- Blackwell, W. A., y L. L. Grigsby. *Introductory Network Theory*. Boston, MA: PWS Engineering, 1985.
- Bobrow, L. S. *Elementary Linear Circuit Analysis*, 2a. ed. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston, 1987.
- Boctor, S. A. *Electric Circuit Analysis*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.
- Boylestad, R. L. *Introduction to Circuit Analysis*. 10a. ed. Columbus, OH: Merrill, 2000.
- Budak, A. *Circuit Theory Fundamentals and Applications*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
- Carlson, B. A. *Circuit: Engineering Concepts and Analysis of Linear Electric Circuits*. Boston, MA: PWS Publishing, 1999.
- Chattergy, R. *Spicey Circuits: Elements of Computer-Aided Circuit Analysis*. Boca Ratón, FL: CRC Press, 1992.
- Chen, W. K. *The Circuit and Filters Handbook*. Boca Ratón, FL: CRC Press, 1995.
- Choudhury, D. R. *Networks and Systems*. Nueva York: John Wiley & Sons, 1988.
- Ciletti, M. D. *Introduction to Circuit Analysis and Design*, Nueva York: Oxford Univ. Press, 1995.
- Cogdeil, J. R. *Foundations of Electric Circuits*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- Cunningham, D. R. y J. A. Stuller. *Circuit Analysis*. 2a. ed. Nueva York: John Wiley & Sons, 1999.
- Davis, A., (ed.). *Circuit Analysis Exam File*. San Jose, CA: Engineering Press, 1986.
- Davis, A. M. *Linear Electric Circuits Analysis*. Washington, DC: Thomson Publishing, 1998.
- DeCarlo, R. A. y P. M. Lin. *Linear Circuit Analysis*, 2a. ed. Nueva York: Oxford Univ. Press, 2001.
- Del Toro, V. *Engineering Circuits*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
- Dorf, R. C., y J. A. Svoboda. *Introduction to Electric Circuits*. 4a. ed. Nueva York: John Wiley & Sons, 1999.
- Edminister, J. *Schaum's Outline of Electric Circuits*. 3a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1996.
- Floyd, T. L. *Principles of Electric Circuits*. 7a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- Franco, S. *Electric Circuits Fundamentals*, Fort Worth, FL: Saunders College Publishing, 1995.
- Goody, R. W. *Microsim PSpice for Windows*. Vol. 1, 2a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- Harrison, C. A. *Transform Methods in Circuits Analysis*. Philadelphia, PA: Saunders, 1990.
- Harter, J. J., y P. Y. Lin. *Essentials of Electric Circuits*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
- Hayt, W. H., y J. E. Kemmerly. *Engineering Circuit Analysis*. 6a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2001.
- Hazen, M. E. *Fundamentals of DC and AC Circuits*. Philadelphia, PA: Saunders, 1990.
- Hostetter, G. H. *Engineering Network Analysis*. Nueva York: Harper & Row, 1984.
- Huelsman, L. P. *Basic Circuit Theory*. 3a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- Irwin, J. D. *Basic Engineering Circuit Analysis*. 7a. ed. Nueva York: John Wiley & Sons, 2001.
- Jackson, H. W. y P. A. White. *Introduction to Electric Circuits*. 7a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1997.
- Johnson, D. E. et al. *Electric Circuit Analysis*. 3a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- Karni, S. *Applied Circuit Analysis*. Nueva York: John Wiley & Sons, 1988.
- Kraus, A. D. *Circuit Analysis*, St. Paul, MN: West Publishing, 1991.
- Madhu, S. *Linear Circuit Analysis*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.

- Mayergoyz, I. D., y W. Lawson. *Basic Electric Circuits Theory*. San Diego, CA: Academic Press, 1997.
- Mottershead, A. *Introduction to Electricity and Electronics: Conventional and Current Version*. 3a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- Nasar, S. A. *3000 Solved Problems in Electric Circuits. (Schaum's Outline)* Nueva York: McGraw-Hill, 1988.
- Neudorfer, P. O., y M. Hassul. *Introduction to Circuit Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- Nilsson, J. W., y S. A. Riedel. *Electric Circuits*. 5a. ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- O'Malley, J. R. *Basic Circuit Analysis, (Schaum's Outline)* Nueva York: McGraw-Hill, 2a. ed., 1992.
- Parrett, R. *DC-AC Circuits: Concepts and Applications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- Paul, C. R. *Analysis of Linear Circuits*. Nueva York: McGraw-Hill, 1989.
- Poularikas, A. D., (ed.). *The Transforms and Applications Handbook*. Boca Ratón, FL: CRC Press, 2a. ed., 1999.
- Ridsdale, R. E. *Electric Circuits*. 2a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1984.
- Sander, K. F. *Electric Circuit Analysis: Principles and Applications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.
- Scott, D. *Introduction to Circuit Analysis: A Systems Approach*. Nueva York: McGraw-Hill, 1987.
- Smith, K. C. y R. E. Alley. *Electrical Circuits: An Introduction*. Nueva York: Cambridge Univ. Press, 1992.
- Stanley, W. D. *Transform Circuit Analysis for Engineering and Technology*. 3a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- Strum, R. D., y J. R. Ward. *Electric Circuits and Networks*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.
- Su, K. L. *Fundamentals of Circuit Analysis*. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1993.
- Thomas, R. E., y A. J. Rosa. *The Analysis and Design of Linear Circuits*, 3a. ed. Nueva York: John Wiley & Sons, 2000.
- Tocci, R. J. *Introduction to Electric Circuit Analysis*. 2a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- Tuinenga, P. W. *SPICE: A Guide to Circuit Simulation*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.
- Whitehouse, J. E. *Principles of Network Analysis*. Chichester, U.K.: Ellis Horwood, 1991.
- Yorke, R. *Electric Circuit Theory*. 2a. ed. Oxford, U.K.: Pergamon Press, 1986.

Índice analítico

A

Acoplamiento de impedancias, 511
Admitancia, 334
Aislamiento eléctrico, 500
Amortiguamiento, 278
Ampere, 5-6
Ampère, André-Marie, 6
Amplificador(es)
 de diferencia, 159
 de ganancia unitaria, 157
 de instrumentación, 161
 de tensión de muy alta ganancia, 150
 de transresistencia, 156
 diferencial, 159
 inversor, 154
 no inversor, 156
 operacional, 149-150
 en línea doble (DIP), 150
 ideal, 153
 para instrumentación, 167
 para instrumentos, 159
 sumador, 158
Amp op. *Véase* Amplificador operacional
Análisis
 de ca con el uso de *PSpice*, 372
 de circuitos, 623
 con *PSpice*, 87
 de amplificadores operacionales
 con *PSpice*, 165
 RLC con *PSpice*, 298
 de Fourier, 659
 de lazo, 77-78, 360
 comparación del análisis nodal
 con el, 87
 con fuentes de corriente, 81
 por inspección, 83
 de malla, 78
 nodal, 68, 358
 con fuentes de tensión, 74
 por inspección, 83
Ancho de banda
 B, 544
 de rechazo, 551
Apagado, 110
Armazón. *Véase* Tierra de chasis
Autoinductancia, 479

Autotransformador(es), 499-500
 ideales, 499

B

Banda lateral
 anterior, 730
 superior, 730
Bardeen, John, 90
Barrido
 década, 562
 lineal, 561
 octava, 561
Base común, ganancia de corriente de, 90
Bel, 531
Bell, Alexander Graham, 531
Bit
 más significativo, 167
 menos significativo, 167
Bobina(s), 193
 acopladas estrechamente, 487
 acopladas holgadamente, 487
 acopladas magnéticamente, 479
 de Tesla, 432
 perfectamente acopladas, 487
Bode, Hendrik W., 533
Brattain, Walter, 90
Braun, Karl Ferdinand, 15

C

Candela, 5
Capacitancia, 184
 equivalente, 190
 multiplicador de, 377
Capacitor(es), 184, 186
 capacitancia del, 184
 en paralelo, 189
 en serie, 189
 lineales, 186
 no lineales, 186
Carga, 5, 51, 117
 balanceada, 435
 desbalanceada, 434
 eléctrica, 5

ley de la conservación de la, 6
reactiva, 396
resistiva, 396

Caso

críticamente amortiguado, 276, 281
sobreamortiguado, 276, 281
subamortiguado, 276-277, 281

Cero(s), 529, 590, 637

Circuito(s)

abierto, 28
acoplados conductivamente, 477
aplicaciones en, 723
constante de tiempo de un, 219
de alta, 544
de amplificadores operacionales en
 cascada, 162
de ca, 320
 con amplificadores operacionales,
 371
de disposición plana, 77
de encendido de un automóvil, 255
de primer orden, 218
 con amplificadores operacionales,
 244
de retraso, 251
de segundo orden, 270
 con amplificadores operacionales,
 296
duales, dos, 302
eléctrico, 4
elementos de, 12
equivalentes, 623
 de Thevenin, 117
 y Norton, 367
estable, 637
generales de segundo orden, 292
heterodino, 567
inestable, 637
lineal, 108
magnéticamente acoplados
 análisis con *PSpice* de, 504
no de disposición plana, 77
polifásicos, 432
RC sin fuente, 218
relaciones fasoriales de elementos de,
 331
relevadores, 254

- RL* sin fuente, 222
 - RLC* en paralelo sin fuente, 280
 - RLC* en serie sin fuente, 274
 - sin fuente, 218
 - sin pérdida, 278
 - suavizadores, 306
 - sumador, 157
 - transistorizados, 768
 - de cd, 89
 - Coefficiente de acoplamiento, 486-487
 - Comparación de las transformadas de
 - Fourier y de Laplace, 728
 - Completar el cuadrado, 597
 - Computación con *MATLAB*, 564
 - Computadora analógica, 202
 - Condensador, 304
 - Condiciones de Dirichlet, 659
 - Conductancia(s), 28, 335
 - equivalente, 39
 - matriz de las, 83
 - Conexión
 - delta-delta balanceada, 441
 - delta-estrella balanceada, 442
 - en cascada, 162
 - estrella-delta balanceada, 438
 - estrella-estrella balanceada, 436
 - Constante de tiempo, 255
 - Consumo de electricidad, costo del, 417
 - Convención
 - activa de signos, 10
 - del punto, 480
 - pasiva de signos, 10
 - Conversión
 - delta a estrella, 44
 - estrella a delta, 45
 - Convertidor digital-analógico, 166
 - Convolución, 601, 603, 717
 - integral de, 601
 - pasos para evaluar la, 603
 - Corriente, 5
 - alterna (ca), 7, 320
 - de fase, 437
 - de línea, 437
 - de malla, 78
 - directa, 7
 - eléctrica, 5-6
 - Corrimiento
 - en el tiempo, 712
 - en frecuencia, 713
 - Corte, 543
 - Cortocircuito, 27
 - Coulomb, 5
 - Criterios de Barkhausen, 378
- D**
- Davy, Humphry, 185
 - Delta abierta, 503
 - Demodulación, 730
 - Densidad espectral de energía de la señal $f(t)$, 726
 - Desfasadores, 341
 - Desplazamiento en el tiempo, 586
 - propiedad de, 586
 - Determinación de valores iniciales y finales, 270
 - Devanado
 - capacitancia de, 194
 - primario, 488
 - resistencia de, 194
 - secundario, 488-489
 - Diagrama(s)
 - de Bode, 528, 532-533
 - fasorial, 327
 - Diferencia de potencial. *Véase* Tensión
 - Diferenciación
 - en el tiempo, 587, 714
 - en frecuencia, 589
 - Diferenciador, 201
 - Dirichlet, P.G.L., 659
 - Diseño de medidores de cd, 50
 - Distribución de potencia, 512
 - División de tensión, 337
 - Divisor
 - de corriente, 39, 338
 - de tensión, 37
 - Dominio
 - fasorial, 329
 - frecuencial, 328
 - temporal, 329
 - Dos puertos, 742
 - red de, 742
 - Dualidad, 302, 716
 - principio de, 302
- E**
- Ecuación
 - característica, 275
 - diferencial de primer orden, 219
 - diferencial de segundo orden, 274
 - Ecuaciones
 - algebraicas, 582
 - diferenciales, 581
 - Edison, Thomas Alva, 12, 49, 320, 432
 - Efecto de carga, 132
 - Electrónica, 67
 - Elemento(s), 4
 - activos, 13
 - de almacenamiento, 184
 - de circuitos, 12
 - en paralelo, 31
 - en serie, 31
 - pasivos, 13
 - Emisor común, ganancia de corriente de, 90
 - Encendido electrónico, 304
 - Energía, 9-10
 - en un circuito acoplado, 485
 - ley de conservación de la, 10
 - Entrada, 108
 - inversora, 150
 - no inversora, 150
 - Escala de decibeles, 531
 - Escalamiento, 558
 - de frecuencia, 559
 - de impedancia. *Véase* Escalamiento
 - de magnitud
 - de magnitud, 559
 - y de frecuencia, 560
 - temporal, 712
 - Escalera ponderada binaria, 166
 - Espectro(s), 708
 - analizadores de, 691
 - complejo
 - de amplitud, 682
 - de fase de $f(t)$, 682
 - de amplitud, 661, 708
 - de barras. *Véase* Espectro de frecuencia
 - de fase, 661, 708
 - de frecuencia, 667
 - de línea, 683
 - de potencia, 682
 - Estabilidad de una red, 637
 - Estator, 433
 - Etapas, 162
 - Excitación, 108
 - Expansión en fracciones parciales, 595
 - Exponencial $f(t)$, 681
- F**
- Factor de calidad, 544
 - Faraday, Michael, 184-185, 193
 - Fasor, 325
 - Fenómeno de Gibbs, 663
 - Filtro(s), 548, 691
 - activo, 549, 553
 - de muesca. *Véase* Filtro rechazabanda
 - pasaaltas, 549-550
 - de primer orden, 554
 - pasabajas, 549
 - de primer orden, 553
 - parabanda. *Véase* Filtro rechazabanda
 - pasabanda, 549-550, 554
 - pasivos, 548-549
 - rechazabanda, 549-550, 555
 - Fourier, Jean Baptiste Joseph, 658
 - Franklin, Benjamin, 6
 - Frecuencia(s)
 - de amortiguamiento, 277
 - de atenuación, 550
 - de corte, 550
 - de cruce, 569
 - de esquina, 534
 - de Nyquist, 732
 - de quiebre, 534
 - de rechazo, 551
 - desplazamiento de, 587
 - fundamental, 659
 - natural(es), 275, 277
 - amortiguada, 277
 - no amortiguada, 275, 277

- resonante, 275, 542
 traslación de, 587
- Fuente
 controlada. *Véase* Fuente dependiente ideal
 de corriente
 controlada por corriente (FCCC), 13
 controlada por tensión (FCCT), 13
 de tensión
 controlada por corriente (FTCC), 13
 controlada por tensión (FTCT), 13
 dependiente ideal, 13
 independiente ideal, 13
 sin carga, 132
- Función(es)
 de compuerta, 231
 de conmutación, 228
 de escalón unitario, 228
 de impulso unitario, 228
 de muestreo, 683
 de rampa unitaria, 228, 230
 de red. *Véase* Función de transferencia de singularidad, 228
 de transferencia, 528, 626
 del tiempo, 248
 delta. *Véase* Función de impulso unitario
 diente de sierra, 232
 impulso, fuerza de la, 229
 periódica, 322
 limitada en ancho de banda, 691
 periodo T de la, 322
 senc, 683
- G**
- Ganancia
 de corriente
 de base común, 90
 de emisor común, 90
 de lazo cerrado, 151
 en tensión de lazo abierto, 151
- Gibbs, Josiah Willard, 663
- H**
- Heaviside, Oliver, 595
 Helmholtz, Hermann von, 321
 Henry, 193
 Henry, Joseph, 193
 Hertz, 321
 Hertz, Heinrich Rudolph, 321-322
 Híbridos inversos, 750
- I**
- Igual a cero, 110
 Iluminación, sistemas de, 49
 Impedancia(s), 334
 acoplada, 490
 acoplamiento de, 496, 511
 combinaciones de, 336
 de transferencia, 743
 en el punto de alimentación, 743
 inductiva, 334
 reflejada, 490, 496
- Inactivo, 110
- Inductancia, 192
 equivalente, 196-197
 mutua, 478-480
- Inductor(es), 192
 en paralelo, 196
 en serie, 196
 inductancia del, 192
 lineal, 193
 no lineal, 193
- Instalación eléctrica residencial, 464
- Integración en el tiempo, 588, 715
- Integrador, 200
- Intensidad luminosa, 5
- Interruptor del circuito de falla a tierra, 466
- Intervalo de Nyquist, 732
- Inversión en el tiempo, 715
- K**
- Kelvin, 5
- Kilogramo, 5
- Kirchhoff, Gustav Robert, 32
- L**
- Lamme, B.G., 320
- Laplace, Pierre Simon, 582
- Lazo, 30
 independiente, 30
- Ley(es)
 de conservación de la energía, 10
 de corriente de Kirchhoff (LCK), 32
 de Kirchhoff en el dominio frecuencial, 335
 de la radiación de Kirchhoff, 32
 de Ohm, 26, 32
 de tensión de Kirchhoff (LTK), 32-33
 linealidad, 108
- Lineal, 618
- Linealidad, 711
- Longitud, 5
- M**
- Malla(s), 77
 acopladas magnéticamente, 477
 corriente de, 78
- Masa, 5
- Matriz
 de las conductancias, 83
 de resistencia, 84
- Máxima
 transferencia de potencia, 126
 potencia, 127
 teorema de, 127
- Maxwell, 478
- Maxwell, James Clerk, 321, 478
- Medidor(es), 50
 analógicos, 52
 de volt-ohm, 50
 digital, 52
- Método
 de la corriente de lazo, 77
 de la escalera, 627
 de la tensión de nodo, 68
 de los dos wattímetros, 460
 de los tres wattímetros, 459
 del álgebra, 597
- Metro, 5
- Mezclador de frecuencias, 567
- Mho, 28
- Milióhmetro, 133
- Modelado de fuentes, 131
- Modelos de los elementos de un circuito, 618
- Modulación de amplitud, 713, 729
- Morse, Samuel F.B., 53, 133
- Muerto, 110
- Muestreo, 731
 frecuencia de, 731
 intervalo de, 731
 tasa de, 731
- Multímetro, 50
- N**
- Napier, John, 275
- Neper, 275
- Newton, Isaac, 582
- Nodo, 30
 de base, 68
 de referencia, 68
 generalizado, 74
 método de la tensión de, 68
- Norton, E.L., 122
- O**
- Ohm, Georg Simon, 26-27
- Ohm recíproco. *Véase* Mho
- Oscilador, 378
 de puente de Wien, 379
 local, 567
- P**
- Parámetros, 742
ABCD, 754
 de admitancia, 746
 en cortocircuito, 746
 de impedancia, 742
 en circuito abierto, 743

- de inmitancia, 747
- de transmisión, 754
- g*, 750
- h*, 750
- híbridos, 749-750
- relaciones entre, 757
- y*, 746
- z*, 743
- Parseval Deschemes, Marc-Antoine, 679
- Periodicidad en el tiempo, 590
- Pico resonante, 542
- Poisson, Simeon, 582
- Polo(s), 529, 537
 - complejos, 596
 - repetidos, 596
 - simples, 595
- Portadora, 729
- Pot. *Véase* Potenciómetro
- Potencia, 9
 - aparente, 405
 - compleja, 407, 409, 411
 - de *ca*
 - conservación de la, 410
 - distribución de, 512
 - red de, 512
 - en cuadratura. *Véase* Potencia reactiva
 - en un sistema balanceado, 445
 - factor de, 405
 - ángulo del, 405
 - corrección del, 413
 - instantánea, 10, 394
 - máxima transferencia de, 126
 - medición de la, 415
 - promedio, 394-395, 677
 - máxima transferencia de, 399-400
 - teorema de la, 400
 - real, 411
 - reactiva, 408
 - teorema de máxima, 127
 - triángulo de, 408
 - trifásica
 - medición de la, 459
- Potencial, 50
- Potenciómetro, 28, 50
- Principio de división de corriente, 39
- Probador de Megger, 133
- Propiedad
 - de filtrado, 230
 - de muestreo, 230
- PSpice*
 - análisis de circuitos con, 87
 - análisis de Fourier con, 686
 - análisis de transitorios con, 247
 - cálculo de los parámetros de dos puertos utilizando, 766
 - comprobación de teoremas de circuitos con, 128
 - for Windows*, 165
 - para circuitos trifásicos, 454
 - respuesta en frecuencia utilizando, 561
- Puente(s)
 - de *ca*, 343
 - de Wheatstone desequilibrado, 133
 - equilibrado, 133, 344
- Puerto(s), 742
 - recíprocos, 744
- Punto de ruptura, 304
- R**
- Ragazzini, John, 150
- Raíz
 - de la media del cuadrado de la señal periódica, 402
 - del polinomio del denominador, 529
 - del polinomio del numerador, 529
- Rama, 30
- Razón
 - de amortiguamiento, 276
 - de Nyquist, 732
- Reactancia, 193, 334
- Receptor
 - de radio, 566
 - superheterodino, 566
- Recibos de consumo de electricidad, 16
- Red(es)
 - de dos puertos, 742
 - simétrica, 744
 - de separación, 569
 - de tonos, 569
 - en escalera, síntesis de, 773
 - equilibradas, 45n
 - interconexión de, 761
 - síntesis de, 639
- Regla de la mano derecha, 478
- Relación
 - de transformación, 494
 - de vueltas, 494
 - entre dos variables del mismo tipo, 532
- Relevador, 254
 - tiempo de retraso del, 254
- Representación
 - fasorial, 327
 - instantánea, 329
- Residuo(s), 595
 - método del, 595
- Resistencia(s), 26-27, 334
 - de fuente, 131
 - equivalente, 37-38, 40
 - internas, 131
 - medición de la, 133
- Resistividad, 26
- Resistor(es), 26
 - en paralelo, 38
 - en serie, 37
 - lineal, 28
 - no lineal, 28
- Resonancia, 278, 542
 - en paralelo, 546
 - en serie, 542
- Respuesta, 108
 - a un impulso unitario, 627
 - completa, 236
 - críticamente amortiguada, 276
 - en estado estable, 237
 - en frecuencia, 527-528
 - escalón, 235
 - de un circuito *RL*, 240
 - de un circuito *RLC* en paralelo, 290
 - de un circuito *RLC* en serie, 285
 - forzada, 236-237
 - natural, 219, 236
 - senoidal en estado estable, 320
 - sobreamortiguada, 276
 - subamortiguada, 276
 - total, 236
 - transitoria, 237
- Restador, 159
- Retraso en el tiempo, 586
- Rms, 402
- Rotor, 433
- S**
- Salida, 108
- Schockley, William, 90
- Scott, C.F., 320
- Secuencia
 - abc*, 434
 - abcabca*, 434
 - acb*, 434
 - acbaca*, 434
 - cab*, 434
 - de fases, 434
 - negativa. *Véase* Secuencia *acb*
 - positiva. *Véase* Secuencia *abc*
- Seguidor de tensión, 157
- Segundo, 5
- Selectividad, 544
- Senoide(s), 320
 - amplitud de la, 321
 - argumento de la, 321
 - derivación de una, 328
 - frecuencia angular de la, 321
 - frecuencia cíclica de la, 322
 - periodo de la, 321
 - suma de, 328
- Señal, 9
 - modulante, 729
- Serie
 - compleja de Fourier, 681
 - de cosenos de Fourier, 666
 - de Fourier, 659
 - pasos para aplicar la, 674
 - de senos de Fourier, 667
 - exponencial
 - de Fourier, 681-682
 - f(t)*, 681
 - trigonométrica de Fourier, 658-659

- Simetría
 consideraciones de, 665
 de media onda, 668
 impar, 667
 par, 665
- Singularidad, funciones de, 227
- Sinor, 327
- Síntesis de redes en escalera, 773
- Sintonía simultánea, 567
- Sistema(s), 618
 de encendido de un automóvil, 304
 de iluminación, 49
 desbalanceado, 451
 internacional de unidades (SI), 5
 Δ - Δ balanceada, 441
 D-Y balanceado, 442
 trifásicos desbalanceados, 451
 Y-D balanceada, 438
 Y-Y balanceado, 436
- Sprague, Frank, 12
- Steinmetz, Charles Proteus, 325
- Superlazo, 81
- Supernodo, 74
- Superposición, 110
 integral de, 603
 principio de, 110
- Susceptancia, 335
- T**
- Teléfono de tonos por teclas, 568
- Temperatura termodinámica, 5
- Tensión, 8
 aumento de, 8
 caída de, 8
 de ca, 9
 de cd, 9
 división de, 337
 inducida. Véase Tensión mutua
 mutua, 479-480
 principio de división de, 37
- Tensiones
 balanceadas, 433
 de fase, 433, 436
 balanceadas, 434
 de línea, 436
 línea-línea, 436
 línea-neutro, 436
 trifásicas balanceadas, 433
- Teorema
 de Fourier, 658
 de Heaviside, 595
 de la máxima transferencia de potencia
 promedio, 400
 de Norton, 122
 derivación de los teoremas de
 Thevenin y, 125
 de Parseval, 679, 725-726
 de superposición, 363
 de Thevenin, 117
 del muestreo, 691
 del valor final, 491
 del valor inicial, 491
- Tesla, 432
- Tesla, Nikola, 320, 432
- Thevenin, M. Leon, 117
- Thompson, Elihu, 12
- Tiempo, 5
- Tierra, 68
 de chasis, 68
 física, 68
- Transformación de fuentes, 114, 366
- Transformaciones estrella-delta, 44
- Transformada
 de Fourier
 de $f(t)$, 708
 definición de la, 706
 pares de, 720
 propiedades de la, 711, 719
 de Laplace, 582-583, 618
 de un lado, 583
 definición de la, 582
 parejas de la, 592
 propiedades de la, 592
 unilateral. Véase Transformada de
 Laplace de un lado
 discreta de Fourier (DTF), 686
 integral, 706
 inversa de Fourier, 708
 inversa de Laplace, 583, 594
 rápida de Fourier (FFT), 686-687
- Transformador(es), 478, 488
 banco de, 502
 como dispositivo de acoplamiento, 509
 como dispositivo de aislamiento, 509
 de aislamiento, 495
 de núcleo de aire, 489
 elevador, 495
 ideal(es), 493-494
 lineales, 488
- reductor, 495
 trifásicos, 502
- Transistor(es), 89
 de efecto de campo (FET), 89
 de unión bipolar (BJT), 89
 npn, 89
 pnp, 89
- Transitorio, 248
- Tubo de imagen del televisor, 14
- U**
- Unidad de flash fotográfico, 252
- V**
- Valor
 cuadrático medio, 402
 eficaz, 402
 final, 490
 teorema del, 591
 inicial, 590
 teorema del, 591
 promedio, 402
 rms, 402, 677
- Variable(s)
 de estado, 630-631
 método de la, 632
- Vármetro, 415
- Volt, 9
 -ampere reactivo (VAR), 408
- Volta, Alessandro Antonio, 9
- Voltímetro, sensibilidad del, 53
- W**
- Watson, Thomas A., 531
- Wattímetro(s), 415, 459
 método de los dos, 460
 método de los tres, 459
- Westinhouse, George, 320, 432
- Weston, Edward, 12
- Wheatstone, Charles, 133
- Z**
- Zworikin, Vladimir K., 15