

TEMA 8

SISTEMAS DIGITALES

Parte 1. ESTADOS LÓGICOS Y PUERTAS LÓGICAS


Parte 2. FUNCIONES LÓGICAS Y MAPAS DE KARNAUGH

Parte 3. SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Parte 4. BLOQUES FUNCIONALES

Introducción

 - Una **señal digital** puede tomar un valor entre un **número finito de valores o estados**
- Una **señal analógica** puede tomar un **número infinito de valores**



- Mundo real es un mundo analógico. ¿Por qué usar **SISTEMAS DIGITALES**? Porque nos dan
 - ☞ **Capacidad para manejar gran cantidad de información**
 - ✖ Fácil de transmitir
 - ✖ Muy inmune al ruido
 - ☞ **Gran desarrollo de la tecnología: CI (integran millones de transistores)**
 - ☞ **Microprocesadores: Gran capacidad de cálculo**

PARTE 1 ESTADOS LÓGICOS Y PUERTAS LÓGICAS


Estados lógicos

Puertas lógicas

Estados lógicos

Se consideran variables que únicamente tienen dos posibles estados (valores BINARIOS)

 Ejemplo: En el circuito existen 2 variables binarias (INTERRUPTOR y LÁMPARA) que tiene cada una 2 posibles estados



I	L
ABIERTO	APAGADA
CERRADO	ENCENDIDA

En vez de usar términos para los estados, podemos usar símbolos como:


CERRADO = '1'

ABIERTO = '0'

TABLA DE VERDAD: Tabla en la que se relacionan todas las variables del sistema

I	L
0	0
1	1


Ejemplos

 

I1	I2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$L = I1 \text{ OR } I2$$

$$L = I1 + I2$$

 

I1	I2	I3	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$L = I1 \text{ AND } (I2 \text{ OR } I3)$$

$$L = I1 \cdot (I2 + I3)$$

Álgebra de Boole

- El Álgebra de Boole define
 - ☞ **CONSTANTES, VARIABLES** y **FUNCIONES** para describir sistemas binarios.
 - ☞ **TEOREMAS** para manipular expresiones lógicas

HERRAMIENTA PARA SIMPLIFICAR FUNCIONES LÓGICAS Y
DISEÑAR CIRCUITOS LÓGICOS

Constantes Booleanas

'0' ⇒ FALSO

'1' ⇒ VERDADERO


Variables Booleanas

A, B, C, I1, I2, I3, L

Tienen 2 estados posibles:
'0' ó '1'


Puertas lógicas

 - Una **puerta lógica** es un elemento que recibe **varias entradas binarias** (variables) y, dependiendo del estado de las entradas, su salida tiene un estado u otro.



AND		
0	·	0 = 0
0	·	1 = 0
1	·	0 = 0
1	·	1 = 1
A	·	0 = 0
0	·	A = 0
A	·	1 = A
1	·	A = A
A	·	A = A
A	·	Idempotencia
A	·	$\bar{A} = 0$


Puertas lógicas

 

OR	
$0 + 0 = 0$	
$0 + 1 = 1$	
$1 + 0 = 1$	
$1 + 1 = 1$	
$A + 0 = A$	
$0 + A = A$	
$A + 1 = 1$	
$1 + A = 1$	
$A + A = A$	Idempotencia
$A + \bar{A} = 1$	

Puertas lógicas

Puerta NOT (inversor)

 

A	B
0	1
1	0

$$B = \bar{A}$$


NOT

$$\bar{0} = 1$$

$$\bar{1} = 0$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

BUFFER

 



A	B
0	0
1	1

$$B = A$$

Cambia propiedades ELÉCTRICAS
pero NO LÓGICAS
“Refuerza” la energía de la señal
lógica (información)

Puertas lógicas



Puerta NAND

  

$$C = \overline{A \cdot B}$$

A	B	AB	C
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Puerta NOR

 
 


$$C = \overline{A + B}$$

A	B	A+B	C
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Puertas lógicas



Puerta OR EXCLUSIVO

  

$$C = A \oplus B$$

A	B	X	Y	C
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

Puerta NOR EXCLUSIVO

  

$$C = \overline{A \oplus B}$$

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

PUERTA DE IGUALDAD

PARTE 2 FUNCIONES LÓGICAS Y MAPAS DE KARNAUGH

Función lógica. Primera forma canónica

Ley de “De Morgan”

Segunda forma canónica

Mapas de Karnaugh

Función Lógica. Primera forma canónica

- Extracción de la función lógica de una tabla de verdad: 1^a forma canónica

A	B	C	D	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	ABC

$$D = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

PRODUCTO FUNDAMENTAL (Minterms)

1

Se forma un producto fundamental (minterms) en cada fila en la que aparezca un '1' en la tabla de verdad.

2

El producto fundamental (minterms) contiene todas y cada una de las variables de entrada. Cada variable aparece de la siguiente forma:

- Normal: si aparece un '1' en la tabla
- Complementada: si aparece un '0'

3

La expresión global para la función lógica es la suma de minterms

Ley de “De Morgan”

➤ Ley de “De Morgan” generalizada:

El complemento de una función lógica se obtiene complementando todas las variables que intervienen en la función e intercambiando las operaciones lógicas.

Ley de “De Morgan”

$$\begin{aligned}\overline{A + B} &= \overline{A} \cdot \overline{B} \\ \overline{A \cdot B} &= \overline{A} + \overline{B}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{\overline{S}} &= S = \overline{(A + B + C)[\overline{A}(\overline{B} + \overline{C})]} = \overline{(A + B + C)} + \overline{[\overline{A}(\overline{B} + \overline{C})]} = \\ &= (\overline{A} \overline{B} \overline{C}) + [A + (\overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}})] = (\overline{A} \overline{B} \overline{C}) + (A + BC)\end{aligned}$$

Formas canónicas

Toda expresión lógica puede descomponerse:

1

$$f(A, B, C, \dots) = A f(1, B, C, \dots) + \bar{A} f(0, B, C, \dots)$$

2

$$f(A, B, C, \dots) = [A + f(0, B, C, \dots)] \cdot [\bar{A} + f(1, B, C, \dots)]$$

Toda expresión lógica puede representarse por una forma canónica:

1^a forma canónica

Suma de productos fundamentales en los que interviene en cada producto **todas y cada una** de las variables de entrada

$$f(AB) = AB f(1,1) + \bar{A}B f(0,1) + A\bar{B} f(1,0) + \bar{A}\bar{B} f(0,0)$$

2^a forma canónica


Producto de sumas fundamentales en los que interviene en cada suma **todas y cada una** de las variables de entrada

$$f(AB) = (A + B + f(0,0)) \cdot (\bar{A} + B + f(1,0)) \cdot (A + \bar{B} + f(0,1)) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + f(1,1))$$


Mapas de Karnaugh

Método gráfico de representar la información que contiene la Tabla de Verdad. Se usan para simplificar una expresión de forma sistemática

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

 


A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 


Sólo puede variar un dígito entre dos casillas adyacentes

Simplificación con mapas de Karnaugh
 
$$F = \overline{A}B\overline{C}D + AB\overline{C}D = B\overline{C}D (\overline{A} + A) = B\overline{C}D$$


 
$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABCD \\ &= B\overline{C}D (\overline{A} + A) + BCD (\overline{A} + A) \\ &= BD (\overline{C} + C) = BD \end{aligned}$$



Minimización usando mapas de Karnaugh

REGLAS

1^a


Construir celdas (rectangulares o cuadradas) con el mayor número posible de '1s' siempre y cuando la celda contenga 2^n '1s'

2^a

Añadir celdas progresivamente con menor número de '1s'

3^a

 Cualquier grupo redundante debe eliminarse



Minimización con mapas de Karnaugh

Posibles asociaciones

El diagrama es esférico

$$F = \overline{CD} + AC$$

	F	AB	00	01	11	10
CD		00	1	1	1	1
		01	0	0	0	0
		11	0	0	1	1
		10	0	0	1	1

$$F = AB + \overline{BD}$$

	F	AB	00	01	11	10
CD		00	1	0	1	1
		01	0	0	1	0
		11	0	0	1	0
		10	1	0	1	1

$$F = D$$

	F	AB	00	01	11	10
CD		00	0	0	0	0
		01	1	1	1	1
		11	1	1	1	1
		10	0	0	0	0

$$F = \overline{B}$$

	F	AB	00	01	11	10
CD		00	1	0	0	1
		01	1	0	0	1
		11	1	0	0	1
		10	1	0	0	1

Mapas de Karnaugh: Ejemplo

Función lógica

$$\begin{aligned} F = & \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD \\ & + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD \\ & + ABCD + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} \end{aligned}$$

Forma mínima

$$F = B + \bar{C}D + A\bar{C}$$

Sólo puertas NAND

Aplicando "De Morgan" a forma mínima:

$$F = B + \bar{C}D + A\bar{C} = \overline{\overline{B} \cdot \overline{\overline{C}D} \cdot \overline{AC}}$$

		AB	00	01	11	10
		CD	00	01	11	10
F		00	0	1	1	1
		01	1	1	1	1
		11	0	1	1	0
		10	0	1	1	0

Condiciones indiferentes

**CONDICIÓN INDIFERENTE
DE ENTRADA**

La salida será la misma con un '1' o un '0' en la entrada

Se representa por una X

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	X	X	1

Condiciones indiferentes


CONDICIÓN INDIFERENTE DE SALIDA

La variable de salida, para una determinada combinación de entrada, es indiferente

Si en nuestro sistema nunca se va a dar una determinada combinación de entrada, quizás se pueda aprovechar para simplificar el diagrama de Karnaugh

Si estas combinaciones nunca ocurren, la salida D es indiferente
 $\Rightarrow D = X$

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1





 


$$D = A + B\bar{C}$$

$$X = 0$$

$$X = 1$$


Grupos redundantes

     

Karnaugh. Mínima expresión

Suma de productos

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 

$$D = \bar{A}C + A\bar{C} + A\bar{B}$$

Mínima expresión como suma de productos

Producto de sumas

$$S = (A + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

Mínima expresión como producto de sumas

Se agrupan los '0' en vez de los '1'

PARTE 3

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Sistemas de numeración

$$\text{Base 10: } 1327 = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$\text{Base } b: N = p_{n-1} \cdot b^{n-1} + p_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + p_1 \cdot b^1 + p_0 \cdot b^0$$

$b = 10$

Sistema decimal

Dígitos

0, 1, 2, ..., 9

$b = 2$

Sistema binario

Dígitos

0, 1 BIT

$b = 16$


Sistema hexadecimal

Dígitos

0, 1, ..., 9, A, ..., F

Cambio de sistema de numeración


Cambios de base

 

Binario a Decimal (Suma de potencias):

$$1101_b = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13_d$$

 Decimal a Binario (divisiones sucesivas por dos):



$$100011_b = 35_d$$

$$\text{C3A5}_h = 1100 \underbrace{}_{\text{C}} \underbrace{0011}_{\text{3}} \underbrace{1010}_{\text{A}} \underbrace{0101}_{\text{5}}_b$$

Hexadecimal a decimal

$$\text{C3A5}_h = \text{C} \cdot 16^3 + 3 \cdot 16^2 + \text{A} \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 50085_d$$

PARTE 4

BLOQUES FUNCIONALES


Decodificadores y codificadores

Multiplexores y demultiplexores

Funciones lógicas mediante decod/multiplexores

Decodificadores y codificadores

DECODIFICADOR

 

Se activa la salida correspondiente al número binario codificado en la entrada

Funciones lógicas


$$S_0 = e_n \cdot \bar{E}_1 \bar{E}_0$$

$$S_1 = e_n \cdot \bar{E}_1 E_0$$

$$S_2 = e_n \cdot E_1 \bar{E}_0$$

$$S_3 = e_n \cdot E_1 E_0$$


Ejemplo:
Decod 2 entradas
con enable

 


en	E_1	E_0	S_0	S_1	S_2	S_3
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

 EJEMPLO

A partir de decodificadores de 2 entradas, construir un decodificador de 4 entradas



CODIFICADOR

 

Se codifica en binario sobre la salida el número de entrada que esté activa


en	E ₀	E ₁	E ₂	E ₃	A ₁	A ₀
0	x	x	x	x	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0

¿Cómo distinguir estos dos casos?




Señal de salida adicional

CODIFICADOR

 

 ¿Y si no hay ninguna
entrada activa?
¿Y si hay más de una?



Codificador prioritario

en	E ₀	E ₁	E ₂	E ₃
0	x	x	x	x
1	0	0	0	0
1	x	x	x	1
1	x	x	1	0
1	x	1	0	0
1	1	0	0	0



A ₁	A ₀	act
0	0	0
0	0	0
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	1

deshabilitado
inactivo
}

activo

Multiplexores y demultiplexores



MULTIPLEXOR (MUX)

  


La entrada de datos correspondiente al número codificado en binario en las señales de control se conecta a la salida

en	E_0	E_1	E_2	E_3	C_1	C_0	S
0	X	X	X	X	X	X	0
1	D	X	X	X	0	0	D
1	X	D	X	X	0	1	D
1	X	X	D	X	1	0	D
1	X	X	X	D	1	1	D

MUX mediante puertas lógicas

  


DEMUTIPLEXOR

 

Saca la entrada por aquella salida correspondiente al número codificado en las señales de control

en	C ₁	C ₀	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	E	0	0	0
1	0	1	0	E	0	0
1	1	0	0	0	E	0
1	1	1	0	0	0	E

 

$$S_2 = en C_1 \bar{C}_0 E$$

Funciones lógicas mediante decodificadores/mux

Ejemplo


D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

Diseñar un circuito que tiene como entrada el mes del año codificado en binario y como salida un '1' si el mes es de 31 días o un '0' si es de menos de 31 días

A Mediante un decodificador

B Mediante un multiplexor


C Mediante multiplexores de 2 a 1

 

B


Un MUX

D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

 

C

MUX 2 a 1


 


EJEMPLO LÓGICA COMBINACIONAL

Ejemplo

Diseñar un circuito cuya entrada sea un número de 4 dígitos y la salida sea 1 cuando el número de entrada sea primo

	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

  

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot D + B \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{B} \cdot C \cdot D$$