



Titulación: Ingeniería Informática
Asignatura: Fundamentos de Computadores

Bloque 3: Sistemas secuenciales
Tema 8: Elementos de memoria

José Ignacio Martínez Torre
Luis Rincón Córcoles



ÍNDICE

- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- Biestables síncronos por nivel
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL



BIBLIOGRAFÍA

- Román Hermida, Ana M^o del Corral, Enric Pastor, Fermín Sánchez
“Fundamentos de Computadores” , cap. 5
Editorial Síntesis
- Thomas L. Floyd
“Fundamentos de Sistemas Digitales”, cap. 8
Editorial Prentice Hall
- Daniel D. Gajski
“Principios de Diseño Digital”, cap. 6
Editorial Prentice Hall
- M. Morris Mano
“Diseño Digital”, cap. 6
Editorial Prentice Hall



INTRODUCCIÓN

- Los elementos de memoria básicos se llaman biestables, por que pueden estar en dos posibles estados: con la salida a '0' o a '1'.
- Según las entradas de datos de que disponen podemos establecer varios tipos de biestables:
 - S-R: entradas de puesta a 1 (*S, set*) y puesta a 0 (*R, reset*)
 - J-K: entradas de puesta a 1 (*J, set*) y puesta a 0 (*K, reset*)
 - D: entrada de datos (*D*)
 - T: entrada de inversión o basculamiento (*toggle*)
- Los biestables pueden ser asíncronos o síncronos:
 - Asíncronos (*latch*): cuando cambia cualquiera de las entradas puede cambiar la salida.
 - Síncronos: la salida puede cambiar sólo cuando la señal de sincronismo lo permite.



INTRODUCCIÓN

- Además, dentro de los biestables síncronos se puede diferenciar entre:
 - Síncronos por nivel (*gated latch*): la salida puede cambiar cuando la señal de sincronismo está en un determinado nivel (alto o bajo).
 - Síncronos por flanco (*low/high edge-triggered flip-flop*): la salida puede cambiar cuando la señal de sincronismo pasa de un nivel a otro.
 - Cuando pasa de nivel bajo a alto => síncrono por flanco de subida.
 - Cuando pasa de nivel alto a bajo => síncrono por flanco de bajada.
- Los más utilizados son los **biestables síncronos por flanco**, y reciben el nombre de ***flip-flops***.
- Normalmente los biestables síncronos cuentan con entradas asíncronas que se utilizan para forzar un valor determinado en los mismos al margen del reloj (prevalecen sobre él).
 - Puesta a 0 asíncrona (*clear, reset*)
 - Puesta a 1 asíncrona (*preset, set*)



INTRODUCCIÓN

- Tabla de excitación de un biestable:
 - Muestra las entradas que hay que introducir en un biestable para gobernar sus transiciones entre estados.

Estado actual	Estado siguiente	Entradas			
		X0	X1	...	Xn
Si	Sj	V0	V1	...	Vn
.	.			.	
.	.			.	
.	.			.	



ÍNDICE


- Bibliografía
- Introducción
- **Biestables asíncronos**
- Biestables síncronos por nivel
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL




BIESTABLES ASÍNCRONOS

- El elemento de memoria más sencillo es el *latch* SR que tiene dos puertas NOR o NAND de dos entradas conectadas entre sí.
 - Es un biestable con un estado de *Set* (puesta a 1) y otro de *Reset* (puesta a 0).

Latch SR NOR Asíncrono:

 


S	R	Q	$Q (next)$	$Q' (next)$	
0	0	0	0	1	(hold)
0	0	1	1	0	(hold)
0	1	X	0	1	(reset)
1	0	X	1	0	(set)
1	1	X	0	0	(?)

 




BIESTABLES ASÍNCRONOS

- **Latch SR NAND Asíncrono:**

 

S	R	Q	$Q (next)$	$Q' (next)$	
0	0	X	1	1	(?)
0	1	X	1	0	(set)
1	0	X	0	1	(reset)
1	1	0	0	1	(hold)
1	1	1	1	0	(hold)

 El *latch* SR NAND opera con señales activas bajas





ÍNDICE



- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- **Biestables síncronos por nivel**
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL



BIESTABLES SÍNCRONOS POR NIVEL


Latch SR NOR síncrono por nivel (*gated latch*): añadiendo unas puertas AND y una señal de sincronismo C, se puede convertir el *latch* SR NOR asíncrono en uno síncrono por nivel.

C	S	R	Q	Q (next)	
0	X	X	0	0	(inactive)
0	X	X	1	1	(inactive)
1	0	0	0	0	(hold)
1	0	0	1	1	(hold)
1	0	1	X	0	(reset)
1	1	0	X	1	(set)
1	1	1	X	NA	(?)

  


BIESTABLES SÍNCRONOS POR NIVEL

 Latch D síncrono (*gated latch*): añadiendo un inversor para que la entrada R y la entrada S nunca tengan el mismo valor se elimina el estado prohibido, y se obtiene un **biestable D**.



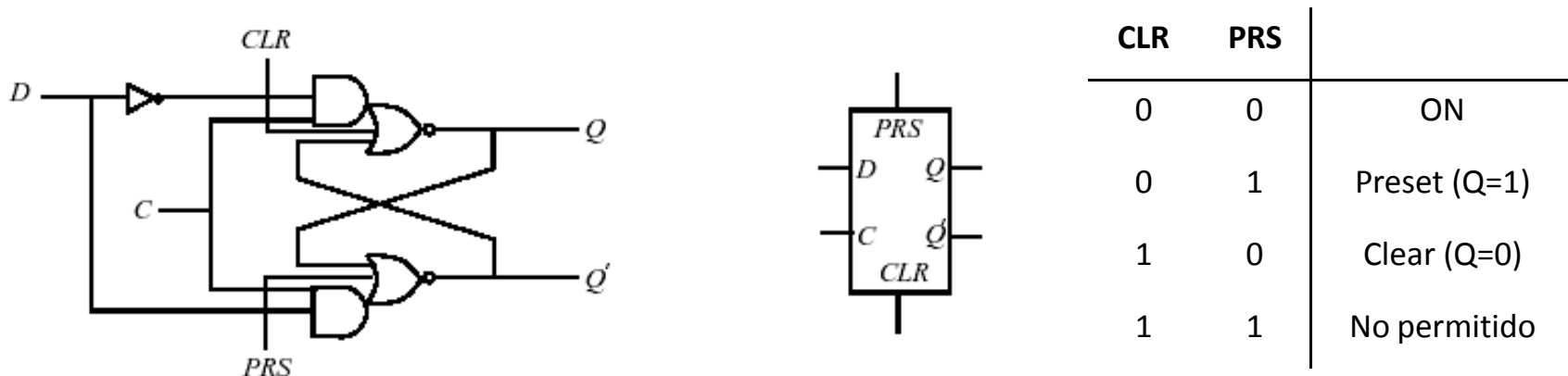Latch D síncrono (*gated latch*) con Clear y Preset asíncronos: se pueden añadir entradas de *clear* y *preset* asíncronas conectándolas directamente al *latch* SR interno.





BIESTABLES SÍNCRONOS POR NIVEL

Comportamiento indeseado de los biestables disparados por nivel:

Desplazamiento de un valor alto $X=1$ por 3 *latches*.


Comportamiento deseado: 100, 010, 001(/2)

Comportamiento obtenido: 111, 000, 000

Se debe a que los *latches* son transparentes y cuando $C=H$ los cambios en D se propagan

Solución:

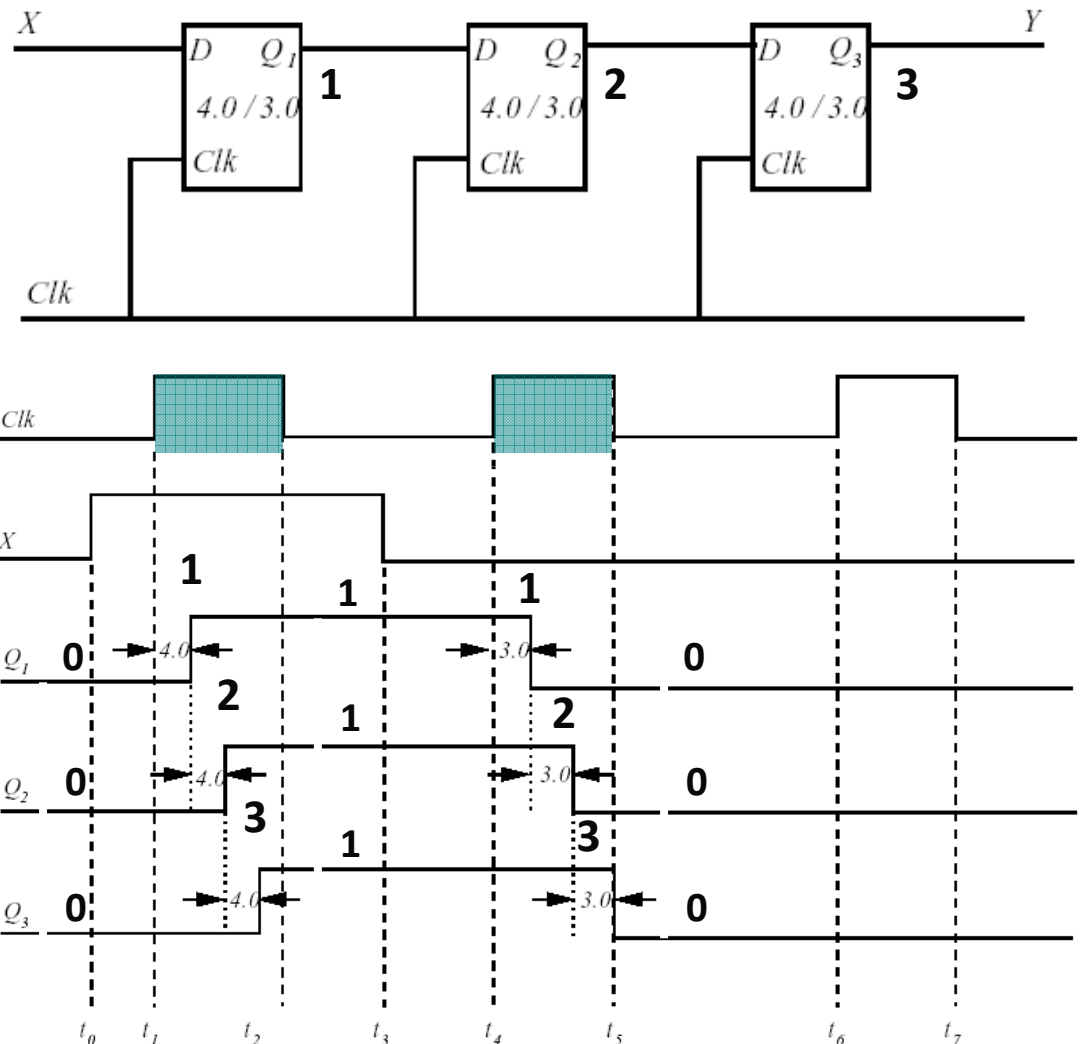Flip-flop master-slave o disparado por flanco






ÍNDICE

- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- Biestables síncronos por nivel
- **Biestables síncronos por flanco**
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL




BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO

 Flip-flop D master-slave: utilizando dos biestables síncronos por nivel se puede construir un biestable síncrono por flanco.



Con Clk=0 el primer D captura y el segundo D no cambia
Con Clk=1 al revés

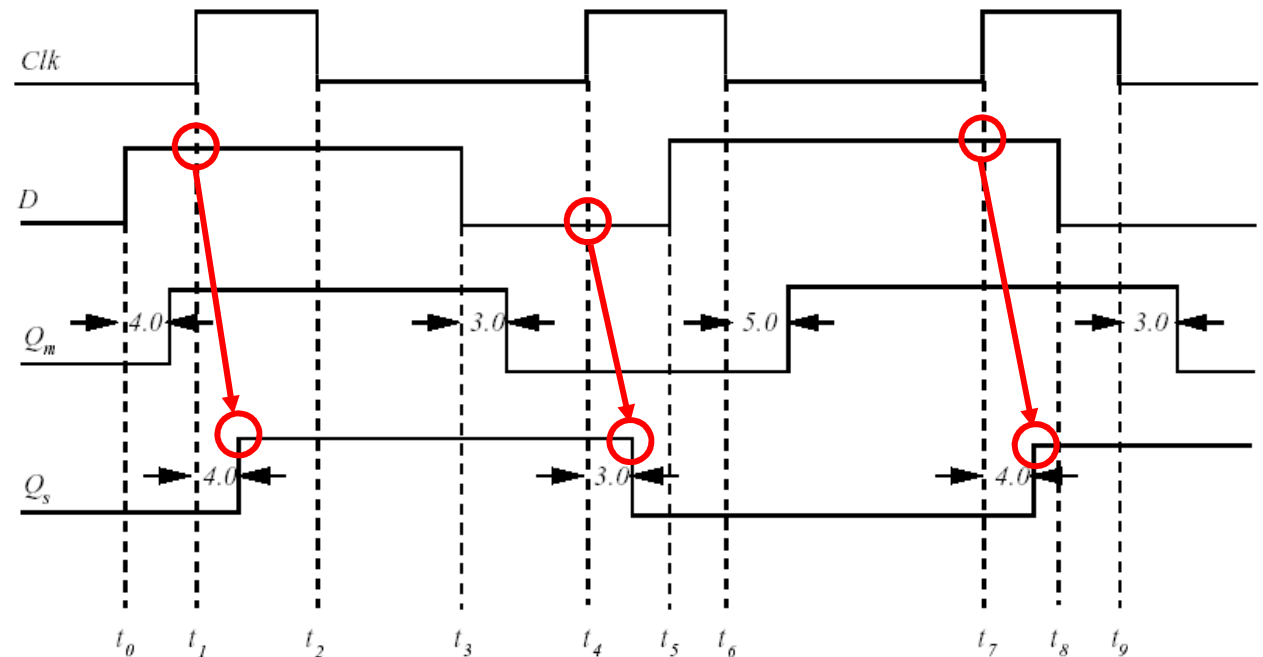Este modo de operación implica que **se captura D en el flanco de subida del reloj Clk**






BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO



Comportamiento deseado de los biestables disparados por flanco:

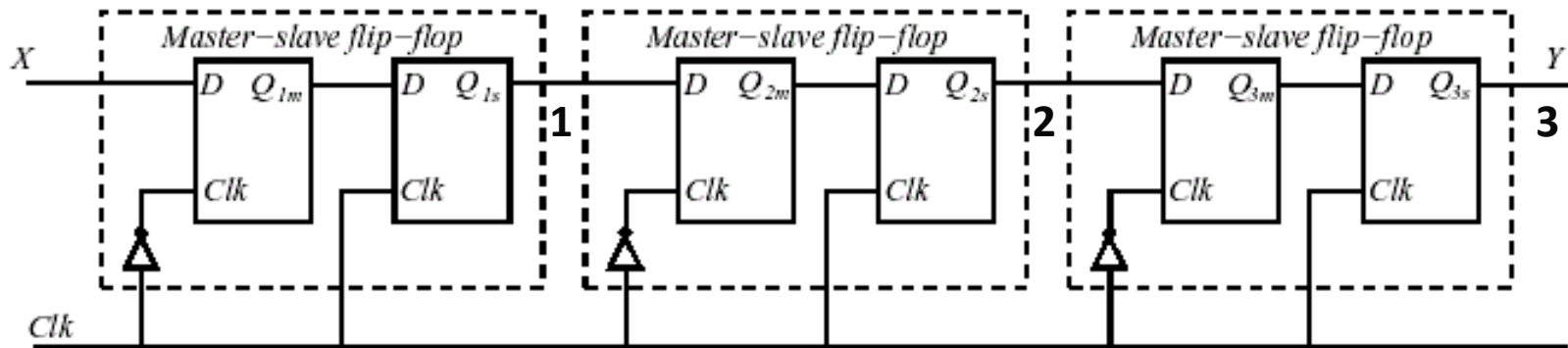Desplazamiento de un valor alto $X=1$ por 3 biestables *master-slave*.
Comportamiento deseado: 100, 010, 001(/2)





BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO

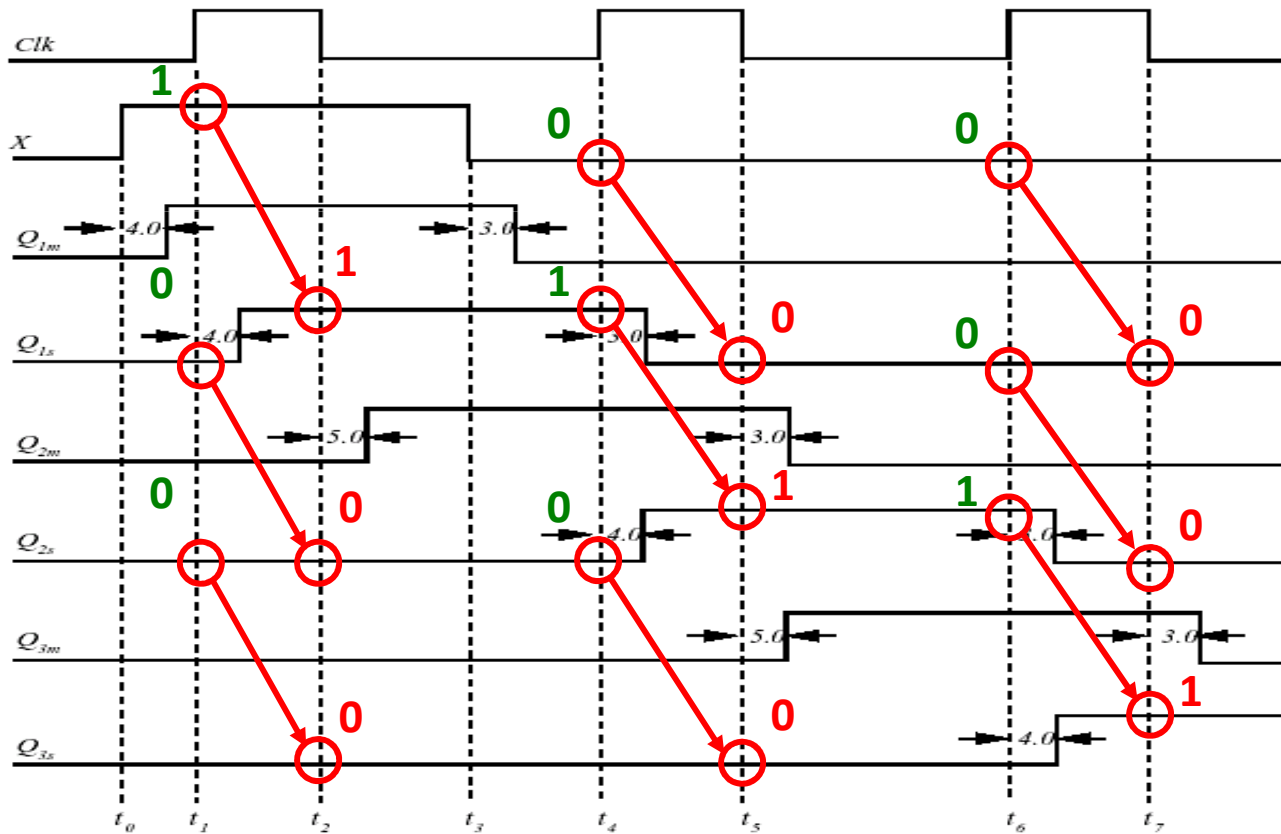 

100, 010, 001


Desplazamiento
correcto



BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO



Flip-flop D disparado por flanco de subida del reloj:

 Consiste en añadir al *latch* convencional dos *latches* que aseguren que en S y en R nunca se da la condición prohibida.





BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO

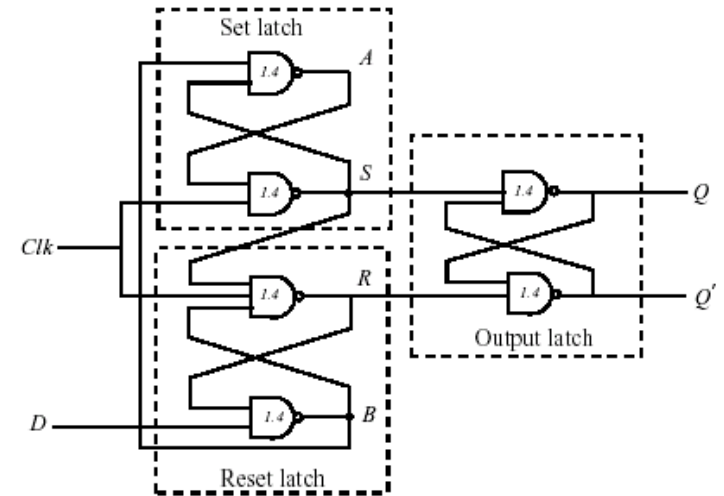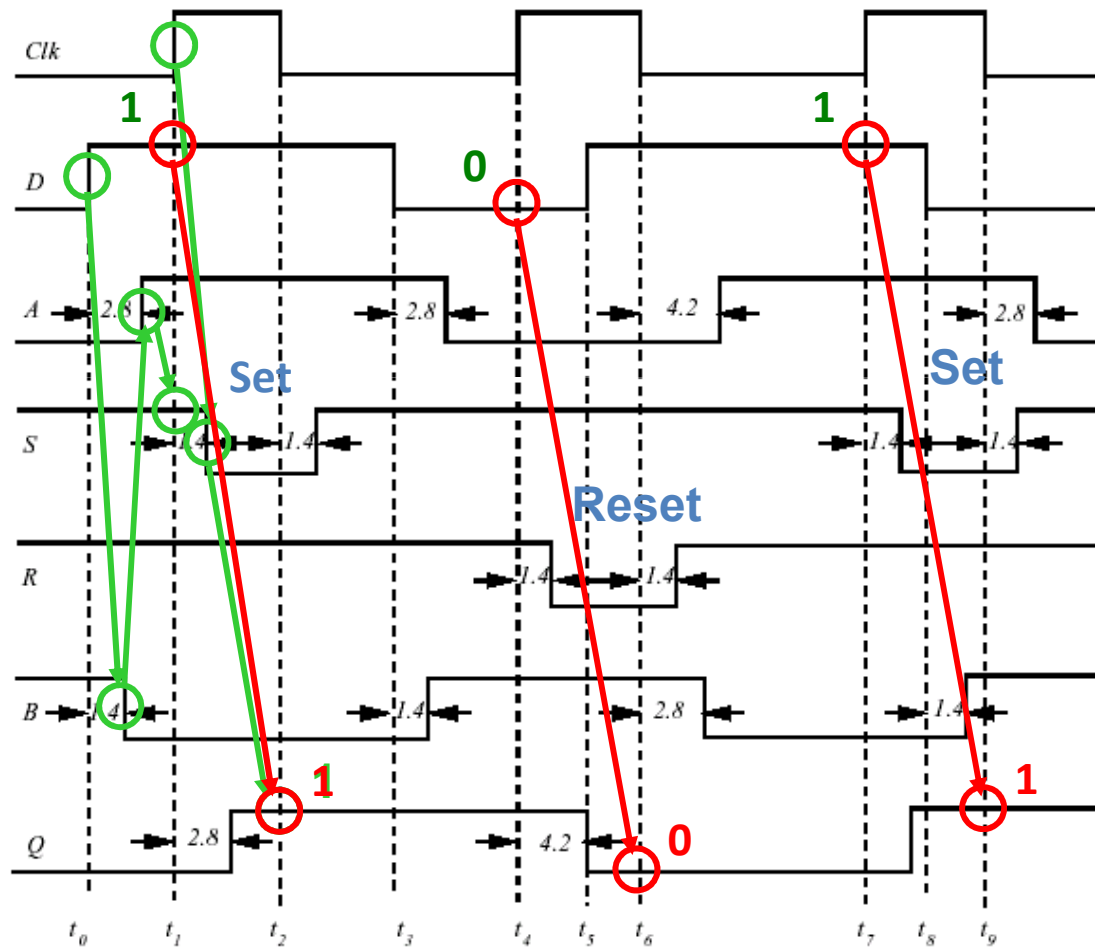




Este modo de operación implica que **se captura D en el flanco de subida del reloj Clk**



BIESTABLES SÍNCRONOS POR FLANCO

Flip-flop D disparado por flanco de subida del reloj con *Clear* y *Preset*:

  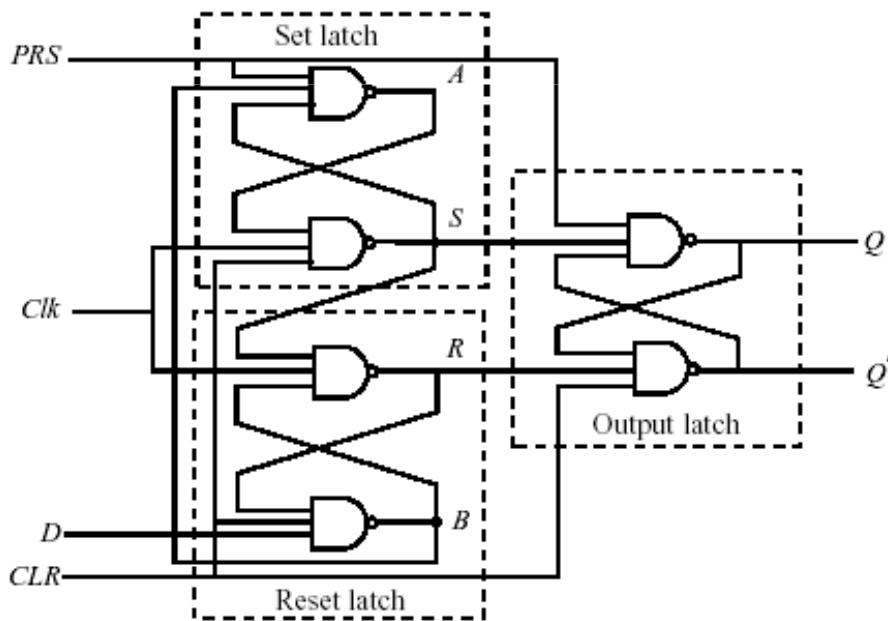El *Flip-flop* D base + 2 entradas adicionales CLR y PRS en las NAND del *latch* de salida




CLR	PRS	
0	0	No permitido
0	1	Clear (Q=0)
1	0	Preset (Q=1)
1	1	ON



PARÁMETROS DE LOS BIESTABLES

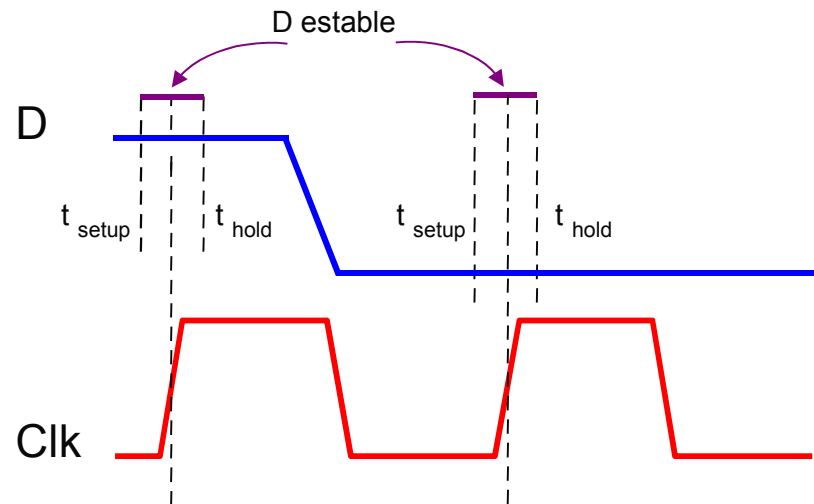
- Para que un *flip-flop* funcione correctamente, hay que respetar dos tiempos:
 - Tiempo de preestabilización (*setup time*): tiempo previo al flanco activo en el que las entradas deben permanecer estables.
 - Tiempo de mantenimiento (*hold time*): tiempo posterior al flanco activo en el que las entradas deben permanecer estables.



- Si no se respetan estos tiempos: metaestabilidad.
 - El *flip-flop* puede tomar un valor que ni es 1 ni es 0.
 - El *flip-flop* se recupera solo, pero no se sabe cuánto tiempo tarda en hacerlo. 21

PARÁMETROS DE LOS BIESTABLES

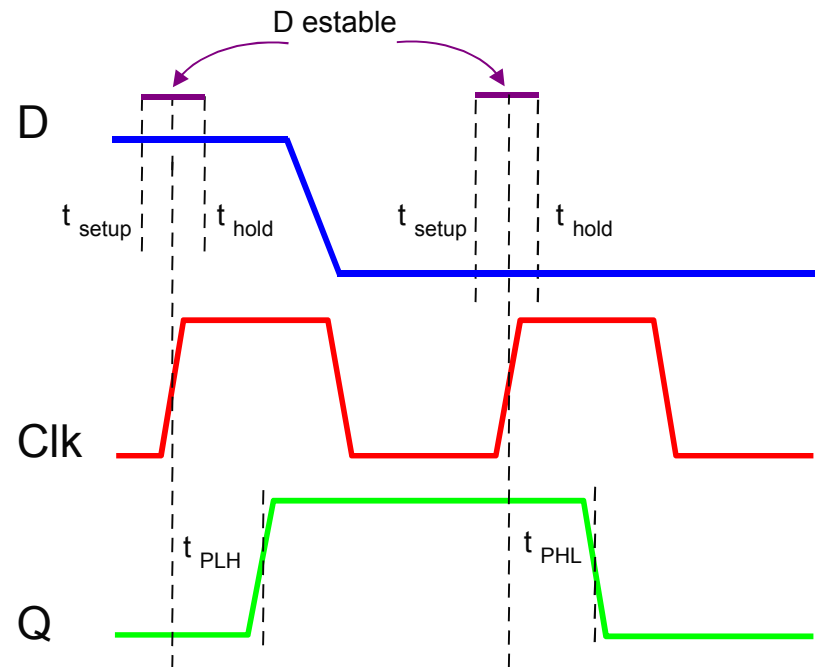
- Otro tiempo importante es el retardo de propagación (*propagation delay*):
 - Es el tiempo transcurrido desde el flanco hasta que la salida del biestable presenta el nuevo estado.
 - El tiempo de cambio de valor alto a bajo (t_{PHL}) y el de bajo a alto (t_{PLH}) no tienen por qué ser iguales.
 - El retardo de propagación es siempre mayor que el tiempo de mantenimiento.





FLIP-FLOP SR

Flip-flop name	Flip-flop symbol	Characteristic table	Characteristic equation	Excitation table																																			
SR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>S</th> <th>R</th> <th>Q (next)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>NA</td> </tr> </tbody> </table>	S	R	Q (next)	0	0	Q	0	1	0	1	0	1	1	1	NA	$Q (next) = S + R'Q$ $SR = 0$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>Q(next)</th> <th>S</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Q	Q(next)	S	R	0	0	0	X	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	X	0
S	R	Q (next)																																					
0	0	Q																																					
0	1	0																																					
1	0	1																																					
1	1	NA																																					
Q	Q(next)	S	R																																				
0	0	0	X																																				
0	1	1	0																																				
1	0	0	1																																				
1	1	X	0																																				

 



FLIP-FLOP SR: MODELO VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity flipflopSR is
  port(clk, rst, S, R: in std_logic;
        Q: out std_logic);
end flipflopSR;

architecture funcional of flipflopSR is
begin
  process(clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
      Q <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      if S = '1' then
        Q <= '1';
      elsif R = '1' then
        Q <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
end funcional;
```




FLIP-FLOP JK

Flip-flop name	Flip-flop symbol	Characteristic table	Characteristic equation	Excitation table																																			
JK		<table border="1"> <thead> <tr> <th>J</th> <th>K</th> <th>Q (next)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Q'</td> </tr> </tbody> </table>	J	K	Q (next)	0	0	Q	0	1	0	1	0	1	1	1	Q'	$Q (next) = JQ' + K'Q$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>Q(next)</th> <th>J</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>X</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Q	Q(next)	J	K	0	0	0	X	0	1	1	X	1	0	X	1	1	1	X	0
J	K	Q (next)																																					
0	0	Q																																					
0	1	0																																					
1	0	1																																					
1	1	Q'																																					
Q	Q(next)	J	K																																				
0	0	0	X																																				
0	1	1	X																																				
1	0	X	1																																				
1	1	X	0																																				

 



FLIP-FLOP JK: MODELO VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity flipflopJK is
  port (clk, rst, J, K: in std_logic;
        Q: out std_logic);
end flipflopJK;
```

```
architecture funcional of flipflopJK is
  signal JK: std_logic_vector(1 downto 0);
  signal Q_aux: std_logic;
begin
  JK <= J&K;
  process (clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
      Q_aux <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      case JK is
        when "00" => Q_aux <= Q_aux;
        when "01" => Q_aux <= '0';
        when "10" => Q_aux <= '1';
        when others => Q_aux <= not Q_aux;
      end case;
    end if;
  end process;
  Q <= Q_aux;
end funcional;
```



FLIP-FLOP D

Flip-flop name	Flip-flop symbol	Characteristic table	Characteristic equation	Excitation table																					
D		<table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>Q (next)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	D	Q (next)	0	0	1	1	$Q (next) = D$	<table border="1"><thead><tr><th>Q</th><th>Q(next)</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Q	Q(next)	D	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
D	Q (next)																								
0	0																								
1	1																								
Q	Q(next)	D																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	0																							
1	1	1																							

 



FLIP-FLOP D: MODELO VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity flipflopD is
  port(clk, rst, D: in std_logic;
        Q: out std_logic);
end flipflopD;

architecture funcional of flipflopD is
begin
  process(clk,rst)
  begin
    if rst = '1' then
      Q <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end funcional;
```



FLIP-FLOP T

Flip-flop name	Flip-flop symbol	Characteristic table	Characteristic equation	Excitation table																					
T		<table border="1"><thead><tr><th>T</th><th>Q (next)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Q</td></tr><tr><td>1</td><td>Q'</td></tr></tbody></table>	T	Q (next)	0	Q	1	Q'	$Q (next) = TQ' + T'Q$	<table border="1"><thead><tr><th>Q</th><th>Q(next)</th><th>T</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Q	Q(next)	T	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
T	Q (next)																								
0	Q																								
1	Q'																								
Q	Q(next)	T																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							

 



FLIP-FLOP T: MODELO VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity flipflopT is
  port(clk, rst, T: in std_logic;
        Q: out std_logic);
end flipflopT;

architecture funcional of flipflopT is
  signal Q_aux: std_logic;
begin
  process(clk,rst)
  begin
    if rst = '1' then
      Q_aux <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      if T = '1' then
        Q_aux <= not Q_aux;
      end if;
    end if;
  end process;
  Q <= Q_aux;
end funcional;
```




ÍNDICE

- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- Biestables síncronos por nivel
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- **Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops***
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL



SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*

- Hemos visto ya la síntesis de máquinas secuenciales utilizando *flip-flops* de tipo D.
- Revisaremos la síntesis, pero empleando ahora *flip-flops* de otras clases.
- La dificultad estriba en la síntesis de la función de transición.
 - Con *flip-flops* D basta con conocer el estado próximo, y suministrar a la entrada D el valor del estado buscado.
 - Con otros *flip-flops* hay que conocer el estado actual y el próximo, y en función de ambos establecer el valor de las entradas.
 - En los *flip-flops* SR y JK será preciso calcular dos funciones por cada variable de estado.
- Usaremos el mismo ejemplo que en el tema anterior.
 - Materializaremos únicamente máquinas de Mealy.

 



SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*

Diagrama de estados

 


Tabla de estados y salidas

Estado actual	Entrada actual	
	A	b
S ₀	S ₁ /p	S ₀ /p
S ₁	S ₁ /p	S ₂ /p
S ₂	S ₁ /p	S ₀ /q

Estado siguiente / Salida

Codificación binaria

Entrada		Salida		Estado		
X(t)	X ₀	Z(t)	Z ₀	S(t)	Q ₁	Q ₀
a	0	p	0	S ₀	0	0
b	1	q	1	S ₁	0	1
				S ₂	1	0




Tabla de estados y salidas

S(t)		X ₀	
Q ₁	Q ₀	0	1
0	0	01/0	00/0
0	1	01/0	10/0
1	0	01/0	00/1



SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*: JK

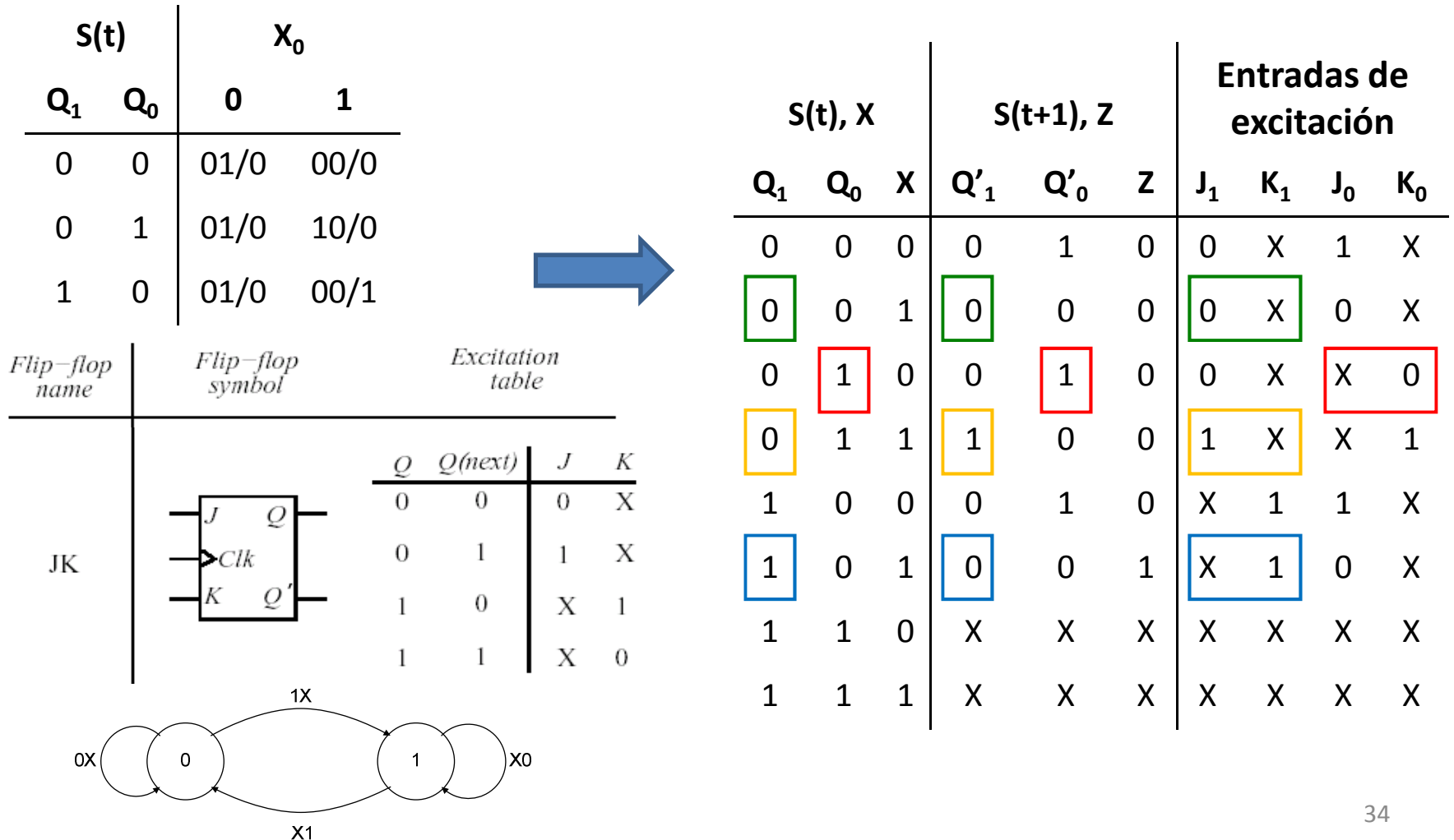- Si elegimos biestables JK, tenemos que crear una nueva tabla de excitación y salida.





SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*: JK

- Es preciso materializar J_1 , K_1 , J_0 , K_0 y Z .

S(t), X			S(t+1), Z			Entradas de excitación			
Q_1	Q_0	X	Q'_1	Q'_0	Z	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	1	0	0	X	1	X
0	0	1	0	0	0	0	X	0	X
0	1	0	0	1	0	0	X	X	0
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1
1	0	0	0	1	0	X	1	1	X
1	0	1	0	0	1	X	1	0	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X



Función de transición

$$J_1(Q_1, Q_0, X_0) = X_0 \cdot Q_0$$

$$K_1(Q_1, Q_0, X_0) = 1$$

$$J_0(Q_1, Q_0, X_0) = \overline{X_0}$$


$$K_0(Q_1, Q_0, X_0) = X_0$$

Función de salida

$$Z_0(Q_1, Q_0, X_0) = X_0 \cdot Q_1$$



SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*: JK

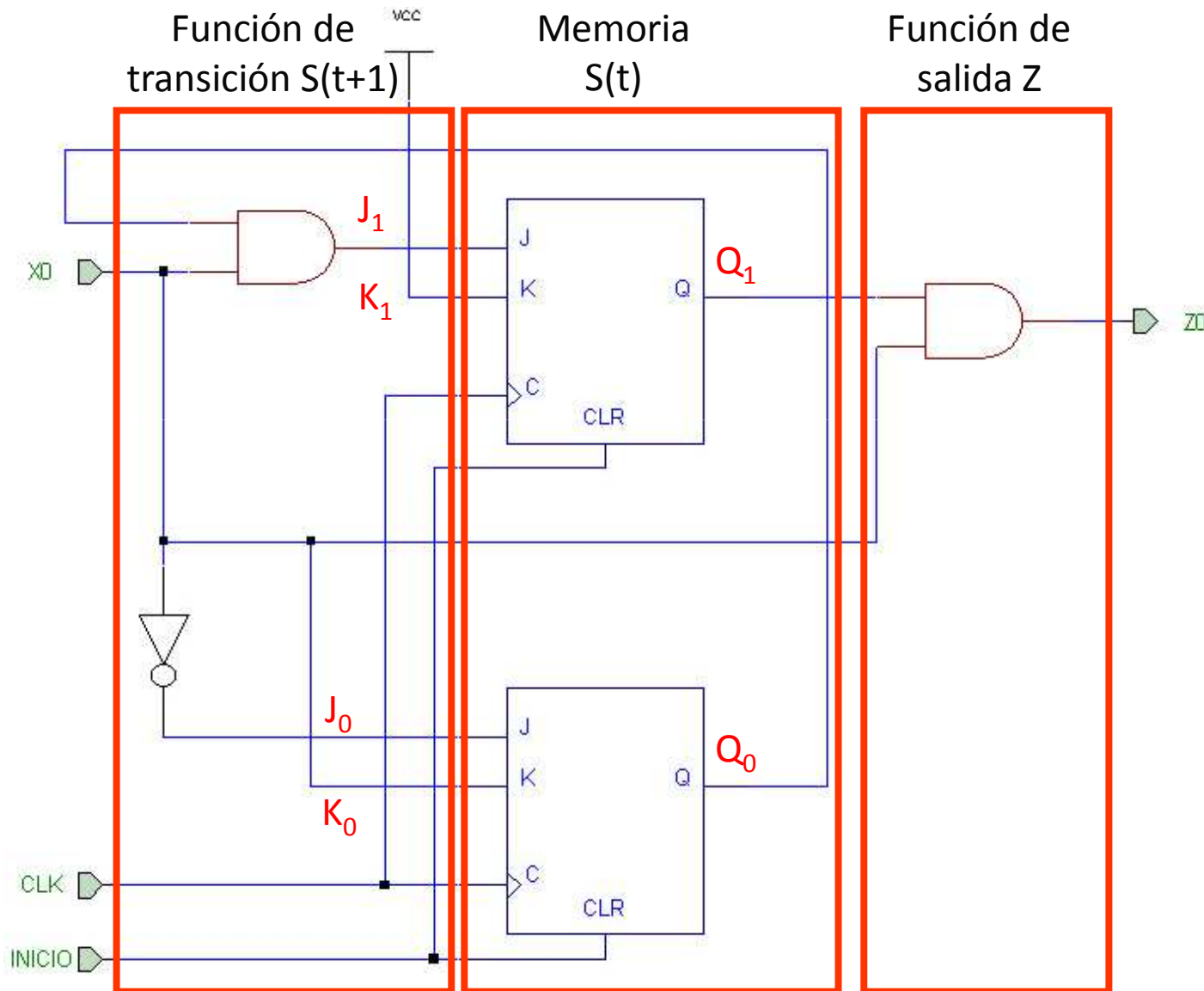



SÍNTESIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*: SR


- Si elegimos biestables SR, la tabla de excitación y salida cambia.

S(t)		X ₀	
Q ₁	Q ₀	0	1
0	0	01/0	00/0
0	1	01/0	10/0
1	0	01/0	00/1



S(t), X			S(t+1), Z			Entradas de excitación			
Q ₁	Q ₀	X	Q' ₁	Q' ₀	Z	S ₁	R ₁	S ₀	R ₀
0	0	0	0	1	0	0	X	1	0
0	0	1	0	0	0	0	X	0	X
0	1	0	0	1	0	0	X	X	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Flip-flop name	Flip-flop symbol	Excitation table			
		Q	Q(next)	S	R
SR		0	0	0	X
		0	1	1	0
		1	0	0	1
		1	1	X	0

 

- Sería preciso materializar S₁, R₁, S₀, R₀ y Z.




ÍNDICE

- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- Biestables síncronos por nivel
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- **Análisis de máquinas de estados con *flip-flops***
- Descripción de máquinas de estados en VHDL



ANÁLISIS DE FSM CON *FLIP-FLOPS*

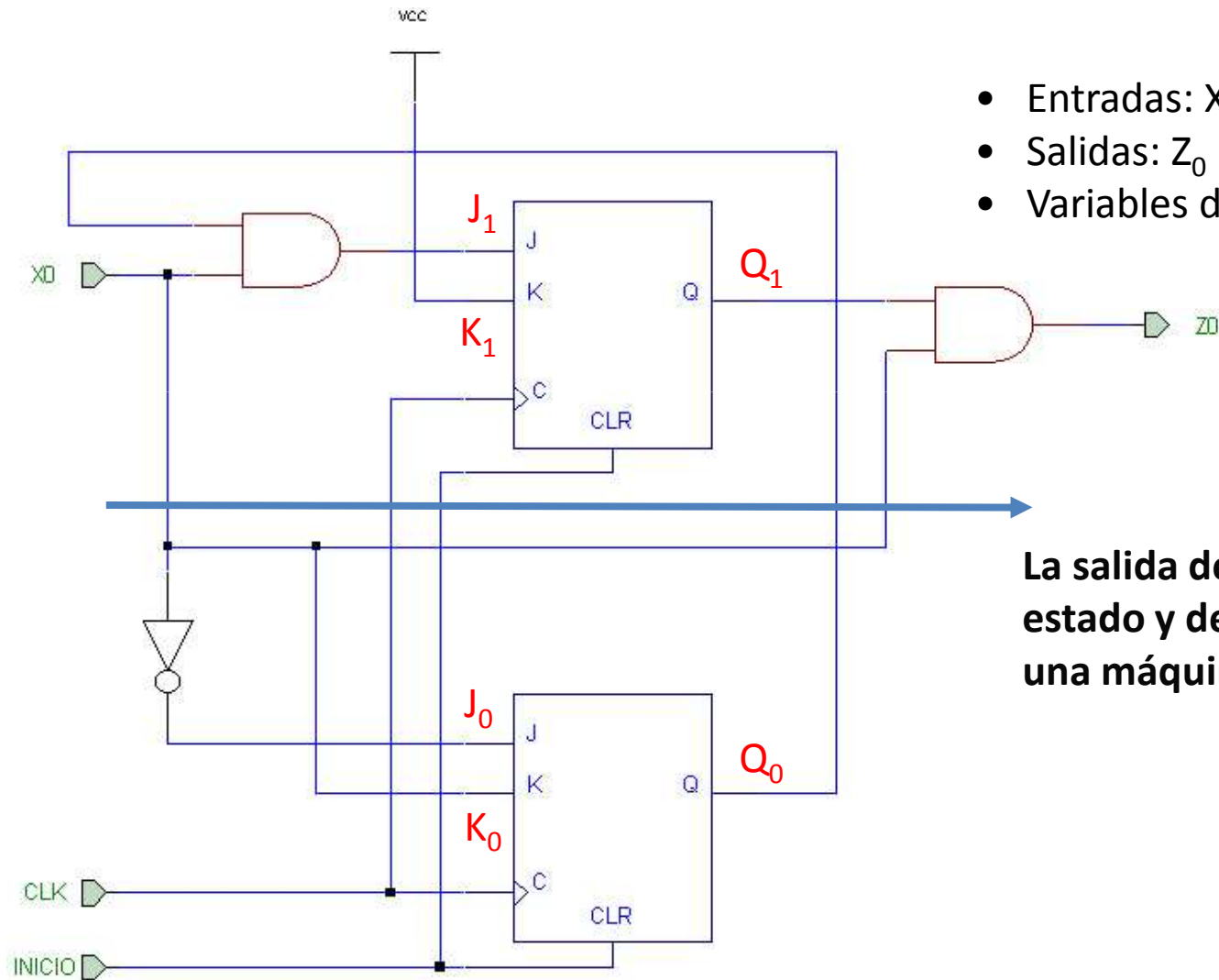- Lo que cambia es la generación de la tabla de excitación y salida.



- Entradas: $X_0 \in \{0,1\}$
- Salidas: $Z_0 \in \{0,1\}$
- Variables de estado: 2 $\{Q_1, Q_0\}$

La salida depende del estado y de la entrada: es una máquina de Mealy.



ANÁLISIS DE FSM: ECUACIONES Y TABLAS - MEALY

Función de transición

$$J_1(Q_1, Q_0, X_0) = X_0 \cdot Q_0$$

$$K_1(Q_1, Q_0, X_0) = 1$$

$$J_0(Q_1, Q_0, X_0) = \overline{X_0}$$

$$K_0(Q_1, Q_0, X_0) = X_0$$

Función de salida

$$Z_0(Q_1, Q_0, X_0) = X_0 \cdot Q_1$$



La salida depende del estado y de la entrada: es una máquina de Mealy.

S(t), X			Entradas de excitación				S(t+1), Z		
Q ₁	Q ₀	X	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀	Q' ₁	Q' ₀	Z
0	0	0	0	X	1	X	0	1	0
0	0	1	0	X	0	X	0	0	0
0	1	0	0	X	X	0	0	1	0
0	1	1	1	X	X	1	1	0	0
1	0	0	X	1	1	X	0	1	0
1	0	1	X	1	0	X	0	0	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X



S(t)		X ₀	
Q ₁	Q ₀	0	1
0	0	01/0	00/0
0	1	01/0	10/0
1	0	01/0	00/1
1	1	01/0	00/1



ANÁLISIS DE FSM: DECODIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN FORMAL - MEALY

- Asignamos nombres y valores a las entradas, los estados y la salida.


S(t)		X ₀	
Q ₁	Q ₀	0	1
0	0	01/0	00/0
0	1	01/0	10/0
1	0	01/0	00/1
1	1	01/0	00/1

Entrada	
X ₀	X(t)
0	a
1	b

Salida	
Z ₀	Z(t)
0	p
1	q

Estado		
Q ₁	Q ₀	S(t)
0	0	S ₀
0	1	S ₁
1	0	S ₂
1	1	S ₃

Estado actual	Entrada actual	
	a	b
S ₀	S ₁ /p	S ₀ /p
S ₁	S ₁ /p	S ₂ /p
S ₂	S ₁ /p	S ₀ /q
S ₃	S ₁ /p	S ₀ /q

 




ÍNDICE

- Bibliografía
- Introducción
- Biestables asíncronos
- Biestables síncronos por nivel
- Biestables síncronos por flanco
 - *Flip-flop SR*
 - *Flip-flop JK*
 - *Flip-flop D*
 - *Flip-flop T*
- Síntesis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Análisis de máquinas de estados con *flip-flops*
- Descripción de máquinas de estados en VHDL



DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADOS EN VHDL

- Las máquinas de estados se pueden describir fácilmente en VHDL de forma funcional.
- Se describen utilizando 2 procesos, uno que modela el cálculo del estado siguiente y de la salida, y otro proceso que modela la actualización del estado.
- Se puede crear un tipo de datos enumerado para los estados, o se puede utilizar un vector de bits.
- Vamos a ver un ejemplo con la siguiente máquina de estados:

 



DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADOS EN VHDL

- Ejemplo: entidad y proceso que modela el estado futuro y la salida.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fsm_funcional is
    port (clk, rst, x: in std_logic;
          z: out std_logic);
end fsm_funcional;
```

```
architecture funcional of fsm_funcional is
    type estados is (S0, S1, S2);
    signal ns, ps: estados; --next state y present state
begin
    --proximo estado y salida
    process (x, ps)
    begin
        case ps is
            when S0 => if x = '0' then ns <= S1; z <= '0';
                       else ns <= S0; z <= '0';
                       end if;
            when S1 => if x = '0' then ns <= S1; z <= '0';
                       else ns <= S2; z <= '0';
                       end if;
            when S2 => if x = '0' then ns <= S1; z <= '0';
                       else ns <= S0; z <= '1';
                       end if;

            end case;
        end process;
```



DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADOS EN VHDL

- Ejemplo (continuación): proceso que modela la actualización del estado.

```
--actualización del estado
  process (clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
      ps <= S0;
    elsif rising_edge(clk) then
      ps <= ns;
    end if;
  end process;

end funcional;
```



DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADOS EN VHDL

- Ejemplo (continuación): test-bench.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity test_fsm_funcional is
end test_fsm_funcional;

architecture test of test_fsm_funcional is
signal clk: std_logic := '0';
signal rst,x,z: std_logic;
begin
  clk <= not clk after 5 ns;
  rst <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 20 ns;
  x <= '1', '0' after 30 ns, '1' after 60 ns, '0' after 70 ns, '1' after 80 ns;
  inst: entity work.fsm_funcional port map(clk,rst,x,z);
end test;
```



DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADOS EN VHDL

- Ejemplo (continuación): resultado de la simulación.

