
PEQUEÑA SEÑAL DEL MOS

El transistor MOS se modela en pequeña señal con una fuente de corriente controlada por voltaje sin incluir efecto Early ni efecto Body. Recuerde que los diodos en conducción se modelan en 2ª aproximación por una fuente de tensión, y en 3ª aproximación con una fuente de tensión y una resistencia.

Para el circuito de la figura basado en un diodo zener, un diodo y un transistor NMOS:

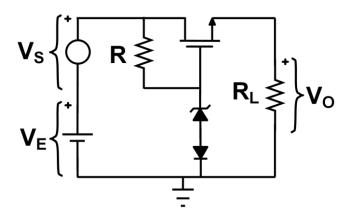- a) Demostrar que, asumiendo la segunda aproximación para el diodo, la señal de salida V_0 no depende de la variación de la tensión de entrada V_E , o lo que es lo mismo para pequeña señal $V_0/V_S=0$
- b) Demostrar que, asumiendo la tercera aproximación para el diodo, la señal de salida V_{O} sí depende de la variación de la tensión de entrada V_{E} . Calcular $V_{\text{O}}/V_{\text{S}}$



Datos:

 $R = 0.5 \text{ k}\Omega$; $R_L = 2 \text{ k}\Omega$; $V_E = 30 \text{ V}$

Transistor NMOS: $K = 20 \mu A/V^2$; W/L = 50; $V_{TH} = 1 V$

Diodo: $V_v = 0.7 \text{ V}$; $r_d = 50 \Omega$

Diodo Zener: V_{γ} = 0,8 V; r_{d} = 50 Ω ; $|V_{Z}|$ = 15 V; r_{z} = 10 Ω