



## TEMA 3

# Diseño de sistemas analógicos

Diseño de Circuitos y Sistemas  
Electrónicos  
Ing. Telecomunicación



## Sumario

- Introducción
- Diseño de amplificadores operacionales
  - ✓ Repaso de conceptos básicos
  - ✓ Amplificadores de transconductancia (OTA) CMOS
  - ✓ OTA CMOS Miller
  - ✓ Asimetría, CMRR y PSSR
- Diseño de circuitos con capacidades conmutadas
  - ✓ Conceptos básicos
  - ✓ Análisis
  - ✓ Diseño de filtros con capacidades conmutadas
- Estructuras analógicas programables

## Introducción

- Revolución tecnológica en los últimos 30 años causada por las demandas del mercado y las propias necesidades tecnológicas.
- Competencia entre implementaciones analógicas y digitales:
  - ✓ enorme desarrollo de microprocesadores y DPSs
  - ✓ necesidad de interfaces analógicas con el mundo real
- Existe una tendencia creciente hacia la integración de circuitos mixtos: entornos digitales y analógicos en el mismo chip.
- Los avances en las técnicas VLSI analógicas y digitales han cambiado la forma de particionamiento de los sistemas.

## Introducción

- En los 60 y 70, la mayor parte del diseño analógico se realizaba en tecnologías bipolares o híbridas.
- En esa época, el uso del amplificador operacional se popularizó, para pasar a ser un componente básico más en los años siguientes.
- En los 80 se desarrolló enormemente la tecnología MOS, especialmente CMOS, con el auge de los sistemas digitales.
- En los 90 se desarrolló la tecnología BiCMOS que, aunque más costosa, permite usar transistores de ambos tipos en un mismo chip.

## Introducción

- Las aplicaciones comerciales promueven el uso de plataformas mixtas:
  - ✓ comunicaciones, dispositivos multimedia, etc.
  - ✓ portabilidad: alimentación por baterías, bajo consumo
- Los circuitos mixtos analógico-digitales permiten en un solo chip:
  - ✓ incluir sistemas completos (paradigma SoC: *System-on-Chip*)
  - ✓ utilizar las características de bajo consumo y gran integración de la tecnología CMOS digital para crear sistemas de gran complejidad
  - ✓ el uso de BiCMOS permite incluir en un único chip interfaces analógicas, lógica digital bipolar de gran velocidad y lógica digital CMOS de bajo consumo y gran volumen

## Diseño de amplificadores operacionales

- El amplificador operacional es uno de los bloques más versátiles y usados en aplicaciones lineales:
  - ✓ bajo coste y elevadas prestaciones
  - ✓ multitud de opciones, encapsulados, etc.
- El amplificador operacional es un amplificador diferencial con:
  - ✓ ganancia en tensión elevadísima
  - ✓ impedancia de entrada muy alta
  - ✓ impedancia de salida muy baja
- La realimentación permite obtener precisión en la ganancia y control del ancho de banda:
  - ✓ es una necesidad en aplicaciones lineales


## Diseño de amplificadores operacionales

- El desarrollo de amplificadores operacionales CMOS, junto a las virtudes de la lógica CMOS, hacen de ésta una candidata ideal para circuitos mixtos.
- La necesidad de crear filtros integrados activos muy por encima de la banda de audio ha suscitado el interés en los amplificadores de transconductancia (OTA: *Operational Transconductance Amplifier*):
  - ✓ el OTA básico consiste en una fuente de corriente controlada por tensión con una determinada ganancia de transconductancia
- El núcleo del OTA es el amplificador diferencial, pero permite mantener el comportamiento ideal a frecuencias muy elevadas.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amp. operacional: conceptos básicos

- Modelo básico del amplificador operacional:




- ✓  $v_{OUT} = A_0(v^+ - v^-)$
  - ✓ opera como una fuente de tensión controlada por tensión
  - ✓ impedancia de entrada infinita
  - ✓ impedancia de salida nula
  - ✓  $v^+$ : entrada no inversora
  - ✓  $v^-$ : entrada inversora
- Respuesta diferencial, componentes comunes canceladas.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amp. operacional: conceptos básicos


- Modelo básico del amplificador operacional:



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amplificador de transconductancia


- El amplificador de transconductancia (OTA: *Operational Transconductance Amplifier*) traduce entradas de tensión a salidas en corriente:
  - ✓  $i_{OUT} = G_m(v^+ - v^-)$
  - ✓  $G_m$  (ganancia de transconductancia) suele poder ajustarse con una corriente de polarización  $I_B$
  - ✓ mucho más simples que los amplificadores operacionales estándar
  - ✓ pueden mantener un comportamiento ideal a altas frecuencias



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amplificador de transconductancia


- Modelo ideal:
  - ✓ impedancias de entrada y salida infinitas
  - ✓ normalmente dependencia lineal entre  $G_m$  e  $I_B$ :  $G_m(I_B) = \eta I_B$
  - ✓ dependencia lineal en inversión débil (MOS) o baja corriente (bipolar)
  - ✓  $I_B$  puede eliminarse del símbolo ideal, aunque esto no implica que desaparezca del circuito real
  - ✓  $I_B$  suele ser constante en aplicaciones lineales, pero una señal más general es muy útil para aplicaciones no lineales



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Amplificador de transconductancia


- Modelo ideal:

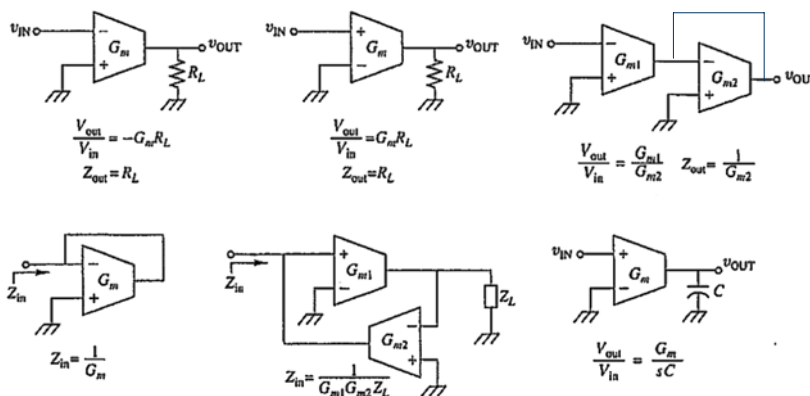

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amplificador de transconductancia


- Limitaciones por comportamiento no ideal:
  - ✓ no linealidad de  $G_m$
  - ✓ variabilidad de  $G_m$  con el proceso de fabricación y la temperatura
  - ✓ elementos parásitos que limitan el rango de frecuencias
- Modelo de OTA no ideal:



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Amplificador de transconductancia

- Dado que los circuitos de entrada del amplificador operacional y el OTA son muy similares, ruido, *offsets* DC y PSRR son muy parecidos para ambos bloques.
- El rango dinámico del OTA puede extenderse con configuraciones balanceadas:




Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## OTA CMOS Básico

➤ El OTA CMOS básico corresponde a la estructura siguiente:

- ✓ Etapa diferencial nMOS con carga activa
- ✓ T1 y T2 tienen la misma relación de aspecto  $(W/L)_1$
- ✓ T3 y T4 tienen la misma relación de aspecto  $(W/L)_4$
- ✓ Nivel de corriente dado por  $I_B$
- ✓ Sustratos conectados a las fuentes para evitar efecto *body*



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA CMOS Básico

➤ A bajas frecuencias, la transconductancia del OTA es:

$$G_m = g_{m1} = g_{m2} = \sqrt{2K'_n I_B \left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

donde  $K'_n$  es el parámetro de transconductancia de un nMOS.

➤ Asumiendo  $r_{o2} = r_{o4}$ , la resistencia de salida y la ganancia en tensión se pueden escribir como:

$$R_{OUT} = \frac{r_{o2}}{2} = \frac{V_{En} L_1}{I_B} \quad A_v = G_m R_{OUT} = V_{En} \sqrt{\frac{2K'_n W_1 L_1}{I_B}} = \frac{V_{En} L_1}{V_{GS1} - V_T}$$

donde  $V_{En}$  es la tensión Early.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación



## OTA CMOS Básico

- La resistencia entre el nodo 4 y tierra es:

$$R_{n4} = \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o1} \approx \frac{1}{g_{m3}} = \frac{1}{\sqrt{2K_p' I_B \left(\frac{W}{L}\right)_4}}$$

- Sólo los nodos 4 y 5 causan polos, pero el polo en el nodo 5 es el dominante por su mayor resistencia (incluso sin tener en cuenta  $C_L$ ):

$$f_d = \frac{1}{2\pi R_{OUT} (C_{n5} + C_L)} \quad C_{n5} = C_{GD4} + C_{DB4} + C_{GD2} + C_{DB2}$$

$$GBW = A_v f_d = \frac{g_{m1}}{2\pi (C_{n5} + C_L)}$$

## OTA CMOS Básico

- La expresión general de GBW:
  - ✓ está determinada por la  $g_m$  de los transistores de entrada y la capacidad dominante
  - ✓ con un único nodo de alta resistencia,  $C_L$  es la capacidad dominante
  - ✓ con dos nodos de alta resistencia, la capacidad Miller los conecta

- Para una  $C_L$  dada, GBW viene determinada por  $g_{m1}$ , que puede controlarse eligiendo:

- ✓ relación de aspecto e  $I_B$
- ✓  $V_{GS} - V_T$  e  $I_B$
- ✓ la elección depende del diseño

$$g_{m1} = \sqrt{2K_n' I_B \left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

## OTA CMOS Básico

- El polo no dominante se sitúa en:

$$f_{nd} = \frac{1}{2\pi R_{n4} C_{n4}} \quad C_{n4} = C_{GD1} + C_{DB1} + C_{DB3} + C_{GS3} + C_{GS4} + C_{GD4} + C_{GB3} + C_{GB4}$$

- ✓ sólo actúa sobre la mitad de la señal (nodo 4), con lo que su efecto es el mismo de un polo a esta frecuencia y un cero al doble de la misma
- ✓ con esto, el margen de fase es:  $PM = \pi/2 - \arctan \frac{GBW}{f_{nd}} + \arctan \frac{GBW}{2f_{nd}}$
- Como regla, se toma como mínimo para  $f_{nd}$  la propia GBW; si coinciden:


$$\frac{g_{m3}}{C_{n4}} = \frac{g_{m1}}{C_{n5} + C_L} \xrightarrow{K'_n \approx 2K'_p} \left(\frac{W}{L}\right)_4 \approx 2 \left(\frac{W}{L}\right)_1 \left(\frac{C_{n4}}{C_{n5} + C_L}\right)^2$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
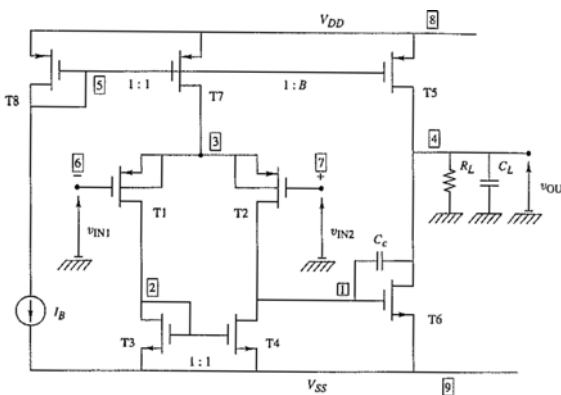
## OTA CMOS Miller

- El OTA Miller corresponde a la configuración siguiente:

- ✓ etapa diferencial pMOS con carga activa
- ✓ T5 y T6 forman un inversor CMOS, con capacidad de compensación  $C_c$
- ✓ esta capacidad actúa como la de Miller
- ✓ la configuración puede invertirse (nMOS por pMOS y viceversa)



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación


## OTA CMOS Miller

- Algunas consideraciones de diseño:
  - ✓ no existe diferencia en el análisis de la configuración anterior o la invertida
  - ✓ las fuentes de los transistores de entrada han de conectarse al sustrato, por lo que la configuración anterior es la adecuada para CMOS de pozo n
  - ✓ la configuración invertida es adecuada para CMOS de pozo p
  - ✓ T7 y T8 tienen el mismo tamaño, con lo que  $I_B$  fluye en la etapa diferencial
  - ✓ T5 es mucho más grande, con lo que la corriente en la etapa de salida es mucho mayor

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## OTA CMOS Miller

- Para el cálculo de la ganancia utilizamos el modelo de pequeña señal:



$$g_{o24} = g_{o2} + g_{o4}$$

$$G'_L = G_L + g_{o5} + g_{o6}$$

$$C'_L = C_L + C_{n4}$$

- La primera etapa es un OTA y su ganancia es:  $A_{v10} = \frac{g_{m1}}{g_{o24}}$
- La ganancia de la segunda etapa es:  $A_{v20} = \frac{g_{m6}}{G'_L}$

$$A_v = A_{v10} A_{v20} = \frac{g_{m1}}{g_{o24}} \frac{g_{m6}}{G'_L}$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA CMOS Miller

- Para la respuesta a alta frecuencia se puede omitir  $C_c$  en un primer análisis:
  - ✓ los nodos de entrada se suponen controlados por fuentes de baja resistencia
  - ✓ el nodo común 3 puede omitirse para la ganancia diferencial
  - ✓ los nodos 1, 2 y 4 determinan un sistema de tres polos, siendo la impedancia del nodo 1 la mas elevada y haciendo de éste el polo dominante:

$$f_{p1} = \frac{g_{o24}}{2\pi C_{n1}} \quad C_{n1} = C_{GD2} + C_{DB2} + C_{GD4} + C_{DB4} + C_{GS6}$$

- Aunque este polo es de relativa baja frecuencia (kHz), está muy por encima del polo dominante de los operacionales típicos.


## OTA CMOS Miller

- Los polos no dominantes corresponden a:

$$f_{p4} = \frac{G'_L}{2\pi(C_L + C_{n4})} \quad C_{n4} = C_{GD5} + C_{DB5} + C_{DB6}$$

$$f_{p2} = \frac{g_{m3}}{2\pi C_{n2}} \quad C_{n2} = C_{GS3} + C_{DB3} + C_{GS4} + C_{GD4} + C_{GD1} + C_{DB1}$$

 - ✓ la respuesta resultante produce un margen de fase muy pequeño, incluso negativo
- ✓ es necesario añadir  $C_c$  para corregir este efecto



## OTA CMOS Miller


- Incluyendo  $C_c$  tenemos un polo dominante y otro no dominante:

$$f_d \approx \frac{g_{o24}}{2\pi A_{v20} C_c}$$

$$f_{nd4} = \frac{g_{m6}}{2\pi C'_L} \frac{1 + \varepsilon_{GBW}}{1 + \frac{C_{n1}}{C_c} + \frac{C_{n1}}{C'_L}} \approx \frac{g_{m6}}{2\pi C'_L}$$

donde:
 
$$\varepsilon_{GBW} = \frac{G'_L}{g_{m6}} \left( 1 + \frac{C_{n1}}{C_c} \right) + \frac{g_{o24}}{g_{m6}} \left( 1 + \frac{C'_L}{C_c} \right)$$



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA CMOS Miller

- Incluyendo  $C_c$  tenemos un polo dominante y otro no dominante:

- ✓ el ancho de banda es:


$$BW \approx f_d = f_{-3dB}$$

- ✓ el producto ganancia ancho de banda es:

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_c} \frac{1}{1 + \varepsilon_{GBW}} \approx \frac{g_{m1}}{2\pi C_c}$$

- ✓ el margen de fase es:
 
$$PM = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{GBW}{f_{nd}}$$



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA CMOS Miller

- Para el análisis anterior ha de tenerse en cuenta que:
  - ✓ existe también un cero en  $f_z = \frac{g_{m6}}{2\pi C_c}$  que puede ignorarse
  - ✓ existe una pareja cero-polo en el nodo 2 (similar al análisis sin  $C_c$ ) que puede también ignorarse
- El efecto de  $C_c$  puede resumirse en:
  - ✓ respuesta estable, incluso con ganancia unidad en realimentación
  - ✓ permite mayor flexibilidad en el diseño al contar con un parámetro más
  - ✓ este parámetro extra puede emplearse en reducción de área, PSRR, etc.

## OTA CMOS Miller

- La tensión de entrada en modo común es:  $v_{ICM} = \frac{v_{IN1} + v_{IN2}}{2}$ 
  - ✓ limitada a tensiones que mantengan los transistores en saturación
  - ✓ el límite superior se alcanza cuando T7 entra en la región lineal:
 
$$v_{ICM \max} = V_{DD} - V_{DSat7} - V_{GS1}$$
  - ✓ en el límite inferior, los transistores de entrada han de permanecer en saturación:
 
$$v_{ICM \min} = V_{SS} + V_{GS3} + V_{DSat1} - V_{GS1}$$
  - ✓ el rango resultante no es simétrico, principalmente por T7
- Si no se usa alimentación simétrica ( $V_{DD} = |V_{SS}|$ ) puede desplazarse el rango para incluir  $V_{SS}$  (normalmente 0), a costa de  $v_{ICM \max}$ .

## OTA CMOS Miller


- La tensión de salida está limitada por:
  - ✓ uno de los dos transistores de salida salga de saturación, o
  - ✓ la corriente sea insuficiente para la carga
  - ✓ los límites resultantes son:

$$V_{OUT\ max} = \min[V_{DD} - V_{DSsat5}, R_L \cdot I_{DS5}] \quad V_{OUT\ min} = V_{SS} + V_{DSsat6}$$

- Los niveles máximos de corriente vienen determinados por:
  - ✓ la máxima corriente que puede proporcionar T5
  - ✓ la máxima corriente que puede absorber T6, que es mucho más elevada que la anterior

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA BiCMOS Miller

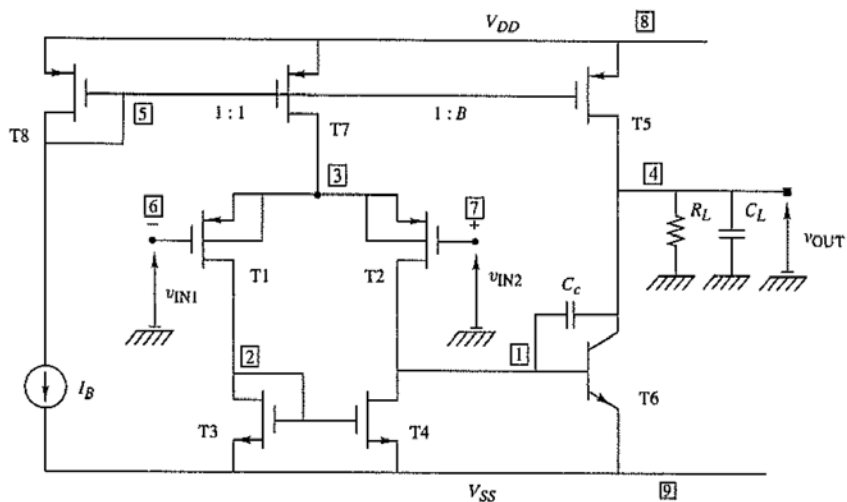


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA BiCMOS Miller

- Reemplazar T6 por un BJT resulta en:
  - ✓ mayor separación de polos, dada la mayor transconductancia del transistor bipolar
  - ✓ como consecuencia, para los mismos niveles de corriente se requiere un valor menor de  $C_c$ , aumentando GBW
  - ✓ no tiene sentido sustituir los transistores de entrada, ya que proporcionan una impedancia de entrada elevada
- Como efectos negativos:
  - ✓ la resistencia en el nodo 1 decrece ( $r_{\pi 6}$ ), disminuyendo la ganancia de la primera etapa y la ganancia total
  - ✓ se hace difícil igualar las tensiones en los nodos 1 y 2, provocando *offsets*

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## OTA BiCMOS Miller

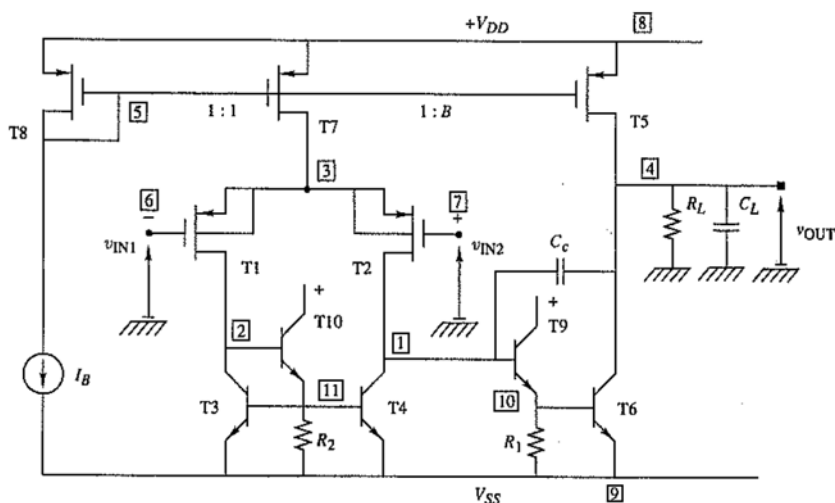

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación



## OTA BiCMOS Miller

- T<sub>6</sub> es reemplazado por una configuración Darlington:
  - ✓ su impedancia de entrada es mucho mayor, manteniendo la alta ganancia del OTA
  - ✓ también se incluye un espejo de corriente de tres transistores, igualando las tensiones en los nodos 1 y 2
  
- Como efectos negativos:
  - ✓ se incluyen dos nuevos nodos en el circuitos, con otros dos polos no dominantes, disminuyendo el margen de fase
  - ✓ la capacidad colector-sustrato de T<sub>4</sub> incrementa la capacidad en el nodo 1, aumentando el valor requerido para  $C_c$

## Asimetría, CMRR y PSRR

- La simetría y repetibilidad entre componentes (resistencias, capacidades, transistores) de un circuito integrado es uno de los factores más importantes en el diseño de sistemas analógicos:
  - ✓ hasta ahora hemos supuesto componentes completamente idénticos
  - ✓ fotolitografía, grabado, etc., provocan que componentes idénticos sean ligeramente diferentes en sus parámetros característicos
  - ✓ este efecto se ve atenuado al aumentar el tamaño de los componentes
  
- Estas diferencias no influyen en las especificaciones principales, por lo que han de definirse otros parámetros como *offsets* o CMRR para cuantificar los efectos de estas asimetrías.

## Asimetría, CMRR y PSRR

- Los principales parámetros de un transistor MOS que pueden verse afectados son:
  - ✓  $\Delta V_T$ : las diferencias se deben a distintos grosores del óxido y dopados del sustrato, típicamente entre 10 y 25mV
  - ✓  $\Delta K$ : diferencias causadas por distintos grosores del óxido y diferencias en movilidad, puede alcanzar hasta un 10%
  - ✓  $\Delta \gamma$ : las diferencias se deben a distintos grosores del óxido y dopados del sustrato, puede alcanzar hasta un 5%
  - ✓ también puede encontrarse diferencias en las resistencias
- Estas diferencias se dan entre componentes adyacentes en la misma zona de un chip (variaciones **locales**) y entre diferentes chips, diferentes obleas y diferentes tiradas (**globales**).


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR

- El cálculo del CMRR (*Common-Mode Rejection Ratio*) requiere calcular la ganancia en modo común:
  - ✓ las dos entradas se conectan a la entrada en modo común
  - ✓ con una fuente para  $I_B$  ideal no habría salida y CMRR= $\infty$
  - ✓ las asimetrías provocan que:

$$A_{dc} = \frac{\sum v_{od}}{v_{ic}} = \frac{1}{2} \frac{R_L}{R_B} \left( \frac{2\Delta V_T}{V_{GS} - V_T} + \frac{\Delta R_L}{R_L} + \frac{\Delta K_n}{K_n} \right)$$
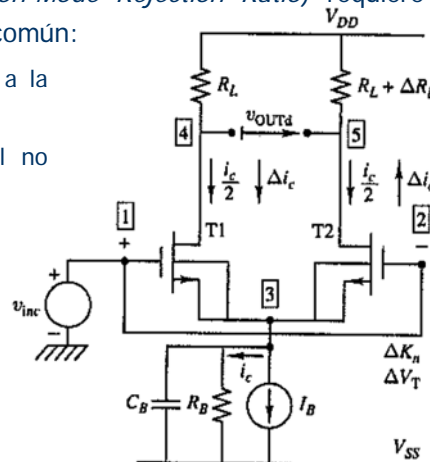
$$CMRR = \frac{A_{dd}}{A_{dc}} = \frac{2g_{m1}R_B}{\frac{2\Delta V_T}{V_{GS} - V_T} + \frac{\Delta R_L}{R_L} + \frac{\Delta K_n}{K_n}}$$



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR

- Algunas simples precauciones en el diseño pueden ayudar a reducir *offsets* aleatorios y CMRR:
  - ✓ sólo han de acoplarse dispositivos del mismo tipo
  - ✓ dispositivos acoplados han de operar a la misma temperatura (es necesario tener en cuenta el mapa de temperatura que pueden crear dispositivos de potencia)
  - ✓ aumentar el tamaño de los dispositivos acoplados
  - ✓ ubicar dispositivos acoplados a la mínima distancia posible (especialmente transistores y capacidades)
  - ✓ ubicar dispositivos acoplados con la misma orientación sobre el cristal
  - ✓ los dispositivos acoplados han de tener la misma relación área-perímetro

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR

- Algunas simples precauciones en el diseño pueden ayudar a reducir *offsets* aleatorios y CMRR:
  - ✓ el número de giros y esquinas han de coincidir en dispositivos acoplados
  - ✓ trazar dispositivos acoplados de forma simétrica en todas direcciones, con disposición céntrica
  - ✓ añadir dispositivos extra en los extremos de las series
  - ✓ es preferible emplear dispositivos bipolares en lugar de MOS para elementos acoplados (sólo aplicable en tecnologías BiCMOS)
  - ✓ diodos o fusibles en paralelo con secciones de resistencias pueden ayudar a corregir su valor tras la fabricación

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR


- En circuitos integrados en los que se mezclan funciones digitales y analógicas, ambos tipos puede interaccionar.
- Uno de los efectos más comunes es que el reloj (o relojes) de las funciones digitales y de capacidades conmutadas, así como *buffers/drivers* de salida, generen picos de corriente en:
  - ✓ líneas de alimentación
  - ✓ líneas de tierra
  - ✓ sustrato del circuito integrado
- La inmunidad de las funciones analógicas a estas fluctuaciones se mide a través del PSRR (*Power-Supply Rejection Ratio*).

## Asimetría, CMRR y PSRR

- Si se reduce el consumo de los bloques analógicos, los niveles de impedancia en sus terminales aumenta, haciéndolo también la sensibilidad a señales espurias:
  - ✓ al disminuir el PSRR, este efecto se ve incrementado
- Se pueden conseguir valores elevados de PSRR a bajas frecuencias, pero donde es más crítico es a altas frecuencias, donde se sitúan las fluctuaciones en la alimentación.
- El considerar la alimentación como una entrada AC más complica grandemente el cálculo de PSRR:

$$PSRR_{DD} = \frac{A_v}{A_{DD}} = \frac{v_{OUT}/v_{IN}}{v_{OUT}/v_{DD}} = \frac{v_{DD}}{v_{IN}} \quad PSRR_{SS} = \frac{A_v}{A_{SS}} = \frac{v_{OUT}/v_{IN}}{v_{OUT}/v_{SS}} = \frac{v_{SS}}{v_{IN}}$$

## Asimetría, CMRR y PSRR

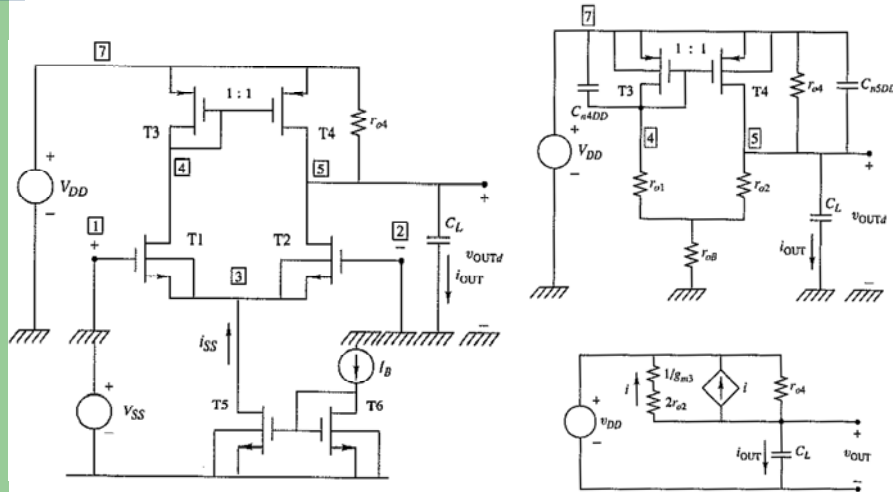

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR

- En los circuitos de la figura anterior:
  - ✓ T1 y T2 se sustituyen por sus resistencias de salida, al igual que la fuente de corriente
  - ✓ T4 se sustituye por una fuente ideal de corriente dependiente de corriente
  - ✓ T3 se sustituye por  $1/g_{m3}$
  - ✓ se supone que  $R_B \gg r_{o24}$  y  $g_{m3} \gg g_{o24}/2$
  - ✓ por tanto, para frecuencias por debajo de BW:

$$A_{DD} = \frac{v_{OUT}}{v_{DD}} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{BW}} \quad PSRR_{DD} = \frac{A_v}{A_{DD}} = A_{v0}$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Asimetría, CMRR y PSRR

- Para el análisis a frecuencias superiores:
  - ✓ la magnitud de salida es la corriente a través de  $C_L$
  - ✓ para frecuencias superiores a  $BW$ , esta corriente siempre es muy superior a la que fluye por  $g_{o24}$ , con lo que:

$$\frac{i_{OUT}}{v_{DD}} = g_{o24} \frac{j \frac{f}{BW}}{1 + j \frac{f}{BW}} = g_{o24} \frac{C_L s}{g_{o24} + C_L s} \quad PSRR_{DDif} = \frac{i_{OUT} / v_{IN}}{i_{OUT} / v_{DD}} = \frac{g_{m1}}{g_{o24}}$$

- ✓ si se tienen en cuenta las capacidades de acoplo:

$$PSRR_{DDif} = \frac{i_{OUT} / v_{IN}}{i_{OUT} / v_{DD}} = \frac{g_{m1}}{g_{o24}} \frac{1}{1 + \frac{(C_{n4DD} + C_{n5DD})s}{g_{o24}}}$$

## Asimetría, CMRR y PSRR


- Para el cálculo de  $PSRR_{SS}$ , la influencia de  $V_{SS}$  sobre la salida se debe a dos factores:
  - ✓ la corriente  $i_{SS}$  a la salida del espejo de corriente como resultado de las fluctuaciones de  $V_{SS}$  ( $v_{SS}$ )
  - ✓ la corriente de salida  $i_{OUT}$  causada por  $i_{SS}$
- Si la etapa diferencial es perfectamente simétrica,  $i_{SS}$  no produce efecto alguno en la salida ( $PSRR_{SS}$  infinito), con lo que el posible efecto se debe a las asimetrías del circuito y  $PSRR_{SS}$  será usualmente más elevado que  $PSRR_{DD}$ :

$$PSRR_{SSif} = \frac{i_{OUT} / v_{IN}}{i_{OUT} / v_{DD}} = \frac{g_{m1}}{g_{o5} + C_{n3SS} s} \frac{1}{\frac{\Delta g_{m1}}{2g_{m1}} + \frac{\Delta g_{mb1}}{2g_{mb1}}}$$

## Opciones de diseño y ejemplos
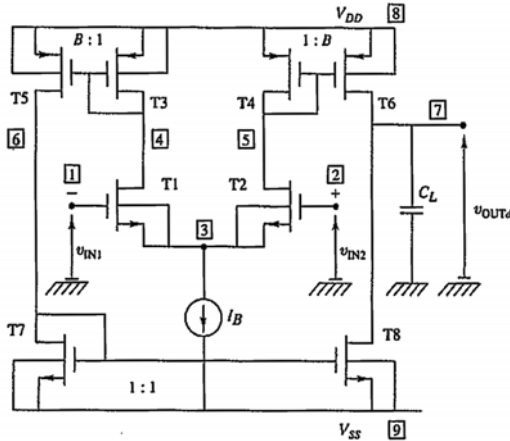
### ➤ El OTA CMOS simétrico:

- ✓ incluye la misma carga para los dos transistores de entrada
- ✓ consigue un GBW mayor en un factor  $B$  que el OTA básico, pero con mayor corriente (factor  $B$ )
- ✓ el parámetro  $B$  permite controlar el margen de fase y el *slew-rate*




Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Opciones de diseño y ejemplos
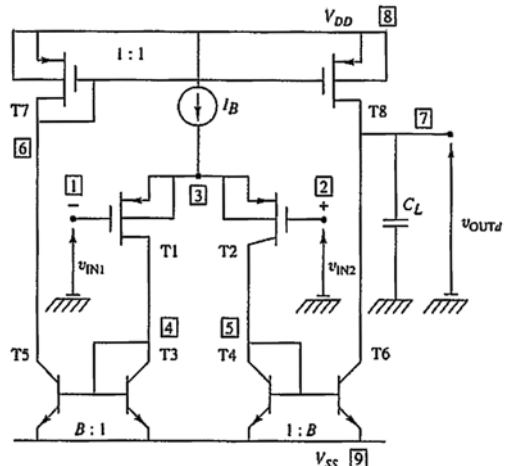
### ➤ El OTA BiCMOS simétrico:


- ✓ permite un mayor rango en la salida
- ✓ las impedancias de los nodos 4 y 5 son menores, pero mayores las capacidades, lo que permite alterar el margen de fase
- ✓ como contrapartida, es un circuito más ruidoso



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
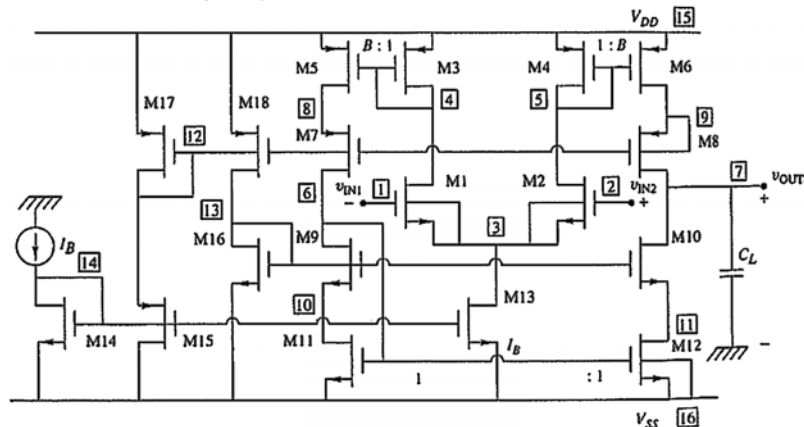
## Opciones de diseño y ejemplos

- El OTA CMOS simétrico con cascode permite una mayor ganancia en lazo abierto y mejor simetría:



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Sumario

- Introducción
- Diseño de amplificadores operacionales
  - ✓ Repaso de conceptos básicos
  - ✓ Amplificadores de transconductancia (OTA) CMOS
  - ✓ OTA CMOS Miller
  - ✓ Asimetría, CMRR y PSSR
- Diseño de circuitos con capacidades conmutadas
  - ✓ Conceptos básicos
  - ✓ Análisis
  - ✓ Diseño de filtros con capacidades conmutadas
- Estructuras analógicas programables

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación



## Capacidades conmutadas

- Los circuitos de capacidades conmutadas (SC: *Switched-Capacitors*) son una de las alternativas más populares para el procesamiento de señales en CMOS y BiCMOS:
  - ✓ operan como un procesador de señales en tiempo discreto, pero sin necesitar convertidores A/D y D/A
  - ✓ como consecuencia, puede analizarse usando la transformada  $z$  y normalmente requieren filtro de suavizado y anti-aliasing.
- Los bloques básicos para la creación de estos circuitos son:
  - ✓ amplificadores operacionales
  - ✓ capacidades
  - ✓ conmutadores controlados por señales de reloj que no se solapen

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Capacidades conmutadas

- Una de las aplicaciones más populares es el diseño de filtros activos:
  - ✓ respuesta en frecuencia muy exacta, ya que los coeficientes están determinados por relaciones entre capacidades (muy precisas en circuitos integrados)
  - ✓ la respuesta en frecuencia es función del reloj de muestreo, que también puede fijarse de manera muy precisa
- Además del filtrado, otras aplicaciones de los circuitos de capacidades conmutadas son:
  - ✓ etapas de ganancia
  - ✓ osciladores controlados por tensión
  - ✓ moduladores

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación



## Capacidades conmutadas

- Los amplificadores incluidos en los circuitos SC han de respetar ciertas limitaciones sobre no idealidades:
  - ✓ una ganancia DC baja afecta a la precisión de la función de transferencia discreta del circuito
  - ✓ la frecuencia de ganancia unidad, como regla general, ha de ser al menos cinco veces superior a la frecuencia de reloj
  - ✓ esto último requiere además un margen de fase de al menos  $70^\circ$
  - ✓ un *slew-rate* insuficiente puede limitar la frecuencia de reloj
  - ✓ un *offset* DC no nulo puede traducirse en un *offset* DC muy elevado en la salida, dependiendo de la topología; este efecto puede reducirse con muestreo doble correlado

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
  
## Capacidades conmutadas


- Las capacidades que se incluyen en estos circuitos suelen construirse a partir de dos capas de polisilicio:
  - ✓ la capacidad  $C_1$  queda determinada por el área de intersección de ambas capas
  - ✓ existen una capacidad parásita (hasta el 20% de la capacidad construida) debida al sustrato
  - ✓ otra capacidad parásita aparece por el conexionado (hasta el 5%)



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Capacidades conmutadas


- Los conmutadores empleados en estos circuitos han de reunir ciertas características:
  - ✓ resistencia en abierto muy elevada, para reducir las fugas de carga
  - ✓ resistencia en conducción muy reducida
  - ✓ no introducir desplazamiento de tensión en conducción
  - ✓ la estructura más adecuada es la puerta de transmisión CMOS



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Capacidades conmutadas

- Un circuito SC necesita al menos dos señales de reloj que no se solapen:
  - ✓ determinan cuando se producen las transferencias de carga
  - ✓ han de no solaparse para evitar pérdidas de carga
  - ✓ han de tener la misma frecuencia y no estar activas simultáneamente
  - ✓ no es necesario un control exhaustivo de los flancos
  - ✓ pueden generarse a partir de un único reloj



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis



- Los circuitos de capacidades conmutadas basan su funcionamiento en la equivalencia entre una resistencia y un condensador en carga y descarga continua:

- ✓ suponiendo que  $\phi_1$  y  $\phi_2$  no se solapan,  $C_1$  se carga a  $V_1$  y  $V_2$  en cada ciclo de reloj
- ✓ en consecuencia, en cada ciclo de reloj se transfiere carga entre los dos nodos:

$$\Delta Q_1 = C_1 (V_1 - V_2)$$

- ✓ esto equivale a una corriente media que fluye entre ambos nodos:
  
$$I_{avg} = \frac{C_1 (V_1 - V_2)}{T} \equiv \frac{(V_1 - V_2)}{R_{eq}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{T}{C_1} = \frac{1}{C_1 f_s}$$





Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
  
## Análisis

- Los circuitos de capacidades conmutadas basan su funcionamiento en la equivalencia entre una resistencia y un condensador en carga y descarga continua:

- ✓ si se aumenta la frecuencia muestreo, con la misma cantidad de carga transferida en cada período, se incrementa la corriente media
- ✓ si se incrementa  $C_1$  aumenta la cantidad de carga transferida, aumentando la corriente media
- ✓ ambos aumentos de corriente equivalen a una disminución de la resistencia equivalente
- ✓ esta aproximación es válida a frecuencias menores que la de muestreo




Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis
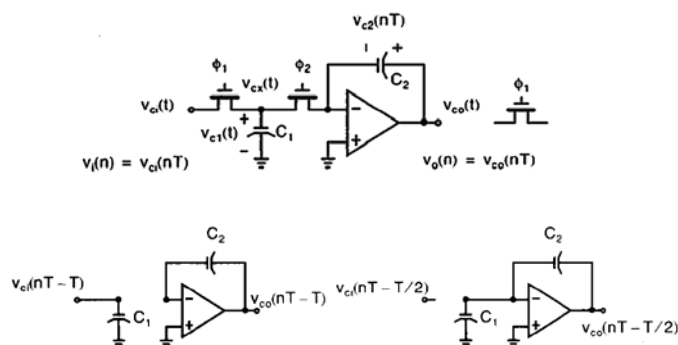
### ➤ Ejemplo: integrador SC

- ✓ entrada y salida se muestrean con  $\phi_1$  (conmutador en la salida)



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis

### ➤ Ejemplo: integrador SC

- ✓ con  $\phi_1$  y  $\phi_2$  inactivas, la carga en las dos capacidades es en el instante  $nT-T$ :

$$Q_1 = C_1 v_{ci}(nT-T) \quad Q_2 = C_2 v_{co}(nT-T)$$

- ✓ cuando  $\phi_2$  se activa, se fuerza la descarga de  $C_1$  ( $V^- = 0$ ), pero la corriente resultante fluye hacia  $C_2$  y aumenta su carga, que permanece al nuevo valor mientras  $\phi_1$  está activa :

$$C_2 v_{co}(nT) = C_2 v_{co}(nT-T) - C_1 v_{ci}(nT-T)$$

- ✓ usando como variables  $v_i(n) = v_{ci}(nT)$  y  $v_o(n) = v_{co}(nT)$ :


$$v_o(n) = v_o(n-1) - \frac{C_1}{C_2} v_i(n-1) \Rightarrow V_o(z) = z^{-1} V_o(z) - \frac{C_1}{C_2} z^{-1} V_i(z)$$

$$H(z) \equiv \frac{V_o(z)}{V_i(z)} = -\frac{C_1}{C_2} \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = -\frac{C_1}{C_2} \frac{1}{z-1}$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis


- **Ejemplo:** integrador SC

 

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Análisis

- Uno de los inconvenientes del circuito anterior es el efecto de las capacidades parásitas:



$$H(z) = -\frac{C_1 + C_{p1}}{C_2} \frac{1}{z-1}$$


- ✓ el principal inconveniente es que estos parásitos no pueden controlarse adecuadamente e introducen no linealidades
- Es posible reducir el efecto de los elementos parásitos mediante una topología adecuada del circuito.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis
 
### ➤ Ejemplo: integrador SC no inversor inmune a parásitos

- ✓ con  $\phi_1$  activa,  $C_1$  se carga a la tensión de entrada
- ✓ cuando  $\phi_2$  se activa,  $C_1$  se descarga a través del nodo de tierra, aumentando la tensión de salida (para entradas positivas)
- ✓ el circuito es no inversor
- ✓ con esta configuración, las capacidades parásitas permanecen descargadas o no afectan ( $C_{p1}$ ) a la carga en  $C_1$




$$H(z) \equiv \frac{V_o(z)}{V_i(z)} = \frac{C_1}{C_2} \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{C_1}{C_2} \frac{1}{z-1}$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Análisis
 
### ➤ Ejemplo: integrador SC inversor inmune a parásitos

- ✓ alterando el control de los conmutadores se puede conseguir una configuración inversora
- ✓ con esta configuración, la carga en  $C_2$  no se ve afectada cuando  $\phi_2$  está activa
- ✓ la función de transferencia resultante corresponde a un integrador sin retardo




$$H(z) \equiv \frac{V_o(z)}{V_i(z)} = -\frac{C_1}{C_2} \frac{z}{z-1}$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Análisis

- El análisis de los circuitos SC se puede simplificar a través de gráficos de flujo de señal:
  - ✓ aplicando el principio de superposición



$$\frac{V_o(z)}{V_1(z)} = -\frac{C_1}{C_A}$$

$$\frac{V_o(z)}{V_2(z)} = \frac{C_2}{C_A} \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$\frac{V_o(z)}{V_3(z)} = -\frac{C_3}{C_A} \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$V_o(z) = -\frac{C_1}{C_A} V_1(z) + \frac{C_2}{C_A} \frac{1}{1-z^{-1}} V_2(z) - \frac{C_3}{C_A} \frac{1}{1-z^{-1}} V_3(z)$$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación


## Análisis

- El análisis de los circuitos SC se puede simplificar a través de gráficos de flujo de señal:

$$V_o(z) = -\frac{C_1}{C_A} V_1(z) + \frac{C_2}{C_A} \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} V_2(z) - \frac{C_3}{C_A} \frac{1}{1-z^{-1}} V_3(z)$$

- ✓ este bloque representa la etapa del amplificador operacional

 - ✓ las etapas de entrada se representan por tres factores según su tipo:
  - capacidad no conmutada
  - capacidad conmutada con retardo
  - capacidad conmutada sin retardo



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación




## Filtros de primer orden

- El hecho de que a bajas frecuencias una capacidad conmutada equivale a una resistencia puede utilizarse para sustituir las resistencias en filtros activos RC:
  - ✓ puede conseguirse una resistencia de  $2M\Omega$  con una capacidad de  $5pF$  conmutada a  $100kHz$ , valor que requeriría un área muy elevada en un circuito integrado en el que no se empleasen pasos específicos de fabricación.
- A frecuencias más cercanas a la frecuencia del reloj, la descripción del sistema ha de hacerse en función de la transformada  $z$ .
- Las estructuras más típicas corresponden a filtros de primer orden y filtros *biquad*.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
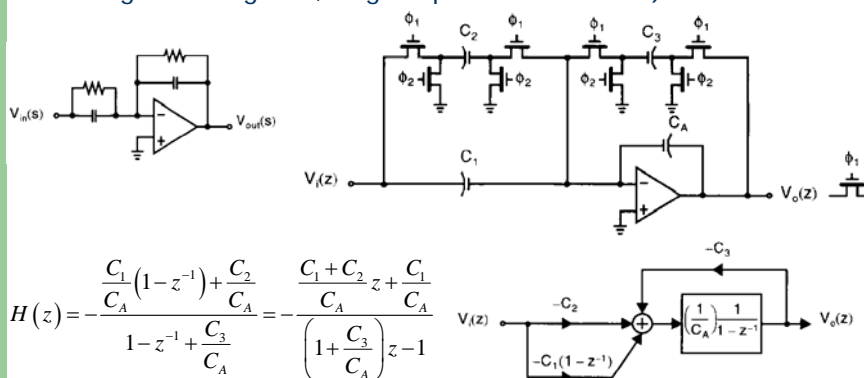
## Filtros de primer orden


- Se puede replicar la estructura del filtro RC sustituyendo las resistencias por capacidades conmutadas sin retardo (producen integración negativa, al igual que las resistencias):



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
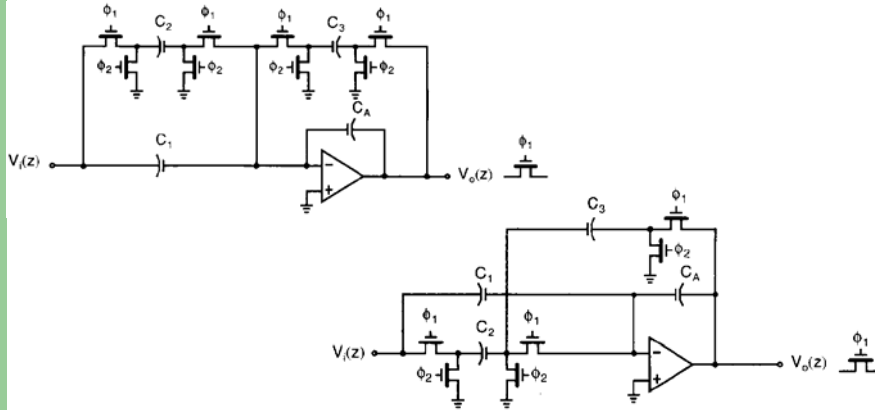
## Filtros de primer orden


- Es posible simplificar la estructura del filtro dado que algunos de los conmutadores son redundantes:



Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Otras aplicaciones

- Los circuitos SC se pueden emplear para implementar circuitos RC de ganancia:




- ✓ se puede controlar de manera muy precisa el factor de ganancia, siendo la salida una señal continua
- ✓ esta configuración, sin embargo, amplifica el ruido  $1/f$  y el *offset* del amplificador operacional también

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Otras aplicaciones

- *Offset* y ruido se pueden reducir reseteando la capacidad de integración en cada ciclo de reloj:




- ✓ durante  $\phi_2$ ,  $C_1$  y  $C_2$  se cargan a la tensión de *offset* del operacional, tensión que queda cancelada en cada ciclo
- ✓ como contrapartida, la salida es sólo válida durante  $\phi_1$ , requiriendo un operacional con un muy buen *slew-rate*

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación
 
## Otras aplicaciones

- Para eliminar las restricciones de *slew-rate* se puede usar una configuración con reset capacitivo:




- ✓  $C_4$  mantiene la realimentación cuando los conmutadores no conducen
- ✓ al pasar de  $\phi_1$  a  $\phi_2$ , las cargas de  $C_1$  y  $C_2$  se cancelan y no afectan a  $C_3$ , con lo que la salida se mantiene independiente del *offset*

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Otras aplicaciones

- Modulador de onda cuadrada (amplitud):

 

$$\phi_A = (\phi_2 \cdot \phi_{ca}) + (\phi_1 \cdot \overline{\phi_{ca}})$$

$$\phi_B = (\phi_1 \cdot \phi_{ca}) + (\phi_2 \cdot \overline{\phi_{ca}})$$

- ✓  $\phi_{ca}$  es la portadora
- ✓ la polaridad de la salida se puede alterar cambiando  $\phi_A$  por  $\phi_B$

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Sumario

- Introducción
- Diseño de amplificadores operacionales
  - ✓ Repaso de conceptos básicos
  - ✓ Amplificadores de transconductancia (OTA) CMOS
  - ✓ OTA CMOS Miller
  - ✓ Asimetría, CMRR y PSSR
- Diseño de circuitos con capacidades conmutadas
  - ✓ Conceptos básicos
  - ✓ Análisis
  - ✓ Diseño de filtros con capacidades conmutadas
- Estructuras analógicas programables

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Estructuras analógicas programables

- Pese al auge de los sistemas digitales, no puede prescindirse de la electrónica analógica:
  - ✓ acondicionamiento y preprocesamiento de señal
  - ✓ interfaz entre transmisores y receptores digitales y las correspondientes antenas
- La introducción de dispositivos lógicos programables ha supuesto una gran revolución:
  - ✓ facilidad de prototipado
  - ✓ desarrollo de sistemas reprogramables con hardware dedicado
  - ✓ sustitución de ASICs en aplicaciones de volumen medio o bajo
  - ✓ recursos específicos para DSP, comunicaciones, etc.

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## Estructuras analógicas programables

- Recientemente han aparecido dispositivos comerciales que tratan de extender el concepto de la lógica programable al mundo analógico:
  - ✓ configuración basada en SRAM
  - ✓ bloques analógicos con parámetros programables: ganancia, *offset*
  - ✓ interfaz con sistemas digitales
- Diferentes fabricantes están presentando diferentes alternativas:
  - ✓ Anadigm: FPAA (*Field-Programmable Analog Array*) y dpASP (*dynamically programmed Analog Signal Processor*)
  - ✓ Lattice: ispPAC
  - ✓ Zetex: TRAC (*Total Reconfigurable Analog Circuit*)


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## FPAAs

- Las FPAAs son uno de los primeros dispositivos comerciales analógicos programables:
  - ✓ extienden el concepto de FPGA al mundo analógico
  - ✓ configuración basada en SRAM
  - ✓ programación por ROM o microprocesador
  - ✓ reconfiguración dinámica (125 ms)
  - ✓ alimentación 5V (digital)
  - ✓ E/S diferenciales
  - ✓ LUT para linealización y generación de señales arbitrarias
  - ✓ registro de aproximaciones sucesivas
  - ✓ multiplexor analógico de 4 a 1
  - ✓ 2MHz de ancho de banda


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

## FPAAs

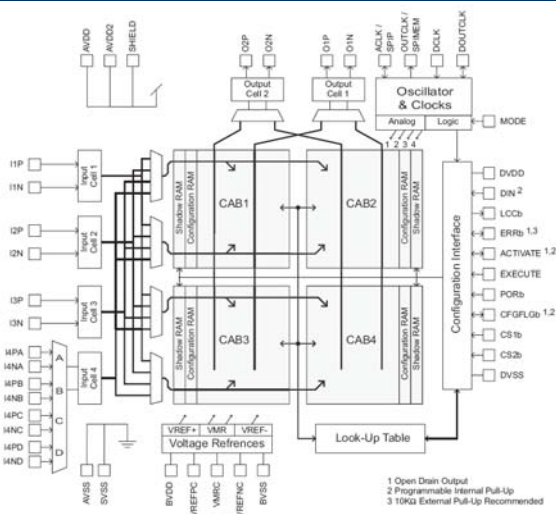


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

# FPAAs

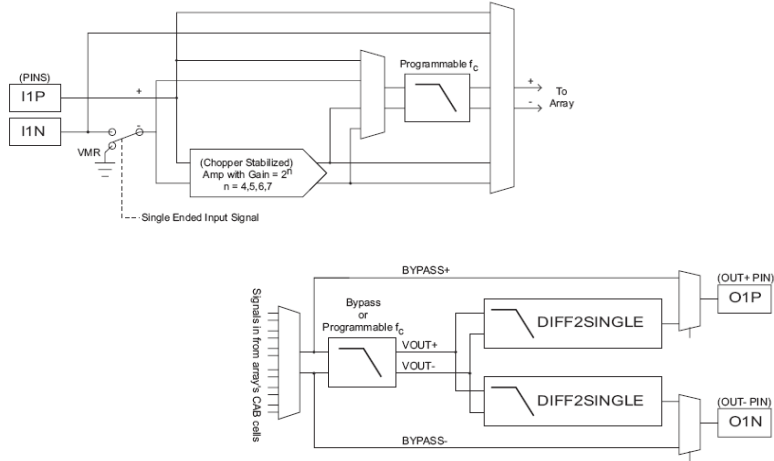

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación

# FPAAs

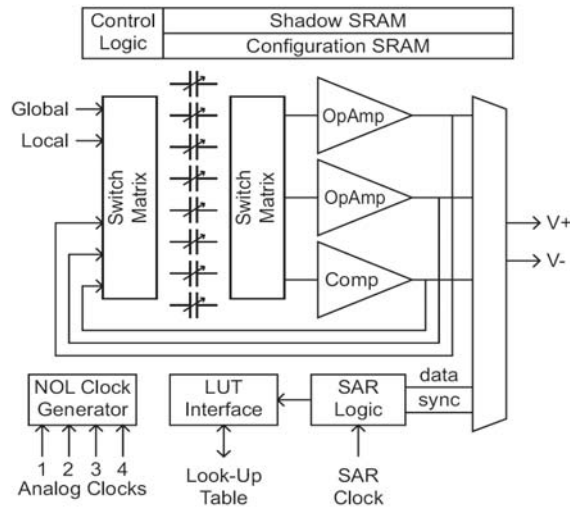

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos – Ingeniería de Telecomunicación