

# LECCIÓN 11 SISTEMAS DIGITALES

*Introducción*

*Estados lógicos y Puertas Lógicas*

*Álgebra de Boole. Mapas de Karnaugh*


*Sistemas de numeración y códigos*

*Lógica combinatorial*

*Bloques funcionales*
 
## Introducción

- Una **señal digital** puede tomar un valor entre un **número finito (dos)**
- **de valores o estados**. Una **señal analógica** puede tomar un valor entre un **número infinito de valores**.




- Mundo real es un mundo analógico. ¿Por qué usar SISTEMAS DIGITALES? Las razones son:
  - ☞ **Capacidad para manejar gran cantidad de información**
    - × Fácil de transmitir
    - × Muy inmune al ruido
  - ☞ **Gran desarrollo de la tecnología: CI (integran millones de transistores)**
  - ☞ **Microprocesadores: Gran capacidad de cálculo**

## Estados lógicos

Se consideran variables que únicamente tienen dos posibles estados (valores BINARIOS)

 **Ejemplo:** En el circuito existen **2 variables binarias (INTERRUPTOR y LÁMPARA)** que tiene cada una **2 posibles estados lógicos**.



I	L
ABIERTO	APAGADA
CERRADO	ENCENDIDA

En vez de usar términos para los estados, podemos usar símbolos como:


CERRADO = '1'

ABIERTO = '0'

**TABLA DE VERDAD:** Tabla en la que se relacionan las variables del sistema y sus posibles estados

I	L
0	0
1	1

## Operadores lógicos

 


I1	I2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operador lógico OR

$$L = I1 \text{ OR } I2$$

$$L = I1 + I2$$

 


I1	I2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operador lógico AND

$$L = I1 \text{ AND } I2$$

$$L = I1 \bullet I2$$


## Operadores lógicos

 

I	L
0	1
1	0

Operador lógico NOT

$$L = \text{NOT } I$$

 

I1	I2	I3	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Combinación de operadores lógicos

$$L = I1 \text{ AND } (I2 \text{ OR } I3)$$

$$L = I1 \cdot (I2 + I3)$$

## Puertas lógicas

- Una **puerta lógica** es un elemento que tiene **varias entradas binarias** (variables) y **una salida**, cuyo estado lógico depende del estado de las entradas y del operador lógico que represente.

### PUERTAS LÓGICAS BÁSICAS

**Puerta AND**

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$C = A \cdot B$

**Puerta OR**

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$C = A + B$

# Puertas lógicas

## PUERTAS LÓGICAS BÁSICAS

**Puerta NOT (inversor)**

A	B
0	1
1	0

$B = \overline{A}$

**BUFFER**

A	B
0	0
1	1

$B = A$

Cambia propiedades ELÉCTRICAS pero NO LÓGICAS  
"Refuerza" la energía de la señal lógica (información)

# Puertas lógicas combinadas

**Puerta NAND**

A	B	AB	C
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$C = \overline{A \cdot B}$


**Puerta NOR**

A	B	A+B	C
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

$C = \overline{A + B}$

## Puertas lógicas combinadas


### Puerta OR EXCLUSIVO

 

$C = A \oplus B$

A	B	X	Y	C
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

### Puerta NOR EXCLUSIVO

 

$C = \overline{A \oplus B}$

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

PUERTA DE IGUALDAD

# Algebra de Boole. Mapas de Karnaugh

*Funciones Booleanas y teoremas*

*Formas canónicas*

*Ley de De Morgan: Simplificaciones algebraicas*

*Mapas de Karnaugh*

*Condiciones indiferentes*

## Álgebra de Boole ( George Boole, siglo XIX )

- El Álgebra de Boole proporciona una notación para describir funciones lógicas y define:
  - ☞ **CONSTANTES, VARIABLES y FUNCIONES** para describir sistemas binarios.
  - ☞ **TEOREMAS** para manipular expresiones lógicas

HERRAMIENTA PARA SIMPLIFICAR FUNCIONES LÓGICAS Y  
DISEÑAR CIRCUITOS LÓGICOS

Constantes Booleanas

'0' ⇒ FALSO

'1' ⇒ VERDADERO

Variables Booleanas

A, B, C, I1, I2, I3, L

Magnitudes que pueden tomar  
2 estados posibles: '0' ó '1'

## Funciones Booleanas

FUNCIÓN	SÍMBOLO	EXPRESIÓN BOOLEANA
AND	·	$C = A \cdot B$
OR	+	$C = A + B$
NOT	—	$A = \overline{B}$
NAND		$C = \overline{A \cdot B}$
NOR		$C = \overline{A + B}$
OR exclusivo	⊕	$C = A \oplus B = (A+B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$
NOR exclusivo	⊙	$C = \overline{A \oplus B} = A \odot B$

## Teoremas (I): Conjunto de Identidades

OPERADORES	AND	OR	NOT
	$0 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 = 0$	$\overline{0} = 1$
	$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 1 = 1$	$\overline{1} = 0$
	$1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 1$	$\overline{\overline{A}} = A$
	$1 \cdot 1 = 1$	$1 + 1 = 1$	
	$A \cdot 0 = 0$	$A + 0 = A$	
	$0 \cdot A = 0$	$0 + A = A$	
	$A \cdot 1 = A$	$A + 1 = 1$	
	$1 \cdot A = A$	$1 + A = 1$	
	$A \cdot A = A$	$A + A = A$	IDEMPOTENCIA
	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	

## Teoremas (II): Conjunto de Leyes

<p>Ley conmutativa</p> $A \cdot B = B \cdot A$ $A + B = B + A$	<p>Ley distributiva</p> $A(B + C) = AB + AC$ $A + BC = (A + B)(A + C)$	<p>Ley asociativa</p> $A(BC) = (AB)C$ $A + (B + C) = (A + B) + C$ <p>iii <math>(AB) + C \neq A(B + C)!!!</math></p>
<p>Ley de absorción</p> $A + AB = A$ $A(A + B) = A$	<p>Ley de De Morgan</p> $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	

## Ley de De Morgan

- **Ley de De Morgan generalizada:**  
El complemento de una función lógica se obtiene complementando todas las variables que intervienen en la función e intercambiando las operaciones lógicas.

Ley de De Morgan

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \overline{S} = \overline{(A + B + C)[\overline{A(B + C)}]} = \overline{(A + B + C)} + \overline{[\overline{A(B + C)}]} = \\ &= \overline{(A + B + C)} + [A + \overline{(B + C)}] = \overline{(A + B + C)} + (A + \bar{B} \bar{C}) \end{aligned}$$

## Formas canónicas

Toda expresión lógica puede descomponerse:

$$1 \quad f(A, B, C, \dots) = A f(1, B, C, \dots) + \bar{A} f(0, B, C, \dots)$$

$$2 \quad f(A, B, C, \dots) = (A + f(0, B, C, \dots))(\bar{A} + f(1, B, C, \dots))$$

Toda expresión lógica puede representarse por una forma canónica:

**1ª forma canónica** Suma de productos fundamentales en los que intervienen **todas y cada una** de las variables de entrada  
 $f(AB) = AB f(1,1) + \bar{A}B f(0,1) + A\bar{B} f(1,0) + \bar{A}\bar{B} f(0,0)$

**2ª forma canónica** Producto de sumas fundamentales en las que intervienen **todas y cada una** de las variables de entrada  
 $f(AB) = (A + B + f(0,0)) \cdot (\bar{A} + B + f(1,0)) \cdot (A + \bar{B} + f(0,1)) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + f(1,1))$



## Expresión Booleana

➤ Extracción de la expresión booleana a partir de una tabla de verdad:

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


$$D = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

### PRODUCTO FUNDAMENTAL (Minterms)

- Se forma un producto fundamental (minterms) en cada fila de la tabla de verdad en que aparezca un '1' en la columna de la salida.
- El producto fundamental (minterms) contiene todas y cada una de las variables de entrada. Cada variable aparece de la siguiente forma:
  - **Normal:** si aparece un '1' en la tabla
  - **Complementada:** si aparece un '0'
- La expresión global para la función lógica es la suma de minterms

 
## Simplificaciones algebraicas

$$D = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$



$$\begin{aligned}
 D &= \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC && \textcircled{1} \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + BC(\bar{A} + A) && \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + BC && \textcircled{1} \\
 &= \bar{A}\bar{B}C + B(\bar{C} + C) = \bar{A}\bar{B}C + B && \textcircled{2} \\
 &= (\bar{A}C + B)(\bar{B} + B) = \bar{A}C + B && 
 \end{aligned}$$

- Asociativa
- Distributiva

 

Una expresión lógica se puede simplificar haciendo uso de los teoremas del álgebra de Boole

# Mapas de Karnaugh

Método gráfico de representar la información que contiene la Tabla de Verdad. Se usan para simplificar una expresión de forma sistemática

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

		A	
		0	1
C	B	0	1
	0	0	1
1	1	0	0

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

		AB		C	
		00	01	10	11
D	0	0	1	1	1
	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

Sólo puede variar un dígito entre dos casillas adyacentes

# Simplificación con mapas de Karnaugh

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}D = \bar{B}\bar{C}D(\bar{A} + A) = \bar{B}\bar{C}D$$

		AB		C	
		00	01	10	11
D	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0

$$F = \bar{B}\bar{C}D$$

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}D + \bar{A}BCD + ABCD \\ &= \bar{B}\bar{C}D(\bar{A} + A) + BCD(\bar{A} + A) \\ &= BD(\bar{C} + C) = BD \end{aligned}$$


		AB		C	
		00	01	10	11
D	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0

$$F = BD$$

## Minimización con mapas de Karnaugh
 
### REGLAS





- 1ª** Construir celdas (rectangulares o cuadradas) con el mayor número posible de '1s' adyacentes, siempre y cuando la celda contenga 2<sup>n</sup> '1s'
- 2ª** Añadir celdas progresivamente con menor número de '1s'
- 3ª** Cualquier grupo redundante debe eliminarse



## Minimización con mapas de Karnaugh

Posibles asociaciones

El diagrama es esférico

    

## Mapas de Karnaugh: Ejemplo

$$F = \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

Forma mínima

$$F = B + \overline{C}D + A\overline{C}$$

Sólo puertas NAND

Aplicando De Morgan a forma mínima:

$$F = B + \overline{C}D + A\overline{C} = \overline{\overline{B} \cdot \overline{\overline{C}D} \cdot \overline{A\overline{C}}}$$

F	AB	00	01	11	10
CD	00	0	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

## Condiciones indiferentes

**CONDICIÓN INDIFERENTE DE ENTRADA**

La salida será la misma con un '1' o un '0' en la entrada

Se representa por una X

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	X	X	1

## Condiciones indiferentes

### CONDICIÓN INDIFERENTE DE SALIDA

La variable de salida, para una determinada combinación de entrada, es indiferente

Si en nuestro sistema nunca se va a dar una determinada combinación de entrada, quizá se pueda aprovechar para simplificar el diagrama de Karnaugh

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1

Si estas combinaciones nunca ocurren, la salida D es indiferente  $\Rightarrow D = X$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	X	1
1	X	0	1	X

$D = A + \bar{B}C$

X = 0

X = 1

## Grupos redundantes

F AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1		1	1
11	1			
10	1			

F AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1	1	1
10				

F AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01			1	1
11				
10			1	1

F AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01	1	1	1	1
11			1	
10			1	1

F AB \ CD	00	01	11	10
00		1		
01		1	1	1
11	1	1	1	
10			1	1

## Karnaugh. Mínima expresión

### Suma de productos

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	1
	1	1	1	0	1

$$D = \bar{A}\bar{C} + A\bar{C} + AB$$

*Mínima expresión  
como suma de  
productos*

### Producto de sumas

$$D = (A + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

*Mínima expresión como producto de  
sumas*

*Se agrupan los '0' en vez de los '1'*

## Sistemas de numeración y Códigos

*Sistemas de numeración. Aritmética*

~~binaria~~

*Códigos binarios*

*Códigos BCD*

*Códigos progresivos*

*Detección de errores*

## Sistemas de numeración


$$1327 = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$N = p_{n-1} \cdot b^{n-1} + p_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + p_1 \cdot b^1 + p_0 \cdot b^0$$

b = 10	Sistema decimal	Dígitos	0, 1, 2, ..., 9
b = 2	Sistema binario	Dígitos	0, 1 BIT
b = 16	Sistema hexadecimal	Dígitos	0, 1, ..., 9, A, ... F
b = 8	Sistema octal	Dígitos	0, ..., 7


## Cambio de sistema de numeración

### Cambios de base

 

Binario a Decimal (Suma de potencias):  
 $1101_b = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13_d$

 Decimal a Binario (divisiones sucesivas por dos):



$$100011_b = 35_d$$

### Hexadecimal a binario

$$C3A5_h = \underbrace{1100}_C \underbrace{0011}_3 \underbrace{1010}_A \underbrace{0101}_5_b$$

### Hexadecimal a decimal

$$C3A5_h = C \cdot 16^3 + 3 \cdot 16^2 + A \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 50085_d$$


# Aritmética Binaria

**SUMA BINARIA**

$0 + 0 = 0$   
 $0 + 1 = 1$   
 $1 + 0 = 1$   
 $1 + 1 = 10$  (acarreo 1)

## Semisumador binario

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

¿Cómo sumar números binarios de 4 bits, 8 bits,...?  
Se necesita sumar el acarreo

# Aritmética Binaria


**SUMA DE DOS NÚMEROS BINARIOS**

$$\begin{array}{r}
 10110 \\
 + 10110 \\
 \hline
 101001
 \end{array}$$

$22_d$   
 $19_d$   
 $41_d$

## Sumador binario



A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 



**Sumador Serie**

Suma de 2 números de 4 bits

  

**Características**

- > Número de puertas bajo
- > Retardo proporcional al número de bits

**Códigos binarios**

Números Naturales

BINARIO NATURAL      3 → 011

Números Enteros

POSITIVOS

Bit de signo + magnitud      SMMM      S=0 → positivo      +3 → 0011

↳ Bit de signo

NEGATIVOS

N1. Bit de signo + magnitud      SMMM      S=1 → negativo      -3 → 1011

↳ Bit de signo

N2. Complemento a 1      1º) Cambiar el bit de signo      -3 → 1011

2º) Intercambiar 0s y 1s

C1 de -3 → 1100

N3. Complemento a 2      1º) Complementar a 1      C1 de -3 → 1100

2º) Sumar 1

C2 de -3 → 1101

**Representaciones de números binarios negativos utilizando 4 bits**

Decimal	Binario signo y magnitud	Binario compl. a 1	Binario compl. a 2
-7	1 111	1000	1001
-6	1 110	1001	1010
-5	1 101	1010	1011
-4	1 100	1011	1100
-3	1 011	1100	1101
-2	1 010	1101	1110
-1	1 001	1110	1111

Usando complemento a 2, las restas se convierten en sumas.

$$\begin{array}{r} -4 \quad 1100 \\ +2 \quad 0010 \\ \hline -2 \quad 1110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6 \quad 1010 \\ +7 \quad 0111 \\ \hline +1 \quad 10001 \end{array}$$

Se elimina el posible acarreo

Si el resultado de la resta es negativo, éste viene dado en complemento a 2.

**Código BCD (Binary Code Decimal)**

El código BCD representa números decimales codificados en binario dígito a dígito

	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
	BCD Natural

Ejemplo: BCD natural


$$37_d = 0011 \ 0111$$

Conversión BCD a decimal inmediata

## Códigos progresivos

Un código es progresivo si entre dos combinaciones adyacentes hay una diferencia de un solo bit. Si las combinaciones primera y última son progresivas, se dice que el código, además, es cíclico.

### El código Gray

 

Decimal	Gray
0	0 000
1	0 001
2	0 011
3	0 010
4	0 110
5	0 111
6	0 101
7	0 100
8	1 100
9	1 101
10	1 111
11	1 110
12	1 010
13	1 011
14	1 001
15	1 000

Eje de simetría

## Detección de errores

### Códigos de detección

#### Paridad par o impar

Dato	Impar	Par
0000	1	0
0001	0	1
0010	0	1
0011	1	0
0100	0	1
0101	1	0
0110	1	0
0111	0	1
1000	0	1
1001	1	0

Se añade un bit para que la cantidad de "1s" sea par (o impar)

1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1

↳ Bit de paridad (par)

# Lógica Combinacional

## Ejemplos de Lógica Combinacional


# Lógica combinacional

- La salida viene determinada por la COMBINACIÓN de las señales de entrada

### Ejemplo I


Diseñar un circuito que convierta un número binario de 3 bits en un número en código Gray

	A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	0	1	0
4	1	0	0	1	1	0
5	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	1	0	1
7	1	1	1	1	0	0

 

X	AB			
C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$X = A$$

 

Y	AB			
C	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	1

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$


Z	AB			
C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$Z = B\bar{C} + C\bar{B} = B \oplus C$$

Ejemplo II

Diseñar un circuito cuya entrada sea un número de 4 dígitos y la salida sea 1 cuando el número de entrada sea primo

	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

 

Y		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	0
	01	1	1	1	0
	11	1	1	0	1
	10	1	0	0	0

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot D + B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot C \cdot D$$

Ejemplo III

Diseñar un circuito cuya entrada sea un número en BCD de 4 dígitos y la salida sea 1 cuando la entrada valga 1, 2, 5, 6 ó 9.

	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	X
	1	0	1	1	X
	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	X
	1	1	1	0	X
	1	1	1	1	X

Con 4 dígitos sólo se puede codificar del 0 al 9 con el código BCD ⇒ Hay posibles combinaciones a la entrada que nunca se van a dar ⇒ Salida **IRRELEVANTE** que podemos aprovechar para minimizar la lógica combinacional necesaria.  
(En BCD, el número 10 necesita 8 dígitos ⇒ no se puede representar con 4)

X		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	X	0
	01	1	1	X	1
	11	0	0	X	X
	10	1	1	X	X


$$Y = \bar{C}D + C\bar{D} = C \oplus D$$

## Convertidores de código

### A) Convertidor BCD a 7 segmentos

E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
			resto	x	x	x	x	x	x	x

### B) Hexadecimal a 7 segmentos

 

Más complejo

Mayor número de puertas

## Circuitos combinacionales. Bloques funcionales


*Decodificadores y codificadores*

*Multiplexores y demultiplexores*


*Funciones lógicas mediante decod/multiplexores*

## Decodificadores y codificadores

### DECODIFICADOR

 

 **Ejemplo:**  
Decod 2 entradas  
con enable



en	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Se activa la salida correspondiente al número binario codificado en la entrada

### Funciones lógicas

$$S_0 = en \cdot \bar{E}_1 \cdot \bar{E}_0$$

$$S_1 = en \cdot \bar{E}_1 \cdot E_0$$


$$S_2 = en \cdot E_1 \cdot \bar{E}_0$$

$$S_3 = en \cdot E_1 \cdot E_0$$


Si  $en=1$ , cada una de las salidas del decodificador representa a un término de la 1ª forma canónica de la función  $f(E_1, E_0)$ . Por tanto, puede representarse cualquier función mediante la adecuada combinación de las salidas de un decodificador.
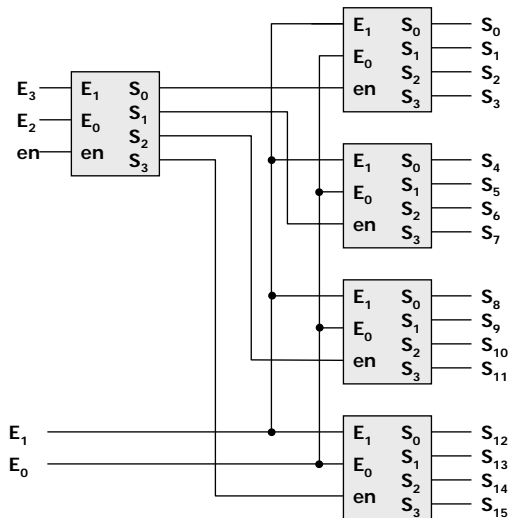
### EJEMPLO

A partir de decodificadores de 2 entradas, construir un decodificador de 4 entradas




### CODIFICADOR

 

Se codifica en binario sobre la salida el número de entrada que esté activa

en	E <sub>0</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	x	x	x	x	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0

¿Cómo distinguir estos dos casos?

 

Señal de salida adicional

### CODIFICADOR



#### Codificador prioritario



en	E <sub>0</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	act
0	x	x	x	x	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	x	x	x	1	1	1	1
1	x	x	1	0	1	0	1
1	x	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1

deshabilitado  
 inactivo  
 activo



# Multiplexores y demultiplexores



## MULTIPLEXOR (MUX)

  


La entrada de datos correspondiente al número codificado en binario en las señales de control se conecta a la salida

en	E <sub>0</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	S
0	X	X	X	X	X	X	0
1	D	X	X	X	0	0	D
1	X	D	X	X	0	1	D
1	X	X	D	X	1	0	D
1	X	X	X	D	1	1	D

## MUX mediante puertas lógicas

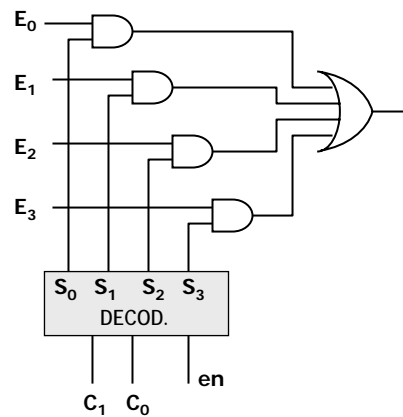 


### DEMÚLTIPLEXOR

 

Saca la entrada por aquella salida correspondiente al número codificado en las señales de control

en	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	E	0	0	0
1	0	1	0	E	0	0
1	1	0	0	0	E	0
1	1	1	0	0	0	E

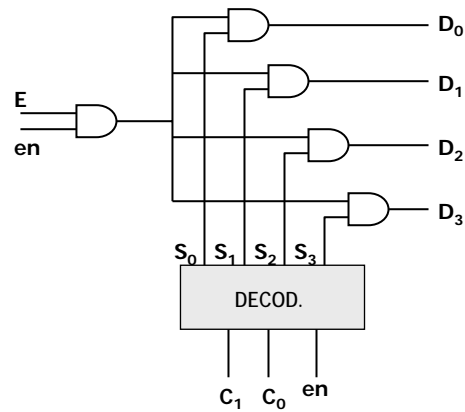

$$D_2 = en \cdot C_1 \cdot \overline{C_0}$$

### Funciones lógicas mediante decodificadores/mux


#### Ejemplo

Diseñar un circuito que tiene como entrada el mes del año codificado en binario y como salida un '1' si el mes es de 31 días o un '0' si es de menos de 31 días

D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x


- A Mediante un decodificador
- B Mediante un multiplexor
- C Mediante multiplexores de 2 a 1

A **Un decodificador**

 

**B** Un MUX

D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

 

**C** MUX 2 a 1

