

Hoja de Ejercicios 2

1.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch SR.



2.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch D, activado en nivel alto del reloj.



3.- Dada la siguiente entrada, dibujar la salida Q de un latch D, activado en nivel alto del reloj.



4.- Dada la entrada del ejercicio 2, dibujar la salida Q de un flip-flop D.

5.- Dada la entrada del ejercicio 3, dibujar la salida Q de un flip-flop D.