

Inducción electromagnética

F II

Ley de Faraday. Campo eléctrico inducido

Fuerza electromotriz de movimiento

Autoinducción e inducción mútua

Energía magnética.

Circuitos L-R, L-C y L-C-R

Corriente de desplazamiento



Ecuaciones de Maxwell

Corriente alterna

Inducción electromagnética

Experimentos de inducción

F II

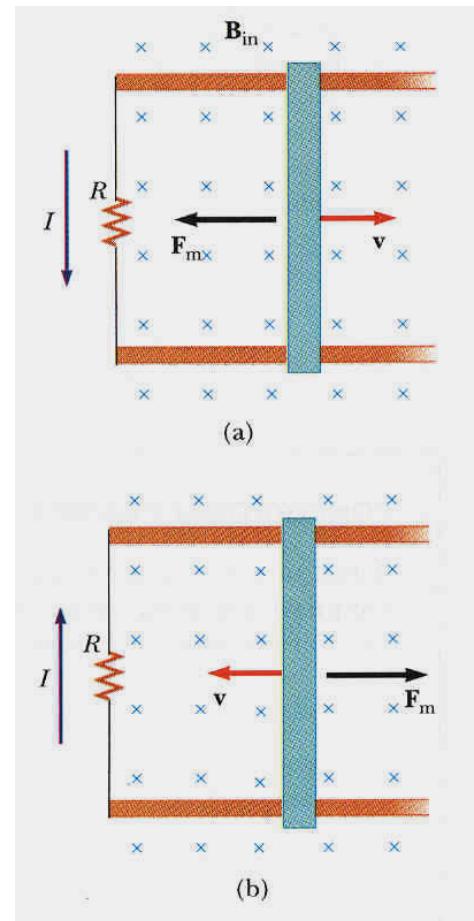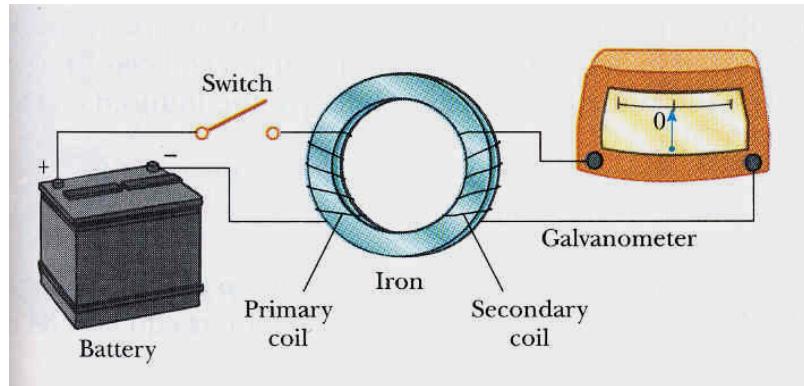

Ley de Faraday

F II

Circuito de área A, rígido o deformable

Campo B, variable con el tiempo o uniforme

Flujo magnético

$$\Phi_B = \Phi_B(t) = \int_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

F.e.m. inducida



$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Ley de Lenz

F II

Significado del signo en ley de Faraday

Oposición a la variación del flujo

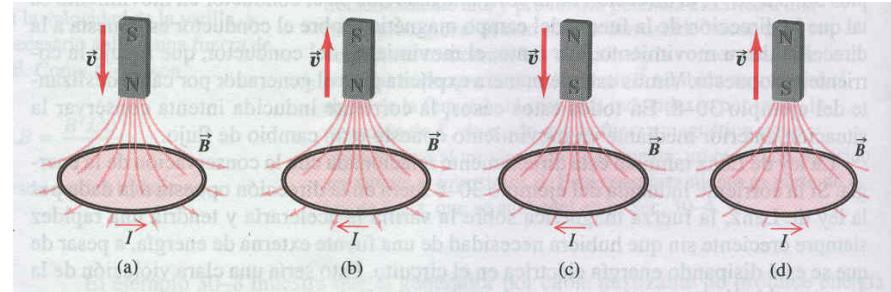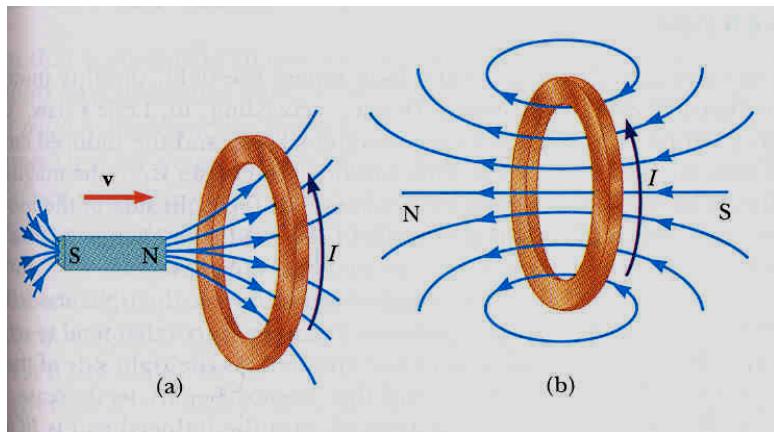


Campo eléctrico inducido

Campo magnético variable con el tiempo

F II

Campo eléctrico inducido sin circuito

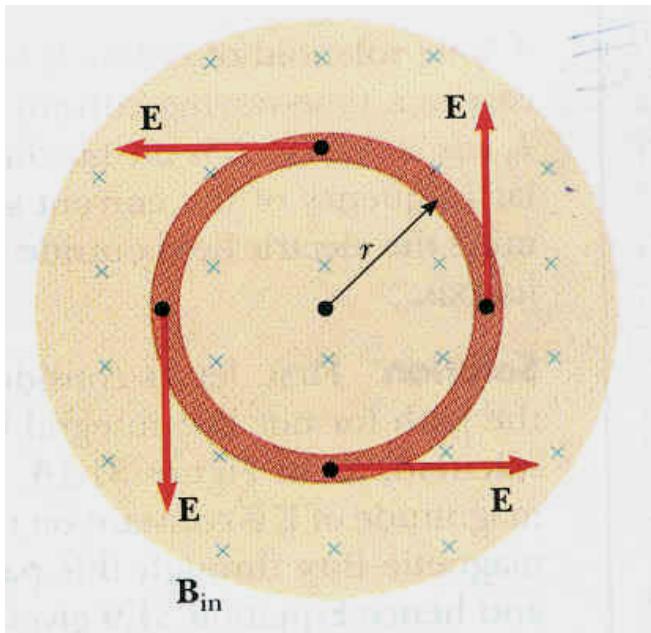

$$\mathcal{E} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$



$$2\pi r E = - \frac{d}{dt} (B(t) \pi r^2), \quad E = - \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

Corrientes parásitas

F II

Campo magnético variable con el tiempo



Corriente inducida en conductores

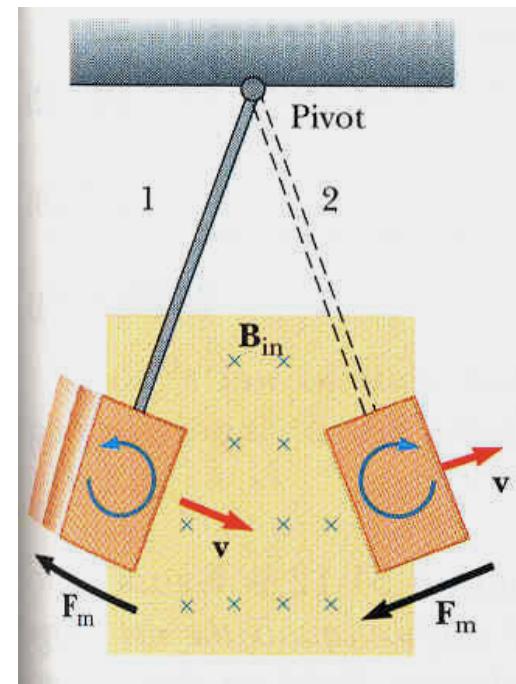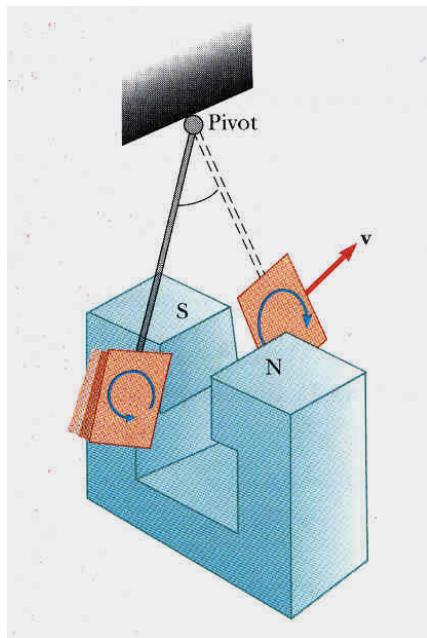

Fuerza electromotriz de movimiento

F II

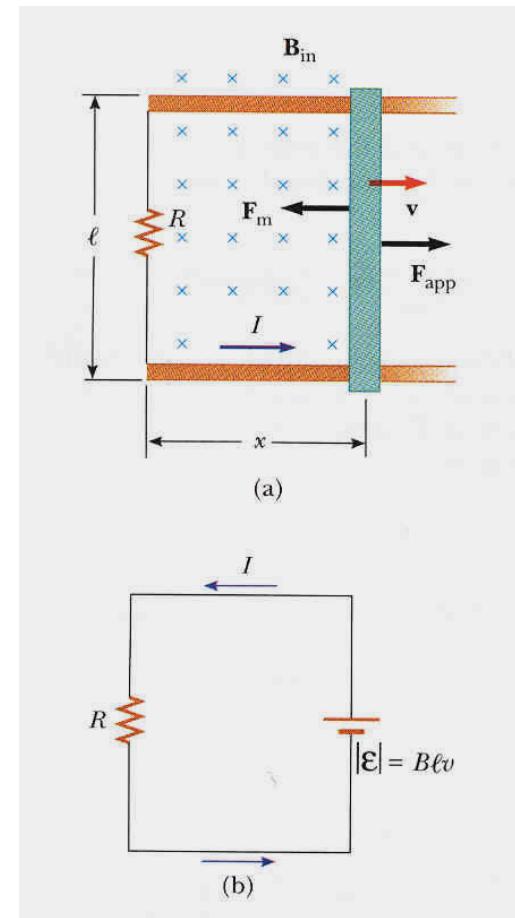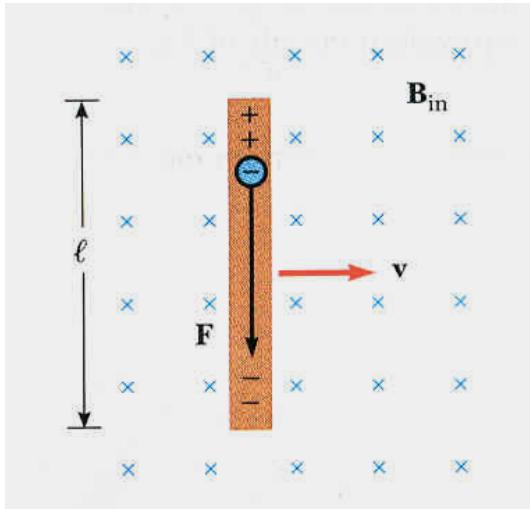
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BLx(t)) = BLv$$



$$E = vB; V_{ab} = EL = vBL$$

Autoinducción

F II

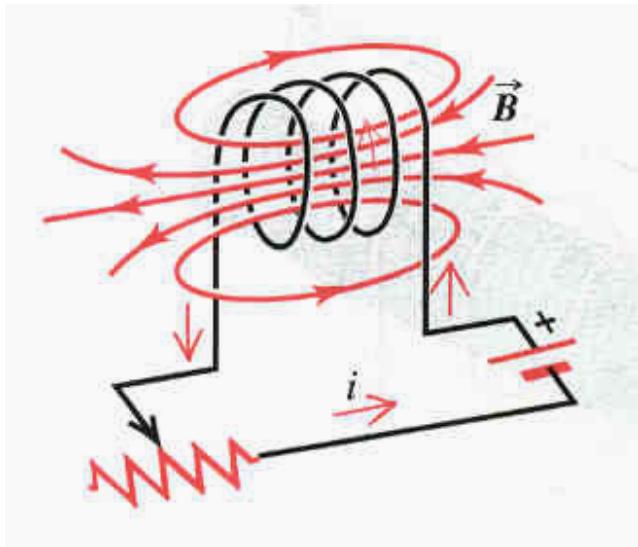


$$L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad N \frac{d\Phi_B}{dt} = L \frac{di}{dt}; \quad \mathcal{E} = -L \frac{di}{dt}$$

Inducción mutua

F II
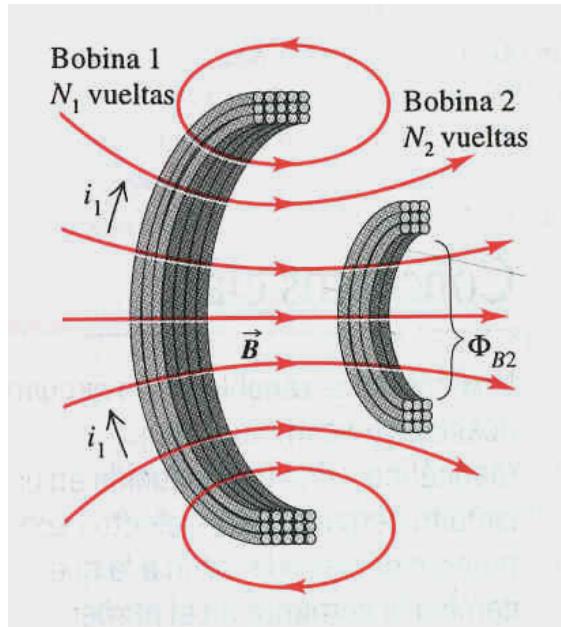
$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt}; N_2 \Phi_{B2} = M_{21} i_1; \mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$



$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d\Phi_{B1}}{dt}; N_1 \Phi_{B1} = M_{12} i_2; \mathcal{E}_1 = -M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$M_{12} = M_{21} = M = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2}$$

Cálculo inductancias

F II

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I, \quad \Phi = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} I; \quad L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

$$2\pi R B_1 = \mu_0 N_1 I_1; \quad 2\pi R B_2 = \mu_0 N_2 I_2;$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R}; \quad B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2\pi R};$$

$$\Phi_{1,2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A I_2}{2\pi R}; \quad \Phi_{2,1} = \frac{\mu_0 N_2 N_1 A I_1}{2\pi R};$$

$$M_{1,2} = \frac{\Phi_{1,2}}{I_2} = M_{2,1} = \frac{\Phi_{2,1}}{I_1} = M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A}{2\pi R}$$

Energía magnética

F II

$$P(t) = -\mathcal{E}i(t) = Li \frac{di}{dt}; U = \int_0^t P dt = \int_0^I Lidi = \frac{1}{2} LI^2$$


Energía localizada en la corriente

$$U = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 A}{l} I^2 = \frac{1}{2} \left(\mu_0 \frac{N}{l} I \right)^2 \left(\frac{lA}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} lA$$


Energía localizada en el campo

Circuito R-L

F III

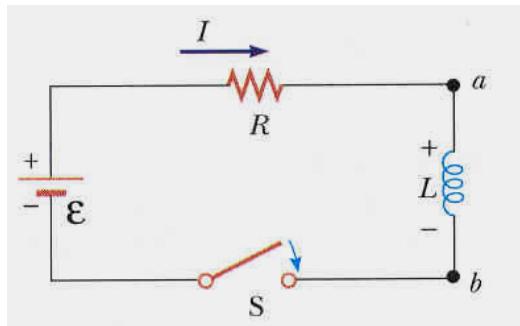
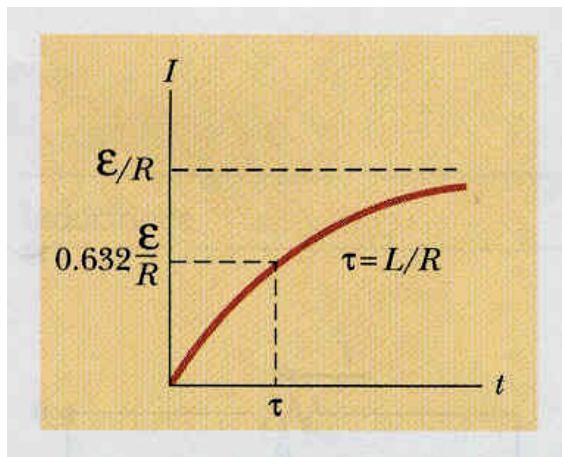
$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = Ri; \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right); \quad \tau = \frac{L}{R}$$



$$Ri + L \frac{di}{dt} = 0; \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(e^{-\frac{R}{L}t} \right) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad \tau = \frac{L}{R}$$

Circuito L-C

F III

$$-L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0, \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$q = Q \cos(\omega t + \varphi); \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


$$i = -\omega Q \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$i = \pm \sqrt{\frac{1}{LC}} \sqrt{Q^2 - q^2}$$


Circuito L-C

F III

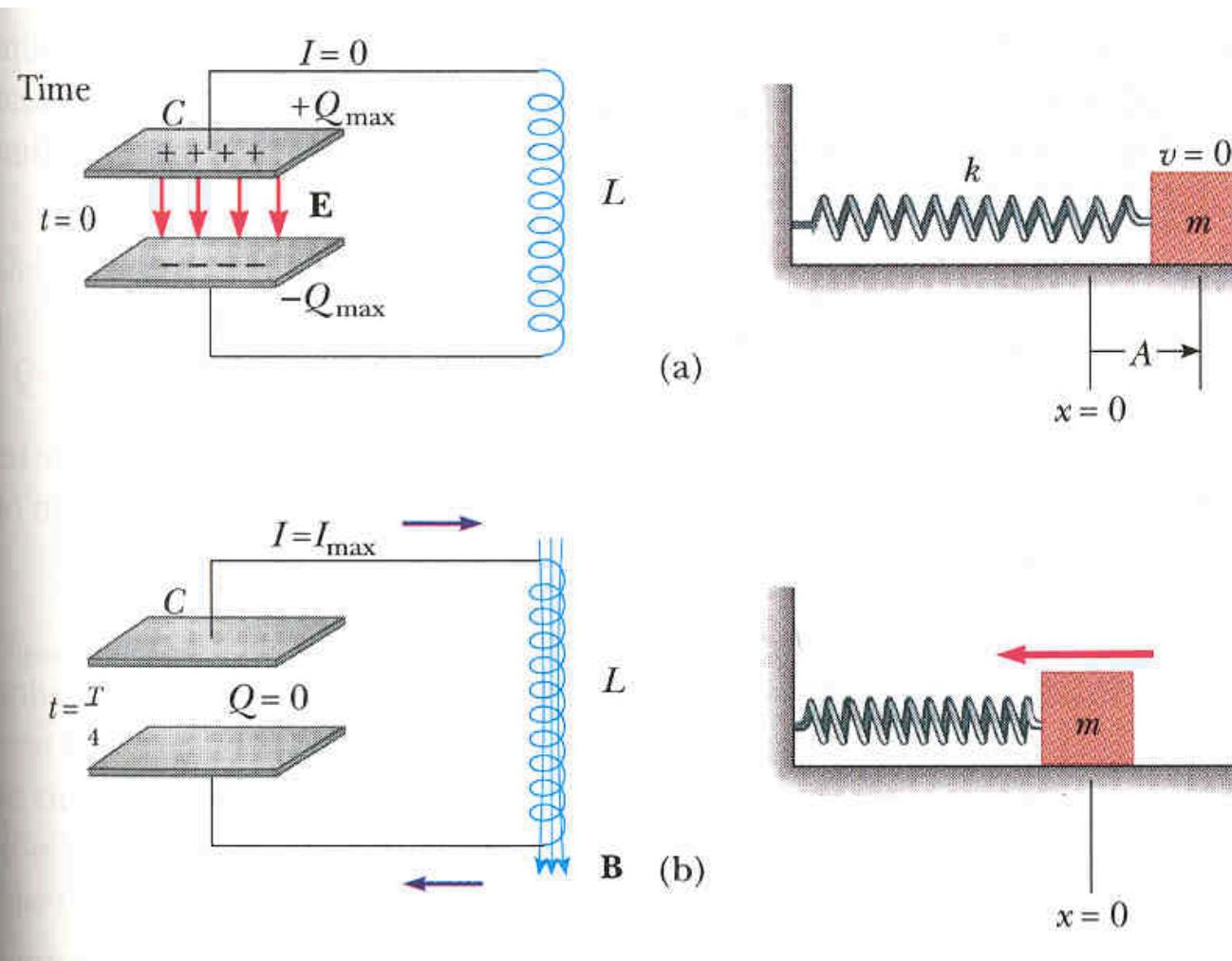



Circuito L-C

F III

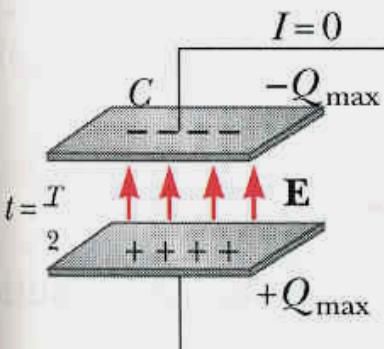

L


(c)

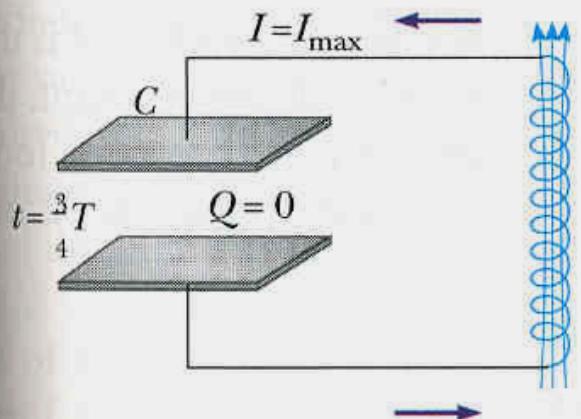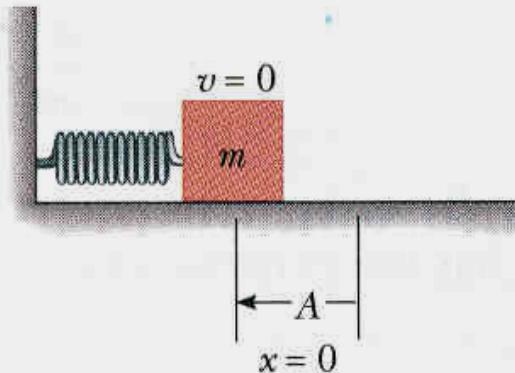

B


L

(d)



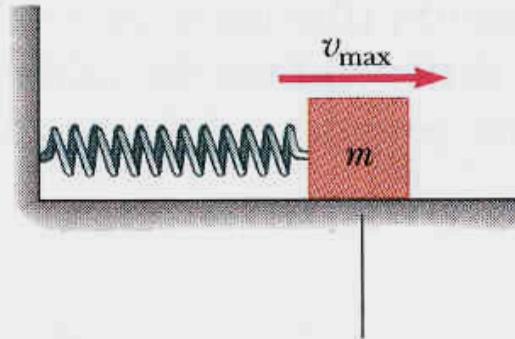


Circuito L-C

F III


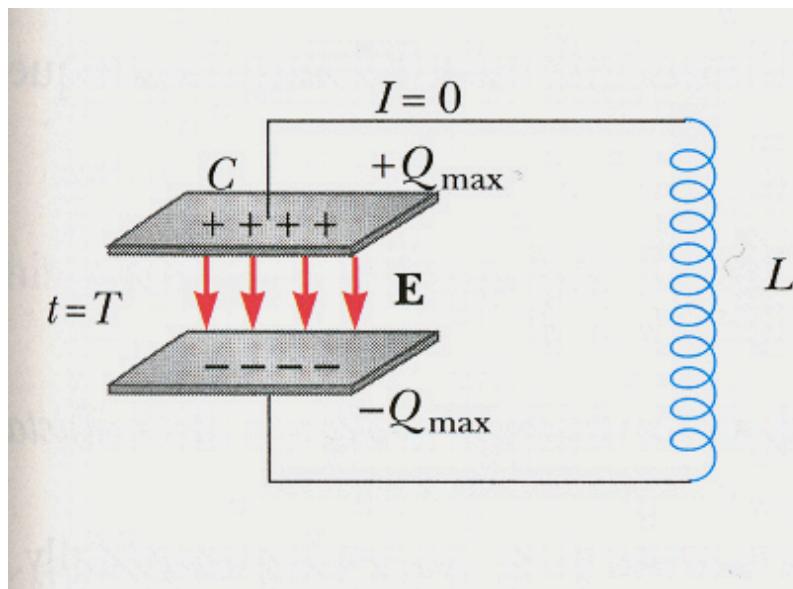


(e)

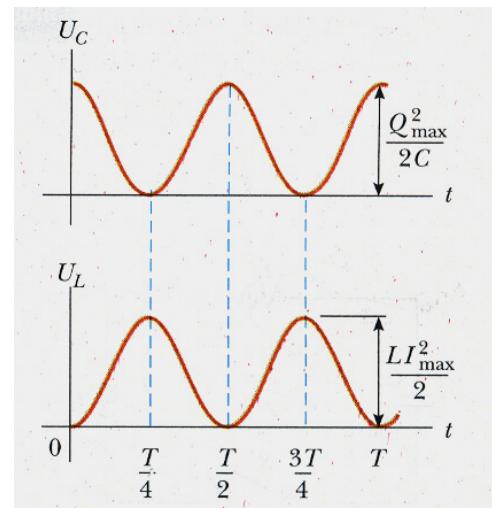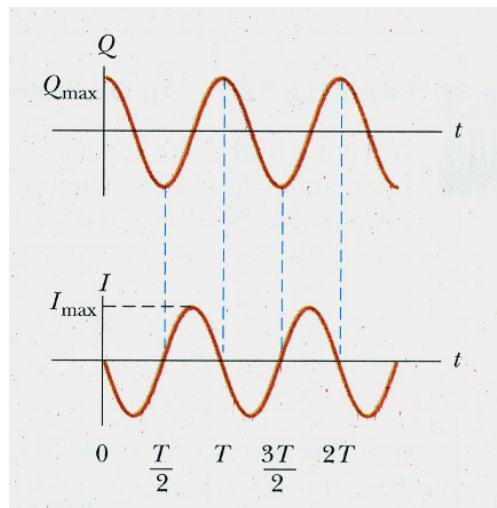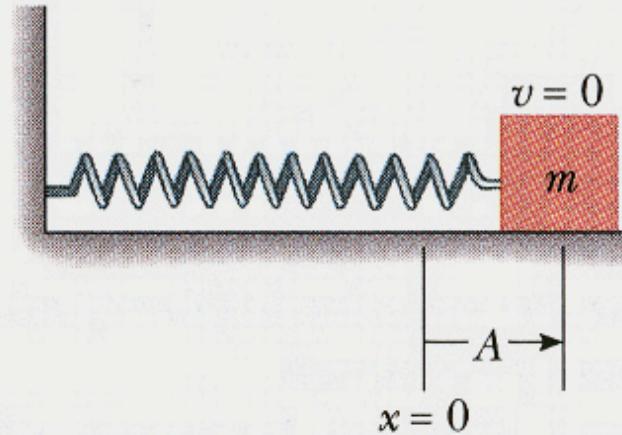

FF II

Circuito L-C-R

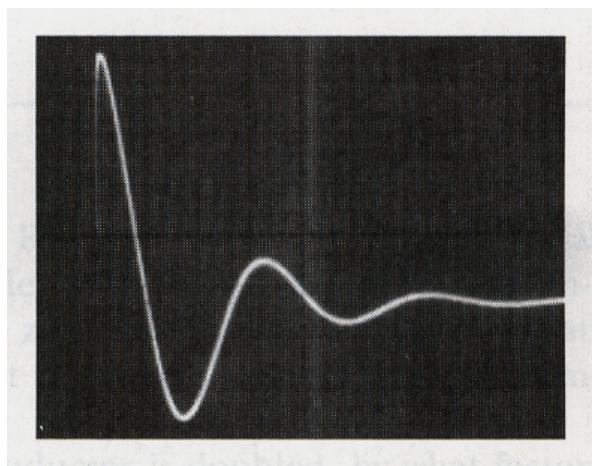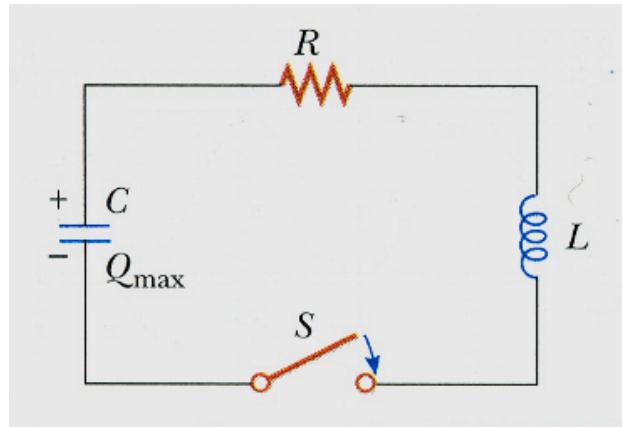



$$-iR - L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0, \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$q = A e^{-\left(\frac{R}{2L}\right)t} \cos(\omega' t + \varphi); \quad \omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Corriente de desplazamiento

Carga condensador / ley Ampère

F II

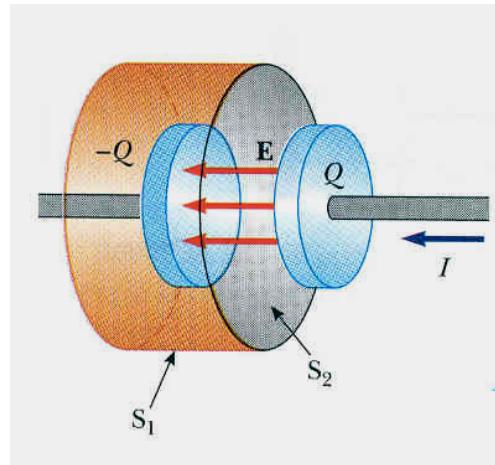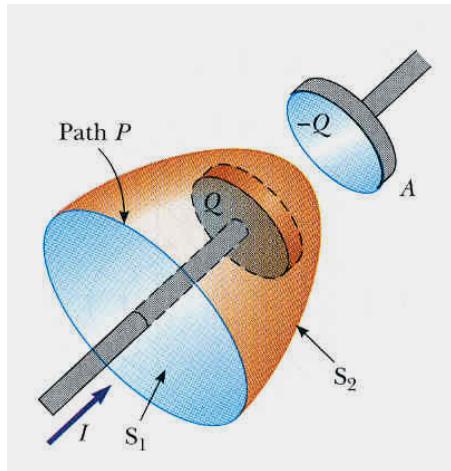

$$I_D = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}; \quad \mathbf{j}_D = \epsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} = \frac{d\mathbf{D}}{dt} \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I + I_D) = \mu_0 \oint_C \left(\mathbf{j} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) \cdot \mathbf{n} da$$

Ecuaciones de Maxwell I

F II

En el vacío

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \oint_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} da = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da = 0 \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I + I_D) = \mu_0 \oint_C \left(\mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} \right) \cdot \mathbf{n} da$$

Ecuaciones de Maxwell II

En medios materiales

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d}{dt} \oint_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = q$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da = 0$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \left(\mathbf{j} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) \cdot \mathbf{n} da$$


$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}; \quad \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}; \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

F II

Generación de corriente alterna

F II

Campo uniforme+bobina giratoria

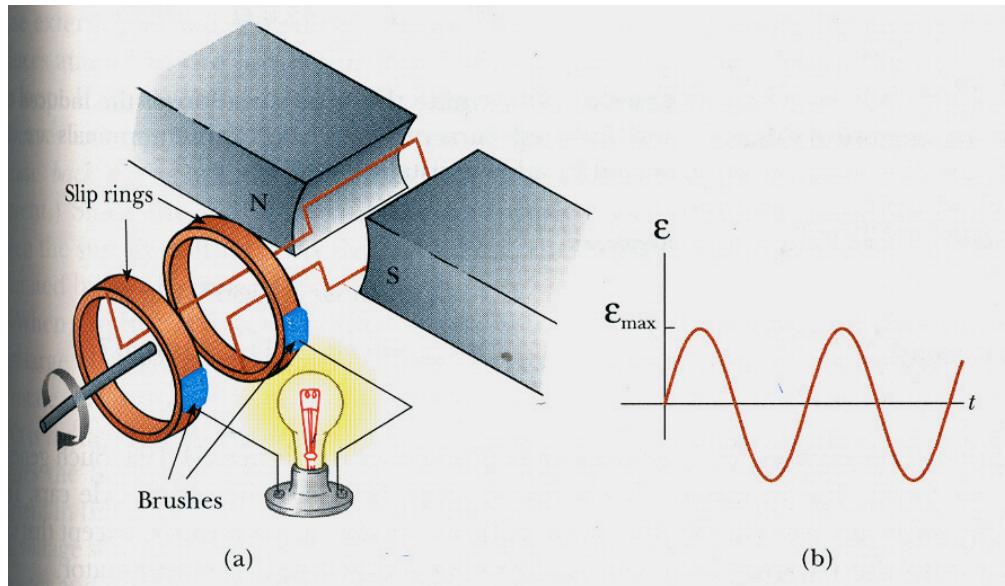


$$\Phi_B = BA \cos \varphi = BA \cos \omega t; \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \omega B A \sin \omega t$$

Corriente alterna I


F II

Resistencia pura R

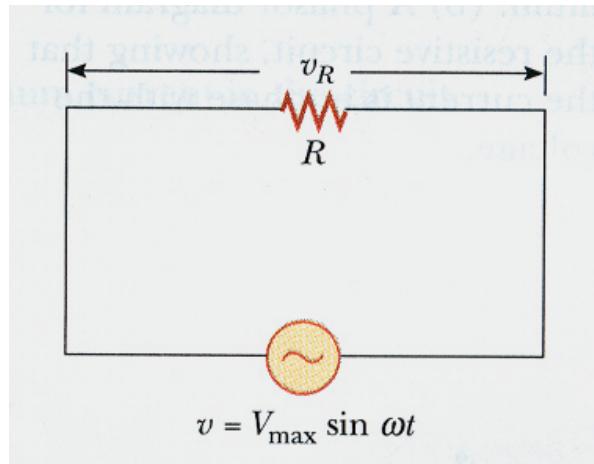


$$v = v_R = V_0 \sin \omega t = R i_R;$$
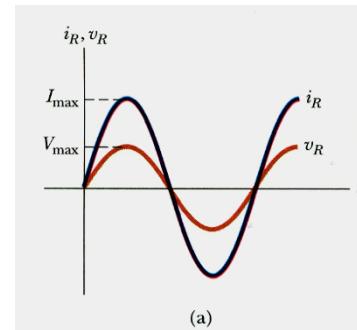
$$i_R = \frac{v}{R} = \frac{V_0}{R} \sin \omega t = I_0 \sin \omega t; I_0 = \frac{V_0}{R}$$



(a)

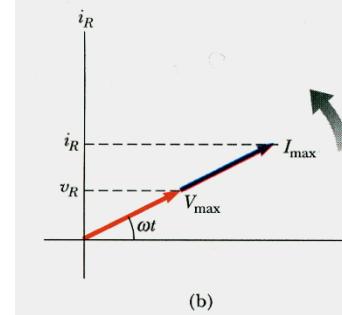



(b)

$$v_R = I_0 R \sin \omega t$$

Corriente alterna II

Bobina ideal de autoinducción L

F II

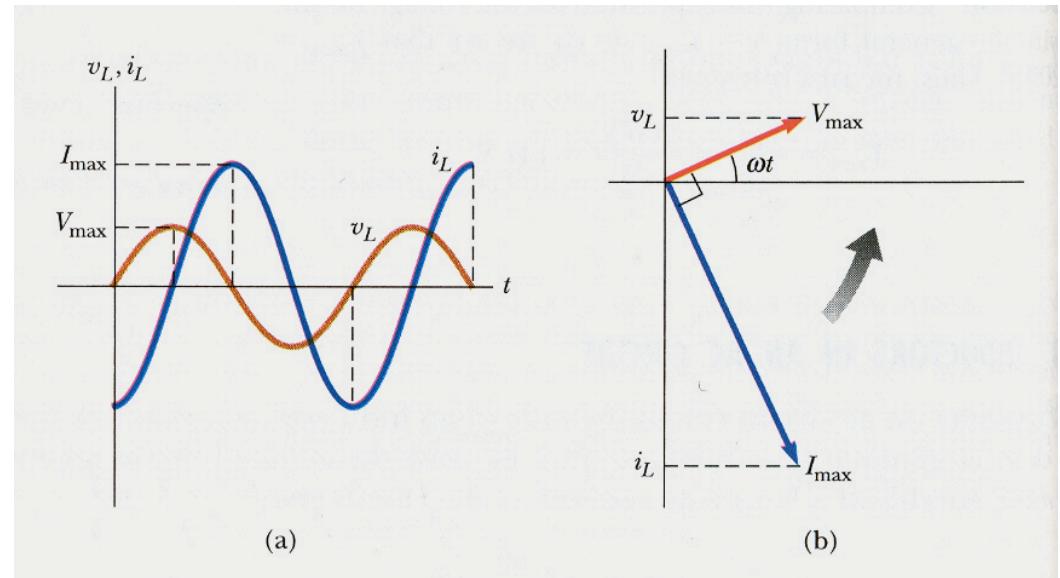
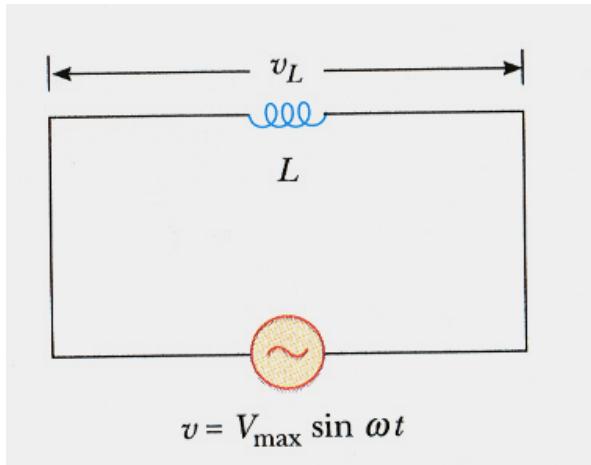


$$v - L \frac{di}{dt} = 0; \quad L \frac{di}{dt} = V_0 \sin \omega t; \quad i = \frac{V_0}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right); \quad I_0 = \frac{V_0}{\omega L} = \frac{V_0}{X_L}$$

Corriente alterna III

F II

Condensador ideal de capacidad C

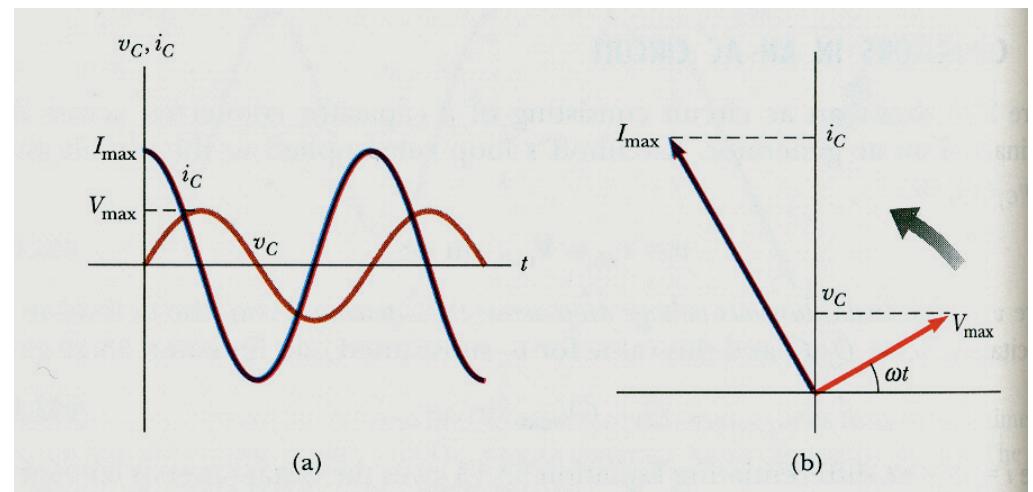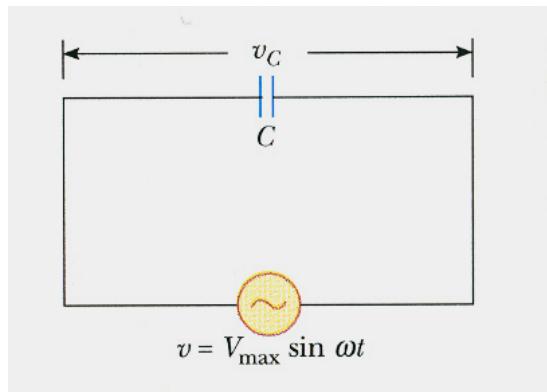


$$v = v_C = V_0 \operatorname{sen} \omega t; Q = CV_0 \operatorname{sen} \omega t; i_C = \frac{dQ}{dt} = \omega CV_0 \cos \omega t$$

$$i_C = \omega CV_0 \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right); I_0 = \omega CV_0 = \frac{V_0}{X_C}; X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Corriente alterna IV

Circuito R-L-C

F II

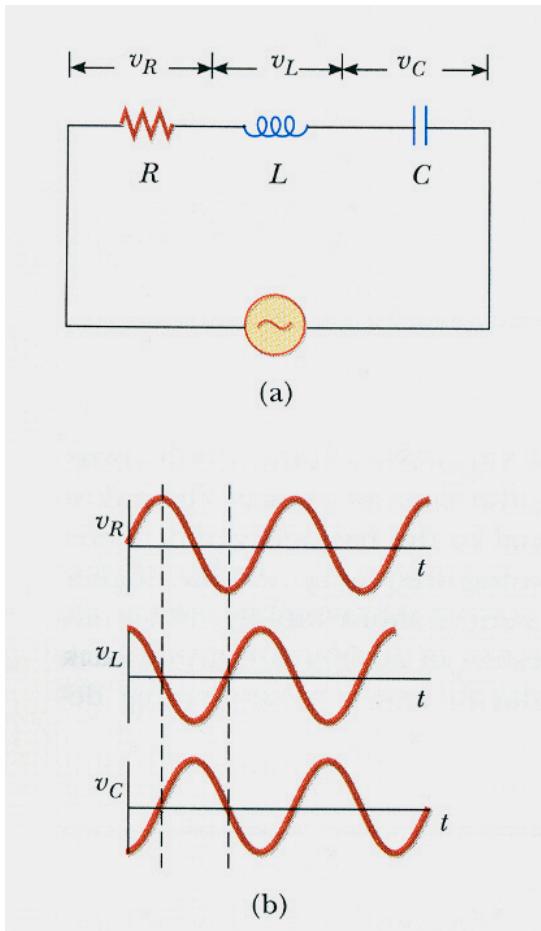

$$v = V_0 \operatorname{sen} \omega t; i = I_0 \operatorname{sen}(\omega t - \phi)$$

$$v_R = I_0 R \operatorname{sen} \omega t = V_R \operatorname{sen} \omega t$$


$$v_L = I_0 X_L \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = V_L \cos \omega t$$

$$v_C = I_0 X_C \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = -V_C \cos \omega t$$

Corriente alterna V

Circuito R-L-C


F II

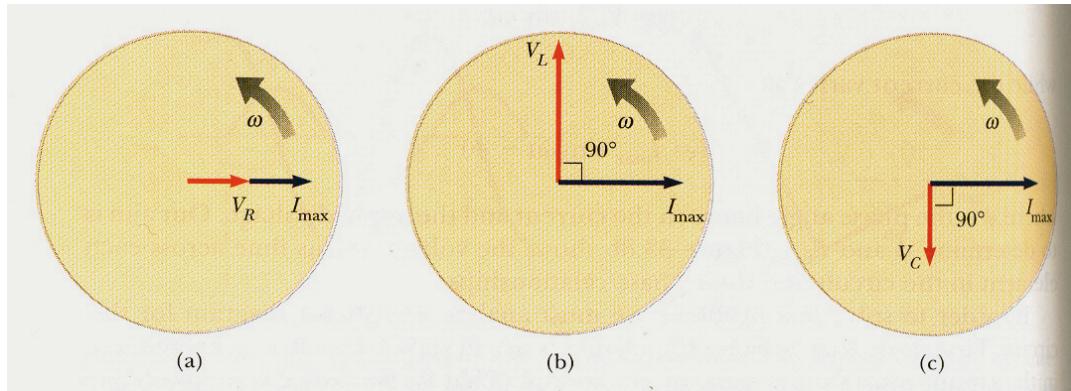

$$v = v_R + v_L + v_C ; V_0 = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = I_0 \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} ; \operatorname{tg} \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$
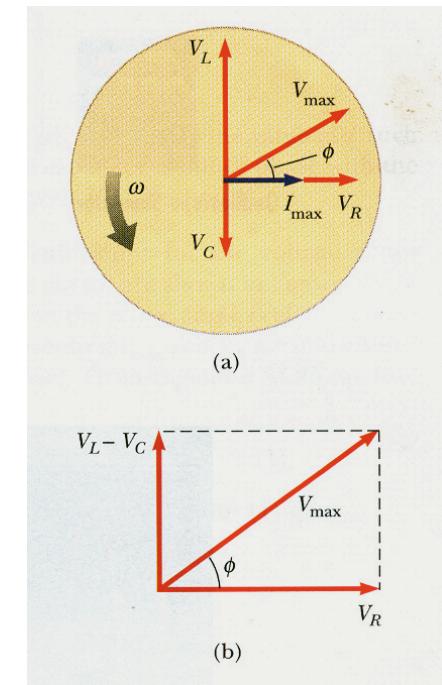
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} ; V_0 = ZI_0$$



Corriente alterna VI

Circuito R-L-C


F II

$$v = V_0 \operatorname{sen} \omega t; i = I_0 \operatorname{sen}(\omega t - \phi)$$

$$v_R = I_0 R \operatorname{sen} \omega t = V_R \operatorname{sen} \omega t$$

$$v_L = I_0 X_L \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = V_L \cos \omega t$$
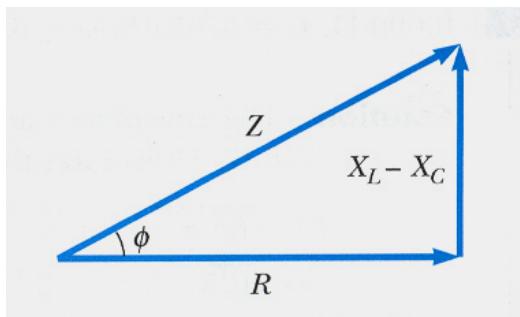
$$v_C = I_0 X_C \operatorname{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -V_C \cos \omega t$$



| Circuit Elements | Impedance, Z | Phase angle, ϕ |
|------------------|------------------------------|--|
| | R | 0° |
| | X _C | -90° |
| | X _L | +90° |
| | $\sqrt{R^2 + X_C^2}$ | Negative, between -90° and 0° |
| | $\sqrt{R^2 + X_L^2}$ | Positive, between 0° and 90° |
| | $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ | Negative if X _C > X _L Positive if X _C < X _L |




Resonancia

F II

Si $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
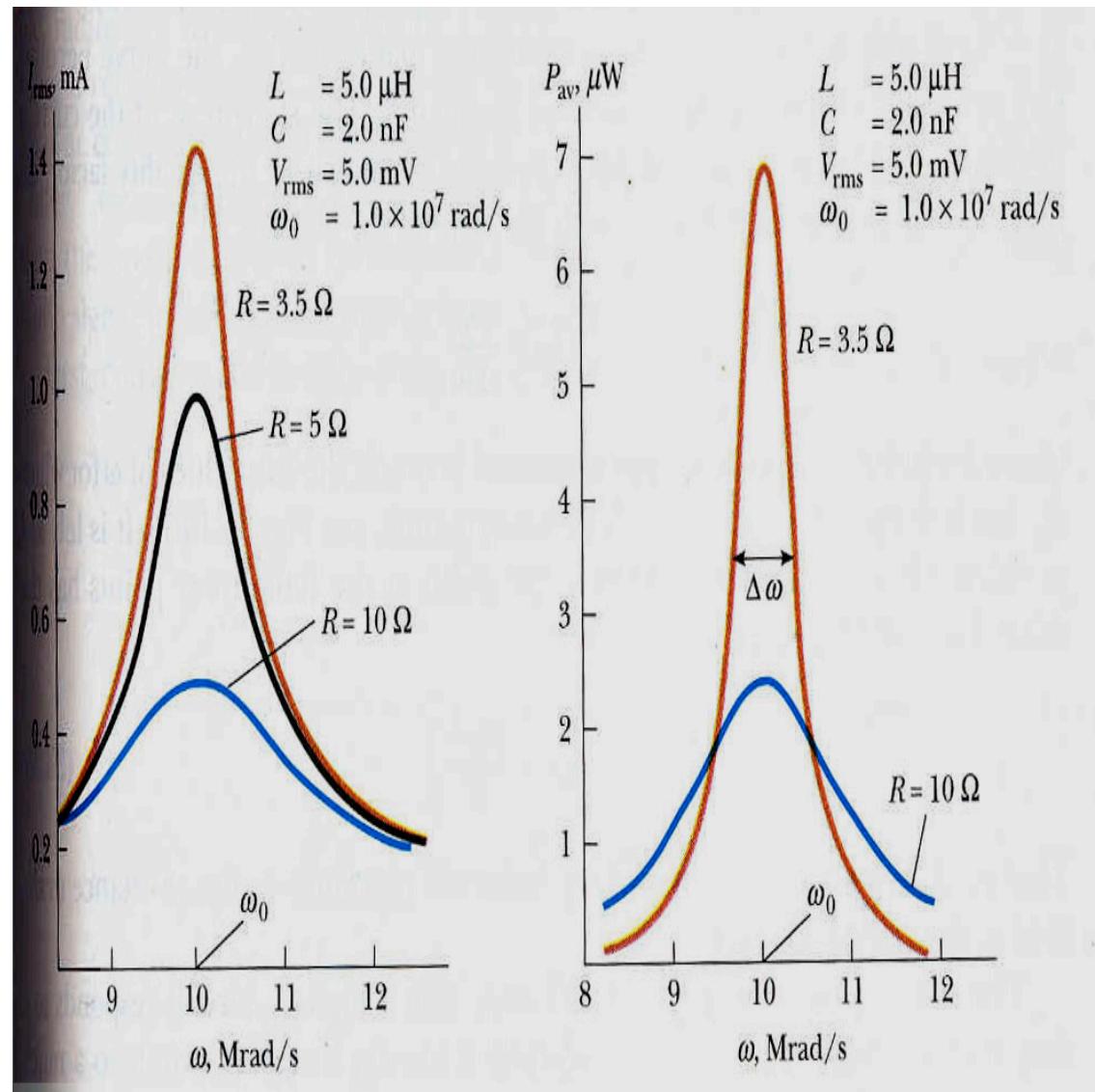
$$\omega = \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$





Potencia circuito resistivo

F II

$$v = V_0 \operatorname{sen} \omega t; i = I_0 \operatorname{sen} \omega t$$

$$P_R(t) = V_0 I_0 \operatorname{sen}^2 \omega t; \langle P_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_R dt = \frac{V_0 I_0}{2}$$

$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \text{ e } I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$\langle P_R \rangle = R I_{ef}^2 = \frac{V_{ef}^2}{R}$$



Potencia circuito reactivo

F II

$$v = V_0 \operatorname{sen} \omega t; i = I_0 \operatorname{sen} (\omega t - \varphi)$$

$$P_R(t) = V_0 I_0 \operatorname{sen} \omega t \operatorname{sen}(\omega t - \varphi)$$

$$\langle P_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_R dt = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \varphi =$$

$$\frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cos \varphi = V_{ef} I_{ef} \cos \varphi$$

Transformadores

F II $V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}; V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}; \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$

