



Lógica Secuencial en VHDL (I)



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Introducción

- Las salidas de la lógica secuencial depende de la entrada actual y las anteriores. Tiene **memoria**.
- Algunas definiciones:
 - **Estado**: toda la información del circuito necesaria para explicar su comportamiento futuro
 - **Latches y flip-flops**: elementos que almacenan un bit de estado
 - **Circuitos secuenciales síncronos**: lógica combinacional seguida por un banco de flip-flops



Circuitos secuenciales

- Dan secuencia a los eventos
- Tienen memoria (a corto plazo)
- Usan retroalimentación desde la salida a las entradas para almacenar la información





Elementos de Estado

- El estado de un circuito influye en su comportamiento futuro
- Entre los elementos de estado que almacenan información sobre el mismo están:
 - Circuitos biestables
 - Latch SR
 - Latch D
 - Flip-flop D



Circuito biestable

  - Bloque fundamental base de los otros elementos de estado
- Dos salidas: Q , Q_{bar}
- Sin entradas



Análisis del circuito biestable



- Dos casos posibles:

- $Q = 0$:

- entonces $Q = 1$, $Q_{bar} = 0$ (coherente)

- $Q = 1$:

  - entonces $Q = 0$, $Q_{bar} = 1$ (coherente)




- Almacena un bit de estado en la variable de estado, Q (o Q_{bar})
- Pero **no hay entradas para controlar el estado.**



Latch SR (Set/Reset)

- Latch SR

 


- Considera los cuatro casos posibles:
 - $S = 1, R = 0$
 - $S = 0, R = 1$
 - $S = 0, R = 0$
 - $S = 1, R = 1$




Análisis del Latch SR

 - $S = 1, R = 0$:
- entonces $Q = 1$ y $Q_{bar} = 0$




 - $S = 0, R = 1$:
- entonces $Q = 0$ y $Q_{bar} = 1$




Análisis del Latch SR

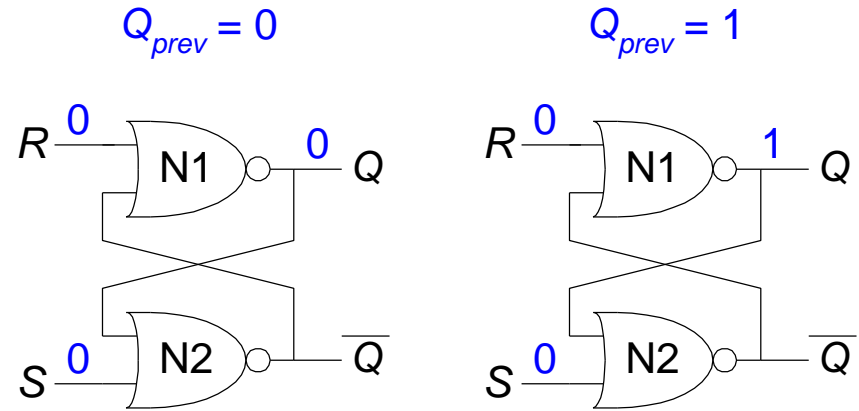- $S = 0, R = 0$:
- entonces $Q = Q_{prev}$
- ¡Memoria!



 - $S = 1, R = 1$:
- entonces $Q = 0, Q_{bar} = 0$
- Estado inválido
- $Q \neq \text{NOT } Q_{bar}$



Implementación VHDL

```
entity sr_latch is
    port ( s, r: in std_logic;
          q, qbar: out std_logic);
end sr_latch;

architecture sr_latch_arq of sr_latch is
    signal q_int, qbar_int : std_logic;
begin
    q_int <= s nand qbar_int;
    qbar_int <= r nand q_int;


    q <= q_int;
    qbar <= qbar_int;
end sr_latch_arq;
```




Latch D

- Dos entradas: CLK , D
 - CLK : controla *cuándo* cambia la salida
 - D (entrada de datos): controla *cuáles* son los cambios de la salida
- Función
 - Cuando $CLK = 1$,
 - D pasa a Q (*transparente*)
 - Cuando $CLK = 0$,
 - Q mantiene su valor anterior (*opaco*)
- Evita el caso inválido en el que $Q \neq \text{NOT } Q$

D Latch
Symbol

 

Circuito interno del Latch D

 

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0



Implementación VHDL

```
entity dlatch is
    port (
        signal d, clk: in std_logic;
        signal q,qn: out std_logic);
end dlatch;


architecture behavior of dlatch is
begin
    process (clk, d)
    begin
        if (clk = '1') then
            q <= d;
            qn <= not d;
        end if;
    end process;
end behavior;
```



Flip-Flop D

- **Entradas:** CLK , D
- **Función**
 - Muestra D en el flanco de subida del reloj CLK
 - Cuando CLK sube de 0 a 1, D pasa a Q
 - En cualquier otro caso, Q mantiene su valor anterior
 - Q cambia solo en el flanco de subida del reloj CLK
- Se le llama *disparado por flanco*
- Activado en el flanco del reloj

D Flip-Flop Symbols

 


Implementación VHDL

```
entity DFLIPFLOP is
    Port ( DATAIN : in std_logic;
          CLOCK   : in std_logic;
          DATAOUT : out std_logic);
end DFLIPFLOP;
architecture Behavioral of DFLIPFLOP is
    begin
        process (DATAIN, CLOCK)
        begin
            if rising_edge(CLOCK) then
                DATAOUT <= DATAIN;
            end if;
        end process;
    end Behavioral;
```


D

CLK


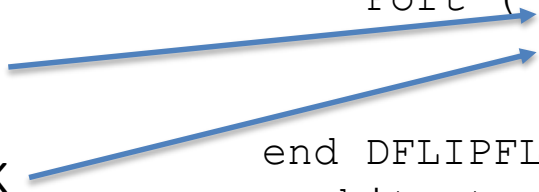
The diagram shows two blue arrows. One arrow starts at the label 'D' on the left and points to the 'DATAIN' parameter in the Port declaration. The second arrow starts at the label 'CLK' on the left and points to the 'CLOCK' parameter in the Port declaration.

Circuito interno del Flip-Flop D


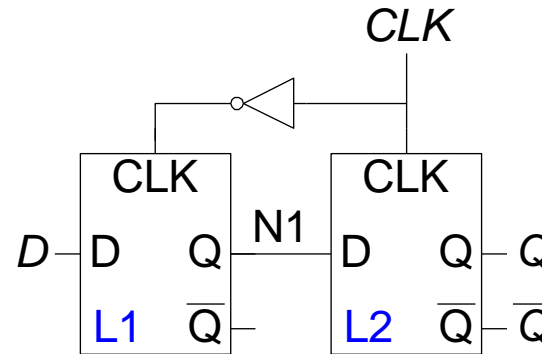
- Dos latches (L1 y L2) seguidos controlados por relojes de valores opuestos
- Cuando $CLK = 0$
 - L1 es transparente
 - L2 es opaco
 - D pasa a N1
- Cuando $CLK = 1$
 - L2 es transparente
 - L1 es opaco
 - N1 pasa a Q
- Así, en el flanco de reloj (cuando CLK sube de 0 a 1)
 - D pasa a Q



Latch D vs. Flip-Flop D

  

Registros

  

Implementación VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flop is
  port (clk: in  STD_LOGIC;
        d:   in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) ;
        q:   out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)) ;
end flop;

architecture synth of flop is
begin
  process (clk) begin
    if rising_edge (clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end synth;
```



Flip-Flops con Enable


- **Entradas:** CLK , D , EN

- La entrada enable (EN) controla cuándo se almacena el nuevo dato (D)


Función

- $EN = 1$: D pasa a Q en el flanco de reloj
- $EN = 0$: el flip-flop mantiene su estado previo

Internal
Circuit

 

Symbol

 

Implementación VHDL


```
entity DFLIPFLOP3 is
    Port ( DATAIN : in std_logic;
          CLOCK : in std_logic;
          ENABLE : in std_logic;
          DATAOUT : out std_logic);
end DFLIPFLOP3;
architecture Behavioral of DFLIPFLOP3 is
begin
    process (DATAIN, CLOCK)
    begin
        if ENABLE='1' then
            if rising_edge(CLOCK) then
                DATAOUT <= DATAIN;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```



Flip-Flops con Reset

- **Entradas:** CLK , D , $Reset$
- **Función:**
 - $Reset = 1$: Q se establece a 0
 - $Reset = 0$: el flip-flop se comporta como un flip-flop D normal

Symbols

 

Flip-Flops con Reset

- Dos tipos:
 - **Síncronos:** reset solo en el flanco de reloj
 - **Asíncronos:** reset inmediato cuando $Reset = 1$



Implementación VHDL

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flopenr is
  port(clk,reset, en: in  STD_LOGIC;
        d:  in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        q:  out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end flopenr;

architecture asynchronous of flopenr is
begin
  process(clk, reset) begin
    if reset='1' then
      q <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
      if en then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end asynchronous;
```

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flopr is
  port(clk : in  STD_LOGIC;
        reset: in  STD_LOGIC;
        d:    in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        q:    out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end flopr;

architecture synchronous of flopr is
begin
  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        q <= "0000";
      else
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end synchronous;
```



Flip-Flops con Set

- **Entradas:** CLK , D , Set
- **Función:**
 - $Set = 1$: Q se pone a 1
 - $Set = 0$: el flip-flop se comporta como un flip-flop D normal

Symbols

