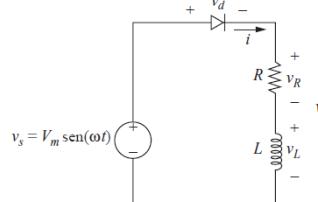
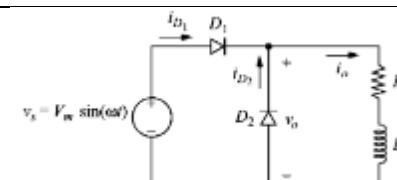
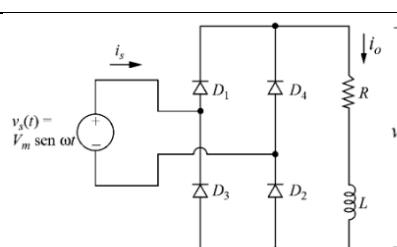
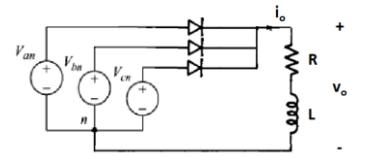
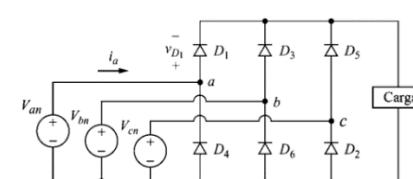
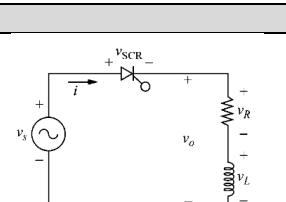
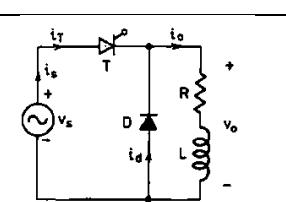
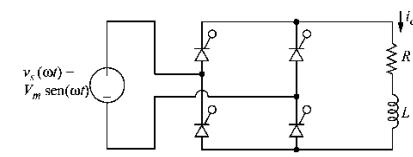
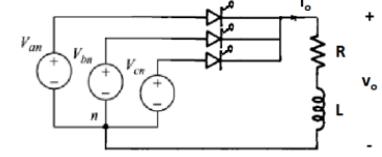


Rectificadores no controlados		Modos de conducción
Monofásico de media onda con carga RL (Círculo 1-1)		MCD
Monofásico de media onda con carga RL y DLC (Círculo 1-2)		MCD o MCC
Monofásico de onda completa con carga RL (Círculo 1-4)		MCC
Trifásico de media onda con carga RL (Círculo 1-5)		MCC
Trifásico de onda completa con carga RL (Círculo 1-6)		MCC
Rectificadores controlados		Modos de conducción
Monofásico de media onda con carga RL (Círculo 1-7)		MCD
Monofásico de media onda con carga RL y DLC (Círculo 1-7)		MCD o MCC
Monofásico de onda completa con carga RL (Círculo 1-8)		MCD ( $\alpha > \phi$ ) o MCC ( $\alpha < \phi$ )
Trifásico de media onda con carga RL (Círculo 1-10)		MCD o MCC