

# Tema 2: Circuitos Secuenciales

## Contenidos

2.1 Introducción


2.2 Descripción de un Sistema Secuencial

2.3 Elementos con Memoria

2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos  
Secuenciales

# 2.1 Introducción

## Diagrama de un Sistema Secuencial

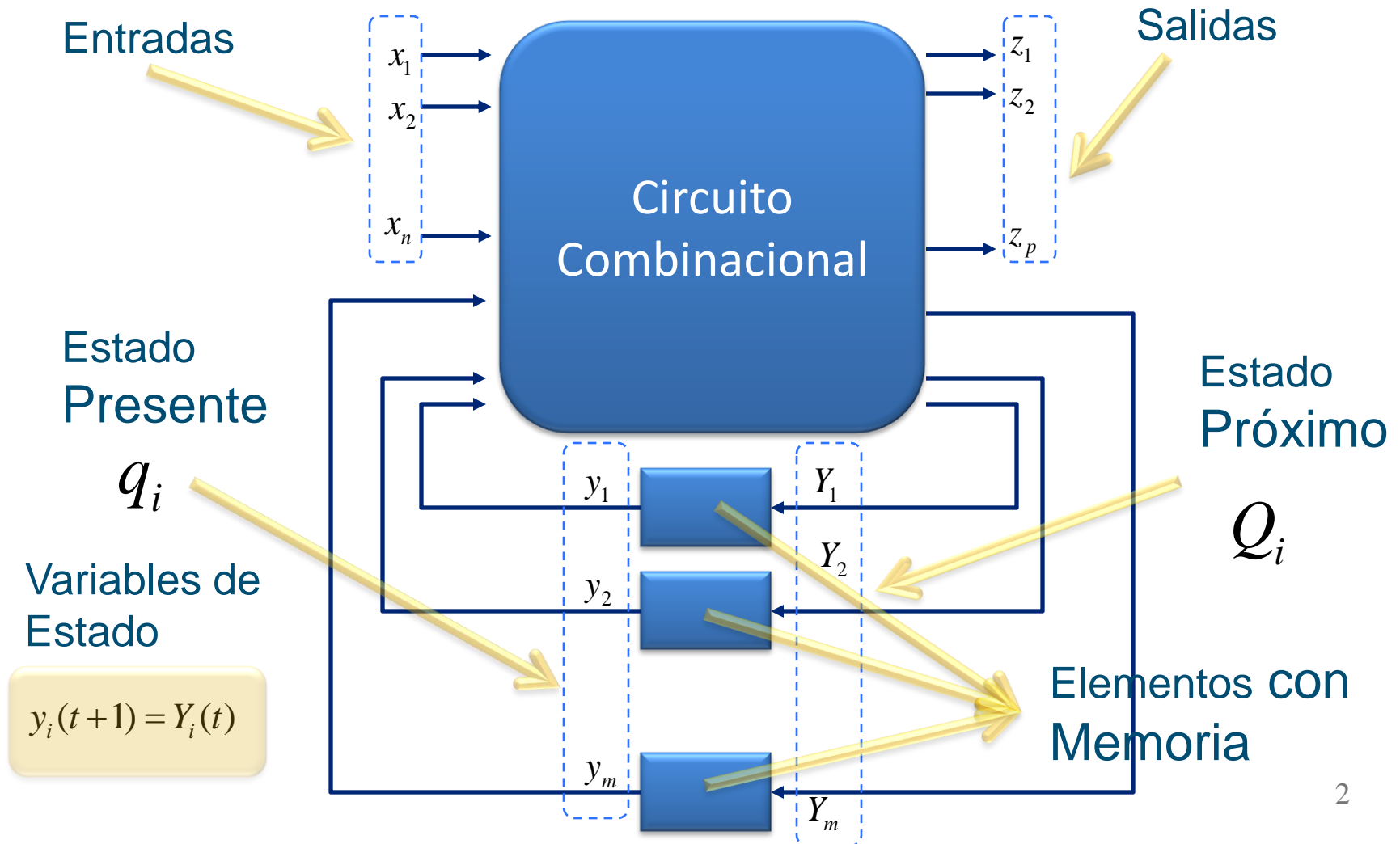

## 2.1 Introducción

### Clasificación de los Sistemas Secuenciales

- **Asíncronos:** Para una combinación de señales de entrada el sistema evoluciona sin control externo, hasta que llega a un estado interno estable
- **Síncronos:** La evolución del sistema es controlada por una señal de impulsos externos, que se denomina reloj del sistema



# 2.1 Introducción


Sistemas Síncronos → •Disparado por nivel  
•Disparado por flanco



- alto
- bajo





- de subida
- de bajada

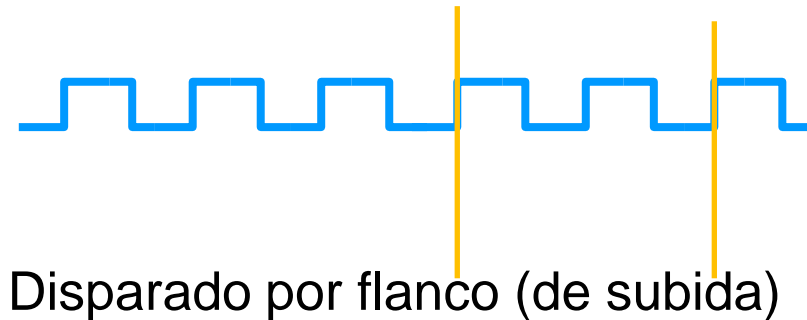


## 2.2 Descripción de un Sistema Secuencial

### Diagramas de estado

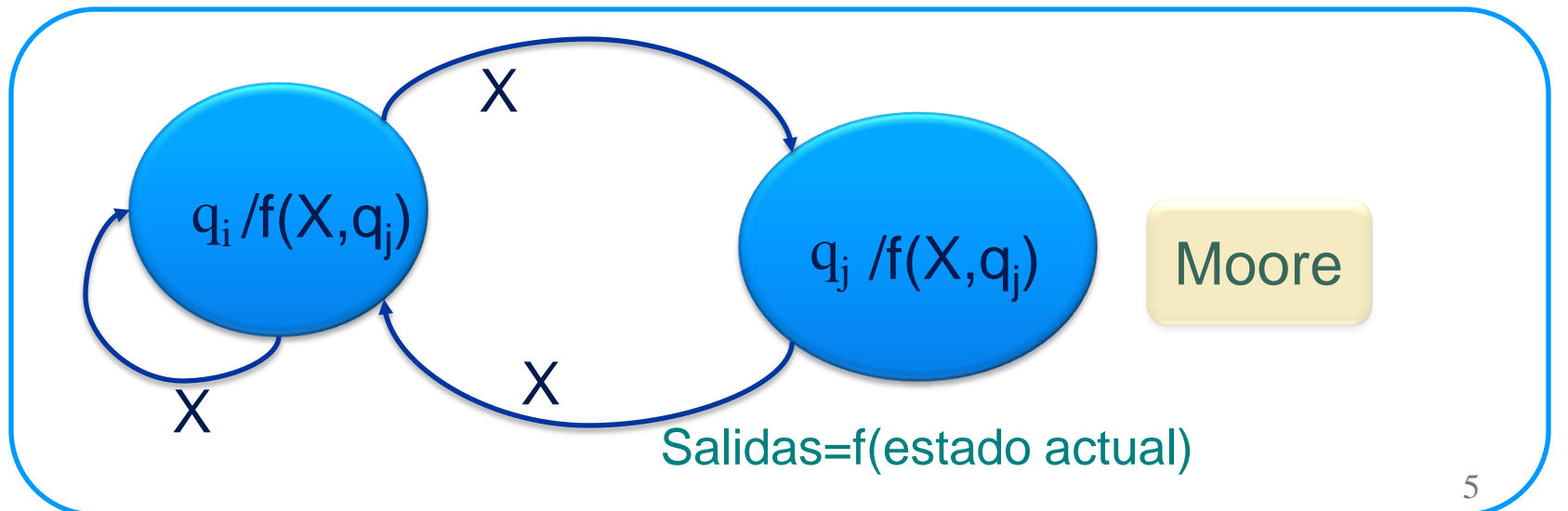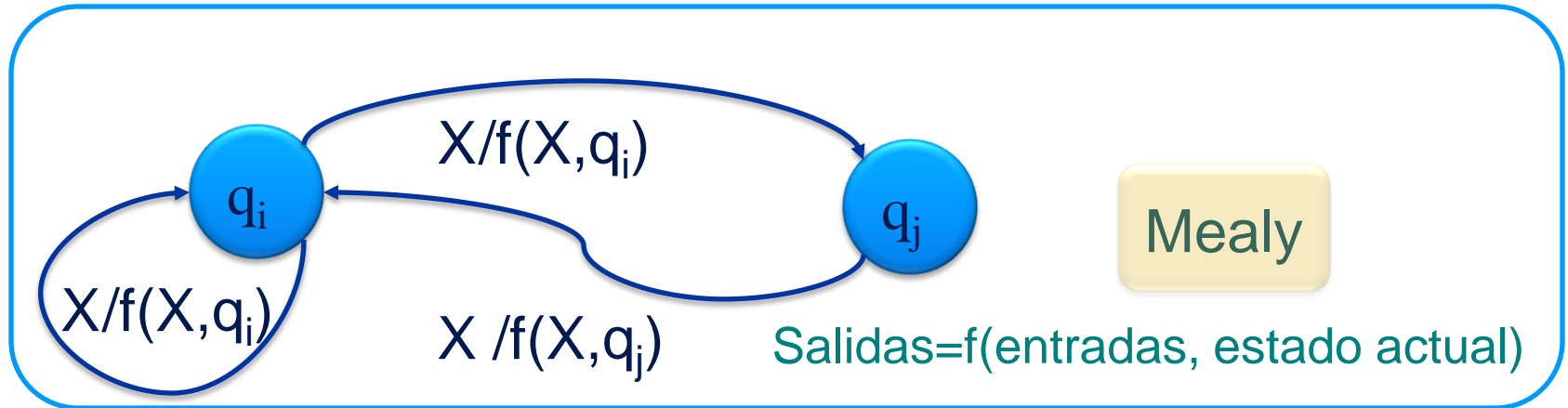


## 2.2 Descripción de un Sistema Secuencial
 
### Ejemplo de un diagrama de estado (Contador 0-3)



Mealy

 

Moore

## 2.2 Descripción de un Sistema Secuencial

### Tabla de estado/salida

	$x_0$	$x_1$	...	$x_{n-1}$
$q_0$	$Q_i, f(x_0, q_0)$	$Q_l, f(x_1, q_1)$	...	$Q_s, f(x_{n-1}, q_{n-1})$
$q_1$	$Q_j, f(x_0, q_0)$	...	...	...
...	...	...	...	...
$q_{m-1}$	$Q_s, f(x_0, q_0)$	...	...	...

	$x_0$	$x_1$	...	$x_{n-1}$	$S$
$q_0$	$Q_i$	$Q_l$	...	$Q_s$	$f(q_0)$
$q_1$	$Q_j$	...	...	...	$f(q_1)$
...	...	...	...	...	...
$q_{m-1}$	$Q_s$	...	...	...	$f(q_{n-1})$

Mealy

Moore

## 2.2 Descripción de un Sistema Secuencial

### Tabla de estado/salida

	0	1
0	0,0	1,1
1	1,1	2,2
2	2,2	3,3
3	3,3	0,0

Mealy


	0	1	S
0	0	1	0
1	1	2	1
2	2	3	2
3	3	0	3

Moore



## 2.3 Elementos con Memoria

### Biastable R-S

 

**disparado  
por flanco  
de subida**

 
 


Tabla de Verdad


R	S	$Q_{t+1}$	$\overline{Q_{t+1}}$
0	0	$Q_t$	$\overline{Q_t}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	?	?

Tabla de Excitación

$Q_t$	$Q_{t+1}$	R	S
0	0	X	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	X

## 2.3 Elementos con Memoria

### Biastable J-K

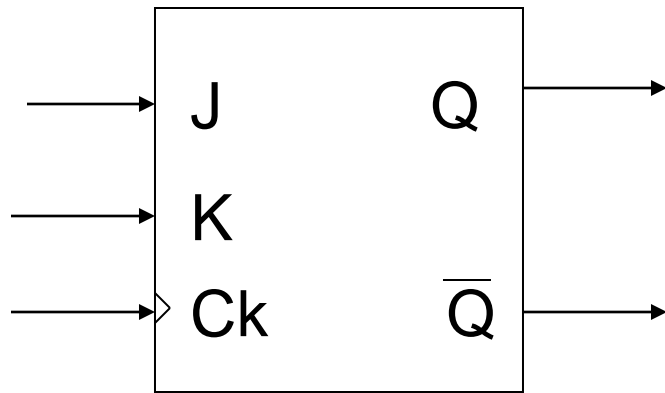


### Tabla de Verdad

J	K	$Q_{t+1}$	$\overline{Q_{t+1}}$
0	0	$Q_t$	$\overline{Q_t}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	$\overline{Q_t}$	$Q_t$

### Tabla de Excitación

$Q_t$	$Q_{t+1}$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

 

## 2.3 Elementos con Memoria

### Biastable D


 


Tabla de Verdad

D	$Q_{t+1}$	$\overline{Q_{t+1}}$
0	0	1
1	1	0

Tabla de Excitación

$Q_t$	$Q_{t+1}$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

 

## 2.3 Elementos con Memoria

### Biastable T


 


Tabla de Verdad

T	$Q_{t+1}$	$\overline{Q_{t+1}}$
0	$Q_t$	$\overline{Q_t}$
1	$\overline{Q_t}$	$Q_t$

Tabla de Excitación

$Q_t$	$Q_{t+1}$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Síntesis de un circuito secuencial


- Especificaciones
- Diagrama de estados
- Tabla de estado/salida
- Codificación de estados
- Tabla de Transición
- Tabla de Excitación de los biestables
- Obtención de las expresiones mínimas
- Implementación
- Análisis y verificación del circuito

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales


## Especificaciones

- Diseñar un contador módulo 4 (cuenta de 0 a 3 y repite) con una señal de avance/parada. Avanza cuando vale 1 y detiene la cuenta cuando vale 0.

## Diagrama de estado del contador

 

Mealy

 

Moore

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Tabla de estado/salida

		Entrada, E	
		0	1
Estado actual	0	0,0	1,1
	1	1,1	2,2
	2	2,2	3,3
	3	3,3	0,0

Estado  
Siguiete

Mealy

		Entrada, E		
		0	1	S
Estado actual	0	0	1	0
	1	1	2	1
	2	2	3	2
	3	3	0	3

Estado  
Siguiete

Moore

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Codificación de estados

Nombre de Estado	Código Binario
0	00
1	01
2	10
3	11

Número de Bits  $\rightarrow$  Menor entero  $\geq \log_2(N^{\circ} \text{ de estados})$

Número biestables = Número de Bits

Cada bit será nominado mediante una variable de estado  $q_i$



## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Tabla de estado/salida

	0	1
00	00,00	01,01
01	01,01	10,10
10	10,10	11,11
11	11,11	00,00

	0	1	S
00	00	01	00
01	01	10	01
10	10	11	10
11	11	00	11

Mealy

Moore

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Tabla de transición de estados(Mealy)

Tabla de Estado/Salida

	0	1
00	00,00	01,01
01	01,01	10,10
10	10,10	11,11
11	11,11	00,00



Tabla de transición

q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	E	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Tabla de transición de estados(Moore)

Tabla de Estado/Salida

	0	1	S
00	00	01	00
01	01	10	01
10	10	11	10
11	11	00	11



Tablas de transición

q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	E	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

q <sub>1</sub>	q <sub>0</sub>	S1	S0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Tabla de excitación

¡¡ Dependerá del biestable usado !!

$q_1$	$q_0$	E	$Q_1$	$Q_0$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Tabla de transición

Tabla de Excitación, D

$Q_t$	$Q_{t+1}$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Entradas a cada biestable

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Obtención de las expresiones mínimas

D1

q1q0 E	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$D1 = E \cdot \bar{q}_1 \cdot q_0 + \bar{E} \cdot q_1 + q_1 \cdot \bar{q}_0$$

D0

q1q0 E	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$D0 = \bar{E} \cdot q_0 + E \cdot \bar{q}_0$$

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Obtención de las expresiones mínimas Salidas(Moore)

S1

$q_1$	0	1
$q_0$		
0	0	1
1	0	1

$S1 = q_1$

S0

$q_1$	0	1
$q_0$		
0	0	0
1	1	1

$S0 = q_0$

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Obtención de las expresiones mínimas Salidas (Mealy)

S1

$q_1q_0$ $E$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$S1 = E \cdot \bar{q}_1 \cdot q_0 + \bar{E} \cdot q_1 + q_1 \cdot \bar{q}_0$$


S0

$q_1q_0$ $E$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$S0 = \bar{E} \cdot q_0 + E \cdot \bar{q}_0$$

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales


## Implementación

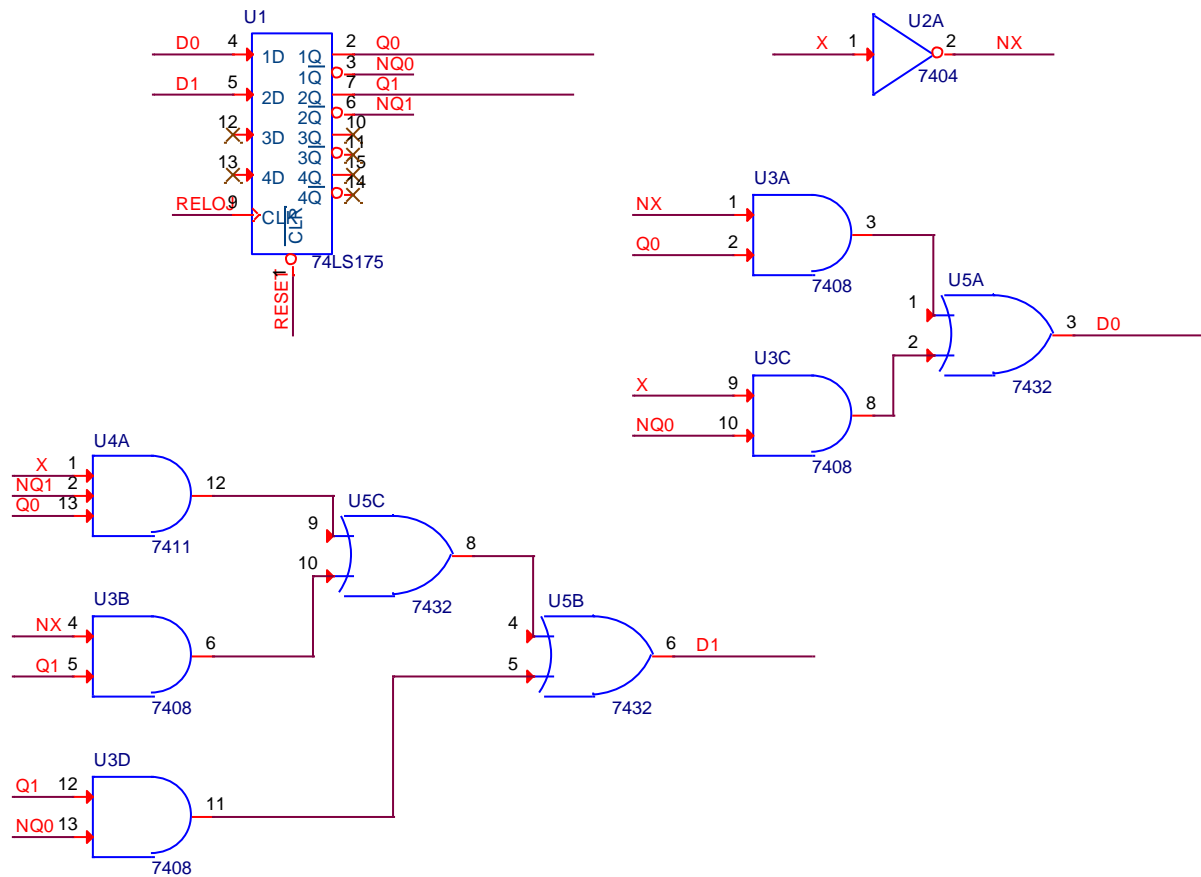



# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Verificación y Pruebas

 


## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Especificaciones

- Diseñar un circuito verificador de paridad para caracteres de 4 bits. El circuito recibirá por una línea serie los 4 bits. Coincidiendo con el 4<sup>o</sup> bit sacará como salida un 1 si y solo si se han recibido un número par de unos. Una vez recibido los cuatro bits se volverá a esperar un nuevo carácter de 4 bits. Durante la recepción de los 3 primeros bits la salida será 0.

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Diagrama de estados

 

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Tabla de estado-salida

	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>S</b>
<b>I0</b>	P1	I1	0
<b>I1</b>	I2	P2	0
<b>I2</b>	I3	P3	0
<b>I3</b>	I0	P0	0
<b>P0</b>	P1	I1	1
<b>P1</b>	P2	I2	0
<b>P2</b>	P3	I3	0
<b>P3</b>	P0	I0	0

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

Tabla de estado-salida

	0	1	S
I0	P1	I1	0
I1	I2	P2	0
I2	I3	P3	0
I3	I0	P0	0
P0	P1	I1	1
P1	P2	I2	0
P2	P3	I3	0
P3	P0	I0	0

	0	1	S
000	101	001	0
001	010	110	0
010	011	111	0
011	000	100	0
100	101	001	1
101	110	010	0
110	111	011	0
111	100	000	0

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Tabla de transición de estados

$q_2$	$q_1$	$q_0$	E	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	S
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Tabla de excitación (J-K)

$q_2$	$q_1$	$q_0$	E	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$J_2$	$K_2$	$J_1$	$K_1$	$J_0$	$K_0$
0	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	0	1	1	1	1	0	1	X	1	X	X	1
0	1	0	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	0	1	1	1	1	1	X	X	0	1	X
0	1	1	0	0	0	0	0	X	X	1	X	1
0	1	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	0	1	0	0	1	X	1	0	X	1	X
1	0	1	0	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	0	1	1	0	1	0	X	1	1	X	X	1
1	1	0	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	0	1	0	1	1	X	1	X	0	1	X
1	1	1	0	1	0	0	X	0	X	1	X	1
1	1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Obtención de las expresiones mínimas

J2

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	1	0	X	X
01	0	1	X	X
11	1	1	X	X
10	0	0	X	X

$$J2 = E \cdot q_1 + E \cdot q_0 + \bar{E} \cdot \bar{q}_0 \cdot \bar{q}_1$$

K2

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	X	X	1	1
11	X	X	1	1
10	X	X	0	0

$$K2 = E$$



# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Obtención de las expresiones mínimas

J1

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	X	0
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

$$J1 = q_0$$

K1

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	X	0	0	X
01	X	0	0	X
11	X	1	1	X
10	X	1	1	X

$$K1 = q_0$$

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Obtención de las expresiones mínimas

J0

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	1	1	X	X
11	X	X	1	1
10	X	X	1	1

$J0 = 1$

K0

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	X	X	1	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$K0 = 1$

## 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

### Obtención de las expresiones mínimas


S

$q_2q_1$ $q_0E$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$S = q_2 \cdot \bar{q}_1 \cdot \bar{q}_0$$

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Implementación

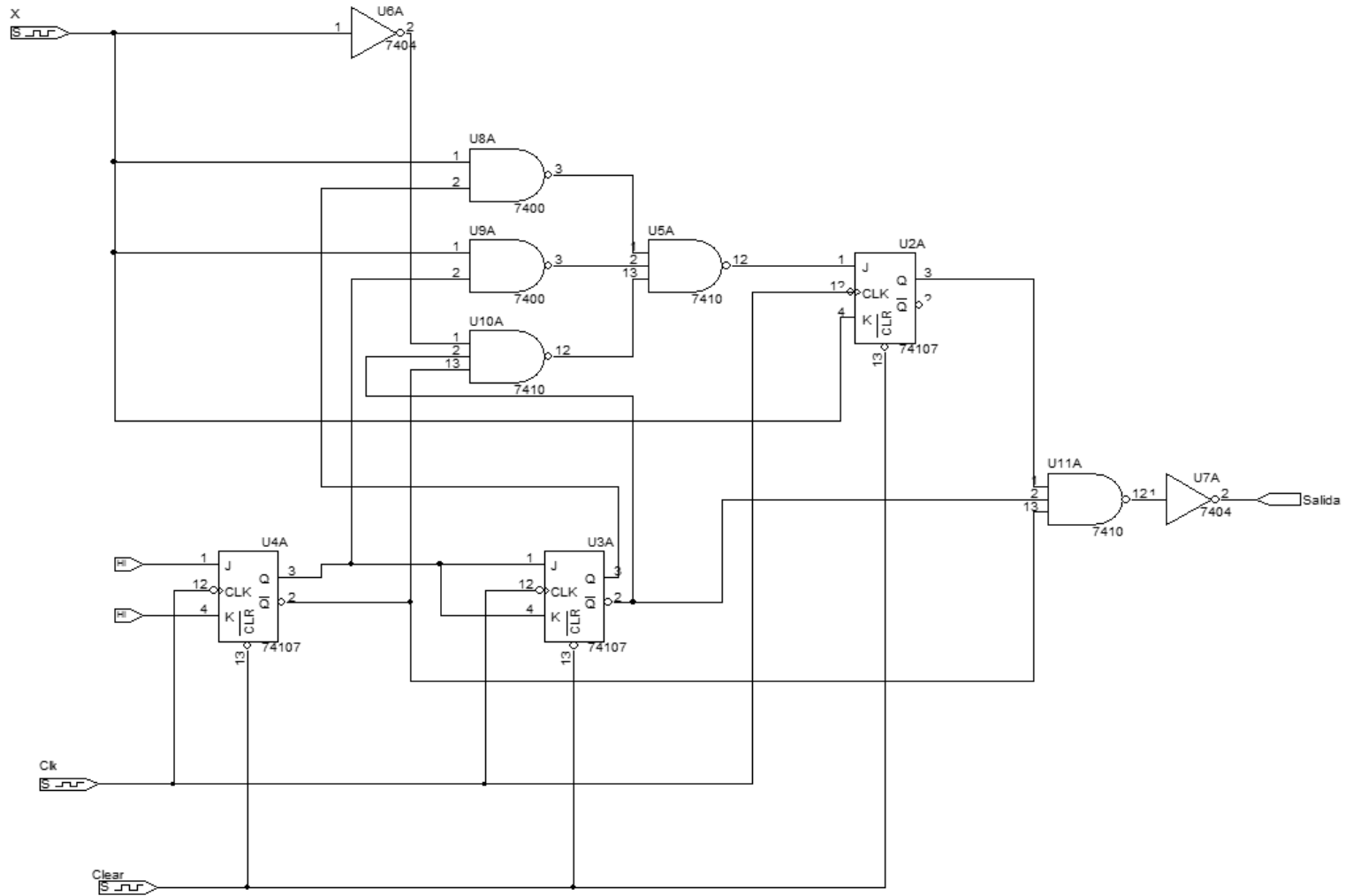

# 2.4 Análisis y Síntesis de Circuitos Secuenciales

## Verificación y Pruebas

