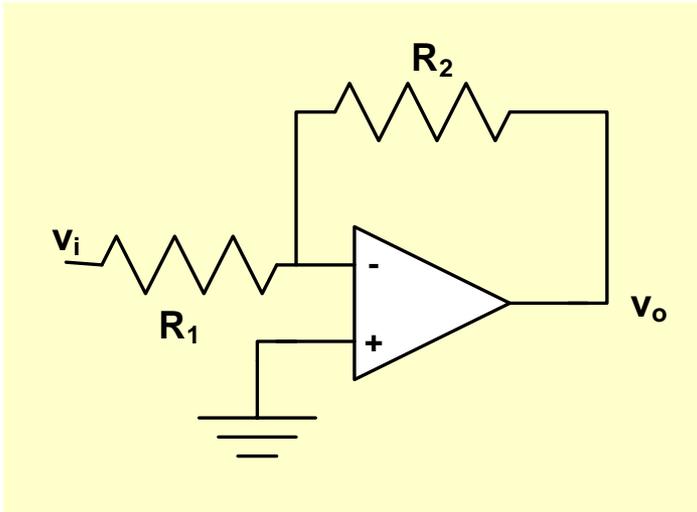


APLICACIONES LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES


Amplificador operacional ideal: aplicaciones lineales

- Amplificador de tensión
- Seguidor de tensión
- Sumador
- Amplificador diferencial
- Amplificador de instrumentación
- Conversor corriente-tensión (transimpedancia)
- Conversor tensión-corriente (transadmitancia)
- Integrador ideal/ real
- Derivador ideal/real

Amplificador de tensión inversor




ANÁLISIS

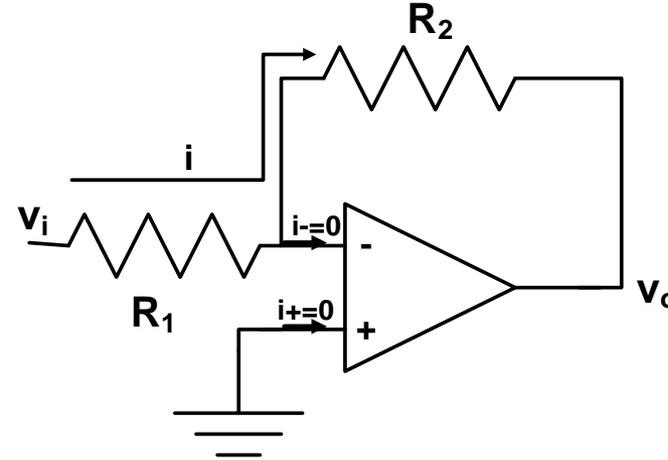


- Cortocircuito virtual: $v_+ = v_-$
- $i(R_1) = i(R_2) = i$


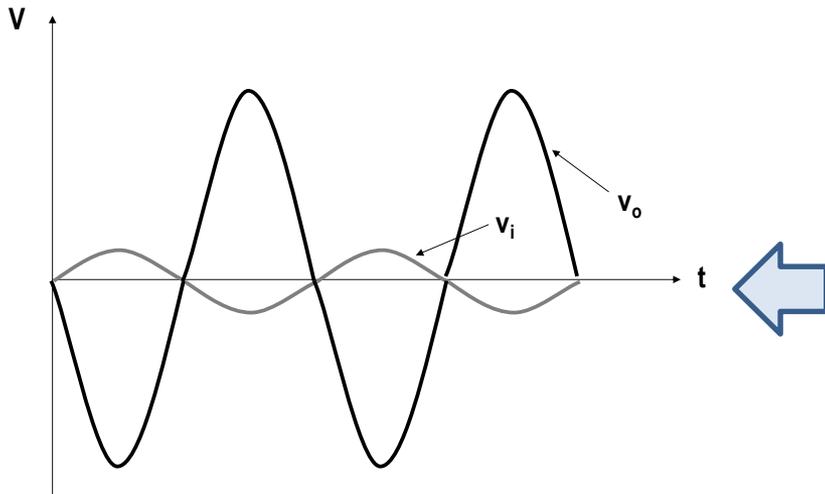
$$\frac{v_i}{R_1} = \frac{-v_o}{R_2} \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$



Amplificador de tensión no inversor

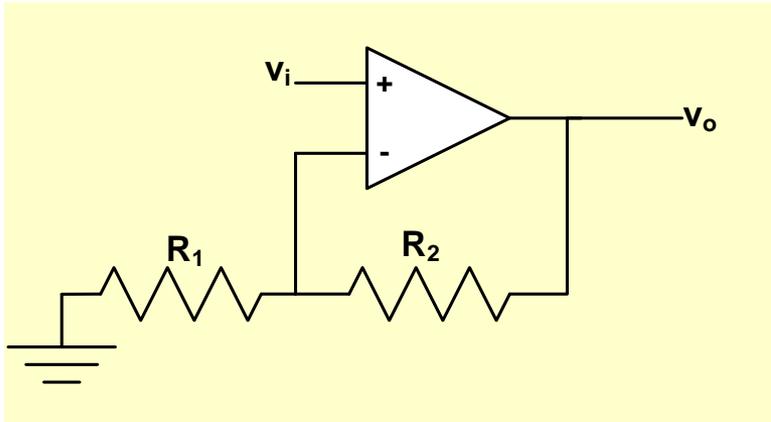


ANÁLISIS

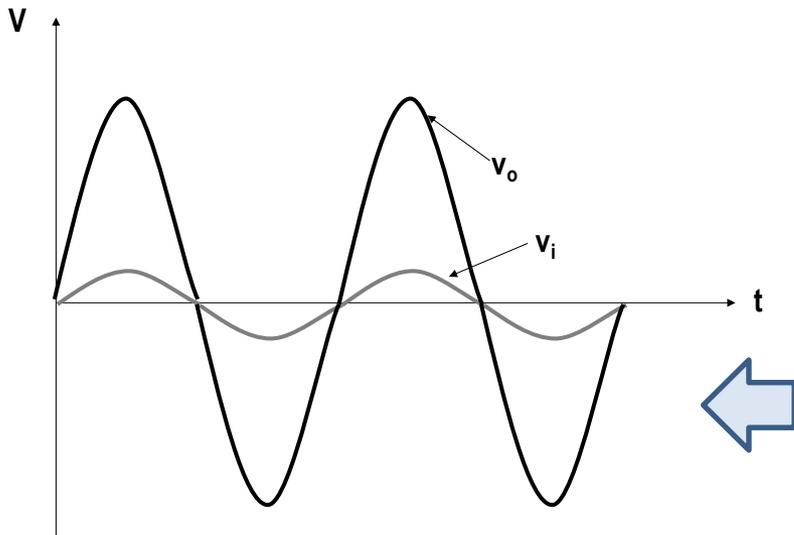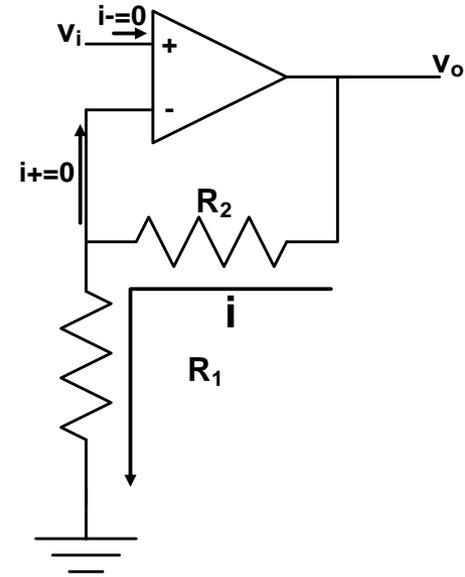

- Cortocircuito virtual: $v_+ = v_-$
- $i(R_1) = i(R_2) = i$

$$v_i = R_1 \cdot i = R_1 \cdot \frac{v_o}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


Seguidor de tensión

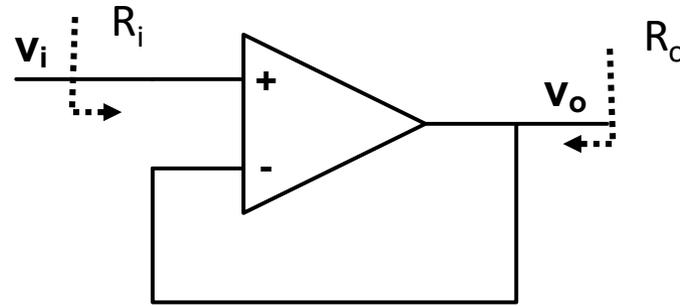


- Cortocircuito virtual: $v_+ = v_-$

$$v_o = v_i \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = 1$$

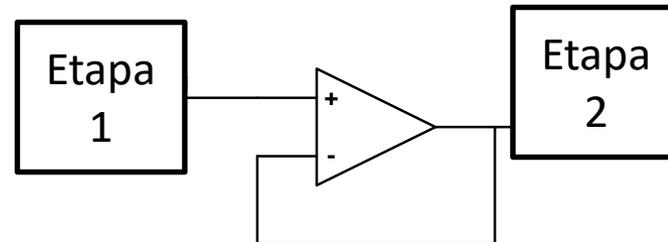$\left. \begin{matrix} R_i \rightarrow \infty \\ R_o \rightarrow 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow$ ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS



Amplificador sumador inversor

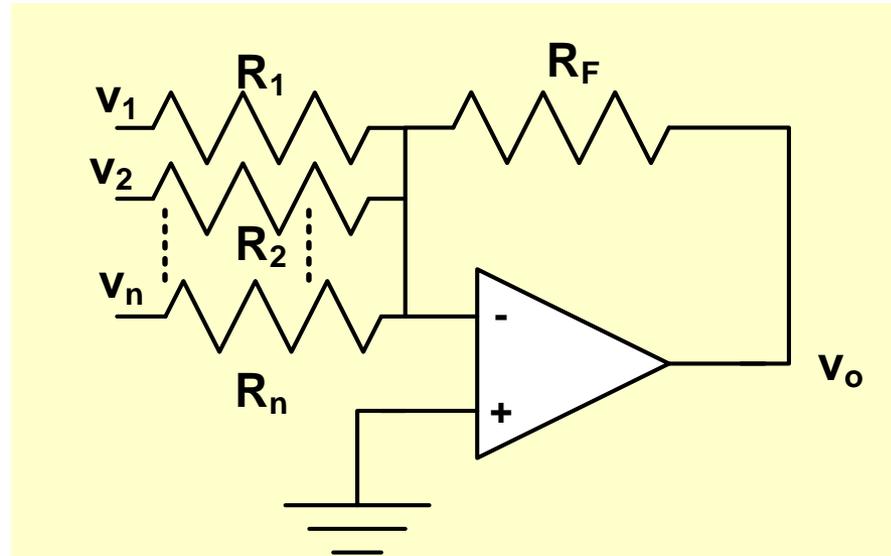


ANÁLISIS

- Cortocircuito virtual: $v_+ = v_-$
- $i(R_F) = i(R_1) + i(R_2) \dots + i(R_n)$

$$\frac{-v_o}{R_F} = \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} \dots + \frac{v_n}{R_n} \Rightarrow v_o = - \left(\frac{R_F}{R_1} v_1 + \frac{R_F}{R_2} v_2 \dots + \frac{R_F}{R_n} v_n \right)$$

$$R_1 = R_2 = \dots = R_n = R \Rightarrow v_o = - \left(\frac{R_F}{R} (v_1 + v_2 \dots + v_n) \right)$$

Amplificador sumador no inversor

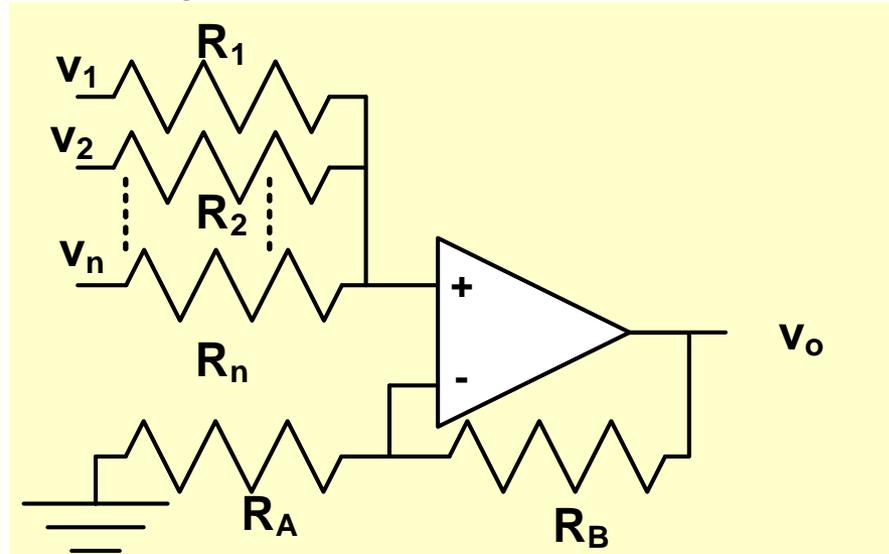

ANÁLISIS

- Cortocircuito virtual: $v_+ = v_-$
- Principio de superposición

$$v_o = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) \cdot v_+ = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) \cdot (v_{+|v_1} + v_{+|v_2} \dots v_{+|v_n})$$

$$\Rightarrow v_o = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) \cdot \left(\frac{R_2 \parallel R_3 \parallel \dots \parallel R_n}{R_1 + R_2 \parallel R_3 \parallel \dots \parallel R_n} \cdot v_1 + \dots + \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel \dots \parallel R_{n-1}}{R_n + R_1 \parallel R_2 \parallel \dots \parallel R_{n-1}} \cdot v_n \right)$$

$$n = 3 \quad R_1 = R_2 = R_3 = R \Rightarrow v_o = \left(1 + \frac{R_B}{R_A}\right) \cdot \frac{1}{3} (v_1 + v_2 + v_3)$$