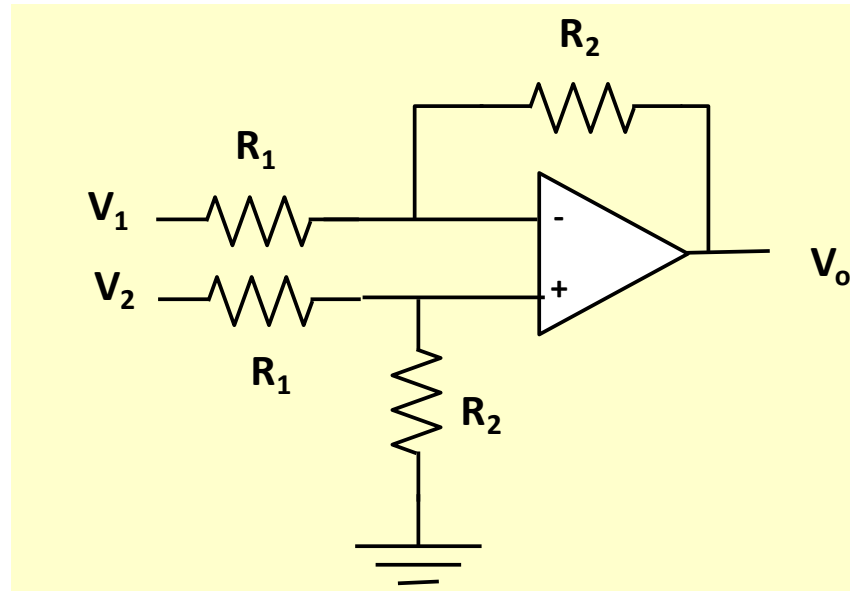


## Amplificador diferencial



### ANÁLISIS

- Cortocircuito virtual:  $v_+ = v_-$
- Principio de superposición


$$v_o = v_o|_{v_1} + v_o|_{v_2}$$

$$v_o|_{v_1} = -\frac{R_2}{R_1} v_1$$

$$v_o|_{v_2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_2 = \frac{R_2}{R_1} \cdot v_2$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

### Amplificador de instrumentación

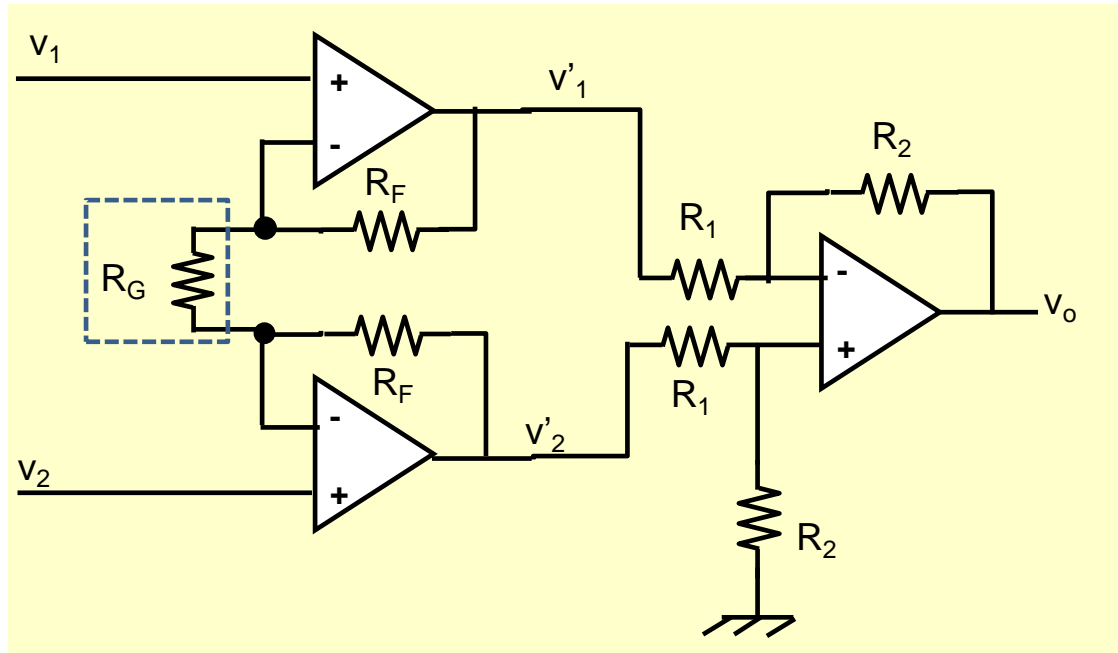

### ANÁLISIS

$$v'_1 - v'_2 = v(R_F) + v(R_G) + v(R_F)$$

$$\Rightarrow v'_1 - v'_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_G} \cdot (R_F + R_G + R_F)$$

$$v'_2 - v'_1 = \left( 1 + \frac{2R_F}{R_G} \right) \cdot (v_2 - v_1)$$


$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v'_2 - v'_1)$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot \left( 1 + \frac{2R_F}{R_G} \right) \cdot (v_2 - v_1)$$

Amplificadores de instrumentación integrados (ej: AD620)


## Conversor corriente-tensión (Amplificador de transimpedancia)

### INVERSOR

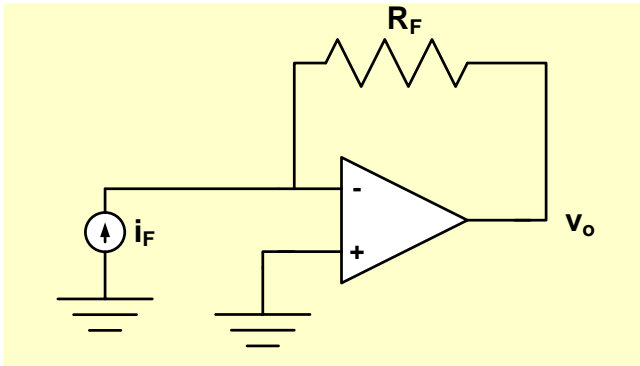


$$v_o = -R_F \cdot i_F$$

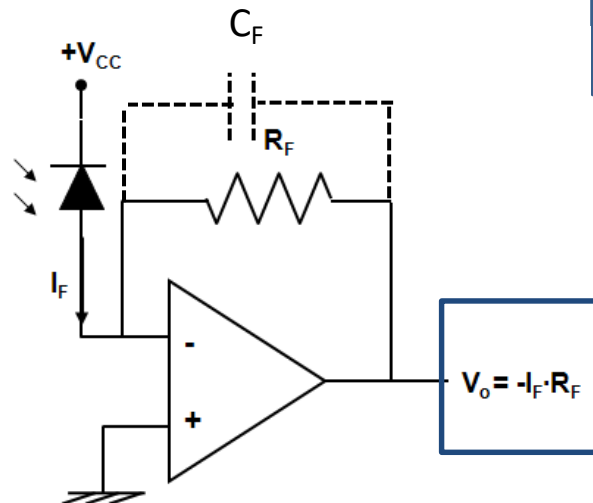**Circuito  
 acondicionamiento  
 fotodiodo**




### NO INVERSOR

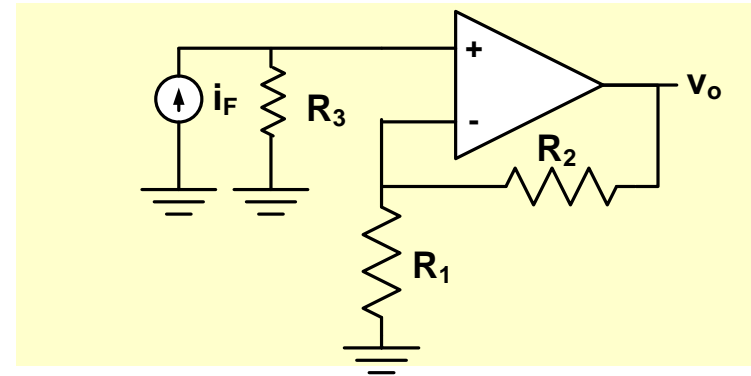

$$v_o = R_3 \cdot \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot i_F$$


## Conversor tensión-corriente (Amplificador de transadmitancia)

### CARGA FLOTANTE

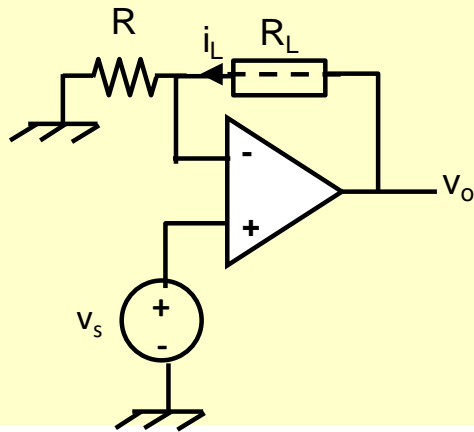

$$i_L = -\frac{v_s}{R}$$


### CARGA A TIERRA

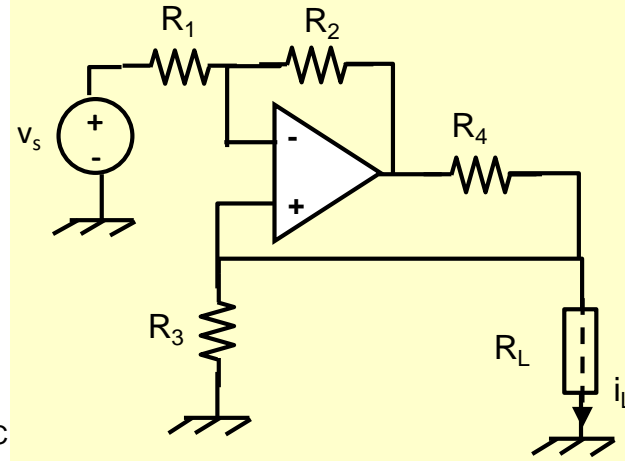

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$i_L = -\frac{v_s}{R_3}$$

### Driver LED

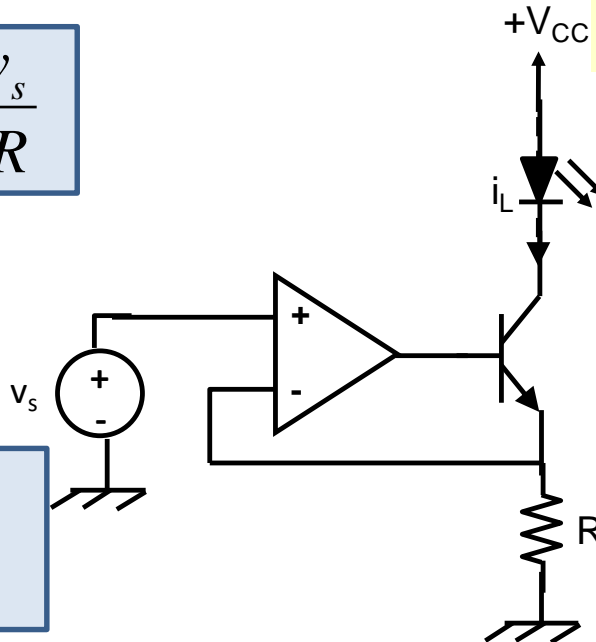


$$i_L = \frac{v_s}{R}$$

## **Amplificador operacional ideal: aplicaciones no lineales**

- Amplificador logarítmico y antilogarítmico
- Rectificadores de precisión
- Comparador
- Disparador de Schmitt (comparador con histéresis)
- Oscilador de relajación

## Amplificador logarítmico y antilogarítmico (exponencial)


### LOGARÍTMICO

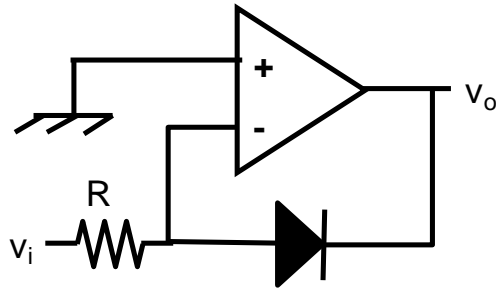


$$i_D = i_R = \frac{v_i}{R}$$

$$v_o = -v_D = -V_T \cdot \ln\left(\frac{i_D}{I_s}\right)$$
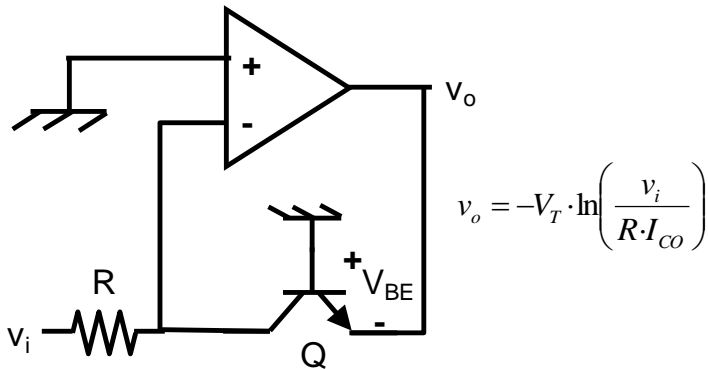
$$\Rightarrow v_o = -V_T \cdot \ln\left(\frac{v_i}{R \cdot I_s}\right)$$



### EXPONENCIAL



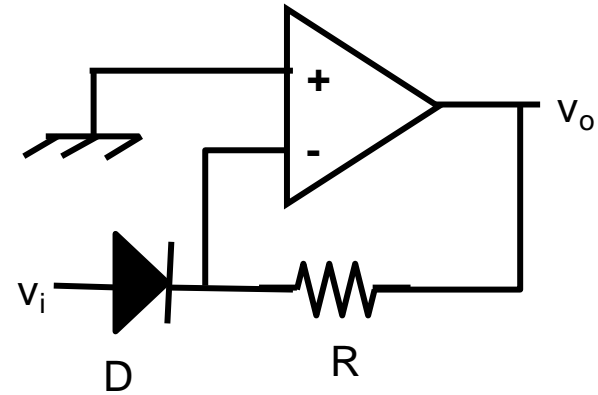


$$i_R = i_D = I_s \cdot \exp\left(\frac{v_D}{V_T}\right) = I_s \cdot \exp\left(\frac{v_i}{V_T}\right)$$

$$v_o = -R \cdot i_R$$


$$\Rightarrow v_o = -R \cdot I_s \cdot \exp\left(\frac{v_i}{V_T}\right)$$

## Rectificador de media onda

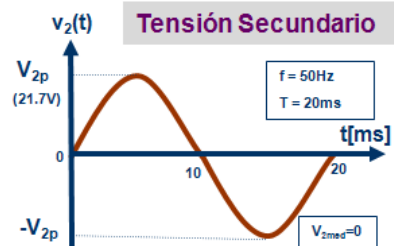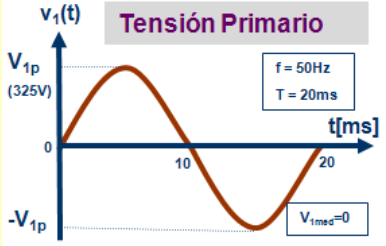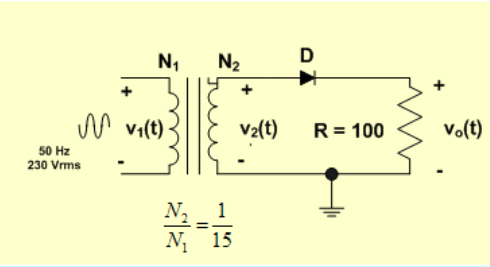


1ª Aproximación (Diodo ideal)

**Tensión Salida**

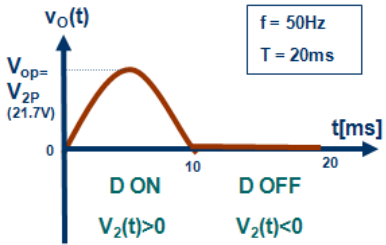


$$v_o = \frac{V_{op}}{\pi}$$


**Corriente Diodo**

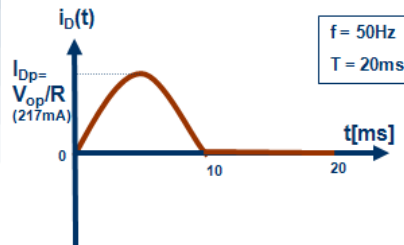




**Tensión Diodo**

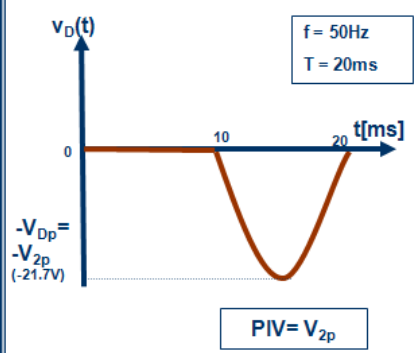




## Función de transferencia

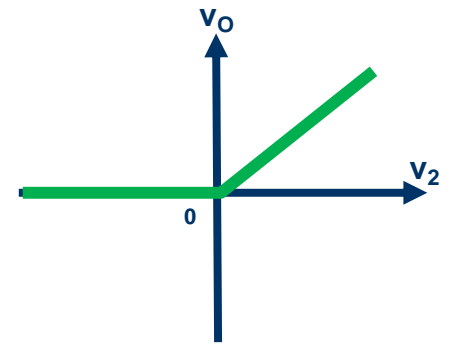


## Rectificador de media onda

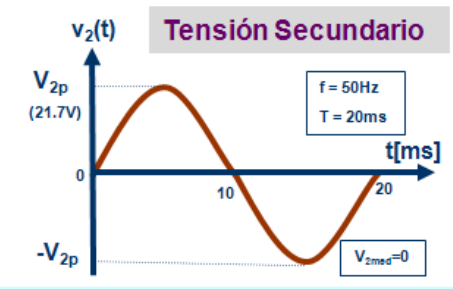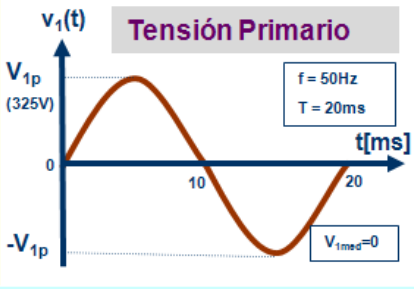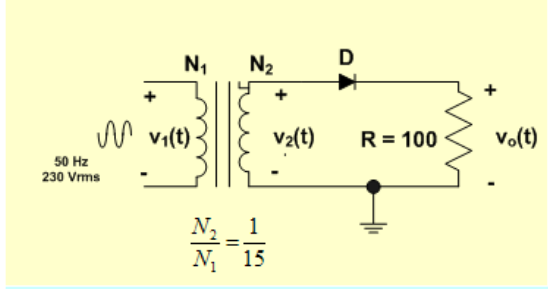

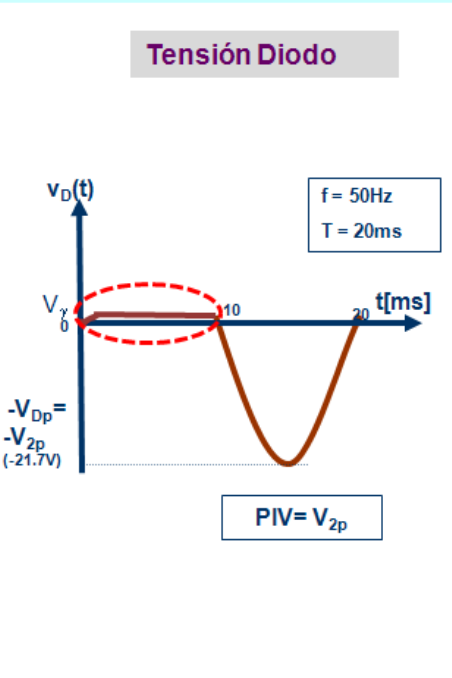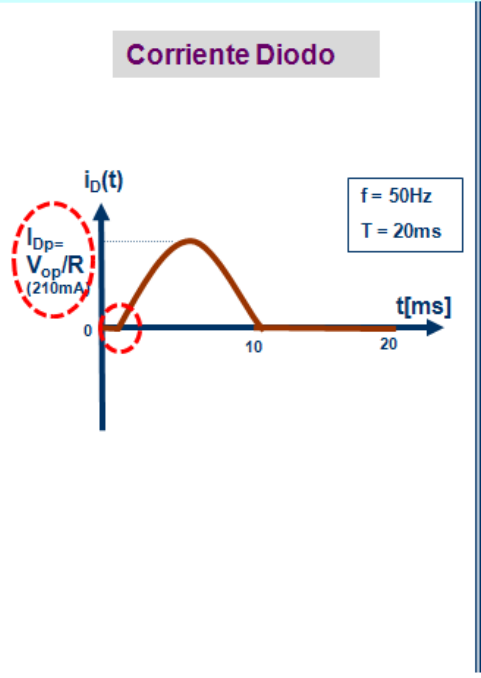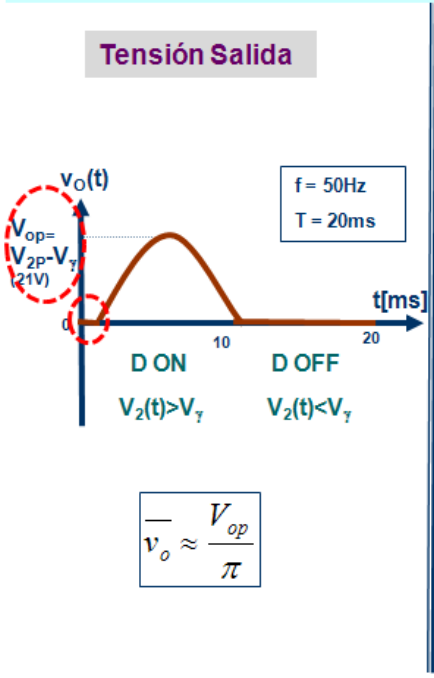2ª Aproximación ( $V_\gamma = 0.7V$  en directa)





### Función de transferencia

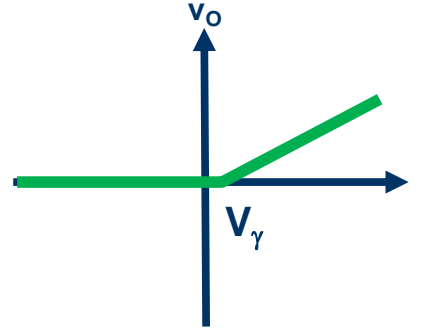




### Rectificadores de precisión

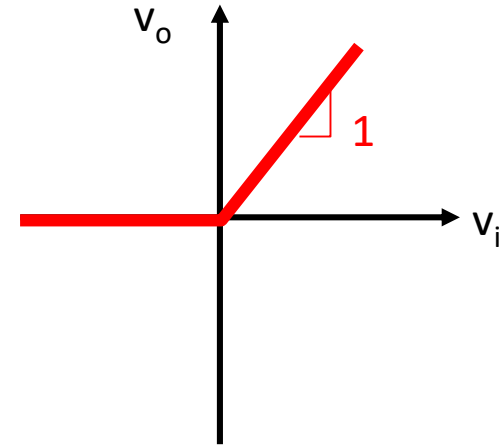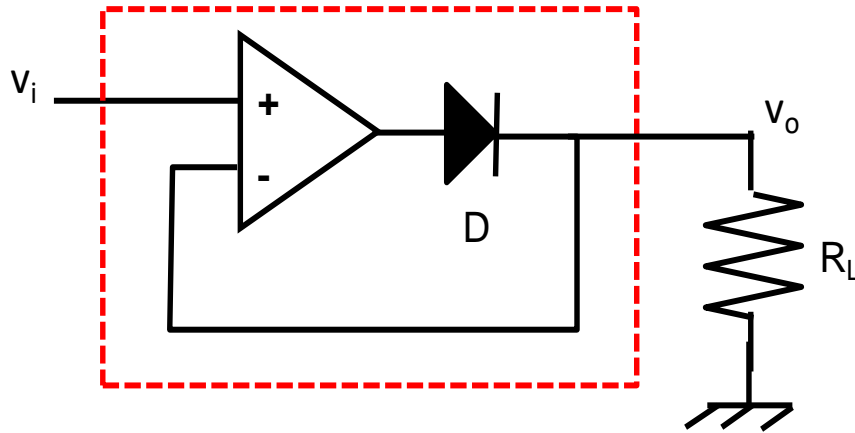


**D ON**

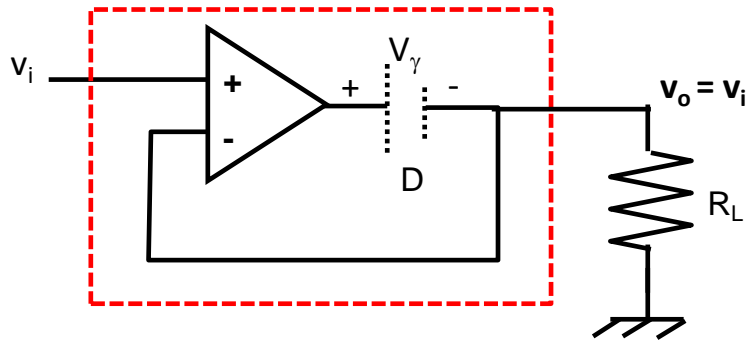



$$A_{vdAO} \cdot v_i > V_\gamma \Rightarrow v_i > \frac{V_\gamma}{A_{vdAO}} (\cong 0)$$

**D OFF**

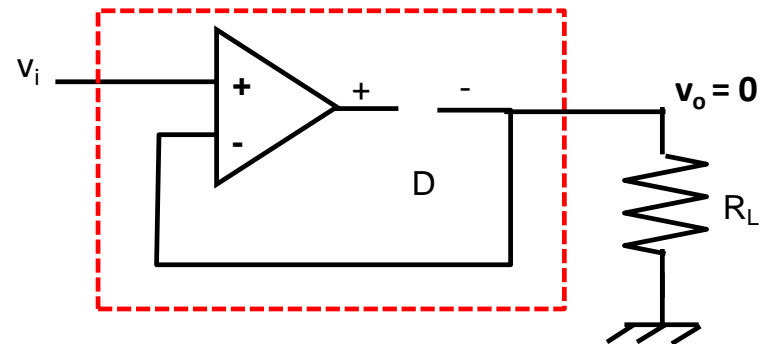



$$A_{vdAO} \cdot v_i < V_\gamma \Rightarrow v_i < \frac{V_\gamma}{A_{vdAO}} (\cong 0)$$

### Rectificadores de precisión








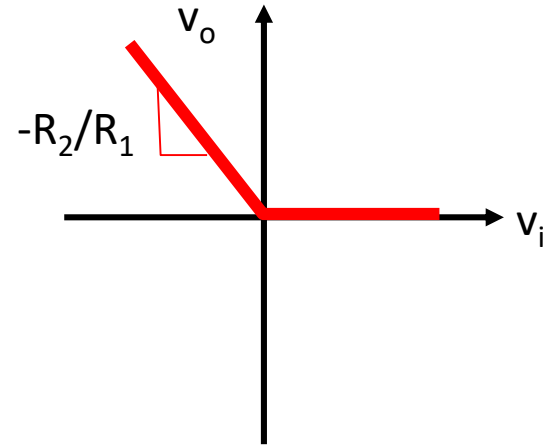
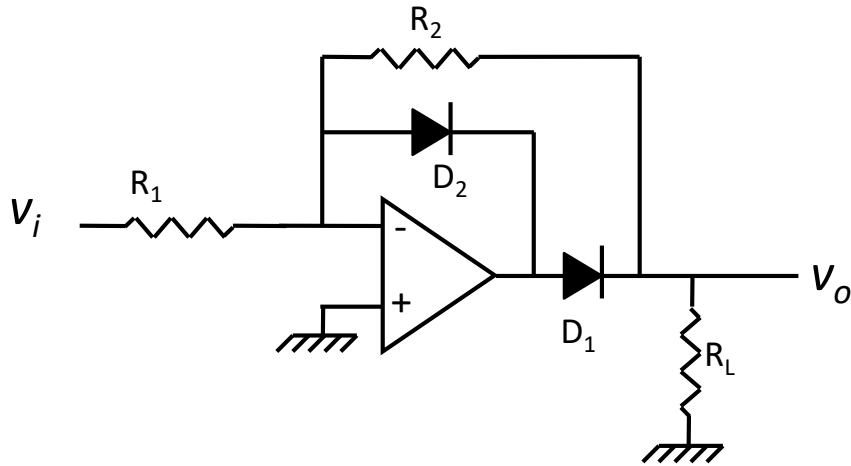


$$v_i > 0 \Rightarrow \begin{cases} D_2 & \text{ON} \\ D_1 & \text{OFF} \end{cases}$$
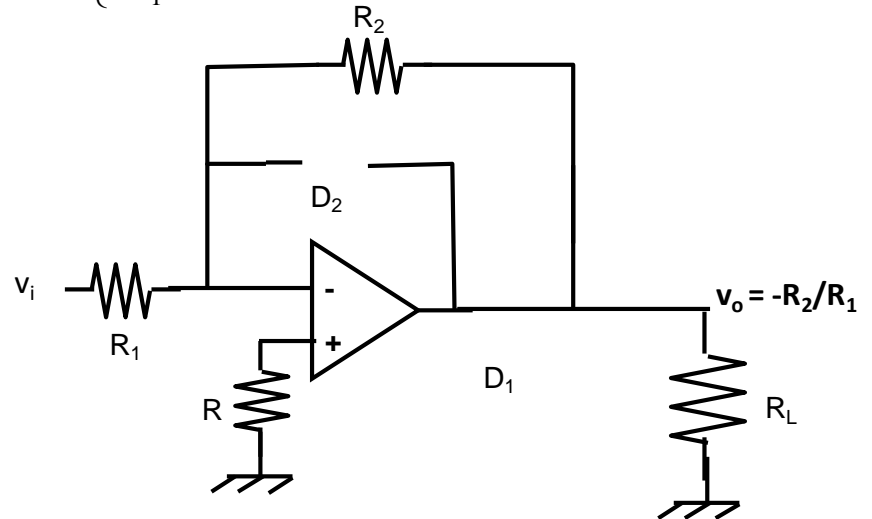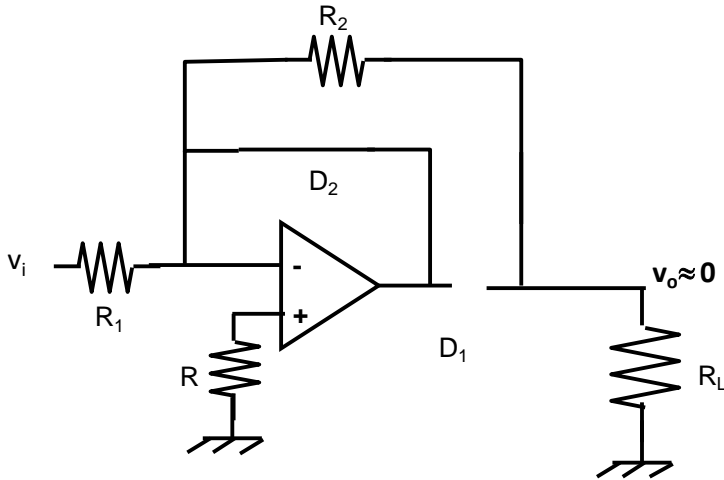
$$v_i < 0 \Rightarrow \begin{cases} D_2 & \text{OFF} \\ D_1 & \text{ON} \end{cases}$$




### Comparadores

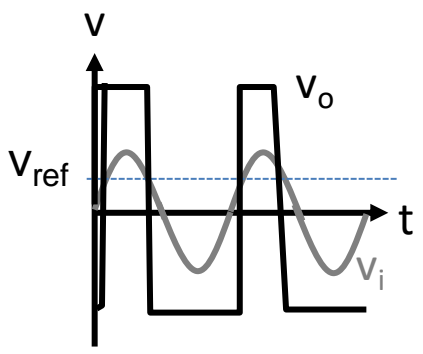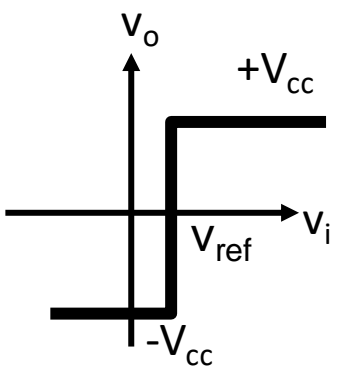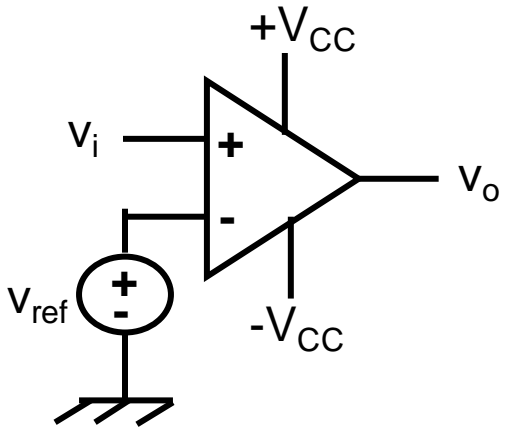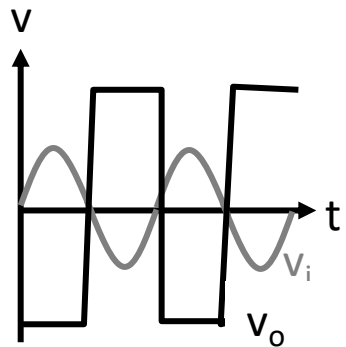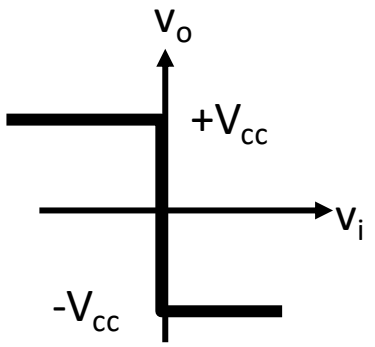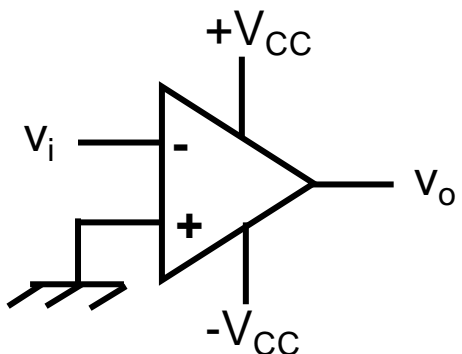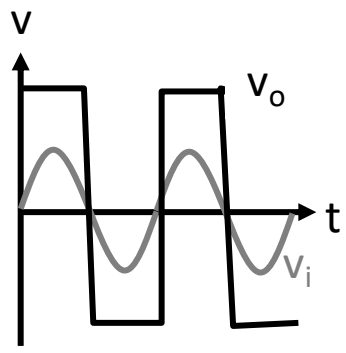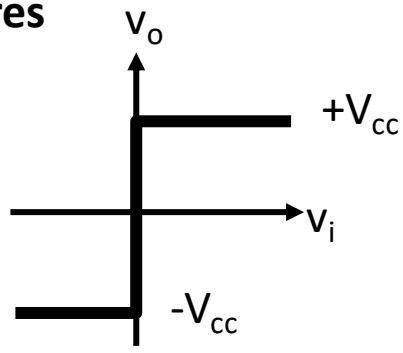
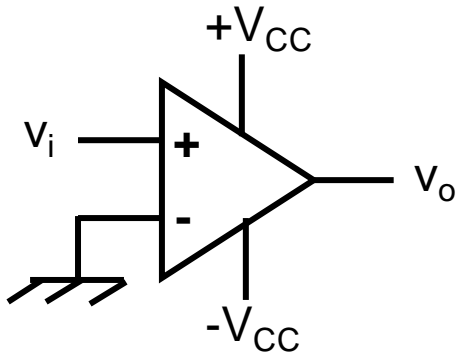


## Disparador de Schmitt

Comparador con histéresis no inversor

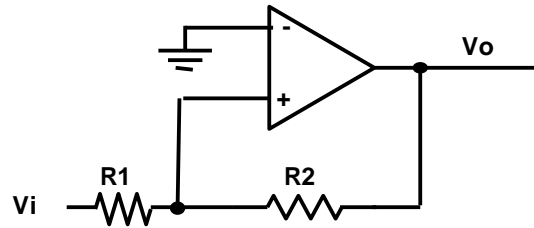


Función de transferencia

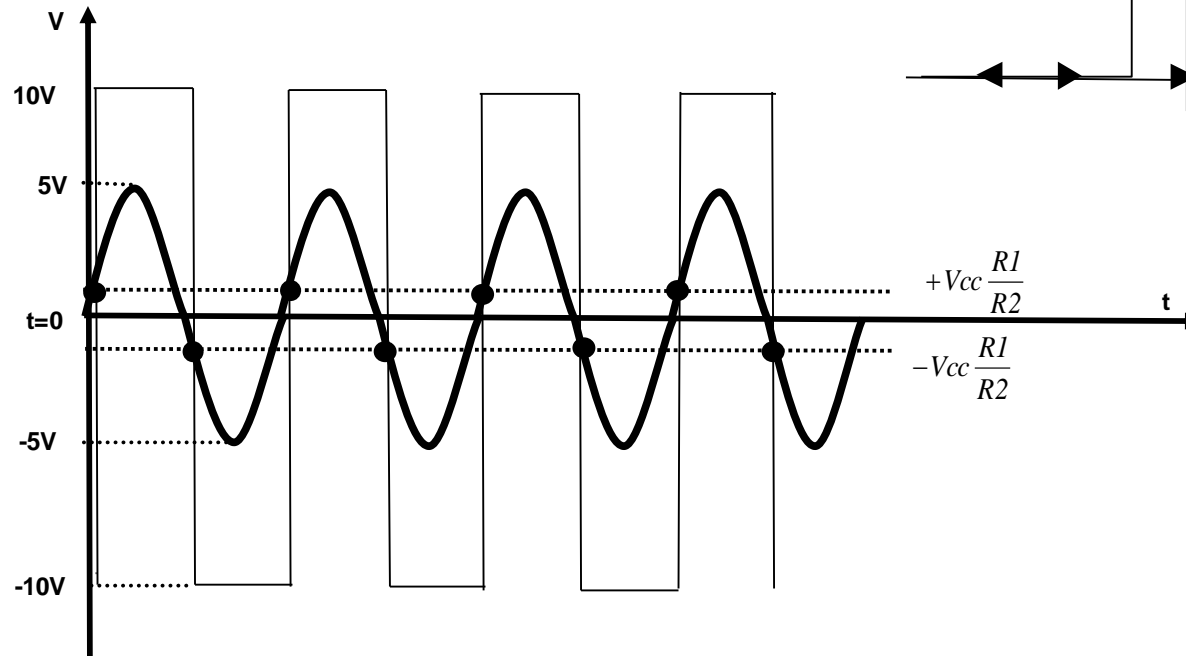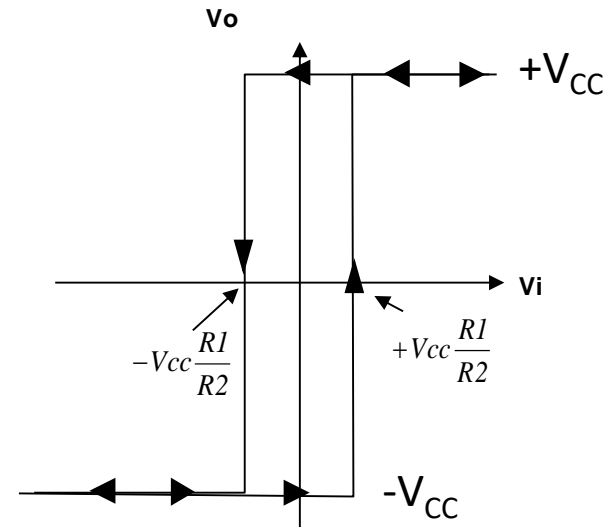

## Disparador de Schmitt

Comparador con histéresis no inversor

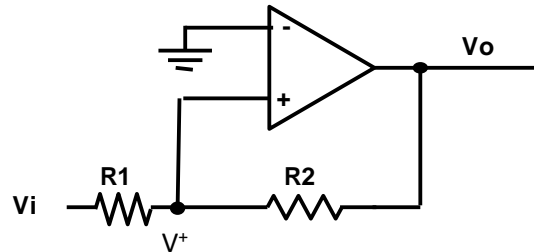

$$v^+ = v_o \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + v_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$v^+ = \pm V_{cc} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + v_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Si  $v_o = +V_{cc}$

Se produce la comparación cuando se cumple que  $v^+$   
 pasa ser menor que cero:

$$0 \geq +V_{cc} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + v_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow v_i \leq -V_{cc} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$


Si  $v_o = -V_{cc}$

Se produce la comparación cuando se cumple que  $v^+$   
 pasa ser mayor que cero:



$$0 \leq -V_{cc} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + v_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow v_i \geq +V_{cc} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

## Disparador de Schmitt



Comparador con histéresis inversor

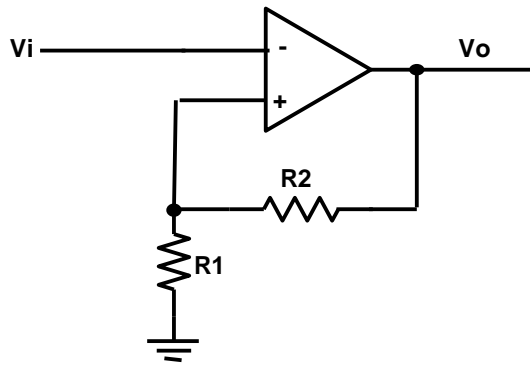

Función de transferencia

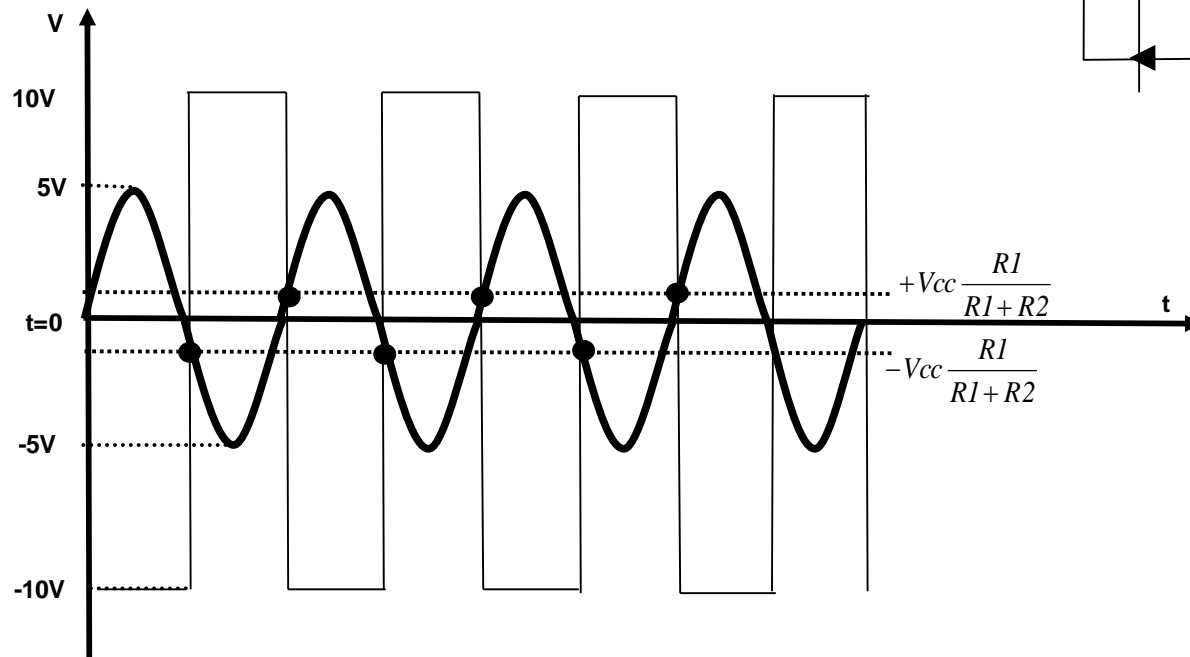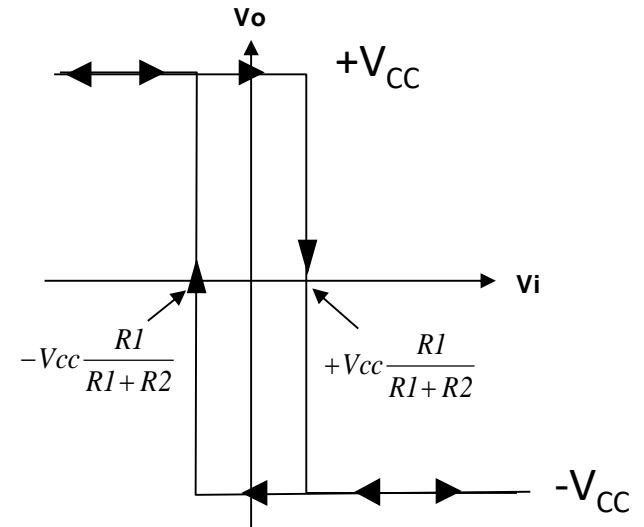

### Oscilador de relajación

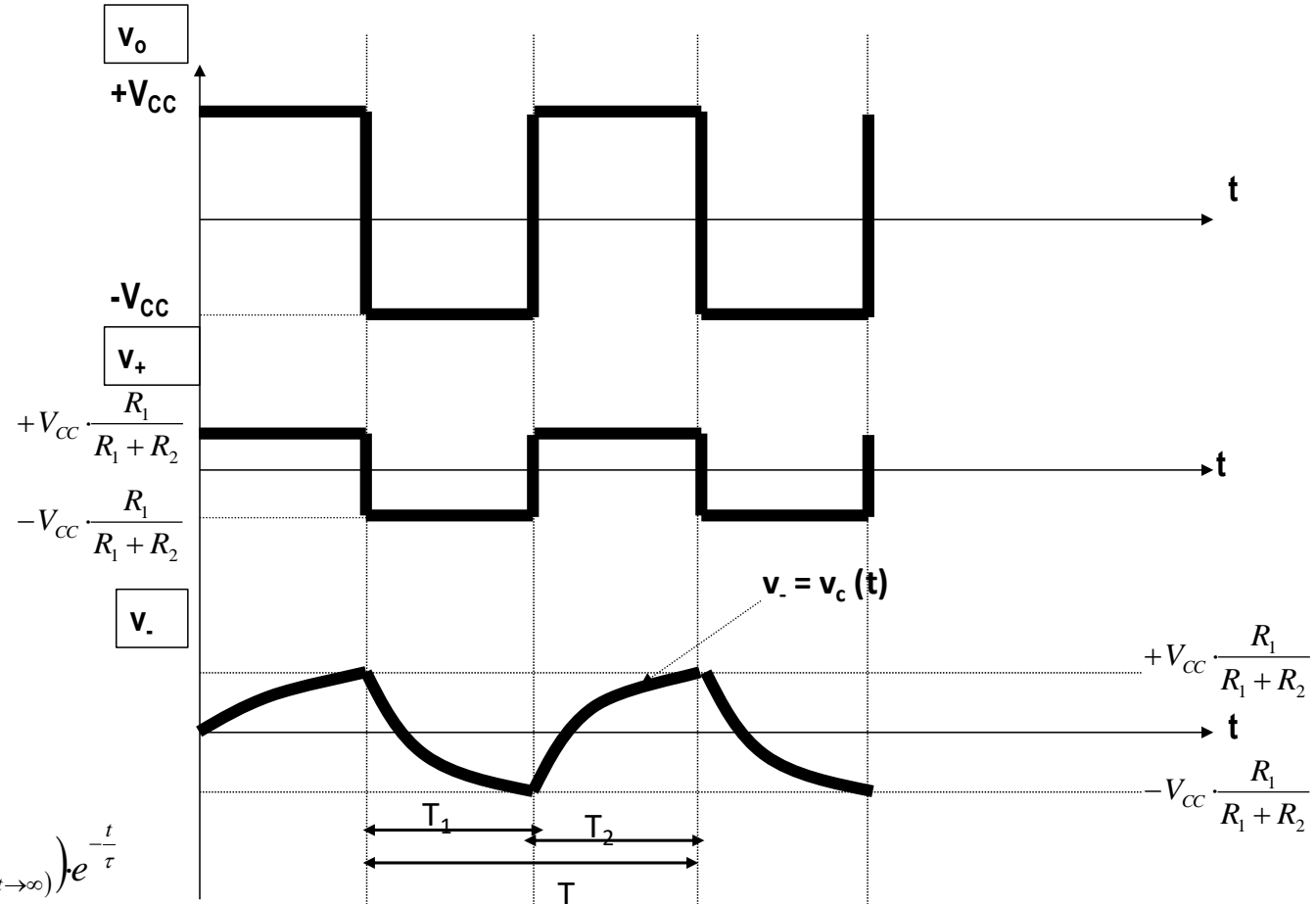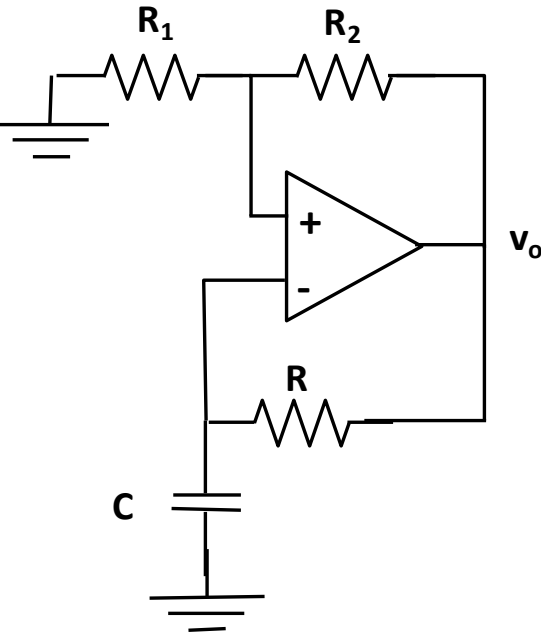

$$v_- = v_c(t) = v_{-(t \rightarrow \infty)} + (v_{-(t=0)} - v_{-(t \rightarrow \infty)}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_-(T_2) = +V_{cc} + \left( -V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R_2} - (+V_{cc}) \right) e^{-\frac{T_2}{RC}} = +V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow T_2 = RC \cdot \ln \left( \frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right) = T_1$$

$$T = 2RC \cdot \ln \left( \frac{2R_1 + R_2}{R_2} \right)$$