

Fundamentos de Electrónica

2ª parte : Electrónica Digital

Teresa Riesgo Alcaide

teresa.riesgo@upm.es

©UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



La Asignatura “Fundamentos de Electrónica”

¿Cómo se aprueba?

- Para aprobar la asignatura se ha de obtener una nota igual o superior a 5 en la Calificación Final ($CF \geq 5$ sobre 10) de la asignatura y haber hecho las tres prácticas de laboratorio obligatorias.
- La asignatura tiene tres partes (Digital, Microprocesadores y Analógica) y en cada parte se obtiene una calificación por evaluación continua (CECdig, CECmic y CECana). La evaluación continua de cada parte puede estar compuesta por una o varias actividades: prueba de evaluación continua (PEC), trabajo, etc. Las actividades que componen la evaluación continua y el peso de cada una se definirá en cada parte de la asignatura. La Calificación por Evaluación Continua de la asignatura CEC será:

$$CEC = 0,3 \cdot CECdig + 0,3 \cdot CECmic + 0,4 \cdot CECana$$

estando puntuada cada parte sobre 10.

- La asignatura tiene una prueba global obligatoria que se ha de realizar en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, y se denomina CPG a la Calificación obtenida en esta Prueba Global (puntuada sobre 10).
- La calificación final (CF) de la asignatura se calcula como:
 - Si $CPG \geq 4 \rightarrow CF = CPG + 0,3 \cdot CEC$
 - Si $CPG < 4 \rightarrow CF = CPG$
- Si el alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria, se le conservan las calificaciones por evaluación continua de cada parte para la convocatoria extraordinaria, aplicándose en esta convocatoria el mismo algoritmo del punto anterior.


La Asignatura “Fundamentos de Electrónica”

¿Cómo se aprueba?

- Para la parte de **Electrónica Digital...**
 - Las prácticas son obligatorias (del 23 al 26 de septiembre)
 - 80% de la nota de evaluación continua (CECdig) es de una Prueba de Evaluación Continua (6/10 a las 18h)
 - 20% de la nota de evaluación continua (CECdig) es de un trabajo de diseño (a entregar hasta el 17/10)

FE: Electrónica Digital – Contenidos y Programación

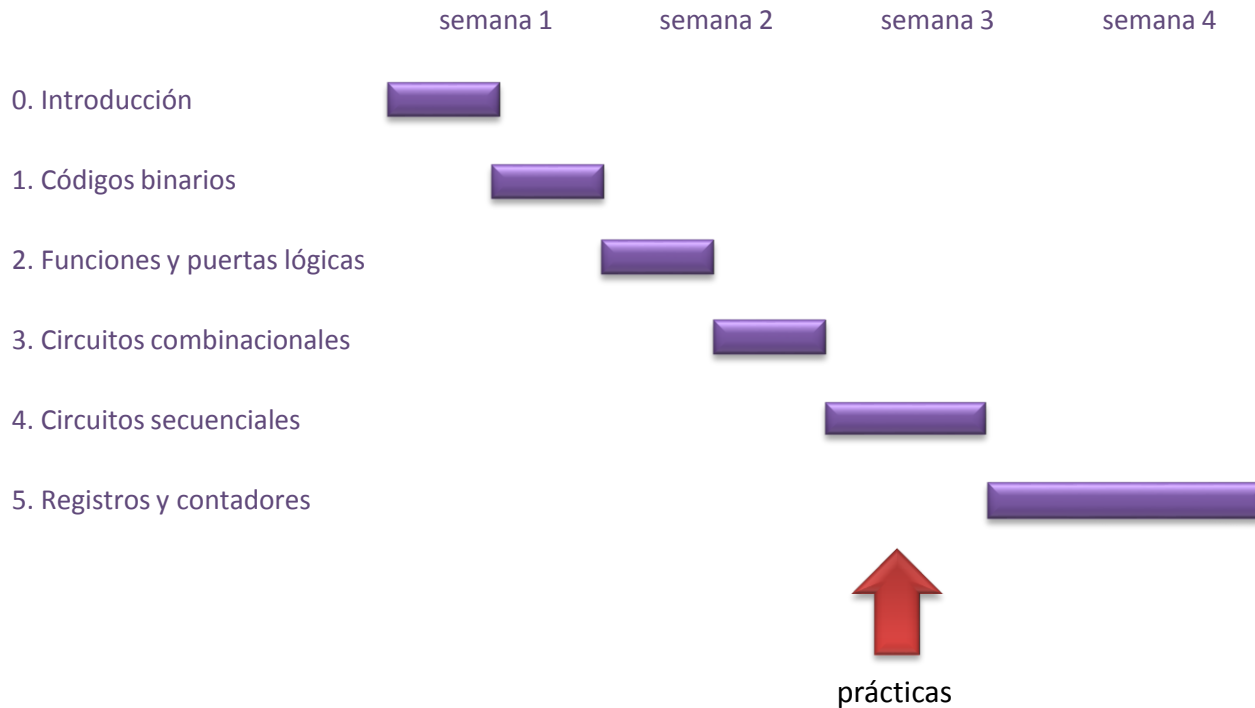Fundamentos de Electrónica - Digital (2015)




Bibliografía

- Digital Design and Computer Architecture.
David Money and Sarah Harris. Elsevier-Morgan Kauffmann (2007)
- Fundamentos de Sistemas Digitales
Thomas Floyd. Ed. Prentice Hall (2003)
- Problemas de circuitos y sistemas digitales
Baena, Bellido, Molina, Parra. Ed. McGraw-Hill (1997)
- Colecciones de exámenes, disponibles en la secretaría de Electrónica


Análogo y Digital

 - Una **señal digital** puede tomar un valor entre un número finito de valores o estados
- Una **señal analógica** puede tomar un número infinito de valores





- Mundo real es un mundo analógico...¿Por qué usar SISTEMAS DIGITALES? Porque nos dan
 - Capacidad para manejar gran cantidad de información
 - Fácil de transmitir
 - Muy inmune al ruido
 - Gran desarrollo de la tecnología: CI (integran millones de trtr)
 - Microprocesadores: Gran capacidad de cálculo

 Integración de funciones analógicas y digitales




Ejemplo: evolución de los procesadores

Pentium II (1996) 10.000.000 trs.

  


Intel 4004 (1970) 1.500 trs.

 **nVIDIA GK110 (2012)
7.000.000.000 trs.**




Intel Xeon-Phi (2012) 5.000.000.000 trs.

 

Evolución...

 CPU Transistor Counts 1971-2008 & Moore's Law



GPUs

A [graphics processing unit](#) (GPU) is a specialized electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter mem

Processor	Transistor count	Date of introduction	Manufacturer	Process	Area
NV3	3,500,000	1997	NVIDIA	350 nm	
NV5	15,000,000	1999	NVIDIA	250 nm	
NV15	25,000,000	2000	NVIDIA	180 nm	
NV40	222,000,000	2004	NVIDIA	130 nm	305 mm ²
G80	681,000,000	2006	NVIDIA	90 nm	480 mm ²
RV770	956,000,000 ^[10]	2008	AMD	55 nm	260 mm ²
GT200	1,400,000,000 ^[11]	2008	NVIDIA	55 nm	576 mm ²
RV870	2,154,000,000 ^[12]	2009	AMD	40 nm	334 mm ²
Cayman	2,640,000,000	2010	AMD	40 nm	389 mm ²
1st GF100	3,200,000,000 ^[13]	Mar 2010	NVIDIA	40 nm	526 mm ²
2nd GF100	3,000,000,000 ^[14]	Nov 2010	NVIDIA	40 nm	520 mm ²
Tahiti	4,310,000,000 ^[15]	2011	AMD	28 nm	365 mm ²
GK104	3,540,000,000 ^[16]	2012	NVIDIA	28 nm	294 mm ²
GK110	7,100,000,000 ^[17]	2012	NVIDIA	28 nm	




TEMA 1

Códigos binarios

Sistemas de numeración


$$1327 = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$N = p_{n-1} \cdot b^{n-1} + p_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + p_1 \cdot b^1 + p_0 \cdot b^0$$

 $b = 10$	Sistema decimal	Dígitos	0, 1, 2, ..., 9
 $b = 2$	Sistema binario	Dígitos	0, 1 BIT
 $b = 16$	Sistema hexadecimal	Dígitos	0, 1, ..., 9, A, ... F
$b = 8$	Sistema octal	Dígitos	0, ..., 7

Algunas propiedades de los sistemas de numeración


Cambios de base

 

Inmediato:

C3A5 = 1100 0011 1010 0110

C
3
A
5

 

Multiplicar y dividir

Decimal:

$$9875 \times 100 = 987500$$

Binario:

$$10110 \times 10 = 101100$$

(x2)

$$110011 \times 100 = 11001100 \text{ (x4)}$$

$$101010 / 100 = 1010 \text{ R } 10 \text{ (/4)}$$

Hex:

$$ABCD \times 100 = ABCD00 \text{ (x256)}$$

Códigos binarios

Números positivos

Binario natural

Números negativos

Bit de signo + magnitud

SMMMMM

S=0 → positivo; S=1 → negativo

Complemento a 1

Cambiar signo \leftrightarrow Intercambiar 0s y 1s

Complemento a 2

Cambiar signo \leftrightarrow Compl. a 1 + 1

Números reales

Estándares IEEE (Ej. IEEE Std 754, 1985)

S	exponente	mantisa
----------	------------------	----------------

Representaciones de números binarios negativos utilizando 4 bits

Decimal	Binario signo y magnitud	Binario compl. a 1	Binario compl. a 2
-8	--	--	1000
-7	1 111	1000	1001
-6	1 110	1001	1010
-5	1 101	1010	1011
-4	1 100	1011	1100
-3	1 011	1100	1101
-2	1 010	1101	1110
-1	1 001	1110	1111
0	1 000 0 000	1111 0000	0000
1	0 001	0001	0001
2	0 010	0010	0010
3	0 011	0011	0011
4	0 100	0100	0100
5	0 101	0101	0101
6	0 110	0110	0110
7	0 111	0111	0111

Usando compl. a 2,
las restas son sumas

$$\begin{array}{r} -4 \\ +2 \\ \hline -2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1100 \\ 0010 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6 \\ +7 \\ +1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ 0111 \\ \hline 10001 \end{array}$$



Se elimina el posible acarreo

Código BCD (Binary Coded Decimal)

El código BCD representa números decimales, codificados en binario dígito a dígito

	8421	2421	n + 3
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

BCD Natural Aiken Exceso tres

Autocomplementarios

Ejemplo: BCD natural

37d = 0011 0111

Conversión BCD a decimal inmediata

n y 9-n son uno el inverso del otro
 → Mismo número de 1s que de 0s

TEMA 2

Funciones y puertas lógicas

Variables, operaciones y funciones lógicas

Variables lógicas

$$A = \{0,1\}$$

Operaciones lógicas

SUMA \rightarrow OR

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

PRODUCTO \rightarrow AND

A	B	A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NEGACIÓN
o COMPLEMENTO \rightarrow NOT

A	\bar{A}
0	1
1	0

Funciones

$$F = f(A, B, C, \dots)$$
$$f(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

Teoremas fundamentales

Teorema del cierre

El resultado de aplicar cualquier función booleana a variables booleanas tiene como resultado una variable booleana

Teorema de idempotencia

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

Teorema de involución

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Propiedad conmutativa

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Propiedad asociativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Propiedad distributiva

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$

Teoremas fundamentales

Teorema de absorción

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

Ley de De Morgan

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

N variables:

$$\overline{A + B + C \dots} = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \dots$$

$$\overline{A \cdot B \cdot C \dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$$

Ley de De Morgan generalizada

$$\overline{F(A, B, C, \dots, +, \cdot)} = F(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \dots, \cdot, +)$$

Ejemplo: $f(A, B, C, D, E) = [(A + C)\bar{D} + BE](D + E)$
 $\overline{f(A, B, C, D, E)} = (\bar{A}\bar{C} + D) \cdot (\bar{B} + \bar{E}) + \bar{D}\bar{E}$

Formas canónicas

$$F(A,B,C,\dots) = AF(1,B,C) + \bar{A}F(0,B,C)$$

Ejemplo $f(A,B) = Af(1,B) + \bar{A}f(0,B) =$
 $= ABf(1,1) + A\bar{B}f(1,0) + \bar{A}Bf(0,1) + \bar{A}\bar{B}f(0,0)$ **1ª forma canónica**

$$F(A,B,C,\dots) = [A + F(0,B,C,\dots)][\bar{A} + F(1,B,C,\dots)]$$

Ejemplo $f(A,B) = [A + f(0,B)][\bar{A} + f(1,B)] =$
 $= [A + B + f(0,0)][A + \bar{B} + f(0,1)]$
 $[A + B + f(1,0)][A + \bar{B} + f(1,1)]$ **2ª forma canónica**

Las formas canónicas son únicas.

Dos funciones son iguales si tienen la misma forma canónica

Primera forma



+ de ·

Segunda forma




· de +

En cada prod. o suma
intervienen todas las variables,
Complementada o sin complementar



Puertas lógicas


INVERSOR

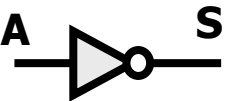

A	S
0	1
1	0

7404 (6x1input)


AND

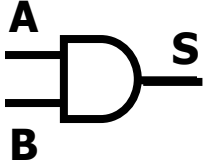

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

7408 (4x2inputs)


OR

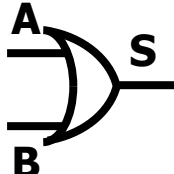

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

7432 (4x2inputs)


NAND

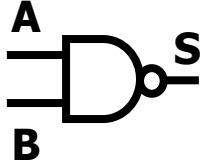

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7400 (4x2inputs)


NOR

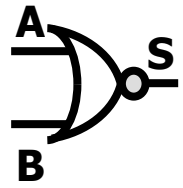

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

7402 (4x2inputs)


XOR

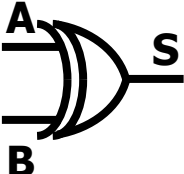

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7486 (4x2inputs)


XNOR

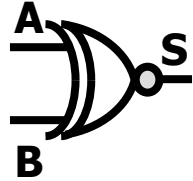

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

74266 (4x2inputs)

Equivalencia entre puertas

 


De Morgan



$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

 
$$A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$





$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

 La lógica del transistor (tecnología CMOS)




  Se activa con un '0' en la G
Conduce "bien" los '1s'







'1' = V_{DD}

'0' = GND

 


 
 
 
 
Se activa con un '1' en la G
Conduce "bien" los '0s'



Si $A = '1'$ ($A = V_{DD}$) \rightarrow nMOS conduce, pMOS no conduce $\rightarrow S = '0'$ ($S = GND$)

Si $A = '0'$ ($A = GND$) \rightarrow nMOS no conduce, pMOS conduce $\rightarrow S = '1'$ ($S = V_{DD}$)

     La lógica del transistor (tecnología CMOS)




Si quiero hacer una AND tendré que hacer una NAND+INV

Si quiero hacer una OR tendré que hacer una NOR +INV

Minimización de funciones lógicas

A	B	C	D	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1


$$\begin{aligned}
 f &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD = \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D}(B + \overline{B}) + \overline{A}\overline{B}C(D + \overline{D}) + \overline{A}BC(D + \overline{D}) + \overline{A}\overline{B}CD = \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}CD = \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AC + \overline{A}\overline{B}CD
 \end{aligned}$$

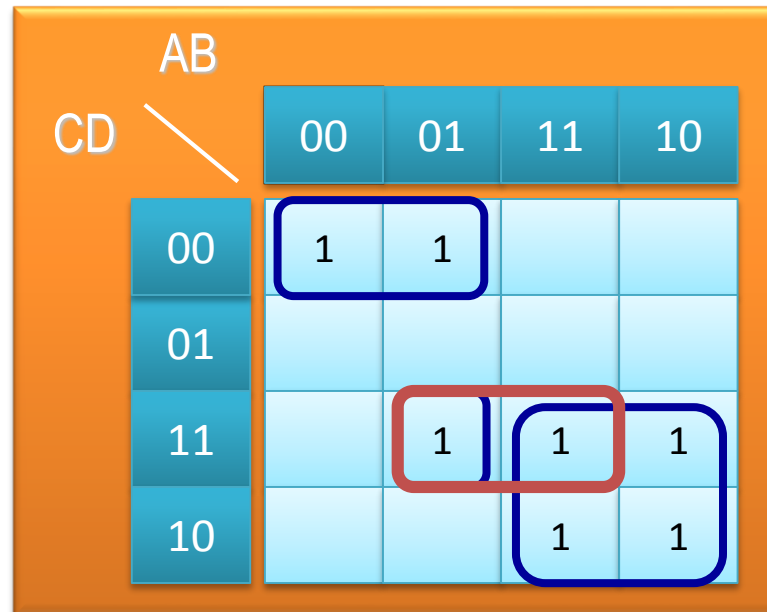

Minimización de funciones lógicas


¿Qué hemos hecho?

 Aplicar la distributiva \rightarrow Celdas contiguas



T. De idempotencia \rightarrow

Repetir un producto más de una vez

 

¿Qué hay que hacer, en general?

Agrupar todos los 1s en grupos lo más grandes posibles, sin importar solapes entre ellos.

Se deben considerar las adyacencias de los bordes.

Cada agrupación es un producto.

Las XOR no se deducen, aunque suelen ser



Minimización de funciones lógicas: ejemplo

Para la siguiente función lógica

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

- * Obtener la tabla de verdad
- * Obtener la expresión mínima de la función

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	0	1

$$F = \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot C \cdot D$$

$$F = \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C + A \cdot (\bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot D)$$

$$F = \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C + A \cdot (\overline{C \oplus D})$$


Minimización de funciones lógicas: ejemplo

Diseñar un circuito con puertas NAND que determine si el mes del año, codificado en binario natural con 4 bits, tiene 31 días (salida a valor 1) o menos de 31 día (salida a 0).


	e_3	e_2	e_1	e_0	f
X	0	0	0	0	X
E	0	0	0	1	1
F	0	0	1	0	0
M	0	0	1	1	1
A	0	1	0	0	0
M	0	1	0	1	1
J	0	1	1	0	0
J	0	1	1	1	1
A	1	0	0	0	1
S	1	0	0	1	0
O	1	0	1	0	1
N	1	0	1	1	0
D	1	1	0	0	1
X	1	1	0	1	X
X	1	1	1	0	X
X	1	1	1	1	X

e_3e_2	00	01	11	10
e_1e_0 00	X	0	1	1
01	1	1	X	0
11	1	1	X	0
10	0	0	X	1
 
$$f = \bar{e}_3 e_0 + e_3 \bar{e}_0 = e_3 \oplus e_0$$



Minimización de funciones lógicas: para 5 variables

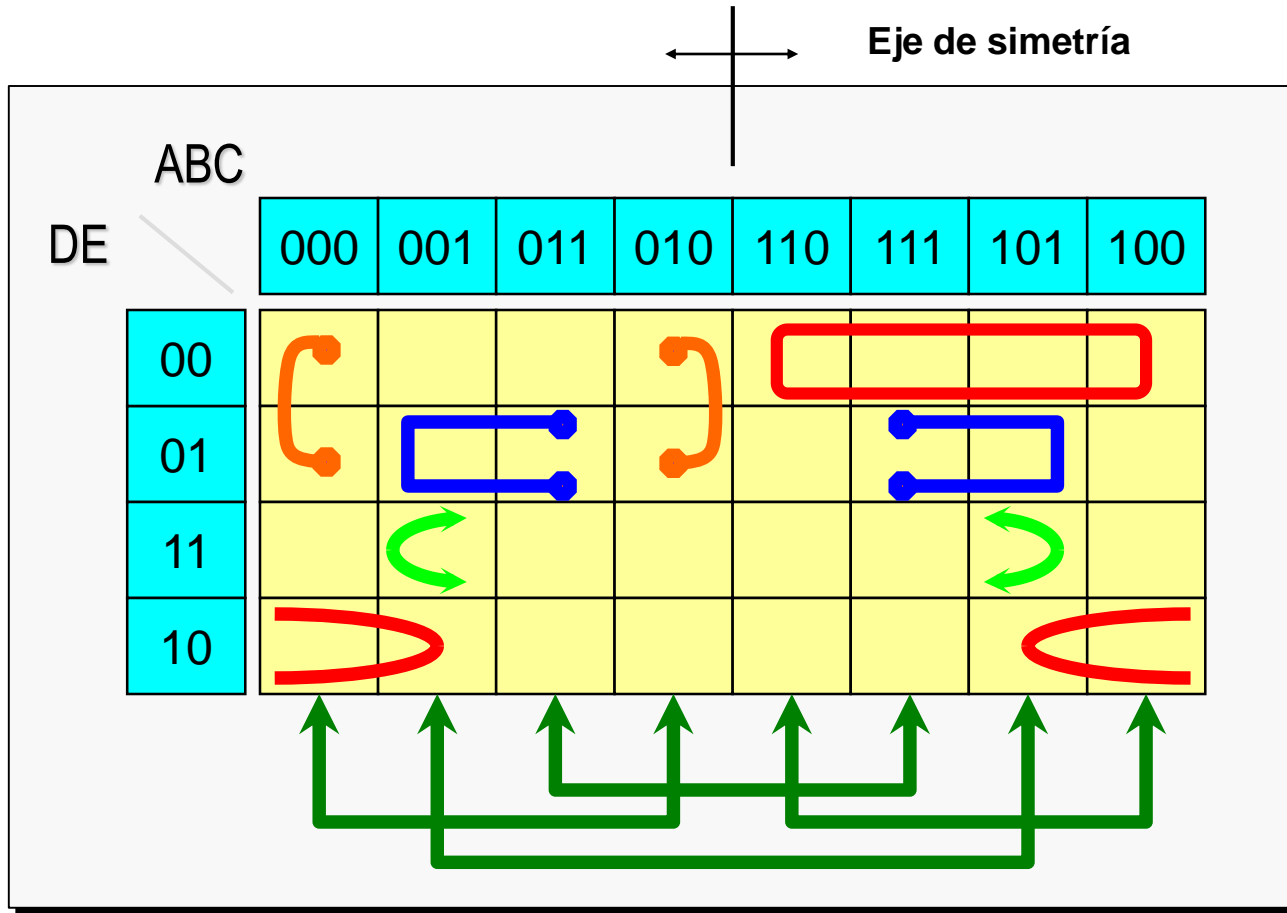


TEMA 3

Circuitos combinatoriales


Decodificadores y codificadores

Decodificador

 

Se activa la salida correspondiente al número binario codificado en la entrada

Ejemplo:
Decod 2 entradas
con enable

 

en	E ₁	E ₀	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Funciones lógicas

$$S_0 = e_n \cdot \bar{E}_1 \bar{E}_0$$

$$S_1 = e_n \cdot \bar{E}_1 E_0$$

$$S_2 = e_n \cdot E_1 \bar{E}_0$$

$$S_3 = e_n \cdot E_1 E_0$$

Comerciales


74154 (4 a 16) lógica negativa

74238 (3 a 8) lógica positiva


74138 (3 a 8) lógica negativa

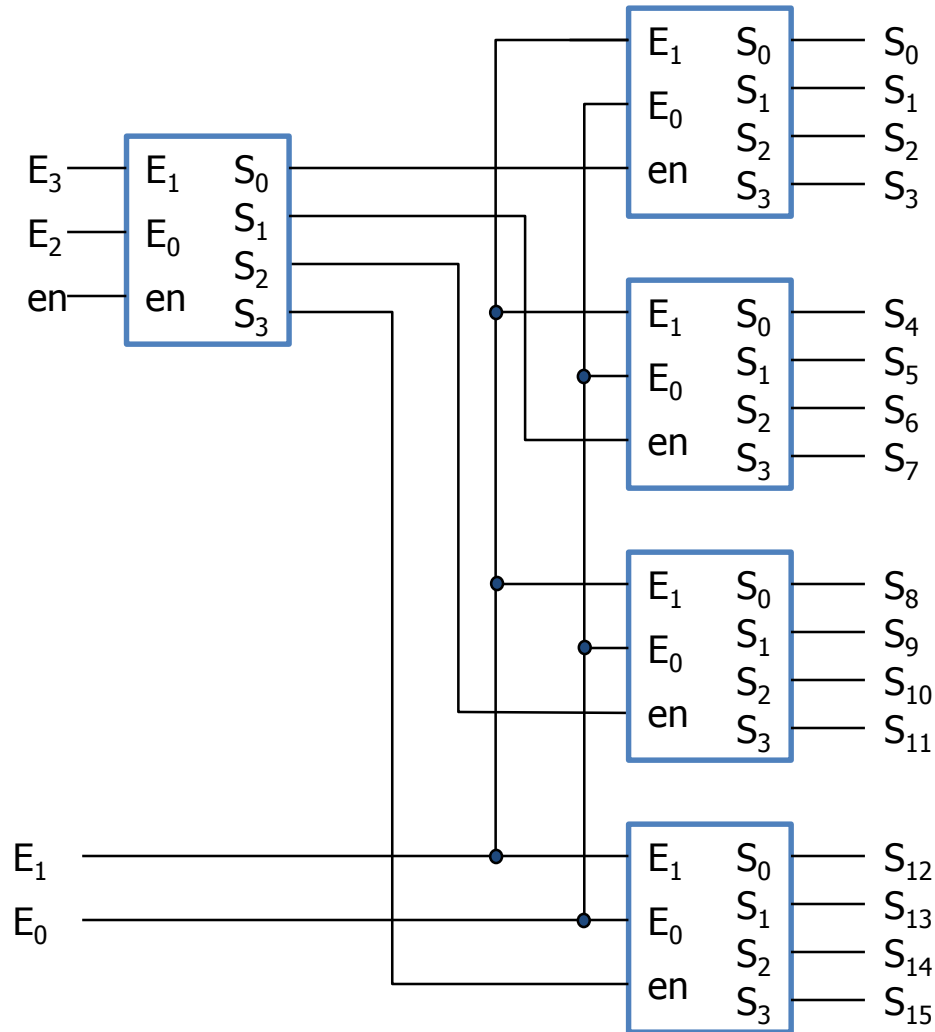Ejemplo

A partir de decodificadores de 2 entradas, construir un decodificador de 4 entradas



Codificador

 

Se codifica en binario sobre la salida el número de entrada que esté activa

Codificador prioritario al más alto

en	E ₀	E ₁	E ₂	E ₃	A ₁	A ₀	act	
0	x	x	x	x	0	0	0	deshabilitado
1	0	0	0	0	0	0	0	inactivo
1	x	x	x	1	1	1	1	activo
1	x	x	1	0	1	0	1	
1	x	1	0	0	0	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	1	


También existe el codificador prioritario al más bajo

Comerciales

74148 (8 a 3),
lógica negativa en la entrada


Multiplexores y demultiplexores

Multiplexor (MUX)

 


La entrada de datos correspondiente al número codificado en binario en las señales de control se conecta a la salida

en	E ₀	E ₁	E ₂	E ₃	C ₁	C ₀	S
0	X	X	X	X	X	X	0
1	D	X	X	X	0	0	D
1	X	D	X	X	0	1	D
1	X	X	D	X	1	0	D
1	X	X	X	D	1	1	D

 


Símbolo propio:

 


Comerciales

74157 4x 2 a 1
 74152 8 a 1
 74293 2x 4 a 1

MUX mediante puertas lógicas

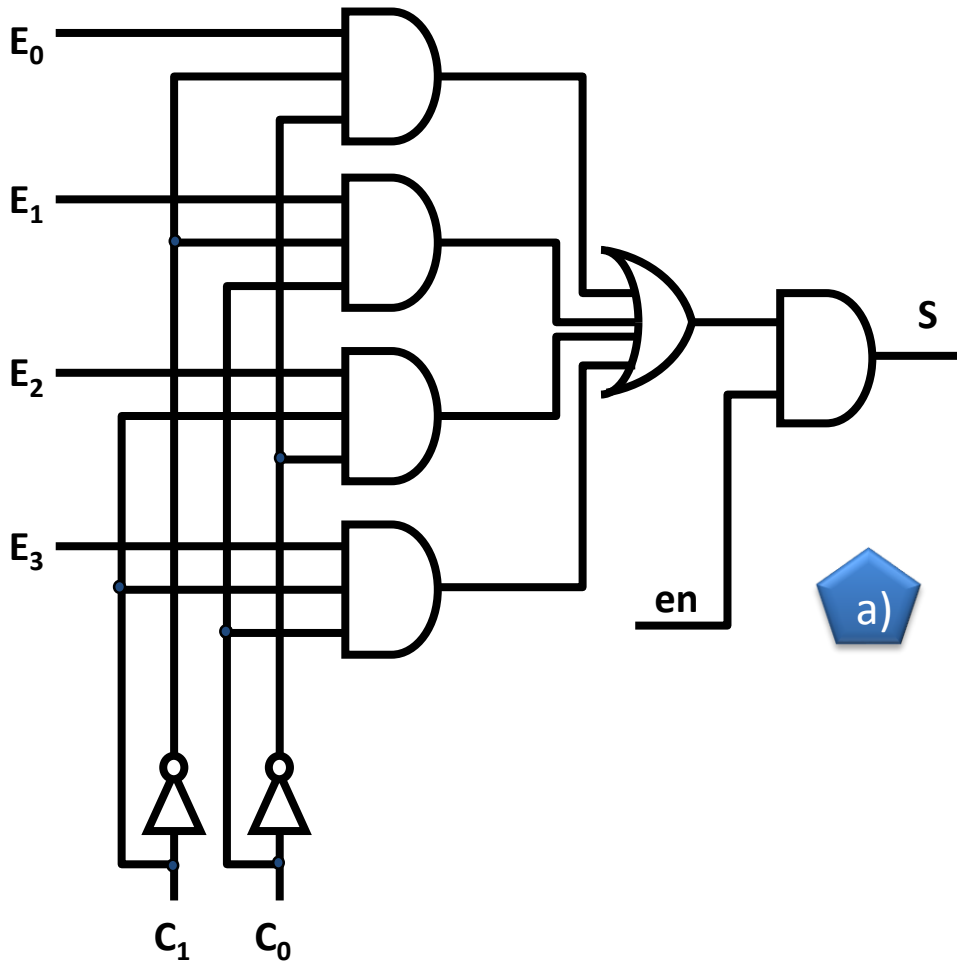

a)

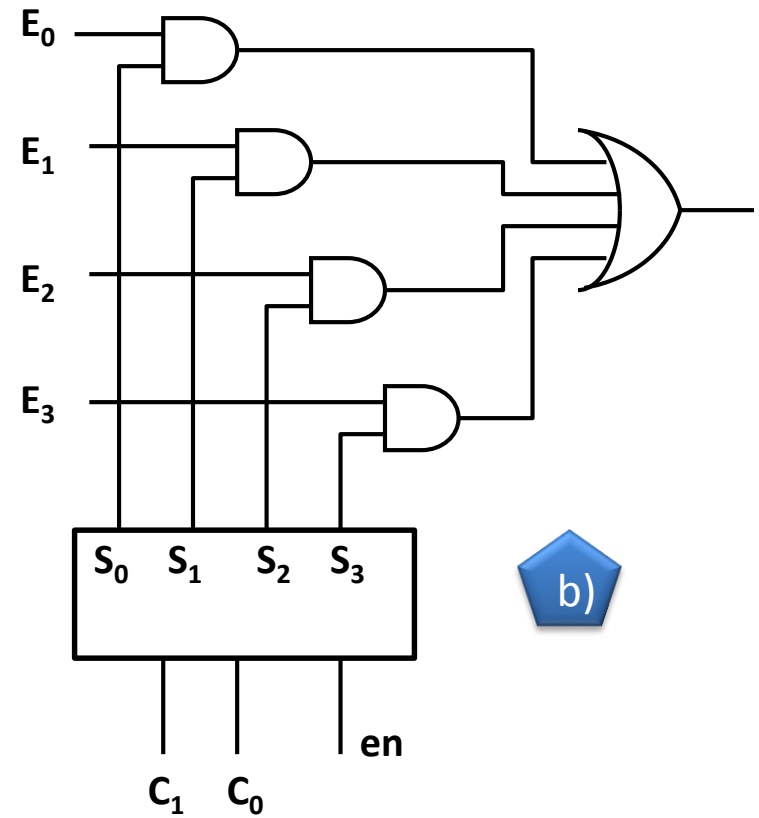


b)


Construcción de multiplexores grandes

A partir de mux de 2 entradas, construir uno de ocho entradas

Demultiplexores

 

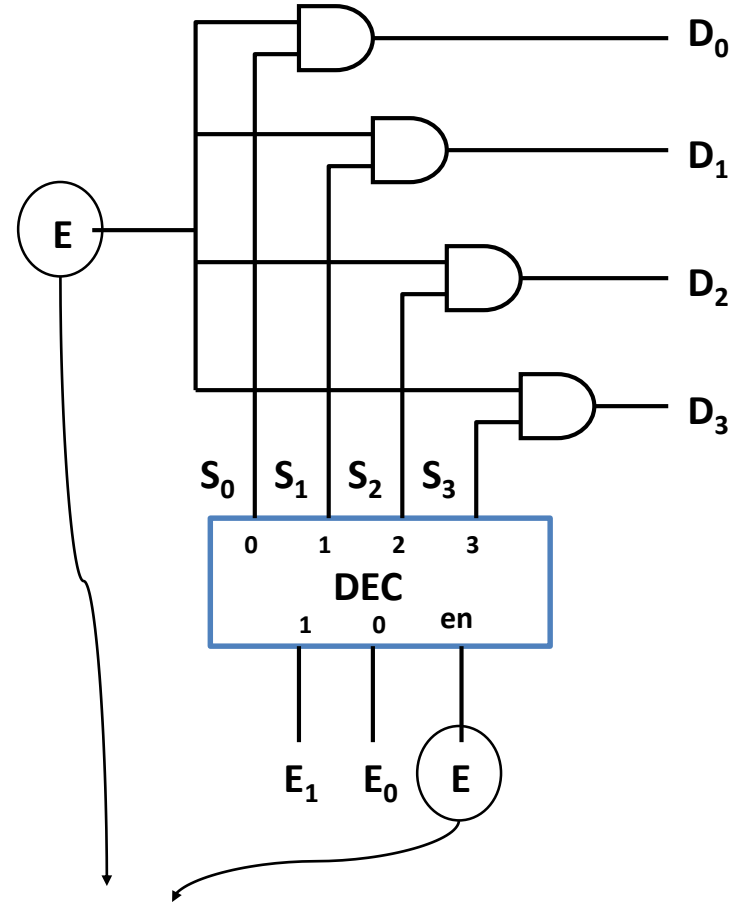Saca la entrada por aquella salida correspondiente al número codificado en las señales de control



Sólo una de las dos opciones

Funciones lógicas mediante decodificadores/mux

Ejemplo

Diseñar un circuito que tiene como entrada el mes del año codificado en binario y como salida un '1' si el mes es de 31 días o un '0' si es de menos de 31 días


D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

A Mediante un decodificador y una puerta OR

B Mediante un multiplexor e inversores

C Mediante multiplexores 2 a 1 e inversores


A Un decodificador

 



Funciones lógicas mediante decodificadores/mux

B
Un MUX

D	C	B	A	S
0	0	0	0	x
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

 


C
MUX 2 a 1

 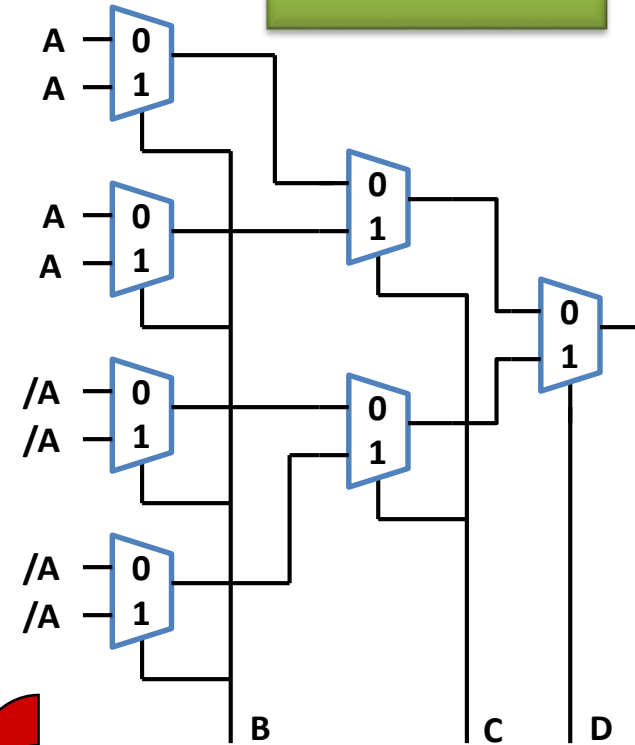

Convertidores de código

A) Convertidor BCD a 7 segmentos

E ₃	E ₂	E ₁	E ₀	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
resto				x	x	x	x	x	x	x

 


Comerciales

7447 (lógica neg.)
7448 (lógica pos.)

B) Hexadecimal a 7 segmentos

7446 (lógica pos.)
7449 (lógica neg.)

 


Más complejo

Mayor número de puertas

Ejemplo: displays de 7 segmentos multiplexados

millares centenas decenas unidades
 m3 m2 m1 m0 c3 c2 c1 c0 d3 d2 d1 d0 u3 u2 u1 u0



↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

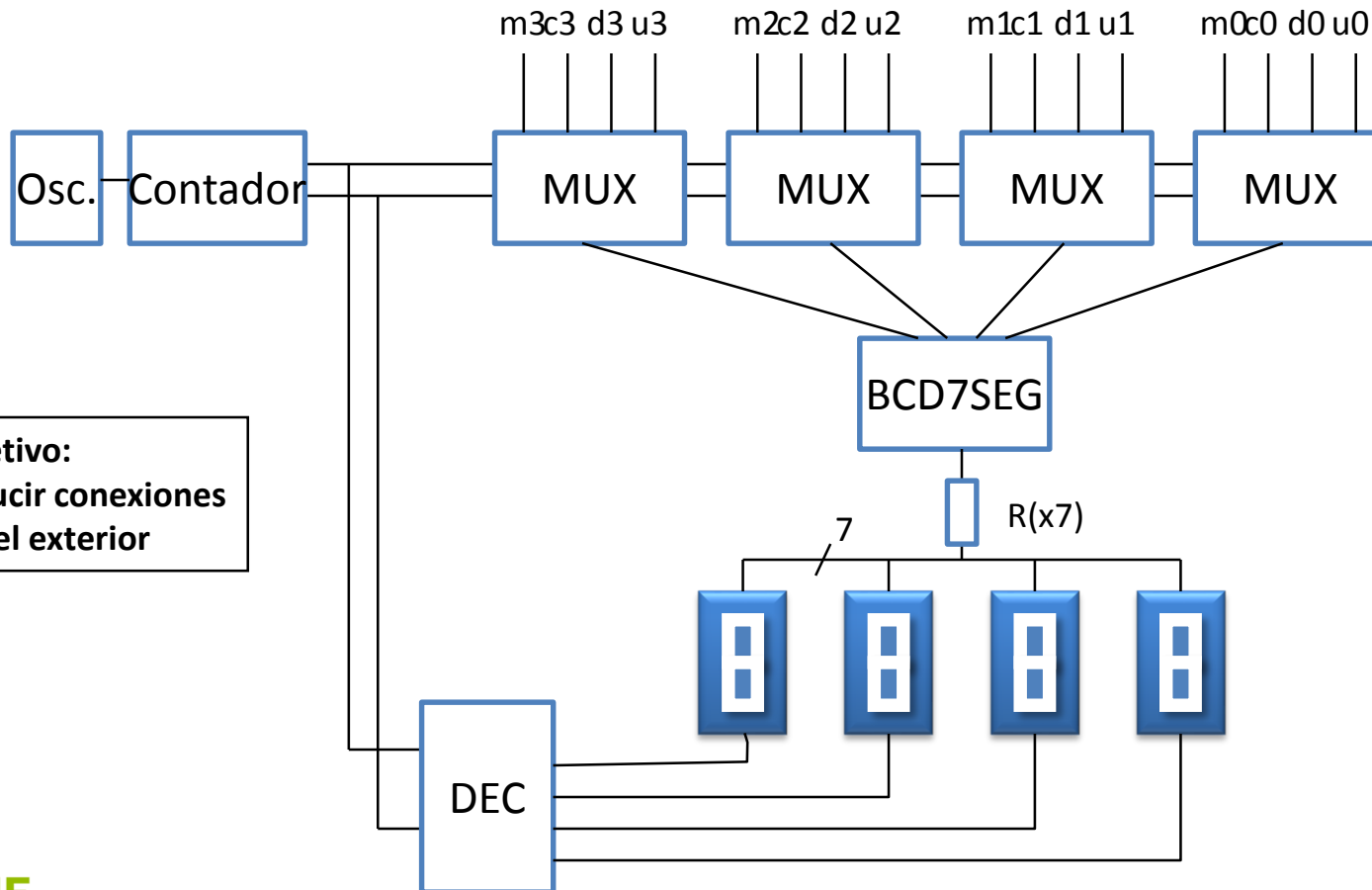



Objetivo:
 Reducir conexiones
 con el exterior

Funciones aritméticas: sumador

Semisumador binario (Half adder)

 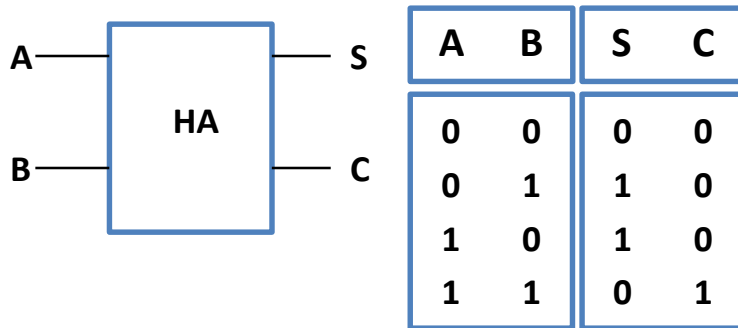


Sumador binario (Full adder)

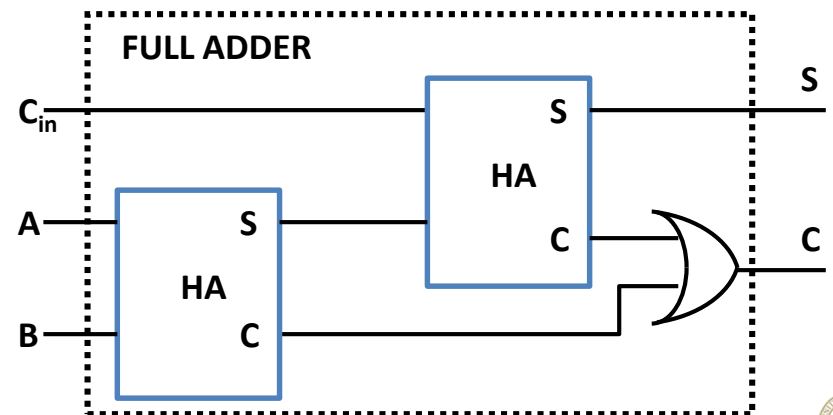 

Sumador serie

Suma de 2 números de 4 bits

 

Características

- Número de puertas bajo
- Retardo proporcional al número de bits


TEMA 4

Circuitos secuenciales – Biestables

Introducción

Circuito secuencial es aquel en el que las salidas en un instante de tiempo dependen de las entradas en ese instante de tiempo y en instantes anteriores.

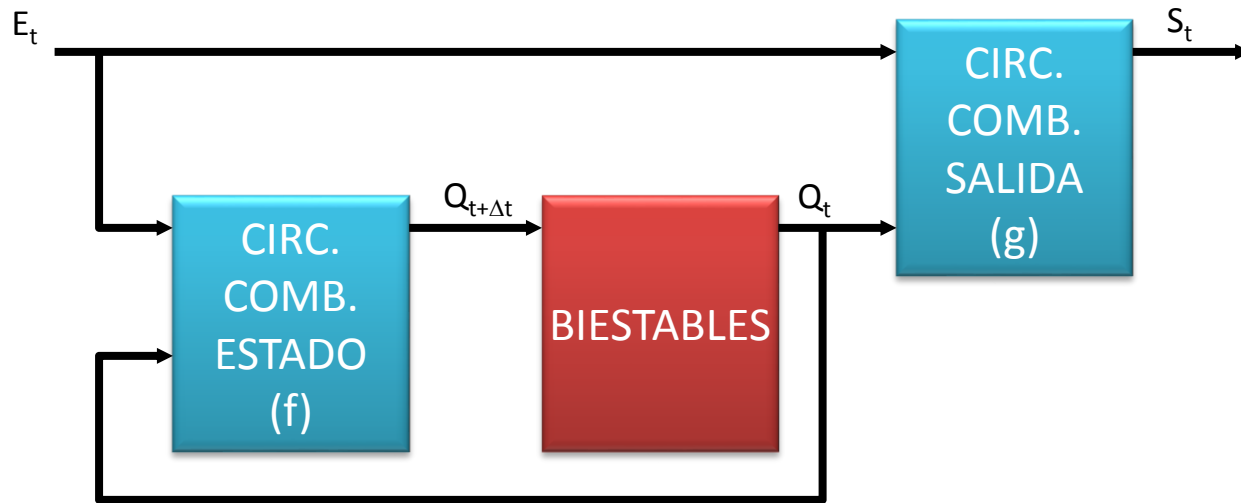La evolución pasada está almacenada en unos elementos con capacidad de **memorizar** el estado interno. Cada bit de información de estado se guarda en un **biestable**.



$$Q_{t+\Delta t} = f(E_t, Q_t)$$

Ecuaciones de ESTADO



← EVOLUCIÓN TEMPORAL

$$S_t = g(E_t, Q_t)$$

Ecuaciones de SALIDA


← VALORES INSTANTÁNEOS

Circuitos asíncronos y síncronos

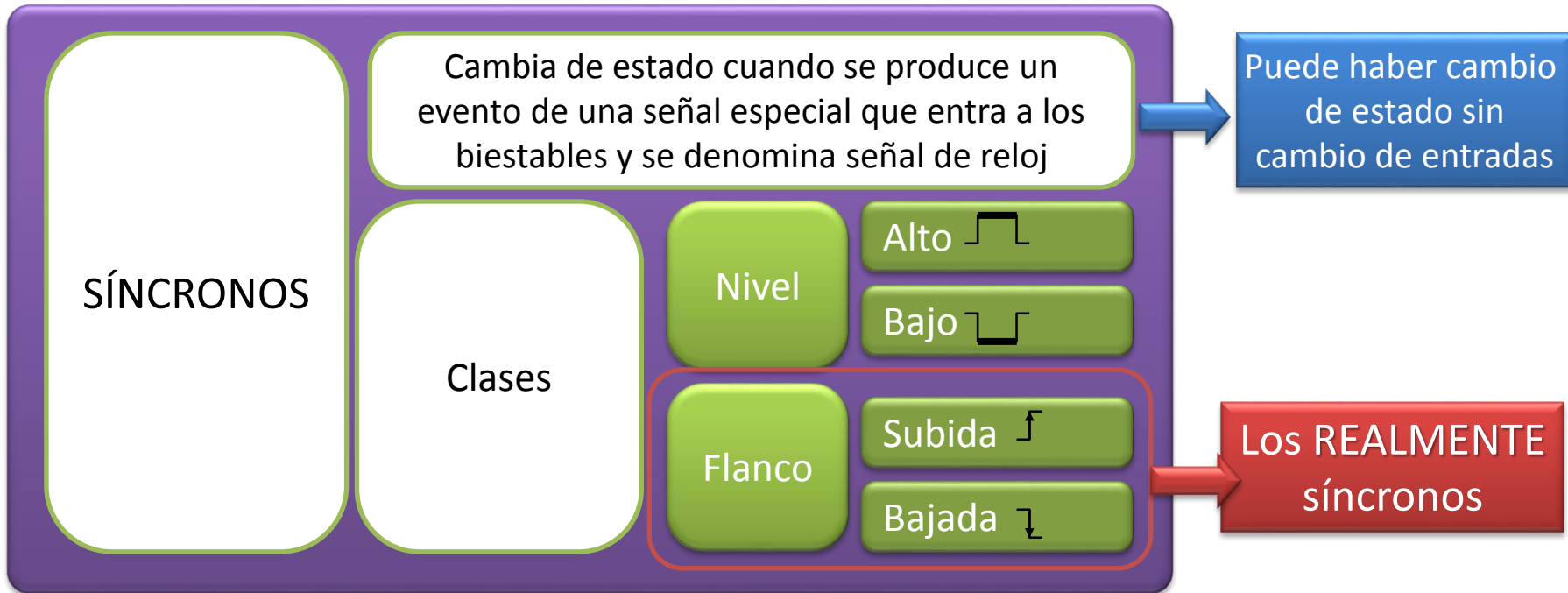 


Biestables asíncronos


Biastable latch (asíncr.)

 

D	C	$Q_{t+\Delta t}$	
X	0	Q_t	Cerrado
0	1	0	} Modo transparente
1	1	1	
0	\downarrow	0	} Captura del dato
1	\downarrow	1	

 


Biastable RS

 

R	S	$Q_{t+\Delta t}$	
0	0	Q_t	
0	1	1	reset
1	0	0	set
1	1	0/1	depende


Biestables síncronos

Biestable D (*dato*)

 


D	CLK	Qt+Δt
0	f	0
1	f	1

 Puede ser activo por flanco \uparrow de subida \downarrow o de bajada




La entrada D se muestrea en el flanco activo de CLK

Q sólo puede cambiar en ese flanco

 


Biestable T (*toggle*)

 


T	CLK	Qt+Δt
0	f	Qt
1	f	/Qt

 Puede ser activo por flanco \uparrow de subida \downarrow o de bajada



La entrada T se muestrea en el flanco activo de CLK

Q sólo puede cambiar en ese flanco

 

Otras señales de los biestables

Inicialización de biestables




No hay acuerdo en el uso de esta terminología


La inic. asíncrona es inmediata, mientras que la síncrona se espera al primer flanco activo de reloj

Las señales de inicialización suelen ser activas por nivel bajo (la acción se produce cuando la señal es 0)

Ejemplo: Biestable D con clear

 


Ejemplo: Biestable D con reset

 

La inic. síncrona se puede considerar como parte de la funcionalidad

Otras señales de los biestables

Señal de enable (carga) en biestables D

 

No confundir este enable con el combinacional

Ejemplo: A partir de un biestable D, construir un T con clear, reset y carga

Orden: reset > clear > carga > T

Características temporales de los biestables

A Restricciones biestable

→ Duración del reloj

$t_{1,\min}$

$t_{0,\min}$

frec. máxima: $f_{\max} = 1 / (t_{1,\min} + t_{0,\min})$

→ Duración de las señales de inicialización asíncronas


$t_{\text{reset},\min}$

$t_{\text{preset},\min}$

→ Tiempos de inserción de las señales de dato, toggle, etc.

t_{setup}

t_{hold}

 

B Retardos

→ Retardos de propagación típicos

$t_{\text{CK},Q}$

$t_{\text{preset},Q}$

C Restricciones circuitos

→ Compatibilidad propia

$$t_{\text{CK},Q} > t_{\text{hold}}$$

→ frec. máxima circuito

$$f_{\max} = \frac{1}{(t_{\text{CK},Q} + t_{\text{crítico}} + t_{\text{setup}})}$$


TEMA 5

Circuitos secuenciales – Aplicaciones



Contadores

Contador asíncrono de n bits – Divisor de frecuencia

Notación:

 

Contador de 3 bits

  


Aunque los biestables son síncronos, el reloj no es común a todos ellos

$$\text{frec}(Q_2) = \frac{\text{frec}(\text{CK})}{2^3}$$

Contadores

Contadores ascendentes y descendentes

 

¿Cómo hacer un contador up-down?

No sirve multiplexar las Qs o las /Qs, ya que habría 'saltos' en la cuenta.


Solución:

Cambiar el flanco activo

000	— > —	111
001		110
010		101
011		100
100		011
101		010
110		001
111		000

Contadores

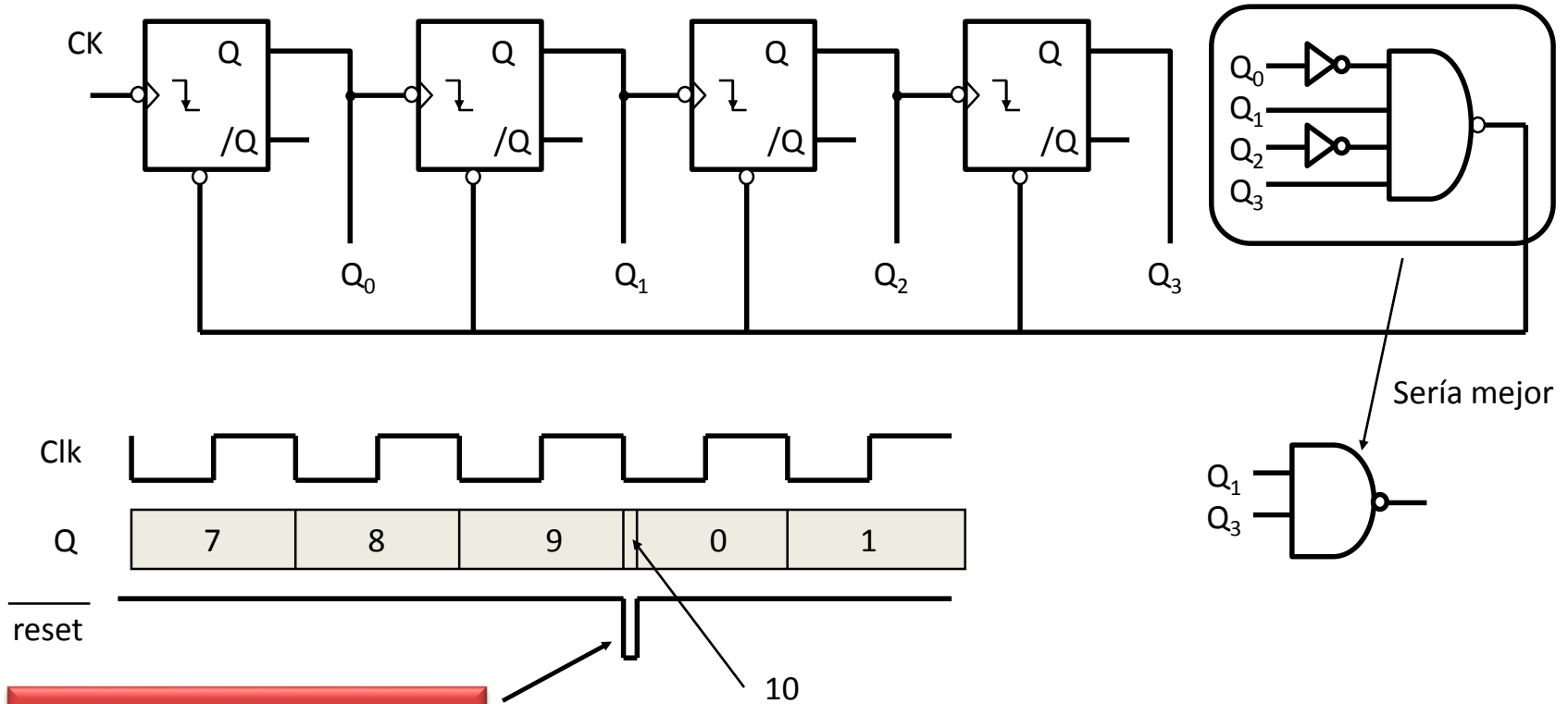Contadores de 0 a $n = 2^m$. Ejemplo: Contador de 0 a 9




POSIBLES PROBLEMAS !!

Se debe codificar el valor siguiente al último valor que se quiera contar.

Contadores

Contadores síncronos

Contador síncrono
de 1 bit

 



Los biestables de
atrás son 1 → cambia

Este biestable y los
anteriores son 1

Tabla de estados



Cin	Qt	Cout	Qt+Δt
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Diagrama de estados: C_{in}/C_{out}

  



Contadores

Ejemplo: Contador síncrono de 3 bits

  


Contadores

Ejemplo: Contador síncrono de 0 a 9

 
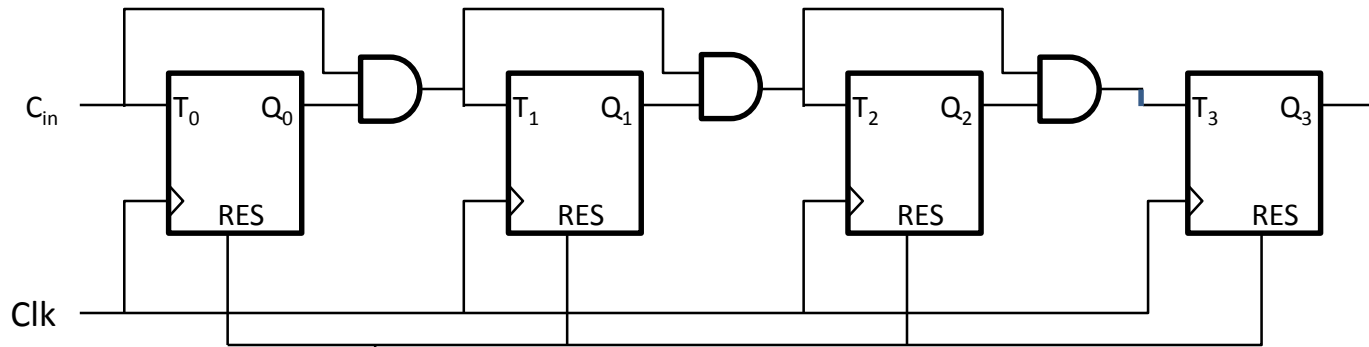


 Se codifica el siguiente valor al que se quiere contar



Registros

Registros de desplazamiento

 
 


Interpretación de salidas:




Registros

Tipos de registros

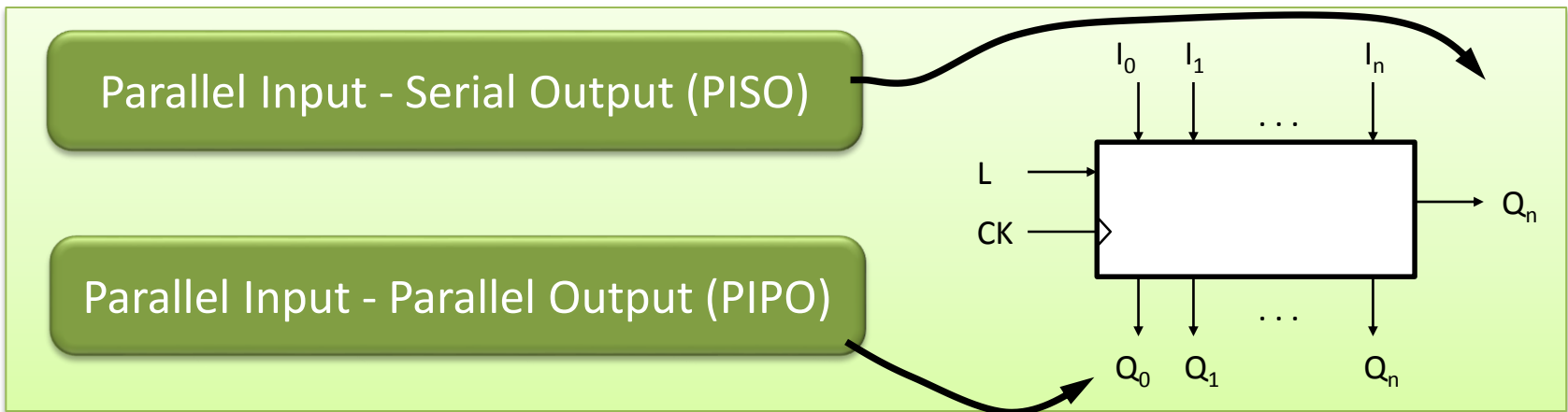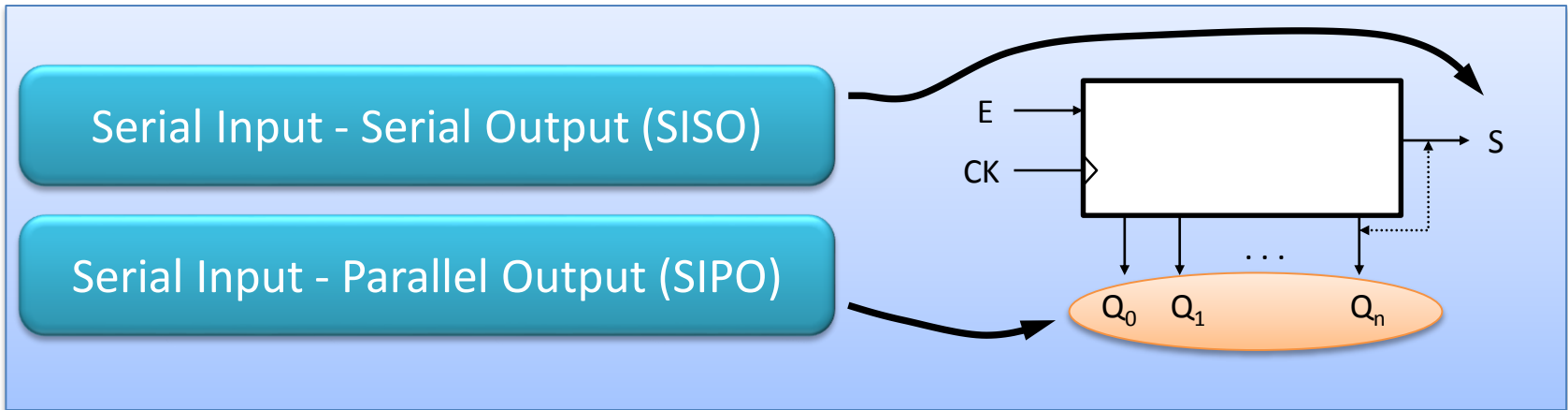

Registros



Registro PISO

 



Si $LOAD = '1'$, carga en paralelo E_2, E_1, E_0
Si $LOAD = '0'$, desplaza

Contadores con registros de desplazamiento

Contador en anillo

  


Contador Johnson

  

Diagramas de estado

 
Ejemplo: Para el circuito de la figura, deducir:

- Tabla de estados y diagrama de estados
- Función del circuito
- Decodificar los estados principales del circuito



Diagramas de estado

Q_1	Q_2	Q_3	Q'_1	Q'_2	Q'_3
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

 

Es un contador Johnson de 6 estados (3 bits) con autoinicio

Q_1	Q_2	Q_3	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	x	x	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x	x	x

$$S_0 = \neg Q_1 \neg Q_3$$

$$S_1 = Q_1 \neg Q_2$$

$$S_2 = Q_2 \neg Q_3$$

$$S_3 = Q_1 Q_3$$

$$S_4 = \neg Q_1 Q_2$$

$$S_5 = \neg Q_2 Q_3$$