


Circuitos con diodos

Nota: Usar la segunda aproximación para los diodos con:

- Tensión umbral de 0.7 V para los diodos
- Tensión umbral de 0.8 V para los diodos zener

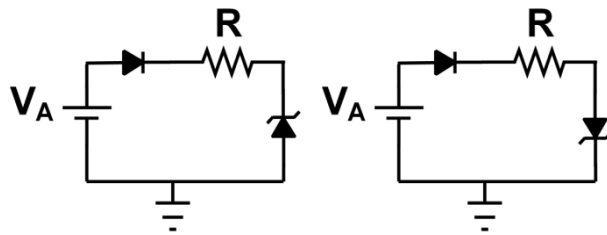1. Para los circuitos de la figura:


- Calcular la mínima tensión V_A para la cual existe corriente en el circuito
- La intensidad que circula para $V_A = 10V$ [3 mA; 4,25mA]



Datos: $|V_z| = 3.3 V$, $R = 2 k\Omega$

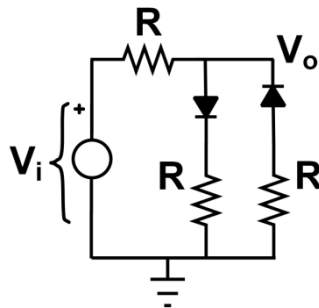
2. Para el circuito de la figura:

- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i



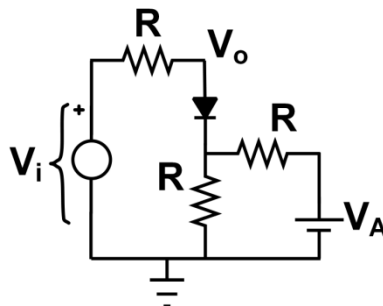3. Para el circuito de la figura:


- La tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo [2,2 V]
- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i



Datos: $V_A = 3 V$

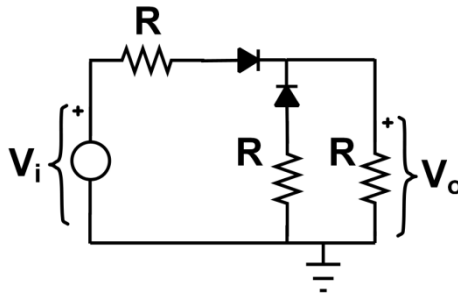4. Para el circuito de la figura:


- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- El voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo [100,7 V]



$$I_{\max} = 50 \text{ mA}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

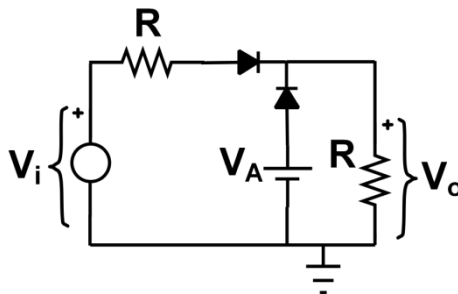5. Para el circuito de la figura:


- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- El voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo [100,7 V]



$$\text{Datos: } V_A = 2 \text{ V}, I_{\max} = 50 \text{ mA}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

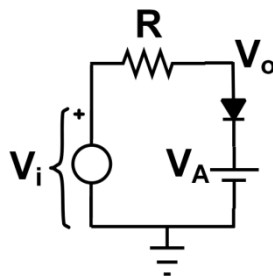6. Para el circuito de la figura:


- La tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo [4,7 V]
- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- El voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo [29,7 V]



$$\text{Datos: } V_A = 4 \text{ V}, I_{\max} = 25 \text{ mA}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

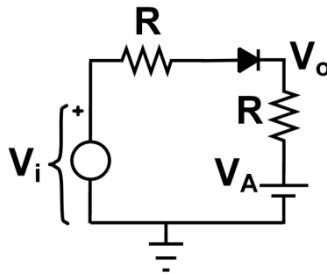7. Para el circuito de la figura:


- La tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo [6,7 V]
- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- El voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo [56,7 V]



Datos: $V_A = 6 \text{ V}$, $I_{\max} = 25 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$

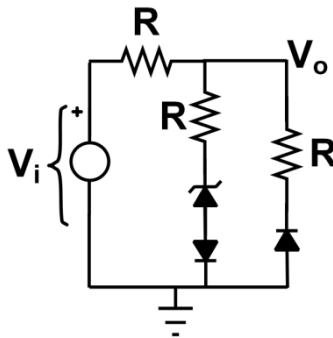8. Para el circuito de la figura:


- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- El voltaje de entrada límite para no superar la corriente máxima del diodo ni la potencia máxima del zener [168,2 V; -200,7 V]



Datos: $|V_z| = 7.5 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$, $P_{z,\max} = 600 \text{ mW}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$

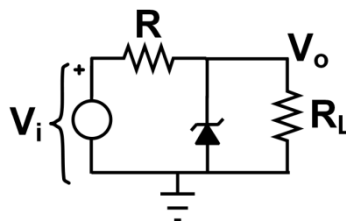9. Para el circuito de la figura:


- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i
- La resistencia R mínima y máxima derivada de las limitaciones del diodo zener ($I_{z,\min}$ y $P_{z,\max}$) para $V_i = 12 \text{ V}$ [692.3 Ω ; 54.5 Ω]



Datos: $|V_z| = 7.5 \text{ V}$, $I_{z,\min} = 4 \text{ mA}$, $P_{z,\max} = 600 \text{ mW}$, $R_L = 3 \text{ k}\Omega$, $R = 1 \text{ k}\Omega$

10. Para el circuito de la figura:

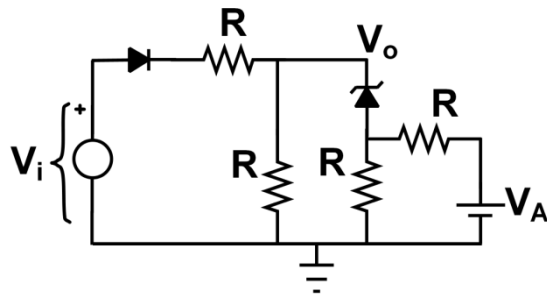
- a. Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i para $V_A = 5V$ y para $V_A = 1V$



Datos: $|V_z| = 3.3 V$

11. Para el circuito de la figura:

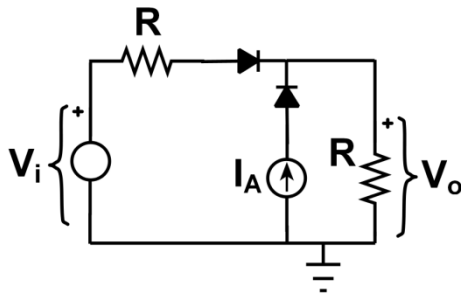
- a. Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i



Datos: $I_A = 2.5 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$

12. Para el circuito de la figura:

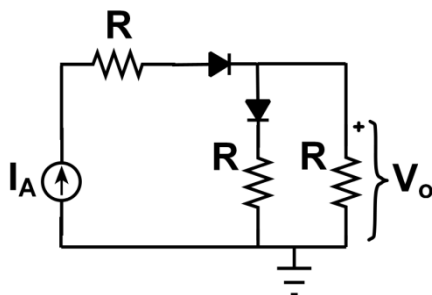
- a. Calcular el voltaje de salida V_o [6.35 V]



Datos: $I_A = 6 \text{ mA}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$

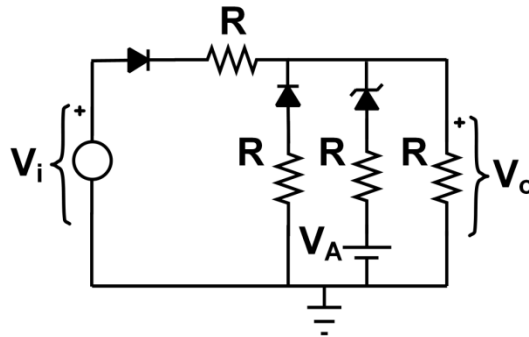13. Para el circuito de la figura:


- Determinar en función de los voltajes V_i , V_A y V_o los límites entre regiones de los diodos
- Calcular el voltaje de salida V_o en función del voltaje de entrada V_i para $V_A = 4\text{ V}$



Datos: $|V_z| = 5.6\text{ V}$

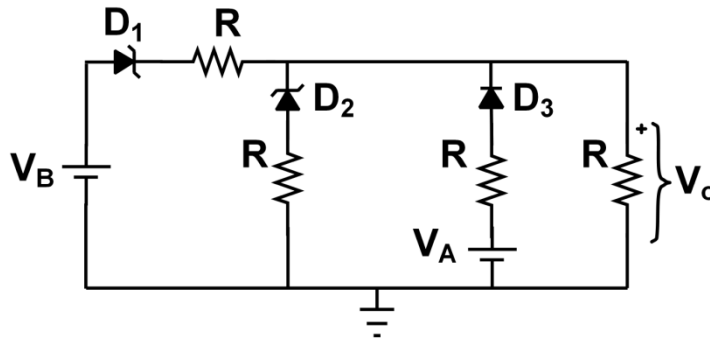14. Para el circuito de la figura:

- Determinar en función de los voltajes V_A , V_B y V_o los límites entre regiones de los diodos
- Calcular el voltaje de salida V_o para $V_A = 4\text{ V}$ y $V_B = 7.5\text{ V}$ [3.17 V]



Datos: $|V_z| = 2.7\text{ V}$