
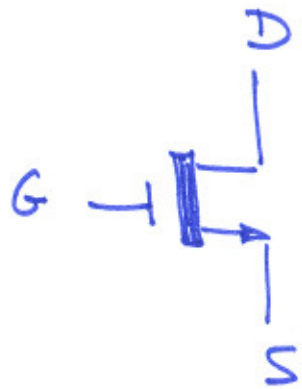


# Transistor MOSFET

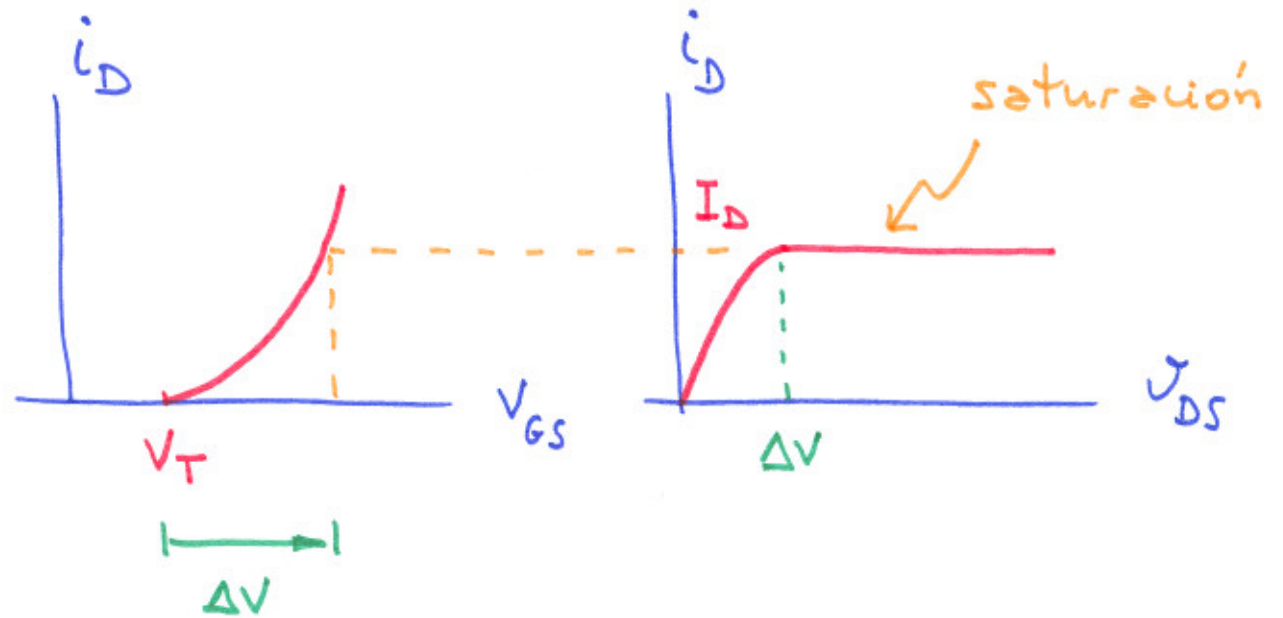

NMOS






En saturación  $\longrightarrow i_D = K (V_{GS} - V_T)^2$




$$\left\{ \begin{array}{l} V_T \equiv \text{tensión umbral} \\ K \equiv \text{factor de escala.} \end{array} \right.$$



# MOSFET versus BJT

NMOS

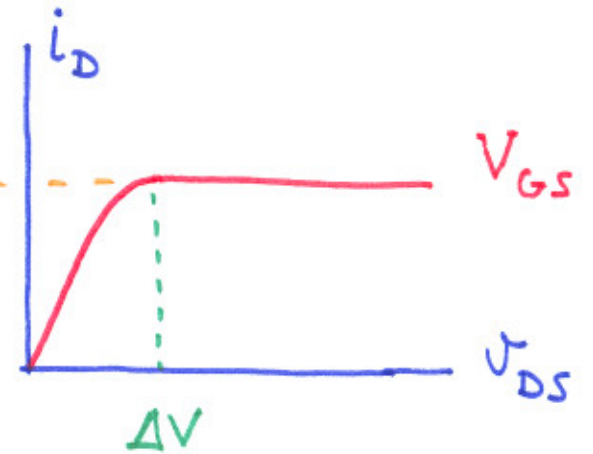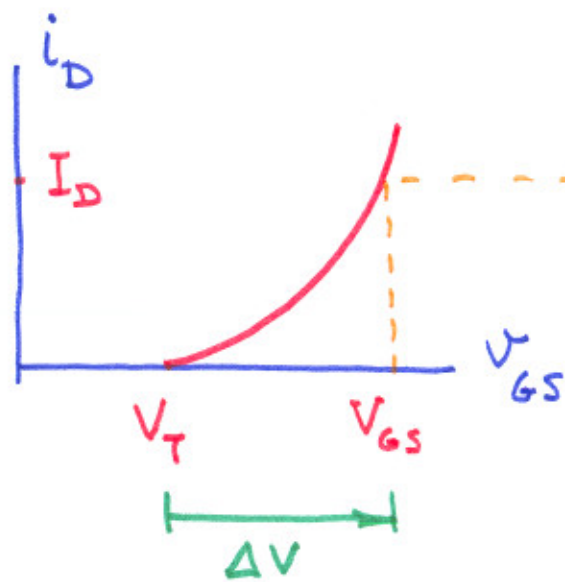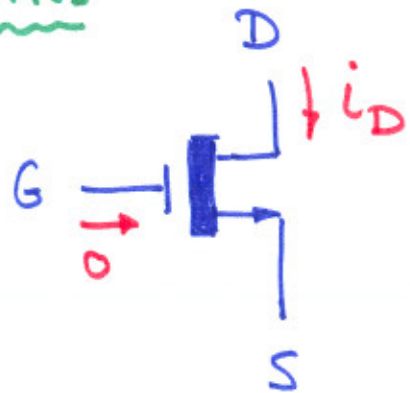

BJT

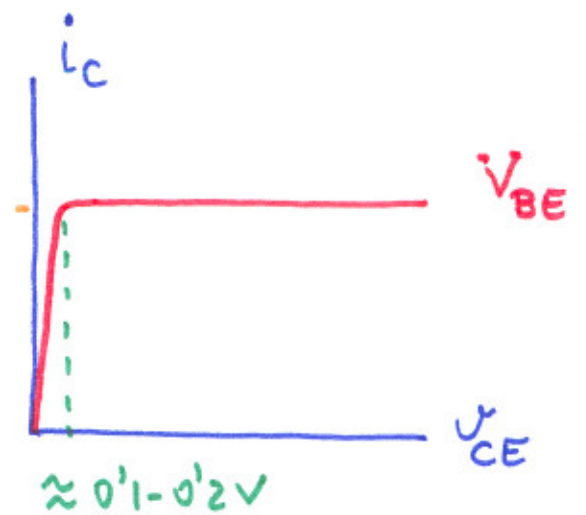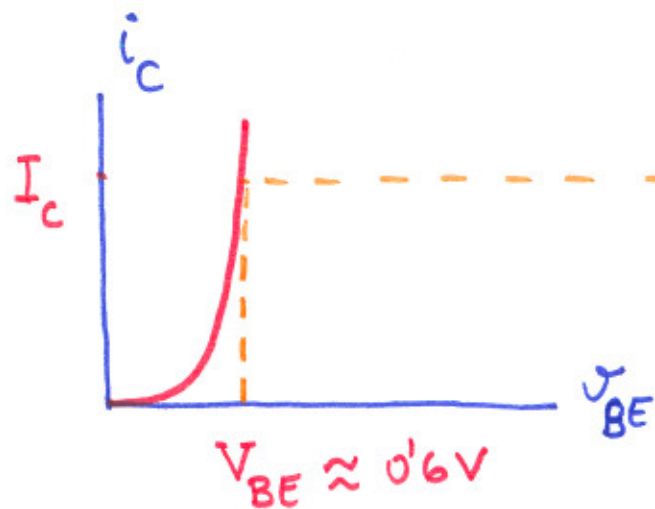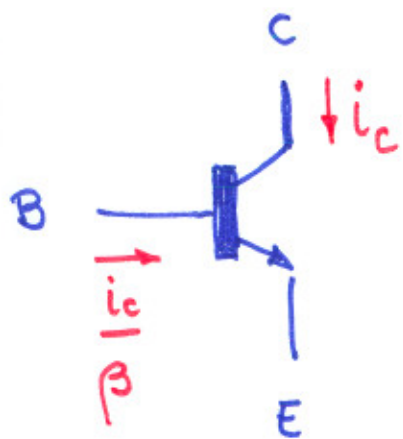


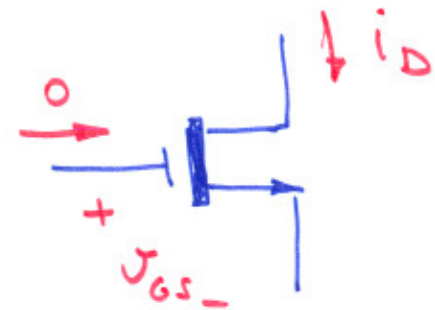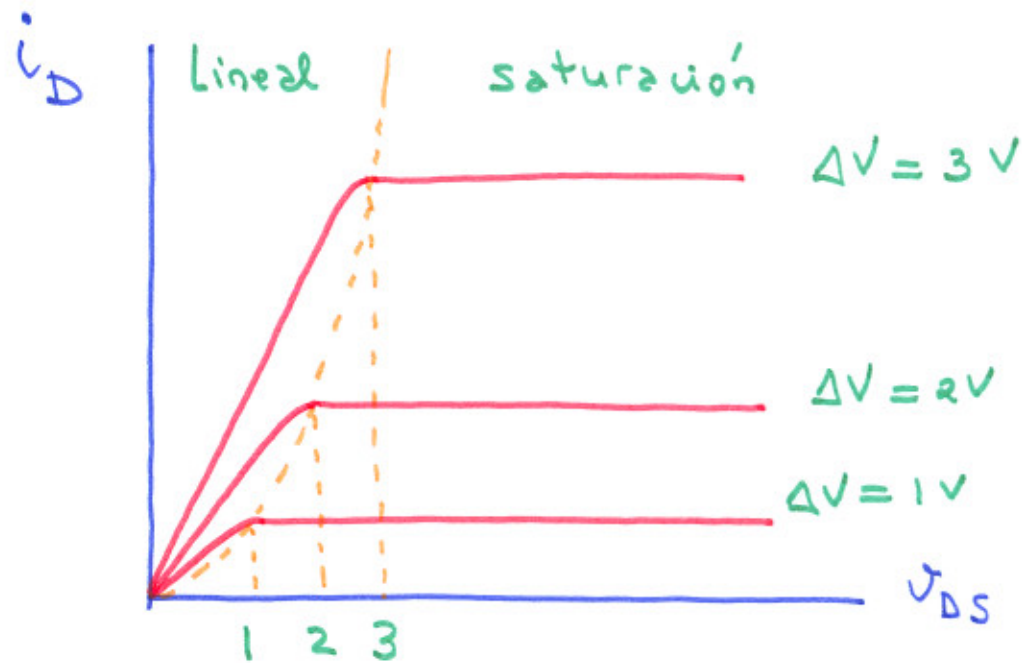

En región lineal 
$$i_D = 2K \left[ (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

En región de saturación 
$$i_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

## Modelo de pequeña señal del MOSFET

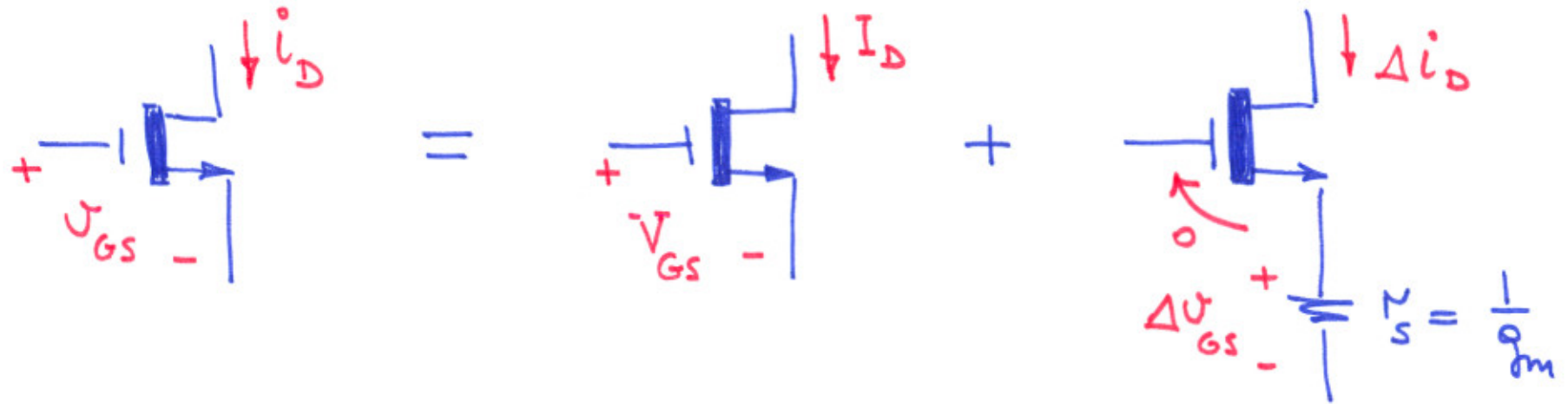

Comparación de transconductancia

MOS

$$g_m = 2\sqrt{K I_D}$$

BJT

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$V_T \approx 25 \text{ mV} @ T_{amb}$$