

# Inducción electromagnética

**F II**

**Ley de Faraday. Campo eléctrico inducido**

**Fuerza electromotriz de movimiento**

**Autoinducción e inducción mútua**

**Energía magnética.**

**Circuitos L-R, L-C y L-C-R**

**Corriente de desplazamiento**

**Ecuaciones de Maxwell**

**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Inducción electromagnética

## Experimentos de inducción

F II

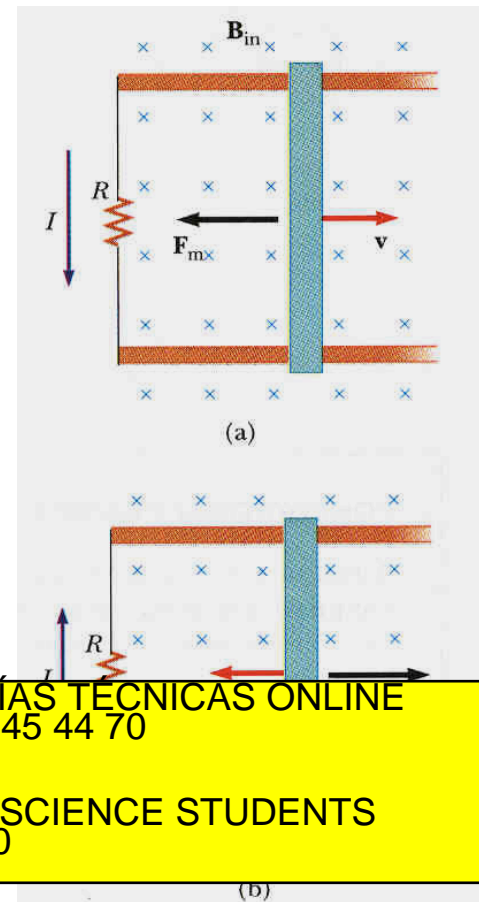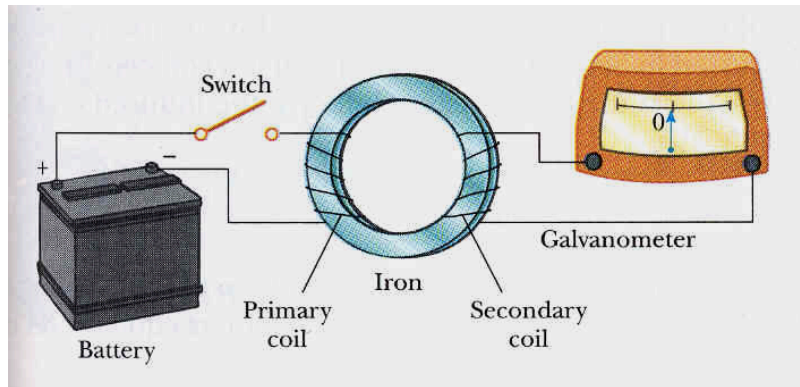

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

(b)

# Ley de Faraday

**F II**

**Circuito de área A, rígido o deformable**

**Campo B, variable con el tiempo o uniforme**

**Flujo magnético**  $\Phi_B = \Phi_B(t) = \int_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, da$

**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Ley de Lenz

F II

Significado del signo en ley de Faraday

Oposición a la variación del flujo

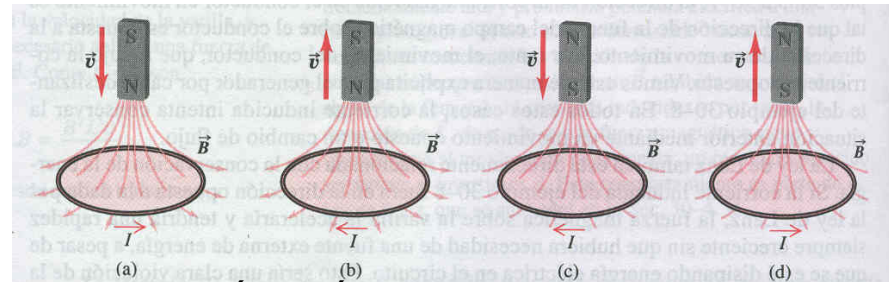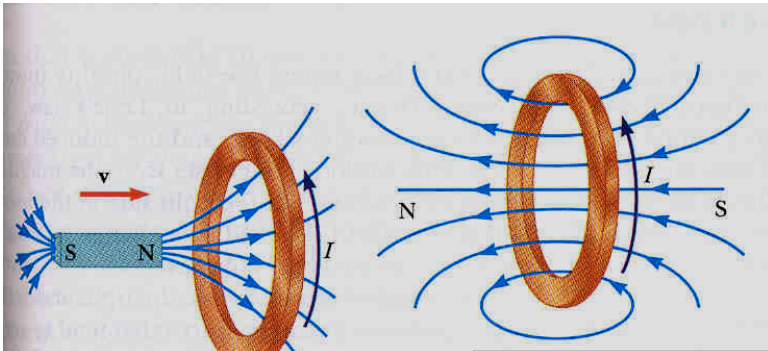

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Campo eléctrico inducido

Campo magnético variable con el tiempo

F II

Campo eléctrico inducido sin circuito

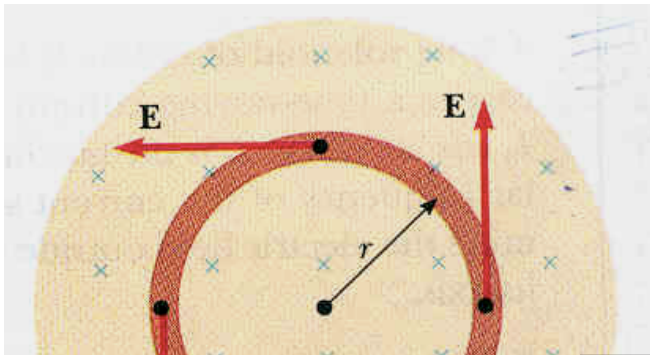

$$\mathcal{E} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

$$2\pi r E = \frac{d}{dt} (\pi r^2 B) \quad E = r dB$$

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



B.

# Corrientes parásitas

F II

Campo magnético variable con el tiempo

Corriente inducida en conductores

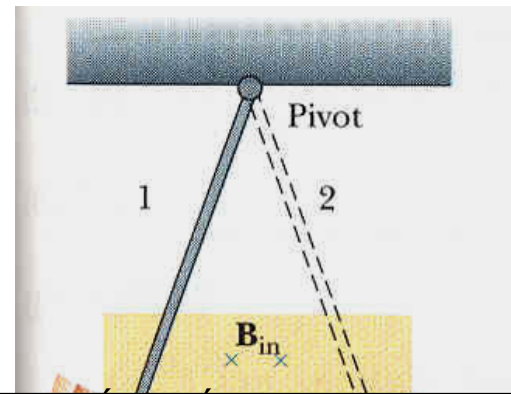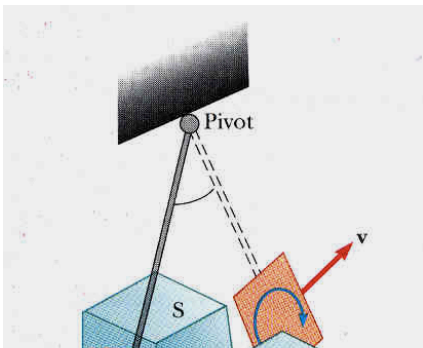

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

$F_m$   $\times \times \times \times \times$   $F_m$

# Fuerza electromotriz de movimiento

F II

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BLx(t)) = BLv$$

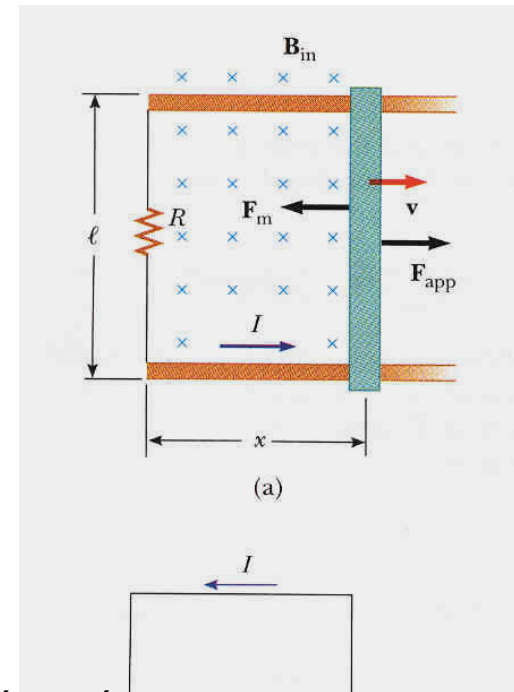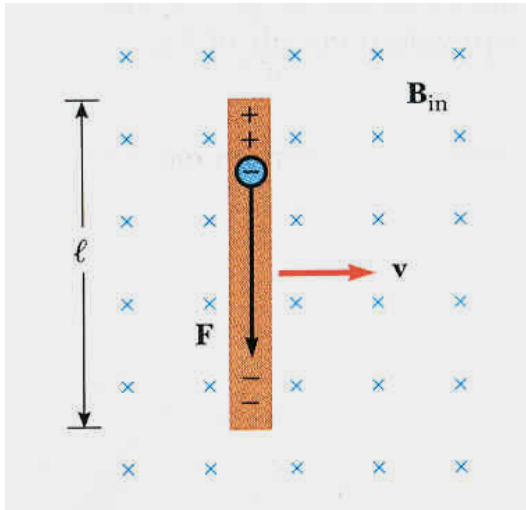

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Autoinducción

F II

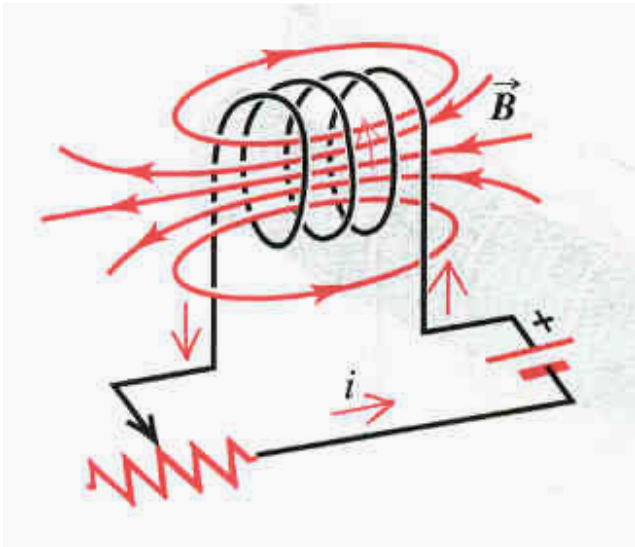

$$L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad N \frac{d\Phi_B}{dt} = L \frac{di}{dt}; \quad \mathcal{E} = -L \frac{di}{dt}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


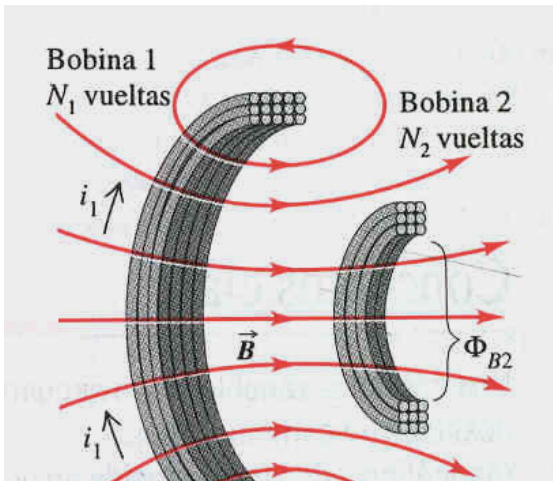
# Inducción mutua

F II

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt}; N_2 \Phi_{B2} = M_{21} i_1; \mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$



$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d\Phi_{B1}}{dt}; N_1 \Phi_{B1} = M_{12} i_2; \mathcal{E}_1 = -M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$M_{12} = M_{21} = M_{12} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Cálculo inductancias

F II

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I, \quad \Phi = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} I; \quad L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

$$2\pi R B_1 = \mu_0 N_1 I_1; \quad 2\pi R B_2 = \mu_0 N_2 I_2;$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R}; \quad B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2\pi R};$$

$$\Phi_{1,2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A I_2}{2\pi R}; \quad \Phi_{2,1} = \frac{\mu_0 N_2 N_1 A I_1}{2\pi R};$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Energía magnética

F II

$$P(t) = -\mathcal{E}i(t) = Li \frac{di}{dt}; U = \int_0^t P dt = \int_0^I Lidi = \frac{1}{2} LI^2$$

## Energía localizada en la corriente

$$U = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 A}{l} I^2 = \frac{1}{2} \left( \mu_0 \frac{N}{l} I \right)^2 \left( \frac{lA}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} lA$$

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Circuito R-L

F II

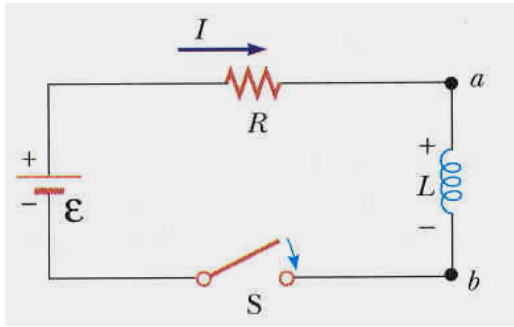
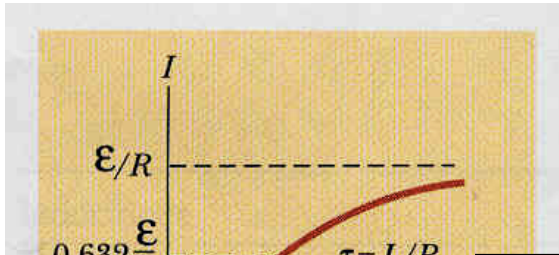
$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = Ri; \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right); \quad \tau = \frac{L}{R}$$



$$Ri + L \frac{di}{dt} = 0; \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} \left( e^{-\frac{R}{L}t} \right) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}; \quad \tau = \frac{L}{R}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Circuito L-C

**F II**

$$-L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0, \quad \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$q = Q \cos(\omega t + \varphi); \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$i = -\omega Q \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$i = \pm \sqrt{\frac{1}{LC}} \sqrt{Q^2 - q^2}$$

**Cartagena99**




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Circuito L-C

**F II**

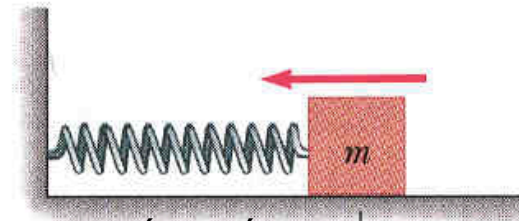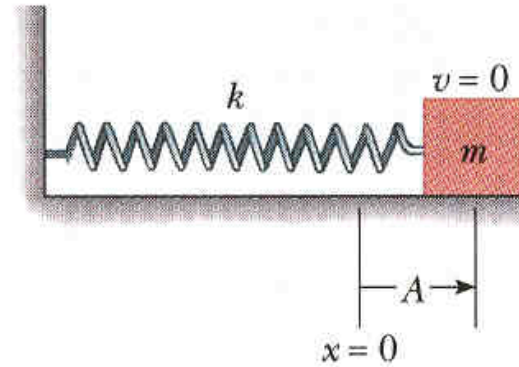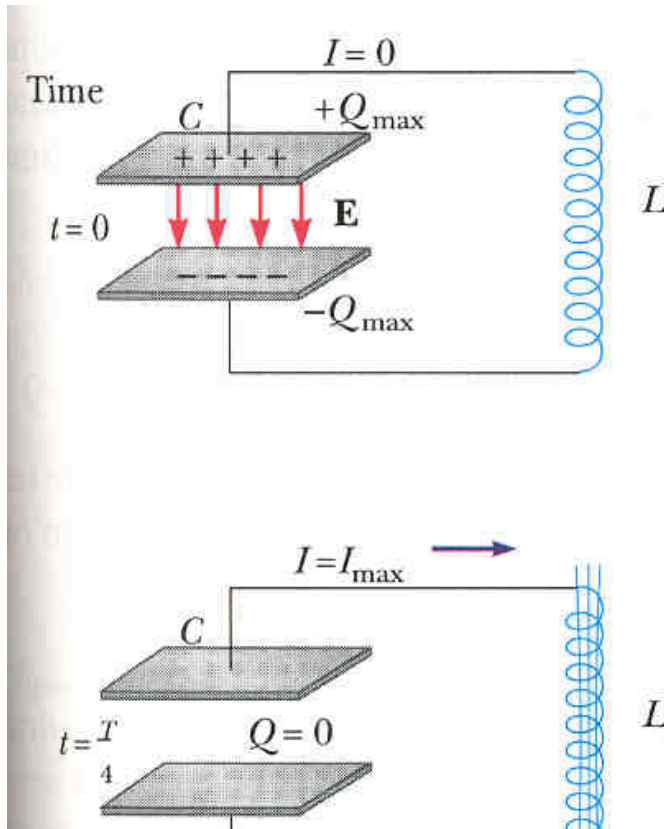

**Cartagena99**


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Circuito L-C

F II

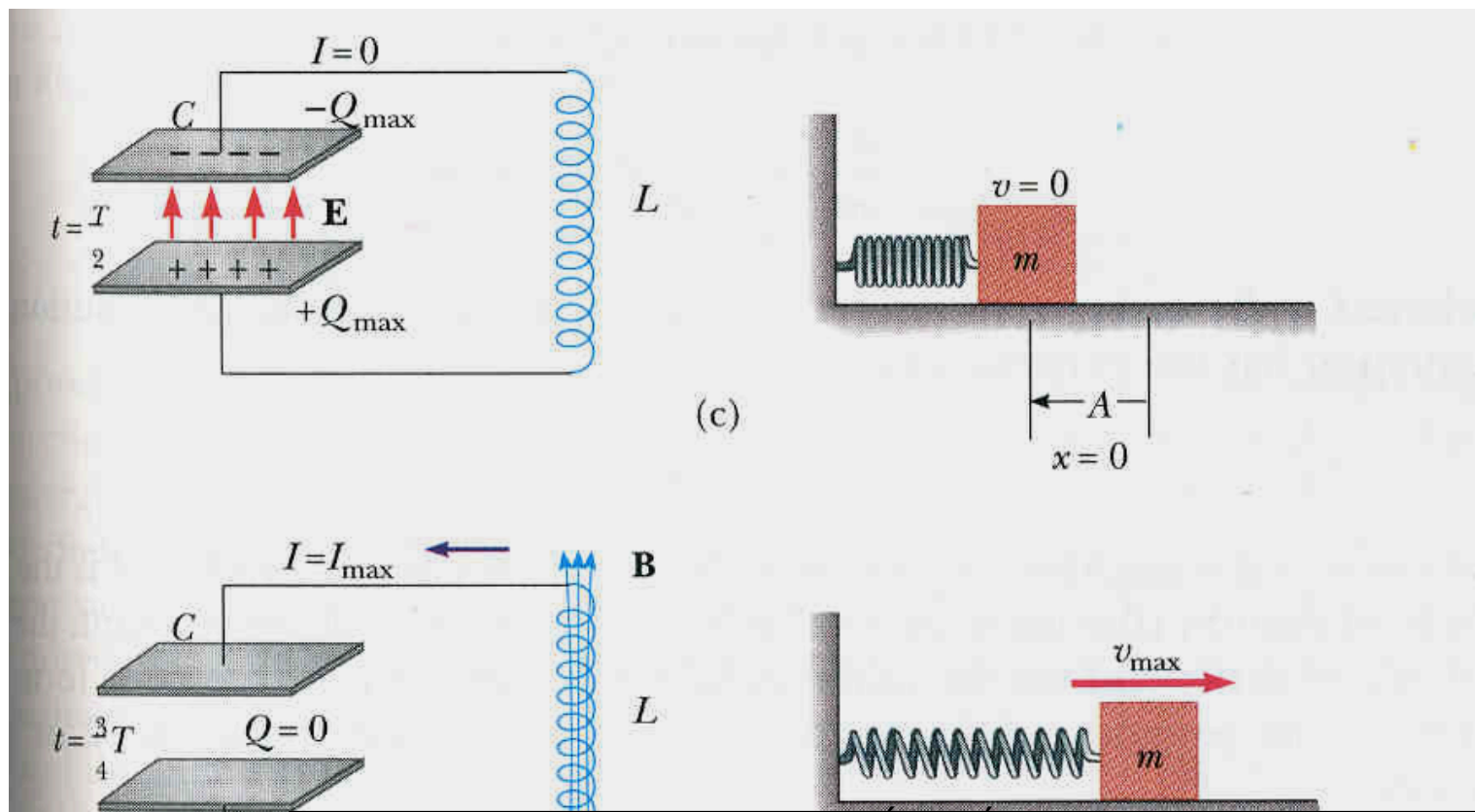

Cartagena99




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Circuito L-C

**F II**

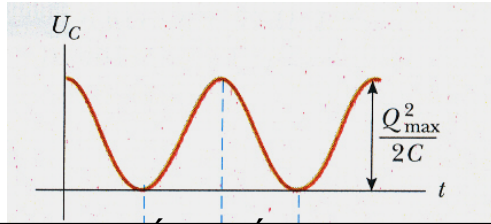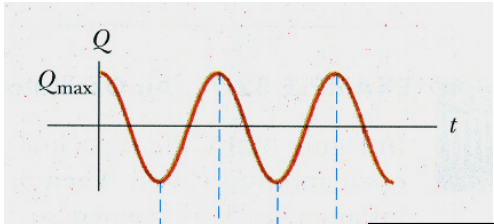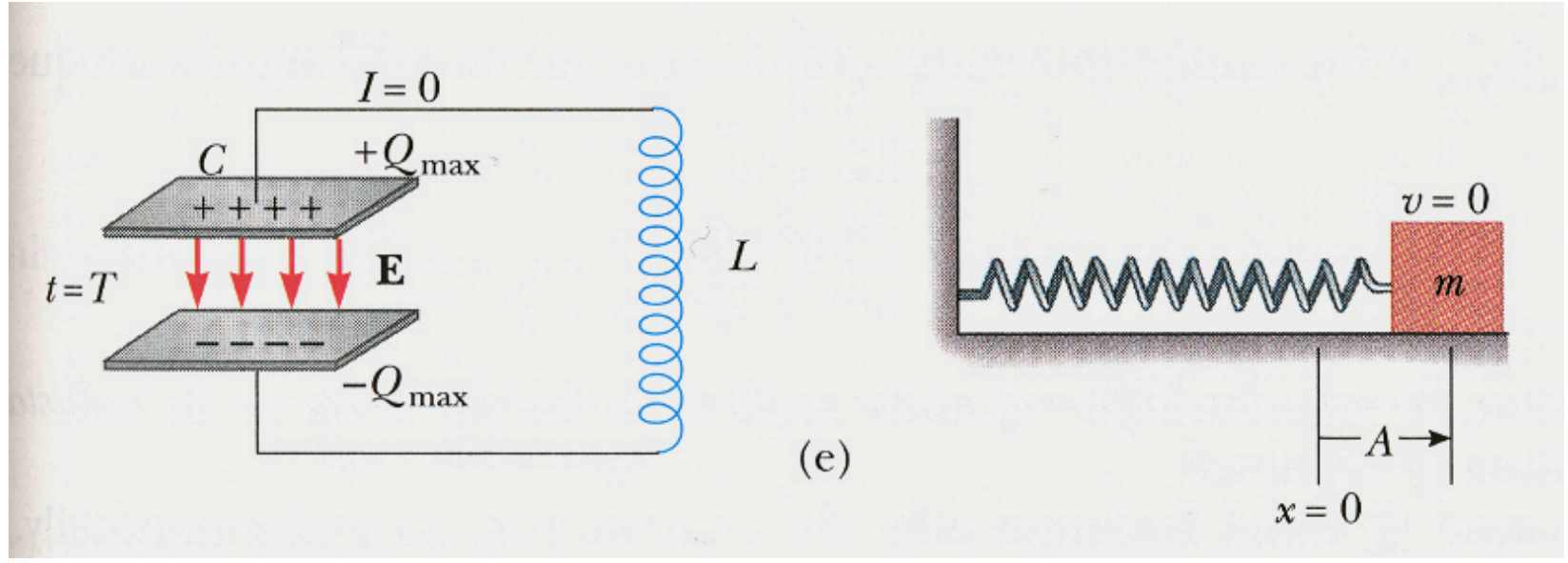


**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70  
 ---  
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



# FF II

## Circuito L-C-R

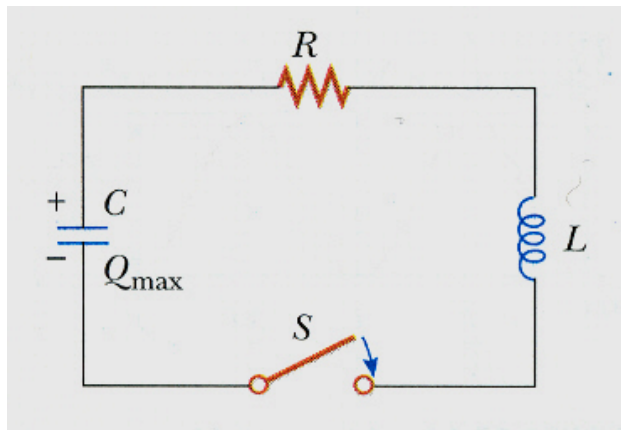

$$-iR - L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0, \quad \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$
$$q = Ae^{-\left(\frac{R}{2L}\right)t} \cos(\omega' t + \varphi); \quad \omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Corriente de desplazamiento

## Carga condensador / ley Ampère

F II

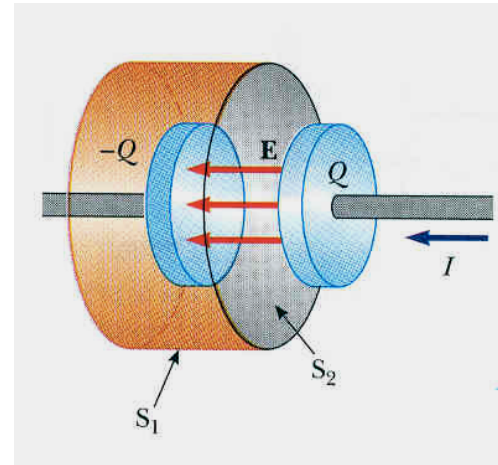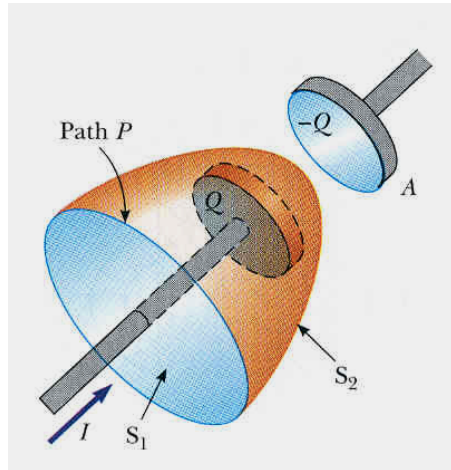

$d\Phi$   
**Cartagena99**

$dE$   $dD$   $dD$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Ecuaciones de Maxwell I

**F II**      **En el vacío**

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \oint_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da \qquad \oint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} da = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da = 0$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I + I_D) = \mu_0 \oint \left( \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} \right) \cdot \mathbf{n} da$$

**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Ecuaciones de Maxwell II

## En medios materiales

F II

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \oint_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} da = q$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da = 0$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \left( \mathbf{j} + \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) \cdot \mathbf{n} da$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Generación de corriente alterna

F II

## Campo uniforme+bobina giratoria

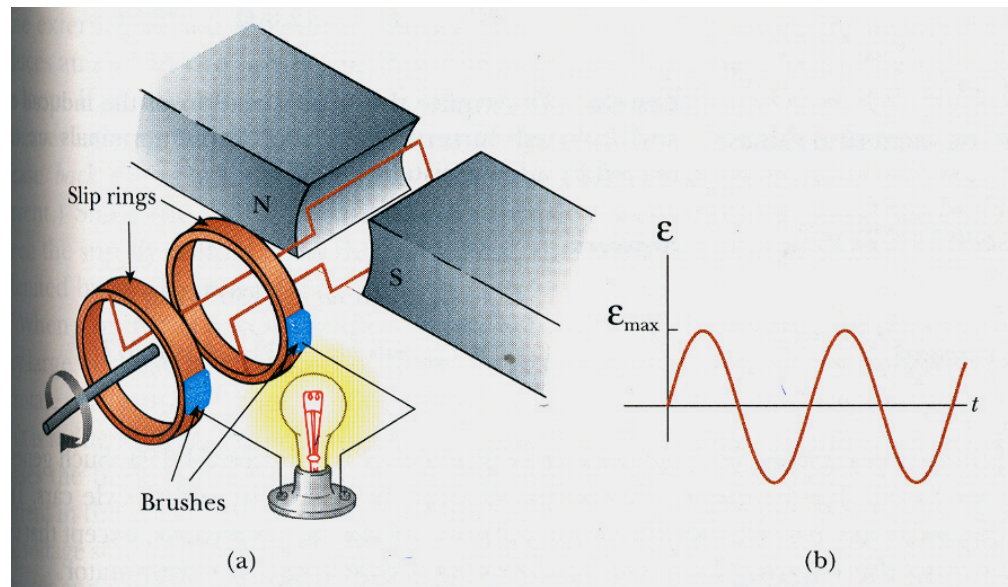

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Corriente alterna I

F II

## Resistencia pura R

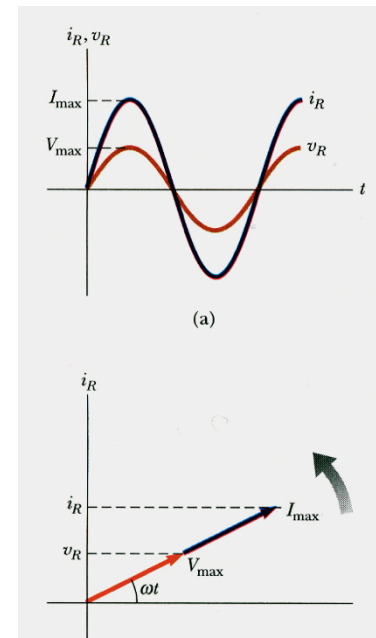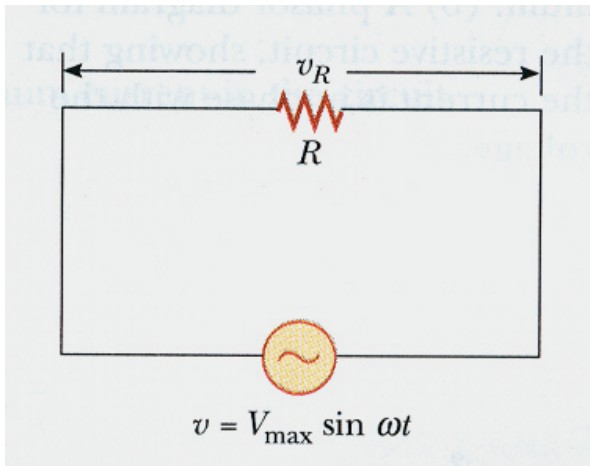

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# Corriente alterna II

## Bobina ideal de autoinducción L

F II

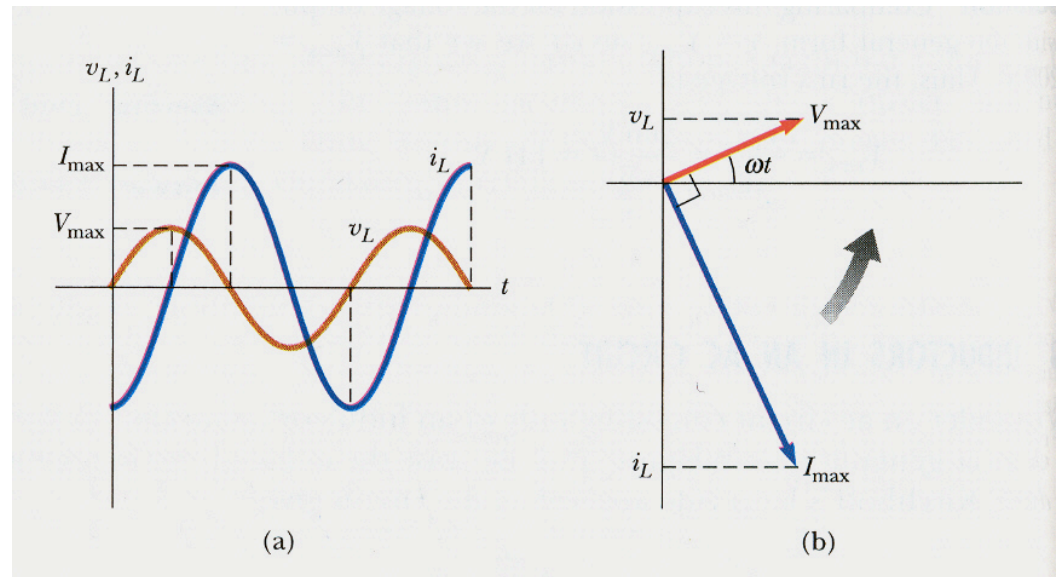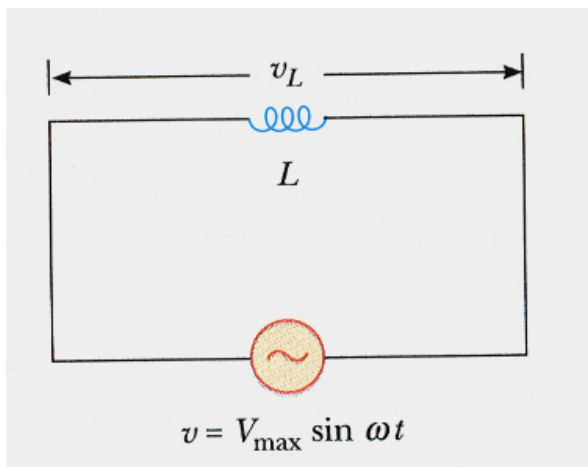

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Corriente alterna III

F II

## Condensador ideal de capacidad C

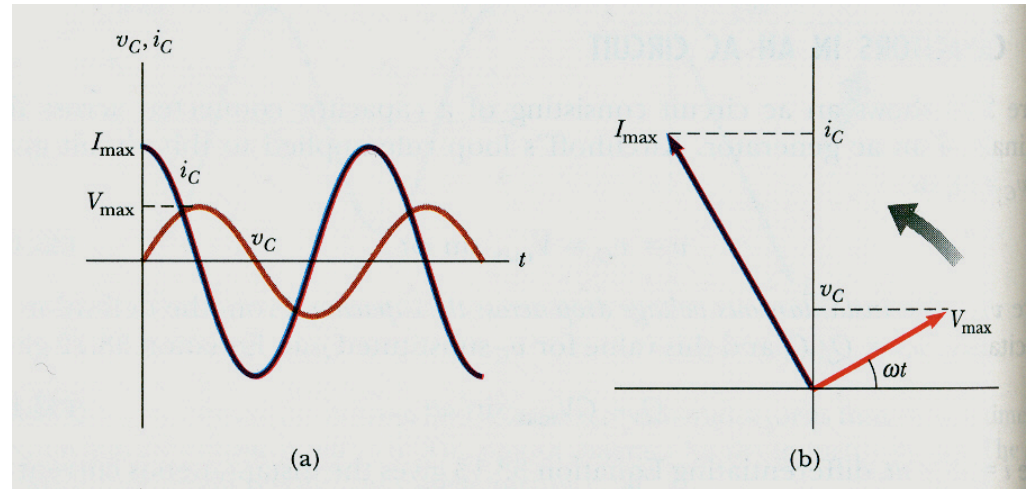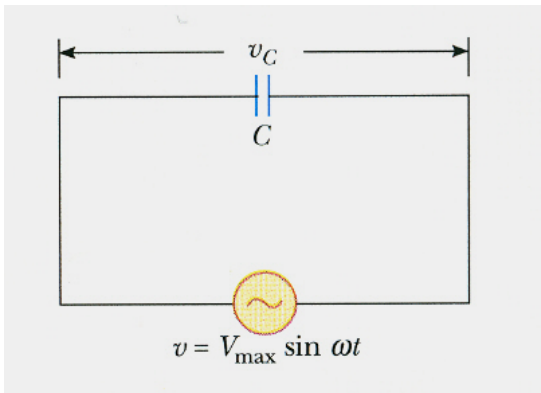

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



# Corriente alterna IV

## Circuito R-L-C

F II

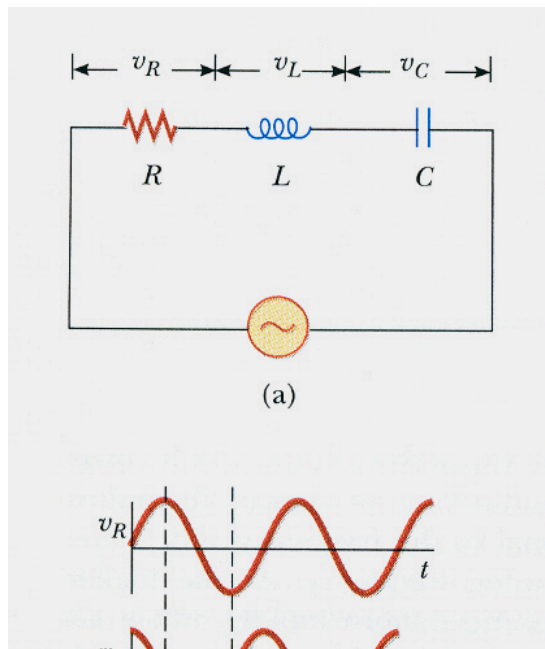

$$v = V_0 \text{sen} \omega t; i = I_0 \text{sen}(\omega t - \phi)$$

$$v_R = I_0 R \text{sen} \omega t = V_R \text{sen} \omega t$$

$$v_L = I_0 X_L \text{sen} \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) = V_L \cos \omega t$$

$$v_C = I_0 X_C \text{sen} \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right) = -V_C \cos \omega t$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Corriente alterna V

## Circuito R-L-C

F II

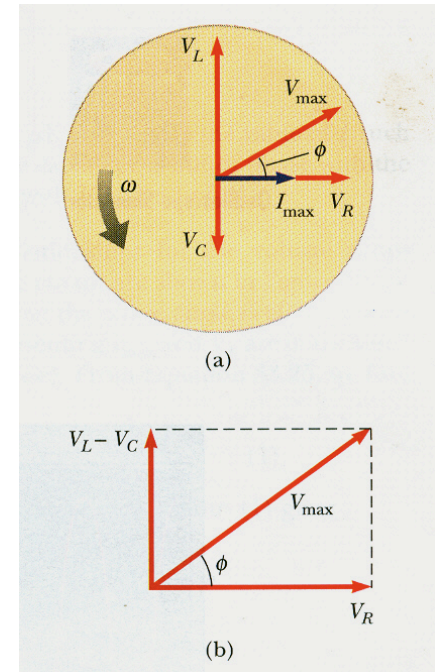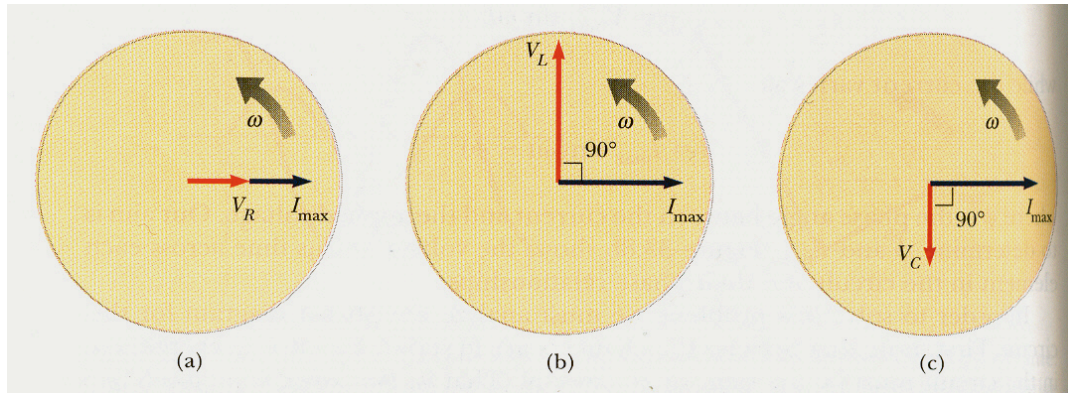

$$v = v_R + v_L + v_C; V_0 = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = I_0 \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I = \frac{V_0}{Z}; \tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Corriente alterna VI

## Circuito R-L-C







### F II

$$v = V_0 \text{sen} \omega t; i = I_0 \text{sen}(\omega t - \phi)$$

$$v_R = I_0 R \text{sen} \omega t = V_R \text{sen} \omega t$$

$$v_L = I_0 X_L \text{sen} \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) = V_L \cos \omega t$$

$$v_C = I_0 X_C \text{sen} \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right) = -V_C \cos \omega t$$

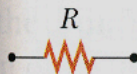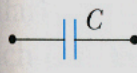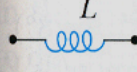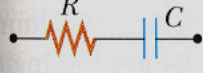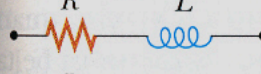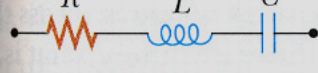Circuit Elements	Impedance, $Z$	Phase angle, $\phi$
	$R$	$0^\circ$
	$X_C$	$-90^\circ$
	$X_L$	$+90^\circ$
	$\sqrt{R^2 + X_C^2}$	Negative, between $-90^\circ$ and $0^\circ$
	$\sqrt{R^2 + X_L^2}$	Positive, between $0^\circ$ and $90^\circ$
	$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Negative if $X_C > X_L$ Positive if $X_C < X_L$

**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70




# Resonancia

F II

Si  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
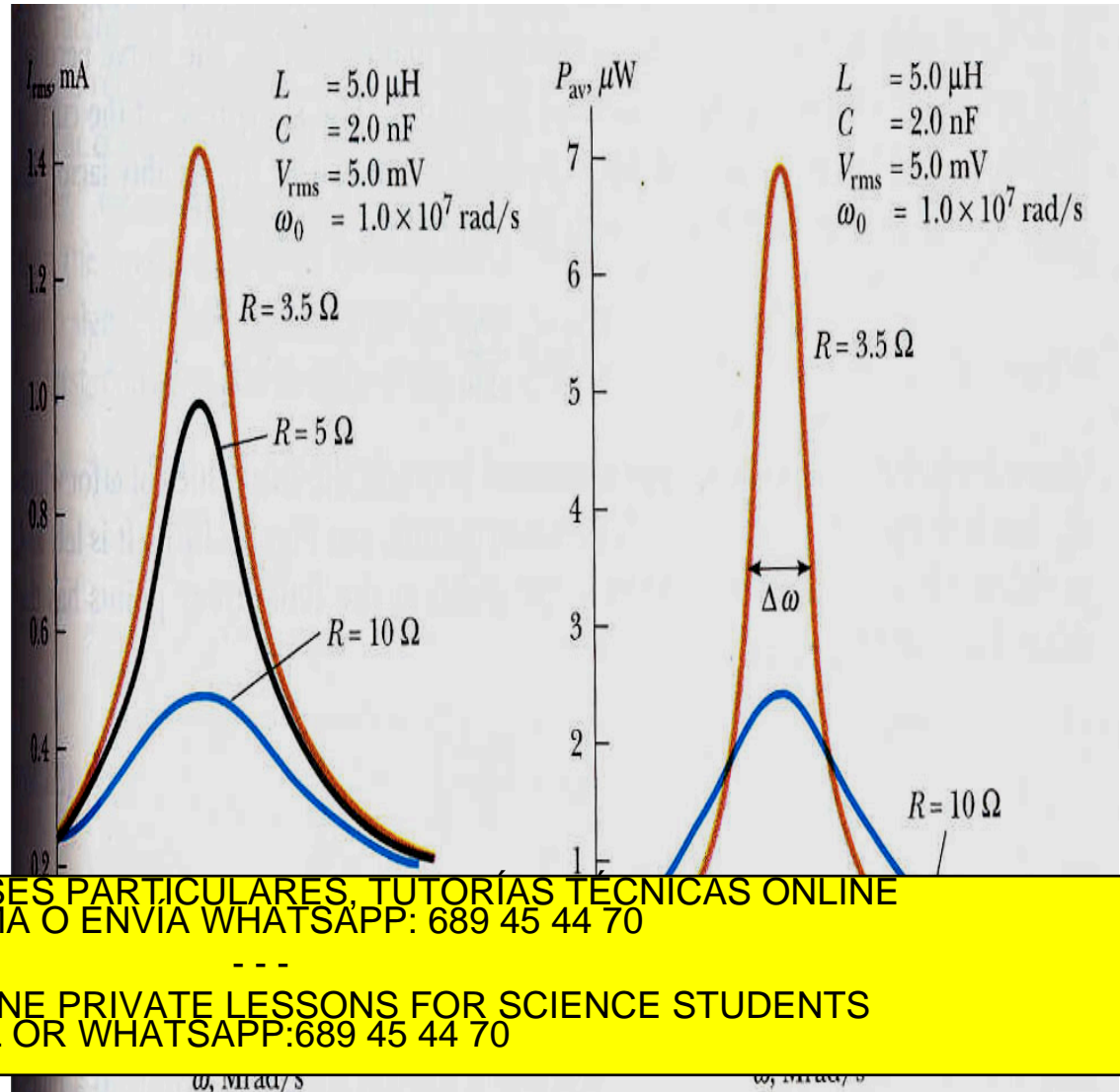
$$\omega = \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Cartagena99



# Potencia circuito resistivo

F II

$$v = V_0 \operatorname{sen} \omega t; i = I_0 \operatorname{sen} \omega t$$

$$P_R(t) = V_0 I_0 \operatorname{sen}^2 \omega t; \langle P_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_R dt = \frac{V_0 I_0}{2}$$

$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad \text{e} \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



# Potencia circuito reactivo

**F II**  $v = V_0 \text{ sen } \omega t; i = I_0 \text{ sen } (\omega t - \varphi)$

$$P_R(t) = V_0 I_0 \text{ sen } \omega t \text{ sen } (\omega t - \varphi)$$

$$\langle P_R \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_R dt = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \varphi =$$

$$\frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cos \varphi = V_{ef} I_{ef} \cos \varphi$$

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# Transformadores

$$\text{F II} \quad V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}; \quad V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}; \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

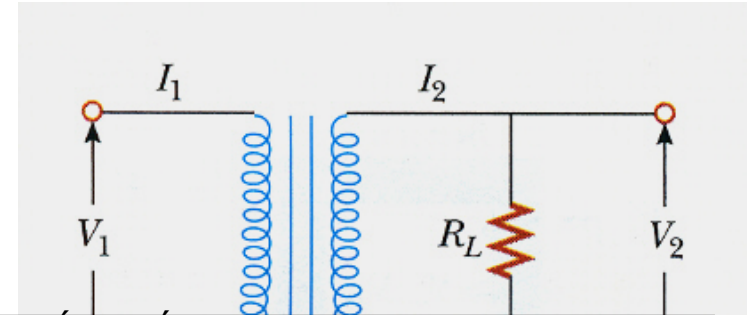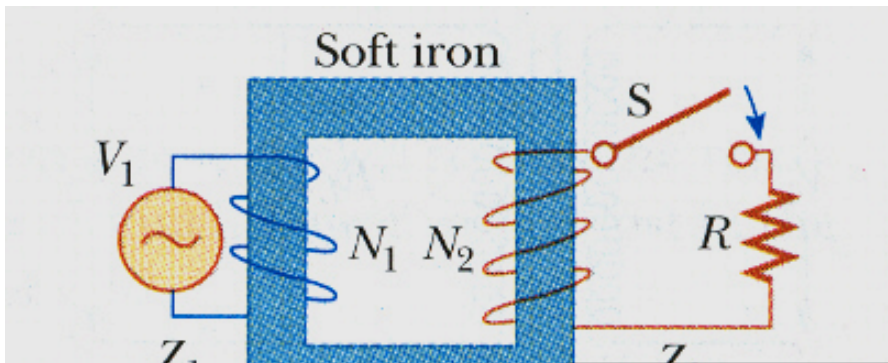

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70