

# TEMA 5: AMPLIFICADOR OPERACIONAL Y CIRCUITOS DE APLICACIÓN

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# ÍNDICE

- El amplificador operacional ideal (repass)
- El amplificador operacional real
  - Etapas
  - Errores de continua ( $V_{io}$ ,  $I_B$ ,  $I_{io}$ )
  - Características a frecuencias medias ( $R_i$ ,  $A_{vd}$ ,  $R_o$ , CMRR)
  - Producto Ganancia x Ancho de Banda (GxBW)
  - Slew Rate (SR)
- Aplicaciones lineales de AO (repass)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

# EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, teal-colored font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## AO: Amplificador de tensión integrado con entrada diferencial


Símbolo

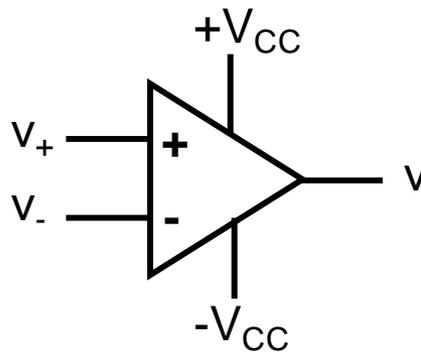

Encapsulado  
(DIP8)

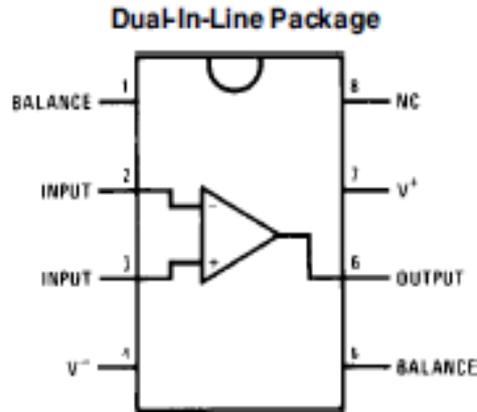

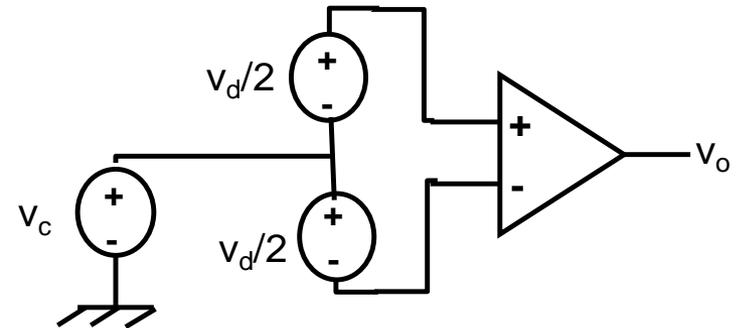Ganancia:  
 Modo común y modo  
 diferencial



$$v_o = A_{vd} \cdot v_d + A_{vc} \cdot v_c$$

$$\Rightarrow v_o = A_{vd} \cdot (v_+ - v_-) + A_{vc} \cdot \left( \frac{v_+ + v_-}{2} \right)$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


### Amplificador operacional ideal

Respuesta a  
frecuencias medias

Respuesta en  
frecuencia


Velocidad de  
respuesta

Amplificador de tensión

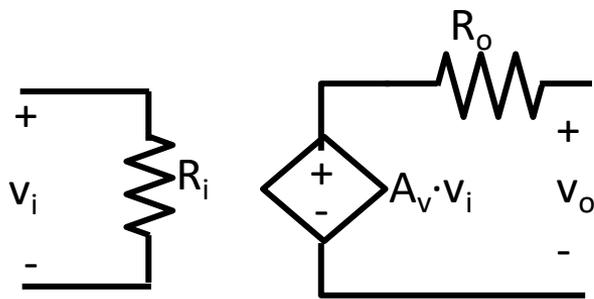


**AO IDEAL**

$R_o = 0$

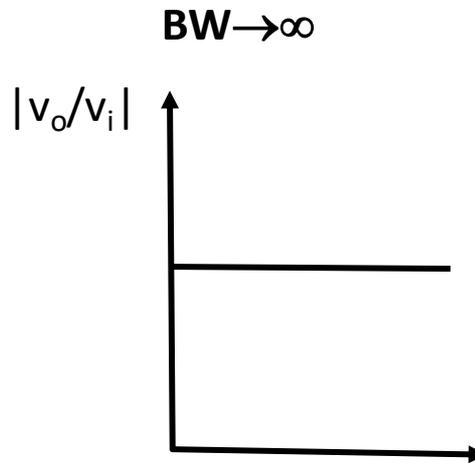

$\angle v_o/v_i$

$$\left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max} \rightarrow \infty$$

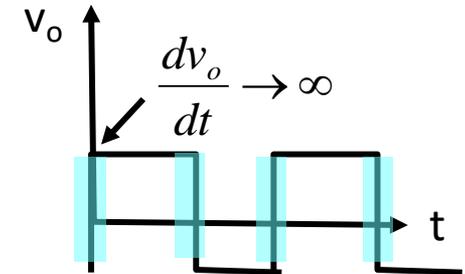


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

## Amplificador operacional ideal

Función de transferencia

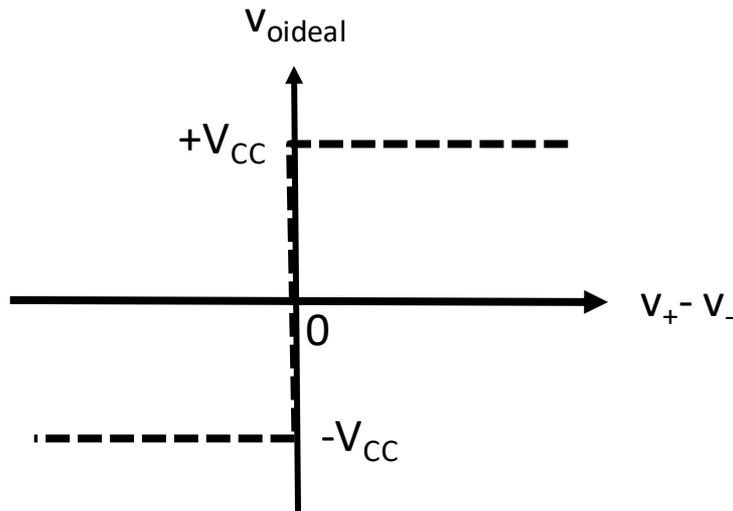

Resumen Características

Parámetro	AO ideal	AO real
Ri	$\infty$ ( $\Rightarrow i_+ = i_- = 0$ )	0.1-5M $\Omega$ (par BJT) >10 <sup>10</sup> (par FET)
Ro	0	20-200 $\Omega$
Avd	$\infty$	10 <sup>5</sup> -10 <sup>6</sup> V/V
CMRR	$\infty$	80-120dB
BW	$\infty$	1-10MHz (BW ganancia unidad)
(dv <sub>o</sub> /dt) <sub>max</sub>	$\infty$	1V/ $\mu$ s-30V/ $\mu$ s
(V <sub>+</sub> -V <sub>-</sub> ) <sub>DC</sub>	0	V <sub>o</sub> $\approx$ 1.5mV (BJT)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Cartagena99

## Amplificador operacional ideal: aplicaciones

Lineales

AO con realimentación  
 negativa

Ejemplo:

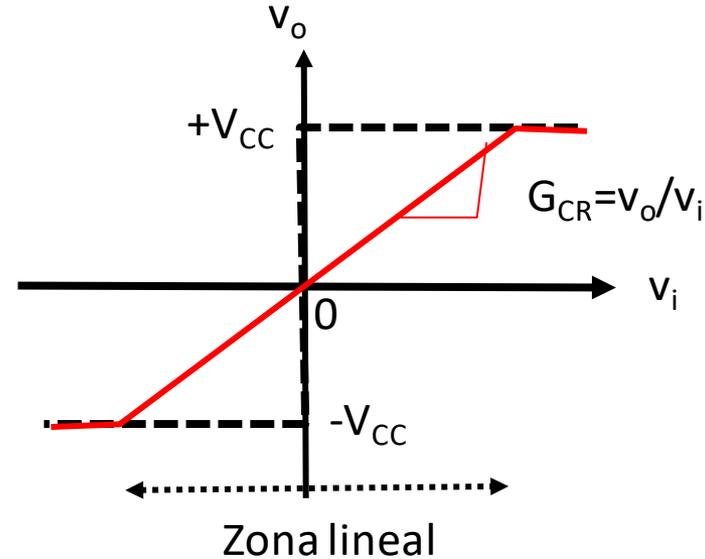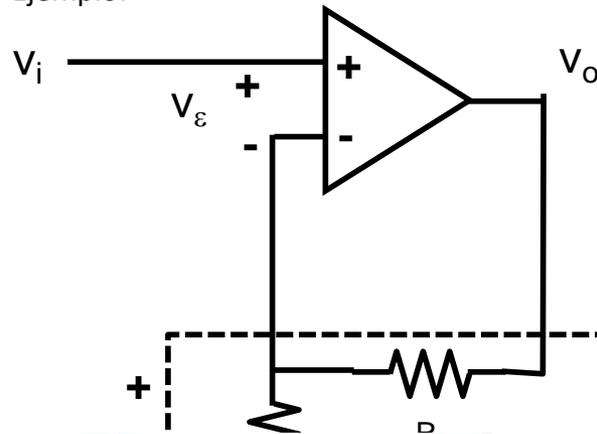

$$G_{CR} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{A}{1 + A \cdot \beta} \quad \left. \begin{array}{l} A \cdot \beta \gg 1 \\ \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} \cong \frac{1}{\beta} = \frac{v_o}{v_r} \Rightarrow v_\varepsilon \cong 0 \Rightarrow v_+ = v_- \end{array} \right\}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


## Amplificador operacional ideal: aplicaciones

No Lineales


Ej: Comparador

- AO sin realimentar
- AO con realimentación positiva


Ejemplo1:

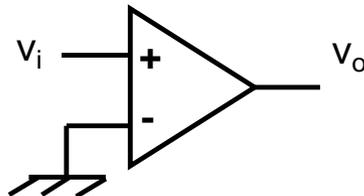

Ejemplo2:

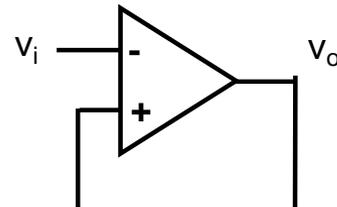
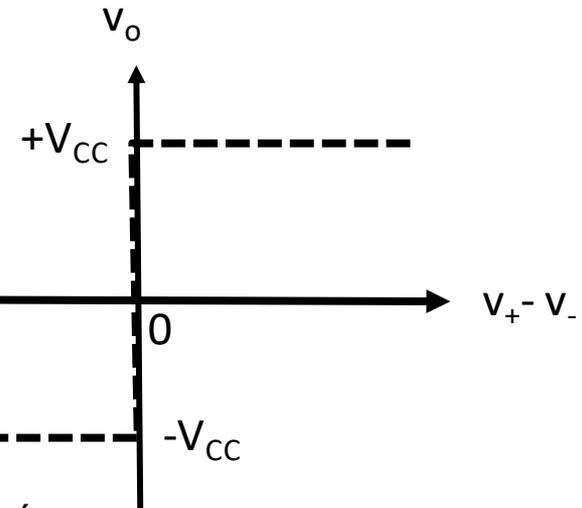
$$v_o \cong \begin{cases} +V_{CC} & v_+ > v_- \\ -V_{CC} & v_+ < v_- \end{cases}$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



# ETAPAS DE UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, teal-colored font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---



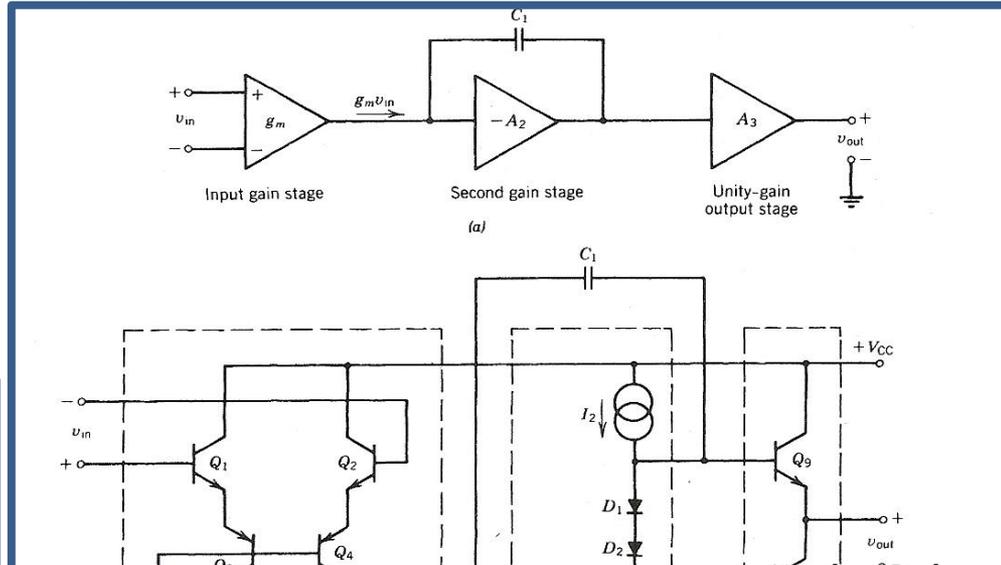
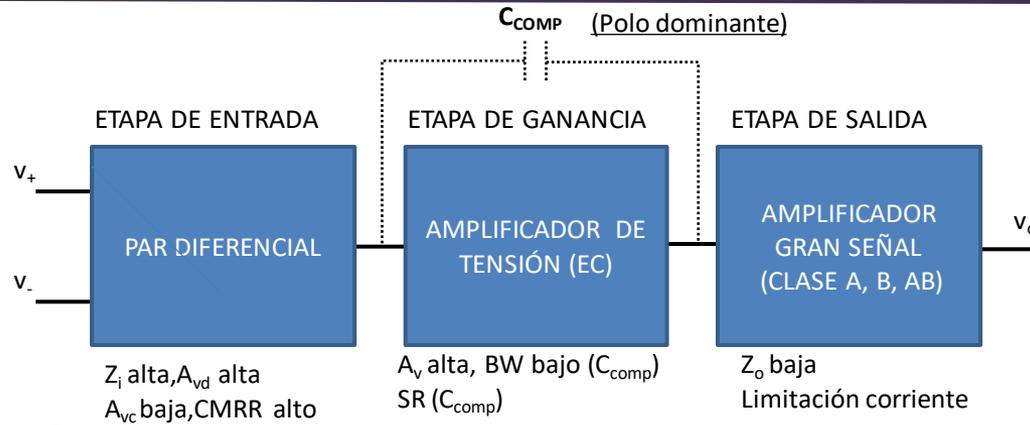
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99
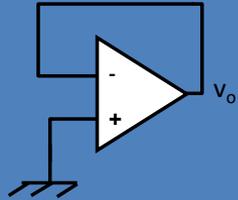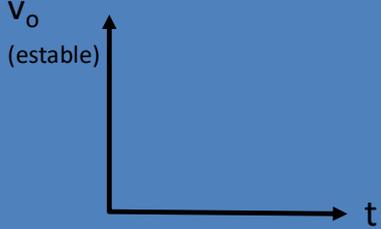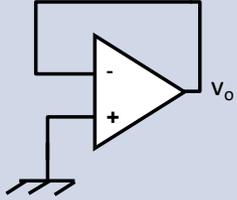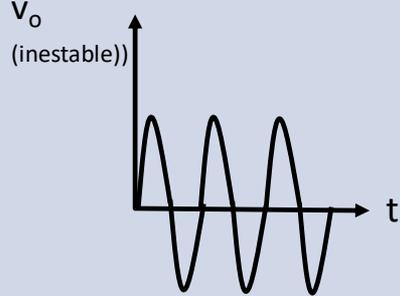
<p><b>CON                  COMPENSACIÓN                  INTERNA                  (Polo                  dominante en                  etapa de                  ganancia)</b></p>	<p><b>-BW bajo                  - Estabilidad                    -741, TL081,                  -LM324</b></p>		
<p><b>SIN                  COMPENSACIÓN                  INTERNA</b></p>	<p><b>-BW ALTO                  - Inestabilidad                    -LM301</b></p>		

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



# AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL: ERRORES DE CONTINUA

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, teal-colored font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ERRORES DE CONTINUA ( $V_{io}$ ,  $I_B$ ,  $I_{io}$ )


Par diferencial etapa de entrada ( $Q_1, Q_2$ ):

- TENSIÓN DE OFFSET DE ENTRADA ( $V_{io}$ ) 
$$\left. \begin{matrix} V_{BEQ_1} \neq V_{BEQ_2} \\ V_{EQ_1} = V_{EQ_2} \end{matrix} \right\} V_{BQ_1} \neq V_{BQ_2} \Rightarrow (V_+ - V_-)_{DC} = V_{io} (mV)$$

- CORRIENTE DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA ( $I_B$ ) Y CORRIENTE DE OFFSET ( $I_{io}$ )

$$\left. \begin{matrix} I_{-DC} \neq 0(I_{BaseQ_1}) \\ I_{+DC} \neq 0(I_{BaseQ_2}) \end{matrix} \right\} I_{BIAS} = I_B (nA, pA)$$

$$+ \quad Q_1 \neq Q_2 \Rightarrow I_{+DC} - I_{-DC} = I_{OFFSET} = I_{io} (nA, pA)$$

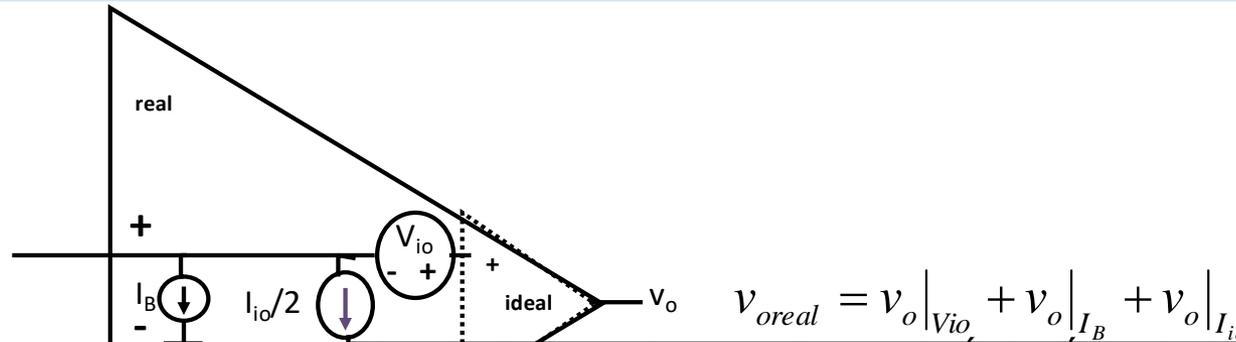

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



TENSIÓN DE OFFSET DE ENTRADA ( $V_{io}$ )

**COMPENSACIÓN EXTERNA : Eliminación del efecto de  $V_{io}$  a la salida del operacional**

Configuración inversora

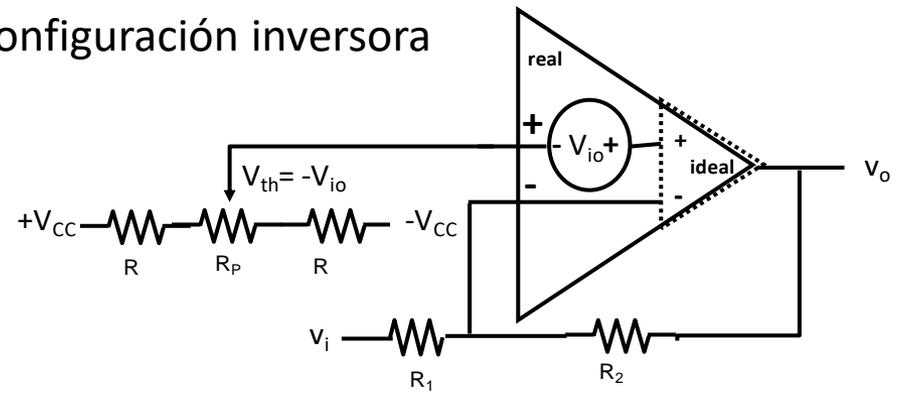

Configuración no inversora

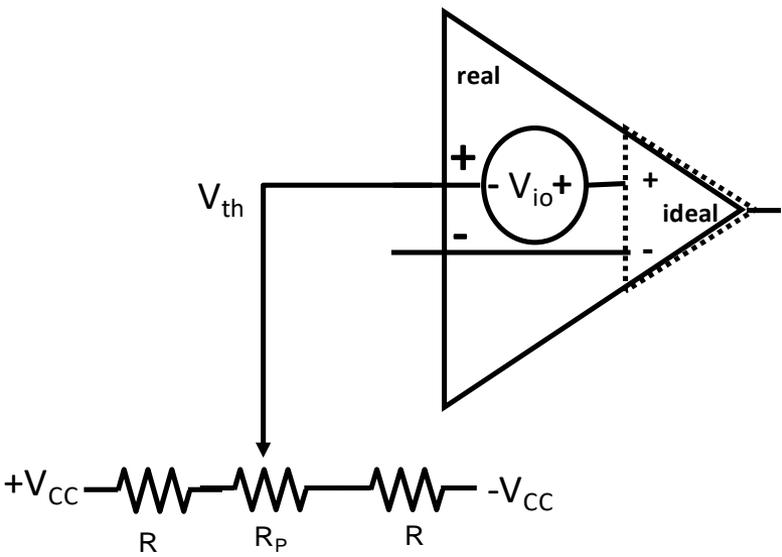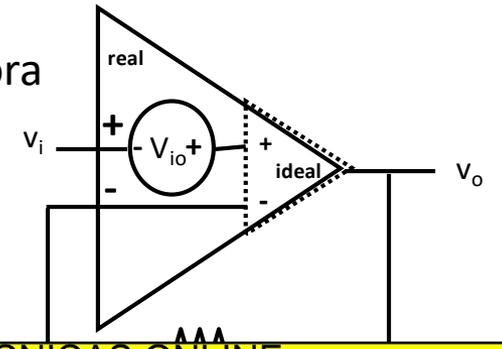


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70  
 ---  
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



CORRIENTES DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA ( $I_B$ ) Y CORRIENTE DE OFFSET DE ENTRADA ( $I_{io}$ )


**COMPENSACIÓN:**  
 Eliminación del efecto de  $I_B$  a la salida del operacional

$R_{eq(+)} = R_{eq(-)}$

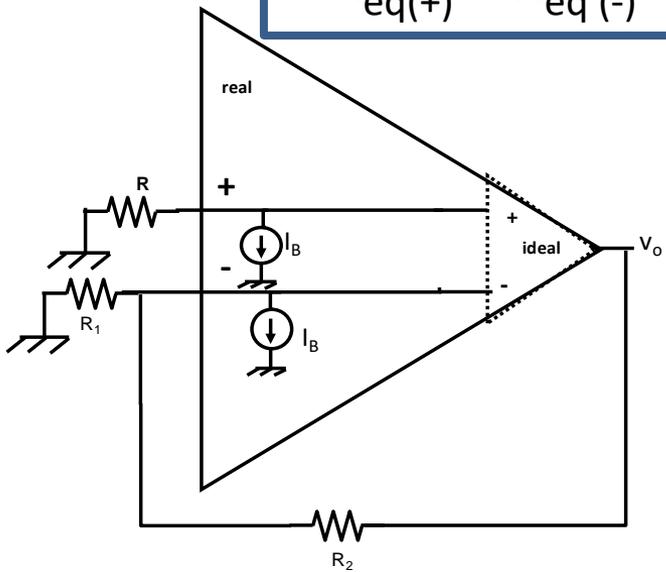

Disminución del efecto de  $I_{io}$  a la salida del operacional

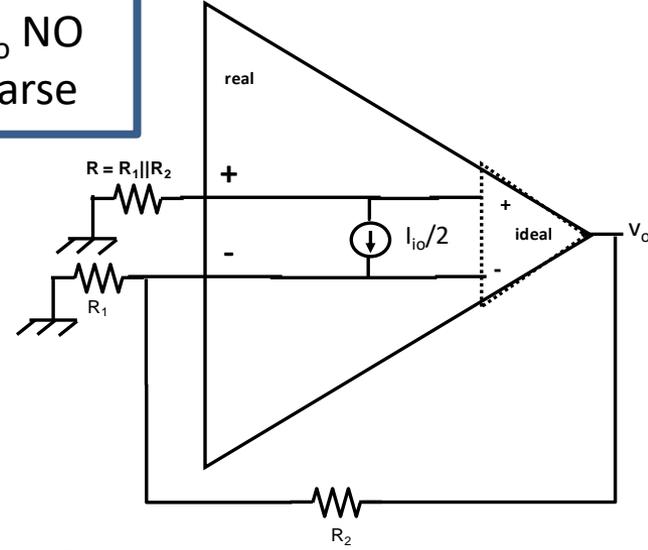El efecto de  $I_{io}$  NO puede eliminarse



$$v_+ = -R \frac{I_{io}}{2}$$

$$v_o - v_- = \frac{I_{io}}{2} \left( \frac{R}{R_2} + \frac{R}{R_1} + 1 \right) = 0$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70  
 ---  
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

ERRORES DE CONTINUA ( $V_{io}$ ,  $I_B$ ,  $I_{io}$ )

LM741

Parameter	Conditions	LM741A			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $R_B \leq 10\text{ k}\Omega$ $R_B \leq 50\Omega$		0.8	3.0		1.0	5.0		2.0	6.0	mV mV
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$ $R_B \leq 50\Omega$ $R_B \leq 10\text{ k}\Omega$			4.0			6.0			7.5	mV mV
Average Input Offset Voltage Drift				15							$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Input Offset Voltage Adjustment Range	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $V_B = \pm 20\text{V}$	$\pm 10$				$\pm 15$			$\pm 15$		mV
Input Offset Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		3.0	30		20	200		20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			70		85	500			300	nA
Average Input Offset Current Drift				0.5							$\text{nA}/^\circ\text{C}$
Input Bias Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		30	80		80	500		80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			0.210			1.5			0.8	$\mu\text{A}$

TL081

Symbol	Parameter	Conditions	TL081C			Units
			Min	Typ	Max	
$V_{OS}$	Input Offset Voltage	$R_S = 10\text{ k}\Omega$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ Over Temperature		5	15 20	mV mV
$\Delta V_{OS}/\Delta T$	Average TC of Input Offset Voltage	$R_S = 10\text{ k}\Omega$		10		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
$I_{OS}$	Input Offset Current	$T_J = 25^\circ\text{C}$ , (Notes 3, 4) $T_J \leq 70^\circ\text{C}$		25	100 4	pA nA
$I_B$	Input Bias Current	$T_J = 25^\circ\text{C}$ , (Notes 3, 4) $T_J \leq 70^\circ\text{C}$		50	200 8	pA nA

LM301

( $I_C = 30\text{ nA}$ )

Symbol	Parameter	LM101A - LM201A			LM301A			Unit
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
$V_{io}$	Input Offset Voltage ( $R_S \leq 10\text{ k}\Omega$ ) $T_{amb} = +25^\circ\text{C}$		0.7	2		2	7.5	mV
	Input Offset Current Drift $25^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		10	100		10	300	$\text{pA}/^\circ\text{C}$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

# AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL: RESISTENCIAS DE ENTRADA Y SALIDA, GANANCIA

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

$R_i$ ,  $R_o$ ,  $A_{vd}$ , CMRR

**LM741**

Parameter	Conditions	LM741A			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Resistance	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $V_S = \pm 20\text{V}$	1.0	6.0		0.3	2.0		0.3	2.0		M $\Omega$
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$ , $V_S = \pm 20\text{V}$	0.5									M $\Omega$
Large Signal Voltage Gain	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$ $V_S = \pm 20\text{V}$ , $V_O = \pm 15\text{V}$ $V_S = \pm 15\text{V}$ , $V_O = \pm 10\text{V}$	50									V/mV V/mV
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$ , $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$ , $V_S = \pm 20\text{V}$ , $V_O = \pm 15\text{V}$ $V_S = \pm 15\text{V}$ , $V_O = \pm 10\text{V}$	32			25			15			V/mV V/mV
	$V_S = \pm 15\text{V}$ , $V_O = \pm 10\text{V}$	10									V/mV
	$V_S = \pm 5\text{V}$ , $V_O = \pm 2\text{V}$										V/mV
Common-Mode Rejection Ratio	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$ $R_S \leq 10\text{ k}\Omega$ , $V_{CM} = \pm 12\text{V}$				70	90		70	90		dB
	$R_S \leq 50\Omega$ , $V_{CM} = \pm 12\text{V}$	80	95								dB
$r_o$	Output resistance				$V_O = 0$ ,	See Note 5		75			$\Omega$

**TL081**

Symbol	Parameter	Conditions	TL081C			Units
			Min	Typ	Max	
$R_{IN}$	Input Resistance	$T_J = 25^\circ\text{C}$		10 <sup>12</sup>		$\Omega$
$A_{VOL}$	Large Signal Voltage Gain	$V_S = \pm 15\text{V}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_O = \pm 10\text{V}$ , $R_L = 2\text{ k}\Omega$	25	100		V/mV
		Over Temperature	15			V/mV
CMRR	Common-Mode Rejection Ratio	$R_S \leq 10\text{ k}\Omega$	70	100		dB

**LM301**

Symbol	Parameter	LM101A - LM201A			LM301A			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
$R_i$	Input Impedance*	1.5	4		1.5	4		M $\Omega$
$R_o$	Output Resistance*		75			75		$\Omega$

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



$R_i$ ,  $R_o$ ,  $A_{vd}$ , CMRR

**Common-Mode Rejection Ratio**

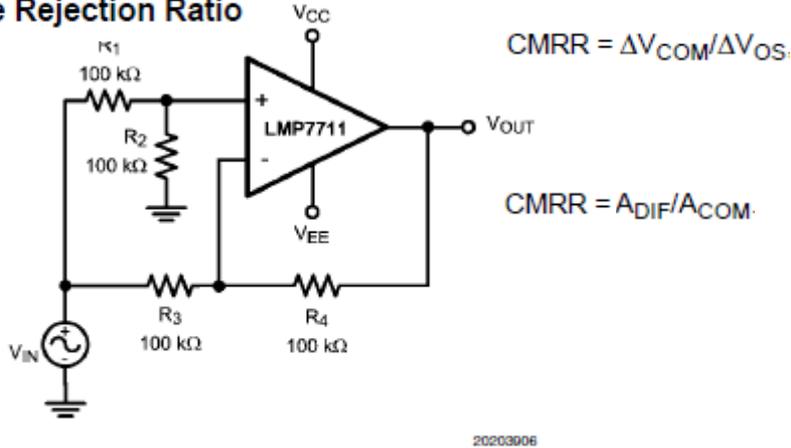


FIGURE 6. CMRR TEST CIRCUIT

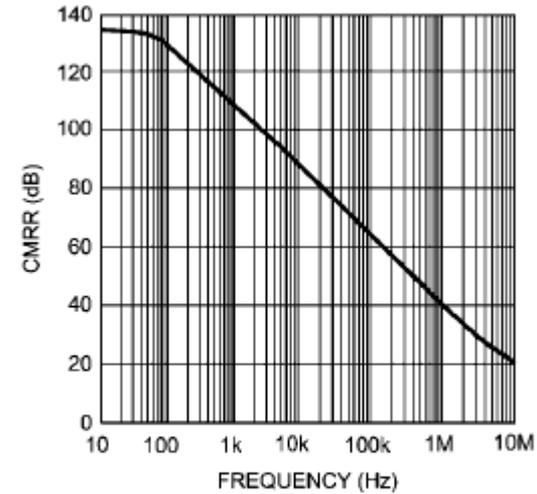


FIGURE 7. SIMULATED CMRR RESPONSE vs. FREQUENCY

**Supply Voltage Rejection Ratio**

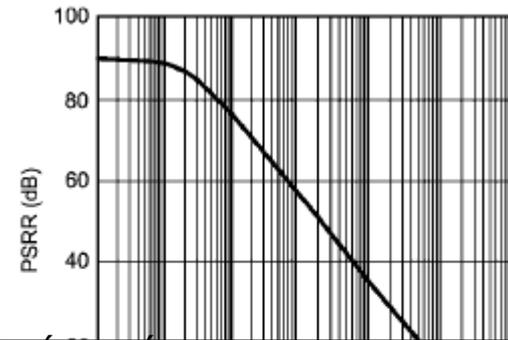
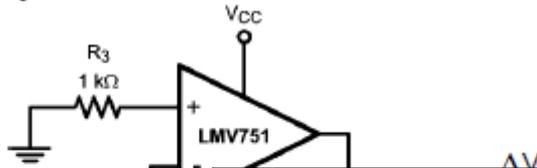


FIGURE 10. SIMULATED PSRR RESPONSE vs. FREQUENCY

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL: PRODUCTO GANANCIA x ANCHO DE BANDA

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, sans-serif font. The text is set against a light blue background that tapers to the right, and a horizontal orange and yellow gradient bar is positioned below the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Producto GxBW

SIN REALIMENTAR

$GxBW = cte = 1\text{MHz} (741)$

Ej: 741

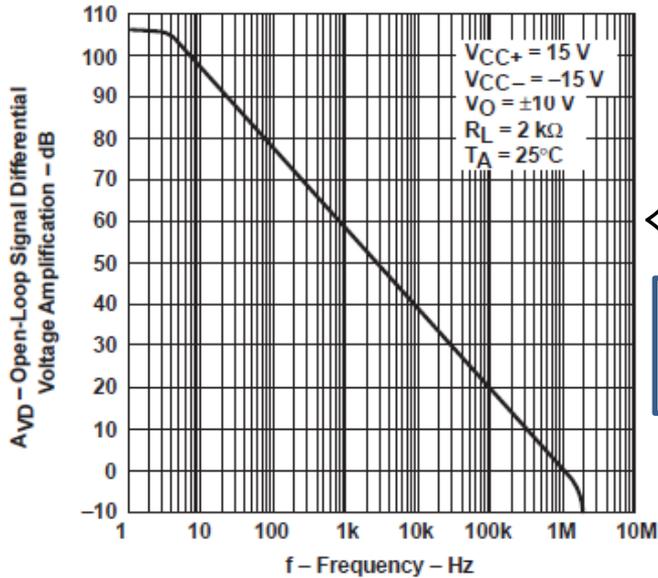OPEN-LOOP LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL  
 VOLTAGE AMPLIFICATION  
 vs  
 FREQUENCY



Sistema de primer orden (1 solo polo)


$$A(j\omega) = \frac{A_{vdm}}{1 + j\omega/\omega_{pd}}$$

$|A_{vd}| \text{ (dB)}$

$|A_{vdm}|$

$|G_{CRm}|$

-20dB/dec

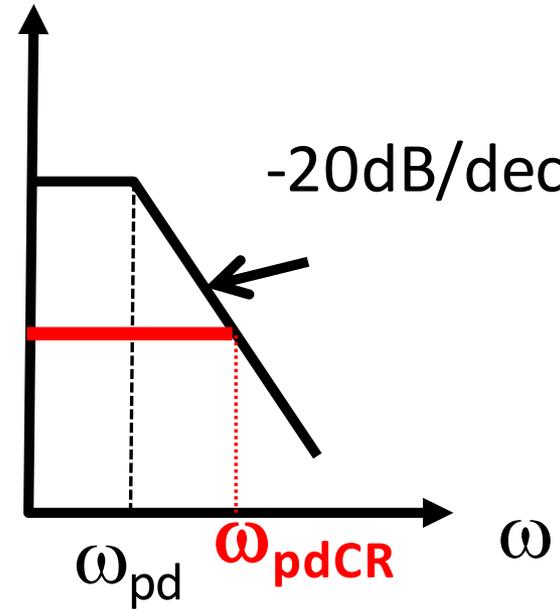

CON REALIMENTACIÓN NEGATIVA



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

# AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL: SLEW RATE

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, teal-colored font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


## Slew Rate (SR)

$$SR \left( \frac{V}{\mu s} \right) = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{m\acute{a}x}$$

- Operación AO "Gran Señal"
- Máxima velocidad de respuesta


**EFFECTO**

•  $v_i$  cuadrada

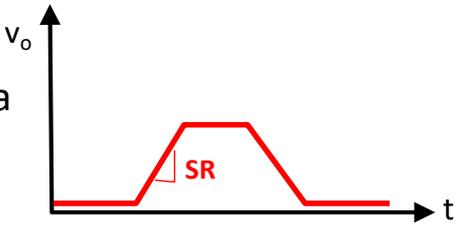


•  $v_i$  no cuadrada (ej. Sinusoidal)


si  $\left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{m\acute{a}x} < SR$

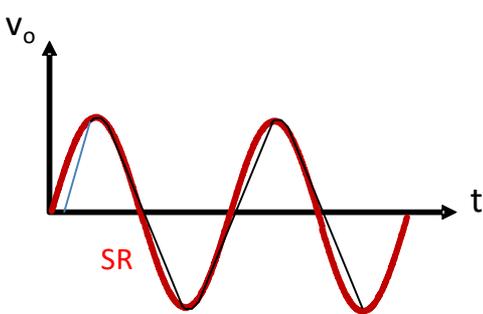

si  $\left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{m\acute{a}x} > SR$

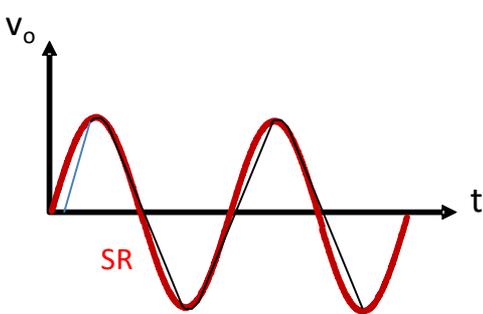

### Simulación en PSpice

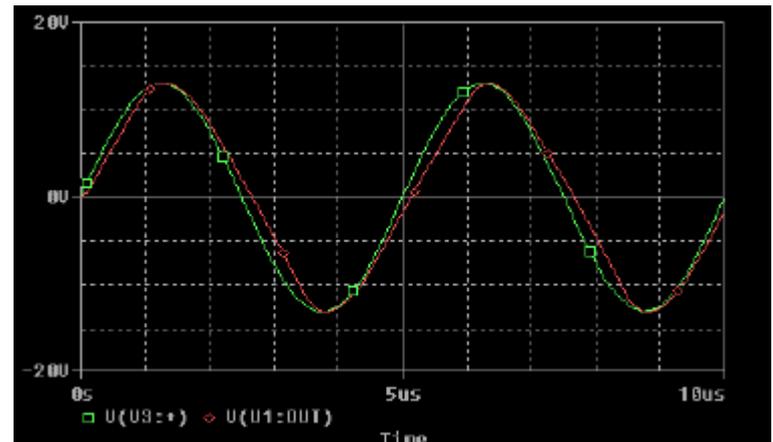

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Slew Rate (SR)


• Operación AO "Gran Señal"

• Máxima velocidad de respuesta


$$SR \left( \frac{V}{\mu s} \right) = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{m\acute{a}x}$$
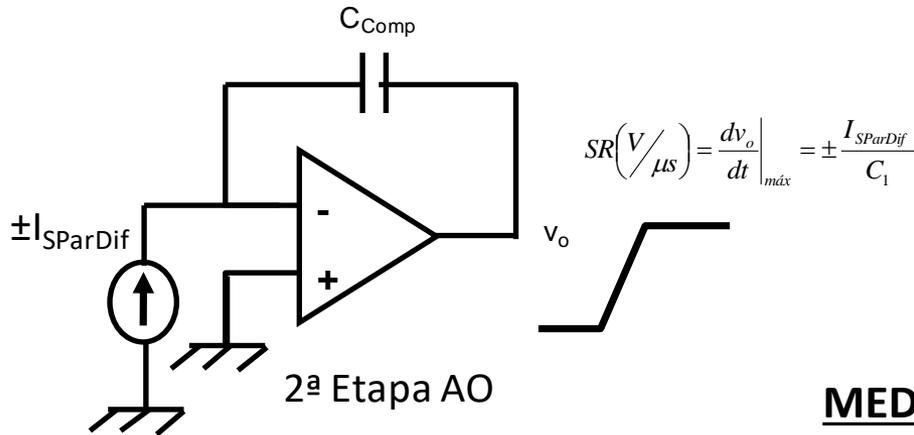
### ORIGEN

Si  $v_{iAO} \gg V_T \Rightarrow Q_1$  o  $Q_2$  ParDif OFF



### MEDIDA

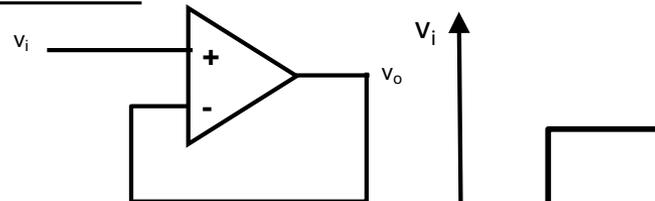

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99





## Slew Rate (SR)

$$SR \left( \frac{V}{\mu s} \right) = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\text{máx}}$$

- Operación AO "Gran Señal"
- Máxima velocidad de respuesta

Slew Rate at Unity Gain

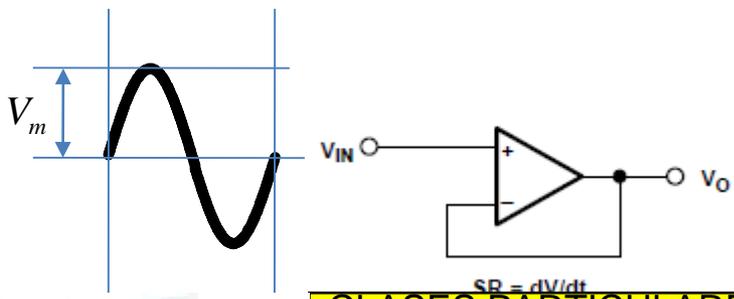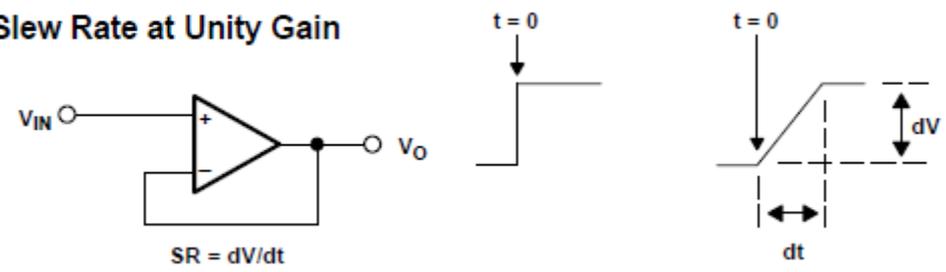

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

$$f_{s(\text{max})} = \frac{1}{2\pi V_p}$$

