3—Controladores lógicos programables. Programación en lenguajes LD e IL

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Edificio Politécnico 28871 Alcalá de Henares (Madrid) Tel.: 91 885 65 94. Fax: 91 885 69 23 secre@aut.uah.es

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

EJERCICIOS

3.1 El programa motorIL controla la conexión/desconexión de un motor Dahlander. Actuando sobre el pulsador \$1 conectado a la entrada 0.00 del PLC, el usuario puede: (a) conectar el motor para que gire a velocidad baja (contactor conectado a la salida 0.00 del PLC), (b) conectar el motor para que gire a velocidad alta (contactores conectados a las salidas 0.01 y 0.02 del PLC) o (c) desconectar el motor.

```
x[8]
                                                   41 LD
 1 PROGRAM motorIL
                                                   42 ANDN S1
  VAR
                                                   43 ST
                                                            C[10]
              %IXO.O
                         : BOOL;
      S1
           ΑT
3
                                                      (*
                                                   44
              %X0.00 : BOOL;
      KM1 AT
                                                         Actualización de los estados.
      KM2 AT %QX0.01 : BOOL;
5
                                                       *)
                                                   46
      KM3 AT %QX0.02 : BOOL;
                                                   47 LD
                                                           C[10]
      T3s : TON;
                                                            x[1]
                                                   48 OR
           : ARRAY[1..8] OF BOOL := 1;
                                                   49 ANDN C[1]
           : ARRAY[1..10] OF BOOL;
                                                     ST
                                                            x[1]
                                                   50
  END_VAR
                                                   51 LD
                                                            C[1]
  (*
                                                            x[2]
                                                     OR
                                                   52
     Actualización de las entradas.
                                                     ANDN C[2]
   *)
13
                                                     ANDN C[3]
                                                   54
14 LD
        x[1]
                                                     ST
                                                            x[2]
        S1
  AND
                                                   56 LD
                                                            C[2]
16 ST
        C[1]
                                                   57 OR
                                                            x[3]
17 LD
        x[2]
                                                   58 ANDN C[4]
18 AND
        T3s.Q
                                                            x[3]
                                                     ST
  ST
        C[2]
10
                                                            C[3]
                                                   60 LD
20 LD
        x[2]
                                                   61 OR
                                                            x[4]
21 ANDN S1
                                                   62 ANDN C[5]
  ST
        C[3]
                                                   63 ANDN C[6]
23 LD
        x[3]
                                                   64 ST
                                                            x[4]
  ANDN S1
24
                                                   65 LD
                                                            C[4]
        C[4]
  ST
25
                                                   66 OR
                                                            C[5]
26 LD
        x[4]
                                                     OR
                                                            x [5]
27 AND
        T3s.Q
                                                     ANDN C[8]
  ST
        C[5]
28
                                                            x[5]
                                                     ST
                                                   60
        x[4]
  LD
29
                                                            C[6]
                                                   70 LD
  AND
        S1
                                                            x[6]
                                                     OR
31 ST
        C[6]
                                                     ANDN c[7]
        x[6]
  LD
                                                     ST
                                                            x[6]
                                                   73
  ANDN S1
                                                   74 LD
                                                            C[7]
 ST
        C[7]
                                                     OR
                                                            x[7]
35 LD
        x [5]
                                                     ANDN C[9]
                                                   76
36 AND
        S1
                                                     ST
                                                            x[7]
                                                   77
37 ST
        C[8]
                                                            C[8]
                                                   78 LD
        x [7]
38 LD
                                                            C[9]
                                                     OR
                                                   79
39 AND
        S1
                                                   80 OR
                                                            x[8]
40 ST
        C[9]
```


```
81 ANDN C[10]
                                                          x[7]
                                                  90 OR
        x[8]x
82 ST
                                                   ST
                                                          KM2
  (*
                                                    ST
                                                          KM3
     Actualización de las salidas.
                                                          x[2]
                                                    OR
                                                          x[4]
        x[3]
                                                          T3s.IN
86 LD
                                                    ST
        x [5]
                                                          T3s(PT:=t#3s)
87 OR
                                                   CAL
88 ST
        KM1
                                                    END_PROGRAM
        x [6]
89 LD
```

Este programa es una de las posibles implementaciones en PLC de la máquina secuencial binaria M que modela el comportamiento del sistema de eventos discretos S.

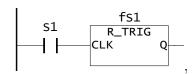- (a) Dibuje el grafo asociado a M y escriba su matriz de incidencia.
- (b) <u>Escriba</u> las especificaciones funcionales del comportamiento del sistema S. Lo que se está pidiendo es la descripción del comportamiento manifiesto del sistema, es decir, una lista numerada de especificaciones donde se detalle cómo se conecta/desconecta el motor Dahlander en función de cómo actúe el usuario sobre el pulsador S1
- **3.2** El programa motorIL del ejercicio anterior podría ser bastante más corto si empleara señales activas por flanco. En este ejercicio se pide que:
 - (a) <u>Dibuje</u> el grafo de una nueva máquina secuencial binaria M' que tenga en cuenta señales de entrada activas por flanco y que modele el comportamiento del sistema S. La máquina M' no modela funcionalidad adicional del sistema S, simplemente es un modelo con menos estados que la máquina M y que permite escribir un programa más sencillo.
 - (b) Escriba los elementos de la definición formal (X, U, Y, f, h, x_0) de M'.
 - (c) <u>Escriba</u> en lenguaje LD un programa de nombre motorLD que implemente la nueva máquina M'. En este programa se empleará el bloque de función R_TRIG para detectar el flanco de subida de la señal de entrada generada por el pulsador S1. La interfaz de este componente se muestra en la figura siguiente:




Con la variable fS1 : R_TRIG; podemos detectar el flanco de subida de la entrada S1 empleando la llamada CAL fS1(CLK:=S1) (lenguaje IL) o el segmento (lenguaje LD)



ya que en fS1.Q tendremos el valor TRUE durante el ciclo de scan en el que se produce el flanco de subida de S1. No se debe olvidar que fS1.Q estará activa (TRUE) durante un solo ciclo de scan.

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

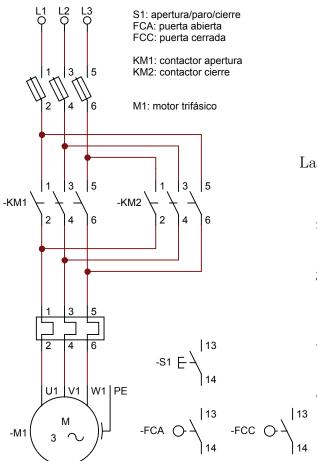- (d) <u>Introduzca</u> las modificaciones necesarias en el programa <u>motorLD</u> para que, al conectar el motor para que gire a velocidad alta, el contactor KM3 se conecte con un retardo de 300 ms respecto al contactor KM2.
- **3.3** Queremos implementar un automatismo programado para controlar la puerta del almacén de una planta industrial que está accionada por el motor M1 que se muestra en la figura:



componente	entrada	salida
S ₁	0.00	
FCA	0.01	
FCC	0.02	
KM1		0.00
KM ₂		0.01

La descripción funcional del automatismo es la siguiente:

- 1. La puerta está inicialmente cerrada.
- 2. Los finales de carrera FCA y FCC indican que la puerta está abierta o cerrada respectivamente.
- 3. Si se presiona el pulsador S1 estando la puerta cerrada/abierta, la puerta inicia la maniobra de apertura/cierre.
- 4. La maniobra de apertura/cierre finaliza cuando la puerta esté abierta/cerrada.
- 5. Si se presiona el pulsador S1 antes de que finalice alguna de las maniobras anteriores, la maniobra quedará interrumpida durante un máximo de 10s. Transcurridos estos 10s se reanudará la maniobra.
- 6. Si se presiona el pulsador \$1 cuando alguna de las maniobras anteriores está interrumpida, la puerta debe deshacer la maniobra previa; es decir, si la puerta estaba abriéndose/cerrándose, al deshacer la maniobra pasará a estar cerrándose/abriéndose.
- 7. La puerta estará abierta un máximo de 30 segundos y después iniciará la maniobra de cierre.

Se pide lo siguiente:

- (a) Dibuje el grafo de una máquina de Moore que modele el comportamiento del automatismo.
- (b) A partir del grafo anterior <u>obtenga</u> el vector de entrada e, la matriz de incidencia C y el vector de salida s del automatismo.
- (c) <u>Escriba</u> en lenguaje IL una función de nombre F para calcular el vector de estado del sistema con la expresión

$$x^{+} = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} x_{j} C_{ji} + x_{i} \prod_{j=1}^{n} \overline{C_{ij}} \right) q_{i}.$$

La declaración de la función se muestra a continuación:

 $n = \dim \mathbb{X}$ es el número de estados del automatismo.

- (d) <u>Escriba</u>, en lenguaje IL, un programa de nombre puerta que implemente la funcionalidad del automatismo a partir de la matriz de incidencia C, la función F y el vector de salida s.
- **3.4** PRÁCTICA Modifique el automatismo de control de la puerta descrita en el ejercicio 3.3 (teoría) para que responda a la siguiente funcionalidad adicional:
 - 1. El automatismo detectará inicialmente si la puerta está totalmente abierta, totalmente cerrada o ninguno de los anteriores. En este último caso (FCA=0 y FCC=0), el automatismo considerará que estaba abriéndose, por tratarse de la situación menos peligrosa.
 - 2. Si, estando la puerta cerrada, se presiona el pulsador S1 dos veces en menos de 3s, se señaliza con la lámpara H3 de color verde, la puerta se abre y permanece abierta hasta que se vuelva a presionar S1. El punto nro. 7 del ejercicio 3.3 queda sin efecto para este caso y el punto 3 queda redefinido ya que la maniobra de apertura puede tardar 3s en empezar tras presionar S1. Sin embargo, el punto 6 sigue vigente.
 - 3. El relé térmico F1 indica sobrecarga del motor. Al activarse se señaliza con la lámpara H1 de color rojo y el automatismo pasa a su estado inicial.
 - 4. Si FCA·FCC= 1 se considerará que se ha producido un fallo en alguno de los finales de carrera, se señalizará con la lámpara H2 y el automatismo pasará a su estado inicial.
 - 5. El pulsador RESET se señaliza con la lámpara H2 de color ámbar y al presionarlo el automatismo pasa a su estado inicial.
 - 6. Las direcciones asociadas a estos componentes se detallan en la tabla siguiente:

componente	entrada	salida
RESET	0.06	
F1	0.07	
H1		1.06
H2		0.07
Н3		2.07

- (a) <u>Dibuje</u> el grafo de la nueva máquina de Moore que modela el comportamiento del automatismo (las señales asíncronas **reset** y **F1** no se incluirán en el grafo para no sobrecargarlo).
- (b) A partir del grafo anterior <u>obtenga</u> el vector de entrada e, la matriz de incidencia C y el vector de salida s del automatismo.

Técnicas de la Automatización (Cód. 201987) 3—Controladores lógicos programables. Programación en lenguajes LD e IL

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Edificio Politécnico 28871 Alcalá de Henares (Madrid) Tel.: 91 885 65 94. Fax: 91 885 69 23 secre@aut.uah.es

```
1 VAR_GLOBAL CONSTANT
                                   minX : INT := ...; (* x \in \mathcal{M}_{\min X \cdots MAXX}(2) *)
                       estado
                                   MAXX : INT := ...;
                               4 (* MAXX-minX+1=dim X es el número de estados del»
 matriz-
                                      automatismo.*)
                              5 END_VAR
                                   vector : ARRAY[minX..MAXX] OF BOOL := 1;
                              8 END_TYPE
1 TYPE matriz : ARRAY[minX..MAXX,minX..MAXX] OF BOOL; END_TYPE
2 TYPE estado : STRUCT
        primero : INT := minX;
        ultimo
                 : INT := MAXX;
        datos
                 : vector;
    END_STRUCT
7 END_TYPE
```

- (c) Escriba, en lenguaje IL, un programa de nombre puerta que implemente la funcionalidad del automatismo a partir de la matriz de incidencia C, la nueva función F y el vector de salida s.
- (d) Dibuje una pantalla HMI como la de la figura que nos ayude a probar el programa.

