1	2	3	4	5	

## Fundamentos de Electricidad y Electrónica

Curso 2013-2014


Examen Parcial del 30 abril de 2014

Grupo:

Apellidos y nombre, DNI/NIE:.....

El examen consta de 5 preguntas. Lee detenidamente los enunciados. Si tienes cualquier duda consulta al profesor. Todas las respuestas deben razonarse y en los problemas debe incluirse el desarrollo necesario para obtener el resultado. La hoja de enunciados y todas las hojas utilizadas deben entregarse. La duración del examen es de 1h 50mn.

- **1.** (2 puntos) Cinco cargas iguales Q de 5 nC están igualmente espaciadas en un semicírculo de radio R = 20 cm (ver figura 1). Calcule la fuerza eléctrica que experimenta una carga q de 3 nC situada en el centro del semicírculo. No olvides dar el módulo, dirección y sentido de dicha fuerza.
- **2.** Sea el potencial eléctrico que se muestra en la figura 2. Indique, justificando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (se entiende, en todos los casos, que la carga que se menciona está originalmente en reposo):
- a) (0,5 puntos) Una carga positiva en la zona 1 no se moverá.
- b) (0,5 puntos) Una carga positiva en la zona 2 experimentará una fuerza eléctrica hacia la izquierda.
- c) (0,5 puntos) Una carga negativa en la zona 3 experimentará una fuerza eléctrica hacia la derecha.

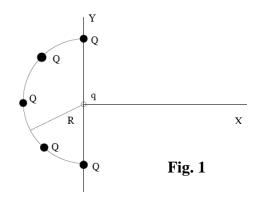

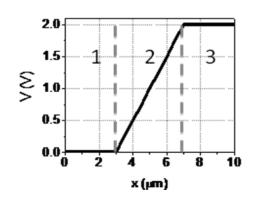


Fig. 2





CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

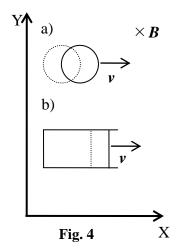- **4.** (2 *puntos*) En una región del espacio existe un campo magnético *B* uniforme, perpendicular al plano del papel y dirigido en sentido entrante (ver fig. 4). Haciendo uso de la ley de la inducción magnética (ley de Faraday-Lenz), explica si se producirá corriente inducida en la espira y qué sentido tendrá esta corriente en cada uno de estos casos:
- a) Una espira circular se desplaza con velocidad v constante a lo largo del eje X.
- b) Uno de los lados de una espira rectangular se desplaza con velocidad v constante a lo largo del eje X.
- **5.** (3,5 puntos) Dado el circuito de la figura, calcula:
- a) (1 punto) La corriente que circula por cada rama.
- **b**) (1 punto) La diferencia de potencial  $V_{AB}$ .
- c) (1,5 puntos) Calcula y **dibuja** el circuito equivalente Thévenin de la red conectada a la resistencia  $R_4$ . Datos:  $V_1 = 2 \text{ V}$ ,  $V_2 = 4 \text{ V}$ ,  $I_1 = 3 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 300 \Omega$ ,  $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$ .



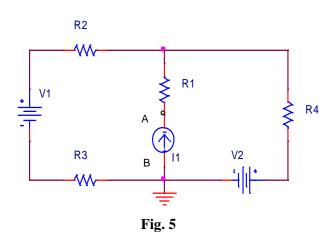



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70